

ELV journal



Mini-Schaltungen

Modellbahn-Aufenthaltsstimer
Automatische, zeitgesteuerte Aufenthaltssteuerung

PC-Technik

Besser fahren
mit Update.

Software auf Achse

So funktioniert's

SMDs richtig verarbeiten
Steckverbinder auf einen Blick

Digitale Videorecorder

FUNK-HAUS UND HEIZUNGSSTEUERUNG

Mehr Wissen in Elektronik

Haustechnik

- Waschmaschinen-Fertigmelder
- 868-MHz-Schaltmodul

Messtechnik

- 2-GHz-HF-Verstärker
- Takt-/Impulszähler
- Audio-Pegel-Optimierer

Mini-Schaltungen

- SMD-Temperaturschalter
- FET-Tester

Weitere Highlights

- Prozessor-Netzteil
- Videosignal-Wandler
- Simulationssoftware

FHZ 1000


Motivationsfaktoren über den effizienten Energieeinsatz nachzudenken gibt es viele – Hohe Öl- und Gaspreise, verantwortungsvoller Umgang mit nicht erneuerbaren Ressourcen, Umweltbelastung etc. Aber auch der moderne Lifestyle erfordert ein Umdenken. Selten wird z. B. die Heizung in Single- und 2-Personenhaushalten aufgrund der Berufstätigkeit noch durchgehend den ganzen Tag benötigt. Flexible Arbeitszeiten, unregelmäßige Abwesenheit – welche herkömmliche Heizungssteuerung kann das bewältigen? Die neue FHZ 1000 von ELV kann es – und noch mehr!

INFORMATIONEN AUF'S HANDY SENDEN

In Verbindung mit dem Funk-Telefonwahlgerät kann die FHZ 1000 Sie beispielsweise über Temperaturveränderungen, z. B. nach einem Heizungsausfall, informieren. Sie können dann handeln, obwohl sie nicht im Haus sind.



ELV

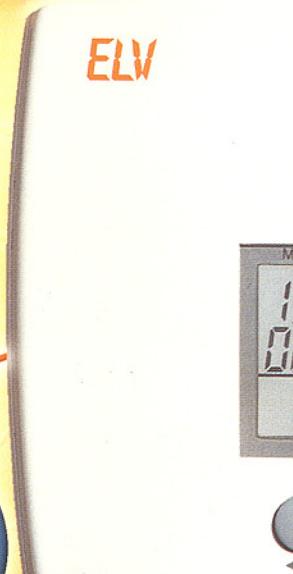

EINE ZENTRALE REGELT ALLES



In Verbindung mit dem FS20-Funkschaltsystem haben Sie viele Möglichkeiten, die Abläufe in Ihrem Heim zu automatisieren.

Hier einige wenige Beispiele:

- Lampen per Zeitschaltung dimmen und schalten (Anwesenheitssimulation)
- den Springbrunnen im Garten morgens an- und abends abschalten
- Rolläden oder Markisen steuern



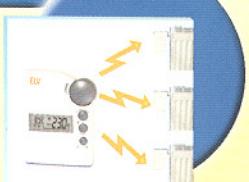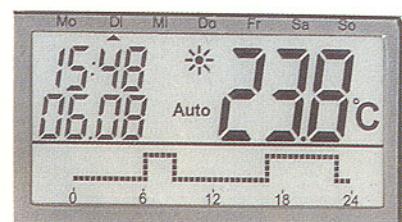Weitere Beschreibung und alle Komponenten des FS20-Funkschaltsystems auf Seite 12-13 im Hauptkatalog 2003



ALLE FUNK-HEIZKÖRPERHERMOSTATE ZENTRALVERWALTEN

Ohne Netz und Kabel können Sie über die FHZ 1000 alle in Ihrem Haus befindlichen Funk-Heizkörperthermostate zentral regeln und programmieren und können so planen, wann welcher Raum die gewünschte Temperatur haben soll. So haben Sie jederzeit angenehme Wärme und können zusätzlich noch Kosten sparen.

FEATURES FHZ 1000

- Modernes Energiemanagement = Effiziente (Energie-) Nutzung mit Komfortgewinn. Wärme und Behaglichkeit immer dann (und nur dann) wenn sie gebraucht wird.
- Regelt die Heizkörpertemperatur individuell in bis zu 15 Räumen mit Tages- und Nachtprogrammen, für jeden Wochentag getrennt möglich; bis zu 8 Heizkörper in einem Raum ansteuerbar; Urlaubs-/Party-Funktion zur vorübergehenden Temperaturänderung; wöchentliche Kalkschutzfunktion gegen Festsetzen des Ventils; Frostschutzfunktion
- Exakte Raumtemperaturnachführung an der Zentrale bzw. den Raumreglern, nicht am Heizkörper, damit realistischere Regelung
- Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung
- Steuert bequem Lampen, Markisen, Jalousien, Haushaltsgeräte über Schaltkomponenten des FS20-Funkschaltsystems
- Systemstörungen und Alarmmeldungen werden optisch und akustisch angezeigt und auf Wunsch per Telefonwahlgerät (optional) z. B. auf Ihr Handy übertragen
- Mit 4 frei programmierbaren Makros (= Folge mehrerer Befehle) lassen sich per Tastendruck beliebige Szenarien darstellen
- Fernsteuerbar per Telefon über die Telefon-Funkfernsteuerung FS20 TS
- Einfache Bedienbarkeit des Systems: klar strukturierte Bedienerführung und großes, beleuchtetes Display
- Bidirektionale, codierte Funk-Kommunikation im störungssicheren 868-MHz-Bereich, Reichweite bis 100 m (Freifeld)
- Automatische Erkennung neuer Komponenten
- Zentrale arbeitet auch direkt als Einzelraumregler

TELEFON-FUNKSTEUERUNG FS20TS



Der Telefon-Fernschalter ermöglicht nach Auslösung durch einen Telefonanruf das Fernsteuern der FHZ 1000 über eine Entfernung von bis zu 100 m (Freifeld).

Das Auslösen der Makrobefehle kann, geschützt über Geheimzahl, Annahmeverzögerung und Hauscode, über eine beliebige Telekommunikationseinrichtung (Festnetz- oder Mobiltelefon, Internet usw.) über das Telefon-Festnetz erfolgen. Voraussetzung ist ein Analog-Telefonanschluss bzw. eine Anschlussmöglichkeit an eine Telefonanlage (analoger Port bei ISDN-Telefonanlage). Der Anschluss an das Telefonnetz erfolgt über ein Telefon-Anschlusskabel mit TAE-Stecker (FKodiert).

Das Fernsteuern muss über ein mehrfrequenzfähiges (MFV-) Telefon bzw. eine solche Telefonanlage erfolgen. Der Betrieb erfolgt mit 3 Mignonbatterien (nicht im Lieferumfang).

31-473-47 € 49,95

Bitte gleich mitbestellen:
Mignonbatterie, 3 Stück
31-458-94 per Stck. € 0,65

FUNK-TELEFONWÄHLGERÄT



Das Funk-Telefonwählgerät wählt nach Ansteuerung von der Zentrale aus bis zu 3 verschiedene, vorprogrammierte Nummern (max. 22 Ziffern) an, um z. B. das eigene Handy, Nachbar oder Freunde über den Auslösegrund zu informieren. Das Telefonwählgerät kann durch die Funksteuerung bequem in der Nähe des Telefonanschlusses stationiert werden. Die Bedienung erfolgt menü-

geführ von der Zentrale aus. Die Anwahl inklusive Amtsholung bei einer Telefonanlage erfolgt vollautomatisch. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 4 Babyzellen (nicht im Lieferumfang) oder über ein optionales Netzteil. Abm. (B x H x T): 123 x 240 x 50 mm.

FHZ 1000 FW
31-520-88 € 79,95
Passendes Netzteil
31-223-05 € 4,60




Bitte gleich mitbestellen:
Babyzellen, 4 Stück
31-458-95 per Stck. € 1,20

FUNK-STELLANTRIEB

Der vorhandene Thermostatkopf wird einfach durch den Funk-Stellantrieb ersetzt. Ein Ablassen des Wassers, Entlüften usw. ist hierfür nicht notwendig. Der Antrieb arbeitet batteriebetrieben (2 Mignonbatterien, im Lieferumfang) und wird per Funk vom Raumregler (FHT 8b) bzw. der Zentrale (FHZ 1000) gesteuert. Das Verlegen von Kabeln oder ein Netzan schluss sind somit nicht erforderlich.

Die beiliegenden Adapter ermöglichen die Montage auf den gängigsten Heizkörperventilen. Informationen über die Kompatibilität zu den Ventilen der verschiedenen Hersteller finden Sie im Internet unter www.fht.elv.de.

31-479-59 € 35,50

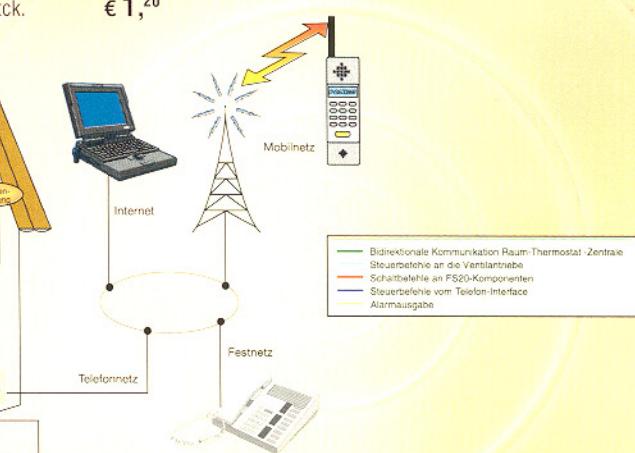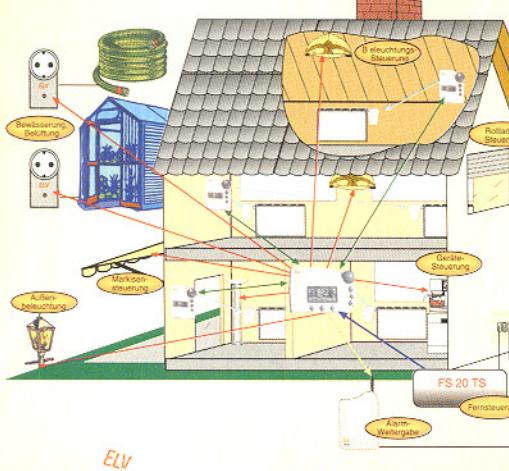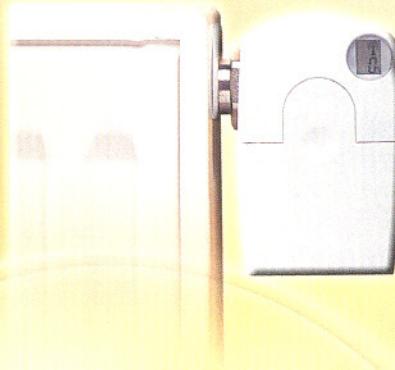

Funk-Haus-Zentrale FHZ 1000

Die Zentrale kann bis zu 15 Raumregler FHT 8b und bis zu 15 FS-Komponenten ansteuern. Mit 4 Makros sind ganze Steuerszenarien über das gesamte System hinweg programierbar. Das Steuerprogramm ist für jedes Gerät individuell konfigurierbar, dabei kann man für jedes Gerät und jedes Makro einen Namen im Klartext (10 Zeichen) vergeben. Die Spannungsversorgung erfolgt mit einem Netzteil und einem 9-V-Block (im Lieferumfang). Die Spannungszuführung für Netzbetrieb erfolgt über den mitgelieferten Wandhalter, zur Programmierung ist die Zentrale abnehmbar und wird dann batterieversorgt.

Programmierte Daten werden in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die Zentrale regelt in Verbindung mit dem Funk-Stellantrieb (bis zu 8) direkt die Temperatur in dem Raum, in dem sie sich befindet.

Für die Steuerung der Temperatur in den anderen Räumen kommuniziert die Zentrale bidirektional mit den Raumreglern FHT 8b. Wird die Zentrale zum Fernsteuern des anderen Raumes benutzt, sind Funktion- und Bedienelemente identisch zum Raumregler FHT 8b. Damit wird das Nutzen der zahlreichen Möglichkeiten zum Kinderspiel.

Funk-Haus-Zentrale FHZ 1000
31-471-98 € 79,95

Funk-Stellantrieb
31-479-59 € 35,50

Spar-Set:
1 FHZ 1000, 1 Funk-Stellantrieb
31-478-51 € 99,95

Super-Spar-Set

€ 99,95

Preisvorteil: 13,4%

Raumregler FHT 8b

Der Raumregler FHT 8b basiert auf dem bekannten und bewährten stand-alone Einzelraumregler FHT 8. Von diesem wurde das einfache Bedienkonzept und die umfangreichen Funktionalitäten übernommen. Durch die zusätzliche Ausstattung mit einem Empfängermodul kann der Raumregler FHT 8b darüber hinaus auch noch per Funk mit der Zentrale FHZ 1000 kommunizieren. So können Veränderungen an den Temperatureinstellungen oder am Zeitprogramm nicht nur direkt vor Ort, sondern auch von zentraler Stelle gemacht werden. Ein laufender Austausch der neuesten Einstellung zwischen Raumregler und Zentrale per Funk gewährleistet dabei, dass in beiden Einheiten stets die identischen, aktuellen Daten vorgehalten werden. Seinen Sta-

tus meldet der Regler zyklisch an die Zentrale, sodass diese stets über Störungen auf dem Laufenden ist.

Raumregler FHT 8b

31-479-58 € 39,95

Funk-Stellantrieb
31-479-59 € 35,50

Spar-Set:
1 FHT 8b, 1 Funk-Stellantrieb
31-478-50 € 69,95

Super-Spar-Set

€ 69,95

Preisvorteil: 7,3%

Inhalt

Audiotechnik

Pegelgenerator/Clippingdetektor Gain-Maxx 46

Videotechnik

S-VHS nach FBAS-Wandler 27

PC-Technik

Simulationssoftware SwitcherCAD III 52

Software auf Achse -
Besser fahren mit Update 76



▲ Funk-Hauszentrale FHZ 1000

Haussteuersystem für modernstes, funkgesteuertes Energie-management und das ELV-Funkschaltsystem FS20.

Seite 65

Messtechnik

10 MHz - 2 GHz HF-Verstärker 30

► SMD-Temperaturschalter 40

Universeller Takt- und Impulszähler 58

► FET-Tester FET 1000 80

Haustechnik

Funk-Geräte-Fertigmelder, Teil 2 43

► 4-Kanal-Schaltmodul 72

Modellsport

► Modellbahn-Aufenthalts-Timer MAT 6 22

Stromversorgung

Prozessor-Power-Supply PPS 7330 6

ELV-Serien

So funktioniert's:

Steckverbinder auf einen Blick 12

Nicht mehr ohne Platte -

Digitale Videorecorder 16

Der richtige Umgang mit SMD -

Löten, Entlöten, Identifizieren 35

Funk-Hauszentrale FHZ 1000 65

Funk-Geräte- ► Fertigmelder

Praktisches Melde-
gerät für die Mel-
dung des Fertig-
Status von weit
entfernt aufge-
stellten Geräten.
Teil 2: Nachbau

Seite 43



◀ 10 MHz - 2 GHz

HF-Verstärker

Universell einsetz-
barer HF-Verstärker
mit weitem Frequenz-
bereich und einem
Ausgangspegel von
bis zu +20 dBm.

Seite 30



FET-Tester ► FET 1000

Einfach handhabbarer FET-
Tester für selbstleitende,
selbstsperrende, N- und P-
Kanal-FETs/MOSFETs

Seite 80



Kein Rauschen, kein Clippen



◀ Pegel- generator/ Clippingdetektor Gain-Maxx

Die schnelle und
exakte Hilfe für
das einfache
Gain-Setting von
Audio-Anlagen.

Seite 46


► besonders leicht nachbaubar



◀ Universeller Takt- und Impuls-zähler

Problemlöser für alle Fälle: zählt Ereignisse bis 999.999 bei wählbarer Triggerflanke und einstellbarem Triggerpegel sowie wählbarer Zählrichtung.

Seite 58

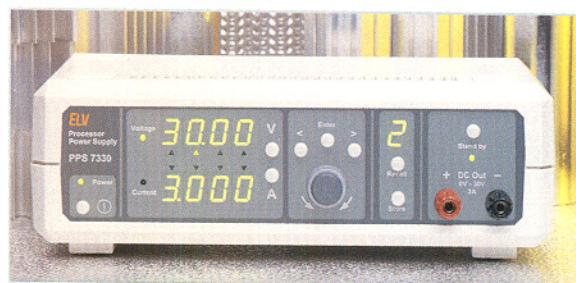

▲ Prozessor-Power-Supply PPS 7330

Mikroprozessorgesteuertes Labornetzteil für den Bereich von 0 bis 30 V und eine Strombelastbarkeit bis 3 A. Teil 1: Schaltungsvorstellung.

Seite 6


SMD- ▶

Temperaturschalter
Kleines Schaltmodul, das bei Erreichen einer einstellbaren Temperatur z. B. einen Lüfterschaltet.
Seite 40



◀ S-VHS nach FBAS-Wandler

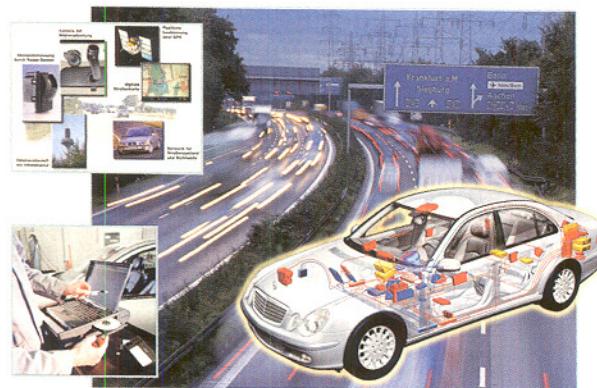Macht den Laptop mit S-Video-Ausgang zum DVD-Spieler für den Fernsehbildschirm. Aktive Komponentenmischung für hohe Bildqualität.
Seite 27



▲ Software auf Achse - Besser fahren mit Update

Software spielt eine immer größere Rolle beim Betrieb moderner Fahrzeuge. Ein Überblick über heutige und künftige Möglichkeiten von Softwareanwendungen.

Seite 76



▲ Nicht mehr ohne Platte - Digitale Videorecorder

Alles über Technik und Möglichkeiten der modernsten Videorecordergeneration.


Seite 16



▲ Modellbahn- Aufenthalts-Timer


Realisiert den automatischen, zeitgesteuerten Aufenthalt des Modellzuges im Bahnhof.

Seite 22

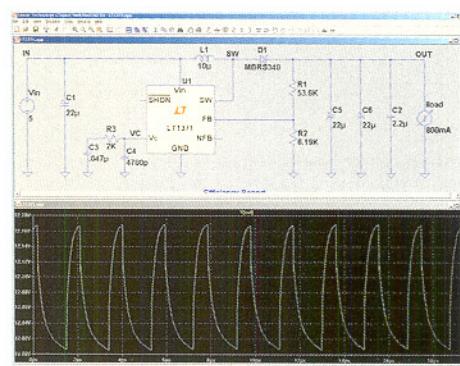

◀ 4-Kanal-Schaltmodul

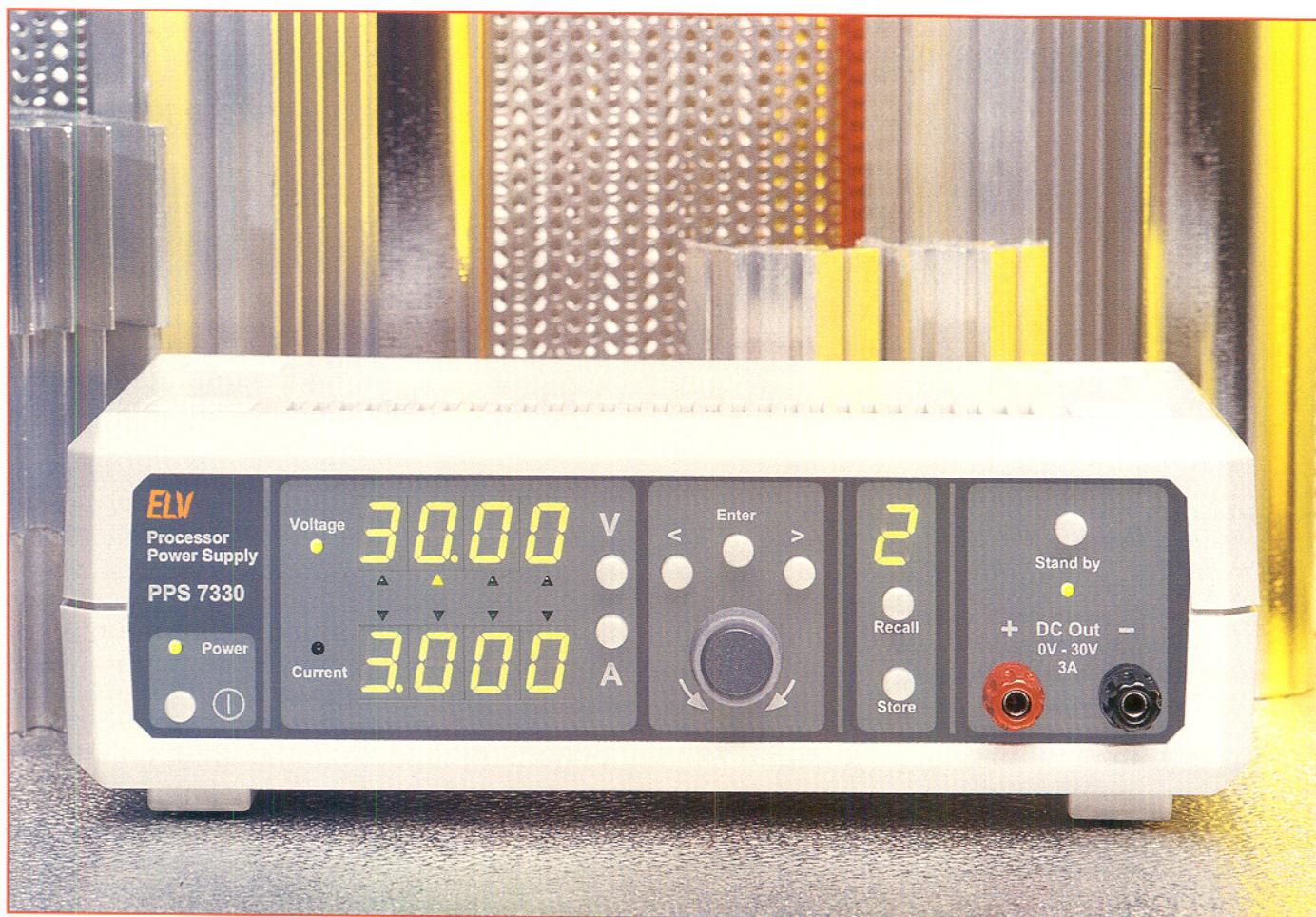Kompaktes Schaltmodul mit 4 Schaltkanälen für die Einbindung in eigene Applikationen - einfach ansteuerbar durch die Sender des FS20-Funkschalsystems.
Seite 72



Prozessor-Power-Supply PPS 7330

Teil 1

Das PPS 7330 bietet dank Prozessorsteuerung und der Sollwert-Vorgabe mit einem Inkrementalgeber eine außergewöhnlich komfortable Bedienung. Mit einem Spannungsbereich von 0-30 V und einer Strombelastbarkeit von max. 3 A steht der im Elektronik-Labor meist genutzte Bereich zur Verfügung.

Allgemeines

Im Elektronik-Labor zählt ein gutes stabilisiertes Netzgerät zu den wichtigsten Hilfsmitteln, wobei ein Spannungsbereich von 0-30 V und eine Strombelastbarkeit von 3 A für die meisten Anwendungen ausreicht. Neben guten Regeleigenschaften sind präzise Ausgangsspannungs- und Stromwertvorgaben wichtig. Das mit einem Inkrementalgeber (Drehimpulsgeber) ausgestattete PPS 7330 vereint nun die einfache Bedienbarkeit einer analogen Poti-Einstellung mit der Präzision einer digita-

len Sollwertvorgabe, z. B. über eine Tastatur.

Die Anzeige von Spannung und Strom erfolgt jeweils mit einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige. Für die Einstellung der Sollwerte ist die Auflösung des Inkrementalgebers einstellbar, sodass z. B. bei einer Spannungsvorgabe je Rastung Schritte zwischen 10 mV und 10 V möglich sind. Je Umdrehung verfügt der Inkrementalgeber über 24 Raststellungen. Die aktuell zu verändernde Stelle wird jeweils durch eine LED gekennzeichnet.

Welcher Regler (U oder I) gerade aktiv ist, wird durch 2 Leuchtdioden, links neben

der Spannungs- und Stromanzeige signalisiert.

Eine Stand-by-Funktion ermöglicht auf Tastendruck das schlagartige Ein- und Ausschalten des Ausgangs und mittels einer Duo-LED wird der aktuelle Zustand angezeigt (grün = Ausgang freigeschaltet, rot = Ausgang abgeschaltet).

Bis zu 9 Sollwert-Vorgaben können in einem benutzerdefinierbaren Speicher abgelegt werden. Die Anzeige des ausgewählten Speicherplatzes erfolgt mit einer weiteren 7-Segment-Anzeige.

Unter Last entstehende Abwärme wird mit einem innenliegenden Kühlkörper-

Lüfteraggregat abgeführt, wobei die Lüfterdrehzahl elektronisch in Abhängigkeit von der Endstufentemperatur geregelt wird.

Zur Kommunikation mit einem PC ist das PPS 7330 mit einer Schnittstelle ausgestattet, über die sämtliche Funktionen steuerbar sind. Für Testaufgaben können somit auch automatisch Spannungsverläufe oder Stromvorgaben programmiert werden. Neben der Fernsteuerung können auch die Istwerte aufgezeichnet werden. Aufgezeichnete Werte sind in beliebige andere Programme, wie z. B. MS-Excel, exportierbar.

Selbstverständlich ist das PPS 7330 dauerkurzschlussfest. Eine Übertemperatur-Schutzschaltung verhindert, z. B. im Fehlerfall, eine Überlastung des Gerätes.

Bedienung

Die Bedienung des PPS 7330 ist komfortabel und einfach und somit im Grunde genommen selbsterklärend. Insgesamt stehen zur Bedienung des Gerätes 8 Taster, 1 Inkrementalgeber und natürlich 1 Netzschatzer zur Verfügung. Strom- und Spannungswerte werden jeweils auf einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige dargestellt. Zur Kennzeichnung der änderbaren Stelle befindet sich unter bzw. über den jeweiligen Stellen eine LED in Form von Dreiecken auf der Frontplatte. Eine weitere 7-Segment-Anzeige dient zur Darstellung des aktuell ausgewählten Speicherplatzes.

Spannungseinstellung

Zur Aktivierung der Spannungseinstellung ist zuerst die Taste „V“ zu betätigen. Daraufhin wird die aktuell veränderbare Stelle unterhalb der Spannungsanzeige mit Hilfe einer LED angezeigt.

Die gewünschte Stelle, die verändert werden soll, kann nun mittels der „←“- und „→“-Tasten oberhalb des Drehimpulsgebers ausgewählt werden.

Über den Inkrementalgeber ist dann die Einstellung des gewünschten Sollwertes möglich. Bei einem Über- bzw. Unterlauf erfolgt automatisch ein Übertrag auf die nächste Stelle. Dadurch kann z. B. eine Spannung kontinuierlich in 10-mV-Schritten hochgefahren werden.

Beim PPS 7330 stehen 2 unterschiedliche Vorgabemodi zur Verfügung, auf die wir nachfolgend noch detailliert eingehen werden.

Im Vorgabemode 2 wird der eingestellte Wert erst nach Betätigen der „Enter“-Taste übernommen, sodass genau definierte Spannungssprünge am Ausgang des Netzgerätes erzeugt werden können.

Sobald eine der Tasten „V“, „←“, „→“ oder der Inkrementalgeber betätigt wird,

Technische Daten: PPS 7330

D/A-Umsetzer

Auflösung D/A-Umsetzer	14 Bit
Steuerspannung für Spannungsregler	0-2,5 V
Steuerspannung für Stromregler	0-2,5 V
Steuerspannung für Lüfter	0-2,5 V
Refresh S&H-Glieder	10 Hz

A/D-Umsetzer

Auflösung A/D-Umsetzer	14 Bit
Messfrequenz	ca. 2 Hz
Messeingang Spannungsmessung	0-2,5 V
Messeingang Strommessung	0-2,5 V

Allg. Angaben

Betriebsspannung (positiv)	+ 5 V DC, stabilisiert
Betriebsspannung (negativ)	- 5 V DC, stabilisiert

Temperatursicherung

Lüfter einschalten (min. Drehzahl)	ca. 50 °C
Lüfter max. Drehzahl	ca. 80 °C
Sicherheitsabschaltung der Endstufe	ca. 90 °C
Sicherheitsabschaltungs-Aufhebung	ca. 75 °C

Lüftersteuerung

Steuerspannung für min. Drehzahl	ca. 500 mV
Steuerspannung für max. Drehzahl	ca. 2,5 V
Anlaufimpuls	1 V / 500 ms

erfolgt unabhängig davon, welcher Regler aktiv ist, die Anzeige des Sollwertes. Wenn 2 s keine weitere Betätigung erfolgt, oder wenn die „Enter“-Taste gedrückt wird, erfolgt auf dem Display wieder die Darstellung des Istwertes. Die Steuerspannung für die Endstufe wird in einem 100-ms-Zeitstraster aufgefrischt.

Stromvorgabe

Analog zur Spannungseinstellung erfolgt beim PPS 7330 auch die Sollstromvorgabe. Hier ist zuerst die Taste „A“ zu betätigen, worauf die aktuell zu verändernde Stelle mit einer LED oberhalb der Stelle gekennzeichnet wird. Die gewünschte Stelle, die verändert werden soll, ist mit den beiden Pfeiltasten oberhalb des Inkrementalgebers auszuwählen.

Mit dem Inkrementalgeber wird dann der Sollstrom vorgegeben, wobei die Übernahme in der gleichen Weise erfolgt wie bei der Spannungseinstellung.

Vorgabemode

Wie bereits erwähnt, stehen beim PPS 7330 zwei unterschiedliche Vorgabemodi zur Verfügung, die über eine Tastenkombination auszuwählen sind.

Vorgabemode 1:

Direkt nach dem Betätigen des Inkrementalgebers werden die Spannungs- oder Stromvorgaben übernommen. Dadurch ist

dann eine langsame, kontinuierliche Änderung der Spannung bzw. des Stromes möglich.

Vorgabemode 2:

Mit dem Inkrementalgeber vorgenommene Einstellungen werden erst nach Betätigung der „Enter“-Taste übernommen. Hier können dann definierte Ausgangsspannungs- und Ausgangstromsprünge erzeugt werden.

Zum Wechseln des Vorgabemodus sind die Tasten „V“ und „A“ gleichzeitig zu betätigen. Der ausgewählte Vorgabemodus wird mittels der LED angezeigt, welche die aktuell ausgewählte Stelle kenntlich macht. Während die entsprechende LED im Vorgabemode 1 dauernd leuchtet, blinkt diese im Vorgabemode 2. Im Auslieferungszustand ist grundsätzlich Vorgabemode 1 aktiviert.

Benutzerdefinierter Speicher

Eingestellte Werte abspeichern

Um die aktuell eingestellten Werte für Spannung und Strom im benutzerdefinierbaren Speicher abzulegen, muss zunächst die Taste „Store“ so oft betätigt werden, bis auf dem Display die Nummer des gewünschten Speicherplatzes erscheint. Zum Abspeichern ist dann die „Enter“-Taste zu betätigen, worauf die „Memory“-Anzeige erlischt. Die Betätigung einer beliebigen anderen Taste beendet diesen Mode, ohne

dass eine Abspeicherung im EEPROM erfolgt.

Speicherplatz aufrufen

Der Aufruf eines beliebigen Speicherplatzes erfolgt mit der Taste „Recall“. Die Taste ist so oft zu betätigen, bis der gewünschte Speicherplatz erreicht ist. Die jeweils gespeicherten Daten für Strom und Spannung werden auf den entsprechenden Displays angezeigt. Zur Übernahme der abgespeicherten Daten des aktuell angezeigten Speicherplatzes ist die „Enter“-Taste zu betätigen.

Beim Aufruf der verschiedenen Speicherplätze bleiben die aktuellen Ausgangsdaten des Netzgerätes unverändert, solange nicht die „Enter“-Taste betätigt wird.

Stand-by-Modus

Mit Hilfe der Taste „Stand-by“ kann der Ausgang des Netzgerätes aktiviert und deaktiviert werden, ohne dass dazu Einstellungen zu verändern sind. Der aktuelle Zustand wird durch eine Duo-LED angezeigt, die im Stand-by-Modus rot leuchtet und grün leuchtet, wenn der Ausgang des Netzgerätes freigeschaltet ist.

Um Abgleichfehler zu vermeiden, ist die Stand-by-Funktion im Abgleichmodus gesperrt.

Übertemperatursicherung

Die Endstufentemperatur wird vom Mikrocontroller ständig überwacht und die Lüfterdrehzahl bis zur maximal zulässigen Temperaturgrenze proportional gesteuert.

Sobald die Endstufentemperatur die Sicherheitsgrenze überschreitet, erfolgt eine komplette Abschaltung. Im Spannungsdisplay erscheint der Schriftzug „Hot“ und im Stromdisplay wird die aktuelle Endstufentemperatur angezeigt.

Fehlerüberwachung

Der Mikrocontroller des PPS 7330 führt eine ständige Fehlerüberwachung durch. Treten gravierende Abweichungen vom Normalbetrieb auf, wird der Ausgang des Netzgerätes sofort abgeschaltet. Außer im Abgleichmodus wird die Tastatur gesperrt und im Display ein Fehlercode ausgegeben.

Die Liste der entsprechenden Fehlercodes und deren Bedeutung ist der Tabelle 1 zu entnehmen.

Ein Fehlercode kann ausschließlich durch einen Neuabgleich des Netzgerätes gelöscht werden. Sollte auch nach einem Neuabgleich der Fehlercode nicht gelöscht sein, liegt ein Defekt vor und das Netzgerät ist ggf. an den Technischen Kundendienst zur Reparatur einzusenden.

Sämtliche Abgleichdaten und alle wichtigen Betriebsparameter des PPS 7330 werden in einem nichtflüchtigen EEPROM gespeichert und bleiben auch ohne Be-

triebsspannung nahezu unbegrenzt (mindestens 10 Jahre) erhalten.

PC-Schnittstelle

Die PC-Schnittstelle arbeitet mit 9600 Bit/s, 8 Datenbits, 1 Stoppbitt und gerader Parität. Je nach verwendetem Treiberbaustein kann diese entweder als RS232-Schnittstelle oder als USB-Upstream-Port ausgeführt sein.

Blockschaltbild

Ein vereinfachtes Blockschaltbild (Abbildung 1) veranschaulicht das Zusammenwirken der einzelnen analogen und digitalen Baugruppen des PPS 7330. Zentrales Bauelement, bei dem alle Informationen zusammenlaufen, ist der Single-Chip Mikrocontroller des Typs ELV02311 im oberen Bereich des Blockschaltbilds.

Über den Drehimpulsgeber und die Bedientasten (oben links) erfolgt die Eingabe der gewünschten Parameter. Diese Informationen, sowie die aktuellen Messwerte und alle Statusinformationen werden vom Mikrocontroller über die Segment- und Digittrübe auf das insgesamt 9-stellige 7-Segmentdisplay dargestellt.

Das 512-Byte-EEPROM dient zum Abspeichern aller Kalibrierparameter und von bis zu 9 individuellen Spannungs- und Stromeinstellungen.

Die Sollwertvorgaben für Spannung, Strom und die Lüfterdrehzahl kommen direkt vom Mikrocontroller. Über einen 14-Bit-D/A-Wandler mit nachgeschalteten Multiplexern werden dann die analogen Steuerspannungen generiert und in den „Sample and Hold“-Gliedern (Abtast-Haltegliedern) gespeichert. Die gespeicherten Spannungen repräsentieren exakt die Sollwertvorgaben.

Je nach Spannungs- und Stromvorgabe wird die Endstufe entweder vom I-Regler oder vom U-Regler gesteuert.

Die Ausgangsspannung und der Ausgangstrom werden mit Hilfe von Messver-

stärkern erfasst und zusammen mit der Endstufentemperatur über einen weiteren Multiplexer auf den 14-Bit-A/D-Wandler gegeben. Von hier aus gelangen die digitalen Informationen zum zentralen Mikrocontroller.

Bei ÜberTemperatur oder einem Fehler wird die Endstufe direkt vom Mikrocontroller abgeschaltet.

Ein leistungsfähiger Ringkern-Netztransformator (unten links) versorgt den Leistungs-Gleichrichter sowie den nachgeschalteten Spannungsverdoppler. Ab ca. 15 V Ausgangsspannung wird dabei die Spannungsverdopplung automatisch vom Prozessor aktiviert.

Schaltung

Zur besseren Übersicht ist das Gesamtschaltbild des PPS 7330 in mehrere Teilschaltbilder aufgeteilt. Abbildung 2 zeigt den zentralen Mikrocontroller mit der zugehörigen Peripherie sowie die Displaysteuerung, Abbildung 3 den A/D-Wandler und den D/A-Wandler, während in Abbildung 4 („ELVjournal“ 2/2003) die Schaltung des eigentlichen analogen Netzteils zu sehen ist.

Prozessoreinheit

Beginnen wir die detaillierte Schreibbeschreibung mit der Prozessoreinheit in Abbildung 2. Das Display arbeitet mit neun 7-Segment-Anzeigen und 8 Einzel-Leuchtdioden im Multiplexbetrieb. Die Segmentsteuerung erfolgt über die beiden Schieberegister IC 1 und IC 2 des Typs CD4094 sowie die Segmenttreiber IC 13, IC 14 und die beiden Transistoren T 16 und T 17. Die Widerstände R 27-R 42 dienen in diesem Zusammenhang zur Segment-Strombegrenzung.

Mit den Transistoren T 1-T 10 sind die Digitträger aufgebaut, die ebenfalls direkt vom Mikrocontroller gesteuert werden.

Zur Stand-by-Anzeige dient die Duo-LED D 10, wo in einem LED-Gehäuse eine

Tabelle 1: Fehlercodes

Code	Bedeutung
01	Steuerspannung für Spannungsvorgabe kann nicht gesetzt werden. D/A-Umsetzer-Überlauf
02	Steuerspannung für Stromvorgabe kann nicht gesetzt werden. D/A-Umsetzer-Überlauf
03	Überlauf des A/D-Umsetzers bei der Spannungsmessung
04	Überlauf des A/D-Umsetzers bei der Strommessung
05	Abgleichvorgang wurde abgebrochen
06	Fehlerhafte Daten im EEPROM (Prüfsumme falsch)
07	Offset des D/A-Umsetzers konnte für Spannungsvorgabe nicht ermittelt werden.
08	Offset des D/A-Umsetzers konnte für Stromvorgabe nicht ermittelt werden.

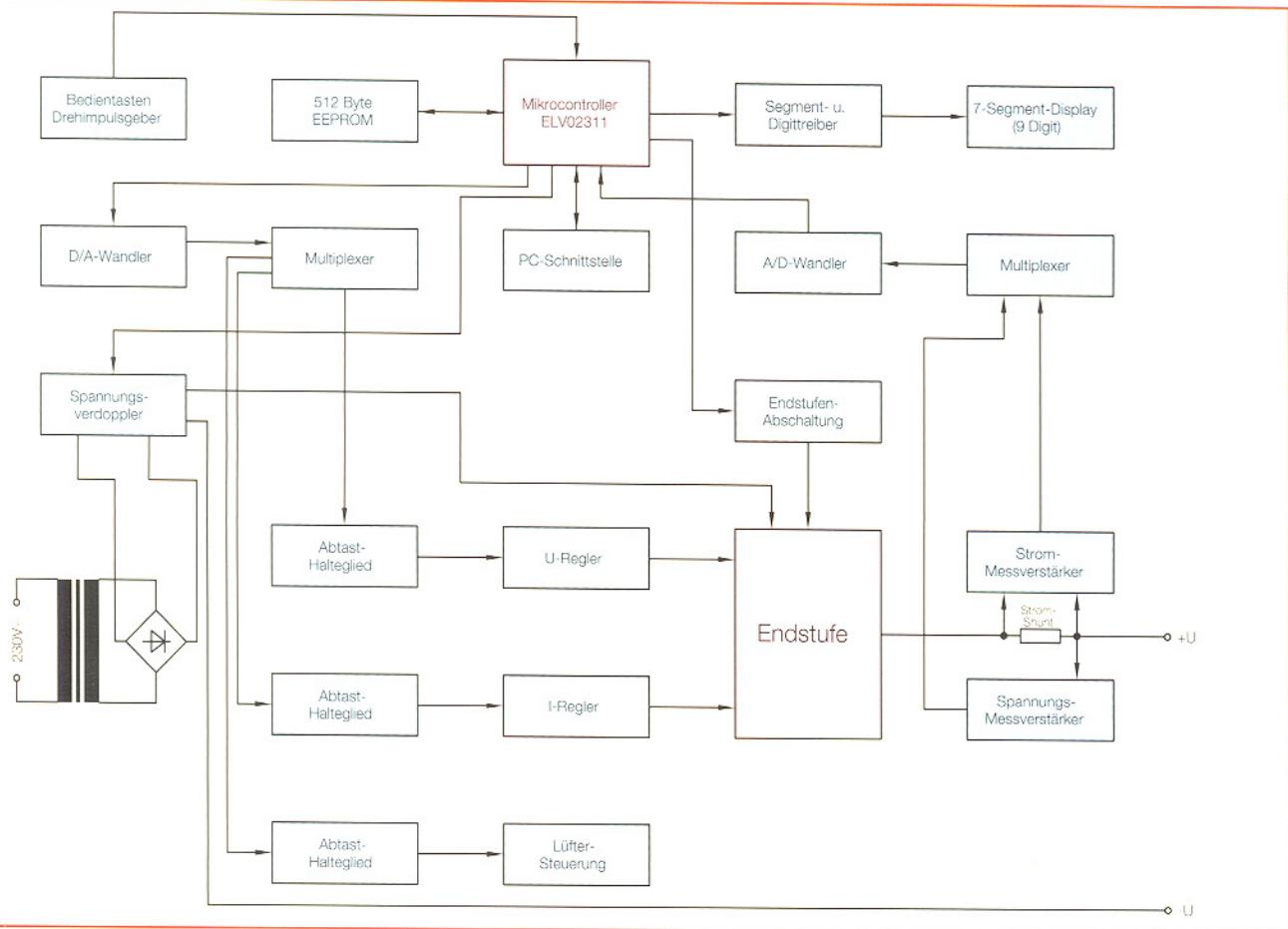


Bild 1: Blockschaltbild des PPS 7330

rote und eine grüne Leuchtdiode integriert sind. Da diese beiden LEDs eine gemeinsame Kathode besitzen, erfolgt hier kein Multiplexbetrieb. Diese beiden LEDs werden über die mit T 11 und T 12 aufgebauten Treiber direkt vom Port 0.6 und Port 0.7 des Mikrocontrollers gesteuert. Die Leuchtdiode D 9 dient zur Betriebsanzeige und wird ständig über R 11 mit +5 V D gespeist.

Der Mikrocontroller benötigt lediglich am integrierten Taktoszillator eine externe Beschaltung, bestehend aus C 6 und C 7 sowie dem Quarz Q 1, der die Taktfrequenz bestimmt.

Insgesamt verfügt das PPS 7330 über 8 Bedientaster. Die Abfrage der Tasten erfolgt ebenfalls im Multiplex, sodass dadurch nur 4 zusätzliche Portpins des Mikrocontrollers belegt werden (Port 2.3–Port 2.6). Die beiden Dioden D 12 und D 13 dienen dabei zur Entkopplung.

Die Stiftleiste ST 2 ist mit Masse +5 V D, TxD und RxD beschaltet und dient zum Anschluss einer PC-Schnittstelle. Je nach verwendetem Schnittstellenbaustein kann beim PPS 7330 eine serielle RS232-Schnittstelle oder ein USB-Upstream-Port eingebaut werden.

Damit sämtliche Abgleichparameter und alle individuellen Geräteeinstellungen im ausgeschalteten Zustand oder bei einem Spannungsausfall nicht verloren gehen, ist

Port 3.6 und Port 3.7 mit einem ferroelektrischen EEPROM beschaltet, das den Datenerhalt ohne Betriebsspannung mindestens 10 Jahre garantiert. Des Weiteren können hier bis zu 9 individuelle Spannungs- und Stromeinstellungen abgespeichert werden.

Das Umschaltrelais für die Spannungsverdopplung wird von Port 3.5 gesteuert, wobei kurze Spannungseinbrüche durch die mit R 50, C 19 realisierte Zeitkonstante abgefangen werden.

Der von Port 2.7 des Mikrocontrollers gesteuerten Transistor T 15 mit externen Komponenten ist für die Stand-by-Funktionen zuständig.

Zur Überwachung der Prozessorfunktion dient eine Watchdog-Schaltung, die mit IC 6 und externen Komponenten realisiert ist. Solange die Multiplexanzeige an Port 0.0 arbeitet, wird der Reset-Pin des Prozessors (Pin 4) auf „Low“-Potential gehalten. Ein fehlendes Signal oder eine falsche Frequenz (zu hoch oder zu niedrig) an Port 0.0 führt zum Reset des Prozessors. Bei richtiger Multiplexfrequenz wird C 1 ständig wieder entladen und am Ausgang des Gatters IC 6 C stellt sich ein „High“-Pegel ein. Über D 11 wird dadurch der mit IC 6 D aufgebaute Oszillator gestoppt. Der Ausgang des Oszillators und somit auch der Reset-Pin des Prozessors führen „Low“-

Pegel. Bei falscher oder fehlender Display-Ansteuerung gibt IC 6 C durch ein „Low“-Signal den Oszillator frei, der für einen Reset des Prozessors sorgt. Bei korrekter Funktion stellen sich dann die normalen Betriebsbedingungen wieder ein.

Zur Verbindung des digitalen Steuerteils mit der Schaltung des linear geregelten Netzteils dient die 20-polige Stiftleiste ST 1. Die Keramik-Kondensatoren C8-C17, C 25 und C 26 sind direkt an den Versorgungspins der einzelnen integrierten Schaltkreise angeordnet und dienen zur hochfrequenten Störunterdrückung.

A/D-Wandler

Die Steuerung der analogen Endstufe erfolgt beim PPS 7330 über einen 14-Bit-D/A-Wandler und die Erfassung der analogen Messgrößen (Spannung, Strom und Temperatur) wird über einen Dual-Slope-A/D-Umsetzer, der ebenfalls über eine Auflösung von 14 Bit verfügt, vorgenommen. Die zugehörigen Schaltungen sind in Abbildung 3 dargestellt.

Betrachten wir zuerst den A/D-Wandler, der mit IC 7, IC 8 und externer Beschaltung realisiert wurde. Über die Widerstände R 56-R 59 gelangen die Messgrößen und eine negative Referenzspannung von 2,5 V auf die Eingänge des Multiplexers IC 7.

Stromversorgung

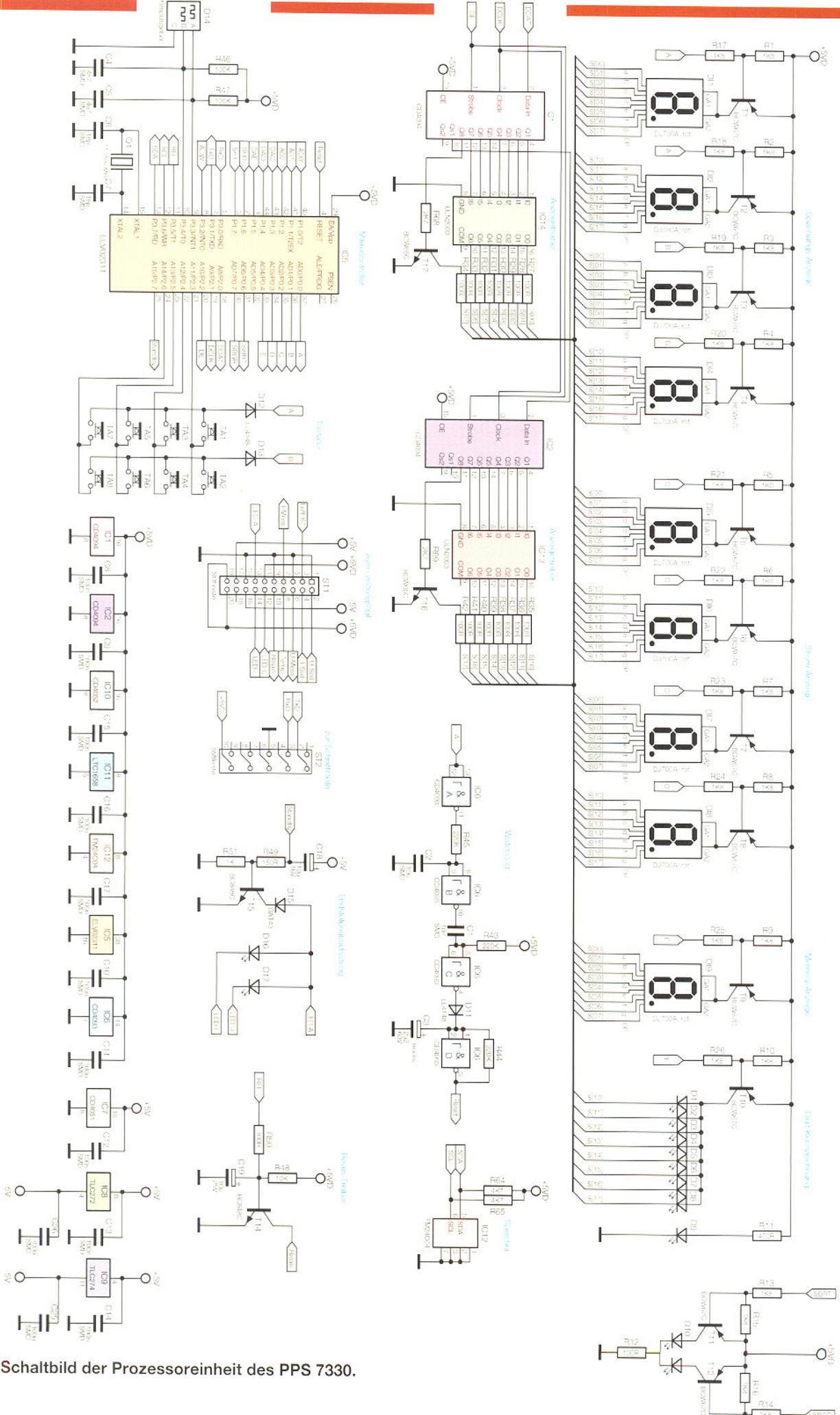


Bild 2: Schaltbild der Prozessoreinheit des PPS 7330.

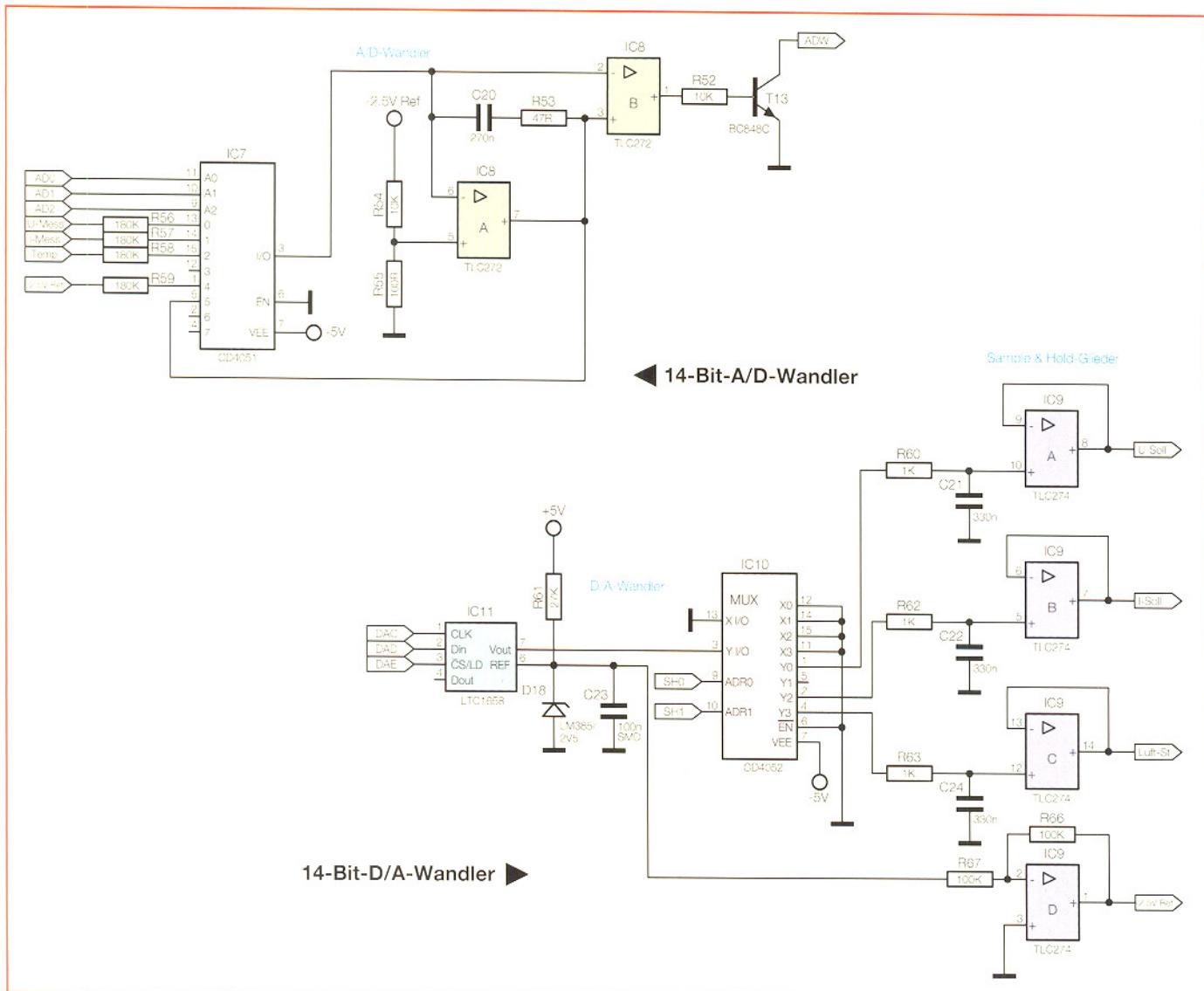


Bild 3: Schaltbilder des A/D-Wandlers und des D/A-Wandlers.

Die Funktionsweise ist recht einfach. Im Ruhezustand ist Ausgang 5 des Multiplexers durchgeschaltet, d. h. Pin 3 und Pin 5 sind miteinander verbunden. Dadurch wird der Integrationskondensator C 20 über R 53 kurzgeschlossen und somit vollständig entladen. Zur Messung schaltet der Eingangs-Multiplexer auf einen Eingangskanal und die Messspannung wird für 65,5 ms abintegriert. Mit einer stabilen Referenzspannung (-2,5 V) erfolgt danach solange das Aufintegrieren, bis der Ausgang des Millerintegrators wieder Ruhepotential führt. Vom Prozessor wird die Zeit, die zum Aufintegrieren benötigt wird, genau erfasst. Aus dem Verhältnis der Zeiten für das Ab- und Aufintegrieren und den verwendeten Vorwiderständen kann exakt die anliegende Spannung ermittelt werden.

Für jeden Messkanal wiederholt sich der zuvor beschriebene Vorgang. Damit der A/D-Wandler zu Beginn der Messung auf jeden Fall im Ruhezustand ist, wird der

Integrationskondensator grundsätzlich vorher für 32,8 ms entladen. Über den Komparator IC 8 B und dem Transistor T 13 erhält der Mikrocontroller die Zeitinformationen.

D/A-Wandler

Die analogen Steuersignale für Spannung, Strom und Lüfterdrehzahl stellt der 14-Bit-D/A-Umsetzer IC 11 an Pin 7 sequentiell zur Verfügung. Der Wandler von Linear Technology verfügt über einen seriellen Eingang und ist mit Port 1.3-Port 1.5 des Prozessors verbunden.

Eine stabile Referenzspannung von 2,5 V wird mit der Referenzdiode D 18 des Typs LM385 generiert. Da für den A/D-Wandler eine Referenzspannung in der gleichen Größenordnung mit umgekehrtem Vorzeichen benötigt wird, erfolgt mit IC 9 D zusätzlich eine Invertierung.

Um alle Sollwert-Vorgaben mit einem einzigen D/A-Umsetzer zu ermöglichen, ist ein nachgeschalteter Multiplexer (IC 10)

mit 3 Abtast-Haltegliedern (Sample and Hold) erforderlich.

Die Sample-and-Hold-Glieder sind identisch aufgebaut und bestehen jeweils aus einem Widerstand, einem Kondensator und einem Operationsverstärker mit hochohmigem Eingang.

Das Funktionsprinzip der Sample-and-Hold-Glieder ist einfach. Der Kondensator wird über den Widerstand aufgeladen, bis er die Soll-Spannung erreicht hat und anschließend den Multiplexer in den hochohmigen Zustand versetzt.

Durch den hochohmigen Eingang des nachgeschalteten OPs wird die Spannung nahezu nicht belastet und somit der Kondensator bis zur nächsten Verbindung mit dem D/A-Wandler-Ausgang nicht entladen. Mit einem einzigen D/A-Wandler sind somit auf einfache Weise mehrere Sollwert-Vorgaben möglich.

Im „ELVjournal“ 2/2002 werden der analoge Schaltungsteil und der praktische Aufbau detailliert beschrieben.

ELV


Steckverbinder auf einen Blick

*In der täglichen Praxis sucht man immer wieder nach dem Belegungsschema von Steckverbindern und man muss sich die Daten verschiedener Steckverbinder aus einer Vielzahl oft auch widersprüchlicher Quellen zusammensuchen.
Wir geben eine Übersicht ausgewählter Steckverbinder, deren Belegung in der Praxis des Elektronikers immer wieder einmal benötigt wird.*

Auch zum Downloaden unter <http://www.elvjournal.de>


Audio/Video

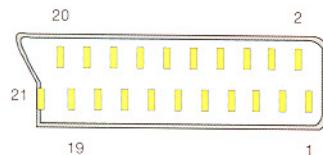EURO-Scart, 21-pol.
Stecker, Sicht auf Lötanschlüsse



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 - Audio-Ausgang rechts | 12 - Daten |
| 2 - Audio-Eingang rechts | 13 - Masse Rot |
| 3 - Audio-Ausgang links | 14 - Masse Daten |
| 4 - Audio-Masse | 15 - Video Rot |
| 5 - Masse Blau | 16 - Austastsignal (Blank) |
| 6 - Audio-Eingang links | 17 - FBAS-Masse |
| 7 - Videosignal Blau | 18 - Austast-Masse |
| 8 - Schaltspannung | 19 - FBAS-Ausgang |
| 9 - Masse Grün | 20 - FBAS-Eingang |
| 10 - Daten | 21 - Steckerabschirmung |
| 11 - Videosignal Grün | |

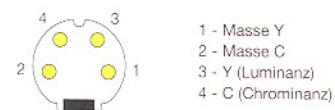S-VHS, 4-pol. Mini-DIN (Hosiden)
Stecker, Sicht auf Lötanschlüsse



- | |
|--------------------|
| 1 - Masse Y |
| 2 - Masse C |
| 3 - Y (Luminanz) |
| 4 - C (Chrominanz) |

Klinkenstecker 3,5/6,3 mm, stereo




- | |
|-------------------|
| 1 - Masse |
| 2 - Signal rechts |
| 3 - Signal links |

Klinkenstecker 3,5/6,3 mm, mono




- | |
|------------|
| 1 - Masse |
| 2 - Signal |

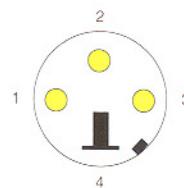XLR, 3-pol.
Stecker, Sicht auf Lötanschlüsse



- | |
|------------------|
| 1 - Masse/Schirm |
| 2 - Signal |
| 3 - Signal/Masse |
| 4 - Gehäuse |

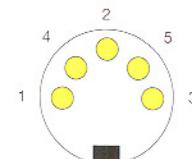MIDI, 5-pol. DIN
Stecker, Sicht auf Lötanschlüsse




- | |
|-------------|
| MIDI IN |
| 1 - N.C. |
| 2 - Masse |
| 3 - N.C. |
| 4 - +5V |
| 5 - MIDI IN |


- | |
|--------------|
| MIDI OUT |
| 1 - N.C. |
| 2 - Masse |
| 3 - N.C. |
| 4 - +5V |
| 5 - MIDI OUT |

PC-Technik

USB, Typ A/B
Stecker, Sicht von vorn

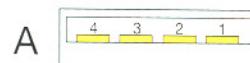

- | |
|------------|
| 1 - +5V |
| 2 - Data - |
| 3 - Data + |
| 4 - Masse |

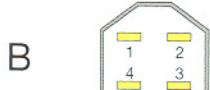

- | |
|------------|
| 1 - +5V |
| 2 - Data - |
| 3 - Data + |
| 4 - Masse |


IEEE 1394 (Firewire, iLink, Lynx)
Stecker, Sicht von vorn

4-pol. (Gerät)




- | |
|-----------|
| 1 - +Ub |
| 2 - Masse |
| 3 - TPB - |
| 4 - TPB + |
| 5 - TPA - |
| 6 - TPA + |

6-pol. (PC)

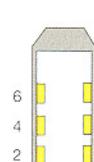


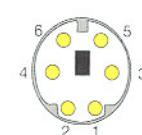PS/2, Tastatur, Maus
Stecker, Sicht auf Lötanschlüsse



- | |
|-----------|
| 1 - Data |
| 2 - N.C. |
| 3 - Masse |
| 4 - +5V |
| 5 - CLK |
| 6 - N.C. |

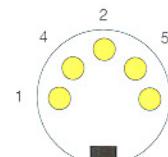Tastatur, 5-pol. DIN, XT
Stecker, Sicht auf Lötanschlüsse




- | |
|------------|
| 1 - CLK |
| 2 - DATA |
| 3 - /RESET |
| 4 - Masse |
| 5 - +5V |

Darstellungen symbolisch. Größenverhältnisse können zugunsten der Übersichtlichkeit von den realen Verhältnissen abweichen. Bitte Hinweis zur Sicht auf den Steckverbinder beachten.

PC-Technik


Serielle Schnittstelle, DB 9

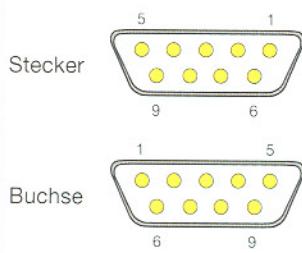Stecker und Buchse,
Sicht auf Lötanschlüsse




Serielle Schnittstelle, DB 25, vereinfachte PC-Belegung

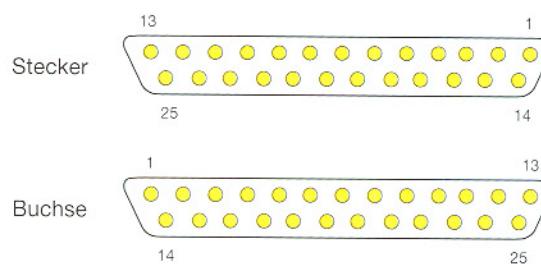Stecker und Buchse, Sicht auf Lötanschlüsse




Parallel-Schnittstelle, DB 25

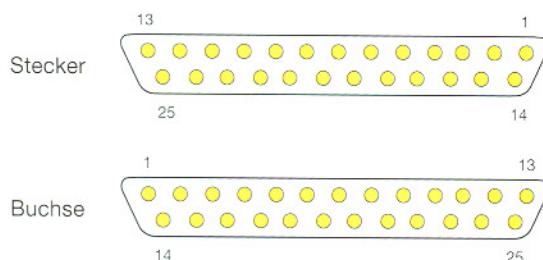Stecker und Buchse, Sicht auf Lötanschlüsse




Centronics-Schnittstelle, 36-pol. Amphenol

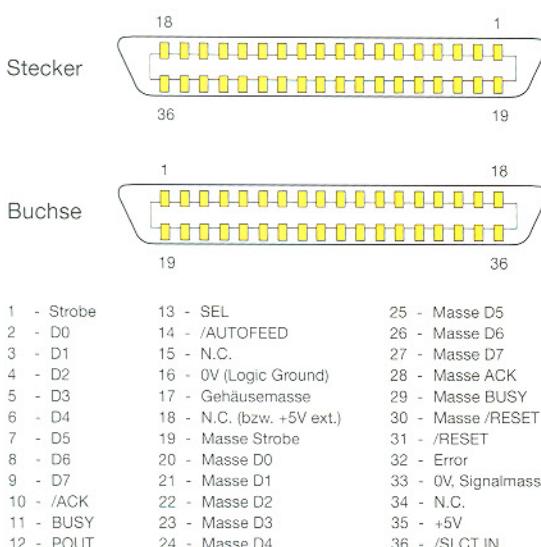Stecker und Buchse, Sicht auf Lötanschlüsse



SCSI-Schnittstelle, DB 25

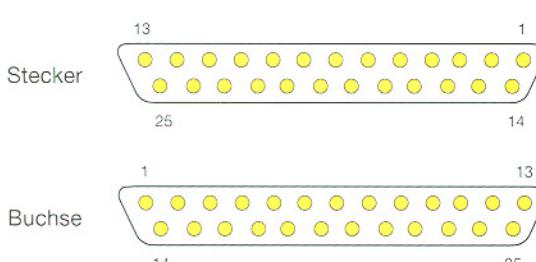
Stecker und Buchse, Sicht auf Lötanschlüsse



PC-Netzteilanschluss

XT

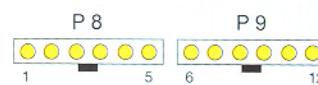
Kabelstecker, Sicht von vorn auf die Kontakte



Pin	Funktion	Kabelfarbe	Pin	Funktion	Kabelfarbe
1	- PWRGood	Orange	7	- Masse	Schwarz
2	- +5V	Rot	8	- Masse	Schwarz
3	- +12V	Gelb	9	- -5V	Weiß
4	- -12V	Blau	10	- +5V	Rot
5	- Masse	Schwarz	11	- +5V	Rot
6	- Masse	Schwarz	12	- +5V	Rot

ATX

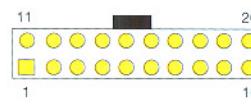Kabelstecker, Sicht von vorn auf die Kontakte




Pin	Funktion	Kabelfarbe	Pin	Funktion	Kabelfarbe
1	- +3,3V	Orange	11	- +3,3V	Orange
2	- +3,3V	Orange	12	- -12V	Blau
3	- Masse	Schwarz	13	- Masse	Schwarz
4	- +5V	Rot	14	- PS-ON	Grün
5	- Masse	Schwarz	15	- Masse	Schwarz
6	- +5V	Rot	16	- Masse	Schwarz
7	- Masse	Schwarz	17	- Masse	Schwarz
8	- Power OK	Grau	18	- -5V	Weiß
9	- +5V STB	Violett	19	- +5V	Rot
10	- +12V	Gelb	20	- +5V	Rot


PC-Stromversorgung

Kabelstecker, Sicht von vorn auf die Kontakte

5,25"-Stecker

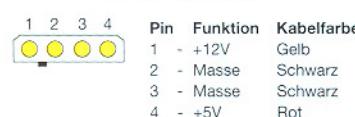


3,5"-Stecker

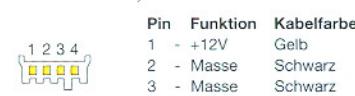


PC-Technik

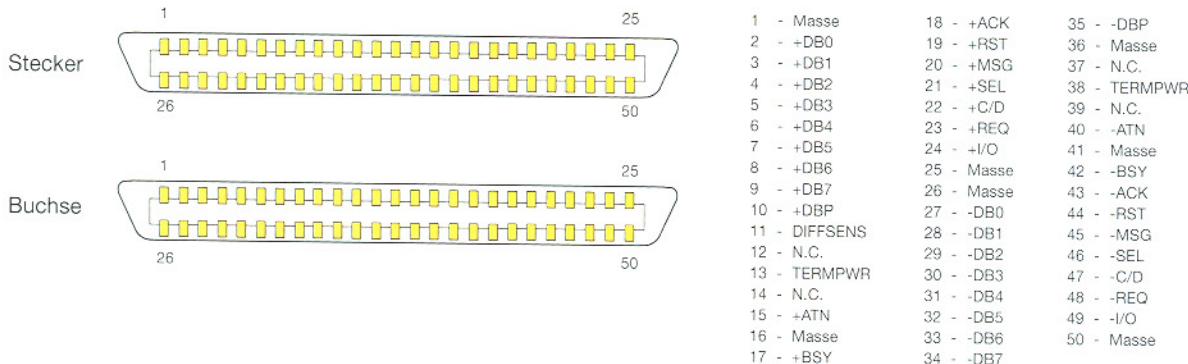
SCSI-Schnittstelle, 50-pol. Amphenol
Stecker und Buchse, Sicht auf Lötanschlüsse




Compact-Flash, Sicht von vorn

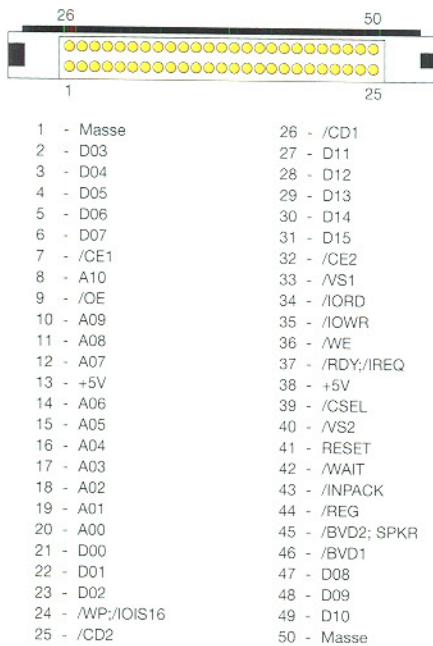

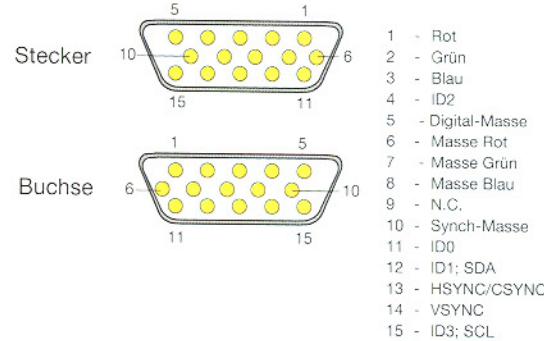VGA-Schnittstelle
Stecker und Buchse, Sicht auf Lötanschlüsse





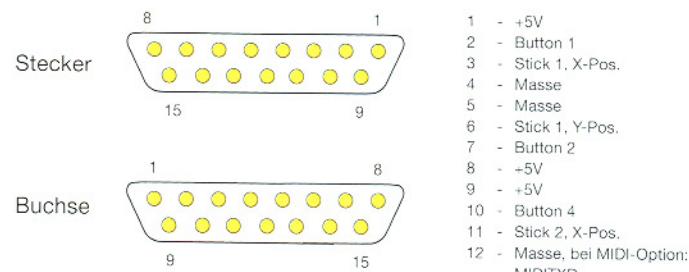Gameport, DB 15
Stecker und Buchse, Sicht auf Lötanschlüsse



Netzwerkanschluss RJ 45

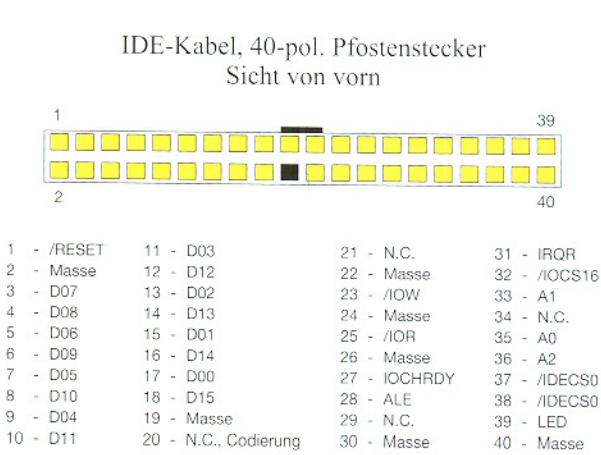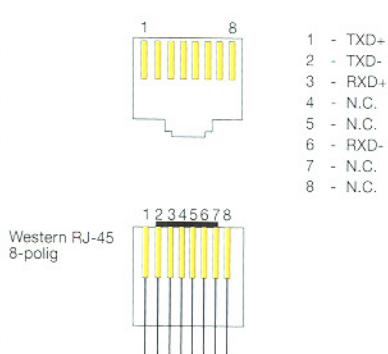
Buchse: Sicht von vorn
RJ-45-Stecker: Aufsicht von oben,
Rastklinke unten



Telekommunikation


TAE-System

Stecker/Dose, Sicht von vorn

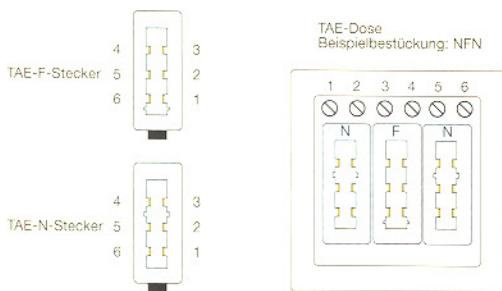

Western-System

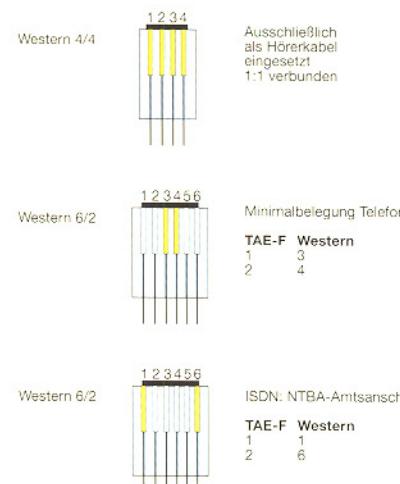Aufsicht auf Stecker von oben, Rastklippe unten




ISDN-Anschlüsse

IAE/UAE,


Dose: Sicht von vorn

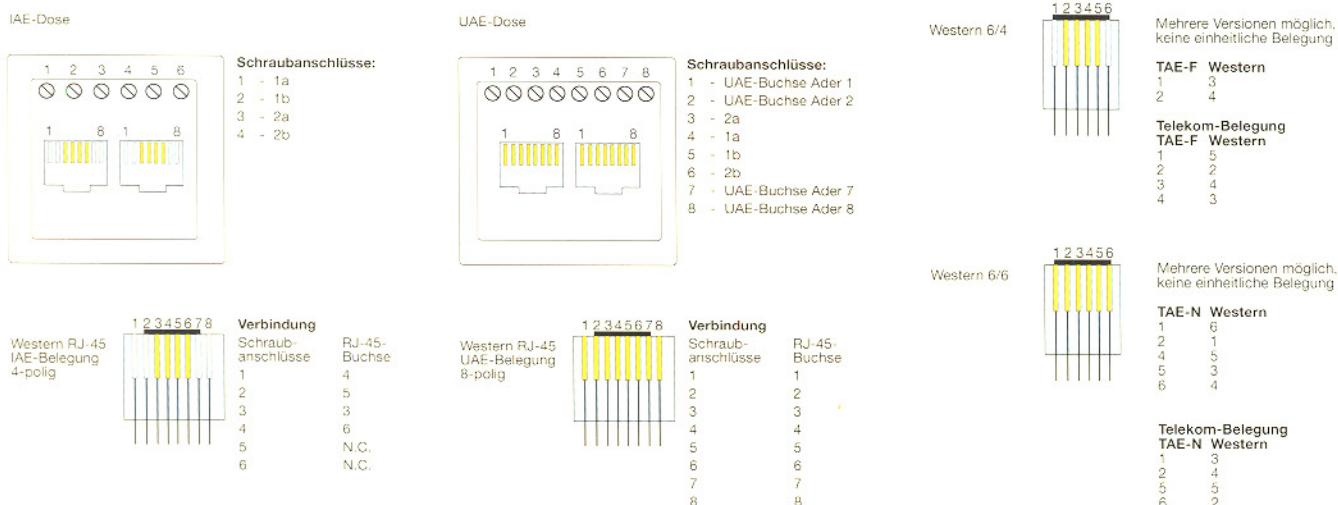RJ-45-Stecker: Aufsicht von oben, Rastklippe unten




Kfz-Anwendungen

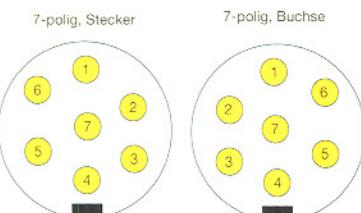Anhängeranschluss, Sicht auf Anschlüsse von hinten



- | | |
|---------|---------------------|
| 1 - L | Blinker links |
| 2 - 54g | Nebelschlussleuchte |
| 3 - 31 | Masse |
| 4 - R | Blinker rechts |
| 5 - 58R | Schlusslicht rechts |
| 6 - 54 | Bremseleuchte |
| 7 - 58L | Schlusslicht links |

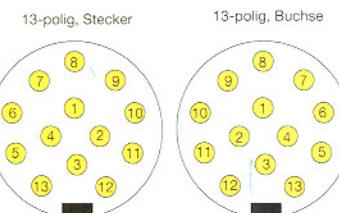

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 - Blinker links | 8 - Rückfahrlicht |
| 2 - Nebelschlussleuchte | 9 - Batterie +12V |
| 3 - Masse für Kontakte 1 bis 8* | 10 - Batterie +12V, geschaltet |
| 4 - Blinker rechts | 11 - Frei verwendbar |
| 5 - Schlusslicht rechts | 12 - Frei verwendbar |
| 6 - Bremseleuchte | 13 - Masse für Kontakte 9 bis 12 |
| 7 - Schlusslicht links | * Nicht mit 13 verbinden! |



Nicht mehr ohne Platte - Digitale Videorecorder

Sie werden in absehbarer Zeit wohl die VHS-Kassette ganz verdrängen - die Digitalrecorder mit Festplatte und DVD-Brenner sind auf dem Vormarsch. Wir geben einen Überblick über Technik, Ausstattung, Funktionen und Geräteangebot.

Weg vom Band

Der Videorecordermarkt ist im Umbruch begriffen - digitale Medien machen dem guten alten Videoband langsam, aber sicher Boden streitig. Die entsprechenden Recorder speichern Video- und Tonaufnahmen auf Festplatten oder DVD-Medien der unterschiedlichsten Ausführung. Und dies in digitaler Qualität. Für eine gewisse Zeit wird sich der Bandrecorder sicher noch halten - denn der Besitzer eines

reinen Festplattenrecorders muss, will er Aufnahmen dauerhaft archivieren, diese auf ein anderes Medium überspielen, denn der Festplattenplatz ist bekanntlich begrenzt. Schritt für Schritt erobert hier aber der DVD-Recorder das Terrain der Archivierung. Das Argument der mehrfachen Bespielbarkeit der Videokassette hat mit dem Erscheinen der DVD-RAM, die bis zu 100.000mal wieder bespielbar ist, ebenfalls ausgedient.

Allein die derzeit noch relativ hohen Preise, auch der DVD-Medien, verhindern

noch den Durchbruch auf breiter Front, aber aufzuhalten ist der Trend wohl kaum noch...

Digitale Tausendsassas

Etwas schwierig ist es, den Überblick zu bekommen, was es für Recordertypen derzeit gibt. Beim Bandrecorder war die Sache einfach - er enthielt ein mehr oder minder aufwändiges Bandlaufwerk mit zughöriger Elektronik und üblicherweise einen TV-Tuner. Einfach an die Antenne

bzw. den Kabelanschluss angeschlossen - fertig! Für das Aufnehmen von Satelliten-Programmen ist ein Sat-Receiver erforderlich, der seine A/V-Signale über einen A/V-Anschluss des Videorecorders einspeist.

Bei den digitalen Recordern hingegen gibt es die verschiedensten Ausführungen, man muss sich also vor dem Kauf genau klarmachen, was man will. Denn es gibt einerseits sowohl Recorder mit TV-Tuner für den normalen Antennen-/Kabelanschluss als auch solche mit DVB-S-Tuner, das heißt, für den digitalen Satellitenempfang. Hier gelangen dann die ausschließlich digitalen Daten direkt ohne Qualitäts-einbuße auf das Aufnahmemedium.

Dieses erfordert die nächste Entscheidung. Es gibt sowohl reine Festplattenrecorder, die Ton und Bild auf eine integrierte Festplatte aufzeichnen als auch DVD-Recorder, die die Signale auf einmal oder mehrfach beschreibbaren DVDs speichern. Aber auch Kombinationsgeräte sind verfügbar, etwa Festplatte/integrierter Bandrecorder oder Festplatte/DVD-Recorder. Und schließlich gibt es auch die praktische Kombination von DVD-Player und Festplattenrecorder in einem Gehäuse. Alle diese Kombinationen wollen wir folgend, mit dem Modellstand und Preisen (UVPs der Hersteller, Straßenpreise besonders bei höherpreisigen Modellen erheblich darunter und ständig fallend) Ende 2002, vorstellen.

Gleichzeitig aufnehmen und abspielen

Natürlich bieten digitale Recorder ganz andere Möglichkeiten, als man sie selbst von hochwertigen Bandrecordern kennt.

Besonders die vielfältigen Funktionen des so genannten Time-Shiftings bei Festplattenrecordern wird man nicht mehr missen wollen. Jeder kennt es: Man sieht sich eine Fernsehsendung an, da klingelt das Telefon und nach dem Gespräch ist „der Faden weg“ - es fehlt einem ein mehr oder minder langes Stück.

Mit Time-Shifting verpasst man in diesem Falle nichts mehr. Der Digitalrecorder zeichnet die laufende Sendung im Hintergrund auf der Festplatte auf. Klingelt das Telefon, markiert man nun per einfacher Pausenfunktion die Stelle, an der man unterbrochen wurde. Die Aufzeichnung läuft indes weiter. Nach Ende des Telefonats startet man ganz einfach die Wiedergabe und kann an der Stelle weitersehen, an der unterbrochen wurde. Dabei zeichnet der Recorder weiter die aktuell ausgestrahlte Sendung im Hintergrund auf und man kann die gesamte Sendung, zeitversetzt, zu Ende sehen (Abbildung 1). Diese Funktion kann man auch sehr gut ausnutzen, um lästige Werbeblöcke auszublenden.

Hier lässt man die Aufzeichnung zum Beginn der Sendung starten und beginnt mit dem Anschauen der Aufzeichnung etwas später, z. B. eine halbe Stunde. Dann kann man per Zeitraffer bzw. der oft verfügbaren 1-Minuten-Sprungfunktion die Werbepausen überspringen und so den Film nahezu ohne Unterbrechung sehen. Die per Time-Shift erreichbaren Zeitpuffer sind jedoch sehr unterschiedlich, sie können von 30 s bis zu einigen Stunden je nach Gerät reichen.

Aber die Festplattentechnik kann noch mehr. Sie bietet die Möglichkeit, eine Aufzeichnung anzusehen und gleichzeitig eine andere Sendung aufzunehmen. Und bei Kombigeräten sind natürlich beide Medien gleichzeitig und unabhängig nutzbar. Schließlich sind auch die Möglichkeiten für Zeitlupen, Zeitraffer und Hochgeschwindigkeits-Suchlauf erheblich gegenüber den Bandrecordern erweitert. So kann man etwa in 10 Sekunden durch eine Stunde Aufnahme „spulen“, Zeitlupen vor- und rückwärts, bis in den Einzelbildmodus, ausführen lassen und vor allem schnell zwischen den Einzelaufnahmen auf dem Medium navigieren.

Nervenaufreibende Suchvorgänge, z. B. nach Anfängen wie beim Bandrecorder entfallen hier dank elektronischer Indexierung. Und nicht zuletzt wird auch die auto-

matische Aufnahme von Sendungen einfacher. Zum einen sind auf einer Festplatte je nach deren Größe und gewünschter Aufzeichnungsqualität bis zu 45 Stunden (80 GByte) aufzuzeichnen und zum anderen sind auch Sonderfunktionen wie etwa die wöchentliche automatische Aufnahme einer Sendung am immer gleichen Sendeplatz usw. möglich.

Apropos Aufzeichnungsqualität. Die meisten Recorder bieten dank integrierter MPEG-2-Kompression die Aufzeichnung verschiedener Qualitätsabstufungen. Die reichen von HQ/XP mit 9,5 MBit/s (entspricht 720 x 576 Pixeln, „Digitalqualität“) bis herab zu 1,7 MBit/s (352 x 288 Pixel). Man kann also den zur Verfügung stehenden Festplattenspeicher bzw. die DVD sehr variabel nutzen.

Sollen die aufgezeichneten Daten auf z. B. eine Videokassette überspielt werden, ermöglichen die meisten Recorder einen komfortablen Schnitt des Materials. Die gewünschten Szenen werden einfach auf dem integrierten Schnittcomputer in die gewünschte Reihenfolge gebracht und dann ohne Umschnittverluste überspielt. Die Ausgabe von Daten kann bei einigen Modellen direkt digital (außer bei mit Macrovision geschütztem Videomaterial) über VGA-Ausgänge, mitunter sogar mit Progressive Scan (Vollbildausgabe in einem Schritt statt zweier zeitlich verschobener Halbbilder) erfolgen. Ansonsten findet man die üblichen Schnittstellen wie SCART (RGB/Composite), S-Video oder Composite.

Die DVD-Recorder ermöglichen, sofern sie das Format lesen können, auch die komfortable Vorführung von Photo-CDs als Diaschau. Andere Typen dagegen erlauben die Aufnahme und das Abspielen von MP3-Files auf der Festplatte oder das Einspielen von Daten per USB-Schnittstelle. An diese wird dann ein Media-Kartenleser, z. B. für MMC oder CF bzw. eine Digitalkamera direkt angeschlossen und die Bilder sind ohne Computer einfach archivierbar.

TV-Übertragung

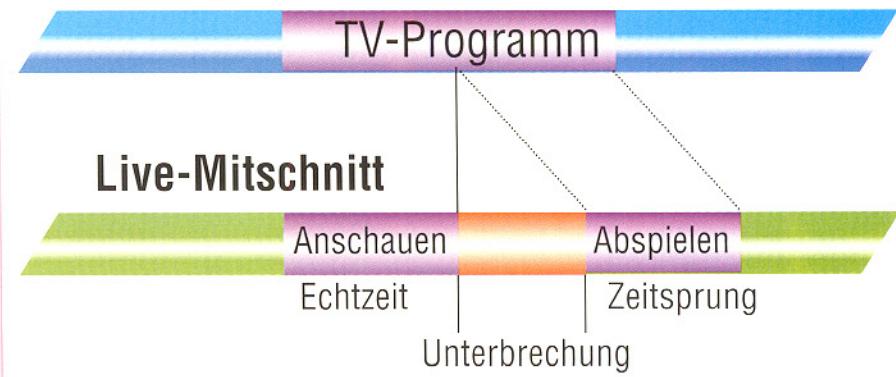


Bild 1:
So funktioniert Time-Shifting:
Das laufende Programm anhalten
und nach der Unterbrechung einfach
weitersehen - der Recorder zeichnet
gleichzeitig im Hintergrund weiter auf.
Grafikidee: JVC

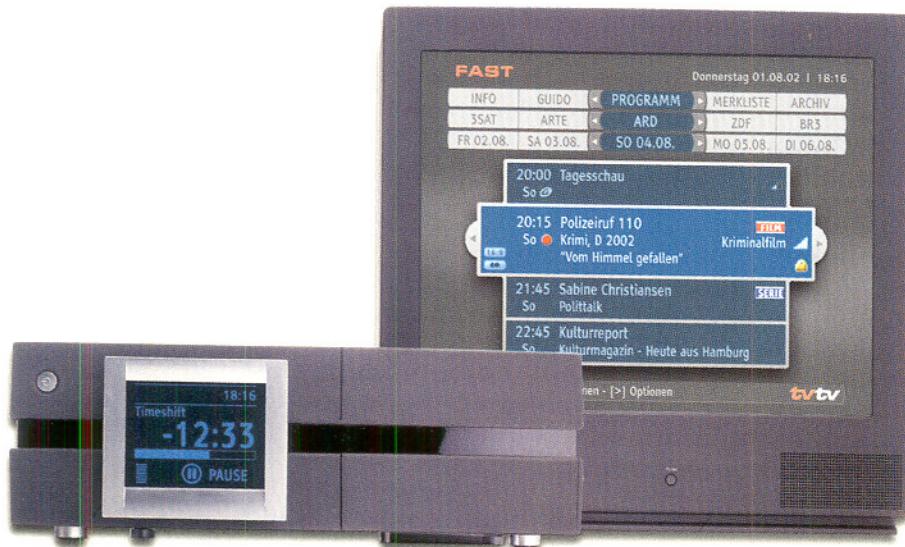


Bild 2: Prämiertes Design von außen, innen ein komfortabler Festplattenrecorder, der sogar per Internet programmierbar ist. Bild: Fast TV Server AG

Warum nicht gleich ein PC?

Womit wir bei der Frage angelangt wären, warum man nicht gleich einen regulären, oft schon vorhandenen PC als digitalen Videorecorder nutzt. Das ist prinzipiell möglich und wird in der professionellen Bildbearbeitung, in der Studiotechnik und von Überwachungssystemen bereits seit langem praktiziert. Zudem bieten Computer Möglichkeiten, die die normalen Recorder nicht aufweisen, z. B. das Konvertieren von Formaten, das Lesen und Beschreiben vieler Formate und durch die Anbindung an das Internet auch äußerst komfortable Aufzeichnungsoptionen.

Dennoch sprechen eine Reihe von Nachteilen gegen die Nutzung im normalen Heimbereich. Um DVD-Qualität zu erzielen, ist ein sehr leistungsfähiges System ab 2 GHz notwendig. Das macht dann auch, selbst, wenn es gut gedämmmt ist, erheblichen Krach, der den Videogenuss sicher verleidet. Zwar sind auch Festplattenrecorder nicht ganz leise, stören aber weit weniger als ein üblicher PC.

Dann bleibt ein PC eben ein PC: eine

meist große graue Kiste, die den Unmut der ordentlichen Dame des Hauses erregt, viele Kabel, eine Tastatur und einen Bildschirm um sich herum versammelt und meist alles andere als ein Designwunder ist. Und schließlich sprechen gegen den PC die gegenüber Stand-alone-Geräten umständliche Bedienung sowie das unter dem Stress einer Echtzeit-Videoaufzeichnung nicht immer stabil arbeitende Betriebssystem, das eine Videoaufzeichnung eben abrupt durch Absturz unterbrechen kann. In anderen Arbeitsbereichen, etwa der Videoüberwachung oder am Schnittplatz ist der PC genau richtig eingesetzt, werden hier doch andere Kriterien belastet.

Recorder für Analogempfang

Diese Recorder entsprechen in ihren Funktionen noch am ehesten dem herkömmlichen Bandrecorder. Ein Analog-TV-Tuner empfängt Antennen- und Kabelfsignale und die Aufnahme erfolgt nach interner Digitalisierung der Ton- und Bildsignale im MPEG-2-Verfahren auf eine Festplatte oder eine DVD. Natürlich darf man hier bei der Wiedergabe keine DVD-Qualität erwarten, da der analoge Übertra-

gungsweg diesen Kriterien nicht gerecht wird. Zur großen Form laufen diese Recorder aber auf, wenn man einen vorhandenen digitalen Sat-Receiver oder eine andere Signalquelle anschließt, die die Bildsignale direkt per RGB, S-Video oder Composite-Signale abgibt. Dann sieht man den Qualitätsvorsprung etwa im Vergleich mit S-VHS deutlich. Gegenüber den digitalen Empfangsteilen verfügen diese Recorder über die vom Bandrecorder gewohnten Aufnahmeprogrammierungshilfen VPS und ShowView.

Als reine Festplattenrecorder sind hier beispielhaft die beiden Modelle der Fast TV Server AG zu nennen (Abbildung 2), die mit 80 (ca. 1000 Euro) bzw. 160 GByte-Festplatten (ca. 1500 Euro) bestückt sind und zunächst durch ihr besonderes Design mit einem integrierten Mini-Bildschirm auffallen. Besonderen Wert hat man hier übrigens auf die einfache Programmierbarkeit über das integrierte EPG (das ja sonst der digitalen Übertragung vorbehalten ist), gelegt. Hier nutzt man die in der vertikalen Austastlücke vieler Sender untergebrachten Programmvorschauadaten für mehrere Tage. Die gewünschte Sendung wird hier einfach angewählt und dann au-

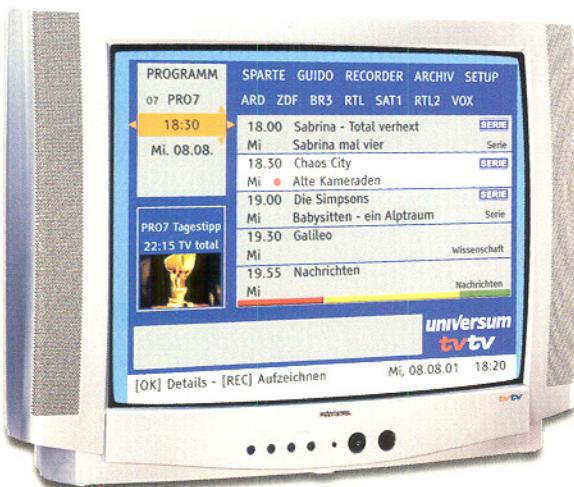


Bild 3:
Hier ist der Festplattenrecorder schon drin - der Universum FT-HDD 8123 beherbergt die Technik des Fast-Recorders. Über einen zweiten Tuner ist unabhängiges Fernsehen möglich. Bild: Fast TV Server AG

Bild 4:
Zeichnet auch auf DVD-RAM
auf und verfügt hier sogar über
Time-Shift - Panasonic DMR-E30.
Bild: Panasonic



tomatisch aufgenommen. Der TVS 200 ermöglicht sogar die Fernprogrammierung per Internet.

Die gleiche Technik, allerdings mit 40 GByte-Festplatte, steckt im Universum FT-HDD 8123 (Abbildung 3), der von Quelle für ca. 1000 Euro vertrieben wird. Hier hat man den Festplattenrecorder bereits im Fernsehgerät (Bilddiagonale 66 cm) integriert und so eine geradezu ideale Kombination geschaffen. Dazu kommt ein zwei-

ähnlich wie eine Festplatte in Sektoren aufgeteilt) ist Time-Shifting (Wiederholung der letzten 30 Sekunden) möglich. In der höchsten Aufzeichnungsrate erreicht der Recorder mit 9,5 MBit/s fast DVD-Qualität, hier ist auf einer 4,7 GByte-DVD die Aufzeichnung von einer Stunde je Seite möglich. In der niedrigsten Qualitätsstufe (1,7 MBit/s) finden sogar 6 Stunden Bild- und Tonmaterial auf einer Scheibe Platz. Apropos Ton: Die Aufzeichnung kann in

Ein weiterer namhafter Vertreter bei DVD-Recordern ist Philips. Die Firma ist gleich mit mehreren Modellen in verschiedenen Preisklassen auf dem Markt. Das Spitzenmodell heißt DVDR 1000 MkII (Abbildung 5), zeichnet auf DVD+RW (wiederbeschreibbar) und DVD+R (einmal beschreibbar)-Medien auf. Diese Medien sind zwar eine Spezialität des DVD-Konsortiums um Sony, Philips und Co. (leider konnte man sich bei den DVDs bis heute nicht auf einen Standard einigen), laufen aber dennoch auf fast allen DVD-Playern.

Der Recorder verfügt als herausragendes Merkmal über die Option „Progressive Scan“ und den entsprechenden VGA-Ausgang und stellt so ein ideales Ansteuermedium zum Fernsehen per Projektor oder Plasmabildschirm dar. Er erreicht eine Aufzeichnungsrate von 9,5 MBit/s für eine Stunde Aufzeichnung, zeichnet Ton auch in Dolby Digital 2.0 auf und kostet etwa 1800 Euro.



Bild 5: Gibt auch Bilder im „Progressive Scan“-Mode aus: Philips DVD-Recorder DVDR 1000 MkII. Bild: Philips

ter Tuner, der das Sehen einer Sendung und das gleichzeitige Aufzeichnen einer anderen Sendung erlaubt. Solch einer Kombination könnte tatsächlich die Zukunft gehören, zumal sie sich nach Aussage von Quelle in großen Stückzahlen verkauft.

Der Recorder erreicht eine Bildaufzeichnungsrate von maximal 6 MBit/s, die für 12 Stunden Aufnahme auf die interne Festplatte ausreichen.

Ein Vertreter der DVD-Recorder-Klasse ist der Panasonic DMR-E30 (Abbildung 4). Er zeichnet je nach DVD-Medium 4,7 (einseitig) bzw. 9,4 (doppelseitig) GByte auf. Die Aufnahme ist auf DVD-R und DVD-RAM möglich, die bis zu 12 Stunden Datenspeicherung erlauben. Durch die Besonderheiten des DVD-RAM-Aufzeichnungsverfahrens (hier wird das Medium

Dolby Digital 2.0 erfolgen, sodass man nun tatsächlich auch tomäßig mitten im Geschehen sitzen kann. Der Recorder kostet etwa 900 Euro.

Recorder mit Digital-Sat-Receiver

Diese Recorder zeichnen die von einem Digital-Empfangsteil per Sat-Antenne auf-



Bild 6: Klassiker: Unterstützt die Multimedia-Plattform OpenTV von ARD und RTL - Digi-Sat-Receiver mit Festplattenrecorder Nokia Mediastreamer 9902 S. Bild: Nokia



Bild 7: Mit Analog-/Digital-Doppeltuner und integriertem Festplattenrecorder: Echostar DVR-7000 HDD. Bild: Echostar.

genommenen Satellitensignale direkt ohne jede Umwandlung auf eine integrierte Festplatte auf. Alle hier vorgestellten Empfänger verfügen zudem über einen bzw. mehrere CI-Karten-Slots (CI-Common Interface, nimmt ein Decodermodul mit eingeckter Chipkarte für Pay-TV auf) und sind damit auch für das Bezahlfernsehen gerüstet.

Natürlich ist hier die Bildqualität gegenüber den Analog-Tunern deutlich besser, die jeweilige maximale Bitrate des MPEG-Datenstroms vom Satelliten wird voll ohne Verluste wiedergegeben. Durchweg werden diese Recorder mit Festplatten unterschiedlicher Kapazität zwischen 40 und 80 GByte bestückt, die bei voller Bitrate Aufzeichnungszeiten zwischen 10 und 20 Stunden zulassen. Das Überspielen auf andere Medien erfolgt allerdings, wie auch bei den Analog-Recordern, ausschließlich über die herkömmlichen Analog-Schnittstellen S-Video, RGB-Scart oder Composite.

Das Angebot ist hier bereits sehr groß, ist doch der digitale Satellitenempfang das Segment mit der derzeit am schnellsten steigenden Entwicklung im Markt. Unsere Beispiele stellen daher auch hier nur einen Querschnitt vor allem durch verschiedene Preis- und Ausstattungsklassen dar.

Mit Preisen zwischen ca. 600 und 700 Euro zählt der bereits bewährte und ausgereifte

reifte Nokia Medimaster 9902 S (Abbildung 6) zu den preiswerten Geräten am Markt. Er sticht mit besonders einfacher Bedienung hervor, verfügt über eine 40-GByte-Festplatte und einen CI-Steckplatz. Der elektronische Programmführer ermöglicht das einfache Programmieren und das Betriebssystem OpenTV eröffnet die Nutzung des interaktiven OpenTV-Systems von ARD und RTL. Hervorzuheben ist der Antennenrotor-Steuerausgang für die automatische Ausrichtung der Antenne auf mehrere Satelliten.

Ein Vertreter der nächst höheren Preis-klasse ist der mit gleich zwei Tunern, ei-nem analogen und einem digitalen, ausge-stattete DVR-7000 HDD von Echostar (Abbildung 7). Typisch für Echostar-Re-ceiver glänzt auch dieser Receiver mit Top-Empfangsleistungen - und dass man Ana-log-Empfang von Zeit zu Zeit dennoch benötigt, hat uns die letzte Fußball-WM ja anschaulich bewiesen...

Als Besonderheit ist hier neben der grafisch aufwändig gestalteten Bedienoberfläche die Möglichkeit zu nennen, über einen USB-Port MP3-Files von einem PC aus zu überspielen und den 40 GByte-Festplattenrecorder dann als MP3-Player für bis zu 500 Songs zu nutzen - sehr praktisch und dem Begriff „Multimedia-Gerät“ wirklich gerecht werdend.

Gleich mit 80-GByte-Firewire-Festplatte

kommt eines der Flaggschiffe der Szene, der Panasonic NV-HDB 1 (Abbildung 8) ins Haus. Herausragend sind nicht nur das Design und die enorme Festplattenkapazität, sondern auch der Bedienkomfort. Hier hat man besonderen Wert auf eine übersichtliche Bedienoberfläche gelegt - ein nicht bei allen Herstellern gut gelöstes Unterfangen. Für die bequeme Aufzeichnung hat Panasonic das Premium EPG (Electronic Programme Guide)-System integriert, eine dynamische und vollautomatisierte elektronische TV-Programmzeitschrift. Diese ermöglicht eine 14-tägige Programmvorstellung von 50 deutschsprachigen Sendern inklusive Hintergrundinformationen zu den Sendungen, Tagestipps mit Szenenbild, Anfangszeiten, Länge der Sendung, Genre bis hin zur Kurzbeschreibung der Sendungen. Zudem wird dieses System täglich zentral aktualisiert - was längst nicht alle Sender in ihrem eigenen EPG tun. Die UVP des Panasonic-Gerätes beträgt ca. 1000 Euro.

Universal-Genies - die Kombi-Geräte

Wenn auch nicht ganz billig, so stellen Kombinationsgeräte für viele Interessenten dennoch das Nonplusultra dar, verbinden sie doch die Funktionalität gleich mehrerer Geräte miteinander.

Nahezu legendär dürfte inzwischen der Kombi-Recorder mit Festplatte und S-VHS-Bandlaufwerk sein - der HM-HDS1 von JVC (Abbildung 9). Der mit einer UVP von ca. 1600 Euro deklarierte Kombirecorder vereinigt einen Festplattenrecorder mit einer 40-GByte-Festplatte, einen Analog-TV-Tuner und ein S-VHS-Bandlaufwerk in einem Gehäuse. Somit ist



Bild 8: Panasonics NV-HDB1 ist ein elegant gestylter Digital-Sat-Receiver mit integrierter 80-GByte-Festplatte für bis zu 45 Stunden Aufzeichnung.
Bild: Panasonic



Bild 9: Für den gleitenden Schnitt zwischen alter und neuer Technik - der HM-HDS1 von JVC birgt ein Festplatten- und ein S-VHS-Laufwerk in einem Gerät. Bild: JVC

ein direktes Archivieren der per Festplatte aufgenommenen Daten auf Band möglich. Natürlich kann auch sofort wie gewohnt auf Band aufgenommen werden, beide Laufwerke sind auch parallel nutzbar. Die Archivierung wird durch ein Indexsystem erleichtert, das auch eine Indexierung und automatische Suche auf Bandkassetten erlaubt, die mit dem Gerät aufgezeichnet worden sind. So entfällt hier also das umständliche Spulen bei der Suche nach Inhalten auf Kassette. Natürlich unterstützt ein integriertes Schnittsystem das einfache Sortieren der Festplattenaufnahmen (Ausblenden von Werbeblocks) vor dem Überspielen aufs Band. Schließlich ist auch ein Kopieren von Kassette auf Festplatte möglich.

Die auf die Festplatte aufzuzeichnende Bitrate beträgt hier 6,4 MBit/s, damit passen 14 Stunden Aufzeichnung auf die Festplatte.

Eine weitere interessante Kombination stellt der Festplatten-DVD-Recorder DMR-HS2 von Panasonic dar (Abbildung 10). Er vereinigt die Vorteile eines Festplattenrecorders mit denen eines DVD-Recorders. Während mit dem Festplattenrecorder (40 GByte, Bitrate bis 9,5 MBit/s für 8,5 Stunden Aufzeichnung) alle Features dieser Gattung wie volles Time-Shifting und die einfache Editierbarkeit der Aufnahmen vor der Archivierung auf ein anderes Medium zur Verfügung stehen, bietet der DVD-Recorder die einfache Langzeitarchivierung der Aufnahmen auf DVD-RAM und DVD-R. Auch hier steht der umgekehrte Weg von der DVD auf die Festplatte zur Verfügung. Die Tonaufzeichnung kann in Dolby Digital 2.0 erfolgen und für das direkte Einlesen von Digitalkamera-Daten steht ein PCMCIA-Steckplatz zur Verfügung. Die interessante Kombination soll laut UVP ca. 1500 Euro kosten.

Ein weiteres interessantes Kombinationsgerät, das das TV-Rack wieder um eine Gerätekomponente entlasten kann, kommt aus dem Hause Thomson.

Dessen DTH-7000 (Abbildung 11) beherbergt einen Festplattenrecorder mit einer 40 GByte großen Festplatte (Bitrate bis zu 8 MBit/s, für 18,5 h Aufnahme) und

einen DVD-Player. Beide Geräte sind über die Buchsenkombinationen extern verbindbar. Daneben ist ein TV-Tuner integriert. Die Festplatte kann neben den normalen A/V-Aufnahmen aber auch JPEG-Bilder und MP3-Files aufzeichnen, die entweder von einer entsprechenden CD (Foto-/MP3-CD) im DVD-Player abgespielt oder über einen USB-2.0-Anschluss eingespeist werden. Dies kann per entsprechendem Adap-

die Welt der Digitalrecorder beenden. Festzustellen bleibt, dass bereits jetzt, wo diese Technik noch in ihren Anfängen steckt, beachtliche Leistungen und Features verfügbar sind, die auch das mühsame Hantieren mit der alten Videokassette ganz schnell vergessen lassen.

Und da die Preise im Sinkflug sind, wird hier wohl auch, ähnlich wie es Ende 2002 beim Boom der DVD-Player zu verzeich-

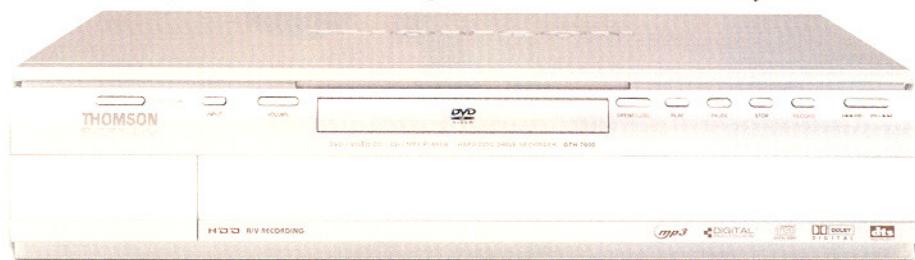


Bild 11: Der Thomson DTH-7000 vereinigt einen analogen TV-Tuner, einen 40-GByte-Festplattenrecorder und einen DVD-Player in einem Gehäuse. Bild: Thomson


ter von mobilen Medien wie CF oder Smart-Media erfolgen oder direkt z. B. aus einer Digitalkamera. Die schicke und praktische Kombination kostet etwa 900 Euro.

Damit wollen wir unseren Exkurs durch

nen war, bald ein Ansturm auf die neuen, komfortablen Recorder einsetzen, die uns dank kleiner Zeitreisen auch weniger an die festen Sendetermine der Fernsehsender binden... **ELV**



Bild 10: Praktische Kombination aus Festplatten- und DVD-Recorder - Panasonic DMR-HS2. Bild: Panasonic

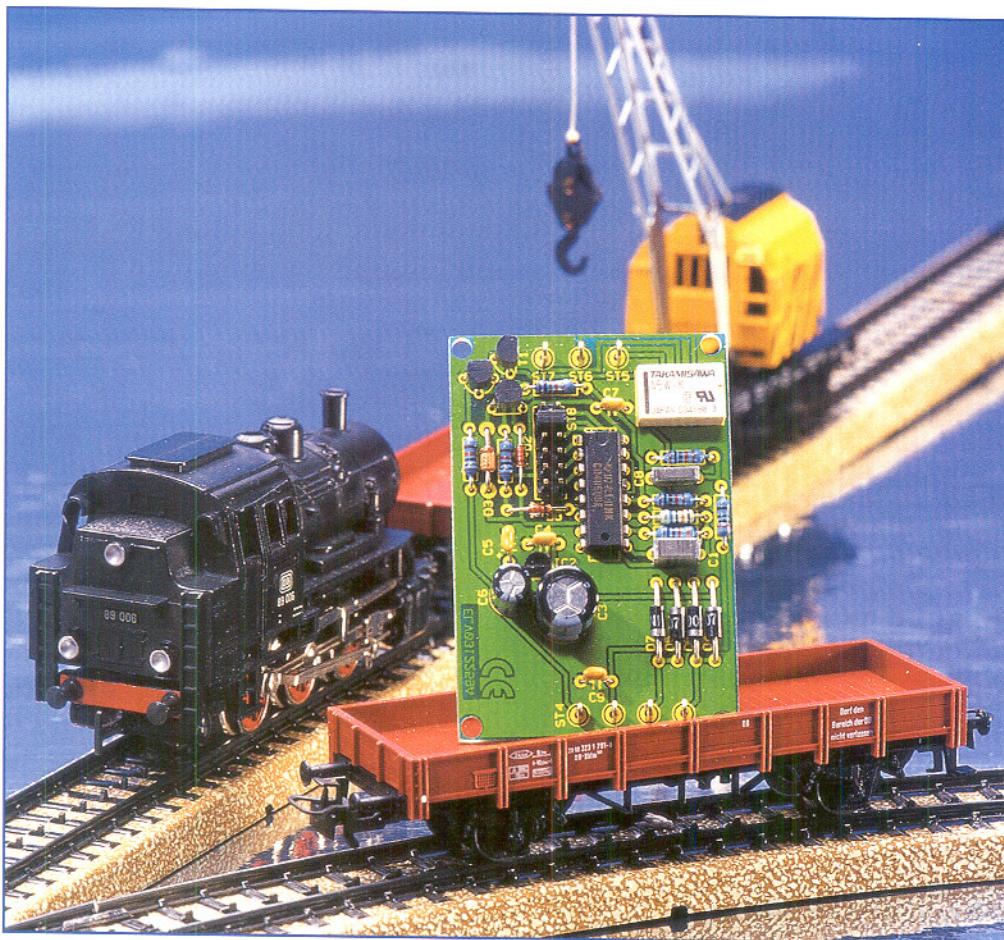

Modellbahn- Aufenthalts-Timer MAT 6

Vorbildgerecht soll es selbst auf der kleinsten Modellbahnanlage zugehen.

Dazu gehört natürlich auch die „naturgetreue“ Bewegung der Schienenfahrzeuge in all ihren Facetten - wie eben auch der dem Vorbild entsprechende Halt im Bahnhof für den Fahrgastwechsel. Wir stellen einen kleinen systemunabhängigen Automatikbaustein vor, der für das automatische Anhalten des Zuges im Bahnhof für eine einstellbare Zeit sorgt.

Faszination Modellbahn - noch perfekter!

Die Modellbahn ist, vor allem jetzt im Winter, wenn es draußen stürmt und regnet, für viele Menschen das ideale Hobby. Und eigentlich ist solch eine Anlage nie- mals fertig, es finden sich immer Aufgaben zur Erweiterung und Komplettierung. Das Ziel der Arbeit ist es, eine möglichst schö- ne und vor allem originalgetreue Modell- Landschaft zu schaffen, in der die zugehö-

rigen Züge über die eingebetteten Schie- nensysteme rollen. Eine solch komplete Modellbahn-Anlage fasziniert jeden Be- trachter, wenn die Züge wie von „Geister- hand“ gesteuert durch die Landschaft fah- ren.

Es gibt zahlreiche unterschiedliche Mög- lichkeiten, um eine Modellbahn zu steu- ern, da es auch viele unterschiedliche Her- steller gibt, die jeweils mit Ihrem eigenen System arbeiten. Bei den meisten dieser Systeme werden heute die Züge, Weichen und anderen Elemente digital gesteuert.

Hierfür sind dann aber auch entsprechend mit Decodern ausgestattete Lokomotiven,

Technische Daten:

Abmessungen (L x B): 67 x 46 mm
Spannungsversorgung: .. 12 - 15 V DC

oder AC

Maximale Stromaufnahme: 40 mA


Schaltkontakt (Relais): 30 V AC/0,5 A

bzw. 30 V DC/1 A

Schaltzeiten: 1,3 s; 2,6 s; 5,1 s; 20,5 s;

41 s; 82 s

Bild 1: Schaltbild des Modellbahn-Aufenthalts-Timers

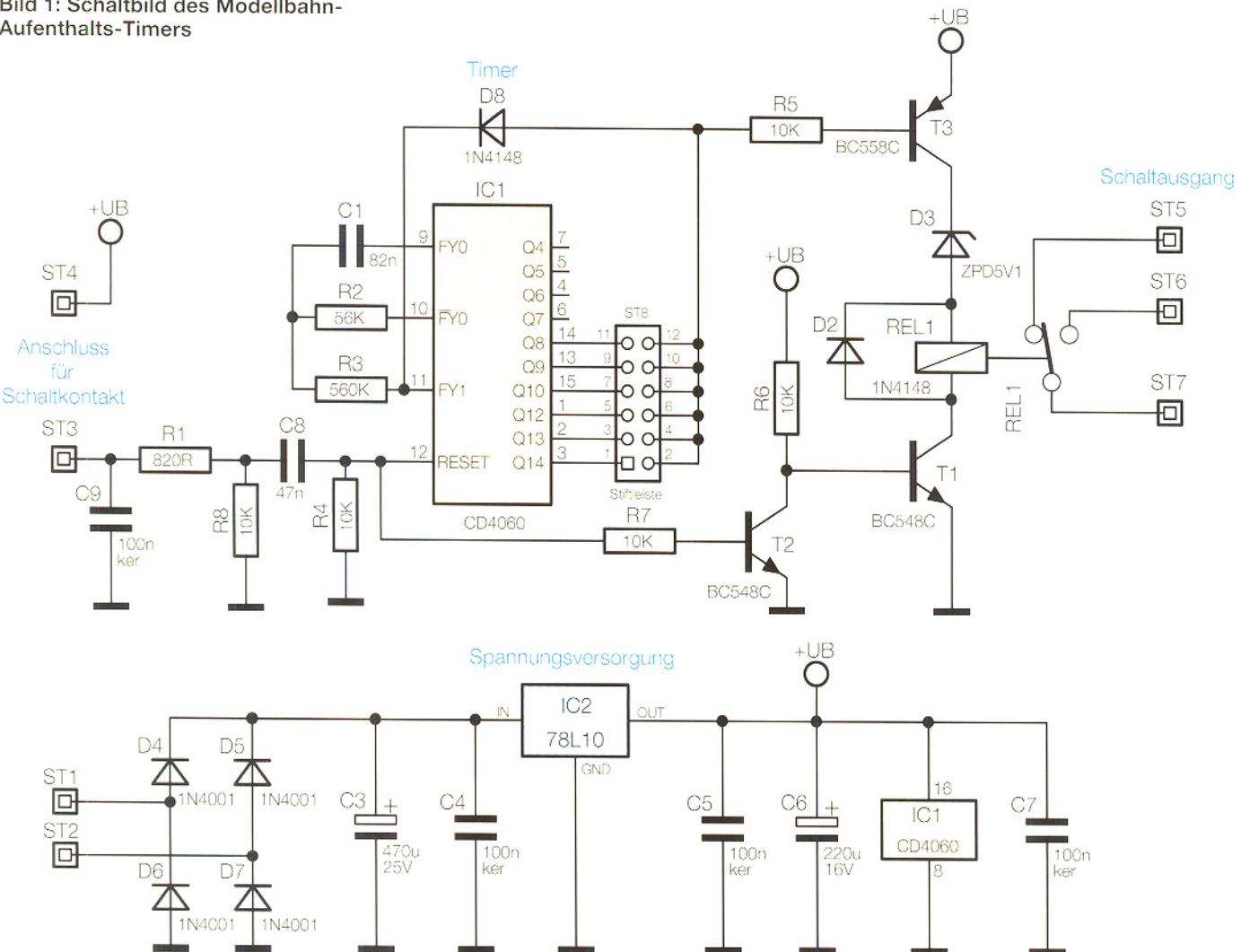

Weichen usw. notwendig, die die Daten des Steuerrechners auswerten und somit die Befehle ausführen können. Mit einem solchen System sind komplexe Abläufe selbst in sehr großen Anlagen steuerbar. Für kleinere Modellbahn-Anlagen lohnt sich der Kauf einer umfangreichen digitalen Steuerung in vielen Fällen nicht, da hier der Anschaffungspreis in keinem Verhältnis zu den genutzten Funktionen steht.

Um trotzdem nicht auf entsprechende Funktionen verzichten zu müssen, greifen viele Modellbahner auf kleine, oft selbst entwickelte elektronische Schaltungen zurück, mit denen dann die gewünschte Funktion realisierbar ist.

Die hier vorgestellte Schaltung steuert den Aufenthalt eines Zuges im Bahnhof. Sobald der Zug die gewünschte Position im Bahnhof erreicht hat, wird ein kleiner Taster, ein Reed-Kontakt o. ä. ausgelöst und die Fahrspannung des Gleises abgeschaltet. Nach einer voreinstellbaren Zeiterfolgt dann das automatische Wiedereinschalten der Fahrspannung. Damit simuliert man den Aufenthalt des Zuges im Bahnhof zum Ein-/Aussteigen der Fahrgäste.

Der Aufbau der recht einfachen wie trickreichen Schaltung wird ausschließlich mit bedrahteten Bauteilen durchgeführt. Sie eignet sich damit auch sehr gut als Einsteigerobjekt.

Schaltung

Die komplette Schaltung des Modellbahn-Aufenthalts Timers ist in Abbildung 1 zu sehen. Sie besteht aus wenigen einfachen Funktionsblöcken.



Das zentrale Bauelement (IC 1) ist ein 14-Bit-Binärzähler mit internem Oszillator, dessen Taktfrequenz über eine externe Beschaltung der Pins 9 bis 11 festgelegt werden kann. Diese Beschaltung ist beim MAT 6 durch die Widerstände R 2 und R 3 sowie den Kondensator C 1 realisiert. Die hierdurch eingestellte Frequenz und somit auch die Schaltzeiten können durch eventuelle Bauteil-Toleranzen etwas von den in den technischen Daten angegebenen Werten abweichen. Die Frequenz des internen Oszillators ist mittels folgender Formel zu berechnen:

$$f = \frac{1}{2,2 \cdot R_2 \cdot C_1}$$

Mit der vorliegenden Dimensionierung realisiert man eine Frequenz von ca. 99 Hz, die über den 14-stufigen Teiler entsprechend heruntergeteilt wird. Die meisten Stufen (Q4 - Q10, Q12 - Q14) sind über die zugehörigen Pins aus dem IC herausgeführt. Der Teilerfaktor ist direkt aus der Bezeichnung des Pins zu entnehmen (z. B. Q8: $2^8 = 256$). Hiermit kann man relativ einfach entsprechende Zeitintervalle erzeugen, wie sie im MAT 6 benötigt werden.

Mit einem High-Pegel am RESET-Eingang von IC 1 erfolgt das Rücksetzen aller internen Zählerstufen auf Null sowie ein Anhalten des Oszillators, ein Low-Pegel hingegen startet den Oszillator.

Fährt jetzt ein Zug in den Modellbahnhof ein und löst den Schalter bzw. Reed-Kontakt aus, so erfolgt ein Verbinden der Anschlüsse ST 3 und ST 4. Mittels des Kondensators C 8 wird hieraus ein kurzer High-Impuls erzeugt, der die Zählregister initialisiert. Sobald der Kondensator aufgeladen ist, liegt am RESET-Pin wieder Low-Pegel an, sodass der Zählvorgang startet. Die Widerstände R 8 und R 4 werden benötigt, damit am RESET-Pin ein defi-

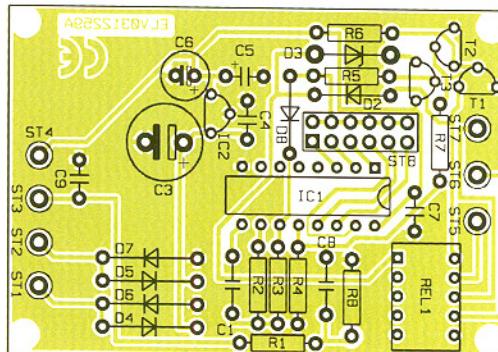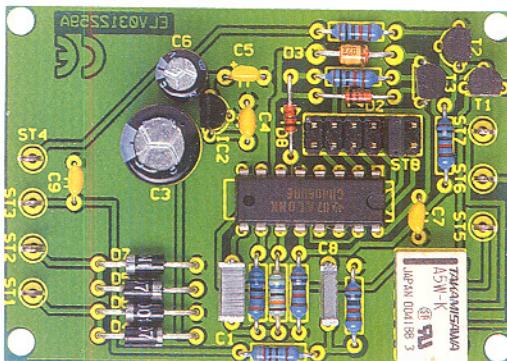

Ansicht der fertig bestückten Platine des Modellbahn-Aufenthalts Timers mit zugehörigem Bestückungsplan

nierter Pegel anlegt, solange der Eingang ST 3 unbeschaltet ist. Der Low-Pegel am RESET-Eingang führt auch zum Sperren des Transistors T 2 und somit zum Durchschalten von T 1, sodass die Relaispule mit Masse verbunden wird.

Direkt nach dem Erkennen eines Resets liegt an allen Ausgängen Q von IC 1 ein Low-Pegel an, der den Transistor T 3 durchschaltet. Jetzt ist das Relais auch mit der positiven Versorgungsspannung verbunden und schaltet um. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht der entsprechende Ausgang wieder auf High-Pegel und das Relais fällt wieder ab, d. h. die Fahrspannung des Modellzuges ist freigeschaltet. Damit jedoch dieser Vorgang nicht endlos fortgeführt wird (der Binärzähler zählt ja weiter), erfolgt gleichzeitig über die Diode

D 8 eine Abschaltung des internen Oszillators.

Da das verwendete Relais für eine Spulen Spannung von 5 V ausgelegt ist, besteht die Notwendigkeit, die Betriebsspannung an der Spule auf diesen Wert zu begrenzen, da der Rest der Schaltung mit 10 V arbeitet. Dieses wird durch die Z-Diode D 3 erreicht, die in Reihe mit der Relaispule geschaltet ist. An dieser Diode fällt im stromdurchflossenen Zustand eine Spannung von ca. 5,1 V ab, so dass die Relaispule nicht überlastet wird.

Die Diode D 2 - parallel zur Relaispule - arbeitet als Freilaufdiode. Sie begrenzt die Induktionsspannung der Spule beim Abfallen des Relais und schützt damit T 1 und T 3 vor schädlichen Spannungsspitzen.

Die Betriebsspannung wird über die Anschlüsse ST 1 und ST 2 zugeführt und mittels eines Brückengleichrichters (D 4 bis D 7) gleichgerichtet. Aus diesem Grund kann man die Schaltung sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselspannung betreiben.

Die gleichgerichtete Spannung wird über den Kondensator C 3 geglättet und vom Spannungsregler IC 2 vom Typ 78L10 auf eine Spannung von 10 V stabilisiert. Zur weiteren Stabilisierung des Regelverhaltens ist jeweils der Ein- und Ausgang von IC 2 mit einem Kondensator (C 4, C 5) beschaltet.

Nachbau

Der Aufbau des Modellbahn-Aufenthalts-Timers erfolgt auf einer einseitigen Leiterplatte mit den Abmessungen 67 x 46 mm, die ausschließlich mit konventionell bedrahteten Bauelementen bestückt wird. Bei der Bestückung sollte es auch für unerfahrene Hobby-Elektroniker kaum Probleme geben, da der Bestückungsdruck, das Platinenfoto und die Stückliste eine gute Hilfe bieten.

Für den Aufbau benötigt man einen Elektronik-Lötkolben mit feiner Spitze, etwas Lötzinn, eine Flachzange sowie einen Seitenschneider.

Die Bestückung beginnt mit den Widerständen und Dioden in liegender Position. Da Dioden gepolte Bauelemente sind, ist

hierbei auf den polrichtigen Einbau zu achten. Die Kathode ist mit einem auf dem Gehäuse aufgedruckten Ring gekennzeichnet, den man auch im Bestückungsdruck wiederfindet. Die Anschlussdrähte der Widerstände und Dioden sind mit der Flachzange oder einer entsprechenden Biegelehre auf Rastermaß abzuwinkeln, bevor sie durch die zugehörigen Bohrungen auf der Leiterplatte geführt werden. Das Bauteil muss flach auf der Platine aufliegen. Jetzt werden die Pins auf der Rückseite der Leiterplatte festgelötet und überstehende Drahtenden mit dem Seitenschneider entfernt, ohne dabei die Lötstellen zu beschädigen.

Im Anschluss daran erfolgt die Bestückung von IC 1 und des Relais REL 1, wobei hier wieder auf die richtige Polung zu achten ist. Bei IC 1 ist die Pin 1 zugeordnete Seite mit einer Gehäusekerbe gekennzeichnet, beim Relais muss die schwarze Balkenmarkierung mit dem quadratischen Löt pad korrespondieren.

Danach werden die Kondensatoren - noch nicht die Elkos - in die Leiterplatte eingesetzt und verlötet. Jetzt sind die Transistoren T 1 - T 3 und der Festspannungsregler IC 2 ebenfalls polrichtig zu bestücken. Ihre Einbaulage ergibt sich aus der Lage der Anschlussbeine und dem Platinenlayout bzw. Bestückungsdruck.

Bei der jetzt folgenden Stiftleiste muss vor dem Verlöten sichergestellt werden, dass diese plan auf der Leiterplatte aufliegt, um bei den späteren Steckvorgängen die mechanische Belastung der Lötstellen so gering wie möglich zu halten.

Anschließend erfolgt die Bestückung der Elektrolytkondensatoren, die ebenfalls polrichtig einzusetzen sind. Hier ist der Minuspol durch eine Gehäusemarkierung gekennzeichnet.

Im letzten Schritt des Aufbaus werden die Lötstifte mit Öse mittels Flachzange in die jeweiligen Bohrungen gepresst, bevor man sie auf der Rückseite der Platine mit reichlich Lötzinn festlötet.

Bevor der Modellbahn-Aufenthalts-Timer für einen folgenden Testlauf an die Spannungsversorgung angeschlossen wird, ist der gesamte Aufbau nochmals auf Be-

Stückliste: Modellbau-Aufenthalts-Timer MAT 6

Widerstände:

820Ω	R1
10kΩ	R4-R8
56kΩ	R2
560kΩ	R3

Kondensatoren:

47nF/250V	C8
82nF/250V	C1
100nF/ker	C4, C5, C7, C9
220µF/16V	C6
470µF/25V	C3

Halbleiter:

CD4060	IC1
78L10	IC2
BC548C	T1, T2
BC558C	T3
1N4148	D2, D8
ZPD5,1V/1,3W	D3
1N4001	D4-D7

Sonstiges:

Subminiatur-Relais, 2 x um, 5 V REL1	
Lötstifte mit Lötose	ST1-ST7
Stiftleiste, 2 x 6-polig, gerade	ST8
1 Jumper	

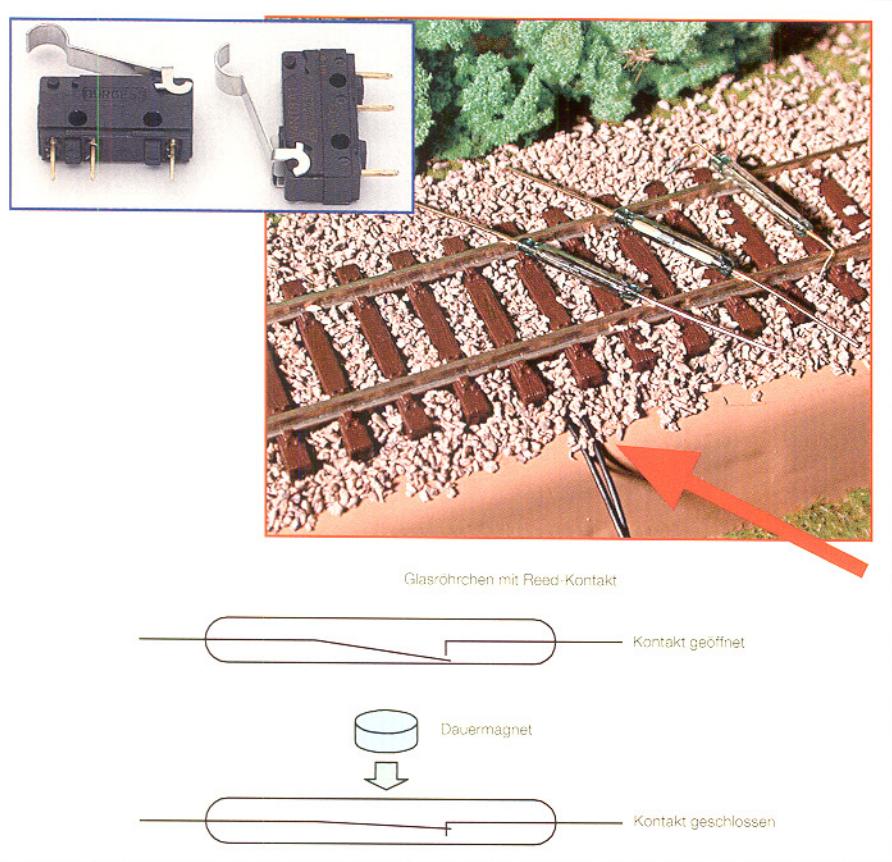


Bild 2: Reedkontakte sind beliebte und zuverlässige Schalter, lassen sie sich doch sehr unauffällig im Gleis unterbringen. Hier ein im Schotter „vergrabener“ Kontakt und die Funktionsweise des Reedkontakte. Auch Mikrotaster mit entsprechend feinfühligen Stößelmechaniken lassen sich gut einsetzen.

Schalschwellen, in das Gleis zu integrieren. Abbildung 3 zeigt ein so präpariertes Gleis. Die Position des Schaltelementes sollte so im Bahnhofsgleis gewählt werden, dass dieses erst betätigt wird, wenn der Zug auch wirklich anhalten soll. Die Lok sollte also noch vor dem Ausfahrtsignal zum Stehen kommen und alle Wagen müssen sich tatsächlich am Bahnsteig befinden.

stückungsfehler und Lötzinnbrücken zu überprüfen.

Einbindung in die Modellbahnanlage

Die Montage des Systems ist nach dem erfolgreichen Aufbau der Schaltung relativ einfach zu bewältigen.

Im ersten Schritt wählt man den gewünschten Schaltkontakt aus, mit dem die Einfahrt in den Bahnhof erfasst werden soll. Zu diesem Zweck kann ein kleiner Mikroschalter oder idealerweise ein Reed-Kontakt (Abbildung 2) zur Anwendung kommen. Diesen „vergräbt“ man unauffällig im Gleisbett, wie Abbildung 2 zeigt. Es ist aber auch möglich, fertige, so genannte

Bild 4: Die flachen Magnete lassen sich einfach unter das Fahrzeug kleben und lösen von hier aus den Reedkontakt im Gleisbett aus.


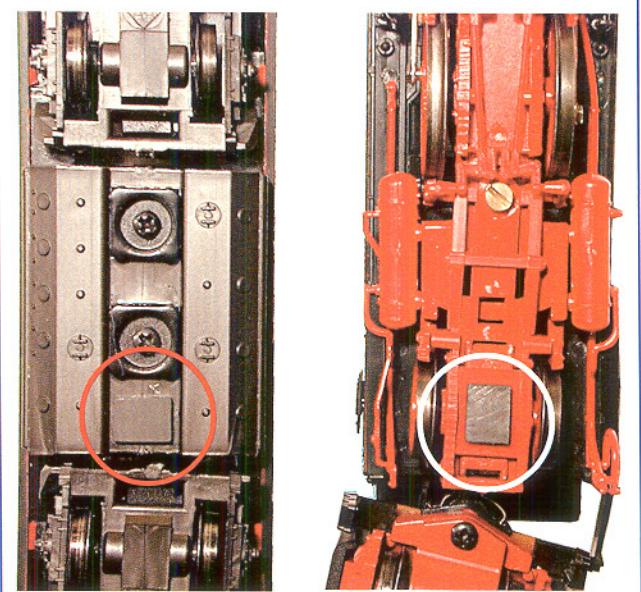


Bild 3: Die ROCO-Schalschwellen: Sieht aus wie eine normale Schwellen, drin ist ein Mini-Reedkontakt. Die Schalschwellen lässt sich nach Entfernen einer Schwellen aus dem Gleis einfache in das Gleis integrieren. Oben im Bild die passenden Magnete, ebenfalls aus dem Modellbahnhandel.

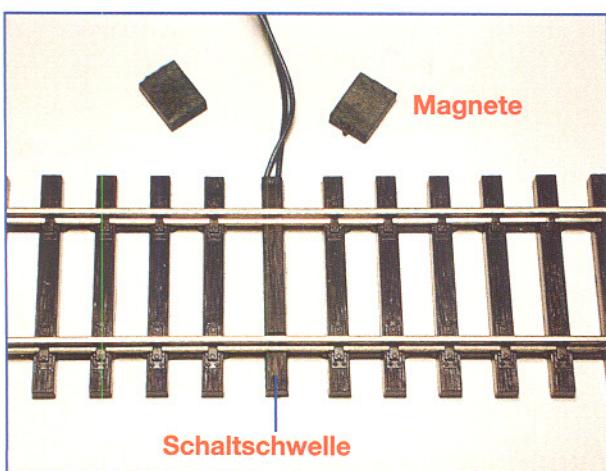

Will man einen Mikroschalter einsetzen, ist dieser so zu montieren, dass der Zug ihn sicher auslösen kann. Hierbei ist aber immer ein direkter mechanischer Kontakt zwischen dem Schalter und dem Zug zum Auslösen des Aufenthalts-Timers erforderlich - bei leichten Fahrzeugen kann dies kritisch sein, weshalb man die kontaktlose Variante vorziehen sollte. Hier muss jedoch zusätzlich ein kleiner Dauermagnet am Zug angebracht sein, der durch sein Magnetfeld den Reed-Kontakt schließt


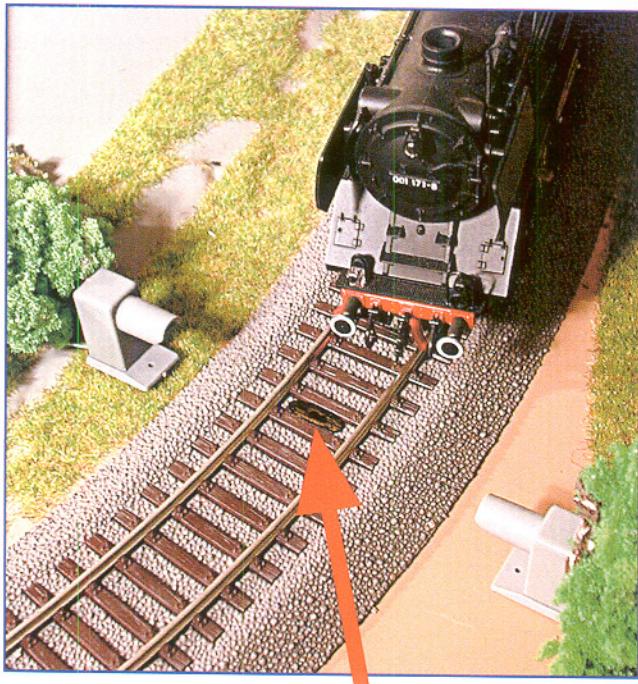


Bild 5: Elegante Lösung für Puristen: Lichtschranken erfordern keinen „Eingriff“ in das Fahrzeug. Während die Reflexlichtschranke (Pfeil) im Gleisbett Platz findet, wird die „normale“ Lichtschranke seitwärts installiert (hier zur Demonstration noch ungefärbt).

und somit den Timer startet. Abbildung 4 zeigt montierte Magneten an verschiedenen Triebfahrzeugen.

Wer sein teures Triebfahrzeug nicht mit einem Magneten bekleben will, dem bleibt auch noch die Möglichkeit, das Schaltsignal über eine Lichtschranke oder einen Reflexkoppler (Abbildung 5) zu erzeugen. Sehr unauffällig lassen sich kleine Reflex-Optokoppler im Gleis unterbringen. Am Fahrzeugsboden genügt dann ein kleiner Streifen weißer oder silberfarbener Klebefolie, um die Lichtschranken auszulösen. Auch „normale“ Lichtschranken lassen sich harmonisch integrieren, da sie, kauft man sie fertig im Modellbahnhandel, an das allgemeine „Eisenbahn-Design“ angepasst sind. Das Modellfahrzeug unterbricht dann nur den Lichtstrahl, es braucht nicht verändert zu werden. Hierbei muss jedoch gewährleistet sein, dass der MAT 6 von einem Zug nicht mehrmals ausgelöst werden kann, z. B. durch die Zwischenräume der Waggons. Abbildung 5 zeigt auch eine solche Lichtschranke von Busch, die man natürlich auch entsprechend tarnen kann.

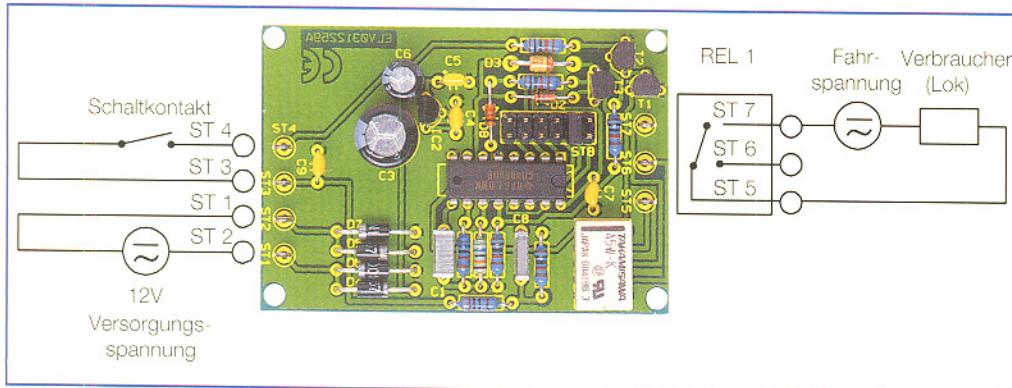Zu allen Lichtschranken gehört natürlich auch die entsprechende Ansteuer- und



Betrieb ja ständig bis auf Null herab verändert wird und die Schaltung nicht zuverlässig versorgen kann. Die konstante (Wechsel-) Spannung, die zur Versorgung der Beleuchtung oder der Weichen, Signale usw. (Ausgang „Licht“ bzw. „Zubehör“ am Fahrtrafo) dient, ist jedoch ohne Bedenken einsetzbar.

Bei der zweiten Möglichkeit wird eine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt, die jedoch einfach und kostengünstig über ein Steckernetzteil realisiert werden kann. Die zu schaltende Fahrspannung kann bei dieser Alternative vollkommen unabhängig von der Betriebsspannung des Timers betrachtet werden, da der Schaltkontakt potentialsfrei ausgeführt ist.

Das gesamte Anschlussschema des MAT 6 ist in Abbildung 6 zu sehen.

Nach Montage des Auslösekontaktes und Bereitstellung der Spannungsversorgung kann die korrekte Funktion des Gerätes getestet werden. Dabei ist die gewünsch-

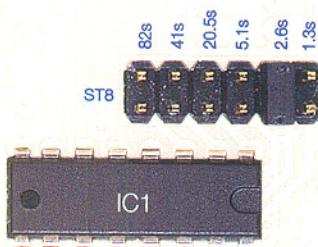


Bild 7: Konfiguration der Impulsdauer

te Aufenthaltszeit mit dem Jumper nach Abbildung 7 einzustellen. Beim Zuschalten der Betriebsspannung des Timers wird der entsprechende Schaltvorgang einmal durchlaufen, so dass sich das Relais für die eingestellte Zeit im angezogenen Zustand befindet.

Ist der Test zur Zufriedenheit verlaufen, erfolgt der Einbau der Platine in die Anlage, zweckmässigerweise in der Nähe des zu schaltenden Gleisabschnitts, um alle Zuleitungen so kurz wie möglich zu halten. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Verbindungen als Lötverbindung auszuführen sind, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Beim MAT 6 sind alle Schaltkontakte des Relais auf Lötstifte geführt. Der Timer kann also nicht nur zum Ausschalten, sondern auch zum zeitweisen Ein- bzw. Umschalten, also auch für andere zeitgesteuerte Vorgänge verwendet werden.

Bild 6: Komplettes Anschlussschema des MAT 6



S-VHS nach FBAS-Wandler

Mit diesem Wandler werden die einzelnen Komponenten (Y/C) eines S-VHS-Signals wieder zu einem FBAS-Signal zusammengefügt. So lassen sich z. B. Laptops mit einem TV-Ausgang, die meist aus Platzgründen nur über einen S-VHS-Ausgang (Mini-DIN) verfügen, an ein „normales“ Fernsehgerät mit Scart-Anschluss anschließen. Das Abspielen einer DVD im Laptop-Laufwerk und Ansehen auf einem großen Fernsehbildschirm ist somit kein Problem mehr.

Aktiv zusammengefügt

Moderne Geräte mit Videoausgang, z.B. Laptops, aber auch manche Kompakt-Videoplayer, verfügen, vermutlich aus Platzgründen, nur noch über einen Mini-DIN-Ausgang (S-VHS/S-Video) für den Anschluss eines TV-Gerätes oder Projektors. Dieser wird immer benötigt, wenn der interne Bildschirm für eine Vorführung zu klein ist, etwa, um einen DVD-Film „in voller Größe“ genießen zu können.

Um die bessere Qualität des S-Video-Signals voll auszunutzen, ist ein TV-Gerät mit echtem S-Video-Eingang notwendig. Doch leider verfügen nur sehr wenige und

meist teurere Gerät über einen solchen Eingang. Vielfach würde aber auch die normale FBAS-Wiedergabe über den eigentlich immer vorhandenen Scart-Anschluss (oder Cinch-Eingang) des Fernsehgerätes ausreichen. Die Lösung hierfür ist ein S-VHS-Wandler, der die beiden Komponenten des S-Video-Signals wieder zu einem FBAS-Signal zusammenfügt.

Um die Bildqualität nicht wesentlich zu beeinträchtigen, ist ein qualitativ hochwertiger Wandler notwendig, wie er hier vorgestellt wird. Einfache passive Wandler hingegen setzen das Signal nur über RC-Netzwerke zusammen, was eine erhebliche Qualitätsbeeinträchtigung des Bildsignals nach sich zieht.

Schaltung

Das Schaltbild des S-VHS-Konverters ist in Abbildung 1 dargestellt. Das S-Vi-

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	12 V - 15 V/DC
Stromaufnahme:	max. 60 mA
Eingänge:	... S-VHS (4pol.-Mini-DIN) Audio R + L (2 x Cinch)
Ausgänge: FBAS (Scart + Cinch)
Ein-/Ausgangsimpedanz: 75 Ω
Abmessungen:	
Platine 135 x 53 mm
Gehäuse 140 x 60 x 26 mm

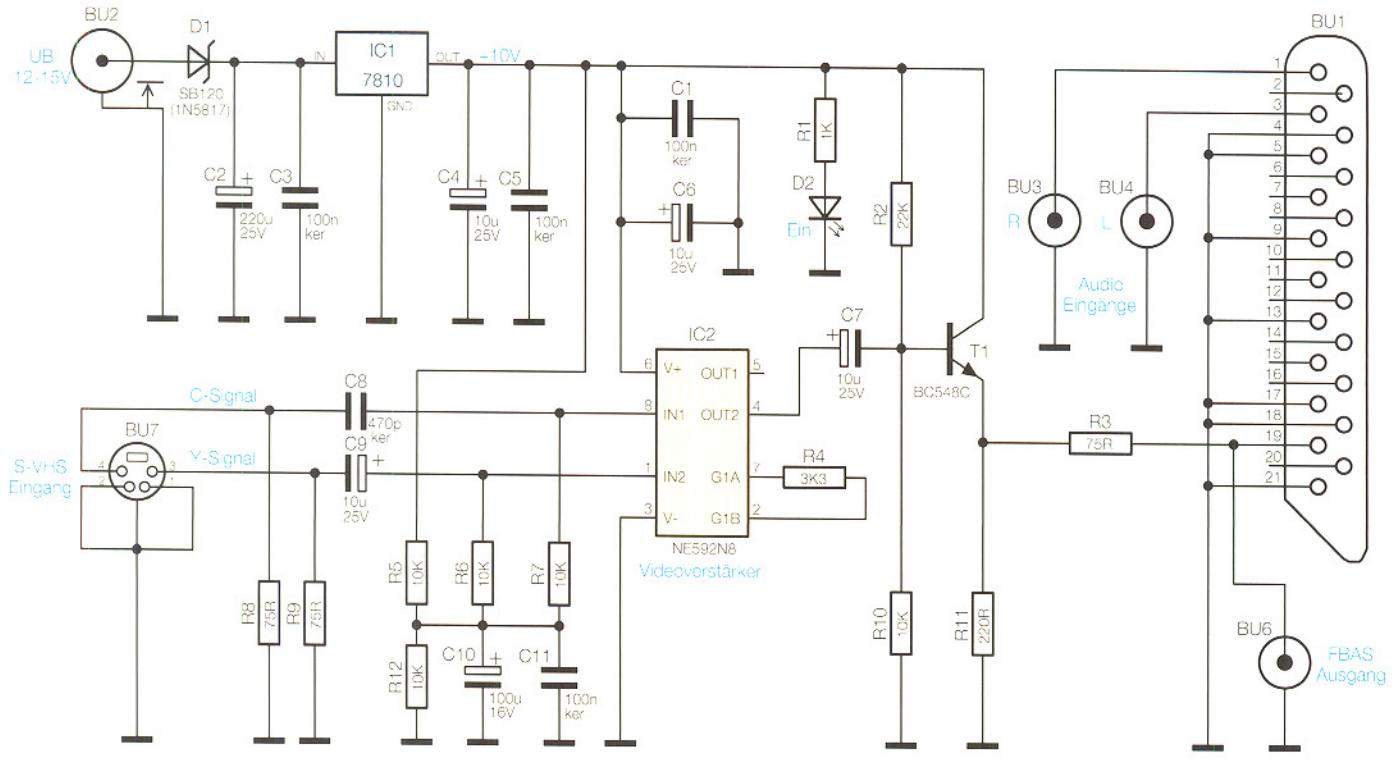


Bild 1: Schaltbild des S-VHS-Konverters

0312263A01

deo-Signal wird der Schaltung über die Buchse BU 7 zugeführt. Die beiden Eingangssignalleitungen (Y- und C-Signal) werden jeweils mit 75Ω (R 8 und R 9) abgeschlossen. Die Signale gelangen dann über Koppelkondensatoren C 8 und C 9 auf die Eingänge des Video-Verstärkers IC 2 vom Typ NE592. Die beiden Eingänge des Videoverstärkers (IN 1 und IN 2) stellen, wie bei einem „normalen“ Operationsverstärker auch, die symmetrischen Eingänge des internen Differenzverstärkers dar. Der Verstärkungsfaktor (V) von IC 2 wird mit dem Widerstand R 4 festgelegt, er liegt bei 6 dB (2fach).

Wie man jetzt erkennt, werden somit die

beiden Eingangswechselspannungen durch IC 2 subtrahiert, d. h. die Spannung am Ausgang setzt sich folgendermaßen zusammen :

$$U_{OUT2} = U_{IN1} \cdot V - U_{IN2} \cdot V$$

Da es sich an den beiden Eingängen um Wechselspannungen handelt, ändert sich die Phasenlage zwischen dem Farb(C)- und Video(Y)-Signal um 180° . Dies stört uns aber weiter nicht, da es keine feste Phasenbeziehung zwischen Video- und Chroma-Signal gibt. Wie sich das Ausgangssignal aus den beiden Eingangskomponenten zusammensetzt, ist in Abbildung 2

anhand eines Farbbalkensignals dargestellt.

Der DC-Arbeitspunkt von IC 2 wird mit dem Spannungsteiler R 5 und R 12 festgelegt, er liegt bei 5 V (UB/2).

Über R 6 und R 7 gelangt diese Spannung auf die beiden Eingänge von IC 2.

Als Videotreiber dient der Transistor T 1, der als Spannungsfolger geschaltet ist. Das Ausgangssignal wird am Emitter abgegriffen und gelangt über R 3 zu den beiden Ausgangsbuchsen BU 1 (Scart) und BU 6 (Cinch).

Über die beiden Cinch-Buchsen BU 3 und BU 4 speist man das Stereo-Audiosignal von der Signalquelle in den Scartaus-


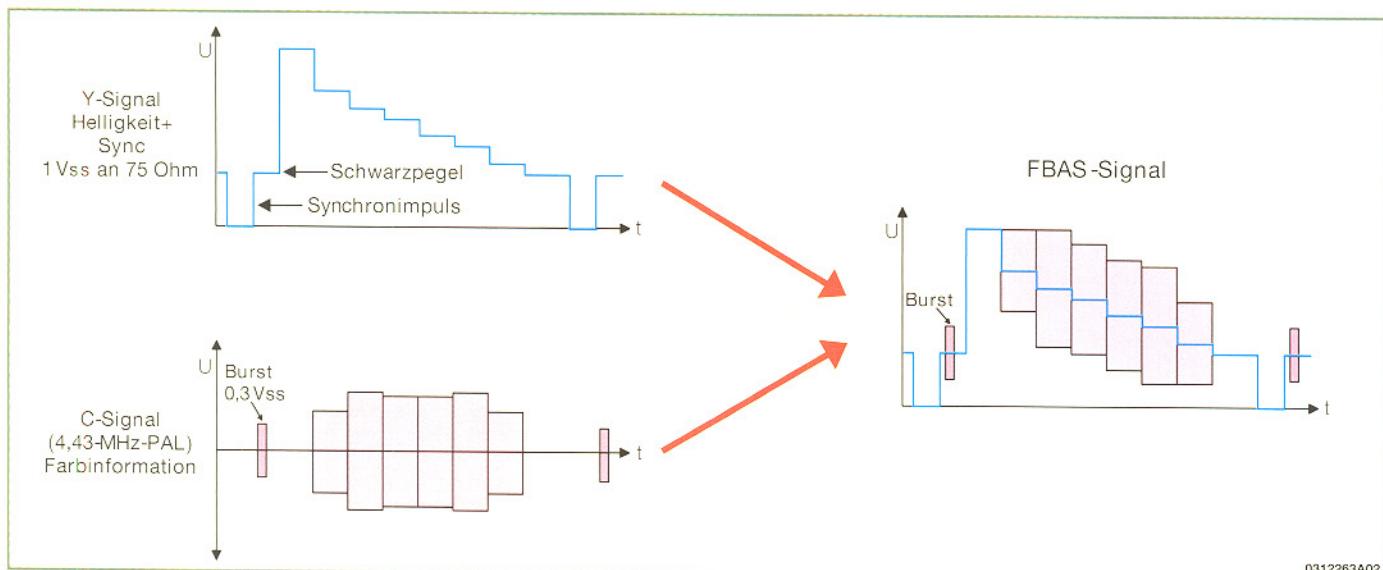
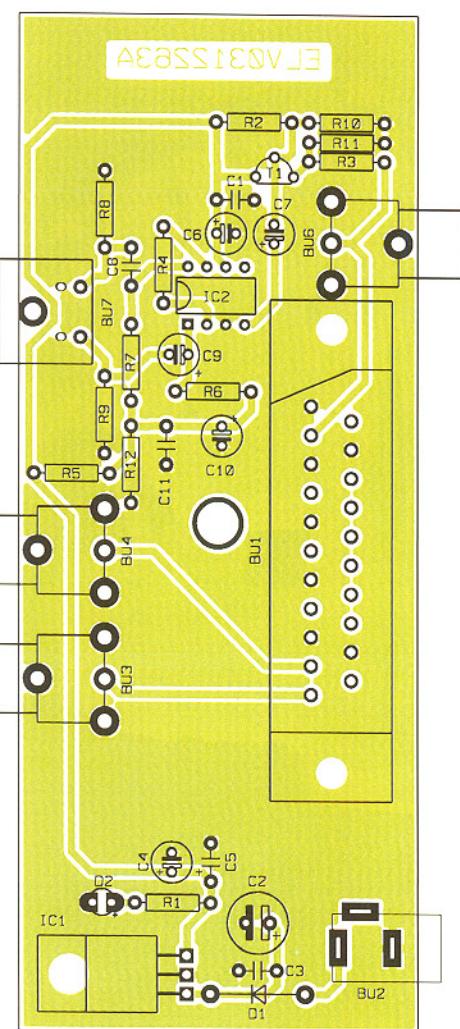


Bild 2: Durch Zusammenführung der beiden S-VHS-Komponenten entsteht wieder das FBAS-Signal (hier am Beispiel eines Farbbalkentestbildes mit 100% Farbsättigung)

0312263A02

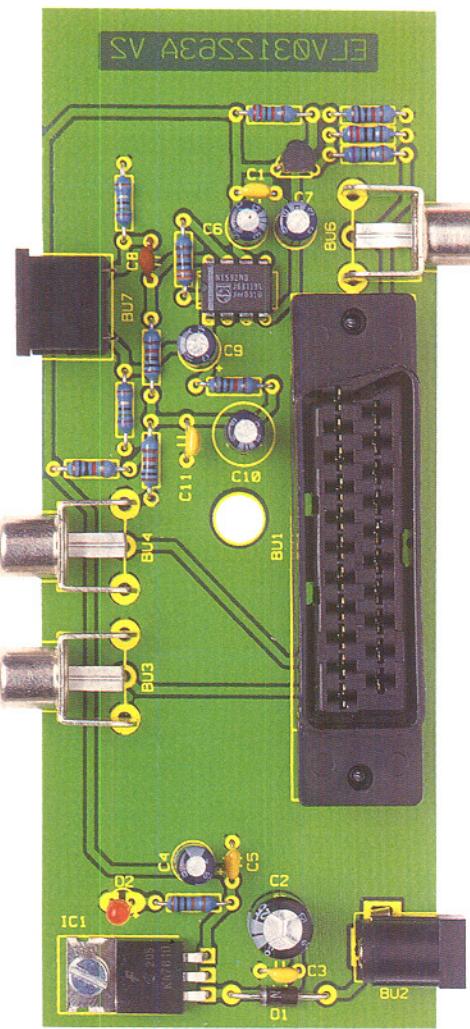

Ansicht der fertig bestückten Platine des S-VHS-Wandlers mit zugehörigem Bestückungsplan

Nachbau

Der Nachbau erfolgt auf einer einseitig zu bestückenden Platine mit den Abmessungen 135 x 53 mm, die für den Einbau in ein Softline-Gehäuse geeignet ist.

Die Bestückung erfolgt in gewohnter Weise anhand der Stückliste und des Bestückungsplans. Wir beginnen mit der Bestückung der flachen Bauteile, also den Widerständen und Dioden. Nach dem Verlöten der Anschlüsse auf der Platinenunterseite (Lötseite), werden überstehende Drahtenden mit einem Seitenschneider sauber abgeschnitten. Bei den gepolten Bauelementen ist auf polrichtigen Einbau zu achten (Dioden: Ringmarkierung an der Kathode, Elkos: Minuspol gekennzeichnet, Transistor entsprechend Layout einsetzen, IC an Pin 1 mit einer Einkerbung gekennzeichnet).

Der Spannungsregler IC 1 wird liegend montiert. Er ist mit einer Schraube M3 x 8 mm, Fächerscheibe und Mutter mit der Platine zu verschrauben, bevor man die Anschlüsse verlötet. Die Anschlussbeine sind zuvor im Abstand von 2,5 mm zum Gehäusekörper um 90° nach unten abzuwinkeln (siehe auch Platinenfoto).

Zum Schluss erfolgt das Bestücken der mechanischen Bauteile (Buchsen). Hierbei ist darauf zu achten, dass die Bauteile exakt plan auf der Platine aufliegen. Die Scartbuchse ist mit zwei Knippingschrauben 2,2 x 9,5 mm auf der Platine zu befestigen. Die Leuchtdiode D 2 wird so eingesetzt, dass ihre Spitze einen Abstand von 19 mm zur Platine besitzt.

Nachdem nun alle Bauteile bestückt sind, erfolgt der Einbau der Platine in das Gehäuse. Hierzu wird sie in die Gehäuseunterschale gelegt und anschließend das Gehäuseoberteil aufgesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass die LED und die Buchsen in den dafür vorgesehenen Gehäuseöffnungen stehen.

Durch eine Knippingschraube werden beide Gehäusehälften miteinander verschraubt - damit ist der Nachbau bereits abgeschlossen und das Gerät kann nach Anschließen des Netzteils in Betrieb gehen.

gang ein.

Anzumerken sei hier noch, dass immer nur eine der beiden Ausgangsbuchsen verwendet werden kann. Eine gleichzeitige Belastung beider Buchsen würde zu einem Pegelabfall führen.

Die Spannungsversorgung der Schaltung erfolgt über BU 2. Die Spannung

sollte in einem Bereich von 12 V bis 15 V liegen, sie braucht nicht stabilisiert zu sein (z. B. unstabilisiertes Steckernetzteil). Die Schottky-Diode D 1 dient hier als Verpolungsschutz. Mit dem Spannungsregler IC 1 wird eine stabile 10-V-Spannung bereitgestellt. Als optische Betriebsanzeige dient die Leuchtdiode D 2.

Stückliste: Y/C-FBAS-Konverter

Widerstände:

75Ω	R3, R8, R9
220Ω	R11
1kΩ	R1
3,3kΩ	R4
10kΩ	R5-R7, R10, R12
22kΩ	R2

Kondensatoren:

470pF/ker	C8
100nF/ker	C1, C3, C5, C11
10µF/25V	C4, C6, C7, C9
100µF/16V	C10
220µF/25V	C2


Halbleiter:

7810	IC1
NE592N8	IC2

BC548C	T1
SB120 (1N5817)	D1
LED, 3 mm, rot	D2

Sonstiges:

Scart-Buchse, 21-polig, print, gerade	BU1
DC-Buchse, 3,5 mm, print	BU2
Cinch-Einbaubuchse, print	BU3, BU4, BU6
Mini-DIN-Buchse, 4-polig, winkelprint	BU7
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 8 mm	
2 Knippingschrauben, 2,9 x 6,5 mm	
1 Mutter, M3	
1 Fächerscheibe, M3	
1 Softline-Gehäuse, bearbeitet und bedruckt	

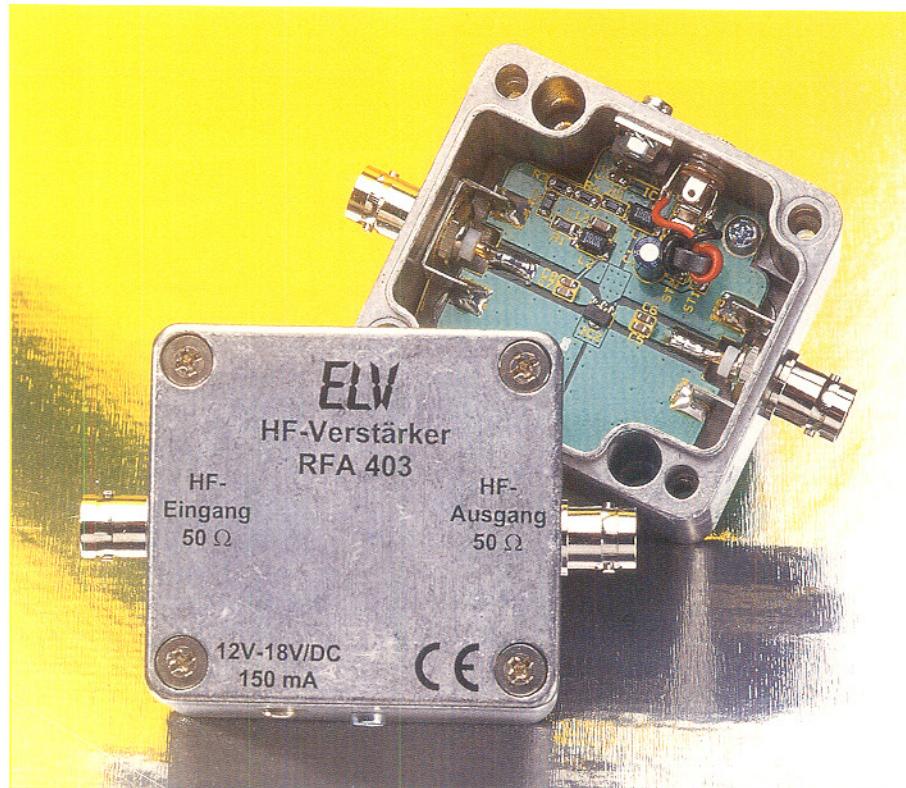

10 MHz - 2 GHz HF-Verstärker

Die hohe Ausgangsleistung von bis zu 100 mW (+20 dBm) zeichnet den RFA 403 besonders aus. Es gibt nur wenige HF-Verstärker, die neben hoher Verstärkungslinearität, weitem Frequenzbereich bis hin zu 2 GHz und kompakter Bauform, noch eine hohe Ausgangsleistung und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bieten.

Kenndaten zur Verstärkerauswahl

Die vornehmliche Aufgabe eines Verstärkers im Allgemeinen und eines HF-Verstärkers im Speziellen ist das Ausgleichen von Pegeldifferenzen. Für die Auswahl des richtigen HF-Verstärkers gibt es verschiedene Kriterien. Bei einfacherster Betrachtung hat ein HF-Verstärker die Aufgabe, ein Eingangssignal mit einem Pegel L_{P10} um den Verstärkungsfaktor G_P zu verstärken und das Signal dann mit dem Pegel $L_{P0\text{ut}}$ an seinem Ausgang zur Verfügung zu stellen. Für die Bestimmung der notwendigen Verstärkung muss die Höhe des Eingangs- und Ausgangssignales bekannt sein.

So muss sich der Anwender schon bei der Bestimmung der Verstärkung auch über den benötigten Ausgangspegel im Klaren sein. Dabei ist zu bedenken, dass der Aus-

gangspegel eines Verstärkers nur dann vom angelegten Eingangssignal abhängig ist, wenn der Verstärker im erlaubten Betriebsbereich arbeitet. Bei einer Übersteuerung kommt es zu einem Sättigungseffekt. Wird beispielsweise in einen Verstärker mit 20 dB Verstärkung ein Eingangssignal von 0 dBm eingespeist, so kann sich nur

dann der theoretische Ausgangspegel von +20 dBm einstellen, wenn der maximal erreichbare Ausgangspegel (technisches Datum des Verstärkers) dies zulässt. Dieses technische Datum wird bei HF-Verstärkern mit „1-dB-Kompressionspunkt“ bezeichnet. Beim Einsatz eines Verstärkers mit +10 dBm maximalem Ausgangspegel stellt sich auch nur dieser Pegel ein. Dabei ist der Verstärker dann jedoch völlig übersteuert und verzerrt das Signal extrem - es entstehen (zusätzliche) Oberschwingungen. Nur ein Verstärker, dessen Maximalpegel $\geq +20$ dBm ist, arbeitet hier korrekt und ohne Verzerrungen. Somit muss neben der Verstärkung immer auch der maximal zulässige Ausgangspegel Beachtung finden.

Sind Verstärkung und Ausgangspegelbereich bestimmt, so stellt sich die Frage nach dem zu überstreichenden Frequenzbereich. Bei einem universell einsetzbaren Verstärker gilt hier: je größer desto besser. In speziellen Anwendungen, wenn es beispielsweise auf extrem hohe Verstärkung, gute Rauscheigenschaften und optimierte Anpassung ankommt, besitzt ein spezieller schmalbandiger Verstärker die besseren technischen Daten. Da das Einsatzgebiet des ELV HF-Verstärkers RFA 403 nicht auf bestimmte Frequenzbereiche beschränkt ist, sind hier auch keine bandbegrenzenden Maßnahmen eingebaut. Der Verstärker ist bis über 2 GHz einsetzbar, wobei jedoch die Verstärkung ab 1 GHz stetig abnimmt (siehe Abbildung 2).

Die in der Tabelle zusammengefassten technischen Daten des RFA 403 zeigen den weiten Anwendungsbereich des Verstärkers. Mit den Kerndaten von ca. 19 dB Verstärkung, einem 1-dB-Kompressionspunkt von +20 dBm und einem Frequenzbereich von 10 MHz bis über 2 GHz ist die universelle Einsetzbarkeit gewährleistet. Weiterhin wird durch den Einbau in ein robustes Metallgehäuse und die Ausführung der Ein- und Ausgangsbuchsen als BNC-Buchsen ein rascher und unkomplizierter Einsatz ermöglicht.

Als wesentliche Einsatzgebiete des ELV RFA 403 sind die HF-Messtechnik, die Sende- und Empfangstechnik im Amateur-

Technische Daten (typ.)

Frequenzbereich f_{\min} bis f_{\max} :	10 MHz bis 2 GHz
Verstärkung v :	19 dB bis 1 GHz, 10 dB @ 2GHz
Verstärkungsrissel Dv:	$\leq \pm 2$ dB bis 1 GHz
Eingangsreflexionsfaktor R_{fd} :	≥ 10 dB
Ausgangsreflexionsfaktor R_{fd} :	≥ 7 dB
Wellenwiderstand Z_0 :	50 Ω
max. Ausgangspegel $L_{P\max}$:	+ 20 dBm (100 mW an 50 Ω) bis 1 GHz
Anschlüsse:	BNC-Buchsen (HF), 3,5-mm-Klinkenbuchse (DC)
Spannungsversorgung U_{DC} :	12 V bis 18 V (DC)
Stromaufnahme I_{\max} :	110 mA
Abmessungen:	90 x 58 x 35 mm

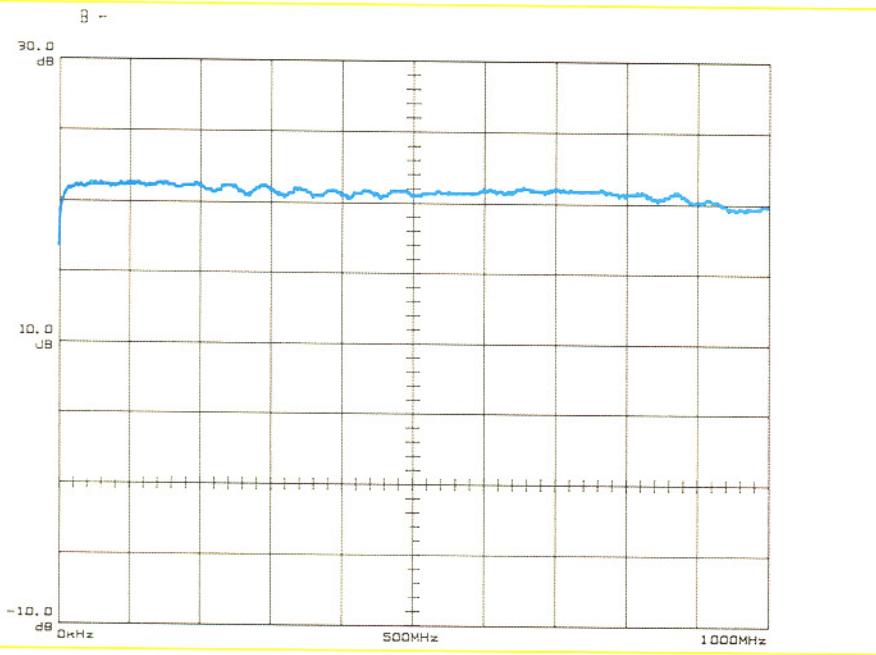


Bild 1: Frequenzgang des RFA 403 bis 1 GHz

und CB-Funkbereich und die Prüftechnik im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit zu sehen. In der Messtechnik sind die große Verstärkungslinearität und, aufgrund des hohen Ausgangspegels, die große Übersteuerungsfestigkeit von Bedeutung. Auch bei Sendeanlagen kommt der HF-Verstärker mit seiner großen Verstärkung und dem hohen Ausgangspegel, je nach zulässiger abgestrahlter Sendeleistung, als HF-Endstufe oder Vorstufe zum Einsatz.

In Verbindung mit einem Signalgenerator kann das Gerät im Bereich der Störfestigkeitsprüfung bei EMV-Tests eingesetzt werden. Fürentwicklungsbegleitende Tests lassen sich mittels Nahfeldsonden einzelne Baugruppen, Platinenbereiche, Bauteile und Leiterbahnen gezielt mit einem elektromagnetischen Feld beaufschlagen.

Ein Signalgenerator (z. B. HFG 9000 oder HFG 9300) dient dabei als Signalquelle, die den Verstärker speist. Ausgangsseitig wird über eine BNC-Leitung eine Nahfeldsonde angeschlossen, die im einfachsten Fall eine Spule mit ein oder zwei Windungen am Ende einer Koaxial-Leitung ist oder als einfacher Hertzscher Dipol in Form eines kurzen Drahtstückes ausgeführt ist. Mit dieser Sonde lassen sich dann gezielt kleine Bereiche eines Gerätes bestrahlen, um so die Störfestigkeit zu prüfen.

Weiterhin kann der HF-Verstärker in größeren Kabelverteilanlagen als Verstärker zum Ausgleich von Kabeldämpfung verwendet werden. Beim Einsatz von „Einfachskabel“ RG 58 sind hier im Frequenzbereich oberhalb 500 MHz schnell 20 dB und mehr zu kompensieren.

Daneben bietet der HF-Verstärker für den Funkamateuren unzählige Einsatzmöglichkeiten: Pegelanpassungen, um HF-Leis-

tungsverstärker mit entsprechenden Signalpegeln anzusteuern und somit dessen optimalen Arbeitspunkt zu treffen oder das Vorverstärken von Antenneneingangssignalen sind nur einige wenige Anwendungsbereiche.

Die technischen Daten des RFA 403 werden im Wesentlichen durch die Daten des eingesetzten Verstärkerbausteines bestimmt. Der hier eingesetzte EC 1078 ist ein so genannter MMIC Gain Block, dessen genaue Beschreibung jetzt folgt.

MMIC Gain Block EC1078

Die Abkürzung MMIC steht für Monolithic Microwave Integrated Circuit. Diese Bezeichnung beschreibt das Herstellungs-

verfahren des ICs. In einem MMIC sind die passiven und aktiven Komponenten eines HF-Verstärkers auf einem Substratträger integriert. Prinzipiell besteht ein solcher Gain Block aus einem oder mehreren Verstärkerstufen inklusive der Arbeitspunktstabilisierung und der ein- und ausgangsseitigen Anpassung. Üblicherweise erfolgt die Anpassung auf den in der professionellen HF-Technik, HF-Messtechnik, Amateurfunktechnik usw. vorherrschenden Systemwiderstand von 50Ω .

Diese Verstärker gibt es inzwischen in großer Zahl, für verschiedene Einsatzgebiete optimiert. Die Unterscheidung liegt in der Verstärkung, dem maximalen Ausgangspegel, dem Frequenzbereich, den Rauschparametern, der Bauform usw. Der hier zum Einsatz kommende integrierte HF-Verstärker vom Typ EC 1078 besitzt bemerkenswerte technische Daten. Die wesentlichen sind in einer Tabelle zusammengefasst.

Einen Verstärker mit solchen technischen Daten diskret aufzubauen, und das auch noch mit einer hohen Nachbausicherheit, ist extrem schwierig. Allein nur den weiten Frequenzbereich in Verbindung mit der hohen Verstärkung zu realisieren, setzt weitreichende Kenntnisse in der HF-Technik voraus und erfordert einen hohen Entwicklungsaufwand. Somit ist der Einsatz eines integrierten Verstärkerbausteines die einfachste und günstigste Lösung. Zum Betrieb eines MMIC Gain Blocks ist meist nur noch die Zuführung der Betriebsspannung notwendig.

Prinzipiell ist die Anwendung damit relativ einfach. Doch wie bei vielen Anwendungen steckt auch hier „der Teufel im Detail“: Die theoretische Anwendung ist einfach, die praktische Umsetzung in eine

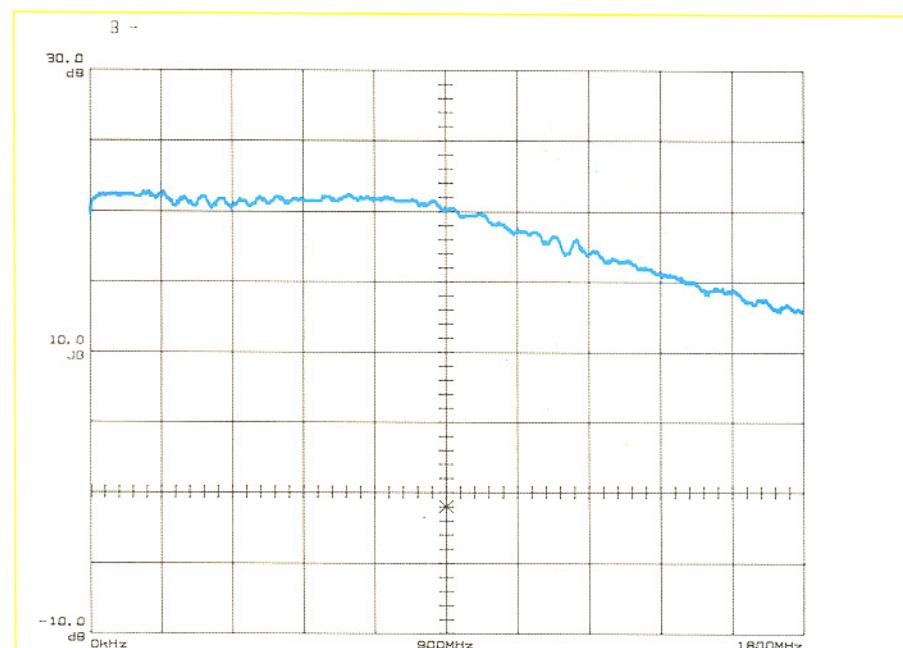


Bild 2: Frequenzgang des RFA 403 bis 1,8 GHz

MMIC Gain Block Typ EC 1078

- Verstärkung: 19,5 dB bis 1 GHz
17 dB bis 2 GHz
14,5 dB bis 3 GHz
- Frequenzbereich: DC bis 3 GHz
- Ein- und Ausgangswiderstand: 50 Ω
- 1-dB-Kompressionspunkt:
21 dBm bis 1 GHz
20 dBm dB bis 2 GHz
17 dBm bis 3 GHz
- Eingangs-Reflexionsdämpfung:
12 dB @ 2 GHz
- Ausgangs-Reflexionsdämpfung:
8 dB @ 2 GHz
- Rauschmaß: 4,4 dB
- Stromaufnahme: 96 mA
- Gehäusebauform: SOT89

Weitere Informationen unter:
<http://www.eiccorp.com>

fertige HF-Schaltung umso schwerer. Hier kommen parasitäre Effekte des Aufbaus zum Tragen, die in keiner theoretischen Betrachtung auftauchen.

Das größte Problem bei der Anwendung solcher HF-Verstärker mit großer Verstärkung über einen weiten Frequenzbereich ist die Schwingneigung. Ein nicht optimierter Aufbau mit einem Gain Block schwingt unweigerlich – aus einem Verstärker wird so ungewollt eine Signalquelle. Scheint die im Folgenden beschriebene eigentliche Schaltung bzw. Beschaltung eines integrierten HF-Verstärkers noch so einfach, um in der praktischen Umsetzung, d. h. dem fertigen Gerät, auch die gewünschte Funktion zu erhalten, ist Erfahrung im Design von HF-Schaltungen erforderlich. Hier kommt vor allem dem Layout und der Auswahl der verwendeten Bauteile eine wesentliche Bedeutung zu.

Schaltung

Die Schaltung dieses kompakten HF-Verstärkers RFA 403 ist in Abbildung 3 dargestellt. Das Kernstück bildet der MMIC Gain Block IC 2. Dieser integrierte HF-Verstärker vom Typ EC 1078 beinhaltet, wie schon erwähnt, neben den aktiven Stufen auch alle Komponenten zur Arbeitspunktstabilisierung und für die breitbandige Anpassung, sowohl eingangsseitig als auch ausgangsseitig. Durch den Einsatz des integrierten Verstärkers sind nur noch wenige zusätzliche Bauteile zur Erfüllung der Funktion erforderlich.

Das Eingangssignal wird über die Eingangsbuchse BU 1 zugeführt. Über die beiden Kondensatoren C 5 und C 6, die den Eingang gleichspannungsmäßig von IC 2 entkoppeln, gelangt das HF-Signal auf den HF-Verstärker. Ausgangsseitig steht das

verstärkte Signal an Pin 3 wieder zur Verfügung und gelangt dann, wiederum gleichspannungsmäßig mittels C 7 und C 8 entkoppelt, auf die Ausgangsbuchse BU 2.

Alle HF-Signalleitungen sind als 50-Ω-Streifenleitungen ausgeführt. Dies ist notwendig, da in der HF-Technik die Leiterbahnen nicht als einfache Verbindungen von Punkt A zu Punkt B zu sehen sind, sondern ein Bauteil darstellen. Nur so lassen sich gute Reflexionsdämpfung, lineare Verstärkung und Stabilität erreichen.

Die Koppelkapazitäten C 5 und C 6 bzw. C 7 und C 8 sind jeweils als Parallelschaltung zweier Kondensatoren ausgeführt, die im Layout so platziert sind, dass sie im eingebauten Zustand genau die Breite einer 50-Ω-Leiterbahn besitzen. So werden zusätzliche Stoßstellen im Signalweg vermieden, die unweigerlich schlechtere Ein- und Ausgangsreflexionsfaktoren nach sich ziehen. Weiterhin verringern sich durch diese Maßnahme die parasitären Eigenchaften der Kondensatoren.

Die Spannungsversorgung des Gerätes erfolgt über die 3,5-mm-Klinkenbuchse BU 3. Die hier anstehende Gleichspannung muss im Bereich von 12 V bis 18 V liegen. Über die stromkompensierte Drossel, die in der Zuleitung von der Buchse zur Platine eingefügt ist, erfolgt der Anschluss an die beiden Pins ST 1 und ST 2. Die beiden Kondensatoren C 1 und C 2 sorgen für eine Pufferung der Spannung. Mit Hilfe des Spannungsreglers IC 1 wird die 10-V-Betriebsspannung „+UB“ erzeugt. Der Ausgang des Spannungsreglers ist wiederum mit C 3 und C 4 entkoppelt.

Anschließend erfolgt die Zuführung der Versorgungsspannung an den HF-Verstärker. Hier muss sich zur Einstellung des Arbeitspunktes ein Strom von 96 mA bei einer „Kollektorspannung“ von ca. 5,6 V

an IC 2 Pin 3 ergeben. Dies erfordert einen Widerstandswert von ca. 45 Ω. Aufgrund der Verlustleistung ist dieser Widerstandswert auf die fünf Einzelwiderstände R 1 bis R 5 aufgeteilt. Diese ergeben als Reihenschaltung einen Wert von 44,6 Ω, der für den Betrieb des ICs hinreichend genau ist.

Eine weitere Aufgabe dieser Widerstände ist, in Verbindung mit den beiden Drosseln L 1 und L 2, die Entkopplung zwischen dem HF-Signalweg und dem Gleichspannungszweig. Die Drosseln sorgen für eine Entkopplung, während die zugehörigen Kondensatoren C 9 bis C 12 die „Reste“ der hochfrequenten Signale im DC-Zweig breitbandig nach Masse kurzschließen. Somit wird verhindert, dass hochfrequente Signaleinheiten den Spannungsregler IC 1 beeinflussen und/oder über die DC-Versorgungsleitung abgestrahlt werden.

Für die Betrachtung der Schaltung hinsichtlich ihrer HF-Eigenschaften kann ein so genanntes Kleinsignal-Ersatzschaltbild herangezogen werden. Für diese kompakte Schaltung bleibt bei der Analyse, ideale Bauteile vorausgesetzt, nur der Verstärker IC 2 als einziges Element des Ersatzschaltbildes über. Die Koppelkapazitäten C 5 bis C 8 werden als Kurzschluss betrachtet und die Drosselpulen L 1 und L 2 können als unendlicher Widerstand angesehen werden.

Theoretisch könnte das Verhalten der gesamten Verstärkerschaltung somit aufgrund der bekannten technischen Daten des EC 1078 exakt vorausbestimmt werden. So müssten sich theoretisch die technischen Daten des RFA 403 exakt mit denen des Gain Blocks IC 2 decken. Leider treten beim praktischen Aufbau parasitäre Effekte auf, die mehr oder weniger gravierende Abweichungen nach sich ziehen.

So sind beispielsweise die als ideal


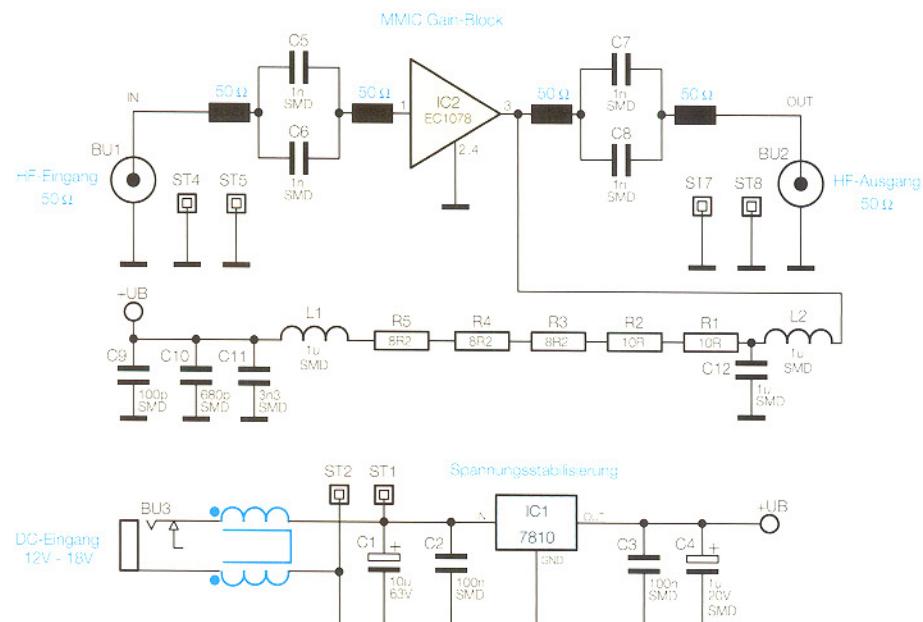


Bild 3: Schaltbild des RFA 403

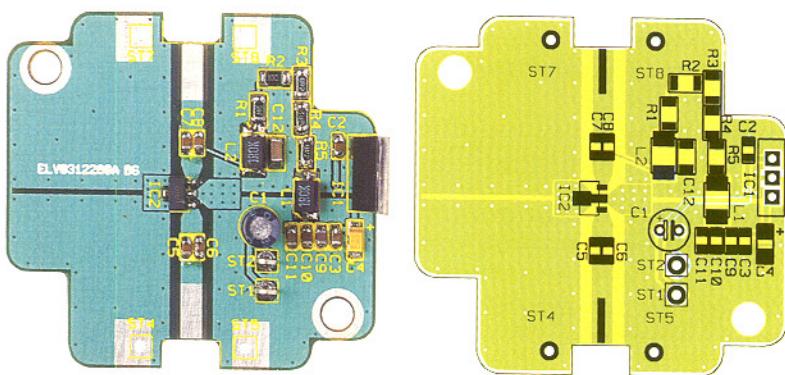

Ansicht der fertig bestückten Platine des RFA 403 mit zugehörigem Bestückungsplan

angesehenen Masseverbindungen mit „Dreieckeffekten“ behaftet. Eine Durchkontaktierung von einem Masseanschluss auf der Oberseite zur Bezugsmasse auf der Unterseite darf beispielsweise nicht als ideale Verbindung angesehen werden. Vielmehr wirkt sich hier die Induktivität der Durchkontaktierung aus, die mit einem Wert von ca. 0,5 nH angesetzt werden kann. Dieser Wert, der im ersten Augenblick recht unbedeutend wirkt, führt aber zu einer erheblichen Verschlechterung der Ein- und Ausgangsreflexionsfaktoren. Dies kann so weit führen, dass die Verstärkerschaltung zu schwingen beginnt. Bei der Ausführung des Layouts ist somit auf eine besonders gute Anbindung der Bauteilmasse zu achten, um Schwingneigungen des Verstärkers zu unterdrücken. Weiterhin unterbinden die getrennten Masseflächen auf der Platinenoberseite etwaige Mitkopplungen und somit weitere Schwingneigung.

Neben einer guten Masseanbindung ist auch eine optimale Signalzuführung zum Verstärker-IC wichtig. Die 50- Ω -Streifenleitungen werden dazu keilförmig an den Ein- und Ausgangspin des ICs herangeführt, um zusätzliche Stoßstellen zu vermeiden.

Alle diese Designregeln, die darauf abzielen, parasitäre Effekte von Bauteilen und die Unzulänglichkeiten beim Aufbau zu minimieren, sind im Schaltbild nicht zu erkennen. Sie sind jedoch ein Hauptbestandteil der Entwicklung einer solchen Schaltung und finden sich im optimierten Layout und den speziellen Anweisungen beim Aufbau der Verstärkerstufe wieder.

Die Funktion und die technischen Daten einer Schaltung für den Hochfrequenzbereich werden in wesentlicher Form durch die Ausführung des Aufbaus bestimmt, durch die Schaltung an sich sind nur die maximal theoretisch erreichbaren technischen Daten vorgegeben. Diese können aber durch einen nicht durchdachten Aufbau beliebig verschlechtert werden.

Da die Besonderheiten des Platinenlayouts bereits in obiger Schaltungsbeschreibung mit eingeflossen sind, beschäftigt

sich die nun folgende Nachbaubeschreibung hauptsächlich mit dem eigentlichen Aufbau des RFA 403.

Nachbau

Die Trennung zwischen Schaltung und Layout ist bei HF-Schaltungen fließend. Alle zum Aufbau gehörenden Komponenten und Arbeitsschritte beeinflussen auch die Funktion. So sind z. B. hier die Leiterbahnen nicht als reine Verbindungsleitungen zu sehen und die Bauteilanordnung kann nicht beliebig sein. Daher erfordert der Aufbau besondere Sorgfalt, damit die angegebenen technischen Daten auch erreicht werden.

Die Bestückung der Platine erfolgt anhand der Stückliste und des Bestückungsdrucks, wobei auch das dargestellte Platinenfoto und die Ansicht des Innenaufbaus hilfreiche Zusatzinformationen liefern.

Die gesamte Schaltung des HF-Verstärkers RFA 403 findet auf der 50 mm x 47 mm messenden Platine Platz. Diese ist für den Einbau in das mitgelieferte Alu-Druckgussgehäuse vorgesehen. Dass es sich hierbei um ein doppelseitiges Layout mit einem durchgängigen Masselayer auf der Unterseite handelt, ist bei HF-Schaltungen selbstverständlich.

Alle Bauteile des HF-Verstärkers werden auf der Bestückungsseite montiert. Bei der Bestückung ist zu beachten, dass die Durchkontaktierungen, die keine Bauteile aufnehmen, nicht mit Lötzinn volllaufen, da hierdurch die Wirkung dieser Durchkontaktierungen nicht mehr optimal ist.

Die Bestückungsarbeiten beginnen mit dem Einbau der Kondensatoren. Hier ist besonders sorgfältig vorzugehen, da diese keinen Werteaufdruck besitzen und anschließend nur durch explizites Ausmessen identifizierbar sind. Die Koppelkondensatoren C 5 und C 6 bzw. C 7 und C 8 sind so einzusetzen, dass beide Kondensatoren nebeneinander genau die Breite der 50- Ω -Leiterbahn ausfüllen. Dazu sind beide parallel geschalteten Kondensatoren direkt nebeneinander zu platzieren und

anschließend gemeinsam anzulöten. Beim Einbau des SMD-Elektrolyt-Kondensators muss die richtige Polarität beachtet werden. Die Markierung auf dem Bauteil kennzeichnet dabei den Pluspol. Beim bedruckten Kondensator C 1 ist der Minuspol am Bauteil markiert.

Anschließend werden die Widerstände und die Drosselpulen bestückt. Da der Spannungsregler IC 1 aufgrund der umgesetzten Verlustleistung einer Kühlung bedarf, wird dieser am Gehäuse festgeschraubt. Damit dies beim späteren Zusammenbau möglich ist, muss die Einbauhöhe exakt eingehalten werden. Das IC ist somit in einem Abstand von 16,5 mm, von der Platinenoberseite bis zur Mitte der Bohrung im IC-Kühlflansch gemessen, einzulöten. Anschließend sind die beiden Lötsen in den Bohrungen ST 1 und ST 2 einzusetzen.

Den Abschluss der Bestückungsarbeiten bildet der Einbau des MMIC Gain Blocks IC 2. Die Einbaulage ist hier durch die Anordnung der Anschlusspins vorgegeben. Beim Einbau des Verstärkerbau-

Stückliste: HF-Verstärker RFA 403

Widerstände:

8,2 Ω /SMD/1206	R3-R5
10 Ω /SMD/1206	R1, R2

Kondensatoren:

100pF/SMD	C9
680pF/SMD	C10
1nF/SMD	C5-C8
3,3nF/SMD	C11
100nF/SMD	C2, C3
1 μ F/SMD	C12
1 μ F/20V/Tantal/SMD	C4
10 μ F/63V	C1

Halbleiter:

7810	IC1
EC1078/SMD	IC2

Sonstiges:

SMD-Induktivität, 1 μ H	L1, L2
BNC-Einbaubuchse	BU1, BU2
1 Klinkenbuchse, 3,5 mm,	
Mono, Einbau	BU3
Lötstift mit Lötose	ST1, ST2
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 8 mm	
1 Fächerscheibe, M3	
1 Mutter, M3	
1 Ferrit-Ringkern, 8 x 3 mm,	
4 mm Innen \varnothing	
2 Masseanschlussbleche	
1 Alu-Gehäuse, bearbeitet und bedruckt, komplett	
6 cm flexible Leitung,	
ST1 x 0,22 mm ² , rot	
6 cm flexible Leitung,	
ST1 x 0,22 mm ² , schwarz	



Bild 4: Fertig gewickelte stromkompensierte Ringkerndrossel

steines ist besonders vorsichtig vorzugehen, da das IC aufgrund seiner kleinen Bauform nur eine kleine Wärmeableitfähigkeit besitzt und deshalb durch zu langes oder zu heißes Löten leicht zerstört werden kann.

Vor dem Einbau der Platine ins Gehäuse muss die Verbindungsleitung für den DC-Zweig zwischen ST 1, ST 2 und der Klinkenbuchse vorbereitet werden. Dazu ist die im Schaltbild eingezeichnete und in Bild 4 dargestellte stromkompensierte Drossel zuwickeln: Die beiden Leitungen sind zunächst so von innen durch den Ferritringkern zu stecken, dass beide Enden ca. 1,5 cm herausragen. Die Wicklungen werden anschließend mit den längeren Enden ausgeführt. Zum Wickeln der stromkompensierten Spule ist zunächst die rote Leitung in eine Richtung um den Ringkern zu wickeln. Die schwarze Leitung wird dann in gleicher Weise gewickelt, sodass sich die beiden Enden auf der gegenüberliegenden Seite des Ringkerns wieder treffen (vgl. Abbildung 4). Zu beachten ist, dass die Wicklungen eng geführt werden, da der innere Kerndurchmesser durch die durchzusteckenden 2 mal 3 Leitungen nahezu voll ausgefüllt ist. Das Abisolieren aller vier Leitungen auf 4 mm Länge und das Verzinnen der Enden schließt die Vorbereitung der Drosselpule ab.

Ist die Platine so weit aufgebaut, so

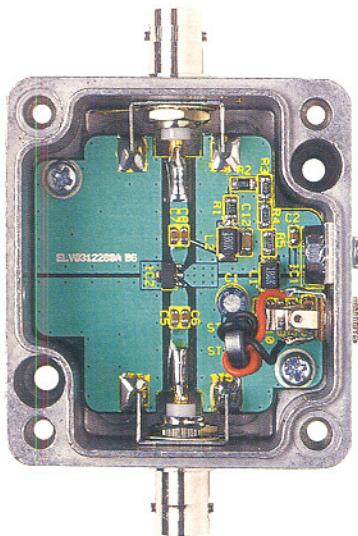


Bild 5: Innenansicht des fertig aufgebauten RFA 403

sollte vor der nun folgenden Gehäusemontage die Platine auf Kurzschlüsse, Bestückungsfehler und kalte Lötstellen hin untersucht werden.

Gehäuseeinbau

Die Platine ist für den Einbau in das Alu-Druckguss-Metallgehäuse mit den Außenabmessungen 64 x 58 x 35 mm vorgesehen. Für diese Anwendung ist das Alu-Druckguss-Gehäuse hervorragend geeignet, da die Verstärkerschaltung so elektrisch abgeschirmt und für den rauen Laboreinsatz mechanisch geschützt ist.

Im ersten Schritt der Gehäuseendmontage erfolgt der Einbau der Platine. Diese wird ins Gehäuse eingesetzt, exakt mittig über den Befestigungsbohrungen ausgerichtet und dann mit den Schrauben 3,5 x 6 mm und unterlegten Fächerscheiben fixiert. Danach ist der Spannungsregler zu befestigen. Dieser wird mit einer von außen durchzusteckenden Schraube M3 x 8 mm und von innen aufzuschraubender Mutter mit Zahnscheibe montiert.

Zum Einbau der BNC-Buchsen sind zunächst die im Inneren des Gehäuses befindlichen Teile vor der entsprechenden Bohrung zu positionieren. Dies sind Massenschlussblech, Zahnscheibe und Mutter in angegebener Reihenfolge, wobei das in Abbildung 6 dargestellte Massenschlussblech mit der breiten Seite zum Gehäusedeckel zeigt. Zum Einbau wird die BNC-Buchse von außen durch die Gehäusebohrung, das Massenschlussblech und die Zahnscheibe geführt und in die Mutter eingedreht. Beim Festziehen der Buchse ist darauf zu achten, dass das Massenschlussblech korrekt horizontal ausgerichtet ist, da sonst die Verbindung zur Platine nicht ordnungsgemäß erfolgen kann, und dass der Mittenkontakt der Buchse ordnungsgemäß auf der 50- Ω -Leiterbahn aufliegt.

Die Masseverbindung zwischen Platine und Buchse bzw. Gehäuse erfolgt durch die beiden seitlichen Laschen des Massenschlussbleches. Diese sind zunächst so um 90° zur Platine abzuwinkeln, dass es möglich ist, sie an die mit ST 4, ST 5, ST 7 und ST 8 bezeichneten Lötspuren anzulöten. Das Anlöten geschieht dann sehr sorgfältig unter Zugabe von ausreichend Lötzinn, da diese Verbindung sehr wichtig für gute Ein- und Ausgangsreflexionsfaktoren ist. Anschließend werden die auf den entsprechenden Pads aufliegenden „heißen“ Anschlüsse (Mittenkontakte) der BNC-Buchsen verlötet.

Nachdem die kritischen HF-Verbindungen fertiggestellt sind, erfolgt der Einbau der 3,5-mm-Klinkenbuchse zur Spannungsversorgung. Hier müssen aber zunächst die Verbindungsleitungen mit der eingewickel-

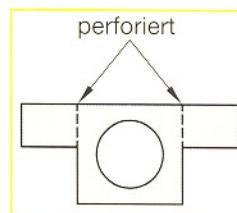


Bild 6:
Massenschlussblech
zur Buchsenmontage

ten stromkompensierten Drossel an die Buchse angelötet werden. Die schwarze Leitung findet dabei an dem Kontakt, der den Massepin des einzusteckenden Klinkensteckers abgreift. Anschluss. Folglich ist die rote Leitung an den den „Plus-Kontakt“ abgreifenden Anschluss zu löten.

Zum Einbau ins Gehäuse wird die Buchse mit den angeschlossenen Leitungen von innen durch die Bohrung gesteckt und mit der von außen aufzuschraubenden Rändelmutter fixiert (siehe Abbildung 5). Die elektrische Verbindung zur Platine erfolgt dann mit dem Anlöten der Leitungen an die Lötstifte ST 1 und ST 2, wobei die schwarze Leitung zu ST 2 und die rote zu ST 1 gehört. Somit ist der Gehäuseeinbau abgeschlossen und es folgt die erste Inbetriebnahme.

Inbetriebnahme/Bedienung

Zur Inbetriebnahme des HF-Verstärkers RFA 403 wird an der Klinkenbuchse, dem Versorgungsspannungseingang, eine Gleichspannung im Bereich von 12 V bis 18 V polungsrichtig angeschlossen. Anschließend ist mit einem Multimeter die +10-V-Ausgangsspannung des Spannungsreglers zu kontrollieren. Durch eine weitere Messung an Pin 3 des HF-Verstärkers IC 2 kann noch die „Kollektorspannung“ geprüft werden, die in einem Bereich von 5,2 V bis 5,9 V liegen muss. Stehen diese Spannungen ordnungsgemäß an, so kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass der HF-Verstärker ordnungsgemäß arbeitet.

Das Aufschrauben des Gehäusedeckels schließt die Aufbauarbeiten endgültig ab. Dazu ist zunächst in die Nut auf der Unterseite des Deckels das Dichtungsband einzulegen. Mit Hilfe der vier Senkkopfschrauben wird dann der Gehäusedeckel angeschräbt.

Steht entsprechendes Messequipment zur Verfügung, kann zur Endkontrolle der Frequenzgang der Schaltung aufgenommen und die Verstärkung geprüft werden. Das am BNC-Eingang BU 1 eingespeiste Signal erscheint um ca. 19 dB (bis 1 GHz) verstärkt an der Ausgangsbuchse BU 2. Wobei der Frequenzgang ähnlich wie in Abbildung 1 dargestellt aussuchen sollte. Kleine Abweichungen sind hier aufgrund der individuellen Aufbauweise möglich. Somit ist der HF-Verstärker RFA 403 fertig aufgebaut und kann in einem seiner vielen Einsatzgebiete Verwendung finden.

Der richtige Umgang mit SMD - Löten, Entlöten, Identifizieren

Unser Beitrag zum Thema Umgang und Verarbeitung von SMD-Bauteilen zeigt neben grundsätzlichen Voraussetzungen, etwa, wie man SMD-Bauteile identifiziert und lagert, vor allem Techniken des Löten und Entlöten aus praktischer Sicht auf.

An der Oberfläche...

SMD-Bauteile (SMD - Surface Mounted Devices: Bauteile für Oberflächenmontage, auch der Begriff SMT für Surface Mounted Technology findet hier oft Anwendung) erobern zunehmend auch den Bereich der Hobby-Elektronik, sind doch auch deren Vorteile willkommen. Sie sind vor allem sehr klein, damit können mit SMD realisierte Schaltungen sehr kompakt gehalten werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist der Wegfall der Anschlussdrähte. Hierfür muss man keine Platinenbohren, die löttechnische Verarbeitung der Bauteile ist einfacher und eine ordnungsgemäß verlöte SMD-Baugruppe ist sehr resistent gegen mechanische Belastungen. Dazu entfällt die Vorbereitung der Bauteile völlig - man muss keine Anschlüsse biegen, durchstecken und abschneiden. Denn die Bauteile werden allein auf die zugehörigen Lötpads (Lötflächen) gesetzt und dort auch (auf der Oberfläche) verlötet.

Diese technologischen Vorteile kommen vor allem bei industrieller Verarbeitung zum Tragen, für den Hobby-Elektroniker zählen sicher vor allem die Argumente Kompaktheit des fertigen Gerätes bei hoher Funktionalität und die mechanische Stabilität, z. B. bei im Modellbau eingesetzten Baugruppen.

Allerdings erfordert das Verarbeiten dieser Bauelemente gewisse Vorkenntnisse und spezielles Werkzeug. Dies wollen wir hier aus der Sicht des Praktikers kompakt vermitteln. Weiterführende Literatur hierzu finden Sie in [1].

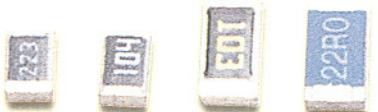


Bild 1: SMD-Widerstände in unterschiedlichen Größen (0805 und 1206).

Bauformen und Kennzeichnung

Die Gehäuseformen von SMDs haben eine große Vielfalt erreicht, hier gibt es zwar eine gewisse Vereinheitlichung, dennoch findet man insbesondere im Bereich der Halbleiter immer neue Gehäuseformen. Zusätzlich ist auch die Kennzeichnung der kleinen Bauteile nicht ganz einfach identifizierbar, Widerstände sind anhand eines aufgedruckten Codes zu identifizieren, andere Bauteile wie viele Dioden und Kondensatoren weisen gar keinen Aufdruck auf. Aktive Bauelemente sind entweder im Klartext (ICs) oder mit einem Kurzcode (z. B. Transistoren) bedruckt. Für letzteren gibt es lange Decodierungstabellen, die aktuellsten findet man im Internet [2].

Wir stellen die wichtigsten Bauteile, ihre Bauform und ihre Bezeichnungsarten vor. Dabei berücksichtigen wir vor allem in unseren Bausätzen verwendete Bauteile.

SMD-Widerstände

SMD-Widerstände findet man heute meist in Chip-Form vor (Abbildung 1), die in unterschiedlichen Größen angeboten werden.

Die verbreitetsten Größen sind „0805“ (Länge 2 mm, Breite 1,25 mm) und „1206“ (Länge 3,2 mm, Breite 1,6 mm).

Bild 2:
Die Codierung von
SMD-Widerständen

Widerstände sind durch einen Aufdruck gekennzeichnet, der ihren Wert nach der E-Widerstandsreihe codiert. Daher ist das Ablesen nach einiger Übung recht einfach. Wie die je nach Bereich unterschiedliche Codierung aufgelöst wird, zeigt Abbildung 2. Als Besonderheit gilt, wie bei bedrahteten Widerständen auch, der 0-Ω-Widerstand (Aufdruck 000 bzw. 0), der statt einer Drahtbrücke eingesetzt wird.

SMD-Kondensatoren

Hier unterscheidet man zwischen zwei Gruppen von Kondensatoren, die Keramik-Kondensatoren, die in Chip-Form ähnlich den Widerständen ausgeführt sind,

Kennzeichnung von SMD-Widerständen

Kennzeichnung 3-stellig:

Die ersten beiden Ziffern geben den Wert an. Die dritte Ziffer kennzeichnet die Anzahl der folgenden Nullen (Exponent).

$$103 = 10 \cdot 10^3 = 10 \text{ Ohm} \cdot 1000 = 10 \text{ kOhm}$$

$$270 = 27 \cdot 10^0 = 27 \text{ Ohm} \cdot 1 = 27 \text{ Ohm}$$

$$391 = 39 \cdot 10^1 = 31 \text{ Ohm} \cdot 10 = 390 \text{ Ohm}$$

Kennzeichnung mit Buchstabe „R“:

Der Buchstabe stellt den Dezimalpunkt dar.

Diese Kennzeichnung wird für Werte bis 976 Ohm verwendet.

$$10R2 = 10,2 \text{ Ohm}$$

$$R27 = 0,27 \text{ Ohm}$$

$$287R = 287 \text{ Ohm}$$

Kennzeichnung 4-stellig:

Die ersten drei Ziffern geben den Wert an. Die vierte Ziffer kennzeichnet die Anzahl der folgenden Nullen (Exponent).

$$1001 = 100 \cdot 10^1 = 100 \text{ Ohm} \cdot 10 = 1 \text{ kOhm}$$

$$2552 = 255 \cdot 10^2 = 255 \text{ Ohm} \cdot 100 = 25,5 \text{ kOhm}$$

$$4703 = 470 \cdot 10^3 = 470 \text{ Ohm} \cdot 1000 = 470 \text{ kOhm}$$

Kennzeichnung von Tantal-Kondensatoren

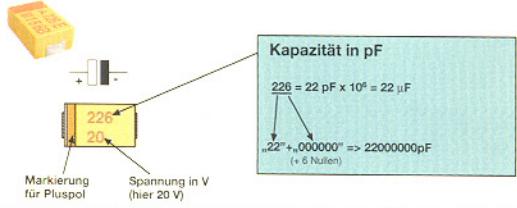


Bild 3:
Die Codierung von SMD-Tantal-Kondensatoren

Kennzeichnung von SMD-Eikos

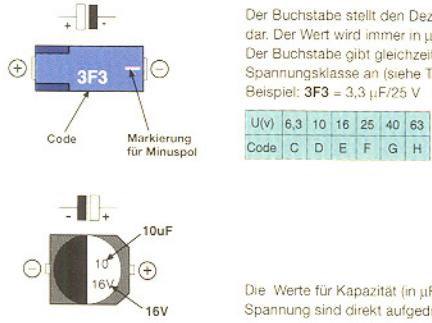


Bild 4:
Die Codierung von SMD-Aluminium-Elkos

Kennzeichnung von SMD-Spulen

221K	Wird kein Buchstabe verwendet, gibt die dritte Ziffer die Anzahl der folgenden Nullen an. Die Werteangabe erfolgt in µH. Der Buchstabe „R“ oder „N“ stellt den Dezimalpunkt dar. Nur bei einem „N“ erfolgt die Werteangabe in nH. Der letzte Buchstabe gibt die Toleranz an. Beispiele: 221K = 220 µH 10% 330K = 33 µH 10% 4R7J = 4,7 µH 5% R22K = 0,22 µH 10% 2N2F = 2,2 nH 1% 56NJ = 56 nH 5%
Toleranz	1% 2% 5% 10% 20%
Code	F G J K M

Bild 5:
Die Codierung von SMD-Spulen

und die Elkos, die heute vorwiegend als Tantal-Elkos vorkommen. Aber auch die (preiswerteren) Aluminium-Elkos sind recht verbreitet. Größere Kapazitäten ab ca. 330 µF werden auch in SMD-Schaltungen mit herkömmlichen bedrahteten Elkos, meist in liegender Form, bestückt.

1. Keramik-Kondensatoren

Die Keramik-Kondensatoren werden wie die Widerstände am verbreitetsten in den Bauformen 0805 und 1206 angeboten (Werte ab 470 nF im Gehäuse 1812 (4,5 x 3,5 mm) oder 2220 (5,7 x 5,0 mm), sie überstreichen einen Bereich zwischen 0,3 pF und 1 µF. Keramik-Kondensatoren sind nicht beschriftet, ihr Wert ist nachträglich nur durch Messen zu ermitteln.

2. Tantal-Elkos

Diese gepolten Bauelemente sind (im Gegensatz zu bedrahteten Elkos) am Pluspol gekennzeichnet (siehe Abbildung 3). Neben der Strichkennzeichnung ist auch die durch ein flaches „M“ verbreitet. Die Baugröße der Elkos hängt von der Kapazität und der jeweiligen Spannungsfestigkeit ab.

Die Werte sind, ähnlich wie bei den

Widerständen, durch eine aufgedruckte Codierung gekennzeichnet (siehe Abbildung 3). Unter der Kapazitätskennzeichnung befindet sich der Wert für die Spannungsfestigkeit im Klartext.

3. Aluminium-Elkos

Aluminium-Elkos kommen in zwei verschiedenen Bauformen vor - liegend und stehend (Abbildung 4). Die liegenden sind am Minuspol mit einem aufgedruckten Minuszeichen sowie am Pluspol mit zwei Gehäuseabflachungen versehen. Die stehenden Typen sind am Minuspol (Gehäuse) gekennzeichnet, der Pluspol ist durch Abflachungen des Gehäuses markiert. Wie die Werte des Kondensators ermittelt werden, ist in Abbildung 4 für beide Typen erläutert.

SMD-Spulen

SMD-Spulen (Abbildung 5) findet man in den Bauformen von 0805 bis 3615 (5 x 13 mm). Sie sind unterschiedlich bedruckt, ähnlich der Kennzeichnung von Widerständen. Daneben gibt es Sonderbaufomren für Leistungsrosseln.

Wie die Codierung gelesen wird, zeigt Abbildung 5.

SMD-Dioden

Die Dioden für SMD-Bestückung werden in mehreren Gehäuseformen geliefert. Zuerst ist hier das zylindrische MELF- bzw. Mini-MELF-Gehäuse zu nennen (Abbildung 6, MELF: ø 2,2 mm, Länge 5,2 mm; Mini-MELF (SOD 80): ø 1,4 mm, Länge 3,6 mm). Hier ist die Katode wie bei den diskreten Dioden mit einem Ring gekennzeichnet. Achtung! Obwohl die meisten MELF-Dioden rot mit schwarzem Ring ausgeführt sind, können auch eine umgekehrte Färbung (schwarz mit rotem Ring) oder Gehäuse mit zwei Ringen (der Ring an einem Gehäuseende ist die Katode) vorkommen. Die am meisten eingesetzten Dioden im MELF-Gehäuse sind die 1-A-Dioden, die der diskreten Reihe 1N400x entsprechen. Dagegen findet man die Universaldiode 1N4148 (entspricht LL 4148) sowie Kleinleistungs-Z-Dioden bis 0,5 W meist im Mini-MELF-Gehäuse.



Bild 6: Standard bei Universal-dioden - das MELF-Gehäuse

Je nach Leistungsklasse gibt es Dioden (Abbildung 7) auch in einem SOT-Gehäuse (SOT 23/223), einem SOD-6/SMB/SMC-Gehäuse oder einem modifizierten TO-220-Gehäuse (TO-223).


Vielfach findet man Dioden auch in SOT-Gehäusen (Abbildung 8), z. B. SOT 23/323 oder SOT 143, vor. Deren Anschlussbelegung muss man allerdings den jeweiligen Datenblättern entnehmen. Die Gehäuse beherbergen eine bis zwei Dioden in unterschiedlichen Beschaltungsversionen. Die Kennzeichnung erfolgt durch einen aufgedruckten Code. Einige Beispiele dafür sind in Abbildung 8 zu sehen. Die Codes sind entweder über die Datenblätter der Hersteller oder Quellen wie [1] oder aktuell dem Internet zu entnehmen. Wichtig ist es, zu beachten, dass der aufgedruckte Code



Bild 7: Dioden werden je nach Leistungsklasse in unterschiedlichen Gehäuseformen geliefert.



Bild 8:
Einige
Beispiele
für An-
schluss-
bele-
gungen
von
Dioden.

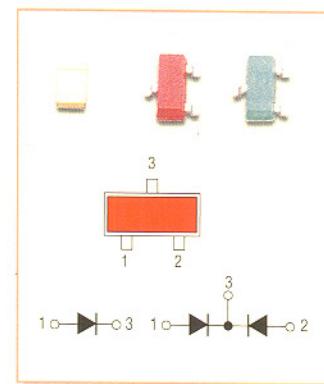

in enger Beziehung zur Gehäusebauform steht. Das heißt, zwei gleiche Codierungen auf unterschiedlichen Gehäuseformen sind nicht die gleichen Bauelemente!

SMD-Transistoren/ Spannungsregler

Auch die SMD-Transistoren und Spannungsregler werden in verschiedenen SOT-Gehäusen (SOT 23/223/143/89/323/122A) bzw. den modifizierten TO-Gehäusen (z.B. TO-252) untergebracht (Abbildung 9). Für ihre Codierung gilt das bei den Dioden Gesagte.

SMD-Leuchtdioden

Leuchtdioden für die SMD-Bestückung sind in den meisten Fällen im SOT-23-Gehäuse (Abbildung 10) untergebracht, entweder einzeln oder als Zweifarbg-Paar. Gängige Anschlussbeispiele sind ebenfalls in Abbildung 10 dargestellt. Daneben gibt es zahlreiche Bauformen von Chip-LEDs, z. B. 1206.

Hier hat sich leider, im Gegensatz zu Dioden, keine einheitliche Anschlussmarkierung durchgesetzt, manche Hersteller kennzeichnen die Anode, andere die Kathode mit einem Punkt. Hier muss auf die Datenblätter der Bauelemente verwiesen werden.

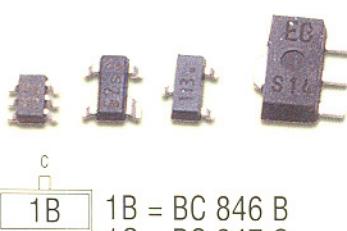


Bild 9: Auch Kleinleistungstransistoren werden im SOT 23/323/143-Gehäuse mit Codierung untergebracht. Leistungstransistoren gibt es auch in modifizierten TO-Gehäusen.

JR

A8 = BAS 19

JJ = BAV 70

Weitere SMD-Bauelemente

Neben den bisher aufgeführten Bauelementen sind zahlreiche weitere Bauelemente, wie z. B. Potentiometer/Trimmer, Taster, Optokoppler, Reedkontakte usw. (Abbildung 12) in SMD-Versionen verfügbar. Sie sind in modifizierten Gehäusen mit SMD-typischen, seitlichen Kontakten untergebracht.

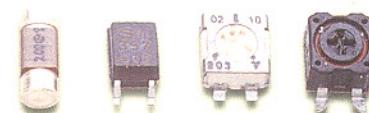


Bild 10:
SMD-
Leucht-
dioden
mit An-
schluss-
beispiel-
nen.

SMD-ICs

Die ICs ähneln (außer in der Größe) ihren Verwandten im DIL-Gehäuse weitgehend, auch die Anschlussbelegung ist identisch. Allerdings sind hier die Anschlüsse den Bestückungsbedingungen angepasst und so nach außen gebogen, dass sie plan auf dem Lötpad aufliegen. Und die Anschlussdichte ist selbstverständlich weit höher als bei den DIL-Verwandten.

Bei ICs mit bis zu ca. 28 Anschlässen findet man SO-Gehäuse (Abbildung 11) mit einem Anschlussraster von 1,27 mm. Ein SO-8-Gehäuse hat z. B. die Abmessungen von 4 x 5 mm. An der Seite, an der sich Pin 1 befindet, sind diese Gehäuse leicht abgeschrägt. Mehrere Hersteller kennzeichnen Pin 1 durch einen Punkt.

Bei ICs mit sehr vielen Anschlusspins kommen so genannte Quad-Flat-Pack-Gehäuse (QFP, Abbildung 11) zur Anwendung. Hier gibt es je nach Gehäusegröße und Anzahl der Pins Anschlussraster bis herab zu 0,65 mm (!). Die Anschlussbelegung ist dem jeweiligen Datenblatt bzw. der zugehörigen Applikation zu entnehmen.

Die Gehäuse sind an Pin 1 mit einer runden Vertiefung gekennzeichnet.

Bild 12: Auch zahlreiche andere Bauelemente werden als SMD-Version hergestellt.

Die Verarbeitung von SMD-Bauelementen

Das größte Problem bei der Verarbeitung dieser Bauelemente ist ihre geringe Größe. Deshalb sind peinliche Ordnung am Arbeitsplatz, gute Beleuchtung und spezielles Werkzeug Voraussetzungen für ordnungsgemäße Bestückung. Vorweg soll noch einmal betont werden, dass hier lediglich Methoden, wie sie ohne größeren Aufwand im Hobby- bzw. Servicelabor realisierbar sind, beschrieben werden. Deshalb finden hier industrielle Methoden wie Reflow-Löten, Löten mit Lötpaste usw. keine Beachtung.

Arbeitsplatz und Werkzeug

Am gut beleuchteten Arbeitsplatz sollten sich nur die Bauteile und Werkzeuge befinden, die zum Bestücken notwendig sind. Zu schnell ist eines der kleinen SMD-

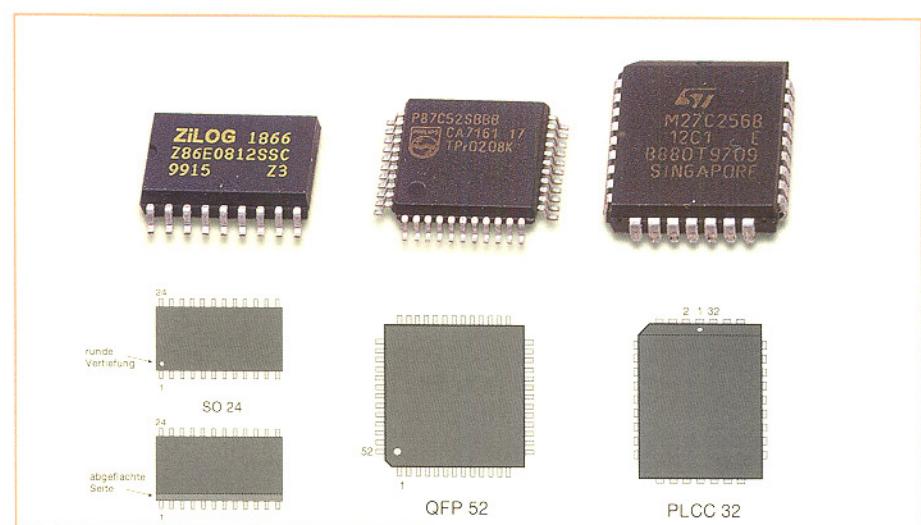


Bild 11: SMD-ICs in unterschiedlichen Gehäuseformen



Bild 13: Eine gute Lupenleuchte hilft beim Platzieren und Löten.

Chips verschwunden! Deshalb sollte man auch immer nur die Bauteile aus der jeweiligen Verpackung nehmen, die unmittelbar bestückt werden.

Eine gute Lupe, am besten mit integrierter Beleuchtung (Abbildung 13), hilft enorm bei der sauberen Bestückung, denn nach einigen Lötvorgängen ermüden die hier stark beanspruchten Augen schnell.

Als Löt-Werkzeug ist ein Lötkolben mit sehr schlanker Spitze (0,8 bis max. 1 mm), z. B. ein Feinlötkolben, einzusetzen. Die LötspitzenTemperatur sollte möglichst regelbar sein, hier tut eine elektronische Lötstation gute Dienste, die Leistungen zwischen 5 und 30 VA abgibt. Weiterhin benötigt man SMD-Lötzinn mit Kolophoniumseele und einer Stärke von 0,5 mm. Dickeres Lötzinn kann zu Kurzschlüssen auf den oft dicht bestückten Platinen mit geringen Anschlussabständen führen. Für das Entfernen überschüssigen Lötzinsen sollte Entlötlitze zur Hand sein. Schließlich wird noch eine feine, sicher schließende und stabil haltende Pinzette benötigt. Sie wird zum sicheren Platzieren der Bauteile eingesetzt.

Abbildung 14 zeigt eine kleine Zusammenstellung geeigneter Werkzeuge und Materialien.



Bild 14: Die Grundausstattung für das Bestücken von SMD-Bauteilen

Aufbewahrung

Die Bauteile von Bausätzen werden typischerweise einzeln verpackt geliefert. Die jeweilige Tüte sollte erst unmittelbar vor Bestücken der jeweiligen Bauteile geöffnet und nach dem Entleeren sofort von der Arbeitsfläche genommen werden. Das betrifft insbesondere die unbeschrifteten SMD-Keramikkondensatoren, aber auch viele Halbleiter, deren Codierung oft nur mühsam ermittelbar ist.

Ansonsten bewähren sich spezielle SMD-Containersysteme sowie SMD-Sortimentskästen, um SMD-Bauteile geordnet aufzubewahren (Abbildung 15).



Bild 15: Die ideale Unterbringung für SMD-Bauteile - spezielle Container und Sortimentskästen

Alle anderen Aufbewahrungsarten, etwa in normalen Sortierboxen, führen unweigerlich zu Unordnung und Verlust von Bauteilen.

Zur Entnahme aus den SMD-Containern hat sich die Vakuumpinzette (Abbildung 16) bewährt. Mit ihr lassen sich die winzigen Bauteile sehr einfach entnehmen und auch wieder in den Container legen.

Bestückung

Die meist kleinen Platinen müssen wäh-

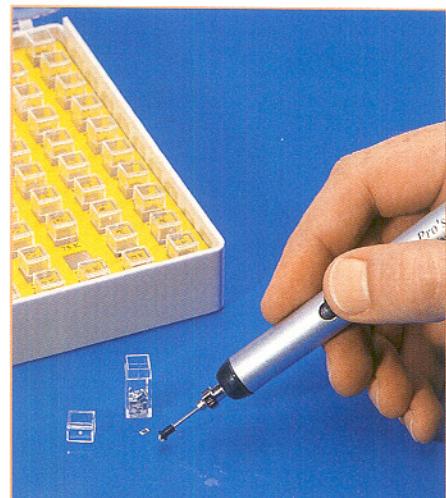



Bild 16: Eine Vakuumpinzette hilft beim Entnehmen der kleinen Bauteile aus dem Container.

rend der Bestückung sicher fixiert sein, um ein Verrutschen beim Löten zu verhindern. Es muss hier keinesfalls ein Bestückungsrahmen zum Einsatz kommen, es genügt ein Stück doppelseitiges Klebeband, das die Platine an der Arbeitsplatte fixiert.


Die Bestückung selbst sollte bei den meist dicht bestückten Platinen immer von innen nach außen erfolgen. Hier ist es also meist erforderlich, dass mit den ICs begonnen wird, um jetzt noch bequem an alle Anschlüsse herankommen zu können. Dies gilt insbesondere auch für eventuell notwendiges Entfernen zuviel aufgetragenen Lötzins und der damit verbundenen Kurzschlüsse von Bauteilanschlüssen.

Generell erfolgt das Bestücken so, dass man zunächst ein Lötpad für das betreffende Bauteil mit wenig Lötzinn benetzt. Dann wird das Bauteil mit der Pinzette lagerichtig (bei gepolten Bauteilen Polung beachten) auf die zugehörigen Lötpads gelegt und an dem bereits verzinnnten Anschluss verlötet. Erst nachdem man sich vergewissert hat, dass das Bauteil exakt platziert ist, lötet man den gegenüber liegenden Bauteilanschluss und dann, sofern vorhanden, alle weiteren Anschlüsse an. Abbildung 17 veranschaulicht noch einmal die Reihenfolge. Dabei ist sorgfältig auf folgende Dinge zu achten:


- Nur so viel Lötzinn auftragen, dass eine sichere Verbindung zwischen Lötpad und Bauteilanschluss entsteht. Eine gute Lötstelle zeichnet sich durch nur wenige sichtbare Lötzinnauftrag mit einer Art Hohlkehle aus.
- Mit der Lupe immer wieder kontrollieren, ob zwischen Anschluss und Lötpad tatsächlich eine Verbindung besteht. Oft verbleibt bei ICs ein unbemerkt Luftspalt zwischen Pad und Anschluss.
- Mit der Lupe kontrollieren, dass es nicht zu Kurzschlüssen zwischen benachbarten Anschlüssen gekommen ist.

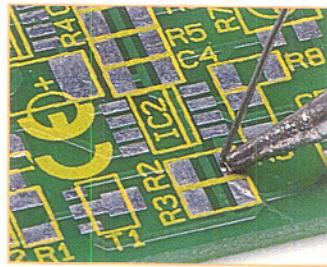


1. Ein Pad mit wenig Lötzinn benetzen

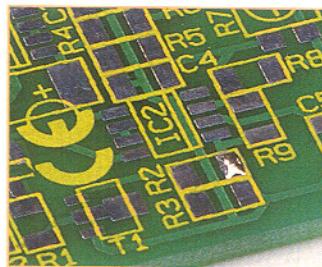

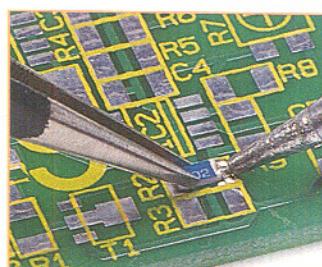
2. So sieht die mit Lötzinn benetzte Lötstelle aus



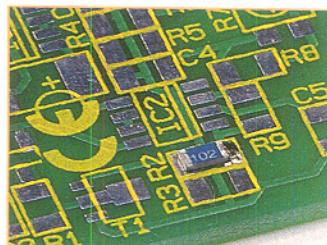
3. Lötstelle mit Lötkolben erwärmen und gleichzeitig das Bauteil platzieren



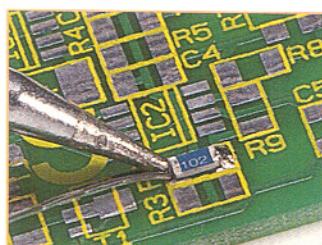4. Das Bauteil ist nun an der Seite angelötet



5. Entgegengesetzte Lötstelle verlöten

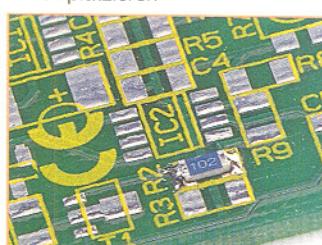

6. Fertig verlötes Bauteil

Bild 17: So erfolgt das Bestücken und Verlöten der SMD-Bauteile.

- Nicht zu lange an einem Anschluss und Bauteile mit vielen Anschlüssen (ICs) nicht in einem Zug hintereinander löten, damit das Bauteil nicht thermisch überlastet wird. Der Lötkolben muss genügend Reserven aufweisen, um die Lötstelle schnell zu erwärmen und den Lötprozess nach max. einer Sekunde abzuschließen.

Bei gepolten Bauteilen ist die richtige Bestückungslage einzuhalten. Wie die richtige Polung ermittelt wird, wurde ja bereits bei der Vorstellung der Bauteile besprochen. Die Markierungen im Bestückungsdruck der Platinen erleichtern das richtige Positionieren (Abbildung 18). Die Katoden-Pads der Dioden sind mit einer Strichmarkierung gekennzeichnet, die Lage der ICs durch eine Strichmarkierung für die abgeflachte Seite. Für Elkos und LEDs ist eine Plusmarkierung aufgedruckt und bei Transistoren und anderen Bauteilen im dreipoligen SOT-Gehäuse ergibt sich die Einbaulage aus der Lage der Lötpads automatisch.

Lötzinn entfernen

Ist trotz aller Sorgfalt dennoch zuviel

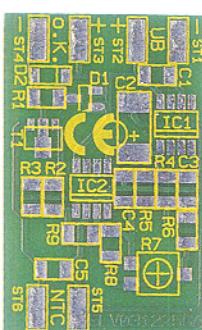


Bild 18: Die Markierungen im Bestückungsdruck helfen beim Platzieren.

Lötzinn aufgetragen worden, so dass ein Kurzschluss entstanden ist, entfernt man das überschüssige Lötzinn mit Entlötlitze.

Dazu sollte man, falls die Entlötlitze länger nicht benutzt wurde, zunächst einige Millimeter abschneiden, da sich hier oft Schmutz im feinen Drahtgeflecht festsetzt und die Drahtenden leicht korrodieren.

Dann wird das Lötlitzenende an die „Lötzinnbrücke“ geführt und durch Auflegen der Lötkolbenspitze erwärmt. Hier ist übrigens eine regelbare Lötstation sehr nützlich, da es anzuraten ist, die Leistung gegenüber dem Löten etwas zu erhöhen. Denn die Entlötlitze transportiert nicht wenige Wärme ab.

Nach kurzer Zeit (nicht zu lange entlöten, deshalb vorher die Leistung erhöhen!) wird das überschüssige Lötzinn durch die Kapillarwirkung automatisch in das Kupfergeflecht der Entlötlitze gesaugt - die Entlötlitze kann nun von der Lötstelle genommen werden. Nach einigen Versuchen bekommt man sehr schnell Übung für Zeitablauf und Handling und wird bald auf Anhieb eine saubere Lötstelle hinterlassen.

Vor dem nächsten Gebrauch der Entlötlitze ist das verzinnte Stück abzuschneiden.

Entlöten

Ab und an kann es erforderlich sein, ein Bauteil wieder von der Platine zu entfernen, sei es bei Reparaturen, Bauteilausfällen oder, wenn ein Bauteil falsch bestückt wurde. Hier muss man, will man nicht eine Zerstörung der Platine riskieren, sehr sorgfältig vorgehen.

Eine Methode, um Bauteile mit wenigen Anschlüssen zu entlöten, ist die oben beschriebene mit Entlötlitze. Dabei wird zu-

nächst soviel Lötzinn entfernt wie möglich, dann das Bauteil mit der Pinzette erfasst, die Anschlüsse wechselseitig kurz mit der Lötspitze erwärmt und das Bauteil mit einer leichten Drehung abgehoben. Niemals direkt nach oben heben, so könnten Lötpads von der Platine gerissen werden!

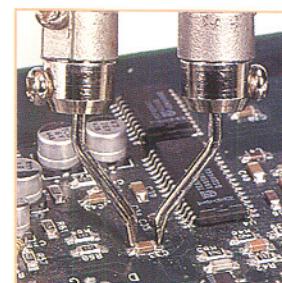



Bild 19:
Mit dem
Tweezer
gelingt das
Auslöten
fast aller
SMD-
Bauteile
problemlos.

Kritischer wird es bei ICs. Hier wird man, will man nicht die Zerstörung der Platine riskieren, kaum um den Einsatz eines speziellen Entlötkolbens herumkommen, wie er in Abbildung 19 gezeigt ist. Dieser „Tweezer“ genannte Spezialentlötkolben kann mit seinen beiden beweglichen Heizeinsätzen und an die Größe des ICs anpassbaren Lötspitzen alle Anschlüsse eines ICs gleichzeitig erwärmen. So ist ein schonendes und schnelles Ablösen des ICs von der Platine möglich. Derartige Entlötspitzen sind für nahezu alle Gehäuseformen erhältlich, selbst Flat-Pack-ICs lassen sich hiermit entlöten.

Literatur- und Internet-Hinweise:

[1] Härtl: SMD · Surface Mounted Device, Härtl-Verlag, Hirschau

[2] www.pavlek.de/service/smd-bf.asp

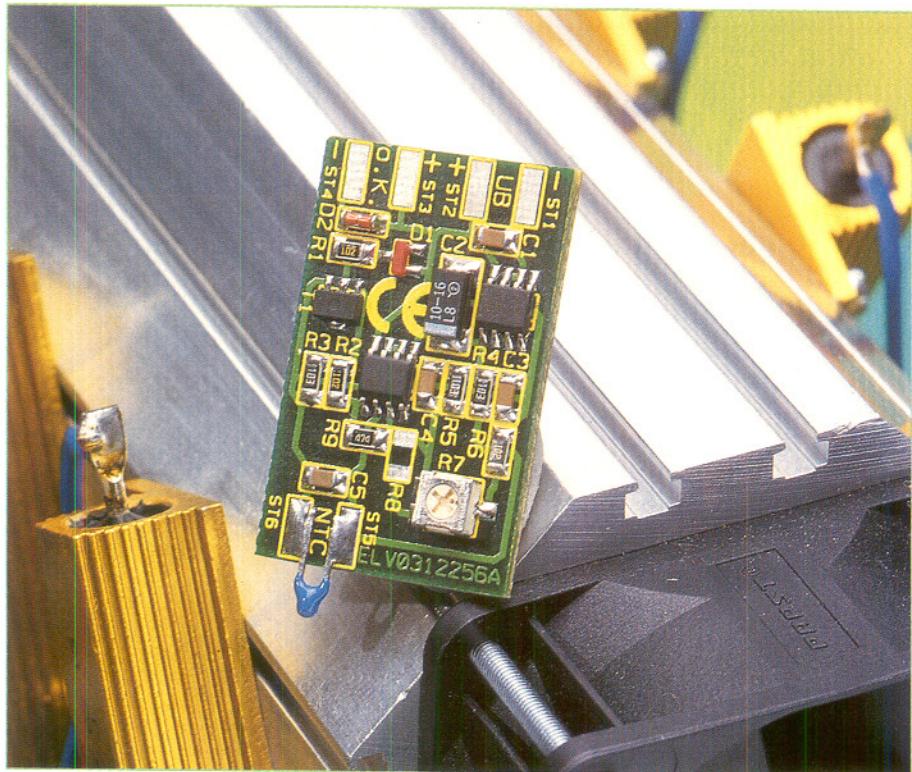

SMD-Temperaturschalter

Mit dieser kleinen SMD-Schaltung ist eine Temperaturüberwachung für den Bereich von -30°C bis 100°C sehr einfach realisierbar. Beim Überschreiten einer vorwählbaren Temperatur wird ein Schaltausgang aktiviert.

Als Temperaturaufnehmer dient ein NTC-Sensor, der bei Bedarf auch abgesetzt von der Platine montiert werden kann. So ist die Temperaturüberwachung sehr flexibel und aufgrund der geringen Größe auch nachträglich in Geräten einsetzbar.

Kontrollieren und reagieren

Anlässe, einen solchen temperaturgesteuerten Schalter einzusetzen, gibt es viele. Denn es muss nicht immer die komfortable gleitende Temperaturregelung sein, wenn es etwa gilt, einen sonst bei jeder Umgebungstemperatur mitlaufenden (nervenden) Netzteilventilator bei normalen Umgebungstemperaturen und nicht voller Auslastung der Leistung des Gerätes wenigstens zeitweise abzuschalten. Oder - es sollen bestimmte Klimatisierungseinrichtungen in Haus und Garten bei Erreichen eines Temperaturgrenzwertes geschaltet werden. Da kommen Jalousieantriebe ebenso in Betracht wie die motorisch betriebene

ne Dachluke im Gewächshaus oder einfach nur das Einschalten eines kleinen Lüfters. Mitunter reicht aber auch nur die optische Signalisierung eines erreichten Zustands, um sich informieren zu lassen.

Genauso vielseitig einsetzbar ist unser kleiner Temperaturschalter. Er erfasst Temperaturen sehr genau über einen NTC-Sensor, der sowohl direkt auf der Platine der Schaltelektronik als auch über ein Kabel abgesetzt betrieben werden kann. Damit ist es auch möglich, die Temperatur direkt im thermischen Kontakt, z. B. mit einem Kühlkörper, zu kontrollieren.

Die kompakte Bauweise lässt auch einen nachträglichen Einbau in vorhandene Geräte zu. Dennoch sind die Platzverhältnisse auf dem Baustein relativ großzügig,

sodass der Temperaturschalter sich auch hervorragend als SMD-Einsteigerprojekt eignet.

Schaltung

In Abbildung 1 ist das Schaltbild des Temperaturschalters dargestellt. Als Temperatursensor kommt ein NTC-Widerstand (Abbildung 2) zum Einsatz, der an ST 5 und ST 6 angeschlossen wird. Dieser Sensor, auch Thermistor genannt, weist einen negativen Temperatur-Koeffizienten auf, d. h. bei steigender Temperatur sinkt der Widerstandswert. Bei einer Temperatur von z. B. 25°C nimmt der NTC einen Widerstandswert von genau 10 kΩ an. Der Kennlinienverlauf des Sensors ist in Abbildung 3 zu sehen.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Sensors ist der, dass für alle Temperaturen im Bereich von -30 bis +110°C die Widerstandswerte des Sensors genau bekannt sind (siehe Tabelle 1). Hierdurch ist es möglich, ohne einen aufwändigen Abgleich die Schaltschwelle nur anhand der Daten aus dieser Tabelle einzustellen. Die genaue Vorgehensweise dazu ist im Abschnitt „Inbetriebnahme und Abgleich“ erklärt.

Um eine von der Betriebsspannung unabhängige Schaltschwelle zu erreichen, wird die Versorgungsspannung mit IC 1 auf 5 V stabilisiert. Die Auswertung der Sensorwerte erfolgt mit dem als Komparator geschalteten Operationsverstärker IC 2 A vom Typ LM358. Der Temperatursensor bildet mit dem Widerstand R 4 einen Spannungsteiler, dessen Mittelpunkt am Eingang Pin 2 von IC 2 A liegt. Die Spannung an Pin 2 ist somit abhängig vom Widerstandswert des Temperatursensors.

Der zweite Spannungsteiler, mit dem man die Schaltschwelle (Spannung an Pin 3) einstellt, besteht aus den Widerständen R 5 bis R 7. Damit der Komparator im Bereich des Schaltpunktes nicht schwingt, ist ein Mitkoppelwiderstand vom Ausgang Pin 1 zum Eingang Pin 3 geschaltet. Hierdurch wird eine Schalthysterese von ca. 1 K (Kelvin) erreicht.

Sinkt die Spannung an Pin 2, bedingt durch eine Temperaturerhöhung, unter den Wert an Pin 3, so schaltet der Ausgang (Pin 1, IC 2 A) auf High-Pegel (5 V) und

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	7 V - 15 V/DC
Stromaufnahme: 5 mA
- mit LED: 20 mA
Einstellbereich:	
-10° C bis 100° C (Trimmer)	
-30° C bis 110° C (Festwiderstände)	
Schalthysterese:	ca. 1 K (Kelvin)
Schaltausgang:	... max. 500 mA (O.C.)
Abmessungen: 38 x 25 mm

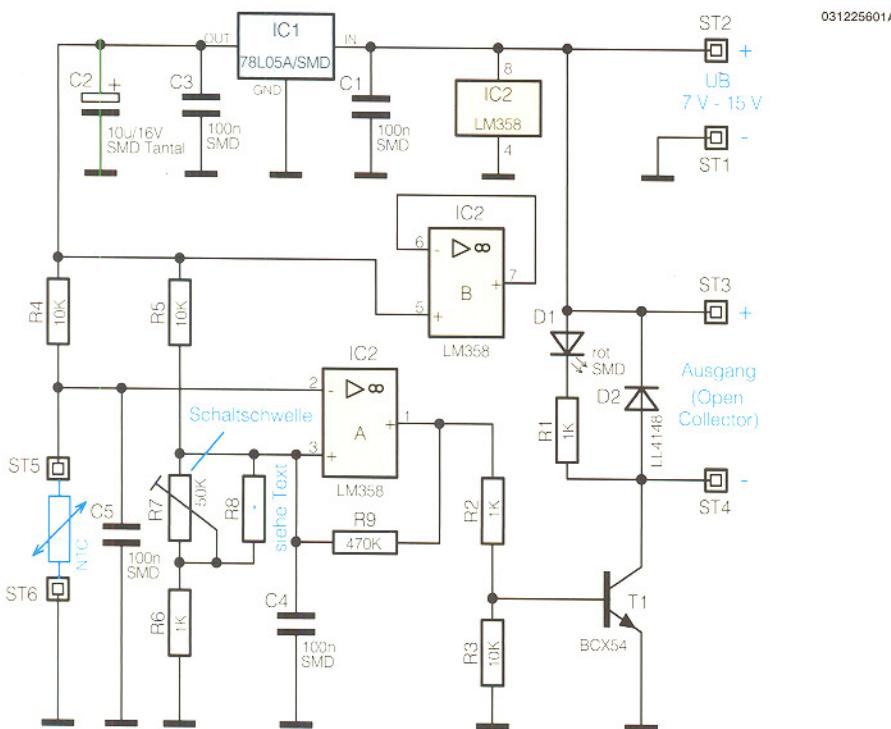


Bild 1: Schaltbild des SMD-Temperaturschalters

über den Widerstand R 2 wird der Transistor T 1 angesteuert. Der aktive Ausgang wird optisch mit der Leuchtdiode D 1 angezeigt. Mit dem Open-Collector-Ausgang ST 3 und ST 4 sind externe Schaltfunktionen steuerbar. Da sich bereits eine Schutzdiode (D 2) auf der Platine befindet, kann z. B. direkt ein Relais angeschlossen werden.

Nachbau


Damit die Abmessungen der Platine möglichst kompakt bleiben, sind alle Bauteile der Schaltung, bis auf den NTC-Widerstand, in SMD-Technik ausgeführt. Die kleine Platine mit den Abmessungen von nur 38 x 25 mm passt bei Bedarf auch in ein entsprechendes kleines Kunststoffgehäuse.

Da die Platine nur sehr geringe Abmessungen hat, empfiehlt es sich, diese mit einem Stück doppelseitigem Klebeband auf der Arbeitsunterlage zu fixieren. Beim Verlöten der SMD-Bauteile sollte ein Lötkolben mit sehr schlanker Spitze verwendet werden. Außerdem empfiehlt sich der Einsatz von SMD-Lötzinn (0,5 mm). Als Werkzeug ist außerdem eine Pinzette mit sehr feiner Spalte erforderlich, mit der die SMD-Bauteile gut fixiert werden können.

Die Bestückungsarbeiten sind anhand der Stückliste und des Bestückungsplans



Bild 2: Temperatursensor 103AT-2

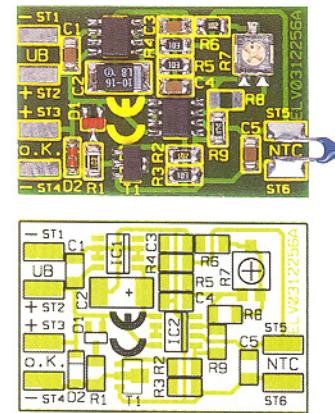

Ansicht der fertig bestückten Platine des SMD-Temperaturschalters mit zugehörigem Bestückungsplan

messen, z. B. an einem Kühlkörper, so empfiehlt es sich, etwas Wärmeleitpaste zu verwenden, um einen besseren thermischen Kontakt zu erzielen.

Als Betriebsspannung für den Temperaturschalter ist eine Gleichspannung zwischen 7 V und 15 V erforderlich. Diese braucht nicht stabilisiert zu sein, da die Stabilisierung durch IC 1 vorgenommen wird.

Die Einstellung der Schaltschwelle kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Bei der ersten und einfachsten Möglichkeit wird zur Einstellung ein Multimeter benötigt. Da die Widerstandswerte des Temperatursensors für den gesamten Temperaturbereich bekannt sind, lässt sich auch die Spannung ermitteln, die sich über dem NTC-Widerstand einstellt. Diese Spannungen (U_{Sensor}) sind in der dritten Spalte der Tabelle 1 angegeben. Mit einem Multimeter wird nun die Spannung an Pin 3 von IC 2 A gemessen und mit dem Trimmer R 7 auf

Stückliste: SMD-Temperaturschalter

Widerstände:

1kΩ/SMD/1206	R1, R2, R6
10kΩ/SMD/1206	R3-R5
470kΩ/SMD/1206	R9
SMD-Trimmer, 50 kΩ	R7

Kondensatoren:

100nF/SMD/1206	C1, C3-C5
10μF/16V/SMD	C2

Halbleiter:

78L05/SMD	IC1
LM358/SMD	IC2
BCX54/SMD	T1
LL4148	D2
LED/SMD, rot	D1

Sonstiges:

Temperatursensor 103AT-2	NTC
--------------------------------	-----

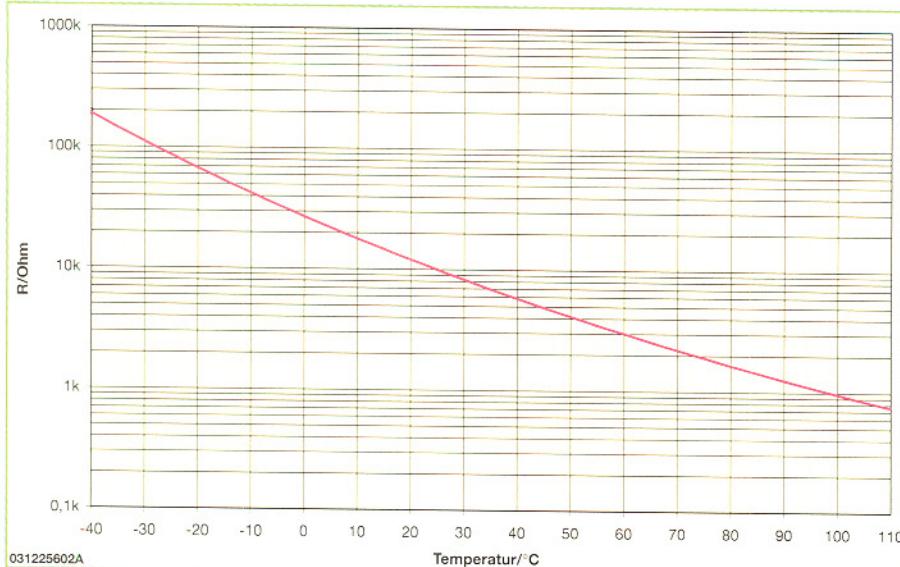


Bild 3: Kennlinienverlauf des NTC-Thermistors 103AT-2

den gleichen Wert eingestellt, den man für die gewünschte Temperatur der Tabelle 1 entnommen hat.

Wer eine stabile und sehr exakte Einstellung benötigt, für den empfiehlt sich die zweite Variante: Hierbei wird der Trimmer

R 7 nicht bestückt bzw. ausgelötet. Stattdessen werden für R 6 und R 8 zwei Festwiderstände eingebaut. Der Widerstand R 8 dient als paralleler Ersatz für den Trimmer. Der Gesamtwiderstand der Reihenschaltung aus R 6 und R 8 muss genau den

ebenfalls der Tabelle 1 zu entnehmenden Wert ergeben.

Ein Beispiel: Der Schaltpunkt soll z. B. bei 65°C liegen. Der Widerstandswert beträgt hierfür laut Tabelle 2,588 kΩ. Wir müssen also zwei Widerstände in Reihe schalten, um auf diesen Wert zu gelangen. Hierfür geeignet wäre z. B. ein 2,2-kΩ- und ein 390-Ω-Widerstand, dessen Gesamtwiderstand 2,59 kΩ beträgt. Für R 6 wird nun ein 390-Ω- und für R 8 ein 2,2-kΩ-Widerstand eingebaut. Um die Genauigkeit noch zu erhöhen, sollten Widerstände mit einer Toleranz von 1% zum Einsatz kommen. Verwendet man Widerstände aus den Reihen E 24 oder sogar E 96, kann man jede beliebige Kombination genau herstellen.

Nach dem Abgleich kann die Platine nun an ihrem Einsatzort montiert werden. Dazu verwendet man zweckmäßigerweise doppelseitiges Klebeband (Montageband), das, sorgfältig verarbeitet, die leichte Platine sehr zuverlässig hält.

ELV

Tabelle 1: Temperatursensor 103AT-2

Temp. (°C)	RSensor (kΩ)	USensor (V)	Temp. (°C)	RSensor (kΩ)	USensor (V)	Temp. (°C)	RSensor (kΩ)	USensor (V)
-30	111,3	4,59	17	13,58	2,88	64	2.668	1,05
-29	105,7	4,57	18	13,06	2,83	65	2.588	1,03
-28	100,5	4,55	19	12,56	2,78	66	2.511	1,00
-27	95,52	4,53	20	12,09	2,74	67	2.436	0,98
-26	90,84	4,50	21	11,63	2,69	68	2.364	0,96
-25	86,43	4,48	22	11,20	2,64	69	2.295	0,93
-24	82,26	4,46	23	10,78	2,59	70	2.228	0,91
-23	78,33	4,43	24	10,38	2,55	71	2.163	0,89
-22	74,61	4,41	25	10,00	2,50	72	2.100	0,87
-21	71,10	4,38	26	9,632	2,45	73	2.039	0,85
-20	67,77	4,36	27	9,281	2,41	74	1.980	0,83
-19	64,57	4,33	28	8,944	2,36	75	1.924	0,81
-18	61,54	4,30	29	8,622	2,32	76	1.869	0,79
-17	58,68	4,27	30	8,313	2,27	77	1.816	0,77
-16	55,97	4,24	31	8,014	2,22	78	1.765	0,75
-15	53,41	4,21	32	7,728	2,18	79	1.716	0,73
-14	50,98	4,18	33	7,454	2,14	80	1.668	0,71
-13	48,68	4,15	34	7,192	2,09	81	1.622	0,70
-12	46,50	4,12	35	6,940	2,05	82	1.577	0,68
-11	44,43	4,08	36	6,699	2,01	83	1.533	0,66
-10	42,47	4,05	37	6,467	1,96	84	1.492	0,65
-9	40,57	4,01	38	6,245	1,92	85	1.451	0,63
-8	38,77	3,97	39	6,032	1,88	86	1.412	0,62
-7	37,06	3,94	40	5,827	1,84	87	1.373	0,60
-6	35,44	3,90	41	5,629	1,80	88	1.336	0,59
-5	33,90	3,86	42	5,438	1,76	89	1,301	0,58
-4	32,44	3,82	43	5,255	1,72	90	1,266	0,56
-3	31,05	3,78	44	5,080	1,68	91	1,232	0,55
-2	29,73	3,74	45	4,911	1,65	92	1,200	0,54
-1	28,48	3,70	46	4,749	1,61	93	1,168	0,52
0	27,28	3,66	47	4,593	1,57	94	1,137	0,51
1	26,13	3,62	48	4,443	1,54	95	1,108	0,50
2	25,03	3,57	49	4,299	1,50	96	1,079	0,49
3	23,99	3,53	50	4,160	1,47	97	1,051	0,48
4	23,00	3,48	51	4,026	1,44	98	1,024	0,46
5	22,05	3,44	52	3,896	1,40	99	0,998	0,45
6	21,15	3,39	53	3,771	1,37	100	0,973	0,44
7	20,30	3,35	54	3,651	1,34	101	0,948	0,43
8	19,48	3,30	55	3,536	1,31	102	0,925	0,42
9	18,70	3,26	56	3,425	1,28	103	0,901	0,41
10	17,96	3,21	57	3,318	1,25	104	0,879	0,40
11	17,24	3,16	58	3,215	1,22	105	0,857	0,39
12	16,56	3,12	59	3,116	1,19	106	0,836	0,39
13	15,90	3,07	60	3,020	1,16	107	0,816	0,38
14	15,28	3,02	61	2,927	1,13	108	0,796	0,37
15	14,69	2,97	62	2,838	1,11	109	0,776	0,36
16	14,12	2,93	63	2,751	1,08	110	0,758	0,35



Funk-Geräte-Fertigmelder FTP 100 FM

Teil 2

Der Funk-Geräte-Fertigmelder sendet nach Ablauf einer einstellbaren Pausenzeit ein Funksignal an einen kleinen Pager, wenn die Stromaufnahme eines Verbrauchers unterhalb einer einstellbaren Schwelle liegt. Nachdem die Schaltung im „ELVjournal“ 6/2002 beschrieben wurde, kommen wir nun zum praktischen Aufbau.

Nachbau

Der praktische Aufbau des Gerätes erfolgt auf einer Leiterplatte mit den Abmessungen von 69 mm x 61 mm, wobei sowohl SMD-Komponenten für die Oberflächenmontage als auch konventionelle bedrahtete Bauelemente zum Einsatz kommen.

Wichtiger Sicherheitshinweis: Aufgrund der im Gerät frei geführten Netzzspannung dürfen Aufbau und Inbetriebnahme nur von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu





befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Insbesondere ist es bei der Inbetriebnahme zwingend erforderlich, zur sicheren galvanischen Trennung einen entsprechenden Netztrenntransformator vorzuschalten, da beim FTP 100 FM keine Netztrennung vorhanden ist.

Die Bestückungsarbeiten beginnen wir mit dem Auflöten der SMD-Komponenten an der Platinenunterseite. Dazu sind ein Lötkolben mit feiner Lötspitze, dünnes SMD-Lötzinn und eine Pinzette zum Fassen der winzigen Bauteile erforderlich. Hilfreich

ist außerdem eine Lupenlampe oder eine Lupe.

Wir beginnen mit dem Auflöten der beiden SMD-ICs, die an der Pin 1 zugeordneten Gehäuseseite leicht angeschrägt sind. Dazu wird jeweils ein Lötpad, vorzugsweise an einer Gehäuseecke, vorverzinnt, dann das Bauteil exakt mit der Pinzette positioniert und am vorverzинnten Lötpad angelötet. Erst wenn das IC mit allen Anschluss-Pins auf den vorgesehenen Lötpads aufliegt, erfolgt das vollständige Verlöten.

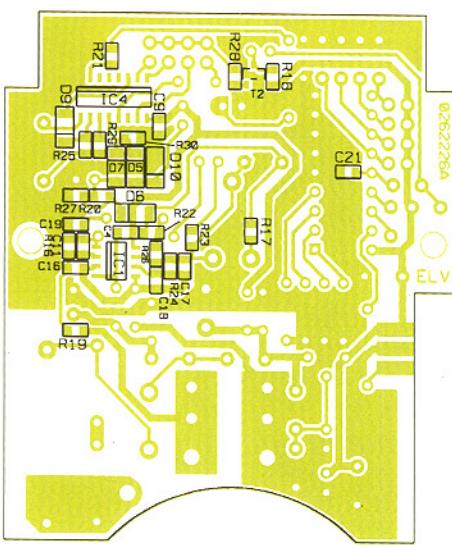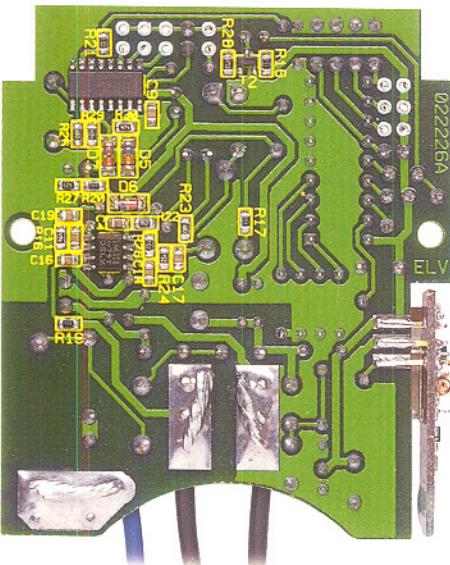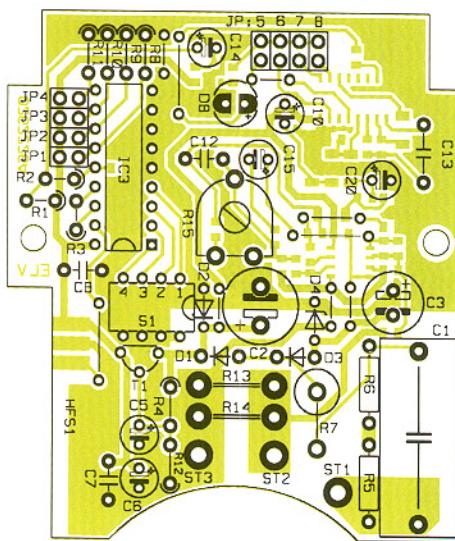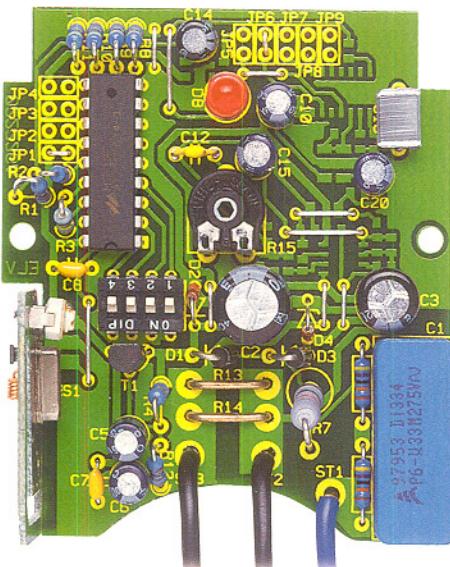Da beim Lötvorgang leicht Kurzschlüsse zwischen den Anschluss-Pins entstehen



Ansicht der fertig bestückten Platine des FTP 100 FM mit zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite für bedrahtete Bauteile, unten von der SMD-Seite.

können, ist im Anschluss hieran eine gründliche Überprüfung mit einer Lupe oder Lupenleuchte vorzunehmen.

Weiter geht es dann mit den 5 SMD-Dioden, deren Polarität unbedingt zu beachten ist. Die Katodenseite ist sowohl im Bestückungsdruck als auch am Bauteil gekennzeichnet.

Als dann werden die SMD-Widerstände aufgelötet, deren Widerstandswert direkt auf dem Gehäuse aufgedruckt ist. Grundsätzlich gibt die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen an.

Die als nächstes zu verarbeitenden SMD-Kondensatoren sind hingegen nicht gekennzeichnet, sodass hier eine hohe Verwechslungsgefahr besteht.

An SMD-Bauteilen bleibt jetzt nur noch der Transistor T 2 aufzulöten.

Auf der Platinenseite für die bedrahteten Bauteile werden zuerst 6 Brücken aus versilbertem Schaltdraht eingesetzt und an der Platinenunterseite sorgfältig verlötet.

In liegender Position folgen die Widerstände R 5 und R 6, während die übrigen bedrahteten Widerstände und die im Anschluss hieran einzusetzenden Dioden stehend bestückt werden. Nach dem Verlöten werden die überstehenden Drahtenden, wie auch bei allen nachfolgend einzusetzenden bedrahteten Bauteilen, direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten, ohne die Lötstellen selbst dabei zu beschädigen.

Es folgen die Keramik- und Folienkondensatoren mit beliebiger Polarität.

Bei den am Minuspol gekennzeichneten Elektrolytkondensatoren ist hingegen unbedingt die korrekte Polarität zu beachten.

Bei falsch gepolten Elkos besteht sogar die Gefahr, dass diese explodieren.

Ebenfalls ist die korrekte Einbaulage bei den im Anschluss hieran einzubauenden Dioden wichtig. Am Bauteil ist grundsätzlich die Katalopelseite (Pfeilspitze) durch einen Ring gekennzeichnet.

Der integrierte Schaltkreis des Typs HT-12E ist entsprechend des Symbols im Bestückungsdruck einzusetzen, d. h. die Gehäusekerbe des Bauelements muss mit der Markierung im Bestückungsdruck übereinstimmen.

Danach werden ein 4-poliger Dipol-Schalter und zwei 8-polige zweireihige Stiftleisten eingelötet.

Die Anschlüsse des Transistors T 1 sind vor dem Verlöten so weit wie möglich durch die zugehörigen Platinenbohrungen zu führen und der Einstelltrimmer R 15 muss plan auf der Platinenoberfläche aufliegen.

Die beiden parallel geschalteten Shunt-Widerstände (R 13, R 14) von jeweils 10 mΩ werden aus Manganindraht-Abschnitten mit 0,659 Ω/m hergestellt. Um auf den erforderlichen Widerstandswert zu kommen, sind nach dem Einlöten jeweils 15,2 mm wirksame Drahtlänge erforderlich. Da zum Verlöten an beiden Enden ca. 1,5 mm benötigt werden, müssen die Drahtabschnitte eine Gesamtlänge von ca. 18 - 19 mm aufweisen. Die Montage erfolgt wie auf dem Platinenfoto zu sehen.

Gemessen von der LED-Spitze bis zur Platinenoberfläche muss die Einbauhöhe der Leuchtdiode 23 mm betragen, wobei die korrekte Polarität wichtig ist. Zur Orientierung ist der untere Gehäusekragen des Bauteils an der Katalopelseite abgeflacht und das Anschlussbeinchen für den Anodenanschluss (+) ist etwas länger.

Als Nächstes sind die Verbindungsleitungen zum Netzstecker bzw. zur Netzteckdose herzustellen. Die dazu erforderlichen Leitungen mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² sind in Abbildung 2 dargestellt. Hier ist neben den erforderlichen Leitungslängen auch zu sehen, wie weit die einzelnen Adern abzuisolieren sind.

Zuerst sind die Leitungsabschnitte mit dem Steckereinsatz zu verbinden, dessen Anschlussbelegung in Abbildung 3 zu sehen ist.

Das 30 mm abisierte Ende des blauen Kabels (Leitung Nr. 2) wird zuerst durch die Lötose des unteren Kontaktes von ST 1 und danach durch die zweite Lötose von ST 1 geführt und sorgfältig umgebogen. Unter Zugabe von reichlich Lötzinn er-

Stückliste: Funk-Geräte-Fertigmelder FTP 100 FM

Widerstände:

4 cm Manganindraht, 0,659 Ω/m	R13, R14
330 Ω/3W	R7
1 kΩ/SMD	R21, R26
1,5 kΩ/SMD	R22, R24
6,8 kΩ/SMD	R23
10 kΩ/SMD	R18-R20
15 kΩ	R4*
22 kΩ	R12*
22 kΩ/SMD	R17
39 kΩ	R1
47 kΩ/SMD	R28
68 kΩ/SMD	R25
100 kΩ	R2
120 kΩ/SMD	R27
150 kΩ/SMD	R16
470 kΩ	R5, R6, R8-R11
470 kΩ/SMD	R29, R30
1,8 MΩ	R3
PT10 für Sechskantachse, liegend,	
1 MΩ	R15

Kondensatoren:

10 pF/SMD	C16, C17
100 pF/SMD	C18, C19
1 nF/ker	C12
1 nF/SMD	C11
100 nF/ker	C7, C8
100 nF/SMD	C4, C9, C21
390 nF/100 V	C13
470 nF/275 V~/X2	C1*
10 μF/25 V	C10, C15, C20
47 μF/25 V	C14

100 μF/16 V	C5, C6
220 μF/25 V	C3
470 μF/25 V	C2

Halbleiter:

TLC272/SMD	IC1
HT12E	IC3
CD4060/SMD	IC4
BC546	T1
BC848C	T2
1N4007	D1, D3
ZPD6,8 V/0,4 W	D2, D4
BAT43/SMD	D5-D7, D9, D10
LED, 5 mm, rot	D8

Sonstiges:

Mini-Dip-Schalter, 4-polig, liegend	S1
HF-Sendemodul HFS300, 3 V	HFS1
Stiftleiste, 8 x 2-polig	JP1-JP8*
2 Jumper	
1 Gehäuseoberhalbschale, bedruckt	
1 Einstellzylinder	
1 Grundbausatz OM53-Gehäuse, komplett	
1 Typenschild-Aufkleber FTP 100 FM	
22 cm Schaltdraht, blank, versilbert	
14 cm flexible Leitung, ST1 x 1,5 mm ² , schwarz	
7 cm flexible Leitung, ST1 x 1,5 mm ² , blau	

* gegenüber Schaltbild geändert

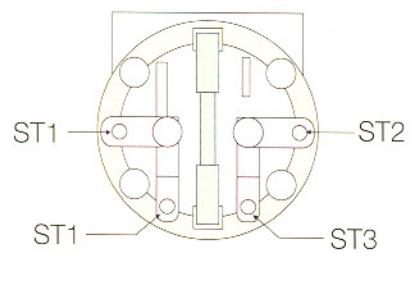


Bild 3: Stecker-/Steckdoseneinsatz des FTP 100 FM.

pingschrauben 2,5 x 5 mm festgesetzt.

Es folgt die Montage der Kindersicherung, die so auf die Achse des Steckdoseneinsatzes gesetzt wird, dass die abgeschrägten Seiten des Kunststoffteils zur Steckdose weisen. Nun ist die Druckfeder einzubauen, so dass die Löcher der Steckdose durch die Laschen der Kindersicherung abgedeckt werden. Danach ist die Abdeckplatte auf die komplett montierte Einheit aufzusetzen.

Der Schutzleiterbügel wird in die Führungsnuhnen gesetzt und die Steckdoseneinheit so montiert, dass die Führungsstifte in die entsprechenden Gegenlöcher des Steckers fassen.

Mit Hilfe der Steckachse wird der Trimmer R 15 an den Linksanschlag (entgegen des Uhrzeigersinns) gebracht. Die Steckachse ist dann so einzusetzen, dass der Anschlag nach rechts oben weist.

Konfiguration

Nachdem die Aufbauarbeiten so weit abgeschlossen sind, wird mit Hilfe des Vierfach-Dip-Schalters S 1 und mit Hilfe der Codierbrücken JP 1-JP 8 die gewünschte Konfiguration eingestellt.

Damit eine Kommunikation zwischen dem Sender und dem Empfänger möglich ist, wird mit dem Dip-Schalter S 1 entsprechend Tabelle 1 bei beiden Komponenten (Pager-Empfänger und Gerät-Fertigmelder) der gleiche Sicherheitscode selektiert. Die Auswahl des Sendekanals erfolgt mit Hilfe eines Codiersteckers, der auf die Stiftleisten JP 1-JP 4 zu stecken ist. Hier darf grundsätzlich nur ein Codierstecker eingesetzt werden.

Mit einem Codierstecker auf JP 5-JP 8 wird die maximale Pausenzeit ausgewählt, die noch nicht zur Fertigmeldung führt. Auch hier ist nur ein Codierstecker erlaubt.

Nun wird das Gehäuseoberteil aufgesetzt und mit den 4 zugehörigen Gehäuseschrauben verschraubt. Die Empfindlichkeit ist so einzustellen, dass unter normalen Betriebsbedingungen die LED erlischt und blinkt, wenn das betreffende Gerät die Arbeit beendet hat.

ELV

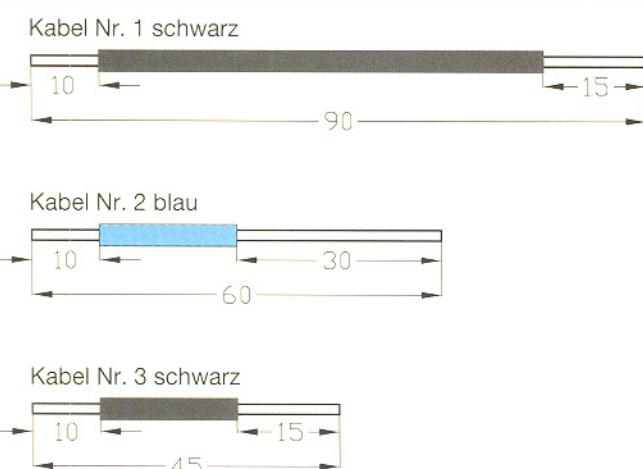


Bild 2:
Leitungsschnitt zur
Verdrahtung
des Stecker-/
Steckdoseneinsatzes mit
der Platine.



Pegelgenerator/Clippingdetektor Gain-Maxx

Werden mehrere Audio-Vorverstärker, Effektgeräte und Mischpulte miteinander verschaltet, so ist es für einen größtmöglichen Signal-Rauschabstand und damit guten Klang von großer Bedeutung, bereits am Anfang einer Signalkette den höchstmöglichen Signalpegel einzustellen, bei dem gerade noch keine Verzerrungen (Clipping) auftreten. Mittels des kleinen Messgerätes „Gain-Maxx“ lassen sich in Reihe geschaltete Vorverstärker, Mischpulte und Effektgeräte auf einfache Weise optimal aufeinander abstimmen. Bei jedem Gerät wird dabei der höchstmögliche verzerrungsfreie Signalpegel eingestellt.

Signale ohne Verluste

Alle, die irgendwie damit zu tun haben, Audioanlagen aufzubauen, einzupegeln und zu betreiben, kennen die Effekte, die bei einer falsch eingepeglten Verstärkungskette (Gainstruktur) auftreten können. Entweder kämpft man mit Übersteuerungen einzelner Geräte oder mit zu geringen Pegeln, die im Endeffekt mangelnde

Dynamik, untermauert von störendem Rauschen in den Lautsprechern zur Folge haben.

Denn beim Einpeglern gilt, egal, ob es sich um eine kleine DJ-Anlage oder eine Saalbeschallung mit zahlreichen Effektgeräten in der Signalkette handelt, der alte Grundsatz, dass nur maximaler Eingangspiegel für jedes Gerät auch maximalen Dynamikumfang bzw. Rauschabstand sichert.

Erst, wenn man nicht mehr mit der Vorstufe des Endverstärkers den maximalen Ansteuerpegel für die Endstufe erzeugen muss, sondern schon diese Vorstufe mit ausreichend hohem Pegel ansteuert, wird man sich einer rauscharmen, dynamikreichen und unverzerrten Wiedergabe erfreuen können.

Dass diese Einstellung, auch Gain-Setting genannt, nicht ganz einfach ist, weiß jeder, der etwa ein Mischpult mit ganz

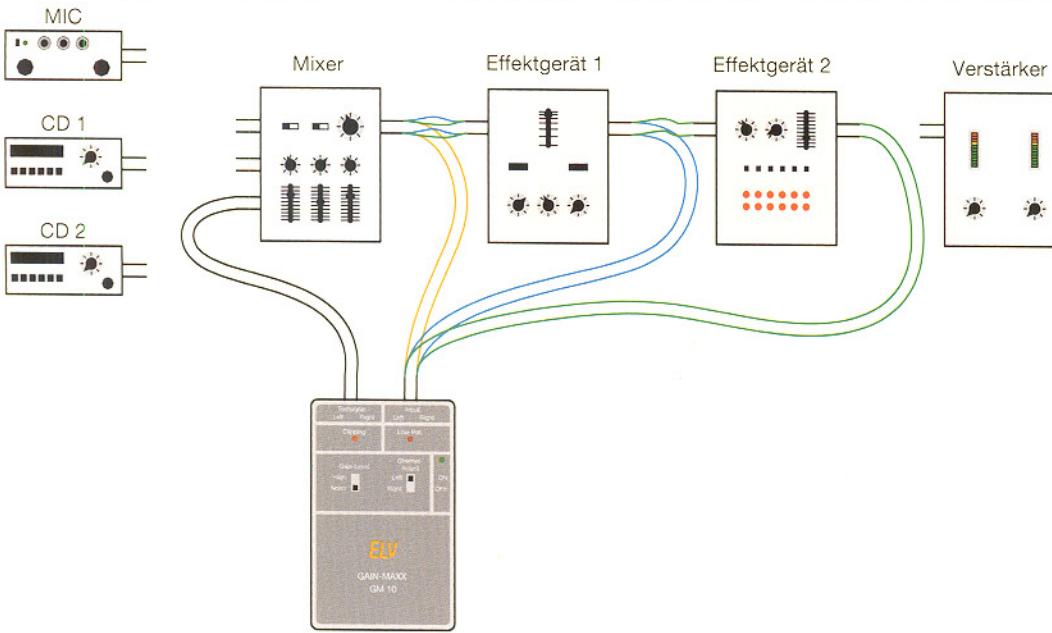


Bild 1: So erfolgt das „Gain-Setting“ einer Audio-Geräte-Anordnung mit dem Gain-Maxx. Wahlweise sind einzelne Geräte oder die gesamte Gerätekette überprüfbar (siehe Text).

unterschiedlichen Signalquellen einpegeln muss. Musiker bzw. deren Techniker haben es hier noch schwerer, denn hier befinden sich zahlreiche Effektgeräte im Signalweg, die sämtlich mit ihren Übersteuerungsgrenzen exakt aufeinander abgestimmt werden müssen.

Sich hierbei auf integrierte Signalanzeigen, soweit überhaupt vorhanden, zu verlassen, kann fatal sein, denn diese Anzeigen erfassen oft nur einen Grundanteil des Frequenzgemisches, störende Oberwellenanteile, wie sie bei übersteuerten Stufen entstehen (Clipping), werden oft nur ungenügend angezeigt.

Da kommt ein einfacher zu bedienendes, objektives und „schnelles“ Abgleichmittel wie der „Gain-Maxx“ gerade recht.

Das Gerät gibt einen definierten Signalton mit Normpegel ab, der in das einzustellende Gerät eingespeist wird (Abbildung 1). Dessen Ausgang wird wiederum mit dem Messeingang des „Gain-Maxx“ verbunden, der einen Clipping-Indikator beherbergt. Das Gerät wird nun bis kurz vor die Übersteuerungsgrenze eingestellt (z. B. am Mischpult Gain-, Kanal- und Summen-einsteller) und ist damit normgerecht eingepegelt.

Dies kann man nun Gerät für Gerät in der Verstärkungskette vornehmen und erreicht am Schluss, dass alle Geräte in der Kette ihren maximalen Dynamikbereich „ausspielen“ können.

Welche weiteren Möglichkeiten das batteriebetriebene Gerät bietet, zeigt auch die folgende Funktionsbeschreibung.

Hat man die gesamte Übertragungskette auf diese Weise eingestellt, ist man, sofern auch die Tonquellen die vorgegebenen Konventionen einhalten, auf der sicheren Seite bezüglich Übersteuerungsgefahr und

Ausnutzung des Dynamikbereichs der Gesamtanlage.

Funktion und Bedienung

Das Gerät gibt an seinen beiden Ausgangsbuchsen ein Sinussignal von 320 Hz bei einem Normpegel von 0 dBu aus. Dies ist der üblicherweise maximale Pegel einer Audio-Signalquelle und entspricht einer Spannung von 0,775 Vrms. Diesen Normpegel findet man quer durch die Tontechnik.

Einige Geräte besitzen jedoch High-Pegel-Ausgänge, die bis zu 1,5 Vrms (und mehr) ausgeben. Um die Vorverstärkerkette für solch ein Gerät abzugleichen, ist der Ausgangspegel des GM 10 zwischen „Norm“ und „High“ umschaltbar. In der Position „High“ wird das Signal mit einem Pegel von +6 dBu ausgegeben.

Die Einstellung einer Vorverstärkerkette kann auf verschiedene Arten erfolgen. Wenn alle Komponenten hohe Eingangssignalpegel verarbeiten können, kommt die folgende Methode zur Anwendung. Das Testsignal des „Gain-Maxx“ wird dazu in das erste Glied einer Vorverstärkerkette eingespeist. Der Ausgang dieses Gerätes wird zurück auf den Messeingang des „Gain-Maxx“ geführt. Dies ist in der Abbildung 1 durch die orange gekennzeichnete Verbindung dargestellt. Nun wird der Ausgangspegel des ersten Gerätes so eingestellt, dass die rote Clipping-LED am „Gain-Maxx“ gerade noch nicht aufleuchtet.

Verfügt das Gerät über mehrere Pegelregler, so sollte dabei möglichst so vorgegangen werden, dass alle Regler im Signalweg auf Maximum eingestellt sind und der Pegel mit dem Master-Pegelregler eingestellt.

stell wird. Da Mischpulte sehr unterschiedlich ausgestattet sind und die Pegel-Einstellung doch sehr unterschiedlich sein kann, sei hier nur der Hinweis gegeben, dass auch die Signalquelle mit dem höchsten Signalpegel das Mischpult nicht übersteuern darf. Für einen guten Signal-Rauschabstand ist es außerdem äußerst wichtig, möglichst am Anfang der Signalkette einen hohen Signalpegel zu erreichen.

Mit dem Kanalumschalter am „Gain-Maxx“ kann wahlweise der linke oder rechte Kanal auf Verzerrungen überwacht werden.

Nachdem das erste Gerät eingestellt ist, wird dessen Ausgang nun mit dem nachfolgenden Gerät verbunden und der Ausgang dieses Gerätes auf den Eingang des Gain-Maxx geführt. Im Anwendungsbeispiel in Abbildung 1 ist dies durch die blauen Verbindungen dargestellt. Nachdem auch dieses Gerät auf maximalen verzerrungsfreien Pegel eingestellt wurde, wird auch noch die letzte Vorverstärkerstufe abgeglichen. Die entsprechende Verkabelung ist im Beispiel grün dargestellt.

Ist die Anlage nun so optimal eingestellt, entfernt man den „Gain-Maxx“ wieder aus der Anordnung. Signalquellen und Verstärker können nun im ausgeschalteten Zustand mit der Vorverstärkerkette verkabelt werden.

Besitzen einige der Komponenten im Signalweg jedoch vor ihren Eingangs-Pegelreglern noch aktive Bauteile, die keine erhöhten Signalpegel verarbeiten können, so ist eine andere Methode zur Einstellung der Vorverstärkerkette anzuwenden. Das Testsignal des GM 10 wird dabei wieder in das erste Glied der Kette eingespeist. Die Kette wird jetzt aber nicht unterbrochen,

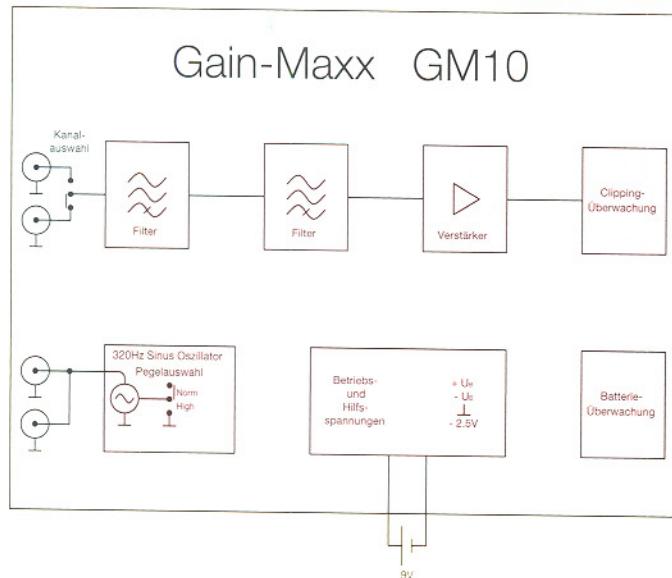


Bild 2: Das Blockschaltbild des Gain-Maxx

sondern erst das Signal des letzten Vorverstärkers auf den Gain-Maxx zurückgeführt. Dies entspricht der grünen Verkabelung im Anwendungsbeispiel in Abbildung 1. Alle Pegelregler sollten jetzt auf etwa halben Pegel eingestellt werden. Danach wird der Pegel, beim Anfang der Kette startend, an jedem Gerät bis kurz vor das Clipping erhöht. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das jeweils nachfolgende Gerät den vom vorherigen Gerät ausgegebenen Pegel noch ohne Verzerrungen verarbeiten kann.

Schaltung

In Abbildung 2 ist zur besseren Übersicht das Blockschaltbild des GM 10 zu sehen, das wir im engen Zusammenhang mit dem Schaltbild (Abbildung 3) betrachten wollen.

Die Stromversorgung des Gerätes erfolgt mit einer 9-V-Blockbatterie. Im Schaltungsbereich „Betriebs- und Hilfsspannungen“ werden hieraus die von der Schaltung benötigten Spannungen $+UB$, $-UB$, Masse und $-2,5\text{ V}$ erzeugt. Um aus der einfachen Versorgungsspannung von 9 V eine symmetrische Spannung von $+UB$ und $-UB$ zu erzeugen, wird über den hochohmigen Spannungsteiler aus R 30 und R 35 die Batteriespannung halbiert und über den Impedanzwandler IC 3 A niederohmig als künstliche Masse bereitgestellt.

In ähnlicher Weise erfolgt die Gewinnung der benötigten $-2,5\text{ V}$. Hier wird über das Referenzelement D 4 und R 29 eine Spannung von $-2,5\text{ V}$ erzeugt. Da diese Spannung unter Belastung jedoch zusammenbrechen würde, folgt ihr der Impedanzwandler IC 3 B, der diese Spannung nun niederohmig bereitstellt.

Um Fehlmessungen durch zu geringe Batteriespannung zu verhindern, verfügt

der GM 10 über eine Low-Bat-Erkennung, die vor einer Batteriespannung von weniger als $6,5\text{ V}$ warnt. Wenn die über den Spannungsteiler aus R 36 und R 37 erzeugte Basis-Emitter-Spannung an T 3 unter $0,6\text{ V}$ sinkt, sperrt dieser Transistor, wodurch der Transistor T 2 über R 38 durchgeschaltet wird und damit die Low-Bat-LED zum Leuchten bringt.

Der Funktionsblock der Signalerzeugung ist etwas umfangreicher. Er beinhaltet zum einen den Sinus-Generator, der mit IC 1 A, den Widerständen R 1 und R 23 sowie den Kondensatoren C 1 und C 10 als Wien-Robinson-Oszillator realisiert ist und mit den gewählten Widerstands- und Kapazitätswerten auf etwa 320 Hz schwingt. Mit IC 1 B und T 1 sowie deren Beschaltung ist eine Verstärkungsregelung aufgebaut, die über D 1 dafür sorgt, dass der Ausgangspegel je nach Schalterstellung von S 2 entweder 0 dBu in der Position „Norm“ oder $+6\text{ dBu}$ in der Position „High“ beträgt. Dieses Testsignal wird nun über R 4 und C 2 auf die Ausgangsbuchsen gekoppelt und von dort in das einzustellende Gerät gespeist.

Das von dessen Ausgang kommende Signal gelangt über die Buchsen BU 3 und BU 4 sowie den Kanalwahl-Schalter S 3 auf zwei identische, in Reihe geschaltete Hochpassfilter. Hier werden nur die durch eventuelles Clipping entstandenen Oberschwingungen der 320-Hz-Messfrequenz durchgelassen. In der Abbildung 4 ist ein optimal eingestelltes Ausgangssignal als Oszilloskopogramm sowie als Frequenzanalyse dargestellt. In der Abbildung 5 sind im Vergleich dazu die Bilder eines clippenden Signals dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, wie bei dem clippenden Signal mehrere Oberschwingungen auftreten. In Abbildung 6 ist der Frequenzgang der bei-

den Filterstufen dargestellt. Die blaue Kurve stellt dabei den Frequenzgang der ersten Stufe und die rote Kurve den Frequenzgang des ganzen Filters dar. Abbildung 7 zeigt nun das clippende und durch die beiden Filter bearbeitete Signal an Pin 7 von IC 2 B. Dieses Signal wird durch IC 2 A nochmals verstärkt, über D 2 gleichgerichtet und mit C 13 geglättet. Liegt diese gleichgerichtete negative Spannung unterhalb des mit R 27 und R 34 auf -227 mV festgelegten Grenzwertes, so steuert der als Komparator arbeitende IC 2 D die Clipping-LED an und signalisiert so die Verzerrung des Signals.

Nachbau

Der Nachbau des Gerätes ist aufgrund der ausschließlichen Verwendung bedrahteter Bauteile sehr einfach. Alle Bauteile finden auf einer einseitig zu bestückenden, doppelseitig beschichteten Platine mit den Abmessungen von ca. 115 x 85 mm Platz. Die Platinenform ist direkt passend für die Montage in ein bedrucktes und bearbeitetes Standard-Handgehäuse (B x H x T: 88 x 135 x 32 mm), in dem auch die 9-V-Batterie ihren Platz findet.

Die Bestückung erfolgt anhand des Bestückungsplans, der Stückliste und des Bestückungsdrucks auf der Platinenoberseite. Auch das Platinenfoto gibt eine gute Hilfestellung.

Mit den Widerständen und Diode wird bei der Bestückung begonnen. Deren Anschlüsse sind im Rastermaß abzuwinkeln, in die zugehörigen Bohrlöcher einzustecken, auf der Unterseite der Platine zu verlöten und überstehende Drahtenden sind abzuschneiden. Bei den Dioden ist die Polarität zu beachten (schwarzer Ring: Kathode, muss mit Strichmarkierung auf der Platine korrespondieren).

Nun folgen die Kondensatoren (außer Elkos), die ICs und Transistoren. Die ICs sind durch eine Kerbe bei Pin 1 gekennzeichnet, die Einbaulage der Transistoren ergibt sich aus der Lage der Bohrlöcher und dem Bestückungsdruck.

Die Bestückung der Elkos ist jetzt ebenfalls unter Beachtung der Polarität vorzunehmen (Minuspol ist am Gehäuse markiert). Auch die folgend einzusetzenden Leuchtdioden (D 6: grün!) sind mit korrekter Polung einzubauen (Anodenanschluss länger, an Markierung „+“ einsetzen) und so zu verlöten, dass sie eine Höhe von 19 mm (von Platine bis Oberkante LED) besitzen.

Abschließend erfolgt das Einsetzen und Verlöten der Cinch-Buchsen und der Schiebeschalter. Alle diese Bauteile sind bis zum mechanischen Anschlag in die Platine einzusetzen und zuerst sind die seitlichen Haltezungen zu verlöten. So vermeidet man


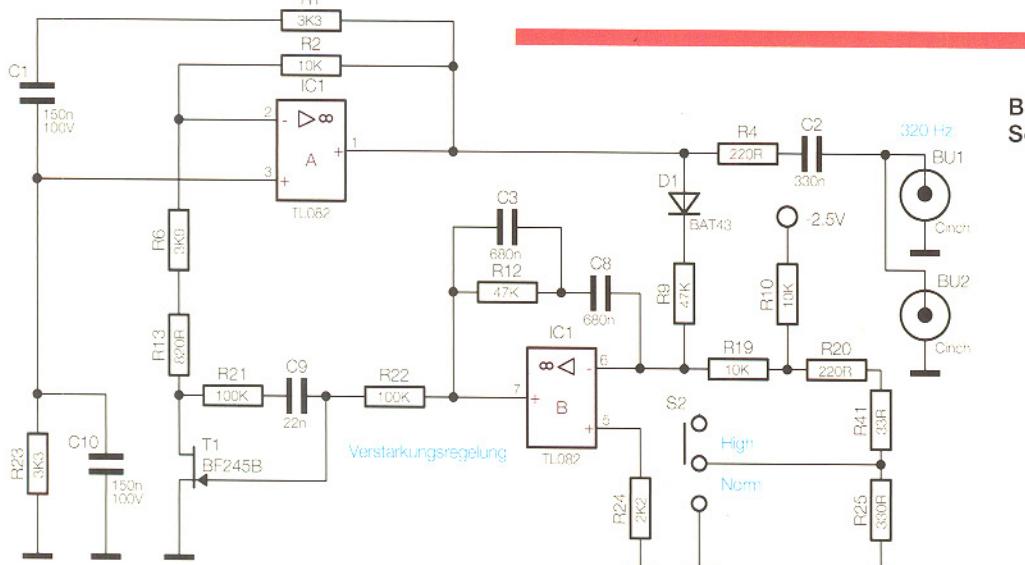
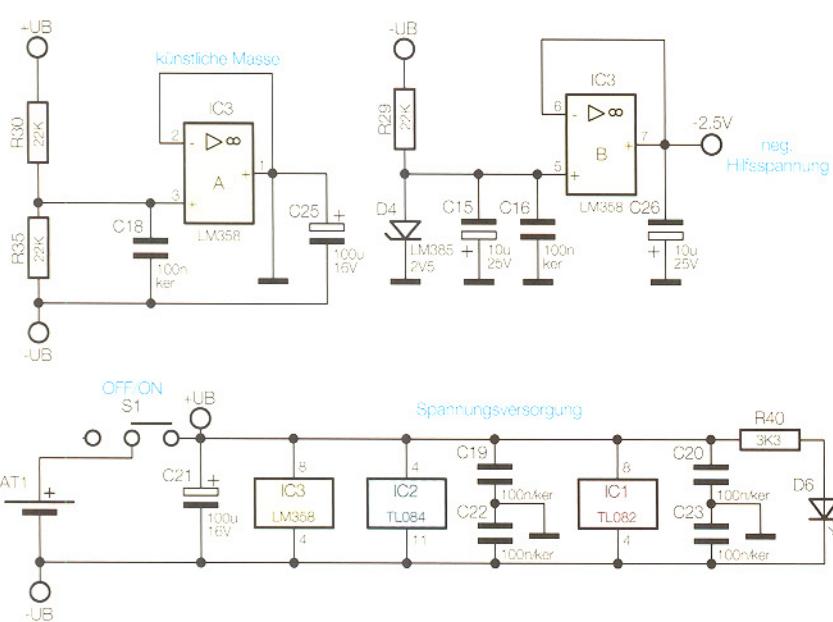
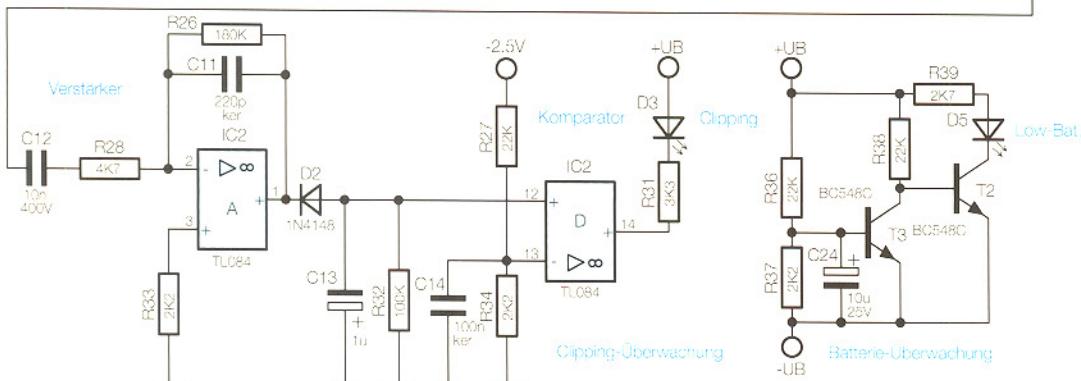


Bild 3:
Schaltbild des Gain-Maxx

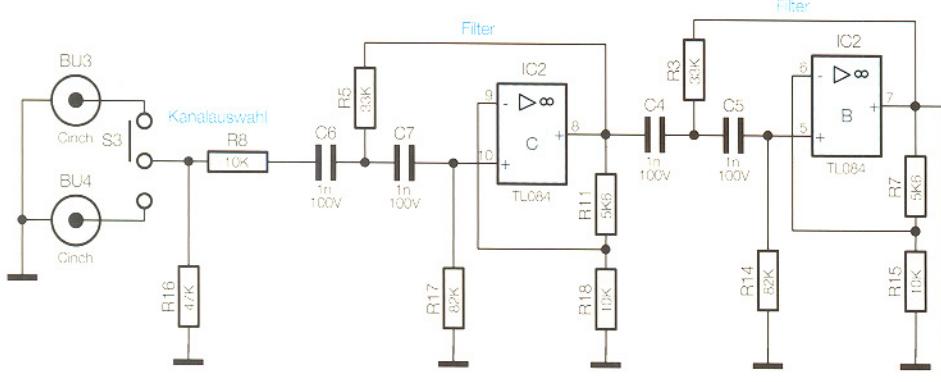

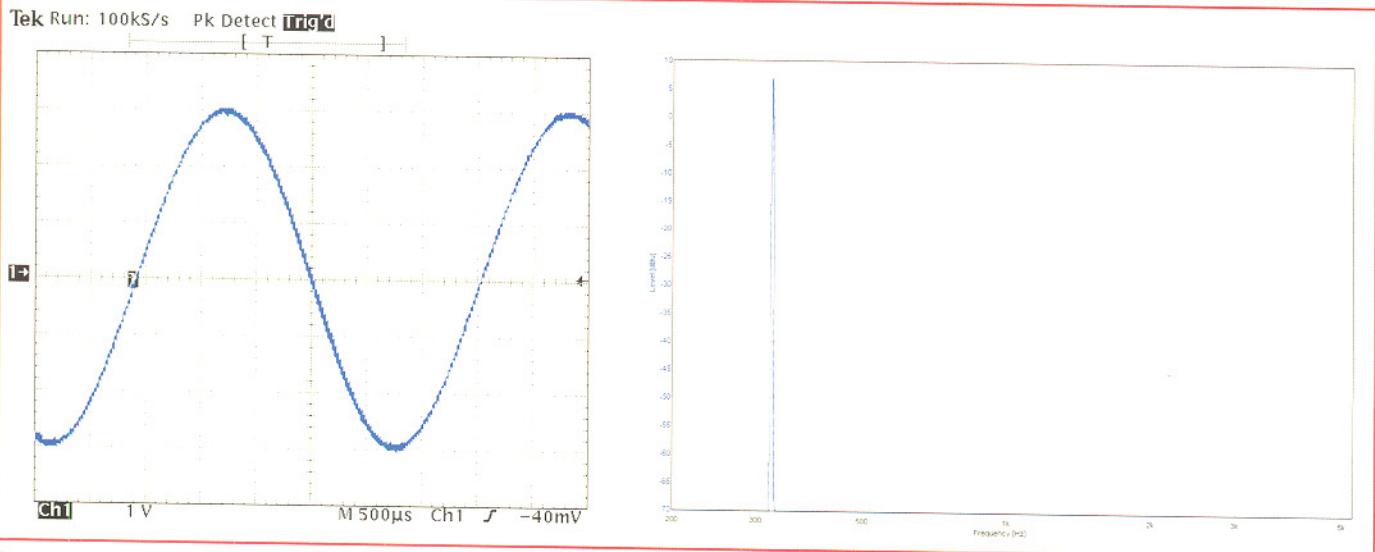


Bild 4: Optimal eingestelltes Ausgangssignal, links als Oszilloskop-, rechts als Frequenzanalysedarstellung.

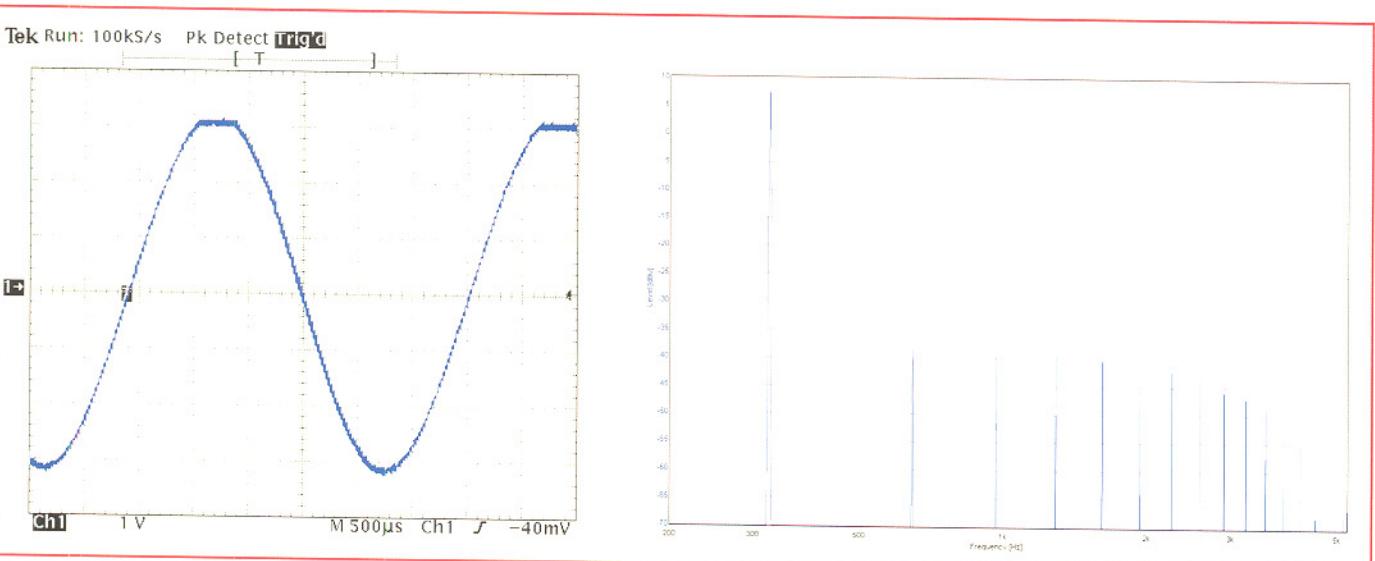


Bild 5: Im Vergleich zu Bild 4 ein geclippes Signal. Links die Oszilloskopansicht mit abgekappter Signalkurve. Besonders signifikant ist das Clipping in der Frequenzanalyse rechts anhand der vielen Oberschwingungen zu sehen.

später mechanische Beschädigungen der eigentlichen Kontakte im Betrieb.

Zum Anschluss der Batterie ist das Kabel des beiliegenden Batterieclips auf 6 cm zu kürzen, durch die Zugentlastungslöcher zu führen und dann anzulöten (s. Platinenfoto).

Damit ist die Platinenbestückung abgeschlossen und die Platine kann in das Gehäuseunterteil eingebaut werden. Dazu werden vier 5-mm-Abstandsrollen auf die inneren (kurzen) Gehäusedome des Gehäuseunterteils aufgelegt und die Platine vorsichtig eingesetzt. Dann sind die vier Montageschrauben vorsichtig durch Platine und Abstandsrollen zu führen. Erst, wenn alle Schrauben eingesetzt sind, werden sie festgedreht.

Nach dem Einsetzen und Anschließen

einer 9-V-Blockbatterie erfolgt das Aufsetzen des Gehäuseoberteils. Dabei ist darauf zu achten, dass die LEDs sauber in die

zugehörigen Gehäuseöffnungen fassen. Nach dem Verschließen des Gehäuses mit den von der Unterseite her einzusetzenden

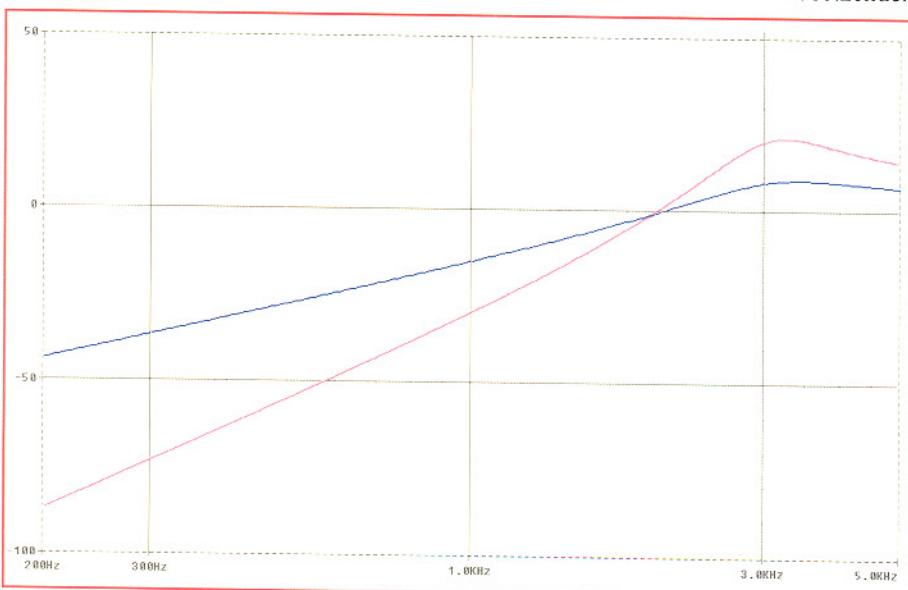


Bild 6: Der Frequenzgang des Clipping-Filters: Blau - Frequenzgang der ersten Stufe; Rot - Frequenzgang des gesamten Filters.

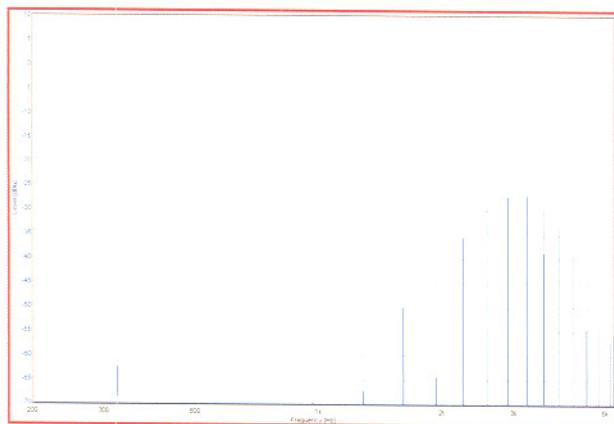




Bild 7: So sieht das clippende und durch die beiden Filter bearbeitete Signal in der Frequenzanalyse aus. Es steuert die Clipping-Anzeigestufe an.

ELV

Gehäuseschrauben ist das Gerät einsatzbereit. Spätere Batteriewechsel erfolgen dann nach dem Öffnen des Batteriefachdeckels auf der Gehäuseunterseite, sobald die Bat-

teriewarnanzeige aufleuchtet.

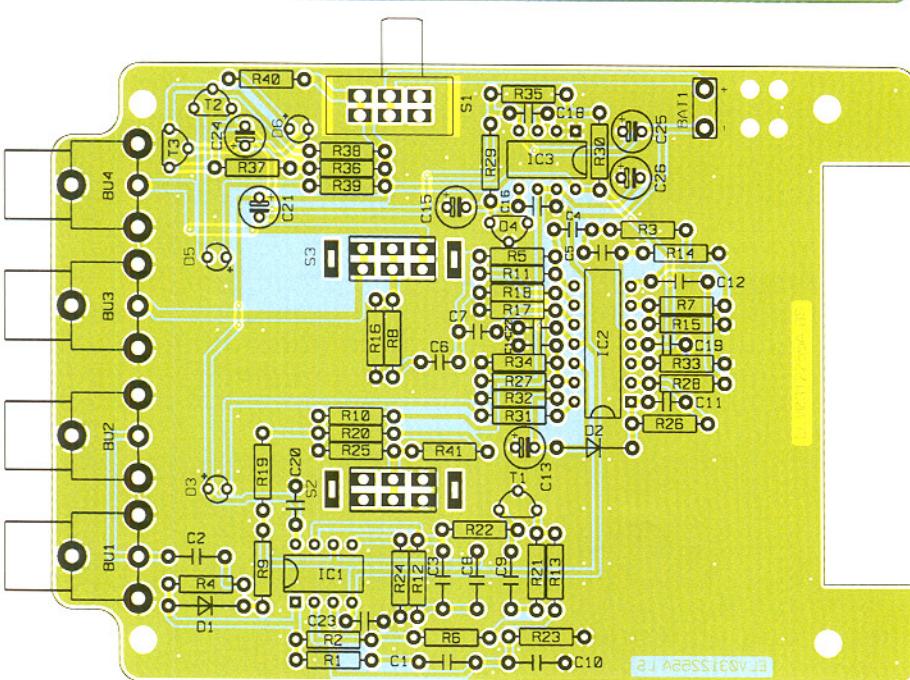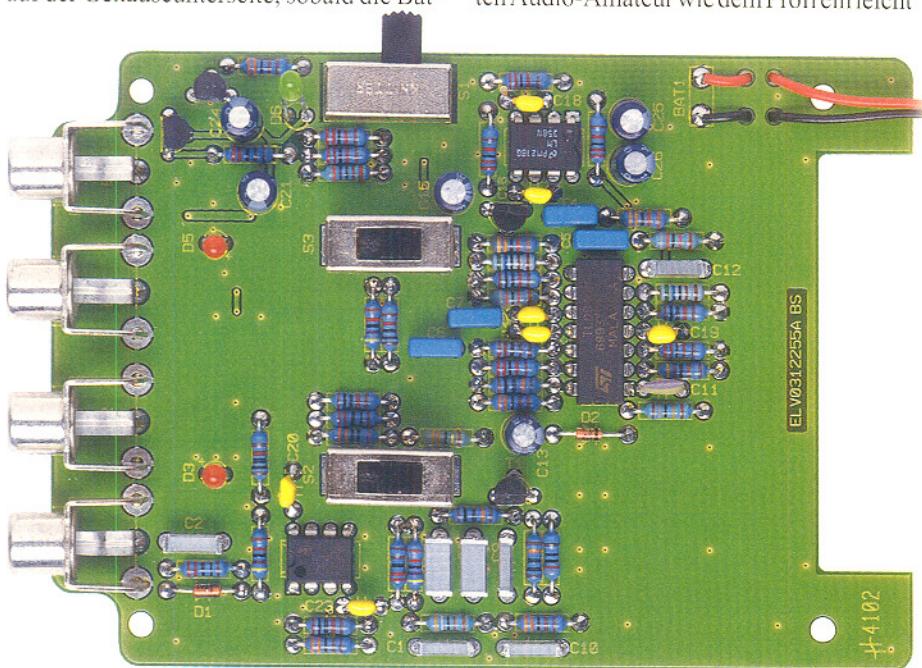Mit dem Generator/Clipping-Indikator „Gain-Maxx“ steht sowohl dem engagierten Audio-Amateur wie dem Profi ein leicht



Ansicht der fertig bestückten Platine des Gain-Maxx mit zugehörigem Bestückungsplan

handhabbares, schnell betriebsbereites sowie preiswertes Testgerät zur Verfügung, das das einfache und schnelle Einpegnen bzw. „Gain-Setting“ von Einzelkomponenten bzw. ganzen Geräteketten der Audiotechnik ermöglicht.

Stückliste: Gain Maxx

Widerstände:

33Ω	R41
220Ω	R4, R20
330Ω	R25
820Ω	R13
2,2kΩ	R24, R33, R34, R37
2,7kΩ	R39
3,3kΩ	R1, R23, R31, R40
3,9kΩ	R6
4,7kΩ	R28
5,6kΩ	R7, R11
10kΩ	R2, R8, R10, R15, R18, R19
22kΩ	R27, R29, R30, R35, R36, R38
33kΩ	R3, R5
47kΩ	R9, R12, R16
82kΩ	R14, R17
100kΩ	R21, R22, R32
180kΩ	R26

Kondensatoren:


220pF/ker	C11
1nF/100V/MKT	C4-C7
10nF/400V	C12
22nF/250V	C9
100nF/ker	C14, C16, C18-C20, C22, C23
150nF/100V	C1, C10
330nF/100V	C2
680nF/100V	C3, C8
1μF/100V	C13
10μF/25V	C15, C24, C26
100μF/16V	C21, C25

Halbleiter:

TL082	IC1
TL084	IC2
LM358	IC3
BF245B	T1
BC548C	T2, T3
BAT43	D1
1N4148	D2
LM385-2,5V	D4
LED, 3 mm, rot	D3, D5
LED, 3 mm, grün	D6

Sonstiges:

Cinch-Einbaubuchsen,	
print	BU1-BU4
Schiebeschalter, 2 x um,	
winkelprint	S1
Schiebeschalter, 2 x um, hoch,	
print	S2, S3
9-V-Batterieclip	BAT1
1 Gehäuse, bearbeitet und bedruckt,	
komplett	
4 Kunststoffscrews, 2,5 x 10 mm	
4 Distanzrollen M3 x 5 mm	

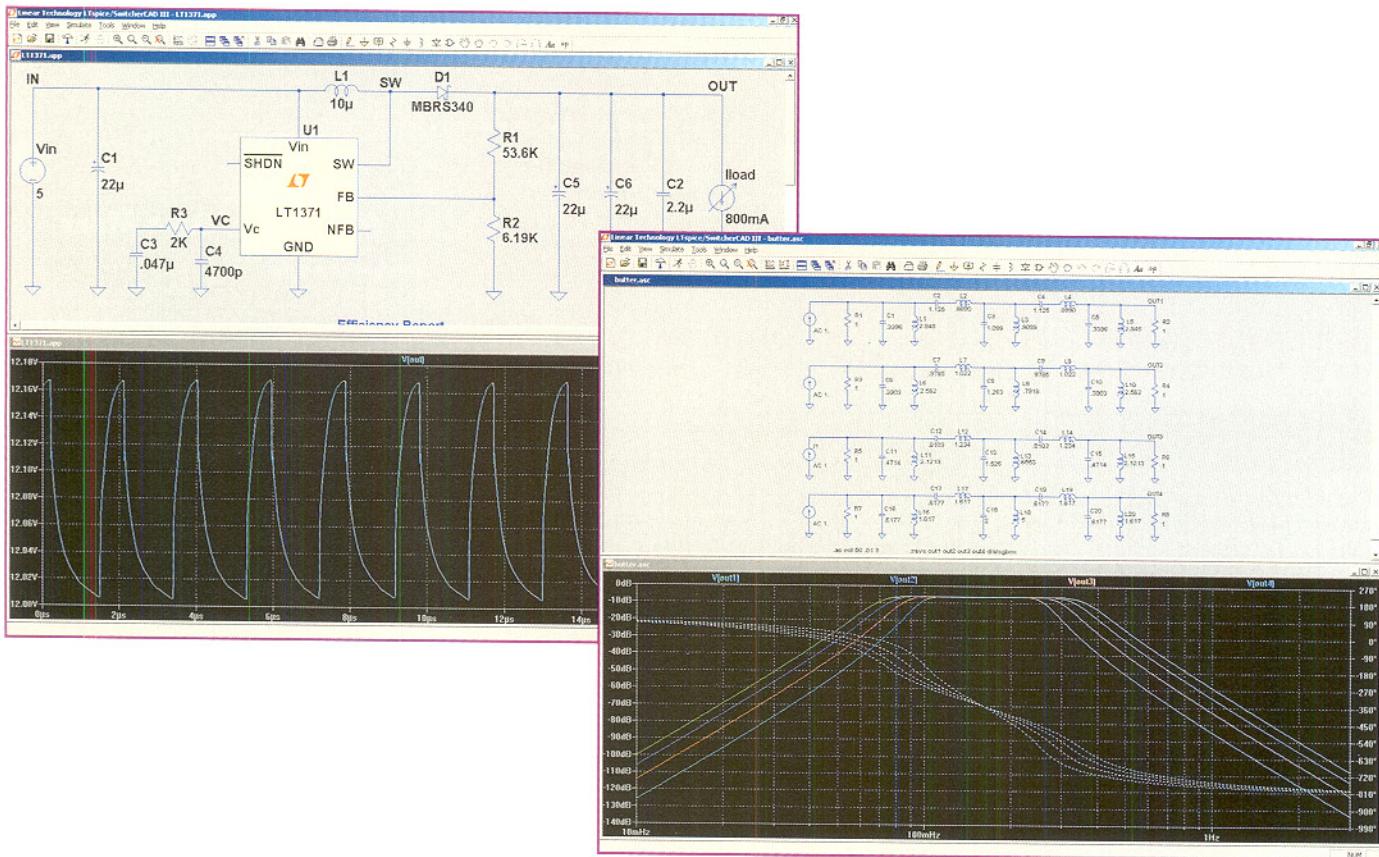

Simulationssoftware SwitcherCAD III

Mit der kostenlosen SPICE-basierten Simulationssoftware SwitcherCAD III stellt der Halbleiterhersteller Linear Technology ein Entwicklungstool zur Verfügung, das vom engagierten Hobbyelektroniker bis hin zum professionellen Hardwareentwickler jeden Elektroniker anspricht. Einfache Bedienung, umfangreiche Bauteilbibliotheken und keine interne Knotenbegrenzung zeichnen dieses Softwaretool besonders aus.

Allgemeines

Die Vorgehensweise bei der Entwicklung elektronischer Schaltungen hat sich in den letzten 10 bis 20 Jahren stark gewandelt. Heutzutage gehören EDA-Systeme (Electronic Design Automation) zur Standardanwendung eines „modernen“ Entwicklers. Mit solchen Softwaresystemen wird von der Erfassung der Schaltung über die Simulation bis hin zum fertigen Platinenlayout der gesamte elektrische bzw. elektromechanische Bereich einer Geräteentwicklung bearbeitet.

Vor 10 Jahren war die Arbeitsweise bei der Entwicklung noch mit den Schritten: Konzept erarbeiten, Schaltungsprinzip erstellen, die wichtigsten Berechnungen durchführen, Platinenlayout erstellen, Prototyp aufbauen, Funktion prüfen, Schal-

tung ändern, neuen Prototyp entwickeln usw., verbunden. Dabei kam es dann oft genug vor, dass das Endprodukt nicht mehr sehr viel mit dem ersten Prototypen gemeinsam hatte, da bei der ersten Schaltungsentwicklung einige Randbedingungen, manchmal auch nur Kleinigkeiten, nicht bedacht wurden oder sich Bauteilstreuungen so ungünstig auswirkten, dass ein Redesign erforderlich war. Die Folge waren sehr viele Prototypdurchläufe bis zur Serienreife und lange Entwicklungszeiten, da vor allem der ausführliche Test an jeder Prototypgeneration aufwendig ist. Dies bedeutete natürlich auch hohe Entwicklungskosten. Wurde hieran gespart, hatte das dann „halbfertige“ Gerät mit hohen Reklamationsquoten zur Folge.

Daher wurde schon früh erkannt, dass sich mit guten Simulationswerkzeugen die Entwicklungszeit stark verkürzen lässt. Als

Standard für derartige rechnergestützte Schaltungssimulationen hat sich SPICE durchgesetzt. SPICE ist der Urvater der heute verwendeten Programme zur Schaltungssimulation. Bereits in der ersten, 1972 veröffentlichten Version waren Grundanalysen vorhanden und eine Syntax zur Schaltungsbeschreibung definiert, die sich bis heute in den meisten Simulatoren finden lassen. Entwickelt wurde dieses Simulationsprogramm an der University of California Berkeley. In der Literatur findet man daher auch oft die Bezeichnung Berkeley SPICE. Da die Entwicklung von der amerikanischen Regierung unterstützt wurde, sind bestimmte Derivate von SPICE public domain.

Leider ist das eigentliche SPICE von der Bedienung her nur schwer zu beherrschen. Daher haben diverse Softwarehäuser komfortabel zu bedienende Umgebungen für

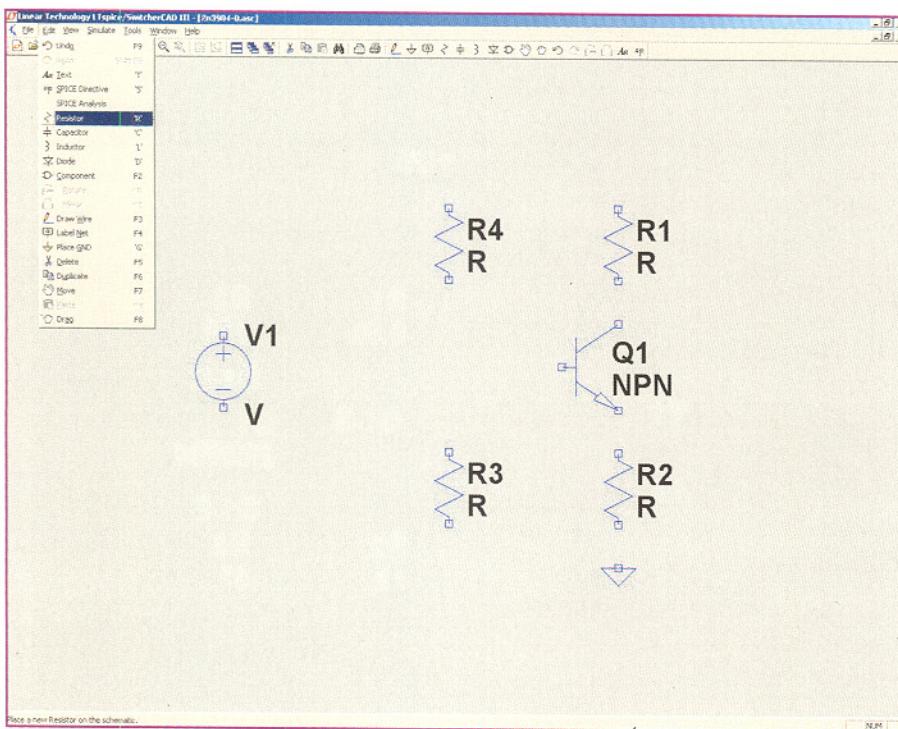


Bild 1: Aufruf und Platzierung von Bauteilen

mit „File → New Schematic“ ein leeres Objekt zu erstellen, das defaultmäßig den Namen „Drafl.asc“ erhält. Jetzt kann mit der Eingabe des eigentlichen Schaltbildes begonnen werden. Hierzu sind zunächst die Bauteile zu positionieren. Im „Edit“-Menü sind die wichtigsten, wie Widerstände, Kondensatoren, Spulen usw., direkt aufgeführt (vgl. Abbildung 1). Aktive Bauteile wie Transistoren, Operationsverstärker usw. lassen sich über „Component“ auswählen.

Im „Component“-Menü sind nur allgemeine Schaltbilsymbole aufgelistet. Die Verknüpfung, welches Bauteil anschließend in der Simulation zur Anwendung kommt, erfolgt später im Schaltbild. Ausnahmen bilden die in den aufgelisteten Unterzeichnissen („[Comparators]“, „[Opamps]“ usw.) stehenden Bauteile. Diese sind hier direkt mit der Typenbezeichnung aufgelistet. Hierbei handelt es sich meist um Spezialteile. Im Verzeichnis „Opamps“ ist beispielsweise eine ganze Palette an Operationsverstärkern aufgelistet. Da es sich bei der Software um ein Produkt des Halbleiterherstellers Linear Technology handelt, ist es wohl zu verstehen, dass auch nur Bauteile dieses Herstellers gelistet sind. Genauso verhält es sich bei den Komparatoren („Comparators“) und den Spezialbausteinen für Spannungsversorgungs-Applikationen („PowerProducts“).

Die hier verwendeten Beispiele stehen als fertige Simulationsdateien im Internet unter <http://www.elvjournal.de> zum Download bereit. Die Dateinamen sind in den Bildunterschriften angegeben.

Die Vorgehensweise von der Schaltbildeingabe bis hin zu den verschiedenen Simulationen soll am Beispiel einer einfachen Transistorstufe veranschaulicht werden. Zunächst wird das TransistorSymbol „npn“ aus dem „Component“-Menü ausgewählt und platziert. Anschließend kommen vier Widerstände, die direkt unter „Edit“ verfügbar sind, hinzu. Alle Bauteile existieren so jedoch nur als Symbol, weder sind den Widerständen Werte zugeordnet, noch ist der Transistor spezifiziert.

Sind die Bauteile eingefügt, folgt die Spannungsversorgung. Diese ist unter „Component → Voltage“ zu finden. Hier wird auch nur das Symbol platziert, die Auswahl, ob es sich beispielsweise um eine sinusförmige Wechselspannungsquel-

diese Schaltungssimulation entworfen. Hierin ist oftmals, neben der graphischen Eingabe der Schaltung und der Simulation, auch eine Layoutoption enthalten, mit der die Platinenerstellung möglich ist. Solche kompletten EDA-Systeme sind leider extrem teuer (bis zu 30.000 US\$ für Einzelplatzlösungen) und daher nur für große Entwicklungsabteilungen und Ingenieurbüros rentabel.

Der Großteil der Hardwareentwickler benötigt aber kein komplettes EDA-System, sondern braucht eigentlich nur die Möglichkeit, Schaltungen oder auch nur Schaltungsteile simulieren zu können – Schaltbilderfassungs- und Layoutprogramme sind meist anderweitig bereits vorhanden.

Hier bietet der Halbleiterhersteller Linear Technology mit „SwitcherCAD III“ eine kostenlose, einfach zu bedienende und ohne Kontenbegrenzung versehene Simulationssoftware an. Diese kann von der ELV-Internetseite

<http://www.elvjournal.de>

oder von der CD, die dem ELV-Saisonkatalog „Frühjahr 2003“ beiliegt, geladen werden.

Dieses Softwaresystem bietet eine komfortable, graphische Schaltungseingabe, einfach und übersichtlich zu definierende Simulationsarten und eine vielseitige, aber übersichtliche graphische Ausgabe der Simulationsergebnisse. Dies ist genau das, was ein Schaltungsentwickler eigentlich braucht – eine Simulationssoftware ohne komplizierte Layoutoptionen, mit umfangreichen Bibliotheken und das auch noch kostenlos.

Installation

Bereits die Installation ist sehr einfach und benutzergeführte. Die Datei an sich ist nur wenige Megabyte groß und nach der Installation werden weniger als 20 MB Festplattenspeicher belegt. Damit der Anwender immer auf dem neuesten Softwarestand ist, besitzt SwitcherCAD III eine automatische Updatefunktion. Ist diese aktiviert, sucht das Programm automatisch nach einer neuen Version und führt bei Bedarf das Update automatisch aus. Ein Update kann aber auch über „Tools → Sync Release“ manuell ausgeführt werden. Dabei werden bei Bedarf neben einer verbesserten Software-Version auch die Bibliotheken auf den neuesten Stand gebracht.

Nach der Installation ist die Software sofort „betriebsbereit“. Alle Bibliotheken sind bereits eingebunden und auch sonst sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Schaltbildeingabe

Der allgemeine Ablauf einer Schaltungssimulation stellt sich wie folgt dar: Im ersten Schritt erfolgt die Schaltbildeingabe. Anschließend kann aus einem Menü von Simulationsarten die für die Schaltung bzw. für den Anwendungsfall interessante Simulation spezifiziert werden. Im Anschluss an den erfolgreichen Simulationsdurchlauf präsentiert die Software automatisch die ausgewählten Simulationsergebnisse graphisch.

Schaltbild zeichnen

Zur Eingabe des Schaltbildes ist zunächst

Bild 2: Fertiges Schaltbild der Verstärkerschaltung
(Datei: 2n3904-0.asc)

le oder eine Gleichspannungsquelle handelt, erfolgt auch hier später im Schaltbild.

Sind die Bauteile gesetzt, muss zuletzt noch eine Bezugsmasse festgelegt werden. Dies ist sehr wichtig, da die Simulation sich immer auf diesen so genannten „0-Knoten“ bezieht und ansonsten auch nicht startet. Üblicherweise ist dies die bekannte Schaltungsmasse. Mit „Edit → Place GND“ wird das Symbol platziert und über die im Folgenden zu legenden Verbindungen angeschlossen.


Das Legen der Verbindungsleitungen zwischen den einzelnen Bauteilen ist mit „Edit → Draw Wire“ sehr einfach möglich. Nach dem Aufruf der Funktion wird der erste Bauteilanschluss angeklickt, der Cursor zum nächsten, damit zu verbindenden Anschluss geführt und mit einem erneuten „Linksklick“ ist die „Leitung“ gelegt. Verbindungen, die „über Eck“ gelegt werden müssen, sind an jedem 90°-Knick mit einem „Linksklick“ zu fixieren. Leitungsknoten entstehen, wenn eine Leitung direkt auf einer bereits bestehenden Verbindung beendet wird.

Die Schaltbildeingabe, scheint sie noch so einfach, erfordert genaues Arbeiten. Die meisten Fehler, d. h. die Schaltung macht in der Simulation nicht das, was erwartet wird, sind auf Fehler bei der Schaltbildeingabe zurückzuführen. Über „View → Zoom to Fit“ kann das gesamte Schaltbild nochmals im Gesamtüberblick kontrolliert werden.

Bauteile und Bauteilwerte festlegen

Ist das Schaltbild korrekt gezeichnet, kann der nächste Schritt in Richtung Simulation angegangen werden: die Spezifikation der Bauteile. Jedes Bauteil (bis auf die bereits beim Aufruf benannten Spezialteile (Operationsverstärker usw.)) lässt sich mit den Kontextmenü bearbeiten. Dazu wird mit dem Cursor das Bauteil angefahren, wobei der Mauszeiger sein Aussehen in die Form einer Hand ändert. In diesem Modus öffnet ein „Rechtsklick“ das zum entsprechenden Bauteil gehörende Kontextmenü. Je nach Bauteil können hier dann verschiedene, spezifische Werte eingegeben werden.

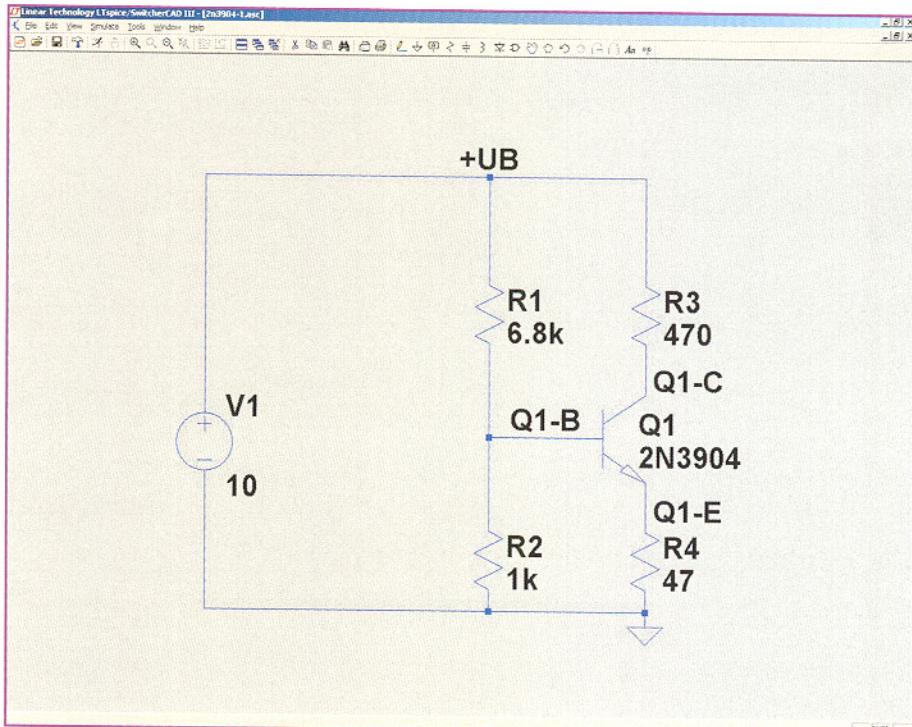Generell ist bei der Eingabe der Werte zu beachten, dass die im deutschen Sprachgebrauch übliche Schreibweise mit Komma hier zu Problemen führt. Zahlen sind mit dem Punkt als Dezimaltrennzeichen einzugeben. So muss der Wert 2,7 als 2.7



eingegeben werden. Außerdem ist die Angabe von Abkürzungen für 10er-Exponenten möglich. So ist die Eingabe von 1000 mit 1k schneller und praxisnäher. Bei der Eingabe von 10^6 = Mega darf allerdings nicht die Abkürzung M benutzt werden, da Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden wird – für die Software ist dies dann „m“ für Milli. Daher ist Mega mit „Meg“ abzukürzen.

Bei einem Widerstand beispielsweise lassen sich im Kontextmenü neben dem Wert auch noch die Toleranz und die maximale Verlustleistung definieren. Neben der Direkteingabe ist es auch möglich, verschiedene, in den Bibliotheken abgelegte Bauteile aufzurufen. Dies ist bei Widerständen wohl wenig sinnvoll, da diese eigentlich mit Wert, Toleranz und Verlustleistung einfach zu spezifizieren sind. Anders sieht es da schon bei komplizierter zu spezifizierenden Komponenten wie Kondensatoren, Induktivitäten usw. aus. Will man sich hier nicht nur auf den Wert beschränken und eine sehr exakte Simulation unter Berücksichtigung der weiteren Parameter fahren, ist es von Vorteil, man wählt mit dem Button „Select ...“ einen bestimmten Typ aus der umfangreichen Liste aus.

Diese Art der Spezifikation ist bei aktiven Bauteilen wie Transistoren zwingend erforderlich. Hier gibt es dann auch nur die Möglichkeit, über eine Liste die Auswahl zu treffen. Im Beispiel erscheint mit „Pick New Transistor“ eine Liste mit für die Simulation verfügbaren NPN-Transistoren. Hier kann vom Kleinleistungstransistor 2N3904 bis hin zum „Arbeitspferd“ 2N3055 eine Auswahl getroffen werden. Für das Beispiel ist der 2N3904 zu verwenden.

Sind die Bauteilwerte gesetzt, ist die Spannungsversorgung zu definieren. Im Kontextmenü tauchen zunächst die Eingabemöglichkeiten für eine Gleichspannungsquelle auf. Hier muss mindestens der Spannungswert angegeben werden – für das Beispiel 10 V.

In Abbildung 2 ist die fertige, relativ simple Verstärkerschaltung, an der im Folgenden verschiedene Simulationsarten erklärt werden, dargestellt.

Schaltungssimulation

Die Schaltungssimulation ist die eigentliche Kernaufgabe der Software und somit auch der anspruchsvollste Teil. Hier muss elektrotechnisches Verständnis vorhanden sein, damit die Simulationsparameter korrekt definiert werden.

Alle Einstellungen zur Simulation erfolgen im Menü „Simulate“. Die Auswahl der verschiedenen Simulationen geschieht im „Edit Simulation Command“-Fenster (vgl. Abbildung 3). Zur Verfügung stehen sechs Analysearten: Transient, AC analysis, DC sweep, Noise, DC transfer, DC op pt.

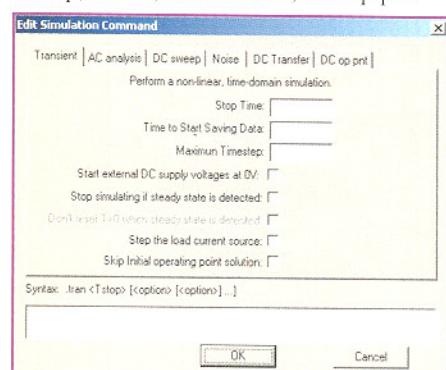


Bild 3: Übersicht der Simulationsvarianten

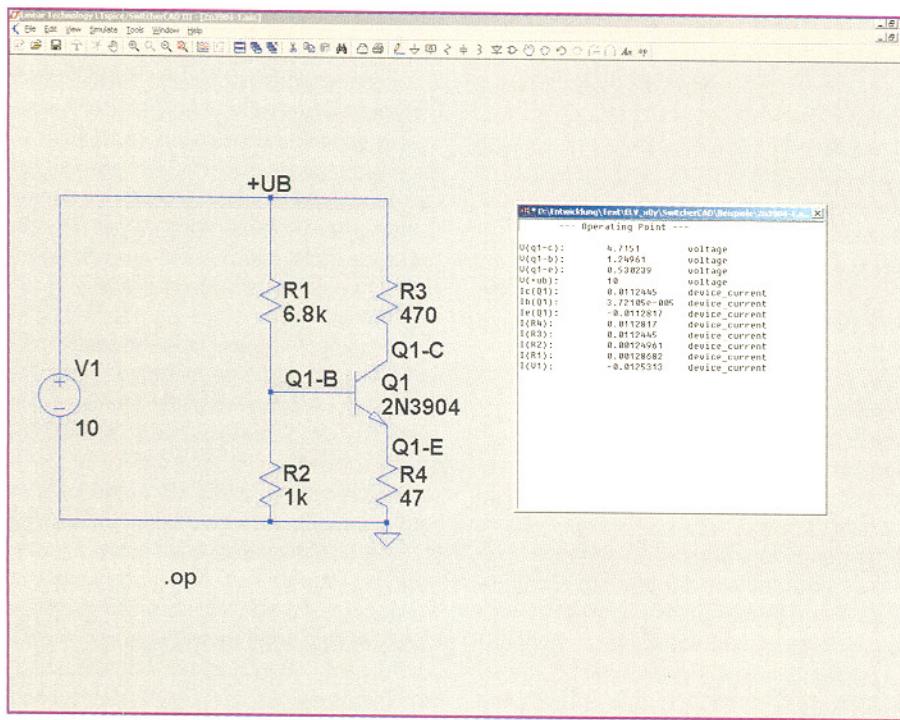


Bild 4: Arbeitspunktanalyse
(Datei: 2n3904-1.asc)

Mit dem Aufruf des Menüpunktes „Simulate → Edit Simulation Cmd → DC op pnt“ und der Bestätigung mit OK ist die Simulation definiert. Die Kommandozeile kann anschließend irgendwo im Schaltbild platziert werden. Das Starten der Simulation geschieht über „Simulate → Run“. Nach dem Durchlauf werden die Simulationsergebnisse automatisch dargestellt. Hierzu wird ein Texteditor geöffnet, in dem zeilenweise die einzelnen Knoten/Bauteilanschlüsse mit Spannungs- und Stromwert aufgelistet sind. Abbildung 4 zeigt das Ergebnis einer solchen Simulation. Die Werte sind dabei in den Grundeinheiten Volt und Ampere angegeben.

Hinter den Bezeichnungen stehen die wie folgt beschriebenen Bedeutungen:

- Transient: Untersuchung der Zeitabhängigkeit der Schaltung. Dies ist im Prinzip das, was auch mit einem Oszilloskop gemessen wird.
- AC analysis: Untersuchung der Frequenzabhängigkeit der Schaltung. Im Prinzip wird hier der Frequenzgang bestimmt, also das, was ein Spektrum Analyzer anzeigen würde.
- DC sweep: Untersuchung des Gleichstromarbeitspunktes bei sich verändernden Parametern (z.B. Betriebsspannungsumänderung, Temperaturänderung usw.).
- Noise: Rauschanalyse der Schaltung.
- DC transfer: Ermittlung der Kleinsignalübertragungsfunktion.
- DC op pnt: Berechnung des Gleichstromarbeitspunktes.

Die wichtigsten Analysemethoden „Transient“, „AC analysis“, „DC analysis“ und „DC op pnt“ werden im Folgenden erläutert. Alle möglichen Kombinationen mit allen Einstellmöglichkeiten zu beschreiben, würde den Umfang dieses Artikels sprengen - zu diesem Thema gibt es ganze Bücher. Zu beachten ist, dass es bei einigen Analysearten notwendig ist, die Schaltung mit entsprechenden Quellen zu erweitern. Daher kann keine strikte Trennung zwischen Schaltbildeingabe und Simulation gemacht werden.

Netze labeln

Um den Zugriff auf die Ergebnisse der Simulation zu vereinfachen, ist es sinnvoll, vorher wichtige Knoten einer Schaltung mit einprägsamen Namen zu benennen, da SPICE ansonsten mit kryptischen Knotennummernierungen arbeitet.

Das Labeln der Netze geschieht über „Edit → Label Net“. Hier ist zunächst der Name einzugeben. Bei einer Transistororschaltung sinnvoll ist die Benennung von Basis, Kollektor und Emitter. Im Beispiel mit „Q1-B“, „Q1-C“ und „Q1-E“ zu sehen. Nach Bestätigen mit „OK“ ist das Label auf das entsprechende Netz (Knoten) zu setzen.

„DC op pnt“ – Arbeitspunktbestimmung

Die einfachste und schnellste Simulation ist die Bestimmung des Arbeitspunktes. Einstellungen sind hier nicht erforderlich.

DC sweep – Arbeitspunktvariation

Gegenüber der einfachen Arbeitspunktbestimmung unter festen Parametern, wird hier eine Arbeitspunktbestimmung bei Variation definierbarer Parameter durchgeführt. Beispielsweise lässt sich der Arbeitspunkt unter Veränderung der Betriebsspannung oder bei Temperaturschwankungen berechnen. Nach Aufruf des Parameterfensters „DC sweep“ über „Simulate → Edit Simulation Cmd“ muss zunächst der Name der veränderlichen Quelle angegeben werden. Im Beispiel wird die Betriebsspannung im Bereich von 8 V bis 12 V in 10 mV Schritten verändert, wobei die Veränderung der Kollektorspannung betrachtet werden soll. Somit sind die folgenden Eingaben notwendig:

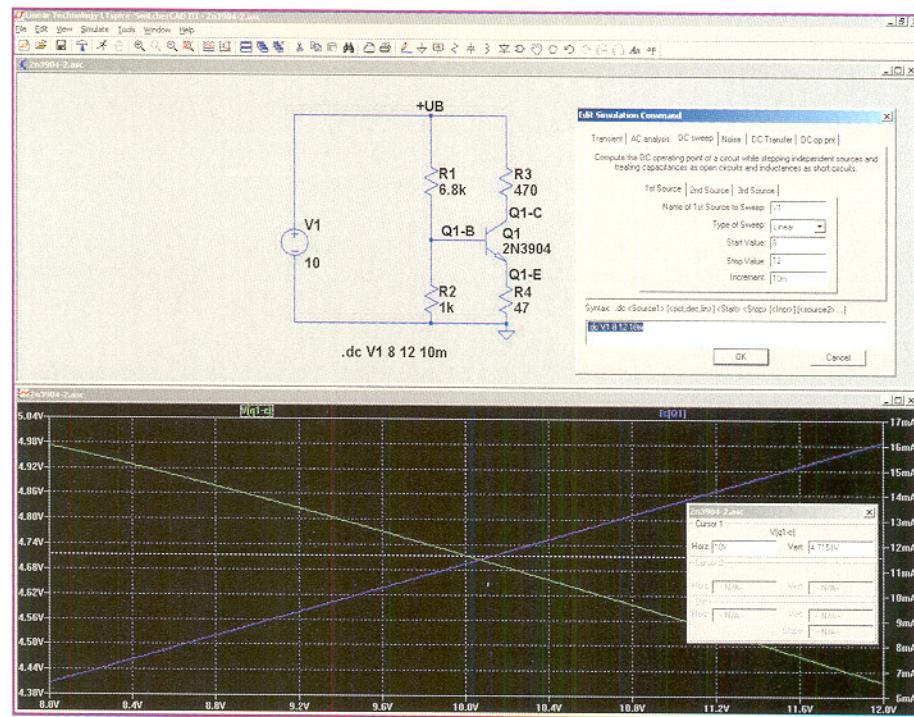


Bild 5: Arbeitspunktanalyse im „DC sweep“ (Datei: 2n3904-2.asc)

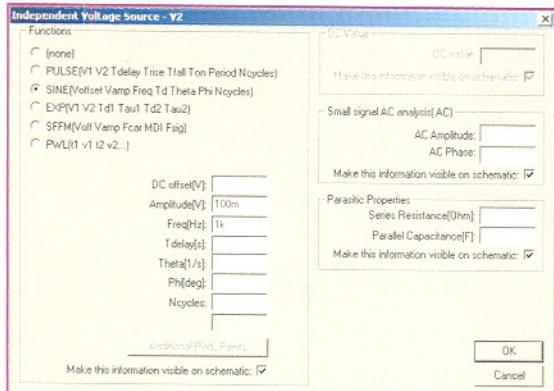


Bild 6:
Spezifikation der Wechselspannungsquelle

Name of 1st source to sweep: V1
Start value: 8
Stop value: 12
Increment: 10 m

Auch hier wird die Kommandozeile im Schaltbild platziert. Mit dem Starten der Simulation erscheint dann ein Fenster („Select Visible Waveforms“), in dem der zu betrachtende Schaltungspunkt angegeben werden muss. Hierin sind die verfügbaren Ströme und Spannungen aufgelistet. Dank der Label an den verschiedenen Netzen lassen sich die einzelnen Spannungen und Ströme zum Schaltbild zuordnen. Da die Kollektorspannung von Interesse ist, wird „V(q1-c)“ ausgewählt. Anschließend startet die Simulation und nach Beendigung öffnet sich automatisch das graphische Ausgabefenster, in dem der entsprechende Verlauf der Kollektorspannung bei Veränderung der Betriebsspannung gezeigt ist.

Klickt man im Ausgabefenster auf den oben dargestellten Namen des Graphen, erscheint ein Cursor, mit dem sich einzelne Werte genau bestimmen lassen (Abbildung 5). Es lässt sich aber nicht nur ein einzelner Graph darstellen – hier ist es beispielsweise auch interessant, den zugehörigen Verlauf des Kollektorstromes zu sehen. Weitere Graphen können mit „View → Add Traces“ hinzugefügt werden. Wird der Kollektorstrom „Ic(q1)“ dargestellt, zeigt sich das erwartete Verhalten, dass mit steigender Betriebsspannung die Kollektorspannung nur leicht fällt und der Kollektorstrom stark ansteigt.

Wird nun im „DC sweep“-Menü noch eine zweite zu variierende Quelle („2nd Source“) angegeben, z. B. eine Temperaturänderung („source name“ ist dann „temp“), so ergibt sich eine Kurvenschar im Ausgabefenster.

„Transient“ – Bestimmung der Zeitabhängigkeit

Diese Simulationsart könnte man auch als „Oszilloskopfunktion“ betiteln. In diesem Simulationsmodus wird der zeitliche Verlauf eines Stromes oder einer Spannung bestimmt. Da in der bisherigen Schal-

tung keine zeitlich veränderlichen Spannungsquellen enthalten sind, muss das Schaltbild um eine entsprechende Quelle erweitert werden. Soll die Transistorstaltung beispielsweise als NF-Verstärker zum Einsatz kommen, so muss am Eingang (Basis) ein Sinussignal eingespeist werden. Dies geschieht durch Hinzufügen einer speziellen Spannungsquelle.

Dazu sind zunächst eine allgemeine Spannungsquelle und ein zur Entkopplung dienender Kondensator (den Wert mit „4.7 u“ festlegen) zu platzieren. Wird im Kontextmenü der Spannungsquelle der Button „Advanced“ ausgewählt, erscheint das Fenster mit den auswählbaren Parametern. Hier besteht die Möglichkeit, verschiedene Quellen mit verschiedenen Signalformen zu definieren. Die am meisten gebräuchlichen sind „PULSE“ (Rechtecksignal) und „SINE“ (Sinussignal). Zur Definition eines Sinussignales sind hier mindestens die Amplitude und die Frequenz anzugeben (vgl. Abbildung 6).

Ist die Schaltung so weit vorbereitet, er-

folgt die Einstellung der Simulationsparameter. Hier muss im Prinzip nur die Simulationsdauer definiert werden. Wird dieser Parameter „Stop Time“ auf 10 ms festgelegt, sind bei 1 kHz Signalfrequenz 10 Schwingungen zu sehen. Bei der Festlegung der Simulationszeit sollten immer die eingestellten Randparameter, wie Signalfrequenz der Quelle, Lade- und Entladezeiten von Kondensatoren usw., Berücksichtigung finden.

Nach dem Ablegen der Kommandozeile im Schaltbild und dem Starten der Simulation mit „Simulate → Run“) muss zunächst wiederum ein zu betrachtendes Signal ausgewählt werden (im Beispiel „V(q1-c)“). Anschließend startet die Simulation und es baut sich, je nach Umfang der Schaltung und Performance des Rechners, mehr oder weniger schnell das Ausgangssignal im Ausgabefenster auf. Abbildung 7 zeigt das Ergebnis der Simulation. Fügt man mittels „Add Trace“, wie oben schon beschrieben, die Spannung an der Basis als zweiten dargestellten Kanal mit ins Ausgabefenster ein, so lässt sich sehr schön die Spannungsverstärkung der Schaltung erkennen.

Nun ist es z. B. auch sehr einfach möglich, das Verhalten der Transistorstufe bei eingangsseitiger Übersteuerung zu simulieren. Dazu wird einfach im Schaltbild der Amplitudenwert der speisenden Spannungsquelle „V2“ auf 500 mV erhöht. Die anschließende Simulation zeigt dann, wie die Stufe in die Sättigung „fährt“.

Ohne je eine hardwaremäßig aufgebauten Schaltung ausgemessen zu haben, kann der Entwickler so schon wesentliche technische Daten ermitteln.


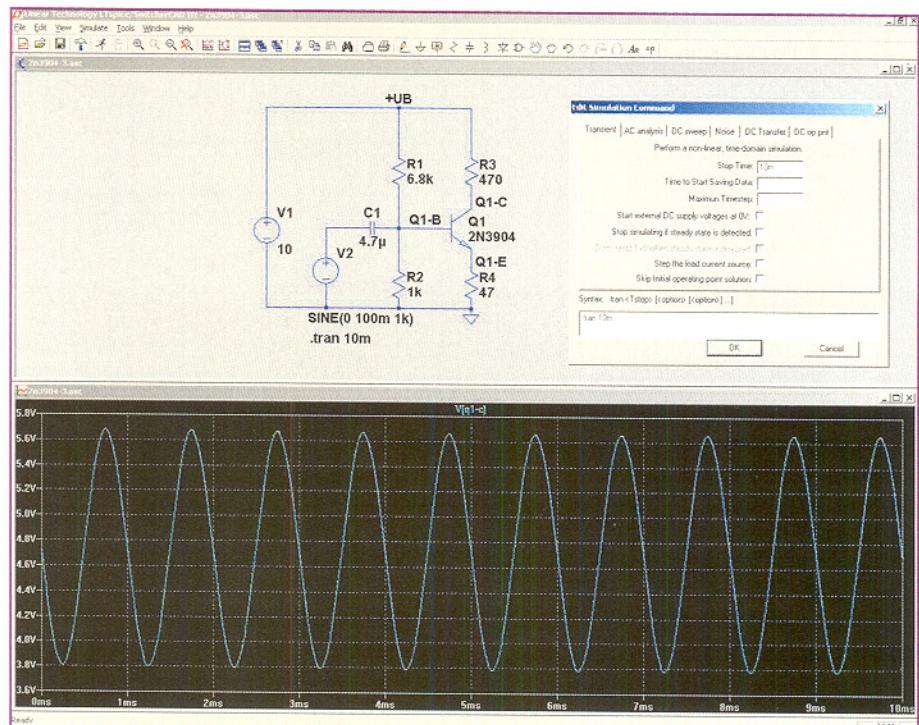


Bild 7: Simulation des Zeitverhaltens (Datei: 2n3904-3.asc)

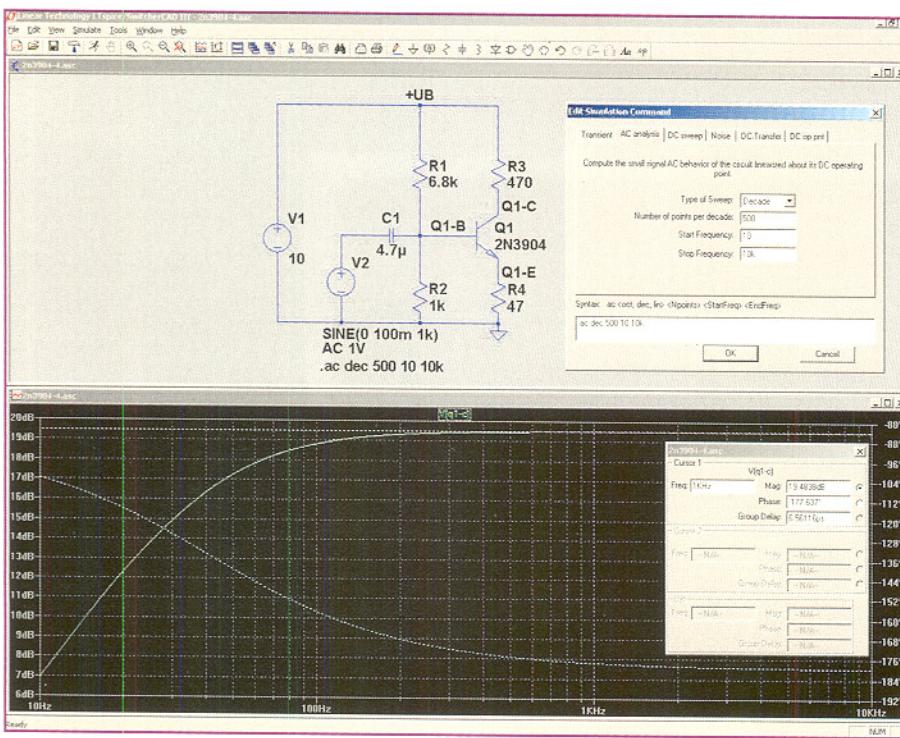

AC analysis – Frequenzgang-ermittlung

Bei der oben beschriebenen Bestimmung des Zeitverhaltens erfolgt die Simulation bei konstanter Frequenz. In vielen Bereichen ist auch das Verhalten der Schaltung bei variabler Frequenz, sprich der Frequenzgang, von Bedeutung. Hier jetzt die „Transient“-Analyse mit verschiedenen Frequenzen durchzufahren, ist sehr mühselig. Daher gibt es die Möglichkeit einer reinen Wechselspannungsanalyse bei variabler Frequenz. Diese bezieht sich aber nur auf das Kleinsignal-Ersatzschaltbild der Schaltung. Übersteuerungen aufgrund von zu hohen Eingangssignalen usw. werden hier nicht (!) berücksichtigt und beeinflussen das Ergebnis nicht.

Zum Ausführen einer solchen Simulation ist es wiederum notwendig, eine entsprechende Signalquelle im Schaltbild zu definieren. Dazu wird das Kontextmenü zur speisenden Signalquelle „V2“ aufgerufen. Hier ist im Abschnitt „Small Signal AC analysis (.AC)“ ein Amplitudenwert

einzu tragen. Da der Spannungsspeigel bei der Simulation eine untergeordnete Rolle spielt, kann beispielsweise der Wert auf 1 V festgelegt werden (vgl. Abbildung 8).

Anschließend sind die Simulationsparameter festzulegen: unter „Edit Simulation Cmd“ das Fenster „AC analysis“ anwählen, hier ist anschließend der Typ auszuwählen. Übliche Arten sind die lineare oder die dekadische Frequenzvariation, wobei die dekadische Analyse später in der doppellogarithmischen Darstellung die bekannte Diagrammform ergibt und daher die meist bevorzugte Art ist.

Die Angabe der Punkte pro Dekade ist ein Kompromiss zwischen Auflösung der Simulation und Rechenzeit. Im Allgemeinen reichen aber 500 Punkte pro Dekade für eine gute Auflösung aus. Start- und Stopffrequenz kennzeichnen Anfang und Ende der Simulation – im Beispiel erfolgt die Betrachtung im Bereich von 10 Hz bis 10 kHz.

Anschließend wird die Einstellung abgeschlossen und die Kommandozeile wie gehabt im Schaltbild abgelegt. Nach dem

Bild 9: Frequenzganganalyse mit Amplituden- und Phasengang (Datei: 2n3904-4.asc)

Starten der Simulation folgt zunächst wieder die Auswahl der darzustellenden Signale. Hier soll, wie in den Simulationen zuvor, das Signal am Kollektor des Transistors analysiert werden. Daher ist bei „Select Visible Waveforms“ das Signal „V(q1-c)“ zu wählen. Anschließend startet die Simulation selbstständig und das Ergebnis wird im Ausgabefenster graphisch dargestellt (Abbildung 9).

Zu einer vollständigen Wechselspannungsanalyse gehören der Amplitudengang, an dem die Verstärkung bzw. Dämpfung über der Frequenz abgelesen werden kann, und der Phasengang, der die zugehörige Phasendrehung angibt. SwitcherCAD III stellt beide Graphen in einem Diagramm dar. Die durchgezogene Linie ist dabei der Amplitudengang, die gestrichelte der Phasengang. So ist hier das Hochpassverhalten der simulierten Schaltung deutlich erkennbar.

Da die Quellenspannung für die AC-Analyse mit 1 V Amplitude angenommen wurde, gibt der Amplitudenwert im Ausgabefenster direkt die Verstärkung der Schaltung an (z. B. 19,48 dB @ 1 kHz). Dies würde der folgenden theoretischen Ausgangsspannung am Kollektor entsprechen:

$$U_{q1c} = 1V \cdot 10^{\frac{19,48dB}{20dB}} = 9,42V$$

Dies ist aber mit der gezeichneten Schaltung und der anliegenden Betriebsspannung nicht möglich. Daher ist bei dieser Analyseform immer zu bedenken, dass Übersteuerungen, nicht ausreichende Betriebsspannungen usw. hier nicht erfasst werden. Einer solchen AC-Analyse sollte immer eine entsprechende „Transient“-Analyse vorausgehen, in der geprüft wird, ob entsprechende Pegel überhaupt verarbeitet werden können.

Weitere Infos zu diesem praktischen Simulationstool SwitcherCAD III sind unter <http://www.linear.com> bei Linear Technology im Internet zu finden. Außerdem besitzt die Software eine umfangreiche Hilfefunktion.

Heutzutage ist eine rechnergestützte Schaltungssimulation aus dem Alltag eines Hardwareentwicklers nicht mehr wegzudenken. Die Simulation schützt zwar nicht vor Fehlern, da es doch noch einen Unterschied zwischen theoretischer Simulation und praktischem Aufbau gibt, aber die Arbeit wird wesentlich erleichtert. Der Entwicklergrundsatz: „Beweise, dass deine Schaltung funktioniert“ ist mit einem solchen Simulationstool sehr viel einfacher zu erfüllen.

ELV

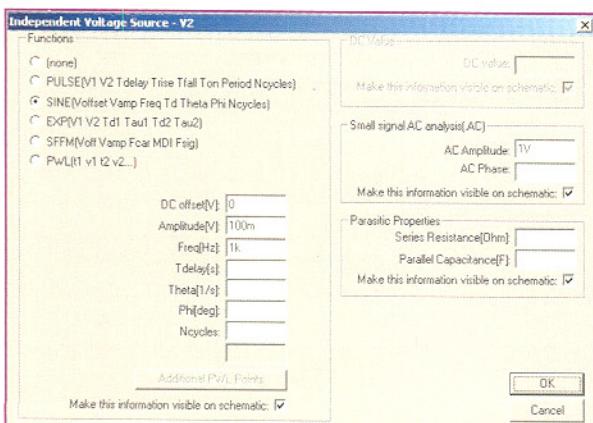


Bild 8: Spezifikation der Wechselspannungsquelle – Erweiterung für den „AC sweep“



Universeller Takt- und Impulszähler

Das Einsatzgebiet des UTZ 100 reicht von einfachen Zähleranforderungen, bei denen es nur um die Erfassung einer Anzahl von Impulsen geht, bis hin zu komplexen Impulszählungen von miteinander verknüpften Signalen.

Eine einstellbare Triggerschwelle, extern gesteuerte oder manuelle Zählrichtungsauswahl und Zählerfreigabe sowie eine umfassende Alarmsfunktion sind die wesentlichen Features, die für nahezu jede Zählanforderung eine Lösung bieten. Dabei sind Zählungen bis 999999 mit bis zu 10 kHz Taktfrequenz möglich.

Allgemeines

Bei vielen Anwendungen besteht die Notwendigkeit der Zählung von Takten, Impulsen oder Ereignissen. Diese Funktion gibt es aber häufig nur als Option eines Frequenzzählers, der oftmals sehr teuer ist und im entsprechenden Modus nur begrenzte Möglichkeiten besitzt. Hier ist die Ereigniszählerfunktion eine Nebenfunktion des eigentlichen Frequenzzählers und daher vom Funktionsumfang und vom Bedienkomfort her recht stiefmütterlich ausgeführt. Spezielle, einfach und schnell zu bedienende Ereigniszähler mit diversen Steuereingängen und Zählfunktionen gibt es nur wenige.

Die Lösung für nahezu jede beliebige Zählaufgabe bildet der ELV UTZ 100, ein universeller Takt- und Impulszähler, der genau auf die Bedürfnisse des Praktikers zugeschnitten ist. Der UTZ 100 verfügt zusätzlich zum Messeingang über einen Eingang zum Starten und Stoppen des Zählvorgangs (Gate). Des Weiteren kann die

Zählrichtung (aufwärts bzw. abwärts) dynamisch durch ein externes Signal oder manuell gewählt werden. Auch Triggerflanke und Triggerschwelle lassen sich sehr einfach über die Tastatur einstellen. Dies erhöht die Flexibilität des Gerätes weiter.

Ein optischer und zuschaltbarer akustischer Alarm machen den Benutzer auf das Über- bzw. Unterschreiten eines bestimmten Zählerstandes aufmerksam, so dass eine Messung auch nebenbei laufen kann, ohne dass ein bestimmtes Ereignis verpasst wird.

Ein gutes Beispiel für die Anwendung des UTZ 100 ist die Erfassung der Anzahl von Einschaltvorgängen bis zum Ende der Batterielebensdauer eines Gerätes. Hierbei wird das Einschaltsignal (z. B. eine automatisierte Tastenbetätigung) auf den Zähleingang gegeben und das „Low-Bat-Signal“ des Gerätes an den „Gate-Eingang“ angeschlossen. Damit stoppt die Zählung der Einschaltvorgänge automatisch mit dem definierten Ende der Batterielebensdauer. Ein weiteres Einsatzgebiet ist beispielsweise die Erfassung der Position eines Zahnrads über eine Lichtschranke, wobei

auch die Drehrichtung mit in die Zählung eingeht. Hierbei erfassst der Zähler die Impulse der Lichtschranke und kehrt über den „Direction“-Eingang die Zählrichtung synchron mit der Getriebelaufrichtung um.

Die universelle Ausführung mit den im Folgenden beschriebenen umfangreichen Bedienfunktionen lässt unzählige weitere Einsatzfälle zu.

Bedienung

Spannungsversorgung/ Inbetriebnahme

Zunächst wird der UTZ 100 mit der Betriebsspannung verbunden, die entweder durch ein externes Steckernetzteil oder über eine 9-V-Blockbatterie zugeführt wird. Die Verwendung der Batterie ist jedoch nur für einen kurzzeitigen Betrieb zu empfehlen, da die Stromaufnahme durch die Verwendung von besser ablesbaren LED-Anzeigen relativ hoch ist und somit nur eine eingeschränkte Batterielebensdauer (ca. 1 Stunde) erreicht wird.

Die Batterie wird in das rückseitige Bat-

Technische Daten:

Clock-Eingang

Anschluss: BNC
Eingangsspannung/Eingangswiderstand: 0 V bis 10 V/> 1 MΩ
Max. Taktfrequenz/Triggerschwelle: 10 kHz/0,1 V bis 9,9 V
Setup-Time (Direction-Eingang): 5 ms

Gate-Eingang

Anschluss: BNC
Spannungsbereich/Eingangswiderstand: TTL-Pegel/> 1 MΩ

Direction-Eingang

Anschluss: BNC
Spannungsbereich/Eingangswiderstand: TTL-Pegel/> 1 MΩ

Alarmausgang

Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker (Mono)
Spannungsbereich: max. + 20 V DC (Open-Collector), 0 V bzw. 5 V DC (TTL)
Ausgangsstrom: max. 100 mA (sink, Open-Collector), max. 0,5 mA (TTL)
Interne Signalisierung: optisch und akustisch (abschaltbar)

Anzeige

Zählerwert/Wertebereich: 6-stellig/-999999 bis +999999
Typ: LED

Spannungsversorgung

ext. Spannungsversorgung:
Anschluss: 2,1-mm-DC-Hohlstecker
Spannungsbereich/Stromaufnahme: 10 V bis 15 V DC/max. 150 mA
Batteriebetrieb:
Batterietyp/Batterielebensdauer: 9-V-Block 6LR61/ca. 1 h
Abmessungen: 169 x 96 x 31 mm

teriefach eingelegt und an den Batterieclip angeschlossen. Die Verbindung mit dem Steckernetzteil erfolgt über die „DC In“-Buchse, deren integrierter Schalter die Spannungsversorgung über die Batterie bei eingestecktem Stecker abschaltet.

Über den seitlich angebrachten, versenkt montierten Schiebeschalter lässt sich das Gerät ein- und ausschalten. Nach dem Einschalten wird ein Segmenttest durchgeführt, bei dem für ca. 2 Sekunden sowohl alle 7-Segmentanzeigen, als auch die Einzel-LEDs aufleuchten, um die korrekte Funktion aller Segmente zu zeigen.

Anzeige

Auf den sechs 7-Segmentanzeigen wird der jeweils aktuelle Zählerwert (positiv, negativ) dargestellt. Bei einem Überlauf der Zählung (>999999) wird diese bei -999999, bei einem Unterlauf (<-999999) bei 999999 fortgeführt. In diesem Fall blinkt das gesamte Display zur Kennzeichnung, dass mindestens ein Über- bzw. Unterlauf stattgefunden hat.

Takteingang und Triggerflankenauswahl

Das auszuwertende Taktignal wird über den „Clock In“-Eingang aufgeschaltet und darf im Bereich von 0 V bis 10 V liegen. Bei jedem erkannten Taktignal leuchtet die „Trig.“-LED für ca. 100 ms auf.

Die Auswahl der Triggerflanke (steigende Flanke, fallende Flanke) erfolgt über die Taste neben der „Trig.“-LED, wobei diese bei gestarterter Zählung gesperrt ist. Der aktuelle Status wird über die darunter liegenden LEDs angezeigt.

Zählrichtung

Die Zählrichtung wird mittels der „Di-

rection“-Taste eingestellt, wobei zwischen aufwärts („↑“), abwärts („↓“) oder extern („ext.“) gewählt werden kann. Im Modus „extern“ wird die Zählrichtung anhand des „Direction“-Einganges automatisch gewählt: Bei einem Low-Pegel zählt der UTZ 100 abwärts, bei einem High-Pegel aufwärts. Damit die Umkehrung der Zählrichtung korrekt erfolgt, muss das am „Direction“-Eingang anliegende Signal mindestens 5 ms vor der nächsten Zählimpulsflanke stabil anliegen (Setup-Time des Clock-Einganges zum „Direction“-Eingang = 5 ms).

Gate

Der „Gate“-Eingang kann die Zählung durch ein externes Signal sperren (High-Pegel) oder freigeben (Low-Pegel), so dass die Impulse über einen bestimmten Zeitraum (Torzeit) gezählt werden. Die Aktivierung der Funktion erfolgt durch die gleichnamige Taste, wobei dann die zugehörige LED („ext.“) den aktiven Zustand anzeigt.

Alarmfunktion

Mit Erreichen des Zählerstandes Null wird ein optischer und bei Bedarf auch ein akustischer Alarm ausgelöst. Der akustische Alarm ist dazu jedoch vorher durch die „Alarm“-Taste zuzuschalten („Buzzer“-LED leuchtet).

Ein ausgelöster Alarm wird über die rote, blinkende „Alarm“-LED und eine gepulste Tonfolge, sofern aktiviert, ausgegeben. Eine Quittierung über die „Alarm“-Taste schaltet den Alarm wieder ab. Außerdem wird während des Alarms der Alarmausgang aktiviert, der entweder als Open-Collector- oder als TTL-Ausgang konfigurierbar ist. Die Auswahl zwischen

den beiden Ausgangsmodi erfolgt über einen Jumper im Batteriefach.

Preset

Der UTZ 100 bietet die Möglichkeit einen positiven Zählerstand vorzugeben, mit dem jeder Zählvorgang initialisiert wird. So ist es möglich, einen Alarm auszugeben, sobald eine bestimmte Anzahl von Impulsen gezählt wurde. Dazu stellt man zuerst die gewünschte Impulsanzahl als Preset-Wert ein und gibt die Zählrichtung mit abwärts vor. Sobald der Nullpunkt erreicht ist (Zählerstand „0“), wird der entsprechende Alarm ausgegeben.

Zur Einstellung des Preset-Wertes betätigt man die Taste „Set“, worauf auf dem 6-stelligen Display der aktuell eingestellte Preset-Wert blinkt. Zur Einstellung eines neuen Preset-Wertes muss anschließend die „Start/Stop“-Taste gedrückt werden. Die aktuell veränderbare Stelle ist durch Blinken gekennzeichnet. Der Wert für diese Stelle lässt sich dann mit Hilfe der „Up“- und „Down“-Tasten verändern. Jede weitere Betätigung der „Set“-Taste wählt die nächste zu bearbeitende Stelle aus. Nach der Bestätigung der letzten Stelle wird der Preset-Modus mit dem Speichern des gewählten Wertes automatisch verlassen.

Zum Löschen eines Preset-Wertes ist nach dem Aufruf der Preset-Funktion mittels „Set“ die „Pause“-Taste zu betätigen. Dies setzt den Wert auf Null zurück und beendet das Set-Menü.


Zählung: Start/Stopp/Pause

Der eigentliche Zählvorgang wird über die „Start/Stop“-Taste aktiviert bzw. deaktiviert, wobei die darüber liegende LED den Status darstellt. Zeigt die LED ein Dauerleuchten, so ist die Zählung aktiv. Beim Starten des Zählvorganges wird die Anzeige mit dem eingestellten Preset-Wert (0 oder ein voreingestellter beliebiger Wert) initialisiert, d. h. die bisher gezählte Impulsanzahl wird gelöscht. Eine kurze Unterbrechung der Zählung ohne Löschen des Zählerstandes kann durch einen Druck auf die „Pause“-Taste erfolgen. In diesem Zustand blinkt die „Aktiv“-LED. Eine weitere Betätigung der „Pause“-Taste führt die Zählung fort. Die Tasten „Gate“, „Clock In“ und „Set“ sind während des aktiven Zählvorganges gesperrt.

Triggerschwelle

Bei einigen Anwendungen ist es notwendig, für eine einwandfreie Zählung die Triggerschwelle zu verändern. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn dem Eingangssignal ein Gleichspannungspegel überlagert ist. Der Default-Wert ist auf den für die meisten digitaltechnischen Anwendungen optimalen Wert von 2,5 V eingestellt.

Soll der Wert verändert werden, so ist

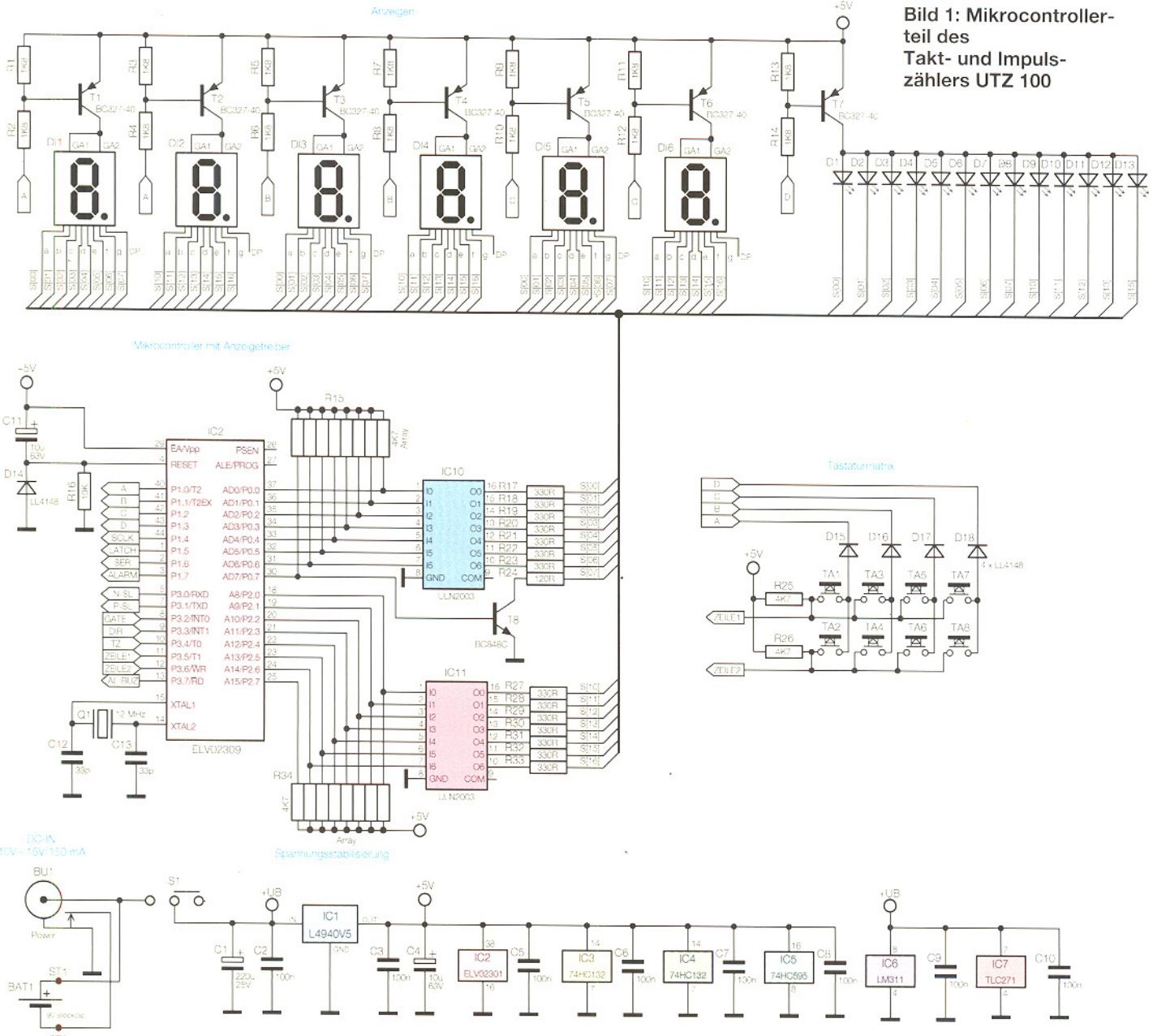

zur Einstellung der Triggerschwelle die „Trigger-Level“-Taste zu betätigen. Dabei geht das Display dann in eine geteilte Darstellung über, bei der Triggerschwelle (links) und Zählwert (rechts, mit eingeschränkter Stellenzahl) parallel zu sehen sind. Dies hat den Vorteil, dass die erfolgreiche Einstellung der Schwelle sofort am sich ändernden Zählwert sichtbar wird, sofern die Zählung aktiv ist.

Die Triggerschwelle ist eine Spannungsvorgabe, die im Bereich von 0,1 V bis 9,9 V liegt (Steckernetzbetrieb). Sie lässt sich innerhalb dieses Bereiches in Schritten zu 100 mV über die Tasten „Up“ und „Down“ konfigurieren. Ist der korrekte Wert eingestellt, beendet die erneute Betätigung der Taste „Trigger-Level“ diesen Modus. Bei Batteriebetrieb liegt der maximal einstellbare Wert bei 2 V unter Batteriespannung, so dass hier von einem Maximalwert von ca. 5 V auszugehen ist.

Einschaltzustand

Alle Einstellungen werden jeweils beim Einschalten des UTZ 100 initialisiert, so dass der Benutzer immer den gleichen Anfangszustand vorfindet:

- Zählung: gestoppt
- Triggerflanke: positiv
- Triggerschwelle: 2,5 V
- Zählrichtung: aufwärts
- Gate: deaktiviert
- Alarm-Buzzer: deaktiviert
- Preset: auf Null

Schaltung

Die Schaltung des universellen Takt- und Impulszählers ist trotz des großen Funktionsumfangs relativ einfach gehalten. Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen die einzelnen Schaltungsteile des UTZ 100.

Bild 1: Mikrocontroller-teil des Takt- und Impuls-zählers UTZ 100

Die gesamte Steuerung und Messwert erfassung erfolgt über den Mikrocontroller IC 2 vom Typ ELV 02309 (P87C52). Dieser benötigt als Grundbeschaltung neben der Spannungsversorgung nur eine Stabilisierung des internen Oszillators (Q 1, C 12, C 13) und eine zuverlässige Reset-Schaltung (C 11, D 14, R 16), die am Reset-Pin der MCU für eine definierte Zeit einen High-Pegel erzeugt.

Die 7-Segmentanzeigen und die LEDs werden im Multiplex-Verfahren mit einer Wiederholfrequenz von 75 Hz betrieben, so dass die gesamte Anzeige für das Auge flimmerfrei erscheint. Hierzu sind die Displayelemente in vier Gruppen geschaltet, die jeweils nacheinander aktiviert werden und von denen immer nur eine zur Zeit aktiv ist. Das Einschalten erfolgt hier über die Signale „A“ bis „D“, die wiederum die Transistoren T 1 bis T 7 ansteuern und so

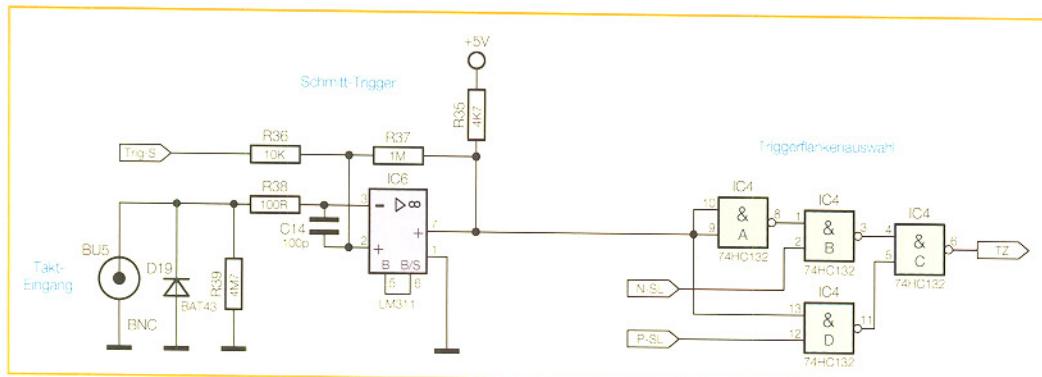


Bild 2: Taktsignaleingang mit Signalaufbereitung

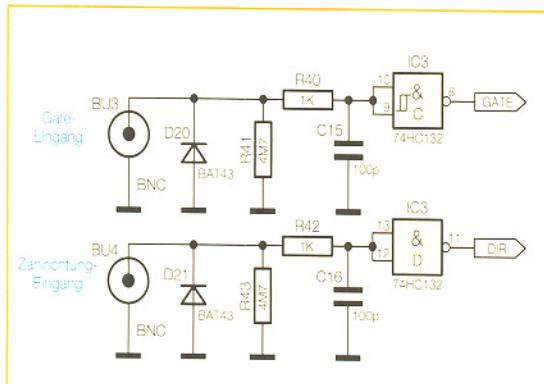


Bild 3: Steuereingänge mit Signalaufbereitung

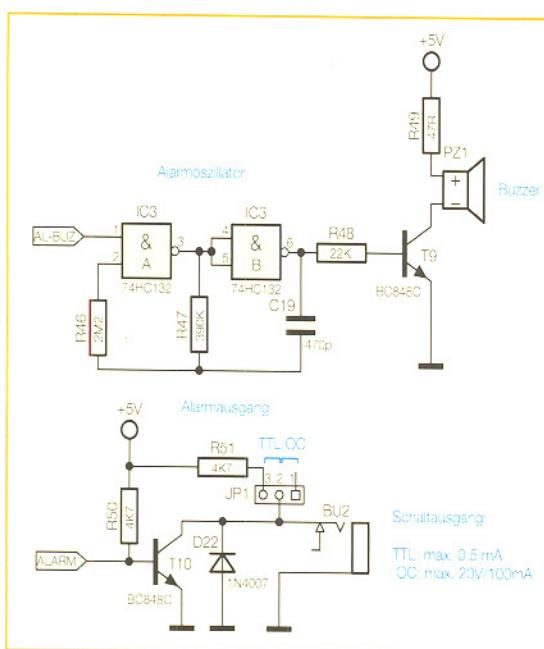


Bild 4: Optische und akustische Alarmsignalisierung und Alarmschaltausgang

die 5-V-Betriebsspannung an die Anoden der Leuchtdioden schalten.

Jede dieser Gruppen besteht aus bis zu 15 einzelnen Segmenten, die mittels der Ports P0 und P2 des Mikrocontrollers angesteuert werden. Als Anzeigetreiber dienen hier zwei Bausteine vom Typ ULN 2003 (IC 10, IC 11), da der Mikrocontroller für den notwendigen Strom nicht ausgelegt ist. Der ULN 2003 verfügt intern über sieben Darlington-Transistorstufen, die einen Ausgangsstrom von bis zu 500 mA bei ausgangsseitigem Low-Pegel

treiben können. Zur Erweiterung der Segmentansteuerung auf 8 Kanäle für einen Port dient der Transistor T 8, die Vorwiderstände R 17 bis R 24 und R 27 bis R 33 dienen zur Strombegrenzung.

Ebenso wie die LEDs sind auch die acht Tasten in einer Matrix angeordnet, um so wenig Port-Pins wie möglich zu belegen. Die Tastenzeilen verfügen jeweils über einen Pull-Up-Widerstand, um einen stabilen Pegel zu gewährleisten. Die Spalten der Tastaturmatrix sind mit den Signalen „A“ bis „D“ der Anzeige verknüpft. Von diesen Signalen liegt immer eines auf Low-Pegel, womit die beiden Tasten der entsprechenden Spalte bei Betätigung die zugehörige Zeilenleitung auf Low-Pegel legen. Die Dioden D 15 bis D 18 entkoppeln die einzelnen Spalten voneinander, sodass keine gegenseitige Beeinflussung möglich ist und jede beliebige Tastenkombination mit geringem Aufwand erfasst werden kann.

Die zuzählenden Impulse werden über den Takteingang („Clock In“) BU 5 eingespeist. Parallel zur Buchse befindet sich die Diode D 19, welche die nachfolgende Schaltung vor negativer Spannung schützt. Die Signalaufbereitung erfolgt über einen Schmitt-Trigger (IC 6 mit Beschaltung) mit ca. 50mV Hysterese. Die Triggerschwelle (Signal „Trig-S“) gibt der Mikrocontroller über einen D/A-Umsetzer vor. Das so erzeugte Rechtecksignal wird, bevor es dem Zähleingang des Mikrocontrollers P3.4 zugeführt wird, mittels IC 4 invertiert, sofern die

Zählung des UTZ 100 auf die positive Flanke reagieren soll. Dies ist notwendig, da der Controller IC 2 intern nur auf eine fallende Flanke reagieren kann.

Der D/A-Umsetzer zur Erzeugung der Triggerschwelle ist durch ein achtstufiges R2R-Netzwerk (R 52 bis R 68) realisiert. So ergibt sich eine Auflösung von $2^8 = 256$, womit über den gesamten Bereich eine Einstellung in 100-mV-Schritten ohne Weiteres möglich ist. Da dieser D/A-Umsetzer acht Steuerpins benötigt, sind die Portausgänge des Mikrocontrollers durch


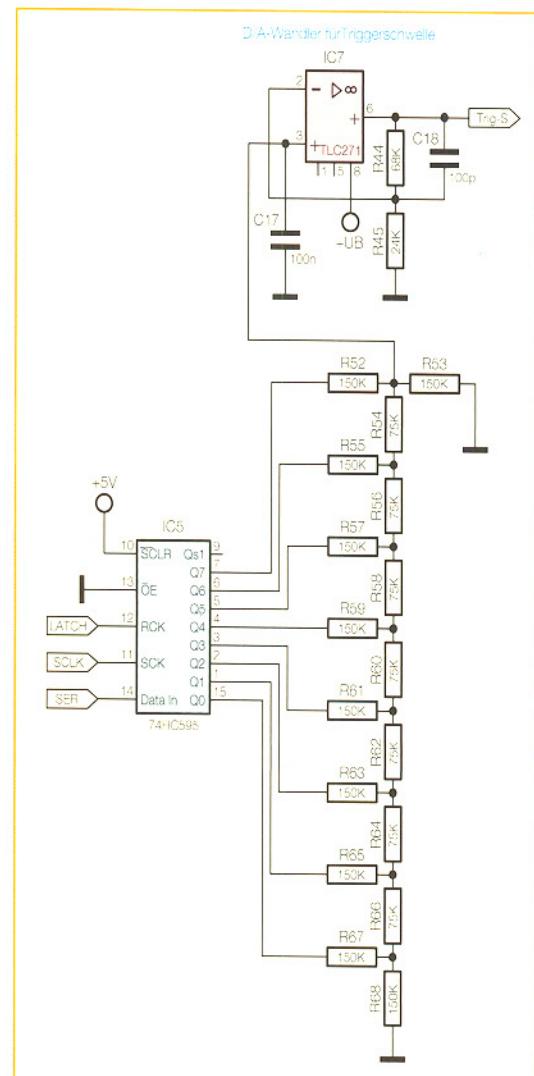


Bild 5: Erzeugung der Triggerschwelle mit R2R-Netzwerk

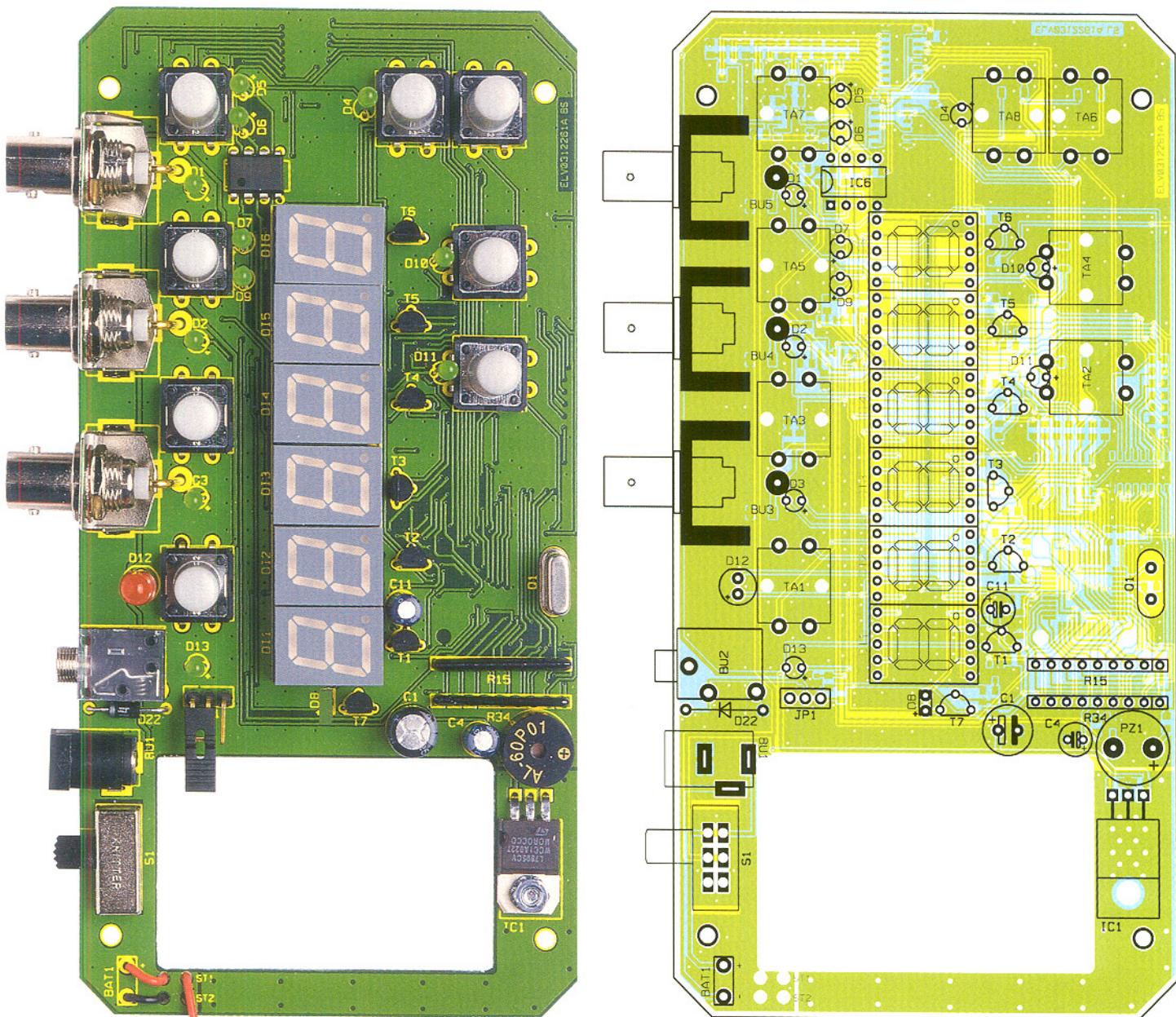

Ansicht der fertig bestückten Platine des UTZ 100 mit zugehörigem Bestückungsplan von der Bestückungsseite

das seriell beschreibbare Schieberegister IC 5 erweitert. Der auf das R2R-Netzwerk folgende nichtinvertierende Verstärker verstärkt dessen Ausgangsspannung, damit 0,1 V bis 9,9 V Triggerschwelle einstellbar sind.

Der „Gate“-Eingang ist mit der Schutzdiode D 20 beschaltet, um die Schaltung vor negativen Signalanteilen zu schützen. R 40 und C 15 bilden einen Tiefpass zur Unterdrückung von hochfrequenten Störungen. Der folgende Schmitt-Trigger IC 3 C generiert aus dem Eingangssignal ein sauberes Rechtecksignal zur Steuerung. Die Beschaltung des „Direction“-Einganges für die Erfassung der Zählrichtung ist identisch mit der des beschriebenen „Gate“-Einganges.

Die Erzeugung des akustischen Alarmsignals erfolgt durch den Alarmoszillator, der mit IC 3 A und B mit Beschaltung

aufgebaut ist. Das so erzeugte Rechtecksignal mit einer Frequenz von ca. 1,7 kHz wird über den Transistor T 9 und den Buzzer PZ 1 in ein entsprechendes akustisches Signal umgewandelt. Der Widerstand R 49 dient zur Strombegrenzung im eingeschalteten Zustand. Der Alarm-Schaltausgang kann als TTL- oder Open-Collector-Schaltausgang verwendet werden, je nachdem, ob der Pull-Up-Widerstand R 51 über den Jumper JP 1 zugeschaltet wird oder nicht.

Die Spannungsversorgung erfolgt im Normalfall über ein externes Steckernetzteil, das mit der DC-Buchse BU 1 verbunden wird, jedoch besteht für Kurzzeitbetrieb (≤ 1 Stunde) auch die Möglichkeit, eine Batterie zu verwenden. Die Abschaltung der Batterie erfolgt über den internen Schalter der DC-Buchse.


Die am Eingang eingespeiste Spannung

wird mittels des Spannungsreglers IC 1 auf stabilisierte 5 V gebracht. Die Kondensatoren C 1 bis C 4 dienen zur Glättung und zur Unterdrückung hochfrequenter Störungen. Somit ist die Schaltungsbeschreibung abgeschlossen und es folgen die Nachbauanweisungen.

Nachbau

Alle Bauteile des universellen Takt- und Impulszählers finden auf der 163 mm x 83 mm großen, doppelseitigen Leiterplatte Platz. Es kommen dabei sowohl konventionell bedrahtete Bauteile als auch SMD-Komponenten zum Einsatz.

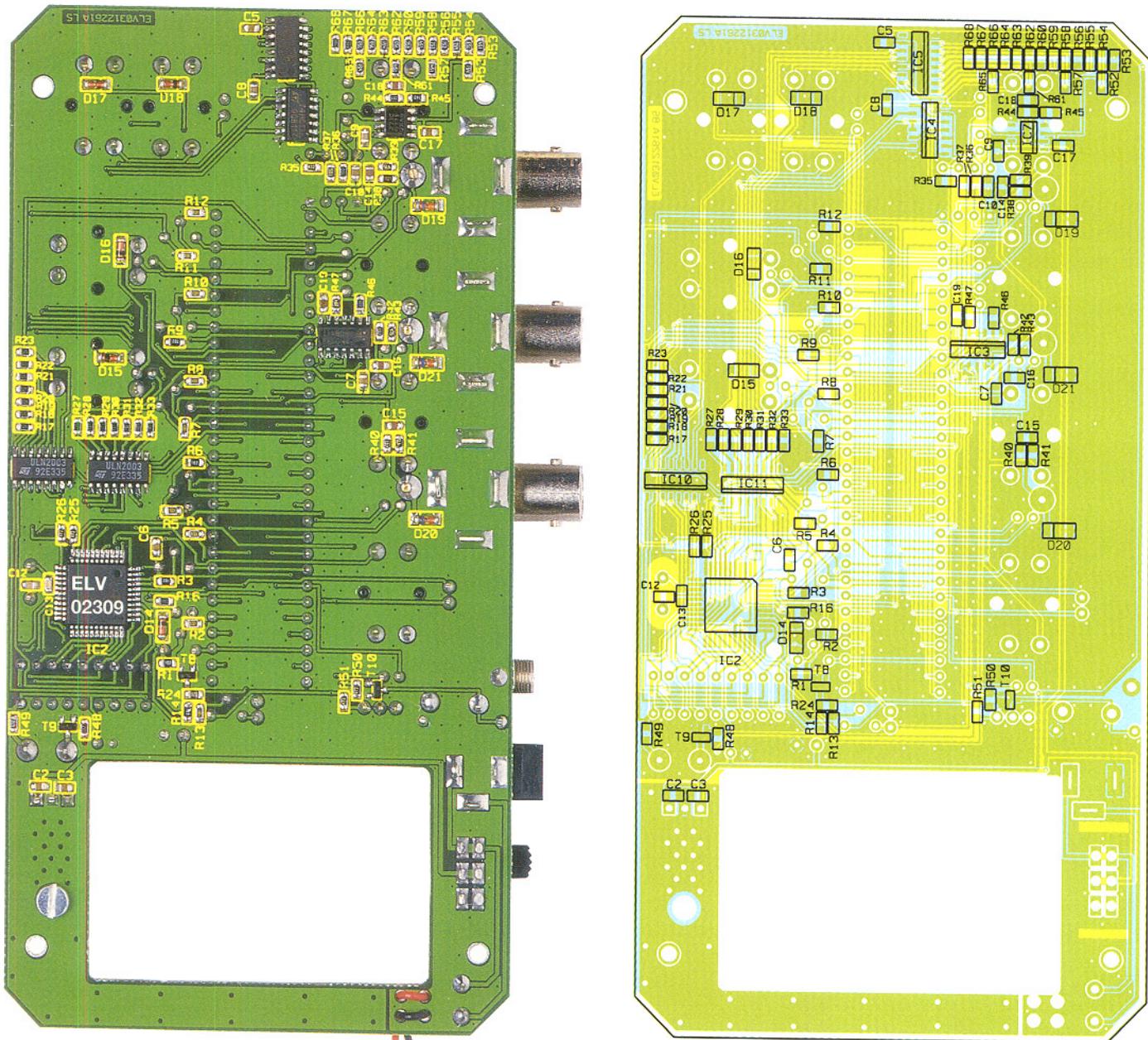Die Bestückung der winzigen SMD-Teile erfordert etwas Geschick und das richtige Werkzeug, damit die Bauteile exakt positioniert und verlötet werden können. Daher sind zum Aufbau neben



Ansicht der fertig bestückten Platine des UTZ 100 mit zugehörigem Bestückungsplan von der Lötseite

einem Lötkolben mit sehr feiner Spitze auch eine SMD-Pinzette sowie SMD-Lötzinn notwendig. Für die Bestückung der konventionellen Bauteile wird zusätzlich ein Elektronik-Seitenschneider benötigt.

Die Bestückung erfolgt anhand der Stückliste und des Bestückungsdruckes, hilfreiche Zusatzinformationen geben die Platinenfotos, auf denen die komplett aufgebaute Einheit zu sehen ist.

SMD-Bestückung

Der Aufbau beginnt mit den ausschließlich auf der Lötseite der Leiterplatte vorhandenen SMD-Komponenten. Die niedrigen Bauteile (Widerstände und Kondensatoren) werden zuerst bestückt. Hierzu ist zunächst ein Lötpad zu verzinnen, bevor das Bauelement mit der Pinzette gefasst und am vorverzинnten Pad verlötet wird.

Ist die korrekte Position festgestellt, so kann auch die andere Seite festgelötet werden. Die SMD-Kondensatoren haben keinen Aufdruck, der über den Wert informiert. Aus diesem Grund darf die Entnahme aus der Verpackung erst direkt vor dem Bestücken erfolgen, da eine spätere Bestimmung des Kapazitätswertes ohne aufwendige Messtechnik nicht möglich ist.

Dann werden die Dioden in gleicher Weise bestückt, hierbei muss der Katodenring am Diodengehäuse mit dem Bestückungsdruck übereinstimmen. Die Einbaulage der nun folgenden Transistoren ergibt sich aus der Lage der entsprechenden Lötpads.

Zum Einbau der SMD-ICs weist die Pin 1 zugeordnete Seite eine Abflachung (oder eine Punktmarkierung) am Gehäuse auf, die mit der im Bestückungsdruck dargestellten Markierung übereinstimmen muss.

Bestückung der bedrahteten Bauteile

Die konventionellen, bedrahteten Bauteile sind von der Bestückungsseite her einzusetzen und von der Lötseite zu verlöten. Hierbei müssen überstehende Drahtenden mit dem Seitenschneider ohne eine Beschädigung der Lötstellen entfernt werden.

Im ersten Schritt sind die Diode und IC 6 polrichtig zu bestücken, wobei die Polarität der Diode durch den Katodenring und das IC mit einer Gehäusekerbe gekennzeichnet ist. Im Anschluss daran werden die beiden Widerstands-Arrays (R 15, R 34) verlötet. Auch hierbei handelt es sich um gepolte Bauelemente, die eine Pin-1-Markierung in Form eines aufgedruckten Punktes aufweisen. Dieses Kennzeichen muss mit dem entsprechenden Gegenstück im Bestückungsdruck übereinstimmen. Da-

Stückliste: Takt- und Impulszähler UTZ 100

Widerstände:

47Ω/SMD	R49
100Ω/SMD	R38
120Ω/SMD	R24
330Ω/SMD	R17-R23, R27-R33
1kΩ/SMD	R40, R42
1,8kΩ/SMD	R1-R14
4,7kΩ/SMD	R25, R26, R35, R50, R51
10kΩ/SMD	R16, R36
22kΩ/SMD	R48
24kΩ/SMD	R45
68kΩ/SMD	R44
75kΩ/SMD	R54, R56, R58, R60, R62, R64, R66
150kΩ/SMD	R52, R53, R55, R57, R59, R61, R63, R65, R67, R68
390kΩ/SMD	R47
1MΩ/SMD	R37
2,2MΩ/SMD	R46
4,7MΩ/SMD	R39, R41, R43
Array, 4,7kΩ	R15, R34

Kondensatoren:

33pF/SMD	C12, C13
----------------	----------

100pF/SMD	C14-C16, C18
470pF/SMD	C19
100nF/SMD	C2, C3, C5-C10, C17
10μF/63V	C4, C11
220μF/25V	C1

Halbleiter:

L4940V5	IC1
ELV02309/SMD	IC2
74HC132/SMD	IC3, IC4
74HC595/SMD	IC5
LM311	IC6
TLC271/SMD	IC7
ULN2003/SMD	IC10, IC11
BC327-40	T1-T7
BC848C	T8-T10
LL4148	D14-D18
BAT43/SMD	D19-D21
1N4007	D22
LED, 3mm, grün	D1-D7, D9-D11, D13
Rechteck-LED, 2 x 5 mm, grün	D8
LED, 5 mm, rot	D12
HDSP5601	DI1-DI6

Sonstiges:

Quarz, 12 MHz, HC49 U70/U4	Q1
DC-Buchse, 2,1 mm, print	BU1
Klinkenbuchse, 3,5 mm, mono, print	BU2
Lötstifte, 1,3 mm	BU3-BU5
Haltewinkel	BU3-BU5
BNC- Einbaubuchse	BU3-BU5
Schiebeschalter, 2 x um, winkelprint	S1
Mini-Drucktaster, B3F-4050, 1 x ein	TA1-TA8
Sound- Transducer ST2, print	PZ1
9-V-Batterieclip	BAT1
Stiftleiste, abgewinkelt, 1 x 3-polig	JP1
1 Jumper	
1 Stiftleiste, 3-polig	
8 Tastknöpfe, 18 mm	
6 Buchsenleisten, 20-polig	
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 8 mm	
4 Kunststoffschrauben, 2,2 x 6 mm	
1 Mutter, M3	
1 Fächerscheibe, M3	
1 Displayscheibe, bearbeitet	
1 Gehäuse, bearbeitet und bedruckt, kpl.	

nach werden alle Transistoren bestückt, deren Einbauposition sich aus der Lage der Pads ergibt.

Die Elektrolyt-Kondensatoren sind am Minuspol gekennzeichnet und werden in stehender Position eingebaut. Zum Einbau des Spannungsreglers IC 1 werden zunächst die Anschlusspins in ca. 2,5 mm Abstand zum IC-Gehäuse um 90° nach hinten abgewinkelt. Nach dem Einsetzen des ICs erfolgt die mechanische Befestigung mit M3x8mm-Zylinderkopfschraube, Zahnscheibe und Mutter – anschließend ist die elektrische Verbindung mit dem Anlöten der Anschlusspins auszuführen.

Im Anschluss daran werden Quarz Q 1 und Buzzer PZ 1 bestückt, wobei bei letzterem der Pluspol durch einen entsprechenden Aufdruck gekennzeichnet ist. Bei der Montage der acht Taster ist darauf zu achten, dass diese direkt auf der Leiterplatte aufliegen. Um zu gewährleisten, dass die Anzeigen bei geschlossenem Gehäuse korrekt ablesbar sind, werden die Anzeigeelemente (7-Segmentanzeigen und LEDs) erhöht montiert. Daher sind in die Positionen der 7-Segmentanzeigen DI 1 bis DI 6 zunächst die Buchsenleisten einzulöten, in die wiederum ein weiterer Satz Buchsenleisten einzustecken ist. Erst dann werden die 7-Segmentanzeigen in die Sockel gesetzt. Die Leuchtdioden sind mit einer Einbauhöhe von 19 mm zwischen Platine und LED-Spitze zu bestücken, dabei ist die Polung an der LED durch ein längeres Anschlusspin gekennzeichnet, das dem Anodenanschluss („+“) entspricht.

Die BNC-Buchsen sind vor dem Einbau zunächst mit den zugehörigen Befestigungswinkeln zu verschrauben. Anschließend wird jeweils ein 1,3-mm-Lötstift durch die zugehörige Bohrung für die Buchsen BU 3 bis BU 5 auf der Platine geführt und von der Rückseite verlötet. Die Positionierung der Buchse mit Befestigungswinkel erfolgt dann so, dass sich der Mittelkontakt der Buchse direkt vor dem jeweiligen Lötstift befindet und die beiden Seitenstreben des Winkels mittig auf den zugehörigen Kontaktflächen aufliegen. In dieser Position wird der Winkel unter Zugabe von ausreichend Lötzinn mit der Platine und der Mittelkontakt mit dem Lötstift verlötet.

Im Anschluss daran werden die Klinkenbuchse BU 2, die DC-Buchse BU 1 und der Schalter S 1 so bestückt, dass deren Gehäuse plan auf der Leiterplatte aufliegen. Hiermit wird die mechanische Belastung der Lötstellen bei künftigen Schalt- und Steckvorgängen auf ein Minimum reduziert.

Abschließend sind die beiden Anschlussleitungen des Batterieclips durch die Bohrungen unmittelbar vor den Lötpads ST 1 (rot) und ST 2 (schwarz) zu führen – dies dient als Zugentlastung. Mit dem Anlöten der Leitungen an die entsprechenden Pads sind die Bestückungsarbeiten abgeschlossen.

Die Leiterplatte muss, bevor sie ins Gehäuse eingebaut wird, auf Bestückungsfehler und Lötzinnbrücken hin kontrolliert werden. Hat diese Prüfung keine Fehler ergeben, sind die Tastkappen auf die Tas-

ter zu setzen und es kann mit dem Gehäuseeinbau fortgefahren werden.

Gehäuseeinbau

Die Platine wird so in die untere Halbschale des Gehäuses eingelegt, dass die Buchsen in die entsprechenden Aussparungen im Gehäuse einfassen. Außerdem geben die Kunststoffbolzen im Batteriefach der Gehäuseunterhalbschale der Platine eine Führung. Ist die Platine ausgerichtet, erfolgt die Fixierung mit vier Knippschrauben 2,2 x 6 mm. Bevor die obere Halbschale aufgesetzt und verschraubt wird, ist hierin noch das Sichtfenster einzusetzen und mit Sekundenkleber etc. zu fixieren.

Inbetriebnahme

Um die korrekte Funktion des Takt- und Impulszählers zu kontrollieren, wird das Gerät mit der Spannungsversorgung (10 V bis 15 V DC, mindestens 150 mA) verbunden und eingeschaltet.

Nach dem Einschalten müssen alle Anzeigesegmente für ca. 2 Sekunden deutlich aufleuchten. Anschließend erfolgt ein Funktionstest mit entsprechenden Taktignalen, die an den zugehörigen Eingängen („Clock In“, „Direction“, „Gate“) angeschlossen werden. Die Funktionsprüfung geschieht dann anhand der anfangs beschriebenen Bedienung des Gerätes.

Der universelle Takt- und Impulszähler UTZ 100 bildet ein unentbehrliches Werkzeug für jeden Elektroniker, Digitaltechniker und Entwickler.



Funk-Haus-Zentrale FHZ 1000

Haus- und Heizungssteuerung kompakt

Die FHZ 1000 sorgt nicht nur für modernstes, funkgesteuertes Energiemanagement bei der Heizungssteuerung, sondern kann auch als Funk-Schaltzentrale für das Fernschalt- system FS 20 agieren. Wir stellen das System, seine Technik und die Einsatzmöglichkeiten ausführlich vor. Zusätzlich wird das zur reinen Funk-Heizungssteuerung in einem Raum einsetzbare System Einzelraum-Heizungsregelung FHT 8 beschrieben.

Elektronischer Hausmeister

Energiemanagement ist angesichts ständig steigender Brennstoffpreise und der heute gegenüber früher stark veränderten Lebensgewohnheiten kein bloßes Schlagwort mehr, das den privaten Verbraucher nicht tangiert.

Wohl kaum jemand wird es sich heute noch leisten, während der Abwesenheit oder nachts die Heizung voll weiterarbeiten zu lassen - sparsamer Umgang mit wertvollen Ressourcen ist angesagt.

Andererseits ist es auch nicht gerade angenehm, immer wieder lange warten zu müssen, bis sich der nach dem abendlichen Herabregeln des Heizungsthermostats abgekühlte Raum erwärmt hat. Also muss hier ein gewisser Komfort her, der die gesamte Heizung individuell regelt. Und da hier auch moderne Einzelraumregelsysteme bald relativ unbequem zu managen sind, hat ELV eine Funk-Haus-Zentrale entwickelt, die bequem Funk-Heizkörper-Thermostate in bis zu 15 Räumen individuell steuern kann. Das mikroprozessorgesteuerte System arbeitet völlig unabhängig

von Leitungsverbindungen, es kommuniziert ausschließlich per Funk. Eine gute Störsicherheit der Übertragung wird zum einen durch den verwendeten Frequenzbereich von 868 MHz erreicht. Hier sind Dauersender wie z. B. Funkkopfhörer und Babyphone nicht erlaubt, sodass Überschneidungen durch das gleichzeitige Senden zweier Geräte unwahrscheinlich sind. Zum anderen vermeidet das digitale Übertragungsprotokoll, in dem eine mehrere tausend Möglichkeiten umfassende Adressierung enthalten ist, Konflikte mit anderen Geräten, wie z. B. Funkschaltern oder

weiteren Funk-Heizkörper-Thermostaten in Nachbarräumen.

Mehr als nur regeln

Aber die Heizungssteuerung, auch, wenn sie hier durch umfangreiche Programmierungsmöglichkeiten besonders komfortabel ausfällt, ist nicht das Einzige, was das System kann. Ergeben sich Fehlfunktionen der Heizanlage, z. B. Ausfall und folgende Temperaturabweichungen, macht die Zentrale ihren Besitzer auf mehrere Arten auf die Störung aufmerksam. Zunächst kann eine Störungsmeldung direkt akustisch/optisch über die Zentrale erfolgen. Diese kann aber Störungsmeldungen auch per Funk an ein Telefonwählgerät übermitteln, das wiederum bis zu drei vorprogrammierbare Nummern anrufen und Störungsmeldungen weitergeben kann. Wie wertvoll solch eine Mitteilung besonders im Winter sein kann, wird jeder bestätigen, der schon einmal mit einem Frostschaden wegen Heizungsausfalls zu tun hatte. Denn wenn man schnell reagiert, statt ahnungslos weiter 14 Tage im Winterurlaub zu weilen, kann großer Schaden vermieden werden.

Schalten - manuell, zeitgesteuert, per Telefon...

Nun, wenn schon einmal viel gute Mikroprozessor- und Funktechnik „verbaut“ ist, liegt es nahe, die vorhandene Technik auch noch vielfältiger zu nutzen. So ent-

stand auch der Gedanke, die Zentrale auch an das ELV-Funkschaltsystem FS 20 anzubinden und von hier aus die Schaltkomponenten dieses bewährten Haus-Steuerungssystems bedienen zu können. Es bietet Einzel- und Mehrkanalschalter, die je Kanal bis zu 3,68 kVA schalten können, Dimmer mit Belastbarkeiten bis 200 VA (die mit vorprogrammierten Abläufen bzw. Helligkeitswerten von der Zentrale aus geschaltet werden können), eine Markisen- bzw. Torsteuerung und wird ständig erweitert. Was liegt also näher, als die Funk-Haus-Zentrale auch als Fernsteuersender hierfür auszulegen?

Dank leistungsfähigem Prozessor hat man hier sogar die Möglichkeit, mehrere Prozesse miteinander zu verbinden und diese automatisiert ausführen zu lassen. So genannte Makrobefehle, von denen sich in der Zentrale bis zu 4 Stück abspeichern lassen, erlauben die Ausführung ganzer Szenarien. Beispiel „Wintermakro“: Um 17.00 Uhr schließen sich die Jalousien, die Heizung wird auf eine angenehme Temperatur hochgefahren und die Außen- bzw. Einfahrt-Beleuchtung eingeschaltet.

Für außerplanmäßige Schaltbefehle, etwa vorzeitige Rückkehr ins Haus, steht ein Telefon-Funkschaltgerät zur Verfügung (FS20 TS), das sowohl die Funk-Haus-Zentrale als auch die FS20-Geräte direkt ansteuern kann, wenn man es anruft und vom Telefon aus Schaltbefehle sendet.

So ergibt sich insgesamt ein vielfältig

einsetzbares und sehr flexibles Haus-Steuerungssystem, das ständig erweitert und perfektioniert wird.

Um einen Überblick über die gesamte Funktionalität des Systems zu bekommen, betrachten wir im Folgenden zunächst die globalen Funktionen der Zentrale und der mit ihr kommunizierenden Komponenten, bevor wir uns detailliert der Heizungssteuerung widmen.

Funk-Haus-Zentrale

In erster Linie steuert die Zentrale die Funk-Heizkörper-Thermostate in den einzelnen Räumen des Gebäudes. Von der Zentrale aus können die Einstellungen für die einzelnen Räume vorgenommen werden und die Zentrale sendet die Soll-Daten dann an die Thermostate in den Räumen. Umgekehrt informieren die Thermostate die Zentrale laufend über Änderungen ihrer Einstellungen und den aktuellen Betriebszustand. So ist es dann z. B. möglich, die Zeitprogramme für alle Räume jederzeit bequem „vom Sofa aus“ zu programmieren.

Die Darstellung in Abbildung 1 zeigt beispielhaft, wie ein solches System arbeitet. Die Raumthermostate (FHT 8b) senden unidirektionale Stellbefehle an die Ventilantriebe innerhalb des Raumes. Über eine bidirektionale Funkverbindung tauschen sie Daten mit der Zentrale aus.

Da in die Zentrale die Funktionalität des

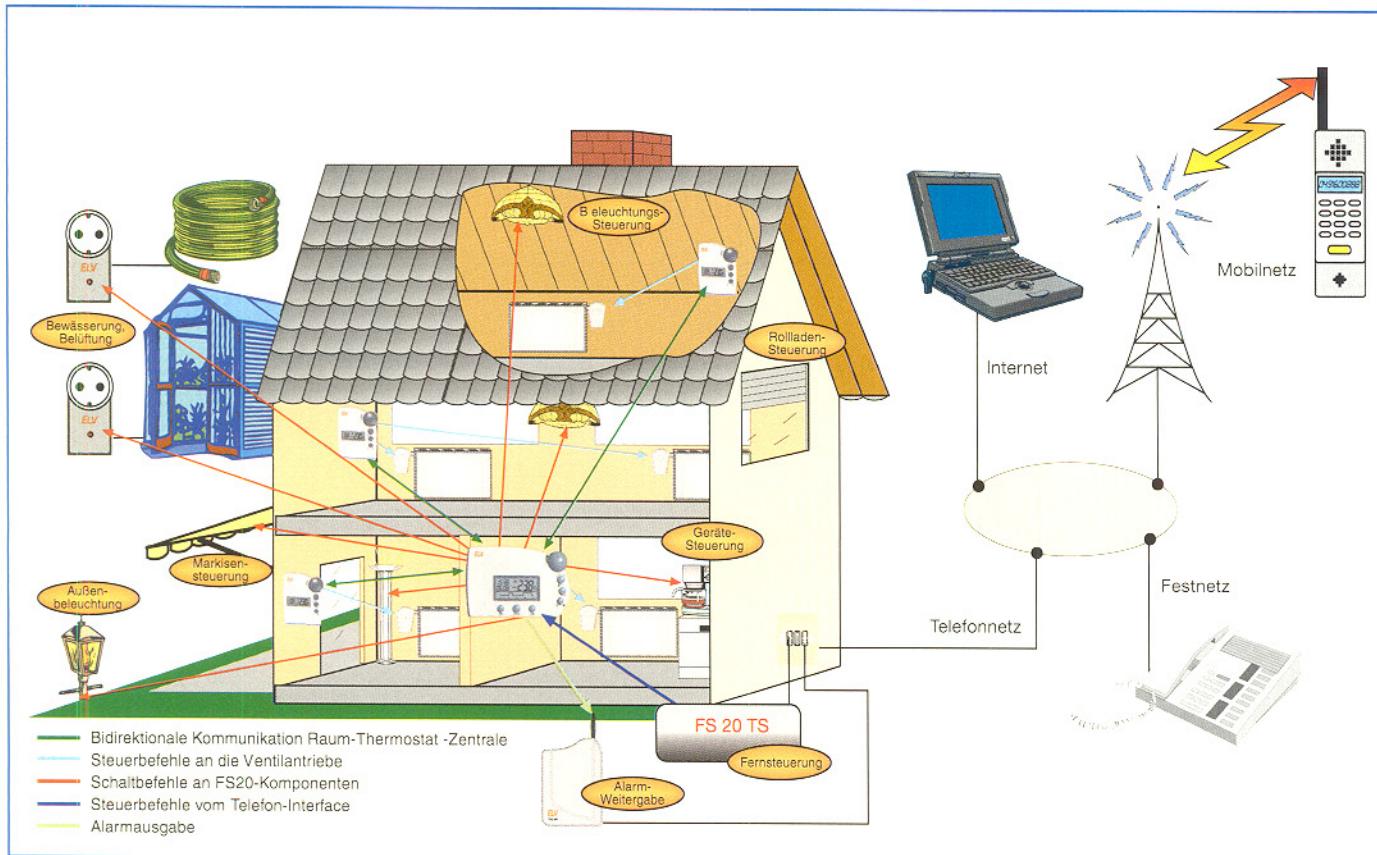


Bild 1: Anwendungsbeispiel für den Einsatz des FHZ 1000-Systems.

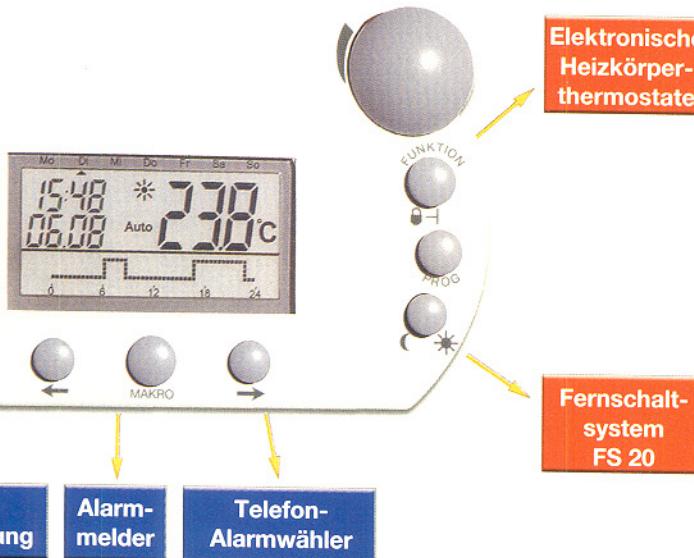


Bild 2: Die Zentrale kommuniziert per Funk mit der gesamten Peripherie.

normalen Raumthermostaten integriert ist, ist für den Raum, in dem sich die Zentrale befindet, kein zusätzlicher Thermostat erforderlich.

Für die Fernsteuerung der einzelnen Raumthermostate sind sowohl Bedienelemente als auch die Displayansicht identisch mit den Raumthermostaten, sodass man hier nicht für Zentrale und Thermostaten jeweils neue Bedienabläufe erlernen muss. Lediglich wurde bei der Zentrale die Möglichkeit des größeren, hinterleuchteten Displays genutzt, die Heizabläufe grafisch noch übersichtlicher als Kurve statt als einfache Segment-Balkenanzige darzustellen.

Einbindung des FS20-Systems

Neben der Verwaltung von bis zu 15 bidirektionalen Raumthermostaten können über die Funk-Haus-Zentrale als zusätzliches Feature auch noch bis zu 15 Komponenten aus der FS20-Funkschalter-Familie gesteuert werden. Dabei beschränkt sich die Funktionalität der Zentrale nicht nur auf einfaches Schalten, sondern es stehen auch Wochen-Schaltprogramme und verschiedene Betriebsarten zur Verfügung. So sind auch zeitgesteuerte Aktionen, wie etwa eine Anwesenheitssimulation durch wechselnde Beleuchtung im Haus programmierbar.

Natürlich bleiben die FS20-Schaltaktoren parallel von den Fernbedienungen des FS20-Systems steuerbar, sodass man etwa zum Schalten der Beleuchtung bei Anwesenheit nicht extra zur Zentrale, die wohl meist einen Platz an der Wand finden wird, gehen muss. Dieser Komfort wird möglich durch das gestaffelte Adress-System des FS 20-Funksystems, in das sich die FHZ 1000 mit den Raumthermostaten und den Funk-Stellantrieben natürlich einreihen. So ist je-

des Gerät, auch wenn mehrere davon in der Reichweite der Sender betrieben werden, eindeutig anzusprechen und gegen Störungen durch andere Sender sicher.

Zentrale inside

Das zentrale Element des Steuergerätes (Abbildung 2) ist ein 4-Bit-Mikrocontroller, der viele der benötigten Funktionalitäten bereits on-board zur Verfügung stellt. Dies sind u. a.:

- Ein LCD-Treiber zum direkten Ansteuern der 503 Segmente des Displays mit per Software verstellbarem Kontrast
- Suboszillator als Zeitbasis für die Uhr
- Interrupt-gesteuerte Eingänge (für den Inkrementalgeber)

- Eingänge mit Schmitt-Trigger-Funktion (für die Temperaturmessung)
- Mit 32 kByte ROM und 4 kBit RAM ausreichend Speicher für Programm und Daten
- Mehrere Timer (u. a. zum Erzeugen der digitalen Sendesignale)

Da das interne RAM nicht ausreicht, um die große Datenmenge (Raumnamen, Schaltzeiten etc.) vorzuhalten, ist über eine FC-Schnittstelle ein serielles EEPROM mit großer Speicherkapazität (4096 Byte) angeschlossen. Dies gewährleistet außerdem auch bei einem längeren Wegfall der Spannungsversorgung einen sicheren Erhalt alter Daten.


Zum Senden und Empfangen der Daten dienen ELV-868-MHz-Funkmodule vom Typ HFS 868 und HFE 868 HQ.

Die Zentrale wird mit einem Wandhalter geliefert, über den auch die Spannungsversorgung per Netzteil erfolgt. Nimmt man die Zentrale aus dem Wandhalter, übernimmt eine 9-V-Blockbatterie die Spannungsversorgung. Das Wegfallen der Netzversorgung wird vom Prozessor detektiert, so dass dieser bei Batteriebetrieb die Displaybeleuchtung abschalten und damit die Batterien schonen kann. Solange Einstellungen vorgenommen werden bleibt die Beleuchtung natürlich aktiv. Um eine abnehmende Batteriekapazität rechtzeitig erkennen und anzeigen zu können, ist außerdem eine Schaltung zur Überwachung der Batteriespannung implementiert.

Verbindung nach außen

Wie bereits eingangs kurz erwähnt, kann die FHZ 1000 über zwei Funk-Telefonin-

Bild 3:
Mit dem Funk-
Telefonwählgerät
kann die Zentrale
Alarmmeldungen
in das Telefon-
netz absetzen.

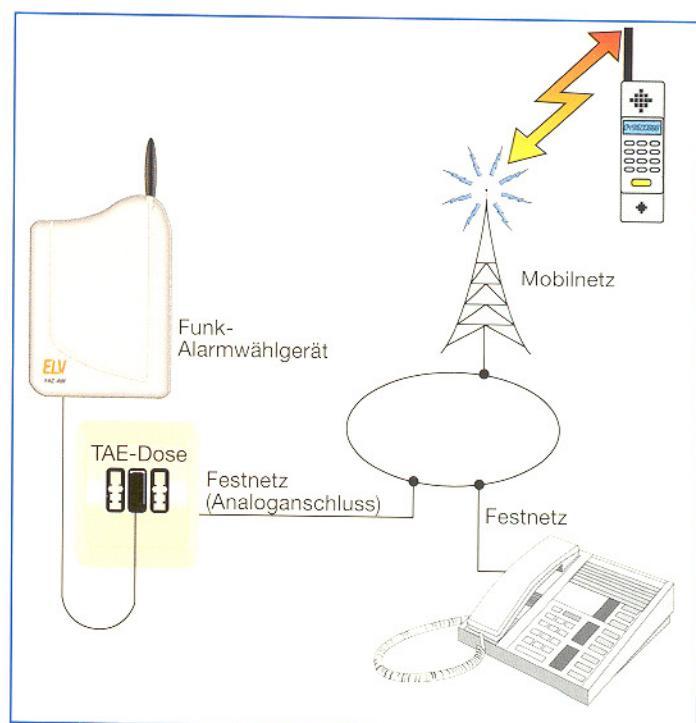

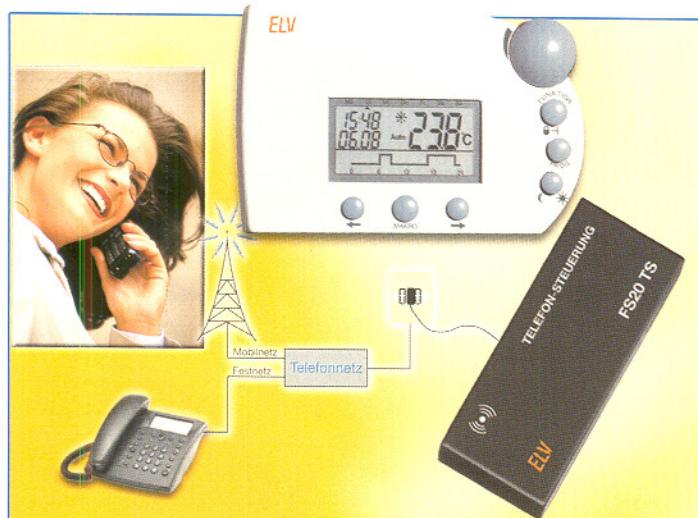


Bild 4: Mit der Telefon-Funkfernsteuerung FS20 TS ist eine bequeme Fernsteuerung von einem Telefon aus möglich.

terfaces per Telefonleitung mit der Außenwelt kommunizieren.

Funk-Telefonwählgerät

Das eine Interface ist das Funk-Telefonwählgerät (Abbildung 3), das aufgrund der vollständigen Steuerung und Programmierung per Funk nahe am Telefonanschluss seinen Platz finden kann. Es arbeitet als analoges Endgerät und ist sowohl an einen Amtsanschluss direkt als auch an den Apparateport einer Telefonanlage anschließbar. Bei Betrieb an einer Telefonanlage erfolgt die Amtsholung vollautomatisch. Der Betrieb ist sowohl mit Batterien (4 x Babyzelle) als auch über ein Netzteil möglich.

Die Programmierung und Ansteuerung erfolgt an der Zentrale FHZ 1000. Hier werden sowohl die bei bestimmten Zuständen anzurufenden Nummern (bis zu 3 Nummern mit je bis zu 22 Ziffern) als auch der Auslösegrund zugeordnet und per Funk an das Telefonwählgerät übertragen. Tritt einer der programmierten Auslösegründe ein, sendet die Zentrale den Wählbefehl an das Wählgerät, das dann selbstständig die Anwahl und Mitteilung durchführt.

Telefon-Funkfernsteuerung FS20 TS

Auch umgekehrt geht es über die Telefonleitung hinein. Die aus dem FS20-System stammende Telefon-Funkfernsteuerung (Abbildung 4) macht die Fernsteuerung der Zentrale über eine Telefonleitung möglich. Die Anschlussbedingungen entsprechen dem Telefonwählgerät, natürlich ist es, wie dort auch, egal, ob vom Handy, Festnetztelefon oder über das Internet angerufen wird. Die Funkfernsteuerung sendet die am Telefon als Befehlssequenzen eingegebenen Daten per Funk an die Zentrale. Damit kein Unbefugter in das System eindringen kann, ist der Zugang durch Geheimzahl, Annahmeverzögerung und natürlich auch den Hauscode geschützt.

Da das Gerät angerufen wird wie ein normales Telefon, benötigt es einen geeigneten freien Anschluss.

diese Einzelraumregelung im Allgemeinen mit mechanischen Thermostaten realisiert. Die Funktion einer solchen Anlage stellt sich wie folgt dar:

Mit einer Umwälzpumpe wird das im Heizkessel erwärmte Wasser durch den sogenannten Vorlauf zum Heizkörper gefördert, fließt durch diesen hindurch und gibt dabei Wärme an den Raum ab. Durch den sogenannten Rücklauf gelangt das Wasser zum Heizkessel zurück. Im Vorlauf befindet sich direkt am Heizkörper ein Ventil (Abbildung 5). Im unbetätigten Zustand wird der Ventilteller durch eine integrierte Feder angehoben und das Ventil ist vollständig geöffnet. Mittels einer von außen auf die Spindel wirkenden Kraft kann der Ventilteller gesenkt und damit der Wasserfluss gedrosselt werden. Hierdurch lässt sich die vom Heizkörper abgegebene Wärmemenge regulieren.

Das Betätigen der Ventilspindel erfolgt bei mechanischen Thermostaten durch den aufgeschraubten Ventilkopf. In diesem befindet sich ein Dehnkörper, der sich bei Erwärmung ausdehnt und dadurch auf die Ventilspindel drückt. Umgekehrt führt ein Abkühlen zum Zusammenziehen des Dehnkörpers und damit zum Öffnen des Ventils. Im Idealfall stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein, bei dem die Temperatur konstant ist. Dieser Wert (die Solltemperatur) kann verändert werden, indem die Position des Dehnkörpers durch Drehen am Thermostatkopf verschoben wird.

Regelungstechnisch entspricht dieses System einer Proportionalregelung. Um ein Schwingen d. h. ein ständiges Öffnen und Schließen des Ventils zu verhindern, muss ein gewisser Proportionalbereich in Kauf genommen werden. Das bedeutet, dass bei gleichbleibender Einstellung des Thermostates die Raumtemperatur um $\pm 1K$ ($\pm 1^\circ C$) differieren kann. Bei älteren Thermostaten können diese Abweichungen sogar noch um ein Vielfaches größer sein.

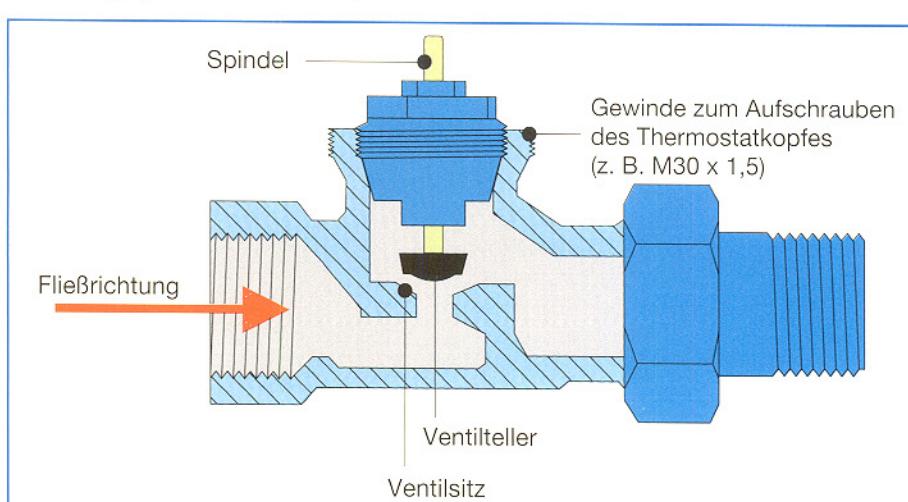


Bild 5: Aufbau eines Heizkörperventils



Bild 8:
Die mit einem elektronischen Thermostat erreichbare Heizenergieeinsparung ist enorm.

Bild 6: Bereits sehr komfortabel - elektronische Thermostate.

Das Regelverhalten wird von vielen Umgebungs faktoren beeinflusst. Besonders große Probleme kann hier der Montageort verursachen. Dieser befindet sich systembedingt direkt am Heizkörper und damit oft in Nischen und unter Fensterbänken. Zudem können Vorhänge oder Möbel den Zugang erschweren. Dies ist nicht nur beim Bedienen und Ablesen des Einstellwertes hinderlich, es führt auch dazu, dass die Raumluft den Thermostaten nicht mehr frei umströmen kann und verschlechtert dadurch das Regelverhalten beträchtlich. So veranlasst z. B. ein Luftstau vor dem Heizkörper das Ventil immer wieder, diesen zuzusteuern und man ist ständig mit manuellem Nachregeln beschäftigt.

Die für derartige Probleme erhältlichen Thermostatventile mit Fern-Sollwerteinsteller und Fernfühler sind aufgrund des verwendeten Kapillarrohrs nur mit großem Aufwand zu installieren und eignen sich kaum für den nachträglichen Einbau.

Eine modernere Variante zum Regeln der Heizkörper stellen elektronische Thermostate dar (Abbildung 6). Bei diesen wird das Ventil über einen elektromechanischen oder elektrothermischen Antrieb betätigt. Ein Steuerprozessor berechnet die Stellgröße im Allgemeinen nach einem PI-Algorithmus (P =Proportional, I =Integral), sodass auch kleine Regelabweichungen beseitigt werden. Ein weiterer Vorteil ist,

dass der Steuerprozessor eine komfortable Bedienung ermöglicht und bereits das Vorgeben eines von Uhrzeit und Wochentag abhängigen Temperaturverlaufes erlaubt. Hierdurch kann die Temperatur automatisch abgesenkt werden, wenn der Raum nicht genutzt wird.


So kann z. B. während der Nacht die Temperatur im Bad gesenkt und damit Energie gespart werden, ohne dass hierfür ein Benutzereingriff erforderlich ist. Beim Betreten am nächsten Morgen ist der Raum dann bereits wieder auf eine angenehme Temperatur erwärmt. Nachteilig ist, dass auch bei diesen Geräten die Temperaturmessung sowie Bedienung und Anzeige direkt am Ventil erfolgen bzw. bei Geräten mit abgesetztem Bedienteil ein Verbindungskabel verlegt werden muss.

Bei dem von ELV entwickelten Heizkörperthermostat (Abbildung 7) entfallen auch diese Nachteile, denn dieses System ermöglicht durch die verwendete Funkverbindung eine komfortable Bedienung und exakte Temperaturmessung an der separat im Raum installierbaren Bedien- und Regeleinheit ohne aufwändige Installation. Die Montage der Bedien- und Regeleinheit kann beliebig im Raum erfolgen und ist damit auch dort möglich, wo tatsächlich die Raumtemperatur erfasst werden soll, z. B. am ständigen Sitzplatz. Welches Sparpotenzial der Einsatz einer solchen programmierbaren Heizungsregelung in sich birgt, zeigt Abbildung 8.

Betrachten wir zunächst einmal das eigentliche Regelsystem im Raum, bevor die einzelnen Funktionen der Heizungssteuerung erläutert werden sollen.

Die Regelung im Raum

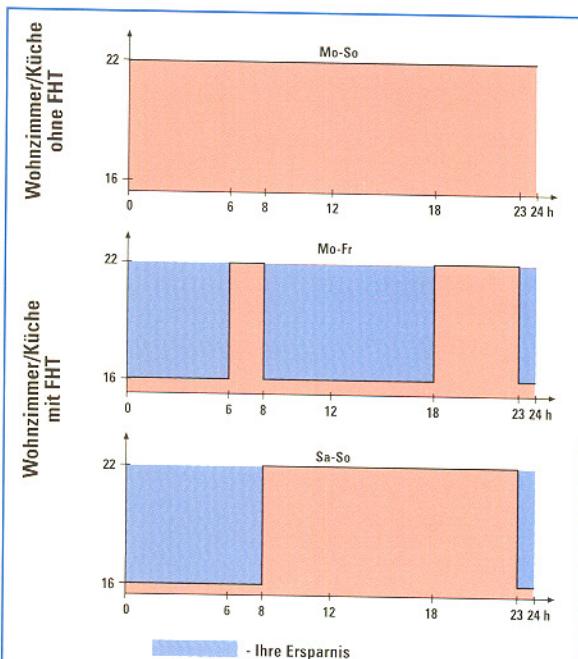Das System besteht aus zwei getrennten Komponenten; der Regel- und Bedieneinheit (Raum-Thermostat FHT 8b) und dem Stellantrieb (Ventilantrieb).



antrieb). Das Blockschaltbild in Abbildung 9 verdeutlicht die Arbeitsweise. In der Regeleinheit misst der Mikrocontroller über einen integrierten Sensor die Raumtemperatur. Diese vergleicht er mit der eingestellten Solltemperatur und errechnet aus der Differenz, ob ein Verfahren des Heizkörperventils erforderlich ist und wie weit ggf. verfahren werden muss, um die Solltemperatur zu erreichen. In einem Zeitraster von ca. 2 Minuten sendet die Regeleinheit über eine Funkverbindung die Stellbefehle an den am Heizkörper montierten Ventilantrieb. Der Mikrocontroller im Ventilantrieb wertet den empfangenen Befehl aus und verfährt das Ventil entsprechend. Der zum Verstellen verwendete Gleichstrommotor wird in einer sogenannten H-Brücke mit entsprechender Treiberschaltung betrieben. Hierdurch kann die Drehrichtung des Motors umgekehrt werden. An den Motor ist ein mehrstufiges Getriebe angekoppelt, mit dem die Motordrehzahl heruntergesetzt wird. Für einen Hub von einem Millimeter sind ca. 440 Umdrehungen des Motors erforderlich. Durch diese recht hohe Untersetzung entsteht die zum Bewegen der Ventilspindel benötigte große Kraft. Eine am Getriebe angekoppelte Reflexlichtschranke registriert die Bewegungen, sodass dem Mikrocontroller stets die genaue Ventilposition bekannt ist. Über einen Signalgeber werden die Betriebszustände akustisch signalisiert. Ein Taster dient als einziges Bedienelement dazu, den Antrieb bei der Inbetriebnahme in die Bereitschaft zum Empfangen seiner Codierung zu versetzen und nach dem Aufsetzen des Antriebs auf das Ventil die Adaption des Antriebs an das Ventil zu starten.

Zusätzlich verfügt der Ventilantrieb über



Bild 7: Hier wird die Temperatur dort gemessen, wo sie tatsächlich erreicht werden soll - ELV Heizkörperthermostat FHT 8. Die Signalübertragung zum ebenfalls kabellosen Stellantrieb erfolgt per Funk.

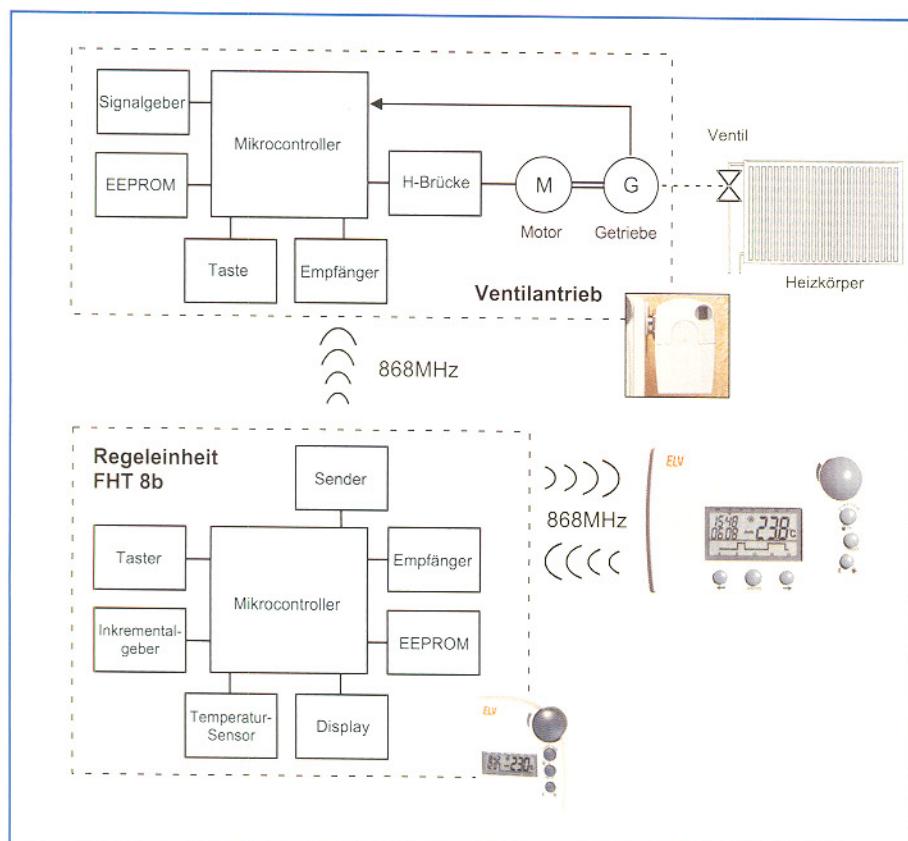


Bild 9: Das Blockschaltbild einer Einzelraumregelung.

ein kleines LC-Display, das alle wichtigen Statuszustände, wie Funkempfang, Batteriezustand, Steuerungsstatus und aufgetretene Fehler anzeigt.

Bei einem plötzlichen Batterieausfall muss man keineswegs in der Kälte zittern - über einen nach Herausnehmen der Batterien zugänglichen Drehschlüssel ist ein per Hand einstellbarer Notbetrieb möglich.

Die Regel- und Bedieneinheit ist aufgrund der Mikrocontrollersteuerung einfach und intuitiv bedienbar. Dies geschieht in logischer Abfolge über lediglich drei Taster und einen Inkrementalgeber.

Letzterer ermöglicht das besonders einfache und schnelle Einstellen von Temperaturen und Zeiten, ohne mühsame Tastenanwahl. Das speziell für dieses Gerät entwickelte, 120 Segmente umfassende Display stellt alle erforderlichen Informationen übersichtlich dar.

Kommunikation mit der Zentrale

Der Raum-Thermostat FHT 8b verfügt darüber hinaus noch über einen zusätzlichen Funkempfänger, über den er von der FHZ 1000 gesendete Steuersignale empfängt. So kann von dort aus das im Raum-Thermostaten gespeicherte Steuerprogramm auch überschrieben werden. Im Gegenzug meldet der FHT 8b seinen Status zyklisch an die Zentrale, sodass sowohl die Daten beider Steuergeräte ständig miteinander abgeglichen sind als auch Störungsmeldungen aus dem Raum an der Zentrale signalisiert werden.

Hier soll nicht unerwähnt bleiben, dass das gesamte System nicht für Fußbodenheizungen geeignet ist. Diese erfordern eine gänzlich andere Regelcharakteristik mit völlig anderen Zeitabläufen.

Ablauf der Regelung

Die Regelung der Temperatur wird durch Berechnungen des Mikrocontrollers in digitaler Form vorgenommen. Die Abtastzeit, d. h. das Zeitraster, in dem die Berechnungen neu vorgenommen werden, liegt bei etwa 2 Minuten. Dies mag im ersten Moment recht langsam erscheinen, ist aber aufgrund der sehr trügen Regelstrecke (Heizkörper und Raum) völlig ausreichend. Der Regelvorgang läuft im Detail wie folgt ab:

- Über eine Analog-Digital-Wandlung wird der Widerstandswert des in der Bedien- und Regelheit integrierten Temperatursensors ermittelt.
- Anhand der im Mikrocontroller hinterlegten Kennlinie wird hieraus die Raumtemperatur bestimmt.
- Aus der Differenz von Soll- und Isttemperatur wird nach einem PI-Algorithmus die Ventil-Stellgröße berechnet.
- Um ein ständiges Verfahren des Ventils zu vermeiden, wird das berechnete Ergebnis nach Algorithmen zur Stellgrößenberuhigung bewertet.
- Über die Funkverbindung wird dem Ventilantrieb die ermittelte, neue Position mitgeteilt, der daraufhin das Ventil entsprechend verstellt.

Die Einzelfunktionen der Heizungssteuerung

Bereits direkt nach der Installation arbeitet das System mit werkseitigen Einstellungen im zeitgesteuerten Automatikmodus. Alle Zeit- und Temperaturwerte lassen sich in wenigen, intuitiv gestalteten Bedienschritten an die individuellen Nutzungsgewohnheiten und Komfortbedürfnisse anpassen.

Verschiedene Betriebsarten gestatten nicht nur die vollständig selbsttätige Temperaturführung während des normalen Tagesablaufes, sondern auch den problemlosen Eingriff, wenn besondere Ereignisse, wie ein Urlaub oder eine Party, vorübergehender Abweichungen bedürfen. Zur Verdeutlichung sollen im Folgenden die verschiedenen Betriebsarten erläutert werden.

Automatikbetrieb

In der Betriebsart „Auto“ wird die Temperatur dem eingestellten Tagesprogramm entsprechend gesteuert. Für jeden Wochentag können 2 Zeitpunkte festgelegt werden, ab denen der Raum auf Komforttemperatur geheizt, und zwei Zeitpunkte, ab denen auf Absenktemperatur heruntergeregelt werden soll. Die Schaltzeiten lassen sich mit einer Auflösung von 10 Minuten frei programmieren. Eine Balkenskala am unteren Displayrand stellt das Tagesprofil übersichtlich graphisch dar. Ein Sonnen- bzw. Mondsymbol kennzeichnet, ob momentan die Absenk- oder die Komforttemperatur aktiviert ist. Eine direkte Änderung der Temperatur ist jederzeit durch Drehen am Stellrad möglich. Diese Temperatur bleibt dann bis zur nächsten Schaltzeit aktiv. Ein manuelles Umschalten zwischen Komfort- und Absenktemperatur erlaubt die Taste „ Δ C“. So kann z. B. während des Lüftens die Temperatur durch eine kurze Betätigung abgesenkt werden und nach dem Schließen des Fensters durch ein erneutes Betätigen zurück auf Komfortniveau gehoben werden.

Manueller Betrieb

In dieser Betriebsart verhält sich das

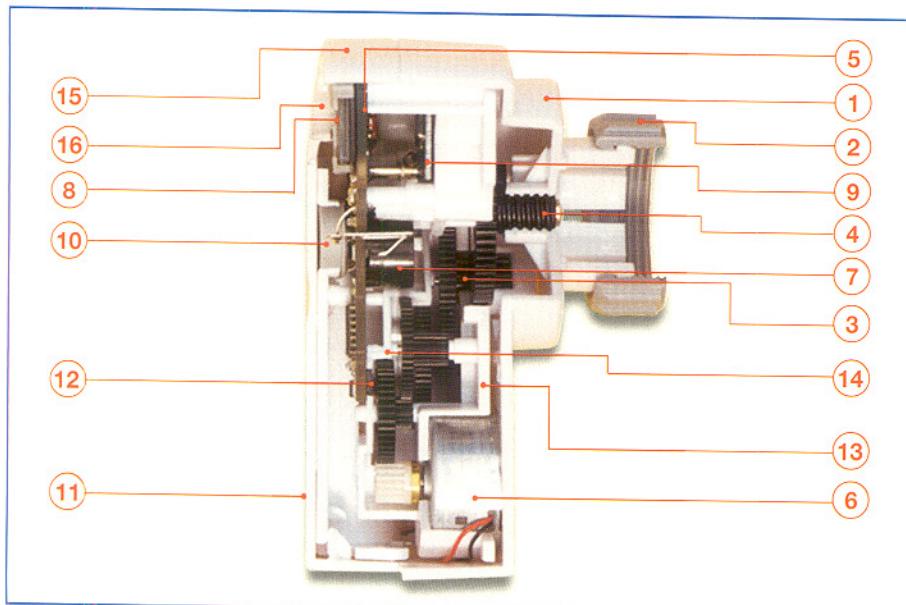


Bild 10: Das Schnittmodell des Ventilantriebs zeigt die Komplexität von Mechanik und Elektronik. Erläuterungen siehe Text.

System wie ein konventioneller Thermostat. Die Raumtemperatur wird permanent auf den eingestellten Wert geregelt. Ein selbsttätiger Wechsel erfolgt nicht, d. h. das eingestellte Zeitprogramm wird ignoriert.

Urlaubs-/Partyfunktion

In dieser dritten Betriebsart wird die Temperatur für den gewählten Zeitraum auf einem eingestellten Wert gehalten. Nach Ablauf dieser Zeit wechselt der Regler in die Betriebsart „Auto“ und folgt wieder dem Zeitprogramm. Hiermit ist es z. B. möglich, für die Dauer eines Urlaubs die Raumtemperatur zu senken und so Energie zu sparen. Bei der Rückkehr hat der Regler dann wieder in das normale Zeitprogramm gewechselt und der Raum ist angenehm beheizt.

Für kurze Zeiträume erfolgt das Einstellen in 30-Minuten-Schritten (Partyfunktion), für längere Zeiträume in Tagesschritten (Urlaubsfunktion).

Zusätzliche Funktionen

Während des normalen Betriebes zeigt das Display am Raum-Thermostaten neben der eingestellten Temperatur auch den Wochentag, das Datum und die Uhrzeit an. Die Uhr wird automatisch von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt umgestellt.

Eine Tastensperre verhindert das unabsichtige Verstellen z. B. durch Kinder.

Um ein Festsetzen des Ventils durch Kalk oder sonstige Ablagerungen zu verhindern, wird das Ventil einmal pro Woche über den gesamten Bereich verfahren, d. h. vollständig geöffnet und geschlossen.

Des Weiteren sind noch einige seltener benötigte Sonder- bzw. Wartungsfunktionen vorhanden, die u. a. dazu dienen:

- Zusätzliche Ventilantriebe zu adressieren

- Die Funkverbindung zu testen
- Die Ventilposition abzufragen.

Ventilantrieb im Detail

Die Bauart des Ventilantriebs stellt aufgrund der Kombination von Mikrocontroller-Steuereinheit und elektromechanischer Antriebskomponente eine Besonderheit dar. Deshalb soll die komplexe, aus zahlreichen Einzelkomponenten bestehende Konstruktion im Folgenden näher betrachtet werden.

Das Schnittmodell in Abbildung 10 ermöglicht einen Einblick in den Aufbau. Die untere Gehäuseschale (1) ist mit einer Überwurfmutter M30 x 1,5 mm (2) versehen, mit der der Antrieb auf das Ventil aufgeschraubt wird. In dem Unterteil befindet sich das Antriebsrad (3), das über eine Gewindeschnecke (4) die Drehbewegung in eine Längsbewegung wandelt.

Auf der doppelseitigen, durchkontaktierten Platine (5) befindet sich neben dem Mikrocontroller auch die vollständige Ansteuerung für den Motor (6). Die Platine trägt außerdem den Signalgeber (7) zur akustischen Meldung von Alarmzuständen und das kleine Display (8), auf dem der Betriebszustand und die aktuelle Ventilposition angezeigt werden. Auch der Mikrocontroller des Ventilantriebs ist mit einem nicht flüchtigen Speicherelement, einem EEPROM, verbunden. Hierin wird u. a. der Code für die Funkübertragung und der Stellbereich des Ventils gespeichert, sodass der Antrieb nach einem Batteriewchsel nicht neu angelernt werden muss. Der Funkempfänger (9) ist als separates Modul auf einer eigenen Platine ausgeführt. Hierdurch ist die Montage mit einem großen Abstand zur Hauptplatine möglich und Beeinflussungen, die zu einer Ver-

schlechterung der Empfangseigenschaften führen könnten, werden verhindert. Der Taster (10) ist nur zugänglich, wenn der Batteriefachdeckel (11) entfernt wird, sodass ein versehentliches Betätigen ausgeschlossen ist. Direkt auf der Platine aufliegend ist die Reflexlichtschranke (12) montiert. Sie detektiert mittels dreier Reflexpunkte, die sich auf der Oberseite des ersten Zahnrades befinden, exakt die Umdrehungen des Getriebes, sodass dem Controller stets die Position des Ventilantriebs bekannt ist. Der Gleichstrommotor (6) dreht über ein vierstufiges Getriebe das Antriebsrad. Die Metallachsen, auf denen sich die Zahnräder drehen, sind im unteren (13) und oberen Getriebeträger (14) präzise geführt. Mit der oberen Gehäuseschale (15) ist der Antrieb verschlossen. In diese Halbschale ist außerdem eine transparente Linse (16) eingesetzt, die das Display vor mechanischer Beschädigung schützt.


Der Ventilantrieb ist übrigens auf nahezu alle gängigen Ventile aufsetzbar. Für Danfoss-Ventile liegen jedem Antrieb 3 Adapter bei.

Eine Nummer kleiner - Dezentrale Einzelraum-Heizungsregelung FHT 8

Wer keine zentrale Heizungsregelung benötigt, der kann auch zum „kleinen Bruder“, dem Einzelraum-Thermostaten FHT 8 greifen. Der besitzt dieselbe Funktionalität und die gleichen Steuerungsabläufe wie der Raum-Thermostat FHT 8b des FHZ-1000-Systems. Ihm fehlt lediglich die Kommunikationsmöglichkeit mit einer Zentrale, er arbeitet also autark und kann ebenfalls bis zu 8 Ventilantriebe in einem Raum steuern. Auch diese sind identisch mit denen des FHZ-1000-Systems.

Der Thermostat ist wie der FHT 8b beliebig im Raum platzierbar, kann wie dieser über einen Wandhalter bequem an einer Zimmerwand angebracht werden und durch die hohe Reichweite von bis zu 100 m (Freifeld) auch weit verteilte Heizkörper in sehr großen Räumen bequem steuern.

Bleibt als Fazit aus der Vorstellung des Gesamtsystems festzustellen, dass es mit den Systemen FHZ 1000, FS 20 sowie FHT 8 gelungen ist, äußerst flexible, preisgünstige, ausbaubare und vor allem auch einfach bedienbare Gebäudemanagement-Steuerungen zu entwickeln, die ein hohes Sparpotenzial und einen deutlich erhöhten Wohn- bzw. Aufenthaltskomfort bieten. Besonders die völlig kabel- und installationslose Funktechnik sowie die vom Heizkörperabgesetzte Temperaturmessung und die erweiterten Einsatzmöglichkeiten zur Gebäudesteuerung sind die herausragenden Kennzeichen dieser Lösung.

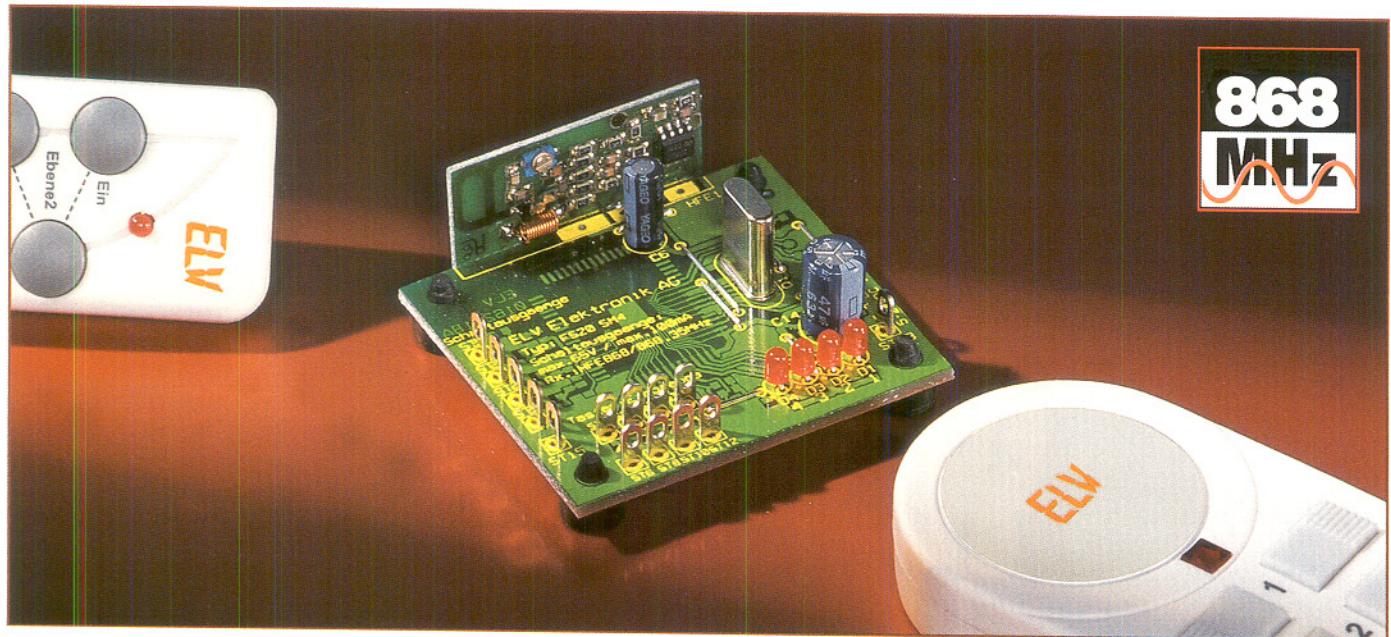

4-Kanal-Schaltmodul FS20

Das neue ELV-Funkschalsystem FS20 besticht durch seine Vielfalt an Sendern, Empfängern und komfortablen Funktionen. Was ihm bisher fehlte, war eine wirklich kompakte Empfängerlösung für die Realisierung individueller Anwendungen und die Einbindung in vorhandene Geräte. Das kleine 4-Kanal-Schaltmodul FS20 SM4 stellt genau solch eine Lösung dar. Es ist von beliebigen Sendern des FS20-Systems ansteuerbar, verfügt über vier Schaltausgänge und jeder der vier Schaltkanäle ist individuell auch als Timer programmierbar.

Fernschalten immer universeller

Ein Funkschalsystem, wie es das FS20 darstellt, ist in seiner Funktionsvielfalt so breit angelegt, dass man tatsächlich nahezu alle denkbaren Fernschalt- und Steueraufgaben ausführen kann, vom einfachen Einschalten und Dimmen von Lampen bis hin zur komfortablen Tor- oder Markisensteuerung. Die FS20-Funkschalter lassen sich beispielsweise auch als Kurzzeit-Einschalttimer programmieren. Ein so programmierte Schalter schaltet sich nach der eingestellten Zeit (1 s bis 4,25 h) automatisch wieder ab. Die Dimmer des Systems lassen sich wahlweise auch so programmieren, dass sie beim Ein- und Ausschalten in der eingestellten Zeit langsam auf- bzw. abdimmen! Und da die Übertragung zudem im relativ störsicheren 868-MHz-Bereich erfolgt, erreichen Fernsteuerbefehle ihre Empfänger deutlich sicherer, als es bei 433-MHz-Systemen der Fall war.

Allerdings haben derartige Systeme auch meist einen Nachteil - will man als „lötender“ Elektroniker Komponenten daraus, etwa einen Empfänger, für individuelle Lösungen nutzen, ist dies nicht möglich, da es sich um abgeschlossene Geräte, meist für den bei Eingriffen nicht ungefährlichen Netzbetrieb ausgelegt, handelt.

Deshalb entstand die hier vorgestellte kompakte Baugruppe, die sehr einfach (und ungefährlich) in eigene Applikationen einbindbar ist. Die Ansteuerung des kleinen Schaltmoduls mit vier getrennt steuerbaren Open-Collector-Ausgängen kann durch alle Sender des FS20-Systems erfolgen. Hier sind derzeit drei verschiedene Handsender mit 3, 8 oder 20 Tasten, ein 4-Tasten-Wandsender und ein 4-Kanal-Funktionsverfügbar (Abbildung 1). Damit sind bis zu fünf dieser Schaltmodule mit einer Fernbedienung steuerbar!

Die Schaltausgänge arbeiten wahlweise als „Dauerkontakt“ oder werden für eine programmierbare Einschaltdauer (1 s bis 4,25 h) nach Masse geschaltet.

Das Schaltmodul verfügt dazu über Signalisierungsausgänge, um den Zustand des jeweiligen Kanals kontrollieren zu können, und über 4 Schalteingänge, über die das Modul auch drahtgebunden vor Ort steuerbar ist.

Damit eröffnen sich, auch dank der kompakten Abmessungen von nur 49 x 55 x 18 mm, vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten für das Modul. Man kann es genau so in eigene Steuerungen integrieren wie völlig individuelle Projekte damit realisieren, ohne sich allerdings Gedanken um das „Frontend“, die Fernbedieneinrichtung, machen zu müssen. Zudem ist eine derarti-

ge Fernsteuerung kostengünstiger als manche Spezialversion. Beispiel Modellbau: Gerade Funktionsmodelle benötigen eine große Vielzahl an Steuerkanälen, man denke da nur an Schiffs- oder LKW-/Baumaschinenmodelle. Warum soll man hier mit steigender Kanalzahl immer teureren RC-Fernsteueranlage greifen, wenn für das Steuern der Sonderfunktionen auch z. B. eine Kombination aus der für bis zu 20 Kanäle konfigurierbaren Fernbedienung FS20 S20 und eines oder mehrerer Schaltmodule ausreichen würde. Die erreichbare Reichweite von bis zu 100 m ist für Funktionsmodelle jenseits aller Diskussionen, da hier erstens stets auf Nahdistanz gesteuert wird und man zweitens für die Bewegungssteuerung ja ohnehin eine RC-Anlage einsetzt.

Ein weiteres Beispiel ist etwa der Ersatz veralteter 27-MHz-Garagentoröffner, deren Sender oft verschlossen, manchmal abhanden gekommen sind oder die mit

Technische Daten: FS20 SM4

Betriebsspannung: 5 V-24 V DC
Stromaufnahme: 10 mA
Empfangsfrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Abmessungen: 55 x 50 x 21 mm



Bild 1: Die Sender des FS20-Funkschaltsystems

zunehmender Unzuverlässigkeit auftreten. Hier muss man nicht den mühsam installierten und mechanisch zuverlässigen Antrieber ersetzen. Ein Schalten über den nahezu immer vorhandenen Fernschalteingang der Antriebssteuerung ist mit dem FS20 SM4 und dem kleinen Schlüsselbundsender FS20 S3 zuverlässig und funktionssicher möglich. Diese Anordnung kann nach Deaktivierung des 27-MHz-Moduls (meist steckbar) allein oder aber parallel zur alten Steuerung arbeiten. Letzterer Fall schafft etwa weiteren Komfort, um bei nur einem vorhandenen Sender, der ja meist im Auto liegt, die Garage bequem per Funk von außen öffnen zu können. Durch die nahtlose Einordnung in das FS20-Adress-System mit seinen umfangreichen Adressierungsmöglichkeiten ist zudem die Störsicherheit gegenüber einfach codierten Systemen deutlich erhöht. Und wem die Reichweite noch zu gering ist (bzw. wer viele dicke Stahlbetonwände „überwinden“ muss), der kann zum Repeater des Systems greifen, der die Reichweite verdoppelt.

Derartige Anwendungen wie die eben beschriebenen werden dem interessierten Elektroniker wohl zu Dutzenden einfallen...

Wir warnen jedoch ausdrücklich davor, als Laie direkt in netzbetriebene Geräte einzugreifen, dies muss dazu ausgebildeten Elektrofachleuten vorbehalten bleiben.

Für derartige Anwendungen stehen zudem fertige Steuergeräte wie z. B. der funktionell identische FS20 AS4 im FS20-System zur Verfügung.

Funktion und Bedienung

Für die Steuerung des Schaltmoduls stehen zwei Betriebsarten zur Verfügung:

Die einfache Ein-/Aus-Steuerung bewirkt das wechselseitige Ein- oder Ausschalten der Schaltausgänge nach Betätigen der jeweils zugeordneten Taste der Fernbedienung oder einer Bedientaste am

Schaltmodul. Dabei bleiben die Ausgänge jeweils so lange im gewählten Schaltzustand, bis ein weiterer Schaltbefehl erfolgt.

Der Timer-Betrieb ermöglicht das zeitgesteuerte Schalten eines Schaltausgangs, d.h., nach dem Einschalten eines Kanals wird dieser nach einer programmierbaren Zeit (1 s bis 4,25 h) automatisch ausgeschaltet. Innerhalb dieser Betriebsart ist zusätzlich noch eine Umschaltung auf dauerhaftes Einschalten des Kanals möglich.

Die sicher häufigste Bedienart wird die per Funk-Fernbedienung sein, bei Bedarf (und zur Programmierung) kann das Schaltmodul aber auch über vier Tasteneingänge bedient werden. An die Taster-Eingänge sind zur Programmierung und direkten Bedienung beliebige Taster oder andere Kontakte (z. B. Reed-Kontakte) anschließbar. Sollen die Taster-Eingänge nur zur Programmierung eingesetzt werden, genügt es auch, diese Eingänge einfach über einen metallischen Gegenstand (kurzschließen der beiden Lötstifte für den jeweiligen Kanal für eine bestimmte Zeit) zu bedienen. Alle Statusmeldungen erfolgen über vier Leuchtdioden.

Die vier Open-Collector-Schaltausgänge können Spannungen bis 42 V und Ströme bis zu 100 mA schalten. Will man mit den Ausgängen induktive Lasten, wie beispielsweise Relais schalten, so sind entsprechend der Abbildung 2 Freilaufdioden parallel zu den Relais vorzusehen.

Der weite Betriebsspannungsbereich von 5 V bis 24 V erlaubt eine besonders einfache Integration in andere Schaltungen.

Einordnung in das Adress-System

Die Funkfernsteuerung ermöglicht die Einordnung des FS20 SM4 in ein Adresssystem, das aus bis zu vier unterschiedlichen Adressotypen besteht. Jeder Empfänger kann auf eine Einzel-Adresse, eine Funktionsgruppen-Adresse, die lokale Master-Adresse und die globale Master-Adresse reagieren. Der Empfänger reagiert im Auslieferzustand auf keinen Funkbefehl und ist erst, wie weiter unten beschrieben, auf mindestens einen Adresstyp zu programmieren. Durch die Möglichkeit, den Empfänger auf bis zu 4 unterschiedliche Adressotypen zu programmieren, kann der Empfänger gleichzeitig mehreren Gruppen oder Sendern zugeordnet sein. Dazu ist lediglich die folgend beschriebene Adresszuweisung entsprechend zu wiederholen. So kann man im Speicher des Schaltmoduls bis zu vier Adressen bzw. Adressotypen ablegen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass an den verschiedenen Fernbedienungen der gleiche Hauscode und unterschiedliche Adressotypen eingestellt sind.

Zum Programmieren der Adresse ist die Bedientaste des entsprechenden Kanals länger als 5 s zu drücken (bzw. Kurzschließen des Tastereingangs). Die Kontrollleuchte des Kanals beginnt jetzt zu blinken und signalisiert damit, dass sich der Empfänger im Programmiermodus befindet. Auf der zugehörigen, für das gesamte Adress-System bereits vorprogrammierten Fernbedienung ist nun lediglich eine Taste


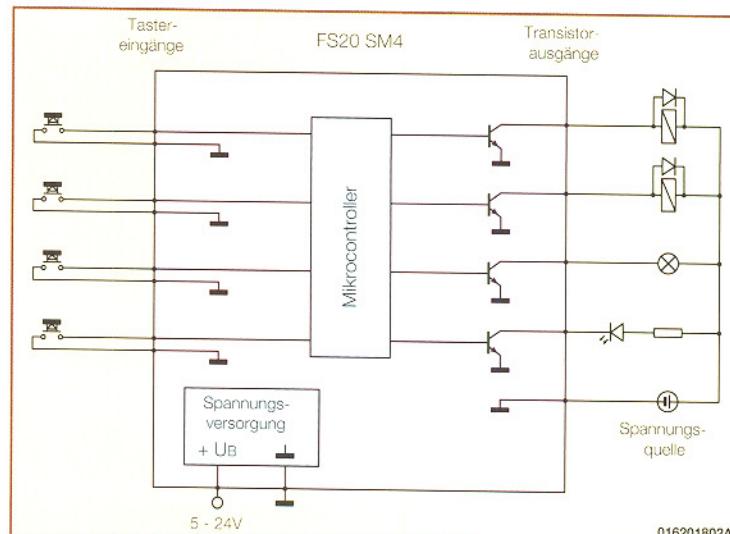


Bild 2: Beispiel für die Peripheriebeschaltung des Moduls.

Bild 3: Schaltbild des FS20 SM4.

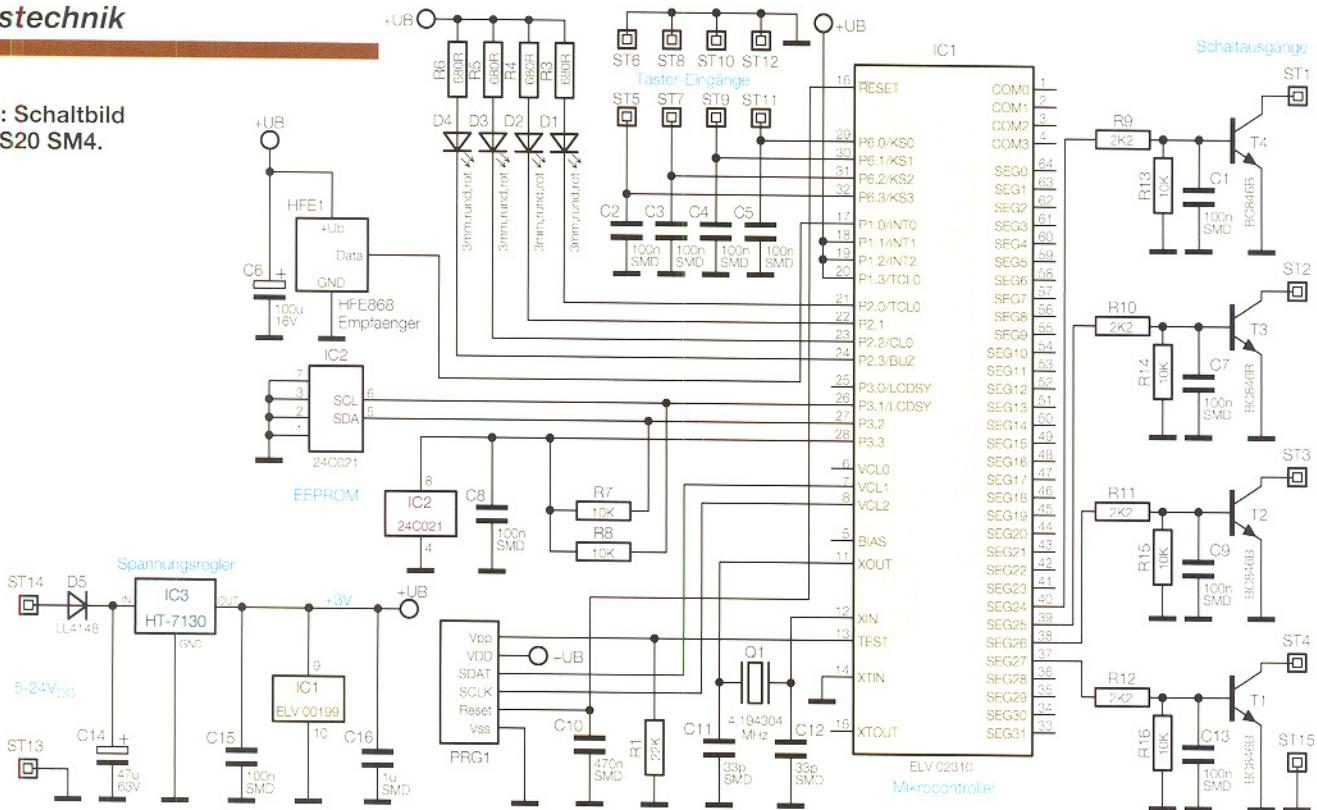

(Ein oder Aus) zu betätigen. Hat das Schaltmodul den Code empfangen, stellt die LED das Blinken ein und die Adresszuweisung ist bereits abgeschlossen. Da ein EEPROM auf dem Modul einmal programmierte Daten netzausfallsicher bis zu 10 Jahre speichert, kann die Programmierung auch bequem außerhalb des Gerätes erfolgen, in dem das Schaltmodul später (eventuell schwer erreichbar und ohne angeschlossene Taster) zum Einsatz kommen soll.

Soll eine Adresse bzw. Fernbedienung aus der Liste des Empfängers gelöscht werden, so ist im Programmiermodus eine der diesem Kanal bisher zugeordneten Tasten auf der Fernbedienung länger als 0,4 s zu betätigen.

Timer

Der Timer ist ganz ohne Bedienvorgänge am Schaltmodul selbst programmierbar. So kann man ihn jederzeit komplett von der Fernbedienung aus neu programmieren.

Die gewünschte Timer-Laufzeit ist sehr einfach programmierbar - einfach zunächst beide Tasten des dem Kanal zugeordneten Tastenpaars der Fernbedienung gleichzeitig kurz drücken. Damit startet man die Zeitmessung für die gewünschte Einschaltzeit. Nach Ablauf dieser Zeit sind die beiden Tasten erneut zu drücken und die Timerzeit ist programmiert.

Der Timerlauf ist dann entweder durch kurzes Drücken der Bedientaste am Schaltmodul oder der rechten Taste des zugeordneten Tastenpaars der Fernbedienung zu starten.

Bei Bedarf ist der Timerlauf vorzeitig abschaltbar (Kanaltaste am Gerät erneut bzw. linke Taste des Tastenpaars der Fern-

bedienung drücken). Dann schaltet der Schaltausgang sofort ab.

Andererseits ist auch trotz aktiviertem Timer die bereits erwähnte Dauereinschaltung, also ein temporäres Ignorieren der Timerzeit, möglich, indem man die rechte Taste des Fernbedienungs-Tastenpaars länger als 0,4 s drückt. Alternativ kann man diese Dauereinschaltung auch durch längeres Drücken der Kanal-Bedientaste am Schaltmodul auslösen (sofern sich der Schaltausgang noch im Aus-Zustand befindet). Beim nächsten „normalen“ kurzen Einschaltbefehl steht dann wieder die programmierte Timerfunktion zur Verfügung.

Will man die Timerfunktion wieder deaktivieren, um das Ausschalten per Hand steuern zu können, aktiviert man zunächst die Timerprogrammierung: beide Tasten des Tastenpaars der Fernbedienung gleichzeitig kurz drücken, die zugehörige Kontroll-Leuchte am Schaltmodul blinkt. Nun ist die zugehörige Bedientaste am Gerät selbst kurz zu drücken und mit dem folgenden Erlöschen der LED ist der Timer deaktiviert.

Bleibt nur noch zu erwähnen, dass natürlich alle beschriebenen Möglichkeiten einzeln für jeden der vier Schaltkanäle verfügbar sind.

Zurücksetzen


Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, sämtliche Programmierungen kanalweise auf einen Schlag zu löschen. Dies kann wegen einer neuen Nutzungsart des Kanals genau so notwendig werden wie etwa bei einer verlorengegangenen Fernbedienung. Dazu ist das Schaltmodul auf dem entsprechenden Kanal wieder in den Adress-Programmiermodus zu versetzen, also die zugehö-

rige Bedientaste für mehr als 5 s zu drücken, bis die entsprechende Kanal-LED blinkt. Dann ist lediglich die Bedientaste am Schaltmodul nochmals kurz zu betätigen (bzw. der Tastereingang kurz zuschließen) - die Kontroll-Leuchte erlischt. Damit ist der Empfänger zurückgesetzt und reagiert wie am Anfang zunächst auf keinen Funkbefehl mehr.




Schaltung

Abbildung 3 zeigt die Schaltung des FS20 SM4. Ihr Herzstück ist der Mikrocontroller IC 1. Erkennt der Controller an einem der Taster-Eingänge eine Tastenbetätigung, so wechselt der zugehörige Schaltausgang und der Steuerausgang für die entsprechende Kontroll-LED ihren Zustand. Bei längerer Tastenbetätigung wechselt der Controller in den Programmiermodus, um auf eine neue Funk-Adresse eingestellt zu werden. Die Speicherung einer neu programmierten Adresse erfolgt sofort über den I²C-Bus im EEPROM IC 2. Hier sind alle programmierten Daten auch bei Spannungsabschaltung sicher gespeichert. Der Anschluss PRG 1 dient lediglich der Controller-Programmierung in der Serienfertigung.

Der Funkempfang erfolgt über das Empfangsmodul HFE 1. Die ankommenen Daten werden vom Controller gemäß dem FS20-Protokoll decodiert. Wurde ein gültiger Befehl empfangen, so löst der Controller den zugehörigen Schaltvorgang an einem der vier Schaltausgänge aus. Diese werden jeweils von einer Transistorstufe T 1 bis T 4 mit Open-Kollektor-Ausgang gebildet, die jeweils nach Masse schalten. Wie die Anschaltung von Lasten an diese Ausgänge erfolgt, ist in Abbildung 2 illustriert.

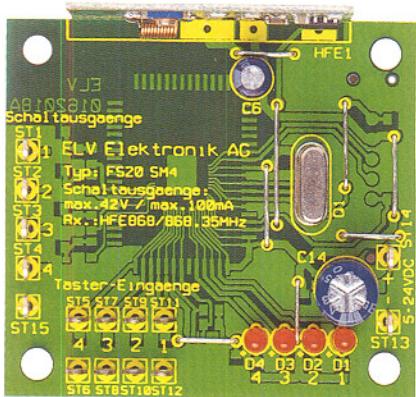

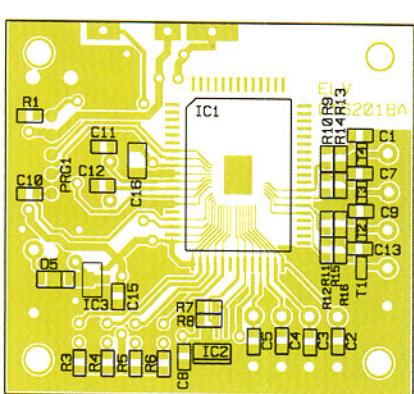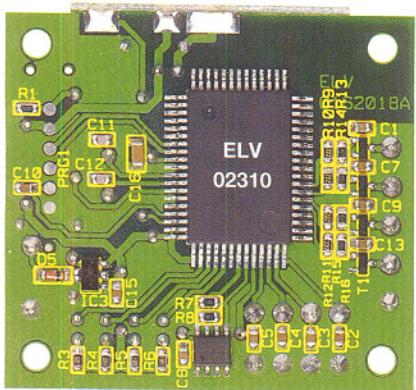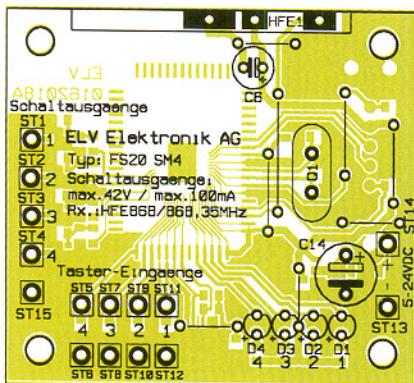Ansicht der fertig bestückten Platine des FS20 SM4 mit zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite.



Die Betriebsspannung für die Schaltung beträgt 3 V, die der Spannungsregler IC 3 aus der an ST 13 und ST 14 anliegenden Versorgungsspannung generiert. D5 schützt die Schaltung hierbei vor einer verpolten Versorgungsspannung.

Alle Anschlüsse der Schaltung sind universell über Lötstifte (ST 1 bis ST 15) herausgeführt, sodass die Schaltung sehr einfach und vielfältig nutzbar in andere Schaltungen integrierbar ist.

Nachbau

Der Aufbau des Schaltmoduls erfolgt in gemischter Bestückung (SMD- und bedrahtete Bauteile) auf einer einseitig beschichteten, aber doppelseitig zu bestückenden Platine mit den Abmessungen 50 x 55 mm. Bestückungsplan, Stückliste, Bestückungsaufdruck und Platinenfoto bilden die Grundlage für die Bestückungsarbeiten.

Diese beginnen mit den SMD-Bauteilen und erfordern einen geregelten Lötkolben mit sehr schlanker Spitze, eine spitze (SMD-) Pinzette, SMD-Lötzinn, feine Entlötlitze, bei Bedarf eine Lupe und vor allem penible Ordnung am Arbeitsplatz. Dies betrifft insbesondere die SMD-Kondensatoren, die ja keine Beschriftung aufweisen. Sie sollte man einzeln aus der Verpackung lösen und sofort bestücken.

Zuerst ist IC 1 an seinem Platz auf der Platinenunterseite zu bestücken. Dessen Einbauposition ergibt sich aus der im Bestückungsplan markierten Position von

Pin 1. Das Gehäuse des ICs ist hier durch einen vertieften Punkt gekennzeichnet, der jedoch nicht verwechselt werden darf mit der großen flacheren Vertiefung diagonal gegenüber. Das zu Pin 1 gehörende Lötpad wird leicht verzinnt, das IC lagerichtig aufgelegt und Pin 1 verlötet. Nach Kontrolle der richtigen Lage des ICs erfolgt nun zunächst das Verlöten der Pins an allen vier Ecken, danach das der restlichen Pins.

Sollte sich eine Lötzinnbrücke zwischen benachbarten Pins gebildet haben, ist diese mit der Entlötlitze wieder zu entfernen.

In gleicher Weise verfährt man jetzt mit IC 2. Die richtige Einbaurlage ergibt sich hier durch die abgeschrägte Gehäuseseite und der zugehörigen Markierung im Bestückungsdruck.

Die richtige Lage des nun folgenden IC 3 ergibt sich bereits aus der Lage der Lötpads. Dies gilt auch für die SMD-Transistoren T 1 bis T 4.

Bei der Bestückung von D 1 ist die richtige Polung zu beachten, der schwarze Gehäusering kennzeichnet die Katode und muss mit der entsprechenden Markierung im Bestückungsdruck korrespondieren.

Die SMD-Kondensatoren und -Widerstände schließen die SMD-Bestückungsarbeiten ab.

Die bedrahteten Bauteile werden von der Oberseite der Platine her bestückt. Das beginnt mit dem Einsetzen der auf das entsprechende Rastermaß abgewinkelten Drahtbrücken, gefolgt von den Lötstiften, dem Quarz, den polrichtig (Minus am Ge-

häuse markiert) einzusetzenden Elkos und den Leuchtdioden. Letztere sind durch einen längeren Anschluss an der Anode (+) markiert und entsprechend polrichtig einzusetzen. Sie können auch abgesetzt von der Platine montiert werden.

Besondere Vorsicht ist beim Verlöten der Lötstifte geboten, sie sollten zwar mit reichlich Lötzinn verlötet werden, dennoch ist sorgfältig darauf zu achten, dass keine Kurzschlüsse mit umliegenden Lötstellen oder Leiterbahnen entstehen, da das Layout auf der Lötseite recht eng ausgeführt ist.

Zuletzt lötet man das HF-Empfangsmodul im rechten Winkel seitlich über die drei zugehörigen Lötflächen an die Platine an (siehe auch Platinenfoto).

In die vier Befestigungslöcher der Platine können bei Bedarf vier Gummifüße eingesetzt werden, die die Platine von leitenden Untergründen fernhalten. Ansonsten dienen die Löcher zur Befestigung der Platine im Gerät, in dem sie zur Anwendung kommen soll.

Bei einem Einbau der Schaltung in andere Geräte ist darauf zu achten, dass der Empfänger möglichst frei steht und nicht in der Nähe von Störquellen (z. B. Oszillatoren, Transformatoren, Schaltnetzteil) oder in abschirmenden Gehäusen montiert wird, um einen guten Funkempfang zu gewährleisten.

ELV

Stückliste: FS20 SM4

Widerstände:

680 Ω /SMD	R3-R6
2,2 k Ω /SMD	R9-R12
10 k Ω /SMD	R7, R8, R13-R16
22 k Ω /SMD	R1

Kondensatoren:


33 pF/SMD	C11, C12
100 nF/SMD	C1-C5, C7-C9, C13, C15
470 nF/SMD	C10
1 μ F/SMD	C16
47 μ F/63 V	C14
100 μ F/16 V	C6

Halbleiter:

ELV02310/SMD	IC1
S524-C20D21/SMD	IC2
HT7130/SMD	IC3
BC846B/SMD	T1-T4
LL4148	D5
LED, 3 mm, rot	D1-D4

Sonstiges

Quarz, 4,194304MHz	Q1
Lötstifte mit Lötose	ST1-ST15
HF-Empfangsmodul HFE868-T	HFE1
4 Gehäuse-Gummifüße, zylindrisch	
25 cm Schaltdraht, blank, versilbert	

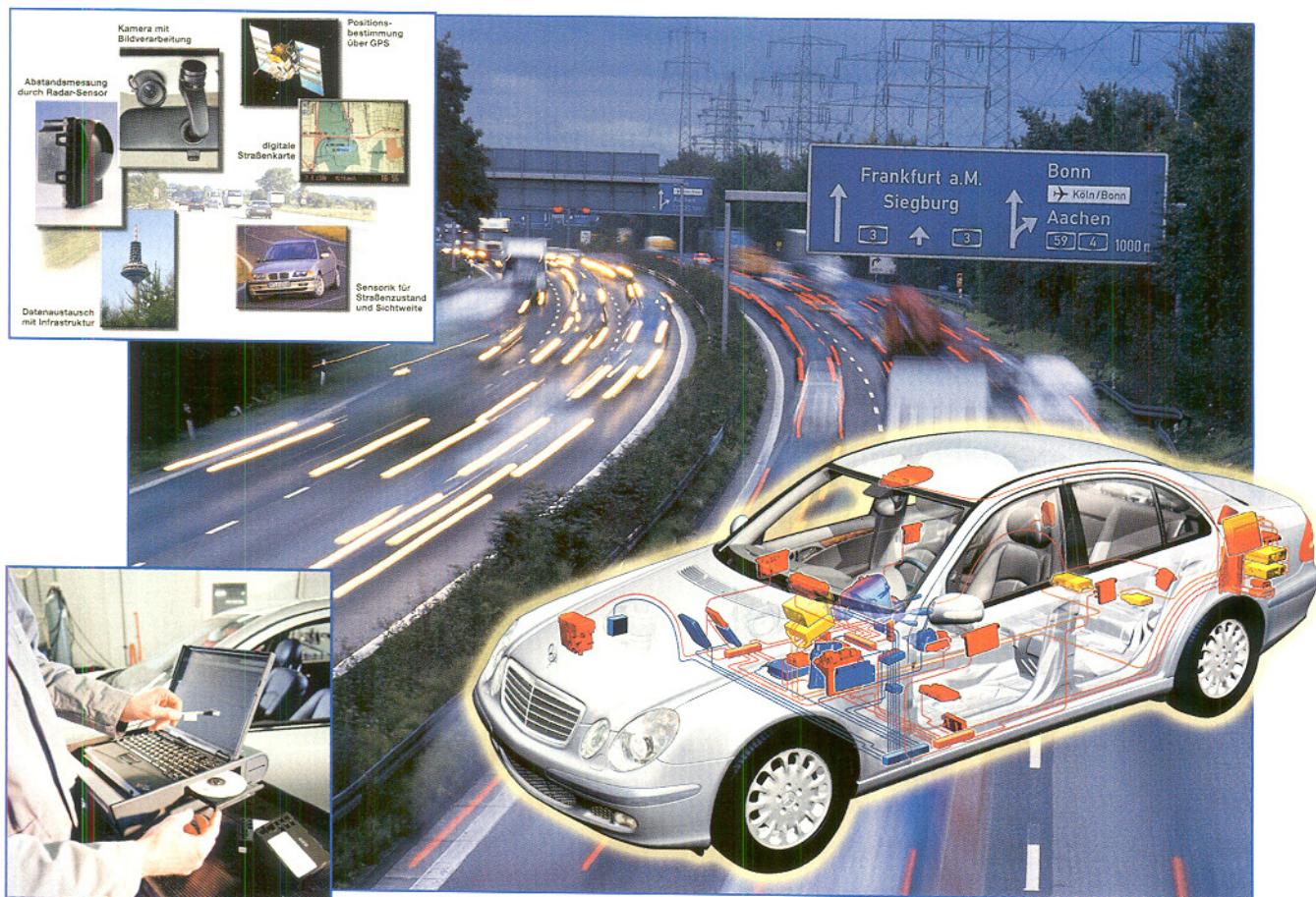

Software auf Achse - Besser fahren mit Update

Wir kaufen heute eigentlich kein Auto im herkömmlichen Sinne mehr, sondern eine Hardware auf Rädern, die in allen wesentlichen Funktionen von implementierter Software gesteuert wird. Bereits heute basieren rund 40 Prozent der Wertschöpfung im Automobilbau auf elektronischen Bauteilen und Software. Der Trend geht dabei zu einem immer größer werdenden Software-Anteil. Kein Motor würde sich ohne Software drehen, Computer regeln die Bremsanlage, bald auch die Lenkung, sind für das Funktionieren vieler elektrischer Helfer an Bord verantwortlich... Und schon jetzt ist es möglich, dank diverser Softwareschnittstellen die Funktionalität und die Parameter der rollenden Technik zu beeinflussen.

Wir betrachten einige Möglichkeiten dieser Technologie im Überblick.

Motorkennfeld V10.1

So oder ähnlich findet man bereits heute Meldungen auf dem Werkstatt-Diagnosecomputer-Bildschirm, wenn die Diagnose-Schnittstelle des Wagens „angedockt“ wird. Oder das On-Board-Diagnosesystem meldet: „Airbagausfall rechte Tür, seit 19.11. 16.04“. Das allein ist nichts Ungewöhnliches, stecken doch in unseren Autos unzählige kleine Computer und Controller, die nahezu alles an Bord überwa-



chen und steuern (Abbildung 1). Dass dabei die verwendete Software, deren Qualität und - zunehmend wichtiger - Erweiterbarkeit eine immer größere Rolle spielen, lässt sich sicher leicht nachvollziehen. Navigation, Telematik, Möglichkeiten zur Personalisierung und Individualisierung des Autos sind ebenso Anwendungsfelder moderner Software wie die elektronische Anpassung von Fahr- und Antriebssystemen, der Klimatisierung und der Kommunikationsmöglichkeiten (Abbildung 2).

Dass die Autoindustrie diese Themen

als neue Geschäftsfelder entdeckt hat, belegen solche Aktivitäten wie die Gründung der BMW CAR-IT-Division, die sich die Software-Kernkompetenz für die Produkte von BMW als Leitthema gesetzt hat.

Mehr Komfort - überall

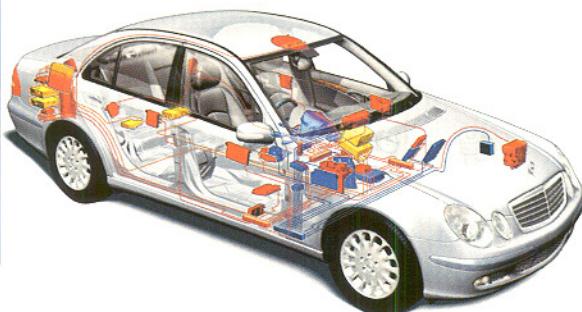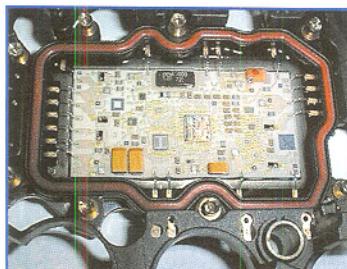So mancher Neuwagenkäufer wird bereits einmal von den Segnungen der Eingriffsmöglichkeit in die Steuersoftware seines Autos Gebrauch gemacht haben - das fängt bei der individuellen Aktivierung



von Blinker und Hupe beim Betätigen der Fernschließung an und geht z. B. bis zur Einspielung einer neuen Steuersoftware für die Motorsteuerung bei Störungen.

Oft genug bemerken wir es aber nicht einmal, wenn unserem Wagen bei einer ganz normalen Inspektion eine neue Steuersoftware eingespielt wird, etwa, weil die bisherige fehlerhaft war. Das sind dann die so genannten heimlichen Rückrufe, von denen der Fahrer nichts bemerkte. Solche Modifikationen sind heute öfter anzutreffen als die früher manchmal unverhofft „auftauchenden“ Zusatzeile im Motorraum, die Serienmängel unauffällig beseitigen sollte.

Aber auch im ganz Kleinen haben viele von uns bereits Bekanntschaft gemacht mit den Möglichkeiten, die Fahrzeugsoftware von außen zu beeinflussen. So gibt es, vorwiegend für BMW, aber auch für die Fahrzeuge des VW-Konzerns, seit vielen Jahren Rückstellgeräte für die Service-Intervallanzeigen der Fahrzeuge. Damit kann der, der sein etwas älteres Fahrzeug eher seltener in die Werkstatt bringt, z. B. Ölwechsel selbst machen, auch gleich selbst die Onboard-Anzeige wieder auf Start stellen. Einen wohl eher negativen Aspekt dieser bequemen Beeinflussung von außen erfahren immer mehr Gebrauchtwagenkäufer, deren Tachostände unseriöserweise mit kinderleicht „anzudockenden“ Minicomputern nach unten manipuliert wurden...

Wie wichtig eine wirklich fehlerlos funktionierende Software ist, wird der Elektroniker spätestens dann erkennen, wenn er sieht, dass nahezu die gesamte Kommuni-

kation und Steuerung in einem Wagen per CAN- oder ein anderes Bus-System läuft. Das hat zwar den Nachteil, dass für den herkömmlichen „Autoschrauber“ kaum noch etwas selbst am Wagen zu machen ist, auf der anderen Seite bringen solche Systeme, vor allem, wenn sie offene Schnittstellen haben, viele Vorteile für den Hersteller und den Besitzer des Fahrzeugs. Der Hersteller kann, wenn er vorausschauend genug denkt und auch seine Zulieferer entsprechend dazu anhält, eine kaum übersehbare Menge an Entwicklungskosten für Hardware-Neuentwicklungen, etwa für verschiedene Modellreihen, sparen. So kann er etwa den Controller für die gesamte Ansteuerung der Scheibenwisch-/Waschanlage so ausführen, dass dieser für die verschiedensten Anwendungen offen ist - von der Einbindung eines Regensorsors bis zur periodischen Auslösung der Scheibenreinigung bei Xenon-Scheinwerfern. Und das bei weitaus geringeren Anforderungen an den Bediener, als man sich gemeinhin denken wird. Das o. g. System etwa arbeitet, nach einmaliger Programmierung, vollautomatisch und entlastet den Fahrer von der gesamten Aufsicht über die Arbeit der Scheibenwischersteuerung.

So wird denn die Aufpreispolitik auch zukünftig wohl in einigen Fällen dahin gehen, dass viele Hardwarekomponenten aufgrund der Komplexität der einzelnen Baugruppen des Fahrzeugs und günstigerer Fertigungsabläufe serienmäßig installiert werden, aber erst durch Einspielen einer Software aktivierbar sind. Da kann auch z. B. eine Klimaanlage, die im hohen

Bild 1: Mit der zunehmenden Elektronisierung der Fahrzeuge steigt die Zahl der eingebauten Steuergeräte. Je nach Modell gefinden sich dort heute zwischen 30 und 50 solcher elektronischer Einheiten. Bilder: Daimler Chrysler

Norden arbeiten soll, ganz anders in ihrer Charakteristik programmiert werden, als eine, die in Südeuropa ihren Dienst tut - ohne Hardware-Modifikation!

Und die neue Software kann heute bereits quasi weltweit über jede Vertragswerkstatt bezogen werden, sekunden schnell per Satellitenverbindung oder von der aktuellsten Hersteller-CD-ROM. Derartige Wartungssysteme haben viele Hersteller bereits eingeführt (Abbildung 3).

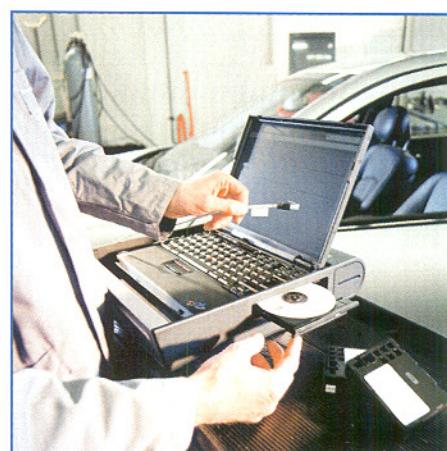


Bild 3: Update über Laptop per CD-ROM oder Internet - heute schon Realität in den Werkstätten.
Bild: Daimler Chrysler

Auf die beschriebene Weise kann ein Fahrzeug immer weiter individualisiert und den Wünschen seines Besitzers angepasst werden, sofern ein Grundstock an Hardware eingebaut ist. Schon heute können sich Besitzer von Fahrzeugen mit elektronisch gesteuerten Fahrwerken diese individuell per Computerschnittstelle programmieren lassen. Oder man lässt sein Rückfahr-Kontrollsysteem entsprechend den eigenen Wünschen einstellen.

Motorleistung nach Wunsch?

Wohl allgemein bekannter wird das so genannte Chiptuning sein, bei dem es darum geht, das Steuerkennfeld der Motorsteuerung so zu optimieren, dass der Motor nach der Modifikation mehr Leistung und Drehmoment besitzt. Davon können heute besonders Diesel-Fahrer profitieren, sofern sie an einen seriösen Tuner geraten. Denn der muss schon genau wissen, was er

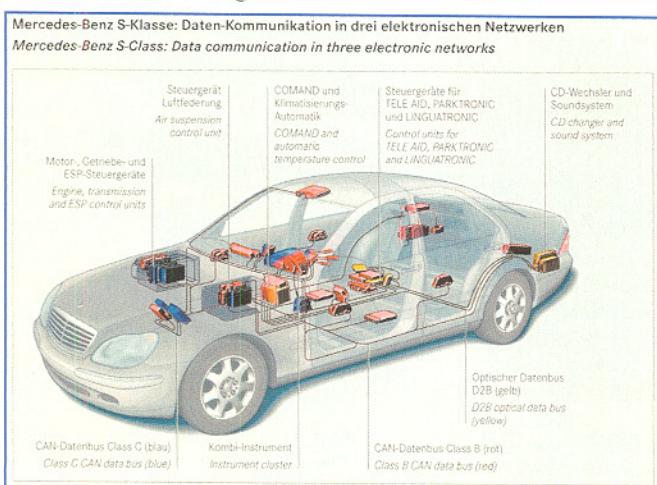


Bild 2: Moderne Fahrzeuge enthalten gleich mehrere, parallel arbeitende Steuer- und Kommunikationssysteme.
Bild: Daimler Chrysler



Bild 4: Dank offener Softwarestrukturen kann man z. B. Navigations-systeme absolut aktuell mit Daten versorgen und so sogar kurze Staus oder andere Verkehrs-behinderungen anzeigen lassen.
Bild: BMW

tut. So kennt er etwa die Motoren-Baureihen, die aus Marketinggründen gedrosselt und in der kleineren Leistungsklasse angeboten werden. Derartige Abstufungen fand man bisher oft bei BMW (2,3-l-/2,5-l-/2,8-l-Benziner) und VW (1,6-l-/1,8-l-Benziner). Hier macht sich der Tuner zu Nutze, dass z. B. der zeitweise als 2,3 l verkaufte BMW-Motor in Wahrheit ca. 2,5 l Hubraum hat und lediglich elektronisch gedrosselt ist. Der seriöse (Erkennungszeichen: hoher Preis und Garantie) Tuner stellt nun das Kennfeld des „größeren“ Motors ein und bringt den Motor in seine ursprüngliche Leistungsklasse zurück. Das kann er, wenn er genau weiß, dass alle mechanischen Baugruppen, einschließlich Fahrwerk und Reifen, dieser Leistung auch werkseitig entsprechen. Ist dies nicht der Fall, riskiert der Kunde nicht nur seinen Motor...

Dynamisches Update

Ein ganz anderer Aspekt, dem sich z. B. die bereits genannte Car-IT-Division von BMW verschrieben hat, ist der, moderne Navigations- und Kommunikationssysteme in den Fahrzeugen noch effektiver nutzen zu können. Bereits heute können, wie bereits geschildert, BMW-Kunden be-

stimmte Software-Umfänge auch nachträglich kaufen und in ihr Fahrzeug einspielen. Hierzu gehören zum Beispiel auch eine neue Navigationssoftware für die Bildschirmoberfläche oder Softwarekomponenten für die internetbasierten Dienste (BMW Online) im neuen 7er-BMW (Abbildung 4). Dieses Geschäftsfeld wird in Zukunft eine sehr bedeutende Rolle in der Automobilindustrie einnehmen. Zum Beispiel könnte man zukünftig aktuellste Hinweise zu Umleitungen oder baustellenbedingten Engpässen über eine offene Software-Struktur ins Navigationssystem laden – auch über Ländergrenzen hinweg.

Zudem sind mit einem integrierten Datenmanagement der Verwaltung individueller Einstellungen im Fahrzeug keine Grenzen mehr gesetzt. Die zentrale Datenverwaltung wie zum Beispiel servicerelevanter Informationen hat darüber hinaus den großen Vorteil, dass sich das Auto selbst überwachen kann und jederzeit einen Überblick über alle kritischen Daten hat. So können kritische Situationen möglichst frühzeitig erkannt und durch eine Ferndiagnose eventuell entschärft werden. Eine zunehmende Bedeutung bekommt Software auch bei fahrorientierten Themen. Herauszuhoben sind hier X-by-Wire-Technologien (Abbildung 5), Klimatisierung,

Fahrdynamik, Brems- und Sicherheitssysteme, aber auch Fahrerassistenzsysteme, die den Fahrer in allen denkbaren Verkehrssituationen aktiv unterstützen (Abbildung 6). Gerade diese Systeme sind durch ihre dynamische Anbindung z. B. an das Internet jederzeit aktualisierbar.

Der unschätzbare Vorteil der offenen Schnittstellen für die Kunden: Neuwagen und gebrauchte Autos können jederzeit und per Internet sogar weltweit „elektronisch aufgetankt“ werden und bieten ihren Besitzern somit einen höheren Gegenwert. Diesen Trend hat man ganz sicher der PC-Softwareindustrie abgeschaudt, die ja auch das meiste Geld mit Updates vorhandener Software bei treuen Kunden verdient.

Internet inside

Auch bei Daimler Chrysler arbeiten die Ingenieure an derartigen Systemen, die u. a. auch bei Pannen den Defekt im Auto einkreisen und per Fahrzeugidentifikation über die Internet-Adresse dem Pannenhelfer relevante Informationen, auch über benötigte Ersatzteile, geben. Außerdem kann das System selbst eine Bestellung des Ersatzteils auslösen. „Internet inside“ wird so zum Verkaufsargument für das Auto der Zukunft.

Sicherheit an erster Stelle

Damit die durch Softwaredownload erreichbare Flexibilität für Kunden keine negativen Begleiterscheinungen hat, steht das Thema Sicherheit an erster Stelle. Um Manipulationen von außen zu verhindern, werden neben Firewalls weitere Sicherungselemente entwickelt. Zudem darf bei Softwaredownloads ins Fahrzeug die Systemintegrität nicht angetastet werden. Downloads werden nur von speziell gesicherten Servern angeboten, um sicherzustellen, dass alle Software-Applikationen ausschließlich dem Qualitätsstandard des Herstellers entsprechen.

Automobilindustrie wird wichtigste Anwenderbranche von Software

Software im Automobil eröffnet aber nicht nur für den eigentlichen Automobilhersteller neue Chancen. Auch die Zuliefer-Industrie und der Handel profitieren von Software-Applikationen. Die klassische Trennung zwischen Entwicklung und Wartung im Fahrzeughbereich verschwimmt, da neue Anwendungen auch während der „Laufzeit“ eines Fahrzeugs implementiert werden können. Damit wird auch die Diskrepanz zwischen relativ langfristigen Entwicklungszyklen im Automobilbereich und der Schnelllebigkeit von Software ausgeglichen. Die Perspektive:

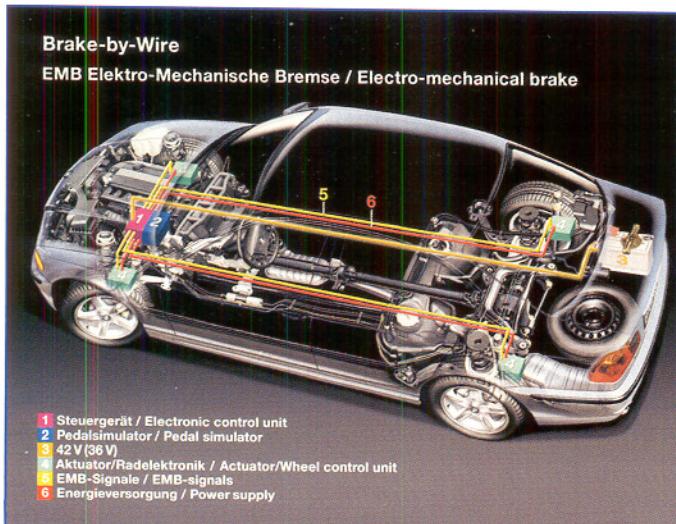


Bild 5: Software ist auch das „Rückgrat“ für modernste Fahrwerksysteme wie z. B. Brake-by-Wire, die so stets den aktuellsten Zuständen angepasst werden können.
Bild: BMW



Bild 6: Welches Potenzial in softwaregeführten Fahrerassistenzsystemen mit offenen Softwareschnittstellen liegt, kann man heute allenfalls in Ansätzen ahnen. Sie werden sich in der nächsten Zeit rasant entwickeln und das Fahren noch sicherer machen. Bild: BMW.

Das Fahrzeug als Plattform für Software-Entwicklungen wird zu einer der wichtigsten Anwenderbranchen von Software überhaupt. Eine Chance für Automobilhersteller, klassische Zulieferer, aber auch Software-Unternehmen, die bisher mit dem Automotive-Bereich noch keine Berührungspunkte hatten.

Und im Gegensatz zu mechanischen oder elektronischen Systemen entfällt die Lagerhaltung von Hardware-Teilen im weltweiten Händlernetz. Die Distribution neuer Software kann äußerst schnell und günstig ohne größeren logistischen Aufwand erfolgen.

Wie diese Zusammenführung zwischen

Soft- und Hardware bereits funktioniert, demonstriert z. B. Daimler Chrysler seit Anfang 2002 mit der Produktion der neuen E-Klasse. Hier wird am Band das montierte Auto „geflasht“. Das kann man mit dem Aufspielen von Betriebssystem und Anwenderprogrammen beim PC vergleichen. Gemäß der Bestellung des Kunden wird die „Hardware“ montiert und schließlich die zugehörige Software, die bis zum letzten Moment (und auch später in jeder Werkstatt) modifizierbar ist, per Schnittstelle in das Fahrzeug überspielt (Abbildung 7). Erst dann wird heute aus dem „Metallklotz“ ein fahrfähiges Auto. Und gibt es später eine Software-Weiterentwicklung oder ein neues Feature für ein System, genügt ein kurzes „Andocken“ an den Werkstattcomputer, der die bordeigene Software blitzschnell aktualisiert (Abbildung 8).

So kann man abschließend feststellen, dass, wie auf anderen Technikgebieten auch, im Automobilbau, in der Wartung und in der Kundenservice nach dem Kauf, Computertechnik und vor allem Software einen immer größeren Raum gewinnen. Übrigens - über die Zuverlässigkeit derartiger Systeme muss man sich - sofern die „Kinderkrankheiten“ überstanden sind - kaum Gedanken machen. Alle sicherheitsrelevanten Systeme arbeiten heute redundant, das heißt, bei einem Ausfall ist immer ein Notlauf, oft sogar ein dynamischer Neustart (den der Fahrer nicht bemerkt) möglich. Flugzeuge fliegen schon seit vielen Jahren ausschließlich mit Computersteuerungen... ELV

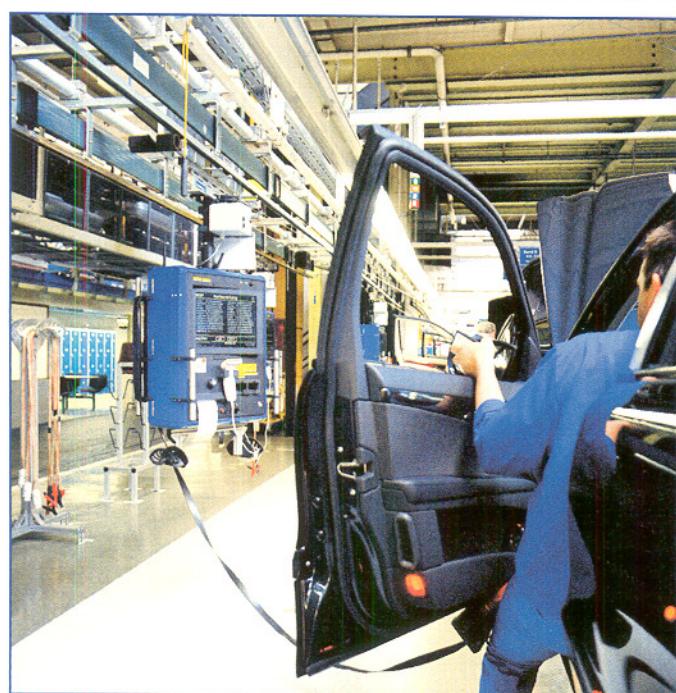


Bild 7: Das fertige Auto bekommt am Schluss des Produktionsprozesses seine „Betriebsssoftware“ eingespielt - Daimler Chrysler nennt den Prozess treffend „flashen“. Bild: Daimler Chrysler


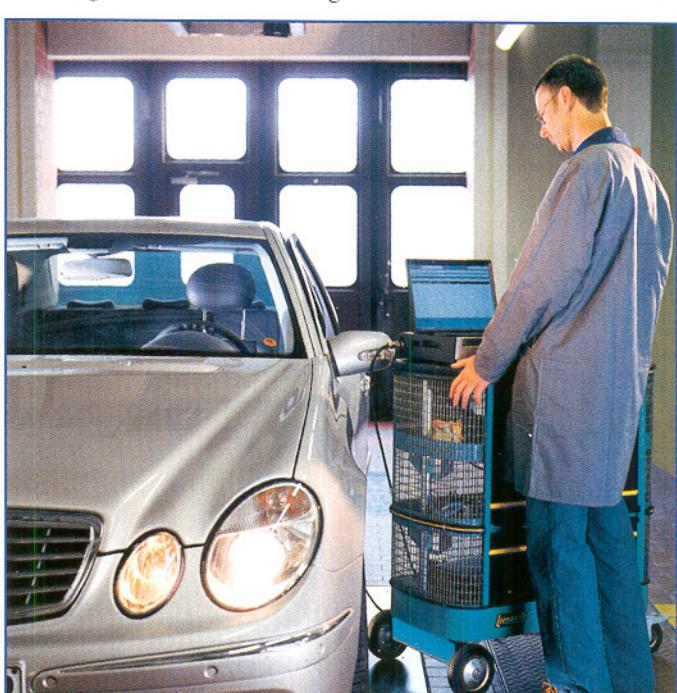


Bild 8: Update in der Werkstatt. Je nach Produktionsstand kann stets die neueste Software eingespielt werden, der Autobesitzer verfügt zumindest softwaremäßig immer über ein neues Auto. Bild: Daimler Chrysler

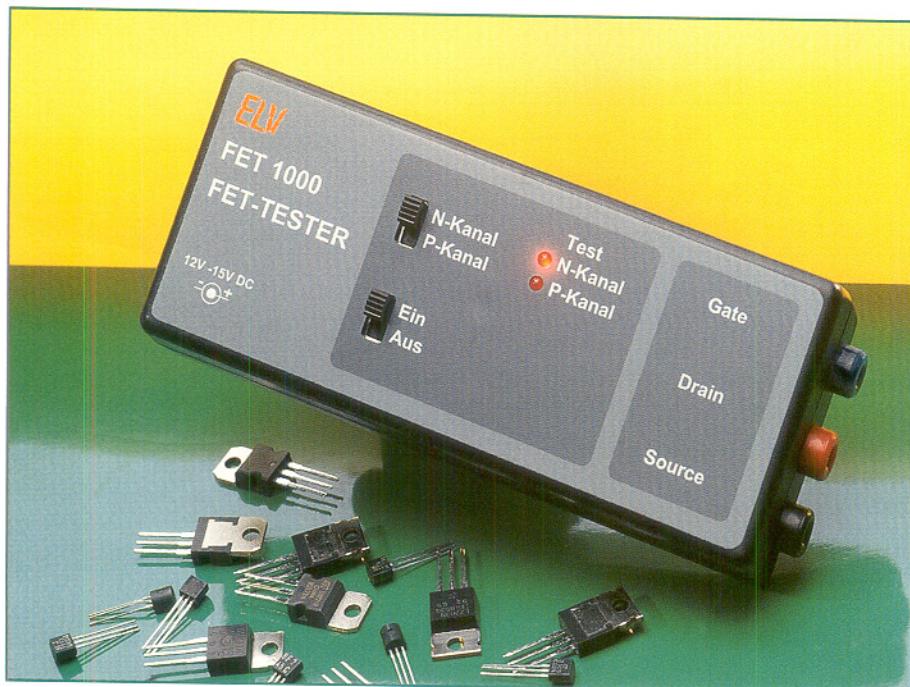

FET-Tester FET 1000

Wir stellen eine einfache Testschaltung zum Überprüfen von FET- sowie MOSFET-Transistoren vor. Getestet wird die Schaltfunktion des Transistors, wobei sowohl selbstleitende (Depletion)- als auch selbstsperrende (Enhanced)-Typen sowie N- und P-Kanal-Typen geprüft werden können.

FET-Grundlagen

Feldeffekt-Transistoren, allgemein FET genannt, werden im Gegensatz zu bipolaren Transistoren nicht über einen Steuerstrom, sondern über eine Steuerspannung angesteuert. Die Ansteuerung erfolgt leistungslos, da die Steuerelektrode (Gate) praktisch unendlich hochohmig ist. Das Gate kann mit einem Kondensator verglichen werden.

Es wird generell zwischen den Sperrschiicht-Feldeffekt-Transistoren (J-FET) und den Metall-Oxid-Feldeffekt-Transistoren (MOS-FET) unterschieden.

Sperrschiicht-FETs sind selbstleitend, d. h. ohne Gatespannung ist die Drain-Source-Strecke leitend. Durch Anlegen einer Spannung am Gate kann der Stromfluss und somit der Widerstand zwischen

Drain und Source gesteuert werden. J-FETs sind als P- oder N-Kanal-Typen erhältlich, wobei in der Praxis fast nur N-Kanal-Typen zum Einsatz kommen.

Bei MOS-FETs wird zusätzlich noch zwischen selbstleitend und selbstsperrend unterschieden. Insgesamt gibt es vier verschiedene Typen, deren Schaltzeichen zusammen mit denen der Sperrschiicht-FETs in Abbildung 1 dargestellt sind.

Der selbstsperrende-Typ (Anreicherungstyp) hat bei einer Gate-Source-Spannung von $U_{GS} = 0 \text{ V}$ eine hochohmige Drain-Source-Strecke. Bei einer positiven Spannung am Gate fließt ein Drainstrom in Abhängigkeit von der Gatespannung.

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12 V - 15 V/DC
Stromaufnahme: max. 20 mA
Abmessungen

Platine: 108 x 53 mm
Gehäuse: 140 x 60 x 26 mm

Bild 1:
Schaltzeichen
verschiedener FET-Typen

Schaltung

Wie man im Schaltbild des FET-Testers (Abbildung 2) unschwer erkennt, ist der Bauteileaufwand für ein solches Testgerät nicht sehr hoch.

Die Eingangsspannung wird über die Buchse BU 1 angeschlossen. Vom Bezugspunkt BU 4 (Source) aus gesehen, werden eine positive und eine negative Spannung benötigt. Dies wird durch R 3 und die Z-Diode D 4 erreicht, die in Reihenschaltung an der Betriebsspannung (12 V bis 15 V) liegen. Über die Z-Diode fällt eine Spannung von 6,2 V ab. Der Differenzbetrag zur Betriebsspannung fällt über den Widerstand R 3 ab. Somit liegt, an der Anode von D 4 gemessen (Referenzpunkt ist BU 4), eine negative Spannung von 6,2 V und am oberen Anschluss von R 3 eine positive Spannung von ca. 6 bis 9 V an. Je nach Schalterstellung von S 1 (N-Kanal / P-Kanal) gelangt eine positive bzw. negative Spannung über die beiden Dioden D 1 und D 2 und den Widerstand R 1 auf die Buchse BU 2 („Drain“). Da die beiden Leuchtdioden D 1 und D 2 antiparallel geschaltet sind, kann immer nur eine Leuchtdiode entsprechend der Stromflussrichtung aufleuchten.

Über den Schalter S 2 gelangt, abhängig von der gewählten Schalterstellung von S 1, wahlweise eine positive bzw. negative Spannung über den Widerstand R 2 auf den Anschluss BU 3 („Gate“). Die Transilidodiode D 3 schützt das Gate des zu prüfenden FETs vor eventuellen Überspannungen.

Nachbau

Der Nachbau des FET-Testers gestaltet sich recht einfach und erfolgt auf einer einseitigen Platine mit den Abmessungen 108 x 53 mm. Die Abmessungen erlauben den Einbau in ein spezielles bearbeitetes Gehäuse.

Anhand von Stückliste und Bestückungsplan beginnt die Bestückung mit dem Ein-

Sperrschiicht-Feldeffekt-Transistor FET	Isolierschiicht-Feldeffekttransistor MOS-FET	
selbstleitend	selbstleitend	selbstsperrend

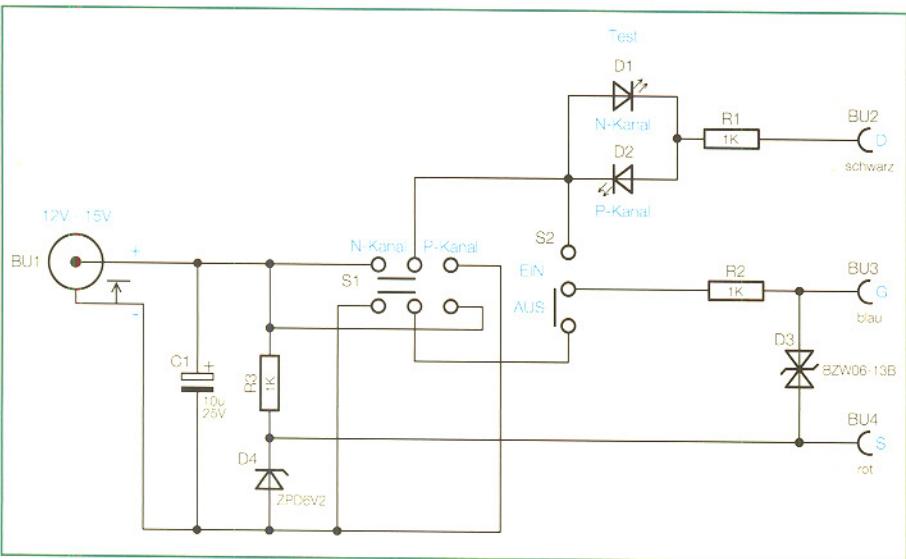


Bild 2 : Schaltbild des FET-Testers

setzen der Widerstände und Dioden, gefolgt von den größeren Bauteilen. Die beiden Drahtbrücken werden aus einem entsprechend abgewinkelten Stück Silberdraht hergestellt. Nach dem Verlöten der Anschlussdrähte auf der Platinenunterseite sind die überstehenden Drahtenden mit einem Seitenschneider abzuschneiden. Bei dem Elko C 1 sowie der Z-Diode D 4 und den beiden Leuchtdioden ist unbedingt auf die richtige Polung bzw. Einbaulage zu achten (der Elko ist am Minuspol, die Diode an der Kathode mit einem Ring und die LED an der Anode (Plus) durch einen

etwas längeren Anschluss gekennzeichnet, siehe auch Platinenfoto). Bei der bipolaren Transilschutzdiode D 3 braucht die Polarität nicht beachtet zu werden.

Die Einbauhöhe der Leuchtdioden muss genau 16 mm betragen (gemessen zwischen Platine und LED-Oberkante).

Bei Betrieb der Schaltung ohne Gehäuse können an den Anschlusspunkten ST 1 bis ST 3 direkt Prüfkabel angeschlossen werden. Hierfür eignen sich kurze Leitungen mit angelöteter „Krokodilklemme“, wie sie z. B. im 10er-Pack als „Prüfschnüre“ erhältlich sind.

Soll die Platinen in ein Gehäuse eingebaut werden, ist an den genannten Anschlusspunkten auf der Platinen jeweils ein Stück Litze von ca. 3 cm Länge anzulöten. Im nächsten Arbeitsschritt wird die Gehäuseunterschale vorbereitet. Hierzu sind die drei 4-mm-Buchsen in die dafür vorgesehenen Bohrungen einzuschrauben. Als nächstes werden die Platinen in das Gehäuseunterteil gelegt und die Verbindungsleitung an die Buchsen angelötet. Der Lötvorgang sollte nicht zu lange dauern, da sich die Kunststoffteile der Buchsen sonst verformen.



Zum Schluss werden das Gehäuseober- und -unterteil mit der beiliegenden Gehäuseschraube verschraubt.

Bedienung

Vor dem Betrieb ist der FET-Tester an ein (Stecker-) Netzgerät mit einer Gleichspannung von 12 bis 15 V anzuschließen. Am Tester wird zunächst der entsprechende Typ eingestellt (N- oder P-Kanal-Typ). Nun erfolgt die Kontaktierung mit dem Prüftransistor. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass MOS-FETs sehr empfindlich gegen statische Aufladung am Gate sind. Deshalb sollte man das Gate möglichst nicht mit der Hand berühren oder aber den Körper über ein Antistatik-Armband erden.

Je nach Stellung des Test-Schalters (Ein/Aus) sollte nun die entsprechende LED (N-Kanal bzw. P-Kanal) aufleuchten. Bei vielen MOS-FETs befindet sich zwischen Source und Drain eine interne Schutzdiode, die dazu führt, dass bei falscher Polaritäts-Einstellung (Kanal-Typ) eine der beiden Test-LEDs immer aufleuchtet. Dies ist beim Test zu berücksichtigen.

ELV

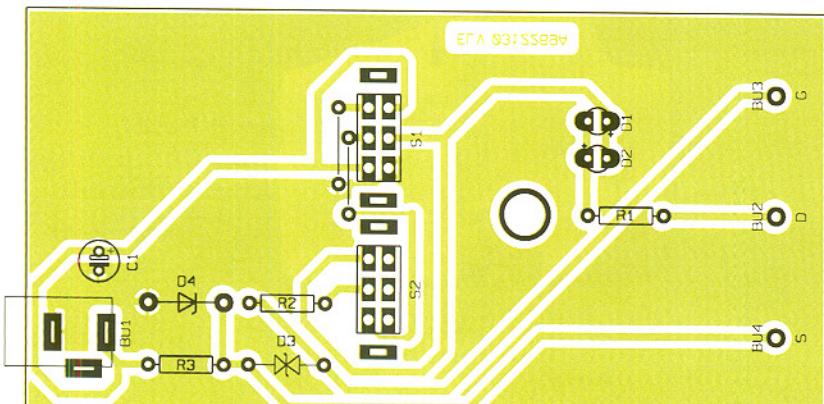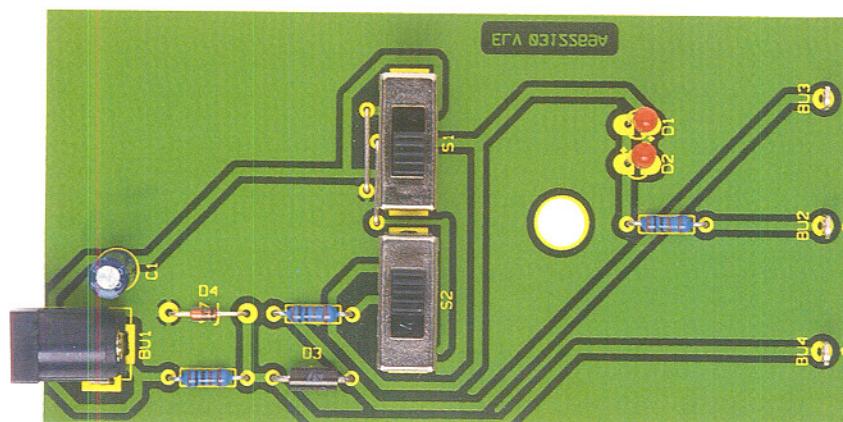

Ansicht der fertig bestückten Platine des FET-Testers mit Bestückungsplan

Stückliste: FET-Tester FET 1000

Widerstände:

1k Ω R1-R3

Kondensatoren:

10 μ F/25V C1

Halbleiter:

BZW06-13B D3

ZPD6,2V/1,3W D4

LED, 3 mm, rot D1, D2

Sonstiges:

DC-Buchse, 3,5 mm, print BU1

Telefonbuchse, 4 mm, schwarz BU2

Telefonbuchse, 4 mm, blau BU3

Telefonbuchse, 4 mm, rot BU4

Schiebeschalter, 2 x um,

print S1, S2

6 cm Schaltdraht, blank, versilbert

12 cm flexible Leitung, 0,22 mm²,

schwarz

Universeller Takt- und Impulszähler UTZ 100



Eine einstellbare Triggerschwelle, extern gesteuerte oder manuelle Zählrichtungsauswahl und Zählerfreigabe sowie eine umfassende Alarmfunktion sind die wesentlichen Features, die für nahezu jede Zählanforderung eine Lösung bieten. Dabei sind Zählungen bis 99999 mit bis zu 10-kHz-Taktfrequenz möglich.

Trotz der umfangreichen Features ist die Bedienung aufgrund der Prozessorsteuering recht einfach. Auf den sechs ablesbaren 7-Segment-LCD-Anzeigen wird der jeweils aktuelle Zählwert im Bereich von -99999 bis 99999 dargestellt. Triggerflanke (steigende oder fallende Flanke) und Zählrichtung (aufwärts oder abwärts)

lassen sich vor Beginn der Zählung manuell auswählen. Bei der Zählrichtungswahl besteht, wie bei der Zählerfreigabe auch, die Möglichkeit, diese Funktion über ein externes TTL-Signal zu steuern.

Mit Erreichen des Zählerstandes Null wird ein optischer und bei Bedarf auch ein akustischer Alarm ausgelöst und der Alarmausgang aktiviert. Über eine Preset-Funktion lässt sich ein positiver Zählwert vorgeben, mit dem jeder Zählvorgang initialisiert wird. So ist es möglich, einen Alarm auszugeben, sobald eine bestimmte Anzahl von Impulsen gezählt wurde.

Komplettbausatz

31-524-32 € 79,-

Technische Daten:

Clock-Eingang

Anschluss: BNC

Anschlusswert: 0 V bis 10 V / >1 MΩ

Max. Taktfrequenz / Triggerschwelle: 10 kHz / 0,1 V bis 9,9 V

Setup-Time (Direction-Eingang): 5 ms

Gate/Direction-Eingang

Anschluss: BNC

Anschlusswert: TTL-Pegel / >1 MΩ

Alarmausgang

Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker (Mono)

Strom / Spannung: 20 V / 100 mA (OC), TTL

Interne Signalisierung: optisch und akustisch (abschaltbar)

Anzeige

Zählwert / Wertebereich: 6-stellig / -999999 bis +999999

Spannungsversorgung

Anschluss: 2,1-mm-DC-Hohlstecker

Spannungsbereich / Stromaufnahme: 10 V bis 15 V DC / max. 150 mA

Batterietyp / Batterielebensdauer: 9-V-Block 6LR61 / ca. 1 h

Abmessungen: 169 x 96 x 31 mm

HF-Verstärker RFA 403

schen Verträglichkeit. In der Messtechnik sind die große Verstärkungslinieartät und, aufgrund des hohen Ausgangspegels, die große Übersteuerungsfestigkeit von Bedeutung. Auch bei Sendeanlagen kommt der HF-Verstärker mit seiner großen Verstärkung und dem hohen Ausgangspegel als HF-End- oder Vorstufe zum Einsatz. In Verbindung mit einem Signalgenerator kann das Gerät auch im Bereich der Störfestigkeitsprüfung bei EMV-Tests eingesetzt werden. Durch den Einbau in ein robustes Metallgehäuse und die Ausführung der Eingangs- und Ausgangsbuchsen als BNC-Buchsen ist ein rascher und unkomplizierter Einsatz möglich. Zur Inbetriebnahme des HF-Verstärkers RFA 403 wird an der Klinkenbuchse, dem Versorgungsspannungseingang, eine Gleichspannung im Bereich von 12 V bis 18 V polarisierungsrichtig angeschlossen. Das am HF-Eingang eingespeiste Signal erscheint dann um ca. 19 dB (bis 1 GHz) verstärkt am HF-Ausgang.

Komplettbausatz
31-523-67 € 29,-

Technische Daten (typ.)



Die hohe Ausgangsleistung von bis zu 100 mW (+20 dBm) zeichnet den RFA 403 besonders aus. Die Kerndaten mit ca. 19 dB Verstärkung, einem 1-dB-Kompressionspunkt von +20 dBm und einem Frequenzbereich von 10 MHz bis über 2 GHz zeigen weiterhin die universelle Einsetzbarkeit.

Die wesentlichen Einsatzgebiete des ELV RFA 403 sind die HF-Messtechnik, die Sende- und Empfangstechnik im Amateurb- und CB-Funkbereich und die Prüftechnik im Bereich der elektromagneti-

Frequenzbereich f_{min} bis f_{max}: 10 MHz bis 2 GHz

Verstärkung v: 19 dB bis 1 GHz, 10 dB @ 2GHz

Verstärkungsripple Δv: ≤ ±2 dB bis 1 GHz

Eingangsreflexionsfaktor R_{f1}: ≥ 10 dB

Ausgangsreflexionsfaktor R_{f2}: ≥ 7 dB

Weilenniederstand Z₀: 50 Ω

max. Ausgangspegel L_{Pmax}: + 20 dBm (100 mW an 50 Ω) bis 1 GHz

Anschlüsse: BNC-Buchsen (HF), 3,5-mm-Klinkenbuchse (DC)

Spannungsversorgung U_{DC}: 12 V bis 18 V (DC)

Stromaufnahme I_{max}: 110 mA

Abmessungen: 90 x 58 x 35 mm



FS20-Universal-Empfänger-/Schaltmodul mit 4 Kanälen

Kompaktes 4-Kanal-Empfänger-/Schaltmodul für den Empfang von Fernschaltbefehlen des Funk-Fernschaltsystems FS20. Damit steht eine Lösung für die individuelle Einbindung in eigene Anwendungen bei Nutzung der Fernschalt-Sendetechnik des FS20-Systems zur Verfügung.


Das Modul verfügt über 4 Open-Collector-Schaltausgänge. Die Schaltausgänge arbeiten wahlweise als „Dauerkontakt“ oder werden für eine programmierbare Einschaltzeit (1 s bis 4,25 h) nach Masse geschaltet. Zusätzlich sind Signalisierungsausgänge vorhanden, um den Zustand des je-

weiligen Kanals kontrollieren zu können. Über 4 Schalteingänge ist das Modul auch drahtgebunden vor Ort steuerbar. FS20-Sender siehe ELV-Hauptkatalog Seite 12/13.
Komplettbausatz
31-461-19 € 15,-

Technische Daten: FS20 SM4

Betriebsspannung: 5 V-24 V DC
Stromaufnahme: 10 mA
Empfangsfrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Abmessungen: 55 x 50 x 21 mm

SMD-Temperaturschalter

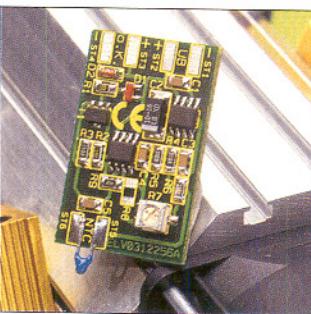

flexibel und aufgrund der geringen Größe auch nachträglich in Geräten einsetzbar, etwa in Netzgeräten mit ständig laufendem Lüfter. Der Temperaturschalter macht jetzt eine bedarfswise Einschaltung des Lüfters möglich. Eine weitere Anwendung wäre z. B. die Lüftersteuerung in einem Gewächshaus.

Komplettbausatz
31-523-13 € 5,-

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 7 V - 15 V/DC
Stromaufnahme: 5 mA
- mit LED: 20 mA
Einstellbereich:
-10°C bis 100°C (Trimmer)
-30°C bis 110°C (Festwiderstände)
Schalthysterese: ca. 1 K (Kelvin)
Schaltausgang: max. 500 mA (O.C.)
Abmessungen: 38 x 25 mm

FET-Tester FET 1000



Die Anzeige des Testergebnisses erfolgt über Leuchtdioden. Das Testgerät erfordert den Anschluss einer externen Betriebsspannung von 12-15 V/DC über eine Niederspannungsbuchse (Steckernetzteil).

Komplettbausatz, ohne Gehäuse
31-523-61 € 8,-
Passendes Gehäuse
31-523-57 € 6,-
Passendes Steckernetzteil
NG 300S
31-223-05 € 4,-

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12 V - 15 V/DC
Stromaufnahme: max. 20 mA
Abmessungen:
Platine: 108 x 53 mm
Gehäuse: 140 x 60 x 26 mm

Funk-Geräte-Fertigmelder FTP 100 FM



Elektrische Haushaltsgeräte wie z. B. Trockner oder Waschmaschinen werden aufgrund der Geräuschenwicklung meist nicht in unmittelbarer Nähe von Wohnräumen betrieben. Wenn das betreffende Gerät die Arbeit beendet hat, wird dies in der Regel durch ein akustisches Signal gemeldet, das wegen der Entfernung häufig nicht mehr wahrgenommen wird. Für Abhilfe sorgt der in einem Stecker-/Steckdosengehäuse untergebrachte Funk-Geräte-Fertigmelder, der einfach in die Netzzuleitung einzuschleifen ist. An dem abzufragenden Gerät sind somit keine Veränderungen und Modifikationen erforderlich.

Sobald die Stromaufnahme des Gerätes unter eine einstellbare Schwelle absinkt, wird ein Timer gestartet, der dann nach Ablauf einer in 4 Stufen einstellbaren Zeit von 15 Sek. bis 4 Min. die Meldung an einen kleinen Pager absetzt.

Arbeitspausen, die z. B. bei verschiedenen Waschmaschinen- und Trocknerprogrammen erfolgen, führen somit nicht zur Fehlmeldung.

Da die Stromaufnahme nach Beendigung der Arbeit sehr unterschiedlich sein kann, ist die Ansprechschwelle mit einem auf der Frontseite zugänglichen Einstelltrim-

mer in weiten Grenzen varierbar. Die Schwelle wiederum wird mit einer Kontroll-LED angezeigt. Diese blinkt, solange der Timer läuft, d. h. das Gerät einen Strom aufnimmt, der zur Fertigmeldung führen würde. Neben der Funktion als Fertigmelder kann das Gerät auch zur Ausfall-Überwachung eingesetzt werden.

Komplettbausatz, Fertigmelder	31-521-62	€ 23,95
Komplettbausatz Empfänger		
FTP 100 E4	31-368-78	€ 19,95

Fertigerät Pager-Empfänger

FTP 100 E4

31-369-17 € 25,95


Technische Daten: FTP 100 FM

Einstellmöglichkeiten:

Ansprechschwelle, 4-Bit-Sicherheitscode, Sendekanal 1 bis 4, max. Pausenzzeit (15 Sek. bis 4 Min. in 4 Stufen)

Anzeige LED (Schwelle)
Sendefrequenz: 433,92 MHz
Modulation: AM, 100%
Reichweite: 100 m (Freifeld)
Betriebsspannung: 230 V
Laststrom: max. 16 A
Abm. (B x H x T): 131 x 77 x 68 mm

Modellbahn-Aufenthaltstimer MAT 6

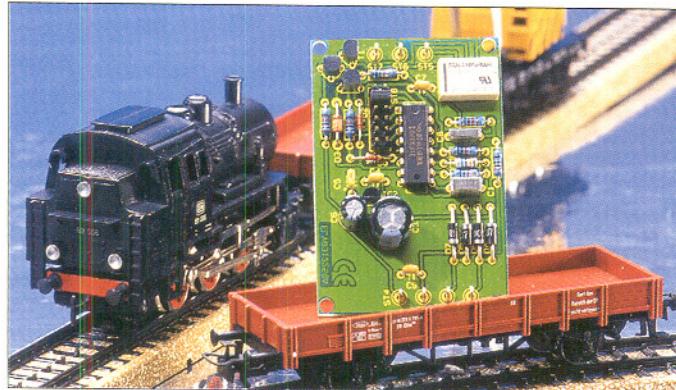

Vorbildgerecht soll es selbst auf der kleinsten Modellbahnanlage zugehen. Dazu gehört natürlich auch die „naturgetreue“ Bewegung der Schienenfahrzeuge in all ihren Facetten - wie eben auch der dem Vorbild entsprechende Halt im Bahnhof für den Fahrgastwechsel. Der Aufenthaltstimer MAT 6 steuert den Aufenthalt eines Zuges im Bahnhof.

Sobald der Zug die gewünschte Position im Bahnhof erreicht hat, wird ein kleiner Taster, ein Reed-Kontakt o. ä. ausgelöst und die Fahrspannung des Gleises abgeschaltet. Nach einer voreinstellbaren Zeit erfolgt dann das automatische Wiedereinschalten der Fahrspannung. Damit simuliert man den Aufenthalt des Zuges im Bahnhof zum Ein-/ Aussteigen der Fahrgäste.

Durch die universelle Einsetzbarkeit des auf Lötstifte herausgeföhrten Relais-Umschaltkontakte ist der Timer sowohl zum Ausschalten als auch zum zeitweisen Um- und Einschalten für viele weitere zeitgesteuerte Vorgänge einsetzbar.

Komplettbausatz	31-523-23	€ 9,95
-----------------	-----------	--------

Technische Daten:

Abmessungen (L x B): 67 x 46 mm
Spannungsversorgung:

12 - 15 V DC oder AC

Maximale Stromaufnahme: .40 mA
Schaltkontakt (Relais): 30 V AC/0,5 A
bzw. 30 V DC/1 A

Schaltzeiten: 1,3 s; 2,6 s; 5,1 s;
20,5 s; 41 s; 82 s

Pegelgenerator/Clippingdetektor Gain-Maxx GM 10



schnell betriebsbereites sowie preiswertes Testgerät zur Verfügung, das das einfache und schnelle Einpegen bzw. „Gain-Setting“ von Einzelkomponenten bzw. ganzen Geräteketteln der Audiotechnik ermöglicht.

Das Gerät gibt einen definierten Signalton mit Normpegel ab, der in das einzustellende Gerät eingespeist wird. Desse Ausgang wird wiederum mit dem Messeingang des „Gain-Maxx“ verbunden, der einen Clipping-Indikator bebergt. Das Gerät wird nun bis kurz vor die Übersteuerungsgrenze eingestellt (z. B. am Mischpult Gain-, Kanal- und Summeneinsteller) und ist damit normgerecht eingepellt.


Dies kann man nun Gerät für Gerät in der Verstärkungskette vornehmen und erreicht am Schluss, dass alle Geräte in der Kette ihren maximalen Dynamikbereich „ausspielen“ können. Batterien finden Sie im ELV-Hauptkatalog auf Seite 529.

Komplettbausatz	31-522-82	€ 39,50
-----------------	-----------	---------

Technische Daten: GM 10

Ausgangspegel: 0/+6 dBu
Signalfrequenz: 320 Hz, Sinus
Anzeige: LED
Ein-/Ausgänge: Cinchbuchsen
Spannungsversorgung: 9-V-Blockbatterie
Abm. (B x H x T): 88 x 135 x 32 mm
Sonstiges: Batterie-Leer-Warnung

S-VHS nach FBAS-Wandler

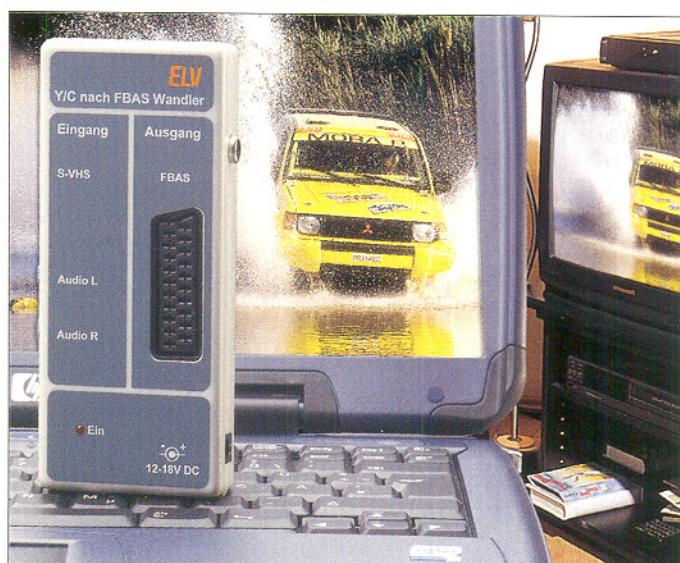

Mit diesem Wandler werden die einzelnen Komponenten (Y/C) eines S-VHS-Signals wieder zu einem FBAS-Signal zusammengeführt.

So lassen sich z. B. Laptops mit einem TV-Ausgang, die meist aus Platzgründen nur über einen S-VHS-Ausgang (Mini-DIN) verfügen, an ein „normales“ Fernsehgerät mit Scart-Anschluss anschließen. Das Abspielen einer DVD im Laptop-Laufwerk und Ansehen auf einem großen Fernsehbildschirm ist somit kein Problem mehr.

Aber auch andere Geräte mit Scart- bzw. FBAS-Eingang lassen sich so an S-VHS-Ausgänge anschließen.

Der in aktiver Technik ausgeführte Wandler sichert eine hohe Bildqualität des generierten FBAS-Signals.

Die Tonsignale der A/V-Quelle sind ebenfalls über getrennte Cinch-Buchsen einspeisbar und werden mit auf die Scart-Ausgangsbuchse ausgegeben.

Zusätzlich zur Scart-Ausgangsbuchse ist eine Cinch-Buchse für die Ausgabe des FBAS-Signals über eine Cinch-Leitung vorhanden.

Komplettbausatz	31-523-32	€ 18,95
Passendes Steckernetzteil		

NG 300S



31-223-05 € 4,60

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12 V - 15 V/DC
Stromaufnahme: max. 60 mA
Eingänge: S-VHS (4pol.-Mini-DIN)
Audio R + L (2x Cinch)
Ausgänge: ... FBAS (Scart + Cinch)
Ein-/Ausgangsimpedanz: 75 Ω
Abmessungen:
Platine 135 x 53 mm
Gehäuse 140 x 60 x 26 mm

Messtechnik

Elektrosmog-Messgeräte

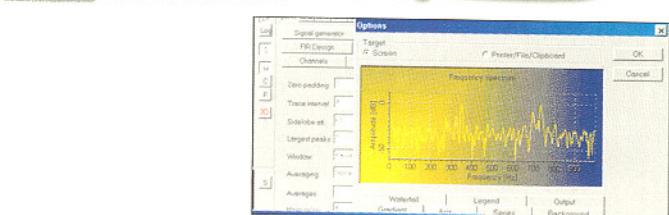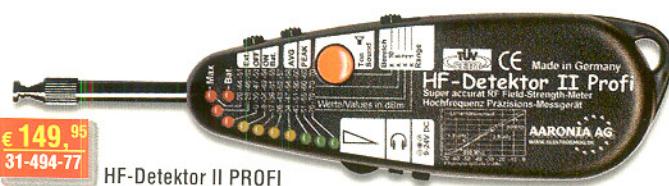

Elektrosmog-Messgeräte werden benötigt, um die Stärke und den genauen Ort des „Elektrosmog“ festzustellen. Wichtig ist hierbei, dass ein Elektrosmog-Messgerät eine professionelle Messung mit exaktem Messwert ermöglicht. Solche Geräte waren bisher für den Endverbraucher nahezu unerschwinglich, die Anschaffung lohnte sich nicht, nur um „mal schnell sein Schlafzimmer, Arbeitszimmer etc. auszumessen“. Weiterhin waren diese Geräte von der Handhabung viel zu kompliziert und nicht für den „Elektrosmog-Laien“ gedacht.

Die neuen Elektrosmog-Messgeräte „Multidetektor II Profi“- und „HF-Detektor II Profi“ bieten professionelle Messtechnik zu einem herausragenden Preis-Leistungsverhältnis und können u.a. mit TÜV-Bericht und Kalibrierschein aufwarten. Die Geräte wurden speziell für die professionelle Analyse von Elektrosmog konstruiert und sind sowohl für Behörden, Industrie, den Baubiologen aber auch den engagierten Privatanwender bestens geeignet.

Multi-Detektor II PROFI

Der „Multi-Detektor II“ ist ein Kombi-Messgerät für niederfrequente Elektrosmog und dient zur Messung von Stromleitungen, Bahnstrom, Hochspannungsleitungen, Transformatoren, div. Elektrogeräten im Haushalt und Büro, etc. Durch das hochwertige, von außen umschaltbare Frequenzfilter kann der Anwender den Frequenzbereich der Störquellen einordnen, aufgrund der hohen Genauigkeit von 1% ist eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Messergebnisse gewährleistet. Lieferumfang: Hand-

Technische Daten:

Elektrische Feldstärke: 0,1V/m bis 1000V/m
Magnetische Feldstärke: 1 nT-10000 nT
Frequenzgang: 5 Hz-400 kHz
Genauigkeit: ±1%
Sonstiges: akustischer Grenzwertmelder, Frequenzfilter 500Hz Abm. (B x H x T)45 x 25 x 130 mm Gewicht: 46 g

buch, 9-V-Batterie, Spezial-Antenne, Schraubendreher.

Leitungssuchgerät LS 100

Leitungssucher der neuen Generation...

...findet dünne Signal- und Datenleitungen neben Stromleitungen!

...einpolige Signaleinspeisung, keine Bezugsmasse erforderlich!



Der herkömmliche Leitungssucher hat ausgedient - der neue LS 100 übertrifft ihn an Funktionalität und zielsicherer Lokalisierung um ein Vielfaches!

Die Suche nach dünnen Signalleitungen mit unbekanntem Verlauf unter Putz gestaltet sich aufgrund der sehr geringen Metallflächen recht schwierig, besonders, wenn Netzspannungsführende Leitungen in der Nähe verlaufen. Hier versagen herkömmliche Leitungssucher. Der aus Sender und Empfänger bestehende LS 100 hingegen ist für diese Aufgabe prädestiniert, spürt er doch durch den besonders empfindlichen Empfänger (mit Tonausgabe und einstellbarer Empfindlichkeit) auch feine Leitungen unter Putz auf und erlaubt deren genaue Lokalisierung.

Für die Leitungssuche wird das Sendesignal an eine Ader der zu verfolgenden Leitung angeschlossen (kein Massebezug erforderlich). Mit der Empfangsspitze des Empfängers kann dann die Leitung exakt verfolgt werden, selbst durch dicken Putzhindurch. Sogar mehrfach verzweigte Leitungen sind genau zu lokalisieren.

Zusätzlich ist die Überprüfung von Leitungen auf Kurzschluss, Unterbrechung und Isolationsfehler möglich. Spannungsversorgung jeweils mit 1 x 9-V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang).


Technische Daten:

Leitungssuchgerät Sender LS-S 100

Funktionen: Widerstandsprüfung und Tongenerator
Testsignal: alternierend 1300 Hz, 750 Hz (Rechteck)
Widerstandsprüfung: 3 Bereiche mit LED-Anzeige (<1 kΩ, 1 kΩ-100 kΩ, >100 kΩ)
Abmessungen (L x B x H): 115 x 65 x 26 mm

Leitungssuchgerät Empfänger LS-E 100

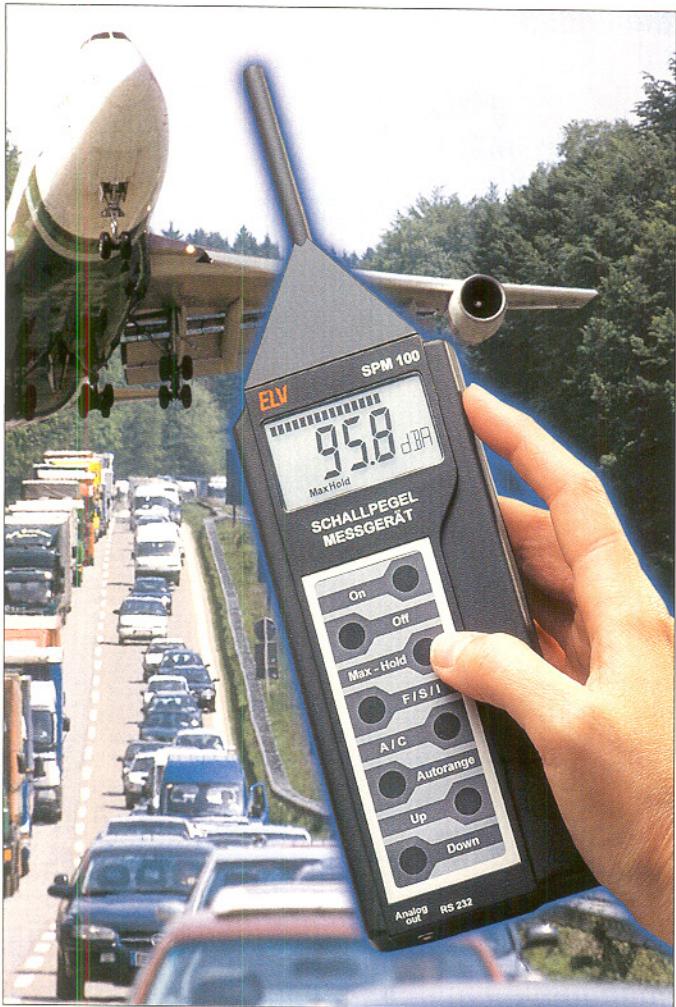Eingang: vergoldete Tastspitze
Eingangsgegenstand: 4,7 MΩ (FET-Eingang)
Signaleinkopplung: kapazitiv
Lautstärke: stufenlos einstellbar
Abmessungen (L x B x H): 130 x 42 x 22 mm



Schallpegel-Messgerät SPM 100

Das mikroprozessorgesteuerte SPM 100 verfügt über normgerechte Zeit- und Frequenzbewertungsfilter und ist somit für die meisten Aufgaben im Bereich der Schallmesstechnik geeignet.

In drei Messbereichen ist das SPM 100 in der Lage, Schallpegel zwischen 30 dB und 125 dB (130-dB-Impuls) zu erfassen und anzuzeigen, wobei auch eine Autorangefunktion zur Verfügung steht. Der Dynamikumfang jedes Messbereichs beträgt 50 dB mit 0,1 dB Auflösung. Neben der digitalen Anzeige steht auch eine zwanzigstufige Analog-Balkenanzeige mit 2,5 dB Auflösung je Teilstrich zur Verfügung.

Die Frequenzbewertung kann wahlweise nach Filterkurve A oder C erfolgen und für die Zeitbewertung stehen die Zeitkonstanten Fast (F), Slow (S) und Impuls (I) zur Verfügung.

Eine Max-Hold-Funktion bringt den maximal gemessenen Schallpegel ständig zur Anzeige. An Besonderheiten sind ein Analogausgang und eine serielle Schnittstelle vorhanden. Über den Ana-

logausgang ist das Gerät als Front-End einsetzbar und mit Hilfe der seriellen Schnittstelle können Messwerte zu einem PC übertragen und weiterverarbeitet werden. Dank Mikroprozessorsteuerung und einem großen LC-Display ist die Bedienung des Gerätes sehr übersichtlich und einfach. Die komplette Bedienung des Gerätes erfolgt über eine 8-Tasten-Folientastatur.

SPM 100, Komplettbausatz
31-471-34 € 79,-⁵⁰

SPM 100, Fertigerät
(lieferbar ab Februar 2003)
31-493-47 € 99,-⁵⁰

Bitte gleich mitbestellen:
9-V-Blockbatterie, Alkaline
31-458-97 € 2,-⁸⁵

Technische Daten: SPM 100

Erfassungsbereich:	30 dB - 125 dB (130-dB-Impuls)
Messbereiche:	30 dB - 70 dB, 50 dB - 100 dB, 80 dB - 130 dB
Genauigkeit:	± 1 dB
Auflösung:	0,1 dB, 2,5 dB bei Balkenanzeige
Bewertungsfilter:	A, C
Zeitkonstanten:	Slow, Fast, Impuls
Spannungsversorgung:	9-V-Blockbatterie
Abmessungen (B x H x T):	71 x 170 x 28 mm
• Analogausgang (AC, DC) • RS-232-Schnittstelle	
• Auto-Range-Funktion • Auto-Power-Off (deaktivierbar)	

1,3-GHz-Hand-Held-Frequenzzähler FC 500



Kompakter Frequenzzähler mit ausgezeichneten technischen Daten und großer funktioneller Ausstattung. Er vereint durch seine Mikroprozessorsteuerung die Ausstattung eines stationären Tischgerätes mit den Vorteilen eines mobilen Messgerätes.

FC 500	
Komplettbausatz	€ 67,- ⁵⁰
Fertigerät	€ 99,- ⁹⁵
12-V-Steckernetzteil, 300 mA	€ 4,- ⁰⁰
9-V-Blockbatterie	€ 2,- ⁹⁵

Technische Daten: FC 500

Eingänge:	0 Hz - 50 MHz/1 MΩ (50 mVeff) • 50 MHz - 1,3 GHz/50 Ω (50 mVeff) • 0 Hz - 50 MHz/TTL
Anzeige:	8-stelliges LC-Display
Messmöglichkeiten:	Frequenz, Periodendauer, pos. Pulsbreite, neg. Pulsbreite, Ereigniszählung
minimale Torzeit:	0,00 - 9,99 s
Spannungsversorgung:	9-V-Blockbatterie oder 12-V-Steckernetzteil/100 mA
Abmessungen:	71 x 172 x 28 mm

ESR-Messgerät ESR 1

Elko-Testgerät
Prüft Elkos im eingebauten Zustand



Dieser kleine nützliche Helfer erleichtert die Fehlersuche in modernen elektrischen Geräten, wie z.B. Fernsehgeräten, Monitoren, Videorecordern usw. Das Messgerät ermittelt den Ersatz-Serienvorstand (ESR) eines Elektrolyt-Kondensators - dies sogar im eingebauten Zustand.

Der ESR gibt z. B. Aufschluss über den Alterungszustand bzw. die „Qualität“ eines Elkos.

Speziell in Schaltnetzteilen altern Elkos, bedingt durch die hohe Schaltfrequenz bzw. hohe Arbeitstemperaturen, schneller als „normal“. Steigt der ESR eines zur Spannungsspeisung eingesetzten Kondensators über einen bestimmten Wert an, kann die Funktion des Schaltnetzteiles gestört werden.

Zusätzlich kann das ESR 1 auch zur Messung von ohmschen Widerständen bis 19,99 Ω verwendet werden. Das handliche Messgerät ist durch Batteriebetrieb (9-V-Blockbatterie, nicht im Lieferumfang) sehr gut auch im mobilen Service einsetzbar. Die Low-Bat-Anzeige warnt rechtzeitig vor erschöpfter Batterie.

Komplettbausatz inkl. Messleitungen
31-477-73 € 47,-⁵⁰

Bitte gleich mitbestellen:
9-V-Blockbatterie, Alkaline
31-458-97 € 2,-⁸⁵

Technische Daten: ESR 1

Messbereich:	0,01 bis 19,99 Ω
Genauigkeit:	± 5%
Sonstiges:	Low-Bat-Anzeige Auto-Power-Off
Spannungsversorgung:	9-V-Blockbatterie
Stromaufnahme:	8 mA
Abm. (B x H x T):	60 x 140 x 26 mm

Messtechnik



Digitalmultimeter MAS-345

messung. Zusätzlich verfügt dieses robuste Multimeter über einen akustischen Durchgangsprüfer, Diodentest und Transistorverstärkungsmessung. Die Messwertdarstellung erfolgt auf einem kontrastreichen LC-Display mit 4000 Digit Anzeigefeld und Einblendung der Einheiten sowie schnellem Bargraph und zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung, die durch eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung stets gute Ablesbarkeit gewährleistet. Über die integrierte, optisch vom PC potentialgetrennte RS-232-Schnittstelle lassen sich Messdaten zum PC übertragen und mit der komfortablen Windows-Software darstellen, analysieren, abspeichern und ausdrucken. Die Software beinhaltet verschiedene Funktionen, wie Abbildung des Multimeter-Displays, Scope-Darstellung, Prozentalanzeige, Bargraph-Anzeige, Tabellenform mit Datum/Uhrzeit/Wert/etc., Eingabe von Alarmwerten, usw.

Das MAS-345 ist in einem robusten, handlichen Gehäuse mit Aufsteller für 2 verschiedene Ablesewinkel untergebracht. Das zusätzliche Holster schützt das Gerät vor Umwelteinflüssen und verfügt über eine praktische Aufhänge-schlaufe und einen ausklappbaren Aufsteller. Das MAS-345 erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß IEC 1010-1 CAT II 1000 V, zum umfangreichen Lieferumfang gehören Multimeter, Messleitungen, Holster, RS-232-Kabel, Software, Temperaturfühler (Perlenform), Batterie, stabile Bereitschaftstasche und Bedienungsanleitung.

31-459-88 € 59,95

Das MAS-345 ist mit allen wichtigen Messfunktionen ausgestattet und bietet neben den Standardmessfunktionen sinnvolle Besonderheiten, wie automatische/manuelle Bereichswahl, schneller Bargraph (Quasianaloganzeige), Displaybeleuchtung, Temperaturmessung und RS-232-Schnittstelle.

Zu den Grundmessfunktionen des MAS-345 gehören Gleich- und Wechselspannungs-, Gleich- und Wechselstrom-, Widerstands-, Kapazitäts-, Temperatur-

Technische Daten: MAS-345

Gleichspannung:	4/40V/400/1000V/0,5%*
Wechselspannung:	4/40/400/750V/1,2%*, 40Hz-400Hz
Eingangswiderstand:	10MΩ
Gleichstrom:	4/400mA/10A/1,2%*
Wechselstrom:	4/400mA/10A/1,5%*, 40-400Hz
Widerstand:	400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ/1,2%*
Kapazität:	4/400nF/4%*
Temperatur:	0 bis 750°C; 3%
Akustischer Durchgangsprüfer:	< 30 Ω
Diodentest:	max. 3 V, 25 uA
Transistor-test:	Uce = 3V, Ib = 10 uA
Batterien:	9-V-Block
Abmaße (B x H x T):	78 x 186 x 35 mm ohne Holster
Gewicht:	300 g inkl. Batterie

* Grundgenauigkeit

Thyristor-/Triac-Tester



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	12 V / AC
Stromaufnahme:	130 mA
Abmessungen:	60 x 34 mm

Betrieb des Testers erfolgt mit 12 V Wechselspannung.

Thyristor-/Triac-Tester TT 100

Komplettbausatz

31-521-65 € 4,35

20-MHz-DDS-Board



Das neue 20-MHz-DDS-Board erzeugt Sinus- und Rechtecksignale im Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 20 MHz. Durch das DDS-Verfahren ergeben sich sowohl eine ausgezeichnete Signalqualität (hoher Nebenwellenabstand) als auch sehr kleine Frequenz-Einstellschritte von 0,1 Hz (im Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 10 MHz).

Die Frequenzanzeige erfolgt über ein 8-stelliges LC-Display, per Inkrementalgeber und Taster lässt sich zur Frequenzeinstellung jede der 8 Stellen anwählen und verändern.

Das DDS-Board kann aufgrund verschiedener Anzeigemodi und der sehr feinen Frequenzeinstellschritte ebenfalls als Zeitbasis für weiterführende Anwendungen verwendet werden, wie Kurzwellenempfänger, PLL-Systeme, usw. Um z.B. als Zeitbasis für einen Kurzwellenempfänger zu dienen, kann ein Faktor für eine PLL programmiert werden (der Lokaloszillator schwingt dann um diesen Faktor höher). Weiterhin ist ein Offset zur Anzeige addier- oder subtrahierbar, um die Zwischenfrequenz mit einzubeziehen. Das DDS-Board zeigt dann direkt die Empfangsfrequenz an und der Empfänger lässt sich in sehr feinen

Schritten abstimmen. In diesem Fall wird lediglich das Rechteck-Ausgangssignal benötigt, sodass auf die Sinus-Endstufe (IC AD811) verzichtet werden kann. Weiterhin ist es mit dem DDS-Board durch Einbau in ein Gehäuse (zusammen mit einem geeigneten Netzteil) möglich, auf einfache Weise einen hochwertigen Sinus-/Rechteckgenerator aufzubauen. Durch die direkte Erzeugung des Sinus-Ausgangssignals per D/A-Wandler mit 50 MS/s beträgt der Nebenwellenabstand im Bereich bis 10 MHz mindestens 50 dB.

Zusätzlich steht eine integrierte Wobelfunktion für Frequenzganguntersuchungen zur Verfügung. Dabei sind Start-, Stop- und Wobelfrequenz einstellbar. Über die Save-/Recall-Funktion lassen sich 10 Frequenzen speichern und wieder abrufen.

Komplettbausatz DDS-Board
(ohne Sinus-Endstufe AD 811)

31-471-38 € 59,50

Sinus-Endstufe AD 811
(wird für den Sinus-Ausgang benötigt)
31-352-70 € 14,50

Technische Daten: DDS-Board

Frequenzbereich:	0,1 Hz bis 20 MHz
Anzeige:	8-stellig
Auflösung:	0,1 Hz bis 10 MHz, ab 10 MHz: 1 Hz
Genauigkeit:	50 ppm, kalibrierbar
Einstellung:	per Inkrementalgeber
Sinus-Ausgangsspannung:	2,5 V _{ss} an 50 Ω
Nebenwellenabstand:	ca. 50 dB bis 10 MHz
Rechteck-Ausgangsspannung:	5 V _{ss} an 50 Ω (TTL)
Spannungsversorgung:	+7 bis 12 V/100 mA und -7 bis -12 V/100 mA
Abmessungen:	156 x 65 mm

Leitungs-Polaritätstester LP 1



Lautsprecherleitungen etc.), kein Problem mehr. Am einen Ende des Kabels wird eine Diode über 2 Krokodilklemmen mit zwei beliebigen Leitungen (Adern) verbunden. Mit Hilfe des LP 1 lassen sich am anderen Ende des Kabels diese beiden Leitungen einwandfrei identifizieren. Über zwei Leuchtdioden werden die richtige Polarität, invertierte Polarität oder ein Kurzschluss angezeigt. Der LP 1 ist in einem kleinen Gehäuse untergebracht, die Spannungsversorgung erfolgt über 2 Knopfzellen. Mit AutoPowerOff-Funktion. Spannungsversorgung 3 V (2 Knopfzellen LR 44). Stromaufnahme max. 5 mA. Abm. 70 x 40 x 16 mm.

LP 1 Komplettbausatz

31-471-40 € 18,95

osziFOX




Das neue osziFOX mit 20 MS/s und 5-MHz-Analogbandbreite eignet sich für vielfältige Messaufgaben im Service-, Entwicklungs-, Labor- und Hobbybereich.

Durch das handliche Stiftgehäuse mit integriertem, hinterleuchtetem Display vereinfachen sich die Messungen, da der Messwert unmittelbar am Messpunkt ablesbar ist und so das lästige Hin- und Herdücken zwischen Prüfspitze und Oszilloskop entfällt. Features:

- Analogband-

- breite 5 MHz • Abtastrate max. 20 MS/s
- kompakte Abm. (165 x 33 x 19 mm)
- RS-232-Schnittstelle zur detaillierten Messignaldarstellung am PC
- Trigger: ±intern, ±extern, Auto, Freilauf und Single Shot, Level einstellbar
- Y-Koeffizienten: 1,10,100 V/Div
- Kopplung: AC/DC/GND
- X-Koeffizienten: 50 ns bis 2 ms/Div, 1/2/5-Teilung
- Voltmeterfunktion
- Display: 16 x 64 Punkte
- Spannungsversorgung: 9 bis 15 V DC/12 mA bzw. 85 mA mit Displaybeleuchtung (z.B. aus der Schaltung selbst oder durch zus. Netzteil) • IEC1010 • Made in Germany
- Lieferumfang: osziFOX, RS-232-Kabel, Windows-Software, Versorgungsleitung mit 2 Krokoklemmen, Masseleitung, Triggerleitung (ext.).

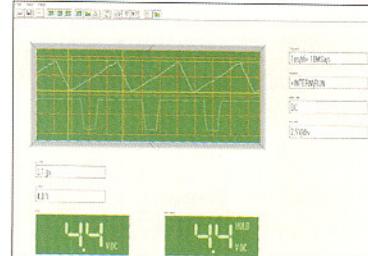

Batteriepack (für 9-V-Batterie, bis 8 h Betrieb)

31-480-32 € 19,-⁵⁰

Steckernetzteil (230 VAC)

31-480-33 € 11,-⁵⁰

Gummiholster

31-480-34 € 19,-⁵⁰

Palm-Software inkl. RS-232-Kabel

31-480-35 € 22,-⁹⁰

PC-Digital-Speicheroszilloskop PCS100/K8031



Das neue 1-Kanal-PC-Digital-Speicheroszilloskop PCS100 bietet 12 MHz Analogbandbreite und eine Echtzeit-Abtastrate von max. 32 MS/s.

Die Signaldarstellung erfolgt per PC, der optisch isoliert über die Parallelschnittstelle an das Oszilloskop angeschlossen wird. Mit Hilfe der umfangreichen Software sind weitreichende Messungen möglich, neben der Oszilloskopfunktion bietet das PCS100 weiterhin eine Spektrum-Analyse- und eine Transientenrecorder-Funktion. Im Oszilloskopmodus stellt die Software alle Standard-Oszilloskopfunktionen zur Verfügung, die Bedienung erfolgt wie bei einem normalen Oszilloskop. Mit Hilfe der Cursoren sind detaillierte Signalauswertungen möglich, die Autoset-Funktion wählt automatisch die Messparameter. Weiterhin lassen sich die dargestellten Signalformen speichern und drucken.

Mit dem Spektrum-Analyser ist die spektrale Zusammensetzung des Eingangssignals bis max. 16 MHz darstellbar, z.B. um ein Sinussignal auf Harmonische zu untersuchen oder Filtersysteme

zu bewerten. Der Transientenrecorder kann Signale über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr aufzeichnen, speichern und analysieren.

Das PCS100 wird mit einem Steckernetzteil (9 - 10 VDC/500 mA) versorgt. Die beiliegende Windows-Software ist unter 95/98/NT/2000 lauffähig, zum Lieferumfang gehören Anleitung und Software, Abmaße: 230 x 165 x 45 mm. Das PCS100 ist auch als kostengünstiger Bausatz K8031 verfügbar.

**Digital-Speicher-
oszilloskop PCS100**

€ 179,-
31-480-19


**Bausatz
Digital-Speicher-
oszilloskop K8031**

€ 129,-
31-441-87

Passendes Steckernetzteil
31-223-06 € 6,-

Vollisolierter Tastkopf 10:1/1:1/60 MHz
31-458-98 € 14,-⁹⁵

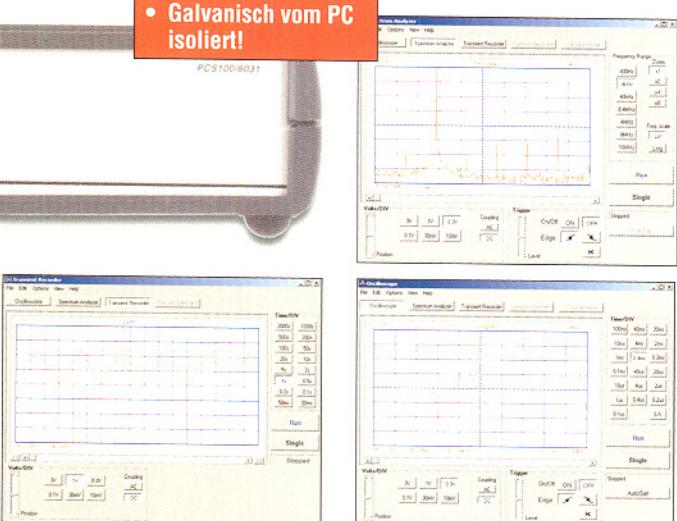- Auch als Bausatz!
- Galvanisch vom PC isoliert!



Technische Daten: PCS100/K8031

Oszilloskop


Bandbreite: 12 MHz
Eingangsimpedanz: ... 1 MΩ II 30 pF
Abtastrate: 32 MS/s max.
Y-Ablenkung: 10 mV bis 3 V/Div
X-Ablenkung: 100 ns bis 100 ms/Div
Trigger: CH1, Freilauf
Triggerflanke: pos., neg., Level variabel

Spektrumanalysator
Frequenzbereich: 0/400 Hz/16 MHz

Maßstab: linear oder logarithmisch
Sonstiges: Zoomfunktion

Transientenrecorder

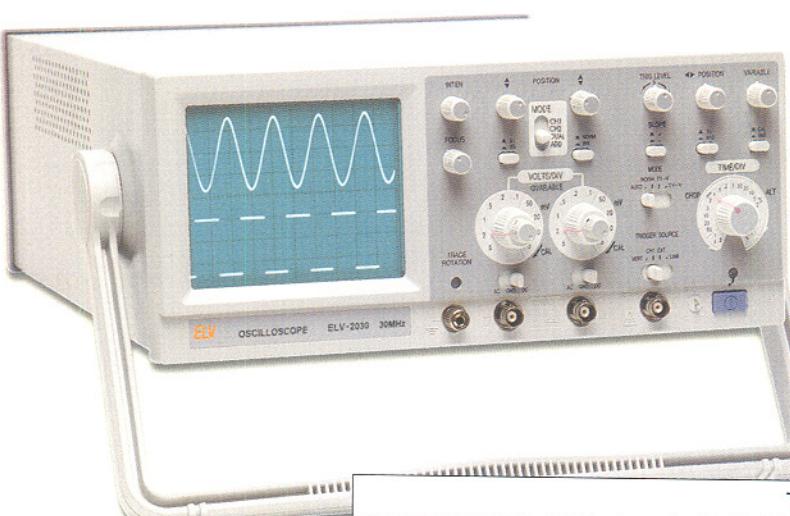Zeitmaßstab: 20 ms/Div bis 2000 s/Div
Max. Aufnahmezeit: 9,4 h/Schirm
bis über 1 Jahr
Max. Abtastrate: 100/s
Cursoren: Amplitude und Zeit
Sonstiges: Zoomfunktion, Aufnahme und Abbildung von Bildschirmen



Das 30-MHz-2-Kanal-Oszilloskop ELV-2030 bietet leistungsfähige Oszilloskoptechnik zum besonders günstigen Einstiegspreis. Durch die ausgereifte und zuverlässige Technik sowie das einfache Handling eignet sich das ELV-2030 vorrangig für den Einsatz im Labor-, Service-, Ausbildungs- und Hobbybereich.

Für eine klare Signaldarstellung und hohen Ablesekomfort, auch bei kleinen Signalen und hohen Frequenzen, sorgt die 8 x 10 cm Innenraster-

teröhre, die stets ein helles und scharfes Bild gewährleistet.

Dank der übersichtlichen und nach klaren Funktionseinheiten aufgeteilten Frontplatte ist die Bedienung des ELV-2030 schnell und einfach möglich. Mit dem integrierten Kalibrator kann stets die Übertragungsqualität von der Tastspitze bis zum Bildschirm überprüft werden.

Hervorzuheben sind weiterhin die empfindlichen Y-Verstärker mit einem maximalen Ablenkkoefizienten von 1 mV/DIV, die zusätzlichen TV-Triggermöglichkeiten der jitterfreien Triggerschaltung sowie Z-Modulationseingang und Frequenzzählerausgang (CH1).

Passende Tastköpfe finden Sie im ELV-Hauptkatalog auf der Katalogseite 594.

Technische Daten:

Bandbreite: 30 MHz, Y-Ablenkung: 1 mV bis 5 V/DIV (1 mV mit Dehnung x5), Feinregler 2.5:1, Genauigkeit: 3 %, Eingangsimpedanz: 1 MΩ II 30 pF, Kopplung: DC, AC, GND, max. Eingangsspannung: 400 V (DC+AC-Spitze), Betrieb: CH1 und/oder CH2, ±CH2, XY, X-Ablenkung: 0,2 s bis 20 ns/DIV (20 ns mit Dehnung x10), Feinregler 2.5:1, Genauigkeit: 3 %, Triggerbetriebsarten: auto, norm, TV-H, TV-V, Flanke: +/-, Triggerquellen: CH1, dual alt, Netz, ext., Kopplung: AC, Trigger-Schwelle: 5 mm (< 2 MHz), Abmaße (H x B x T)/Gewicht: 132 x 316 x 410 mm/7,8 kg

€ 349,-
31-401-41

Stromversorgung


Die Kapazitäten - 1800-mAh-NiMH-Akkupack

Hochleistungs-NiMH-Akkupack zum Superpreis!

4 Stück
€ 8,95

4 Mignonzellen 1800 mAh in hoher Fertigungsqualität, die richtige Power-Bestückung für Digitalkameras, Spielzeug, Modellbau und andere Anwendungen, die „richtig Strom ziehen“.

Akkupack (4 Stück)
31-455-75 € 8,95

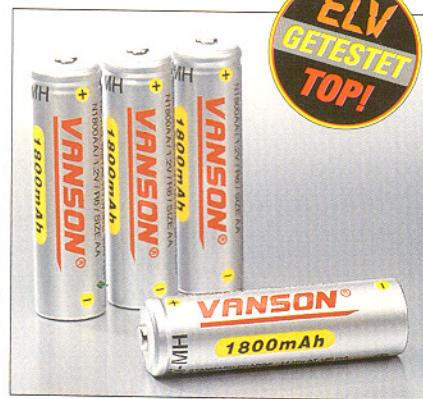

2000-mAh-NiMH-Akkupack

4 Stück
€ 12,95

Das Hochleistungs-Akkupack zum Superpreis!

4 Mignonzellen je 1,2 V/2000 mAh für alle stromintensiven Anwendungen.

2000-mAh-NiMH-Akkupack (4 Stück)
31-494-16 € 12,95



Sie sparen 18% gegenüber dem Einzelkauf!

NiMH-Power-Akku 2000 mAh

Hochleistungs-Akkus mit besonders hoher Kapazität für Anwendungen wie Digitalkameras, tragbare Geräte mit Bildschirmen, kleine Modellfahrzeuge, tragbare Funkgeräte usw. Schnellaufklappbar, bis zu 2,0-A-Ladestrom.

Hochleistungs-Akku
Mignon 1,2 V, 2000 mAh
31-480-48 € 3,85

Power pur - 2100 mAh

Die durchbrechen eine neue Kapazitätsgrenze für Mignon-Akkus! 2100 mAh sind die richtige Antwort auf den Stromhunger von Digitalkameras, Spielzeug und anderen tragbaren Geräten. (Lieferbar Mitte Jan. 03).

Hochleistungs-NiMH-Akku Mignon 1,2 V,
2100 mAh
31-494-52 € 4,25



Rayovac - aufladbare Alkali-Mangan-Batterien

Die richtige Batterie, wenn Sie die ökonomische Kombination aus voller 1,5-V-Spannung und mehrfacher Aufladbarkeit benötigen.

Die hochleistungsfähigen Batterien können mit den passenden Ladegeräten bis zu 100 x nachgeladen werden - eine enorme Ersparnis gegenüber dem Nachkauf von normalen Batterien!

Natürlich weisen auch die Rayovac-Zellen die sonstigen Vorteile von wiederaufladbaren Alkaline-Batteriesystemen auf: nahezu keine Selbstentladung auch bei langer Lagerung, kein Memory-Effekt, keine Erstladung erforderlich (daher sofort benutzbar). Da sie die volle Zellenspannung von 1,5 V zur Verfügung stellen, sind sie in allen Applikationen einsetzbar, die unbedingt 1,5 V Zellenspannung benötigen.

Die Rayovac-Zellen dürfen nur in den dafür vorgesehenen Ladegeräten, keinesfalls in normalen Akku-Ladegeräten, geladen werden.



Typ:	Micro	Mignon	Baby	Mono
Best.Nr.:	31-483-03	31-483-04	31-483-05	31-483-06
Anfangs-Kapazität (mAh):	840	1900	5000	10900
Verpackungseinheit:	4 Stck.	4 Stck.	2 Stck.	2 Stck.
€:	7,95	7,95	7,95	7,95

Akku-Ri-Messgerät RIM 1000



Spezial-Messleitungen mit federnd gelagerten Messspitzen.

spannungen bis zu 30 V zu testen. Die Messbereichswahl erfolgt automatisch. Die Messwertfassung wird als 4-Leitermessung durchgeführt, federnde Messspitzen erlauben eine sichere Kontaktierung des Akkus. Batterien finden Sie im Hauptkatalog 2003 auf Seite 529.

Komplettbausatz
31-471-35 € 69,50

Fertigerät
31-523-38 € 79,50

Messmöglichkeiten:	
Akku-Innenwiderstand: 0,1 mΩ - 9.999 Ω
Akku-Spannung: 0 - 30 V
Entlade-Stromimpuls: 1 A - 20 A
Spannungsversorgung: 9-V-Blockbatterie
Abm. (B x H x T):	71 x 172 x 28 mm

Hochleistungs-Batterien im günstigen Vorratspack

Die günstigen Rayovac-Batterie-ProPacks enthalten nicht nur einen guten Vorrat an leistungsfähigen Maximum-Alkaline-Batterien, die lange lagerfähig sind (bis 2006). Der immer wieder verschließbare und wieder befüllbare, transparente Vorratsbehälter zeigt auch auf einen Blick, ob noch genügend Batterien vorhanden sind.



Alkaline-Maximum-Batteriepacks:	
Baby (C), 12er	
31-459-73 € 11,95	
Mono (D), 12er	
31-459-74 € 18,95	
9-V-Block, 8er	
31-459-72 € 12,95	
31-459-75 € 18,95	

Micro-/Mignon-Schnell-Lader ACL 62



Mikrocontrollergesteuerte Schnell-Ladung, Defekterkennung, Einzel-Katja-Überwachung, Verpol- und Überladeschutz (ohne Akkus).

31-321-77 € 19,95

Power Set
bestehend aus ACL 62 Ladegerät und 4 x AC 1800 Mignon

31-417-79 € 29,95

Ladetechnik auf höchstem Niveau - die neue ALC-Serie von ELV

Die neuen Ladegeräte ALC 1000, 1000 Expert und 2000 Expert ermöglichen das komfortable, mikroprozessorgesteuerte Schnellladen von NiCd- und NiMH-Akkus sowie von wieder aufladbaren 1,5-V-Alkali-Mangan-Akkus (RAM). Besonderer Wert wurde dabei auf die schonende und leistungsfähige Akkupflege und auf einfachste Bedienung gelegt. 6 unterschiedliche Ladeprogramme (ALC 1000: 3 Programme) sorgen dabei für eine lange Akku-Lebensdauer. Jeder Ladeschacht wird separat überwacht und gesteuert. Nach jedem Ladevorgang geht das Gerät auf Erhaltungsladen über, sodass die Akkus stets voll geladen zur Verfügung stehen.

ALC 1000

Funktionen: Laden, Entladen, Entladen/Laden. 5 Ladeschächte für Rundzellen von Micro bis D-Zelle, einer davon für 9-V-Block-Akku. LC-Status-Anzeige mit zusätzlicher Anzeige von Spannung, Strom und entladener Kapazität, für jeden Ladeschacht wählbar.

31-384-06 € 79,-

ALC 1000 Expert ►

Funktionen: Laden, Entladen, Entladen/Laden, Auffrischen, Zyklus regenerieren und Test. 5 Ladeschächte für Rundzellen von Micro bis D-Zelle, einer davon für 9-V-Block-Akku. LC-Status-Anzeige mit zusätzlicher Anzeige von Spannung, Strom und entladener Kapazität, für jeden Ladeschacht wählbar.

31-384-09 € 99,-



ALC 2000 Expert ►


Wie ALC 1000 Expert, jedoch mit 10 Ladeschächten, davon 2 auch für 9-V-Block nutzbar. Verfügt über einen zusätzlichen Lüfter und einen Programmschritt „Schonladung“.

31-384-08 € 159,-



Ausführliche Beschreibungen finden Sie im ELV Hauptkatalog 2003 auf den Seiten 537 bis 539.

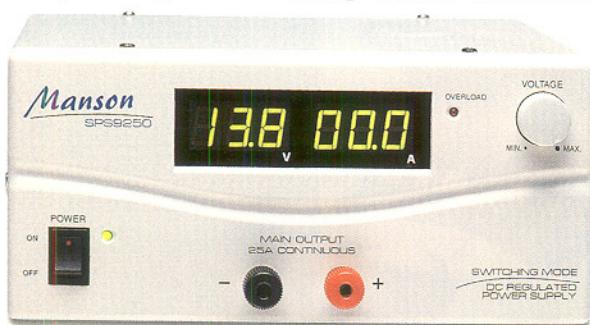Bis 40 A, 3-15 V, nur max. 3,5 kg - Power-Schaltnetzteile SPS 9250/9400



Moderne Schaltnetzteiltechnik macht es möglich - diese Hochleistungsnetzteile liefern eine einstellbare Spannung zwischen 3 und 15 V, geben dabei bis zu 40 A ab und das mit nur einem Gewicht von 3 bis 3,5 kg! Damit präsentieren sich die kompakten

Netzteile als hervorragender Begleiter für mobile Einsätze, etwa von Funkamateuren (Expeditionen), für das Testen von Car-HiFi-Anlagen usw. Mit ihrer designierten Front passen sich die Netzteile auch angenehm anderen Umgebungen an. Aber auch als leistungsfähiges La-

bornetzgerät sind die Schaltnetzteile geeignet, eröffnen sie doch für stromintensive Anwendungen ganz neue Möglichkeiten der Spannungsversorgung. Die Ausgangsspannung ist im Bereich von 3 bis 15 V einstellbar (zusätzlich kann das SPS 9400 fest auf die gängige Bordnetzspannung 13,8 V eingestellt werden). Die eingestellte Ausgangsspannung und der Laststrom sind auf großen LED-Anzeigen bequem ablesbar. Schutz-

schaltungen gegen Überlast, Kurzschluss und zu hohe Temperatur der Endstufen (mit Anzeige) verhindern Schäden bei Überlastung.

Schaltnetzteil SPS 9250

31-439-01 € 149,-

40-A-Schaltnetzteil SPS 9400

Mit Zwangskühlung durch integrierten Lüfter,

31-416-35 € 179,-

Technische Daten


SPS 9250

Betriebsspannung:	230 V/50 Hz
Ausgangsspannung:	3-15 V
Ausgangstrom:	max. 25 A
Restwelligkeit:	max. 5 mV eff
Netzspannungsausregelung:	50 mV
Lastausregelung:	200 mV
Abm. (BxHxT):	220 x 110 x 230 mm
Gewicht:	ca. 3 kg

SPS 9400

Betriebsspannung:	230 V/50 Hz
Ausgangsspannung:	3-15 V/13,8 V
Ausgangstrom:	max. 40 A
Restwelligkeit:	max. 20 mV eff
Netzspannungsausregelung:	80 mV
Lastausregelung:	230 mV
Abm. (BxHxT):	220 x 110 x 300 mm
Gewicht:	ca. 3,5 kg

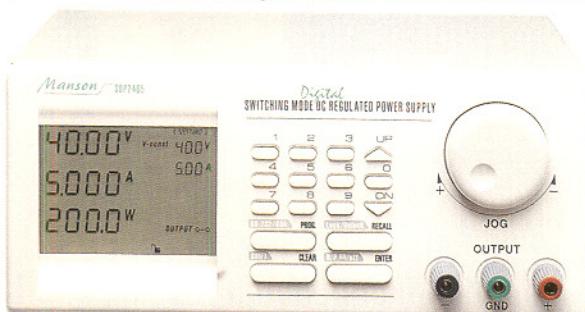Programmierbares Mikroprozessor-Schaltnetzteil SDP 2405 mit PC-Schnittstelle: 1-40 V/0-5 A



Das Power-Schaltnetzteil ist entweder direkt über die Tastatur-/Drehgeber-Kombination direkt oder per RS-232-/485-PC-Schnittstelle programmierbar. Über die RS-485-Schnittstelle sind bis zu 32 dieser Netzgeräte von einem PC aus steuerbar.

Das Netzgerät mit großem LC-Display (zeigt Spannungs- und Strom-Vorgaben, aktuelle Werte und Statusangaben) erlaubt die Vorprogrammierung von bis zu 9 kompletten User-Einstellungen und einer Programmablaufsequenz von bis zu 10 Schritten für Testabläufe (manuell oder zeitgesteuert). Spannungs-, Strom- und Zeitintervalleinstellungen). Wahlweise ist Konstantspannungs- oder -strom-Betrieb möglich. Eine Kalibrierungsfunktion ist ebenso integriert wie Schutzaufschaltungen gegen Überlast, Kurzschluss und Ausgangsüberspannung. Die mitgelieferte PC-Software erlaubt neben der Fernprogrammierung auch das Aufzeichnen der Daten und die

Steuerung von Zeitabläufen. Inkl. Datenkabel und Software.

Schaltnetzteil SDP 2405

31-458-61 € 399,-

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
Ausgangsspannung: 0-40 V
Ausgangstrom: 0-5 A
Restwelligkeit: 25 mV eff
Netzspannungsausregelung: 50 mV
Lastausregelung: 0,5% + 100 mV
Abm. (BxHxT):	193 x 98 x 215 mm
Gewicht:	ca. 3 kg
PC-Schnittstelle:	RS 232/485

Werkstatt

Für alle Fälle - 100-tlg. Sicherheits-Bit-Satz

Die unentbehrliche Ausrüstung für Elektroniker, Mechaniker, Elektrotechniker, mit zahlreichen Spezialbits für Sicherheitsschrauben.

Inhalt der Kunststoffkassette:

- Je 1 x Kreuzschlitz-Bit Gr. 0-1-3
- 5 x Kreuzschlitz-Bits Gr. 2
- Je 1 x Pozidrive-Bit Gr. 0-1-3
- 5 x Pozidrive-Bits Gr. 2
- 4 x Vierkant-Bits Gr. 0-1-2-3
- 9 x Flachschlitz-Bits Gr. 3-4-4,5-5-5,5-6-6, 5-7-8 mm
- 4 x Spanner-Bits 4-6-8-10 mm
- 9 x Keilprofil-Bits T8-10-15-20-25-27-30-40-45
- 3 x Bits TORQ-Set Gr. 6-8-10
- 9 x Keilprofil-Bits mit Loch (Hexagon)

T8-10-15-20-25-27-30-35-40



	TORX		TORQ
	TORX SAFETY		Innen-Vielzahn
	POZIDRIVE		Innen-Vierkant
	Philips		Innen-Sechsckant
	Schlitz		Innen-Sechsckant Safety
	Schlitzmutter (Spanner)		Klammer
	Tri Wing		

- 3 x Tri Wings Gr. 1-2-3
- 3 x Klammer-Bits Gr. 1-2-3
- 9 x Innen-Sechsckant-Bits 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8
- 10 x Innen-Sechsckant-Bits 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4"
- 3 x Vielzahn-Bits M5-6-8
- 6 x Sechsckant-Bits mit Loch 2-2,5-3-4-5-6
- 6 x Sechsckant-Bits mit Loch 5/32-9/64-1/8-7/64-3/32-5/64"
- 1 Magnet-Bithalter
- 1 Hakenendreh-Aufnahme
- 2 Adapter, 1 Verlängerung

100-tlg. Sicherheits-Bit-Satz
31-440-30 € 15,95

Sauber und schnell entgraten - Entgratwerkzeuge



Entgrater-Set B

Komplett-Set für leichte Entgrater-Arbeiten (Löcher ab Ø 3 mm) mit Klingenhalter, der das Einsetzen der Klinge entweder axial oder seitlich ermöglicht. Set mit Handgriff, Klingenhalter und zwei Klingen B 10/B 20.

31-482-26 € 9,50

Mit diesen Universal-Entgratern ist das Entgraten von Löchern, Nuten, Ausschnitten und Kanten nicht nur ein Kinderspiel, sondern gelingt auch sehr sauber, ohne weitere Nacharbeit. Für die verschiedenen Anwendungen werden diverse passende Klingen mitgeliefert.

Der stabile und ergonomische Griff ermöglicht das sichere und genaue Führen der Entgrater-Klinge.

Einsatzbeispiele für die Klingen:

B 10 - HSS-Klinge für Materialien wie Aluminium, Stahl, Kunststoffe, Kupfer mit Spiral-Span.

31-482-23 € 1,35

B 20 - Für Messing, Gusseisen und andere Materialien mit Pulverspan. So-wohl gegen als im Uhrzeigersinn ein-setzbar.

31-482-24 € 1,35



Einsatzbeispiele für die Klingen:

E 100 - Für Materialien wie Aluminium, Stahl, Kunststoffe, Kupfer mit Spiral-Span.

31-482-27 € 1,55

E 200 - Für Messing, Gusseisen und andere Materialien mit Pulverspan. So-wohl gegen als im Uhrzeigersinn ein-setzbar.

31-482-28 € 1,55

E 300 - Trägt gleichzeitig Innen- und Außenspan bei Löchern (bis 4 mm Ma-terialstärke) in Stahl oder Kunststoff ab.

31-482-29 € 1,55

Entgrater-Set E

Das Entgrater-Set für den schweren Ein-satz (Löcher ab Ø 4 mm). Mit ausziehba-rem Klingenhalter für das Heran-kommen an schwer zugängliche Stellen. Set mit Handgriff, Klingenhalter und drei Klingen E 100/200/300.

31-482-25 € 12,50

16-teiliger Bit-Satz „Extra lang“

Damit kommen Sie auch in den tiefsten Schraubenschächten!

Professioneller Bit-Satz mit extra lan-gem Schaft (Gesamtlänge 150 mm) zum einfachen Erreichen auch sehr tieflie-gender bzw. schwer zugänglicher Schrauben, z. B. in Gehäusen oder Geräten.




Der Satz besteht aus 15 Bits und einem stabilen Kunststoff-Aufbewahrungskas-ten:


- 4 x Flachschlitz-Bit 4-5-6-7 mm
- 3 x Kreuzschlitz-Bit PH1-2-3
- 3 x Pozidrive-Bit Pz 1-2-3
- 5 x Innen-Vielzahn-Bit T15-20-25-30-40

Hochwertige Ausführung in Chrom-Va-nadium-Stahl.

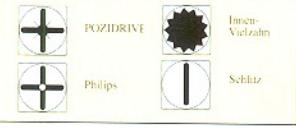16-tlg. Bit-Satz „Extra lang“
31-494-49 € 12,95



Bohrfuttereinsatz für Nüsse

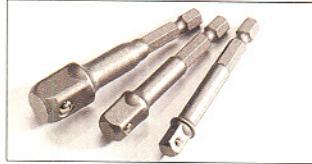

So machen Sie Ihre normale Bohrmaschine zum Kraftschrauber mit Schlüsselformen zwischen 4 und 22 mm. Das 3-teilige Set enthält 1 Einsatz 1/4" für Nüsse 4-13 mm, 1 Einsatz 3/8" für Nüsse 8-22 mm und 1 Einsatz 1/2" für Nüsse 16-22 mm.
31-416-24 € 4,95


Oberfräzersatz 12-tlg.



12-teiliger Hartmetall-Fräzersatz mit je 1 x Rundfräser 12,7 und 22 mm, 1 x Zinkenfräser 12,7 mm, je 1 x Nutfräser 6-12-12,7-16 mm, je 1 x Viertelstabfrä-ser 22 und 28,6 mm, 1 x V-Nutfräser 12,7 mm, 1 x Profilfräser 25 mm, 1 x Kegelfräser 30 mm. Lieferung im Holz-kasten.

Oberfräzersatz, Schaft 6 mm
31-438-46 € 49,- € 19,95

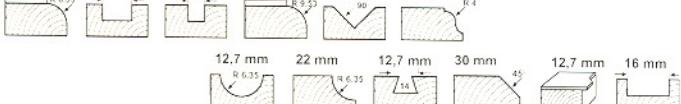Oberfräzersatz, Schaft 8 mm
31-438-47 € 49,- € 19,95



Superhart - Kobaltbohrer

Der mit Kobalt beschichtete Bohrer er-reicht eine extrem hohe Härte zwischen HRC 66 und 67 und ist damit beson-ders für das Bohren sehr harter Materialien wie Edelstahl geeignet. Die speziell ge-formte Schneide sichert exakte Bohrun-gen. Die Kobaltbeschichtung ermöglicht nicht nur eine sehr hohe Standzeit des Bohrs, auch die Eigenerwärmung fällt geringer aus.




6-teiliges Set bestehend aus den Grö-ßen 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm und 8 mm.

31-481-73 € 13,95

Rundkabel-Multi-Stripper



- Entmanteln
- Abisolieren
- Schneiden

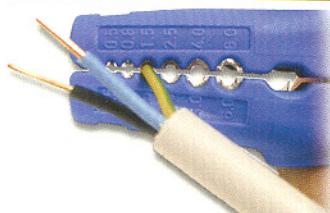

Universal-Entmanteler/Abisolierer/Schneider für Rundkabel zwischen 8 und 13 mm Durchmesser, z. B. NYM 3x1.5 mm² bis 5x2.5 mm². Der Entmanteler erlaubt Rund- und Längsschnitt sowie bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen, z. B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- oder Verteilerdosen usw. Daneben können alle gängigen flexiblen Leiter in den Bereichen 0,5/0,75/1,5/2,5/4,0 und

6,0 mm² abisiert werden. Und schließlich ist ein kräftiger Seitenschneider integriert, der flexible Leiter bis 6 mm² und starre bis 4 mm² schneidet.

31-494-25 €18,95

Leitungs-Zuordnungs-Tester LZT 24



das die zu testenden Leitungen zuordnet, ohne dass eine zusätzliche Bezugslleitung (Masse) erforderlich ist.

Ein solches Gerät ist der ELV-Leitungs-Zuordnungs-Tester LZT 24, der die bequeme Zuordnung von bis zu 24 Leitungen eines Kabels in einem Arbeitsgang, ohne Hilfsperson und weitere technische Mittel erlaubt.

Man kann bequem bis zu 24 Adern (mind. 2 sind notwendig) am einen Ende der Leitung an den Sender anschließen und braucht dann am anderen Ende der Leitung nur noch die Zuordnung der einzelnen Adern auf dem Empfänger-Display abzulesen. Abm. Sender (B x H x T): 60 x 140 x 25 mm; Abm. Empfänger (B x H x T): 41 x 54 x 11 mm.

Fertigerät inkl. Batterien
31-355-81 €49,50

Das Verlegen und richtige Beschalten vielerdriger Leitungen und Kabel kann zum Problem werden, wenn sich Anfang und Ende der Leitung weit auseinander, etwa in verschiedenen Räumen, befinden.

Hier hilft ein intelligentes Testgerät,



Elektroniker-Werkzeug-Set „Profi“

Großer Werkzeugsatz in stabilem Metallkoffer mit herausnehmbaren Einlagen und flexiblen Fächern.


Inhalt:

Reinigungsbürste · Kreuzschlitzschraubendreher Größe: 0 x 75, 1 x 75, 1 x 150, 2 x 100, 2 x 200 mm · Vergaserschraubendreher: 6 x 38 mm · Schlitzschraubendreher: 3,2 x 75, 5 x 75, 6 x 100 mm · Innensechskantschraubendreher 5/6 mm · Torx-Schraubendreher mit Bits T10/15 · Präzisionsschraubendrehersatz: Schlitz 2,4 x 75, 3,0 x 100, 3,8 x 150; Kreuzschlitz: 2,4 x 75 (0), 3,0 x 100 (1), 3,8 x 100 (1) · Crimpzange · 10 Gabel-/Ringschlüssel 4-11 mm · Entlüftungspumpe · 5 Zangen: Seitenschneider, Telefonzange, Flachzange gerade,

Spitzzange gerade/gekröpft · Rollgabelschlüssel · Schere · Kreuzpinzette · Cutter · Federampinzipette · Lackkratzer · Lötzinn · Innensechskantschlüsselsatz 7-teilig (1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5) · Mini-Staubsauger mit Düsen · Digitalmultimeter mit Messleitungen · Lötkolbenständer mit temperaturisoliertem Halter · Computer-Reinigungsspray · Reinigungsflüssigkeit für Audio-/Videoreinigungskassetten · Isolierband · Kleinteilebox, doppelseitig · Schraubstock 50 mm · Platinenbesteck mit Bürste, Kratzern, Hebern · 5-tlg. Nadelfellen-Set · Antistatik-Armband.

Elektronik-Werkzeug-Set „Profi“
31-401-60 €169,-

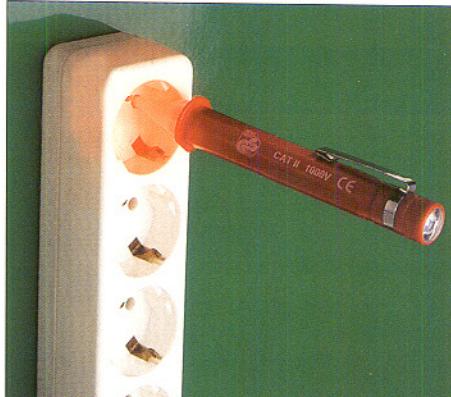Ungefährlich testen - Spannungstester Testboy 100



brüche sind damit schnell und sicher lokalisiert, ebenso Defektstellen in Lichterketten.

Zusätzlich ist eine hell strahlende LED-Leuchte integriert, die das Arbeitsfeld des Spannungsprüfers beleuchtet. Spannungsprüfungsreich: 120-1000 VAC, Überspannungskategorie II, Schutzart IP 44, Abm. (L x Ø): 160 x 20 mm, Gewicht: 43 g. Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V-Mikrozelle

AAA (nicht im Lieferumfang).
31-494-24 €17,50

Passende Alkali-Mangan-Batterien 1,5 V Micro (2 Stück erf.)
31-458-92 per Stück €0,65-

Ganz genau messen - Digital-Schieblehre



Präzisionsschieblehre mit einem Messbereich von 0 bis 150 mm und 5-stelliger LC-Anzeige (Auflösung 0,01 mm). Anzeige wahlweise in inch oder mm. Nullstell-Taste, Momentfeststellung, Kreuzspitze für Innenmessung, abgeschrägte Schnabelenden für Kernmessung, Tieffenmaßstab. Rückseite mit Gewindetabelle. Rostfrei, matt verchromt. Lieferung inkl. Batterie in Kunststoffbox.

Digital-Schieblehre
31-457-08 €35,95

Aderendhülsen-Set

Preishit!
€22,95
31-494-26



NWS
GERMANY
PRINTIKTION

Aderendhülsen-Set 1
Mit 300 unisolierten Aderendhülsen
31-494-26 €22,95

Aderendhülsen-Set 2
Mit 110 isolierten Aderendhülsen
31-494-27 €22,95

So haben Sie alles sofort zur Hand! Das komplette und praktische Set für das saubere Verarbeiten von Aderendhülsen und das Testen von Anschlüssen, Steckdosen, Verkabelungen etc.

Mit Presszange und Aderendhülsen, sortiert von 0,5 bis 16 mm². In praktischer, wieder auffüllbarer Sortierbox mit Klarsichtdeckel.

Zum Set gehört ein Netzspannungsprüfer mit Schraubendreherklinge.

Werkstatt

LS 50



Multifunktionsdisplay: Übersichtliche Darstellung aller wichtigen Parameter auf dem kontrastreichen LC-Display.

Stand-by-/Auto-Power-Off-Funktion: Nach Ablauf der programmierten Zeit wechselt die LS 50 automatisch auf die vorgesehene Stand-by-Temperatur oder schaltet ganz ab.

Programmierbare Komfort-Lötstation LS 50

inkl. Lötkolben und 0,8-mm-Lötspitze
31-346-20 € 55,-

Lötkolbenablagegeständer mit Schwamm
31-346-21 € 12,-

Überzeugt durch vielfältige nützliche Features und bietet herausragenden Lötkomfort zum günstigen Preis.

Einfache und schnelle Temperatursteuerung per Up-/Down-Taste. 3 Temperaturen, alternativ 2 Temperaturen und Stand-by-Temperatur, einstell- und per Tastendruck abrufbar.

Der hochwertige Lötkolben bietet eine 48-W-Heizleistung für das schnelle Erreichen der Solltemperatur und eine ausreichende Leistungsreserve.

Technische Daten:

Löttemperatur: 150 °C bis 450 °C

Auflösung: 1 °C

Lötkolben: 24 V/48 W

Spannungsversorgung: 230 V/

50 Hz/70 VA

Abmessungen Station:

110 x 120 x 135 mm (BxHxT)

Abmessungen Kolben: 200 x 30 mm

ELV-Lötstation LS 60 im Super-Sparpaket


- 5 programmierbare Funktionen
- Hinterleuchtetes Jumbo-LC-Display
- Autom. Schublade für Löt-Schwamm
- Auto-Stand-by, Auto-Power-Off

Set-Angebot
€ 165,-
31-495-37

Löten mit ganz neuen Qualitäten: Nicht nur die komfortable und einfache Bedienung mit Temperaturspeichermöglichkeiten und das große, hellblaue hinterleuchtete LC-Display machen die Arbeit mit dieser Lötstation zur Freude, sogar die früher profane „Lötkolbenablage“ bietet bisher nicht gekannter Komfort.

Auf Knopfdruck wird der Lötschwamm aus einem internen Tank mit Wasser benetzt und ebenso auf Knopfdruck oder von der Station gesteuert ist er ein- und austrocknbar. So vermeiden Sie das Aus trocknen des Lötschwamms und können sofort mit der Arbeit beginnen. Alternativ steht eine preiswerte Löt kolbenablage mit Lötschwamm zur Verfügung. Schließlich sorgt eine hochwertige, wartungsfreundliche Lötkolbenausführung mit Echttemperaturmessung an der Spitze für die qualitative Ausführung stets einwandfreier Lötstellen.

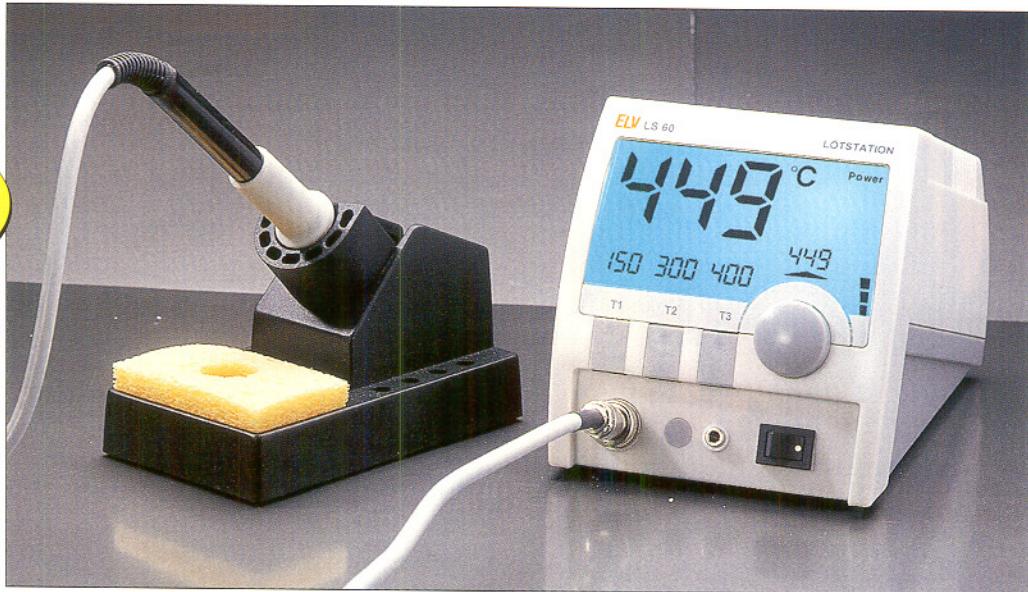Einfache Bedienung - 3 Temperaturen auf Tastendruck, Stand-by-/Auto-Power-Off-Automatik
Die Lötstation erlaubt das Programmieren von 3 Solltemperaturen, die auf



Knopfdruck verfügbar sind, davon ist eine Stand-by-Temperatur programmierbar. Die Auto-Stand-by-Funktion und eine Auto-Power-Off-Funktion sorgen weiter für einfache Bedienung. Dabei sind jeweils in 5-Min.-Schritten Stand-by- bzw. Abschalt-Zeiten programmierbar (jeweils bis 9:55 h).

Multifunktionsdisplay
Großes, blau hinterleuchtetes Display, zeigt Soll- und Ist-Temperatur des Löt kolbens, bis zu drei Solltemperaturen, die Wärmebilanz des Lötkolbens und alle Betriebszustände an.


Lötstation LS 60 mit Lötkolben 60 W (ohne Lötkolbenablage)
31-317-23 € 159,-

Lötkolbenablage
Robuste Ablage mit Hitzeschutz und Lötschwamm
31-495-27 € 12,-



Sparpreis-Angebot:
Lötstation LS 60, Lötkolben 60 W und robuste Lötkolbenablage mit Lötschwamm
31-495-37 € 165,-

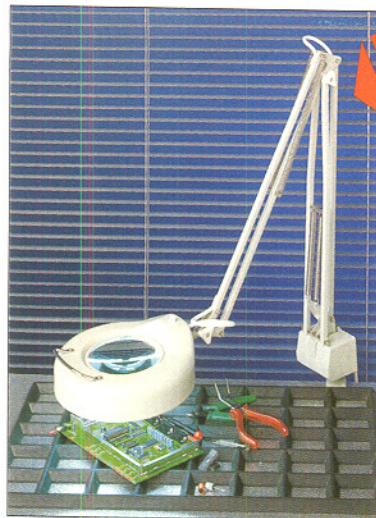Lötkolbenablage LA 60 mit motorisch angetriebener Lötschwammschublade, Lötschwamm, Wassertank und Verbindungsleitung
31-317-13 € 79,-



Kaltlicht-Luppenleuchte

- Optimale, blendfreie Arbeitsflächenausleuchtung
- 22-W-Ring-Leuchtstofflampe
- Augenschonende, verzerrungsfreie Vergrößerung durch hochwertige 3-Dioptren-Linse (\varnothing 125 mm)
- Kpl. mit Tischklemmer und 175-cm-Anschlusskabel

31-267-95 € 49,-

Werkstatt-Luppenleuchte

Besonders preisgünstig für Hausarbeit, Hobby und Beruf.

Ersatz-Ring-Leuchtstoffröhre für Kaltlicht-Luppenleuchte

31-181-31 € 12,-

Glasfaser-Reinigungsstift



für feinste Arbeiten geeignet. Stiftlänge 120 mm. Lieferung mit 12 Glasfaserpinseln.

Glasfaser-Reinigungsstift

31-439-13 € 9,-

Ersatzpinsel Glasfaser,

12 Stück, 30 mm

31-439-14 € 4,-

Messingdraht Einsatz, 12 Stück


31-439-15 € 6,-

Stahldraht Einsatz, 12 Stück

31-439-16 € 6,-

Drehstift mit herausdrehbarer Glasfaser spitze für Reinigungsarbeiten an Leiterplattenflächen (beseitigt Oxyde, Lackrückstände usw.), für Kontaktreinigung, Feinschleif- und Reinigungsarbeiten im Modellbau und der Feinmechanik, beim Uhrenservice, Schmuckbearbeitung usw.

Mit Messing- und Stahldrahteinsatz auch

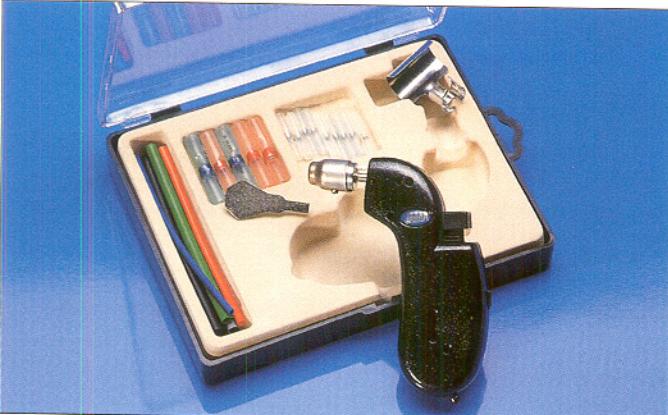

Solder Seal Set - Professionell verbinden und schrumpfen

Das Praxis-Set für das Bearbeiten von Schrumpfschläuchen und Solder Seal-Verbindern (Schrumpfschlauch-Löthülse mit Lötmittel), bestehend aus einem Heißluftbrenner mit Deflektor, einem Solder Seal- und einem Schrumpfschlauchsortiment.

Der kompakte, flammenlose Heißluftbrenner (bis 650 °C) wird mit Standard-Feuerzeug-Butangas betrieben (Lieferung ohne Gasfüllung).

Er ist das richtige Werkzeug zum Schrumpfen von Schläuchen, zum Heißlöten, im Modellbau, Elektroniklabor, SMD-Technik, Autoelektrik, Car-HiFi, Telefon-/Kommunikationstechnik, Haustechnik und allen Arbeiten, bei denen keine offene Flamme verwendet werden darf. Der Brenner ist nachfüllbar, verfügt über einen integrierten Piezo-

Zünder und Sicherheitsschalter (Kindersicherung). Der Deflektor ist für das Einlegen von Kabeln, z. B. aus einem Leitungsbündel, dünnen Rohren etc. geeignet und vermeidet ungewolltes Erhitzen umliegender Teile.

Lieferung in Kunststoffbox mit Solder Seal-Sortiment, wasserfest verklebend (5 x rot, 4 x transparent, 5 x grün), Schrumpfschlauch-Sortiment 5 x 10 cm (\varnothing 2,4-3,2-4,0-4,8-6,4 mm) und Solder Seals grün (für Leitungs- \varnothing 0,1 bis 0,3 mm), transparent (für \varnothing 0,3 bis 0,5 mm), rot (für \varnothing 0,5 bis 1,0 mm) und blau (für \varnothing 1,0 bis 2,5 mm). Verarbeitungstemperatur 126 °C bis 145 °C, Betriebstemperatur -55 °C bis +95 °C.

Solder Seal Set
31-417-01 € 17,-



Die Ultraschallreinigung ist eines der materialschonendsten und gründlichsten Reinigungsverfahren. Durch die in hochfrequente mechanische Schwingungen versetzte Reinigungslösigkeit werden auch festsetzende Schmutzpartikel an sonst unzugänglichen Stellen gelöst.

Hocheffiziente Reinigung von Schmuck, Werkzeugen, Brillen, Münzen, sonstigen Kleinteilen. Die Reinigung kann einfach in einem Gemisch aus Wasser und Ge-

schirrspülmittel erfolgen, auch spezielle Ultraschall-Reinigungskonzentrate sind einsetzbar.

Tankgröße 168 x 89 x 55 cm (ca. 600 ml) · Tank aus rostfreiem Stahl · Zeitschalter für automatische Abschaltung nach 5 Minuten · Reinigungs frequenz 46 kHz · Netzbetrieb an 230 V · Leistungsaufnahme ca. 50 W.


Ultraschallreinigungsgerät
31-396-11 € 99,-

Sicher löten und schweißen - Keramik-Protector Board

Diese hochhitzebeständige Keramikplatte absorbiert Temperaturen bis 2000 °C, ohne die Hitze an den Untergrund, Ihren normalen Arbeitsplatz, weiterzuleiten. So werden Lötz- und Schweißarbeiten ungefährlicher und es erfolgt keine Beschädigung des Arbeitsplatzes.

Die nützliche Keramikplatte ist nicht nur bei Lötarbeiten einsetzbar, auch bei Klempnerarbeiten, Modellbau-Arbeiten sowie Gold- und Silber-Schmiedearbeiten leistet sie gute Dienste.

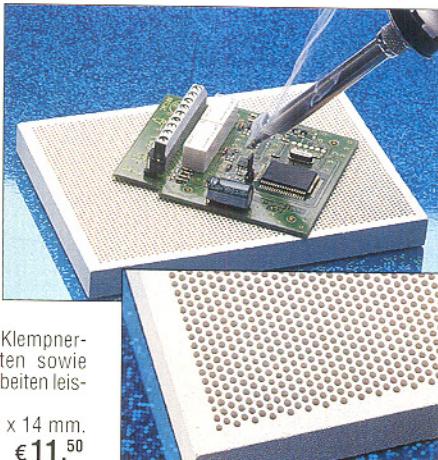Abm. (B x L x H): 100 x 145 x 14 mm.
31-434-40 € 11,-



Gittermatte



Vollgummi-Gittermatte als schonende Unterlage für jede Werkstatt. Beschädigungen an den Geräten während der Reparatur oder Produktion werden ver-


hindert. Übersichtliches Ablegen von Schrauben und Kleinmaterialien sowie rutschfeste Unterlage. Besonders sei auf die schmalen Auflageflächen hingewiesen, wodurch keine Kleinteile auf der Matte liegen bleiben (kein Verkratzen der Geräte möglich).

Abm.: 625 x 375 x 20 mm, Gewicht 2 kg.
31-161-36 € 39,-

Elektronik-Lötzinn HS 10

Für sicheres Löten auch bei niedriger Lötentemperatur (Naturkohlenstoff mit Schmelzbereich ab 70 °C und niedriger Viskosität). Hohe Ausbreitungs geschwindigkeit durch speziellen Aktivator. Damit ist schnelles Löten mit geringen Taktzeiten und ohne klebende Rückstände möglich. Durchmesser: 1 mm. Legierung: S-Sn60Pb40.

Gewicht	Länge	Best.Nr.	€
100 g	17 m	31-481-53	1,95
250 g	40 m	31-481-54	3,95
500 g	80 m	31-481-55	7,95
1000 g	160 m	31-481-56	16,95

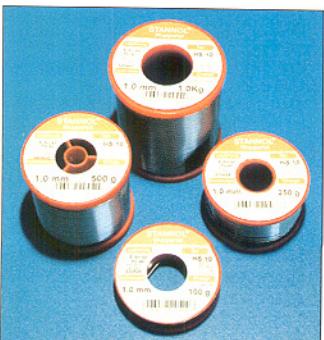


Einbausitzheizung „magic heat“

Holen Sie sich die Portion Zusatzkomfort in Ihr Auto - eine Sitzheizung wie in der Serien- (Extra-) Ausstattung!

„magic heat“ ist eine komfortable Sitzheizung zum nachträglichen Einbau in Fahrer- und Beifahrersitz, die nach dem gleichen Prinzip wie eine Original-Sitzheizung arbeitet: Hochflexible, teflonbeschichtete Heizelemente werden zwischen Polsterkern und Sitzbezug eingelegt - ohne die Form der Sitzflächen zu verändern.

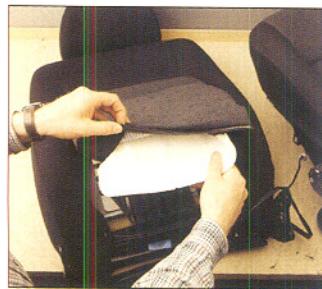Ein vorkonfektionierter Kabelsatz mit getrennten Schaltern für Fahrer- und



Beifahrersitz erleichtert den festen Anschluss an das 12-V-Bordnetz. Ein integrierter Temperaturwächter verhindert ein Überhitzen und damit Schäden. Die Montage ist an allen Sitzen mit abnehmbarer Bezug möglich. Leistungsaufnahme je Sitz: 45 W. Abmessungen der Heizelemente: Sitzfläche 400 x 300 mm; Lehne 300 x 280 mm. Die Lieferung erfolgt als Komplettset für zwei Sitze mit konfektioniertem Kabellbaum, zwei Schaltern, Schaltrelais, Montagematerial und Einbauleitung. Einbausitzheizung

31-438-21 € 89,- € 99,-

Kfz-Außen-Innen-Thermometer

Attraktives Thermometer für die gleichzeitige Anzeige von Außen- und InnenTemperatur im eleganten und modernen blauen Nachtdesign-Look (hinterleuchtetes LC-Display). Die Außentemperatur wird über einen wasserfesten Außentemperaturfühler (3 m Kabellänge) aufgenommen. Mit Eiswarnfunktion durch blinkende LED und Signalton. Messbereich: -50 bis +76°C. Stromversorgung durch Batterie (im Lieferumfang). Die Befestigung erfolgt über mitgelieferte Selbstklebefäden. Abm. (B x H x T): 120 x 25 x 15 mm

31-493-88 € 24,- € 24,95

Blues Nachtdesign



Klimaanlagen-Thermostat und Thermometer

Universell einsetzbares Mess- und Steuengerät mit mehreren Funktionen:

- Innen-Außenthermometer
- Innen-Hygrometer
- Programmierbare Eis-Warn-Funktion
- Steuerung einer manuell zu bedienenden Klimaanlage/Standheizung

Damit können Sie eine manuelle Klimaanlage zur Automatik-Klimaanlage aufrüsten - ohne aufwändigen Eingriff in die Steuerung der Klimaanlage, einfach parallel zum Einschalter der Klimaanlage schalten!

Dabei steuert ein Relais-Schaltausgang die Klimaanlage nach programmierbaren Werten und die Anlage wird entsprechend der tatsächlichen Temperatur im Fahrzeuginnenraum ein- und ausgeschaltet. An der Klimaanlage muss nur die Grundeinstellung (Gebläsestufe, Warm- oder Kaltluft) vorgenommen werden.

Auch eine Standheizung ist so bei Erreichen der gewünschten InnenTemperatur abzuschalten, man spart Kraftstoff und das Auto ist trotzdem warm und abgetaut.

Zusätzlich dient das praktische Temperaturmessgerät als Außenthermometer mit vom Fahrer programmierbarer, schaltbarer Eiswarn-Funktion (Bereich +5°C bis -5°C). Ist der eingestellte Wert unterschritten, warnt das Gerät.

Die Display-Farbe des Steuer- und An-



zeigegerätes kann je nach Nachtbeleuchtung Ihres Fahrzeugs eingestellt werden (Rot, Grün oder Blau), die Intensität der Displayhinterleuchtung ist ebenfalls einstellbar. Die Anzeigekonfiguration der verschiedenen Werte ist individuell wählbar. Je nach Einbauwunsch stehen zwei Gehäuseversionen für Rastmontage in der Armaturentafel bzw. Mittelkonsole bzw. Aufbau-/Unterbau-Montage zur Verfügung.

Klimaanlagen-Thermostat und Thermometer
31-493-90 € 99,-

Sitzt, wärmt und stützt - Sitzheizung „magic heat“

Integrierte Lendenwirbelstütze - entlastet die Lendenwirbel bei langen Fahrten

Ein winterkalter Autositz ist unangenehm und schadet auf Dauer auch der Gesundheit. Da ist eine Sitzheizung, zumal eine so leicht zu montierende, willkommen. Die zweistufig beheizbare Sitzauflage wird einfach auf den Sitz gelegt, mit Gurtbändern befestigt und ist nach Einsticken des Anschlusssteckers (mit dreistufigem Schalter) in die Bordnetzsteckdose betriebsbereit. Auch außerhalb der Wintersaison kann die Sitzauflage an ihrem Platz bleiben, denn sie verbessert den Sitzkomfort der meisten Seriensitze durch eine integrierte Lendenwirbelstütze - besonders angenehm bei langen Fahrten - sowie durch den strapazierfähigen Baumwoll-Polyesterstoff, der einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen ist. Dazu bietet die Sitzauflage eine verbesserte seitliche Abstützung der Oberschenkel und damit festeren Halt.



Sitzheizung Anthrazit
31-418-48 € 39,95

Schwarz/dunkelblau gemustert
31-493-98 € 39,95

Schwarz/schwarzblau kariert
31-493-97 € 39,95

Soll Ihr Sitz bereits zum Einsteigen warm sein? Kein Problem mit der Kfz-Zeitschaltuhr. Angebot und Beschreibung siehe unten.

Alles zu seiner (richtigen) Zeit - Digital-Schaltuhr



Digitale Zeitschaltuhr mit Wochen- und Zufallsprogramm für den Betrieb am 12-V-Bordnetz.

Die schaltet Ihnen das Autositz-Heizkissen morgens ebenso pünktlich ein wie beliebige andere Lasten (max. 10 A/120 W). Genauso können Sie im Sommer die elektrische Kühlbox automatisch zu einer bestimmten Zeit einschalten, Beleuchtungen ein- und ausschalten lassen usw. Damit ist die Uhr für zahlreiche Anwendungen in Auto, Caravan, Boot oder Wochenendhaus einsetzbar und bereit den Nutzer von lästigen Terminen. Sie ist mit je 14 Ein- und Ausschaltzeiten programmierbar.

Über die Wochenschaltuhr werden täglich sich wiederholende Vorgänge automatisch geschaltet, der Zufallsschalter kann z. B. Anwesenheit in einem Caravan auf dem Campingplatz vortäuschen. Digitale 12-V-Zeitschaltuhr

31-410-09 € 32,50

Elektrische Komfort-Innenraumheizung „Warm Up“



Einstiegen und wohl fühlen, kein Eisstrahlen, beschlagfreie Scheiben! Einfach am Abend vorher über eine handelsübliche Schaltuhr an die Steckdose anschließen und am Morgen beim Einstiegen die Wärme genießen.

Der mit einem Click-in-Auto-Befestigungskit gelieferte Heizer ist sehr kompakt und lässt sich so in nahezu jedem Fahrzeug (z. B. an der Mittelkonsole, der A-Säule), aber auch im Caravan, Boot oder Ferienhaus einsetzen. Thermosicherungen und das Fehlen jeglicher glühender Teile machen den Betrieb sicher. Zwei Leistungsstufen und


eine Regelung ermöglichen Energie sparende Wärmeerzeugung nach Bedarf. Heizleistung 800/1400 W. Die Heizung ist mit dem Motorheizgerät (auch nachträglich) kombinierbar. Lieferumfang: Heizlüfter mit Befestigungs-Kit, 230-V-Kabel mit Schukostecker.

31-430-36 € 99,50


DEFA-Anschlussset 230 V

Eleganter Netzkabelanschluss des Innenraumheizergerätes über die patentierte DEFA-Mini-Plug-Gerätesteckdose.

31-430-37 € 79,-

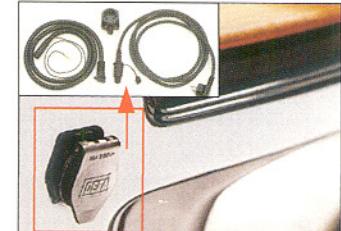

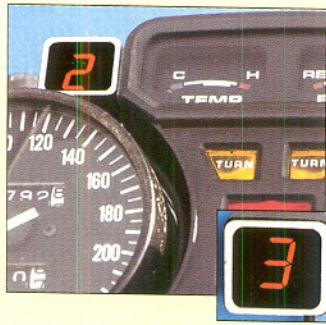Motorvorwärmelemente finden Sie im Internet unter www.kfz.elv.de



Ganganzeige für Motorräder

Motorräder verfügen in der Regel nicht über eine Anzeige des aktuell eingelegten Gangs. Die mit einem Mikrocontroller ausgestattete Ganganzeige ist zur Nachrüstung bei Motorrädern konzipiert und dient zur Anzeige des aktuell eingelegten Gangs. Die Anzahl der Gänge ist von 2 bis 9 individuell konfigurierbar. Die Ansteuerung der Anzeige erfolgt individuell über zwei mit dem Schaltthebel zu verbindende Schalter.


Komplettbausatz ohne Schalter
31-475-87 € 11,95

Technische Daten: Motorrad-Ganganzeige

Spannungsversorgung:	9 V - 18 V/40 mA DC
Eingänge:	Neutral Schalter (Schließer nach GND)
	Aufwärts (Schließer oder Öffner nach GND)
	Abwärts (Schließer oder Öffner nach GND)
Maximale Anzahl der Gänge:	9 einstellbar im Bereich 2 - 9 über Lötbrücken
Konfiguration der Zähleingänge:	Automatisch
Abmessungen (B x H x T):	18 x 18 x 14 mm
Sonstiges:	absoluter Verpolungsschutz

Achtung wichtiger Hinweis: Die hier vorgestellte Schaltung hat keine Zulassung entsprechend der STVZO. Die Montage darf somit nur an Motorrädern erfolgen, die nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden, wie z. B. an Geländemaschinen.

Sicherheit preiswert - Regensensor AWS

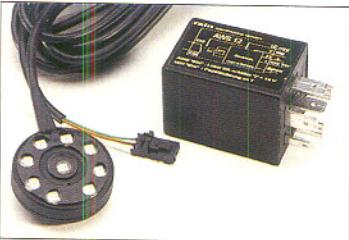

sowie die zu Ihrem Auto passenden Adapterkabel sind per Telefon, im Internet unter www.kfz.elv.de oder per E-Mail unter technik@elv.de abrufbar. Das System arbeitet automatisch und stellt die Wischintervalle je nach Regenintensität ein. Für Waschanlagendurchfahrt oder Winterbetrieb ist der Regensensor abschaltbar. Bei Bedarf kann der Fahrer jederzeit manuell wie gewohnt eingreifen.

AWS 12	€ 99,-
AWS 16	€ 99,-
Adapterkabel „X“	€ 9,-
Adapterkabel „VW“	€ 9,-
Adapterkabel „36“	€ 9,-
Adapterkabel „M“	€ 9,-
31-432-37	€ 9,-

Starthilfe am Henkel - Mobile Startbox

- 200-A-Starthilfe
- 12-V-Spannungsquelle bis 5 A



Starten Sie Ihren Wagen oder den Bootsmotor doch, wo Sie wollen! Die mobile Startbox kann direkte Starthilfe für müde Akkus geben und stellt daneben für 12-V-Geräte eine leistungsfähige Stromquelle dar.


Das kompakte Starthilfegerät leistet wertvolle Hilfe, wenn der Starterakku nach einer kalten Nacht oder längerer Standzeit ohne Pflege „nicht mehr will“ - ohne Bindung ans Stromnetz, ohne weiteren Helfer!

Zusätzlich kann die leistungsfähige Start-

box auch mobile 12-V-Geräte mit Spannung versorgen, z. B. die ganze 12-V-Satellitenanlage samt Minifernseher oder die Kühlbox auf dem Zeltplatz bzw. im Wochenendhaus ohne Strom. Herrvorragend auch als Notstromlieferant in Wohnmobilen oder auf Booten geeignet. Das Nachladen des internen 12V/7A-Akkus erfolgt wahlweise über die Bordnetzsteckdose des Autos oder am 230-V-Stromnetz.

Diverse Sicherheitseinrichtungen wie optische/akustische Warnung bei Verpolung, intelligente Einschaltautomatik (gegen Überlastung), Kurzschluss-Schutz und akustische Akku-Leer-Meldung sorgen für sicheren Betrieb. Abm. (B x H x T): 270 x 260 x 90 mm, Gewicht: 3,8 kg.

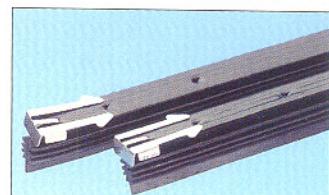Lieferung mit Netzadapter und 12-V-Ladekabel.
31-493-89 € 99,-



Silikon-Scheibenwischergummis

Wechseln Sie auch noch komplett die teuren Scheibenwischerarme?

Der hochwertige Silikon-Scheibenwischergummi sorgt mit seinem 7-Kanten-Aufbau für verbesserte Sicht und ist universell einsetzbar für Wischerarme bis 610 mm. Einfach zuschneiden und in das vorhandene Gestänge einsetzen!

Silikon-Scheibenwischergummis
31-325-08 € 4,-

Rain X - der unsichtbare Zusatz-Scheibenwischer

„Rain X“ bildet auf Scheiben, Spiegelgläsern, Helmvisieren etc. einen unsichtbaren Antihaft-Film, der Regentropfen keinen Halt bietet. Schmutz und Insektenabweis und die Scheibenwischer durch weniger anhaftenden Schmutz schont. Bei leichtem Regen muss auch der Scheibenwischer erst viel später eingeschaltet werden - Sie behalten länger den Durchblick! Ein Auftrag reicht für viele Monate - auch bei zwischenzeitlichen Autowaschen!

Rain X, 100 ml-Flasche
31-458-78 € 7,-



Bodybuilding für den Akku - MEGAPULSE-Akku-Aktivator



Wirksamkeit nachgewiesen z. B. durch TU Wien, RWE Plus AG, Auto Bild, Auto Motor Sport...

Die weitaus meisten Bleiakkus beenden ihr Leben, auch bei regelmäßiger Normalladung durch den Fahrzeugbetrieb, vorzeitig durch die sogenannte Sulfatierung: Das Bleisulfat bildet sich zu glatten Kristallen aus. Damit verschwindet die amorphe, schwammige Struktur; die Ladefähigkeit und damit die Kapazität sinken dramatisch ab. Der MEGAPULSE-Akku-Aktivator bildet durch hochfrequente Spannungsimpul-

se die Kristalle zurück in ihre alte Struktur: Ladespannung, Kälteprüfstrom und Kapazität steigen wieder spürbar und dauerhaft an! Damit sind selbst viele eigentlich schrottreife Akkus wieder reaktivierbar und bei benutzten Akkus steigt die Nutzungsdauer bis um das Doppelte an! Einfache Montage am Akku, keine Bedienung erforderlich!

31-459-28 € 69,-

Damit der Akku fit bleibt - Akku-Refresher



Das Überwintern von Akkus, etwa von Motorrädern, Oldtimern, Caravans, landwirtschaftlichen Geräten oder Booten ist oft kritisch, denn wer nimmt sich die Zeit, den bei Nichtgebrauch sich entladenden Akku systematisch zu pflegen?

Der Akku-Refresher nimmt Ihnen diese Aufgabe ab, er sorgt mit automatisch ablaufenden Lade-/Entladezyklen dafür,

dass der Akku wie im alltäglichen Betrieb arbeiten muss und so nicht vorzeitig altert. Einsetzbar für alle 6-/12-V-Blei-/Bleigel-Akkus. Ladeschluss-Spannung 6,9/13,8 V. max. Ladestrom 600 mA, Entladestrom 60 mA. Elektronischer Kurzschluss- und Verpolungsschutz. LED-Status- und Verpolanzeige.

31-438-15 € 32,-

Funk-Fernschalsystem FS20 868 MHz

Das neue Funk-Fernschalsystem stellt ein nahezu beliebig ausbaubares System von Funkschaltern, Funkdimmern, Fernbedienungen und Funk-Steuergeräten dar - es macht Kabel-Installationen zur Haussteuerung vielfach überflüssig.



Fantastische Möglichkeiten für alle Anwendungen

Beim Einsatz des FS20-Systems sind beliebige Konfigurationen denkbar - vom einfachen manuellen Fernschalten einer Funk-Schaltsteckdose über das programmgesteuerte Schalten ganzer Schaltergruppen bis zur weltweiten Fernsteuerung per Telefon.

Es lassen sich somit sogar Zugangsbeschrifungen realisieren, indem z. B. drei Tore unterschiedlichen Einzeladressen und einer gemeinsamen Funktionsgruppe („Tore“) zugewiesen werden. Mehrere Personen können nun jeweils einen Handsender mit entsprechender Einzelpresse für ein Tor erhalten, während über eine Fernbedienung mit programmiertem Funktionsgruppen-Adresse alle Tore geöffnet oder über einen FS20-Timer abends automatisch gemeinsam geschlossen werden können.

Modernste Funktechnik mit hoher Reichweite und störsicherer Übertragung

Durch Nutzung modernster Funk-Komponenten im störsicheren 868-MHz-Bereich wird eine sichere Signalübertragung gewährleistet.

Verbessert wird diese Störsicherheit durch eine zusätzliche Codierung.

Die Sender des Systems weisen Reichweiten bis zu 100 m (Freifeld) auf, durch den Einsatz des Funk-Repeaters ist diese Reichweite erheblich erweiterbar.

Technik für alle Fälle - Mobil und stationär

Das System besteht aus einer Reihe mobil einsetzbarer Komponenten wie diversen Handsendern mit unterschiedlichem Funktumfang, Zeitgeber, Funk-Schaltsteckdosen, Funkdimmer und wird ergänzt durch stationäre, hochleistungsfähige Schalteinrichtungen sowie einen stationär betreibbaren Sender.

Systemübergreifend

Das FS20-System ist nicht allein - schon ist eine systemübergreifende Ansteuerung der Schaltkomponenten durch die Funk-Haus-Zentrale FHZ 1000 möglich, weitere Applikationen werden folgen... So kann eine übersichtliche, durch ein Adress-System geordnete Funk-Haus-technik-Struktur entstehen, die ständig weiter ausbaubar ist.

Spar-Set 1

**FS20 S8 +
1 x FS20 ST
31-477-50 € 34,95**

Spar-Set 2

**FS20 S8 +
3 x FS20 ST
31-477-51 € 69,95**

Funk-Schaltsteckdose FS20 ST

Eine zentrale Komponente des Systems - einfach zwischen Last und Steckdose stecken und bequem fernbedienen!

Die Schaltleistung beträgt 16 A bei 230 V AC (3680 VA). Eine Timerfunktion macht den FS20 ST auch als Zeitschalter mit einer einstellbaren Einschaltdauer (1 s bis 4,25 h) einsetzbar. Abm. (B x H x T): 68 x 39 x 132 mm (ohne Stecker).

31-386-69 € 19,95

Funk-Dimmer FS20 DI

Der Funkdimmer ähnelt der Schaltsteckdose FS20 ST, jedoch lassen sich mit dem Dimmer ohmsche und induktive Lasten bis 200 VA dimmen. Die Timerfunktion kann hier wahlweise als Kurzzeit-Einschalt-Timer oder für sanftes Auf- und Abdimmen innerhalb der Timerzeit genutzt werden.

31-386-74 € 24,95

Funk-Repeater FS20 RPT

Der Repeater dient zur Reichweitensteigerung von Sendern des FS20-Funkschalsystems. Funkbefehle dieser Sender lassen sich bis zu zweimal wiederholen, sodass maximal die dreifache Reichweite des Sendesignals erreicht werden kann. Der Repeater lässt sich auch zur Bereinigung kritischer Funkstrecken-Situationen, etwa in stahlarmierten Gebäuden, zerklüftetem Gelände, störverseuchter Umgebung usw. einsetzen. Der Repeater ist für die Übertragung von Funk-Schaltsignalen vorgesehen. Dimmbefehle lassen sich nicht oder nur bedingt übertragen.

Abmaße siehe FS20 ST.

31-473-75 € 37,95

4-/8-Kanal-Handsender FS20 S8



Kompakter Handsender mit 8 Tasten für die wahlweise Bedienung von 4 Ein-/Aus-Funktionen mit je einem Tastenpaar oder 8 Funktionen mit jeweils einer Taste. Für Schalten, Dimmen und Spezialfunktionen (z. B. Adressierung) einsetzbar. Betrieb mit 2 x LR 44 (im Lieferumfang). Abm. (BxHxT): 45 x 106 x 16 mm.
31-386-36 € 17,95

2-/4-Kanal-Aufputz-Wandsender FS20 S4A



Der 2-/4-Kanal-Wandsender FS20 S4A kann Geräte auf 2 bzw. 4 Kanälen fernsteuern. Die Montage ist durch Aufkleben des Gehäuses mittels des mitgelieferten Klebebandes oder durch Anschrauben möglich. Betrieb mit 2 Knopfzellen LR 44 (im Lieferumfang). Abm. (B x H x T): 78 x 78 x 15 mm.
31-476-49 € 19,95

Funktimer FS20 ZE

Der batteriebetriebene Funk-Timer ermöglicht das Fernschalten von bis zu 4 Geräten des FS20-Funkfernsteuerungssystems über eine Entfernung von bis zu 100 m.

Alle Anzeigen, Programmierungen und Bedienereingaben und auch manuelle Schalten erfolgen per Funk vom frei platzierbaren Anzeigegerät aus. Ein Zufallsmodus kann Leuchten steuern, um so Anwesenheit zu simulieren (Einbruchsschutz). Bis zu 12 Schaltzeiten programmierbar. Betrieb mit 3 Mignonzellen (nicht im Lieferumfang). Batterien finden Sie im Hauptsatz 2003 auf der Seite 529. Abm. (B x H x T): 81 x 130 x 65 mm.
31-386-62 € 34,95



Telefon-Funkfernsteuerung FS20 TS



Die Telefon-Fernsteuerung ermöglicht nach Auslösung durch einen Telefonanruf das Fernsteuern der FS20-Schaltkomponenten über eine Entfernung bis zu 100 m (Freifeld).

Das Auslösen des Schaltbefehls kann, mehrfach codiert und gesichert, per beliebiger Telekommunikationseinrichtung (Festnetz- oder Mobiltelefon, Internet) über einen Analog-Telefonanschluss erfolgen. Betrieb mit 3 Mignonzellen. Batterien finden Sie im Hauptsatz 2003 auf der Seite 529.

31-473-47 € 49,95
Komplettset
1 x FS20 TS und 1 Funk-Schaltsteckdose FS20 ST
31-477-52 € 64,95

4-Kanal-Funk-Aufputzschalter FS20 AS4



Durch vier getrennt ansteuerbare Schaltkanäle sind auch verschiedene, unabhängige Schaltaufgaben lösbar. Der FS20 AS4 kann einfach in eine stationäre Verkabelung eingefügt werden. Die Bedienung kann sowohl am Gerät selbst als auch über eine Entfernung von bis zu 100 m von einer FS20-Fernbedienung aus erfolgen.

Zwei Betriebsmodi erlauben das unterschiedliche Schalten eines Schaltausgangs, für eine programmierte Zeitdauer im Bereich von 1 s bis 4,25 h oder dauerhaft. Die Schaltleistung der vier potentialfreien Kontakte beträgt jeweils max. 3680 VA (230 V/16 A).

Durch die Unterbringung in einem wetterfesten Gehäuse mit der Schutzart IP 65 ist auch der Außeneinsatz möglich.
31-461-35 € 79,95



Dieses neuartige Funk-Heizkörperthermostat-System bietet zahlreiche Vorteile gegenüber konventionellen Thermostaten. Ein individuell für jeden Tag anpass-

bare Wochenprogramm ermöglicht die Heizkörperregelung für jeden einzelnen Raum nach Ihren persönlichen Nutzgewohnheiten. Das System arbeitet bat-

Die Features auf einen Blick:

- Individuell programmierbare Tages- und Nachtprogramme - für jeden Wochentag getrennt möglich
- Zur einfachen Inbetriebnahme bereits vorprogrammierte Zeiten - individuell änderbar
- Individuelles Wochenprogramm
- Mehrere Heizkörper innerhalb eines Raums mit einem Bedienteil regelbar
- Urlaubs-/Party-Funktion zur vorübergehenden Temperaturänderung
- Wöchentliche Kalkschutzfunktion gegen Festsetzen des Ventils
- Warnmeldung bei schwächer werdender Batterie
- Frostschutzfunktion
- Tastensperre gegen unbeabsichtigtes Verstellen
- Automatische Sommerzeit-/Winterzeit-Umstellung
- Not-Bedienmöglichkeit von Hand



Universal-Thermostat UT 100

Technische Daten: Universal Thermostat UT 100

- bis zu 2 m abgesetzter Temperatursensor
- hohe Schaltleistung (230 V/16 A), großer Temperaturbereich von -30 °C bis +99,9 °C,
- Ein- und Ausschalttemperatur getrennt einstellbar
- Abm. (BxHxT): 68 x 131,5 x 57 mm (mit Stecker)

31-334-00 € 34,95

Schnelle Raumheizung - Bodenkonvektor




Für Räume
bis 24 m³

Kompakte Elektro-Konvektorheizung mit einer Heizleistung von 1000/1500 W. Elegantes Standgerät für die schnelle Raumheizung. Die Frostschutz-Automatik sorgt dafür, dass es im Raum nicht frieren kann, wichtig etwa für Winter-

gärten, die im Winter zur Pflanzenaufbewahrung genutzt werden.

Die Heizung verfügt über eine stufenlos einstellbare Thermostatsteuerung, eine Frostschutz-Automatik und einen Kinder-Sicherheitsschalter. Gewicht: ca. 5,8 kg. Abm. (B x H x T): 102 x 23 x 11 mm. 31-492-04 € 79,50

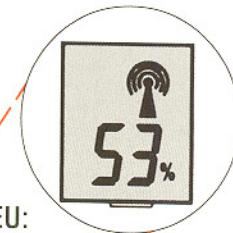Angenehme Wärme und Energie sparen - Funk-Heizkörper-Thermostat



NEU:
Zustandsanzeige per Digitaldisplay

teriebetrieben und per Funkübertragung. Daher sind keinerlei Kabelverlegung und auch kein Netzanschluss erforderlich. Der Austausch des alten Ventilkopfes gegen den elektronischen Stellantrieb ist kinderleicht. Durch beiliegende Adapter passend für alle gängigen Heizkörperventile. Bitte beachten: Der Betrieb mit Fußbodenheizungen ist nicht möglich.


Das Bedienteil kann vom Heizkörper entfernt an einer günstigen Stelle positioniert werden, um die Temperatur „ordentlich“ zu erfassen und für eine angenehme, gleichmäßige Raumtemperatur zu sorgen.

Lieferumfang Set:

- 1 Bedienteil (Regeleinheit) mit Wandhalter und Befestigungsmaterial
- 1 Stellantrieb mit Adapterset
- 1 Satz Batterien

31-478-49 € 59,95

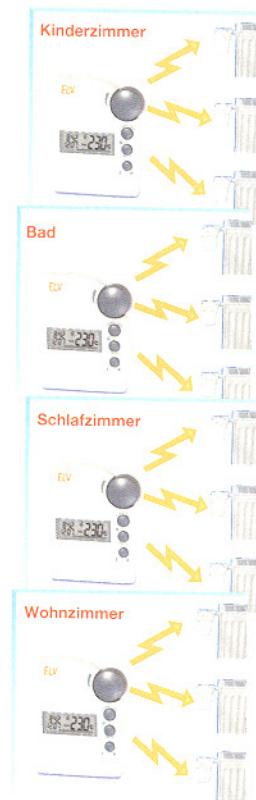
Stellantrieb einzeln
(inkl. Batterien und Adapter)
31-479-59 € 35,50



Technische Daten:

Reichweite (Freifeld): 100 m • Stellantriebe pro Bedienteil: maximal 8 • Funkfrequenz: 868,35 MHz • Stromversorgung: 2 Alkaline Mignon Batterien je Einheit • Batterie-Lebensdauer: ca. 2 Jahre • Temperaturbereich: 6 °C bis 30 °C • Anzahl der Schaltzeiten: 4 pro Tag bzw. 28 pro Woche • 10.000 Sicherheits-Codes

Fernbedienbar - Digital-Wandthermostat

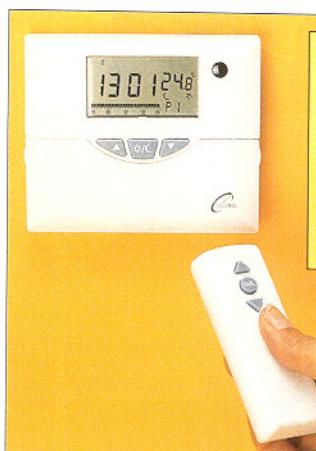

Mit Auto-Recovery-Funktion und IR-Fernbedienung



- Frostschutzfunktion, verhindert Einfrieren der Heizung bei Abwesenheit im Winter (hält die Raumtemperatur auf 7 °C)
- Wählbare Temperaturschaltabstände
- Schaltausgang für Lasten bis 8 A (Ohmsche Last) bzw. 3 A (Induktive Last) bei max. 250 V AC, 50 Hz.
- Betrieb mit 2 Mignon-Batterien AA und 2 Micro-Batterien AAA für die Fernbedienung (Batterien nicht im Lieferumfang)

31-481-30 € 39,95

Batterien bitte gleich mit bestellen:

2 Stück Mignon per Stück € 0,65

2 Stück Micro per Stück € 0,65

31-458-94 € 0,65

31-458-92 € 0,65

Technische Daten:

Temperaturmessbereich: ... 0-40 °C
Temperaturregelbereich: 7-30 °C
Schaltabstand: 1/2/3 °C
Betriebsmodi: Heizen/Kühlen
Schaltausgang: 230 V, 8/3 A
Abm. (B x H x T): 115x95x21 mm

Überspannungs-Schutzmodul

Kompaktes Überspannungs-Schutzmodul zum Schutz elektrischer Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz. Besonders geeignet für die Absicherung einzelner Steckdosen und Steckdosenkombinationen. Die Montage des flachen Moduls kann direkt in Unterputzdosen, Abzweigdosen usw. erfolgen.

Technische Daten

Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Max. Ableitstrom: 6,5 kA
Nennableitstoßstrom: 2,5 kA
Max. Überspannung: 5 kV
Anforderungsklasse: D



gen. Es verfügt über eine thermische Schutzsicherung mit akustischer Defektanzeige.

31-493-78 € 19,-

Überspannungs- und Blitzschutz für TK-Geräte



Sicherer Schutz für TK-Anlage, Telefon, Faxgerät, Modem etc. vor indirekten Blitz einschlägen, Spannungs- und Stromstoßen bis 4,5 kA aus dem Leitungsnetz. Schützt gleichzeitig den Strom- und Telefonleitungsanschluss. Extrem kurze Ansprechzeit mit nur 25 ns. Mit Funktions-Kontrolleleuchte für die Blitzschutzfunktion. Integrierte Steckdose 230 V/16 A mit Kinderschutz. 2 RJ 11-Buchsen (Western) für den Anschluss analoger TK-Geräte.

31-493-80 € 10,-

31-493-81 € 14,-

6fach-Steckdosenleiste mit Entstörfilter und Überspannungsschutz bis 30.000 A

bis 30.000 A



Der sichere Schutz Ihrer elektronischen Geräte vor äußeren Störereinflüssen wie Blitzschlag, Überspannung und sonstigen Störungen im Stromnetz.

Die robuste Steckdosenleiste beherbergt eine wirksame Filterkombination zur Eliminierung hochfrequenter Störspannungen sowie eine Überspannungs- und Blitzschutzsicherung (bis 30 kA). Ihre Funktion wird durch eine Kontrolllampe angezeigt. Mit auswechselbarer Funkti-

onssicherung (10 A / 230 V), interner Thermosicherung und 2-polig abschaltendem, beleuchtetem Schalter. Die schräge Anordnung der Schutzkontakte der Steckdosen erlaubt das gleichzeitige Einsticken mehrerer Winkelstecker. Das stabile Kunststoffgehäuse ist hoch bruchfest und verfügt über eine praktische Kabelaufnahme sowie Aufhängeösen zur Wandbefestigung. Mit Anschlusskabel 3 m. Abm. (LxBxH): ca. 490 x 60 x 40 mm.


onssicherung (10 A / 230 V), interner Thermosicherung und 2-polig abschaltendem, beleuchtetem Schalter. Die schräge Anordnung der Schutzkontakte der Steckdosen erlaubt das gleichzeitige Einsticken mehrerer Winkelstecker. Das stabile Kunststoffgehäuse ist hoch bruchfest und verfügt über eine praktische Kabelaufnahme sowie Aufhängeösen zur Wandbefestigung. Mit Anschlusskabel 3 m. Abm. (LxBxH): ca. 490 x 60 x 40 mm.

6fach-Steckdosenleiste
mit Überspannungs- und Blitzschutz sowie Entstörfilter.

Farbe Lichtgrau 31-490-11 € 49,-

Farbe Schwarz 31-236-97 € 49,-

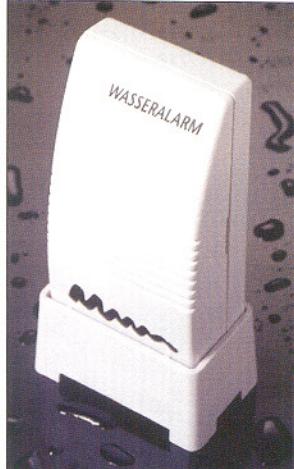Sicherheit vor Wasserschäden - Wasseralarm



Wie schnell ist ein Wasserschaden entstanden, durch die übergelaufene Badewanne, die Waschmaschine oder den Geschirrspüler. Der Wasseralarm warnt rechtzeitig bei Überflutungen, um größere Schäden zu verhindern.

Bei Wasserkontakt mit der speziellen Sensorfolie gibt das Gerät sofort ein lautes, durchdringendes Alarmsignal ab. Einfach mit einer 9-V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang) bestücken und auf dem Boden, z. B. hinter der Waschmaschine, aufstellen. Mittels mitgeliefertem Klettband auch an der Wand anbringbar, z. B. als Wanne-voll-Alarm.

31-414-25 € 7,-

Passende 9-V-Block-Batterie 31-458-97 € 2,-

Der Rohr-Verkalkung vorbeugen - Profi-Kalkschutz

Kalkablagerungen in Wasserrohrsystemen und allen daran angeschlossenen Geräten, von der Waschmaschine bis zum Warmwasserbereiter führen zu Energieverlusten, schlechterem Wirkungsgrad und schließlich zum Totalausfall. Der elektronische Kalkschutz beugt der Kalkablagerung vor bzw. löst diese nachträglich auf.



Durch elektromagnetische Wellen wird die Grundstruktur des Kalks im Wasser so verändert, dass sich keine festen Ablagerungen bilden können. So bleibt der Kalk im Wasser gelöst und wird mit dem Abwasser ausgespült. Auch vor-

handene Kalkablagerungen werden im Wirkungsbereich des Gerätes langsam aufgelöst und ausgespült. Die Wasserqualität wird dabei nicht beeinträchtigt. Da hier keinerlei Chemie zum Einsatz kommt, ist diese Art des Kalkschutzes umweltfreundlich. Der Profi-Kalkschutz ist für alle örtlichen Wasserhärtegrade geeignet und je nach Haushaltsgröße individuell einstellbar.

Die Montage ist einfach und erfolgt ohne Eingriff in das Rohrsystem: Einfach das Gerät am Wasserrohr befestigen, die Stromversorgung erfolgt über ein externes Steckernetzteil (nicht im Lieferumfang).

Profi-Kalkschutz

31-492-59 € 39,-

300-mA-Steckernetzteil NG 300 S 31-223-05 € 4,-


Schluss mit unbemerkt Wasseraustritt - Leckwassermelder mit Magnetventil und Abschaltung

Dieser Melder überwacht ständig Ihre mit Wasser arbeitenden Haushaltsgeräte wie z. B. Waschmaschine oder Geschirrspüler auf Wasseraustritt. Ist dies der Fall, schließt das Magnetventil den Wasserszulauf, das Gerät alarmiert akustisch und schaltet zusätzlich die Stromzufuhr des angeschlossenen Gerätes ab. Der an einem 2 m langen Kabel befindli-



che Wasserfühler löst schon bei einem Wasserfilm von 0,5 mm Alarm aus. Die integrierte Gerätesteckdose ist bis 16 A (230 V) belastbar.

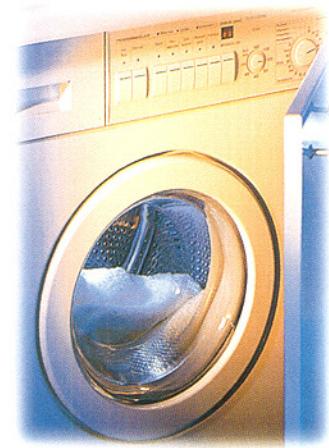
Das bei Stromausfall automatisch schließende Magnetventil passt mit einem Schraubanschluss an 3/4"-Wasserhähne. Der Magnetventilauslauf passt an Standard-Wasch- und Geschirrspülmaschinen-Anschlussschläuche 1/2" mit 3/4"-Flügel- bzw. Überwurfmutter. Steu-



er-/Schaltgerät nicht für Feuchträume geeignet.

Leckwassermelder

31-494-01 € 75,-

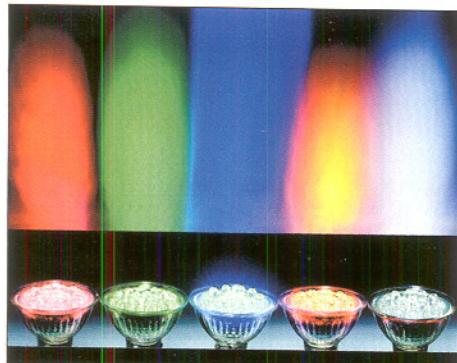

LED-Strahler, Bauform MR 16

Durch die hohe Lichtleistung moderner LEDs können diese bereits viele Aufgaben der NV-Halogenlampe übernehmen. Dazu erzeugen sie nahezu keine Wärme, was sie als Einbauleuchte geradezu prädestiniert, und haben eine Lebensdauer bis zu 100.000 h. 12-V-Halogenlampen mit GX 5,3-Sockel sind direkt gegen

diese hochmodernen LED-Leuchten austauschbar. 12 V AC, Sockel GX 5,3, Durchmesser 50 mm. Mit je 20 LEDs bestückt.

Farbe:	Watt:	Best.Nr.:	€:
Weiß	0,75	31-459-64	48,-
Gelb	1,55	31-459-65	19,-
Rot	0,85	31-459-66	19,-
Grün	0,82	31-459-67	46,-
Blau	0,71	31-459-68	39,-

Funk-Einbau-Dimmer mit Softstart

868-MHz- Funksteuerung



Die komfortablen Einbaudimmer eignen sich zum Dimmen von Glühlampen und Hochvolt-Halogenlampen. Zusätzlich sind mit dem FS20 DI20 (Phasenanschnitt) Halogenlampen mit herkömmlichem Trafo und mit dem FS20 DI22 (Phasenabschnitt, absolutgeräuschos) Halogenlampen mit elektronischem Trafo dimmbar. Ein programmierbarer Timer (1 s bis 4,25 h) erlaubt das langsame Auf-/Abdimmen beim Ein- und Ausschalten oder das automatische

schalten einbauen und sind dann über diesen schaltbar.
Abm. (B x H x T): 40 x 32 x 164 mm

FS20 DI20, Phasenanschnitt, 25-200 VA
31-386-55 € 28,-

FS20 DI22, Phasenabschnitt, 0-200 VA
31-391-54 € 34,-

Fernbedienung FS20 S8
31-386-36 € 17,-

Kabel zum Bewegungsmelder? Nicht nötig! Funk-Bewegungsmelder SPECTRA drahtlos



Der spart die oft aufwändige Verkabelung des Melderstandortes. Platzieren Sie den Melder innerhalb der Reichweite von 50 m genau dort, wo die frühesten Wahrnehmung eines Besuchers oder Eindringlings gewünscht ist. Das drahtlose codierte Bewegungsmeldersystem besteht aus einem batteriebetriebenen PIR-Melder mit 140° Überwachungsbereich (Kopf zusätzlich um 20° nach links und rechts schwenkbar und um 50° nach unten neigbar. Reichweite bis 12 m) und einem einfach in beliebige Beleuchtungsinstallationen einbindbaren Empfänger mit leistungsfähigem Schaltausgang (1000 VA/230 V, auch für Wolfram-Lampen geeignet, mit Mehrfach-Kabeleingängen).

Betrieb des Melders mit 9-V-Batterie (nicht im Lieferumfang, Lebensdauer mind. 18 Monate bei 8 Aktivierungen/Tag, Batteriewechselanzeige). Für Innen-/Außenbetrieb (IP 54).

Das System ist durch zusätzliche Bewegungsmelder erweiterbar.

Lieferumfang: 1 Funk-Bewegungsmelder und 1 Funk-Empfänger Set

31-494-30 € 129,-
Zusatz-Funk-Bewegungsmelder
31-494-29 € 74,-
Blockbatterie 9 V
31-458-97 € 2,-

3 Jahre Herstellergarantie



Energiesparlampen mit E-Standardsockel für 230 V

Ersetzen Sie herkömmliche Reflektorglühlampen ganz einfach durch die neue 230-V-Energiesparlampe mit integriertem Reflektor/Diffusor und sparen sie viel Strom bei gleicher Lichtleistung! Lebensdauer ca. 8.000 h!

E 14/R50-Energiesparlampe 7 W

Die Lichtleistung entspricht der einer 40-W-Glühlampe. Sockel E 14, Gesamtlänge inkl. Sockel: 89 mm, Reflektordurchmesser 50 mm.

31-453-64 € 11,-



E 27/R63-Energiesparlampe 11 W

Die Lichtleistung entspricht der einer 60-W-Glühlampe. Sockel E 27, Gesamtlänge inkl. Sockel: 105 mm, Reflektordurchmesser 63 mm.

31-481-63 € 18,-



Noch höhere Helligkeit - 38°-Spotlight-Adapter für E 14/R50

Der zur R50-Energiesparlampe passende, aufsetzbare Spotlight-Adapter verbessert die Abstrahlhelligkeit weiter und steht so wesentlich mehr Leistung aufnehmenden Reflektorglüh- und Halogenlampen nicht nach. Abstrahlwinkel 38 Grad.

31-453-65 € 5,-



Dezentes Licht aus der Wand - Wandeinbaustrahler

Einbaumaß (B x H x T): 65 x 71 x 50 mm
Lieferung ohne Leuchtmittel.

Wandeinbaustrahler FRAME

31-430-82 € 19,-

Wandeinbaustrahler FRAME CROSS
31-430-83 € 19,-

Unterputzrahmen
für Unterputzmontage der Wandeinbaustrahler FRAME/FACE CROSS. Außenmaß 150 x 150 mm, Einbaumaß 120 x 120 mm

31-430-84 € 4,-

Passendes Leuchtmittel:
Halogenlampe 12 V/20 W, Sockel G4
31-117-59 € 0,-

Edelstahl-Außenleuchten - langlebig, edles Outfit, funktionell

Geben Sie Ihrem Heim auch im Außenbereich eine edle Note - mit einer geschmackvollen Edelstahl-Außenleuchte.



Wandleuchte stehend

Mit unzerbrechlichem Kunststoffzylinder und Blendringen zur Lichtbrechung. Max. Lampenleistung 100 W, Fassung E 27. Leuchtenhöhe: 400 mm. Platzbedarf ab Wand: 300 mm.



Edelstahl-Wandlaterne ▲

Klassische Form mit dekorativer E27-Fassung, max. Lampenleistung 100 W. Direkte Wandmontage. Klarglasscheiben. Abm. (B x H x T): 270 x 280 x 140 mm.



Wandleuchte hängend

Edelstahlleuchte, wie oben, jedoch in hängend zu montierender Ausführung.

Innen-/Außenthermometer „Compact“



Kompakt-Digital-Thermometer für Innen- und AußenTemperaturanzeige. Der Außenföhler befindet sich an einem 2,5 m langen Kabel. Anbringung per Klebefoam oder Aufstellung mit Tischständer.

- InnenTemperatur (-10 °C bis +60 °C)
 - AußenTemperatur (-50 °C bis +70 °C)
- Lieferung inkl. Batterie.

weiß
31-410-66 € 6,95
schwarz
31-487-31 € 6,95

Auf einen Blick informiert - Funk-Wetterstationen WS 7078

Wetter, Zeit, Voraussage - alles auf einen Blick bietet diese Kompakt-Wetterstation, die mit bis zu drei Funk-Außensensoren (Reichweite bis 25 m) für Temperatur und Luftfeuchte ergänzt werden kann.

Schnelle Übersicht über:

- Uhrzeit (Funkuhr, Stunde/Minute)
- Datum mit Wochentag oder Monat
- Wettervorhersage mit Wettertendenz
- InnenTemperatur mit zugehöriger Luftfeuchte
- eine von bis zu drei auswählbaren AußenTemperaturen mit zugehöriger Luftfeuchte

Für Innen- und AußenTemperaturen sowie Luftfeuchten sind abrufbare Min-/Max.-Speicher vorhanden (mit Anzeige von Zeitpunkt/Datum des Erreichens der Extremwerte). • Temperaturmessbereich innen: -9,9 bis +59,9 °C/außen: -30 bis +70 °C • Auflösung: 0,1°C • Luftfeuchte: 20% bis 95% rel. • Abm. Station/Sensor (BxHxT, mm): 114 x 179 x 30/60 x 121 x 73 • Spannungsversorgung: Station: 2 x Mignon, Außensensor: 2 x Micro, Batterien nicht im Lieferumfang, Angebot siehe WS 7041. 1 Außensensor im Lieferumfang.

Sonstiges: Überlaufanzeige bei Überschreiten der Bereiche, Weckfunktion mit 2 Weckzeiten



Preishit!

€ 59,95
31-398-94

inkl. 1 Außensensor

Zusatzaußensensor (Temperatur/Luftfeuchte)
ingesamt bis zu 3 einsetzbar
31-333-98 € 24,95

Zusatzaußensensor (Temperatur/Luftfeuchte)
31-334-48 € 10,95

Funkthermometer für bis zu 2 AußenTemperaturen

Funkthermometer mit der Anzeige von Uhrzeit und aktueller InnenTemperatur sowie wahlweise bis zu 2 AußenTemperaturen. Das Gerät speichert von allen Temperaturen die Minimal- und Maximalwerte und zeigt diese auf Knopfdruck an. Messbereich: -30°C bis +70°C Wahlweise Anbringung als Wandgerät oder Aufstellung als Tischgerät.

Abm. (BxHxT): 79 x 119 x 22 mm

Funkthermometer
inkl. 1 Funk-Außensensor
31-334-47 € 19,95
Zusatzaußensensor
31-334-48 € 10,95
Batterien bitte gleich mitbestellen:
4 x Micro-Batterie
31-458-92 per Stück € 0,65



Funkthermometer WS 7041

Kompakte Mini-Wetterstation für die gleichzeitige Anzeige der Innen- und einer von bis zu drei AußenTemperaturen sowie weiteren Zeit- und Wetterdaten.

Mit kabellosem Empfang der Außensensorsignale (Reichweite bis 25 m, bis zu 3 Sensoren einsetzbar), integrierter Funkuhr und mit auf Knopfdruck abrufbarem Speicher für die Minimal- und Maximalwerte der Temperaturen. Für die Außensensoren wird zusätzlich die Zeit des Auftretens der Extremwerte angezeigt. Wahlweise Wandaufhängung oder Tischaufstellung. Datums-/Wochentagsanzeige, Zeitzonenumstellung (±9 h), 2-fach-Weckfunktion. • Temperaturmessbereich innen: 0 - 60°C/außen: -29,9 - 69,9°C • Auflösung: 0,1°C • Abm. Station/Sensor (B x H x T, mm): 75 x 190 x 28/59 x 65 x 22 • Spannungsversorgung: Station: 2 x Mignon, Außensensor: 2 x Micro, Batterien nicht im Lieferumfang. 1 Außensensor im Lieferumfang.

Zusatzaußensensor
31-333-98 € 24,95

Zusatzaußensensor
31-334-48 € 10,95



Preishit!

€ 24,95
31-480-58

€ 32,-

Batterien bitte gleich mitbestellen (benötigte Stückzahl siehe Text)

Mignon-Batterie
31-458-94 per Stück € 0,65
Micro-Batterie
31-458-92 per Stück € 0,65


WS 2500 PC PC-Funk-Wetterstation

Besonders im professionellen Bereich wie in der Landwirtschaft, der Seefahrt, der Wetterbeobachtung, aber auch für ambitionierte private Wetterbeobachter, z. B. Hobbygärtner, ist die langfristige Wetteranalyse nahezu ein Muss.

Das ELV-PC-Interface mit Funk-Datenübertragung ermöglicht es, die Daten der ELV-Funksensoren im Umkreis bis zu 100 m (Freifeld) um diese herum zu empfangen und mit komfortabler Windows-Software auszuwerten, zu analysieren und auszudrucken. Dabei kommen die gleichen Funksensoren wie bei den Wetterstationen WS 1000/WS 2000/WS 2200/WS 2500/WS 3000 zum Einsatz, man kann also mit dem PC-Funk-Interface die gleichen Daten empfangen und auswerten wie mit den Wetterstationen.

Mit dem PC-Funk-Interface und der komfortablen Auswertesoftware ist eine qualifizierte Wetterbeobachtung mit Langzeitauswertung und Speicherung aller wichtigen Parameter kein Problem. Auf dem PC ist eine komplette Wetterübersicht möglich, wobei die Auswertung in Kurvenform oder in Form von Wertetabellen ebenso möglich ist wie die Darstellung von Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresprofilen.

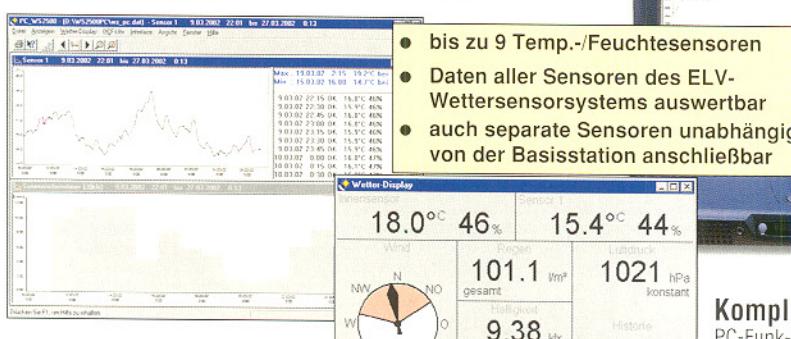Die Abspeicherung der Sensordaten ist auch bei ausgeschaltetem PC über einen Zeitraum bis zu 42,5 Tage möglich.




da das PC-Funk-Interface über einen internen Speicher verfügt. Es ist zusätzlich mit einer DCF-Funkuhr ausgestattet, mit der auch die PC-interne Uhr direkt synchronisierbar ist.

Die Ankopplung an den PC erfolgt über die V-24-Schnittstelle (COM1 bis COM4). Die Daten sind zur weiteren Auswertung, z. B. in Datenbanken, im ASCII-Format exportierbar.

Der Betrieb des Interfaces erfolgt mit 2 Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang).

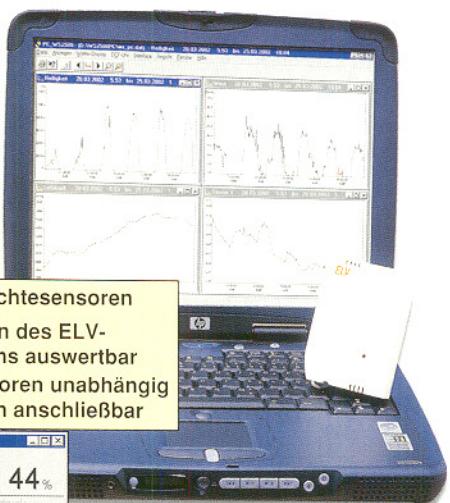- bis zu 9 Temp.-/Feuchtesensoren
- Daten aller Sensoren des ELV-Wettersensorsystems auswertbar
- auch separate Sensoren unabhängig von der Basisstation anschließbar



Komplettset

PC-Funk-Interface WS 2500 PC, Funk-Innensensor S 2000 ID, Funk-Außensensor S 2000 A, Funk-Windsensor S 2000 W, Funk-Regenmengenmesssystem S 2000 R

31-477-58 € 379,-

Sie sparen 6,8% (€ 27,85) gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten.

PC-Funk-Interface WS 2500 PC
mit Auswertesoftware für Windows 95/98/2000/NT/ME/XP auf CD-ROM
31-477-54 € 79,-

Weitere Sensoren
Sämtliche ELV-Funk-Wettersensoren sind anschließbar

Passende Batterien Alkali-Mangan-Mignonzelle AA (2 Stück erforderlich)
31-458-94 per Stück € 0,65

Multifunktions-Umweltmessgerät

Beleuchtungsstärke

4 Bereiche: 0-40.000 Lux,
Auflösung 0,01 bis 10 Lux
Quantitative Messung des Licht-einfalls (Sensor im Gerät)

Schallpegel

2 Bereiche: 65 bis 130 dB
Auflösung 0,1 dB, Charakteristik A,
fast an die Hörspsychologie
angepasste Frequenzkurve, erlaubt
auch das Erfassen kurzer Pegelspitzen

Temperatur

intern: -20 °C bis +40 °C
extern: -20 °C bis +750 °C
Auflösung 0,1/1 °C

Luftfeuchte

35-95% RH, Auflösung 0,1% RH
Sensor im Gerät

PC-Schnittstelle

RS-232-Schnittstelle für Daten-auswertung und -speicherung im PC.

- Abm. (H x B x T): 121,5 x 60,6 x 40
- Gewicht 280 g mit Batterie.
- Lieferung mit Batterie, Temperaturfühler Typ K, PC-Verbindungskabel und Auswertesoftware für MS Windows 95/98/2000.

31-488-34 € 79,-

4 IN 1

Die Software ermöglicht die grafische Anzeige der Messwerte sowie die detaillierte Auswertung, Speicherung und den Ausdruck. Anzeigenumfang 4 Stellen (3.999)
- 1,5 Messungen/s
- Batteriebetrieb mit 9-V-Blockbatterie

Kombiniertes E/H-Feld-Messgerät



E/H-Feld-Messgerät zur komfortablen und genauen Messung sowohl von magnetischen Wechselfeldern (H-Feldern) als auch von elektrischen Wechselfeldern in einem weiten Frequenzbereich (E-Felder).

Dieses kombinierte E/H-Feld-Messgerät ermöglicht sowohl das Aufnehmen als auch die präzise Messung elektrischer und magnetischer Felder. Die vom abgesetzten Aufnehmer erfassten Messwerte erscheinen auf dem kontrastreichen LC-Display. Dieses bietet neben der 3,5-stelligen Messwertanzeige einen integrierten Bargraph mit hoher Aktualisierungsrate. Durch diese zusätzliche, quasi-analoge Messwertdarstellung sind Tendenzen eindeutig erkennbar, die

Störquelle kann schneller identifiziert werden. Die automatische Bereichswahl ermittelt stets den optimalen Messbereich und erleichtert die Handhabung. Speziell für den Einsatz zur Langzeitüberwachung verfügt das Gerät über eine Peak-Hold-Funktion sowie eine Hold-Funktion zum Sichern des Displayinhalts.

Ein weiteres Feature sind die integrierten Filterfunktionen, durch die der Benutzer den Frequenzbereich der Störquelle abschätzen kann. In der Betriebsart „Low“ berücksichtigt das Gerät lediglich Störfrequenzen, die unterhalb von 500 Hz liegen und von netzfrequenten Feldern hervorgerufen werden, wie z. B. durch Haushaltseinrichtungen, Halogenlampen usw. Die Betriebsart „High“ blendet Frequenzen unterhalb von 500 Hz aus und lässt eine Bewertung von höherfrequentem Elektrosmog bis 100 kHz (PC-Monitore o. ä.) zu.

31-292-81 € 149,90

Batterien finden Sie im Hauptkatalog 2003 auf der Seite 529.

Technische Daten: E/H-Feld-Messgerät

Messbereich

Elektrisches Feld:

- | | |
|---------------------|----------|
| 0 bis 20 V/m | 10 mV/m |
| 0 bis 200 V/m | 100 mV/m |
| 0 bis 2 kV/m | 1 V/m |
| 0 bis 20 kV/m | 10 V/m |

Magnetisches Feld:

- | | |
|--------------------|--------|
| 0 bis 2 uT | 1 nT |
| 0 bis 20 uT | 10 nT |
| 0 bis 200 uT | 100 nT |

Frequenzbereich: .. 10 Hz -100 kHz

Filter: Low: Tieffpass 500 Hz,

High: Hochpass 500 Hz

Spannungsversorgung:

9-V-Blockbatterie



Präzisions-Digital-Hydro-Thermometer HT 100

0 bis 100 % rF
-40 bis +100°C

Genaue Temperaturmessungen im Bereich von -100°C bis +500°C ermöglichen dieses neue Präzisions-Thermometer. Ausgestattet mit einem hochwertigen Platinfühler (Pt100) wird eine optimale Genauigkeit und Langzeitstabilität erreicht.

Die technischen Daten dieses ELV-Präzisions-Thermometers können sich sehen lassen und sind in einer Tabelle aufgeführt.

Neben einer ausfeilten Schaltungstechnik trägt das aus reinem Platin bestehende Fühlerlement (Pt 100) entscheidend zur Präzision und vor allem auch zur Langzeitstabilität bei.

Im Temperaturbereich von -100°C bis +200°C liegen die Auflösung und die typ. Genauigkeit bei 0,1 K (!). Mit der Taste Range wird bei höheren Temperaturen umgeschaltet, und es sind Messungen bis +500°C bei einer Auflösung von 1 K möglich. Zur Meßwertspeicherung auf der Anzeige dient die Taste Hold.

Komplettbausatz mit Platinfühler
31-495-35 € 69,95

Batterien finden Sie im Hauptkatalog 2003 auf der Seite 529.

Technische Daten

Meßbereich 1: -100°C bis +200°C
Auflösung: 0,1 K

Genauigkeit: typ. 0,1 K max. 0,3 K

Meßbereich 2: -100°C bis +500°C

Auflösung: 1 K

Genauigkeit: typ. 1 K max. 2 K


Sensor: Pt 100 (-100°C bis +500°C)

Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie

Stromaufnahme: ca. 0,6 mA

Gehäusemaße: .. 142 x 71 x 25 mm (H x B x T)

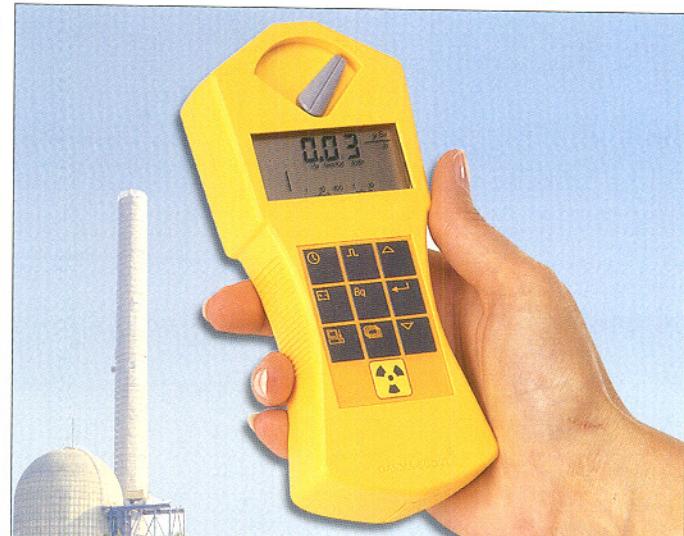GAMMA-SCOUT - Einfach und zuverlässig radioaktive Strahlung messen



Radioaktive Strahlung sieht man nicht, sieht man nicht, und sie tut zunächst nicht weh. Umso wichtiger ist die Möglichkeit, in gefährdeten Umgebungen und Arealen radioaktive Strahlung zuverlässig, über lange Erfassungszeiträume und genau messen zu können.

GAMMA-SCOUT misst und protokolliert permanent radioaktive Strahlung, ist dabei besonders einfach zu handhaben, speichert Daten über lange Zeit ab und ermöglicht die Auswertung der Messdaten durch einen Computer. Dank moderner Schaltungstechnik liegt der Stromverbrauch so niedrig (<10 µA), dass die Batterie eine Lebensdauer bis zu 10 Jahren im Dauerbetrieb erreicht. So ist z. B. ein Dauereinsatz in Röntgen-Arztpraxen oder in der Nähe von Atom-

kraftwerken möglich. Die Messwertanzeige erfolgt über ein vierstelliges LCD-Display mit automatischer Zuordnung der Messgröße. Balkendiagramm für Tendenzanzeige und Betriebsartenindikatoren. Das Gerät misst α-, β-, und γ-Strahlen, mittels einer Wahlblende sind die einzelnen Strahlenarten selektierbar (α-Strahlen ab 4 MeV, β-Strahlen ab 0,2 MeV, γ-Strahlen ab 0,02 MeV). Der Strahendetektor arbeitet als Endfensterzählrohr nach dem Geiger-Müller-Prinzip. Der interne Speicher fasst 2 kBty Daten, über die PC-Schnittstelle (Software auf CD-ROM im Lieferumfang) sind die Daten auf einen Computer übertragbar, dort auswert- und speicherbar. Schlagfestes Kunststoffgehäuse (163 x 72 x 30 mm).

31-397-28 € 259,-

ELV-Funk-Rauchmelder - beliebig kaskadierbar



Bei diesem Rauchmeldersystem wird ein Alarm vom auslösenden Rauchmelder per Funk an alle zum System gehörenden Rauchmelder weitergeleitet, die dann ebenfalls akustisch Alarm geben. So kann auf einen räumlich entfernten Brand, etwa in einem anderen Stockwerk des Hauses, noch rechtzeitig reagiert werden.

Durch die Übertragung der Alarmierung per Funk sind keinerlei Verkabelungen erforderlich und die einzelnen Rauchmelder sind (je nach Bausubstanz) in

einem Abstand von bis zu 100 m voneinander entfernt montierbar. So kann man auch sehr große Gebäude und Areale sichern. Das System erlaubt die Installation beliebig vieler Rauchmelder. Wird von einem Melder Rauch erkannt, so signalisiert er dies optisch/akustisch. Zusätzlich sendet er per Funk ein Alarmsignal an alle benachbarten Rauchmelder, die ihrerseits ebenfalls den Alarm an

alle Rauchmelder innerhalb ihrer Reichweite weiterleiten. Um bei einem Fehlalarm den auslösenden Rauchmelder identifizieren zu können, blinkt die rote LED des auslösenden Rauchmeters nach


Alarmende noch eine halbe Stunde.

Eine nachlassende Batteriespannung wird durch ein akustisches Signal im Abstand von 10 s signaliert.

Um Überschneidungen mit anderen Funkdiensten im 433-MHz-Band zu vermeiden, ist das System mit einem Hauscode codierbar und so sicher vor Fehlalarmen durch andere Funksenden in diesem Frequenzbereich.

Eine weitere Besonderheit ist die einstellbare Ansprechempfindlichkeit. So ist er im Gegensatz zu herkömmlichen Rauchmeldern auch in Räumen einsetzbar, in denen geraucht werden darf, in Küchen, in Räumen mit Dampfaustritt usw. Erst bei einem stärkeren Rauch, wie er z. B. in der Anfangsphase von Bränden auftritt, spricht dann der Melder an.

31-471-24 € 35,50

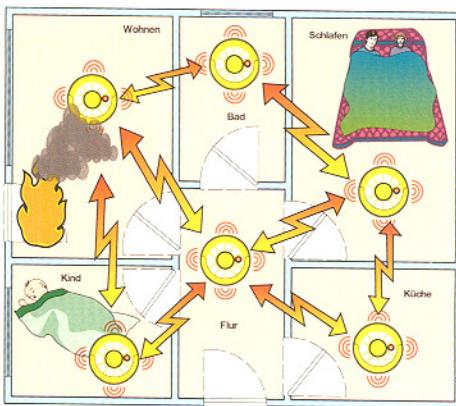

Alkaline-Mignonbatterie
(3 Stück je Melder benötigt)
31-458-94 per Stck.

€ 0,65

Technische Daten:

Sende-/Empfangsfrequenz: 433,92 MHz
Reichweite: ... bis 100 m (Freifeld)
Spannungsversorgung: 3 x Mignon Stromaufnahme: 0,15 mA
Abm. (Ø x H): 115 x 50 mm

FlammEx-Gasmelder für 230/12 V

5 Jahre Herstellergarantie!


Gasunfälle haben immer verheerende Folgen, ob im Haus, im Caravan oder auf dem Boot. Für alle diese Einsatzfälle ist dieser Gasmelder geeignet.

Er warnt bereits bei geringsten Gas Mengen von Butan, Propan und Methan (Erdgas) mit einer lauten, integrierten Sirene (85 dB), lange bevor eine gefährliche Konzentration entsteht.

Besonders langlebige und funktionssichere Ausführung durch elektronische Sensortechnik und permanente Selbstüberwachung.

Dabei erfordert die Installation nahezu keinen Aufwand - einfach Netzstecker in die Netzsteckdose stecken bzw. am Bordnetz anschließen - fertig!

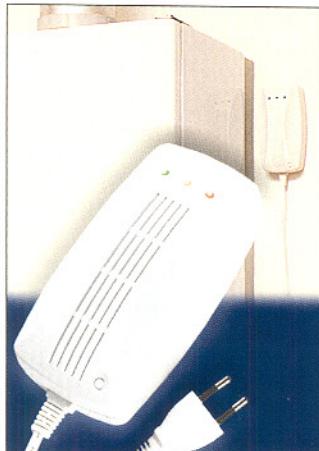Der Gasmelder (230 V) kann auch in Verbindung mit dem Systemrelais an externen Geräten (z. B. Sirene/Blitzleuchte) betrieben werden. Die Schaltleistung beträgt DC 24 V/10 A - AC 240 V/5 A.



Gasmelder 12 V
31-433-82 € 65,90

Gasmelder 230 V
31-433-81 € 65,90

Systemrelais für 230-V-Betrieb
Für Weiterleitung des Alarms an externe Geräte, Schaltleistung 240 V/5 A
31-455-05 € 23,95

VdS-Rauchmelder

Der VdS geprüfte Rauchmelder entspricht allen derzeit im Markt bekannten Sicherheitsstandards. Die Lieferung erfolgt inkl. einer 9-V-Blockbatterie. Das Gerät warnt rechtzeitig vor Batterieausfall mit akustischen Signalen. Die 85 dB laute Alarmsirene signalisiert unüberhörbar eine akute Rauchentwicklung in der Umgebung des Gerätes. • Besonders lauter Alarm (85 dB) • Batterieausfallwarnung • Kontroll-LCD (Funktions test/Batterie) • Betrieb mit 9-V-Batterie (für ca. 1 Jahr Wächterfunktion) • VdS-Nr. G 201076 • Abm.: Ø 105 mm, Höhe 30 mm • Inkl. 9-V-Blockbatterie.
31-484-32 € 9,95



Sicher ist sicher - Tresor mit Codeschloss



Neue Schließtechnik

piere, Urkunden oder Polizen ohne Knicken unterzubringen. Das Öffnen des Tresors erfolgt bequem über ein Codeschloss bzw. über einen Notenschlüssel bei Ausfall der Batterie (4 x Mignonzellen im

Sichern Sie Ihr Eigentum zuverlässig vor Einbrechern. Dieben und sonstigem unberechtigtem Zugriff! Ein fest mit einem großen Möbelstück oder dem Gebäude verbundener Tresor bietet eine hohe Sicherheit für Ihre Wertsachen. Der kompakte Tresor sorgt für die sichere Verwahrung von wichtigen Unterlagen, Wertpapieren, Schmuck, Schlüsseln oder Bargeld.

Trotz der kompakten Abmessungen sind auch größere Schriftstücke, z. B. mit A4-Überformat wie z. B. einige Wertpa-

piere, Urkunden oder Polizen ohne Knicken unterzubringen. Durch die kompakten Abmessungen lässt sich der Tresor gut versteckt in Möbeln etc. unterbringen oder in eine Wand einmauern. Damit ist der Tresor nicht nur für den Privatbereich interessant, sondern auch zur Wertsachenverwahrung im Büro, in Pensionen und kleinen Hotels. Außenabmessungen (B x H x T): 370 x 250 x 250 mm. Innenmaß (Nutzraum, B x H x T): 320 x 210 x 200 mm. Gewicht: 18 kg
31-439-98 € 59,95

Automatisches Telefonwählgerät mit Spachausgabe

Das vollautomatische Telefonwählgerät sorgt bei Auslösung eines Alarms durch einen Alarmkontakt, eine Alarmanlage oder eine Paniktaste für das automatische Übermitteln einer aufgesprochenen Alarmnachricht bei bis zu acht vorprogrammierbaren Alarmierungsstellen. Das Wählgerät wählt dabei die vorprogrammierten Nummern so lange an, bis sich ein Teilnehmer meldet und die Alarmnachricht angekommen ist.

Die jeweils abspeicherbare Nachricht kann bis zu 20 Sekunden lang, die Telefonnummern bis zu 20-stellig sein. Der Einsatz ist sowohl innerhalb einer vorhandenen Alarmanlage als auch als selbstständiges Sicherungsgerät möglich. 2 Steuereingänge sorgen für universellen Anschluss an diverse Melder, Alarmanlagen, Alarmkontakte usw. Das Wählgerät ist auch über die Funk-Sirenenansteuerung der ELV-Alarmanlage FAZ 3000 aktivierbar.



Über FAZ 3000-Funk-Sirenenansteuerung ansteuerbar (Angebot im Hauptkatalog 2003, Seite 88 - 91).

Betrieb an 12-14 V Gleichspannung. Netzteil nicht im Lieferumfang, die Stromversorgung erfolgt üblicherweise über eine Alarmzentrale, bei Stand-Alone-Betrieb über separates Steckernetzteil (12 V/0,3 A). Abm.: 150 x 35 x 105 mm.
31-436-12 € 199,-

Gleich mitbestellen:
Passendes Steckernetzgerät
31-223-05 € 4,60

FUNK-ALARMANLAGE

FAZ 3000

868 MHz
bidirektional

ELV

FAZ - Z

FUNK-
ALARMZENTRALE

- Netz
- Störung
- Batterie
- unscharf
- intern scharf
- extern scharf

unscharf
14:06 11.07

unscharf intern scharf extern scharf

Start-Set

- Funk-Alarmzentrale FAZ 3000-Z • Funk-Fernbedienung FAZ 3000-FB • Funk-Tür-/Fenstermelder FAZ 3000-TF • Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR

€ 249,-

31-466-00



Funk-Sirenen-Ansteuerung

Zum zusätzlichen Anschluss einer Sirene an einem beliebigen Ort innerhalb der Funkreichweite.




Funk-Tür-/Fenstermelder
mit Anschlussmöglichkeit
für Glasbruchmelder.

rundum sichern



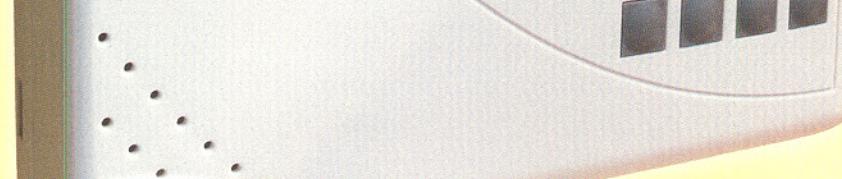Ausführliche Beschreibung der Komponenten
ab Seite 88 im Hauptkatalog 2003



Entwickelt auf Basis
neuester Mikroprozessor-
und Funktechnologie



PIR-Funk-Bewegungsmelder
Einstellbar bis 10 m/90°. Wand- und
Eckmontage möglich.



Funk-
PC-Interface

Ermöglicht die Konfiguration,
Fernsteuerung und Alarmauslösung
(E-Mail, SMS...) per PC.

Funk-Rauchmelder

Mit einstellbarer Sensorempfindlichkeit
und integriertem Signalgeber.



Schärfen/Entschärfen der
Alarmanlage auch bequem per
Funk-Fernbedienung.

Sicherheitstechnik

Funktioniert auch nach dem Gewitterregen -
IP 57-Außenkamera mit IR-Scheinwerfer

IP 57



für auswertbare Bilder. Er schaltet sich je nach Beleuchtungssituation von selbst ein oder aus.

Die Ausstattung:

- S/W-Kamera mit 1/3"-CCD-Chip, 500 x 582 Pixel CCIR
- 380 TV-Linien
- Fixfokus-Objektiv mit 0,25 Lux Lichtempfindlichkeit, F=2,0/f=4 mm, Öffnungswinkel 80°
 - Integrierter IR-Scheinwerfer mit 12 IR-LEDs und automatischer Ein-/Ausschaltung
 - Automatische Verstärkungsregelung
 - Auto-Shutter bis 1/100.000 s
 - Betrieb mit 12 V DC, Stromaufnahme max. 245 mA (mit IR-Scheinwerfer)
 - Schutzzart IP 57
 - Abm. (Ø x L): 64,6 x 105 mm
 - 50-cm-Anschlusskabel mit BNC- und NS-Hohlstecker

31-483-47 € 119,-

Die wetterfeste, weil wasserdichte Außenkamera kann auch an Orten montiert werden, wo sie völlig ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist. Der integrierte IR-Scheinwerfer sorgt auf einer Strecke von bis zu 10 m selbst in der Nacht noch

S/W-Kamera-Modul mit Mikrofon AV 201

S/W-Kamera-Modul, mit empfindlichem Elektretmikrofon, 1/3"-CCD-Chip (500 x 582 Pixel), Rauschabstand >46 dB (AGC aus), Auto-Shutter (1/60 s bis 1/100.000 s), Auflösung 380 TV-Linien. Mit Objektiv F=2,0, Brennweite 3,6 mm, Winkel 92°. Betrieb mit 12 V. Stromaufnahme ca. 110 mA. Platine 42 x 42 mm.


31-420-34 € 59,95



Kamera-Modul mit IR-Scheinwerfer AV 208

S/W-Kamera-Modul mit integriertem IR-Scheinwerfer, dadurch auch bei Dunkelheit einsetzbar (0 Lux bis 2 m, 0,5 Lux ab 2 m). Stromaufnahme ca. 140 mA. Platine 38 x 38 mm, sonstige Daten siehe AV 201.


31-347-44 € 57,50

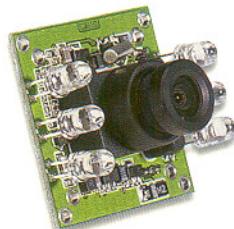

Color-Kamera-Modul mit Mikrofon AV 451

Color-Kamera-Modul mit integriertem Mikrofon. Hohe Lichtempfindlichkeit (nur 2 Lux), 1/4"-CCD-Chip (297.984 Pixel), Rauschabstand >45 dB (AGC aus), Auto-Shutter (1/60 s bis 1/100.000 s), Auflösung 330 TV-Linien. Mit Objektiv F=2,0, Brennweite 3,6 mm. Betrieb mit 12 V. Stromaufnahme ca. 160 mA. Platine 42 x 42 mm.

31-347-43 € 109,95

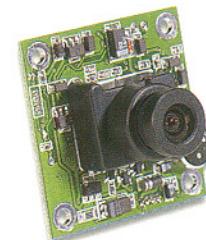

LCD-Farbmonitor-Einbaumodul



Komplett betriebsfertiges Einbaumodul für zahlreiche Videoapplikationen, von der Haustür-Video-Sprechanlage über den Einsatz in Video-Überwachungsanlagen bis hin zum Rückfahrmonitor im Wohnmobil. Nur noch Videouelle (PAL, (F)BAS) und 12-V-Betriebsspannung anschließen. Mit Audio-Eingang und regelbarem Audio-Ausgang.

- 4"- (10-cm)-LCD-Farb-Display
- Universal-Audio-/Videoeingang, PAL, 1 V_s/50 Ω, 3,5-mm-Klinkenbuchse

- Displayauflösung 382 x 234 Pixel
- Betrieb mit 12 V DC/600 mA, auch am 12-V-Fahrzeugbordnetz anschließbar
- Ausstattung mit Helligkeits-, Farb- und Kontrastregler, Lautstärkeregler
- Einsatzbereich zwischen 0 °C und +40 °C
- Abm. (B x H x T): 121 x 97 x 40 mm

4"-LCD-Farbmonitor-Einbaumodul
31-421-89 € 139,50

9"-Video-Überwachungsmonitor



geeignet. Für den Video-Ein- und Ausgang steht jeweils eine BNC-Buchse zur Verfügung, wobei die Eingangsimpedanz von 75 Ω für Durchschleifbetrieb auch umschaltbar ist. Stapel- und anreihbar.

31-422-68 € 139,-

Technische Daten:

Bildschirmdiagonale: 23 cm (9")
Auflösung: 800/1000 Linien
Video-Eingang: BNC-Buchse
Eingangsspegel: 1 V_s
Impedanz: 75 Ω (schaltbar)
Video-Ausgang: BNC-Buchse
Leistungsaufnahme: max. 25 W
Abmessungen (B x T x H): 220 x 260 x 237 mm
Gewicht: 5,8 kg

3-fach-Videoverteiler VV 3

Mit diesem aktiven Videoverteiler wird das Videosignal z. B. einer Überwachungskamera ohne Beeinträchtigung der Bildqualität auf drei unabhängige Ausgänge verteilt. Damit wird dieser universell einsetzbare Videoverteiler zum Problemlöser für alle Fälle im Videobereich. Die Ausgänge sind rückwirkungsfrei, sodass eine nicht abgeschlossene oder kurzgeschlossene Leitung keine Auswirkung auf die übrigen Ausgänge hat. Die Ein- und Ausgänge sind in BNC-Technik ausgeführt, der Übergang auf die im Heimbereich übliche Cinch-Technik kann mit entsprechenden Adaptoren erfolgen. Ein externes Netzteil (nicht im Lieferumfang) übernimmt die Spannungsversorgung.

Komplettbausatz (ohne Netzteil)

31-474-80 € 19,50
Bitte gleich mitbestellen:
Passendes Netzteil 12 V/300 mA
31-223-05 € 4,60
Adapter BNC-Stecker/Cinch-Buchse
31-434-99 € 1,50

Technische Daten: LV 100

Spannungsversorgung: max. 20mA
Frequenzgang: 20 Hz - 16 kHz (-3dB)
Verstärkung: max. 73dB (5000fach)
Hoch-/Tiefpassfilter: fg = 150Hz/5kHz
Ausgang: Kopfhörer (stereo)
Abm. (BxHxT): ... 65 x 115 x 26 mm



Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12-18 V/DC
Stromaufnahme: max. 80 mA
Anschlüsse: 1 x Video In (BNC), 3 x Video Out (BNC)
Ein-/Ausgangsimpedanz: 75 Ω
Abm. (Gehäuse): 95 x 48 x 38 mm

Ultra-Mini-Funkkamerasystem ALM 2451/2452

Gerade einmal 18 x 17 x 34 mm kompakt - im gemeinsamen Gehäuse mit einem leistungsfähigen 2,4-GHz-Funksender und durch das Pin-hole-Objektiv (Ø nur ca. 1,5 mm) sehr diskret montierbar - das sind völlig neue Dimensionen im Consumer-Bereich!



Jetzt wird die Technik der ultrakompakten Minikameras für jedermann zugänglich: Vollwertige CMOS-Colorkamera mit 92°-Weitwinkelobjektiv und Mini-Funksender (2,4 GHz)!

Damit ist der unauffälligen Anbringung der Kamera bzw. dem mobilen Einsatz einer solchen Kamera kaum noch eine Grenze gesetzt. Die Auflösung der Kamera mit 365.000 Pixeln und 380 TV-Linien steht für ein fein dargestelltes Bild. Die Spannungsversorgung der Kamera erfolgt vorzugsweise per Batterie/Akkus. Ein Batteriebehälter für 4 x Mignon-Batterien/Akkus befindet sich im Lieferumfang. Bei der Bestückung mit entsprechend leistungsfähigen Akkus ist eine autarke Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden möglich (1500-mAh-Akkus). Für den stationären Einsatz ist ein Netzteil (nicht im Lieferumfang) anschließbar. Reichweite des Senders bis zu 300 m

Bitte gleich mitbestellen:
**Passende NiMH-Akkus für Kamerastromversorgung, 1500 mAh
Mignonzelle AA (4 Stck. erforderlich)**
31-332-44 per Stück **€ 2,95**
**Universal-Ladegerät V 680
31-288-99** **€ 17,95**

(Freifeldreichweite). Der Kameraempfänger gibt das Bild in PAL-Norm an beliebige Fernsehempfänger, Videomonitore oder Videorecorder aus. Der Empfänger ist aufgrund seiner Ausstattung mit einem Audio-Empfangskanal universell innerhalb von 2,4-GHz-A/V-Systemen einsetzbar.

Mini-Funkkamerasystem ALM 2451

Wie ALM 2452, jedoch als gehäuseloses Einbausystem mit Weitwinkel-Objektiv Fix, 92°, F2.0, f=3,6 mm. Abm. (BxTxH): 22 x 32 x 15 mm

- Super klein, leicht und kompakt
- 300 m Reichweite
- 10 h mobile Bildübertragung



Set-Inhalt:


1 Kamera mit 2,4-GHz-Sender, Batteriekasten für 4 x Mignon-Zelle, 1 Empfänger ALM 2410, 1 Netzteil für ALM 2410.

Technische Daten: Mini-Funkkamerasysteme ALM 2451/2452

Kamera/Sender

Bildsensor:	1/3" CMOS color, 365.000 Pixel
Horizontalauflösung:	380 TV-Linien
Min.-Lichtstärke:	<5 Lux
Objektiv ALM 2451:	Fix, Weitwinkel 92°, F2.0, f=3,6 mm
Objektiv ALM 2452:	Fix, Pin hole, Weitwinkel 78°, F2.3, f=4,3 mm
Ausstattung:	autom. Verstärkungsregelung, autom. Weißabgleich
Frequenzband:	2,4 GHz
Sendeleistung:	10 mW
Antenne:	Rundstrahlantenne
Reichweite:	bis 300 m (Freifeld)
Betriebsspannung:	4,8 - 7,2 V
Stromaufnahme:	140 mA
Abm. (B x T x H) Kamera/Sender ALM 2451:	22 x 32 x 15 mm
Abm. (B x T x H) Kamera/Sender ALM 2452:	18 x 17 x 34 mm
Empfänger	
Video-/Audioausgang:	1 Vss an 75 Ω/0,8 V an 600 Ω
Audio-Bandbreite:	50-17000 Hz
Antenne:	Richtantenne 60°
Betriebsspannung:	12 V
Stromaufnahme:	180 mA
Abm. (B x T x H):	40 x 150 x 88 mm

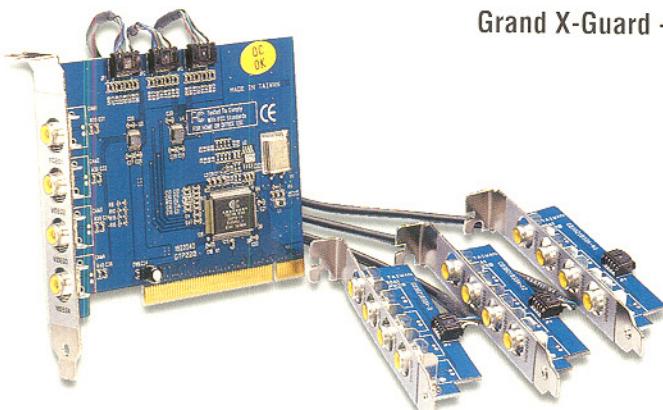Grand X-Guard - PC-Videoüberwachung-/Aufzeichnung für bis zu 16 Kameras



Mit X-Guard wird die PC-Videoüberwachung ganz einfach - bis zu 16 Kamerabilde sind auf einem Server speicherbar und über entfernte Rechner abrufbar. Dabei erfolgt die Kommunikation je nach Bedarf über TCP/IP-/IPX- oder Modem-Protokolle entweder über Intranet (LAN/WLAN) oder über das Internet bzw. das Telefonnetz.

Durch intelligente Komprimierungsalgorithmen und das Motion Detection-Verfahren kann das relevante Videomaterial kosten- und platzschonend aufgezeichnet und übertragen werden. Alle Kamerabilder sind gleichzeitig darstell- und übertragbar. Das System ist als Ausführung für 4 oder 16 Kameras verfügbar.

intelligentes Datenbank-Management ermöglicht die einfache Verwaltung der Videofiles auch von Ferne. Bei vollem Speichermedium werden automatisch die ältesten Files gelöscht, sodass das System nicht wegen Speicherplatzmangel stehen bleibt. Je nach Kamera-Anzahl werden zwischen 0,8 bis 5 Bilder/s aufgezeichnet.

Platzsparend durch Motion Detection
Das Motion Detection System spart enorm Platz auf der Festplatte und vermeidet unnötige Kapazitäten bei der Datenübertragung. Es zeichnet nur auf,

wenn sich etwas in einem definierbaren Sektor bewegt. Die Ansprechsensitivität ist einstellbar.

Fernüberwachung total

Alle Aufzeichnungen können von einem (weltweit) entfernten Rechner abgerufen werden. Dies erfolgt über das einfach zu konfigurierende TCP/IP-Protokoll, der Server benötigt lediglich eine feste IP. Die erreichbare Wiedergabegeschwindigkeit beträgt dabei je nach Übertragungsmedium 1-16 Bilder/s. Unterstützt werden analoge und Funk-Telefonnetze, ISDN, ADSL, Kabel-Modems, Wireless LAN (IEEE 802.11b), LAN.


Lieferung als PCI-Steckkarte, bei 16er-System mit 3 Tochter-Slotkarten, für den Anschluss von 4/16 S/W- oder Color-Kameras (NTSC/PAL) über Cinch-/BNC-Buchse. Mit Software für Aufzeichnung/Wiedergabe/Datenbank und Fernbedienung auf CD-ROM.

Systemvoraussetzungen: Prozessor Intel Pentium II ab 500 (800 empfohlen) - MS Windows 98/ME (nur 4-

Port-Version), XP/2000 - Soundkarte · Ethernet-Karte oder Modem · 20 GB freier Festplattenplatz · 128 MB RAM · 16-Bit-Videokarte.

Grand X-Guard für 4 Kameras (Cinch)
31-485-04 **€ 179,-**

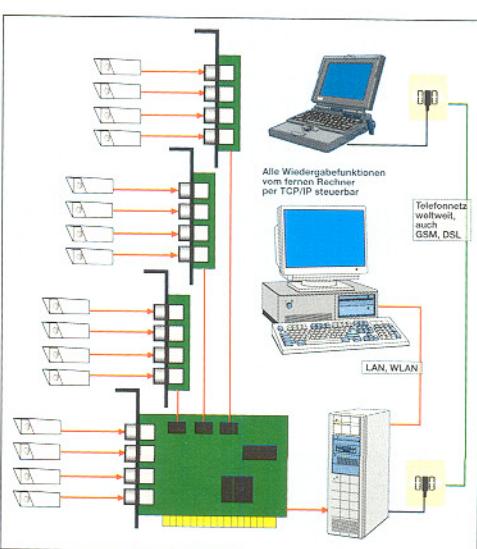Grand X-Guard für 16 Kameras (BNC)
31-485-05 **€ 499,-**



Kommunikationstechnik

DECT im Doppelpack - Audioline TWIN DECT 7800 B mit Anrufbeantworter

Modernste DECT-Technik gleich im Doppelpack und mit integriertem Anrufbeantworter - schon fast eine kleine Telefonanlage. Denn an der Basisstation lassen sich insgesamt bis zu 4 DECT-GAP-Mobilteile anmelden.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- CLIP-Funktion*
- Multilinkbetrieb mit bis zu 4 Handapparaten je Basis und 2 Basisstationen je Handapparat möglich
- Bis zu 12 Stunden Dauergespräch, bis zu 8 Tage Stand-By-Betrieb
- Zwei Telefonbücher mit jeweils 10 Speicherplätzen
- 5fach-Wahlwiederholung
- T-Net-geeignet (Hook-Flash 270 ms)
- Nebenstellentauglich (Flash 84 ms)
- Gehörschutzfreie Internegespräche zwischen Mobilteilen
- Integrierter digitaler Anrufbeantworter (Speicherkapazität 9 Minuten) mit Tag- und Zeitanzeige zu jeder aufgenommenen Nachricht
- Bedienung des Anrufbeantworters vom Mobilteil aus
- Reichweite bis 300 m, erweiterbar durch zweite Basisstation

Lieferumfang: 2 Mobilteile mit Akkus, Basisstation, TAE-Anschlusskabel, Steckernetzteil, Ladeschale für zweites Mobilteil

31-456-16 € 119,-

*sofern der Anrufer die Übermittlung seiner Nummer zugelassen hat.



TWIN-DECT 7800

Basisstation mit einem Mobilteil, sonst wie oben
31-486-35 € 79,-

Telefontaschen

Hochwertige Fenstertaschen in schwarzem Leder. Mit lederummanteltem Gürtelclip und Klettverschluss. Telefon auch in der Tasche voll funktionsfähig!

Für ... und baugleiche:

Nokia 3310/3410/3330 31-449-58
Nokia 6210 31-428-78
Nokia 8210 31-428-79
Siemens ME 45 31-450-16
Siemens C45/M50/MT50 31-490-36

Preishit!

€ 4,-



Weitere Typen finden Sie im Hauptkatalog 2003 auf der S. 254.

MA-620 - Kabellose Kommunikation per Infrarot



Die Lösung, um bequem und kabellos Daten zwischen Handys, PDAs, Digital-Kameras oder anderen Geräten mit IrDA-Schnittstelle und dem PC auszutauschen. Für Handy-Besitzer ist die zum IrDA-Adapter auf CD-ROM mitgelieferte Software „Handset-Manager“ eine wertvolle Unterstützung für folgende Nutzungsmöglichkeiten:

- Telefonbuch/Kalender bequem am PC bearbeiten und synchronisieren.
 - SMS erarbeiten und versenden
 - Logos und Klingeltöne speichern und auch per SMS verschicken!
 - Grafischer Editor für das Erstellen eigener Klingeltöne und Logos
- Durch das einheitliche IrDA-Protokoll kann der MA-620 eine Verbindung zu nahezu allen Geräten aufbauen, die über eine IrDA-Schnittstelle verfügen. Die Software wird von den Betriebssystemen MS Windows 98, 98SE, ME,

erfolgt über die USB-Schnittstelle des PCs.

Unterstützte Geräte: Handys

Nokia: 6500, 6510, 6310, 6210, 6250, 7110, 7190, 8210, 8250, 8290, 8850, 8890, 8310, 8855
Motorola: L2000, Timeport 260, P7389i, P7689

Siemens: S25, S35i, SL45, S45, ME45
Ericsson: R320sc, R520, T39, T68

PDAs

Palm V, Vx, IIIx, m100, m105, m505; IBM WorkPad C3, 30X, c500, c505; Sony Clie usw.; Windows CE PDA/HPC wie: Cassiopeia, Compaq iPAQ, HP Jornada, etc.

Digital-Kameras

Casio QV-7000, Sony CyberShot DSC-F3, Kodak, etc.

31-455-67 € 49,-

XP und 2000 unterstützen.
Die IR-Daten-Übertragungsgeschwindigkeit beträgt je nach Anwendung bis 115 kBit/s, die Reichweite bis zu 100 cm. Die Spannungsversorgung des IrDA-Adapters



Schützt vor 0190-Dialer-Betrug - 0190-Sperre TW 100

Die über Mail-Anhänge oder Seitenaufrufe „hereinschneiende“ 0190-Dialer können für den ahnungslosen Internet-Nutzer horrende Kosten verursachen. Die TW 100 schützt vor der unbemerkten Einwahl mit 0190-Dialern. Das Gerät wird direkt in die analoge Telefonleitung vor dem Modem eingeschleift und überwacht die gewählte Rufnummer. Da die Sperre als externer und nicht vom PC aus softwaregesteuerter Hardwarezusatz arbeitet, ist sie nicht manipulierbar wie Softwarelösungen. Gleichzeitig bleibt aber die normale Telefon-/Faxlei-

tung frei für die bewusste Nutzung von 0190-Mehrwertdiensten. Zusätzlich ist die Sperre für die generelle, codierte Sperrung von Nebenstellen einsetzbar (z. B. als Kindersperre).

Fertigerät, ohne Netzteil

31-492-63	€ 39,-
Komplettbausatz, ohne Netzteil	
31-471-32	€ 35,-
Passendes Netzteil NG 300	
31-223-05	€ 4,-

Li-Ion-Handy-Ersatzakkus

Hochwertige Slimline-Akkus, durch Li-Ion-Technik besonders leicht, sehr hohe Standzeit.

**Spitzentechnik -
Spitzenpreis**

passend für Nokia 3310, 750 mAh
31-432-94

passend für Nokia 8210/8850/8260/
8890, 750 mAh
31-432-93

passend für Siemens S25, 750 mAh
31-432-89

passend für Siemens S/C35,
750 mAh
31-432-91

passend für Siemens C45, 900 mAh
31-487-12



passend für Siemens SL45, 550 mAh
31-453-78

passend für Siemens S45/ME 45,
650 mAh
31-453-79

Völlig frei und sicher telefonieren - Bluetooth Headset Plantronics M 1000



Für Mobiltelefone nach Bluetooth-Standard V 1.1

Das kennen wir - ins Auto einsteigen, Handy aus der Tasche kramen, in die Autohalterung stecken und während der Fahrt dann verkehrsgefährdend nach den Mini-Tasten suchen! Wer ein modernes Handy mit Bluetooth-Schnittstelle besitzt, kann sich mit dem M 1000 voll aufs Autofahren konzentrieren! Und auch in anderen Situationen, etwa unterwegs zu Fuß

**Computer
Bild
Test-Sieger**

Ausgabe: 19/2002

oder im Büro, ist diese drahtlose Headset praktisch - man benötigt kein Kabel mehr für die Verbindung Headset - Telefon.

Einfach das Bluetooth-Headset aufsetzen und ankommende Anrufe bequem über die Rufannahmetaste des Headsets annehmen!

Die gesamte Kommunikation erfolgt kabellos über bis zu 10 m. Das Noise-Cancelling-Mikrofon sorgt für klare Verständigung ohne Nebengeräusche.

Das links und rechts tragbare Headset ist dabei extrem leicht (nur 26 g) und bequem zu tragen (anpassbare Ohrbügel und einstellbarer Mikrofonarm). Der integrierte Akku bietet bis zu 3,5 h ununterbrochene Sprechzeit

und wird mit dem ebenfalls mitgelieferten Ladegerät geladen, ohne ihn aus dem Headset nehmen zu müssen.

31-457-96 € 149,-

Super-Scanner - Handscanner XR 1810

Wahrlich einer für Alles - der XR 1810 überstreicht einen riesigen Frequenzbereich zwischen 100 kHz und 2,149 GHz, macht sogar den Empfang verschleierter Sendungen möglich und bietet mit der Betriebsart SSB auch den Empfang von zahlreichen kommerziellen und Amateurfunksendern. Natürlich sind auch alle Rundfunksender zwischen Langwelle und UKW sowie TV-Sender (Ton) empfangbar. Für den schnellen Überblick über die Aktivitäten auf den Bändern sorgt die spektrale Belegungsanzeige.

Auf 1000 Speicherplätzen sind Sender abspeicherbar und dank Vorzugskanalüberwachung verpassen Sie kein Signal, auch wenn Sie gerade auf anderen Frequenzen hören. 21 populäre Frequenzbereiche sind bereits im Auslieferzustand programmiert, 10 weitere Bereiche zu je 100 Speicherplätzen können Sie individuell belegen. Dabei sind die integrierten Suchlauf- und Timerfunktionen eine wertvolle Hilfe.

Der Scanner beherrscht den Frequenzbereich 100 kHz bis 2,149 GHz und kann in den Betriebsarten AM, FM-N (FM schmal), FM-W (FM breit), SSB (LSB), USB und CW empfangen. Ein Descrambler erlaubt das Mithören „inverted“ Sendungen.

Die Abstimmung erfolgt automatisch und in ab 50 Hz einstellbaren Abstimmstufen. Die Suchlaufgeschwindigkeit beträgt dabei ca. 30 Schritte/Sekunde. Geliefert wird der Scanner mit einer flexiblen Gummi-Kurzantenne, Trageschlaufe, Steckerlader, Kfz-Anschlusskabel und Ohrhörer.

Der Betrieb erfolgt mit 3 Mignonzellen bzw. Steckermetallteil (Akkus im Lieferumfang). Eine PC-Schnittstelle macht mit der optionalen Auswertesoftware die bequeme Frequenzbeobachtung und Datenarchivierung am PC möglich.



Kompakt-Maße:
Breite 6,2 cm
Höhe 11,6 cm
Tiefe 2,9 cm

- Frequenzbereich bis 2,149 GHz
- Descrambler
- SSB
- PC-Schnittstelle

Handscanner XR 1810
31-489-50 € 429,-

Interface-Kabel mit Auswertesoftware für MS Windows 95/98/2000/ME/XP/
NT 4.0
31-489-51 € 59,-
Mignonbatterien, 3 Stück
31-458-94 je Stück € 0,-65

WT 405 - LPD und PMR in einem Gerät!



einfach bedienbar und so kompakt wie ein Einband-Funkgerät.

Die Ausstattung des kleinen Dualbanders kann sich sehen lassen und weist zahlreiche professionelle Features auf (siehe Ausstattungstabelle), die eine Bedienung besonders einfach machen. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise mit 4 Microbatterien oder entsprechenden Akkus (Batterien/Akkus nicht im Lieferumfang). Bei Akkubetrieb ist ein Nachladen der Akkus über äußere Ladekontakte (Ladegerät im Zubehörset) möglich.

31-484-71 € 39,-

Zubehörset bestehend aus: passendem Ladegerät mit Netzgerät, Akkupack, Headset für VOX-Betrieb
31-455-65 € 24,-

Microbatterie, AAA
(4 Stck. werden benötigt)
31-458-92 per Stück € 0,-65

Die Ausstattung:

- 8 Kanäle mit 38 Subcodes für PMR • 69 Kanäle/38 Subcodes für LPD • HF-Leistung PMR/LPD: 500/10 mW • Reichweite bis 4 km (PMR) • VOX-Funktion für frei-händiges Senden • Automatische Abstimmung • Scanfunktion • Einstellbare Rauschsperrre • Monitor-Funktion • Roger-Beep, Tastatursperre • Stromsparfunktion, Batteriewarnung • 8 wählbare Ruftöne • Einklappbare Antenne für superkompakte Abmessungen beim Transport • Buchse für Ohrhörer/ext. Mikrofon • Ladefunktion für Akkus • Betrieb mit 4 Microzellen • Abm. (H x B x T): 85 x 55 x 30 mm

Das ist das Funk-Handy, mit dem Sie in fast ganz Europa (Ausnahme Osteuropa) lizenfrei funkeln können!

Das WT 405 ist ein Dualband-Funkgerät für die Bereiche LPD (433 MHz) und PMR (446 MHz). Es ist dabei genau so

Stabo freecomm 200

Immer in Verbindung
bleiben...

Preishit!
€ 59,-
31-456-23



Kompakt, einfach zu bedienen und mit zahlreichen integrierten Sonderfunktionen ist das freecomm 200 die richtige Ausrüstungsbasis für die mobile, gebührenfreie Kommunikation. Mit Sprachsteuerung (VOX, damit auch als Funk-Babysitter einsetzbar), die Gegen sprechen ohne Gerätebedienung erlaubt und Dual-Watch-Funktion (ständige Beobachtung von 2 der 8 Kanäle).

- 8 Kanäle im 446-MHz-PMR-Bereich • 500-mW-Ausgangsleistung • Kanal-Suchlauf (Scan) • Batterie-Sparschaltung • Beleuchtetes Display • Ruftaste • Tastatursperre • VOX-Funktion mit 3 wählbaren Ansprechschwellen • Monitor-Funktion • Timer-Funktion (1-99 s) mit Stopp-Funktion • externer Universal-Anschluss für Kopfhörer-/Sprechgarnitur • Betrieb mit 4 Alkaline-AAA-Batterien oder wieder aufladbaren Akkus (nicht im Lieferumfang) • Batterie-Überwachung • Lieferung als Paar.

Zubehör (je Gerät 1 x erforderlich)
Hör-/Sprechgarnitur für VOX-Betrieb
31-456-26 € 6,-

Steckerladegerät
31-456-27 € 6,-

Akkupack Ni-MH 600 mAh
31-432-28 € 15,-

Passende Batterien Microzelle AAA
(4 Stück je Gerät erforderlich)
31-458-92 per Stück € 0,-65

Miko - Minis für das PMR-Band, komplett und leistungsstark!

Professionelle, störungsfreie und vor allem gebührenfreie Kommunikation auf 8 exklusiven Kanälen - das ist PMR-Funk! Die hohe Ausgangsleistung erlaubt Verbindungen über Entfernen von bis zu 5 km. Damit sind PMR-Funkgeräte die idealen Begleiter für Sport, Wandern, Wassersport usw. Das Komplett-Set für die einfache Kommunikation - neben den beiden Funkgeräten befinden sich noch 2 Headsets, 2 Ladegeräte und 2 Akkupacks im Lieferumfang.

Mit dem Headset kann man bequem kommunizieren, ungestört durch Umgebungsgeräusche und ohne in das Gerät mikrofon sprechen zu müssen.

Das Ladegerät ermöglicht die unkomplizierte Ladung des Akkupacks - genau so bequem wie bei einem mobilen Telefon! Das Gerät bleibt im Lader einsatzbereit und man hat stets einen einsatzbereiten Akku.

Die Ausstattung:


- 8 Kanäle, 446-MHz-PMR-Bereich
- 500 mW Ausgangsleistung • Bis zu 5 km Reichweite • Beleuchtetes LC-Display • Kanalsuchlauf (Scanfunktion)
- Automatische Rauschsperrre (Squelch)
- Monitor-Funktion zur Kanalüberwachung • Call-Funktion (Anrufton) • Tastensperre (Lock) • Energiespar-Mode • Universal-Anschluss für Headset oder Lautsprecher (2,5-mm-Klinkenbuchse) • Gürtelclip • Betrieb mit 4 Micro-Batterien oder Akkus (Akkupack im Lieferumfang) • Standlader - Gerät einfach einsetzen

Kompakt-Maße:
Breite 5,1 cm
Höhe 14,5 cm
Tiefe 2,7 cm



Komplett-Set:
2 PMR-Funkgeräte
2 Headsets
2 Ladegeräte
2 Akkupacks

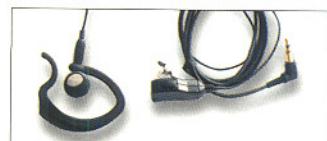Miko-Komplett-Set
2 Funkgeräte, 2 Headsets, 2 Ladegeräte und 2 Akkupacks
31-488-98 € 99,-




PC-Zubehör

Lochraster-Projekte komplett per PC erstellen

Neue Version!
Jetzt
fotorealistisch!

Die richtige Planungshilfe für die komplekte Erstellung von Lochraster-Projekten auf dem Bildschirm bis hin zur Potenzialprüfung der einzelnen Verbindungen, zur fertigen Einkaufsliste und zum Farbbestückungsdruck - ob nun als (Test-) Vorstufe für eine Leiterplatte oder als fertiges Projekt!

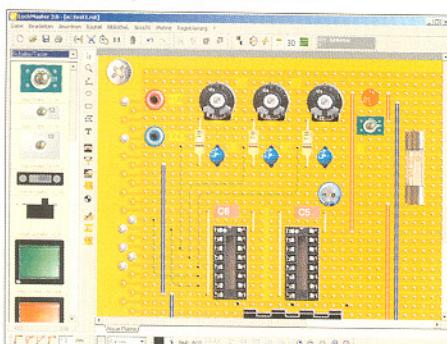LOCHMASTER stellt eine effektive Planungs- und Dokumentationshilfe für Lochrasterschaltungen dar und ist somit ein wertvolles Laborhilfsmittel für die Entwicklung eigener Schaltungen sowohl im Prototypen-Laborgbau als auch im privaten Bereich für die dort übliche Realisierung von Einzelprojek-



ten. Besonders bestechend ist die fotorealistische und maßstabsgerechte Bauteildarstellung, die einen hervorragenden Überblick auch über die mechanische Realisierbarkeit des Projektes ermöglicht. Für MS Windows 95/98/NT/2000/XP.

31-495-24 € 35,-

Features von „Lochmaster 3.0“ auf einen Blick:


Max. Format 100 x 160 mm (Euro) • Blanke und isolierte Drähte auf Löt- und Bestückungsseite ziehen, biegen, ein- und auslösen, Bauteile rotieren, Kupferbahnen auffrennen, Bohrungen setzen • Mehrere Drähte an einen Punkt anlösbar • Drähte und Bauteile, die sich auf der Platinenrückseite befinden, scheinen für maximale Kontrolle durch • Übereinander liegende Bauteile funktionsfähig platzieren und verdrahten • Eigene Boards generierbar • Streifen- und Augenlayout • Erweiterbare fotorealistische Bauteilbibliothek inkl. mechanischer Teile • Potenzialprüfung • Umfangreiche Druckfunktionen. Lieferung auf CD-ROM.

Silent-PC - Lüftersteuerung für PCs

Lüftergeräusche, laut und oftmals störend, gehören damit der Vergangenheit an.


Mit dieser kleinen Zusatzschaltung wird eine temperaturabhängige Drehzahloptimierung und damit jederzeit eine minimale Geräuschentwicklung Ihres PC-Lüfters erreicht.

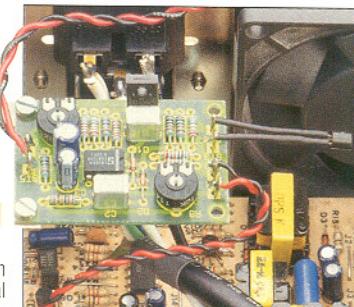Die in den PC-Netzteilen eingesetzten Lüfter sind in der Regel für die maximal abzuführende Verlustleistung dimensioniert und laufen unregelmäßig mit höchster Drehzahl. Silent-PC regelt in Abhängigkeit von der Temperatur die Drehzahl und damit den Luftdurchsatz des Lüfters, wodurch sich eine minimale Ge-



räuschentwicklung einstellt. Versorgungsspannung: 12 V DC.
Abm. (B x H x T): 50 x 16 x 34 mm.
Komplettbausatz
31-107-57 € 8,-

Festplattenumschalter

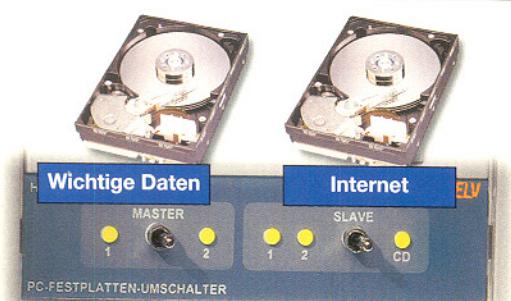

Der Umschalter für den sauberen Schnitt im PC - eine Festplatte beruflich, eine für privat, eine für wertvolle Daten, eine für die Arbeit im Internet, eine für Linux, eine für Windows, eine fürs System-Backup...

Vielfach ist eine völlige physikalische Trennung von Datenträgern erforderlich. Der Festplattenumschalter realisiert eine Auswahl zwischen zwei IDE-Festplatten einschließlich Master-/Slave-Umschaltung.

Der Festplattenumschalter erlaubt zunächst das Ein- und Ausschalten jeder Festplatte per Schalter. Verfügt diese über eine Cable-Select-Option, ist sie jeweils als Master oder Slave an den

IDE-Bus schaltbar. Insgesamt sind zwei Festplatten und ein CD-ROM- (DVD-/CDR-) Laufwerk bzw. alternativ zu diesem eine dritte Festplatte an den Umschalter anschließbar. Ein Wechseln der Festplatten ist fehlbedienungssicher nur beim erneuten Einschalten des PCs möglich. Lieferung mit Adapter für 2 Festplatten und Anschlussmöglichkeit für Schlüsselschalter.

Komplettbausatz
31-468-50 € 34,-
Fertigerät
31-478-16 € 49,-
Adapter für 3. Festplatte/
CD-LW-Bausatz
31-468-56 € 6,-

Direkt aus Weltraum - D-Sat 5: Ganz Deutschland aus der Vogelperspektive

Machen Sie sich modernste Satellitentechnologie zu Nutze und erleben Sie ganz Deutschland aus der Vogelperspektive!

Und das in faszinierender Qualität mit einer Auflösung von 5 m pro Pixel. In größeren Städten (170 Städte/10 Seelineln) können Sie sich sogar bis auf 45 cm/Pixel an die kleinen und großen Geheimnisse der Nachbarschaft heranzoomen.

Und wenn Ihnen das noch nicht reicht, steigen Sie in den virtuellen Flugsimulator und erleben Sie Deutschland im Tiefflug von oben.

Gegenüber der Vorversion ist die Bildqualität nochmals verbessert, vor allem die jetzt mögliche Echtfarbdarstellung fasziniert.

Für Liebhaber des MS-Flugsimulators sind Bilder direkt exportierbar.



5Weitere Features:

- 15.000 faszinierende Schrägbilder der Metropolen Hamburg und Berlin
- Supergenaue Suche von Orten und Straßen im Umkreis dank Georeferenzierung auf GPS-Datenbasis
- Lokales Speichern von Bildern und Export
- Einblenden von Straßennamen, Sehenswürdigkeiten und Serviceeinrichtungen
- Freie Strecken- und Flächenmessung
Lieferung wahlweise auf 20 CDs oder 4 DVDs.

D-Sat 5, 20 CDs
31-495-18 € 39,-

D-Sat 5, 4 DVDs
31-495-25 € 39,-



Kompatible Druckpatronen von KMP - die preisliche Alternative zu Originalpatronen

Kompatible Farbpatronen entsprechen in der Funktion den Originalpatronen der Druckerhersteller, sind jedoch deutlich preiswerter.

Kompatible Tintenpatronen für Farb-Tintenstrahldrucker

Hersteller/Druckertyp	Farbe	Best.-Nr.	€ Preis
CANON®			
BJC-2000/BJC-4000er-Serie/BJC-5000er-Serie/S100/Multipass C20/C30/C50/C70/C80	●	31-408-46	4,60
BJC 5000er-Serie	● ● ●	31-408-47	7,65
BJC 3000/BJC 6000er-Serie/S400/S450/S500/S520/S600/S750/S4500/S6300/Multipass C100/F30	●	31-414-41	7,65
S200/300	●	31-456-90	5,95
S200/300	● ● ●	31-456-91	13,25
S400/S450/S600/S4500	●	31-414-42	7,65
	●	31-414-43	7,65
	●	31-414-44	7,65
EPSON®			
Stylus C60	●	31-456-92	22,95
Stylus C60	● ● ●	31-456-93	19,95
Stylus C70/C80	●	31-491-96	26,90
Stylus C70/C80	●	31-491-97	14,90
Stylus C70/C80	●	31-491-98	14,90
Stylus Color 400/440/460/500/600/640/660/670/Stylus Photo/Photo 700/750/1200/Photo EX, etc.	●	31-408-53	10,50
Stylus Color 400/440/460/600/640/660/670/740/760/800/850/860/1160/1520, etc.	● ● ●	31-408-54	15,50
Stylus Color 740/760/800/850/860/1160/1520, etc.	●	31-408-55	9,15
Stylus Color 680/685	●	31-448-03	19,95
Stylus Color 680/685	● ● ●	31-448-04	20,50
Stylus Color 880	●	31-448-05	15,50
Stylus Color 880	● ● ●	31-448-06	15,50
HP® (Refill-Patronen)			
DeskJet 500 Series/Desktop Writer/Fax 200/300/700/900 etc.	●	31-454-36	23,80
DeskJet 600/660/670C/690C Series/Desktop Writer	●	31-454-37	23,80
DeskJet 710C/720C/810C/815C/820Cx/850C/870Cx/880C/890C/895Cx/930C/950C/959C/970Cx/980Cx/990Cx etc.	●	31-454-38	23,80
HP 930C/950C/980Cx/990Cx	● ● ●	31-454-39	41,60

Mobil-Hub mit 2 x USB-Port

Man hat immer zu wenig Schnittstellen am Rechner, vor allem am mobilen Computer - dieser Mini-Hub erweitert ganz schnell eine USB-Schnittstelle auf zwei USB-Ports mit voller Funktionalität nach Standard 1.1.

Er sorgt ebenso für die selbstständige Gerätekennung wie für die Spannungsversorgung der angeschlossenen Geräte. Ein gestörter bzw. defekter Bus wird detektiert und das System automatisch



rekonfiguriert. Mit LED-Anzeige für Bus-Spannung und Bus-Aktivität. Einsetzbar für die Betriebssysteme MS Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP und MAC-OS ab 8.1.

Für Ihr Funk-Netzwerk - USB-Bluetooth-Dongle



Der kleine Dongle wird einfach auf einen USB-Port (Spezifikation 1.1, 2.0) aufgesteckt und bildet zusammen mit weiteren Bluetooth-Sendergeräten ein Netzwerk für den Datenaustausch nach Bluetooth-Spezifikation. Die Datenübertragung findet auf dem lizenzenfreien 2,4-GHz-ISM-Band statt. Die Spannungsversorgung des nur 80 x 30 x 15 mm kompakten Gerätes (Antenne im Gehäuse) erfolgt über den USB-Port.

Unterstützte Bluetooth-Profil: Allgemeiner Zugang · Service-Erkennung · Wählverbindungsauflaufbau · Datei-Übertragung · Objekt-Übertragung · serieller Port · Netzwerkgzugriff · Fax.

Für die Betriebssysteme MS Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS und Linux. Kompatibel zur Bluetooth-Spezifikation 1.1. Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Multipunkt-Netz. Volle Unterstützung der Bluetooth-Sicherheitsfunktionen, u. a. mit 128-Bit-Hardware-Verschlüsselung. USB-Bluetooth-Dongle

31-495-03 € 49,-

Der Bluetooth-Dongle bildet zusammen mit anderen Geräten (Notebooks, PCs, PDAs oder Handys) ein drahtloses Personal Network, das kurze Distanzen bis 30 m (typisch 10 m) drahtlos überwindet.

1 Monitor, 1 Tastatur, 1 Maus für 2/4 PCs! Intelligenter 2/4fach-PC-Switch mit Error-Free-Boot-Funktion

Wozu für 2 oder gar 4 Rechner auch doppelte bzw. vierfache Peripherie, wenn man doch nur an einem Rechner gleichzeitig arbeiten kann?

Die Lösung heißt Umschalter - der hier hat's in sich!

Er schaltet nicht nur bequem auf Tastendruck zwischen zwei bzw. vier PCs um, er vermeidet auch das Manko vieler anderer Umschalter: bootet man einen Rechner, der gerade nicht auf Monitor, Tastatur und Maus geschaltet ist, emuliert der Umschalter die Peripherie, so dass der Rechner fehlerfrei booten kann und schnell zur Verfügung steht. Ist nur ein Rechner eingeschaltet, findet der Umschalter per Autoscan-Funktion diesen und schaltet ihn auf die Peripherie.

Ohne Verlust an Videoqualität: für Auflösungen bis 1920 x 1440, Signale nach DDC2, DDC2B und DDC bis 200 MHz.

Die Anschlüsse für Tastatur und Maus befinden sich bedienfreundlich auf der Vorderseite, LEDs zeigen eindeutig an, welcher Rechner gerade zugeschaltet ist. Auch für Intellimouse mit Scroll Wheel und 4/5-Tasten-Mäuse geeignet.

Die Spannungsversorgung kann durch die meisten Rechner über den PS/2-Port erfolgen, nur wenige Boards liefern nicht genug Spannung. Für diesen Fall ist eine externe Versorgung durch

ein optionales Netzteil vorgesehen.

PC-seitige Anschlüsse:

4/8 x PS/2; 2/4 x VGA

Peripherie-Anschlüsse:


2 x PS/2, 1 x VGA.

2fach PC-Switch
31-453-74 € 59,-

4fach PC-Switch
31-455-12 € 99,-

Optionales Zubehör:
High-Quality-Kabelsatz
für 2 PC: 4 x PS/2-Kabel, 2 x VGA-Kabel,
Länge 1,6 m
31-455-11 € 24,-

Netzteil NG 300
31-223-05 € 4,-

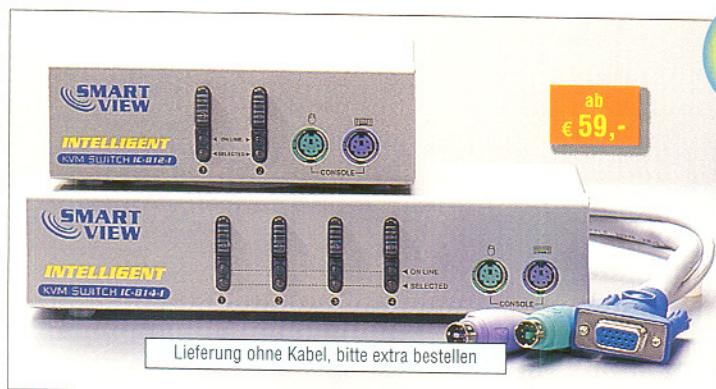

Schnell USB 2.0 nachrüsten - USB-Host-Karten PCI

Die schnelle Nachrüstlösung, wenn noch ein PCI-Slot frei ist - die PCI-Karten beherbergen einen USB-Hub mit voller USB-1.x- und 2.0-Funktionalität.

Sie können damit sowohl USB-Geräte der „langsam“ 1.x-Generation als auch schnelle USB-Geräte der 2.0-Generation verwalten (auch gemischt). Vorhandene 1.0- und 1.1-Geräte sind hier also voll weiter nutzbar. Die Transferrate wird vom Hub automatisch erkannt und entsprechend eingestellt. Die Spannungsversorgung der USB-Ports erfolgt per PCI-Bus. Die Karten sind einsetzbar in allen Rechnern mit PCI-Bus und den Betriebssyste-



men MS Windows 98 SE, ME, 2000, XP und MAC-OS ab 8.6.


USB-Host-Karte PCI, 2 USB-Ports

31-484-85 € 22,-

USB-Host-Karte PCI, 4 USB-Ports


31-484-86 € 34,-

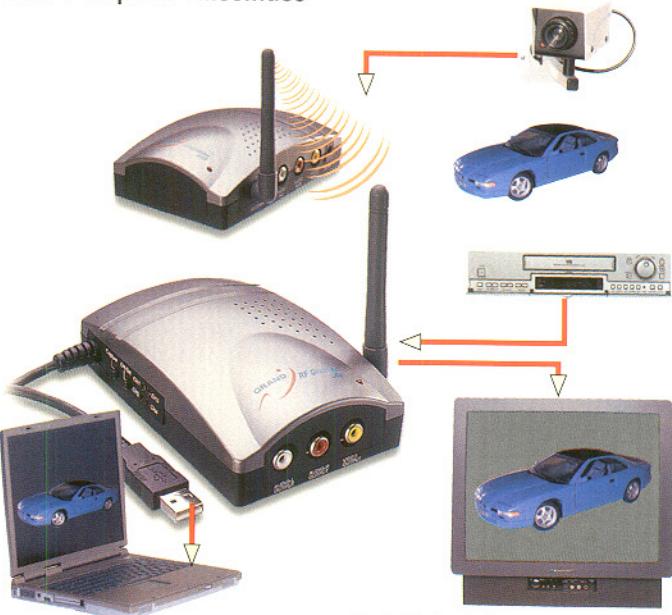Der Funk-Grabber - 2,4 GHz-Funk-Übertragungssystem mit PC-Capture-Anschluss



Dieses leistungsfähige Funk-Übertragungssystem für Videobilder und Stereo-Ton ermöglicht nicht nur die drahtlose Übertragung über Strecken bis zu 100 m (in Gebäuden bis 30 m), sondern auch die Auskopplung der Bilder auf einen PC, der ganz einfach per USB-Schnittstelle angeschlossen wird. Die ausgetrennten Bilder sind entweder als Video (.AVI-Format) oder als Einzelbild (.bmp, .jpg) auf dem PC speicherbar. Damit steht Ihnen mit diesem System ein besonders einfacher zu handhabendes

31-485-65 € 199,-

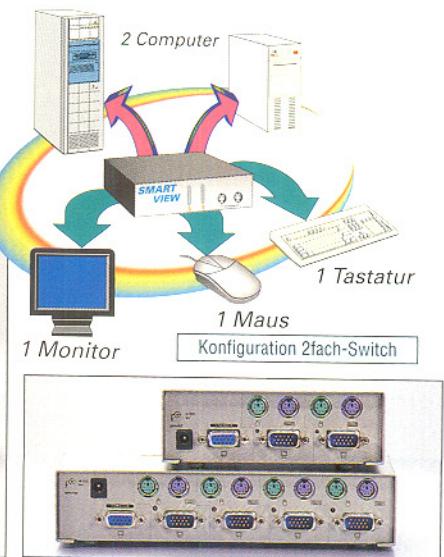

Die digitale Satellitenwelt auf Ihrem PC! DVB-PCI-Karte für Sat-Fernsehen und Datendienste



Kompletter Digital-Satellitenempfänger für frei empfangbare Programme auf einer PCI-Karte. Damit sind sowohl digitale TV- und Radioprogramme empfangbar als auch digitale Datendienste.

Die Karte ist optimiert für den Datenempfang (Internet mit 768 kBit/s, Online-Datendienste) nach DVB-Standard. Damit werden Internet-Dienste in Hochgeschwindigkeit zugänglich (Datenströme bis 90 Mbps).

- Vorprogrammierte Programmliste, Videotext, DISEQC 1.0/1.1
- Empfangsbereich 950-2.150 MHz
- Symbolrate 2-45 MS/sec.
- SCPC und MCPC
- Unterstützung von Multitransponder hopping und MAC mapping
- Plug & Play: Für Pentium-PC mit MS Windows 98SE/ME/2000/XP/NT4 (ab SP 6), PII ab 500 MHz, 64 MB RAM, 3D-Grafikkarte

31-486-64 € 59,-

Universal Single-LNB

Preishit!
€ 12,-
31-494-53



Universal-LNB für Analog/Digital-Empfang mit herausragendem Preis-/Leistungsverhältnis.

Rauschmaß 0,7 dB, Verstärkung 50 dB typ., Eingangsfrequenz: 10,7-12,75 GHz; Ausgangsfrequenz: 950-2150 GHz.

Für Feedaufnahme 40 mm.


MTI Universal Quad-LNB

Universal-LNB mit integrierter Verteilmatrix für Analog-/Digital-Empfang und gleichzeitigem Betrieb von bis zu 4 Sat-Receivern über **Direktanschluss**, d. h., es wird bei Anschluss von bis zu 4 Receivern kein Multischalter benötigt. Eine Erweiterung auf mehr als 4 Empfänger ist mit einem Quad-tauglichen Multischalter möglich. Rauschmaß 0,7 dB, Verstärkung 55 dB typ., Eingangsfrequenz: 10,7-12,75 GHz; Ausgangsfrequenz: 950-2150 GHz.

Für Feedaufnahme 40 mm.

31-482-45 € 79,-

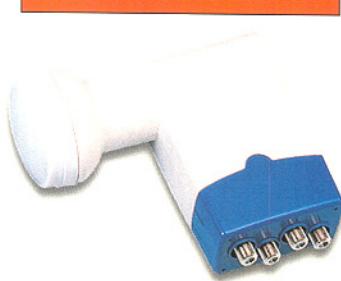Mit integrierter Verteilmatrix für Direktanschluss von 4 Receivern



Aktiver 5/8-Multischalter



Der Multischalter verteilt die Signale zweier Twin-LNB (2-Satelliten-Empfangsanlage) oder eines Quattro-LNB (eine Sat-Position analog und digital) auf bis zu 8 Sat-Receiver. Zusätzlich erfolgt die Einspeisung des Signals einer terrestrischen Antenne (UKW-TV) in das Satelliten-Verteilernetz. Die Spannungsversorgung erfolgt durch ein externes Netzteil (im Lieferumfang). Damit und durch die geringe Durchgangsdämpfung des Multischalters kann die-

ser auch in Anlagen mit sehr langen Leitungswegen eingesetzt werden.

5 Eingänge: LNB A, LNB und terrestrische Antenne. Ausgänge 8 x Receiver. Frequenzbereich: 47-862/950 bis 2250 MHz, Durchgangsdämpfung <3dB im terr. Bereich; <5 dB typ. im Sat-Bereich, Entkopplung Sat/TV: >40 dB; Entkopplung der Sat-Ausgänge: >35 dB

31-485-50 € 99,-

Digital-Einstieg - TELESTAR satinco digital

DISEQC 1.2 • Digital-Tonausgang (AC 3)



Digitalempfang muss nicht teuer sein! Der „satinco digital“ decodiert alle frei empfangbaren digitalen TV- und Radioprogramme und fällt durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis auf.

Dabei gibt es keine Abstriche an Qualität und Ausstattung: Die Bedienerführung erfolgt bequem über ein fünfsprachiges OSD-Menü, das Navigieren durch die insgesamt 2000 Programmplätze per elektronischem Programmführer (EPG). Auch Teletext-Generierung und Durch-

schleiftuner zum direkten Anschluss eines analogen Empfängers fehlen nicht.

Die weitere Ausstattung:

- SCPC- & MCPC-tauglich • 5 programmierbare Timer • Automatischer Sendersuchlauf • 4-Favoriten-Programmliste • Kindersicherung • DISEQC 1.0/1.2 • 2 Scart-Anschlüsse • 2 Cinch-Buchsen (Audio) • Digitalausgang elektrisch (AC 3) • Serielle Schnittstelle • Abm. (B x T x H): 300 x 130 x 65 mm

31-494-20 € 129,-

Sat-Finder SF 10



Der kompakte und stets sofort einsetzbare Sat-Finder wird einfach zwischen LNB und Receiver geschaltet und erlaubt die einfache und schnelle Ausrichtung der Satellitenantenne ohne Kontakt zum Bildschirm und ohne Hilfsper-

son. Die Empfangsfeldstärke wird optisch durch eine 10-stellige LED-Kette und akustisch durch ein sich veränderndes Tonsignal angezeigt.

Komplettbausatz
31-311-37 € 25,-

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12 V-20 V (vom Receiver)
Stromaufnahme: max. 140 mA
Verstärkung: ca. 15 dB
Anzeige: LED-Skala 10 LEDs
Abmessungen (BxTxH):
74 mm x 56 mm x 30 mm

NEUHEIT!

Mit integrierter Verteilmatrix für 8 Teilnehmer
Kein Multischalter nötig!

Eight-LNB

Die Neuheit unter den LNBs - Universal-LNB mit integrierter Verteilmatrix für Analog-/Digital-Empfang und gleichzeitigen Betrieb von bis zu 8 Sat-Receivern



Einfach die Antennenkabel aller Teilnehmer an den LNB anschließen - weitere Installationen sind nicht notwendig!

über **Direktanschluss**, d. h., es wird bei Anschluss von bis zu 8 Receivern und Ein-Satellitenempfang (z. B. ASTRA) kein Multischalter mehr benötigt. Rauschmaß 0,7 dB, Verstärkung 50 dB typ., Eingangsfrequenz: 10,7 bis 12,75 GHz; Ausgangsfrequenz: 950 bis 2150 GHz.

Für Feedaufnahme 40 mm.

31-494-54 € 159,-

PC-to-TV-Konverter mit 2,4 GHz-A/V-Funkübertragungs-System „Wireless Multimedia Wizard“

Geben Sie Ihren Geräten die totale Unabhängigkeit vom Kabel! Der „Multimedia Wizard“ verarbeitet alle gängigen Audio- und Videosignale, egal, ob sie vom Computer, der Spielkonsole, dem Videorecorder, dem DVD-Player oder einer Überwachungskamera kommen und sendet diese per Funk an den Fernsehbildschirm bzw. Audiostärker.




Überträgt alles:
Computer,
VCR, DVD,
Spielkonsole,
Kamera, CD,
Radio...

Eingänge: 1 x Video (FBAS), 1 x Audio (Stereo), 1 x VGA

Ausgänge: 1 x (wahlweise) RGB, S-Video, FBAS: Empfängerausgang: 1 x Video (FBAS), 1 x Audio (stereo)

Damit steht ein Komplett-System zur Verfügung, das den Kabelsalat noch mehr reduziert. Es vereint den zur Umwandlung von VGA-Signalen aus dem Computer in FBAS-/RGB-/S-VHS-Signale für TV-Geräte, Videorecorder, Projektor etc. benötigen Konverter mit einem Sendesystem, das die gewandelten Ton- und Videosignale über bis zu 100 m überträgt. Die Signale stehen dabei gleichzeitig auf dem

31-480-29 € 179,95

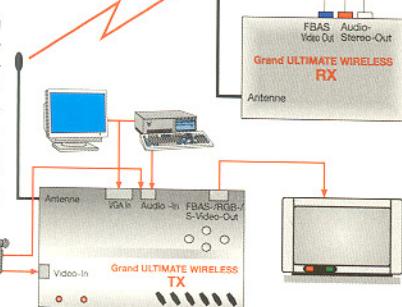

PC-Bildschirm, auf einem am Konverter anschließbaren A/V-Monitor (in RGB-/S-VHS-Qualität, also erheblich verbesserte Auflösung!) und dem am Empfänger angeschlossenen Monitor zur Verfügung. Daneben sind alle A/V-Geräte parallel anschließbar, etwa die Videokamera als „Babyfon“, die Spielkonsole oder der DVD-Player. Darüber hinaus bietet das Gerät zahlreiche Möglichkeiten zur Bildbeeinflussung: Zoom, Standbild, Größe, Kontrast, Sättigung, Video-Standard-Einstellung, Flicker-Umstellung, Schärfe. Verarbeitet alle VGA-Signale von PC/Mac. Lieferung mit zugehörigen Netzteilen und A/V-/PC-Kabelsatz.

31-480-29 € 179,95

Das Chamäleon unter den Fernbedienungen - Universalfernbedienung mit animiertem EL-Display

Sie ersetzt gleich 6 Ihrer Gerätefernbedienungen, kann deren Befehlssatz komplett per Lernfunktion übernehmen und ist für die meisten Geräte der Heimelektronik bereits ab Werk vorprogrammiert. Zusätzlich können Geräte-Codes per Telefon oder Internet nachgeladen werden.



ver stehen sogar extra Displayansichten für den Programmier- bzw. Menümodus zur Verfügung, die bei normalem Betrieb verschwinden und demzufolge dann nicht irritieren. Bei TV-Betrieb ist zusätzlich eine Videotext-Ebene vorhanden.

Das elegant blau leuchtende Display (Intensität einstellbar) schaltet sich ein, sobald die Fernbedienung in die Hand genommen wird und schaltet sich zur Batterieschonung diskret wieder ab. Eine kleine Animation zeigt das Senden von Befehlen an. Fast alle Tasten sind mit einem Makro, das bis zu 15 Einzelbefehle umfasst, belegbar. Die Programmierungen bleiben auch bei Batteriewechsel erhalten.

Ein Sleeptimer sorgt für automatisches Abschalten Ihrer Geräte nach 15, 30, 45 oder 60 Minuten.

Fehlende Funktionen der Original-Fernbedienung oder neue Gerätencodes können über Telefon oder Internet-Verbindung einprogrammiert werden. Betrieb mit 4 x Microzelle AAA (im Lieferumfang).

31-494-81 € 99,95


Das Multitalent - 2,4-GHz-A/V-Funksystem mit Fernbedien-Rückkanal

Der eigene „Fernsehsender“ im Haus: Sender aufstellen, A/V-Quelle und z. B. Videorecorder anschließen, Empfänger aufstellen, Fernsehgerät anschließen, Übertragungskanal wählen - fertig!

Die Reichweite beträgt bis zu 300 m (Freifeld), in Gebäuden sind mehrere Stockwerke überbrückbar. Der Rückkanal ermöglicht zusätzlich die Übertra-

gung der Steuersignale Ihrer normalen IR-Fernbedienung über dieselbe Strecke. Anwendungen: Ersatz des Sat-Antennenkabels, Babysitting (auch mit Home-

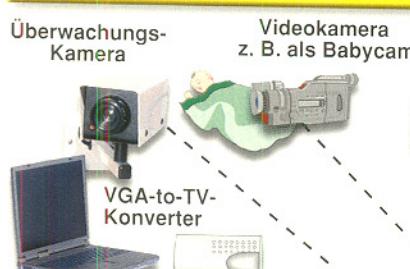Nur einige Möglichkeiten Ihres neuen Haus-Fernsehsenders...



Kabellose Präsentation oder Internet-Stream



DVD-Film-Abspiel vom PC im Büro mit DVD-Laufwerk und A/V-Ausgang

Sat-Receiver

P 450

Steuerbefehle

Ton + Bild (Audio/Video)

Ihre normale Fernbedienung

- Reichweite bis 300 Meter

- Funkübertragung durch Decken und Wände

Radio/Tuner

Videorecorder

Funk-433-MHz-Rückkanal

Funk-2,4-GHz-A/V-Kanal

Infrarot-Fernbediensignal

Kabel-Geräteverbindung

CD/DVD-Player

DVD-Film-Abspiel vom PC im Büro mit DVD-Laufwerk und A/V-Ausgang



Ausgabe 1/2001

Aktivboxen

Fernsehgerät oder Überwachungsmonitor

Joana Deer in The Woodhouse

Videorecorder (Aufzeichnung)

Radio/Tuner

Videorecorder

Funk-433-MHz-Rückkanal

Funk-2,4-GHz-A/V-Kanal

Infrarot-Fernbediensignal

Kabel-Geräteverbindung

CD/DVD-Player

DVD-Film-Abspiel vom PC im Büro mit DVD-Laufwerk und A/V-Ausgang

Radio/Tuner

Videorecorder

Funk-433-MHz-Rückkanal

Funk-2,4-GHz-A/V-Kanal

Infrarot-Fernbediensignal

Kabel-Geräteverbindung

CD/DVD-Player

DVD-Film-Abspiel vom PC im Büro mit DVD-Laufwerk und A/V-Ausgang

Radio/Tuner

Videorecorder

Funk-433-MHz-Rückkanal

Funk-2,4-GHz-A/V-Kanal

Infrarot-Fernbediensignal

Kabel-Geräteverbindung

CD/DVD-Player

DVD-Film-Abspiel vom PC im Büro mit DVD-Laufwerk und A/V-Ausgang

Radio/Tuner

Videorecorder

Funk-433-MHz-Rückkanal

Funk-2,4-GHz-A/V-Kanal

Infrarot-Fernbediensignal

Kabel-Geräteverbindung

CD/DVD-Player

DVD-Film-Abspiel vom PC im Büro mit DVD-Laufwerk und A/V-Ausgang

Platinenbearbeitung

ELV-Platinenvorlagen -
per Internet-Download

www.elv.de




Laden Sie sich unsere Platinenvorlagen (auch doppelseitige) bequem per Internet herunter! Wir halten alle aktuellen Platinenvorlagen als PDF-File auf unseren Internet-Seiten für Sie bereit.

Damit stehen i. d. R. alle, auch die übergrößen und doppelseitigen Platinenvorlagen der aktuellen Ausgaben des „ELV-journal“ zur Verfügung. Sie können gegenüber der herkömmlichen Folie beliebig oft eingesetzt, auf dem von Ihnen gewünschten Medium ausgedruckt und bequem jahrelang im Computer archiviert werden.

Die Daten liegen im gebräuchlichen PDF-Format vor, sind also mit jedem „Acrobat Reader“ ab Version 3.0 zu öffnen und auszudrucken. Beste Ergebnisse erreichen Sie beim Ausdruck auf den von uns angebotenen Laser- und InkJet-Folien. Hiermit sind besonders hohe Maßhaltigkeit und Kantenschärfe erreichbar.

Frontplatten selbst bedrucken ...

... JetCal-Folien für Frontplatten

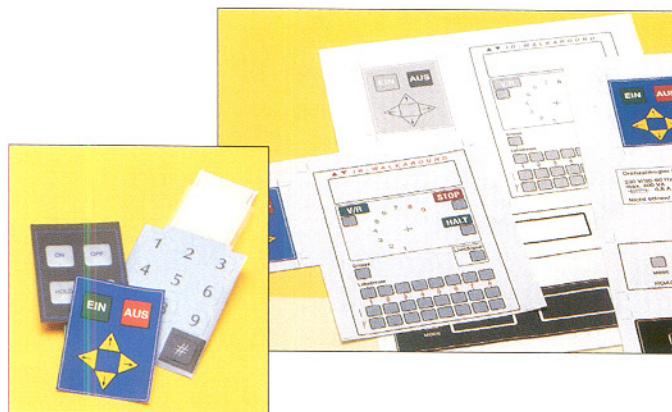

Selbst gebaute Geräte sind heute auch professionell einzukleiden - mit einer großen Auswahl an industriell gefertigten Gehäusen.

Damit das Outfit perfekt wird, gehört eine ebenso professionelle Frontplattenbeschaffung dazu. Dank moderner Computertechnik und hochwertiger Materialien gelingt dies auch „Home made“ mit Frontplattenfolien, die mit gängigen Tintenstrahldruckern in Profi-Qualität bedruckbar sind.

JetCal-Folien sind eine Kombination aus einer speziell mit Tintenstrahldruckern bedruckbaren InkJet-Druckfolie und einer doppelseitig klebenden weißen oder silberfarbigen Klebefolie. Die transparente Frontplatte wird spiegelbildlich bedruckt und rückwärtig auf die Klebefolie aufgeklebt. Die fertige Kombination ist dann bequem auf die bearbeitete Frontplatte aufzukleben.


Für die absolut plane Lage der Frontplattenfolie ohne Luftblasen sorgt ein optional lieferbares Rakel, mit dem die fertige Folienkombination glatt gestrichen und von eventuellen Luftblasen befreit wird.

Einsteigerpaket mit Anleitung und je 1 Druckfolie und 1 Basisfolie, DIN A 4:

Für HP-Drucker, Basisfolie silber 31-413-73	€ 7,- ⁶⁵
Für HP-Drucker, Basisfolie weiß 31-413-74	€ 7,- ⁷⁰
Für Epson- und Canon-Drucker, Basisfolie silber 31-413-75	€ 7,- ⁷⁰
Für Epson- und Canon-Drucker, Basisfolie weiß 31-413-76	€ 7,- ⁶⁵
Rakel als Laminierhilfe 31-413-77	€ 1,- ⁵⁵

Schaltungsservice - jetzt auch im Internet!
Rund 300.000 Original-Hersteller-Unterlagen

www.elv.de

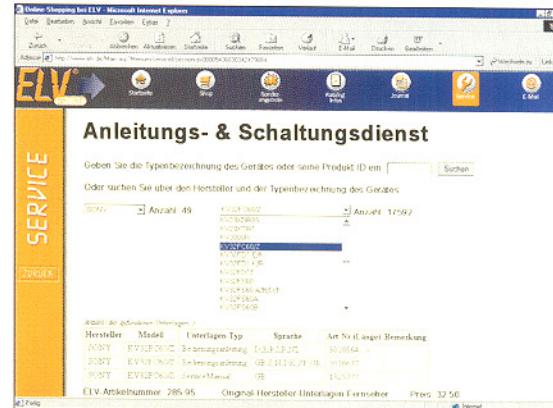

Original-Hersteller-Unterlagen (Schaltbild und Bedienungsanleitung) von fast allen in Europa erhältlichen Geräten der Unterhaltungselektronik können Sie jetzt bei ELV auch besonders bequem per Internet-Bestellung beziehen.

Hier können Sie Ihre benötigten Schaltungsunterlagen direkt auswählen und bestellen. Sie benötigen lediglich die Hersteller- und exakte Typenbezeichnung des betreffenden Gerätes. Die Preise gelten je 1 Satz Unterlagen (Bedienungsanleitung oder Schaltbild). Weitere Informationen im Internet.

Noch kein Internet-Anschluss?


Kein Problem - Natürlich können Sie auch weiterhin o. g. Schaltungsunterlagen über unser Schaltungsdienst-Hotline

0491/6008-413

beziehen.

HiFi (inkl. Mini-Anlagen und Audio mit CD)	€ 12,- ⁹⁵
Audio (übrige)	€ 8,- ⁹⁵
Fernseher	€ 16,- ⁹⁵
Videorecorder	€ 25,- ⁹⁵
Faxgeräte	€ 12,- ⁹⁵
Camcorder	€ 26,- ⁹⁵
Sat-Receiver	€ 13,- ⁹⁵
PC-Monitore	€ 13,- ⁹⁵
Handy Bedienungs- anleitung	€ 11,- ⁹⁵

Laser-Layoutfolie

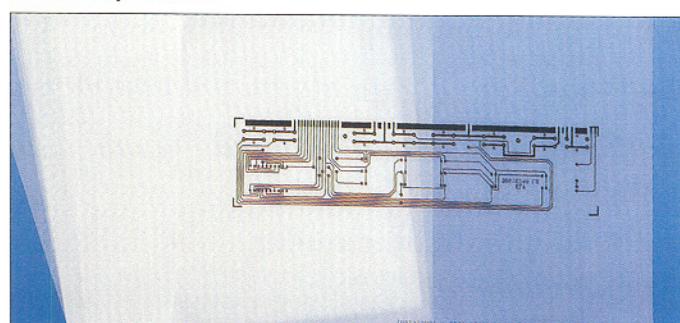

Druck- und Layoutfolien direkt selbst aus dem PC herzustellen ist dank leistungsfähiger, moderner Laserdrucker mit bis zu 1200 dpi Druckauflösung kein Problem mehr.

So kann man ohne lästige und langwierige Filmentwicklung schnell und qualitativ hochwertig Layouts, Beschriftungen, Grafiken oder Druckvorlagen ausdrucken.

Die Spezial-Layoutfolie ist auf diese Ausgabeart abgestimmt und ermöglicht professionelle Ergebnisse.

Die matte Folie (0,1 mm Stärke) ist UV-durchlässig (kein Nass-Auftragen

nötig) und ermöglicht einen sehr gleichmäßigen Tonerauftrag, was beim späteren Belichten des fotobeschichteten Platinenmaterials Unterstrahlen, ausgerissene Kanten, unterbrochene feine Leiterbahnen usw. verhindert.

Die Folie ist temperaturstabil und verzugsfrei. Besonders die letzte Eigenschaft steht für hohe Maßhaltigkeit des Ausdrucks.

DIN A4, 10 Stück 31-331-13	€ 6,- ⁵⁰
DIN A4, 100 Stück 31-331-14	€ 45,- ⁵⁰

Kodak InkJet Photo Transparency Film (ohne Abbildung)

Tintenstrahldrucker erreichen heute bereits in mittleren Preissegmenten beeindruckende Druckqualitäten, die sich in brillanter Farbwiedergabe und hoher Kantenschärfe ausdrücken.

Die Kodak Transparentfolien sind speziell für den Ausdruck von leuchtenden Farben und gestochenen scharfen Grafi-

ken und Text entwickelt. Sie sind schnell trocknend und sogar doppelseitig bedruckbar (keine Vorschrift zur bedruckbaren Seite).

Durch die hohe Kantenschärfe auch als hochwertige Layoutfolie einsetzbar.

DIN A4, 15 Stück 31-379-72	€ 12,- ⁹⁰
-------------------------------	----------------------

Bestellen ganz bequem

Bestellen ohne Risiko

Rücksendergarantie: Wenn ein Artikel einmal nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie ihn innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Gebrauchsspuren in der Originalverpackung zurücksenden. Benutzen Sie hierfür den vorbereiteten Rücksenderschein auf der Rückseite Ihres Liefer-scheines und den beiliegenden Retourenaufkleber. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Widerrufsrecht und welche Waren und Leistungen davon ausgeschlossen sind. Die Gutschrift erfolgt ganz nach Ihrem Wunsch: Geld zurück oder Verrechnung mit Neukauf (bei Retouren gewerblicher Kunden: Angabe der Steuer-Nr. nicht vergessen!). Folgende Waren und Leistungen sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen: • Bücher & Zeitschriften • Bild-, Ton- und Datenträger, Software, soweit deren Versiegelung geöffnet wurde • Artikel, die aufgrund Ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, wie z. B. Platinen & Einzelteile, Batterien, Akkus, Kabel, Leuchtmittel, Halbleiter, Hygieneartikel, Bausätze & Teile, deren Originalverpackung geöffnet wurde oder die bereits ein-/aufgebaut wurden • Artikel, die Gebrauchsspuren aufweisen und/oder deren Verpackung beschädigt wurde, z. B. geöffnete Blisterverpackungen • Kunden-spezifische Bestellungen, Sonderbestellungen • Vertragsverhältnisse aus Versteigerungen (ELV-Count-down-Auktion) • Wert-Gutscheine

Bank einzug

Das erste Mal schicken Sie Ihre Bestellung bitte schriftlich an uns und nehmen uns Ihre Bankverbindung und Kontonummer. Der Rechnungsbetrag wird dann automatisch bei Auslieferung von Ihrem Konto abgebucht. Selbstverständlich können Sie diese Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen und von Ihrem Rückgabeberecht Gebrauch machen.

Vorauskasse

Bitte senden Sie uns erst Ihren Auftrag und warten Sie auf die Rechnung, bevor Sie den Betrag überweisen. Vergessen Sie nicht die Rechnungs-Nr. auf dem Überweisungsträger anzugeben.

Auskünfte zu Zahlungsverhalten

Ggf. beziehen wir Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten von der InfoScore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, sowie Bonitätsinformationen von der INFORMA Unternehmensberatung GmbH, Freiburger Str. 7, 75179 Pforzheim. Wir behalten uns vor auf Grund dieser Informationen ggf. eine andere als von Ihnen gewählte Zahlungsart vorzuschlagen. Alle Daten werden konform dem Datenschutzgesetz vertraulich behandelt.

Zahlen ganz bequem

Die Katalogpreise sind Endpreise in € inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (wird auf der Rechnung gesondert ausgewiesen). Aufgrund der für den Bucherkauf geltenden Preisbindung müssen wir Preisänderungen hierfür unverzüglich weitergeben. Unsere Angebote sind freibleibend. Abbildungen, Abmessungen und Gewichtsangaben in unseren Angeboten sind unverbindlich. Druckfehler und Ärger sowie technische und preisliche Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe des „ELVjournal“ bzw. des ELV-Kataloges verlieren alle früheren Angebote ihre Gültigkeit. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von ELV. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der Rückseite einer jeden Rechnung oder im Internet abgedruckt sind.

Wiederverkäufern senden wir gerne unsere Händlerkonditionen: Tel: 0491/6008-415

Bei Bestellung bis 14.00 Uhr erfolgt Versand i. d. R. am selben Tag
► ohne Aufpreis ◀
Lieferverfügbarkeit vorausgesetzt

Liefern schnell und sicher

Ist ein bestellter Artikel nicht sofort lieferbar, informieren wir Sie über den voraussichtlichen Lieftermin.

Nachlieferungen erfolgen versandkostenfrei.

Für Aufträge ab € 150,- übernehmen wir alle Verpackungs- und Versandkosten bis zum Bestimmungsort. Sie fragen nur die evtl. anfallenden geringen Zustell- und Nachnahme-Gebühren. Lediglich bei Sonderwünschen (Luftpost, Bahnexpress, Spedition) berechnen wir die anfallenden Mehrkosten. Für Aufträge unter € 150,- berechnen wir eine Versandkostenpauschale von € 3,95. Wir übernehmen das gesamte Risiko für Beschädigungen oder Verlust Ihrer Ware auf dem Transportweg. Für diese Leistung berechnen wir jeweils nur 0,85 % des Bestellwertes.

ELV-Elektronik weltweit

Kunden aus überhalb Deutschlands beliefern wir ebenfalls direkt (Sonderregelung Schweiz und Österreichs, unten). Hierbei kommen die deutschen Katalogpreise zum Ansatz, in denen die jeweils geltende deutsche Mehrwertsteuer bereits enthalten ist. Für Firmenkunden aus der EU mit UST-ID-Nr. und für Kunden aus allen anderen Ländern ziehen wir die deutsche Mehrwertsteuer automatisch ab.

Sie zahlen per Vorauskasse. Wir berechnen die tatsächlichen Transport- und Versicherungskosten und wählen eine kostengünstige Versandart für Sie. Bitte beachten Sie, dass wg. jeweils geltender Bestimmungen und Normen ggf. nur ein Teilprogramm lieferbar ist und dass eine Auslieferung bereits am Bestelltag aufgrund vorgeschriebener Formalitäten nicht garantiert werden kann.

Österreich

ELV Elektronik AG
Postfach 15
5021 Salzburg
Tel.: 0662-624084
Fax: 0662-624157

Schweiz
ELV Elektronik AG
Postfach 1000
4452 Itingen
Tel.: 061-9711344
Fax: 061-9711341

Telefonische Bestellannahme



MO - FR: 8.00 - 20.00
0491 / 600 888

So geht's ganz schnell:

Bitte nennen Sie uns ► Kundennummer
► Zahlungswunsch ► Bestellnummern

Dankeschön!

Wir reservieren Ihnen gerne die gewünschten Artikel, informieren Sie gleich, ob die Ware sofort lieferbar ist und beraten Sie in allgemeinen Fragen zu Angebot und Lieferung. Für weitergehende technische Auskünfte nutzen Sie bitte die qualifizierte Fachberatung unseres technischen Kundendienstes. Ein Fax oder Brief genügt.

Kundenservice

Für Auskünfte zu Rücksendungen oder Reklamationen wählen Sie bitte direkt: (Bitte haben Sie Verständnis, dass technische Fragen an dieser Stelle nicht beantwortet werden können.)



Tel.: 0491/6008-455
Fax: 0491/6008-459

Kontostand

Fragen hierzu richten Sie bitte direkt an:



Tel.: 0491/6008-333
Fax: 0491/6008-316

ELV Elektronik AG

Rund um die Uhr
per Fax:
0491/
7016



Willkommen bei www.elv.de

ELV im Internet

Shopping nach Lust und Laune. Wo immer Sie wollen, wann immer Sie wollen, so lange Sie wollen.

Ihr virtuelles 24-h-Kaufhaus mit dem vielseitigen ELV-Produktangebot und den bekannten Serviceleistungen.

Service und Information

Technische Anfragen

Für spezielle technische Fragen nutzen Sie bitte unseren Technischen Kundendienst, der Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte erteilt. Damit's schneller geht: Bitte nennen Sie uns ggf. Bestellnummer, Artikelbezeichnung und Katalogseiten. Danke!

Service-Hotline: 0491/6008-245
Rückruf-Service: 0491/6008-246
E-Mail: technik@elv.de



per Fax:
0491/
6008-457

per Post:
ELV
TKD
26787 Leer

Reparatur-Service

Für ELV-Markenprodukte, aber auch für Geräte, die Sie aus ELV-Bausätzen selbst herstellen, bieten wir Ihnen einen kos-tengünstigen Reparatur-Service an. Im Sinne einer schnellen Abwicklung führen wir eine Reparatur sofort durch, wenn die Reparaturkosten den halben Artikelpreis nicht überschreiten. Bei einem größeren Defekt erhalten Sie vorab einen unverbindlichen Kostenvoranschlag. Bitte senden Sie Ihr Gerät an:

ELV • Reparatur-Service • 26787 Leer

Qualität

und Sicherheit

Komplettbausätze von ELV beinhalten sämtliche zum Aufbau erforderlichen elektronischen und mechanischen Teile einschließlich Platinen, Gehäuse mit gebohrter und bedruckter Frontplatte, Netztralos, Schrauben, Muttern usw. Es finden ausschließlich

hochwertige Markenbauteile Verwendung. Fertig-geräte werden mit Gehäuse betriebsfähig und komplett abgeglichen geliefert.

Sämtliche ELV-Bausätze und ELV-Fertigeräte sind mit 1 %-Metallfilmwiderständen ausgerüstet. Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis

Bitte beachten Sie beim Aufbau von Bausätzen die Sicherheits- und VDE-Bestimmungen, Netzzspannungen und Spannungen ab 42 V sind lebensgefährlich. Bitte lassen Sie unbedingt die nötige Vorsicht walten und achten Sie sorgfältig darauf, dass Spannung führende Teile absolut berührungsicher sind.

Zahlreiche ELV-Bausätze, insbesondere solche, bei denen für den Betrieb der fertigen Geräte Netzzspannung erforderlich ist, dürfen ausschließlich von Profis aufgebaut werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt und hinreichend mit den einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen vertraut sind.

Impressum

Hersteller:

ELV Elektronik AG, 26787 Leer

Telefon 0491 / 60080, Telefax 0491 / 70 16, E-Mail: redaktion@elv.de

Chefredakteur:

Prof. H.-G. Redeker, verantw.

Verlagsleitung: Heinz Wiemers

Anzeigen-Redaktion: Carola Albrecht, verantw.

Technisches Layout: Alfred Grobennik, Silvia Heller, Wolfgang Meyer, Annette Schulte,

Andrea Wilken

Satz und Layout: Carola Albrecht, Sabine Gröninger, Tatjana Klaassen

Redaktion:

Wilhelm Brückmann, Dipl.-Ing. Andreas Bös, Dipl.-Ing. Gerd Busboom, Gerhard Galena, Heinz Gödker, Dipl.-Ing. Frank Graßl, Volkmar Heilmers, Helga Reckeler, Dipl.-Ing. Keno Reiß, Dipl.-Ing. Ernst Richter, Dipl.-Ing. Lothar Schäfer, Dipl.-Ing. Peter Schneider, Dipl.-Ing. Enno Steen, Dipl.-Ing. Markus Willenberg

Lithographie:

Krause Reprodruck, Vreden, Telefon: 02564-98620

Fax: 02564-986240, Technische Leitung: H. Wildenhues

Druck:

Westermann Druck GmbH, 38104 Braunschweig

Erscheinungsweise:

„ELVjournal“ erscheint zweimonatlich, jeweils zu Beginn der Monate Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember.

Abonnementpreis:

6 Ausgaben € 20,35 (inkl. Versandkostenanteil), Ausland € 35,69.

Postcheck- und Bankverbindungen: Postscheckamt Hannover, BLZ 25010030, Kto.-Nr. 33516508, Sparkasse Leer Weener, BLZ 28550000, Kto.-Nr. 528513

Urheberrecht: Die in diesem Magazin veröffentlichten Beiträge einschließlich der Platine sind urheberrechtlich geschützt. Eine auch auszugsweise Veröffentlichung und Vervielfältigung ist grundsätzlich nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Patente und Warenzeichen:

Samtliche Veröffentlichungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patent- oder Gebrauchsmusterschutzes. Bei den verwendeten Warenbezeichnungen kann es sich um geschützte Warenzeichen handeln, die nur mit Zustimmung ihrer Inhaber warenzeichenmäßig genutzt werden dürfen.

Eingesandte Beiträge:

Der Herausgeber ist nicht verpflichtet, unverlangt eingesandte Manuskripte oder Geräte zurückzusenden. Eine Haftung wird für diese Gegenstände nicht übernommen.

Gesetzliche und postale Bestimmungen:

Die geltenden gesetzlichen und postalischen Bestimmungen hinsichtlich Erwerb, Herstellung und Inbetriebnahme von Sende- und Empfangseinrichtungen sind zu beachten.

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der veröffentlichten Schaltungen und sonstigen Anordnungen sowie für die Richtigkeit des technischen Inhalts der veröffentlichten Aufsätze und sonstigen Beiträge.

Impressum

Impressum

Impressum

Impressum

Schwerpunkt-Projekte

Universal-Panel-Meter UPM 200

Das UPM 200 dient zur Anzeige von Spannungen in einem angegebenen Bereich. Es kann durch entsprechende Beschaltung auch als Ampermeter, Wattmeter o. ä. verwendet werden. Als Anzeige dient ein großflächiges, hinterleuchtetes LC-Display, auf dem Messwerte und Einheiten über vier 7-Segment- und drei 14-Segment-Anzeigen darstellbar sind. Es verfügt über eine digitale serielle Schnittstelle, über die sich sämtliche Zeichen des Displays mit Hilfe eines Mikrocontrollers extern ansteuern lassen. Das UPM 200 ist zusätzlich auch als D/A-Wandler einsetzbar.

Computer-Light-Interface CLI 7000

Von der Mega-Discotheke bis hin zur Geburtstagsparty: Der „moderne“ DJ legt keine CDs mehr auf, sondern spielt die Musik als MP3-File direkt vom PC. Um auf einer Party richtig Stimmung zu machen, sind neben guter Musik auch gut inszenierte Lichteffekte sehr wichtig. Mit dem Lichtsteuergerät CLI 7000 ist dies jetzt auch für einen einzeln agierenden DJ möglich. Eine einmal zu einem Musik-

stück gespeicherte Licht- und Effektsequenz (Laser, Spiegelkugel, Stroboskop, Nebelmaschine usw.) wird mit dem Abspielen des MP3-Files automatisch wieder abgefahren. Der DJ kann sich so voll auf das „Musikmachen“ konzentrieren. Die Synchronisation und die Steuerung der Effekte zur Musik übernimmt das neue ELV-Computer-Light-Interface in Verbindung mit einer speziellen PC-Software.

433-MHz-/868-MHz-Testsender

Die Frequenzbereiche 433 MHz und 868 MHz werden intensiv für Funkanwendungen mit kurzer Reichweite genutzt. Mit der Möglichkeit, definierte externe Daten einzuspeisen und den Ausgangspegel in weiten Bereichen einzustellen zu können, ist der ELV-Testsender ein sehr nützliches Hilfsmittel in der Entwicklungsphase solcher Systeme und zum Testen von Empfängern und Funkstrecken.

Prozessor-Power-Supply PPS 7330

Das neue ELV-Prozessor-Netzteil PPS 7330 (0 bis 30 V, max. 3 A) ist mit einem Inkremen-

talgeber für die Sollwerteingaben ausgestattet und daher besonders komfortabel und einfach zu bedienen. Neben der Sollwertvorgabe von Hand steht zusätzlich ein Speicher für bis zu 9 individuelle Spannungs- und Stromeinstellungen zur Verfügung. Für eine sehr gute Regelung sorgen analoge Regelstufen und eine linear geregelte Endstufe mit temperaturgesteuertem Lüfteraggregat. Über eine optionale PC-Schnittstelle ist das PPS 7330 fernsteuerbar. Der zweite Teil setzt die Schaltungsbeschreibung fort und widmet sich dem Nachbau des Gerätes.



Mini-Schaltungen

Quizmaster

Mit dieser einfachen Schaltung werden Sie zum Quizmaster bzw. Kandidaten. Jeder der bis zu sechs Spieler (Kandidaten) erhält eine Tastereinheit mit integrierter Leuchtdiode (LED). Nach Freigabe durch den Quizmaster versucht jeder Spieler, als erster seine Taste zu betätigen. An der Tastereinheit des schnellsten Spielers leuchtet eine LED auf, und er muss z. B. eine vom Quizmaster gestellte Frage beantworten.

PyroPointer PP 300

Mit dem Auffinden heißer Stellen (hot spots) an Wänden, Türen, Fenstern usw. können z. B. Mängel in der Gebäudeisolierung sehr

einfach aufgedeckt werden. Dabei ist die absolute Temperatur meist nebensätzlich – von Interesse ist eigentlich nur, festzustellen, wo der wärmste Punkt ist. Der PyroPointer analysiert berührungslos die Wärme-Strahlung des angepeilten Objekts und setzt den zugehörigen Temperaturwert in einen Signaltont um. Da sich die Tonhöhe mit der Höhe der Temperatur ändert, lässt sich der Hot Spot so sehr leicht mit Hilfe des Signaltons finden.

Modellbau-Gaslaternen-Steuerung

Eine kleine Schaltung für den originalgetreuen Betrieb von elektrischen Modellbau-Gaslaternen. Dabei wird das Zündverhalten einer Gaslaterne naturgetreu simuliert. Es stehen

vier Ausgänge für je 500 mA Ausgangsstrom zur Verfügung.

2-/4-Kanal-Sendemodul FS20 S4M

Das universell einsetzbare Funk-Sendemodul mit 4 Tast-Eingängen ermöglicht es, eigene Schaltungen einfach an das FS20-Funk-Fernschaltsystem anzubinden. Wahlweise sind 4 Kanäle mit Toggle-Befehlen oder 2 Kanäle mit Ein-/Aus-Befehlen ansteuerbar. Auch die Timer-Programmierung der Empfänger ist mit diesem Modul möglich. Durch den Einsatz eines EEPROMs sind alle Einstellungen selbst bei einem Spannungs-ausfall oder Batteriewechsel sicher gespeichert.

Info-Serien

So funktioniert's:

Kommunikationstechnik selbst installiert
Noch vor wenigen Jahren durfte niemand außer der „Post“ Telefon- und Kommunikationstechnik zu Hause oder im Büro installieren. Seit dem Fall des „Dosenmonopols“ steht man jedoch oft genug vor Problemen, wenn es um die ordnungsgemäße Installation von Telefonanlage, ISDN-Technik, DSL, Modems usw. geht. Unser Beitrag zeigt, wie diese Technik einfach und fachgerecht selbst installiert werden kann.

Elektrosmog professionell analysiert

Elektrosmog ist eine reale Umweltbelastung,

die gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Wir stellen neben einigen Grundlagen zu diesem Thema professionelle Elektrosmog-Messtechnik vor, die eine genaue Analyse der tatsächlichen Elektrosmog-Belastung zu lässt.



Spracherkennungstechnologie

Mit Hilfe von speziellen integrierten Schaltkreisen, den Speech Recognition Controllern, sind Schaltungen zur Erkennung von gesproche-

nen Wörtern realisierbar. Die Erkennung kann sowohl sprecherabhängig als auch sprecherunabhängig erfolgen. Nach einer Einführung in die Technik stellen wir ein praktisch realisiertes Spracherkennungssystem vor.

Elektronik-Grundlagen:

Operationsverstärker in Theorie und Praxis
Sie sind die „Universalgenies“ der Elektronik - Operationsverstärker finden sich vielfältig in nahezu jeder Elektronikschaltung. Unsere Serie führt, mit vielen praktischen und sofort nachvollziehbaren Schaltungsbeispielen, in die Technik und die Anwendung dieser vielseitigen Bauelemente ein.

PC-Technik

LC-Display am Parallelport

Eine spezielle Adapterplatine erlaubt den Anschluss eines alphanumerischen LC-Displays an die parallele Schnittstelle des PCs. Es können alle gängigen LCD-Module bis 2 x 40 Zeichen angeschlossen werden. Damit lassen sich über passende PC-Software-Anwendungen, die man vielfältig im Internet findet, zahlreiche Informationen, wie z. B. der

Systemstatus des Rechners oder eingehende E-Mails darstellen.

Universal-USB-Modul UM 100

Die Fernsteuerung von Geräten mit Hilfe eines PCs erfolgt im Laborbereich heute mehr und mehr über die USB-Schnittstelle. Die Entwicklung einer solchen Geräteschnittstelle ist jedoch sehr aufwändig. Die Verwendung

einer RS-232-Schnittstelle dagegen gehört zum Standardrepertoire jedes Programmierers. Daher liegt es auf der Hand, ein universelles Interfacemodul, wie das neue ELV-USB-Modul UM 100, einzusetzen, das die RS-232-Befehle vom Mikrocontroller auf den USB-Anschluss konvertiert und umkehrt die ankommenden USB-Befehle in das RS-232-Protokoll transferiert.

Entdecken Sie Deutschlands auflagenstärkstes Fachmagazin für angewandte Elektronik



Das Abonnement ist ohne Risiko jederzeit ohne

Vertrauensgarantie
Frist kündbar. Eventuell
überbezahlte Beträge
werden erstattet!

AUCH IM
INTERNET



Schnupperabonnement

Es besteht aus 3 Journalen, die Sie über ein halbes Jahr lang alle 2 Monate ab der nächsterreichbaren Ausgabe abonnieren können.

Der Preis hierfür beträgt nur **€ 5,-**


Jetzt testen.

NEU !!!

Sofern Sie nicht kündigen, verlängert sich das Abonnement automatisch bei einem Jahresbezugspreis von € 20,35. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.

Schnupperabo in Österreich € 10 / € 29

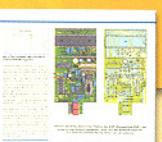Schnupperabo in der Schweiz € 6,50 / € 25,50



Das „ELV journal“ ist das führende Fachmagazin für jeden, der sich privat oder beruflich für aktuelle Elektronik und PC-Technik interessiert. Geboten werden exklusive Selbstbauprojekte aus eigener Entwicklung von „klein und preiswert“ bis zu anspruchs voller High-Class-Technik und innovative Problemlösungen für den professionellen Einsatz in Betrieben. Dazu Top-Informationen über praktische Schaltungstechnik und Elektronik-Grundlagen sowie aktuelle Software-Ideen und Elektronik-News. Der besondere Service: Alle Platinenvorlagen der vorgestellten Projekte im Internet zum Downloaden, Experten-Hotline zur technischen Unterstützung, Reparaturservice für die Selbstbauprojekte.

Das Jahresabonnement besteht aus 6 Journalen, die Sie alle 2 Monate ab der nächsterreichbaren Ausgabe abonnieren können. Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um jeweils 1 Jahr.

Ein Jahresabonnement
umfasst
6 Ausgaben und kostet

nur **€ 20,35**

incl. aller Versand- und Zustellungskosten

Sie sparen 15 %


Platinenvorlagen zum Downloaden,
Übersicht "ELV-journal" unter www.elv.de

Abo-Preis im Ausland:



Österreich	€ 29,-
Schweiz	€ 25,50
weiteres Ausland	€ 35,69

incl. aller Versand- und Zustellungskosten

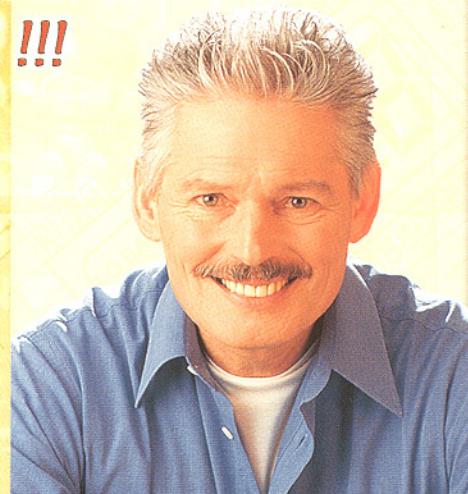
**EINFACH ANRUFEN ODER ABO-BESTELLKARTE (HINTEN IM HEFT)
NOCH HEUTE ABSENDEN
TEL.: 0491/600888
FAX: 0491/7016
ODER UNTER WWW.ELV.DE**



DIGITALOSZILLOSKOPE DER OBERKLASSE

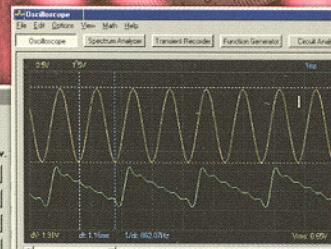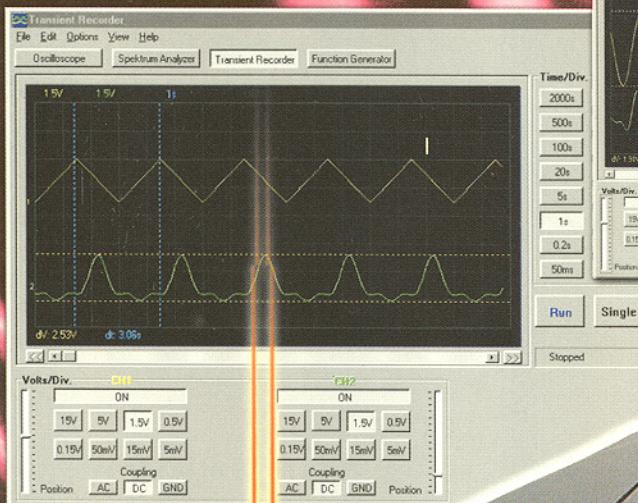

**50-MHz-
Analogbandbreite**

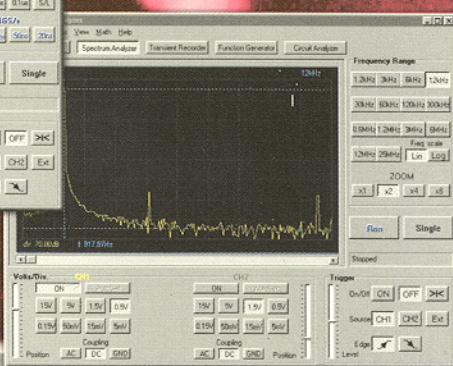

1 GS/s



Setzen Maßstäbe im Messlabor: PCS500 und PCS64i - die Digital-Speicheroszilloskope für den PC

Das neue PCS500 setzt mit 50-MHz-Analogbandbreite und 1 GS/s neue Maßstäbe im Bereich der PC-Oszilloskope und bietet Messfunktionen, die sonst nur bei Digital-Speicheroszilloskopen der Oberklasse zu finden sind. Wie auch das bewährte PCS64i stellt das neue PCS500 insgesamt 4 verschiedene Messgeräte zur Verfügung.

Digitales 2-Kanal-Speicheroszilloskop

Die zum Lieferumfang gehörende Windows-Software (für MS-Windows ab 9x und NT) stellt auf der grafischen Oberfläche normale Oszilloskop-Bedienelemente dar, die sich per Mausklick bedienen lassen.

Die dargestellten Signalformen lassen sich speichern, drucken, Signaldetails können mit den Cursors leicht vermessen werden. Weiterhin stehen Mathematikfunktionen zur Verfügung.

Spektrum-Analyser

Der Spektrum-Analyser stellt die spektrale Zusammensetzung des Eingangssignals dar. So können z. B. ein Sinussignal auf Harmonische untersucht oder Filtersysteme bewertet werden.

Transientenrecorder

Der Transientenrecorder kann Signale über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr aufzeichnen, speichern und analysieren.

Frequenzgangtester

Zusammen mit dem PC-Funktionsgenerator PCG10 / K8016 (siehe ELV-Hauptkatalog 2003) lassen sich Frequenzgangmessungen an Schaltungen (Verstärker, Filter etc.) vornehmen.

Die Verbindung mit dem PC-Parallelport erfolgt optisch isoliert.

Lieferumfang PCS500: 2 Testleitungen (BNC-Krokodilklemme), Schnittstellenkabel, Anleitung, Software, Netzteil.

Lieferumfang PCS64i: Schnittstellenkabel, Anleitung, Software.

Digital-Speicheroszilloskop PCS500

31-436-91 € 445,-

Digital-Speicheroszilloskop PCS64i
31-399-97 € 249,-

Steckernetzteil für PCS64i
31-223-07 € 7,-⁶⁵

Passender Akkupack für PCS64i
31-399-99 € 24,-⁹⁵

Vollisolierter Tastkopf 10:1/1:1
31-399-98 € 14,-⁹⁵

Technische Daten: PCS500/PCS64i

Oszilloskop

Bandbreite: PCS500: 50 MHz
PCS 64i: 13 MHz

Abtastrate: PCS 64i: 64 MS/s max.

PCS500: 1 GS/s repetitiv, 50 MS/s Echtzeit

Y-Ablenkung: PCS64i: 10 mV bis 5 V/DIV

PCS500: 5 mV bis 15 V/DIV mit Autoset

Zeitablenkung: PCS500: 20 ns bis 100 ms/DIV

PCS64i: 100 ns bis 100 ms/DIV

Trigger: CH1, CH2, Freilauf, EXT (nicht PCS64i)

Triggerflanke: pos., neg., Level variabel

Interpolation: linear oder abgerundet

Cursoren: Spannung und Frequenz

Eingangsimpedanz: 1 MΩ II 30 pF

Eingangskopplung: DC, AC, GND

Sonstiges: Pretrigger, Echoeffektivmessung

Spektrum-Analysator

Frequenzbereich: PCS500: 0...1,2 kHz ...25 MHz

PCS64i: 0 - 800 Hz - 16 MHz

Maßstab: linear oder logarithmisch

Funktionsweise: FFT der Eingangssignale CH1 / CH2

Cursoren: Amplitude und Frequenz

Sonstiges: Zoomfunktion

Transientenrecorder

Zeitmaßstab: 20 ms bis 2000 s/DIV

Max. Aufnahmezeit: 9,4 h/Schirm,

Max. Abtastrate: automatische Aufnahme bis >1 Jahr

Cursoren: Amplitude und Zeit

Sonstiges: Zoomfunktion, Aufnahme und Abbildung von Bildschirmen

Abm. PCS500/PCS64i: . 230 x 165 x 45 mm/ 225 x 165 x 40 mm