

ELV journal

Mini-Schaltungen



Mini-Drehzahlmesser
Kompakter Drehzahlmesser
mit Universal-Eingang


PC-Technik



Kfz-Notebook-Netzteil

Mit diesem Netzteil können Sie
einfach den Akku Ihres Notebooks
im Kfz laden

So funktioniert's

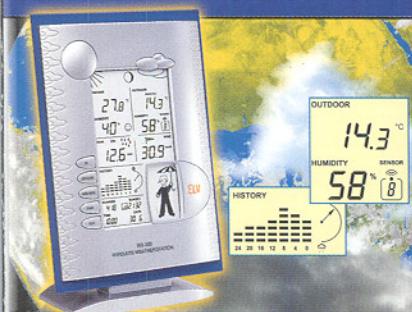


Wetterstationen richtig interpretieren und ablesen

Einführung in die Wetter-
beobachtung, Zusammenspiel von
Wetterstation, Wolkenbildern etc.



Mehr Power durch frische Luft!

CO₂-Warner

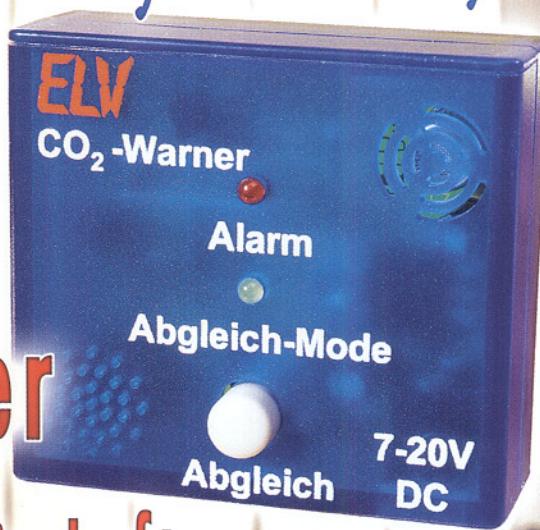

prüft die Luft



Mehr Wissen in Elektronik

PC-Technik

- USB-PC-Datenlogger
- USB-LCD-Ansteuerung
- Kfz-Notebook-Lader

Haustechnik

- Funk-Thermostat
- Rolling-Code-Schalsystem

Messtechnik

- 1000 °C-Datenlogger-Thermometer mit USB
- DMX-Bus-Analyser

Weitere Highlights

- Lademodul mit Display
- Berührungsloser Taster
- Mobile Navigation

ALC 2000 Expert

DIE ELV AKKU-LADE-CENTER ..

DAS AKKU-LADE-CENTER 2000 EXPERT KANN BIS ZU 10 AKKUS GLEICHZEITIG MANAGEN!

- Geeignet zum Schnellladen von NC-, NiMH- und RAM-Zellen
- 10 voneinander unabhängige Ladeschächte beim ALC 2000 Expert, 5 Ladeschächte beim ALC 1000 Expert
- Automatische Akkutyp- und Akkutechnologie-Erkennung
- Max. Ladestrom 1,6 A, max. Entladestrom 700 mA
- Großes hinterleuchtetes Multi-Funktions-Display

- Einfache Bedienung mit grafischer Benutzerführung bei allen Modellen
- Separate Überwachung und Steuerung für jeden einzelnen Ladeschacht
- Anzeige von Spannung, Strom und Kapazität
- Unterschiedliche Ladeprogramme zur bestmöglichen Akku-Pflege



jetzt 10% günstiger

€ 165,-

€ 149,95

43-384-08



ALC 1000/2000 Expert – die hoch modernen Akkulader für das Schnellladen von NiCd- und NiMH-Akkus sowie der neuen RAM-Zellen (wieder aufladbare Alkali-Mangan-Akkus mit 1,5-V-Zellenspannung).

Nicht nur die integrierte Ladetechnik ist hoch aktuell, sondern auch das dem Zeitgeist angepasste, gefällige Äußere.

Besonderer Wert wurde bei dieser Geräterei auf die schonende und leistungsfähige Akku-Pflege und auf einfachste Bedienung gelegt.

Die einzelnen Ladeschächte arbeiten voneinander unabhängig, werden einzeln überwacht und können auch unterschiedliche Programme zu gleicher Zeit ausführen. Selbst vorgeschädigte und überlagerte Zellen können mit diesem Ladegerät wieder aufgefrischt werden und bringen meist nach Durchlaufen des entsprechenden Pflegeprogramms wieder die volle Leistung.

Hoher Bedienungskomfort

Ein großes hinterleuchtetes LC-Display informiert ständig über den Zustand jedes einzelnen Akkus.

Zum Laden eines Akkus ist beim neuen ALC 1000/2000 Expert im Grunde genommen überhaupt keine Bedienung erforderlich, da nach dem Einsetzen des Akkus in den Ladeschacht (unabhängig vom Ladezustand) eine automatische

Akku-Identifizierung erfolgt und im Anschluss hieran das Ladeprogramm gestartet wird.

Nur wenn eine andere Funktion gewünscht wird, erfolgt die Auswahl mit Hilfe der fünf Bedientasten auf der Frontseite des Gerätes.


Grafische Symbole zeigen jede gewählte Funktion auf dem großen Display an. Wenn der Akku seine volle Kapazität erreicht hat, kann er entnommen werden, oder bei bester Pflege im Ladegerät verbleiben (Erhaltungsladung).

Der Aufruf der verschiedenen Programme ist mit 5 Bedientasten möglich. Das große LC-Display unterstützt dabei durch eine grafische Benutzerführung mit eindeutigen Symbolen. Eindeutige Tastenfunktionen machen die Bedienungsanleitung quasi überflüssig.

6 unterschiedliche Programme zur Akku-Pflege sorgen dabei für eine lange Akku-Lebensdauer.

Jeder Akku wird einzeln von der Ladeelektronik entsprechend seinem individuellen Zustand behandelt.

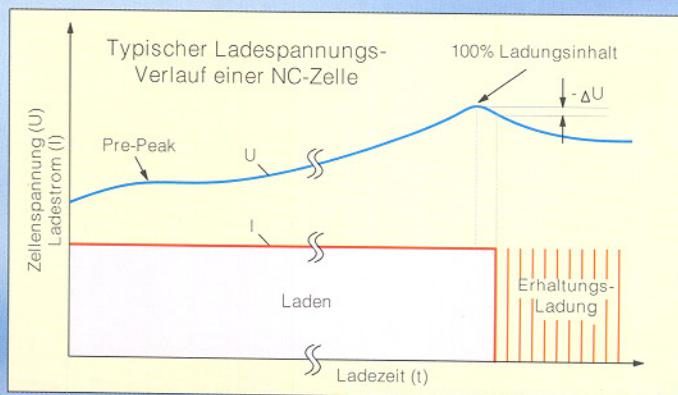Ein großes hinterleuchtetes LC-Display mit grafischer Benutzerführung ermöglicht eine einfache und bequeme Bedienung und gibt zu jeder Zeit exakt Auskunft zu den jeweils relevanten Akku-Daten.



.. MACHEN MÜDE AKKUS WIEDER MUNTER

6 LADE-/ENTLADE- UND PFLEGEPROGRAMME FÜR EIN LANGES AKKULEBEN

Flexible Akkubestückung
Das ALC 1000/2000 Expert ermöglicht auch eine gemischte Bestückung mit Akkus unterschiedlicher Technologie. So können z. B. NiCd- und RAM-Akkus gleichzeitig und „artgerecht“ behandelt werden. Auch die Bestückung z. B. von zwei Schächten mit Micro-Zellen, von zweien mit Babyzellen und einem Schachtes mit einem 9-V-Block-Akku ist völlig beliebig möglich. Beim ALC 1000 Expert stehen 5, beim Top-Modell ALC 2000 Expert sogar 10 Ladeschächte zur Verfügung, sodass hier auch größere Mengen von Akkus (z. B. aus R/C-Fernsteuersendern) gleichzeitig geladen werden können. Zudem verfügt das ALC 2000 Expert über einen zusätzlichen Lüfter und einen Programmschritt „Schonladung“.

Detaillierte Überwachung

Sämtliche Lade- und Entladefunktionen sind für jeden Ladeschacht getrennt steuer- und überwachbar. Mit Cursor-Tasten ist der Ladezustand der einzelnen Akkus jederzeit abfragbar. Dabei erfolgt stets die Anzeige von aktueller Zellenspannung, aktuellem Lade- bzw. Entladestrom und (außer bei der reinen Ladefunktion) die Anzeige der beim vorangegangenen Entladevorgang entnommenen Akkukapazität. Die Abfrage der Akkuspannung erfolgt stromlos, das Laden nach der sicheren und akkuschonenden -ΔU-Methode, gefolgt von einer Impuls-Erhaltungsladefunktion.

6 Programme zur Akku-Pflege

Laden

Nach dem Einsetzen des Akkus wird automatisch der Akkutyp identifiziert und das zugehörige Ladeprogramm gestartet. Der Akku wird auf 100 % seiner speicherbaren Kapazität aufgeladen und danach schaltet das Ladegerät automatisch auf Impulserhaltungsladung um. Der Akku darf nun bei bester Pflege unbegrenzt im Ladeschacht verbleiben.

Entladen

In dieser Funktion erfolgt eine Entladung des eingesetzten Akkus bis zur Entladeschlussspannung.



Sommerpreis!

€99,90

43-583-10

inkl. 4 x 2200-mAh-NiMH-Akkus (AA)
SIE SPAREN 10%
gegenüber dem Einzelkauf

Entladen/Laden

Nach Entladung des Akkus bis zu seiner Entladeschlussspannung wird automatisch der Ladevorgang gestartet.

Auffrischen

Nicht mehr einwandfreie bzw. tiefentladene Akkus können mit dieser Funktion wieder zum „neuen Leben erweckt“

werden. Vielfach kann zunächst mit Stromimpulsen ein vorhandener Zellschluss beseitigt werden. Danach führt das Programm mehrere Lade-/Entladezyklen durch.

Zyklus regenerieren

Lange gelagerte oder vorgeschädigte Akkus weisen meist einen erheblichen Kapazitätsverlust auf und erreichen selbst nach mehreren normalen Ladezyklen nicht mehr ihre Sollkapazität. Das Regenerationsprogramm „Zyklus“ führt

so lange aufeinander folgende Lade-/Entladezyklen durch, bis das Ladegerät keine Kapazitätssteigerung mehr feststellen kann. Danach geht das Gerät auf Erhaltungsladung über.

Test

Einmaliger, kompletter Lade-/Entladezyklus mit Messung und Anzeige der entnommenen Kapazität. Danach automatisches Vollladen mit folgender Erhaltungsladung.

Leistungsstarke Elektronik,
gut belüftet und stilvoll
verpackt

NiMH-, NiCd- und
zusätzlich RAM-Zellen
ladbar, Einzel-Zellen-
Management mit
automatischer
Typenerkennung

Beleuchtetes
Display,
komfortable
Benutzer-
führung,
alle
Messwerte
auf einen
Blick

Einfache komfortable
Bedienung

Transparente Schutz-
abdeckung,
120° schwenkbar

Ergonomi-
sche,
isiolerte
Lade-
kontakte

Zusätzlicher
Ladeschacht
für 9-V-
Blockakkus

Zusätzliche
Lade-/Entlade-
Kontrollanzeige

Technische Daten ALC 1000 und 2000 Expert:

Eingangsspannung:	220-240 V AC/50-60 Hz
Betriebsumgebung:	nur in trockenen Räumen einsetzen
Akkutypen:	NiCd, NiMH, RAM
Akkugrößen:	AAA, AA, C, D, IEC 6F 22
Ladestrom:	bis 1,6 A je nach Akkutyp
Entladestrom:	bis 700 mA je nach Akkutyp
Leideabschalt-Kriterien:	
NiCd/NiMH:	-ΔV, negative Spannungsdifferenz am Ende der Ladekurve
RAM:	Ladeendspannung 1,73 V (stromlos), Leerlaufspannung 1,69 V
Abfrage der Akkuspannung:	stromlos
Zellenspannungen:	1,2/1,5 V je nach Akkutyp
Abmessungen (B x H x T):	210 x 73 x 185 mm
ALC 1000 Expert	293 x 73 x 185 mm



Inhalt

Umwelttechnik

- 1000°C-Datenlogger-Thermometer mit USB-Schnittstelle 6
► CO₂-Warner 32



▲ 1000°C-Datenlogger-Thermometer mit USB-Schnittstelle, Teil 2

Für die genaue Messung von Oberflächentemperaturen, mit Langzeitaufzeichnung bis 2000 Messungen und PC-Auswertesoftware, Messintervall 1 s bis 10 Min.

Seite 6

PC-Technik

- USB-PC-Datenlogger 51
USB-LCD-Ansteuerung 76



◀ Akku-Lade-Controller ALC 100

Universell einsetzbares Lademodul für Akkupacks und Einzelzellen bis 10 Zellen und Lade-/Entladestrom bis 3,5 A

Seite 46

Messtechnik

- Mini-Drehzahlmesser 16
DMX-Analyser DA 512, Teil 2 62

Haustechnik

- Funk-Universal-Thermostat-Sender 21
► Berührungsloser Taster 43



USB-PC- ► Datenlogger, Teil 2

Mobil und autark arbeitender Datenlogger für die (Langzeit-) Erfassung von Spannungsverläufen - bis zu 270.000 Werte!

Seite 51

ELV-Serien

- Elektronik-Grundlagen:
Optische Übertragungstechnik, Teil 2 56
So funktioniert's:
Wetterstationen richtig ablesen und interpretieren 12
Zwischen Video und PC - Videokonverter 26
Navigation im Westentaschenformat 36



▲ Zwischen Video und PC - Videokonverter

Die Brücken zwischen PC und analoger Videotechnik - ein Überblick

Seite 26


Rubriken

- Die Neuen 85
Bestellhinweise,
Kundendienst, Impressum 113
Vorschau auf die nächste Ausgabe 114

- besonders leicht nachbaubar



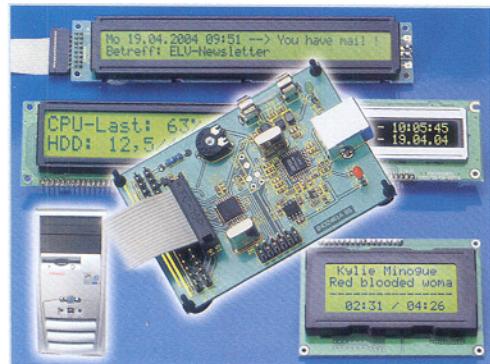▲ **DMX-Analyser DA 512, Teil 2**
Viereitig einsetzbarer Analyser für die Kontrolle, Fehlersuche und Inbetriebnahme von DMX-Systemen Seite 62



▲ **USB-LCD-Ansteuerung**
Für die Realisierung externer Statusanzeigen am PC, zusätzlich mit 6 Tastereingängen für die Steuerung von Programmen Seite 76



▲ **Navigation im Westentaschenformat**
Alles über die Technik und den Umgang mit mobilen GPS-Empfängern, von Navigation bis Geo-Caching Seite 36



▲ **Berührungsloser Taster**
Kapazitiver Schalter für die berührungslose Auslösung von Schaltvorgängen Seite 43



◀ **Kfz-Notebook-Netzteil**
Step-Up-Konverter für die Versorgung von Laptops bzw. das Laden von Laptop-Akkus mit 16-20 V am 12-V-Bordnetz Seite 72



◀ **Mini-Drehzahlmesser MD 120** ►
Universell einsetzbares Drehzahlmessmodul mit LED-Anzeige bis 9999 UpM Seite 16



◀ **Rolling-Code-Schaltsystem**
Besonders sicheres und komfortables Wechselcode-Zugangs-Kontrollsystem mit Funk-Steuerung Seite 80



◀ **Wetterstationen richtig ablesen und interpretieren**
Wie man das kommende Wetter mit Hilfe moderner Wetterstationen und Himmelsbeobachtung richtig einschätzt Seite 12



◀ **Funk-Universal-Thermostat-Sender**
Batteriebetriebener 2-Kanal-Universal-Thermostat (Heizen/Kühlen) für die Ansteuerung von FS20-Schalttempfängern Seite 21



1000°C-Datenlogger- Thermometer mit USB-Schnittstelle

Teil 2

Das T 1100 ist ein mobiles Gerät zur genauen Messung von Temperaturen sowie zur Speicherung dieser Messdaten. Es erfasst Temperaturen im Bereich von -40 °C bis +1000 °C mit der Auflösung von 0,1 K. Zusätzlich lässt sich das Gerät als Datenlogger mit einstellbarem Aufzeichnungsintervall (Kapazität ca. 2000 Messungen, Intervall 1 Sek. bis 10 Min.) einsetzen. Die gespeicherten Werte sind mit der zugehörigen Windows-Software über die USB-Schnittstelle des T 1100 auslesbar. Nachdem wir im ersten Teil Funktion, Bedienung und Schaltung besprochen haben, kommen wir nun zur Aufbaubeschreibung und zur Vorstellung der Software.


Nachbau

Beim Aufbau des T 1100 kommen vorwiegend SMD-Komponenten für die Oberflächenmontage zum Einsatz. Die Verarbeitung von SMD-Komponenten setzt jedoch Löterfahrung und eine besonders sorg-




fältige Arbeitsweise voraus. Des Weiteren ist ein Minimum an Spezialwerkzeugen für die Verarbeitung der zum Teil winzigen Bauteile Voraussetzung. So sind ein Lötkolben mit sehr feiner Lötspitze und eine gute Pinzette zum Fassen und Positionieren der kleinen Teile erforderlich. Außerdem sollten dünnes SMD-Lötzinn und

Entlötsauglitze nicht fehlen. Eine starke und möglichst beleuchtbare Standlupe leistet bei der genauen Positionierung und beim Verlöten gute Dienste.

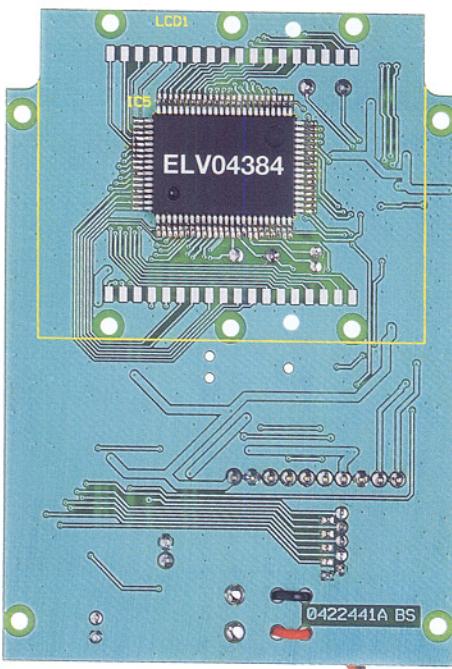Zur besseren Übersichtlichkeit wird die Bestückung parallel auf beiden Platinen begonnen. Dies hat den Vorteil, dass jeweils alle ICs, dann alle SMD-Widerstän-



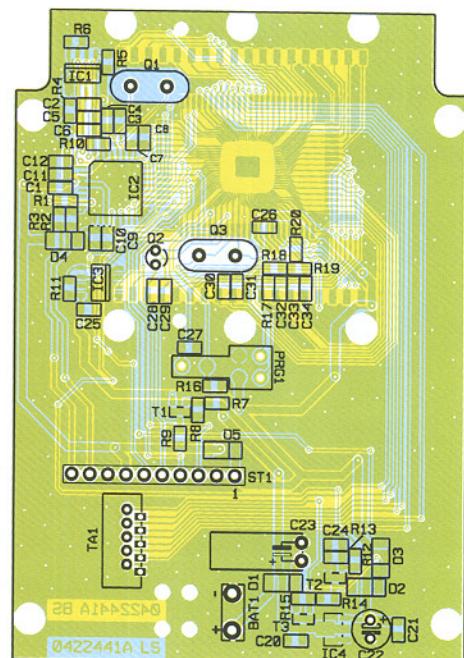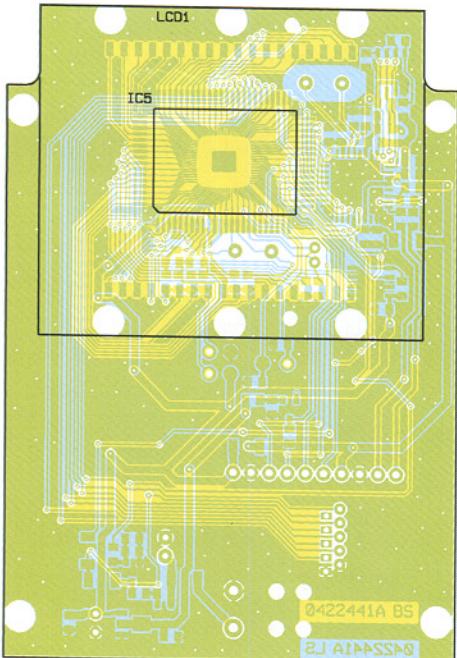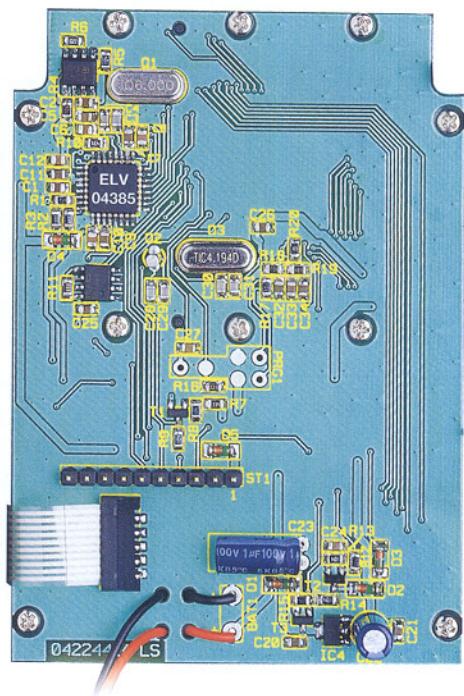Ansicht der fertig bestückten Digitalplatine mit zugehörigem Bestückungsplan, links von der Bestückungsseite, rechts von der Lötseite



de, dann alle SMD-Kondensatoren usw. auf die Platten bestückt werden und somit eine Verwechslung der Bauteile (SMD-Widerstände, SMD-Kondensatoren ...) vermieden wird.



Beginnen wir die Bestückungsarbeiten auf der Platine „Digitalteil“ und hier mit dem einzigen Bauelement auf der Bestückungsseite (BS), abgesehen vom Display, dem Single-Chip-Mikrocontroller IC 5. Aufgrund der insgesamt 80 Anschlusspins und dem damit verbundenen geringen Pinabstand ist dieses Bauteil auch nicht ganz einfach zu verarbeiten. Ganz wichtig ist beim Mikrocontroller die Beachtung der korrekten Einbaulage. Es ist nahezu unmöglich, einen versehentlich mit falscher Polarität eingebauten Mikrocontroller wie-

der ohne Beschädigung von der Leiterplatte zu entfernen. Die Lage von Pin 1 (auf dem IC durch eine runde Vertiefung markiert) ist im Bestückungsdruck durch eine abgeschrägte Gehäuseecke zu erkennen.

Zuerst wird an einer beliebigen Gehäuseecke ein Lötpad der Leiterplatte vorverzint, dann der Prozessor polaritätsrichtig exakt positioniert und auf diesem Pad aufgelötet. Nach dem Verlöten eines weiteren, diagonal gegenüberliegenden Anschlusspins wird sorgfältig überprüft, ob alle weiteren Anschlüsse exakt mittig auf den zugehörigen Lötpads aufliegen. Ist dies der Fall, so werden alle weiteren Anschlusspins verlötet. Sollte dabei versehentlich Lötzinn zwischen die Prozessoranschlüsse laufen, so ist dieses überschüssige Lötzinn

am einfachsten mit Entlötlitze abzusaugen. Nach einer gründlichen Überprüfung mit einer Lupe oder Lupenleuchte wenden wir uns der weiteren Bestückung zu.

Auf der Lötseite (LS) des „Digitalteils“ und auf der Bestückungsseite (BS) des „Analogteils“ werden im nächsten Arbeitsschritt alle ICs, in der gleichen Arbeitsweise wie beim Prozessor beschrieben, aufgelötet. Die Polarität ist bei den SMD-ICs daran zu erkennen, dass die Pin 1 zugeordnete Gehäuseseite leicht abgeschrägt oder mit einer Vertiefung markiert ist. Diese Gehäuseseite muss mit der Markierung im Bestückungsdruck (Doppellinie) übereinstimmen. Überschüssiges Lötzinn ist auch hier am einfachsten mit Entlötlitze wieder zu entfernen.

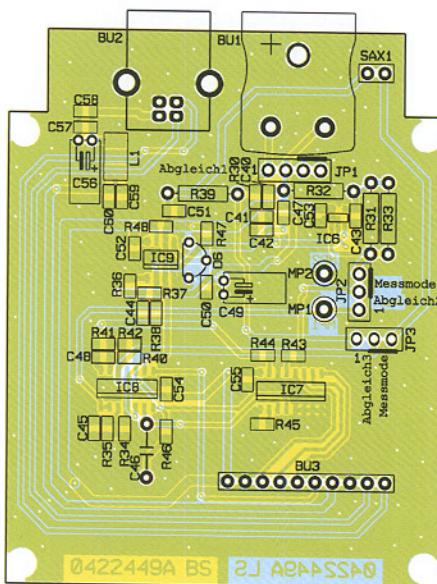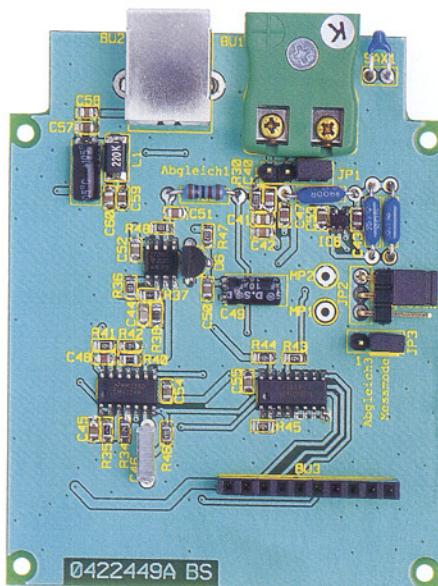

Ansicht der fertig bestückten Analogplatine mit zugehörigem Bestückungsplan

Auch bei den nun folgenden SMD-Komponenten wird jeweils ein Anschlusspin vorverzinnt, das Bauteil positioniert, und nach Kontrolle der korrekten Position werden die restlichen Pins bzw. Anschlüsse verlötet.

Nun sind die SMD-Transistoren und der Spannungsregler (IC4) an der Reihe. Durch deren Pinanordnung ist ein Verpolen hier

kaum möglich. Sie sind so zu bestücken, dass die Beschriftung der Bauteile auch nach dem Auflöten lesbar bleibt.

Jetzt folgt die Bestückung der SMD-Widerstände, deren Wert direkt auf dem Gehäuse aufgedruckt ist. Die letzte Ziffer gibt grundsätzlich die Anzahl der Nullen im Wert an. Vorsicht ist bei den SMD-

Kondensatoren geboten. Diese Bauteile besitzen keinerlei Kennzeichnung und sind daher leicht zu verwechseln. SMD-Kondensatoren sollten deshalb erst direkt vor der Verarbeitung aus der Verpackung genommen werden.

Schließlich sind die SMD-Dioden zu bestücken. Diese sind an der Kathodenansatz-

Stückliste: Datenlogger-Thermometer mit USB T 1100

Widerstände:

Widerstände	
0 Ω/SMD	R20
22 Ω/SMD	R2, R3
47 Ω/SMD	R46
100 Ω/SMD	R36, R48
220 Ω/SMD	R30
470 Ω/SMD	R10
680 Ω/SMD	R37
900 Ω/0,1 %	R32
1,5 kΩ/SMD	R1
2,2 kΩ/SMD	R6
10 kΩ/0,1%	R39
10 kΩ/SMD	R4, R17–R19, R38
22 kΩ/SMD	R16
27 kΩ/SMD	R47
33 kΩ/SMD	R11
47 kΩ/SMD	R40
90 kΩ/0,1 %	R31, R33
100 kΩ/SMD	R5, R9, R13, R14, R41–R45
120 kΩ/SMD	R34
220 kΩ/SMD	R12, R15
330 kΩ/SMD	R7
470 kΩ/SMD	R35
1 MΩ/SMD	R8

Kondensatoren:

22 pF/SMD	C28–C31
33 pF/SMD	C3, C4
100 pF/SMD	C40, C43, C47, C48, C51
220 pF/SMD	C44

Halbleiter:

ELV04385 (EEPROM)	IC1
FT245BM	IC2
FM24C64/SMD	IC3
HT7150/SMD	IC4
ELV04384 (Prozessor)	IC5
LMV2011/SMD	IC6
CD4051/SMD	IC7
LMV324, SMD, National	IC8
TLC272/SMD	IC9
BC858C	T1, T3
BC848C	T2
BAT43/SMD	D1-D5
LM385-2,5 V	D6

Sonstiges:

LC-Display LCD1
Quarz, 6 MHz, HC49U4 Q1
Quarz, 32,768 kHz Q2

Quarz, 4,194304 MHz,	
HC49U4	Q3
SMD-Induktivität, 22 µH	L1
Temperatursensor 103AT-2	SAX1
9-V-Batterieclip	BAT1
Folientastatur, 8 Tasten, selbstklebend	TA1
Buchse für Temperatursensor, K-Typ	BU1
USB-B-Buchse, winkelprint	BU2
Buchsenleiste, 1 x 10-polig, print, gerade	BU3
Stiftleiste, 1 x 10-polig, gerade	ST1
Stiftleiste, 1 x 4-polig, gerade	JP1
Stiftleiste, 1 x 3-polig, winkelprint	JP2
Stiftleiste, 1 x 3-polig, gerade	JP3
Jumper, geschlossene Ausführung	
1 Senkkopfschraube, M2,5 x 12 mm	
1 Mutter, M2,5	
1 Perlen-Temperaturfühler mit Stecker, K-Typ	
2 Leitgummis	
1 Gehäuse, komplett, bearbeitet und bedruckt	
1 Folientastatur-Inlay, bedruckt	
1 3,5"-Diskette mit Treiber-Software T 1100	
1 3,5"-Diskette mit Programm-Software T 1100	

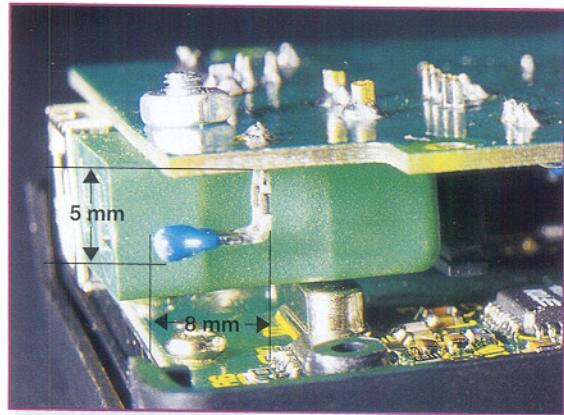


Bild 11: Einbau des Temperatursensors

(Pfeilspitze) durch einen Ring gekennzeichnet, der mit der Markierung im Bestückungsdruck korrespondieren muss. Abschließend erfolgt die Bestückung der SMD-Spule.

Damit sind dann alle SMD-Komponenten bestückt. Eine gründliche Sichtkontrolle hinsichtlich Löt- und Bestückungsfehlern ist bereits an dieser Stelle anzuraten – zumal der Mikrocontroller später unter dem Display liegt und ohne dessen Demontage nicht erreich- und kontrollierbar ist.

Die jetzt noch fehlenden bedrahteten Bauelemente sind wesentlich einfacher zu verarbeiten. Nach dem Einlöten der Quarze Q 1, Q 2 und Q 3 sowie des Folienkondensators C 46 sind die Elektrolyt-Kondensatoren an der Reihe. Wichtig ist auch bei den Elkos die polrichtige Bestückung, sie sind üblicherweise am Minuspol gekennzeichnet. Bei den Elkos C 23, C 49 und C 56 ist eine liegende Bestückung vorzuziehen, um später keine Probleme bei der Gehäusemontage zu bekommen. Anschließend sind die bedrahteten Präzisionswiderstände R 31 bis R 33 und R 39 an der Reihe. Deren Anschlussdrähte sind auf das jeweilige Rastermaß abzubiegen und dann die Widerstände zu bestücken. Der Temperatursensor für die Umgebungstemperatur SAX 1 ist wie in Abbildung 11 gezeigt abzuwinkeln, zu bestücken und zu verlöten.

Danach werden alle überstehenden Drahtenden abgeschnitten, ohne die Lötstelle selbst dabei zu beschädigen. Die K-Type-Buchse BU 1 ist zu bestücken und anschließend mit einer Senkkopfschraube (M2,5 x 12 mm) als Zugentlastung zu fixieren. Die USB-Buchse BU 2 und die Buchse für die Folientastatur müssen vor dem Verlöten der Anschlusspins plan auf der Leiterplattenoberfläche aufliegen. Die Anschlussleitungen des 9-V- Batterieclips sind vor dem Verlöten zur Zugentlastung durch die zugehörigen Bohrungen der Leiterplatte zu fädeln, wie es auf dem jeweiligen Platinenfoto zu sehen ist.

Daraufhin erfolgt die Bestückung der Stiftleisten für die Jumper (JP 1 bis JP 3).

Gehäusemontage

Jetzt ist die Folientastatur mit eingelegter Tastaturlbeschriftung an die richtige Position auf die Gehäuseoberhalbschale zu kleben und an die zugehörige Buchse der Leiterplatte „Digitalteil“ anzuschließen. Vier Knippingschrauben (M2,2 x 5 mm) dienen nun zur Montage des komplett fertig gestellten Digitalteils in das Gehäuseoberteil. Der Analogteil ist noch nicht in die Gehäuseunderschale zu montieren, da hier zunächst der Abgleich durchzuführen ist.

Abgleich

Zur Vorbereitung des Abgleiches sind die Jumper JP 1 und JP 3 auf die Position „Abgleich 1“ bzw. „Abgleich 3“ zu stecken (siehe Abbildung 13). Der Analogteil ist nun auf den in der Gehäuseoberschale montierten Digitalteil aufzustecken (siehe Abbildung 14). Nach Anschluss einer 9-V-Blockbatterie und Betätigung der Taste „On“ startet das Thermometer T 1100 und gibt auf dem Display einen Messwert aus.

Hinweis: Die Taste „On“ ist bis zur Anzeige eines Messwertes gedrückt zu halten.

Zwischen den Messpunkten MP 1 und MP 2 ist nun mit einem Multimeter die Spannung zu messen und zu notieren. (Beispielsweise: 3,929 V). Hierbei ist zu erwähnen, dass die Genauigkeit des T 1100 abhängig ist von der Genauigkeit des verwendeten Multimeters. Empfohlen wird ein Multimeter mit mehr als drei Stellen und einer Grundgenauigkeit von 0,3 %. Der ermittelte Spannungswert wird später zum Abgleich benötigt.

Jetzt ist das T 1100 mit der Taste „Off“ wieder auszuschalten und anschließend mit den gleichzeitig gedrückten Tasten „Reset“ und „Mode“ wieder einzuschalten.

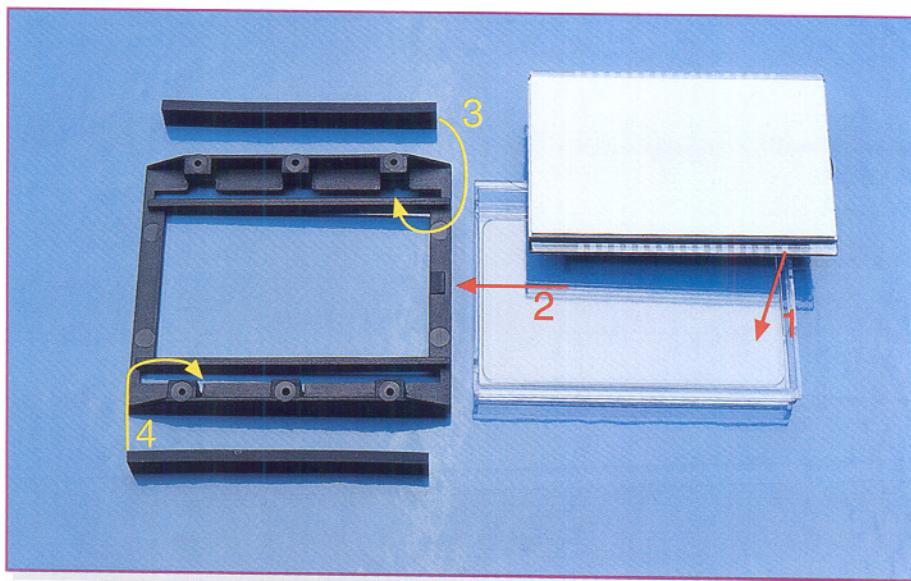


Bild 12: Montage des Displays

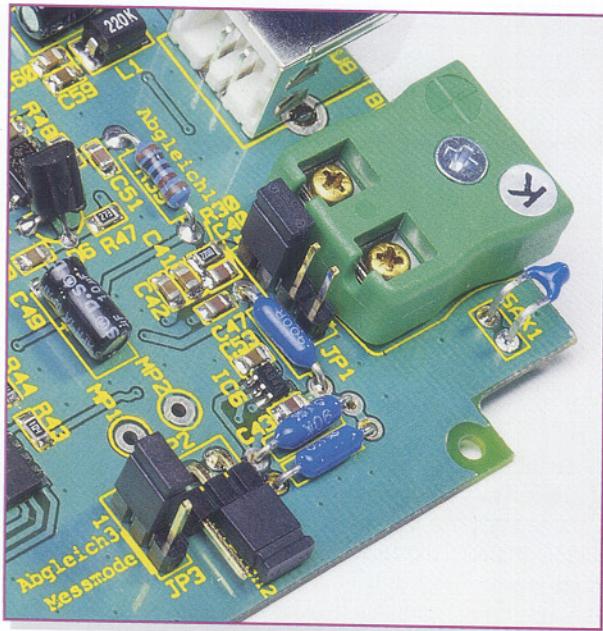


Bild 13:
Die Jumperstellungen
für den Abgleich- bzw.
für den Mess-Mode

Das T 1100 startet im Abgleich-Mode und zeigt dies auf dem Display mit einer Meldung (siehe Abbildung 15) an.

Durch einmalige Betätigung der „Mode-Taste“ startet der Abgleich und stoppt bei folgender Display-Meldung (siehe Abbildung 16). Nun ist der Jumper JP 2 vorsichtig mit einer Pinzette oder einem ähnlichen Werkzeug auf die Position „Abgleich 2“ umzustecken. Das T 1100 ist hierfür eingeschaltet zu lassen, und die Platinen müssen zusammengesteckt bleiben. Nach nochmaliger Betätigung der Taste „Mode“ erscheint der Wert 3,950 (Abbildung 17) auf dem Display. Mit den Tasten \oplus und \ominus ist hier nun die am Beginn des Abgleichs gemessene Spannung genau einzustellen. Eine weitere Betätigung der Taste „Mode“ beendet den Abgleich mit der Meldung „OK“, und das T 1100 schaltet sich ab.

Nun sind alle Jumper wieder in die Ausgangsstellung „Mess-Mode“ (markierte Po-

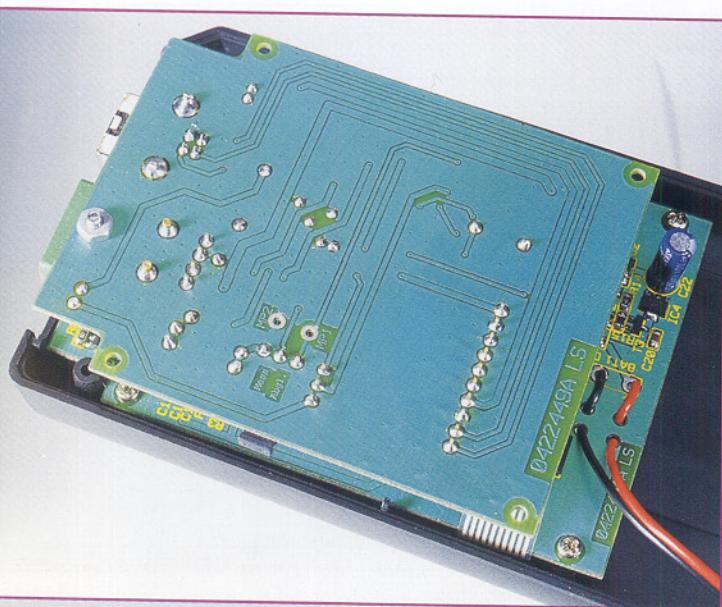


Bild 14: Die Montage von Digital- und Analogplatinen

te zwischen Messobjekt und Temperaturfühler erzielen.

Als Hinweis ist noch zu bemerken, dass der beiliegende K-Type-Temperatursensor nur zur Oberflächen-Temperaturmessung im Bereich zwischen -40 °C und +250 °C zu verwenden ist. Eine höhere Messtemperatur führt zur Zerstörung des Sensors. Sollen jedoch Flüssigkeitstemperaturen oder höhere Temperaturen gemessen werden, so ist einer der optional angebotenen Temperatursensoren einzusetzen.

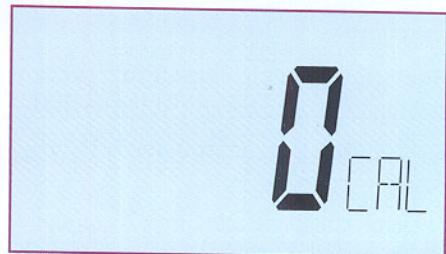


Bild 15: Anzeige beim Start des Abgleichs

Windows-Software

Für die Datenlogger-Funktion des T 1100 steht eine Windows-Software zum Auslesen der mit dem T 1100 aufgezeichneten Log-Daten zur Verfügung. Mit dieser Software werden die aufgezeichneten Temperaturwerte des Messobjektes und der Um-

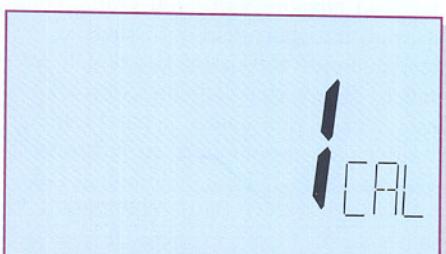


Bild 16: Anzeige des Displays bei Betätigung der „Mode“-Taste

gebungstemperatur zu einem über die USB-Schnittstelle angeschlossenen Windows-PC übertragen. Die Daten werden in einem Dateiformat (*.slk) abgespeichert, das mit den üblichen Tabellenkalkulationsprogrammen verarbeitet werden kann. Somit

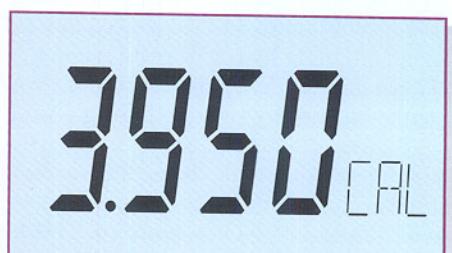


Bild 17: Anzeige des Displays vor Einstellung der gemessenen Spannung

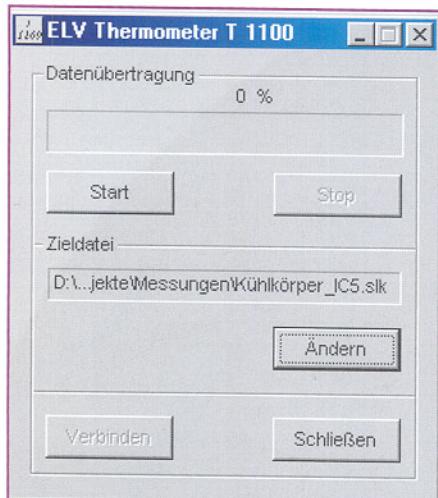


Bild 18: Das Grundmenü der T-1100-Windows-Software

ist es möglich, die gesammelten Daten zu speichern, auszudrucken oder in eine Kennlinie umzusetzen. Die Windows-Software und die Treiber-Software befinden sich auf den dem Bausatz beiliegenden Disketten.

Installation

Vor dem Starten der T-1100-Installations-Software ist das Thermometer T 1100 mit einem normalen USB-Verbindungs-kabel an eine freie USB-Schnittstelle anzuschließen. Das Messgerät startet, und auf dem Display wird „On USB“ angezeigt. Nun erkennt der PC das angeschlos-sene Thermometer und verlangt nach kur-zer Zeit einen USB-Treiber. Dieser Trei-ber (ftd2xx.inf) befindet sich auf der mit-gelieferten Treiber-Diskette.

Microsoft Excel - Kühlkörper_IC5.slk			
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster			
E2	=F2+B2		
A	B	C	D
1	Nummer	Intervalzeit(hh:mm:ss)	T Sensor(°C)
2	1	00:00:00	20,6
3	2	00:00:30	24,1
4	3	00:01:00	28,3
5	4	00:01:30	32,8
6	5	00:02:00	36
7	6	00:02:30	40,2
8	7	00:03:00	41,3
9	8	00:03:30	42,7
10	9	00:04:00	43,9
11	10	00:04:30	44,8
12	11	00:05:00	45,3
13	12	00:05:30	45,7
14	13	00:06:00	46
15	14	00:06:30	46,2
16	15	00:07:00	46,3
17	16	00:07:30	46,2
18	17	00:08:00	46,3
19	18	00:08:30	46,1
20	19	00:09:00	46,2
21	20	00:09:30	46,4
22	21	00:10:00	46

Anschließend ist von der Software-Diskette die Installationsroutine (setup.exe) zu starten. Ein Installationsmanager führt durch die gesamte Installation der T-1100-Windows-Software. Die Readme.txt-Datei erklärt die Setup-Bedienung für das jeweilige Betriebssystem.

Bedienung

Nach erfolgreicher Installation der T-1100-Windows-Software startet diese. Es erscheint das Grundmenü der T-1100-Windows-Software (Abbildung 18). Beim Starten der T-1100-Software wird automatisch die Konfiguration der USB-Schnittstelle vorgenommen. Ein fehlerhafter Aufbau der USB-Verbindung wird durch eine Fehlermeldung signalisiert. In diesem Fall ist der USB-Stecker abzuziehen, erneut einzustecken und die Konfiguration der USB-Schnittstelle mit der Taste „Verbinden“ zu starten.

Wie bereits erwähnt, können die aufgezeichneten Logger-Daten mit Hilfe der T-1100-Windows-Software ausgelesen und abgespeichert werden. Mit der Taste „Ändern“ im Dialogfeld „Zieldatei“ lässt sich ein Zielordner auswählen und ein Name für die Datei vergeben. Der ausgewählte Dateiname wird in dem Feld über der Taste „Ändern“ angezeigt. Durch Betätigung der Taste „Start“ wird die Übertragung gestartet. Der Fortschrittsbalken gibt den Stand der Übertragung an. Ein Übertragungsfehler oder das Ende der Übertragung wird

mit einer jeweiligen Meldung signalisiert. Die gesammelten Daten können dann mit einem üblichen Tabellenkalkulationsprogramm bearbeitet werden.

In der Abbildung 19 ist ein mit dem Tabellenkalkulationsprogramm „Excel“ geöffneter Datensatz dargestellt. In der Spalte „A“ ist die laufende Nummer verzeichnet. Die Spalte „B“ zeigt die fortlaufende Intervallzeit an, die im abgebildeten Beispiel auf 30 Sekunden eingestellt ist, d. h. alle 30 Sekunden wurde ein neuer Messwert aufgezeichnet. In der Spalte „C“ steht die am Messobjekt gemessene Temperatur. Die Spalte „D“ gibt die Umgebungstemperatur an.

Zur Ermittlung der realen Aufzeichnungszeit, beispielsweise um den Messwert von 15:17:00 Uhr zu ermitteln, ist in die Spalte „F“ die Logger-Startzeit einzugeben (Hinweis: Startzeit des Datenloggers bitte notieren!). Vorher sind die Zellen der Spalten „E“ und „F“ unter dem Menüpunkt „Zellen formatieren/Zahlen/Benutzerdefiniert“ auf Uhrzeit/13:55:30 (Stunden:Minuten:Sekunden) zu formatieren. Die Startzeit ist in alle Zeilen zu kopieren. Daraufhin ist die Spalte „Startzeit“ (Spalte F) mit der Spalte „Intervallzeit“ (Spalte B) zu addieren und das Ergebnis in Spalte „E“ zu schreiben. Hier steht jetzt die Uhrzeit, an der die Messwerte aufgezeichnet wurden. Weiterhin lassen sich die Werte über die üblichen „Excel-Funktionen“ in Kennlinien umsetzen.

ELV



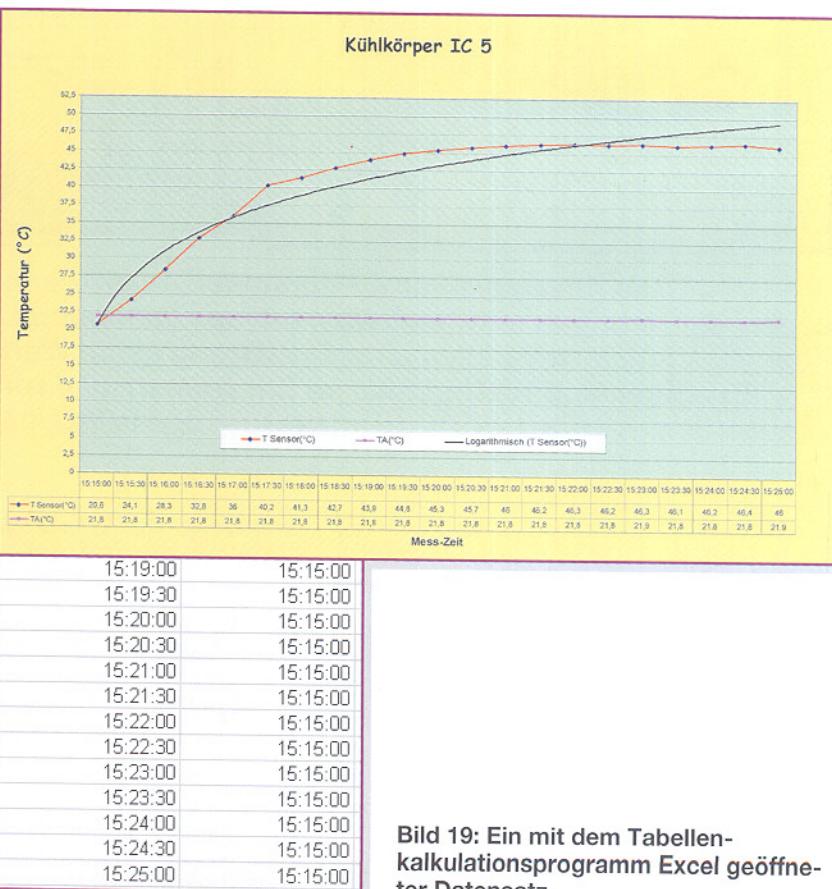


Bild 19: Ein mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel geöffneter Datensatz

Wetterstationen -

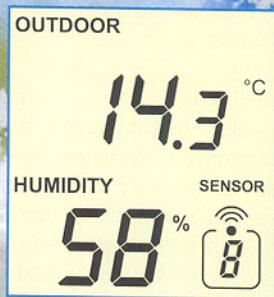

richtig ablesen

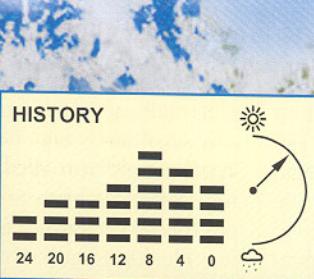

und interpretieren

Die Anzeige einer Wetterstation, auch wenn sie noch so komplex ist, bedarf der richtigen Interpretation, um das kommende Wetter tatsächlich richtig vorausagen zu können. Wir geben eine Einführung in die Wetterbeobachtung, insbesondere das Erkennen von Wetterlagen im Zusammenspiel von Wetterstation, Wolkenbildern und sonstigen Anzeichen.

Wie wird das Wetter?

Dass das Wetter in unserem Leben ein sehr wichtiger Faktor ist, erfahren wir nahezu täglich. Die meisten von uns planen wohl Freizeitaktivitäten nach dem Wetter, vielfach sind aber auch berufliche Aktivitäten davon abhängig. Und dies betrifft beileibe nicht nur Landwirte, Forstarbeiter oder auch Gärtner, wie man oberflächlich meinen könnte. Man denke nur an die gesamte Baubranche! Missachtung des Wetters bedeutet hier Verluste und hohe Schäden.

Deshalb wird es, auch im privaten Bereich, immer wichtiger, sich dem Thema Wettervoraussage zu widmen. Das machen Kachelmann & Co. zwar dank eines dichten Messnetzes sehr detailliert auch für den öffentlichen Bedarf, jedoch gibt es im meist interessierenden Bereich des Mikroklimas an einem bestimmten Standort immer wieder Besonderheiten, die die Meteorologen in ihren 2,5 Minuten selbst im Regionalfernsehen nicht herüberbringen können.

Dennoch gehört für den Wetter-Interessierten der überregionale und regionale Wetterbericht zum Pflichtprogramm, denn

gerade Kachelmanns „Meteodata“ bietet nicht nur besonders exakte Verlaufsbeschreibungen, sondern auch eine Menge Hintergrundwissen über Wettererscheinungen – etwa wie Wintergewitter entstehen.

Derartig genaue Verlaufsprognosen sind für den interessant, der beispielsweise eine Autofahrt von West nach Ost plant und wenigstens ungefähr seine Fahrzeit nach angesagten Wettererscheinungen wie dem Durchzug von Starkregenfronten, Schneefall, Blitzwahrscheinlichkeit usw. einrichten will.

Das kann man tatsächlich, wenn man vor Fahrtbeginn zusätzlich zum zeitlich

vorhergesagten Verlauf der Wetterkarte ins Internet sieht und dort noch einmal detailliert aktuelle Radarbilder, den bisherigen Verlauf einer Wetterfront usw. verfolgt. So kann man es tatsächlich schaffen, gewissermaßen vor einer Wetterfront herzufahren, während der, der eine halbe Stunde später gestartet ist, mit Aquaplaning und schlechter Sicht kämpfen muss. Besonders in relativ flachen Regionen wie Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern usw. ist solch eine Planung sehr genau ausführbar.

Doch zurück zum lokalen Wetter. Das verhält sich recht oft etwas anders als die globale Voraussage. Und hier wollen wir ansetzen.

Dass das Interesse an solch örtlichen Voraussagen enorm zugenommen hat, erkennt man am immer mehr steigenden Verkauf von Wetterbeobachtungsgeräten – vom einfachen Luftdruckmesser bis zur komplexen Wetterstation.

Die meisten von ihnen bieten jedoch die Anzeige des Luftdruckverlaufes und eine aus dem Zusammenhang zwischen Luftdruckverlauf und Zeit gebildete Voraussagefunktion mit Symbolen.

Diese Funktionen sind eigentlich das Herz jeder elektronischen Wetterstation und gestatten eine recht genaue Voraussage über das kommende Wetter – denn genau dies ist interessant: wir wollen wissen, wie es wird, und nicht, wie es ist oder war.

Dennoch wollen wir im Rahmen dieses kurzen Überblicksartikels hart bei der täglichen Praxis bleiben, ohne lange über Wetterküchen der Erde und Ähnliches nachzudenken. Hier gibt es hervorragende Fachliteratur, einiges davon findet sich am Ende im Literaturverzeichnis.

Punktgenau mit Blick zum Himmel

Dass man aber ohne den Blick zum Himmel das örtliche Wetter dennoch nicht punktgenau voraussagen kann, liegt z. B. an topografischen Besonderheiten des eigenen Standortes.

Nehmen wir ein herannahendes Tiefdruckgebiet, das schlechtes Wetter mit viel Wind voraussagt. Der Wetterbericht am Vorabend berichtet uns von der Richtung des Tiefs, von der Zusammenballung von Isobaren (Linien auf den Wetterkarten, die Orte mit gleichem Luftdruck verbinden), die die Intensität des zu erwartenden Windes kennzeichnet. Auch die Wetterstation zeigt sich bald konform dazu – fallender Luftdruck, Schlechtwettersymbole. Der Blick zum Himmel sagt indes etwas anderes – blauer Himmel, etwas Wind, in der Ferne eine vorbeiziehende tiefe Wolkenbank – die Front ist vorbeigezogen. Dass dies tatsächlich der Fall ist, erkennt man bald am Barometer, die numerische Luft-

Bild 1:
Cirruswolken am Abend, erste Anzeichen einer Warmfront – aber auch für stabile Wetterlage, also weiter beobachten, wie sich der Luftdruck entwickelt. Hier gab es in der Nacht Regen.



druckanzeige zeigt steigende Werte an – die Front ist durch! Die Statistikanzage und das Wettersymbol folgen aufgrund der zu sammelnden Daten verzögert, das ist normal.

Dieses kleine Beispiel zeigt, dass auch der Blick zum Himmel sehr wichtig ist – die Geräteanzeigen können manchmal trügen, da sie kaum topografische oder andere Einflüsse am Ort abbilden können.

Deshalb ist die Kenntnis von Wolkenformen und dem Verhalten von Wolken als den wichtigsten Wetterboten am Himmel wichtig.

Wetterzeichen Wolke

Eine Wolke entsteht durch aufsteigende feuchte Luft, die sich während des Aufstiegs ausdehnt und dann abkühlt, bis sie schließlich an einem bestimmten Taupunkt kondensiert. Das, was wir sehen, sind je nach Höhe und Wolkenart aus der Luft kondensiertes Wasser oder sogar Eiskristalle. Der Aufstieg der Luft wird aus den verschiedensten Gründen erzwungen. Dies können topografische Besonderheiten wie Gebirgszüge genauso sein wie Turbulenzen der Luft in verschiedenen Höhen oder das typische Aufgleiten warmer Luft (die bekanntlich eine geringe Dichte aufweist) auf kalte Luft mit höherer Dichte. Auch intensive Sonneneinstrahlung führt zum Aufsteigen der Luft, da sich diese, einmal erwärmt, ausdehnt, hierdurch die Dichte der Luft abnimmt und diese aufsteigt. Ist sie abgekühlt, sinkt sie wieder herab, usw. Dieses Verhalten kann man am Barometer genau verfolgen, wie wir noch detailliert sehen werden – aufsteigende Luft senkt den Luftdruck am Boden, fallende Luft erhöht ihn. Durch diese Luftbewegungen entsteht im Übrigen in den meisten Fällen der Wind am Boden.

So lange beim Aufstieg der Luft ein Temperaturabfall von 1°C je 1000 m Höhengewinn nicht überschritten wird, spricht man von stabilen Verhältnissen. Wird es auf dem Weg nach oben deutlich kälter, wird die Lage instabil. Da warme Luft

immer in Richtung kalter Luft strebt, steigt sich die Steiggeschwindigkeit der Luft. Gleichzeitig kühlt die warme Luft schnell ab, bis sie kondensiert. Übersteigt irgendwann das Gewicht der Wassertropfen oder der Eiskristalle den Widerstand, den ihnen die aufstrebende Luft entgegengesetzt, sie quasi trägt, fallen sie als Niederschlag zu Boden – je nach Temperaturverhältnissen in den unteren Luftsichten und der Intensität der ständig weiter einwirkenden Luftbewegung nach oben als Regen, Hagelkorn oder Graupel. Treffen diese Niederschläge auch in tieferen Regionen auf sehr kalte Luft, entstehen Schneeflocken.

So wie oben beschrieben, entstehen auch die Wetterfronten. Gleitet Warmluft auf Kaltluft auf, steigt sie bis zur Tropopause (Grenzschicht der Atmosphäre, über der keine Wolkenbildung mehr stattfindet) auf und bildet Schichtwolken (Stratus). Man spricht von einer Warmfront. Die Kaltluft, auf die Warmluft aufgleitet, wird dabei durch die Luftdruckunterschiede allmählich verdrängt.

Trifft hingegen Kaltluft aus der Atmosphäre auf Warmluft am Boden, wird diese aufgewirbelt und erzeugt die typischen Haufenwolken (Cumulus), und wir sprechen von einer Kaltfront.

Wenn wir jetzt die laufende Luftdruckanzeige unserer Wetterstation beobachten, können wir die Bewegung solch einer Front gut verfolgen. Naht eine Warmfront, sinkt der Luftdruck kontinuierlich, der Wind draußen frischt merklich auf. Würde man den Verlauf grafisch erfassen, kann man anhand von Luftdrucksprüngen genau sehen, wann die Front über uns hinwegzieht. Ist die Front vorbeigezogen, steigt der Luftdruck wieder an, man erkennt den Durchzug draußen am merklichen Nachlassen des Windes. Bleibt der Druck konstant, sprechen wir von einem stabilen Hoch, also stabiler Wetterlage. Dieser Interpretation folgt auch die Wetterstation mit ihrer Voraussage. Je nach Rechenalgorithmus der „verbauten Intelligenz“ sind jedoch die Voraussagesymbole in manchen Gegen-



Bild 2: Die Warmfront naht – erst die ankündigenden Cirren, darunter kleine Stratocumuli

den mit sich schnell ändernden Wetterverhältnissen, wie etwa im Gebirge oder an der See, quasi „hinter dem Wetter her“,



Bild 3: Die Warmfront ist da – eine mächtige Nimbostratus zieht auf, aus der im Hintergrund schon reichlich Regen fällt.

hier lohnt es also, die numerische Anzeige zu verfolgen, wenn man es denn ganz genau wissen will.

Doch zurück zu den weit-hin sichtbaren Vorboten des Wetters, den Wolken.

Die Warmfront

Sieht man am Horizont relativ flache, lang gezogene und in großer Höhe schwebende Cirruswolken (Abbildung 1), hat man die noch weit entfernten Vorboten einer Warmfront vor sich. Auch breit auffasernnde Kondensstreifen von Flugzeugen deuten darauf hin. Die Cirren (Abbildung 2) sind das erste Zeichen, dass viel Warmluft aufgestiegen ist und nun an der Tropopause, also in großer Höhe, kondensiert. Sieht

man diese Wolken, vergehen noch einige Stunden, bis eine Wetteränderung eintritt. Fast immer ist dies Regen, das muss aber nicht sein. Der „normale“ Verlauf jedoch ist die folgende Ausbildung von immer dichteren Wolken, die in eine graue kompakte, erdnahen Wolkenschicht, die konturlosen Nimbostratuswolke (Abbildung 3), mündet. Mit dem Näheren der Front sinkt der Luftdruck, es entsteht rechtsdrehender Wind, und aus dem bodennahen Bereich regnet es anhaltend für mehrere Stunden, bis die Front „durch“ ist. Beobachtet man das Barometer, erkennt man den Durchgang am nicht mehr weiter fallenden Luftdruck, dann kann man auch davon ausgehen, dass der Regen kurz darauf aufhört. Jetzt lockert sich die Bewölkung auf und man befindet sich im Warmluftsektor hinter der Front (Abbildung 4). Dies ist dann auch am



Bild 4: Auf der Rückseite der Warmfront – man erkennt abziehenden Niederschlag, ein kleines Zwischenhoch und die nächste heranziehende Front.

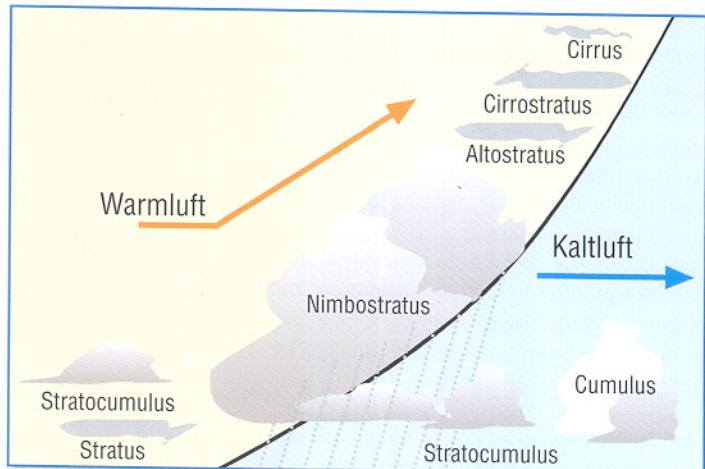


Bild 5: Der Aufbau der Warmfront

klaren Himmel zu erkennen, der nur durch flachere Cumuluswolken belegt ist.

Abbildung 5 zeigt noch einmal schematisch den Aufbau einer Warmfront.


Die Kaltfront

Eine Kaltfront (Abbildung 6) kündigt sich durch das schnelle Aufsteigen der von der Kaltluft aufgewirbelten Warmluft an, sichtbar an hoch aufragenden Haufenwolken (Cumulus) mit der typischen Ambossform, aus denen es nach meist heftigem Wind (kennzeichnet den Durchzug der Front) für eine relativ kurze Zeit regnet und dann bald aufklart. Mitunter sind die Luftbewegungen der aufgewirbelten Warmluft so heftig, dass in der Höhe durch die Luftsichtung kalter über warmer Luft eine sehr labile Lage entsteht und die Front regelrecht „nach vorn kippt“ – dann ist ein Gewitter im Anzug. Je mächtiger also die Cumuluswolke, desto heftiger wird es in oft kurzer Zeit am Boden zugehen. Aus der Farbe der Wolke kann man erkennen, wie heftig es wohl regnen wird – die typische schwarze Wolke verheißt also viel bzw. starken Regen, sie ist extrem mit auskondensiertem Wasser angereichert.

Das Gewitter entsteht durch die heftige Reibung der Luftmassen bzw. der darin enthaltenen Regentropfen bzw. Hagelkörner untereinander. Dadurch kommt es zum Austausch und der Trennung elektrischer Ladungen innerhalb der Wolke. Die hierdurch aufgebaute Spannung entlädt sich als Blitz, der sich den am besten leitenden Weg aus dem negativ geladenen (unteren) Wolkenteil zum positiv geladenen Erdboden sucht. Der Donner entsteht durch die extrem schnelle Ausdehnung der vom Blitz auf seinem Weg zur Erde erfassten Luft.

Doch zurück zur Kaltfront. Da diese meist eine sehr kurze Ausdehnung und eine scharfe Begrenzung hat, beobachtet man am Barometer sehr schnelle Luftdruck- und Temperaturänderungen mit dem

Bild 6:
Die beiden Kaltfront-Typen

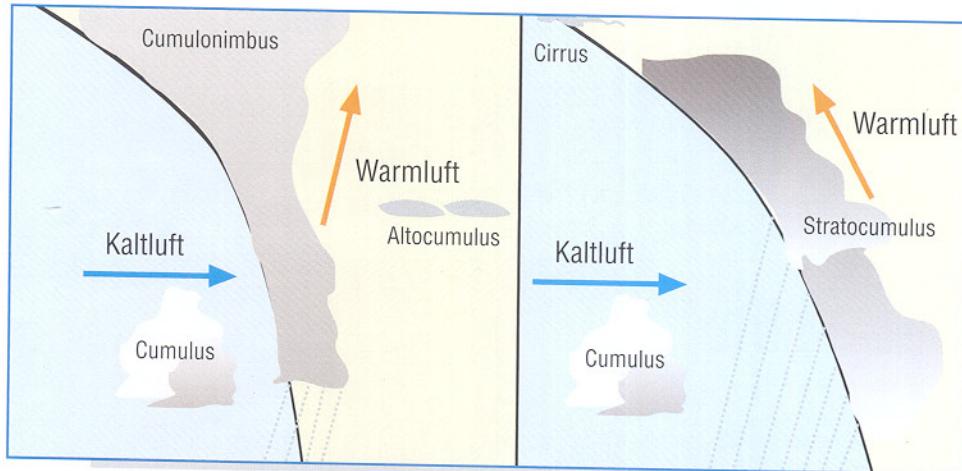

Durchgang der Front. Der Luftdruck steigt stark an, was sich auch nach Durchgang der Front zunächst nicht ändert. Die Temperatur fällt indes mit dem Durchzug der Front rapide.

Nach dem Aufklaren heißt es nun wieder, den Himmel zu beobachten. Bauen sich nach einiger Zeit erneut Cumuluswolken auf, kann man auch erneut (heftige) Schauer oder weitere Gewitter erwarten. Erst das Auftauchen der flachen Cumuluswolken (Abbildung 7) und eine Stabilisierung des Luftdrucks kündigt ein meist folgendes Zwischenhoch an – die Wetterlage wird stabil.

Es gibt jedoch auch die so genannte passive Kaltfront. Diese erkennt man an den zwar hoch aufragenden, aber nicht bis an die Tropopause „stoßenden“ Cumuluswolken – ihnen fehlt also der typische „Gewitter-Amboss“. Diese Front ist relativ flach geneigt und weist aufgrund der geringeren Turbulenzen der Luft ein „gemäßigtes“ Verhalten auf. Man erkennt dies auch am recht langsamen Luftdruckanstieg am Barometer. Typisch für solch ein Frontensystem ist, dass es erst auf der Frontenrückseite, also nach Durchzug der Cumuluswolken, zu Niederschlag kommt, der, wie der ankündige Wind, weniger heftig ausfällt als beim zuerst betrachteten Kaltfrontsystem. Er fällt in Schauern bzw. gleichmäßig für eine etwas längere Zeit. Für das folgende Wetter gilt jedoch das bereits oben Gesagte.

Übrigens, anhaltende, stabile Wetterlagen können sich nur ausbilden, wenn es im Rücken der jeweiligen Wetterfront wieder anhaltend zu Warm- oder Kaltluftzstrom kommt. Ansonsten hat man immer wieder

einen relativ schnellen Durchzug von Hoch- und Tiefdruckgebieten und wechselndes Wetter.

So ist der Besitzer einer Wetterstation also in der Lage, bei Bedarf durch die Beobachtung vor allem des Barometers und der heranziehenden Wolken recht genau und zeitnah abzuschätzen, wie das Wetter sich in den nächsten Minuten und Stunden entwickeln wird.

Und schließlich hilft auch noch der Blick ins Internet, etwa unter www.unwetterzentrale.de, um bestimmte Wetterereignisse genau vorher lokalisieren zu können.

Mischfronten und anderes

Allerdings besteht ein Frontensystem nicht immer aus einem so klar abgegrenzten Verlauf, wie wir ihn geschildert haben. So kann es zu Mischformen kommen, etwa wenn man beobachtet, dass aus einem dichten Teppich von Cumuluswolken immer wieder ein unregelmäßiger Regen fällt (Abbildung 8).

Hier ist allerdings kaum abzuschätzen, wo Niederschlag fällt und wo nicht, man muss sich also bei Durchzug eines solchen Wolkengebietes auf immer wiederkehrende leichte Schauer einstellen.

Solche Frontensysteme nennt man Katafronten, sie sind mit dem Barometer nicht so eindeutig zu lokalisieren wie die zuvor diskutierten Anfronten, da sie recht flach verlaufen.

Und wenn Sie meinen, dass Ihre Wetterstation

nicht richtig funktioniert, weil sie plötzlichen Druckanstieg bzw. -abfall mit zugehöriger Symbolik anzeigt, ist sie nicht defekt, sondern einem Phänomen erlegen, bei dem Druckfronten sehr schnell und ohne Wolkenbildung durchziehen. Wetterföhliche Menschen verspüren dann das typische Unwohlsein, ohne es jedoch dem



Bild 8: Typische Schauerwolken – hier direkt an der Küste

Wetter direkt zuordnen zu können. Solche Wetterlagen entstehen aber über Europa nur in besonderen Fällen, da sie große, relativ flache und warme Landmassen erfordern, die kaum Möglichkeiten bieten, Wasser aufzunehmen.

Gerade letztere Lage zeigt, dass es trotz moderner Wetterbeobachtungstechnik immer auch weiterer Beobachtungskriterien bedarf, um das kommende Wetter lokal richtig einschätzen zu können.

ELV



Bild 7: Flache Schönwetter-Cumuluswolken zeigen eine stabile Wetterlage an.

Weiterführende Literatur:

Brian Cosgrove: Das Wetter, Gerstenberg-Verlag, Hildesheim

Alan Watts: Das Wetter-Handbuch, Delius-Klasing-Verlag, Bielefeld

Rolf Dreyer: Wettertafeln für die Bordpraxis, Edition Maritim



Mini-Drehzahlmesser MD 120

Der MD 120 ist ein aufgrund der kompakten Bauform vielseitig einsetzbares Drehzahlmesser-Modul mit einer großen, auch in der Dunkelheit gut ablesbaren LED-Anzeige. Der Einsatzbereich des bis 9999 UpM anzeigen Drehzahlmessers erstreckt sich über einen weiten Bereich, vom Modellbau bis hin zu Drehzahlmessungen nahezu beliebiger sich bewegender Teile wie Motoren, Antriebswellen, Getriebe, Räder usw. Für die Drehzahlmessung steht ein Universal-Eingang zur Verfügung, der im einfachsten Fall mit einem Reed-Kontakt beschaltet werden kann.

Universal-Messer

Drehzahlmesser kennt man aus dem Kfz-Bereich zur Messung der Motordrehzahl, jedoch sind auch in anderen Bereichen häufig Drehzahlmessungen erforderlich. Man denke da nur einmal an den Modellbau, an Maschinen aller Art, an Experimentiersysteme usw. Denn oft ist z. B. die Ermittlung der Drehzahl unter Last die einzige Beurteilungsgröße, um zu ermitteln, ob etwa ein Elektromotor der Belastung gewachsen ist. Sehr interessant ist auch der Einsatz eines Drehzahlmessers an Maschinen, um etwa genaue Normdrehzahlen einzustellen zu können, etwa von Bohrmaschi-

nen, Drehbänken, Drechselmaschinen usw. Alle diese Anwendungen bedingen jedoch eine unproblematische Anbindung des Messgerätes ohne Eingriff in die Maschine selbst.

Hier bietet sich der neue ELV Mini-Drehzahlmesser an, da er universell einsetzbar und durch die Bauform als Modul nahezu überall ohne größere Probleme zu montieren ist. Der Anschluss beschränkt sich lediglich auf die Spannungsversorgung im praktischen Bereich zwischen 9 und 15 V und die Zuführung des Sensor-signals. Nach dem Einschalten erfolgt dann schon nach sehr kurzer Zeit die Anzeige der Drehzahl in „Umdrehungen pro Minute, UpM“ auf dem übersichtlichen, vier-

stelligen LED-Display, das den Vorteil hat, auch in der Dunkelheit aus einiger Entfernung ohne Zusatzbeleuchtung gut ablesbar zu sein.

Die Messung der Drehzahl erfolgt durch die Auswertung von über den Messeingang zugeführten Impulsen, wobei jeweils die steigende Flanke ausgewertet wird.

Technische Daten: MD 120

Messbereich: 120–9999 UpM
Messgenauigkeit: 2 % ± 10 UpM
Max. Stromaufnahme: 85 mA
Spannungsversorgung: 9–15 V DC
Abm. (B x L x H): 68 x 58 x 27 mm

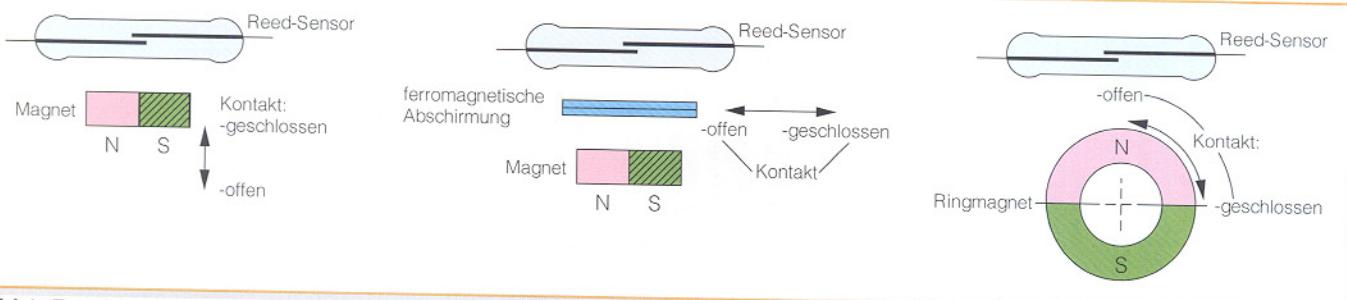


Bild 1: Reed-Kontakt

Ansteuerung – ganz einfach

Im einfachsten Fall werden beide Anschlüsse der Eingangsklemme über einen Reed-Kontakt miteinander verbunden, der als Gegenstück einen am bewegten Teil angebrachten Dauermagneten erfordert. Ein Reed-Kontakt ist ein mit Gas gefülltes Glasröhrenchen mit einem integrierten Schaltkontakt aus ferromagnetischem Material, der von außen über ein Magnetfeld geschaltet werden kann (Abbildung 1). Dieses Magnetfeld wird über einen am be-

nötig aufzuhaltenden Teil Unwuchten erzeugt – mit all

an den Messeingang. Hierbei muss jedoch die maximale Schaltfrequenz des Reed-Kontaktes beachtet werden.

Elektronische Lösung – Hall-Sensor

Es können jedoch auch andere Sensoren zum Einsatz kommen, wofür allerdings jeweils eine entsprechende Zusatzschaltung erforderlich ist, über die eine Anpassung der vom Sensor gelieferten Impulse an den Messeingang erfolgt. Die Zählimpulse (bis zu 4 pro Umdrehung sind möglich) müssen hierbei TTL-Pegel (0 V/5 V) aufweisen, wobei die steigende Flanke zur Auswertung herangezogen wird.

Geeignet sind unter anderem die völlig kontaktlos arbeitenden Hall-Sensoren, die direkt eine zur magnetischen Flussdichte proportionale Spannung ausgeben. Detaillierte Ausführungen zu diesem Funktionsprinzip sind unter [1] zu finden. Der mechanische Messaufbau des Drehzahlsensors ist dabei genauso wie beim Reed-Kontakt, nur dass an dessen Stelle der Hall-Sensor montiert wird. Die Positionierung des Sensors sollte dabei so erfolgen, dass dessen Ausgangsspannung am höchsten ist, wenn der Magnet das Sensor-IC passiert.

Die entsprechende Schaltung zur Auswertung des Sensorsignals ist als Blockschaltbild in Abbildung 3 zu sehen. Je nach Sensortyp muss das Signal mehr oder weniger verstärkt werden. Häufig verfügt das Hall-Sensor-IC jedoch bereits über einen integrierten Vorverstärker, so dass eine zusätzliche Signalverstärkung nicht notwendig ist. Das so aufbereitete Signal gelangt auf einen Komparator, der einen definierten High-Pegel ausgibt, sobald die Eingangsspannung entsprechend groß ist, d. h. der Magnet den Hall-Sensor

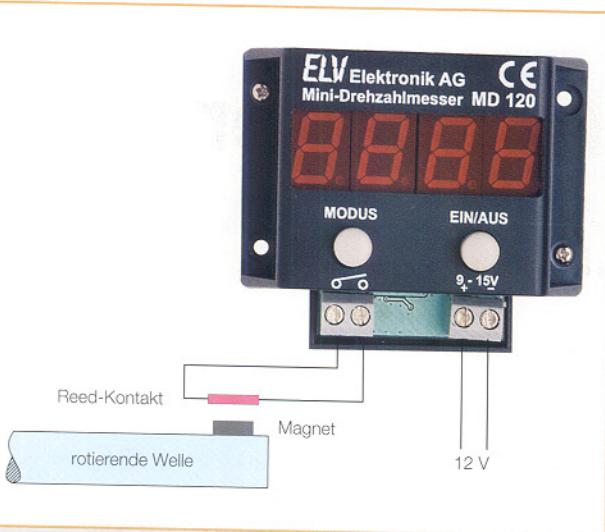


Bild 2: Drehzahlmessung mit Reed-Kontakt

wegen (drehenden) Teil befestigten kleinen Dauermagneten erzeugt, der, wenn er am Reed-Kontakt vorbeigeführt wird, dessen Schließen veranlasst.

Diese Anordnung besitzt nicht nur eine hohe Zuverlässigkeit (durch eine mechanische Hysterese sind z. B. Prellerscheinungen wie bei normalen mechanischen Kontakten weitgehend eliminiert), sondern lässt sich durch andere Einwirkungen wie Staub, Vibration usw. kaum beeinflussen. Wegen der eben genannten Prellerscheinungen scheiden sonstige mechanische Kontakte aus, da zur Kompensation der Prelleffekte ein relativ hoher Aufwand getrieben werden müsste.

Abbildung 2 zeigt, wie der auslösende Magnet an einem rotierenden Teil befestigt wird, und die Anordnung des Reed-Kontaktes dazu. In der Praxis muss man

den negativen Folgen wie Geräuschbildung, Lagerschäden usw. Man denke nur an die Relationen von Unwuchtgewichten an Fahrzeugräder zum Gesamtgewicht des Rades oder die einer Unwuchtbohrung einer Kurbelwelle zu deren Gesamtgewicht.

Insgesamt ist die Reed-Kontakt-Lösung jedoch wegen ihrer Einfachheit unschlagbar – sie liefert direkt steilflankige Impulse

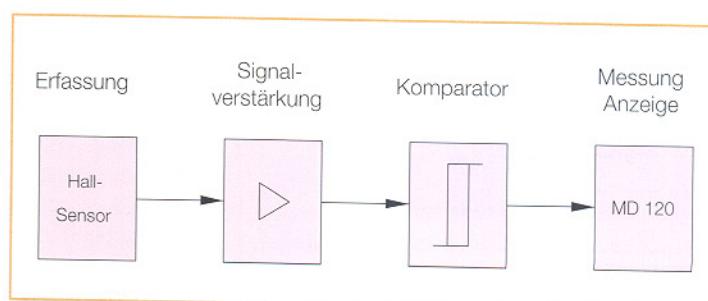


Bild 3: Auswertung des Hall-Sensor-Signals

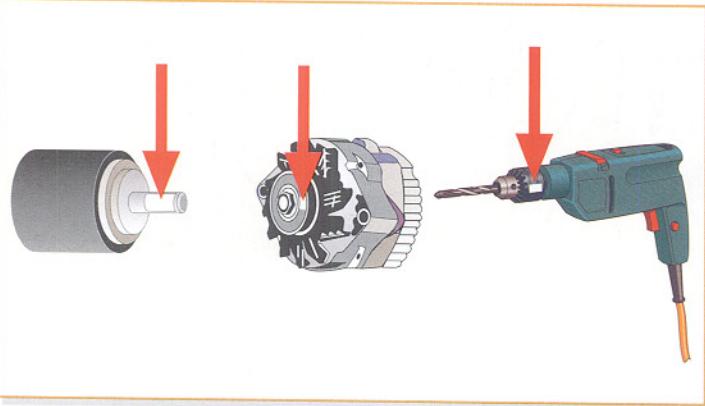


Bild 4: Beispiele für den Einsatz einer Reflex-Lichtschranke bei kritischen Messaufgaben

passiert hat. Das so aufbereitete Signal kann dem Messeingang des MD 120 zugeführt werden und ist dort ohne Weiteres auswertbar.

Elegant und ohne Eingriff – Messen mit Licht

Eine weitere Möglichkeit zur Messwert erfassung ist der Einsatz einer Reflex-Lichtschranke. Hier befinden sich ein optischer Sender ([IR]-LED) und ein Empfänger (Fototransistor) in einem gemeinsamen Gehäuse. Das Licht wird in relativ schmalen Winkel abgestrahlt und durch eine spiegelnde bzw. helle Oberfläche (z. B. spiegelnder Aufkleber auf dem drehenden Teil) wieder auf den Fototransistor reflektiert. Über den Transistor und eine entsprechende Beschaltung erzeugt man so ein Ansteuersignal für den Drehzahlmesser. Bei wechselnden Verhältnissen des Umgebungslichtes ist eine Arbeitspunktregelung erforderlich, d. h. die Schaltung muss sich an das Umgebungslicht anpassen. Der Fototransistor darf in einer helleren Umgebung nicht permanent durchgesteuert sein. Der Vorteil der Verwendung einer Reflex-Lichtschranke liegt darin, dass kein „schwerer“ Magnet am rotierenden Teil befestigt werden muss, sondern dass ein reflektierender Aufkleber bzw. eine reflektierende Bedruckung ausreicht. Abbildung 4 zeigt einige Beispiele für die Anwendung der Reflex-Lichtschranke.

Sicherheit geht vor!

Bei der Montage des Drehzahlmessers bzw. des Sensors steht die Sicherheit an erster Stelle, da durch unsachgemäßes und unvorsichtiges Vorgehen Verletzungen o. Ä. entstehen können. Für den Betrieb und die Montage sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

- Die Montage darf nur im Stillstand erfolgen.
- Kabel dürfen nicht im Erfassungsbereich von drehenden/bewegten Teilen verlegt werden.
- Magnete oder andere Reflexmarken müssen so befestigt werden, dass sie sich im laufenden Betrieb in keinem Fall lösen können.
- Der MD 120 darf nicht für sicherheitsrelevante Einrichtungen verwendet werden.

Bedienung und Funktion

Die Bedienung des Mini-Drehzahlmessers erfolgt über nur zwei Tasten (Abbildung 5), im Normalbetrieb sind, außer dem Einschalten, keine weiteren Tastenbetätigungen notwendig.

Der MD 120 wird durch einen kurzen Tastendruck der „EIN/AUS“-Taste eingeschaltet und die Anzeige zeigt erst einmal vier waagerechte Striche an, da zunächst noch keine gültige Messung der Drehzahl erfolgt. Nach maximal einer Sekunde wird die aktuell gemessene Drehzahl in „Umdrehungen pro Minute“ auf der vierstelligen LED-Anzeige dargestellt. Die Aktualisierung der Anzeige erfolgt alle 0,5 Sekunden.

Das Gerät bietet die Möglichkeit, bis zu vier Impulse pro Umdrehung auszuwerten, z. B. wenn an einer rotierenden Scheibe vier Magnete befestigt sind, die über einen Reed-Kontakt abgefragt werden. Besonders bei langsamem Drehbewegungen ist es sinnvoll, mehrere Impulse pro Umdrehung zu generieren. Die entsprechende

Korrektur des Messwertes erfolgt dann im MD 120. Hierzu muss man natürlich die Impulszahl je Umdrehung konfigurieren, indem man die „MODUS“-Taste so lange gedrückt hält, bis auf der rechten Stelle eine Zahl zwischen 1 und 4 dargestellt wird. Jetzt ist über kurze Betätigungen der „MODUS“-Taste die entsprechende Impulszahl einzustellen. Diese Einstellung wird beim Verlassen des Konfigurationsmenüs durch ein längeres Drücken der „MODUS“-Taste dauerhaft im internen EEPROM gespeichert.

Zum Abschalten des MD 120 muss die „EIN/AUS“-Taste so lange gedrückt gehalten werden, bis auf der Anzeige der Schriftzug „AUS“ erscheint. Nach dem Loslassen der Taste ist das Gerät abgeschaltet.

Schaltung

Das komplette Schaltbild des Mini-Drehzahlmessers MD 120 ist in Abbildung 6 zu sehen.

Der Mikrocontroller IC 2 steuert die Bedienung, die Messung und die Ausgabe und ist somit das zentrale Bauelement des Gerätes. Dessen Grundbeschaltung besteht aus der Verbindung mit der Betriebsspannung (Pins 4, 6) bzw. Masse (Pins 3, 5), dem Widerstand R 15 zur Auslösung eines ordnungsgemäßen Resets im Einschaltmoment sowie aus der Stabilisierung des internen Taktoszillators mittels des Keramikresonators Q 1 (4 MHz). Im Falle eines zu starken Absinkens der Betriebsspannung, beispielsweise bei leeren Batterien, erkennt die Mikrocontroller-Logik dies über die „Brown-Out-Detection“ und schaltet diesen definiert ab.

Alle Eingaben erfolgen über die zwei Tasten TA 1 und TA 2, die jeweils im gedrückten Zustand einen entsprechenden Eingang des Mikrocontrollers mit Masse verbinden, wodurch der Tastendruck vom Programm erkannt wird. Die beiden Eingänge verfügen über interne Pull-up-Widerstände, die einen definierten High-Pegel im unbetätigten Zustand der Tasten erzeugen. TA 2 steuert im gedrückten Zustand zusätzlich den Transistor T 1 an, hierdurch wird die Betriebsspannung für den Mini-Drehzahlmesser eingeschaltet. Die Ansteuerung von T 1 bleibt im normalen Betrieb durch den vom Mikrocontroller gesteuerten Transistor T 6 bestehen. Zum Abschalten des MD 120 wird die automatische Haltung über T 6 deaktiviert. Die Entkopplung der Transistorstufe und des Tasten-Eingangs am Mikrocontroller erfolgt über die beiden Dioden D 1 und D 2.

Das vom Sensor erzeugte Messsignal wird der Schaltung über die Klemme 2 zugeführt und durch eine Transistorstufe,



Bild 5: Bedien- und Anzeigeelemente des MD 120

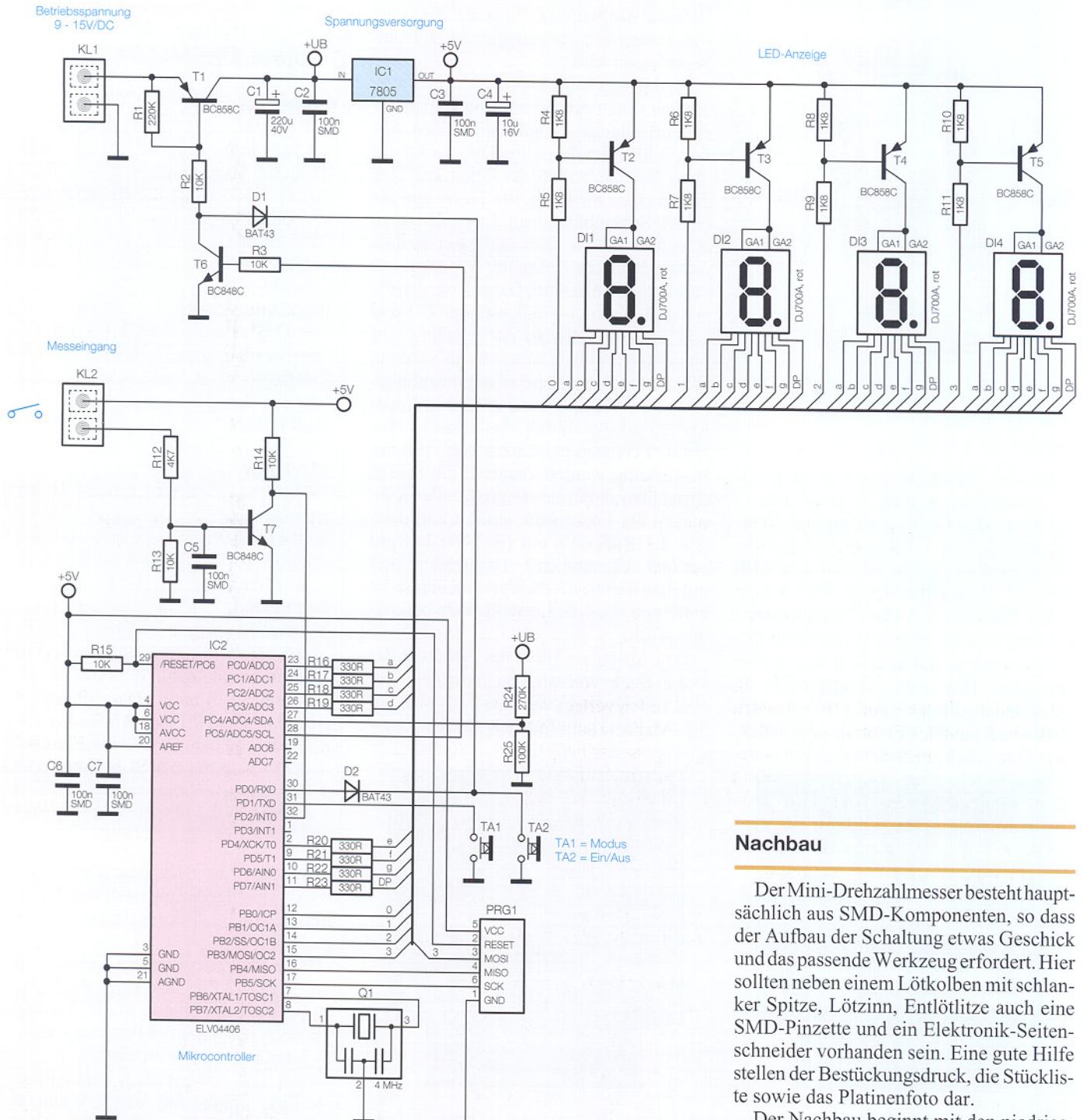


Bild 6: Schaltbild des Mini-Drehzahlmessers MD 120

bestehend aus T 7, R 12 bis R 14 und C 5, an den Messeingang angepasst, da für die Auswertung stabile, definierte Spannungspegel erforderlich sind.

Die vierstellige LED-Anzeige (DI 1 bis DI 4) wird im Multiplex-Betrieb angesteuert, um die begrenzte Anzahl an Mikrocontroller-Ports optimal auszunutzen. In dieser Betriebsart ist vom Zeitablauf her jeweils nur eine Anzeige aktiv (Zeitmultiplex-Betrieb), so dass die jeweiligen Segmente (a–g, DP) (Abbildung 7) der einzelnen Anzeigen parallel geschaltet werden können und nur 8 statt 32 Portpins belegt werden müssen.

gen. Die Aktivierung von DI 1 bis DI 4 erfolgt vom Mikrocontroller über die Transistoren T 2 bis T 5. Die Frequenz, mit der die einzelnen Anzeigen angesteuert werden, muss man dabei hoch genug wählen, damit für das Auge ein flimmerfreies Gesamtbild entsteht. Beim MD 120 ist diese Refresh-Rate mit 80 Hz festgelegt.

Zur Versorgung der Schaltung ist eine Gleichspannung von 9 bis 15 V an KL 1 erforderlich, die über den Transistor T 1 auf den Spannungsregler IC 1 geschaltet wird. Dieser stabilisiert die Betriebsspannung auf einen Wert von 5 V.

Nachbau

Der Mini-Drehzahlmesser besteht hauptsächlich aus SMD-Komponenten, so dass der Aufbau der Schaltung etwas Geschick und das passende Werkzeug erfordert. Hier sollten neben einem Lötkolben mit schlanker Spalte, Lötzinn, Entlötlitze auch eine SMD-Pinzette und ein Elektronik-Seitenschneider vorhanden sein. Eine gute Hilfe stellen der Bestückungsdruck, die Stückliste sowie das Platinenfoto dar.

Der Nachbau beginnt mit den niedrigsten Bauelementen, den SMD-Widerständen und -Kondensatoren. Die SMD-Kondensatoren sollten erst direkt vor dem Bestücken der Verpackung entnommen werden, da hier kein Aufdruck des Wertes vorhanden ist. Bei SMD-Komponenten wird generell zunächst ein Lötpad mit wenig Lötzinn versehen, bevor das Bauteil mit der Pinzette gefasst, positioniert und am vorverzинnten Pad angelötet wird. Nachdem man die korrekte Lage geprüft hat, lötet man dann alle weiteren Pins fest. Im Anschluss daran werden die Transistoren und Dioden bestückt, wobei auf die richtige Polung zu achten ist. Diese wird bei den Transistoren aus der Lage der Lötpads und bei den Dioden durch den Katodenring, der

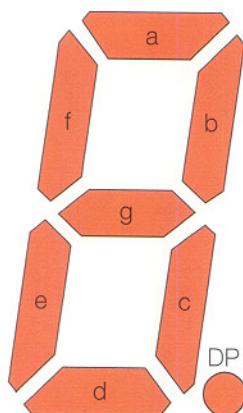


Bild 7: 7-Segment-Anzeige mit der Lage der einzelnen Segmente





in gleicher Art am Gehäuse und im Bestückungsdruck vorhanden ist, ersichtlich.

Jetzt erfolgt die Bestückung des Keramikresonators Q 1. Danach wird der Mikrocontroller aufgelötet, wobei man auch hier auf die richtige Einbaulage achten muss. Pin 1 ist mit einer Gehäusekerbe gekennzeichnet, die dem Pendant im Bestückungsdruck der Leiterplatte entsprechen muss. Der Spannungsregler IC 1 ist das letzte zu bestückende SMD-Bauteil. Hierbei ist darauf zu achten, dass dieser

flach auf der Platinne aufliegt und der breite Masseanschluss mit reichlich Lötzinn angeschlossen wird.

Nachdem alle SMD-Komponenten verarbeitet sind, bestückt man die konventionell bedrahteten Bauelemente. Den Anfang bilden der 40-polige DIP-Sockel für die spätere Aufnahme der 7-Segment-Anzeigen (DI 1 bis DI 4), die Taster und die beiden Schraubklemmen. Es ist darauf zu achten, dass diese flach aufliegen, so dass die mechanische Belastung so gering wie möglich gehalten wird. Danach werden die beiden Elektrolyt-Kondensatoren C 1 und C 4 bestückt. Hierbei ist unbedingt auf polrichtigen Einbau zu achten, da verpolte Elkos im schlimmsten Fall sogar explodieren können. Der Minuspol ist bei diesen Kondensatoren durch das kürzere Anschlussbeinchen gekennzeichnet. Bei der Bestückung werden zunächst die beiden Anschlüsse durch die entsprechenden Bohrungen der Leiterplatte geführt und dann von der Rückseite mit reichlich Lötzinn verlötet. Überstehende Drahtenden sind mit dem Elektronik-Seitenschneider so zu entfernen, dass die Lötstelle nicht beschädigt wird.

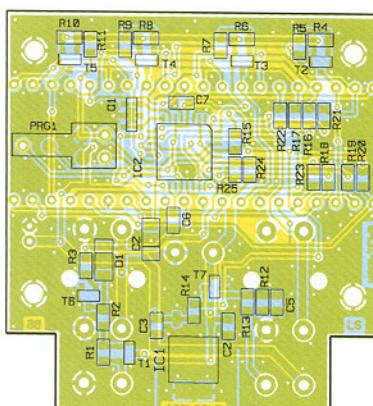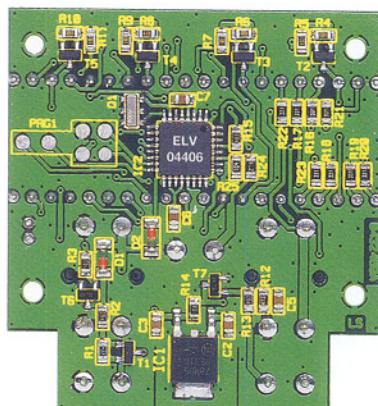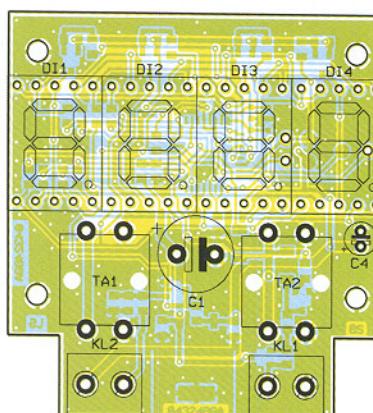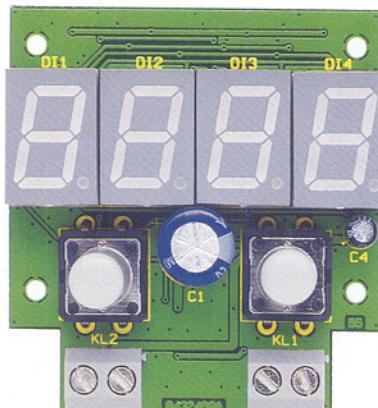Den Abschluss bildet das Einsetzen der vier 7-Segment-Anzeigen in den DIP-Sockel (die Dezimalpunkte müssen sich am unteren Rand befinden) und das Aufsetzen



Ansicht der fertig bestückten Platinne des Mini-Drehzahlmessers mit zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite

Stückliste: Mini-Drehzahlmesser

Widerstände:

330 Ω /SMD	R16–R23
1,8 k Ω /SMD	R4–R11
4,7 k Ω /SMD	R12
10 k Ω /SMD	R2, R3, R13–R15
100 k Ω /SMD	R25
220 k Ω /SMD	R1
270 k Ω /SMD	R24

Kondensatoren:

100 nF/SMD	C2, C3, C5–C7
10 μ F/16 V	C4
220 μ F/40 V	C1

Halbleiter:

MC7805CDT/SMD	IC1
ELV 04406	IC2
BC858C	T1–T5
BC848C	T6, T7
BAT43/SMD	D1, D2
DJ700A, rot	D11–D14

Sonstiges:

Keramikschwinger, 4 MHz, SMD	Q1
Schraubklemmleiste, 2-polig	KL1, KL2
Mini-Drucktaster, B3F-4050, 1 x ein	TA1, TA2
Tastknopf, 18 mm	TA1, TA2
1 Präzisions-IC-Sockel, 40-polig	DI1–DI4

der beiden Taster-Kappen. Jetzt erfolgt eine abschließende Untersuchung der Leiterplatte auf Bestückungsfehler und Lötzinnbrücken.

Bevor die Leiterplatte ins Gehäuse eingebaut wird, sollte man einen Funktions- test durchführen. Hierzu ist die Schaltung in Betrieb zu nehmen und ein entsprechendes Sensorsignal einzuspeisen.

Nach dem erfolgreichen Test wird die rote Filterscheibe mit wenig Sekundenkleber in die Gehäuseoberseite eingeklebt. Hierbei ist darauf zu achten, dass kein Kleber im sichtbaren Bereich der Scheibe aufgebracht wird. Danach wird die komplett bestückte Leiterplatte mit der Gehäuse-Grundplatte verschraubt, bevor man die obere Schale aufsetzt und mit zwei Schrauben befestigt.

Das so fertig montierte Modul kann nun universell genutzt und auch am jeweiligen Einsatzort fest montiert werden.

Literatur:

- [1] Magnetfeld-Sensoren,
ELVjournal 6/2000, S. 68 ff.

Funk-Universal-Thermostat-Sender



Der fehlte noch im System – ein von der Schalteinrichtung örtlich unabhängig arbeitender Thermostat, der die Temperatur direkt an einem gewünschten Ort registriert und bei Erreichen von programmierten Schalttemperaturen kabellos Leistungsschalter ansteuert. Das kann der FS20 UTS auf zwei getrennt programmierbaren Kanälen, damit ergeben sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Und selbstverständlich sind alle Features des FS20-Empfängerprogramms wie z. B. Timerprogrammierung, auch hier nutzbar.

Bedarfsgerecht geschaltet

Das Szenario ist typisch und kommt in abgewandelter Form immer wieder vor: Man sitzt im schönen Büro mit Blick auf die volle Mittagssonne, zwischen sich und dem Lichtspender nur eine Glasscheibe! Schick, aber im Sommer eine Tortur! Also eine Markise außen dran und innen eine kleine Klimaanlage. Beide haben einen entscheidenden Nachteil – sie werden entweder immer zu spät bedient oder man sitzt zu früh im Schatten und bekommt vom Klimagerät kalte Füße ...

Also muss ein Außentemperaturfühler, der rechtzeitig die kritische Temperatursteigerung „mitbekommt“ und dann Kühlgerät und Markisenantrieb so ansteuert, dass es drinnen angenehm bleibt. Würde man hier direkt von drinnen steuern, kommt das Schalten immer zum falschen Zeitpunkt – denn drinnen wird es im beschriebenen Fall fast schlagartig warm. Und wenn die Wärme erst einmal drin ist, ist sie schlecht wieder herauszukommen.

Wie gesagt, solche Szenarien gibt es unzählige, denn oft ist der Ort, an dem eine Temperatur erfasst werden muss, nicht der, an dem etwa das Heizgerät steht, oder wenn es etwa gilt, mehrere Dachluken samt Beschattung gleichzeitig anzusteuern, muss man die Temperaturmessung an einem zentralen Ort vornehmen. Gerade auch die Anwendung zur Beheizung macht es deutlich, dass die Temperatur nicht an der Heizung, sondern möglichst weit entfernt davon gemessen werden sollte, sonst wird nur die nächste Umgebung geheizt!

Und genau hierhin passt der FS20 UTS, ein kleiner Thermostat mit abgesetztem Temperatursensor, programmierbaren Schaltvorgängen und integriertem 868,35-MHz-Sender, der alle Empfangs- und Schaltgeräte des FS20-Funkschaltsystems ansteuern kann. Hier hat man dann die breite Auswahl zwischen der blitzschnell und flexibel installierbaren Funk-Schaltsteckdose und fest in eine Installationsverkabelung integrierbaren Schaltempfängern.

Herausragend ist nicht nur der weite Temperatur-Erfassungs- und -Regelbereich von -40 °C bis +80 °C, insbesondere die

getrennte Auswertung und Verarbeitung auf zwei Kanälen machen das Gerät äußerst vielseitig einsetzbar. Am FS20 UTS lassen sich zwei Grenztemperaturen einstellen, bei deren Über- oder Unterschreiten jeweils ein Gerät oder auch eine ganze Gruppe von Schaltgeräten des FS20-Funkschaltsystems in ganz unterschiedlicher Weise geschaltet werden. So kann man mit diesem einen Gerät gleichzeitig etwa Kühl- und Heizeräte ansteuern. Die Flexibilität des Gerätes wird noch gesteigert durch den Batteriebetrieb, der eine völlige örtliche Unabhängigkeit zulässt.

Und schließlich stehen hier, wie bei den meisten FS20-Sender-Empfänger-Kombinationen, eine große Reihe von Ansteuer-

Technische Daten: FS20 UTS

Sendefrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Messbereich: -40 °C bis +80 °C
Betriebsspannung: 3 V
Spannungsversorgung:
2 x 1,5 V/LR6/Mignon
Abm. (B x H x T): ... 65 x 115 x 55 mm

Tabelle 1: Zuordnung des Schaltverhaltens zur Grenztemperatur

Vorzeichen und Schaltrichtung

positive Temperatur, bei Überschreiten
positive Temperatur, bei Unterschreiten
negative Temperatur, bei Überschreiten
negative Temperatur, bei Unterschreiten

Taste
1
2
3
4

befehlen zur Verfügung, die etwa das Aus- und Einfahren einer Markise für eine bestimmte Zeit oder andere Schaltbefehle erlauben.

Funktion und Bedienung

Alle Einstellungen wie Adressierung, Codierung, Einstellung der Grenztemperaturen, Sendeabstand, Einschaltzeit und Schaltbefehle sind über die vier Tasten am Gerät programmierbar. Nach der Programmierung ist jedoch keine weitere Bedienung des Gerätes notwendig, es sei denn, man will Schaltbefehle direkt durch manuelle Bedienung aussenden, was gerade beim Anlernen der Empfänger recht nützlich ist.

Da der FS20 UTS Bestandteil des FS20-Funkschaltsystems ist, ist es natürlich auch möglich, ihn in dessen Code- und Adresssystem einzurichten, wenn man mehrere FS20-Geräte parallel betreiben möchte.

Bei der ersten Inbetriebnahme stellt sich automatisch ein zufälliger Hauscode und die Standard-Adressbelegung der Sende-kanäle ein. Deren Änderung ist allerdings tatsächlich nur notwendig, wenn man, wie gesagt, mehrere FS20-Geräte betreiben oder ein benachbartes gleiches System nicht stören will. Im Übrigen kann man bei einem späteren Ausbau des Systems jederzeit Hauscode und Adressierung ändern.

Eine ausführliche Beschreibung des Adresssystems und der entsprechenden Programmierung würde jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen, sie findet sich aber sehr detailliert, mit Anwendungsbeispielen versehen, in der Bedienungsanleitung, die zu diesem Bausatz mitgeliefert wird, bzw. auch in der Bedienungsanleitung jedes Empfängers. Hier ist auch deren Timerprogrammierung ausführlich beschrieben, deshalb widmen wir uns hier diesen Themen nur so weit, wie es zur Vorstellung des Thermostaten notwendig ist.

Codierung/Adressierung

Für die Codierung und Adressierung stehen vier Tasten (TA 1 bis TA 4) zur Verfügung. Für die Einstellung des Haus-codes sind die Tasten 1 und 3 gemeinsam für mindestens 5 Sekunden zu drücken, bis die Status-LED D 2 des Gerätes zu blinken beginnt.

Dann erfolgt über die vier Tasten die Eingabe des 8-stelligen Hauscodes. Das Eingeben der Adressen nimmt man auf ähnliche Weise vor, im Gegensatz zum

(gemeinsamen) Hauscode aber für jeden der beiden Schaltkanäle getrennt. Die Adressen lassen sich einstellen, indem man für Kanal 1 die Tasten 1 und 2 und für Kanal 2 die Tasten 3 und 4 für mindestens 5 Sekunden gemeinsam drückt, bis wiederum die Status-LED blinkt. Danach erfolgt die Eingabe einer 4-stelligen Adresse entsprechend der Adresshierarchie des FS20-Systems.

Beim ersten Sendebefehl des FS20 UTS schickt dieser dann den Hauscode und die Adresse an den entsprechend in Bereitschaft versetzten Empfänger, der daraufhin den Funk-Thermostat in seinen Sender-Datensatz aufnimmt, der ja bis zu vier speicherbare Sender umfassen kann. Es ist also durchaus parallel möglich, etwa eine Heizung oder einen Lüfter bei bestimmten Temperaturen einzuschalten oder das Ganze bei Bedarf manuell von einer FS20-Handfernbedienung zu steuern. Doch zurück zur Bedienung des FS20 UTS.

Manuelles Schalten

Durch kurzes Betätigen einer der vier Tasten am Gerät wird ein zugeordneter Schaltbefehl gesendet. Mit Taste 1 lässt sich Kanal 1 ein- und mit Taste 2 ausschalten. Kanal 2 ist entsprechend über die Tasten 3 und 4 bedienbar. Auf diese Weise ist auch das eben beschriebene Anlernen eines Empfängers auf die Adresse des FS20 UTS einfach möglich.

Temperaturen und Schaltrichtung programmieren

Für jeden der beiden Schaltkanäle lässt sich eine Grenztemperatur von -39 °C bis +79 °C einstellen. Zusätzlich kann man festlegen, ob der Schaltbefehl beim Überschreiten oder Unterschreiten der eingestellten Grenztemperatur gesendet werden soll.

Zur Eingabe der Grenztemperatur sind für Kanal 1 die Tasten 1, 2 und 4 und für Kanal 2 die Tasten 2, 3 und 4 für mehr als 5 Sekunden zu drücken, bis die Status-LED zu blinken beginnt.

Mit dem nun folgenden Tastendruck legt man fest, ob die Grenztemperatur positiv oder negativ ist und ob beim Über- oder Unterschreiten der Grenztemperatur der Schaltbefehl gesendet werden soll. Tabelle 1 zeigt die Zuordnung der Tasten.

Danach ist jeweils durch das Betätigen von zwei Tasten zunächst die Zehner- und dann die Einerstelle der Temperatur ein-

zugeben. Dabei gilt die folgende Zuordnung der Tasten zu den Ziffern:

Ziffer	Tasten (nacheinander)	
0	1	1
1	1	2
2	1	3
3	1	4
4	2	1
5	2	2
6	2	3
7	2	4
8	3	1
9	3	2

So ist z. B. die Folge 1 13 21 einzugeben, um den Schaltbefehl beim Überschreiten von +24 °C zu senden, oder die Tastenfolge 4 11 21, um Schaltbefehle beim Unterschreiten von -04 °C zu senden. Die Maximalwerte der Grenztemperaturen liegen, wie gesagt, bei -39 °C bzw. +79 °C.

Gibt man versehentlich eine für den vorher gewählten Temperaturbereich vom Betrag zu hohe Temperatur ein, wird automatisch der Maximalwert für den gewählten positiven oder negativen Temperaturbereich gespeichert.

Bei der späteren Anwendung gilt es zu beachten, dass die eingestellte Grenztemperatur eine Schalthysterese von 1,1 °C besitzt. Wenn also z. B. eine Grenztemperatur von +10 °C eingestellt ist, wird der Schaltbefehl gesendet, sobald die Temperatur auf über 11 °C ansteigt, und dann im eingestellten Sendeabstand so lange wiederholt, bis die Temperatur wieder unter 10 °C sinkt. So vermeidet man ein zu häufiges Schalten bei kleinen bzw. langsamem Temperaturänderungen im Bereich der eingestellten Grenztemperatur.

Sendeabstand programmieren

Für die beiden Kanäle lässt sich jeweils der Sendeabstand programmieren. Sendeabstand bedeutet hier, dass beim dauerhaften Überschreiten einer Grenztemperatur die Schaltbefehle in einem definierten Zeitabstand gesendet werden. Auch die Temperaturmessungen für die beiden Kanäle erfolgen in diesem Zeitabstand. Um den Sendeabstand einzugeben, sind für Kanal 1 die Tasten 1 und 4 und für Kanal 2 die Tasten 2 und 3 für mindestens 5 Sekunden zu drücken, bis die Status-LED zu blinken beginnt. Danach stellt man die Sendeabstände wie folgt ein:

Sendeabstand	Taste
48 s	1
72 s	2
96 s	3
120 s	4

Einschaltzeit

Auch die gewünschte Einschaltzeit des

Tabelle 2: Programmierung der Einschaltzeit

Die ersten beiden Ziffern geben den Zahlenwert und die folgenden beiden Ziffern den Multiplikator mit der entsprechenden Zeiteinheit an.

Beispiel: 1 Minute: Eingabe 44 21 = $15 \times 4 \text{ s} = 60 \text{ s}$

Eintragendes Zahlenpaar	Zahlenwert 1. und 2. Ziffer	Multiplikator 3. und 4. Ziffer
11	Endlos	0,25 s
12	1	0,5 s
13	2	1 s
14	3	2 s
21	4	4 s
22	5	8 s
23	6	16 s
24	7	32 s
31	8	64 s = 1,07 min
32	9	128 s = 2,13 min
33	10	256 s = 4,27 min
34	11	512 s = 8,53 min
41	12	1024 s = 17,07 min
42	13	1024 s = 17,07 min
43	14	1024 s = 17,07 min
44	15	1024 s = 17,07 min

Empfänger-Schaltausgangs ist vom Sender aus programmierbar – dabei sind Zeiten von 0,25 Sek. bis zu 4,25 Stunden möglich.

Zur Programmierung der Einschaltzeit ist für Kanal 1 die Taste 2 bzw. für Kanal 2 die Taste 4 für mindestens 5 Sekunden zu drücken, bis die Status-LED blinkt. Danach erfolgt die Eingabe der gewünschten Einschaltzeit über alle vier Tasten entsprechend Tabelle 2.

Damit ein Gerät beim Überschreiten einer Grenztemperatur auch dauerhaft eingeschaltet bleibt, wählt man natürlich eine Einschaltzeit, die größer als der Sendeabstand ist. So kann man z. B. bei einem Sendeabstand von 120 Sekunden einen Heizlüfter für 128 Sekunden oder länger einschalten lassen. So ist gewährleistet, dass der Heizlüfter eingeschaltet bleibt, solange die Grenztemperatur unterschritten ist. Mit der Einschaltzeit, die, wie gesagt, bis zu 4,25 Stunden lang sein kann, lässt sich in diesem Bereich eine individuelle Nachlaufzeit realisieren.

Ohnehin wird man hier vornehmlich längere Einschaltzeiten programmieren, da ein zu häufiges Schalten von Heiz- oder Kühlgeräten eher ineffizient ist.

Vorteilhaft ist an der Programmiermöglichkeit der Einschaltzeit auch, dass bei einem Ausfall des Senders, z. B. bei leeren Batterien, das zu schaltende Gerät nicht dauerhaft eingeschaltet bleibt.

Soll der Empfänger übrigens parallel dazu von z. B. einer Fernbedienung im Timerbetrieb ansteuerbar sein, ist auch der Timer des Empfängers direkt programmierbar.

FS20-Timer

Wie mit allen FS20-Sendern, ist auch mit dem FS20 UTS der Timer eines Empfängers fernprogrammierbar. Dazu sind bei-

de Tasten des jeweiligen Kanals kurz gleichzeitig zu betätigen (Kanal 1: Taste 1+2; Kanal 2: Taste 3+4), damit startet die Zeitmessung für den Timer des Empfängers. Werden die beiden Tasten erneut kurz betätigt, wird die Zeitmessung beendet. Eine Schaltsteckdose mit programmiertem Timer wird sich nach der eingestellten Zeit automatisch wieder ausschalten, nachdem sie vom FS20 UTS eingeschaltet wurde.

Schaltbefehle

Schließlich ist auch das Schaltverhalten des Empfängers vom Thermostat aus programmierbar. Das heißt, es ist z. B. festlegbar, dass ein Gerät nach Erreichen des Grenzwertes dauerhaft eingeschaltet bleibt oder nur für die programmierte Einschaltzeit und danach abgeschaltet wird.

Da von jedem der beiden Kanäle nur ein Schaltbefehl gesendet wird, bietet es sich aus praktischer Sicht natürlich an, vor allem die Schaltbefehle zu verwenden, die die FS20-Geräte nur für eine bestimmte Zeit einschalten.

Durch das Programmieren beider Kanäle auf eine Adresse ergeben sich noch weitere Schaltmöglichkeiten, so kann man dann statt des Schaltbefehls „Ein für Einschaltzeit“ auch den Befehl „Ein“ beim einen Kanal und den Befehl „Aus“ beim anderen Kanal verwenden und so die Ein- und Ausschalttemperatur völlig unabhängig voneinander wählen, etwa Einschalten der Heizung bei Absinken unter 10 °C und Ausschalten bei 20 °C.

Schaltung

Das Schaltbild des FS20 UTS ist in Abbildung 1 dargestellt. Das Herzstück der Schaltung ist der Mikrocontroller IC 2, der mit zwei Quarzen zur Stabilisierung

der Taktzeugung beschaltet ist. Q 1 erzeugt den hohen (Arbeits-) Takt, der bei der Temperaturmessung und bei der Übertragung der FS20-Schaltbefehle benötigt wird. In den Messpausen sorgt der niedrigere Takt von Q 2 für sehr geringen Stromverbrauch und eine lange Batterielebensdauer.

Im EEPROM IC 1 sind alle Daten wie Hauscode, Adressen, Grenztemperaturen usw. gespeichert, die auch bei einem Batteriewechsel erhalten bleiben.


Die Tasten TA 1 bis TA 4 sind direkt am Controllerport P 1 angeschlossen, sie werden per Software entprellt. Die beiden LEDs dienen der Statusanzeige, wobei D 1 beispielsweise den Aufruf eines Programmiermodus oder das Senden von Schaltbefehlen anzeigt, während D 2 die Temperaturmessungen und die Aktivität des Controllers anzeigt.

Kommen wir zur Temperaturmessung. Die Temperaturmessung wird vom Controller über die Anschlüsse von Port 3 und P 6.3 vorgenommen. Zunächst wird der Kondensator C 6 über den niederohmigen Widerstand R 8 und Port P 3.1 entladen, danach wird der Kondensator über den Widerstand R 7 und Port P 3.0 aufgeladen. Hierbei wird die Zeit gemessen, die vergeht, bis sich C 6 so weit aufgeladen hat, dass an Port P 3.3 ein High-Pegel erkannt wird. Nach dem erneuten Entladen von C 6 wird der Kondensator noch einmal über P 6.3 und somit über den Temperatursensor in Reihe zu R 7 aufgeladen, wieder misst der Controller hierbei die Zeit. Da es sich bei dem Temperatursensor um einen temperaturabhängigen Widerstand handelt, wird die Ladezeit von C 6 bei der zweiten Messung also direkt durch die Temperatur beeinflusst. Aus dem Verhältnis der beiden gemessenen Zeiten lässt sich dann die Temperatur berechnen. Der Mikrocontroller vergleicht anschließend die so ermittelte Temperatur mit den eingestellten Grenzwerten und sendet, abhängig von der vorgenommenen Programmierung, einen Schaltbefehl für den entsprechenden Kanal. Das Verfahren zur Ermittlung der Temperatur hört sich zunächst etwas kompliziert an, besticht aber durch eine besonders einfache Hardwarelösung ohne externen AD-Wandler unter geschickter Ausnutzung der Möglichkeiten des verwendeten Controllers.

HFS 1 ist ein komplett vorgefertigtes HF-Sendemodul, das auf der Frequenz 868,35 MHz sendet und direkt vom Controller angesteuert wird. Die Betriebsspannung des Sendemoduls wird durch den Kondensator C 1 gestützt, um Spannungseinbrüche beim Senden aufzufangen.

Die Spannungsversorgung der Schaltung erfolgt über zwei 1,5-V-Mignonzelnen.

Bild 1: Schaltbild des Universal-Thermostat-Senders

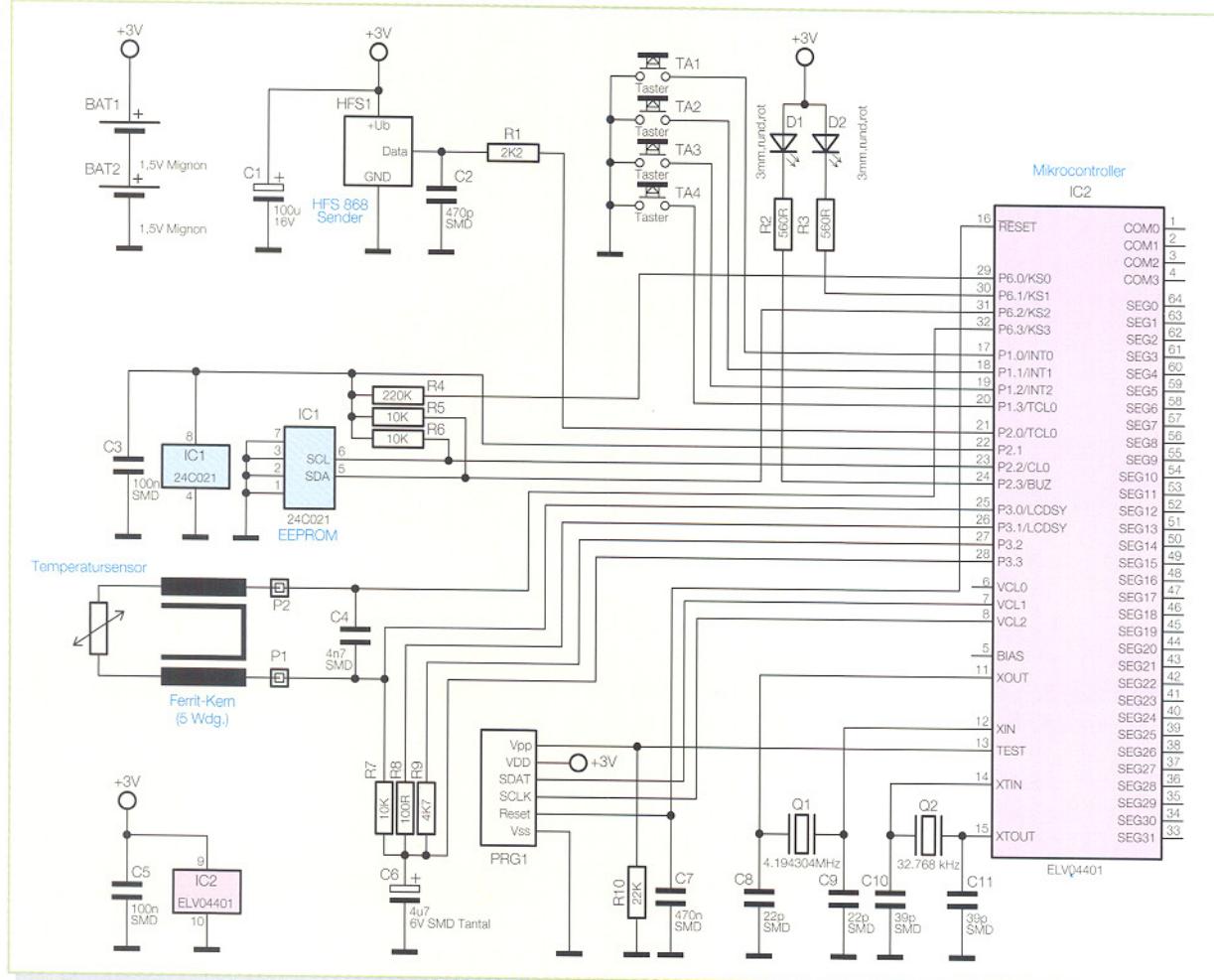

Nachbau

Der Aufbau der Schaltung erfolgt auf einer 104 x 55 mm großen, doppelseitigen Platine in SMD-Technik. Deshalb ist neben etwas SMD-Lötterfahrung eine Mindestausstattung an Werkzeugen und Materialien erforderlich, zu der u. a. ein temperaturgeregelter Lötkolben mit sehr schlanker Lötspitze, SMD-Lötzinn und, wichtig für das schadenfreie Entfernen von Lötzinnbrücken, dünne Entlötlitze gehören. Ausführliche Hinweise zur Verarbeitung von SMD-Bauteilen, insbesondere für SMD-Einsteiger, sind unter www.elv-downloads.de/downloads/journal/SMD-Anleitung.pdf zu finden.

Der Aufbau wird anhand des Bestückungsdrucks, der Platinenfotos und der Stückliste vorgenommen. Er beginnt auf der Lötseite mit der Bestückung des Mikrocontrollers IC 2 und des EEPROMs IC 1. Dabei ist sorgfältig auf die richtige Einbaulage zu achten, denn ein Entlöten dieser Bauteile ist nur mit Spezialwerkzeugen und kaum ohne Beschädigungen der Platine möglich. Die Lage der ICs ergibt sich aus den Markierungen im Bestückungsdruck der Platine. IC 1 ist auf der Seite, auf der Pin 1 liegt, durch eine abgeschrägte Gehäusekante oder durch eine

Gehäusekerbe gekennzeichnet. Diese Seite ist im Bestückungsdruck durch eine Doppellinie markiert. IC 2 weist an Pin 1 eine runde Vertiefung auf, im Bestückungsdruck ist Pin 1 durch eine abgeschrägte Gehäuseecke markiert.

Zunächst versieht man ein Lötpad auf der Platine mit etwas Lötzinn, positioniert dann das Bauelement lagerichtig und verlötet es am vorverzinnten Lötpad. Nach einer nochmaligen Lagekontrolle wird nun ein dem ersten verlöteten Pin gegenüberliegender Pin verlötet, um die Lage des ICs zu stabilisieren. Danach folgt das Verlöten aller weiteren Pins. Eventuelle Lötzinnbrücken werden mit Entlötlitze vorsichtig entfernt. Dabei darf man die Lötstelle nicht zu stark erhitzen, um das Bauelement nicht thermisch zu beschädigen.





Sind beide ICs komplett verlötet, folgt nun das Bestücken der restlichen SMD-Bauteile auf der Lötseite in gleicher Weise wie eben beschrieben. Bei C 6 ist auf die polrichtige Bestückung zu achten, der Pluspol ist mit einem Strich markiert, der mit der Plus-Markierung im Bestückungsdruck korrespondieren muss. Eine Besonderheit bildet auch der Quarz Q 2. Hier sind zunächst die Anschlüsse vorsichtig zu kürzen, an den zugehörigen Lötpads anzulöten und das Gehäuse des Quarzes mit einem Tropfen Heißkleber auf der Platine zu fixieren.

Nun geht es an das Bestücken der Bauteile auf der Bestückungsseite. Hier beginnt man mit dem Quarz Q 1, der so zu bestücken ist, dass das Gehäuse plan auf der Platine aufliegt. Dies gilt auch für die beiden Leuchtdioden, die zudem polrichtig zu bestücken sind. Die Anode (+) ist der lange Anschlusspin der LED. Auch bei C 1 ist auf die polrichtige Bestückung zu achten, hier ist am Bauteil der Minuspol gekennzeichnet!

Nach der Bestückung der vier Taster folgt nun der Einbau der Batteriekontakte.

Die positiven und negativen Mignon-Batteriekontakte haben unterschiedliche Kontaktflächen – die positiven Kontakte haben eine Metallzunge mit am Ende abgewinkelten Kanten, die negativen Kontakte haben diese Kanten nicht. Im Bestückungsdruck ist dies auch zu erkennen, außerdem ist dort die Lage der Mignonzellen eingezzeichnet. Die Batteriekontakte werden von der Bestückungsseite her durch die Platine gesteckt und anschließend mit reichlich Lötzinn, das hier auch der mechanischen Stabilisierung dient, verlötet.

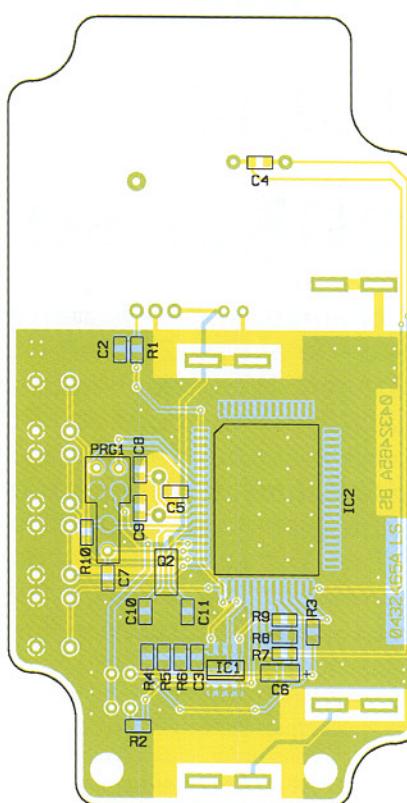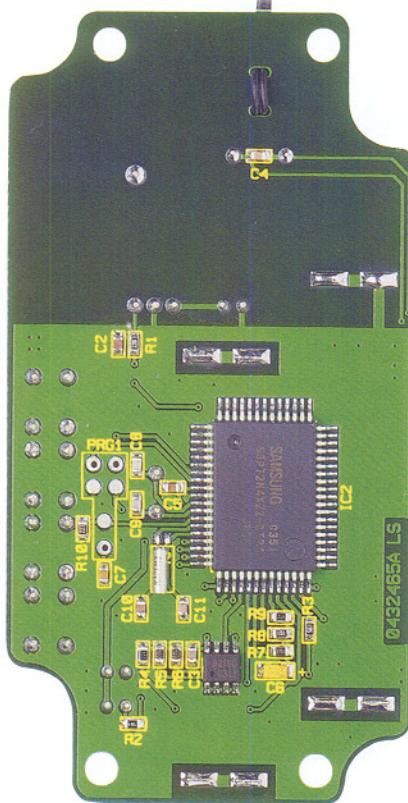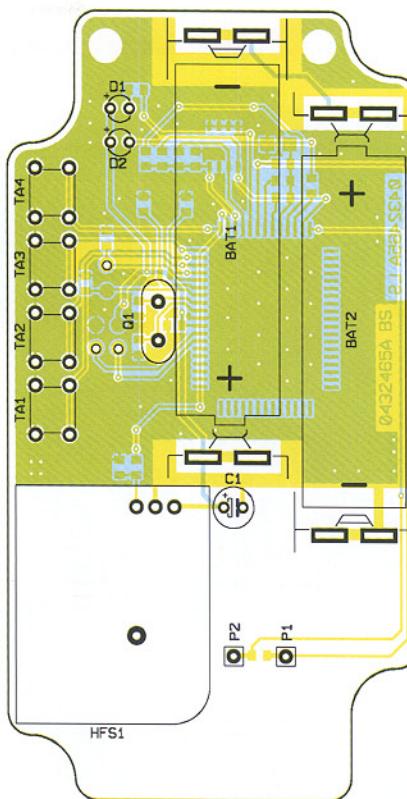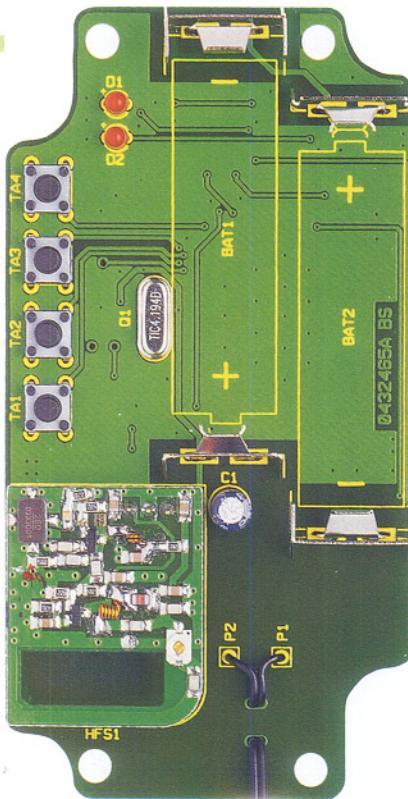Schließlich ist das als fertig aufgebaute und abgeglichene Baugruppe gelieferte HF-Sendemodul mit 5 mm Abstand zur Platine über seine drei Anschlusspins zu bestücken. Deren nach dem Verlöten auf der Lötseite überstehende Enden sind, wie



Ansicht der fertig bestückten Platine des FS20 UTS mit zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite

alle anderen überstehenden Bauteilanschlüsse auch, mit einem scharfen Seiten-schneider abzuschneiden.

Als Letztes wird der Temperatursensor angeschlossen.

Da der Sensor sich außerhalb des Gehäuses befindet, führt man seine Anschlussleitung zunächst von außen nach innen durch die entsprechende Bohrung im Gehäuse. Zum Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse wird seine Anschluss-

leitung noch mit einem Ferritkern versehen. Dazu ist der Ferritkern etwa 12 cm weit auf die Anschlussleitung zu schieben. Das Ende der Leitung wird dann in 5 Windungen um den Ferritkern gelegt. Das Ende der Anschlussleitung wird dann durch die beiden Löcher für die Zugentlastung zu den Anschlusskontakten P 1 und P 2 geführt. Hierbei ist die Leitung zunächst von der Bestückungsseite her durch das erste Loch am Rand der Platine und dann von

Stückliste: Funk-Universal-Thermostat-Sender

Widerstände:

100 Ω /SMD	R8
560 Ω /SMD	R2, R3
2,2 k Ω /SMD	R1
4,7 k Ω /SMD	R9
10 k Ω /SMD	R5-R7
22 k Ω /SMD	R10
220 k Ω /SMD	R4

Kondensatoren:

22 pF/SMD	C8, C9
39 pF/SMD	C10, C11
470 pF/SMD	C2
4,7 nF/SMD	C4
100 nF/SMD	C3, C5
470 nF/SMD	C7
4,7 μ F/6 V/tantal/SMD	C6
100 μ F/16 V	C1

Halbleiter:

24C021/SMD	IC1
ELV04401	IC2
LED, 3 mm, rot	D1, D2

Sonstiges:

Quarz, 4,194304 MHz, HC49U4 ..	Q1
Quarz, 32,768 kHz
Mini-Drucktaster, 1 x ein,	
1 mm Tastknopflänge	TA1-TA4
Sendemodul HFE868
Mignon-Batteriekontakt,	
Plus-Kontakt, print für BAT1, BAT2	
Mignon-Batteriekontakt,	
Minus-Kontakt, print für BAT1, BAT2	
1 Temperatursensor mit Anschlussleitung, 103AT-11	
1 Ferrit-Ringkern, ø 10 (6) x 4 mm	
4 Zylinderkopfschrauben, M3 x 5 mm	
1 Gehäuse, kpl., bearbeitet und bedruckt	

der Lötseite durch das zweite Loch zu den Kontakten zu führen. Nachdem dies geschehen ist, können die Leitungsenden an den Kontakten P 1 und P 2 verlötet werden.

So fertig bestückt und verkabelt, setzt man die Platine in das Gehäuse ein und befestigt sie mit den vier Schrauben M3 x 5 mm. Zum Schluss kann noch die Durchführung der Anschlussleitung des Temperatursensors von der Innenseite des Gehäuses mit Heißkleber abgedichtet werden, um das Eindringen von Staub und Wasser in das ansonsten dagegen geschützte Gehäuse zu vermeiden.

Nach dem Einlegen der Batterien und den vorzunehmenden Programmierungen verschließt man das Gehäuse mit dem Gehäusedeckel. Die beigelegte Dichtung ist in die Nut des Deckels einzulegen, bevor der Deckel auf das Gehäuseunterteil gesetzt und mit den beiliegenden Schrauben befestigt wird.

ELV



Zwischen Video und PC – Videokonverter

Dass PCs immer mehr in den Mittelpunkt der heimischen Multimedia-Anlage rücken, ist ein unschwer zu beobachtender Trend – in einiger Zukunft wird wohl jedes (bessere) Fernsehgerät von einem Mainboard gesteuert. Wer jedoch heute schon seinen normalen PC zur Video-Bearbeitung, zur Fernsehbildausgabe oder den PC-Bildschirm als TV-Bildschirm bzw. Diabetrachter benutzen will, stößt häufig auf die Grenzen der unterschiedlichen Video-Formate von PC- und Videotechnik. Eine nahezu unübersehbare Zahl von Video-/PC-/Videokonvertern hilft hier, den Traum von der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Video-Equipment und PC zu erfüllen. Wir zeigen einige derzeit verfügbare Kombinationen mit ihren Möglichkeiten und werfen dazu einen Blick auf die perfekte Verarbeitung von Video-Signalen – die „Progressive-Scan-Technik“.

Composite, RGB, VGA ...?

Dass sich normal ausgestattete PCs schwer tun, mit ihrer analogen Umwelt zu kommunizieren, ist nichts Neues. Allein der weite Weg zur heute perfekt funktionierenden „Soundkarte“ zeigt schon, dass die qualitativ hochwertige AD-DA-Wandlung nicht ganz einfach ist und es bis vor wenigen Jahren sehr viel Geld kostete, Video-Signale in guter Qualität in den PC hinein- und auch wieder herauszubekommen.

Und auch heute noch sind die Composite-/S-Video-Ausgänge vieler PC-Video-karten selbst für mittlere Qualitätsansprüche unbrauchbar. Will man also etwa einen

PC für die DVD-Wiedergabe auf dem heimischen Fernseher nutzen, den PC als digitalen Videorecorder einsetzen und auch Bildmaterial direkt aus diesem heraus abspielen, benötigt man entweder eine zusätzliche Steckkarte oder – für den, der seinen PC nicht aufschrauben möchte – einen extern anzuschließenden Videokonverter, der die VGA-Signale der PC-Videokarte in Composite-, S-Video- oder RGB-Signale umsetzt. Denn die direkte Ausgabe ist nur auf Geräte möglich, die auch einen VGA-Eingang aufweisen, etwa Videoprojektoren oder modernste Fernsehgeräte mit Progressive-Scan-Technik.

Derartige Konverter bieten heute eine Menge Komfort, und durch zahlreiche Zusatzoptionen mutieren sie gar zur A/V-

Verteilzentrale für das gesamte Heimkino-Equipment.

Aber auch für den umgekehrten Fall, nämlich Video-Signale entweder direkt oder via Computer auf einen VGA-Bildschirm zu bekommen, sind zahlreiche dieser externen Konverter verfügbar, die oft sogar noch einen TV-Tuner enthalten. So kann man mit wenigen Handgriffen, ohne den Einbau und die oft mühsame Konfiguration einer TV-Tuner-Karte, den PC bzw. dessen Bildschirm zum Fernsehempfänger machen, Video-Material zur Bearbeitung und Archivierung auf digitalen Medien einspielen oder etwa den PC-Bildschirm zusätzlich oder gänzlich zum Anzeigegerät für Überwachungskameras machen. Dabei glänzen Geräte mit Bild-

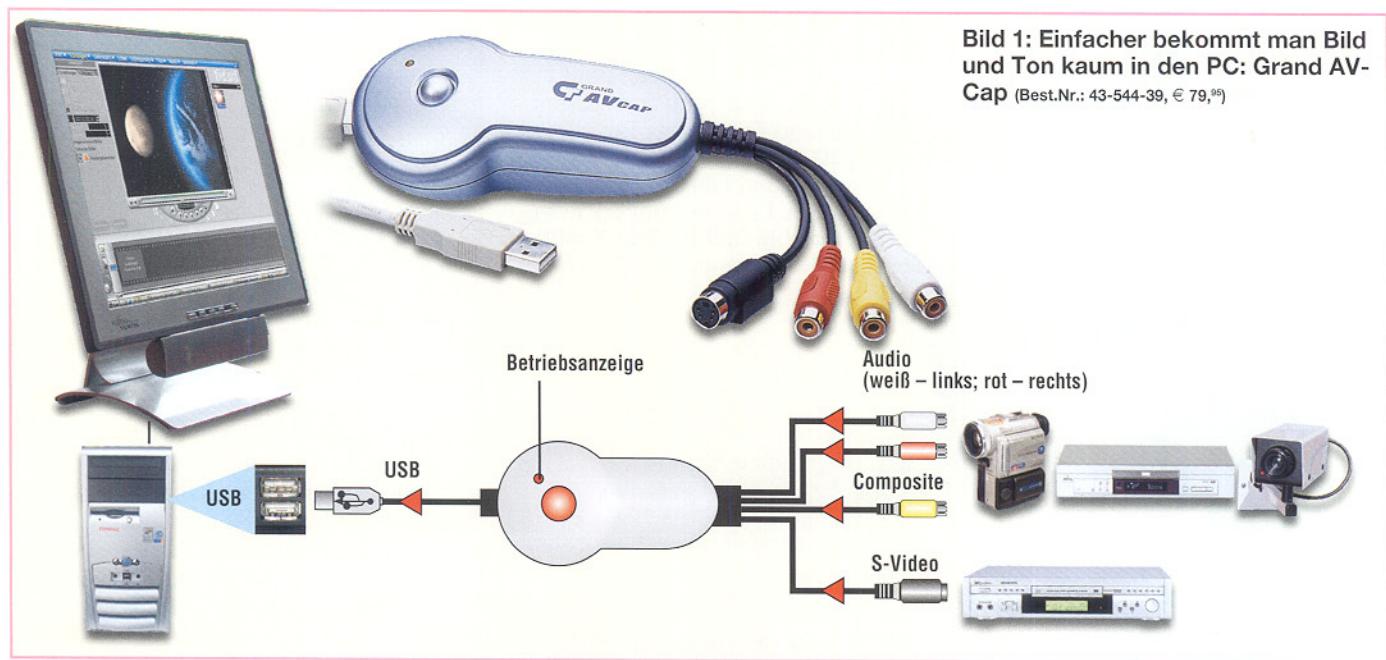


Bild 1: Einfacher bekommt man Bild und Ton kaum in den PC: Grand AV-Cap (Best.Nr.: 43-544-39, € 79,-)

im-Bild-Funktion besonders, denn hier ist es beispielsweise möglich, das Bild der BabyCam bei Bedarf mit einzublenden, während man am PC arbeitet.

Und da muss es eben auch nicht der zusätzliche Fernseher im meist eher kleinen Jugendzimmer sein, wenn der Filius sowieso schon einen PC, oft heute schon mit modernem LCD-Flachbildschirm, betreibt. AV-Umschaltzentrale extern anschließen – und schon „spielt“ auch die Spielkonsole am LCD-Bildschirm! Der PC wird dazu meist nicht einmal mehr benötigt, stört also das Fernsehen nicht.

Ein gewaltiger Vorteil moderner Konverter soll gleich vorab genannt werden – nahezu keiner benötigt heute noch eine Konfiguration per Software. Allenfalls ist ab und zu ein USB-Treiber wie bei jedem USB-Gerät zu installieren, aber sonst sind die meisten Geräte auf kein bestimmtes Betriebssystem angewiesen.

Wir wollen einige der gebotenen Möglichkeiten dieser Konverter näher betrachten und einen kleinen Überblick über gängige Geräte in der Preisklasse bis etwa 160 Euro – also für jedermann erschwinglich – geben.

Rein ...

Will man allein Bild und Ton von analogen Quellen, wie es die VHS-Kassette, der (analoge) Camcorder, Überwachungskameras, Sat-Receiver usw. nun einmal sind, digitalisieren, genügt bereits ein kleiner, preiswerter Konverter, wie er in Abbildung 1 in einer Beispielkonfiguration zu sehen ist.

Dieser Konverter setzt Composite- und S-Video-Signale sowie (Stereo-) Tonsignale so um, dass sie über den besonders einfach handzuhabenden USB-Anschluss in den PC gelangen. Hier kann man also

sämtliches gängiges Video-Equipment besonders einfach an den PC anschließen, wie die Anschlussskizze in Abbildung 1 zeigt. Selbst die Spannungsversorgung wird hier gleich vom PC via USB übernommen.

Die mitgelieferte Software installiert sich als TWAIN-Treiber auf dem PC, wobei zu erwähnen ist, dass das Gerät an MS-Windows-Rechnern (ab 98SE) zu betreiben ist. Über diesen Treiber, der selbst zunächst einmal die eingespielten Live-Bilder anzeigen kann, sind nun die verschiedensten Bildbearbeitungsprogramme, wie etwa das im letzten „ELVjournal“ vorgestellte „MAGIX Filme auf DVD & CD“, in der Lage, direkt mit dem Konverter zusammenzuarbeiten. Übrigens liegt dem kleinen Gerät sogar eine ausgewachsene Video-Bearbeitungssoftware in Form



Bild 2: Fernsehen auf dem PC-Monitor, ohne in den PC einzugreifen – die LCD-TV-Box macht's möglich (Best.Nr.: 43-544-41, € 109,-)

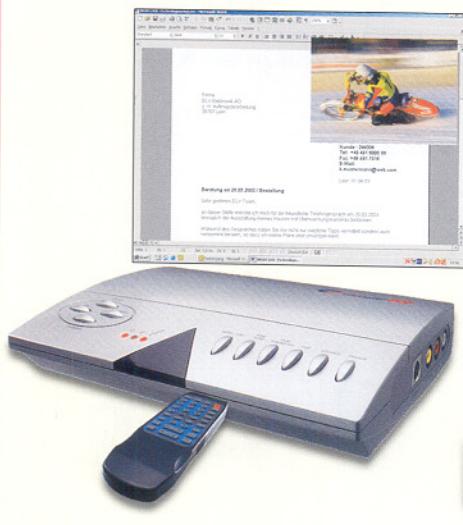


Bild 3: Für die hochwertige Kinofilm-Wiedergabe auf LCD-Monitoren und Projektoren: Grand TeleViewer Pro POP mit 3D-Frame-Buffer, Vollbildausgabe und Filmmode-Erkennung. Dazu kommt die komfortable Bild-im-Bild-Funktion.

(Best.Nr.: 43-495-67, € 139,-)

von ULeads „Video Studio“ bei. Da kann man die eingespielten Filme von der Videokassette gleich noch bearbeiten, „aufpeppen“, mit Effekten versehen und über eine geeignete Software z. B. auf DVD oder Video-CD brennen.

Auch für Überwachungszwecke, etwa für die BabyCam oder die Haustür-Kamera, ist die Konfiguration gut einsetzbar. Klingelt's an der Haustür, genügt ein Klick in die Taskleiste, um das Überwachungsbild in den Vordergrund zu holen.

Noch ein Blick auf die technischen Daten: Die Video-Wiedergabe erfolgt mit bis zu 30 fps (Frames per second, Halbbilder je Sekunde) und die Darstellung auf dem Bildschirm mit bis zu 352 x 288 Punkten.

Dazwischen ...

Will man mehr als einfach nur Bilder und Ton in den PC einspielen, greift man zur komfortablen Multimedia-Zentrale, die den PC bzw. dessen Monitor zum Mittelpunkt macht. Die gibt es in großer Vielzahl, mit oder ohne TV-Tuner, mit Zusatzeingängen für alle Geräte der heimischen A/V-Anlage oder besonders geeignet für die hochwertige Filmwiedergabe.

Soll der PC-Monitor auch zum Fernsehen benutzt werden, ist ein Gerät wie die „LCD-TV-Box“ (Abbildung 2) genau richtig. Sie wird einfach zwischen PC-VGA-Ausgang und VGA-Eingang des LCD-Monitors geschaltet. Damit ist eine schon sehr gute Bildauflösung von 1024 x 768 bei flimmerfreien 60/75 Hz gewährleistet – die Darstellungsqualität übertrifft die vieler normaler Fernsehgeräte.

Neben dem integrierten TV-Tuner für Kabel- oder (analogen) Antennenempfang verfügt der Konverter auch über einen zusätzlichen Composite- bzw. S-Video-Eingang, so dass auch der Videorecorder oder die Spielkonsole ihren Anschluss finden.



Zum bequemen Fernsehen gehört natürlich auch, dass man nicht mehr Tastatur und Maus in Reichweite haben muss – eine Infrarot-Fernbedienung steuert alle Funktionen des praktischen Gerätes, dem es im Übrigen egal ist, an welchem Rechnersystem es angeschlossen ist, solange dieses nur VGA liefert.

Die Tonausgabe kann entweder über das an die Soundkarte des PCs angeschlossene PC-Soundsystem, Aktivboxen oder über die Hi-Fi-Anlage erfolgen. Über diesen Tonausgang und einen zusätzlichen Composite-Video-Ausgang schließt sich auch der Kreis bis zum Videorecorder-Mitschnitt – über den Video-Ausgang wird das Tuner-Ausgangssignal ausgekoppelt.

Großes Kino

Wer es noch komfortabler und insbesondere für die DVD-Wiedergabe qualitativ noch eine weitere Stufe höher haben will, findet Videokonverter, die ein wirklich scharfes und stabiles Bild ähnlich dem Kinofilm bieten. Der Kinofilm wird ja nicht wie ein Fernsehfilm in 50/60 (PAL/NTSC) Halbbilder je Sekunde „zerhackt“ (Ursache ist der elektronische Fernseh-Bildaufbau im Zeilensprungverfahren mit nacheinander aufgebauten Halbbildern, worauf wir noch kommen werden), sondern in 24 Vollbildern/Sekunde aufgenommen. Damit unser Auge überliest wird, das hier noch flackernde Bilder sehen würde, erfolgt die Wiedergabe jedes Bildes im Kino direkt zweimal hintereinander mit dann 48 Bildern/Sekunde. Resultat ist bei der Kinofilm-Wiedergabe ein flimmerfreies Bild auch auf großen Leinwänden.

Dieser Effekt wird durch einige Videokonverter wie etwa den „Grand TeleViewer Pro POP“ (Abbildung 3) „nachgeahmt“. Es entsteht ein ruhiges Bild durch einen integrierten 3D-Frame-Buffer, der ein so genanntes Deinterlacing (Linedoubler) möglich macht. Dabei werden, ähnlich wie man es vom MPEG-Verfahren zur Kompression von Bild-/Tondaten kennt, Bewegungen im Bild ausgewertet, statische Bildinhalte zwischengespeichert und immer zu kompletten Vollbildern zusammengesetzte Bilder ausgegeben – so, wie es der Computer auch an seinem VGA-

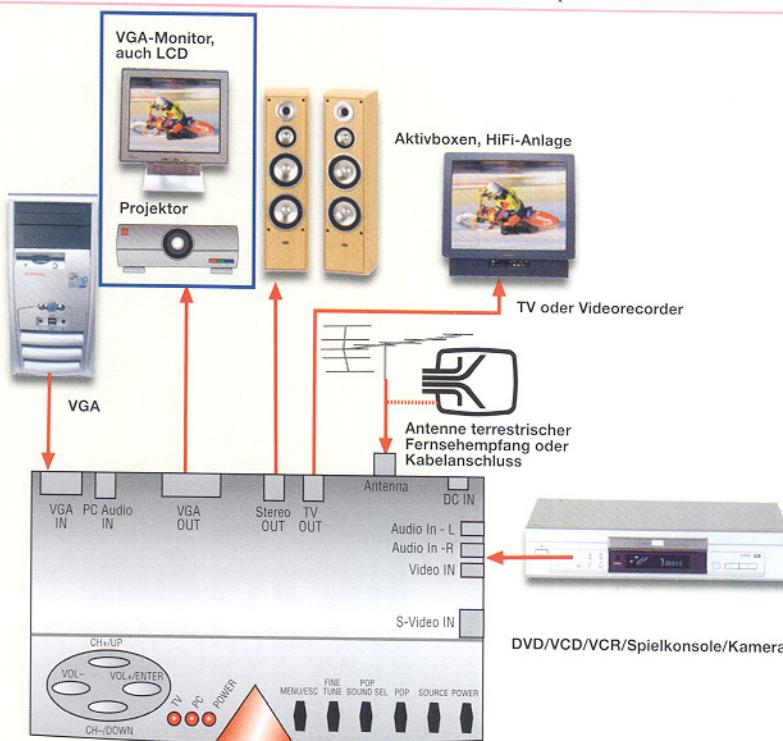


Bild 4: So eingebunden, bildet der Grand TeleViewer Pro POP eine komplette Zentrale für die A/V-Anlage

Ausgang tut. Diesen Vorteil erkennt man, wenn der Umstieg vom Röhren- auf den LCD-Monitor erfolgt – dieser baut jedes Bild in einem Zug auf, nicht zeilenweise wie ein Röhrenmonitor. Der Unterschied ist augenfällig – ein klares und vor allem völlig flimmerfreies Bild.

Und die oben diskutierte Deinterlacing-Funktion realisiert genau dies am LCD-Monitor bzw. am modernen LCD-Videoprojektor, denn nur die können, abgesehen von hochwertigen Computer-Röhrenmonitoren, auch die dann verdoppelte Zeilenfrequenz verarbeiten.

Für die echte Progressive-Scan-Wiedergabe von Film-DVDs wird neben einem DVD-Player mit Progressive-Scan-Ausgabe allerdings auch ein entsprechender Eingang (YUV) am Konverter benötigt, der hier beim „Grand TeleViewer Pro POP“ noch nicht zur Verfügung steht. Jedoch ist insbesondere der Qualitätsunterschied beim Anschluss von Videokonsolen im Gegensatz zur originalen TV-Bildschirmwiedergabe frappierend.

Um noch einmal zum in Abbildung 3 gezeigten Gerät zurückzukehren – auch dieses Gerät verfügt über einen integrierten TV-Tuner, ist über eine IR-Fernbedienung bequem steuerbar und hat als praktischen Gimmick eine Bild-im-Bild-Funktion. Dabei kann man das TV-Bild bzw. das eines zusätzlich anschließbaren Videogerätes (Composite oder S-Video) als Fenster in das normale Computerbild einblenden. Größe und Position des eingeblendetem Bildes sind wählbar, so wird die Kontrolle über das schlafende Baby oder die Verfolgung von Nachrichten neben der Arbeit ganz einfach.

Auch hier erfolgt die Video-Ausgabe mit 1024 x 768 Pixel und 60/75 Hz. In Abbildung 4 ist die beispielhafte Einbindung dieses vielseitigen Konverters in eine Anlagenkonfiguration zu sehen.

Wer keinen TV-Tuner benötigt, kann es auch etwas preiswerter haben, die „Grand Video Console“ (Abbildung 5) realisiert im Prinzip die gleichen Funktionen – nur eben ohne TV-Tuner.

Progressive Scan – das Highend-Bild

Um Progressive-Scan-Wiedergabe komplett zu machen, benötigt man noch die entsprechenden Bildquellen, die das Bildmaterial entsprechend aufbereitet liefern, sowie ein entsprechendes Abspielgerät.

Während es Progressive-Scan-DVD-Player schon einige Zeit gibt (Abbildung 6 zeigt das brandneue Modell XV-N316sl von JVC), kommen erst jetzt Videokameras mit diesem Feature auf den Markt. Die GR-PD1 von JVC (Abbildung 7) erzeugt sogar bis zu 50 Progressive-Bilder je Sekunde, das bedeutet technisch „doppelte

Bild 5:
Mit Deinterlacing
und Filmmode-
Erkennung: High-
Class Video-to-VGA-
Konverter Grand
Video Console

(Best.Nr.: 43-544-40, € 99,90)



Kinoqualität“ (sagt die JVC-Werbung). Natürlich setzen Optik und Chip noch Grenzen, aber die Bildqualität dürfte schon den tragbarer Fernsehkameras entsprechen.

Und – wie bereits im vorherigen Kapitel angedeutet, muss auch das Wiedergabegerät hierfür geeignet sein (mit Horizontalablenkung: 31,5 kHz, Vertikalablenkung: 60 Hz). Die hier von uns im Kontext mit den diskutierten Videokonvertern betrachteten LCD-Computermonitore verfügen ebenso wie die meisten Videoprojektoren von Haus aus über die Möglichkeit der Vollbildansteuerung via VGA-Schnittstelle – entsprechende Fernsehgeräte sind indes noch sehr dünn gesät, hier kommen jedoch zahlreiche der noch teuren Plasma- und LCD-Fernsehgeräte mit PAL-Progressive-/VGA-Eingang in Betracht.

Wollen wir uns zur Vertiefung noch einmal etwas der Theorie widmen.

Das bereits angesprochene Zeilensprungverfahren beim Fernsehbild, bei dem bei PAL nur 312,5 der insgesamt 625 TV-Zeilen zur gleichen Zeit gesendet und dann im Fernsehgerät leicht zeitversetzt zu den 576 Zeilen des Vollbildes zusammengesetzt werden, stammt aus den Anfangszeiten des Fernsehens bzw. aus der Misere begrenzter Bandbreiten im Zusammenhang mit der analogen Übertragung. Heute kann man mit digitalen Verfahren Vollbilder in höchster Qualität übertragen, wie HDTV beweist.

Die beschriebene Art der Bildübertragung führt zum berühmten flimmenden Fernsehbild, dem die Techniker zwar mit vielen Tricks auf der Empfangsseite, wie 100-Hz-Zwischenspeicher, Kammfiltern, diversen Bildbehandlungsverfahren wie Deinterlacing usw., beizukommen trachten – allein, es bleibt beim analogen Fernsehen beim flimmenden 50- bzw. 60-Hz-Verfahren. Und dies in Europa wohl noch lange, während sich in Japan und in den USA längst HDTV fest zu etablieren beginnt.

Besonders störend ist das herkömmliche Fernsehverfahren bei der Übertragung auf Großbildschirmen und bei der Wiedergabe durch Projektoren, hier kann man den zeitlichen Aufbau des Bildes aus der Nähe genau verfolgen.

Derzeit erobert sich bei hiesigen Liebhabern hochwertiger Kinofilmwiedergabe Progressive Scan (sinngemäß zu Deutsch „Vollbildwiedergabe“) einen festen Platz, auch wenn es noch nicht allzu viele Wiedergabegeräte gibt. In Europa beginnt sich hierfür übrigens auch die Bezeichnung „PAL Progressive“ durchzusetzen, denn das Original kommt aus den USA und setzt auf NTSC auf, während PAL Progressive vorwiegend auf die Wiedergabe von PAL-Material spezialisiert ist.

Bei Video-DVDs geht man für die systemgerechte Umsetzung der Kinofilmbilder mit 24 Vollbildern/Sek. auf PAL-Norm



Bild 6: Nicht nur das Styling ist schick – der neue Progressive-Scan-DVD-Player XV-N316sl kann alle gängigen Video-Formate inklusive DivX verarbeiten.

Bild 7:
Gibt Bilder im
Progressive-
Format und in 16:9
aus – die brand-
neue Video-Kamera
JVC GR-PD 1



mit 50 Halbbildern/Sek. (2:2-Conversion) oder NTSC mit 60 Halbbildern/Sek. (3:2-Conversion) wie folgt vor: Bei NTSC werden aus jedem Kinofilmbild abwechselnd 3 bzw. 2 Halbbilder erzeugt, in der Summe kommt man dann so auf ein Bild-Teilungsverhältnis von 2,5 und erhält die 60 Halbbilder/Sek. Hieraus resultiert auch die Bezeichnung 3:2-Conversion. Für PAL tastet man den Film statt mit 24 Kinobildern mit 25 Bildern in der Sekunde ab und erhöht zum Ausgleich die Abspielgeschwindigkeit um 4 %. Damit erhält man ein sauberes Teilungsverhältnis von 2 (daher: 2:2-Conversion) und 50 Halbbilder in der Sekunde.

Gute Konverter erkennen die gerade notwendige Rückumwandlungsrate (Conversion) selbstständig (automatische Filmmode- oder Quellen-Erkennung). Auch die unterschiedlichen Bildausgaberaten von Computern werden so umgesetzt (2:2 [GRAPHICS] – 25 fps auf 50 Halbbilder/

Sek. bei PAL-Ausgabe), um scharfe Computerbilder auf TV-Monitoren zu erhalten.

Die entsprechenden DVD-Player rekonstruieren wieder die zuvor für die Wiedergabe auf normalen DVD-Playern in fernsehkompatiblen Halbbildern aufgezeichneten Vollbilder nach dem bereits beschriebenen Verfahren mit Hilfe von Flags, die die zusammengehörenden Halbbilder kennzeichnen (Deinterlacing) – je nach technischem Aufwand mehr oder weniger gut, aber immer besser als in PAL oder NTSC – und geben, in Video- und Synchron-Signal aufgeteilt, wie bei VGA üblich, schließlich Vollbilder in flimmerfreier Kinoqualität aus.

Da das Flag-Verfahren fehlerbehaftet ist (manche DVD-Hersteller setzen z. B. keine Flags), bedienen sich moderne Progressive-Scan-Player aufwändiger dynamischer Bilderkennungsverfahren, um tatsächlich und selbstständig die richtigen, zueinander gehörenden Halbbilder zu finden. Denn

dies ist für den Player bei Vorlagen, die nicht direkt vom Kinofilm stammen, sondern z. B. von Fernsehkameras, nicht einfach, da sich beim Zeilensprungverfahren ja selbst zwischen den beiden Halbbildern die Bildinhalte verändern können.

DVDs, die direkt vom Kinofilm erstellt wurden, enthalten hingegen statt der beiden unterschiedlichen Halbbilder des Interlaced-Verfahrens immer zwei gleiche Halbbilder (ungerade und gerade Zeilen wie beim Interlaced-Verfahren).

Diese werden zunächst in einem Zwischenspeicher abgelegt und dann, in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt, auf einmal als Vollbild ausgelesen. Da es zwischen den Halbbildern keine Unterschiede gibt, erhält man das im Gegensatz zu TV-Material klarere, flimmerfreiere Bild.

Doch zurück zu unseren Konvertern. Der „Grand Vision 2000 Pro“ (Abbildung 8) verfügt über einen „YPrPb“ bzw. „Wide-YUV“ genannten Eingang, der den direkten Anschluss auch eines Progressive-Scan-Gerätes zulässt. Über einen eben solchen Ausgang können dann VGA-Monitore, LCD-Projektoren und Progressive-Scan-taugliche Fernsehgeräte angeschlossen werden.

Der integrierte TV-Tuner, der zusätzlich mögliche Anschluss von PC und weiteren Videogeräten, der Hi-Fi-Anlage und eines normalen Videomonitors, der das Bild des TV-Tuners wiedergibt, machen solch ein Gerät zum echten Mittelpunkt der Multimedia-Anlage.

Dieser Konverter tut mit den per Video- oder S-Video-Eingang eingespeisten Signalen genau das, was ein Progressive-Scan-DVD-Player macht – er erzeugt aus


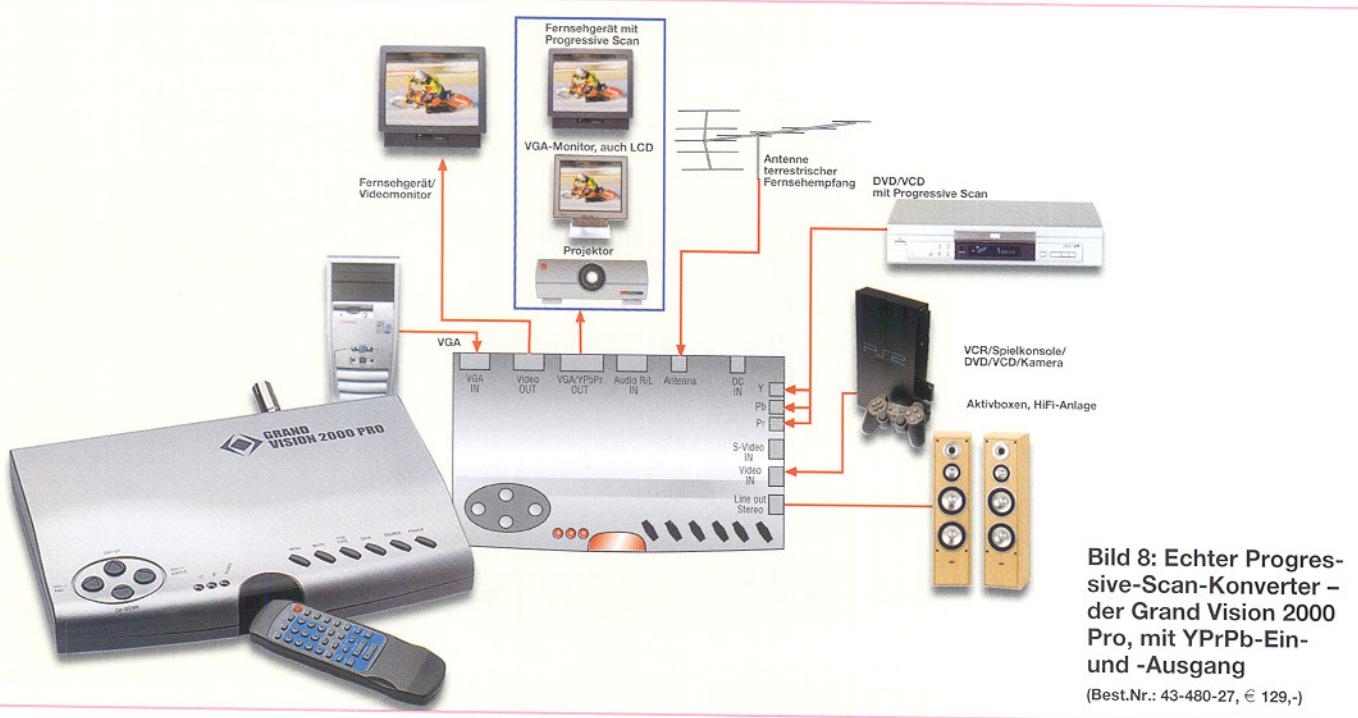


Bild 8: Echter Progressive-Scan-Konverter – der Grand Vision 2000 Pro, mit YPrPb-Ein- und -Ausgang

(Best.Nr.: 43-480-27, € 129,-)

Bild 9: Ganz einfach vom PC auf den TV-Bildschirm – VGA-to-TV-Konverter Grand Hand View

(Best.Nr.: 43-544-64, € 69,-)

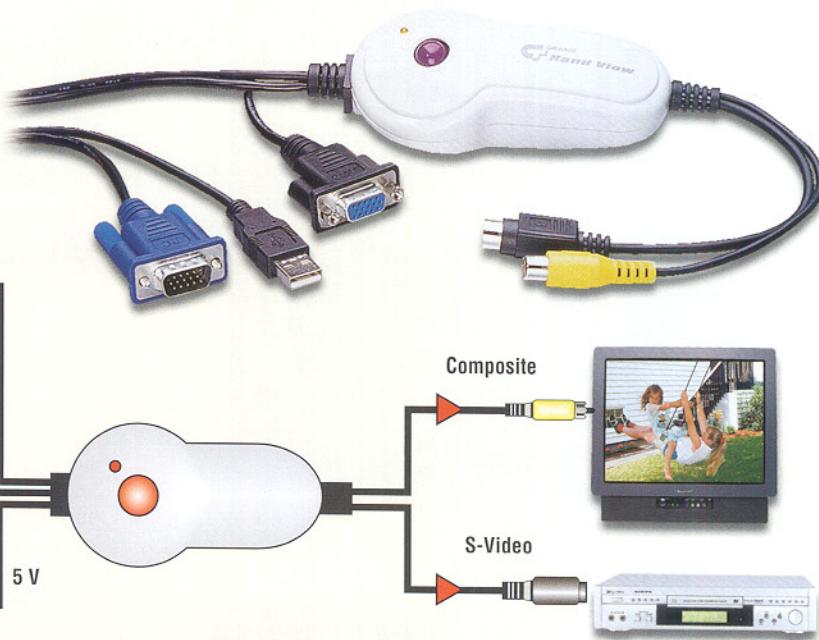

den Halbbildern ein Vollbild und gibt es über den VGA-Ausgang aus. Hier dürfen vor allem Videospielkonsolen-Besitzer durch das bessere Bild profitieren.

... und raus!

Lassen Sie uns abschließend eine weitere Kategorie der Videokonverter betrachten, nämlich die, die aus dem VGA-PC-Signal ein normgerechtes PAL- oder NTSC-Signal erzeugen, um dieses auf normalen Fernsehgeräten oder Videomonitoren darstellen zu können. Wie gesagt, befriedigen viele so genannte TV-Ausgänge an PC-Videokarten nicht die Qualitätsansprüche der Anwender, schließlich sind sie hier eher als Abfallprodukt mit installiert.

Externe Videokonverter arbeiten hier schon flexibler und zu großen Teilen auch in besserer Qualität. Sie ermöglichen z. B.

PC-Präsentationen vor größerem Publikum, die Dia-Show vom Computer oder das Spielen von PC-Spielen am großen Fernsehbildschirm.

Der „Grand Hand View“ (Abbildung 9) zeigt ihn samt Standard-Beschaltung) etwa lässt den gleichzeitigen Anschluss von PC- und Videomonitor zu und unterstützt VGA-Auflösungen von 640 x 480 bis 1280 x 1024 (PC) und 640 x 480 bis 832 x 624 (Mac) bei einer maximalen Vertikalfrequenz von 85 Hz (Mac 75 Hz). Er gibt das analoge Bild über Composite- oder S-Video-Anschlüsse aus und benötigt nicht einmal eine eigene Betriebsspannung, denn die kommt vom USB des PCs.

Noch ein wenig komfortabler kommt der „Ultimate XP“ (Abbildung 10) daher. Er verfügt über einen Zwischenspeicher, der dafür sorgt, dass selbst hohe VGA-Auflösungen flimmerfrei auf dem TV-Bildschirm wiedergegeben werden, Standbil-

der auf dem Bildschirm erzeugt und Bildausschnitte vergrößert werden können. Daneben sind Bildparameter wie Helligkeit, Sättigung usw. bequem von der IR-Fernbedienung aus einstellbar. Und schließlich kann man hier auch eine Skalierung des Bildes vornehmen, um es an das Wiedergabegerät anzupassen. Was dieses Gerät leistet, beweisen allein schon die mögliche maximale VGA-Auflösung von 1600 x 1200 Pixel und die hochqualitative Ausgabemöglichkeit als RGB-Signal. Auch dieser Konverter wird über den USB des Rechners mit Strom versorgt – sehr praktisch.

Bleibt abschließend zu resümieren, dass es eine ganze Reihe sehr komfortabler externer Konverter zu erschwinglichen Preisen gibt, die sich hervorragend als Bindeglied zwischen PC und A/V-Anlage eignen und damit weitere Einsatzmöglichkeiten des Computers eröffnen.

ELV

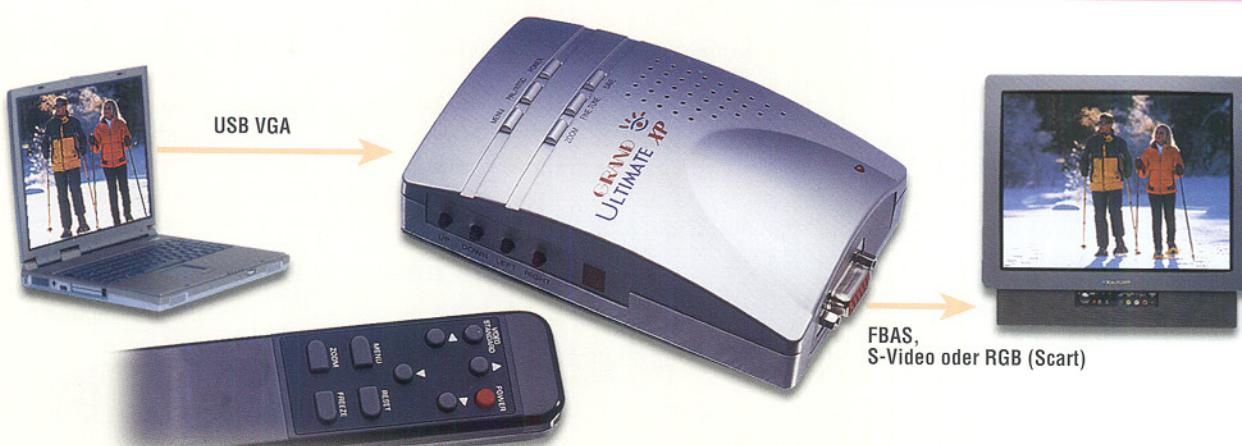


Bild 10: Flaggschiff der VGA-to-TV-Konverter mit Video-Speicher für flickerfreie Ausgabe, Standbild, Zoom und Bildskalierung – Ultimate XP (Best.Nr.: 43-453-92, € 99,-)



CO₂-Warner

Der CO₂-Warner dient zur Luftqualitäts-Überwachung in Innenräumen, wo der CO₂-Gehalt ein wichtiges Beurteilungskriterium ist.

Der Warner überwacht den CO₂-Gehalt und gibt akustisch und optisch Alarm, sobald der vorgegebene Grenzwert überschritten wird.

Allgemeines

Eine objektive Unterscheidung zwischen „guter Luft“ und „schlechter Luft“ ist ohne Hilfsmittel schwierig, da sich der Spürsinn des Menschen an eine langsame Verschlechterung der Raumluft gewöhnt.

Betrifft man hingegen von außen einen Raum mit schlechtem Raumklima, wird die Luft oft sofort als stickig empfunden.

Hauptsächlich verantwortlich für ein schlechtes Raumklima und somit stickige Luft ist der langsame Anstieg der Kohlendioxid(CO₂)-Konzentration.

Besonders wenn sich mehrere Personen in einem geschlossenen Raum aufhalten, kommt es recht schnell zu einem Anstieg

der CO₂-Konzentration, da jeder Mensch, je nach Tätigkeit zwischen ca. 20 und ca. 70 Liter CO₂ in der Stunde ausatmet.

In frischer Außenluft herrscht ständig eine CO₂-Grundkonzentration von ca. 350 ppm.

Die natürlichen oder vom Menschen

verursachten Schwankungen in der Außenluft sind recht gering und haben eine lange Zeitkonstante.

Der Kohlendioxid-Ausstoß ist für die langsame Klimaerwärmung verantwortlich, so dass dieses Gas auch als „Treibhausgas“ bezeichnet wird. Neben der Aus-

Technische Daten: CO₂-Warner

Alarmausgabe:	akustisch und optisch
Ansprechschwelle:	einstellbar: 600 ppm, 1200 ppm; 3000 ppm, 5000 ppm über Abgleichpegel
Abgleich:	automatisch und auf Tastendruck bei Frischluft
Anzeigen:	Abgleichmode, Alarm
Betriebsspannung:	7–20 V DC
Stromaufnahme:	ca. 150 mA
Abmessungen (B x H x L):	58 x 24 x 52 mm

atmung von Mensch und Tier sind vor allem Verbrennungsprozesse für den CO₂-Ausstoß verantwortlich. So werden von einer Ölheizung mehr als 1000 kg CO₂ im Jahr emittiert.

Während die CO₂-Außenluftkonzentration in der vorindustriellen Zeit noch bei ca. 260 ppm lag, ist heute in „reiner“ Außenluft eine Konzentration von ca. 350 ppm zu messen. Stadtluftwerte im Freien können durchaus Konzentrationen von 700 ppm und mehr aufweisen. Typische CO₂-Konzentrationen und die Auswirkungen auf den Menschen zeigt die Tabelle 1.

Die Einsparung von Brennstoff durch eine gezielte Frischluftzufuhr ist nicht nur ökonomisch, sondern kann auch erheblich zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes beitragen.

Um eine gezielte Frischluftzufuhr in Wohnräumen zu ermöglichen, benötigen automatische Lüftungssysteme und -steuerungen Messsysteme zur Luftqualitätsbeurteilung. Die CO₂-Konzentration ist mit modernen Sensoren zu erfassen und eines der wichtigsten Kriterien zur Beurteilung der Raumluftqualität.

Einer der führenden Hersteller auf dem Gebiet der Gassensoren ist die japanische Firma Figaro, die unter der Bezeichnung TGS 4161 einen Festelektrolyt-Sensor zur Messung der CO₂-Konzentration in der Umgebungsluft herstellt. Der Sensor erzeugt eine elektrische Spannung in Abhängigkeit von der umgebenden Gaskonzentration. Zur Messung wird dabei das Sensorspulelement mit Hilfe eines integrierten Heizelementes auf ca. 450 °C erhitzt und die Zellenspannung gemessen. Wichtig ist dabei ein sehr hoher Eingangswiderstand der Messschaltung (>1000 MΩ) und ein äußerst geringer Bias-Strom von <1 pA.

Da die natürliche CO₂-Konzentration von Frischluft bei ca. 350 ppm liegt, gilt dieser Wert als Bezugswert für die Messung. Die Grafik in Abbildung 1 zeigt die Empfindlichkeit des Sensors in Abhängigkeit von der CO₂-Konzentration, wobei auch hier die typische Umgebungskonzentration von 350 ppm als Bezugswert gilt. Wie zu sehen ist, besitzt der Sensor eine sehr geringe Querempfindlichkeit auf andere Gase.

Trotz der guten Messeigenschaften ist der Sensor aufgrund einer relativ hohen Drift aber nicht für genaue Absolutmessungen geeignet. In bestimmten Zeitabständen muss eine Nachkalibrierung erfolgen, indem die Ausgangsspannung bei „Frischluft“ ermittelt und als Referenz gespeichert wird. Diese Referenzwertmessung erfolgt beim CO₂-Warner automatisch, wobei davon ausgegangen wird, dass dem Sensor zumindest zeitweise innerhalb eines Messzeitraumes Frischluft (Außenluft) zugeführt wird. Da der Minimalwert

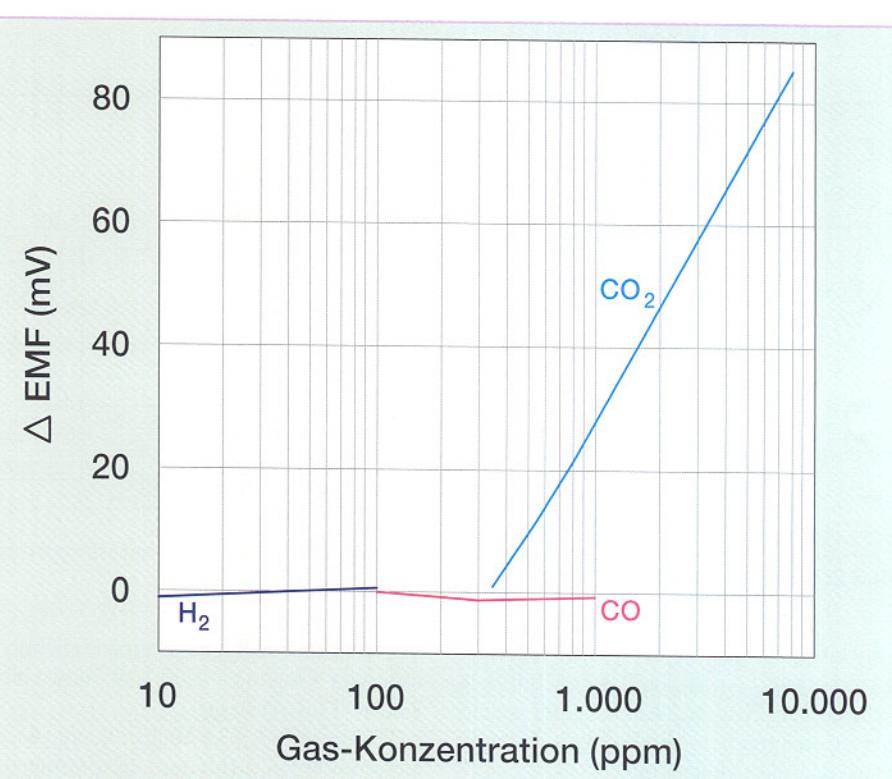


Bild 1: Empfindlichkeit des TGS 4161 in Abhängigkeit von der CO₂-Konzentration

innerhalb dieses Zeitraumes mindestens einer CO₂-Konzentration von 350 ppm entspricht, wird dieser Wert als Referenz abgespeichert. Grundsätzlich wird für die CO₂-Messung die Differenz zum abgespeicherten Referenzwert ausgewertet.

Bedienung

Die Bedienung des CO₂-Warners ist sehr einfach, da nur 1 Taster, 2 interne Codier-

brücken und 2 Leuchtdioden vorhanden sind.

Mit Hilfe der Codierbrücken wird die Ansprechempfindlichkeit in 4 Stufen entsprechend der Tabelle 2 zwischen ca. 600 ppm und 5000 ppm oberhalb des Referenzwertes eingestellt.

Neben der automatischen Referenzwertmessung und -speicherung kann auch jederzeit manuell ein Abgleich bei Frischluft durchgeführt werden. Dazu wird der Sen-

Tabelle 1:
Typische CO₂-Konzentrationen und die Auswirkungen auf den Menschen

260 ppm	Außenluft in vorindustrieller Zeit
350 ppm	typischer Wert für „reine Außenluft“ heute
700 ppm	typische Stadtluftwerte im Freien
1400 ppm	Stadtluftwerte in Wohnungen und Bürogebäuden
5000 ppm	maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK-Wert)
20.000 ppm	Kurzzeit-Maximalwert
40.000–50.000 ppm	Ausatmungsluft
80.000–100.000 ppm	tödliche Dosis bei längerer Einatmung
>100.000 ppm	tödliche Dosis bei kurzzeitiger Einatmung

Tabelle 2: Auswahl der Ansprechempfindlichkeit oberhalb des gespeicherten Referenzwertes

Schwelle	JP 1	JP 2	CO ₂ -Konzentration über Referenzwert
1	offen	offen	600 ppm
2	geschlossen	offen	1200 ppm
3	offen	geschlossen	3000 ppm
4	geschlossen	geschlossen	5000 ppm

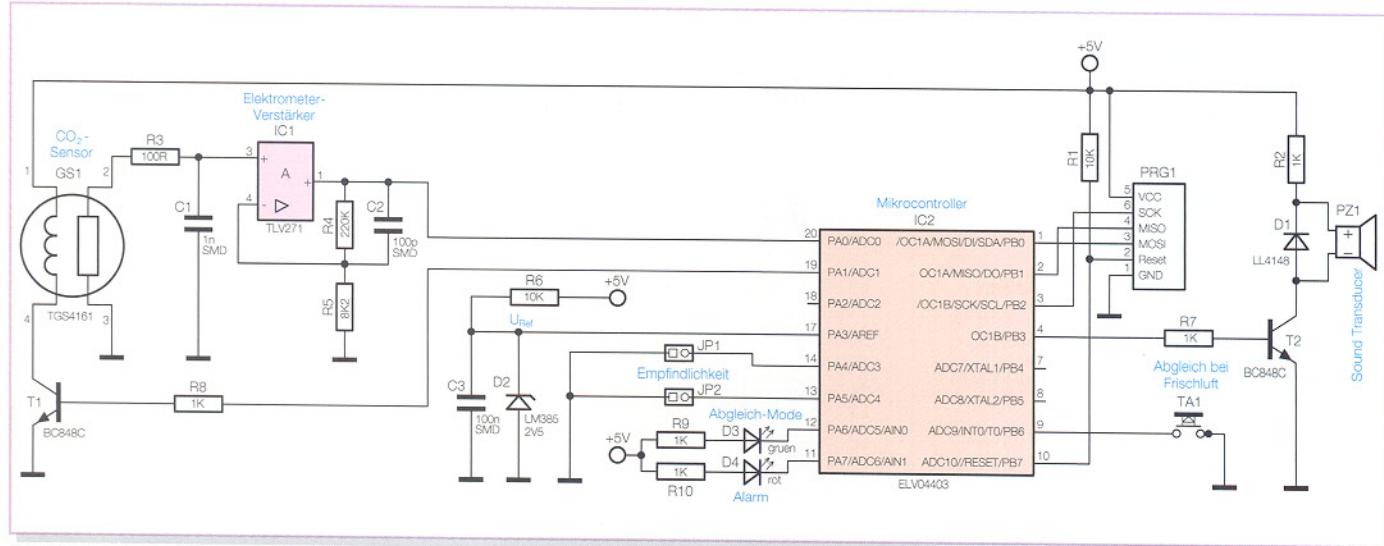


Bild 2: Schaltung des CO₂-Warners

sor Frischluft ausgesetzt und die Abgleich-taste betätigt. Nach der Tastenbetätigung erfolgt zunächst die Anzeige der selektierten Ansprechempfindlichkeit. Je nachdem, wie die Codierbrücken gesetzt sind, werden zwischen 1 und 4 Blinkimpulse (Schwelle 1–4) ausgegeben. Während der Referenzwerterfassung leuchtet die grüne Abgleich-LED und erlischt erst, wenn der Messwert im prozessorinternen EEPROM abgespeichert wurde.

Sobald die gemessene CO₂-Konzentration den eingestellten Grenzwert überschreitet, erfolgt dann die optische (rote LED) und akustische Alarmierung.

Schaltung

Für die Signalauswertung des Sensors ist es wichtig, dass die Zellenspannung des Sensors so hochohmig wie möglich abgegriffen wird. Laut Sensor-Datenblatt muss der Eingangswiderstand der Messschaltung mindestens 1000 MΩ betragen, und der Bias-Strom darf nicht mehr als 1 pA betragen. Eine zu niederohmige Sensorankopplung würde zur Messwertverfälschung führen und die Lebensdauer des Sensors erheblich verringern.

Der in unserer Schaltung (Abbildung 2) eingesetzte Operationsverstärker des Typs TLV 271 wird als Elektrometerverstärker

betrieben und verfügt über einen sehr hochohmigen Eingang (1000 GΩ) und einen Rail-to-Rail-Ausgang.

Während R 3, C 1 hochfrequente Stör-einkopplungen verhindern, bestimmen die Widerstände R 4 und R 5 die Verstärkung der Schaltung (ca. 28fach). Die Ausgangsspannung des Messverstärkers wird direkt auf den AD-Wandler-Eingang des Mikrocontrollers (IC 2) geführt.

Wie bereits erwähnt, benötigt das Sensorslement zum Betrieb eine Heizung. Das im Sensorgehäuse integrierte Heizelement steht an Pin 1 und Pin 4 zur Verfügung und wird über den Transistor T 1 mit 5 V versorgt. Die Steuerung des Transistors erfolgt wiederum direkt vom Mikrocontroller (Port PA 1).

Eine Referenzspannung von 2,5 V wird mit Hilfe der Referenzdiode D 2 erzeugt und an Port PA 3 des Controllers angelegt. Der Kondensator C 3 dient dabei zur Störunterdrückung.

Die Bedienelemente, bestehend aus den beiden Codierbrücken JP 1 und JP 2 sowie dem Abgleichtaster TA 1, sind direkt mit den entsprechenden Prozessorsports verbunden. Da der Controller über interne Pull-ups verfügt, ist keine weitere Beschaltung erforderlich.

Bei Überschreiten der Ansprechschwelle (Alarm) wird an Port PB 3 ein 2-kHz-

Signal ausgegeben und mit diesem Signal über R 7 der Transistor T 2 gesteuert. Im Kollektorzweig des Transistors befindet sich wiederum der Sound-Transducer PZ 1 zur akustischen Alarmausgabe.

Die Leuchtdioden D 3 (Abgleich) und D 4 (Alarm) sind direkt mit PA 6 und PA 7 des Mikrocontrollers verbunden und werden über R 9 und R 10 mit Spannung versorgt.

Die recht einfache Spannungsversorgung des CO₂-Warners ist in Abbildung 3 dargestellt, wobei zum Betrieb ein unstabilisiertes Steckernetzteil dienen kann. Von BU 1 gelangt die unstabilisierte Spannung dann über die Verpolungsschutzdiode D 5 auf den Pufferelko C 4 und direkt auf den Eingang des Spannungsreglers IC 3. Am Ausgang stehen dann stabilisierte 5 V zur Verfügung. Der Elko C 7 verhindert Schwingneigungen am Ausgang des Reglers, und die Kondensatoren C 5, C 6 und C 8 bis C 10 dienen zur hochfrequenten Störunterdrückung. Für den im Mikrocontroller integrierten AD-Wandler erfolgt eine zusätzliche Siebung der Versorgungsspannung mit L 1, C 11 und C 12.

Nachbau

Der CO₂-Warner besteht zwar nur aus wenigen Bauelementen, jedoch erfordert

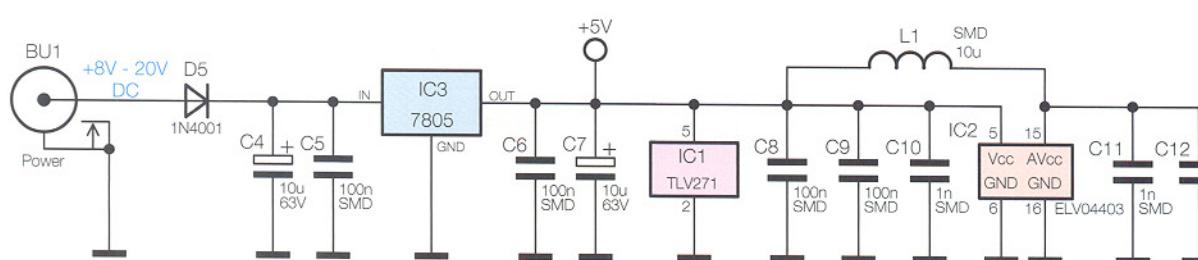


Bild 3: Spannungsversorgung des CO₂-Warners

der praktische Aufbau aufgrund der teilweise winzigen SMD-Bauteile und des geringen Pin-Abstandes beim Mikrocontroller sowie beim Operationsverstärker entsprechende Löterfahrung. Ohne einen Lötkolben mit sehr feiner Lötpitze, dünnes SMD-Lötzinn und eine Lupenleuchte oder Lupe ist das kaum zu bewerkstelligen.

Wir beginnen die Bestückung mit dem Mikrocontroller, dessen Polarität durch eine Punktmarkierung an Pin 1 gekennzeichnet ist. Zuerst wird, vorzugsweise an einer Gehäuseecke, ein Lötpad der Leiterplatte vorverzinnt, das Bauteil mit einer Pinzette exakt positioniert und vorsichtig am vorverzинnten Lötpad angeleitet. Das vollständige Verlöten erfolgt, wenn alle Anschlusspins auf den zugehörigen Lötpads aufliegen. Versehentlich zwischen die Anschlusspins laufendes Lötzinn ist relativ einfach mit Entlötsauglitze zu entfernen.

Im nächsten Arbeitsschritt wird dann der Operationsverstärker IC 1 in der gleichen Weise verarbeitet. Hier ist die Pin 1 zugeordnete Gehäuseseite leicht an den 3 Anschlusspins zu erkennen, während die gegenüberliegende Gehäuseseite nur 2 Anschlusspins besitzt.

Danach werden der SMD-Transistor (T1) und die SMD-Diode (D1) aufgelötet. Die SMD-Diode ist an der Katodenseite (Pfeilspitze) durch einen Ring gekennzeichnet.

Weiter geht es danach mit der Bestückung der SMD-Widerstände, deren Widerstandswert direkt auf dem Gehäuse aufgedruckt ist. Grundsätzlich gibt dabei die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen an.

Vorsicht ist geboten bei den SMD-Kondensatoren, da diese Bauteile nicht gekennzeichnet sind. Es empfiehlt sich, die Bauteile erst direkt vor der Verarbeitung aus der Verpackung zu nehmen.

Nach Auflöten der SMD-Spule L1 sind alle Komponenten an der Platinenunterseite bestückt.

An der Platinenoberseite sind zuerst die Drahtbrücken, dann der Spannungsregler IC 3 zu bestücken. Dieser wird in liegender Position mit einer Schraube M3 x 8 mm, Zahnscheibe und Mutter auf die Platine geschraubt. Erst danach sind die Anschlüsse an der Platinenunterseite zu verlöten. Wie auch bei allen anderen, nachfolgend zu bestückenden Bauteilen sind die an der Platinenunterseite überstehenden Drahtenden direkt oberhalb der Lötstellen abzuschneiden.

Die Spannungsreferenz D 2 ist so tief wie möglich, und die beiden Leuchtdioden sind mit 16 mm Abstand von der LED-Spitze bis zur Platinenoberfläche einzulöten. Bei den Leuchtdioden ist die korrekte Polarität an dem längeren Anodenanschluss zu erkennen.

Beim Einbau des Sound-Transducers PZ 1 und der beiden Elkos ist ebenfalls die korrekte Polarität zu beachten.

Besonders wichtig ist die korrekte Pola-

Stückliste: CO₂-Warner

Widerstände:

100 Ω /SMD	R3
1 k Ω /SMD	R2, R7–R10
8,2 k Ω /SMD	R5
10 k Ω /SMD	R1, R6
220 k Ω /SMD	R4

Kondensatoren:





100 pF/SMD	C2
1 nF/SMD	C1, C10, C11
100 nF/SMD	C3, C5, C6, C8, C9, C12
10 μ F/63 V	C4, C7

Halbleiter:

TLV271/SMD	IC1
ELV04403/SMD	IC2
7805	IC3
BC848C	T1, T2
LL4148	D1
LM385-2,5 V	D2
1N4001	D5
LED, 3 mm, grün	D3
LED, 3 mm, rot	D4

Sonstiges:

SMD-Induktivität, 10 μ H	L1
CO ₂ -Gassensor TGS 4161, print	GS1
Hohlsteckerbuchse, 2,1 mm, print	BU1
Sound-Transducer, 3 V, print	PZ1
Mini-Drucktaster, B3F-4050, 1 x ein	TA1
Tastknopf, 18 mm	TA1
Stiftleiste, 1 x 2-polig, gerade	JP1, JP2
2 Jumper	JP1, JP2
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 8 mm	
1 Mutter, M3	
1 Fächerscheibe, M3	
1 Profilgehäuse, komplett, bearbeitet und bedruckt	
1 Typenschild-Aufkleber CO ₂ -300, transparent	
14 cm Schaltdraht, blank, versilbert	

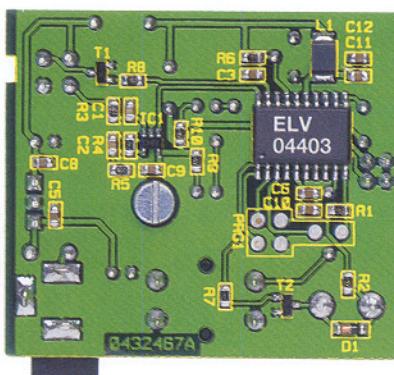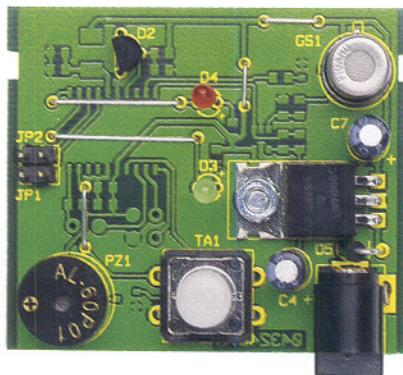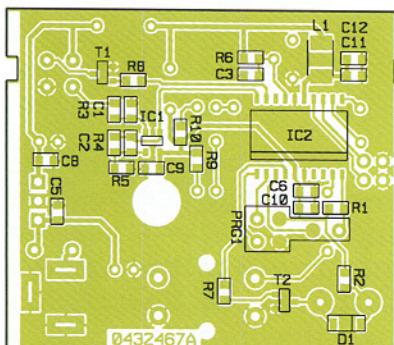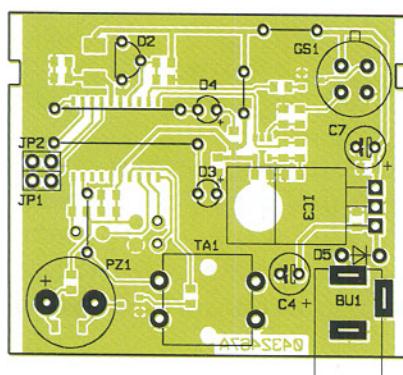

Ansicht der fertig bestückten Platine mit zugehörigem Bestückungsplan, links von der Bestückungsseite für konventionelle Bauteile, rechts von der SMD-Seite

rität beim hochwertigen Sensor. Das Gehäuse-Metallfänchen muss exakt mit dem entsprechenden Symbol im Bestückungsdruck übereinstimmen.

Jetzt bleiben nur noch der Taster TA 1 und die beiden Stiftleisten zur Aufnahme der Codierstecker JP 1 und JP 2 sowie die Niederspannungsbuchse BU 1 einzulöten. Beim Verlöten ist darauf zu achten, dass diese Bauteile plan auf der Platinenoberfläche aufliegen.

Nach Einsetzen der Platine in das dafür vorgesehene Schiebegehäuse sind die Aufbauarbeiten beendet und der CO₂-Warner ist einsatzbereit.

ELV



Navigation im Westentaschenformat

Navigation im Auto ist fast schon ein „alter Hut“. Aber spätestens nach dem Verlassen des Fahrzeugs ist man wieder auf sich gestellt. Der Bummel durch die fremde Stadt, das Wiederfinden des Autos, die Wanderung durch Wald und Flur und vieles mehr wird durch den iQue 3600, eine handliche Kombination aus PDA und GPS-Receiver, unterstützt. Für Geocaching, die moderne Form der Schatzsuche, ist ein solches Gerät die technische Voraussetzung.

iQue 3600 – PDA mit integriertem GPS

Die satellitengestützte GPS-Navigation (GPS: Global Positioning System) im Auto hat sich fast schon als Standard etabliert – zumindest im gehobenen Preissegment. Die Preise für fahrzeugintegrierte Navigationssysteme sind inzwischen so weit gefallen, dass sie für jedermann erschwinglich sind. Selten ist eine Neuerung auf eine derart breite Akzeptanz gestoßen. Es fasziniert, wie man auf wenige Meter genau per Sprachausgabe und Display an ein Ziel

herangeführt wird, auch wenn es Hunderte von Kilometern entfernt ist. Das zeitraubende Studium von Karten vor und während der Fahrt entfällt. Eingabe der Zieladresse, und schon kann es losgehen.

Leider war bisher mit dem Verlassen des fahrbaren Untersatzes Schluss mit dem elektronischen Pfadfinden. Dabei besteht gerade dann oft die Notwendigkeit für eine weitere Assistenz. Schließlich kann man häufig genug nicht vollständig bis zu seinem Ziel fahren. Man denke an Innenstadtbereiche, die für den Autoverkehr gesperrt sind. Freilich gibt es kleine Navigationsgeräte im Handheldformat, doch ist deren

Konzept nicht geeignet, um nahtlos die fehlende Distanz zu Fuß geleitet zu werden. Fahrzeugintegrierte und Handheld-Navisystem verwenden unterschiedliches Kartenmaterial, haben andere Bedienungskonzepte und müssen getrennt voneinander programmiert werden. Ein Aufwand, der erklärt, warum die Navigation für Fußgänger sich bis jetzt noch nicht durchgesetzt hat. Dabei gibt es so viele ausgesprochen nützliche Anwendungen. Durch Setzen einer „Wegmarke“ (waypoint) am Abstellort des Autos wird dessen Wiederfinden kinderleicht. Oder wie wäre es mit einer Sightseeingtour auf Schusters Rap-

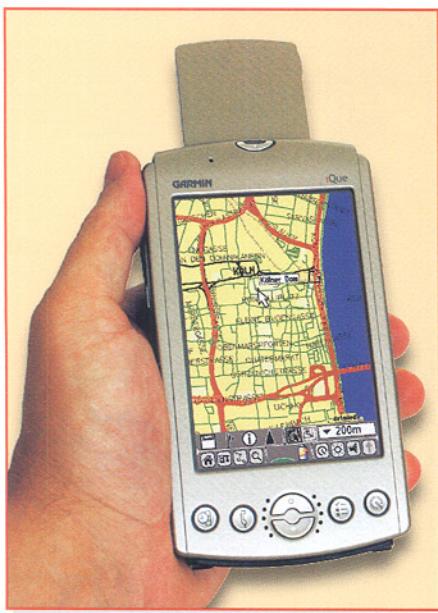


Bild 1: iQue 3600 mit ausgeklappter Patchantenne

pen durch eine unbekannte Stadt – zu Museen, Geschäften, Restaurants und Sehenswürdigkeiten? Natürlich sind für die Navigation aus der Hand für Fußgänger zugeschnittene Routenvorschläge erforderlich, die sich von denen für Pkw und Lkw unterscheiden.

Ein Traum wird wahr

Mit dem iQue 3600 hat der amerikanische Navigationsspezialist Garmin eine Kombination von PDA und GPS-System auf den Markt gebracht, die einen bisher nicht bekannten Nutzen bietet. Es besticht, was da an Technik in ein stabiles silberfarbenes Kunststoffgehäuse von gerade mal 7,2 x 12,7 x 2 cm mit 188 g Gewicht gepackt wurde (Abbildung 1).

Personal Digital Assistant ...

Da ist einmal der PDA mit Palm-Betriebssystem OS 5. Dieses belegt ca. 8 MB des integrierten 32-MB-Speichers. Durch ein SD/MMC-Modul kann zurzeit bis zu 1024 MB weiterer Speicher hinzugefügt werden. Palm-üblich ist vom Terminkalender über die Adressdatenbank bis zum



Bild 2: Mit dem Program Launcher hat man alle iQue-Programme im Zugriff

wissenschaftlichen Rechner alles dabei. Der Datenabgleich mit dem am weitesten verbreiteten Microsoft Outlook (Terminkalender, E-Mails, Aufgabenliste, Notizen usw.) funktioniert problemlos (Abbildung 2). Das mit 200 MHz schlagende Prozessorherz, ein Motorola DragonBall, hat mehr als genug Rechenleistung, um alle PDA-Funktionen ohne störende Verzögerung auszuführen. Das kristallklare, leuchtend helle Display gehört ebenfalls zum Feinsten, was der Markt heute bietet, und das im wahrsten Sinne des Wortes: Sage und schreibe 320 x 480 Pixel in 65.536 Farben auf einem 54x81-mm-Bildschirm. 35 Pixel/mm², das ist viel mehr, als der beste TFT-Bildschirm für den PC zu bieten hat. Ein Voice-Recorder als Diktiergerät und ein hochwertiger MP3-Player, der dank multitaskingfähigem Betriebssystem auch neben der Arbeit zu nutzen ist, runden das PDA-Leistungspaket ab.

... und Navigationssystem als Einheit.

Nun zum GPS-Navigator. Sein Leistungsumfang ist weitaus größer als bei vielen fest eingebauten Systemen. Die Satellitennavigation wird einfach durch Ausklappen einer Patchantenne aus der Gerätetrückseite gestartet. Nach kurzer Akquisitionszeit (typ. 45 Sek. aus dem Kaltstart heraus) signalisiert ein kleines Icon in der Taskleiste am unteren Rand des Displays, dass der 12-Kanal-Empfänger betriebsbereit ist. Selbstredend muss dazu eine Sichtverbindung zu einem ausreichend großen Teil des Himmels bestehen. Die mitgelieferte Kartensoftware umfasst Deutschland, Frankreich, Spanien, Finnland, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Irland, Italien. Ganz Deutschland und die angrenzenden Bereiche von Frankreich, Österreich und der Schweiz finden bequem auf einer 512-MB-SD-Card Platz, es bleiben noch ca. 80 MB frei für weitere Anwendungen wie Fotos, Musik usw. Mit den Kartendaten, die Speicher sparend abschnittsweise in Form von „Kacheln“ geladen werden können, kommen auch Feindaten bis in Wohn-, Industrie- und Nebenstraßen und viele Informationen über Hotels, Restaurants, Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze, Sehenswürdigkeiten und Einkaufsmöglichkeiten. Die Eingabe des Ziels kann über Adresse oder Karte erfolgen. Der Fahrer wird durch Ansagen und Bildschirmeinblendungen von Abbiegesituationen (turn previews) angenehm und meistens absolut korrekt dirigiert. Eine Vielzahl hochintelligenter Tools mit der Vorsilbe Que hilft, die Komplexität des Gerätes zu beherrschen: Find, Map, Tracks, Turns, GPS, Routes, Voice, Audio. Besonders einfach ist die Navigation zu Zielen, die in

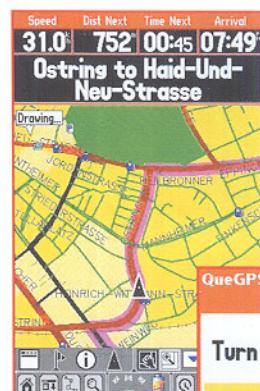


Bild 3: Routenvorschlag durch die Karlsruher Innenstadt



Bild 4: Auch das Abbiegen im Kreisverkehr wird korrekt vorgeschlagen.

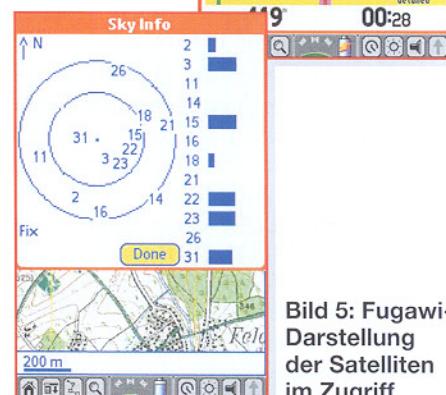


Bild 5: Fugawi-Darstellung der Satelliten im Zugriff

der Adressdatenbank schon vorhanden sind. Adresse raussuchen, auf „route to“ drücken, und ab geht's. Der Kartenbildschirm zeigt alles Wichtige klar und unmissverständlich: Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Entfernung und Zeit bis zur nächsten Abbiegung, voraussichtliche Ankunftszeit usw., der Trip-Computer zeigt die zurückgelegte Wegstrecke an, die dafür benötigte Zeit in Fahrt und in Ruhe, die Durchschnittsgeschwindigkeit usw., die GPS-Info die ausgewerteten Satelliten, die hochgenauen Positionsdaten, Zeit und Datum, die Höhe, den Genauigkeitsradius, die Geschwindigkeit und einen Kompass (Abbildungen 3, 4 und 5).

Die Installation im Auto ist denkbar einfach. Eine verstellbare Halterung auf einem an der Unterseite rutschfest beschichteten und mit Bleischrot beschwerten Säckchen (bean bag) wird einfach auf das staubfreie Armaturenbrett gelegt. Sie nimmt den iQue mechanisch und elektrisch auf. Ein Stecker, in den ein kleiner Lautsprecher für die deutliche Sprachausgabe integriert ist, wird in die Zigarettenanzünderbuchse gesteckt, und schon kann es losgehen.

Der neue Freizeitspaß

Es war schon immer so: Neue technische Entwicklungen haben auch neue Möglichkeiten damit verbundener Freizeitgestal-



Bild 6: Wanderspaß mit GPS

tungen mit sich gebracht. Der iQue 3600 und die in den nächsten Monaten auf dem Markt zu erwartenden funktionsähnlichen Geräte öffnen die Tür zu faszinierenden Hobbys, die technischen Anspruch mit Freude an der Natur auf einzigartige Weise verbinden. Vor Suchtgefahr sei gewarnt!

Für Wanderer besonders interessant ist die Möglichkeit, auf den iQue beliebige Karten zu laden und innerhalb dieser zu navigieren (Abbildung 6). Dabei ist auch die Aufzeichnung der zurückgelegten Wegstrecke (track) möglich (Abbildung 7). Dazu braucht es zweierlei: eine Software (Fugawi GPS Kartensoftware) und eine Karte auf CD (z. B. die topographische Karte des Landesvermessungsamts Baden-Württemberg „Auf Tour in Baden-Württemberg“, 3 CDs, 1:50.000) oder auf Papier. Der CD lassen sich die gewünschten Kartenausschnitte elektronisch (leider nur über die Zwischenablage des PCs) entnehmen, die Papierkarte wird eingescannt. Beide Ergebnisse müssen kalibriert werden. Vor dem Übertragen der Karte vom PC auf den iQue kann man noch beliebige Einträge hinzufügen. Das klingt alles recht einfach, in der Praxis musste der Autor aber so manchen Schweißtropfen vergießen. Software updaten, mit einem Hand-

buch und einer Online-Hilfe rumschlagen, die wohl von Experten für Experten geschrieben wurden, Kartendaten, die sich nicht ohne weiteres übertragen lassen, etwas über Kartendatum und -projektion lernen, geeignete Hilfssoftware finden und manches mehr. Mit etwas Geduld und Beharrlichkeit sowie mit der kompetenten Unterstützung durch den Softwarehersteller und den Lieferanten des Kartenmaterials wurden alle Hürden genommen.

Karten für den iQue

Vektorkarten: Mit dem wenigsten Aufwand sind vektorisierte Karten verbunden. Sie verbinden Detailreichtum, Präzision und geringe Speicheransprüche. Am Beispiel der topographischen Karte Topo Deutschland (Süd) der GPS-GmbH soll gezeigt werden, wie's geht. Nach der Installation der Karte auf dem PC, steht diese in Form von Abschnitten (Kacheln) zur Verfügung (Abbildung 8). Man wählt durch Anklicken die interessierenden Kacheln aus. Nach einer längeren, rechenintensiven Aufbereitung zu einem Datenfile lädt man diesen über den USB auf den iQue, der dazu in seine Dockingstation (cradle) eingesetzt sein muss. Der erforderliche HotSync-Vorgang ist Palm-typisch und gut dokumentiert, so dass er hier nicht näher beschrieben sein soll. Wenn bereits Straßenkartenkacheln (z. B. eine Auswahl aus der mitgelieferten European City Select v5) auf der SD-Card des iQue gespeichert sind, muss man die zusätzlichen topographischen Kartendaten in den internen Speicher übertragen. Auch die Anschaffung einer weiteren SD-Speicherkarte für diese zusätzlichen Kartendaten ist zu erwägen.

Auf dem iQue wird das übertragene Kartenmaterial über „Options→Preferences→General→Detailed Maps→Preferences→Options→Enable Topo Deutsch-

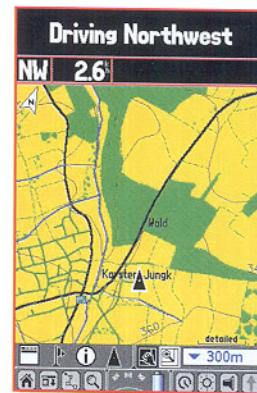


Bild 9: So sieht ein Kartenabschnitt der Karte Topo Deutschland (Süd) aus.

land (Süd)→Done“ gewählt. Nach Wahl des Maßstabs und des Detaillierungsgrads sieht man bei aktiviertem GPS seinen Standort in der Karte fortlaufend markiert (Abbildung 9).

Beliebige Karten: Anspruchsvoller ist es, beliebige Karten für die Verwendung mit dem iQue aufzubereiten. Dabei sind eventuelle Urheberrechte zu beachten! Als Quelle können Karten der Landesvermessungsämter auf Papier oder CD, andere gescannte oder elektronisch fotografierte oder selbst erstellte Karten dienen. Sie bilden den grafischen Hintergrund, über den der iQue die momentane Position, die zurückgelegte Wegstrecke (track), vorher eingezeichnete Wandertouren und -ziele und Ähnliches legt. Damit dies auch maßstabsgerecht erfolgt, muss die Karte zuvor kalibriert werden.

Die unkalibrierte Grundkarte ist von der CD des Landesvermessungsamtes Baden-Württemberg nur als Screenshot über die Zwischenablage von Windows abzunehmen. Für ein kleinflächiges Wandergebiet mag das genügen, bei größeren muss man für eine ausreichende Detailauflösung einzelne Teilkarten „zusammennähen“ (stitching). Mit pixelgenauer Präzision erledigt dies z. B. die Software PanaVue Image Assembler Vers. 2.12a auf einfache Wei-



Bild 7: Spur (track) einer von Fugawi aufgezeichneten Fahrt

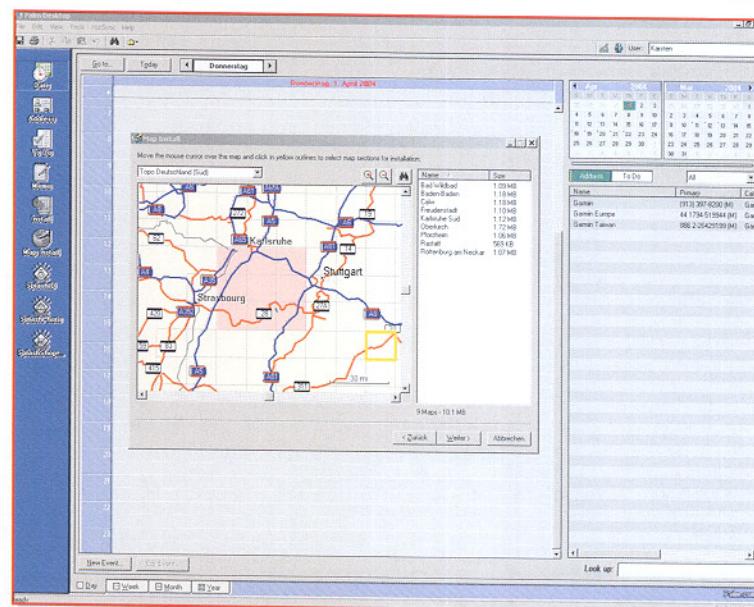


Bild 8: Installation von Kartenkacheln mit Map Install

se. Die leicht überlappendenden Teilkarten werden dafür in der richtigen Reihenfolge auf dem Bildschirm angegeben und automatisch von der Software im Überlappungsbereich analysiert und zu einem einzigen TIFF- oder JPG-File zusammengefügt. Wenn man mit der Passgenauigkeit nicht zufrieden ist, kann man auch manuell Passmarken in den Teilkarten setzen, an denen sich PanaVue orientiert, um ein hochpräzises „Nähergebnis“ abzuliefern. Das „gestichete“ Bild wird am besten im TIFF-Format (Tagged Image File Format) abgespeichert (Abbildung 10).

Mit der GPS-Karten-Software des amerikanischen Herstellers Fugawi (Vertrieb über GPS GmbH, Gräfelfing) wird nun die Kartendatei kalibriert. Dazu wird mit „Datei→Karte kalibrieren“ das Fenster „Karte kalibrieren“ geöffnet und der Name der zu kalibrierenden Datei angegeben. Als Projektionsart wählt man Gauß-Krüger, als Bezugssystem (auch Kartendatum genannt) Potsdam (Germany) und als Maßstab 1:50.000. Im daraufhin erscheinenden Fenster „Projektionsparameter“ wird im dargestellten Fall Zone 3 ($7^{\circ}30'$ bis $10^{\circ}30'$ östliche Länge) angegeben. Nun sind 3 möglichst weit auseinander liegende Punkte auf der Karte mit ihren exakten Koordinaten zu versehen. Ein Lupenwerkzeug ermöglicht dies pixelgenau. Sehr gut eignen sich die Schnittpunkte von Gitternetzlinien, wenn deren Koordinaten am Kartenrand abzulesen sind. Alle notwendigen Kalibrierschritte werden in der richtigen Reihenfolge abgefragt, was die Durchführung sehr vereinfacht (Abbildung 11). Sind in der Karte keine Koordinaten abzulesen, muss man sich die Koordinaten der drei erwähnten Kartenpunkte anderweitig beschaffen. Im schlimmsten Fall, indem man die drei Punkte in der Natur anfährt und die Koordinaten von dem iQue abliest. Mit „Bearbeiten→Auswahl zu PDA exportieren...“ wird eine Datei erzeugt, die der

Bild 11:
Kalibrieren
einer Karte



nächste Hot-Sync-Vorgang auf den iQue überträgt. Wird hier Fugawi gestartet und sind wenigstens 3 der GPS-Satelliten empfangbar, erscheint der eigene Standort auf dem iQue-Bildschirm (Abbildung 12). Für die Kartendarstellung stehen drei Zoomstufen zur Verfügung.

Das „Stitchen“ von Teilkarten ist übrigens nicht zwingend. Wenn man die überlappenden Teilkarten unabhängig voneinander kalibriert und auf den iQue überträgt, wählt Fugawi automatisch die Karte, in deren Bereich man sich befindet. Dabei fehlt natürlich der Überblick über das von den Teilkarten insgesamt abgedeckte Gebiet.

Die Teilkarten sind auch durch Scannen oder Abfotografieren von Papierkarten zu gewinnen. Beim Fotografieren entstehen objektivtypische Linsenverzerrungen, die PanaVue beim Zusammennähen weitgehend ausgleichen kann. Weil die Karten ja nichts anderes sind als kalibrierte Bilddateien, über die Fugawi den Positionscursor, eine Spur der zurückgelegten Wegstrecke oder vorher eingegebene Wegpunktinfor-

mationen legt, kann man ebenso selbst gezeichnete Lagepläne oder Luftaufnahmen verwenden, um darin zu navigieren. Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.



Bild 12:
Positions-
cursor in der
kalibrierten
Karte und
GPS Info von
Fugawi

Geocaching: moderne Schatzsuche

Die einfache Möglichkeit zur Positionsbestimmung „aus der Hand“ mit wenigen Metern Genauigkeit ließ in Amerika die Idee der Schatzsuche für jedermann – das Geocaching – aufkommen.

Auf der offiziellen deutschen Website der Geocacher www.geocaching.de wird Geocaching so beschrieben: „Geocaching lässt sich am besten als eine Art moderner Schnitzeljagd beschreiben. Kurz und generalisiert gefasst: Es gibt Leute, die verstecken irgendwo Dosen voller kleiner netter Dinge sowie ein Logbuch. Und veröffentlichen das Versteck in Form von Koordinaten im Internet. Dies lesen andere, merken sich die Koordinaten und nutzen ihr GPS-Gerät, um die Schätze zu finden. Dann wird eine Kleinigkeit aus dem Inhalt ausgetauscht und der Besuch geloggt und die Dose wieder an derselben Stelle versteckt – für den Nächsten ...“

So weit zu den Grundregeln. Natürlich

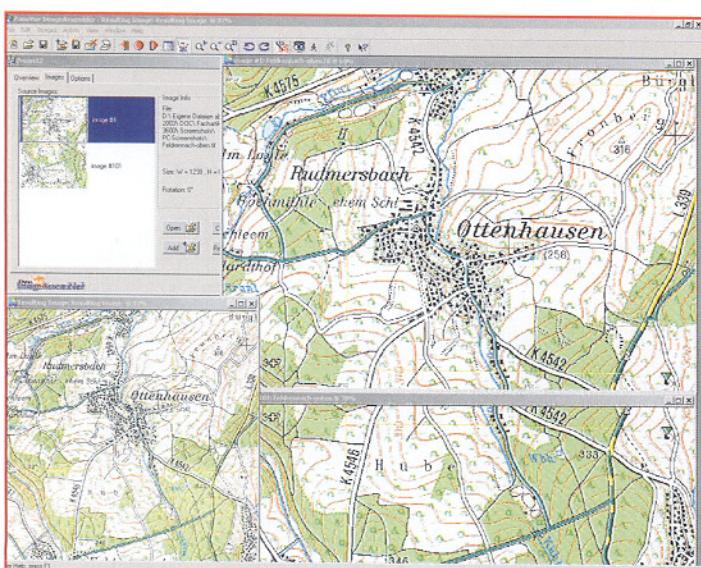


Bild 10:
„Stitching“ von
zwei Teilkarten
mit Passmarken
(gelbes Kreuz
und grünes
Dreieck)



steckt viel mehr dahinter. Beispielsweise gibt es unterschiedlichste Cache-Arten, vom einfachen Cache, bei dem man praktisch fast mit dem Auto vorfahren kann, über Caches, die nur mit speziellem Equipment erreichbar sind (z. B. mit Bergsteiger- oder Schnorchelausrüstung) bis hin zu Rätselcaches, die vor Ort oder sogar schon im Vorfeld Recherche und Knobelei erfordern.

Aber eine Gemeinsamkeit gibt es immer: Der mit dem Geocaching verbundene Spaß. Spaß daran, unterwegs zu sein, draußen zu sein. Spaß an der Suche und der Knobelei. Spaß an der Herausforderung. Und Spaß am Austausch mit anderen Geocachern – über die Logbucheinträge, über die einschlägigen Websites oder Foren oder auch bei Treffen, so genannten Event-Caches.

Die Faszination Geocaching ist schwierig auf den Punkt zu bringen, denn so unterschiedlich wie die Cache-Arten, so

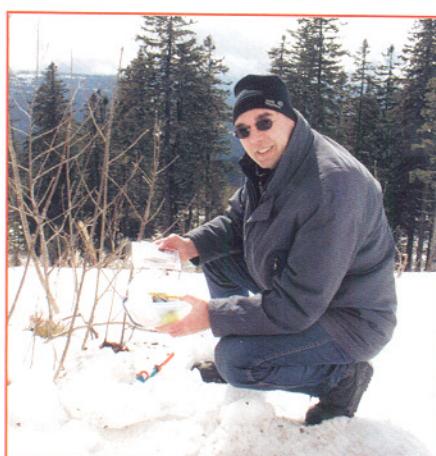


Bild 14: „Noxfraese“ vor seinem Hornisgrinde-Cache

Bild 13:
www.noxfraese.de:
Geocaching im Schwarzwald

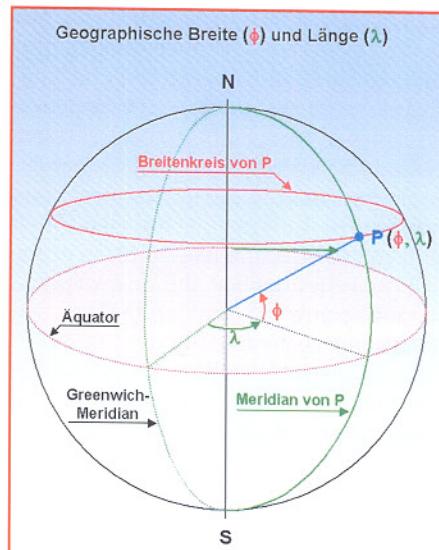


Bild 15: Polarkoordinatendarstellung eines Punktes auf der Kugeloberfläche

zu bringen, wird staunen. Nach der ersten spannenden Schatzsuche sind sie nicht mehr zu bremsen. Geocaching ist eben die beste Alternative!

Erfahrungen mit dem iQue: Der iQue3600 ist ein Schönwettergerät. Für den Betrieb außerhalb des Autos und erst recht beim Geocachen könnte er robuster sein. Eine integrierte Antenne, Schutz vor Feuchtigkeit und längere Akkustandzeiten wären schön. Uneingeschränkten Spaß macht dagegen die intelligente Kombination von PDA und GPS. Kräftig Strom sparen lässt sich bei hellem Licht. Dann kann man die Hintergrundbeleuchtung des transflektiven Displays abschalten. Es produziert bei durchfallendem Licht (transmissiv) und bei auffallendem Licht (reflektiv) gleichermaßen schöne Bilder. Wer den Schwerpunkt auf das Geocaching legt, ist mit dem GPSMAP 60C von Garmin sicher besser

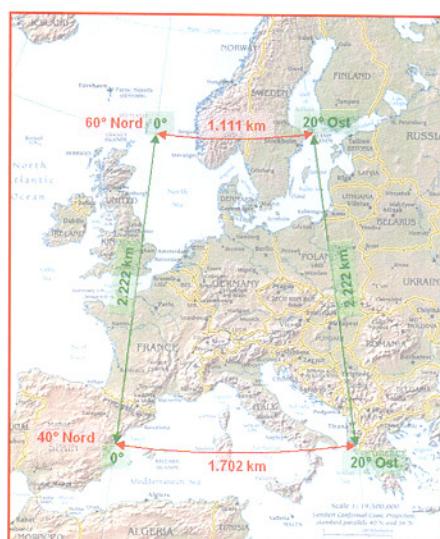


Bild 16: Die Gitternetzmasche zwischen den Breitengräden 40° und 60° Nord und den Meridianen 0° und 20° Ost

bedient, muss aber auf viele PDA-Funktionen verzichten. Die letzte CeBIT lässt den Trend erahnen: Die Kombination von Taschencomputer (PDA), Navigationssystem (GPS) und Mobiltelefon (GSM) wird wohl nicht lange auf sich warten lassen. Derart ausgerüstet, ist man für alle Wechselfälle des beruflichen und privaten Lebens bestens vorbereitet.

Geodätische Positionsbestimmung

Es ist ein uraltes Anliegen des Menschen, sich ein möglichst exaktes Bild von seiner Umgebung zu machen. Die Geodäsie ist die daraus entstandene Wissenschaft. Schon seit dem Altertum beschäftigt sie sich mit der Form der Erde und der Beschreibung von Positionen auf der Erdoberfläche. Bereits die alten Ägypter benötigten geodätische Verfahren zur Neuvermessung der Felder nach jeder Nilüberflutung. Geodäsie ist also eine Jahrtausende alte Wissenschaft, die ihre Fragestellungen nach dem jeweils verfügbaren naturwissenschaftlichen Erkenntnisstand zu beantworten sucht. Im Longman New Universal Dictionary von 1982 wird Geodäsie definiert als „der Zweig der angewandten Mathematik, der die exakte Position von Punkten und die Form und Ausdehnung (großer Teile) der Erdoberfläche bestimmt“.

Nachdem es wissenschaftlich unstrittig war, dass die Erde kugelförmig ist (Homer glaubte noch an eine Erdscheibe, Pythagoras und Aristoteles begründeten die Kugelform mathematisch), galt es zwei Grundprobleme zu lösen:

1. Wie beschreibe ich einen Ort auf der Erdoberfläche eindeutig?


2. Wie bilde ich die gekrümmte Erdoberfläche auf eine ebene Fläche ab?

Zu 1.: Jeder Punkt P der Erdoberfläche kann durch die Angabe von zwei Zahlen – Länge und Breite – beschrieben werden. Dazu eignet sich ein Polarkoordinatensystem ideal, das seinen Ursprung im Erdmittelpunkt hat (Abbildung 15).

Der Erhebungswinkel ϕ (phi, das griechische f, engl. Latitude) führt zu einem Kreis konstanter Breite (Breitenkreis) und der Seitenwinkel λ (lambda, das griechische l, engl. Longitude) zu einer Linie konstanter Länge, auch Meridian genannt. λ wird gemessen, ausgehend von der Verbindung des Erdmittelpunktes mit dem Schnittpunkt des Äquators mit einem Bezugsmereidian, der durch Greenwich, einen Londoner Stadtteil, verläuft.

Meridiane verbinden also die Pole und sind halb so lang wie der Erdumfang. Breitenkreise verlaufen parallel zum Äquator und nehmen in Richtung der Pole an Umfang ab. Der Äquator ist der größte Brei-

Bild 17:
Idee von Gauß und Krüger:
Projektion schmaler Meridianstreifen auf einen Zylinder, um die Projektionsverzerrungen gering zu halten

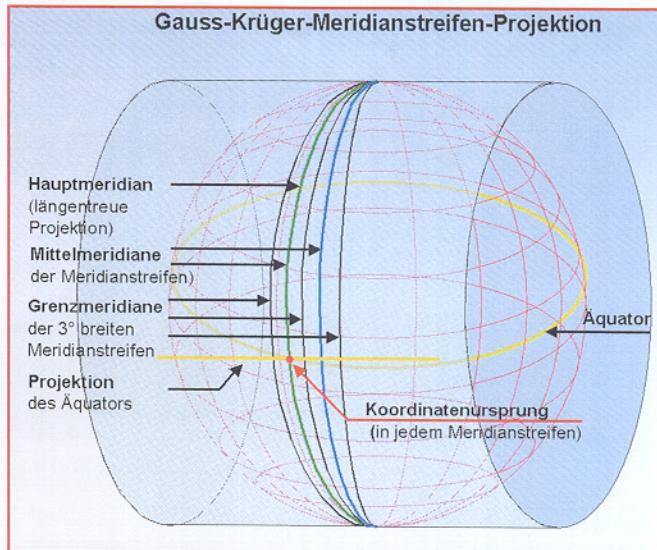

tenkreis mit $\phi = 0^\circ$ und einem Umfang von ca. 40.000 km (Erdumfang). Mit zunehmendem Erhebungswinkel ϕ nimmt der Umfang des zugehörigen Breitenkreises ab (Erdumfang $\cdot \cos \phi$). Bei $\phi = 90^\circ$ geht der Breitenkreis in den punktförmigen Nordpol über. Meridiane werden positiv in Ostrichtung von Greenwich aus von 0 bis $+180^\circ$ gemessen, negativ in Westrichtung von 0 bis -180° . Breitenkreise zählt man nördlich des Äquators positiv 0 bis $+90^\circ$, südlich vom Äquator 0 bis -90° .

Zeichnet man nun alle Meridiane und Breitenkreise in einem Raster von einem Grad, wird die Erde von einem Liniennetz überzogen, dessen Maschen in Ost-West-Richtung zum Pol hin immer enger werden, sich in ihrer Nord-Süd-Weite aber nicht verändern (Abbildung 16). In Frankfurt am Main (Nord $50^\circ 6,7'$, Ost $8^\circ 41'$) entsprechen in Ost-West-Richtung $1^\circ = 71,26$ km, $1' = 1,19$ km und $1'' = 19,8$ m. In Nord-Südrichtung gilt hier wie überall auf der Erde $1^\circ = 111,11$ km, $1' = 1,85$ km und $1'' = 31$ m.


Zu 2.: Jeder Ausschnitt der Erdoberfläche ist als Teil einer Kugelfläche gekrümmt. Für die Darstellung in einer zweidimensio-

nalen Landkarte, in der eine feste Maßstabsbeziehung zwischen den Längen auf der Karte und in der Natur bestehen soll, muss zwangsläufig eine Entzerrung der verzerrten Projektion der gekrümmten Fläche auf die Kartenebene erfolgen.

Genaue Messungen haben schon vor ca. 200 Jahren ergeben, dass die Erde an den Polen abgeplattet ist. Dies wird durch die Fliehkräfte infolge der Erdrehung verursacht. Der Abstand vom Mittelpunkt der Erde zum Äquator ist ca. 21 km größer als der Abstand vom Mittelpunkt zu den Polen. Das hat Carl-Friedrich Gauß dazu veranlasst, als Referenzmodell der Erde einen so genannten Bessel-Ellipsoiden zu wählen, der sich möglichst exakt an die tatsächliche Erdform (Geoid) anschmiegt. Über diesen Ellipsoiden „stülpte“ Gauß gedanklich einen Zylinder, auf den, vom Erdmittelpunkt ausgehend, die Erdoberfläche projiziert wird. Wo der Zylinder anliegt (Hauptmeridian), ist die Projektion längentreu, in zunehmendem Abstand vom Hauptmeridian wachsen die Projektionsverzerrungen an (Abbildung 17).

Nach der Abwicklung des Zylinders in die Ebene ist das Projektionsabbild auf

Bild 18:
So werden Gauß-Krüger-Koordinaten interpretiert.

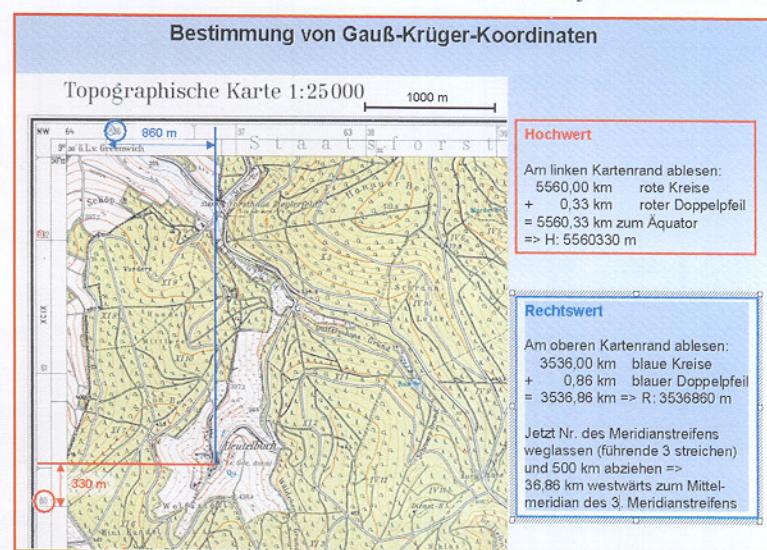

WGS-84 Geoid Height

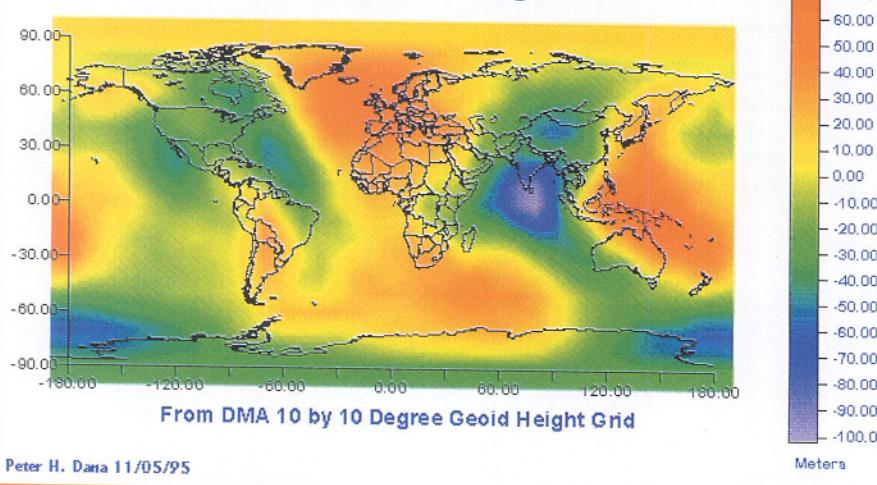


Bild 19: Kompliziertes Erdmodell für WGS 84

dem Zylinder eben. Als Ursprung eines xy-Koordinatensystems wird der Schnittpunkt zwischen projiziertem Äquator und Hauptmeridian gewählt. Der Abstand zum Hauptmeridian ist dabei y, x ist der Abstand zum Äquator. Das Gauß'sche Verfahren wurde von Johann Heinrich Krüger verfeinert und seit 1923 unter dem Namen Gauß-Krüger-Projektion in Deutschland verwendet. Als Ausgangspunkt (auch Zentralpunkt, Bezugspunkt) für die Berechnung der geodätischen Koordinaten in ganz Deutschland wurde der in Berlin-Tempelhof gelegene Punkt Rauenberg gewählt, den man um 1910 durch den nahe gelegenen Helmerturm in Berlin-Potsdam als neuem Zentralpunkt ersetzte. Bessel-Ellipsoid, Zylinderprojektion und Zentralpunkt Potsdam sind also die Kernelemente des Potsdam-Kartendatums. Das Wort Datum lässt sich auch durch das allgemein verständlichere Wort Bezugssystem ersetzen.

In der deutschen Geodäsie wird die Fläche Deutschlands in 3° breite Meridianstreifen aufgeteilt. Ausgehend vom Greenwich-Meridian verläuft bei $3^\circ, 6^\circ, 9^\circ, 12^\circ$... in der Mitte jedes Meridianstreifens mit

den Kennziffern 1, 2, 3, 4 usw. der zugehörige Mittelmeridian. Der Greenwich-Meridianstreifen hat die Kennziffer 0. Deutschland liegt im Bereich der Meridianstreifen 2 bis 5. Wegen der nur $1,5^\circ$ nach links und rechts vom Mittelmeridian ausgedehnten Meridianstreifen ergeben sich relativ kleine Abbildungsfehler bei der Projektion auf den nicht anliegenden Projektionszylinde. Vollständige Ähnlichkeit (zwischen Natur und Karte) im Ganzen lässt sich nicht erreichen, wohl aber „in den kleinsten Teilen“, wie Gauß sagte. Die maximale Längenverzerrung beträgt im Bereich der Grenzmeridiane etwa 1,000123, d. h. bei einem km ca. 12 cm. Nach Bedarf können in den Zonen von $10'$ beiderseits der Grenzmeridiane benachbarter Meridianstreifen Festpunkte koordiniert werden.

Die Koordinaten eines Punktes werden in y-Richtung als Hochwert (entspricht dem Abstand zum Äquator) und in x-Richtung als Rechtswert angegeben. Der Rechtswert des Punktes ist der um 500.000 m erhöhte Abstand zum Mittelmeridian in m (um negative Abstände für links vom Mittelmeridian liegende Punkte zu vermeiden)

und die vorangeschriebene Nummer des Meridianstreifens. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Ein kleines Beispiel wird es belegen (Abbildung 18).

WGS 84

Aus historischen Gründen hat nahezu jedes Land sein eigenes geodätisches System (lokales Datum). Für die weltumspannende Navigation wurde WGS 84, das World Geodetic System 1984 geschaffen. Es umfasst ein Modell des Erdellipsoïden (Abbildung 19), seine Rotationsgeschwindigkeit, die Erdmasse und ein detailliertes Gravitationsmodell. Letzteres ist wichtig, weil auch GPS, das satellitenbasierte Global Positioning System, dieses Modell nutzt. Die genaue Vermessung des Erdschwerefeldes (Gravitationsfeld) ist notwendig, um hochpräzise Ergebnisse mit der Satellitennavigation zu erhalten. Schließlich beeinflussen die Gravitationskräfte die Flugbahn eines jeden Satelliten und damit die Laufzeit seiner Signale bis zum Erreichen des GPS-Receiver.

Die Umrechnung globaler WGS-84-Koordinaten, wie sie der GPS-Receiver liefert, in lokale Koordinaten ist hochkomplex. Die meisten GPS-Receiver sind jedoch dazu in der Lage. Die horizontalen Positionsfehler bei der Verwendung eines falschen Kartendatums können im Bereich mehrerer hundert Meter liegen (Abbildung 20). ELV

Informationen im Internet:

iQue 3600: www.garmin.de

Kartensoftware: www.fugawi.com

Kartenmaterial: www.lv-bw.de

Hintergründe über Zeit, Raum, Navigation: www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/WGS84.html
Umfangreiches Material und Querverweise zu WGS 84 erhält man auf: www.wgs84.com

Ein Cache, der sich mit dem trigonometrischen Punkt Rauenberg als Fundamentalspunkt des Potsdam-Datums beschäftigt: www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?ID=111632

Übersichtskarte der deutschen Caches: www.cacheatlas.de

Quellenverweis:

Quelle Bild 19 u. 20:

www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/datum/gif

Die Europakarte ist dem CIA World Factbook entnommen. Copyright-Bestimmungen: The Factbook is in the public domain. Accordingly, it may be copied freely without permission of the Central Intelligence Agency (CIA). www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/europe.html

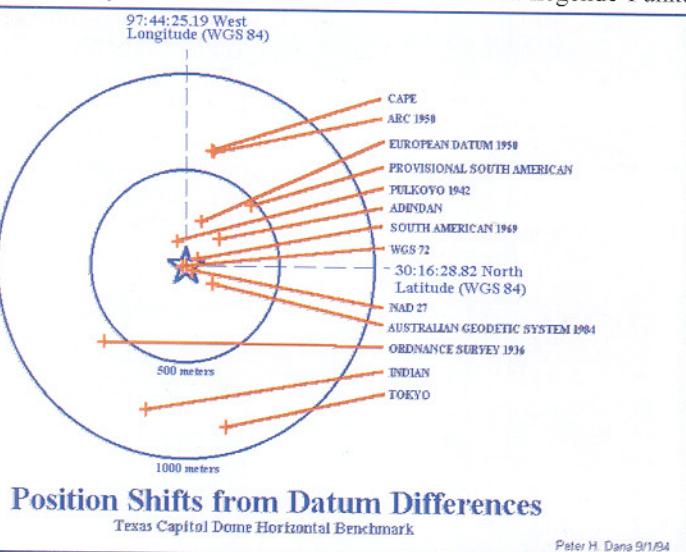


Bild 20:
Position-
fehler bei
Verwendung
des falschen
Kartendatums



Die Änderung der Kapazität einer Sensorfläche bei der Annäherung der menschlichen Hand wird von dieser kleinen Schaltung erfasst und als Schaltsignal ausgegeben. Durch die Montage der Sensorfläche hinter isolierenden Materialien wie z. B. in Kunststoffgehäusen oder hinter Fliesen lässt sich so ein verschleißfreier, vandalismus-sicherer und vor Staub und Feuchte geschützter Schalter realisieren.
Die sehr geringe Stromaufnahme von nur wenigen Mikroampere ermöglicht zudem den Einsatz auch innerhalb batteriebetriebener Applikationen.

Schalten wie von „Geisterhand“

Schalter und Taster stellen die Verbindung zwischen einem elektronischen Gerät und dem Bediener her. Wie bei allen mechanischen Bauteilen treten jedoch auch hier typische Probleme auf, z. B. durch Verschleiß und Verschmutzung. Insbesondere bei Anwendungen mit speziellen Anforderungen wie etwa Staub- und Wasserdichtigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus und chemische Stoffe oder gar Explosionsschutz ist eine zuverlässige Lösung mit mechanischen Schaltern und Tastern nur mit hohem Aufwand zu erreichen.

Eine sehr praktische Alternative stellen kapazitive Näherungsschalter dar. Sie registrieren die Änderung der Kapazität einer Sensorfläche durch ein sich nähernndes Objekt wie beispielsweise die menschliche Hand. Ursächlich für diese Kapazitätsänderung ist die Tatsache, dass sich die Dielektrizität der Hand wesentlich von der Dielektrizität der Luft unterscheidet.

Bei konventionellen kapazitiven Nähe-

rungsschaltern wird lediglich der Absolutwert der Kapazität ermittelt und aus dem Vergleich mit einer Schaltschwelle der Schaltzustand generiert. Solche Verfahren erfordern einen recht hohen Abgleich-Aufwand und sind empfindlich gegen Störeinflüsse wie Temperaturschwankungen oder aber eine Veränderung der Sensorkapazität durch Verschmutzung oder Feuchtigkeit.

Der für unsere Schaltung verwendete Baustein arbeitet nach einem wesentlich besseren, patentierten Prinzip, dem so genannten Edisen-Verfahren. Hierbei wird nicht der Absolutwert der Kapazität ermittelt, sondern lediglich die Umladezeit der Kapazität mit einem laufend nachgeführten Referenzwert verglichen. Hierbei erfolgt eine Bewertung nach dem Kriterium Messwert kleiner (= Low) oder größer (= High) Referenzwert. Die hierbei entstehende serielle Folge von Low- und High-Signalen wird mit dem Muster verglichen, das eine sich nährende Hand verursacht, und bei Übereinstimmung eine Schalthandlung ausgelöst. Langsame Änderungen der Kapazität, wie sie z. B. von sich ändernden

Umgebungsbedingungen verursacht werden, oder auch sehr kurze Störsignale, wie z. B. eine elektrostatische Entladung, führen hingegen zu keiner Schalthandlung.

Vervollständigt wird diese intelligente Lösung durch die Möglichkeiten der sehr flexiblen Ausführung, Größe und Platzierung der Sensorfläche.

Ausführung der Sensorfläche

Denn neben der Möglichkeit, die Sensorfläche unmittelbar im Verbund mit der Auswerteschaltung zu platzieren, kann diese auch abgesetzt (exportiert) von der Elektronik angeordnet werden. Zur Verbindung ist dann eine dünne Koaxialleitung, etwa das oft für Handy-Antennenkabel verwendete RG 174, zu verwenden. Damit ist eine Installation selbst bei begrenzten Platz-

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 4–20 V DC
 Stromaufnahme: .. 6 μ A (typ., Last aus)
 Laststrom: max. 200 mA
 Abmessungen: 25,5 x 39,5 mm

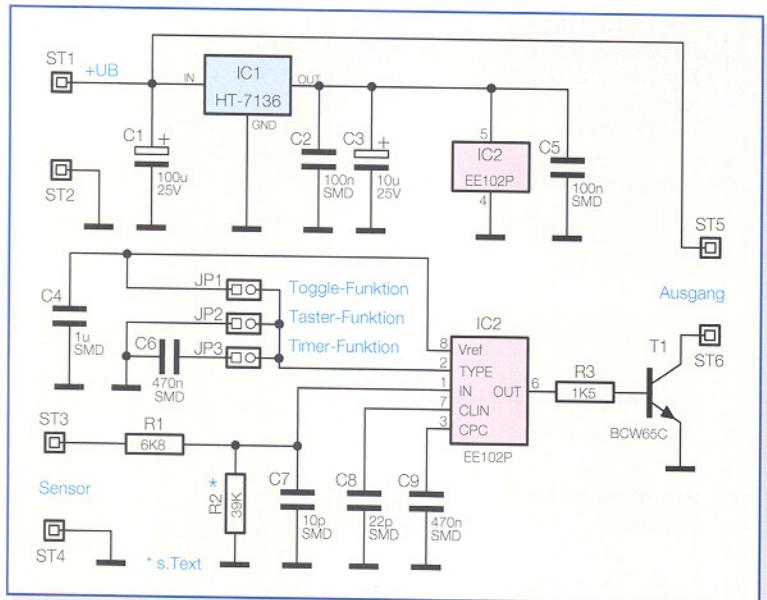


Bild 1:
Schaltbild
des
berührungs-
losen
Tasters

wird der Ausgang bei Annäherung für eine kurze Zeit eingeschaltet. Die Kapazität des gegen Masse geschalteten Kondensators bestimmt hierbei die Einschaltzeit. Bei der hier gewählten Dimensionierung mit 470nF ergibt sich eine Einschaltzeit von ca. einer Sekunde. Das IC EE102P ist mit einem internen 4-Volt-Spannungsregler ausgestattet, an dessen Ausgang der Stütz kondensator C 4 angeschlossen ist. Da dieser Spannungsregler jedoch einen sehr begrenzten Eingangsspannungsbereich hat und er außerdem die Stromaufnahme stark erhöhen würde, ist die Spannungsregelung über den externen Regler IC 1 realisiert. Dieser erzeugt über einen weiten Eingangsspannungsbereich eine stabilisierte Ausgangsspannung von 3,6 V und verbraucht hierbei selbst nur einen minimalen Strom. Die Kondensatoren C 1, C 2, C 3 und C 5 dienen zur Siebung bzw. zum Abblocken von hochfrequenten Störungen. Der PMOS-Open-Drain-Ausgang von IC 2 an Pin 6 kann ohne zusätzliche Beschaltung bereits Ströme bis zu 10 mA gegen Masse treiben. Um auch größere Verbraucher wie z. B. Relais ansteuern zu können, ist eine Treiberstufe mit R 3 und T 1 implementiert. Damit ist es möglich, Verbraucher mit einer Stromaufnahme von bis zu 200 mA zu schalten.

verhältnissen möglich. Quasi jede Außenfläche des Gehäuses kann zur Sensorfläche gemacht werden. Ein Aufteilen auf zwei getrennte Bereiche ist ebenso möglich wie das Anformen an Rundungen des Gehäuses.

Das Design muss nicht nach Standardtastern und Schaltern ausgerichtet werden, und Durchbrüche sind nicht erforderlich. Durch diese Eigenschaft ist es auch möglich, Schaltflächen, etwa hinter Fliesen oder Wandverkleidungen, erstens unsichtbar und zweitens sicher gegen z. B. Feuchtigkeitseinflüsse unterzubringen.

Wirft man schon einmal einen Blick auf das Schaltbild in Abbildung 1, sieht man auch den Sensoreingang ST 3, an den entweder die Sensorfläche direkt oder der Mittelleiter des Koaxialkabels anzuschließen ist. Dessen Abschirmung wäre dann mit ST 4 zu verbinden.

Die Sensorfläche kann als einfache leitende Fläche z. B. in Form einer Weißblechplatte ausgeführt werden. An diese wird dann nur der innere Leiter des Koaxialkabels angelötet, die Abschirmung bleibt offen. Alternativ kann man auch eine beidseitig mit Kupfer kaschierte Leiterplatte als Sensorfläche verwenden. Hier wird dann die äußere, zum Bediener weisende Fläche mit dem inneren Leiter verbunden und die andere Seite der Leiterplatte mit der Abschirmung. Diese Ausführung kann z. B. dann vorteilhaft sein, wenn der Sensor an der Gehäusewand eines Gerätes montiert wird, das in seinem Inneren elektromagnetische Störungen verursacht und damit die Funktion des berührungslosen Tasters beeinträchtigt. Bei der doppelseitigen Ausführung ist zu beachten, dass diese eine nicht unerhebliche Kapazität darstellt und eine Kompensation über R 2 erforderlich wird.

Selbst diese wenigen Beispiele zeigen auf, welche Möglichkeiten, Sensorflä-

chen zu erstellen, sich hier bieten.

Wer mehr zu den Grundlagen der interessanten Technik der kapazitiven Näherungssensoren erfahren möchte, dem sei die Lektüre von [1] empfohlen.

Schaltungsbeschreibung

Zentrales Bauelement der Schaltung (Abbildung 1) ist IC 2. Es enthält alle zur Realisierung der Funktion erforderlichen Baugruppen wie Taktzeugung, Zeitvergleicher, Auswertestufe usw. und benötigt nur eine minimale externe Beschaltung. Die Sensorfläche ist über ST 3 und R 1 mit dem Eingang Pin 1 verbunden. R 1 bildet hierbei in Verbindung mit C 7 einen Tiefpass zur Reduzierung von Störeinflüssen. Der ebenfalls am Eingang angeschlossene Widerstand R 2 dient zur Kompensation der statischen Eingangskapazität und ist entsprechend der Größe der Sensorkapazität zu dimensionieren. Wie, besprechen wir im Rahmen der Inbetriebnahme.

Der im IC integrierte Taktgenerator erzeugt mittels C 8 die Abtastfrequenz von ca. 1 kHz . Die Größe des Kondensators C 9 bestimmt neben der Ausführung der Sensorfläche entscheidend die Empfindlichkeit des Systems. Hier schreibt das Datenblatt einen Keramik-Chipkondensator vom Typ X7R vor, der in einem weiten Bereich von 90 nF bis 2500 nF variiert werden kann.

Über die Beschaltung vom IC-Pin 2 wird das Ausgangsschaltverhalten festgelegt. Bei einer Verbindung mit Plus (JP 1 gebrückt) ändert sich der Schaltzustand mit jeder Annäherung der Hand (Toggle-Funktion). Eine Taster-Funktion realisiert man mit einer Verbindung nach Masse (JP 2 gebrückt). Dann wird der Ausgang bei Annäherung der Hand eingeschaltet und beim Entfernen der Hand ausgeschaltet.



In der Timer-Betriebsart (JP 3 gebrückt)

Nachbau



Der Nachbau gestaltet sich trotz der Verwendung von SMD-Komponenten und der kompakten Abmessungen von $25,5\text{ mm} \times 39,5\text{ mm}$ der einseitigen Leiterplatte recht einfach. Grundbedingung ist eine geeignete Werkzeugausstattung für die Verarbeitung von SMD-Bauteilen, allem voran ein geregelter Lötkolben mittlerer Leistung mit sehr schlanker Spitze und dünnes SMD-Lötzinn. Einen detaillierten Einstieg hierzu vermittelt [2].

Zunächst sind IC 1 und IC 2 lagerichtig gemäß Bestückungsplan und Bestückungsdruck auf der Lötseite aufzulöten. Die Lage von IC 1 ergibt sich automatisch aus der Lage der zugehörigen Lötpads, nach dem Bestücken muss die Beschriftung lesbar sein. IC 2 ist an der Seite von Pin 1 durch eine abgeschrägte Kante markiert, die in ihrer Lage mit der Doppellinie im Bestückungsdruck übereinstimmen muss. Die Bestückung erfolgt grundsätzlich so, dass zunächst ein Lötpad vorverzinnt wird, dann das Bauelement lagerichtig aufzusetzen und anzulöten ist. Bei den ICs ist danach der diagonal gegenüber liegende Anschluss zu verlöten, und schließlich verlötet man nach abschließender Lagekontrolle alle restlichen Anschlüsse.

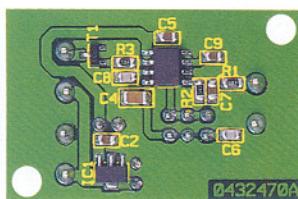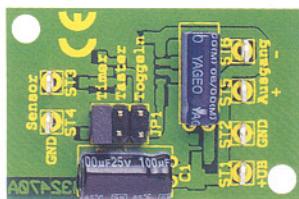Nun folgen der Transistor T1 sowie die Widerstände und die Keramik-Kondensatoren. Die Einbaulage des Transistors ergibt



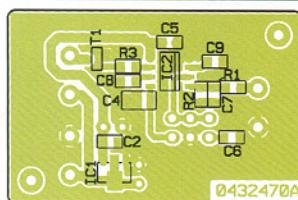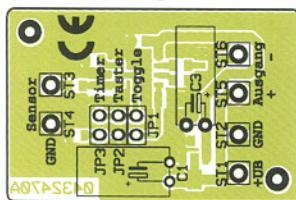Ansicht der fertig bestückten Platine des berührungslosen Tasters mit zugehörigem Bestückungsplan, links von der Bestückungsseite, rechts von der Lötseite



sich aus der Lötpadanordnung. Die Kondensatoren sollten einzeln aus der Verpackung genommen und sofort verlötet werden, da sie keinen Werteaufdruck tragen.

Im letzten Schritt erfolgt der Einbau der bedrahteten Bauteile von der Bestückungsseite aus. Dies sind neben den mechanischen Komponenten wie Stifteleiste und Stifflötösen die beiden Elektrolytkondensatoren C 1 und C 3. Um die Bauhöhe des Bausteins gering zu halten, ist für diese eine liegende Montage vorgesehen. Beim Abwinkeln und Einsetzen ist unbedingt die Polarität zu beachten: Der Minus-Anschluss ist auf dem Gehäuse der Elkos markiert, hingegen im Bestückungsdruck der Plus-Anschluss.

Einbau und Inbetriebnahme

Die Sensorfläche kann grundsätzlich hinter allen nichtleitenden Konstruktionswerkstoffen angeordnet werden. Dies kann z. B. die Außenwand eines Kunststoffgehäuses sein, ebenso ist aber auch die Montage hinter Glasscheiben oder, wie bereits erwähnt, hinter Fliesen möglich. Die Größe der Sensorfläche entspricht der Größe der empfindlichen Fläche. Über ein koaxiales Verbindungskabel kann die Sensorfläche abgesetzt von der Leiterplatte angeordnet werden.

Zum Erreichen einer optimalen Empfindlichkeit ist es von Vorteil, wenn die Schaltungsmasse (GND) mit dem Erdpotential (PE) verbunden ist, dies ist aber nicht zwingend notwendig. Auch bei einer rein batteriebetriebenen Anwendung ohne jegliche Kabelverbindung zur Außenwelt ergibt sich bereits eine hervorragende Reichweite.

Der Auswertealgorismus des ICs kompensiert automatisch Änderungen der Sensorkapazität, die von sich ändernden Umgebungsbedingungen verursacht werden.

- [1] Kapazitive Näherungssensoren, „ELVjournal“ 4/02, S. 57 ff
- [2] <http://www.elv-downloads.de/downloads/journal/SMD-Anleitung.pdf>
- [3] www.edisen.de

Außerdem wird bei starken elektromagnetischen Störungen die Empfindlichkeit reduziert, so dass Fehlschaltungen vermieden werden können. Trotzdem darf die Schaltung nicht in sicherheitsrelevanten Anwendungen genutzt werden, bei denen es durch fehlerhaftes Schalten zu einer Gefährdung kommen kann (Not-Aus-Kreise, Einschalten von Maschinen etc.).

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die Anwendung des berührungslosen Tasters. Über den Ausgang wird eine Sendeeinheit aus dem FS20-Funkschaltsystem angesteuert. Durch die sehr geringe Stromaufnahme ist eine Batterieversorgung der gesamten Anordnung problemlos möglich. Als Sensorfläche ist eine kleine Blechplatte auf die Innenseite der Gehäusewand geklebt und diese dann über ein kleines Stück Koaxialkabel mit der Schaltung verbunden. Am Gehäuse sind somit keinerlei Durchbrüche erforderlich, und der hohe Staub- und Spritzwasserschutz der Klasse IP 65 bleibt erhalten.

Bei Anwendungen, in denen lediglich ein mechanischer Schutz der Leiterplatte erforderlich ist, kann diese auch in ein preiswertes Modulgehäuse der Größe 44 x 30 x 15 mm (Best.-Nr. 43-171-24) eingebaut werden. Hierauf sind auch die Abmessungen der Leiterplatte ausgelegt.

Die Dimensionierung von R 2

Der Widerstand R 2 muss nur dann bestückt werden, wenn die Kapazität der Sensorfläche dies erforderlich macht. Detaillierte Hinweise zur Dimensionierung finden sich im Datenblatt des Ee102P, das auf der Internetseite des Herstellers Edisen electronic [3] heruntergeladen werden kann. Vereinfacht ist R 2 nach folgender Formel zu berechnen, wobei Cc die konstante Kapazität ist:

$$R2 = \frac{1,1\mu\text{s}}{Cc}$$

Die im Schaltbild angegebene Dimensionierung mit 39 kΩ kompensiert beispielsweise eine Kapazität von 28 pF. Dies entspricht einer doppelseitigen, 1 mm dicken Leiterplatte aus FR 4 mit einer Größe

Stückliste: Berührungsloser Taster BLT 1

Widerstände:

1,5 kΩ/SMD	R3
6,8 kΩ/SMD	R1
39 kΩ/SMD	R2

Kondensatoren:

10 pF/SMD	C7
22 pF/SMD	C8
100 nF/SMD	C2, C5
470 nF/SMD	C6, C9
1 µF/SMD/Bauform 1206	C4
10 µF/25 V	C3
100 µF/25 V	C1

Halbleiter:

HT7136/SMD	IC1
Ee102P/SMD	IC2
BCW65C/SMD	T1

Sonstiges:

Lötstift mit Lötose	ST1–ST6
Stifteleiste, 2 x 3-polig, gerade	JP1–JP3
1 Jumper, geschlossene Ausführung		
50 cm Koaxial-Kabel, ø 3,3 mm		

von 27 x 27 mm. Ebenso muss auch die Kapazität des Kabels berücksichtigt werden. Bei der Mini-Koaxial-Leitung, die dem Bausatz beiliegt, beträgt diese beispielsweise ca. 55 pF pro Meter.

Ausgangsbeschaltung

Der Ausgang von IC 2 kann einen Strom von max. 10 mA direkt treiben. Um auch Verbraucher mit größerer Stromaufnahme schalten zu können, die direkt mit der Versorgungsspannung verbunden sind, ist der Transistor T 1 in Open-Collector-Schaltung nachgeschaltet. Hiermit ist es möglich, Verbraucher wie z. B. LEDs, Glühlämpchen oder Relais mit einem Laststrom von bis zu 200 mA direkt anzusteuern. Bei Relais und anderen induktiven Lasten ist unbedingt eine Freilaufdiode antiparallel zur Spule zu schalten.

ELV



Bild 2:
Einbau des
Tasters in
eine Einheit
des FS20-
Funkschalt-
systems



Akku-Lade-Controller ALC 100

Bei diesem universell einsetzbaren Lademodul ist die gesamte Elektronik inklusive hinterleuchtetem LC-Display auf einer einzigen Leiterplatte mit den Abmessungen 170 x 82 mm untergebracht. Umfangreiche Programmfunctionen ermöglichen das Laden und Entladen von Einzelzellen und Akkupacks.

Allgemeines

Akkus und Akkupacks sind die Grundvoraussetzung für viele Geräte und deshalb in allen Bereichen des täglichen Lebens zu finden. Um eine möglichst lange Lebensdauer der teilweise recht teuren Energiespender zu erreichen, ist eine entsprechende Pflege erforderlich, da Überladung und Tiefentladung einen besonders schädigenden Einfluss haben.

Häufig gehört zum Lieferumfang von vielen mobilen Geräten aus Kostengründen nicht unbedingt ein gutes Ladegerät. Auch im Modellbaubereich wird durch ungeeignete Lademethoden oft nicht die maximal mögliche Lebensdauer der recht teuren Akkus und Akkupacks erreicht. Die Investition in ein gutes Ladegerät macht sich daher meist schnell bezahlt.

Die hier vorgestellte Ladeschaltung ist besonders auf die Anwender zugeschnitten, die Wert auf eine gute Ladetechnik legen, jedoch nicht das Geld für ein komplettes mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit Gehäuse investieren möchten.

Das Modul kann recht einfach in eine bestehende Anwendung oder in ein vorhandenes Gehäuse eingebaut werden, da

inklusive Endstufe und Display alle Komponenten auf einer einzigen Leiterplatte untergebracht sind. Zum Betrieb wird nur noch eine unstabilisierte Gleichspannung zwischen 14 V und 24 V benötigt.

Das Lademodul verfügt über einen Lade- und Entladekanal und basiert auf der Technologie der ELV ALC-Geräteserie.

Zur Verringerung der Verlustleistung ist der Ladezweig mit einem PWM-Schaltregler ausgestattet. Die Überwachung der zum jeweiligen Akkutyp gehörenden Ladekurve erfolgt mit 14 Bit Genauigkeit, und die besonders wichtige Ladeenderkennung wird dabei nach der bewährten Methode der negativen Spannungsdifferenz am Ende der Ladekurve durchgeführt.

Bei NC-Akkus erfolgt die Beendigung des Ladevorgangs bei einem $-\Delta U$ von 0,5 % und bei NiMH-Akkus bei einem $-\Delta U$ von 0,25 %. Damit Übergangswiderstände an den Anschlussklemmen und Messleitungen das Messergebnis nicht negativ beeinflussen, erfolgt die Messung der Akkuspannung grundsätzlich im stromlosen Zustand. Eine Pre-Peak-Erkennung verhindert das vorzeitige Abschalten bei überlagerten oder tiefentladenen Akkus.

Ein Kühlkörper zur Abfuhr der Verlustwärme wird direkt an der Leiterplatte be-

festigt, wobei eine Temperaturüberwachung das Modul in jeder Situation vor Überlastung schützt.

Trotz der umfangreichen Funktionen macht das komfortable Bedienkonzept mit grafischer Anzeige der jeweils ausgewählten Funktion eine Bedienungsanleitung im Grunde genommen überflüssig. Auf dem großen hinterleuchteten LC-Display werden die Akkuspannung, der Lade- bzw. Entladestrom und die eingeladene oder entladene Kapazität gleichzeitig dargestellt. Des Weiteren erfolgt die Anzeige von Statusinformationen auf dem großen Display.

Technische Daten: ALC 100

Lade-/Entladestrom: einstellbar bis 3 A
 Ladbare Akkutypen: NC, NiMH
 Ladespannung: max. 24 V
 max. Zellenanzahl: 12
 Versorgungsspannung:

je nach Zellenanzahl 16–24 V DC
 Anzeigen: hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay mit Grafiksymbolen und gleichzeitiger Anzeige von Akkuspannung, Ladestrom und Kapazität

Ladeenderkennung:

negative Spannungsdifferenz ($-\Delta U$)

Abm. Platine: 170 x 82 mm

Bedienung und Funktion

Die Bedienung des Moduls orientiert sich an dem bewährten Bedienkonzept des ELV ALC 7000 Expert, da auch weitestgehend identische Funktionen und Ladeprogramme zur Verfügung stehen.

Sowohl der Ladestrom als auch der Entladestrom sind in 100 Stufen von 0 bis 3 A einstellbar, wobei der Mikrocontroller grundsätzlich die Einstellung wählt, die am nächsten an der Sollwert-Vorgabe liegt. Für die Berechnung der eingeladenen bzw. entnommenen Akkukapazität wird der tatsächlich gemessene Stromwert herangezogen.

Nach dem Einschalten des Moduls (Betriebsspannung anlegen) erfolgt zunächst eine kurze Initialisierungsphase, in der auf dem Display alle zur Verfügung stehenden Segmente aktiviert werden. Nach dem Segmenttest übernimmt das Gerät die zuletzt genutzte und abgespeicherte Gerätekonfiguration wieder, da die letzten Daten in einem ferroelektrischen EEPROM abgespeichert sind. Bei Spannungsabfall wird grundsätzlich die zuletzt ausgeführte Funktion automatisch wieder gestartet.

Eingabe der Akkudaten

Sobald ein Akku oder Akkupack am Lademodul angeschlossen ist, erkennt der Mikrocontroller das und zeigt die zugehörige Akkuspannung auf dem Display an. Aus Sicherheitsgründen ist ein Start des Ladevorgangs erst möglich, wenn mit der „Eingabe“-Taste die aktuell ausgewählten Akkudaten abgefragt und angezeigt werden.

Zur Eingabe der Akkudaten ist die Taste „Eingabe“ kurz zu betätigen. Auf dem Display wird die aktuell aktivierte Akku-Technologie (NC oder NiMH) angezeigt, wobei eine Änderung mit den Pfeiltasten („↑“ und „↓“) möglich ist. Die Übernahme erfolgt dann durch eine kurze Betätigung der „Eingabe“-Taste. Nach einer kurzen weiteren Betätigung der Taste „Eingabe“ wird das Gerät in den Eingabemodus für die Akku-Nennkapazität umgeschaltet. Auf dem Display ist dann nur noch die zuletzt für diesen Kanal programmierte Nennkapazität mit dem „Funktions“-Symbol zu sehen. Im Bereich der Akku-Nennkapazität erstreckt sich der zulässige Einstellbereich von 0,01 Ah bis 99,99 Ah.

Mit den Cursor-Tasten ist der eingestellte Wert dann auf folgende Weise veränderbar:

Zunächst blinkt die niedrigwertigste rechte Stelle der Kapazitätsanzeige. Mit Hilfe der Pfeiltasten „↑“ und „↓“ erfolgt nun die Einstellung des Zahlenwertes für dieses Digit. Danach wird mit der „←“-Taste auf

die nächste Stelle (2. von rechts) umgeschaltet, die daraufhin blinkt. Nach der Zifferneinstellung mit den Tasten „↓“ und „↑“ wird dann zur nächsten Stelle weitergestellt, bis die Nennkapazitätseingabe abgeschlossen ist. Zum Korrigieren des gerade eingestellten Kapazitätswertes ist die Taste „←“ so oft zu betätigen, bis die zu ändernde Stelle blinkt, und mit den Tasten „↓“ und „↑“ wird der neue Zahlenwert eingestellt. Abgeschlossen wird die Nennkapazitäts-Eingabe mit einer kurzen Betätigung der „Eingabe“-Taste. Das Programm schaltet dann mit einer weiteren Betätigung der „Eingabe“-Taste auf den nächsten Menüpunkt zur Vorgabe der Akku-Nennspannung weiter.

In den meisten Fällen ist hier überhaupt keine Eingabe erforderlich, da der Prozessor den Spannungswert anhand der am angeschlossenen Akku gemessenen Spannung automatisch ermittelt. Korrekturen sind nur dann erforderlich, wenn der Prozessor den Wert aufgrund von zu großen Spannungsabweichungen, z. B. bei einem tiefentladenen Akku, nicht richtig ermitteln kann.

Mit den Cursor-Tasten „↓“ und „↑“ ist die Spannungsvorgabe in 1,2-V-Schritten veränderbar. Nach einer erneuten, kurzen Betätigung der „Eingabe“-Taste wird die eingestellte Akku-Nennspannung übernommen und das Gerät springt in den Betriebsmodus zur Lade-/Entladestrom-Vorgabe.

Stromvorgabe

Die Programmierung des Lade- und Entladestromes erfolgt analog zu der Nennkapazitätseinstellung mit den Cursor-Tasten. Wir beginnen dabei mit dem Ladestrom, wobei auf dem Display „Stromvorgabe“ und der Zahlenwert des zuletzt für diesen Kanal programmierten Ladestromes abzulesen ist. Änderungen sind auch hier mit den Cursor-Tasten „←“, „↑“ und „↓“ vorzunehmen und mit der „Eingabe“-Taste zu übernehmen.

Mit einer weiteren Betätigung der „Eingabe“-Taste ist dann die Vorgabe des Entladestromes möglich. Neben „Stromvorgabe“ und dem Zahlenwert erscheint zusätzlich auf dem Display „Entladen“. Nach Einstellung des Zahlenwertes in der gleichen Weise wie beim Ladestrom wird mit der „Eingabe“-Taste die komplette Eingabe der Akkudaten abgeschlossen.

Programme zur Akku-Pflege

Das Lademodul verfügt über umfangreiche Funktionen und Ladeprogramme, die eine umfassende Akku-Pflege erlauben. Die Auswahl der gewünschten Funktion erfolgt mit Hilfe der Taste „Funktion“. Auch hier schaltet jeder Tastendruck zur

nächsten Funktion weiter, wobei die Anzeige mit eindeutigen grafischen Symbolen im Display erfolgt.

Laden

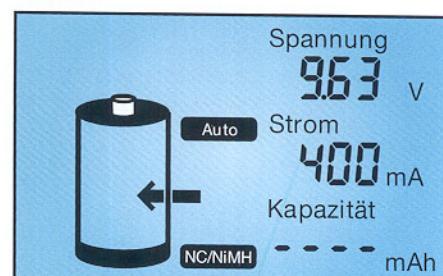


Bild 1: Laden

In dieser Funktion führt das Gerät eine Ladung des angeschlossenen Akkus gemäß der eingestellten Werte durch. Vor Ladebeginn ist keine Entladung erforderlich, trotzdem wird der Akku unabhängig von einer eventuell vorhandenen Restladung auf 100 % seiner tatsächlichen Kapazität aufgeladen. Neue Akkus können dabei zum Teil mehr als die angegebene Nennkapazität speichern, während ältere Akkus diese nicht mehr erreichen.

Nach Eingabe der Akkudaten und Auswahl der Funktion „Laden“ wird der Ladevorgang mit der „Start/Stopp“-Taste aktiviert. Solange der angeschlossene Akku geladen wird, leuchtet die Lade-Kontroll-LED.

Die eingeladene Kapazität wird im Display ständig aufaddiert, so dass genau zu erkennen ist, wie viel Energie bereits im Akku eingeladen wurde. Üblicherweise liegt der Ladefaktor bei 1,2 bis 1,4, d. h. es muss 1,2- bis 1,4-mal so viel Energie eingeladen werden, wie später entnommen werden kann.

Wenn der Akku bzw. das Akkupack seine maximal speicherbare Kapazität erreicht hat, zeigt das Display „VOLL“, und die grüne Kontroll-LED erlischt. Nun erfolgt eine zeitlich unbegrenzte Impuls-Erhaltungsladung, um durch Selbstentladung entstandene Ladeverluste wieder auszugleichen. So darf der Akku für unbegrenzte Zeit am eingeschalteten Lademodul angeschlossen bleiben.

Entladen

Ausgehend vom Lademode wird durch einmaliges Betätigen der Taste „Funktion“



Bild 2: Entladen

auf Entladen umgeschaltet. Diese Funktion wird durch einen aus dem Akku weisenden Pfeil im Display symbolisiert. Nach Betätigen der „Start/Stopp“-Taste erfolgt eine Entladung bis zur jeweiligen Entladeschluss-Spannung von 1 V je Zelle mit dem programmierten Entladestrom. Den Abschluss des Entladevorgangs kennzeichnet das Blitzen der grünen LED und die Anzeige „Entladen“ im Display. Die aus dem Akku entnommene Kapazität ist direkt auf dem Display abzulesen.

Entladen/Laden



Bild 3: Entladen/Laden

Diese Funktion wird im Display durch einen Lade- und Entladepfeil grafisch dargestellt. Sobald die Starttaste betätigt wird, beginnt zuerst der Entladevorgang zur Vorentladung des angeschlossenen Akkus. Wenn der Akku die Entladeschluss-Spannung von 1 V je Zelle erreicht hat, startet automatisch der Ladevorgang mit dem programmierten Ladestrom. Durch eine regelmäßige Vorentladung kann bei NC-Akkus zuverlässig der Memory-Effekt verhindert werden. Den Abschluss des Ladevorgangs bildet wieder die Funktion der Impuls-Erhaltungsladung.

Test



Bild 4: Test

Die Funktion „Test“ dient zur Messung der Akkukapazität. Üblicherweise wird die Messung der Akkukapazität unter Nennbedingungen durchgeführt, da die aus einem Akku entnehmbare Energiemenge unter anderem auch vom jeweiligen Entladestrom abhängt. Oft gilt bei NC-Zellen die Kapazitätsangabe bei einem Ladestrom, der 20 % der Nennkapazitätsangabe (C/5) entspricht. Ein 1-Ah-Akku wäre dann z. B. mit einem Strom von 200 mA zu entladen.

Um die Kapazität zu ermitteln, wird der

Akku zuerst vollständig aufgeladen. Darauf schließt sich die Entladung unter den zuvor eingestellten Nennbedingungen an, bei fortlaufender Messung bis zur Entladeschluss-Spannung.

Den Abschluss dieser Funktion bildet das Aufladen des Akkus mit automatischem Übergang auf Impuls-Erhaltungsladung. Dieser Zustand wird durch das „VOLL“-Symbol im Display angezeigt.

Zyklen/Regenerieren

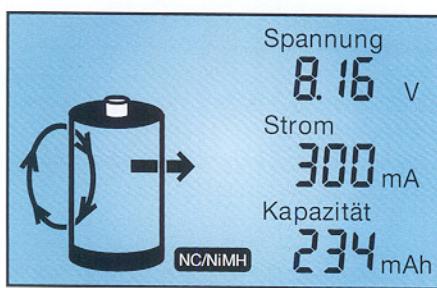


Bild 5: Zyklen

Akkus, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden, sind meistens nicht in der Lage, die volle Kapazität zur Verfügung zu stellen. Die Funktion „Zyklen“ dient nun in erster Linie zur Belebung von derartigen Akkus. Das Programm führt automatisch so lange den Lade-Entlade-Zyklus mit dem vorgegebenen Lade- und Entladestrom durch, bis keine Kapazitätssteigerung mehr festzustellen ist. Die Anzahl der durchlaufenen Ladezyklen wird auf dem Display oberhalb des Akkusymbols angezeigt, wobei die maximale Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen auf 10 begrenzt ist. Nach Ablauf des Programms wird die maximale Kapazität auf dem Display angezeigt, und die danach automatisch startende Impuls-Erhaltungsladung gleicht Ladeverluste durch Selbstentladung selbsttätig aus.

Auffrischen



Bild 6: Auffrischen

Diese Funktion des ALC 100 ist in erster Linie für schadhafte Akkus vorgesehen, die nach Durchlaufen dieses Programms meistens wieder für eine weitere Verwendung zur Verfügung stehen. Tiefentladene und überlagerte Akkus sowie Akkus, die einen Zellschluss aufweisen, sind danach meist wieder nutzbar.

Zuerst überprüft das Programm, ob eine Akkuspannung vorhanden ist oder nicht. Es erfolgt dann eine definierte Entladung bis zur Entladeschluss-Spannung. Akkus, bei denen überhaupt keine Ladung festzustellen ist, werden zuerst mit Stromimpulsen beaufschlagt, um einen eventuellen Feinschluss zu beseitigen. Danach führt das Lademodul automatisch zwei Lade-Entlade-Zyklen durch.

Der erste Zyklus wird dabei mit einem Strom durchgeführt, der 10 % der Nennkapazitätsvorgabe entspricht. Da die Ladekurve eines derart vorgeschädigten Akkus oft nicht mehr den typischen Verlauf aufweist, ist beim ersten Ladezyklus die $-\Delta U$ -Erkennung abgeschaltet. Da nun eine timergesteuerte Ladung erfolgt, ist die richtige Nennkapazitätsvorgabe wichtig.

Der danach folgende Ladezyklus wird mit dem programmierten Ladestrom durchgeführt, wobei die $-\Delta U$ -Erkennung wieder aktiviert ist.

Nach Abschluss des Auffrisch-Vorganges wird auf dem Display „VOLL“ angezeigt und der Akku mit der Impuls-Erhaltungsladung ständig im voll geladenen Zustand gehalten.

Anzeige der programmierten Einstellungen und der eingeladenen und entnommenen Kapazität

Sämtliche programmierten Einstellungen der einzelnen Ladekanäle sind jederzeit, auch während des normalen Betriebes, durch einen Druck auf die Pfeiltaste „←“ abzufragen. Das Display zeigt dann den Akkutyp, die Ladestrom-Vorgabe und die Nennkapazität an. Zur Anzeige der Akku-Nennspannung und der Entladestrom-Vorgabe ist eine weitere kurze Betätigung der „←“-Taste erforderlich. Eine dritte Betätigung der Pfeiltaste führt dann zur Anzeige der eingeladenen Kapazität, und eine vierte Betätigung der Pfeiltaste zeigt die entnommene Kapazität an. Durch eine weitere Betätigung ist dann die Rückkehr in den normalen Anzeigemodus möglich.

Schaltung

Die Schaltung des ALC-100-Lademoduls ist in die beiden Teilschaltbilder Mikroprozessor-Steuereinheit und Analogteil aufgeteilt. Während der Digitalteil in erster Linie den zentralen Mikrocontroller mit Display und den genauen Dual-Slope-AD-Wandler beinhaltet, sind im Analogteil der PWM-Step-down-Schaltregler des Ladekanals und der als Linearregler ausgeführte Entladekanal dargestellt.

Mikroprozessor-Steuereinheit

Die detaillierte Schaltungsbeschreibung beginnen wir mit der Mikroprozessor-Steuereinheit.

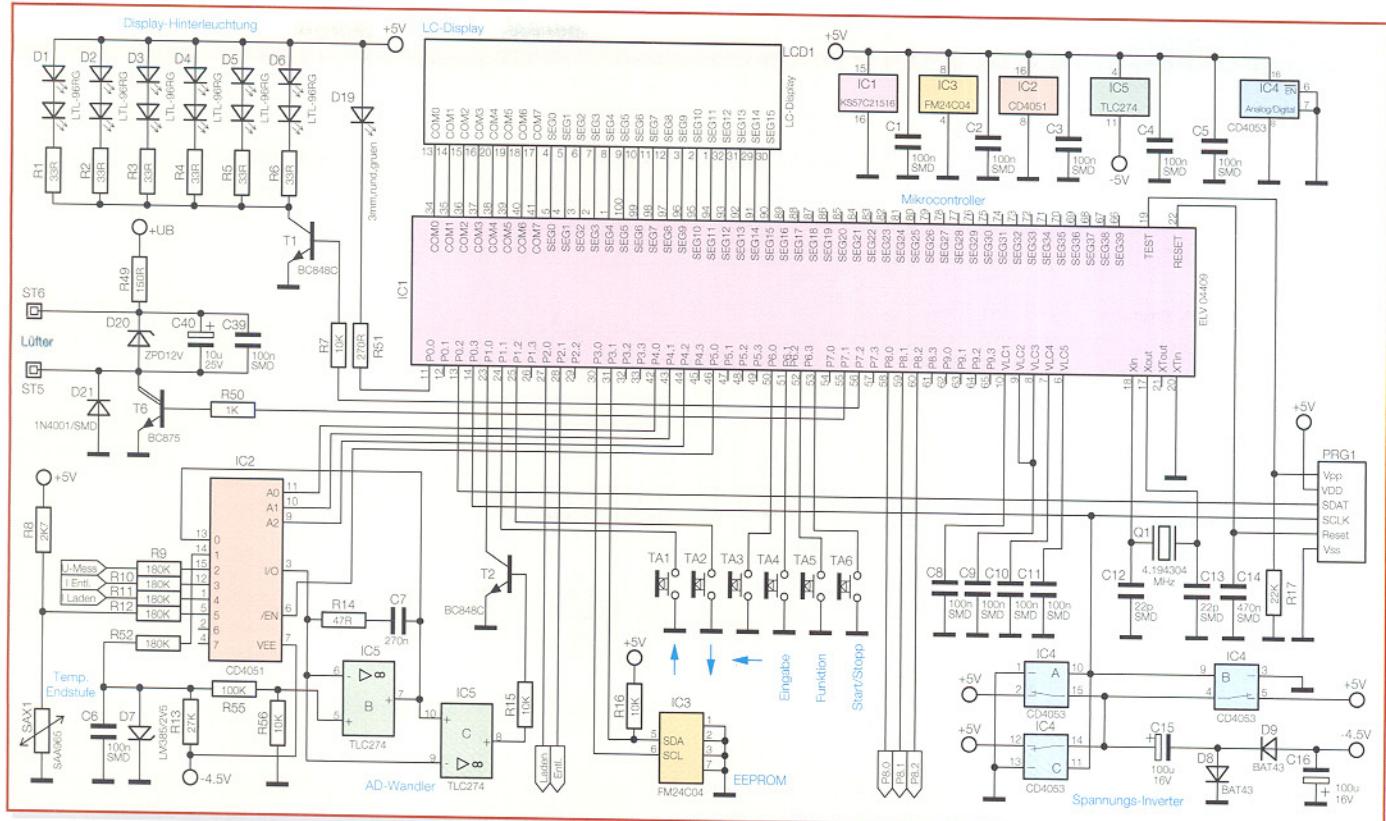


Bild 7: Mikroprozessor-Steuereinheit des Lademoduls ALC 100

einheit in Abbildung 7. Zentrales Baulement ist dabei der Single-Chip-Mikrocontroller (IC 1), der alle Steueraufgaben innerhalb des Moduls übernimmt und direkt die Anzeige der Daten auf dem Display vornimmt.

Das Display verfügt über insgesamt acht COM-Leitungen und 16 Segmentleitungen und ist direkt mit den entsprechenden Portanschlüssen des Mikrocontrollers verbunden. Das Gleiche trifft auch auf die insgesamt 6 Bedientaster des Lademoduls zu. Da der Controller über interne Pull-up-Widerstände verfügt, ist in diesem Bereich keine weitere externe Beschaltung erforderlich.

Beim Lademodul sind vorwiegend analoge Messwerte zu verarbeiten. Daher ist ein A/D-Wandler mit entsprechender Genauigkeit erforderlich. Der hier eingesetzte Dual-Slope-Wandler erreicht eine Auflösung von 14 Bit. Die Grundelemente dieses trotz kostengünstigen Aufbaus sehr genauen Wandlers sind der als invertierender Integrator geschaltete Operationsverstärker IC 5 B und der Komparator IC 5 C. Grundvoraussetzung bei diesem 2-Rampen-Wandler ist, dass die Mess- und Referenzspannung entgegengesetzte Vorzeichen haben.

Die eigentliche Messwert-Abfrage sowie die Messung der Referenzspannung von -2,5 V erfolgt über den 8fach-Analogschalter IC 2 im Multiplexverfahren. Von Pin 3 gelangen die Messspannungen dann auf den Integratoreingang. Die Auswahl des Messeingangs erfolgt über Port 4.0 bis 4.2 und Port 5.0 des Prozessors.

Der nachgeschaltete Komparator (IC 5 C) schaltet um, wenn die Ausgangsspannung des Integrators wieder im Ruhezustand ist.

T 2 erzeugt dann eine Spannungsflanke an Port 1.0 des Mikrocontrollers IC 1.

Mit D 7 wird die für die Wandlung erforderliche Referenzspannung von -2,5 V generiert. Die Referenzspannung wird dann über den Integrationswiderstand R 52, Pin 1 des Multiplexers IC 2 zugeführt. Eine zur Akkusspannung proportionale Spannung gelangt über den Integrationswiderstand R 9 zum Multiplexer des integrierenden AD-Wandlers, und zum Ladestrom bzw. Entladestrom proportionale Messspannungen werden über R 10 und R 11 zugeführt. Der Temperatursensor SAX 1 überwacht am Kühlkörper die Endstufentemperatur.

Ein ferroelektrisches EEPROM (IC 3) ist über die I²C-Bus-Leitungen SCL und SDA mit Port 3.0 und Port 3.1 des Mikroprozessors verbunden. Das EEPROM dient zum Backup der Bedienelemente und zum Speichern der letzten Daten bei einem Spannungsausfall. Des Weiteren werden bei normalem Betrieb die gemessenen Akkukapazitäten hier gespeichert. Die zuletzt gespeicherten Daten bleiben bei einem Netzausfall selbst über Jahre erhalten.

Die LED-Hinterleuchtung des LC-Displays erfolgt mit sechs Side-Looking-Lamps (D 1 bis D 6). Jedes Anzeigeelement enthält dabei zwei in Reihe geschaltete Leuchtdioden. Aktiviert wird die Beleuchtung mit Hilfe des Transistors T 1, der wiederum von Port 7.2 des Mikrocontrollers gesteuert wird.

Der Mikrocontroller arbeitet mit einem Takt von 4,19 MHz. Dazu ist der an Pin 17 und Pin 18 extern zugängliche Oszillator mit einem Quarz (Q 1) und den Kondensatoren C 12 und C 13 beschaltet.

Während der Programmieradapter PRG 1

ausschließlich in der Produktion zur Programmierung des Mikrocontrollers benötigt wird, sorgt der Kondensator C 14 für einen definierten Reset des Controllers beim Anlegen der Versorgungsspannung.

Eine negative Hilfsspannung von -4,5 V wird mit Hilfe der in IC 4 integrierten CMOS-Schalter C 15, C 16, D 8 und D 9 erzeugt. Die CMOS-Schalter erhalten am Steuereingang ein Rechtecksignal von Port 0.3, wodurch der positive Anschluss von C 15 wechselweise auf +5 V und Massepotential gelegt wird. D 8 klemmt das Signal in der Ladephase von C 15 auf Masse und nach der Gleichrichtung mit D 9 steht am Pufferklo C 16 die negative Hilfsspannung zur Verfügung.

Optional besteht die Möglichkeit, das Lademodul mit einem Lüfter auszustatten, der dann an ST 5 und ST 6 anzuschließen ist. Gesteuert wird der Lüfter von Port 7.1 des Mikrocontrollers über den Transistor T 6, wobei D 21 zum Schutz des Transistors vor Gegeninduktionsspannungen dient. Der Vorwiderstand R 49 versorgt den Lüfter mit Spannung, D 20 dient zur Spannungsbegrenzung am Lüfter selbst, und C 39, C 40 unterdrücken Störungen. Wie oben rechts im Schaltbild zu sehen ist, werden die integrierten Schaltkreise des Digitalteils mit +5 V versorgt. Lediglich der Operationsverstärker IC 5 benötigt an Pin 11 zusätzlich noch eine negative Hilfsspannung. Die Kondensatoren C 1 bis C 5 unterdrücken hochfrequente Störungen direkt an den Versorgungspins der einzelnen integrierten Schaltkreise.

Analogteil

Der Analogteil des ALC 100 (Abbil-

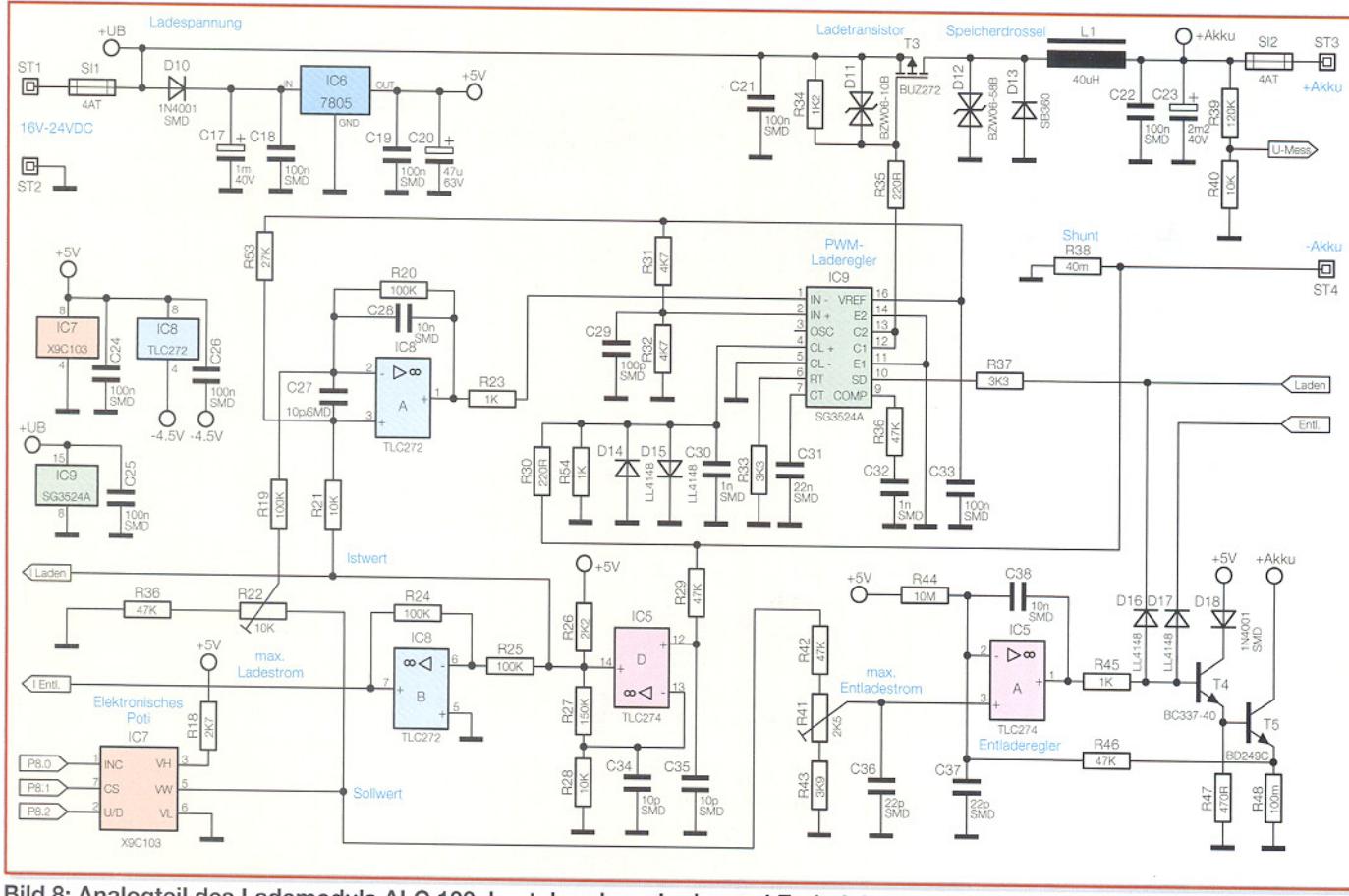


Bild 8: Analogteil des Lademoduls ALC 100, bestehend aus Lade- und Entladekanal

dung 8) besteht aus einem PWM-Stepdown-Wandler im Ladezweig und einem Linearregler im Entladezweig.

Betrachten wir zuerst den im oberen Bereich des Schaltbildes eingezeichneten Ladekanal, wo der bekannte PWM-Schaltregler IC SG 3524 zum Einsatz kommt. Dieses IC erzeugt eine interne Referenzspannung von 5 V, die an Pin 16 zur Verfügung steht und den Spannungsteiler R 31, R 32 am nicht invertierenden Eingang des integrierten Fehlerverstärkers speist.

Der Istwert kommt über den Widerstand R 23 vom Ausgang des Operationsverstärkers IC 8 A, der abhängig ist von der Sollwert-Vorgabe des Mikrocontrollers (über das elektronische Poti IC 7) und vom Ladestrom, dessen proportionale Spannung an IC 5, Pin 14 verstärkt zur Verfügung steht.

Der nicht invertierende Verstärker IC 5 D nimmt eine Verstärkung des stromproportionalen Spannungsabfalls am Shunt-Widerstand R 38 um den Faktor 16 vor. Das Ausgangssignal gelangt dann zum einen direkt zum AD-Wandler und zum anderen auf den als Inverter geschalteten Operationsverstärker IC 8 B. Im Entladebetrieb, wo am Shunt-Widerstand ein Spannungsabfall mit umgekehrter Polarität auftritt, nimmt dieser OP dann die erforderliche Signalinvertierung vor.

Der Regler IC 9 vergleicht ständig die Eingangsgrößen Sollwert und Istwert miteinander und steuert über seinen an Pin 9

mit einer R/C-Kombination beschalteten Ausgang den internen Komparator. Über das Puls-Pausen-Verhältnis am Ausgang wird letztendlich der P-Kanal-LeistungsfET T 3 gesteuert.

Der Spannungsteiler R 34, R 35 in Verbindung mit der Schutzdiode D 11 sorgt für eine Begrenzung der Drain-Source-Spannung am LeistungsfET. Bei durchgeschaltetem Transistor T 3 fließt der Ladestrom über die Speicherhassel L 1 und die Sicherung SI 2 zum Ausgang (Akku) und über den Shunt-Widerstand R 38 zurück.

Aufgrund der in L 1 gespeicherten Energie bleibt der Stromfluss bei gesperrtem Transistor über die Schottky-Diode D 13 aufrechterhalten. Der Elko C 23 dient am Ausgang zur Glättung des direkt vom Tastverhältnis abhängigen Ausgangsstroms.

Zur schnellen Maximalstrombegrenzung wird die am Shunt-Widerstand (R 38) abfallende Spannung über den Spannungsteiler R 30, R 54 auf die in IC 9 integrierte Strombegrenzierschaltung gegeben.

Die Taktfrequenz des Schaltreglers bestimmen R 33 an Pin 6 und C 31 an Pin 7.

Die Betriebs- und Ladespannung des Lademoduls wird an ST 1 zugeführt und gelangt über die Sicherung SI 1 direkt zur Endstufe und über D 10 auf den Eingang des Spannungsreglers IC 6. C 17 dient in diesem Zusammenhang zur Pufferung und C 18, C 19 zur HF-Störunterdrückung. Der Elko C 20 puffert die stabilisierte Aus-

gangsspannung von 5 V und verhindert gleichzeitige Schwingneigungen am Ausgang des Festspannungsreglers.

Die Entlade-Endstufe ist recht einfach und mit IC 5 A, T 4, T 5 und externer Be- schaltung realisiert. Auch hier erfolgt die Sollwert-Vorgabe mit Hilfe des elektronischen Potis IC 7, gesteuert vom Mikrocontroller.

Über den Spannungsteiler R 41 bis R 43 wird der Sollwert direkt dem nicht invertierenden Eingang des mit IC 5 A aufgebauten Reglers zugeführt. R 41 dient dabei zum Abgleich des maximalen Entladestroms.

Die Freigabe des Entladekanals erfolgt durch ein High-Signal an der Katode von D 17. Bei Freigabe steuert der OP-Ausgang über R 45 den Emitterfolger T 4 und dieser wiederum den Entladetransistor T 5.

Am (Shunt-)Widerstand R 48 entsteht ein entladestromabhängiger Spannungsabfall, der über R 46 auf den invertierenden Eingang von IC 5 A gegeben wird. Der Regelkreis ist damit geschlossen.

Die Regeleigenschaften werden in erster Linie von C 38 bestimmt, und C 36, C 37 dienen zur HF-Störunterdrückung an den OP-Eingängen. Damit der Regler unabhängig vom Offset des OPs immer sicher auf null gefahren werden kann, wird der invertierende Eingang über R 44 leicht vorgespannt. Im „ELVjournal“ 4/2004 erfolgt die Beschreibung des Aufbaus und der Inbetriebnahme des ALC 100. **ELV**



USB-PC-Datenlogger, Teil 2

Die Aufzeichnung von Spannungsverläufen über lange Zeiträume wird vielfach über einen PC mit angeschlossenem Multimeter durchgeführt. Zwar gibt es eine breite Produktpalette an Multimetern mit Schnittstelle ohne internen Speicher, aber häufig ist am Messplatz oder -ort kein PC vorhanden.

Hier bietet der neue mobile ELV PC-Datenlogger PCD 200 mit USB-Schnittstelle die Lösung. Er verfügt über zwei Messeingänge und einen integrierten Speicher und arbeitet unabhängig vom PC. Allein zur Konfiguration und zum Auslesen der Daten wird er an den PC angeschlossen. Nach der Einführung in die Bedienung und Funktion des PC-Datenloggers geht es im zweiten Teil um die Schaltungstechnik und den Nachbau dieses vielseitigen Gerätes.

Schaltung

Die Schaltung des PC-Datenloggers besteht aus zwei Teilen: der Mess- und Auswerte-Schaltung (Abbildung 6) sowie der USB-Schnittstelle (Abbildung 7).

Das zentrale Bauteil der Schaltung bildet der Mikrocontroller IC 3 vom Typ ELV04395 (ATmega8L), der für den Einsatz als Datenlogger sehr geeignet ist, da er intern über einen Analog-Digital-Umsetzer verfügt. Jedoch ist die Genauigkeit

für eine Auflösung von 1 mV (Kanal 2) nicht hoch genug. Aus diesem Grund kommt ein zweiter A/D-Umsetzer zum Einsatz, der mit dem Zwei-Rampen-Verfahren (dual-slope) arbeitet. Dieser besteht aus einem Analogmultiplexer (IC 6), einem Integrierer (IC 7 C) und einem Komparator (IC 7 D). Die Eingangsspannung wird über einen Spannungsteiler (R 22, R 23) durch zwei geteilt und über einen Impedanzwandler (IC 7 B) auf den Eingangsmultiplexer (IC 6) des A/D-Umsetzers gegeben. Der Impedanzwandler ist

notwendig, um den Spannungsteiler während der Messung nicht zu belasten und das Messergebnis nicht zu verfälschen. Die Referenzspannung für die Messung wird mittels D 7 auf -1,2 V stabilisiert und ebenfalls über einen Impedanzwandler auf den Multiplexer geführt. Die Messspannung und die Referenzspannung (U_{ref}) werden jetzt über den Dual-Slope-A/D-Umsetzer „miteinander verglichen“. Im Ruhezustand liegt der Ausgang des Integrierers auf Massepotential. Jetzt wird die heruntergeteilte Messspannung für eine feste

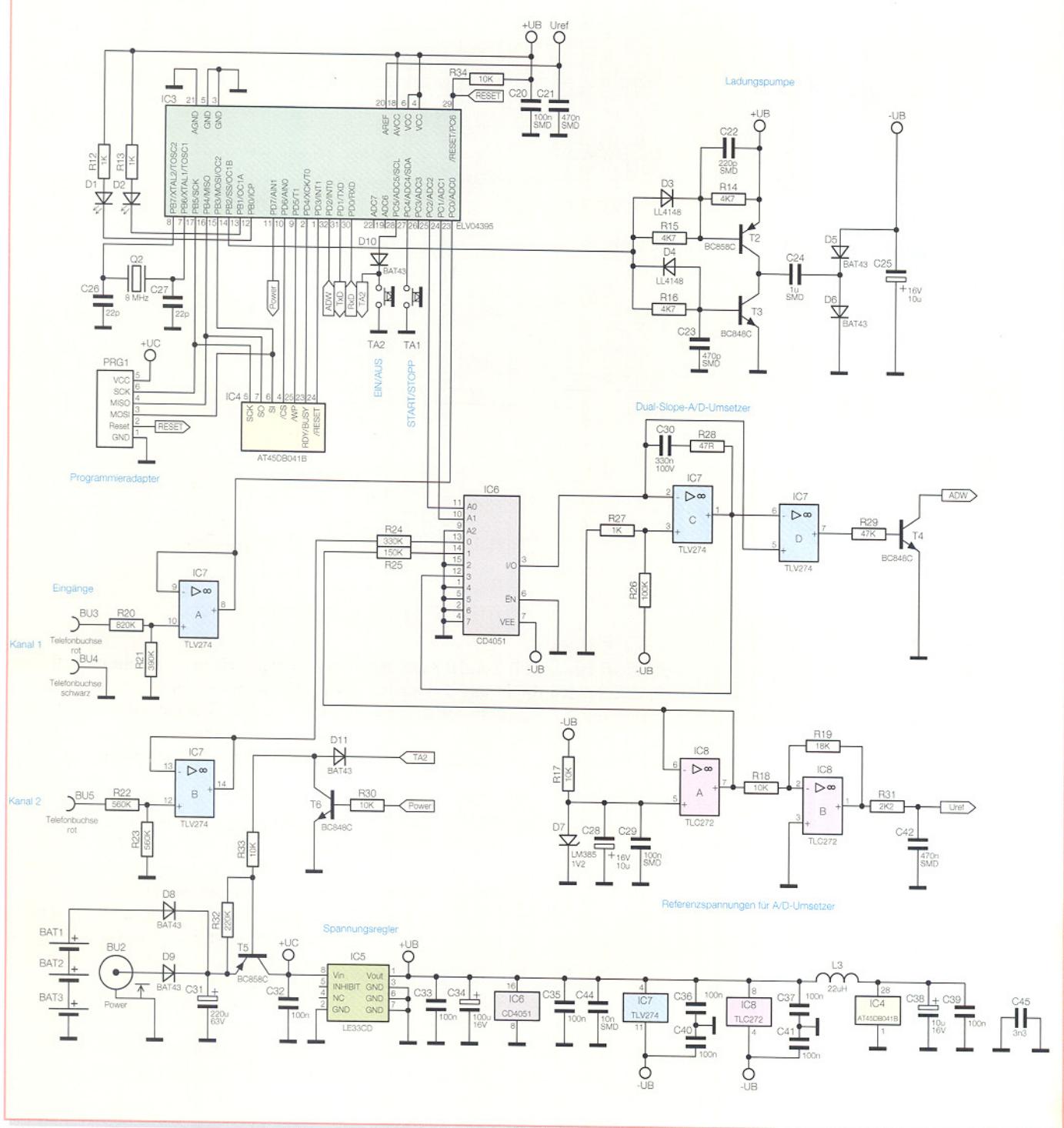


Bild 6: Schaltbild des PCD 200

Zeit ($t_1 = 65,5$ ms) auf den Integrierer geschaltet, woraufhin sich die Spannung an dessen Ausgang ins Negative bewegt (Abbildung 8, Stufe 1). Jetzt wird die negative Referenzspannung auf integriert und die Zeit (t_2) gemessen, bis der Ausgang wieder auf Massepotential liegt (Abbildung 8, Stufe 2). Aus den beiden Zeiten und der bekannten Referenzspannung wird die angelegte Spannung berechnet.

Die an Kanal 1 angelegte Spannung wird ebenfalls über einen Spannungsteiler (R 20, R 21) heruntergeteilt und über einen

Impedanzwandler (IC 7 A) auf den A/D-Umsetzer-Eingang des Mikrocontrollers geführt. Hierfür benötigt man eine positive Referenzspannung ($U_{ref} > 2$ V), damit der interne A/D-Umsetzer genau messen kann. Diese Spannung wird mittels eines invertierenden Verstärkers (IC 8 B) ($V = 1,8$) aus der Referenzspannung für den Dual-Slope-A/D-Umsetzer erzeugt.

Die Speicherung der Messwerte erfolgt in einem Data-Flash-Baustein (IC 4) der Firma Atmel.

Die Betriebsspannung erhält die Schal-

tung entweder über die DC-Buchse BU 2 oder aus drei Batterien (BAT 1 bis BAT 3). Die beiden unterschiedlichen Spannungsquellen sind über die Dioden D 8 und D 9 voneinander entkoppelt. Mit dem Transistor T 5 kann die Betriebsspannung, also das gesamte Gerät, eingeschaltet werden. Das Einschalten erfolgt mit der „EIN/AUS“-Taste, im laufenden Betrieb bleibt T 5 eingeschaltet, indem der Transistor T 6 vom Mikrocontroller durchgesteuert wird. Der Spannungsregler IC 5 stabilisiert die Betriebsspannung auf 3,3 V.

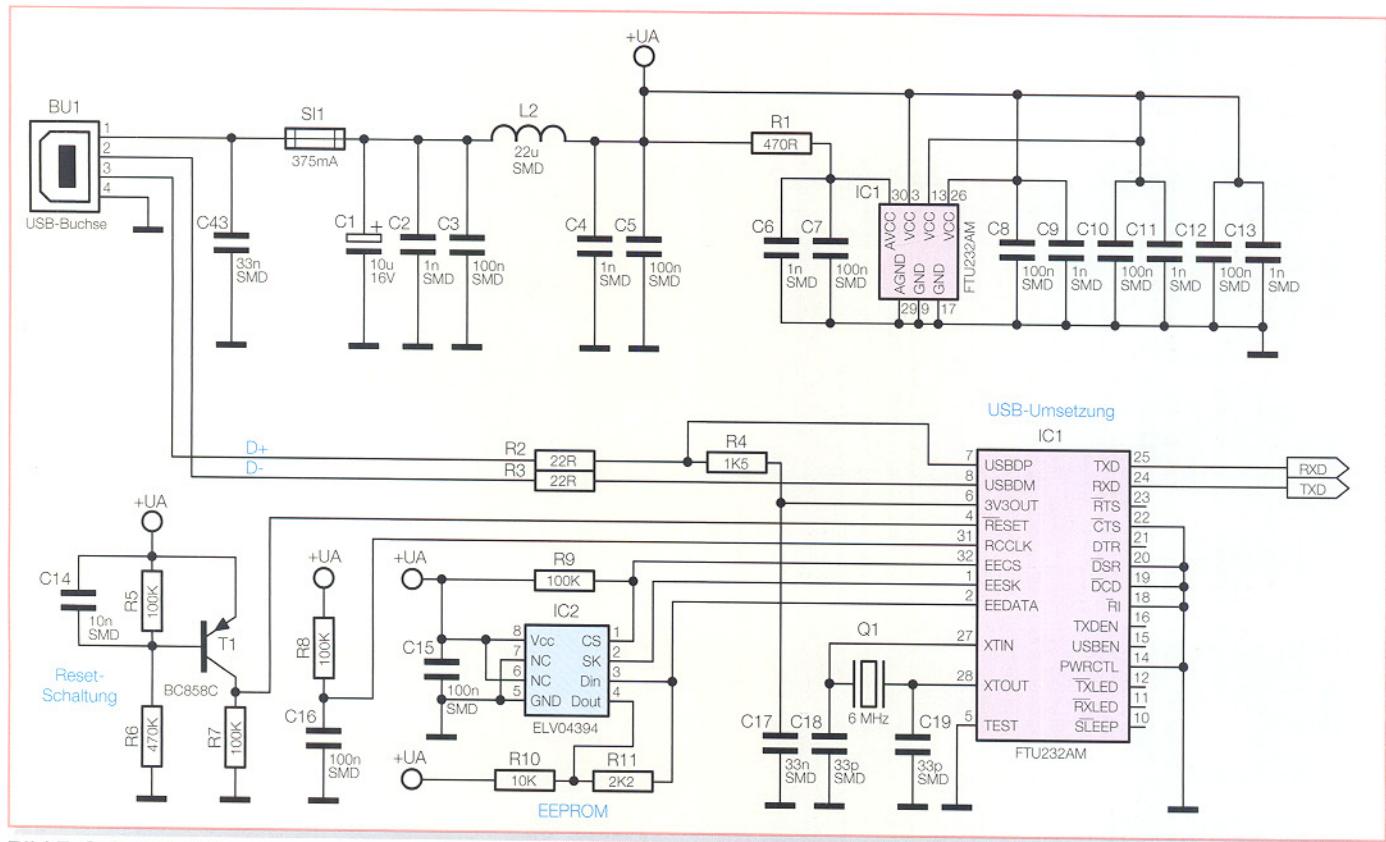


Bild 7: Schaltbild der USB-Schnittstelle

Zusätzlich ist eine negative Versorgungsspannung notwendig. Bei geringem Strombedarf kann man eine negative Spannung einfach mit einer Ladungspumpe erzeugen. Hierzu gibt der Mikrocontroller ein Rechtecksignal aus, das auf eine Transistorstufe (T 2, T 3) geführt wird, die als eine Art Treiberstufe arbeitet. Das so erzeugte niederohmig anliegende Signal wird mit Hilfe des Kondensators C 24 potentialfrei gemacht und anschließend über die Dioden D 5 und D 6 gleichgerichtet. Der Elektrolytkondensator C 25 glättet diese negative Spannung.

In Abbildung 7 ist das Schaltbild der USB-Schnittstelle zu sehen. Die Spannungsversorgung erfolgt aus dem USB und belastet somit nicht die eigentliche Betriebsspannung des PC-Datenloggers. Die Zuleitung wird an BU 1 (USB-B-Buchse) angeschlossen, und über die beiden

Abschlusswiderstände R 2 und R 3 werden die Datenleitungen direkt auf den Transceiver-Baustein IC 1 geführt, der das Bindeglied zwischen dem USB und dem Mikrocontroller darstellt. Die Verbindung zum Mikrocontroller erfolgt über eine serielle, asynchrone Schnittstelle. Das EEPROM IC 2 speichert die für den Betrieb von IC 1 notwendigen Einstellungen (Vendor-ID, Product-ID, Beschreibung usw.).

Nachbau

Der Nachbau erfolgt auf einer 163 mm x 83 mm großen, doppelseitigen Leiterplatte und setzt etwas Geschick und Sorgfalt voraus, da fast ausschließlich SMD-Komponenten zum Einsatz kommen.

Neben einem Lötkolben mit sehr feiner Spitze, SMD-Lötzinn sowie Entlötlitze sollte auch eine SMD-Pinzette zum Posi-

tionieren der kleinen Bauteile nicht fehlen. Des Weiteren ist zum Abschneiden der überstehenden Drahtenden ein Elektronik-Seitenschneider erforderlich.

Der Nachbau erfolgt anhand des Bestückungsdruckes, des Platinenfotos und der Stückliste. Im ersten Schritt erfolgt die Bestückung der SMD-ICs. Diese sind an der Pin 1 zugeordneten Seite abgeflacht oder durch eine Gehäusekerbe gekennzeichnet. Bei der Bestückung der ICs ist besondere Sorgfalt nötig, da diese Bauteile einen sehr engen Pin-Abstand aufweisen. Überflüssiges Lötzinn kann man einfach mit Entlötlitze entfernen. Man beginnt mit dem Verzinnen eines Lötpads, setzt das Bauelement polrichtig auf, verlötet den ersten Pin, nach einer nochmaligen Lagekontrolle den gegenüberliegenden und dann alle restlichen Pins.

Im Anschluss daran erfolgt die Bestückung der SMD-Widerstände und -Kondensatoren. Auch hier verzint man zunächst ein Lötpad vor, bevor das Bauteil mit der Pinzette gefasst und positioniert wird. Jetzt erfolgt das Anlöten am vorverzinnnten Pad. Bevor man jedoch den zweiten Anschluss des Bauelementes verlötet, ist die korrekte Position noch einmal zu überprüfen. Die Kondensatoren sollten erst direkt vor dem Bestücken aus der Verpackung genommen werden, da kein Aufdruck über den Wert informiert.

Nach dem nun folgenden Verlöten der SMD-Induktivitäten, -Dioden, -Transistoren und der SMD-Sicherung sind alle


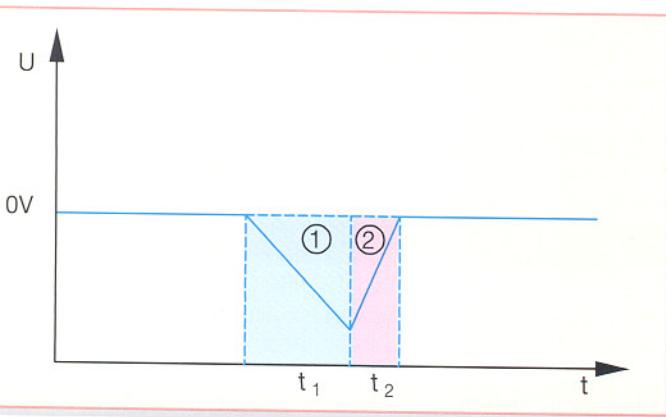


Bild 8: Das Zwei-Rampen-Verfahren der A/D-Umsetzung

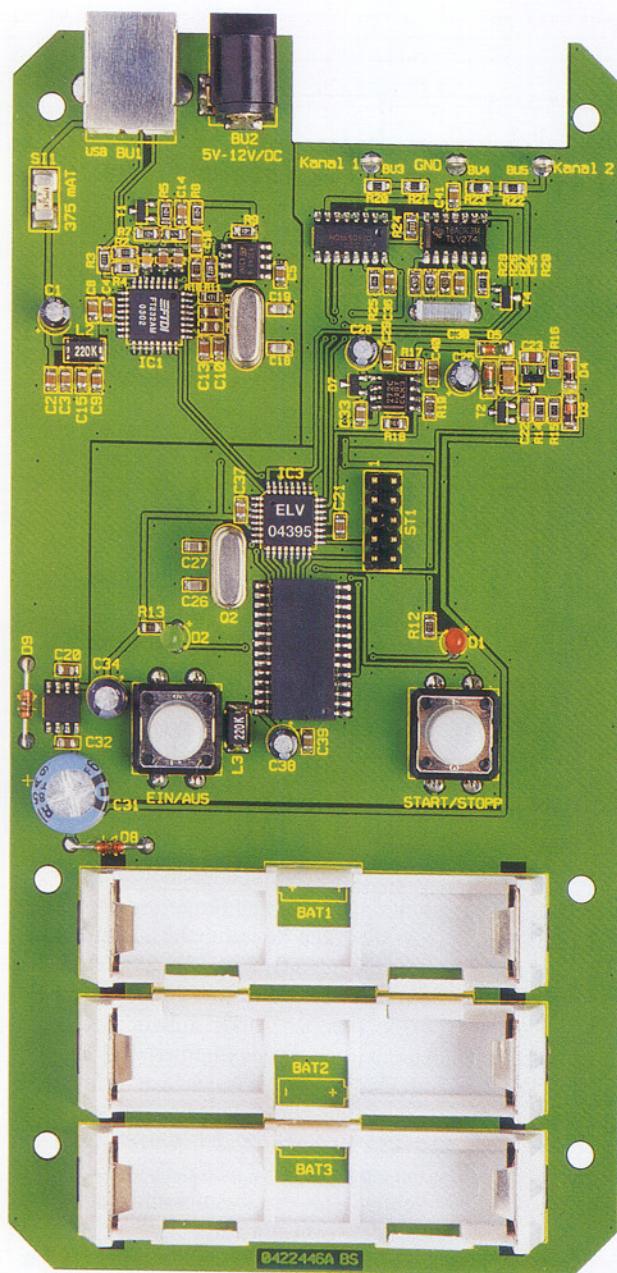

Ansicht der fertig bestückten Platine des PCD 200 mit zugehörigem Bestückungsplan

SMD-Bauteile bestückt. Die Dioden müssen polrichtig eingelötet werden. Hier muss der Katodenring am Gehäuse mit der entsprechenden Bedruckung der Leiterplatte übereinstimmen. Die richtige Lage der Transistoren ergibt sich aus der Anordnung der zugehörigen Lötpads. Auch hier geht man beim Positionieren und Verlöten wie oben beschrieben vor.

Jetzt erfolgt das Bestücken der bedrahteten Bauelemente, deren Anschlüsse durch die entsprechenden Bohrungen der Platine geführt und von der Rückseite verlötet werden. Die Anschlüsse der beiden Dioden D 8 und D 9 sind vorher auf Rastermaß abzuwinkeln. Genauso wie bei den Elektrolytkondensatoren und den Leuchtdioden ist auf die richtige Polung zu achten. Elkos sind üblicherweise am Minuspol durch eine Gehäusemarkierung gekennzeichnet. Die Katode der LEDs ist durch

den kürzeren Anschluss zu erkennen.

Im Anschluss daran werden die beiden Taster und die beiden Buchsen (BU 1, BU 2) an ihrem Platz montiert und verlötet. Hier ist besonders darauf zu achten, dass deren Gehäuse direkt auf der Leiterplatte aufliegen, so dass die mechanische Beanspruchung der Lötstellen so gering wie möglich ist.


Als Letztes sind die drei Batteriehalter, die jeweils aus einem Kunststoffhalter und zwei Kontaktplättchen bestehen, zu bestücken. Hier montiert man zunächst die Kunststoffhalterung so am entsprechenden Platz auf der Leiterplatte, dass das Batteriesymbol des Bestückungsdruckes im Fenster des Halterbodens zu sehen ist. Dann wird an jeder Seite ein Kontaktplättchen eingesetzt und auf der Rückseite mit ausreichend Lötzinn festgelötet. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Kontakt-

plättchen fest sitzen und keine Kurzschlüsse an den Lötstellen entstehen können.

Bevor die Schaltung ins Gehäuse eingebaut wird, sollte man die gesamte Leiterplatte nochmals auf Bestückungsfehler und Lötzinnbrücken untersuchen.

Jetzt sind zunächst zwei rote und eine schwarze Leitung von jeweils 30 mm Länge auf jeder Seite 5 mm abzusolieren, mit etwas Lötzinn zu verzinnen und an die jeweiligen Telefonbuchsen anzulöten. Dann werden diese so im Gehäuse montiert, dass die beiden roten Buchsen in den entsprechenden äußeren Frässungen (Kanal 1, Kanal 2) liegen. Die schwarze Buchse (GND) wird in der Mitte montiert.

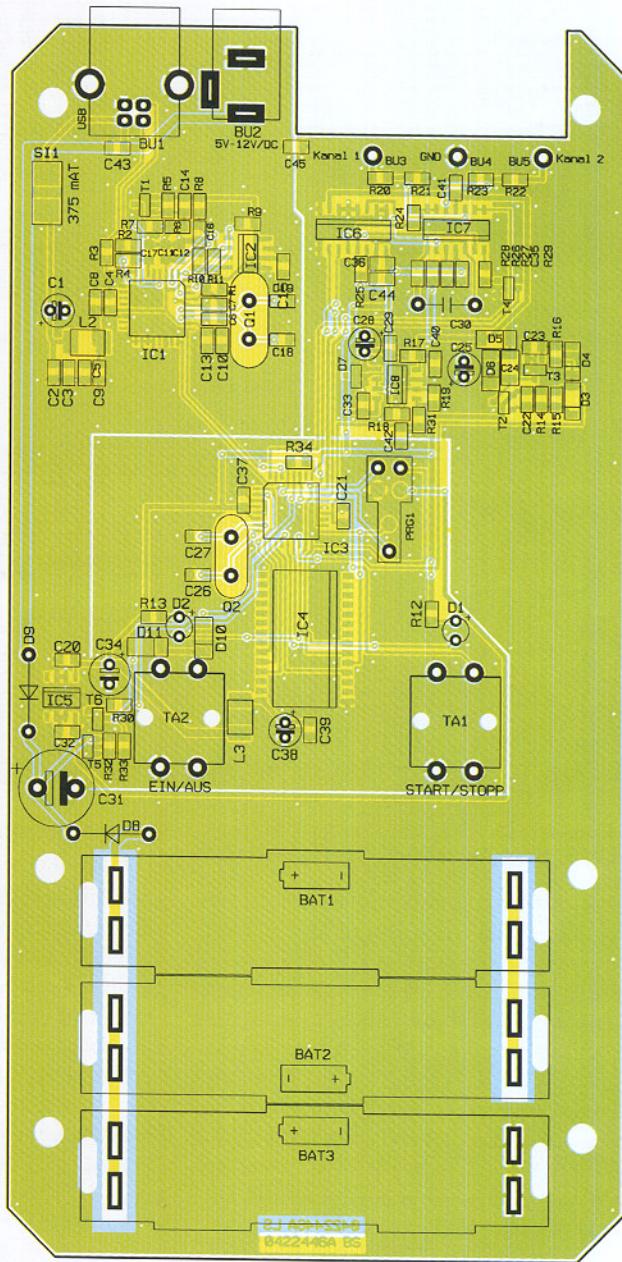Im Anschluss daran stellt man die Verbindung mit der Leiterplatte her, indem die drei Leitungen an die entsprechenden Pads für die Buchsen (BU 3 bis BU 5) gelötet werden.



Stückliste: PC-Datenlogger PCD 200

Widerstände:

22 Ω /SMD	R2, R3
47 Ω /SMD	R28
470 Ω /SMD	R1
1 k Ω /SMD	R12, R13, R27
1,5 k Ω /SMD	R4
2,2 k Ω /SMD	R11, R31
4,7 k Ω /SMD	R14–R16
10 k Ω /SMD	R10, R17, R18, R30, R33, R34
18 k Ω /SMD	R19
47 k Ω /SMD	R29
100 k Ω /SMD	R5, R7–R9, R26
150 k Ω /SMD	R25
220 k Ω /SMD	R32
330 k Ω /SMD	R24
390 k Ω /SMD	R21
470 k Ω /SMD	R6
560 k Ω /SMD	R22, R23
820 k Ω /SMD	R20

Kondensatoren:

22 pF/SMD	C26, C27
33 pF/SMD	C18, C19
220 pF/SMD	C22
470 pF/SMD	C23
1 nF/SMD ...	C2, C4, C6, C9, C11, C13
3,3 nF/SMD	C45
10 nF/SMD	C14
33 nF/SMD	C17, C43
100 nF/SMD	C3, C5, C7, C8, C10, C12, C15, C16, C20, C29, C32, C33, C35–C37, C39–C41
330 nF/100 V	C30
470 nF/SMD	C21, C42
1 μ F/SMD/Bauform 1206	C24
10 μ F/16 V	C1, C25, C28, C38
100 μ F/16 V	C34
220 μ F/63 V	C31

Halbleiter:

FT8U232AM/SMD	IC1
ELV04394/SMD	IC2
ELV04395/SMD	IC3
AT45DB041B/SMD	IC4
LE33CD/SMD	IC5
CD4051/SMD	IC6
TLV274/SMD	IC7
TLC272/SMD	IC8
BC858C	T1, T2, T5
BC848C	T3, T4, T6
LL4148	D3, D4
BAT43/SMD	D5, D6, D10, D11
LM385-1,2 V/SMD	D7
BAT43	D8, D9
LED, 3 mm, rot	D1
LED, 3 mm, grün	D2

Sonstiges:

Quarz, 6 MHz, HC49U	Q1
Quarz, 8 MHz, HC49U	Q2
SMD-Induktivität, 22 μ H	L2, L3
USB-B-Buchse, winkelprint	BU1
Hohlsteckerbuchse, 2,1 mm, print	BU2
Telefonbuchse, 4 mm, rot ...	BU3, BU5
Telefonbuchse, 4 mm, schwarz ...	BU4
Mini-Drucktaster, B3F-4050, 1 x ein	TA2
Sicherung, 375 mA, träge, SMD ...	SI1
Mignon-Batterie-Kontaktrahmen	BAT1–BAT3
6 Mignon-Batteriekontakte, print	
1 Gehäuse, kpl., bearbeitet + bedruckt	
3 Lötstifte mit Lötose für BU3–BU5	
Tastknopf, 18 mm, für TA1, TA2	
6 Knippingschrauben 1,8 x 5,0 mm	
6 cm flex. Leitung, 0,22 mm ² , rot	
3 cm flex. Leitung, 0,22 mm ² , schwarz	

Zum Abschluss sind die Kappen auf die beiden Taster aufzupressen, und die Leiterplatte ist in die untere Halbschale des

Gehäuses einzulegen und zu verschrauben. Danach wird die obere Halbschale so aufgelegt, dass die beiden Tasterstößel und

die LEDs durch die zugehörigen Bohrungen der Oberschale ragen. Nun erfolgt das Verschrauben des Gehäuses mit den vier Gehäuseschrauben.

Inbetriebnahme und Abgleich

Zunächst wird der Datenlogger mit der Betriebsspannung verbunden und die Stromaufnahme des Gerätes geprüft. Nach dem Einschalten muss die gemessene Stromstärke geringer sein als die in den technischen Daten angegebene maximale Stromaufnahme.

Dann ist der Datenlogger an den PC anzuschließen und, wie unter „Installation“ beschrieben, zu installieren. Nach dem Starten der Anwendersoftware wird die Kommunikation mit dem PCD 200 geprüft, indem die Schaltfläche „Lesen“ angeklickt wird. Die Verbindung ist in Ordnung, wenn eine korrekte Datenübertragung erfolgt ist.

Für den Abgleich ist eine sehr präzise 5-V-Referenzspannung notwendig, da die Genauigkeit der späteren Messungen direkt von der Sorgfalt dieses Abgleichs abhängt. Nach einem ungenauen Abgleich kann der PC-Datenlogger die in den technischen Daten angegebenen Toleranzen nicht einhalten.

Mittels der Schaltfläche „Abgleichen“ erfolgt der Aufruf des Dialogs zur Kalibrierung des PCD 200. Hier werden die entsprechenden Anweisungen zu den beiden Abgleichsschritten gegeben.

Im ersten Schritt sind beide Messeingänge über kurze Leitungen mit der GND-Buchse zu verbinden, um den Offset des Analog-Digital-Umsetzers auszumessen. Sobald die Verbindungen hergestellt sind, kann die Schaltfläche „Ausführen“ angeklickt werden. Nachdem dieser Schritt erfolgreich abgeschlossen ist, sind beide Eingänge mit der 5-V-Referenzspannung zu verbinden.

Jetzt wird mittels „Ausführen“ der zweite Abgleichsschritt durchgeführt. Nachdem auch dieser Abgleichsschritt erfolgreich abgeschlossen ist, kann man die Messung kontrollieren, indem man eine Messreihe, wie unter „Bedienung und Funktion“ beschrieben, aufnehmen und auslesen lässt.


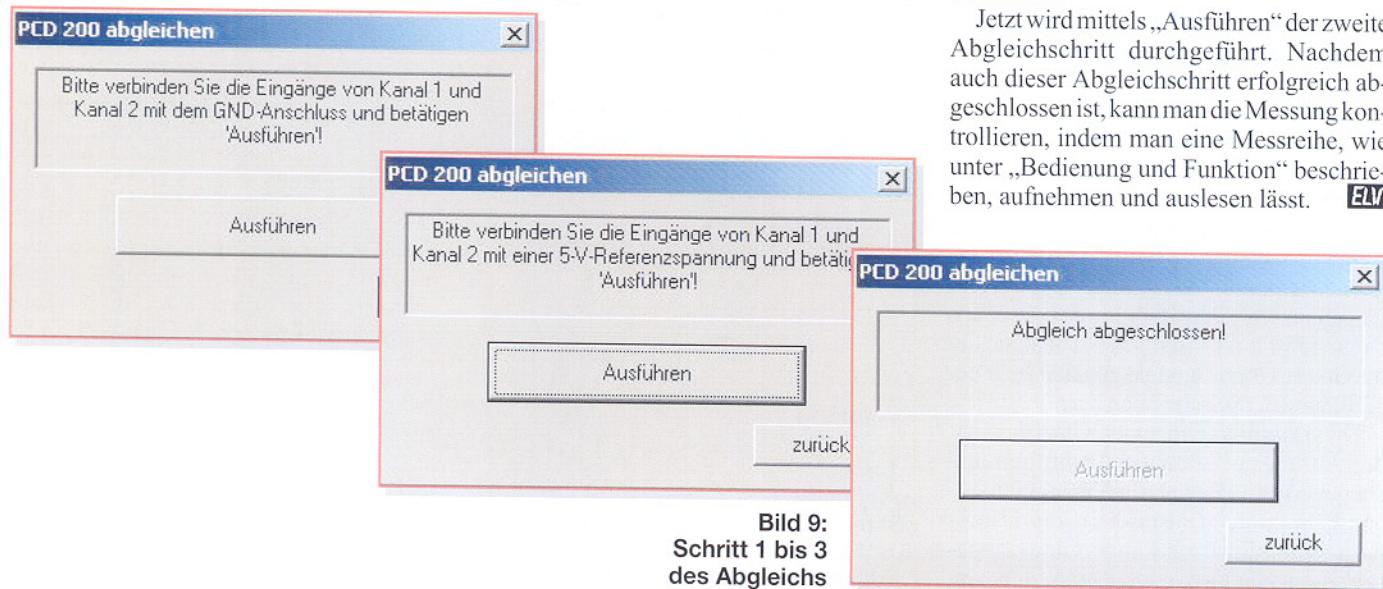


Bild 9:
Schritt 1 bis 3
des Abgleichs

Optische Übertragungstechnik

Teil 2

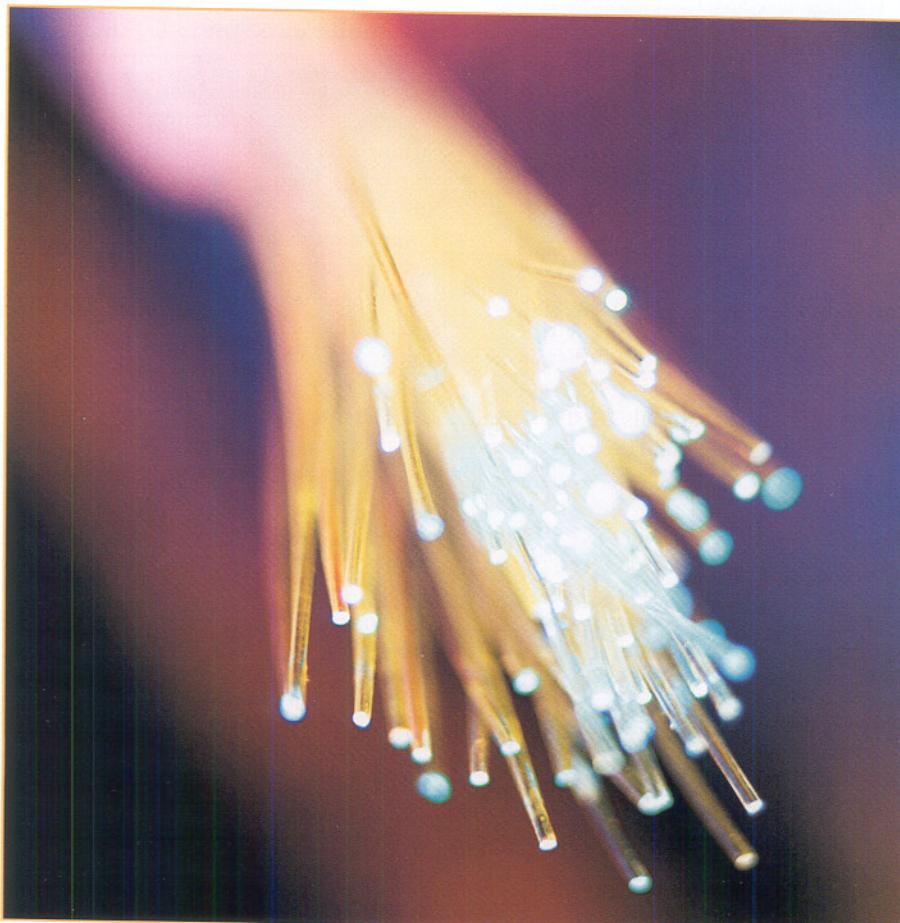

Lichtwellenleiter sind dämpfungsarme, breitbandige und langzeitstabile Transportmedien für Daten – hervorragend, aber nicht ideal. In der Praxis treten nicht zu vernachlässigende Effekte auf, deren physikalischen Hintergrund man verstehen muss, um die Grenzen eines optischen Übertragungssystems abschätzen zu können. Wir zeigen, welche Dispersionsarten es gibt, welche physikalischen Mechanismen der Erzeugung, dem Aufnehmen und dem Verstärken von Licht zugrunde liegen und wie die entsprechenden Bauteile prinzipiell funktionieren.

Kennwerte von Lichtwellenleitern

Dämpfung

Die Dämpfung einer Glasfaser ist stark frequenzabhängig (Abbildung 14). Es ergeben sich minimale Dämpfungswerte im so genannten „Fenster“ um eine Wellenlänge 1550 nm (3. optisches Fenster), die maximale Übertragungskapazität liegt bei 1300 nm (2. optisches Fenster).

Die Dämpfung in einer Glasfaser hat drei Ursachen: Streuung, Absorption und Biegeverluste. Bei ortsunabhängigen Eigenschaften der Glasfaser ist die Dämpfung proportional zur Länge. Gute Glasfasern erreichen bis zu 0,5 dB/km, d. h. erst

nach 6 km ist die Lichtleistung auf die Hälfte abgefallen.

Besser als durch einen Vergleich der Dämpfungen eines klassischen Koaxialkabels und einer hochwertigen Monomode-Glasfaser kann man deren Vorteile kaum demonstrieren (Abbildung 15). Unter Schräglage versteht man die Dämpfungsunterschiede zwischen dem oberen und unteren Ende des Übertragungsfrequenzbereichs.


Streuung

Streuung (auch Raleigh Scattering genannt) beruht auf mikroskopisch kleinen Unregelmäßigkeiten in der Glasstruktur, die den Brechungsindex lokal verändern. Kleine Anteile des Lichtstroms werden daran in viele Richtungen gestreut und fehlen dann in Ausbreitungsrichtung. Die Streuverluste haben den größten Anteil an der gesamten Dämpfung.

Absorption

Absorption wird durch unerwünschte Materialanteile im Glas hervorgerufen. Daran wird durch Molekularresonanz Lichtenergie in Wärme umgewandelt. Besonders Absorption durch Wasser (OH-Ionen) dominiert in den meisten Fasern. Sie erzeugt Dämpfungsspitzen bei 1250 und 1390 nm. Moderne Glasfasern haben wegen ihrer hohen Materialreinheit kaum mehr erkennbare Absorptionsspitzen. Jedoch beginnen die SiO₂-Moleküle von Glas selbst ab ca. 1700 nm zu absorbieren.

Bild 14:
Die
frequenz-
abhängige
Dämpfung
einer
Glasfaser

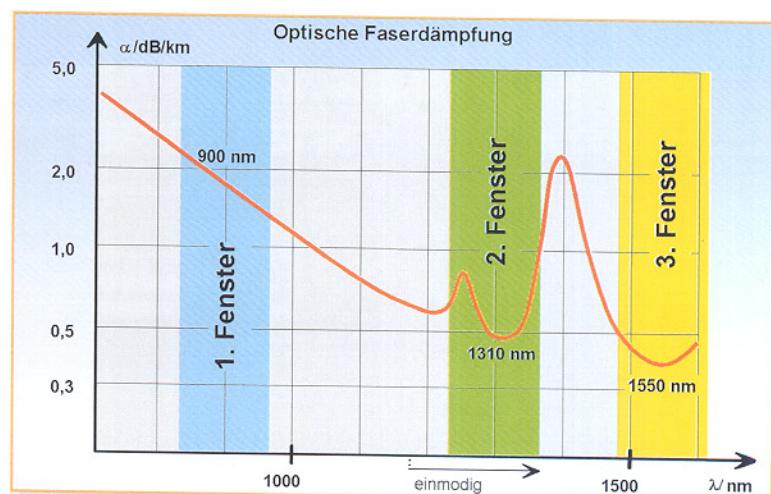

Dämpfung Koaxialkabel vs. LWL			
Leiter-Typ	Frequenzbereich	Dämpfung	Schräglage
Koaxialkabel	0,005-1 GHz	1-14 dB/100 m	13 dB
Single-Mode LWL	192.999-193.001 GHz (1550 nm)	0,05 dB/100 m	0 dB

Bild 15:
Vergleich der Dämpfung eines klassischen Koaxialkabels mit der einer hochwertigen Monomode-Glasfaser

Biegung

Biegung im Mikrobereich (micro bending), z. B. Schwankungen des Kerndurchmessers, rauen Grenzen zwischen Kern und Mantel usw., wird entweder schon bei der Herstellung oder durch mechanische Einwirkungen auf die Glasfaser (Verdrehungen, Druck, Zug) verursacht. Biegeradien im cm-Bereich (macro bending) sind für Störungen des Lichttransports an der Grenze Kern-Mantel verantwortlich, weil sie hier die Bedingungen für eine Totalreflexion aufheben oder eine Modenwandlung bewirken können. Biegungen mit Radien über 10 cm führen in der Regel zu keinen Effekten.

Im Teil 1 dieser dreiteiligen Folge wurde gesagt, dass Monomodefasern keine Modendispersion kennen, weil sich in dem extrem dünnen lichtleitenden Kern nur eine Schwingungsmodus ausbilden kann. Allerdings tritt noch die chromatische Dispersion auf. Sie besteht aus zwei Anteilen, welche die Übertragungsgeschwindigkeit vermindern – Materialdispersion und Wellenleiterdispersion. Bei der Materialdispersion ist der Brechungsindex des Lichtleiters wellenlängenabhängig, bei der Wellenleiterdispersion ist es die Ausbreitungskonstante. Beide Effekte liegen in der gleichen Größenordnung und lassen sich durch geeignete

Maßnahmen bei der Herstellung der Glasfaser und durch die Wahl einer geeigneten Übertragungsfrequenz fast kompensieren.

In einer typischen Single-Mode-Faser ($n = 1,46$, Kernradius $0,5 \mu\text{m}$) hat die chromatische Dispersion für reines Quarzglas bei 1280 nm eine Nullstelle. Durch Dotieren des Glasfasermaterials lässt sich die Nullstelle auf die Wellenlänge des Dämpfungsminimums im 2. optischen Fenster bei 1310 nm verschieben. Damit sind hohe Bandbreiten mit großen Faserlängen vereint (Abbildung 16).

Akzeptanzwinkel und numerische Apertur

Akzeptanzwinkel (φ_A) und numerische

$$NA = \sin \varphi_A = \sqrt{n_K^2 - n_M^2}$$

Für $n_K = 1,5$ und $n_M = 1,48$ ergeben sich der Akzeptanzwinkel zu 14° und die numerische Apertur zu 0,24. In der Literatur wird gelegentlich auch der doppelte Wert von φ_A als Akzeptanzwinkel bezeichnet.

Lichteinkopplung

Für eine möglichst vollständige Einkopplung des Lichtes einer Lichtquelle in die Glasfaser ist die Einhaltung des Akzeptanzwinkels erforderlich. Die Einkoppelverluste einer LED-Lichtquelle sind ziemlich hoch, da diese auch relativ viele flach austretende Strahlen abgibt. Bei Laserdioden ist wegen ihres hohen Anteils an

Akzeptanzwinkel und numerische Apertur

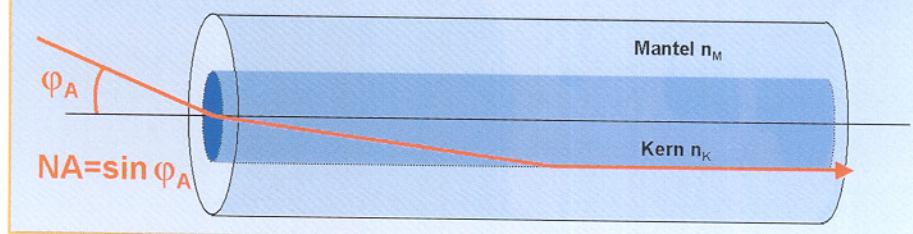


Bild 17: Akzeptanzwinkel und numerische Apertur

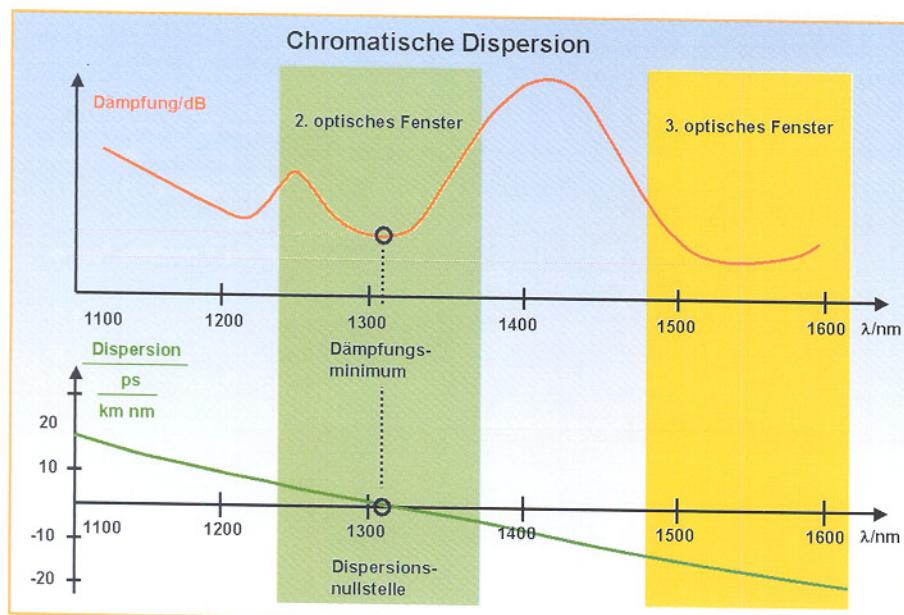


Bild 16: Chromatische Dispersion

parallellem Licht ein erheblich höherer Koppelwirkungsgrad zu erzielen (vergl. Abstrahlcharakteristiken). Mit zusätzlichen fokussierenden optischen Elementen bzw. durch eine spezielle Formung des Faserendes lässt sich der Koppelwirkungsgrad weiter erhöhen (Abbildung 18). Auf jeden Fall kann eine sauber angekoppelte Laserdiode ein Vielfaches an Leistung im Vergleich zur LED in die Glasfaser injizieren.

Prinzipielle Möglichkeiten zur Verbesserung der Einkopplung sind

- Selfoc-Elemente (Selfoc: self-focusing), Zylinderlinsen (querliegende Glasfasern) oder Glaskugeln zwischen Strahler und Glasfaserstirnfläche,
- konische Formung (Taperung) oder
- kugeliges Aufschmelzen des Lichtwellenleitereingangs.

Das Einkoppeln von Laserlicht in den Kern eines Einmoden-Lichtwellenleiters muss hoch präzise erfolgen. Beim Positio-

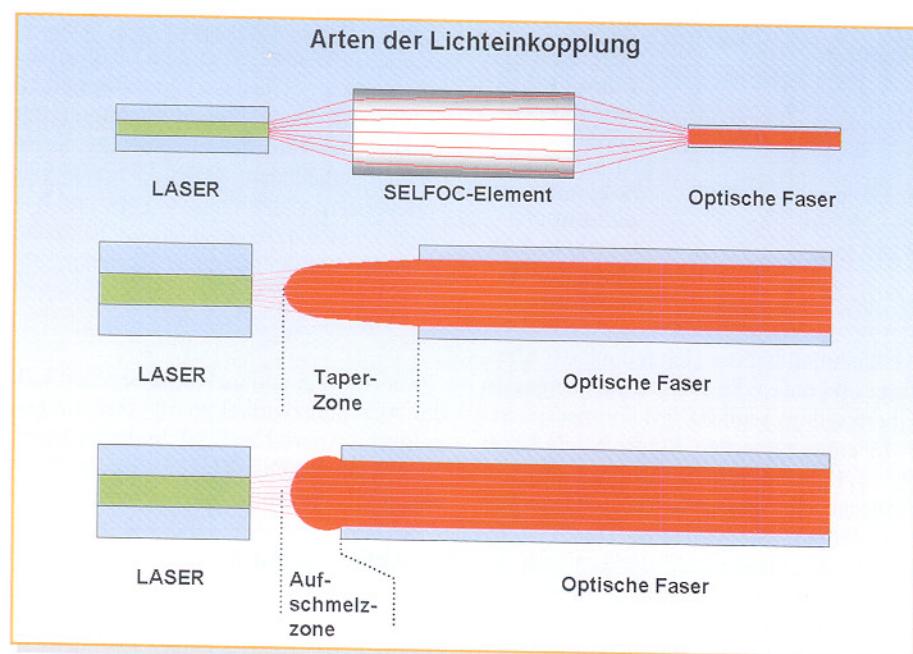


Bild 18: Durch eine spezielle Formung des Faserendes lässt sich der Koppelwirkungsgrad weiter erhöhen.

nieren und im Betrieb sind Genauigkeiten im Submikrometerbereich einzuhalten. Ein Beispiel für den speziellen Einsatz mit Laserdioden ist der Koppler F-1015LD der Firma Newport mit Diodenlaserobjektiv (12 mm Brennweite, Abbildung 19).

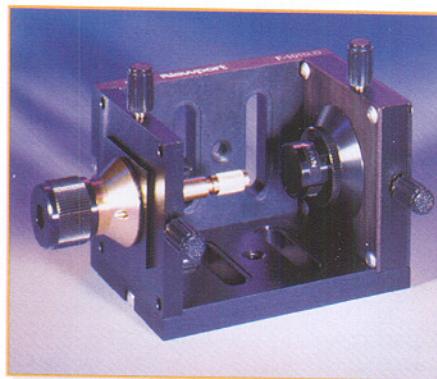


Bild 19: Der Koppler F-1015LD von Newport mit Diodenlaserobjektiv

Laser-Typen

Wie in Teil 1 bereits dargelegt, hat ideales Laser-Licht zwei Eigenschaften, die in der Praxis jedoch nie perfekt gegeben sind:

- spektrale Reinheit (nur eine Frequenz = monochromatisches Licht)
- Kohärenz (stets gleiche Phasenlage)

Das Laserprinzip beruht bekanntlich darauf, dass Schwingungen mit Wellenlängen, die in einer ganzzahligen Vielzahl in den Resonator „passen“, sich gegenseitig aufbauen, alle anderen dagegen schwächen oder auslöschen.

Beim **FP-Laser** (FP: Fabry-Perot) ist der Resonator homogen gestaltet. Es können nur die Wellenlängen „lasern“, die

nach einem vollen Durchlauf durch den Resonator am Ausgangsort mit der gleichen Phasenlage ankommen. Da dies für eine Vielzahl von Wellenlängen der Fall ist, wird sofort ersichtlich, dass im Spektrum ebenso eine Vielzahl von Frequenzen bzw. Wellenlängen auftaucht (Abbildung 20).

Der Resonator eines **DFB-Lasers** (Distributed Feedback) ist periodisch strukturiert (z. B. in der Brechzahl). Die Resonanzbedingung ist nur für die Frequenzen erfüllt, deren Wellenlänge in der richtigen Beziehung zu den Abmessungen der Strukturabschnitte steht.

Damit ist die Vielzahl der Wellenlängen, für die diese Bedingung erfüllt ist, kleiner als beim FP-Laser. Der DFB-Laser hat also eine höhere spektrale Reinheit als der FP-Laser. Lediglich seine Empfindlichkeit gegenüber rückgestreutem Licht (optical feedback) ist größer. Dieses verursacht eine rauschähnliche Störung (spurious noise), die sich aber durch Einbrin-

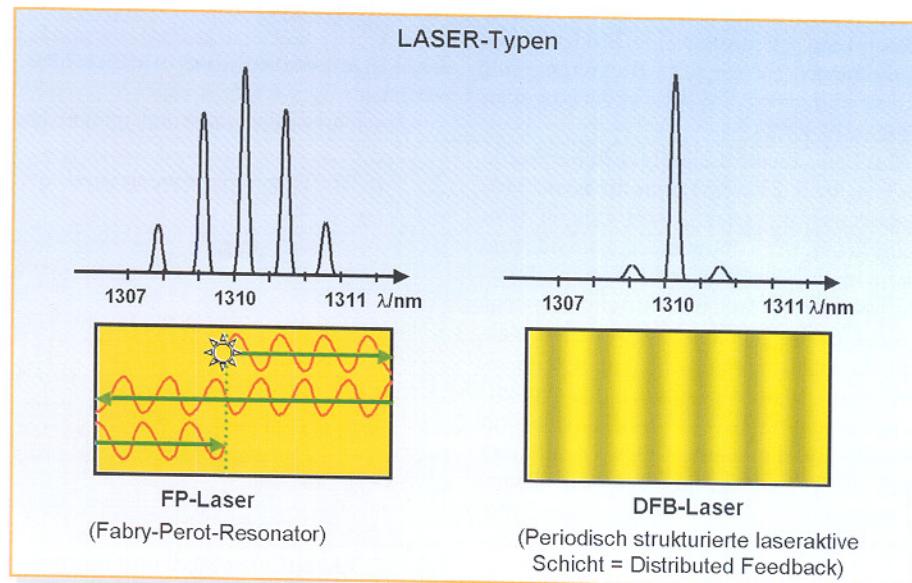


Bild 20: Vergleich von FP-Laser und DFB-Laser

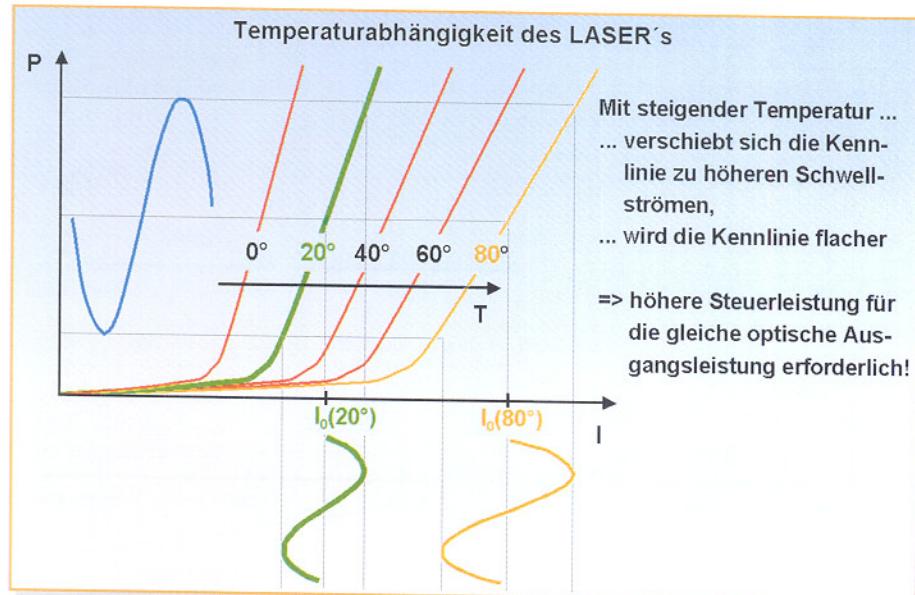


Bild 21: Temperaturabhängigkeit des Lasers

gen eines „Isolators“ zwischen Glasfaser-Eingang und Laser-Ausgang weitgehend unterdrücken lässt.

Optische Ausgangsleistung und Temperatur

Ein wesentliches, unerwünschtes Laser-Merkmal ist die starke Temperaturabhängigkeit seiner Ausgangsleistung (Abbildung 21). Der Zusammenhang zwischen optischer Ausgangsleistung und steuern dem Signalstrom ist durch eine Kennlinienschär gegeben, deren Scharparameter die Temperatur des Laser-Bausteins ist. Mit steigender Temperatur verschiebt sich die Kennlinie zu höheren Schwellströmen und wird flacher. Damit wird eine höhere Steuerleistung für die gleiche optische Ausgangsleistung erforderlich. Dieser Effekt kann durch eine Temperaturregelung des Laserhalbleiters auf einen konstanten Wert vermieden werden (Abbildung 22). Die Konstanz der optischen Ausgangsleistung wird durch einen speziellen Leistungsregelkreis weiter erhöht. Tiefpässe (TP) in beiden Regelkreisen verhindern das Nachregeln auf kurzfristige Änderungen der Steuergrößen. Die Ansteuerung des Lasers muss stets im linearen Teil der Kennlinie erfolgen. Links vom Kennlinienknick tritt

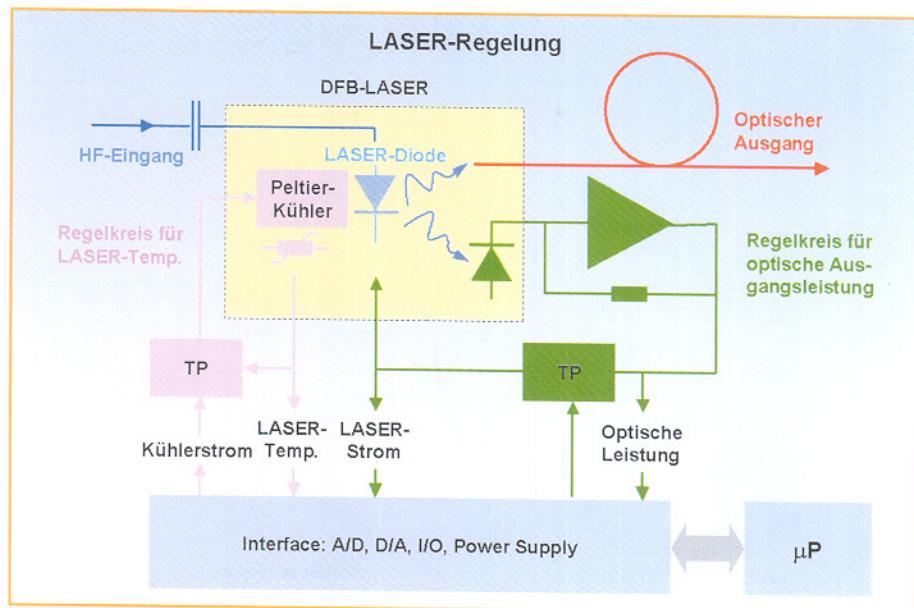


Bild 22: Temperaturregelung des Laserhalbleiters

es teilweise reflektiert und dabei in der Polarisationsrichtung mehr oder weniger gedreht. Das reflektierte Licht bestrahlt jetzt gemeinsam mit aus anderen Ursachen aus der Glasfaser herausleuchtendem Licht den Analyzer von rechts. Er lässt wieder die gleiche Schwingungsebene zum Pola-

bauelement!). Damit versperrt der 1. Polarisator wegen der insgesamt 90° -Phasenverschiebung ($2 \times 45^\circ$) den Eintritt in den Laser. So werden Störungen der Laser-Oszillation und die damit verbundenen rauschähnlichen Folgen vermieden.

Optische Empfänger

Energieniveaus der Elektronen im Halbleiterkristall

Elektronen im Kristallgitter eines Halbleiters können nicht jede beliebige Energie annehmen. Wegen der Wechselwirkung der Gitteratome gibt es für deren Elektronen bestimmte „erlaubte“ und „verbotene“ Energieniveaus (Bänder). Für die qualitative Erklärung der Lichtemission und der optischen Verstärkung genügen einige Grundkenntnisse des Bändermodells.

Das Energieniveau eines Elektrons hängt von seinem Abstand zum Atom ab. Gemäß dem Bohr'schen Atommodell können sich die Elektronen nur auf diskreten Bahnen um den Kern herum aufhalten. Es gibt drei Energiebereiche: das Valenzband, die verbotene Zone und das Leitungsband (Abbil-

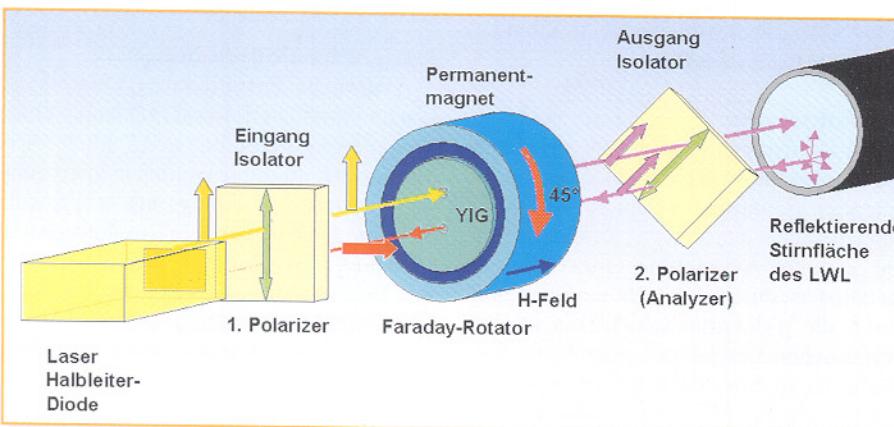


Bild 23: Funktion eines Isolators

so genanntes „Clipping“ auf. Das Ausgangssignal wird in diesem Bereich gestaucht, was einer starken Verzerrung entspricht.

Wie schon erwähnt, hat ein **Isolator** die Aufgabe, aus der Glasfaser rückgestreutes Licht vom Laser fern zu halten (Abbildung 23). Funktionsweise: Ein Polarisator am Eingang lässt nur die Laser-Strahlung einer Polarisationsrichtung zu einem Faraday-Rotator durch. Dieser besteht aus einem YIG-Kern (Yttrium-Iron-Garnet) im Feld eines ringförmigen Permanent-Magneten. Beim Durchlaufen des Faraday-Rotators erfährt das Licht eine Drehung der Polarisationsebene um 45° . Ein zweiter, um 45° gegen den ersten verdrehter Polarisator (Analyzer) lässt das Licht aus dem Polarisator ungehindert zur Stirnfläche des Lichtwellenleiters durch. Hier wird

risator-Ausgang durch. Dieser dreht wiederum um 45° in die gleiche Richtung wie beim Eingangssignal (nicht-reziproker

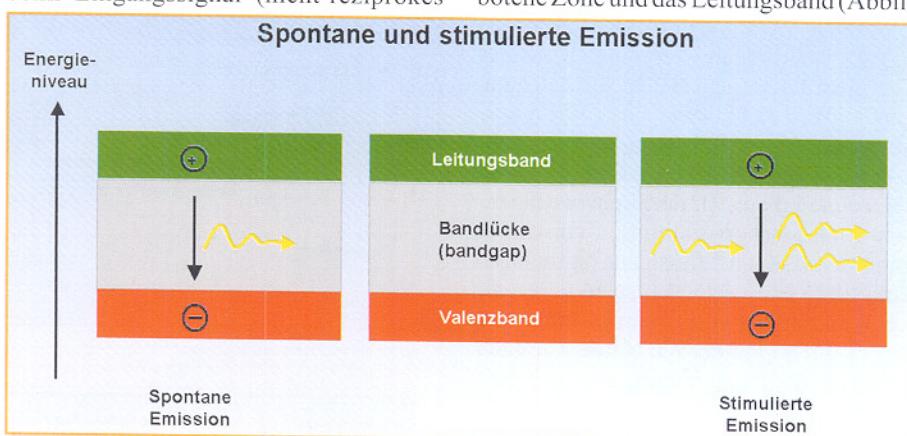


Bild 24: Das Energieniveau eines Elektrons

pin-Fotodiode

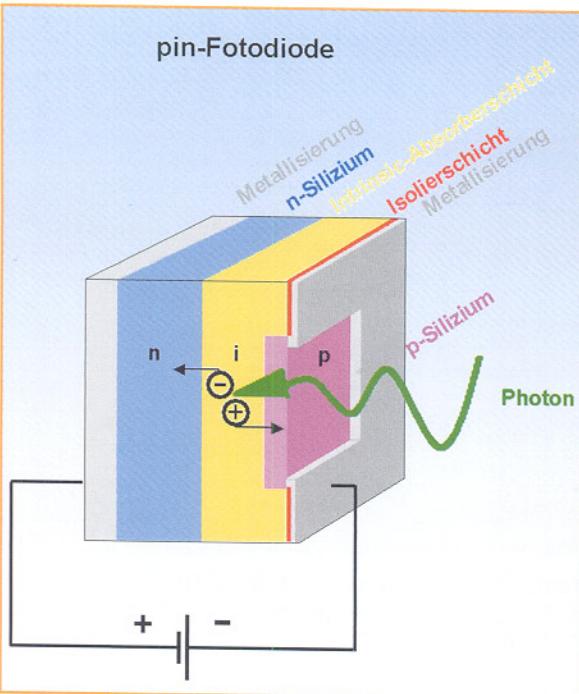


Bild 25: Der Schichtenaufbau einer pin-Fotodiode

dung 24). Die verbotene Zone als Energieabstand zwischen Valenz- und Leitungsband wird auch Bandgap (Bandlücke) genannt. Im Leitungsband haben die Elektronen die höchste Energie, im Valenzband die niedrigste. Wie der Name andeutet, tragen nur die Elektronen im Leitungsband zur Stromleitung bei. Im neutralen Zustand ist das Valenzband stets voll mit Elektronen gefüllt. Durch ausreichende Energiezufuhr (bei Silizium ca. 1 eV) von außen (z. B. Bestrahlung mit Licht, elektrisches Feld, thermisch) kann ein Elektron aus dem Valenzband über die Bandlücke in das Leitungsband „angehoben“ werden. Dabei hinterlässt es eine Fehlstelle (auch Loch oder Defektelektron genannt) im Valenzband. Diesen stark mit der Temperatur zunehmenden Effekt bezeichnet man als Eigenleitung. Im Gegensatz dazu steht die Störstellenleitung, die durch das Einbringen von Fremdatomen (Dotierung) in den Halbleiter entsteht. Wenn ein derart angehobenes Elektron aus dem Leitungsband wieder ins Valenzband zurückfällt, füllt es das von ihm hinterlassene Loch unter Abgabe eines Lichtquants auf (Rekombination). Dessen Frequenz ergibt sich aus der Energiedifferenz gemäß Plancks Gleichung zu $f = \Delta E/h$ (h : Planck'sches Wirkungsquantum $6,62 \times 10^{-34} \text{ Js}^2$). Das Zurückfallen auf ein niedrigeres Energieniveau kann ohne äußeres Zutun geschehen (spontane Emission) oder aufgrund von Anregung durch einen Lichtquant (stimulierte Emission). Diese Mechanismen liegen allen Wandlungen von Strom in Licht und umgekehrt zugrunde. Wir werden sie auch später bei der Beschreibung der optischen Verstärkung heranziehen.

Am Ausgang einer Glasfaserstrecke ist das modulierte Licht wieder in ein elektrische

sches Signal zurückzuwandeln. Die dazu erforderlichen Licht-Strom-Wandler müssen sehr empfindlich und rauscharm sein. Durchgesetzt haben sich die pin-Fotodiode und die Avalanche-Diode (avalanche = Lawine). Beide beruhen auf dem inneren Fotoeffekt, der im Grenzbereich eines Übergangs von p- auf n-leitendes Halbleitermaterial auftritt.

pin-Fotodiode

Der Schichtenaufbau besteht aus einem n-leitenden Substrat (Träger), einer eigenleitenden (i: intrinsic) Schicht und einer dünnen p-leitenden Schicht (Abbildung 25). Sie ist unter Aussparung eines Fensters metallisiert, durch das Licht einfällt und durch die p-dotierte Schicht bis in den intrinsischen Bereich gelangen kann. Die Diode ist in Sperrrichtung vorgespannt. Jedes Licht-Photon erzeugt nun idealer-

weise ein Ladungsträgerpaar, wobei sich das Elektron in Richtung des Pluspols der Spannungsquelle und das Defektelektron (Loch) zum negativen Pol bewegt. Dadurch entstehen elektrische Impulse, die im Mittel der einfallenden Lichtleistung proportional sind. Reines Silizium oder Germanium als Halbleitermaterial weisen spezifische Nachteile auf. Silizium ist wegen seiner mit der Wellenlänge zunehmenden Transparenz nur im Bereich kleiner Wellenlängen ($<1100 \text{ nm}$) zu verwenden, Germanium eignet sich zwar für größere Wellenlängen, ist wegen des relativ hohen Sperrstroms (Dunkelstrom) aber unempfindlicher. Einen Kompromiss bieten komplexe Halbleitermaterialien wie InGaAsP.

Als Empfindlichkeit S (S : sensitivity) einer Fotodiode wird das Verhältnis des Fotostroms I_{pin} zur ihn auslösenden Lichtleistung P definiert.

$$S_{pin} = \frac{I_{pin}}{P}$$

Typische Werte für die Empfindlichkeit sind $0,5 \text{ A/W}$. Eine eingestrahlte Lichtleistung von z. B. $2 \mu\text{W}$ hat dann einen Strom von $1 \mu\text{A}$ zur Folge, der an einem Arbeitswiderstand von $10 \text{ k}\Omega$ eine Spannung von 10 mV abfallen lässt.

Avalanche-Fotodioden

Avalanche-Fotodioden (APD: Avalanche Photo Diode) sind im Prinzip einer normalen pin-Fotodiode sehr ähnlich (Abbildung 26). Auch sie werden in Sperrrichtung betrieben, allerdings mit sehr hohen Spannungen kurz vor dem Durchbruch des pn-Übergangs. Dadurch entsteht in diesem Bereich ein starkes elektrisches Feld. Darin werden die durch Lichteinfall erzeugten Ladungsträger so stark beschleunigt, dass sie durch Stoßionisation wiederum neue erzeugen, usw. Dieser Lawinen-


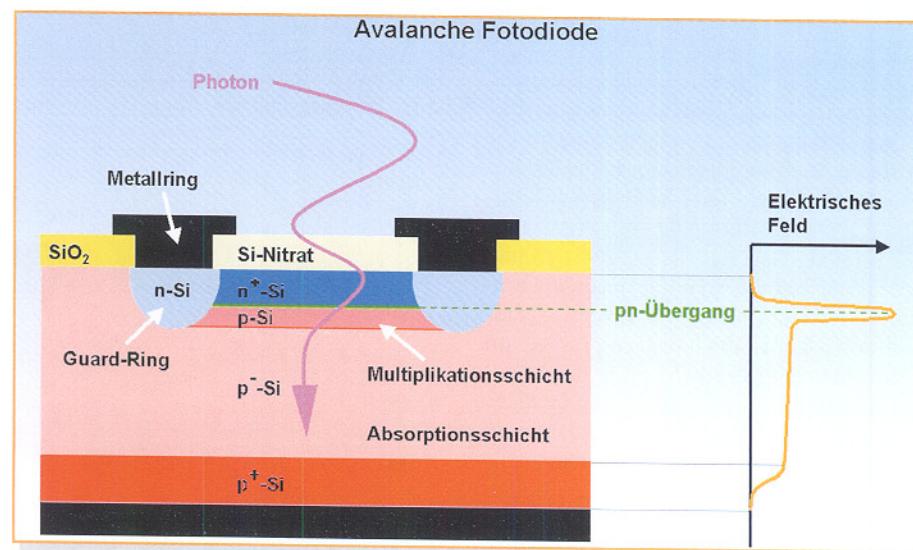


Bild 26: Avalanche-Fotodioden (APD: Avalanche Photo Diode)

Bild 27: Ein EDFA
(Erbium Doped Fiber Amplifier)

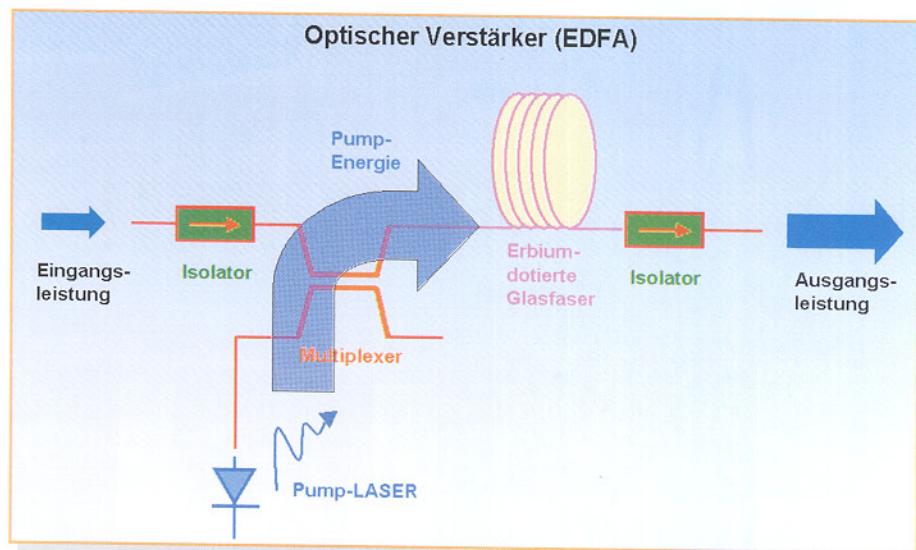

effekt hat der Diode den Namen gegeben. Deshalb setzt ein einzelnes Photon eine Vielzahl elektrischer Ladungsträger frei. Der Multiplikationsfaktor M einer Avalanche-Fotodiode kann Werte von mehreren Hundert annehmen.

Dagegen beträgt der Quantenwirkungsgrad einer pin-Diode nur bis zu 90 %, d. h. nur 90 von 100 einfallenden Photonen erzeugen tatsächlich ein Ladungsträgerpaar. Je größer der Multiplikationsfaktor ist, desto langsamer wird die APD. Das hat damit zu tun, dass mehr Zeit zum Aufbauen der Ladungsträgerlawine erforderlich ist. Der Multiplikationsfaktor ist proportional zur angelegten Spannung in Sperrrichtung. Deshalb ist diese hoch konstant zu halten.

Der Lawineneffekt macht die APD zwar sehr empfindlich, andererseits aber auch stark nicht-linear. Für analoge optische Signale kommen deshalb heute nur pin-Dioden zum Einsatz.

$$S_{APD} = \frac{I_{APD}}{P} = M \frac{I_{pin}}{P} = M \cdot S_{pin}$$

Optische Verstärker

Wie jede Verstärkung ist auch die optische als Verhältnis einer Ausgangs- zu einer Eingangsgröße definiert. Damit das Signal am Ausgang des Verstärkers größer als an seinem Eingang ist, muss Energie von außen zugeführt werden. Diese wird beim optischen Verstärker als Pump-Energie bezeichnet. Am Beispiel eines EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) soll das Prinzip der optischen Verstärkung erläutert

werden. Im Wesentlichen besteht ein EDFA aus einer Erbium-dotierten Glasfaser, in der die Verstärkung stattfindet. Dazu werden die Erbium-Atome durch Fremdlicht (980 oder 1480 nm) auf ein höheres Energieniveau „gepumpt“, von dem aus sie dann, durch das Eingangslicht stimuliert, unter Lichtabgabe in den Grundzustand zurückfallen. Dabei wird mehr Lichtenergie frei, als in den Eingang des Verstärkers eingespeist wurde. Darin besteht die Verstärkung. In der Praxis findet man noch je einen Isolator an Eingang und Ausgang des EDFA, um Rückstreuungen in den vorangegangenen Glasfaserabschnitt und aus dem nachfolgenden zu unterdrücken. Die Pumpleistung wird mittels eines Multiplexers in die Glasfaser eingespeist (Abbildung 27).

Genau wie beim Laser spielt beim EDFA stimulierte Strahlung eine zentrale Rolle. Man kann den EDFA deshalb auch als „Laser ohne Spiegel“ betrachten.

Typische Werte eines EDFA:

- Länge der Erbium-dotierten Faser: 10–20 m
- Wellenlängenbereich: 1520–1570 nm

- Verstärkung: 0–50 dB
- Ausgangsleistung: 1–4000 mW
- Rauschzahl: 3,5–12 dB
- Welligkeit: 1–2 dB

An einer vereinfachten Darstellung der Energiezustände eines Erbium-Atoms wird deutlich, dass neben dem stimulierten „Nutzlicht“ auch spontan emittiertes „Störlicht“ entsteht. Deshalb findet man ASE-Störungen (amplified spontaneous emission) und remanente Pumpleistung im Ausgangssignal. Das verschlechtert das Signal-Rausch-Verhältnis.

Dies ist ein Ausdruck der alten nachrichtentechnischen Weisheit, nach der jede Verstärkung dem Nutzsignal Rauschen hinzufügt. Deshalb strebt man hochreine Glasfasermaterialien, hohe Sendeleistungen, optimale Einkopplung, möglichst wenige dämpfende Verbindungen und empfindliche Empfänger an. Damit lassen sich sehr lange, verstärkerfreie Glasfaserverbindungen zwischen Sender und Empfänger realisieren. Das ist für den Rauschanteil im Nutzsignal zwar optimal, aber nicht immer möglich.

ELV

Hochenergetisches Niveau

Metastabiles Niveau

Grundniveau

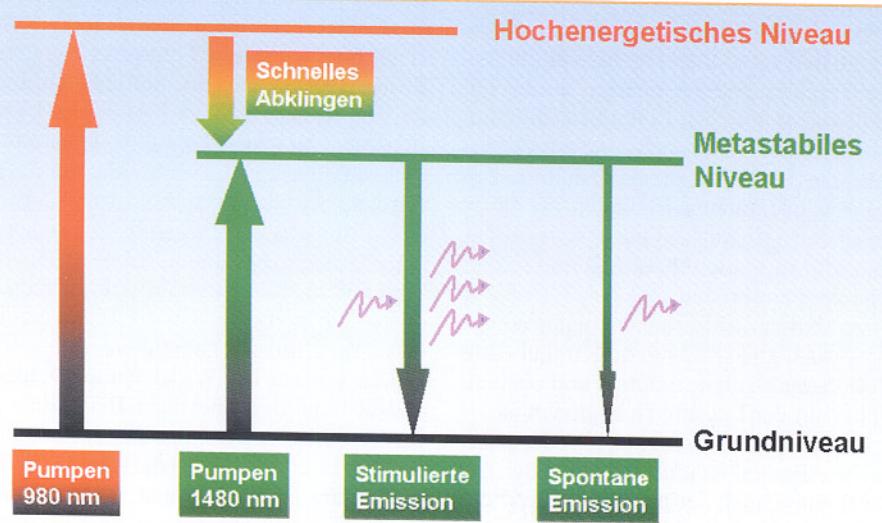


Bild 28: Energieniveauprinzipiell eines Erbium-Atoms

Literatur:

Brückner, V.: Optische Nachrichtentechnik, Teubner, Wiesbaden, 2003

Derickson, D. (Hrsg.): Fiber Optic Test and Measurement, Prentice-Hall, New Jersey, 1998

Gerthsen, Chr., Kneser, H. O.: Physik, Springer, Berlin, 1971

Glaser, W.: Lichtwellenleiter, VEB Verlag Technik, Berlin, 1990

Hentschel, Chr.: Fiber Optics Handbook, Hewlett-Packard, FRG, 1989

Möschwitzer, A., Lunze, K.: Halbleiter-elektronik, VEB Verlag Technik, Berlin, 1977



DMX-Analyser DA 512 Teil 2

Der DMX-Analyser DA 512 ist ein sehr hilfreiches Tool bei der Fehlersuche und Installation von professionellen Lichtanlagen mit DMX-512-Technik. Er kann sowohl DMX-Signale auswerten als auch senden. Es besteht die Möglichkeit, einzelne Kanäle auszuwählen und die übertragenen Daten in verschiedener Form darzustellen. Zudem lassen sich komplette DMX-Pakete speichern und bei Bedarf (z. B. bei Ausfall eines Lichtmischpultes) automatisch an den Bus senden. Eine Kabeltestfunktion rundet die Features ab. Dieser abschließende Teil beschäftigt sich mit dem Nachbau und der Inbetriebnahme.

Nachbau

Nachdem Bedienung und Schaltung ausführlich beschrieben sind, folgen jetzt die detaillierten Anweisungen zum Nachbau. Alle Bauteile des DMX-Analysers finden auf der 87 x 168 mm großen, doppelseitigen Platine Platz. Das 4-zeilige LC-Display-Modul ist bereits vorgefertigt und liegt als fertige Einheit bei. Um die Nachbausicherheit zu erhöhen, kommen überwiegend konventionelle bedrahtete Bauteile zum Einsatz. Lediglich der Mikrocontroller ELV03391 ist in SMD-Bauform ausgeführt. Mit dem Einbau ins robuste Kunststoffgehäuse ist der DMX-Analyser auch „roadtauglich“.

Bestückung

Die Bestückung der Platine erfolgt anhand der Stückliste und des Bestückungs-

drucks auf der Platine. Die Platinenfotos geben hierbei auch noch zusätzliche Informationen.


Um den Controller richtig zu positionieren und zu verlöten, braucht es ein wenig Geschick und das richtige Werkzeug: Neben dem üblichen Lötkolben mit einer feinen Spitze wird auch eine SMD-Pinzette sowie SMD-Lötzinn benötigt. Um bei den bedrahteten Bauteilen die überstehenden Anschlussdrähte kürzen zu können, wird zusätzlich ein Elektronik-Seitenschneider empfohlen.

Der Aufbau erfolgt in gewohnter Weise: Es werden zuerst die niedrigen und dann die höheren Bauteile montiert und verlöten, wobei auf der Lötseite zu beginnen ist.

Da der SMD-Mikrocontroller IC 6 das flachste Bauteil ist und zu Beginn der Arbeiten auch noch der meiste Platz auf der Platine vorhanden ist, beginnen wir mit dessen Bestückung. Dazu wird das Lötpad

von Pin 1, welches im Bestückungsdruck durch die abgeschrägte Ecke und auf dem IC durch die kreisförmige Vertiefung markiert ist, vorsichtig mit etwas Lötzinn verzint. Nun wird das IC entsprechend dem Bestückungsdruck in Position gebracht und Pin 1 angelötet. Nachdem die korrekte Lage sichergestellt wurde (alle Pins liegen korrekt auf den zugehörigen Lötpads auf), werden jetzt alle Anschlüsse des Controllers verlöten. Besonders ist darauf zu achten, dass keine Lötzinnbrücken entstehen. Sollte dieses trotz aller Sorgfalt doch einmal geschehen sein, ist das Lötzinn mit etwas Entlötlitze vorsichtig zu entfernen.

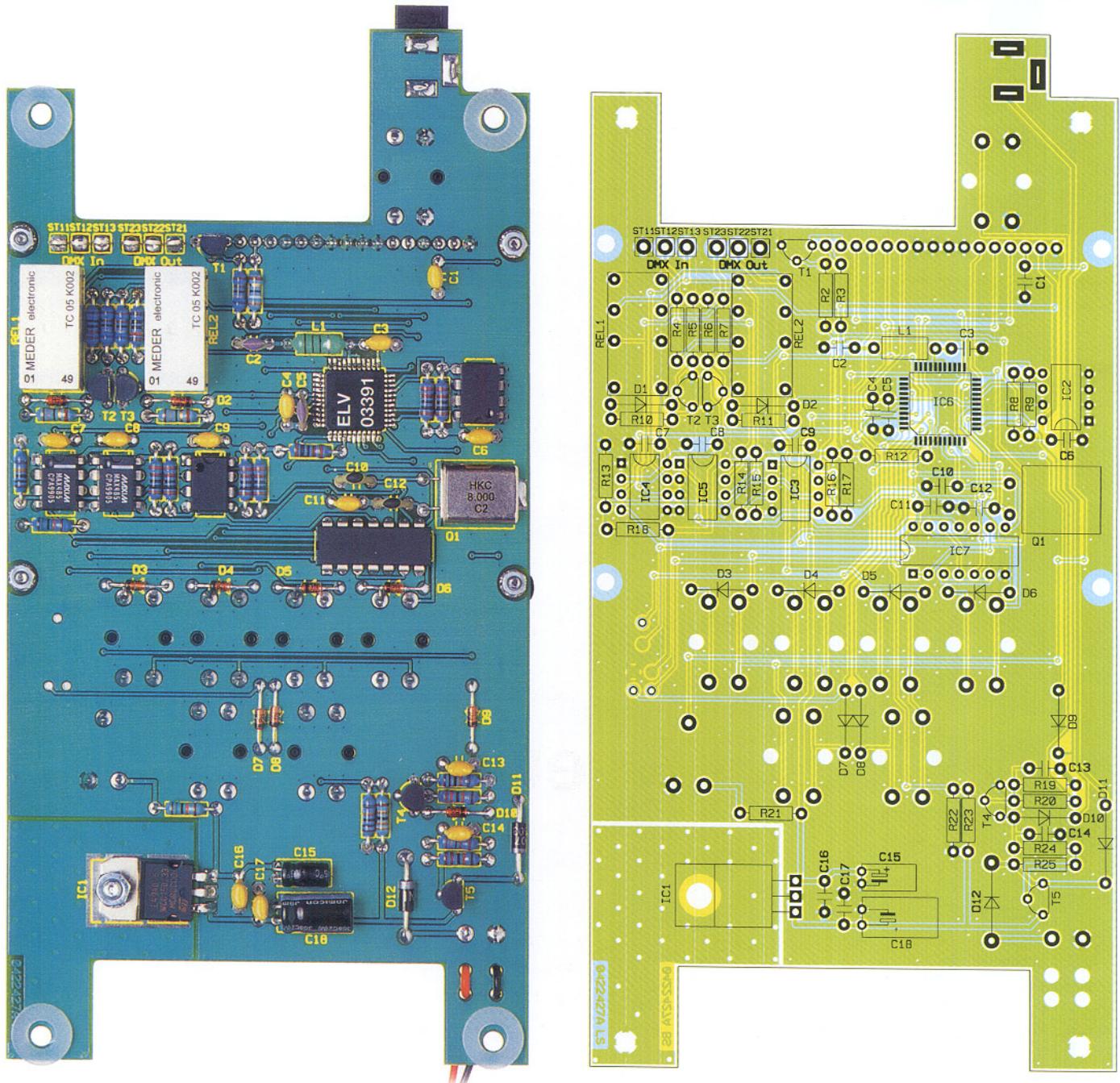Nun werden die Widerstände, Dioden und die Induktivität bestückt. Beim Einbau der Dioden ist auf richtige Polung zu achten. Am Bauteil selber ist die Katode durch einen Ring gekennzeichnet, der mit dem Strich im Bestückungsdruck übereinstimmen muss. Um die Bauteile fachgerecht zu



Ansicht der fertig bestückten Platine des DA 512 von der Lötseite mit zugehörigem Bestückungsplan

bestücken, werden die Anschlussdrähte entsprechend den Bohrungen abgewinkelt, die Bauteile von der Lötseite her eingesetzt und von der Bestückungsseite verlötet. Die überstehenden Drahtenden werden mit dem Elektronik-Seitenschneider vorsichtig oberhalb der Lötstelle (ohne diese zu beschädigen) abgekniffen.

Nach der Montage aller Dioden und Widerstände erfolgt die Bestückung der Transistoren, Kondensatoren, ICs und des Quarzes. Die Einbaurage der Transistoren ergibt sich aus dem Bestückungsdruck auf der Platine und der Anordnung der Bauteilbohrungen – hier ist ein Verpolen quasi nicht möglich. Anders ist es bei den Elektrolyt-Kondensatoren und ICs. Bei den Elektrolyt-Kondensatoren ist der Minuspol markiert. Dabei ist zu beachten, dass

auf der Platine der Pluspol gekennzeichnet ist und diese Bauteile liegend zu montieren sind. Die ICs besitzen als Markierung der Polung eine Kerbe an einer Stirnseite – diese ist ebenfalls im Bestückungsdruck gekennzeichnet. Auch der Quarz ist liegend zu montieren. Hierzu werden die Anschlussdrähte im Abstand von ca. 1 mm zum Bauteil im 90°-Winkel abgewinkelt, dann eingesetzt und verlötet. Zusätzlich muss der Quarz zur Verbesserung der mechanischen Stabilität noch am oberen Ende auf die Leiterbahn gelötet werden.



Ist so weit alles bestückt und verlötet, erfolgt die Montage des Festspannungsreglers IC 1. Um diesen ebenfalls liegend montieren zu können, müssen die Anschlussbeine im Abstand von ca. 3 mm zum Gehäuse um 90° nach hinten abge-

winkelt werden. Nun kann dieser entsprechend dem Bestückungsdruck platziert und mittels der Zylinderkopfschraube M3 x 8 mm, der Fächerscheibe und der Mutter mechanisch fixiert werden. Nach der mechanischen Befestigung sind nun die drei Anschlüsse zu verlöten.

Anschließend werden noch die beiden Relais und die Lötstifte ST 11 bis ST 13 und ST 21 bis ST 23 bestückt und verlötet.

Bevor nun mit der Bestückung fortfahren wird, müssen alle bisherigen montierten Bauteile auf korrekten Sitz und evtl. vorhandene Lötzinnbrücken hin kontrolliert werden. Dies ist schon jetzt erforderlich, da nach der Montage des Displays ein Großteil der Platine verdeckt ist.

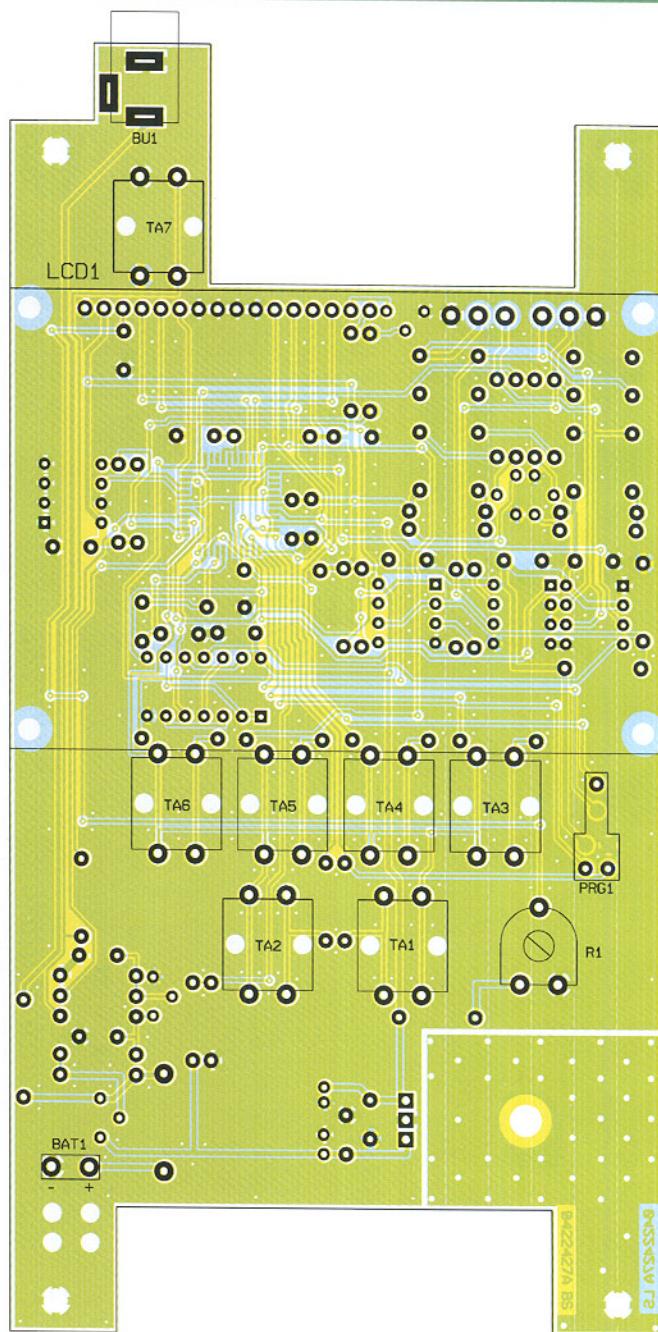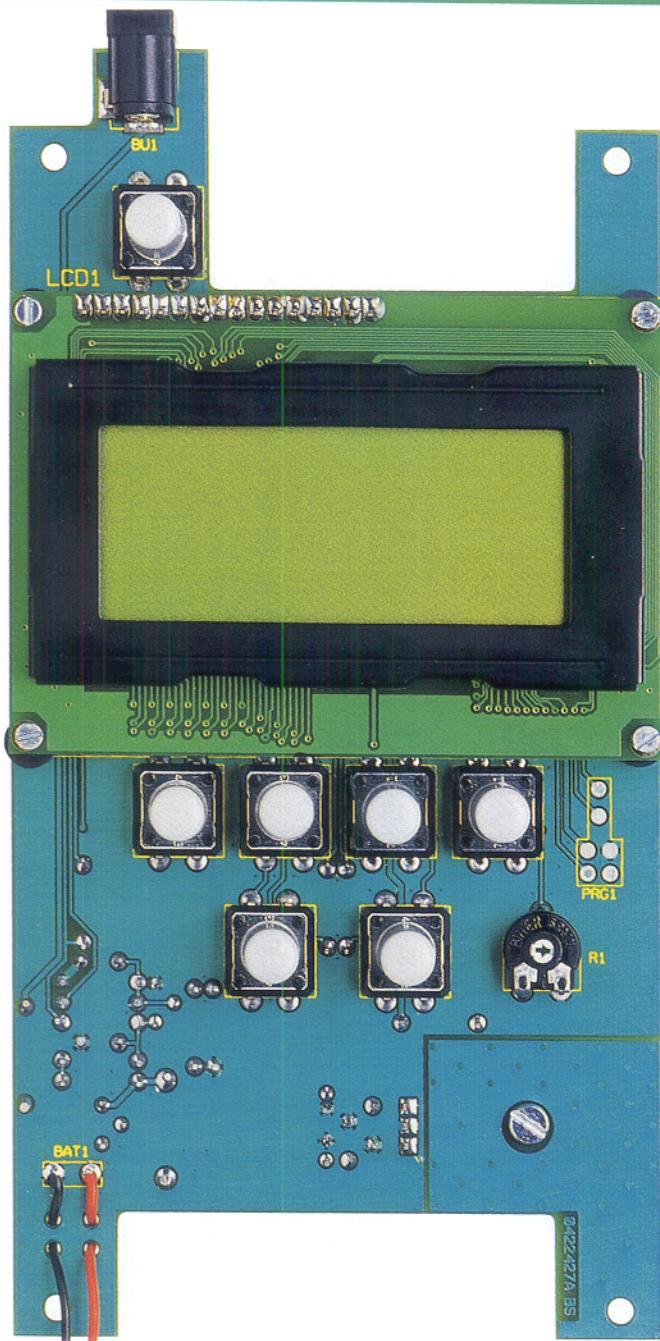Es folgt dann die Montage der Bauteile auf der Bestückungsseite. Dort werden



Ansicht der fertig bestückten Platine des DA 512 von der Bestückungsseite mit zugehörigem Bestückungsplan

zuerst die Taster, das Potentiometer und die Hohlsteckerbuchse montiert und von der Lötseite her verlötet. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Bauteile jeweils plan auf der Platine aufliegen – ansonsten kann es zu Problemen bei der späteren Gehäuseendmontage kommen.

Daraufhin folgt die Montage des Displays. Hierzu wird zunächst die elektrische Verbindung mit dem Einlöten der 16-poligen Stifteleiste vorbereitet: Die Stifteleiste wird mit der kurzen Seite voran so weit in die Display-Position LCD 1 gesteckt, bis der Distanzhalter aufliegt. Um das Display korrekt montieren zu können, muss die Stifteleiste vor dem Verlöten exakt senkrecht ausgerichtet werden.

Zur mechanischen Fixierung werden die M2 x 12 mm Zylinderkopfschrauben, die M2-Muttern, entsprechende Fächerscheiben

ben sowie die 5-mm-Abstandshalter benötigt. Zunächst ist das Display vorsichtig von oben auf die Stiftleiste zu setzen. Dabei müssen zwischen Display und Platine nacheinander die 5-mm-Abstandshalter gesetzt und das Ganze, wie in Abbildung 7 zu sehen, mit den M2-

Schrauben verschraubt werden. Nun erfolgt noch das Verlöten der Stiftleiste mit den entsprechenden Kontakten am Display.

Bei der Montage des Batterieclips müssen die beiden Anschlussleitungen zunächst durch die als Zugentlastung dienenden Bohrungen geführt werden. Anschließend sind die Leitungen von der Lötseite zu verlöten, wobei unbedingt die korrekte Polung sicherzustellen ist.

Damit sind die Bestückungsarbeiten an der Platine des DMX-Analyser DA 512 abgeschlossen, und es folgen die Vorbereitungen zum Gehäuseeinbau. Dazu müssen die Tastknöpfe auf die Taster gesetzt und

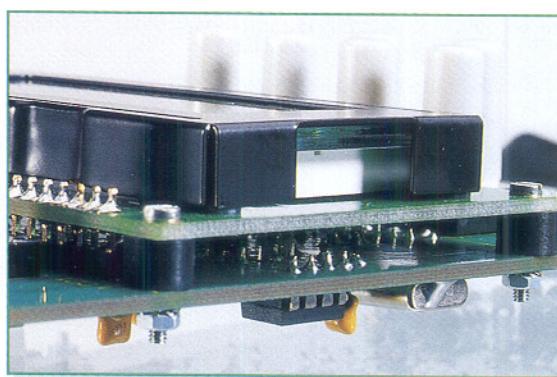


Bild 7: Montage des Displays auf der Platine

Stückliste: DMX-Analyser DA 512

Widerstände:

18 Ω	R10, R11
39 Ω	R3
120 Ω	R4, R7
1,8 kΩ	R24
6,8 kΩ	R2, R5, R6
10 kΩ	R8, R9, R12, R14–R17
15 kΩ	R21
100 kΩ	R13, R19, R22
150 kΩ	R18
220 kΩ	R20, R25
330 kΩ	R23
PT10, liegend, 5 kΩ	R1

Kondensatoren:

18 pF/ker	C10, C12
100 pF/ker	C2, C5
100 nF/ker	C1, C3, C4, C6–C9, C11, C13, C14, C16, C17
10 µF/16 V	C15
100 µF/25 V	C18

Halbleiter:

L4940V5	IC1
FM24C16	IC2
LM393	IC3
MAX485	IC4, IC5

die Verbindungen zu den XLR-Buchsen hergestellt werden.

Zum Anschluss der hochwertigen Neutrik®-XLR-Verbinder bedarf es einiger Vorbereitungen: Zuerst werden der XLR-Stecker und die XLR-Buchse, wie in Abbildung 8 zu sehen, von hinten in die vorbereitete vordere Stirnplatte des Gehäuses gesetzt und mit den 2,5 x 10 mm Knippingsschrauben befestigt. Nach dem Einbau der XLR-Buchse wird dort die Entriegelungstaste von vorne in die dafür vorgesehene Aussparung eingesetzt und bis zum Einrasten eingedrückt.

Nachdem die Montage der Steckverbinder so weit fortgeschritten ist, erfolgt die elektrische Anbindung der einzelnen XLR-Buchsenpins. Hierbei werden jeweils die Pins 1 bis 3 der XLR-Verbinder mit den Lötstiften ST 11 bis ST 13 bzw. ST 21 bis ST 23 auf der Platine verbunden. Die Länge dieser sechs Adern sollte jeweils ca. 45 mm betragen. Die restlichen Anschlüsse (Pin 4 bis Pin 6) werden eins zu eins mit den jeweiligen Pins der Steck-

ELV03391/SMD	IC6
CD4011	IC7
BC548C	T1–T4
BC327-40	T5
1N4148	D1–D10
1N4001	D11
SB120 (1N5817)	D12
LCD MBC16406B, 4 x 16 Zeichen	LCD1

Sonstiges:

Quarz, 8 MHz, HC49U	Q1
Festinduktivität, 10 µH	L1
Hohlsteckerbuchse, 2,1 mm, print	BU1
Miniaturrelais, 5 V, 2 x um	REL1, REL2
Lötstift mit Lötöse	ST11–ST13, ST21–ST23
Stiftleiste, 1 x 16-polig, gerade	LCD1
Mini-Drucktaster, B3F-4050, 1 x ein	TA1–TA7
Tastknopf, 18 mm	TA1–TA7
XLR-Stecker, print, gerade, schwarz	ST11–ST13
XLR-Buchse, print, gerade, schwarz	ST21–ST23

Einbau-Batteriekasten für 9-V-Batterie	BAT1
Batterieclip 9 V für BAT1	
4 Zylinderkopfschrauben, M2 x 12 mm	
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 8 mm	
4 Ejot-Schrauben, 2,5 x 10 mm	
4 Ejot-Schrauben, 3,0 x 16 mm	
4 Muttern, M2	
1 Mutter, M3	
4 Fächerscheiben, M2	
1 Fächerscheibe, M3	
4 Polyamidscheiben, 10 x 1,5 mm	
4 Distanzrollen, M3 x 5 mm	
4 Distanzrollen, M3 x 10 mm	
1 LCD-Abdeckung, bearbeitet	
1 Gehäuse, komplett, bearbeitet und bedruckt	
10 cm flexible Leitung, ST1 x 0,22 mm ² , rot	
10 cm flexible Leitung, ST1 x 0,22 mm ² , schwarz	
10 cm flexible Leitung, ST1 x 0,22 mm ² , blau	
13 cm flexible Leitung, ST1 x 0,22 mm ² , grün	

verbinder verbunden, d. h. Pin 4 der XLR-Buchse direkt mit Pin 4 des XLR-Steckers verbinden usw. Eine genaue Detailansicht der Verdrahtung liefert Abbildung 9. In Abbildung 10 ist die genaue Belegung der XLR-Verbinder mit der entsprechenden Verdrahtungsanweisung dargestellt.

Hiermit sind die Lötarbeiten an der Platine beendet. Bevor es aber nun mit dem Gehäuseeinbau weitergeht, ist eine Kontrolle der gesamten Bestückung hinsichtlich Bestückungsfehler und Lötzinnbrücken notwendig.

Gehäuseeinbau

Nachdem die Platine so weit fertig gestellt und geprüft ist, kann sie in das bereits vorgefertigte und bedruckte Gehäuse eingebaut werden.

Hier beginnen wir mit der Montage der Displayscheibe, die das LC-Display vor mechanischer Beschädigung schützt. Diese wird von innen in die entsprechende Ausfräzung eingesetzt. Damit sie einen festen Sitz erlangt, ist diese mit etwas Heiß-

kleber oder Sekundenkleber an den Ecken vorsichtig zu verkleben. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass eine evtl. vorhandene Schutzfolie bereits entfernt ist und der Kleber nur so dünn aufgetragen wird, dass er nicht in den Sichtbereich der Scheibe verlaufen kann.

Um die richtige Einbauhöhe der Platine zu erreichen, sind Abstandshalter vorgesehen. Auf der Lötseite der Platine wird jeweils eine 10 x 1,5 mm Polyamidscheibe über die Bohrungen für die Befestigungsschrauben geklebt. Jede ist so anzubringen, dass sie so wenig wie möglich über die Platine hinausragt, aber dennoch die gesamte Bohrung frei bleibt. Das Verkleben kann dabei z. B. mit Sekundenkleber erfolgen. Des Weiteren müssen in die Unterhalbschale des Gehäuses die Distanzrollen M3 x 10 mm eingeklebt werden. Diese sind mit Sekundenkleber, wie in Abbildung 11 dargestellt, genau mittig über die Bohrungen zur Platinenbefestigung zu kleben. Dabei ist es sehr wichtig, dass kein Kleber in die Bohrungen läuft und dass die Dis-



Bild 8: Frontansicht der mit den XLR-Verbinder bestückten vorderen Stirnplatte


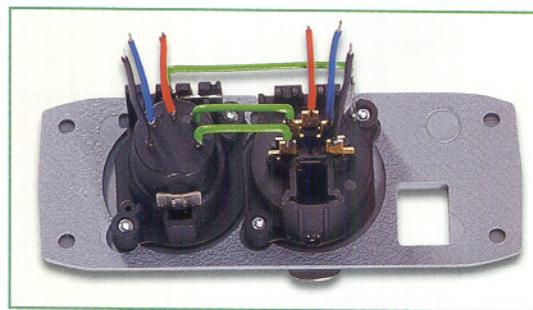



Bild 9: Ansicht der komplett verdrahteten XLR-Verbinder

Belegung der 5-pol. XLR-Buchse

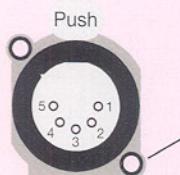

Pin	DMX-512 Belegung	Anschluss	Adernfarbe
1	Masse (Abschirmung)	ST 21	schwarz
2	DMX -	ST 22	blau
3	DMX +	ST 23	rot
4	frei, oder 2. Verbindung DMX -	Pin 4 XLR-Stecker	grün
5	frei, oder 2. Verbindung DMX +	Pin 5 XLR-Stecker	grün
6		Pin 6 XLR-Stecker	grün

Belegung des 5-pol. XLR-Steckers

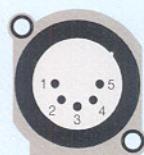

Pin	DMX-512 Belegung	Anschluss	Adernfarbe
1	Masse (Abschirmung)	ST 11	schwarz
2	DMX -	ST 12	blau
3	DMX +	ST 13	rot
4	frei, oder 2. Verbindung DMX -	Pin 4 XLR-Buchse	grün
5	frei, oder 2. Verbindung DMX +	Pin 5 XLR-Buchse	grün
6		Pin 6 XLR-Buchse	grün

tanzrollen mittig montiert sind. Die Klebestellen brauchen später keine mechanischen Kräfte aufzunehmen; das Ankleben der Distanzrollen und der Polyamidscheiben soll nur die folgende Montage der Platine vereinfachen.

Wenn diese Vorbereitungen so weit durchgeführt sind, erfolgt der Einbau der Platine in das Gehäuse. Dazu wird zuerst die vordere Stirnplatte mit den XLR-Steckverbinder auf die Platine aufgesetzt, wobei die Hohlsteckerbuchse in die entsprechende Ausfrässung einfasst. Anschließend ist dieses gesamte Chassis in die Gehäuseunterschale zu setzen. Da Ober- und Unterschale nur in einer bestimmten Position zusammenpassen, ist sicherzustellen, dass die Stirnplatte an der Oberseite des Gehäuses sitzt und exakt in der Führungsnuß liegt. Nach dem exakten Ausrichten der Platine über den Befestigungsbohrungen kann die Platine, wie in Abbildung 12 dargestellt, mit den Knippingschrauben 3,0 x 16 mm befestigt werden.

Nun wird das Batteriefach von außen in die hintere Stirnplatte eingesetzt und der Batterieclip von hinten durch eine der bei-

den großen Öffnungen in das Batteriefach innere geführt. Das Ganze wird dann ebenfalls in die Unterschale des Gehäuses eingesetzt.

Somit ist die Montage des DA 512 fast abgeschlossen, das Aufsetzen des Gehäuseoberteils erfolgt nach der nun folgenden Inbetriebnahme.

Inbetriebnahme

Zur ersten Inbetriebnahme wird ein Gleichspannungsnetzteil mit einer Spannung zwischen 11 V und 15 V (min. 150 mA) angeschlossen oder eine 9-V-Batterie eingelegt.

Bevor das Gerät nun eingeschaltet werden kann, ist das Potentiometer für den Kontrast (R 1) auf Rechtsanschlag zu stellen. Dieses bewirkt zwar ein Übersteuern der Segmente, aber so lässt sich erkennen, wie lange die „Power“-Taste gedrückt werden muss, um den DA 512 einzuschalten.

Nach dem Einschalten ist nun der Kontrast korrekt einzustellen. Dazu ist R 1 so weit gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, bis die Segmente deutlich sichtbar sind. Weitere Einstellungen oder Abgleichschritte sind nicht erforderlich, so dass anschließend die Funktion durch Anlegen eines beliebigen DMX-512-Signals getestet werden kann. Um dabei eine Einschätzung vornehmen zu können, ob die angezeigten Informationen auch korrekt sind, sollten die Kanäle mit den dazugehörigen Werten bekannt sein. Diese Informationen kann man entweder direkt dem angeschlossenen Lichtmischpult entnehmen oder wenn es diese Funktion nicht unterstützt, stellt man die Werte „0“ (0 %) bzw. „255“ (100 %) ein.

Sollte der DA 512 nicht korrekt arbeiten, sind noch einmal die Bestückung und die Lötungen auf Korrektheit zu überprüfen.



Bild 11: Gehäuseunterschale mit bereits aufgeklebten Distanzrollen

Bild 10: Belegung der XLR-Steckverbinder

fen. Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit, die Spannung am Ein- und Ausgang des Spannungsreglers (IC 1; Pin 1 und Pin 3) zu messen. Am Ausgang sollte diese im Bereich von 4,8 V bis 5,2 V liegen und am Eingang je nach Spannungsquelle zwischen 6 V und 15 V. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Transistor T 5 durchgesteuert sein muss. D. h. wenn der Mikrocontroller nicht korrekt „hochfährt“, muss T 5 mit Hilfe des gedrückt gehaltenen Tasters TA 7 manuell eingeschaltet werden. Erst dann lassen sich weitere Messungen im Gerät durchführen.

Arbeitet das Gerät fehlerfrei, muss die Gehäuseoberhalbschale aufgesetzt und mit den beiliegenden Senkkopfschrauben verschraubt werden. Um dem Gerät sicheren Halt zu geben, sind die selbstklebenden Gummifüße auf der Unterseite des DA 512 anzubringen.

Nun kann der DMX-Analyser DA 512 bei der Inbetriebnahme und bei der Fehlersuche in DMX-gesteuerten Lichtanlagen eingesetzt werden. Der DA 512 stellt mit seinen komplexen Funktionen bei einfacher und komfortabler Bedienung eine große Hilfe dar und sollte deshalb bei keinem Lichttechniker fehlen.


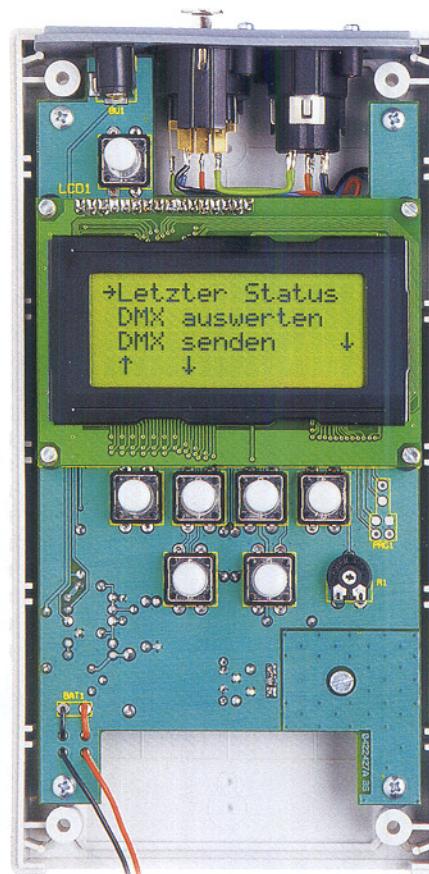


Bild 12: Innenansicht des DA 512

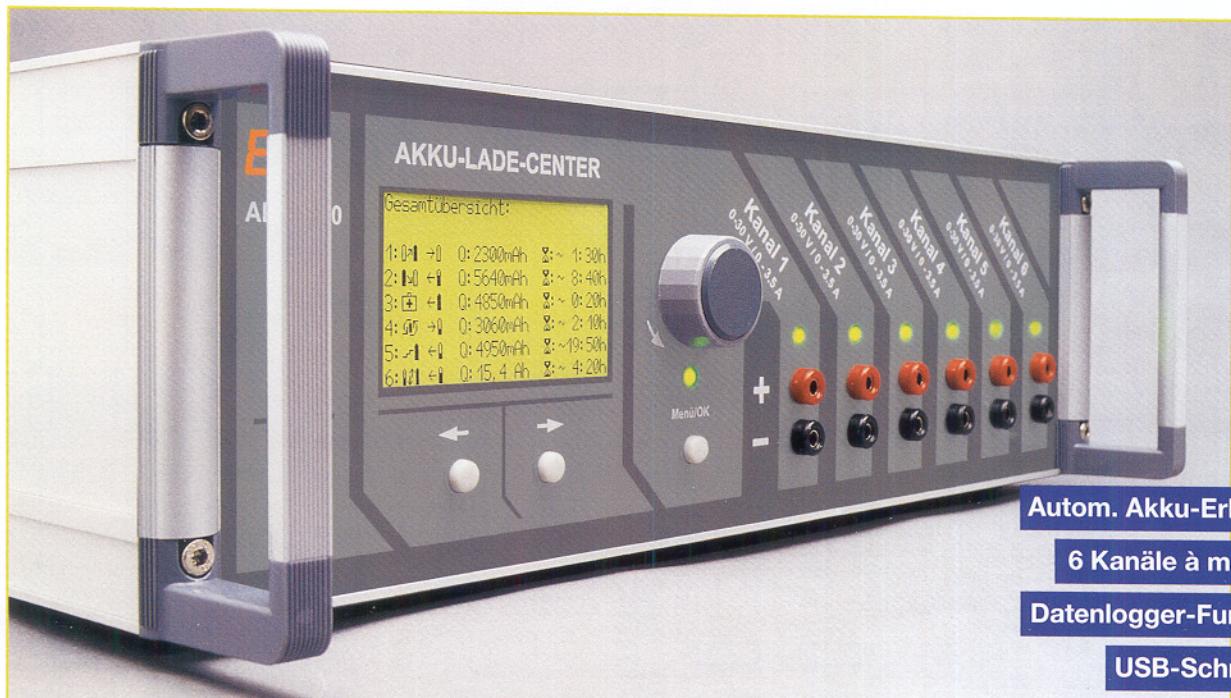

Akku-Lade-Center Teil 4

Nach der ausführlichen Beschreibung des Digitalteils mit dem zentralen Mikrocontroller sowie der Displaysteuerung mit Steuerprozessor und Grafikdisplay im „ELVjournal“ 2/2004 geht die Schaltungsbeschreibung nun mit der USB-Schnittstelle, der Transponder-Leseinheit und den analogen Schaltungskomponenten weiter.

USB-Schnittstelle

Seit einigen Jahren gehört die USB-Schnittstelle zur Standardausstattung von modernen PCs, so dass auch bei Mess- und Laborgeräten die RS-232-Schnittstelle immer mehr durch die USB-Schnittstelle abgelöst wird. Bei PCs der neuesten Generation findet man meistens nur noch einen COM-Port, und bei Laptops ist oft gar keine RS-232-Schnittstelle mehr vorhanden. Für langlebige Laborgeräte ist die USB-Schnittstelle also ein wichtiges Kriterium.

Das USB-Modul stellt das Bindeglied zwischen dem ALC 9000 und dem PC dar. Wie bei USB-Geräten üblich, meldet sich das Modul des ALC 9000 nach dem Verbinden mit dem USB-Host (PC) automatisch an. Das Betriebssystem meldet sich dann mit „Neue Hardwarekomponente gefunden“. Als Bezeichnung des gefundenen Peripheriegerätes erscheint „ELV USB-Modul UM 100“, dies ist die Bezeichnung, die werkseitig als Gerätabezeichnung im EEPROM abgelegt ist.

Nachdem das USB-Gerät so erkannt wurde, startet automatisch der „Assistent für das Suchen neuer Hardware“. Mit Hilfe dieses Tools erfolgt die Installation des

Treibers für das UM 100 (USB-Modul) sehr einfach und komfortabel: Im ersten „Willkommen“-Fenster erfolgt die Auswahl zwischen der automatischen Installation und der Installation der Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle (manuell). Hier ist die manuelle Installation zu wählen. Im nächsten Fenster muss angegeben werden, dass sich der Treiber auf einer Diskette im Laufwerk befindet. Die Treiberdiskette ist hier dann einzulegen, bevor die Installation mit „Weiter“ fortgesetzt wird. Das folgende Fenster zeigt an, dass die Treibersoftware nicht digital signiert, d. h. nicht von Microsoft geprüft ist. Dieses Fenster kann mit „Installation fortsetzen“ ignoriert werden, da es sich nicht um eine Fehlermeldung handelt, sondern lediglich um einen Hinweis. Den erfolgreichen Abschluss der Installation des Treibers meldet das „Fertigstellen des Assistenten“-Fenster, das sich mit einem Klick auf „Fertig stellen“ schließt.

Anschließend ist das USB-Modul im System angemeldet und stellt fortan die Kommunikation zwischen PC und Zielsystem her.

Die notwendigen Funktionen für den Zugriff vom PC auf das USB-Gerät stellt die mitgelieferte DLL zur Verfügung.

Die Schaltung des ALC-9000-USB-Moduls ist in Abbildung 34 dargestellt. Zentrales Bauelement ist der integrierte Schnittstellenwandler IC 2. Dieser Controller übernimmt die gesamte Konvertierung der Datensignale. An Pin 7 und Pin 8 erfolgt der Anschluss an den USB-Port. Die beiden in diesen Datenleitungen liegenden Widerstände verbessern die Anpassung gemäß Leitungstheorie und sorgen zusätzlich für einen gewissen Schutz der IC-Eingänge. IC-intern erfolgt dann die Umsetzung in die entsprechenden RS-232-Signale, die dann an den entsprechend bezeichneten Ausgängen (Pin 18 bis Pin 25) in TTL-Pegel zur Verfügung stehen. Das IC besitzt zwar eine sehr komplexe Funktion, benötigt aber zum Betrieb nur wenige externe Bauteile. Prinzipiell sind nur die Zuführung der Betriebsspannung, eine Reset-Schaltung, ein Quarz und ein EEPROM notwendig, damit das Bauteil seinen ordnungsgemäßen Betrieb aufnimmt.

Die Zuführung der Versorgungsspannung erfolgt über die Pins 3, 13 und 26, wobei eine von dieser digitalen Versorgung über R 1 und C 4, C 5 entkoppelte Spannung zur Versorgung des Oszillators und der Frequenzvervielfacherstufen an Pin 30 anliegt.

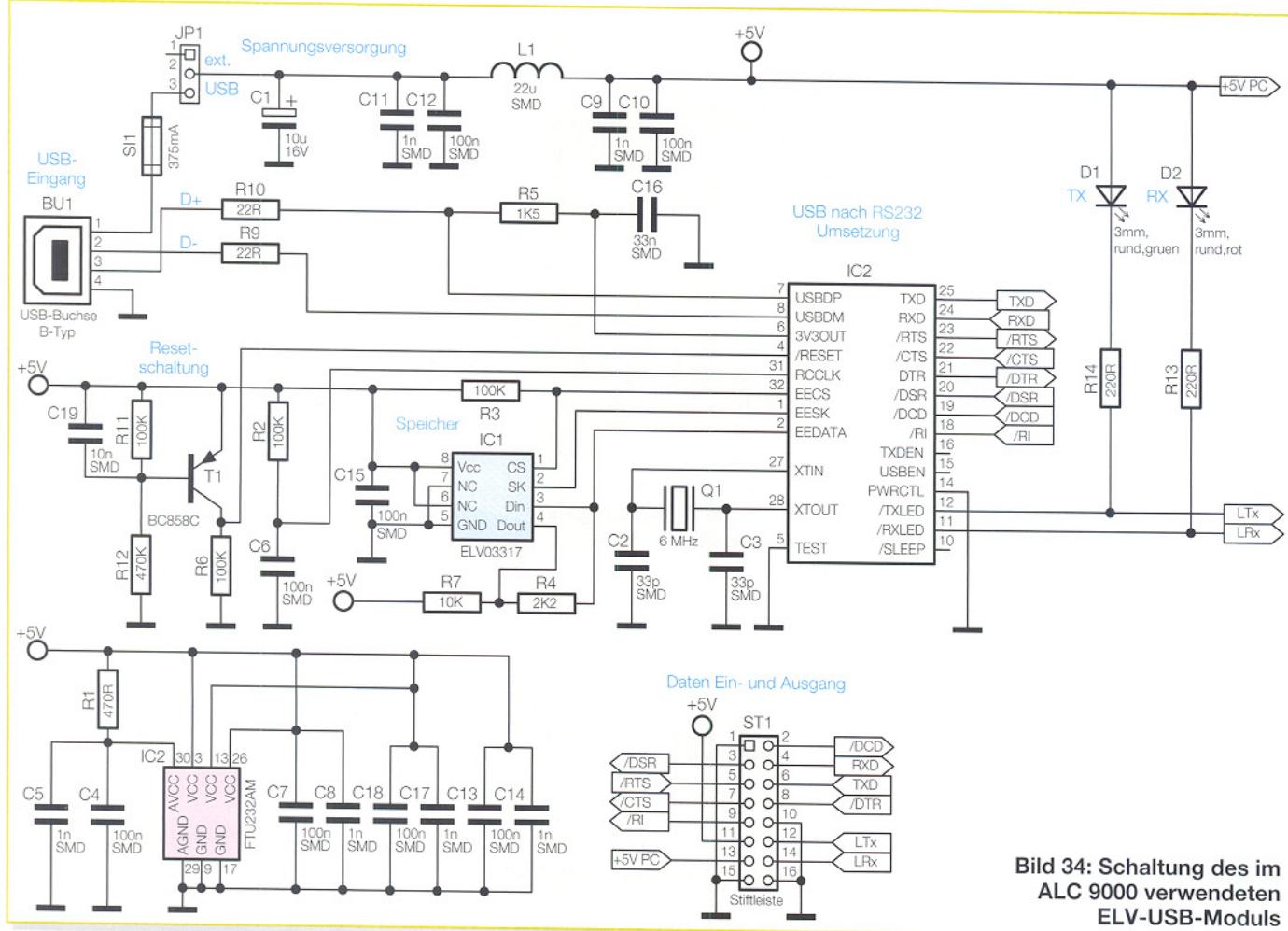


Bild 34: Schaltung des im ALC 9000 verwendeten ELV-USB-Moduls

Mit dem Transistor T 1 und seiner Be- schaltung, bestehend aus R 6, R 11, R 12 und C 19, ist die Reset-Schaltung realisiert, die den Reset-Impuls an Pin 4 des ICs liefert. Im Einschaltmoment sorgt der Kondensator C 12 dafür, dass der Transistor gesperrt ist und der Reset-Eingang von IC 2 auf „Low“ liegt und so das IC in einen definierten Einschaltzustand versetzt. Weniger als eine Millisekunde, nachdem die 5-V-Betriebsspannung ansteht, ist der Kondensator so weit geladen, dass T 1 durchschaltet und so den Reset aufhebt. Eine Simulation der Reset-Schaltung steht auf der ELV-Internetseite zum Download bereit.

<http://www.elvjournal.de>

Das Taktsignal für IC 2 wird mittels des Quarzes Q1 generiert. Der hier erzeugte 6-MHz-Takt wird IC-intern durch entsprechende Vervielfacher auf maximal 48 MHz hochgetaktet.

In dem als EEPROM ausgelegten Speicher IC 1 sind die Erkennungsdaten des USB-Moduls abgelegt. Mit diesen Daten kann das Modul vom angeschlossenen PC-System eindeutig identifiziert werden. Hinterlegt sind die Vendor-ID (Hersteller-Identifikation), die Product-ID (Produkt- oder Geräte-Identifikation), der „Product Des-

cription String“ (Produktname) und die Seriennummer. Die Kommunikation zwischen dem USB-Controllerbaustein IC 2 und dem EEPROM erfolgt über eine so genannte Microwire-Verbindung. Drei „Verbindungsleitungen“ sind hierfür notwendig: „CS“ = Chip Select, „SK“ = Clock und „Din“ = Datenein- und -ausgang.

Mit diesen wenigen Bauteilen ist das IC schon voll funktionsfähig. Zur Signalisierung der Sende- bzw. Empfangsaktivität (Tx und Rx) befinden sich zusätzlich noch die beiden LEDs D 1 und D 2 auf dem Modul.

Die Spannungsversorgung des USB-Moduls erfolgt beim ALC 9000 über den USB-Bus, so dass der Codierstecker von JP 1 auf die Pins 2 und 3 zu stecken ist.

Transponder-Leseeinheit

Wie bereits beschrieben, besteht beim ALC 9000 die Möglichkeit, Akkus bzw. Akkupacks mit Hilfe von Passiv-Transpondern zu identifizieren. Dazu ist eine Leseeinheit erforderlich, deren Elektronik zusammen mit der Leseantenne in einem kleinen Zusatzgehäuse untergebracht ist. Über eine Western-Modular-Steckverbindung wird die Leseeinheit mit dem Basisgerät des ALC 9000 verbunden. Die Schaltung der Leseeinheit (Abbildung 35) ist

recht übersichtlich, da alle wesentlichen analogen und digitalen Baugruppen in einem ASIC integriert sind.

Das wichtigste externe Bauelement des ASICs ist die Antennenspule L 801, die mit C 807 einen Resonanzkreis bildet und auf ca. 125 kHz abgestimmt ist. Über den Oszillatiorausgang (Pin 15) des ASICs wird der Schwingkreis angestoßen und mit Energie versorgt. Bei 5 V Betriebsspannung erhalten wir dann an C 807 eine Signalamplitude (Sinus) von mehr als 25 V_{ss}.

Sobald der auf Resonanz abgestimmte Codeträger in das Feld der Antennenspule gebracht wird, erfolgt die Energieversorgung. Der Codeträger schaltet daraufhin die Modulation für die zu übertragenden Daten (Identifikations-Code) ein und belastet durch Absorptionsmodulation den Schwingkreis des Lesers im Datenrhythmus.

Dadurch erhalten wir bei der 125-kHz-Trägerfrequenz an C 807 im Datenrhythmus leichte Amplitudenschwankungen, die mit Hilfe der Bauelemente D 803, C 809 und R 807 ausgefiltert werden.

An der Anode von D 803 steht die reine Dateninformation zur Verfügung, die über C 808 auf den Demodulatoreingang des SW 016 (IC 1) geführt wird. Chip-intern wird dieses Signal nochmals gefiltert und zu einem reinen Digitalsignal aufbereitet.

Über den mit R 806, C 805 aufgebauten

Tiefpass liegt Pin 11 auf dem Gleichspannungsmittelwert des an Pin 12 anliegenden Signals. Die Rückkopplung des Oszillatorsignals erfolgt über R 805 auf Pin 13 des Chips.

Links sind die Ein- und Ausgänge des ASICs zu sehen. Die Kommunikation mit dem Mikrocontroller des ALC 9000 erfolgt mit Hilfe der Signale: Restart, Found, SCK und SDT. Des Weiteren erhält die Leseeinheit die Betriebsspannung über die Western-Modular-Steckverbindung.

Sobald das ASIC einen gültigen Identifikations-Code detektiert hat, wechselt der Logik-Pegel am Found-Ausgang von Low nach High, und der Mikrocontroller der Basiseinheit kann mit dem Auslesen der Daten beginnen. Dazu wird der Lesetakt an SCK (Pin 5) angelegt, und mit jeder Low-High-Flanke steht das nächste Daten-Bit an Pin 6 (SDT) zur Verfügung.

Nach dem Auslesen des letzten Daten-Bit wird das ASIC mit einem High-Impuls am Restart-Eingang (Pin 3) für den nächsten Code-Empfang vorbereitet. Gleichzeitig löscht dieses Signal den gespeicherten Identifikations-Code im SW 016.

Im Bereich der Eingangssignale dient jeweils ein Tiefpass-Filter, aufgebaut mit R 803, C 801 und R 804, C 802 zur Störunterdrückung, und die Ausgangssignale werden über die beiden als Emitterfolger arbeitenden Transistoren T 801 und T 802 ausgekoppelt.

Der Elko C 811 dient zur Pufferung der Betriebsspannung, und C 810 verhindert hochfrequente Störeinkopplungen über die Versorgungsspannung.

Lade-/Entlade-Endstufen

Zu den wichtigsten Baugruppen innerhalb des ALC 9000 zählen die Lade-/Entlade-Endstufen. Da diese Stufen 6-mal nahezu identisch aufgebaut vorhanden sind, wurde in Abbildung 36 ausschließlich die Lade-/Entlade-Endstufe des ersten Kanals dargestellt. Wie bereits erwähnt, ist die abgebildete Schaltung insgesamt 6-mal vorhanden, wobei die Bauteil-Nummerierungen für den Ladekanal 1 mit 1 als erster Ziffer, für den Ladekanal 2 demzufolge mit 2 beginnen usw. Auf Abweichungen wird im weiteren Verlauf der Beschreibung detailliert eingegangen.

Die Lade-Endstufen arbeiten als getaktete PWM-Schaltregler, und der im gleichen Schaltbild dargestellte Entladezweig arbeitet als Linearregler.

Betrachten wir zuerst den unten eingezeichneten Entladezweig, wo der zentrale Mikrocontroller die Sollwert-Vorgabe mit Hilfe eines pulsweitenmodulierten Signals über IC 4 („ELVjournal“ 2/04, Abbildung 30) steuert. Dieses PWM-Signal gelangt über den Pufferverstärker IC 101 B

auf die mit R 124, R 125, C 113 aufgebaute R/C-Kombination zur Mittelwertbildung. Gleichzeitig wird mit R 124, R 125 die Spannung heruntergeteilt und auf den nicht invertierenden Eingang des mit IC 101 D aufgebauten Stromreglers gegeben.

Die Freigabe des Entlade-Stromreglers erfolgt mit einem „High-Signal“ an der Katode der Diode D 106 (von der Mikrocontroller-Einheit gesteuert). Bei einem „Low-Signal“ hingegen bleibt der Transistor T 101 über die Diode D 106 gesperrt.

Während des Entlade-Vorgangs erhalten wir am Shunt-Widerstand R 130 einen dem Entladestrom proportionalen Spannungsabfall, der über R 128 auf den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers IC 101 D geführt wird. Der Regler vergleicht nun die Messspannung mit der Sollwert-Vorgabe an Pin 12.

Der OP-Ausgang steuert über R 127 den Emitterfolger T 101 und dieser wiederum den Entlade-Transistor T 102, so dass der Regelkreis wieder geschlossen ist.

Ebenfalls erhalten wir einen zum Entladestrom proportionalen Spannungsabfall am Shunt-Widerstand R 117. Dieser Spannungsabfall wird zur Strommessung über R 118 auf den nicht invertierenden Eingang des Operationsverstärkers IC 101 C gegeben, dessen Verstärkung durch den Widerstand R 120 im Rückkopplungszweig und den Widerstand R 121 bestimmt wird. Über den Multiplexer IC 6 im Digitalteil (Abbildung 30) gelangt die Messspannung letztendlich zum AD-Wandler und von hier aus als digitale Information zum Mikrocontroller.

Im Lademode ist der im oberen Schaltungsbereich eingezeichnete PWM-Schaltregler aktiv und der Entladeregler über D 106 gesperrt. Auch im Lademode erhalten wir einen stromproportionalen Spannungsabfall am Shunt-Widerstand R 117, jedoch mit umgekehrter Polarität.

Zentrales Bauelement der Lade-Endstufe ist das bekannte Schaltregler-IC SG 3524 (IC 100), dessen interner Schaltungsaufbau in Abbildung 37 dargestellt ist. Mit Ausnahme des Leistungsschalttransistors enthält dieses IC sämtliche Stufen, die zum Aufbau eines PWM-Schaltreglers erforderlich sind.

Eine interne Referenzspannung steht an Pin 16 zur Verfügung und dient zunächst zur Speisung des mit R 109 und R 110 aufgebauten Spannungsteilers an Pin 2 (nicht invertie-

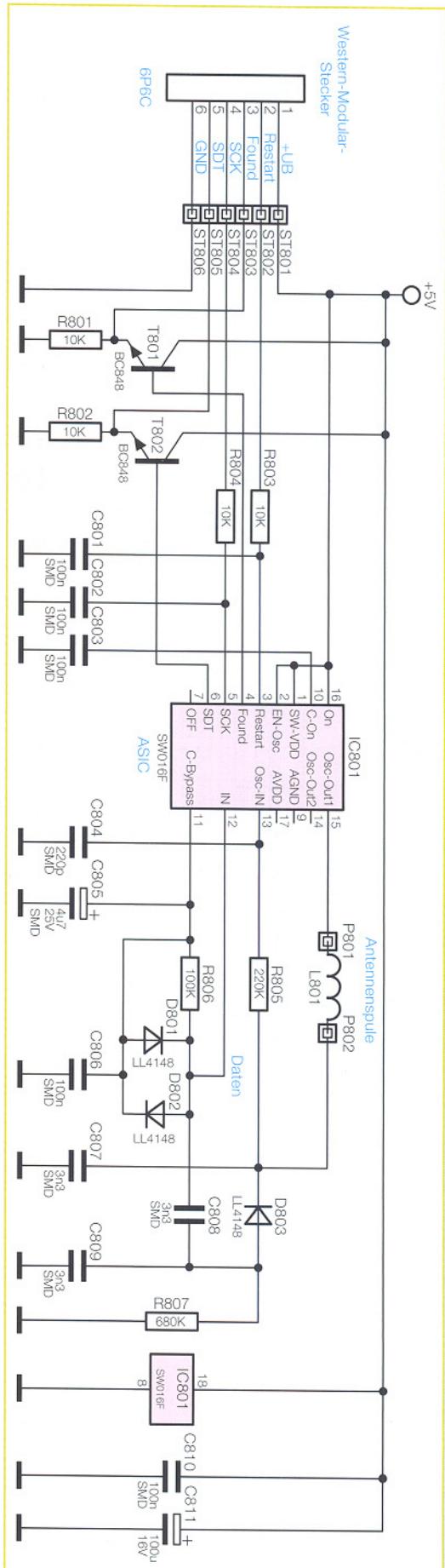


Bild 35: Extern anschließbare Transponder-Leseeinheit des ALC 9000

render Eingang des Fehlerverstärkers). Der Istwert gelangt über den Widerstand R 108 auf den invertierenden Eingang des integrierten Fehlerverstärkers.

Die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers IC 101 A ist wiederum abhängig vom gemessenen Ausgangstrom und von der Sollwert-Vorgabe des Mikrocontrollers. Mit Hilfe der R/C-Kombination R 122, C 112 wird aus dem PWM-Signal des Mikrocontrollers der arithmetische Mittelwert gebildet.

Die zum Ausgangstrom proportionale Spannung kommt direkt vom Stromverstärker IC 101 C und wird über R 106 auf den nicht invertierenden Eingang von IC 101 A gegeben. Dieser Eingang wird über R 105 zusätzlich vorgespannt.

Der Regler vergleicht ständig die Eingangsgrößen miteinander und steuert über seinen an Pin 9 mit einer R/C-Kombination beschalteten Ausgang den integrierten

Komparator und somit das PWM-Ausgangssignal (Puls-Pausen-Verhältnis).

Die Schaltfrequenz des Step-down-Wandlers wird durch die externe Oszillatortobeschaltung an Pin 6 und Pin 7 (R 112, C 107) bestimmt.

Zwei integrierte Treibertransistoren an Pin 11 bis Pin 14 dienen zur Steuerung des selbstsperrenden P-Kanal-Leistungs-FET T 100. Der Spannungsteiler R 100, R 101 sowie die Diode D 103 dienen zusammen mit der Transil-Schutzdiode D 100 zur Begrenzung der Drain-Source-Spannung.

Die am Shunt-Widerstand R 117 abfallende Spannung ist direkt proportional zum Ladestrom. Über den mit R 115, R 116 aufgebauten Spannungsteiler gelangt die Spannung zur schnellen Maximalstrombegrenzung auf die Chip-interne Strombegrenzerschaltung (Pin 4, Pin 5).

Solange der PWM-Ausgang des SG 3524 den P-Kanal-Leistungs-FET (T 100) durch-

steuert, fließt der Ladestrom über diesen Transistor, die Speicherdiode L 100 und die Sicherung SI 100 zum Ausgang (Akku) und über den Shunt-Widerstand R 117 zurück.

Aufgrund der in L 100 gespeicherten Energie bleibt der Stromfluss bei gesperrtem FET (T 100) über die schnelle Schottky-Diode D 102 aufrechterhalten. Der Ausgangstrom ist direkt abhängig vom Tastverhältnis, wobei der Elko C 103 zur Glättung dient.

Die Transil-Schutzdiode D 101 eliminiert Störimpulse, und die Sicherung SI 100 dient zum Schutz des angeschlossenen Akkus und der Endstufe im Fehlerfall oder bei einem verpolten Akku.

Bleiakku-Aktivator-Funktion

Mit Ausnahme von Kanal 6 sind alle Endstufen des ALC 9000 identisch aufge-

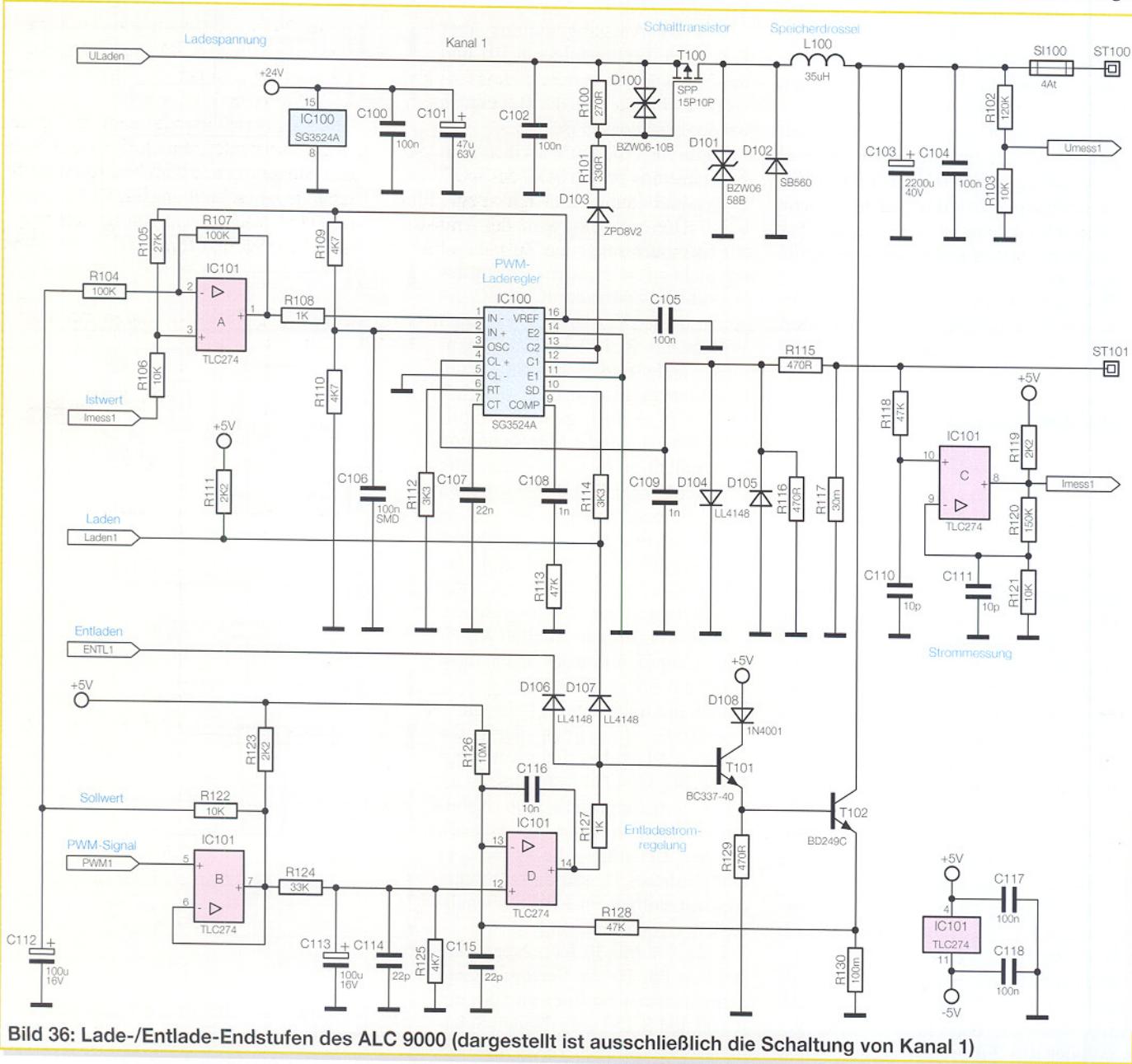


Bild 36: Lade-/Entlade-Endstufen des ALC 9000 (dargestellt ist ausschließlich die Schaltung von Kanal 1)

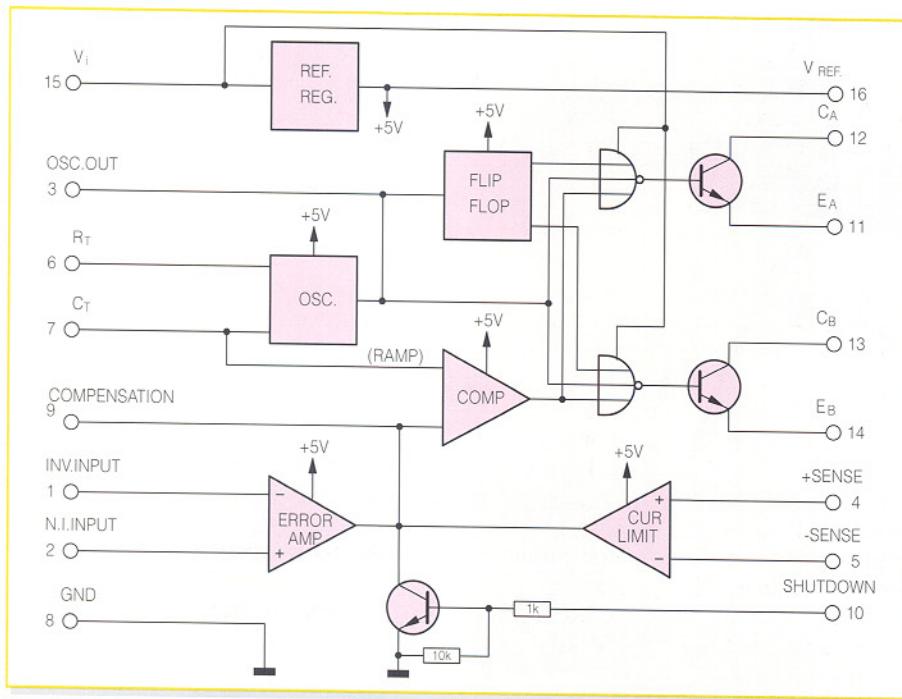


Bild 37: Interner Aufbau des SG 3524

baut. Kanal 6 verfügt zusätzlich über eine Bleiakku-Aktivator-Funktion, deren Schaltung in Abbildung 38 zu sehen ist.

Diese Funktion des ALC 9000 dient zur Verhinderung von kristallisierten Sulfatablagerungen an den Bleiplatten, die entstehen, wenn Bleiakkus über längere Zeit gelagert, nur selten genutzt oder mit geringen Strömen entladen werden.

Besonders Besitzer von Motorräder, Booten oder Aufsitzmähern kennen das Problem, dass im Frühjahr bei der ersten Inbetriebnahme der teure Akku versagt und ersetzt werden muss.

Mit der Zusatzschaltung werden durch periodische Spitzstrom-Entladeimpulse von ca. 60 bis 80 A Sulfatablagerungen an den Bleiplatten verhindert. Sogar bestehende Sulfatablagerungen werden gelöst und als aktive Schwefelsäure in die Akkuflüssigkeit zurückgeführt.

Trotz der hohen Stromimpulse wird dem Akku dabei nur verhältnismäßig wenig Energie entnommen, da die Dauer des ca. alle 30 Sek. auftretenden Entladestromimpulses nur 100 μ s beträgt. Die Stromimpulse werden mit Hilfe einer Kontroll-LED signalisiert.

Abbildung 38 zeigt nun den Ausschnitt des Ladekanals 6 mit den zusätzlichen Komponenten zur Realisierung der Bleiakku-Aktivator-Funktion. Die eigentliche Ladeschaltung ist vollkommen identisch mit

der wiederum den SIPMOS-Power-Transistor T 606 am Gate sperrt (die Spannung am Gate wird auf Massepotential gehalten).

Alle 30 Sek. wird bei aktivierter Bleiakku-Aktivator-Funktion über R 632 ein 100- μ s-Impuls auf die Basis des Transistors T 603 gegeben, der über den Spannungsteiler (R 635, R 638) im Kollektorzweig den Transistor T 604 ebenfalls in den leitenden Zustand versetzt.

Da nun am Gate des SIPMOS-Power-Transistors ca. 15 V anliegt, wird dessen Drain-Source-Strecke extrem niederohmig (ca. 18 m Ω).

Für die Dauer von 100 μ s liegt nun die Reihenschaltung, bestehend aus D 610, R 640, und die niederohmige Drain-Source-Strecke des Transistors T 606 direkt an den Anschlussklemmen des Akkus an. Der SMD-SIPMOS-Power-Transistor T 606 ist für Impulsbelastungen bis 112 A konzipiert, und die Universal-Gleichrichter-Diode D 610 kann zwar nur eine Dauerstrombelastung von 3 A vertragen, jedoch sind laut Datenblatt Impulsbelastungen bis 200 A zulässig.

Mit der Schaltung zur Bestimmung des Akku-Innenwiderstandes, der LCD-Kontrast-Steuerung und dem Netzteil wird die Schaltungsbeschreibung im „ELVjournal“ 4/2004 abgeschlossen, gefolgt von Nachbau und Inbetriebnahme.

EW

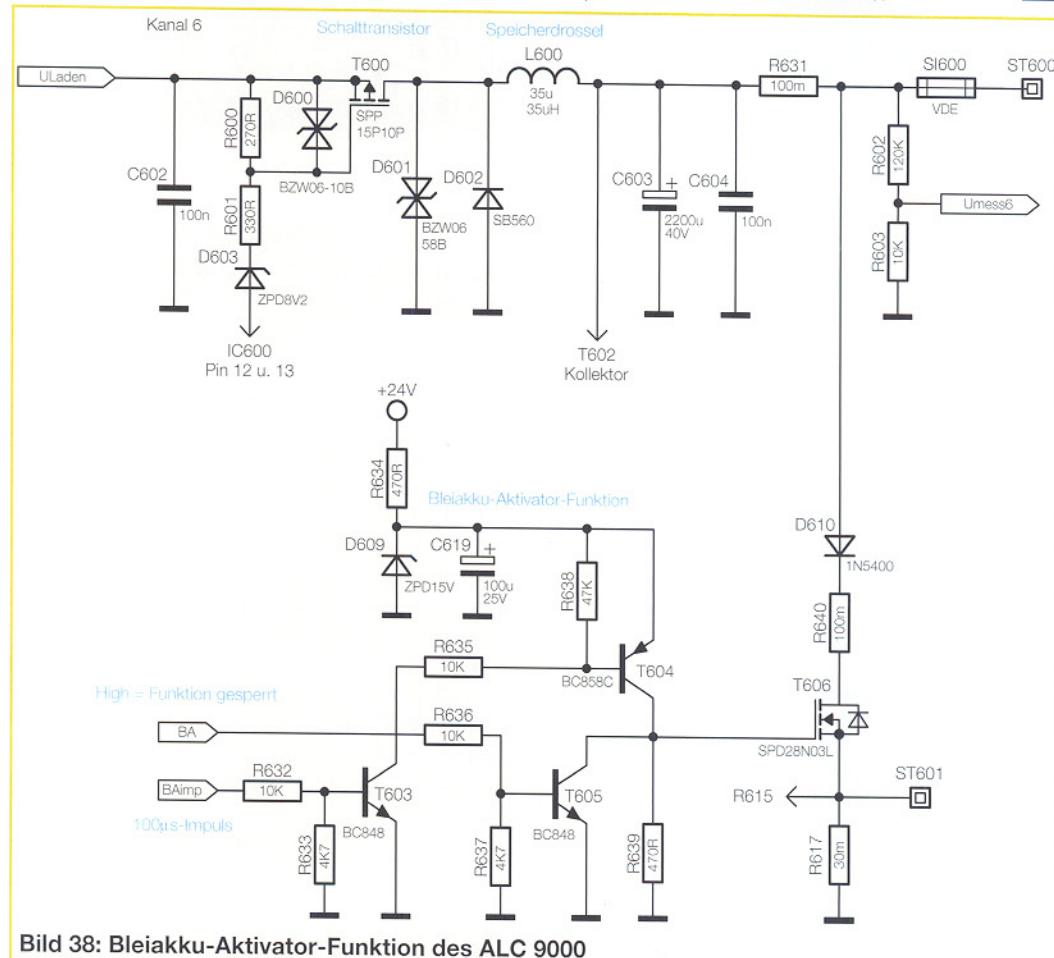


Bild 38: Bleiakku-Aktivator-Funktion des ALC 9000



Dieses Netzteil ermöglicht das Laden von Notebook-Akkus und den Betrieb von Notebooks über die Kfz-Bordnetzbuchse (Zigarettenanzünder-Buchse) im stehenden Pkw oder einer beliebigen 12-V-Versorgung.

Allgemeines

Das Laden von Notebook-Akkus über die Kfz-Zigarettenanzünder-Buchse und der Betrieb von Notebooks im Pkw scheitern meistens daran, dass die Bordnetzspannung nicht ausreicht. Notebooks be-

nötigen zum Betrieb in der Regel eine Gleichspannung von 19 V, so dass dann unbedingt eine entsprechende Spannungswandlung erforderlich ist.

Der Step-up-Wandler SUW 12 generiert aus der Kfz-Bordnetzspannung eine Ausgangsspannung, die in 1-V-Schritten von 16 V bis 20 V einstellbar ist. Der max. Ausgangstrom des Spannungswandlers beträgt 3 A.

Eingangsseitig verfügt der Spannungswandler über einen Kfz-Bordnetzstecker und ausgangsseitig über den bei Notebooks üblicherweise verwendeten Niedervolt-Hohlstecker.

Die Überlastung des Spannungswandlers verhindert eine integrierte Temperatur-Schutzschaltung. Das Ansprechen der Temperatur-Schutzschaltung wird durch eine rote LED signalisiert. In diesem Fall

steht dann nur noch ungefähr die Kfz-Bordnetzspannung am Ausgang des Wandlers zur Verfügung.

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Auswahl der Ausgangsspannung mit einem 4fach-DIP-Schalter. Abbildung 1 zeigt die

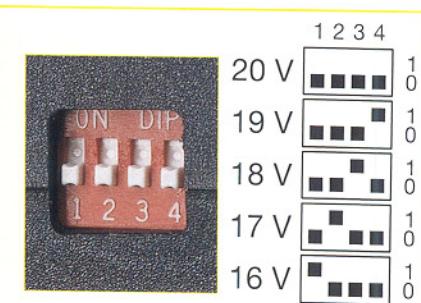


Bild 1: Die Einstellung der Ausgangsspannung über DIP-Schalter

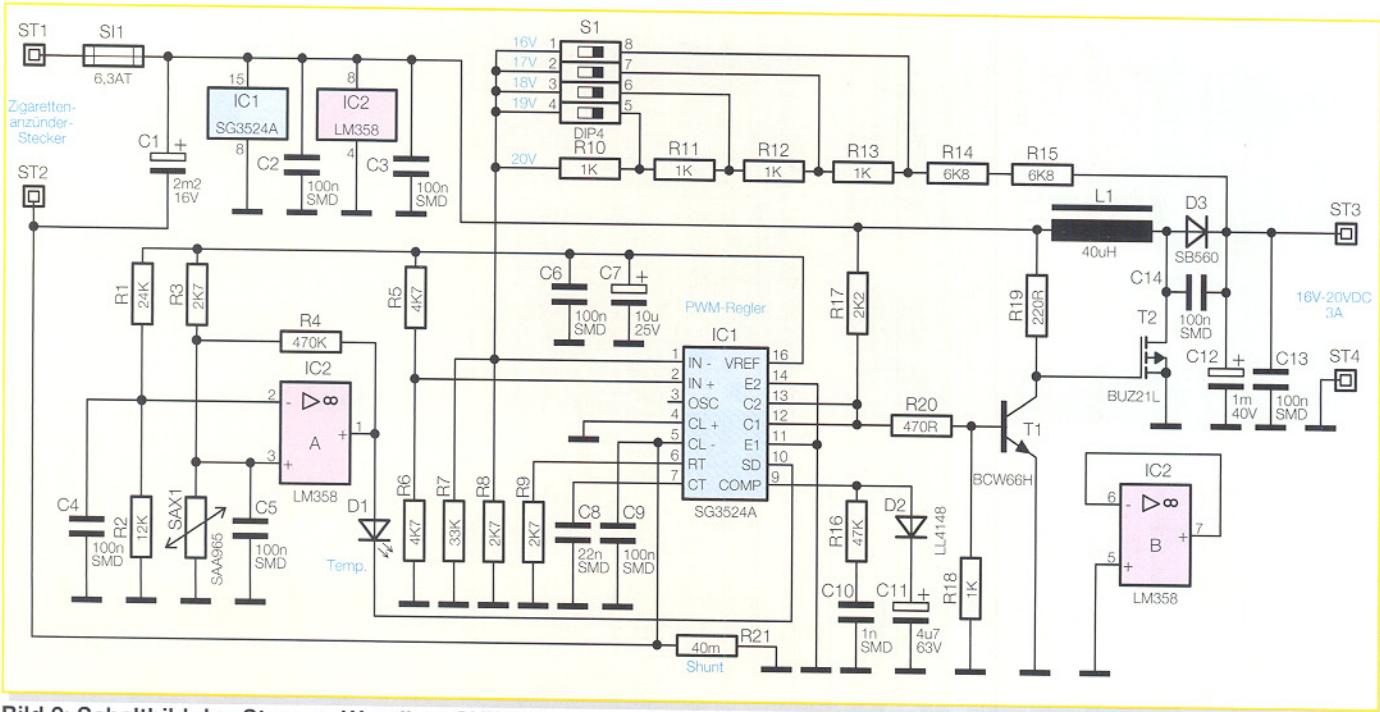


Bild 2: Schaltbild des Step-up-Wandlers SUW 12

zur jeweiligen Schalterstellung gehörende Ausgangsspannung.

Der Betrieb des Spannungswandlers bei laufendem Motor ist nicht erlaubt!

Schaltung

Die Schaltung des Step-up-Wandlers SUW 12 ist in Abbildung 2 zu sehen, wo der PWM-Schaltregler SG3524 als zentrales Bauelement zum Einsatz kommt. Der interne Aufbau in Abbildung 3 verdeutlicht die Funktionsweise dieses bekannten PWM-Schaltregler-ICs.

Zunächst stellt der SG3524 an Pin 16 eine Referenzspannung von 5 V zur Verfügung, die zur Speisung des mit R 5, R 6 aufgebauten Spannungsteilers dient. Der hiermit erzeugte Sollwert von 2,5 V gelangt direkt auf den nicht invertierenden Eingang des in IC 1 integrierten Fehlerverstärkers.

Der Ist-Wert vom Ausgang (ST 3) gelangt über die schaltbare Spannungsteilerkette, aufgebaut mit R 7, R 8 sowie R 10 bis R 15 auf den invertierenden Eingang (Pin 1) des Fehlerverstärkers.

Je nach DIP-Schalterstellung erhalten wir dann eine Ausgangsspannung zwischen 16 V und 20 V. Der Fehlerverstärker vergleicht ständig die Eingangsgrößen miteinander und steuert über seinen an Pin 9 mit einer RC-Kombination geschalteten Ausgang den integrierten Komparator und somit das Puls-Pausen-Verhältnis des Ausgangssignals.

Der in IC 1 integrierte Oszillator wird an Pin 6 mit einem externen Widerstand und an Pin 7 mit einem externen Kondensator beschaltet. C 8 und R 9 bestimmen somit in

unserer Schaltung die Taktfrequenz des Wandlers.

Über die integrierten Treiber-Transistoren an Pin 11 bis Pin 14 wird der Transistor T 1 mit dem PWM-Signal gesteuert. Dieser Transistor steuert wiederum den Leistungs-FET T 2, der als elektronischer Schalter arbeitet.

Solange der Transistor nicht durchgeschaltet ist, fließt über die Speicherdrossel L 1 und die Diode D 3 ein Strom zum Ausgang des Wandlers. Der Elko C 12 lädt sich weitestgehend auf den Wert der Ein-

gangsspannung (minus Diodenflussspannung) auf.

Bei durchgeschaltetem FET (T 2) steigt der Strom durch die Speicherdrossel L 1 an, und die Entladung des Elkos C 12 wird durch die nun in Sperrrichtung betriebene Diode D 3 verhindert. Wird der Transistor wieder in den Sperrzustand versetzt, addiert sich die an der Drossel liegende Spannung zur Eingangsspannung, und über die Diode D 3 wird der Elko C 12 entsprechend aufgeladen.

Letztendlich wird die Ausgangsspan-


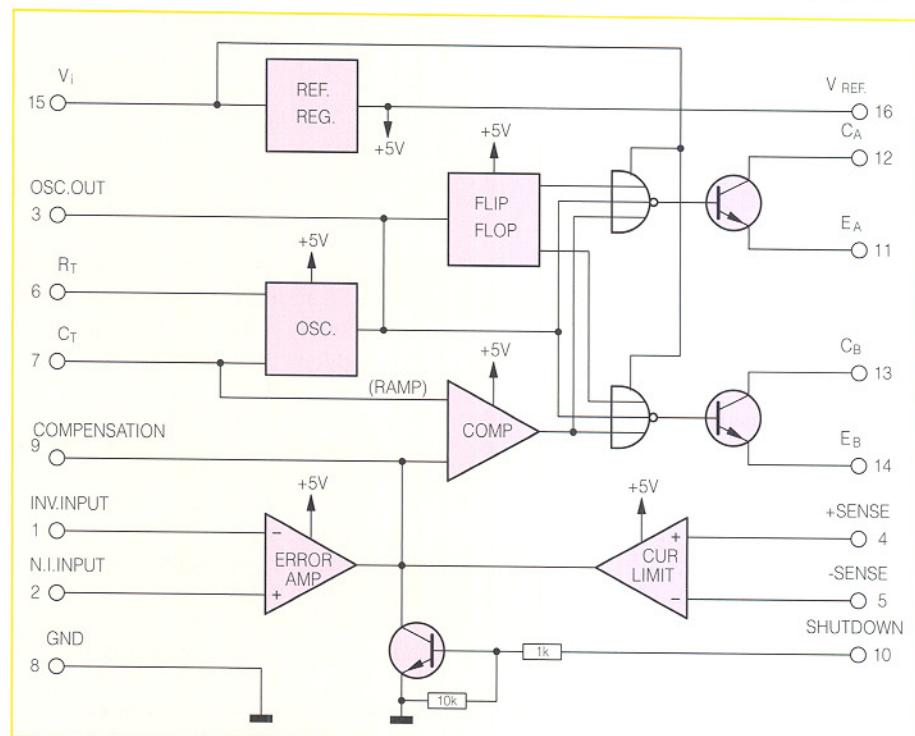
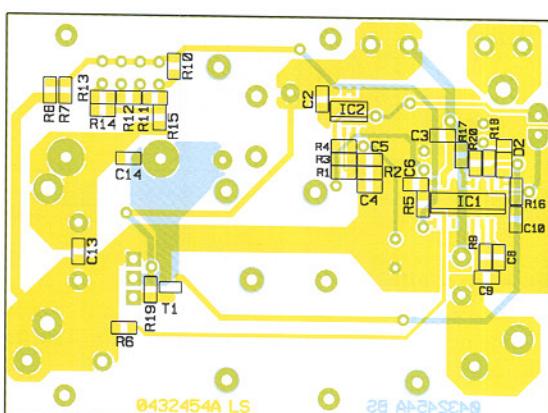
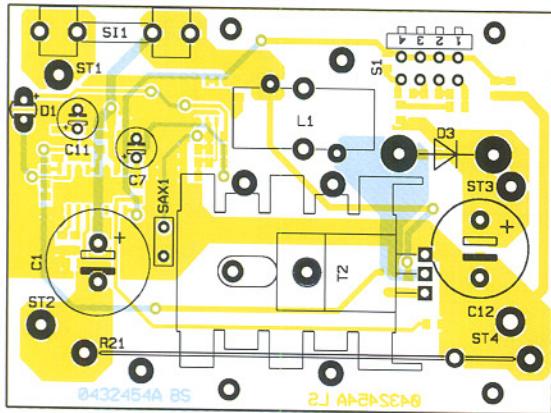
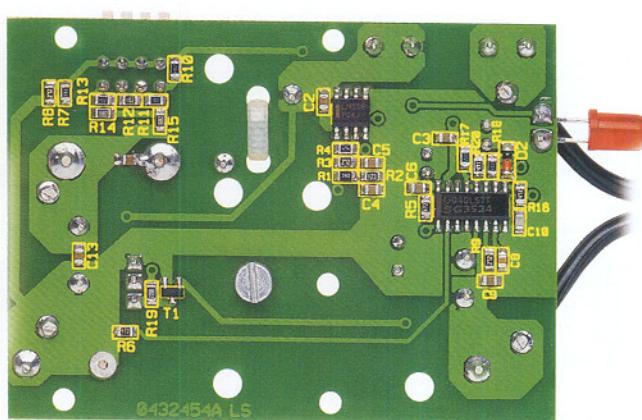


Bild 3: Interner Aufbau des SG3524

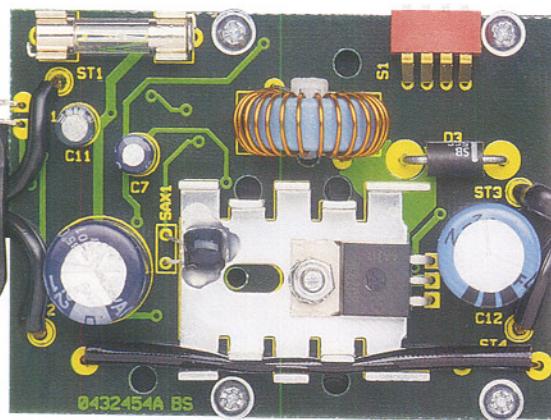

Ansicht der fertig bestückten Platine des Kfz-Notebook-Netzteils mit zugehörigem Bestückungsdruck, links von der Bestückungsseite für konventionelle Bauteile, rechts von der SMD-Seite

nung durch das Tastverhältnis bestimmt, mit dem der Transistor T 2 durchgesteuert wird.

Der im Minuszweig liegende Shunt-Widerstand R 21 dient zur Ausgangsstrom-Begrenzung. Die direkt zum Ausgangsstrom proportionale Spannung am Shunt-Widerstand gelangt direkt auf die chipinterne Strombegrenzungsschaltung (Pin 4, Pin 5). Sobald die Spannungsdifferenz zwischen Pin 4 (Schaltungsmasse) und Pin 5 (-CL) 200 mV übersteigt, wird der Ausgangsstrom des PWM-Reglers begrenzt.

Eine Übertemperatur-Schutzschaltung wurde mit dem Operationsverstärker IC 2 und externer Beschaltung realisiert. Der Widerstandswert des zusammen mit dem Leistungs-FET T 2 am Kühlkörper montierten Temperatursensors SAX 1 dient zur Temperaturabfrage. Mit steigender Temperatur steigt auch der Widerstandswert an IC 2 (Pin 3).

Sobald die Spannung an Pin 3 die mit R 1, R 2 eingestellte Komparatorschwelle übersteigt, wechselt der Ausgang (Pin 1) von Low nach High, wobei R 4 für eine Schalthysterese sorgt.

Über die Leuchtdiode D 1 wird der Schaltregler am Shut-down-Eingang (Pin 10) gesperrt. Gleichzeitig signalisiert die Leuchtdiode D 1 das Ansprechen der Übertemperatur-Schutzschaltung. Der Elko C 1 nimmt eine Pufferung der vom Bordnetz kommenden Spannung vor, während die Kondensatoren C 2, C 3 und C 13

zur hochfrequenten Störunterdrückung dienen.

Nachbau

Beim Step-up-Wandler SUW 12 handelt es sich um eine doppelseitig bestückte Leiterplatte, wo sowohl konventionell bedrahte Bauelemente als auch SMD-Bauteile zum Einsatz kommen. Bei etwas Löt erfahrung ist der praktische Aufbau trotzdem nicht schwierig. Die Grundvoraussetzung für die Verarbeitung von SMD-Komponenten von Hand ist ein Lötkolben mit sehr feiner Lötspitze, dünnes SMD-Löt zinn und eine Lupe oder Lupenleuchte.

Sinnvollerweise ist bei den Bestückungs arbeiten mit den SMD-Komponenten zu beginnen, da, solange noch keine bedrahteten Bauteile bestückt sind, die Platine plan auf dem Arbeitstisch aufliegen kann.

Wir beginnen nun mit den beiden integrierten Schaltkreisen, deren Gehäuse jeweils an der Pin 1 zugeordneten Gehäuse seite leicht angeschrägt sind. Zuerst ist jeweils ein Pin der Leiterplatte, vorzugsweise an einer Gehäuseecke, vorzuverzin nen, das Bauteil mit einer Pinzette exakt zu positionieren und vorsichtig am vorver zinnten Löt pad anzulöten.

Wenn alle Anschlusspins exakt auf den zugehörigen Löt pads aufliegen, erfolgt das vollständige Verlöten des Bauteils. Verschentlich zwischen die Anschlusspins laufendes Löt zinn ist relativ einfach mit Ent löt litz zu entfernen.

Danach wird in der gleichen Weise der SMD-Transistor T 1 bestückt.

Die SMD-Diode D 2 ist an der Katoden seite (Pfeilspitze) durch einen Ring gekennzeichnet, und bei den SMD-Wider ständen ist der Widerstandswert direkt auf dem Gehäuse aufgedruckt. Grundsätzlich gibt dabei die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen an.

SMD-Kondensatoren sind nicht gekenn zeichnet, so dass bei diesen Bauteilen eine hohe Verwechslungsgefahr besteht. Diese Bauteile sind daher erst direkt vor der Bestückung aus der Verpackung zu nehmen oder provisorisch mit einem Stück doppelseitigem Klebeband auf Papier aufzukleben und zu beschriften.

Nun wenden wir uns der Platinen oberseite zu, wo die bedrahteten Bauteile zu bestücken sind. Mit einer Schraube M3 x 6 mm, Zahnscheibe und Mutter wird zuerst der Leistungs-FET zusammen mit dem zugehörigen Kühlkörper auf die Platine montiert. Nach dem Festschrauben werden dann die Anschlüsse an der Platinenunterseite verlötet und direkt oberhalb der Lötstellen mit einem scharfen Seiten schneider abgeschnitten.

Es folgt die Schottky-Diode D 3, die mit 1 bis 2 mm Abstand zur Platinenoberfl äche einzulöten ist. Dieses Bauteil ist auch an der Katodenseite mit einem Ring gekennzeichnet.

Die Anschlüsse der Speicherdrossel L 1 werden so weit wie möglich durch die zugehörigen Platinenbohrungen geführt,

Bild 4: Fädelung der Eingangsleitung durch den Ferritkern



und danach ist die Drossel mit einem Kabelbinder zu befestigen. Nach dem Verlöten werden die überstehenden Drahtenden wie bei allen bedrahteten Bauteilen so kurz wie möglich abgeschnitten.

Es folgen die Elektrolyt-Kondensatoren, deren Polarität unbedingt zu beachten ist. Üblicherweise ist der Minuspol bei diesen Bauteilen gekennzeichnet.

Der Temperatursensor ist dem Platinenfoto entsprechend einzubauen. Dabei ist auf einen guten thermischen Kontakt zwischen der abgeflachten Sensorseite und dem Kühlkörper zu achten. Mit einem temperaturstabilen Kleber, wie z. B. Silikon, wird der Sensor am Kühlkörper befestigt.

Im nächsten Arbeitsschritt sind die beiden Hälften des Platinensicherungshalters mit viel Lötzinn einzulöten und gleich im Anschluss hieran mit der zugehörigen Feinsicherung zu bestücken.

Der 4fach-DIP-Schalter S 1 muss beim Einlöten plan auf der Platinoberfläche aufliegen.

Kommen wir nun zum Shunt-Widerstand R 21, der aus einem Manganindraht-Abschnitt von 70 mm Länge herzustellen ist. Bei einem Widerstandswert von 0,659 Ω /m müssen dann nach dem Einlöten 61 mm wirksame Drahtlänge bleiben. Der Widerstandsdrat wird mit einem Gewebeschlauch überzogen und, wie auf dem Platinenfoto zu sehen ist, durch die Rippen des Kühlkörpers gefädelt.

Das letzte zu bestückende Bauteil ist die 5-mm-Leuchtdiode zur Übertemperaturanzeige, deren Anschlüsse 5 mm hinter dem Gehäuseaustritt abzuwinkeln sind. Dabei ist auf die korrekte Polarität zu ach-

ten, die an einem längeren Anodenanschluss zu erkennen ist.

Nach dem Einlöten in die Platine ohne weiteren Abstand sind die an der Platinenunterseite überstehenden Drahtenden abzuschneiden.

Nun werden die Ein- und Ausgangsleitungen angeschlossen, deren Leitungsenden sorgfältig verdrillt und vorverzinnt werden. Danach sind die Leitungsenden durch die zugehörigen Platinenbohrungen zu führen und mit viel Lötzinn festzusetzen.

Die Eingangsleitung ist mit einem Abstand von ca. 5 cm zur Platine durch einen Ferritkern zu fädeln, wie in Abbildung 4 gezeigt. Als dann wird ein 35 cm langer Schrumpfschlauchabschnitt über den Ferrit-Kern gezogen und verschrumpt.

Danach sind unter Beachtung der korrekten Polarität an der Eingangsleitung ein Kfz-Bordnetzstecker und an der Ausgangsleitung ein Niedervolt-Hohlstecker anzuschließen.

Nach einer sorgfältigen Überprüfung hinsichtlich Löt- und Bestückungsfehlern wird die Platine in die Gehäuseunterhalbschale gesetzt und mit 4 Knippingschrauben 3 x 5 mm fest verschraubt.

Über die beiden Kabelenden wird jeweils ein Zugentlastungsbügel gesetzt und dieser dann mit Schrauben 3 x 8 mm fest verschraubt. Nach Aufsetzen und Verschrauben des Gehäuseoberteils steht dem Einsatz nichts mehr im Wege. **ELV**



Innenansicht des Kfz-Notebook-Netzteils

Stückliste: Kfz-Laptop-Netzteil SUW 12

Widerstände:

7 cm Manganindraht, 0,659 Ω /m	R21
220 Ω /SMD	R19
470 Ω /SMD	R20
1 k Ω /SMD	R10–R13, R18
2,2 k Ω /SMD	R17
2,7 k Ω /SMD	R3, R8, R9
4,7 k Ω /SMD	R5, R6
6,8 k Ω /SMD	R14, R15
12 k Ω /SMD	R2
24 k Ω /SMD	R1
33 k Ω /SMD	R7
47 k Ω /SMD	R16
470 k Ω /SMD	R4

Kondensatoren:


1 nF/SMD	C10
22 nF/SMD	C8
100 nF/SMD ... C2–C6, C9, C13, C14	
4,7 μ F/63 V	C11
10 μ F/25 V	C7
1000 μ F/40 V	C12
2200 μ F/16 V	C1

Halbleiter:

SG3524/SMD	IC1
LM358/SMD	IC2
BCW66H	T1
BUZ21L	T2
LL4148	D2
SB560	D3
LED, 5 mm, rot	D1

Sonstiges:

Speicherdrossel, 40 μ H/3,15 A	L1
Mini-DIP-Schalter, 4-polig, winkelprint	S1
Temperatursensor, KTY81-121 (SAA965)	SAX1
Sicherung, 6,3 A, träge	SI1
Platinensicherungshalter (2 Hälften), print	SI1
1 Hohlstecker mit Knickschutz, 2,1 x 5,5 mm	
2 Zugentlastungsbügel	
1 Zylinder-Ferrit-Ringkern, 17,5 (9,5) x 28,5 mm	
1 Kfz-Bordspannungsstecker	
1 Kühlkörper FK216CB/MI	
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 8 mm	
4 Knippingschrauben, 3 x 5 mm	
4 Knippingschrauben, 3 x 8 mm	
1 Mutter, M3	
1 Fächerscheibe, M3	
1 Netzteilgehäuse, komplett, schwarz, bearbeitet und bedruckt	
1 Kabelbinder, 90 mm	
6 cm Gewebeisolierschlauch, ø 2 mm	
200 cm Lautsprecherkabel, 2 x 0,75mm ² , schwarz	

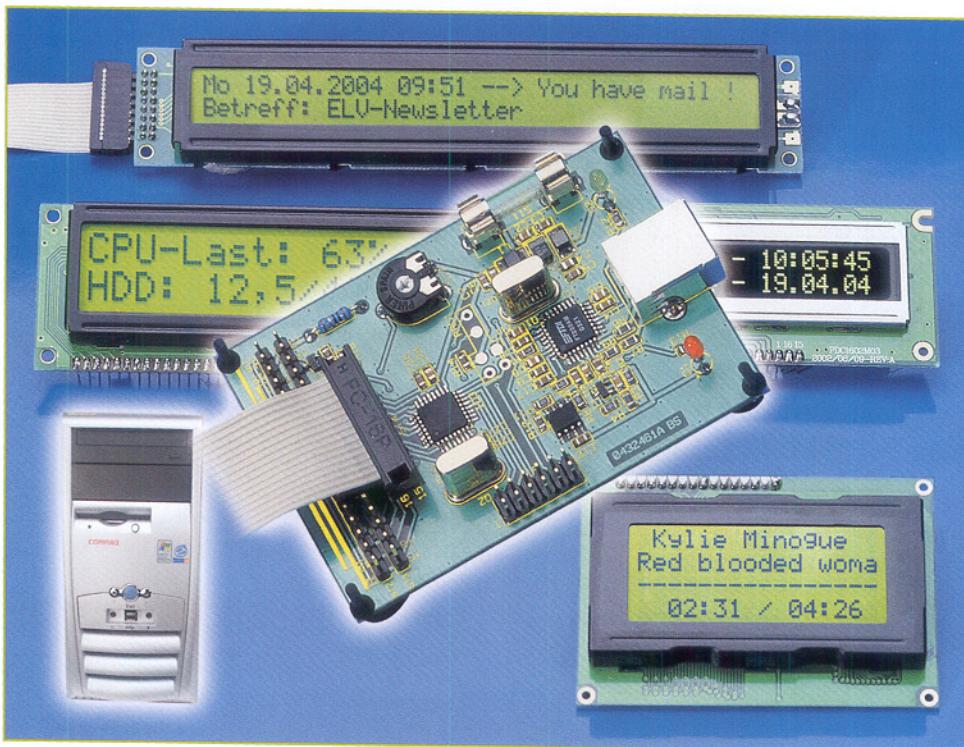

USB-LCD-Ansteuerung

Die USB-LCD-Ansteuerung macht den Aufbau eines externen Mini-Bedien- und Anzeigegerätes für den PC einfach – an eine USB-Schnittstelle des PCs angeschlossen, kann hierüber die Ausgabe an HD-44780-kompatible LCD-Anzeigen bis 2 x 40 Zeichen erfolgen. Zusätzlich verfügt die ULA 200 über 6 digitale Eingänge, an die man z. B. Tasten anschließen kann, die Programme oder Befehle auf dem PC auslösen, z. B. WinAmp steuern. So ist man mit einfachen Mitteln in der Lage, etwa einen als MP3-Player genutzten PC ohne sperrigen Bildschirm und Tastatur über ein sehr kompaktes Frontend fernsteuern zu können.

Anzeige ohne Monitor

In vielen Fällen wird heutzutage der PC im Wohnbereich als „Multimediacenter“ eingesetzt. Im Wohnzimmer übernimmt er die Aufgaben des CD-Players, Videorecorders etc. Oft überträgt man auch einem älteren, ausrangierten PC die Verwaltung der heimischen MP3-Sammlung.

Hierbei tritt das Problem der Bedienung auf. Der PC lässt sich im Normalfall nun mal nur mit der Tastatur/Maus in Verbindung mit einem Bildschirm bedienen. So mit muss jeweils ein komplettes PC-System aufgebaut werden, auch wenn man nur ein paar MP3-Files abspielen will. Dies sieht im Wohnzimmer zugegebenermaßen nicht sehr wohnlich aus und ist den meisten „Chefinnen“ im Haus ohnehin stets ein Dorn im Auge.

Oder der PC befindet sich in einem anderen Raum, so dass eine zwischenzeitliche Bedienung vom eigentlichen Hör-/Sehplatz nicht ohne weiteres möglich ist.

Hier greift die ULA 200 ein, mit der eine

Ansteuerung eines externen Displays über USB möglich ist.

Der Hobby-Programmierer kann nun, unter Einhaltung des verwendeten Protokolls, seine eigenen Displayausgaben programmieren. Das kann die ID-Tag-Anzeige beim MP3-Abspiel genauso sein wie etwa die Meldung über ankommende E-Mails. Auch als zusätzliche Informati-

onsanzeige, z. B. zur Systemauslastung, über Temperaturen oder andere Systemmeldungen, kann ein solches Zusatz-Display sehr nützlich sein (und optisch schick – für Case-Modder sowieso ein Muss).

PC-Bedienung gleich dabei

Zusätzlich zur einfachen Anzeige bietet

Technische Daten: USB-LCD-Ansteuerung

Display:

Arten: alle gängigen LCD-Module/PLED-Module (HD-44780-kompatibel bis 2 x 40)
Anschlüsse: 2 x 16-pol. einreihig (verschiedene Anschlussvarianten),
2 x 8-pol. zweireihig

Eingänge:

Länge der Anschlussleitungen: max. 3m
USB-Schnittstellen-Konfiguration: 19.200 Baud, 8 Datenbit, gerade Parität, 1 Stoppbitt

Allgemein:

Spannungsversorgung: über USB
Stromaufnahme: abhängig vom LCD-Modul
Platinenabmessungen (B x H): 81 x 56 mm
Systemvoraussetzung: MS WINDOWS 98SE/Me/XP/2000),
USB-Schnittstelle

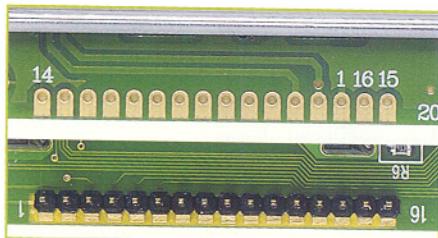


Bild 1: Anschlussvarianten verschiedener LCD-Module

die ULA 200 sechs digitale Eingänge, die, mit Tastern belegt, eine Bedienung der gewünschten (oder selbst geschriebenen) Software ermöglichen. Somit kann man den PC bis zu einem gewissen Maß auch ohne Tastatur/Maus und Bildschirm steuern, und er kann einige Meter von der Heimanlage getrennt (und lärmgedämmt) untergebracht sein (maximale USB-Länge ohne Repeater = 5 m). Der „MP3-PC“ verschwindet im Schrank, so dass nur noch ein Display mit Bedien-Tastern zur Steuerung zu sehen ist. Beispielsweise lässt sich mit der ULA 200 eine Steuerung des PC-internen CD-Players oder des MP3-Players „WinAmp“ realisieren. Das Display zeigt hierbei den aktuellen Titel an und mit den Taster-Eingängen lässt sich dieser Player ansteuern, beispielsweise „PLAY“, „STOP“, „NEXT“ usw.

An die ULA 200 können unterschiedliche Display-Arten mit bis zu 2 x 40 Zeichen angeschlossen werden, sie müssen nur HD-44780-kompatibel sein.

Die ULA-200-Hardware wird über die USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden und hierüber auch mit Spannung versorgt. Das dünne USB-Kabel lässt sich dann auch unauffällig verlegen. Und wenn das Ganze in einem hübschen Gehäuse optisch ansprechend verpackt wird, sollte eigentlich niemand mehr am Einzug des PCs ins Wohnzimmer Anstoß nehmen können.

Es kann gleich losgehen – Quelltext anbei

Dem Bausatz liegt eine Programmcd-kette bei, mit deren Hilfe die Funktion der ULA 200 getestet werden kann. Des Weiteren lässt sich mit dem beiliegenden „Visual C++-Quelltext“ schnell ein Weg in eigene Software-Applikationen finden.

Als weiteres Feature wurde eine direkte Ansteuerung der LCD-Register implementiert. Das bedeutet, dass von der Windows-Software her jedes Display-Register einzeln beschrieben werden kann. Somit ist der Programmierer in der Lage, sich bequem von der Windows-Seite aus eigene Displayroutinen zu schreiben, eigene Zeichen, Mini-Grafiken und Zeichensätze zu definieren, Cursoreinstellungen zu definieren, Zeichen blinken zu lassen usw.

Da die Beschreibung dieser Ansteuerung aufgrund des Umfangs und der sehr speziellen Ausrichtung den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, liegen dem Bausatz der genaue Befehlssatz und ein Anwendungsbeispiel bei.

Funktion

Die ULA-200-Hardware ist, wie bereits erwähnt, mit unterschiedlichen Display-Ausführungen (bis max. 2 Zeilen à 40 Zeichen) betreibbar. Weiterhin lassen sich unterschiedliche Display-Arten, also LCD- oder PLED-Displays, einsetzen. Beide Display-Arten werden im Allgemeinen von einem HD-44780-kompatiblen Controller gesteuert, so dass die Ansteuerung beider Display-Arten gleich ist. Dieser Controller sorgt für die Kommunikation zwischen der eigentlichen Anzeige und dem PC bzw. sonstigen anzusteuernden Mikrocontrollern.

Die Funktion der einzelnen Pins am HD-44780-kompatiblen LCD-Modul sind in Tabelle 1 dargestellt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Hersteller unterschiedliche Anschlussvarianten verwenden, die beim Anschluss an die ULA-200-Hardware zu beachten sind. Abbildung 1 zeigt die unterschiedlichen LCD-Anschlussvarianten.

Die Funktionsweise der beiden einsetzbaren Display-Arten soll im Folgenden kurz beschrieben werden.

LC-Display

Die Abkürzung **LC-Display** steht für **Liquid Crystal Display**. Eine LCD-Anzeige besteht grundsätzlich aus zwei Glasscheiben und einer speziellen Flüssigkeit (Flüssigkristall) dazwischen. Die Glasplatten sind jeweils mit einer hauchdünnen Metallschicht bedampft. Weiterhin ist auf die obere Glasplatte eine Polarisationsfolie, der Polarisator, und auf die untere Glasplatte ebenfalls eine solche Folie, allerdings mit gedrehter Polarisierungsebene, der Analysator, geklebt. Die Flüssigkeit ist im Ruhezustand durchsichtig, so dass einfal-

Tabelle 1:
Funktion der einzelnen Pins am LCD

Pin	Symbol	Beschreibung
1	VSS	Versorgungsspannung GND
2	VDD	Versorgungsspannung +5 V
3	VBT	Kontraststeuerung
4	RS	Register Select
5	R/W	Read/Write
6	E	Enable
7	D0	Datenbit 0 (LSB)
8	D1	Datenbit 1
9	D2	Datenbit 2
10	D3	Datenbit 3
11	D4	Datenbit 4
12	D5	Datenbit 5
13	D6	Datenbit 6
14	D7	Datenbit 7 (MSB)
15	K	LED-Beleuchtung (Kathode)
16	A	LED-Beleuchtung (Anode)

lendes Licht ungehindert den Analysator passieren kann. Legt man nun eine Spannung an die metallbedampften Glasplatten, so drehen sich die Kristalle in der Flüssigkeit und der Analysator versperrt dem Licht den Weg – somit ist das LCD undurchsichtig geworden. Durch entsprechendes Aufdampfen der Metallschichten lässt sich ein LC-Display in mehrere Segmente unterteilen, mit denen sich unterschiedliche Buchstaben und Zeichen zusammensetzen und ansteuern lassen. Da die Anordnung nicht selbst Licht abgibt, sondern nur auf einfallendem Umgebungslicht basiert, benötigt sie, wenn man sie im Dunkeln ablesen möchte, eine Hintergrundbeleuchtung. Diese wird entweder über LEDs, eine spezielle Leuchtstoffröhre oder Elektrolumineszenzfolien realisiert.

PLED-Display

Die **PLED-Display**-Ausführung (**Polymer Light Emitting Diode**) beruht auf der

Bild 2:
Beschaltungsbeispiel für die ULA 200


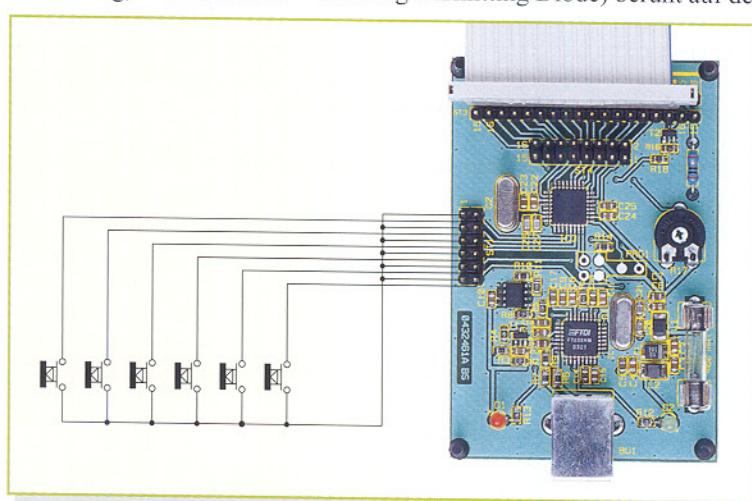


Bild 3:
LCD-Module
gibt es mit
einreihigen und
zweireihigen
Kontaktierungen.

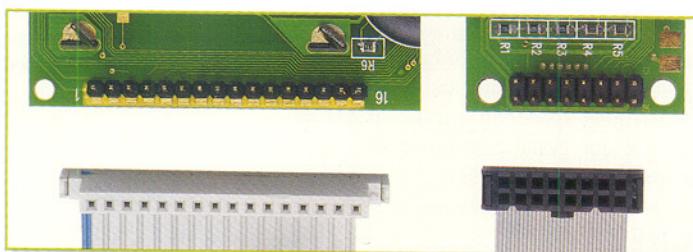

OLED-Technik (Organic Light Emitting Diodes). Das PLED-Display ist das erste seriengefertigte Display aus der Gruppe der (organischen) OLED-Displays. Die Vorteile dieser organischen Displays sind zum einen der extrem große Blickwinkel zum Ablesen der Anzeige und zum anderen eine hohe Leuchtkraft mit einem günstigen Kontrastverhältnis. Die Funktionsweise der Anzeige beruht auf einer Folie, die durch Elektrolumineszenz Licht abgibt (emittiert). Der optische Effekt ist mit dem einer LED-Anzeige vergleichbar. Die Anzeige ist selbstleuchtend, wodurch eine Hintergrundbeleuchtung entfällt. Daraus resultieren eine flachere Bauweise und ein geringerer Stromverbrauch. Bis auf den nicht genutzten Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung ist ein PLED-Display pinkompatibel mit einer LC-Display-Ausführung.

Beschaltung/Anschluss

Die Beschaltung der USB-LCD-Ansteuerung ULA 200 ist vom Anwender je nach geplanter Verwendung individuell zu realisieren, wobei jedoch die Angaben in den technischen Daten einzuhalten sind. Ein entsprechendes Beschaltungsbeispiel ist in Abbildung 2 zu sehen. An die Stiftleiste ST 1 lassen sich die Bedien-Taster anschließen, und zwar so, dass sie bei Bedienung nach „Low“ schalten.

Das verwendete LC-Display ist an die jeweilige Stiftleiste anzuschließen, wobei auf die Anschlussbelegung zu achten ist. Wie bereits erwähnt, verwenden die Hersteller unterschiedliche Anschlussreihenfolgen, welche im Regelfall auf dem Display aufgedruckt sind. Und meist gibt es beim Kauf eines Displays auch ein Datenblatt dazu. Auf der ULA-200-Hardware sind mehrere Stiftleisten mit unterschiedlicher Belegung herausgeführt, so dass jedes LCD-Modul einfach anzuschließen ist. Dieser Anschluss lässt sich am einfachsten

mit einem Flachbandkabel herstellen. Die Abbildung 3 zeigt hier, wie man zwei mögliche Verbindungen herstellen kann. Diese Flachbandkabel sind anschließend auf die jeweilige Position der Stiftleisten ST 2 bis ST 4 zu stecken, so dass die Verbindungen Pin 1 (ULA 200) mit Pin 1 (LCD) bis Pin 16 (ULA 200) mit Pin 16 (LCD) übereinstimmen. Weiterhin ist bei Absetzen des Displays und der Taster von der ULA 200 die maximale Anschlusslänge der Leitungen

verwendeten Steuerzeichen aufgeführt. Jedes Datenpaket beginnt mit dem Steuerzeichen „STX“ (02hex) und endet mit dem Zeichen „ETX“ (03hex). Dazwischen sind die jeweiligen Parameter zu übertragen. Die folgende Zeile stellt so eine zusammengesetzte Befehlszeile dar.

<STX> <Steuerzeichen> <Parameter 1> <Parameter 2> <...> <ETX>

Der Empfänger erkennt an diesen Zeichen genau, wann ein Datenpaket beginnt bzw. endet, und weiß somit, wann ein Befehl oder dessen Antwort komplett empfangen wurde. Kommen diese Steuerzeichen jedoch in den Daten vor, so müssen sie entsprechend umgeformt werden, um einen vorzeitigen Neustart bzw. Abbruch der Kommunikation zu verhindern. Die

Tabelle 3: Befehlssatz der ULA 200

Bedeutung	Steuerzeichen	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Antwort
Löschen	'l' (0x6C)	—	—	—	ACK/ NAK
Cursor positionieren	'p' (0x70)	x-Position	y-Position	—	ACK/ NAK
Char- Ausgabe	'c' (0x63)	char	—	—	ACK/ NAK
Integer- Ausgabe	'i' (0x69)	Integer%256	Integer/256	—	ACK/ NAK
String- Ausgabe	's' (0x73)	String-Länge	char 1 ('E')	char 2 ('L')	ACK/ NAK
Hintergrund- Beleuchtung	'h' (0x68)	'1' (0x31)-ein '0' (0x30)-aus	—	—	ACK/ NAK
Tasten-Wert (wird nach Tasten- betätigung von ULA 200 gesendet)	't' (0x74)	Tasten-Wert +0x40 (siehe Tabelle 4)	—	—	—

gen zu beachten. Die maximale Anschlusslänge des Displaykabels hängt u. a. vom verwendeten Display ab. Im Regelfall treten bei einer Kabellänge bis zu einem Meter keine Funktionsstörungen auf.

Datenübertragung

Die USB-Datenübertragung funktioniert in dieser Schaltung ähnlich wie eine serielle Datenübertragung. Sie erfolgt mit einer Baud-Rate von 19.200 Bit/s, 8 Datenbit, gerader Parität und einem Stopbit. In der Infobox haben wir die Erläuterung zu diesem Datenübertragungsprotokoll, das die untere Ebene der Datenübertragung darstellt, noch einmal zusammengefasst.

Kommen wir zur nächst höheren Ebene der Übertragung, dem verwendeten Protokoll. Dieses besteht bei der ULA 200 aus mehreren zu übertragenden Bytes pro Befehl, die innerhalb eines Protokollrahmens zu übertragen sind. In Tabelle 2 sind die

Konvertierung der Zeichen wird entsprechend folgender Auflistung durchgeführt:

<STX> → <ENQ> <DC2>
<ETX> → <ENQ> <DC3>
<ENQ> → <ENQ> <NAK>

Taucht eines der drei Zeichen „STX“, „ETX“ oder „ENQ“ in den Daten auf, ist es also durch die entsprechende Zeichenfolge auszutauschen. Empfängerseitig wird diese Umsetzung jedoch automatisch wieder rückgängig gemacht, um die eigentlichen Nutzdaten wieder zu erhalten. Der entsprechende Befehlssatz der ULA 200 ist in Tabelle 3 zu sehen und dort erläutert.

Übertragungsbeispiel

Zum besseren Verständnis des verwendeten Protokolls diskutieren wir hier ein Übertragungsbeispiel unter der Annahme, dass zur Ausgabe ein LC-Display (2 x 16 Zei-

Tabelle 2: Verwendete Steuerzeichen

Zeichen	Wert	Bedeutung
STX	02hex	Start of text
ETX	03hex	End of text
ENQ	05hex	Enquire
ACK	06hex	OK
NAK	15hex	nicht OK
DC2	12hex	
DC3	13hex	

chen) angeschlossen ist. Auf dem Display soll in der ersten Zeile, an der 4. Position (entspricht „3“ im Befehlssatz) die Zahl 888 und in der zweiten Zeile an der 6. Position (entspricht „5“ im Befehlssatz) der Schriftzug „ELV“ ausgegeben werden.

Anzeige

Hierfür ist als Erstes das Display zu löschen und der Cursor an die 1. Position zu setzen. Der dazu benötigte Befehl ist der Tabelle 3 zu entnehmen und setzt sich wie folgt zusammen:

```
<STX> <Steuerzeichen_Löschen> <ETX>
<STX> <'l'> <ETX>
```

Anschließend ist eine Positionierung des Cursors auf die Position „Spalte X = 3“ und „Zeile Y = 0“ für die Ausgabe der Zahl vorzunehmen. Hierbei sind die Displaygrenzen (Displaygröße) zu beachten. Denn bei einigen Displays wird der Ausgabetext bei Überschreitung der Displaygrenzen in den falschen Speicherbereich geschrieben und somit in einer falschen Zeile ausgegeben.

Der Befehl zur Positionierung des Cursors sieht wie folgt aus:

```
<STX> <Steuerzeichen_Positionieren>
<X-Pos> <Y-Pos> <ETX>
<STX> <'p'> <3> <0> <ETX>
```

Bei der Übertragung der Parameter lässt sich jeweils nur 1 Byte übertragen. Somit ist die auszugebende Integerzahl (888) auf 2 Bytes aufzuteilen. Dies geschieht, indem die Zahl durch 256 geteilt (888/256 = 3) und dies als Parameter 2 gesendet wird. Der Restwert wird mit dem Modulo-Operator (888%256=120) ermittelt und als Parameter 1 gesendet. Für das Beispiel ergeben sich die Parameter <120> und <3>. Die weiteren Steuerzeichen zur Zusammenstellung des Befehlssatzes sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

Die gesamte Befehlszeile zur Ausgabe der Zahl an die vorher eingestellte Cursor-Position sieht wie folgt aus:

```
<STX> <Steuerzeichen_INT_Ausgabe>
<Zahl%256> <Zahl/256> <ETX>
<STX> <'i'> <120> <3> <ETX>
```

In der unteren Zeile ist zu erkennen, dass als Parameter 2 das Steuerzeichen ETX

Tabelle 4: Taster-Identifikation

Taste	Parameter 1
Taste 1:	xxxx xxxx1
Taste 2:	xxxx xx1x
Taste 3:	xxxx x1xx
Taste 4:	xxxx 1xxx
Taste 5:	xxx1 xxxx
Taste 6:	xx1x xxxx

Infobox „Serielle Datenübertragung“

Die Geschwindigkeit der Datenübertragung wird üblicherweise in „Bit/s“ angegeben. Diese Angabe kennzeichnet die Anzahl von einzelnen Bits, die pro Sekunde übertragen werden. Jedes übertragene Bit ist zusätzlich in einen entsprechenden Datenrahmen gefasst, der bei der ULA 200 aus drei zusätzlichen Bits besteht. Der Datenrahmen umrahmt durch ein Start- und ein Stopppbit die Kombination aus Daten- und Paritätsbit (siehe unten). Er dient dazu, dass der Empfänger den Beginn eines Datenblockes eindeutig erkennt und dann die übertragenen Bits entsprechend erfasst. Jeder Datenblock beginnt mit einer logischen „1“ als Startbit und endet mit einer logischen „0“ als Stopppbit. Die Anzahl der Stopppbits ist bei der ULA 200 auf eines festgelegt, jedoch können andere Geräte auch mit 1,5 oder 2 Stopppbit arbeiten.

Es werden also nicht nur die reinen „Nutzdaten“ übertragen. Aus diesem Grunde ist die effektiv übertragene Anzahl an Daten natürlich etwas geringer, als es die reine Angabe der Datenübertragungsgeschwindigkeit aussagt.

Bei jeder Datenübertragung können Fehler auftreten, die durch verschiedene Fehlererkennungsmethoden erfasst werden können. Eine einfache und effektive Methode ist das Einfügen eines Paritätsbits, bei dem zwischen gerader (even parity) und ungerader Parität (odd parity) unterschieden wird. Der Sender untersucht hier das zu übertragene Byte und zählt dabei die Anzahl der logischen Einsen. Bei gerader Parität wird das Paritätsbit so (zurück-)gesetzt, dass die Gesamtzahl aller Einsen im Befehlssatz gerade ist. Bei ungerader Parität wird das entsprechende Bit so (zurück-)gesetzt, dass die Gesamtzahl ungerade ist. Der Empfänger zählt ebenfalls die Anzahl aller Einsen und ermittelt daraus, ob ein Fehler bei der Datenübertragung aufgetreten ist. Diese Methode erkennt Fehler, bei denen in der Datenübertragung eine ungerade Anzahl von Bits (1, 3, 5, 7) falsch übertragen wurde. Diese Methode ist für einfache Datenübertragungen, wie bei der ULA 200, ausreichend.

(0x03) übertragen wird. Dies würde zu einem vorzeitigen Abbrechen der Verbindung und somit zu einer unvollständigen Übertragung führen. Deshalb ist der Befehlssatz wie folgt zu wandeln:

```
<STX> <'i'> <120> <ENQ> <DC3>
<ETX>
```

Die ULA-200-Hardware setzt diese empfangenen Daten anschließend wieder in Nutzdaten um, so dass die gewünschte Zahl „888“ auf dem Display angezeigt wird.

Die Protokollzusammenstellung zur Ausgabe des Schriftzuges (String) geschieht prinzipiell wie im vorherigen Beispiel. Der Befehlssatz zur Positionierung des Cursors auf „Spalte X=5“ und „Zeile Y = 1“ sieht wie folgt aus:

```
<STX> <Steuerzeichen_Positionieren>
<X-Pos> <Y-Pos> <ETX>
<STX> <'p'> <ENQ> <NAK> <1>
<ETX>
```

Zur Übertragung des Schriftzuges (String) ist dieser in seine einzelnen Buchstaben zu zerteilen und zu übertragen. Als weiterer Parameter ist die String-Länge zu übertragen. Der so zusammengesetzte Befehlssatz sieht so aus:

```
<STX> <Steuerzeichen_String>
<String_Länge> <char 1> <char 2> <...>
<ETX>
<STX> <'s'> <ENQ> <DC3> <'E'>
<'L'> <'V'> <ETX>
```

Eine erfolgreiche Übertragung jeder Befehlszeile wird quittiert mit einem:

```
<STX> <ACK> <ETX>
```

Ein fehlerhafter Empfang einer Befehlszeile wird seitens der ULA-200-Hardware quittiert mit einem:

```
<STX> <NAK> <ETX>
```

In diesem Falle ist die Übertragung zu wiederholen.

Tasteneingabe

Nach Betätigung einer Taste sendet die ULA-200-Hardware einen Befehlssatz an den PC, der den jeweiligen Tastenwert beinhaltet. Pro Taste wird das jeweilige Bit gesetzt. Die Windows-Software muss zur Auswertung der betätigten Taste ständig den USB-Empfangsspeicher auslesen und auswerten.

Der empfangene Befehlssatz sieht so aus:

```
<STX> <'t'>
<Tasten-Wert+0x40> <ETX>
```

Damit dieses Byte nicht in den Bereich der Steuerzeichen (STX, ETX) ragt, wird zum Tasten-Wert die Zahl 0x40 addiert, die vor der Auswertung zu subtrahieren oder auszumaskieren ist.

Aus der Tabelle 4 lässt sich die betätigten Tasten durch Ausmaskierung ermitteln. Betätigt man mehrere Taster gleichzeitig, so werden mehrere Bits gesetzt und übertragen.

Weitere Infos und Beispielprojekte zum Umgang mit der USB-Schnittstelle lassen sich auch auf der Internet-Seite des USB-Chip-Herstellers „www.ftdichip.com“ abrufen.

Im „ELVjournal“ 4/2004 erläutern wir die Schaltung, den Nachbau und die Inbetriebnahme des ULA 200.



Rolling-Code-Schalsystem

Ein Wechselcodesystem erhöht die Sicherheit funkgesteuerter Schalsysteme gegenüber solchen mit statischer Codierung erheblich. Insbesondere bei Zugangssteuerungen ist eine solche Wechselcodesteuerung von Bedeutung. Das Rolling-Code-Schalsystem RCS100 besteht aus einem Zweikanal-Funk-Aufputzschalter und einem Zweikanal-Handsender, die verschlüsselt per Microchip-KEELOQ®-Rolling-Code miteinander kommunizieren. Dieses Verfahren gewährleistet eine besonders hohe Verschlüsselungssicherheit.

Clever geschaltet

Viele von uns benutzen schon seit Jahren ein Wechselcodesystem, teils ohne dies zu wissen – es ist der per Funk arbeitende Autoschlüssel vieler Automarken. Wie wertvoll ein solches System ist, wird dann klar, wenn es wieder einmal Polizeiberichte über Autodiebe gibt, die statische Schlüsselcodes per Funk abhören und so das Schließsystem des Autos später ganz einfach überwinden können. Inzwischen gehen zunehmend mehr Hersteller zu Wechselcodesystemen über. Eine Rolle spielen solche Systeme auch bei manchen hochwertigen Garagentoröffnern oder industriellen Schließsystemen. Als selbst aufzubauendes bzw. Stand-alone-System sind

derartige Steuerungen jedoch bisher so gut wie nicht verfügbar.

Das ELV-Rolling-Code-Schalsystem, bestehend aus dem Zweikanal-Funk-Aufputzschalter RCS100 SA2 und dem Zweikanal-Handsender RCS100 S32, bietet durch wechselnde Übertragungscodes eine hohe Sicherheit bei der Übertragung. Zur Verschlüsselung der Übertragungsdaten wird die KEELOQ®-Technologie aus dem Hause Microchip verwendet, die man speziell für schlüssellose Zugangssysteme (Keyless Entry) entwickelt hat. Die Übertragungsfrequenz liegt im störsicheren 868-MHz-Bereich.

Der Empfänger kann mit bis zu sechs Handsendern betrieben werden. Damit eignet sich das RCS 100 hervorragend als drahtlos arbeitendes Zugangssteuerungs-

Technische Daten:


RCS100 SA2

Empfangsfrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis zu 100 m Freifeld
Anzahl der Handsender: max. 6
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
Stromaufnahme: 16 mA
Anzahl der Schaltkanäle: 2 max. Anschlussleistung: 3680 VA
Gehäuse: Schutzart IP 65
Abm. (B x H x T): .. 171 x 121 x 55 mm

RCS100 S32

Sendefrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Betriebsspannung: 3 V
Spannungsversorgung: .. 2 x 1,5 V/LR44
Abm. (B x H x T): .. 30 x 68 x 13,5 mm

Bild 1:
Programmierung
des Encoder-Chips
im Handsender

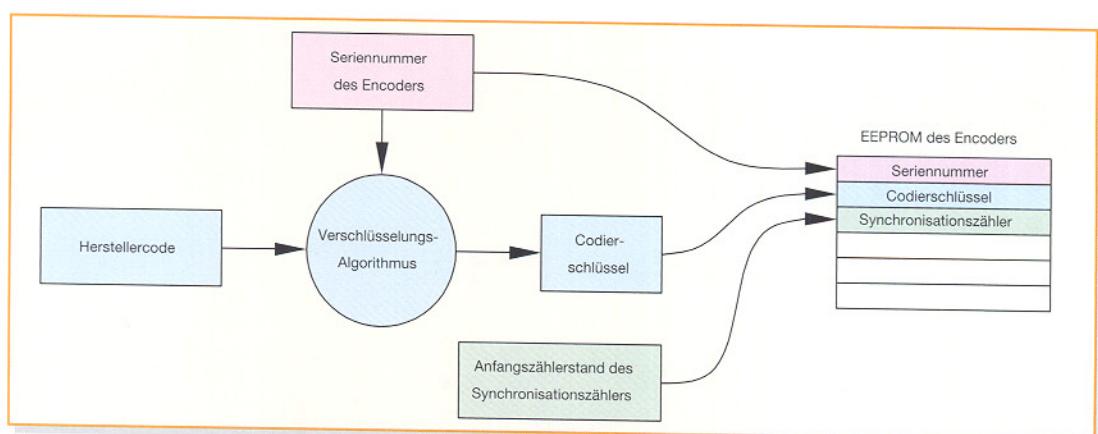

system für einen kleinen Kreis von Personen, etwa in der Familie, für Büros, Labors, Läden, kleine Werkstätten usw.

Die Handsender können zwei Kanäle schalten, wobei der eine mit zwei Tasten gezielt ein- und ausgeschaltet und der andere mit einer Taste umgeschaltet werden kann. Für den umschaltbaren Kanal ist am Empfänger auch eine Timerfunktion aktivierbar, so dass der Schaltkontakt nach dem Einschalten mit dem Handsender nach einer einstellbaren Zeit automatisch wieder ausgeschaltet wird.

Die KEELOQ®-Technologie

Bei der Übertragung mit der hier zum Einsatz kommenden KEELOQ®-Technologie ist eine besonders hohe Übertragungssicherheit gewährleistet. Da bei jeder Übertragung ein anderer Code übertragen wird, spricht man hier auch von Rolling-Code- oder Code-Hopping-Verfahren.

Da hier nicht nur einfach Codes nach einem bestimmten Schema gewechselt werden, sondern auch komplexe Identifizierungsmerkmale ausgetauscht werden, die zum einen der eindeutigen Identifizierung des tatsächlich zugehörigen Senders und zum anderen dem „Wiederfinden“ nach mehreren Schaltversuchen außerhalb des Empfangsbereiches des Empfängers dienen, ergibt sich ein sehr sicheres, aber auch komplex arbeitendes Codesystem.

Bei jeder Übertragung wird ein 66 Bit

langes Datenpaket übertragen, das sich aus 32 Bit verschlüsselten Daten, die von einem nichtlinearen Verschlüsselungs-Algorithmus erzeugt werden, und einem 34 Bit langen unverschlüsselten Teil, der aus der Seriennummer des Encoders, den Schaltzuständen und 2 Statusbit besteht, zusammensetzt.

Die Datenverschlüsselung lässt sich am einfachsten erklären, wenn man zunächst den Encoder betrachtet, der sich im Handsender befindet.

Codierung

Der Encoder-Chip wird programmiert ausgeliefert, bei der Programmierung werden, wie Abbildung 1 zeigt, im EEPROM des Chips drei für die Verschlüsselung wichtige Daten gespeichert:

- die 28-Bit-Seriennummer des Encoders, die beim Programmieren fortlaufend vergeben wird,
- der 64-Bit-Codierschlüssel, der mit einem Algorithmus aus der Seriennummer des Encoders und einem 64 Bit langen Herstellercode gebildet wird, und
- der Anfangszählerstand des Synchronisationszählers.

Wie man in Abbildung 2 sieht, werden die verschlüsselten Informationen, die mit dem KEELOQ®-Verschlüsselungs-Algorithmus codiert werden, durch den Codierschlüssel und den Synchronisationszähler beeinflusst.

Der Codierschlüssel setzt sich, wie be-

schrieben, aus dem Herstellercode und der Seriennummer des Encoders zusammen. Der Herstellercode sorgt dafür, dass die Verschlüsselung des Encoders nicht zu Systemen anderer Anbieter passt, es somit nicht zu systemübergreifenden Fehlschaltungen oder Codediebstahl kommen kann.

Mit der 28-Bit-Seriennummer lassen sich über 268 Millionen Encoder mit gleichem Herstellercode und unterschiedlichem Codierschlüssel, also mit unterschiedlicher Verschlüsselung, programmieren.

Der dritte Teil, der in die verschlüsselten Informationen eingeht, ist der Synchronisationszähler. Dieser wird bei jeder Datenübertragung um eins erhöht, und das sorgt zusammen mit dem Verschlüsselungsverfahren dafür, dass sich bei jeder Übertragung über 50 Prozent der verschlüsselten Datenbit ändern. Der Synchronisationszähler ist ein 16-Bit-Zähler, der 65.536 Übertragungen ermöglicht, ehe sich der übertragene Code wiederholen kann. Wenn man von zehn Übertragungen am Tag ausgeht, entspricht dies einer Zeit von ungefähr 18 Jahren!

Decodierung

Betrachten wir nun die Auswertung der übertragenen Daten auf der Empfangsseite.

Einen Überblick verschafft hier das Blockdiagramm in Abbildung 3.

Zuerst erfolgt eine Überprüfung, ob die (unverschlüsselt) übertragene Seriennum-

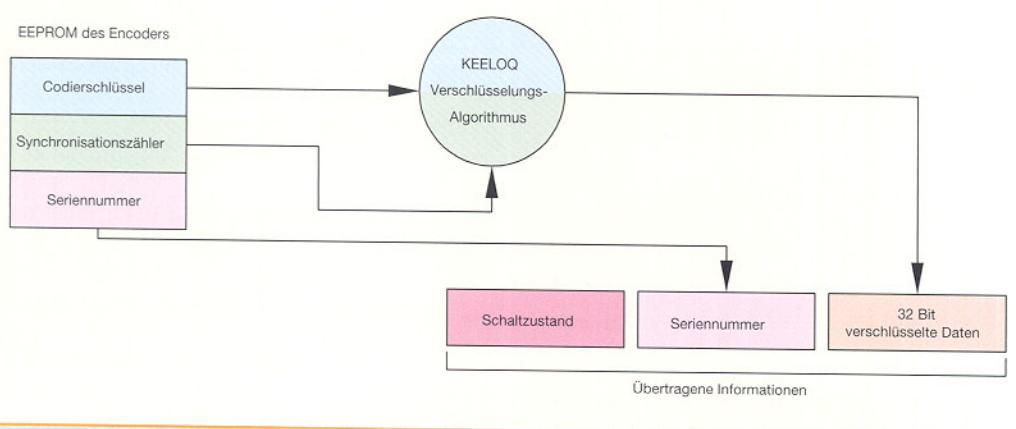


Bild 2: Prinzip der
Datenverschlüsselung
im Encoder

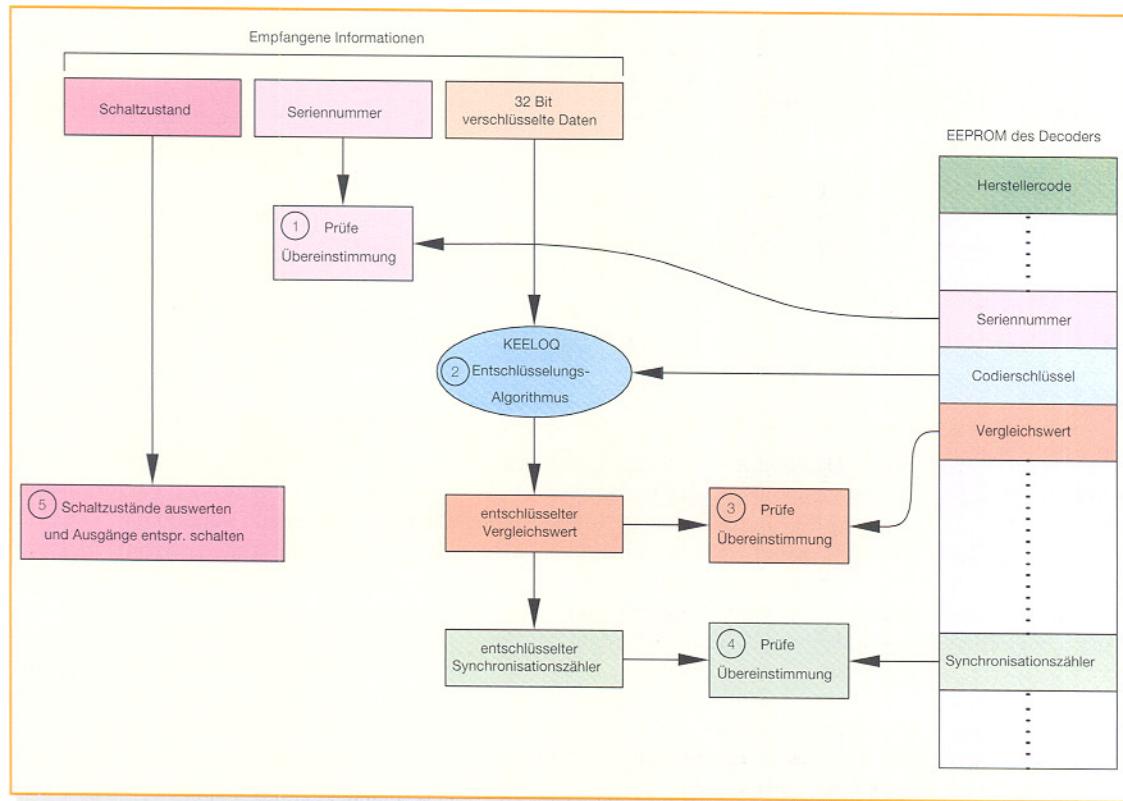


Bild 3:
Auswertung der empfangenen Informationen

mer mit einer der Seriennummern, die im EEPROM des Empfängers abgelegt sind, übereinstimmt. Die Seriennummer des Handsenders wird beim Anlernen des Handsenders vom Empfänger zusammen mit dem Stand des Synchronisationszählers und einem 10 Bit langen Vergleichswert gespeichert.

Stimmt die Seriennummer überein, werden die verschlüsselten Daten decodiert.

Danach überprüft das System, ob der verschlüsselte 10-Bit-Vergleichswert mit dem im EEPROM gespeicherten Vergleichswert übereinstimmt. Stimmen diese Werte überein, wird jetzt der Stand des Synchronisationszählers, der ebenfalls verschlüsselt übertragen wurde, mit dem Zählerstand im EEPROM des Empfängers verglichen.

Wenn auch der Zählerstand in Ordnung ist, werden schließlich die übertragenen

Schaltzustandsinformationen ausgewertet und die Ausgänge entsprechend geschaltet.

Wie die Überprüfung der Gültigkeit des Zählerstandes erfolgt, verdeutlicht Abbildung 4.

Hierzu kann man sich das Diagramm mit den drei Bereichen als eine Auswahlmaske vorstellen, die sich bei jeder erfolgreichen Übertragung weiter dreht und mit dem gespeicherten Synchronisationszählerstand auf den zuletzt übertragenen Zählerstand zeigt. Der ganze Kreis stellt die 65.536 möglichen Zählerstände dar. Die Hälfte der Zählerstände liegt im blockierten Bereich, mit diesen kann keine gültige Übertragung stattfinden. Dies ist ein Schutzmechanismus, um zu verhindern, dass sich Dritte mit aufgezeichneten Datenübertragungen Zugang zum System verschaffen und Schaltvorgänge auslösen können. Der

akzeptierte Bereich umfasst die nächsten 16 Zählerstände nach der letzten gültigen Übertragung. In diesem Bereich werden die übertragenen Schaltzustände sofort ausgewertet und umgesetzt, der übertragene Zählerstand wird gespeichert.

Aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn – wie sich Empfänger und Sender immer „wiederfinden“

Das bedeutet in der Praxis, dass der Handsender bis zu 15-mal außerhalb der Reichweite des Empfängers betätigt werden kann und bei der 16. Betätigung, dann innerhalb der Reichweite des Empfängers, sofort einen Schaltvorgang auslösen kann. Sollte der Handsender öfter als 15-mal außerhalb der Reichweite des Empfängers betätigt worden sein, liegt der dann von ihm übertragene Synchronisationszählerstand in einem Bereich, der eine neue Synchronisation erfordert. Diese neue Synchronisation erfolgt fast unmerklich für den Anwender, denn sie erfordert nur zwei gültige Übertragungen mit zwei aufeinander folgenden Synchronisationszählerständen, die im Bereich liegen, der eine neue Synchronisation erfordert. Empfängt der Decoder eine Übertragung mit einem Zählerstand aus diesem Bereich, wird der Schaltbefehl zunächst noch nicht ausgeführt. Erst wenn die zweite Übertragung mit dem folgenden Zählerstand eintrifft, erfolgt eine Ausführung des Schaltbefehls, und der Zähler ist wieder synchronisiert.

Der Anwender wird die Synchronisation kaum bemerken, da es in der Natur des Menschen liegt, die Taste des Handsen-

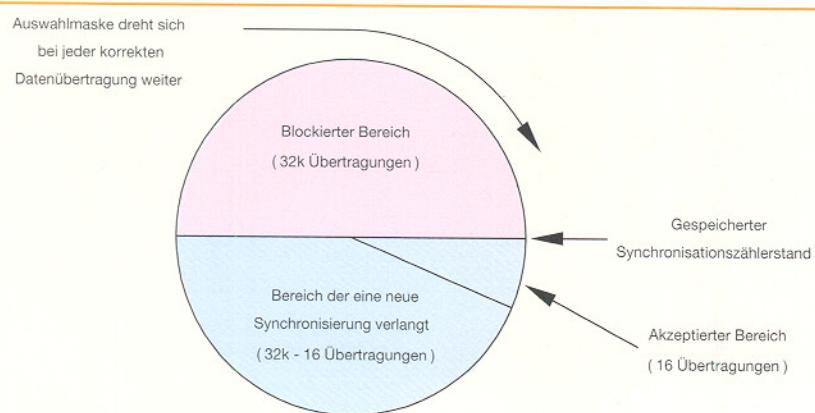


Bild 4: Überprüfung des Synchronisationszählers

ders ein zweites Mal zu drücken, wenn beim ersten Mal nichts passiert.

Bedienung

Der in eine feste Netzzspannungsverkabelung zu installierende Aufputzschalter ist nach dem Anschluss an die Netzzspannung sofort betriebsbereit.

Direktbedienung am Empfänger

Mit den Tasten für Kanal 1 und Kanal 2 lassen sich die gleichen Schaltvorgänge wie mit den Tasten des Handsenders auslösen, das heißt z. B., ein Kanal kann durch kurzes Betätigen der Ein- oder der Aus-Taste gezielt ein- und ausgeschaltet werden. Dieses Verfahren ist im Übrigen beim Einsatz des Handsenders von Vorteil, wenn kein direkter Sichtkontakt zum Schaltvorgang besteht (wie z. B. beim Scharfschalten einer Alarmanlage).

Mit dem Taster für Kanal 2 kann dieser Kanal bei jedem Tastendruck umgeschaltet werden, d. h., je nachdem in welchem Zustand sich der Schaltkontakt gerade befindet, wird er beim Betätigen des Tasters entweder ein- oder ausgeschaltet. Die Leuchtdioden über den Tastern zeigen die Schaltzustände der beiden Kanäle an. Sie leuchten, wenn der zugehörige Schaltkontakt geschlossen ist.

Timer-Betrieb

Mit der Taste „Ein/Aus/Timer“ ist auch die Timerfunktion für Kanal 2 programmierbar. Wird die Taste länger als 4 Sekunden gedrückt, beginnt die LED von Kanal 2 in kurzen Abständen aufzublitzten und der Schaltkontakt von Kanal 2 wechselt in die Ruheposition, falls er vorher eingeschaltet war. Wird nun innerhalb der nächsten 4 Sekunden die Taste losgelassen, erfolgt der Start der Zeitmessung. Dies wird dadurch angezeigt, dass die LED für Kanal 2 nun im 0,5-Sekunden-Abstand blinkt und der Schaltkontakt für Kanal 2 schließt. Durch ein weiteres kurzes Betätigen der Taste wird die Zeitmessung beendet und die Zeit gespeichert, der Schaltkontakt wechselt wieder in den Ruhezustand, und die LED erlischt. Die Einschaltzeit lässt sich in einem Bereich von 0,5 Sekunden bis 9 Stunden einstellen. Beendet man die Zeitmessung nicht manuell vor Ablauf der 9 Stunden, speichert das Gerät die 9 Stunden als Einschaltzeit.

Zur Deaktivierung der Timerfunktion ist die Taste „Ein/Aus/Timer“ mehr als 8 Sekunden gedrückt zu halten. Nach 4 Sekunden beginnt wieder die Leuchtdiode

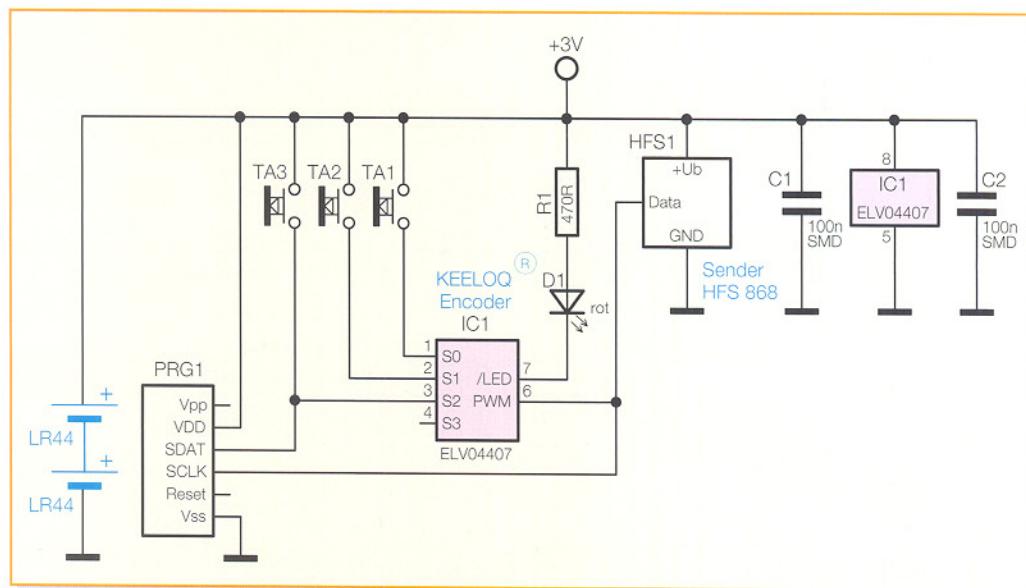


Bild 5: Schaltbild des Rolling-Code-Handsenders RCS100 S32

von Kanal 2 kurz aufzublitzten, und nach weiteren 4 Sekunden erlischt die LED, jetzt kann die Taste losgelassen werden, und die Timerfunktion ist deaktiviert.

Betreibt man Kanal 2 mit der Timerfunktion, so kann der Schaltkontakt bei laufender Zeit durch kurzes Betätigen der Taste „Ein/Aus/Timer“ oder der Taste für Kanal 2 am Handsender in den Ruhezustand gebracht werden. Ein weiteres Drücken der Taste schaltet den Kontakt erneut für die programmierte Einschaltzeit ein.

Handsender: Anlernen und Bedienung

Die Tasten des Handsenders haben die gleichen Schaltfunktionen wie die Tasten am Aufputzschalter, die Einschaltzeit des Timers ist allerdings nicht mit dem Handsender programmierbar.

Bevor man allerdings den Handsender einsetzen kann, muss dieser am Aufputzschalter angelernt werden.

Um diesen Vorgang einzuleiten, ist zunächst die Taste „Anlernen“ am Aufputzschalter kurz zu drücken. Die Leuchtdiode über der Taste leuchtet jetzt dauerhaft. Betätigt man nun innerhalb einer halben Minute eine Taste des Handsenders, erlischt die LED, nach dem nochmaligen Betätigen derselben Taste am Handsender innerhalb von einer halben Minute zeigt die LED durch 5 Sekunden langes Blinken einen erfolgreichen oder durch Aufleuchten für eine Sekunde einen fehlgeschlagenen Anlernvorgang an.

Wird in einer der 30 Sekunden dauenden Warteschleifen kein gültiges Funkignal vom Handsender empfangen, so bricht der Empfänger den Anlernvorgang ab.

Auf diese Weise lassen sich bis zu sechs unterschiedliche Handsender am Funk-Aufputzschalter anlernen. Hierbei ist zu

beachten, dass bei Anlernen eines siebten Handsenders die Daten des ersten Handsenders überschrieben werden und dieser dann nicht mehr den Empfänger ansteuern kann.

Gespeicherte Sender löschen

Drückt man die Taste „Anlernen“ für ca. 10 Sekunden, bis die LED über der Taste wieder erlischt, werden alle bisher angelernten Handsender aus dem Speicher des Aufputzschalters gelöscht, d. h., das System reagiert jetzt auf keine empfangenen Schaltbefehle mehr.

Betrieb

Im Normalbetrieb zeigt die LED „Anlernen“ durch schnelles Blinken den Empfang von Schaltbefehlen an, dies geschieht unabhängig davon, ob der Sender dem System bekannt ist und der empfangene Befehl ausgeführt wird oder ob es sich um einen unbekannten Sender handelt und der Schaltbefehl ignoriert wird.

Die Leuchtdiode am Handsender zeigt beim Betätigen einer Taste das Senden des Schaltbefehls durch dauerhaftes Leuchten an, solange die Taste gedrückt wird. Nimmt die Batteriespannung des Handsenders ab, blinkt die LED bei gedrückter Taste, dies ist ein Zeichen dafür, dass die Batterien bald erneuert werden müssen.

Um die Batterien zu schonen, wird die Sendefunktion abgebrochen, wenn eine Taste länger als 25 Sekunden gedrückt wird – dies könnte z. B. passieren, wenn der Handsender, in einer Tasche getragen, versehentlich betätigt wird.

Schaltung

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Schaltbilder für Sender und Empfänger getrennt dargestellt.

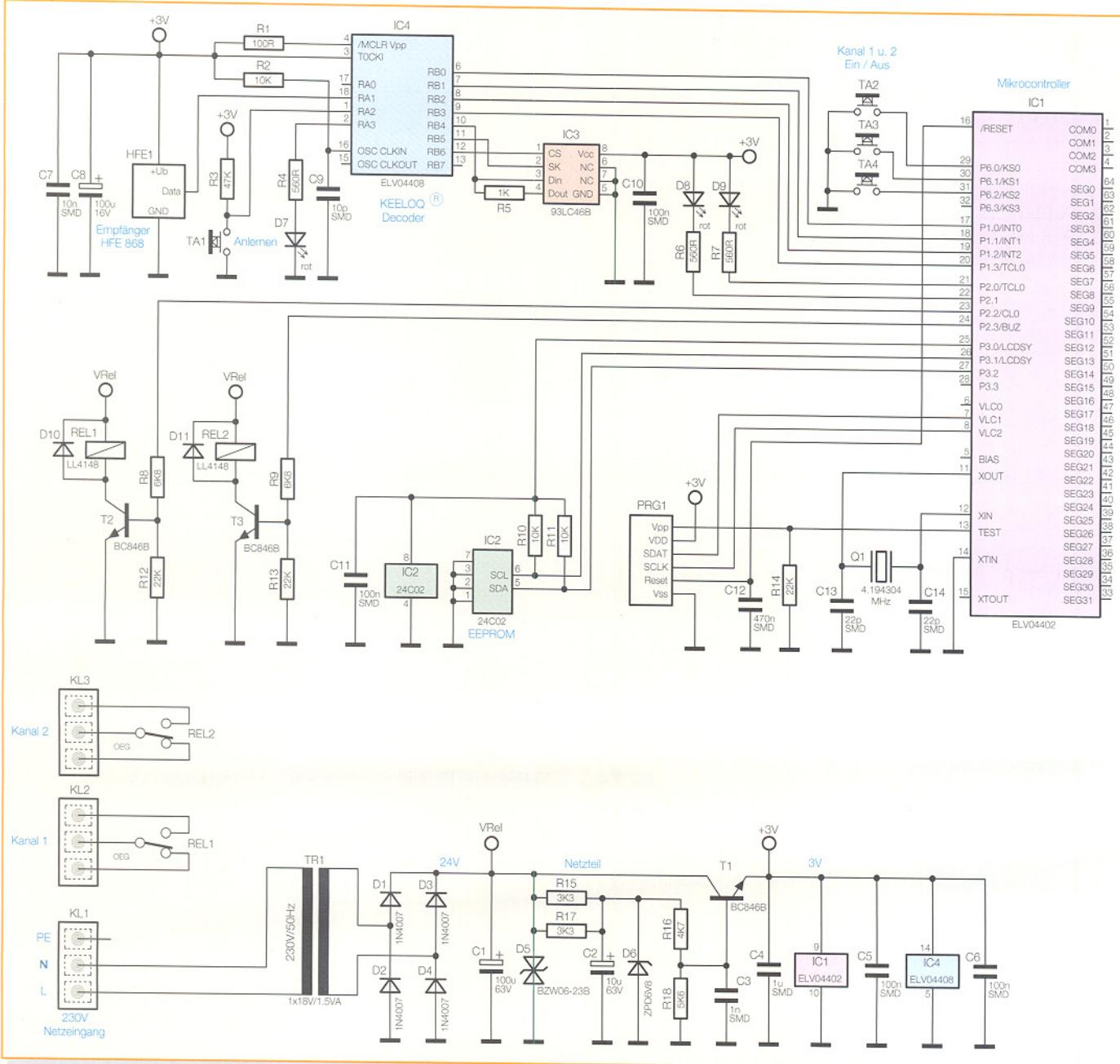


Bild 6: Schaltbild des Rolling-Code-Funk-Aufputzschalters RCS100 SA2

Rolling-Code-Handsender RCS100 S32

Das Herzstück des Handsenders (Abbildung 5) ist IC 1. Hierbei handelt es sich um einen bereits programmierten KEELOQ® Code Hopping Encoder HCS 300, der sowohl die Abfrage der Taster TA 1 bis TA 3 als auch die Ansteuerung der LED D 1 sowie die Ausgabe des PWM-Signals an das 868-MHz-Sendemodul HFS 1 übernimmt. Der Programmieradapter PRG 1 dient nur der Programmierung des HCS 300 während der Produktion. Die Spannungsversorgung des Handsenders erfolgt über zwei Knopfzellen des Typs LR 44.

Rolling-Code-Funk-Aufputzschalter RCS100 SA2

Das Schaltbild des Funk-Aufputzschal-

ters ist in Abbildung 6 dargestellt.

Die Spannungsversorgung erfolgt über den kurzschlussfesten Transformator TR 1. Da der Transformator unterhalb seines Nennstromes betrieben wird, stellt sich nach Gleichrichtung (D 1 bis D 4) und Siebung (C 1) eine Spannung V_{Rel} von etwa 24 V ein. Diese ungeregelte Spannung wird für die Versorgung der Relaisstufen benötigt. Die Transil-Schutzdiode D 5 verhindert, dass die Schaltung durch Überspannungsimpulse auf der Netzleitung beeinträchtigt wird.

Für die Mikrocontrollerschaltung stellt die Regelschaltung mit T 1 und Peripherie eine stabile Spannung von 3 V zur Verfügung.

Die Decodierung und Auswertung der empfangenen Schaltbefehle erfolgt in IC 4, einem als KEELOQ®-Decoder program-

mierten PIC-Mikrocontroller. Die Daten der angelernten Handsender werden im seriellen EEPROM IC 3 gespeichert. Die Abfrage der Taste „Anlernen“ TA 1 und die Ansteuerung der LED D 7 erfolgen ebenfalls durch dieses IC.

Der Mikrocontroller IC 1 übernimmt die Abfrage der Schaltausgänge von IC 4 und der Taster TA 2 bis TA 4. Wenn ein Schaltbefehl vom Decoder ausgewertet oder eine der drei Tasten am Funk-Aufputzschalter gedrückt wurde, erfolgt ein Schalten der Relais REL 1 und REL 2 über die Transistoren T 2 und T 3. Gleichzeitig werden die LEDs D 8 und D 9 entsprechend den Zuständen der Schaltkontakte geschaltet.

Im „ELVjournal“ 4/2004 beschreiben wir den Nachbau mit Gehäusemontage und Installation dieses interessanten Rolling-Code-Schaltsystems. **ELV**




1000 °C-Datenlogger-Thermometer mit USB-Schnittstelle

Mobiles und handliches Präzisionsthermometer mit einem weiten Messbereich zwischen -40 °C bis +1000 °C, einer Auflösung von 0,1 K und Min-/Max-Wert-Erfassung für die Erfassung von Extremwerten bei der laufenden Messung. Als Temperatursensor kommt ein Hochtemperatursensor (K-Type Thermoelement-Sensor) zum Einsatz. Der beiliegende K-Type-Sensor hat einen Messbereich von -40 °C bis 250 °C. Zusätzlich sind eine Hold-Funktion, die einen momentanen Messwert im Display speichert, sowie eine Auto-Power-off-Funktion zur Batterieschonung vorhanden.

Aber nicht nur für eine momentane Messwerterfassung und -auswertung ist

das T 1100 einsetzbar, sondern auch für die Langzeiterfassung von Temperaturdaten. Der Datenloggerbetrieb erlaubt die Aufzeichnung von bis zu 2000 Messungen mit einem Intervall zwischen 1 s und 10 Minuten. Somit sind sowohl Kurzzeitmessungen zur Erfassung und Auswertung von schnellen Messwert Schwankungen als auch Langzeitmessungen bis zu mehreren Tagen durchführbar. Der aktuell bereits belegte Speicher wird als „Füllstandsanzeige“ mit einer Balkengrafik im Display dargestellt. Beim Ausschalten des T 1100 bleiben die im internen FRAM gespeicherten Daten erhalten. Diese werden erst bei erneutem Start des Datenloggers über schrieben.

A	B	C	D	E	F
1	Nummer	Intervallzeit(h mm:ss)	T Sensor(°C) TA(°C)	Messzeit(h mm:ss)	Startzeit(h mm:ss)
2	1	00:00:30	20,6	21,8	15:15:00
3	2	00:00:30			
4	3	00:01:00			
5	4	00:01:30			
6	5	00:02:00			
7	6	00:02:30			
8	7	00:03:00			
9	8	00:03:30			
10	9	00:04:00			
11	10	00:04:30			
12	11	00:05:00			
13	12	00:05:30			
14	13	00:06:00			
15	14	00:06:30			
16	15	00:07:00			
17	16	00:07:30			
18	17	00:08:00			
19	18	00:08:30			
20	19	00:09:00			
21	20	00:09:30			
22	21	00:10:00			

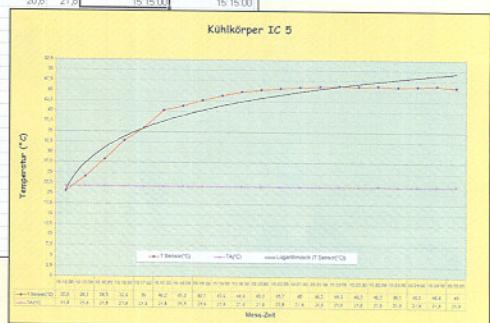

Die gespeicherten Werte sind mit der zugehörigen Windows-Software über die USB-Schnittstelle des T 1100 auslesbar. Dort lassen sich die Daten mit den üblichen Tabellenkalkulationsprogrammen weiterverarbeiten. Damit ist man für die PC-gestützte Langzeit-Datensammlung nicht mehr auf den PC-Arbeitsplatz am Messort angewiesen, sondern kann absolut mobil arbeiten und die erfassten Daten später bequem auswerten. Über ein Tabellenkalkulationsprogramm ist z. B. eine Verlaufsgrafik erzeugbar, es sind statistische Funktionen anwendbar usw.

Das Gerät arbeitet mit einer 9-V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang), bei Anschluss an den USB-Port eines PCs übernimmt der USB die Spannungsversorgung des T 1100.

Bausatz inkl. USB-Software und K-Type-Perlensensor (-40 °C-250 °C)
43-572-23 € 79,95
Tauch- und Einstektfühler (-40 °C-250 °C, K-Type, zur Flüssigkeitsmessung)
43-191-43 € 4,95
Passende 9-V-Blockbatterie 43-458-97 € 2,85

Technische Daten: T 1100

Temperaturbereich: -40 bis +1000 °C (K-Type-Sensor -40 °C-250 °C)
Temperaturabweichung: 2 % \pm 1 °C
Thermoelement: Typ K
Datenspeicher: ca. 2000 Messungen
Aufzeichnungsintervallzeit: 1 Sek. bis 10 Min.
Schnittstelle: USB
Spannungsversorgung: 6LR61 (9-V-Block)
Gehäuseabmessungen: 71 x 171 x 28 mm



Rolling-Code-Schaltsystem

Das Rolling-Code-Schaltsystem RCS 100 besteht aus einem Zweikanal-Funk-Aufputzschalter (SA2) und einem Zweikanal-Handsender (S32), die verschlüsselt per Microchip-KEELOQ®-Rolling-Code miteinander kommunizieren.

Dieses Verfahren gewährleistet eine besonders hohe Verschlüsselungssicherheit und es ist trotzdem einfach zu bedienen.

Der erste Schaltkanal kann mit 2 Tasten gezielt ein- und ausgeschaltet werden, während der zweite Kanal mit einer Taste umgeschaltet wird oder mit einer Timerfunktion (0,5 s bis 3 h) betrieben werden kann. Eine automatische Abschaltfunktion schont die Senderbatterie, wenn der Sender z. B. in der Tasche getragen wird und die Sendetasten dadurch gedrückt werden.

Der Funk-Aufputzschalter wird in eine stationäre Netzspannungsinstallation eingefügt.

Komplettbausatz Funk-Aufputzschalter PCS100 SA2 ohne Funk-Handsender
43-572-81 € 52,75

Komplettbausatz Funk-Handsender RCS100 S32

43-572-92 € 12,95

Passende Batterien gleich mit bestellen: 2 x Mignon für Sender
43-499-12 per Stck. € 0,65

Technische Daten:

Funk-Aufputzschalter RCS100 SA2

Empfangsfrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis zu 100 m Freifeld
Anzahl der Handsender: max. 6
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
Stromaufnahme: 16 mA
Anzahl der Schaltkanäle: 2 max.
Anschlussleistung: 3680 VA
Gehäuse: Schutzart IP 65
Abm. (B x H x T): 171 x 121 x 55 mm

Zweikanal-Handsender RCS100 S32

Sendefrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Betriebsspannung: 3 V
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V/LR44
Abm. (B x H x T): 30 x 68 x 13,5 mm



Mini-Drehzahlmesser MD 120

Besonders universell und schnell einsetzbares Drehzahlmesser-Modul für den Drehzahl-Anzeigebereich bis 9999 UpM. Die komplette Schaltung ist in einem einfach montierbaren Modulgehäuse untergebracht. Der Anschluss beschränkt sich lediglich auf die Spannungsversorgung im Bereich zwischen 9 und 15 V und die Zuführung des Sensorsignals. Als Anzeige kommt ein LED-Display zum Einsatz, das den Vorteil hat, auch in der Dunkelheit schon aus einiger Entfernung ohne Zusatzbeleuchtung gut ablesbar zu sein.

Die Messung der Drehzahl erfolgt durch die Auswertung der steigenden Flanke von Eingangsimpulsen, die z. B. durch eine Rek-Kontakt-/Magnet-Kombination erzeugt werden können. Aber auch die Ausgangsimpulse von Reflexlichtschranken, Impulsgebern mit Schaltausgang (z. B. Hallsensoren) usw. sind über diesen Universaleingang auswertbar.

Damit steht dem Mini-Drehzahlmesser ein weites Anwendungsfeld, das vom Modellbau über die Anwendung an Ma-

schinen bis hin zum Service reicht, offen.

Die Bedienung erfolgt über nur zwei Tasten, eine Ein-/Ausschalttaste und eine Taste für die Auswahl der Eingangsimpulse je Umdrehung (z. B. mehrere Magnete an einer Welle, bessere Auswertung bei geringen Drehzahlen). Bis zu vier Eingangsimpulse je Umdrehung sind auswählbar. Die Einstellung bleibt dauerhaft in einem EEPROM erhalten, also auch bei abgeschalteter Betriebsspannung.


Komplettbausatz MD 120
43-572-56 € 16,75
Passendes Gehäuse, bearbeitet und bedruckt
43-572-62 € 3,95

Technische Daten: MD 120

Messbereich: 120-9999 UpM
Messgenauigkeit: 2 % \pm 10 UpM
Max. Stromaufnahme: 85 mA
Spannungsversorgung: 9-15 V DC
Abm. (B x L x H): 68 x 58 x 27 mm

Die Neuen

USB-LCD-Ansteuerung

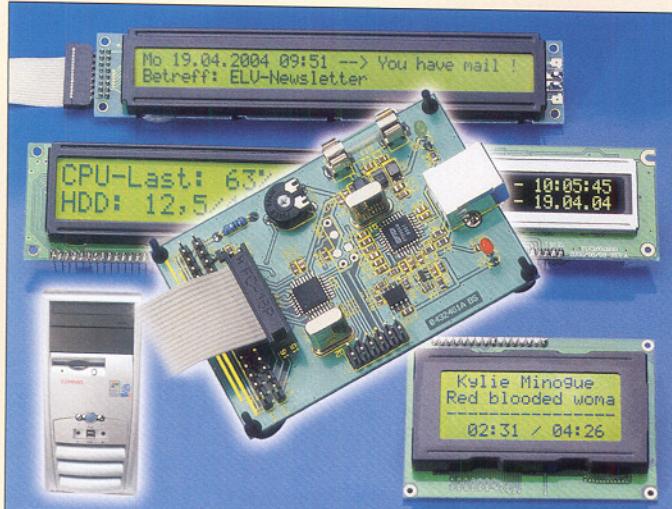

Über die USB-LCD-Ansteuerung ist eine einfache Realisierung eines externen Anzeige- und Bediengerätes für den PC möglich. An einem PC-USB-Port angeschlossen, kann hier die Ausgabe an HD-44780-kompatible LCD-Anzeigen mit bis zu 2 x 40 Zeichen erfolgen. Gleichzeitig sind 6 digitale Eingänge verfügbar, die z. B. mit Bedien-Tastern belegbar sind. Damit kann man z. B. den PC als MP3-Player einsetzen, ohne Tastatur und Monitor präsent zu haben. Auch Statusanzeigen, Systemmeldungen usw. sind so möglich. Dem Bausatz liegt eine Programmcd bei, mit deren Hilfe die Funktion der ULA 200 getestet werden kann. Weiterhin lässt sich mit dem beiliegenden Visual-C++-Quelltext schnell ein Weg in eigene Software-Applikationen fin-

den, zusätzlich ist eine direkte Ansteuerung der LCD-Register implementiert.

ULA 200, Komplettbausatz
ohne Kabelset und LCD-Anzeige
43-572-39 € 28,50

Kabelset 1 für zweireihige Kontakte
43-525-81 € 1,95

Kabelset 2 für einreihige Kontakte
43-525-82 € 5,25

PLED-Display
43-525-59 € 44,95

LC-Display 2 x 40
43-417-63 € 51,50

LC-Display 4 x 16
43-541-85 € 19,95

LC-Display 2 x 16
43-541-84 € 9,95

Technische Daten: USB-LCD-Ansteuerung

Displayarten: LCD-Module/PLED-Module (HD-44780-kompatibel, bis 2 x 40)
Anschlüsse: 2 x 16-pol. einreihig (verschiedene Anschlussvarianten), 2 x 8-pol. zweireihig

Eingänge: 6 digitale Taster-Eingänge, Anschlussleitung max. 3 m
Schnittstellen-Protokoll: 19.200 Baud, 8 Datenbit, gerade Parität, 1 Stopbit
Spannungsversorgung: über USB

Stromaufnahme: abhängig vom LCD-Modul

Platinenabmessungen (B x H): 81 x 56 mm

Systemvoraussetzung: MS WINDOWS 98SE/Me/XP/2000, USB-Schnittstelle

Berührungsloser Taster



Die Schaltung dieses kapazitiven Näherungssensors nach dem Edisen-Verfahren erfasst das Näheren einer menschlichen Hand an eine Sensorfläche und wandelt dieses Ereignis in ein Schaltignal um, das Anzeigen ansteuern, Relais schalten oder z. B. auch die Funksender des FS20-Systems ansteuern kann.

Der Vorteil eines solchen berührungslosen Tasters besteht vor allem darin, dass die Schaltflächen unsichtbar, vandalismussicher und gegen Umwelteinflüsse geschützt ausführbar sind.

Sie sind hinter Wandverkleidungen oder Fliesen ebenso montierbar wie in oder an Gehäusen. Quasi jede Außenfläche eines Gehäuses kann zur Sensorfläche gemacht werden. Ein Aufteilen auf zwei getrennte Bereiche ist ebenso möglich wie das Anformen an Rundungen des Gehäuses. Durch die mögliche Unterbringung der Schaltfläche in Gehäusen sind z. B. ganz einfach wasserdichte Schalter für Außen- und Nassbereiche erstellbar.

Die sehr geringe Stromaufnahme von nur wenigen Mikroampere ermöglicht zudem den Einsatz auch innerhalb batteriebetriebener Applikationen.

Komplettbausatz
43-572-67 € 9,95

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 4–20 V DC
Stromaufnahme: 6 µA (typ., Last aus)
Laststrom: max. 200 mA
Abmessungen: 25,5 x 39,5 mm

Kfz-Notebook-Netzteil



Der Einsatz des SUW 12 ist bei laufendem Motor nicht erlaubt.

Komplettbausatz
43-573-08 € 29,95

Technische Daten: Step-up-Wandler SUW 12

Eingangsspannung: 12–16 V DC

Ausgangsspannung: einstellbar, 16–20 V


Stromaufnahme: max. 4,5 A

Ausgangsstrom: max. 3 A

Anzeigen: Übertemperatur

Abm. (B x H x L): 63 x 49 x 95,5 mm

DMX-Analyser DA 512

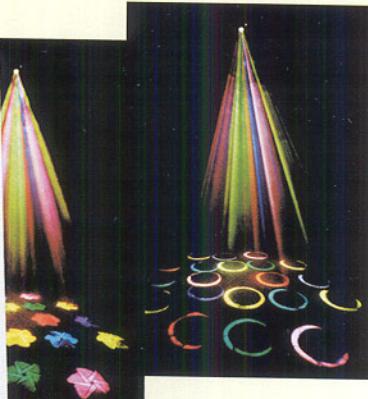

Pakete speichern und bei Bedarf (z. B. bei Ausfall eines Lichtmischpultes) automatisch an den Bus senden. So ist z. B. eine Pausenlichtfunktion speicherbar, die bei Ausfällen automatisch aktiviert wird.

Eine Kabeltestfunktion runden die Features dieses universellen DMX-Tools ab. Damit sind DMX-Kabel (mit 5-poligen XLR-Steckern) auf Adernvertauschung, Unterbrechung oder Kurzschluss kontrollierbar. Fehlermeldungen erscheinen als Klartext im Display.

Das Gerät ist wahlweise über ein Netzteil oder eine 9-V-Blockbatterie betreibbar (Netzteil/Batterie nicht im Lieferumfang). Bei Batteriebetrieb ist eine Auto-Power-off-Funktion zur Batterieschonung verfügbar.

Komplettbausatz
43-569-25 € 88,50
9-V-Blockbatterie 6LR61 € 2,85
43-458-97 € 2,95
Steckernetzteil 12 V/500 mA
43-499-36 € 6,95

Technische Daten: DA 512

Allgemeines:

Stromaufnahme: 25 mA (ohne Beleuchtung), 60 mA (mit Beleuchtung), 150 mA (mit Beleuchtung und Sendebetrieb)

Temperaturbereich: 0 °C bis 40 °C

Abmessungen (B x H x L): 100 x 48 x 198 mm

DMX-512-Schnittstelle:

max. Eingangsspannung „DMX In“: -7 V bis +12 V

Anzahl max. treibbarer Geräte im „DMX-Senden“- oder „Repeat“-Modus: 32

Steckverbinder DMX In/Out: 5-polig XLR-Male/5-polig XLR-Female



Die Luftqualität und damit das Wohlbefinden von Menschen in Räumen wird wesentlich durch den CO₂-Gehalt der Luft im Raum bestimmt, der u. a. durch das Ausatmen, aber auch Verbrennungsprozesse, z. B. Kamine oder Heizungen, entsteht. Zu hoher CO₂-Gehalt in der Atemluft führt zu Leistungsabfall, Unwohlsein und kann in extremer Konzentration zu Gesundheitsstörungen und gar zum Tod führen. Das Fatale daran ist, dass im Raum befindliche Menschen die langsam steigende Konzentration nicht oder sehr spät bemerken. Der CO₂-Warner signalisiert eine bestimmte erreichte

CO₂-Konzentration im Raum optisch/akustisch und erinnert so an das rechtzeitige Lüften. Dadurch steigen Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, lästige Nebenwirkungen wie z. B. Kopfschmerzen können verhindert werden. Der CO₂-Warner ermöglicht die Festlegung von 4 Schwellwerten, bei deren Erreichen gewarnt werden soll. Er wird aufgrund des Sensor-Strombedarfs mit einem Netzteil (nicht im Lieferumfang) betrieben.

Komplettbausatz
43-573-28 € 49,95
Passendes Netzteil
43-117-08 € 6,15


Technische Daten: CO₂-Warner

Alarmausgabe:	akustisch und optisch
Ansprechschwelle:	einstellbar: 600 ppm, 1200 ppm; 3000 ppm, 5000 ppm über Abgleichpegel
Abgleich:	automatisch und auf Tastendruck bei Frischluft
Anzeigen:	Abgleichmode, Alarm
Betriebsspannung:	7-20 V DC
Stromaufnahme:	ca. 150 mA
Abmessungen (B x H x L):	58 x 24 x 52 mm

Zwischen Video und PC – Videokonverter

Videokonverter stellen das Bindeglied zwischen dem immer mehr als Multimedia-Zentrum eingesetzten PC und der analogen Welt der Videogeräte wie Fernsehgerät, Videorecorder, DVD-Player, Video- und Überwachungskameras usw. dar. Und auch die Richtung „Analoges Videogerät“ zum PC bzw. seinem Bildschirm wird von Videokonvertern vermittelt. So kann man z. B. VHS-Kassetten auf Festplatte oder CD/DVD archivieren, Überwachungskameras (z. B. BabyCam) an

PC to TV/Video

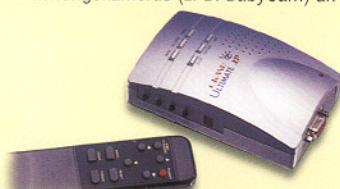

Ultimate XP

Setzt VGA auf PAL/SECAM/NTSC um. Mit Videospeicher für flickerfreie Bildausgabe mit Standbild, Zoom, Skalierung. Mit IR-Fernbedienung. Systemunabhängig, Auflösung bis 1600 x 1200, Ausgänge: VGA, S-Video, FBAS, RGB. 43-453-92 € 99,95

TV/Video to PC



Progressive-Scan-Konverter mit integriertem TV-Tuner, S-Video-Eingang und „Wide YUV“-Eingang für YPrPb, YPrPb-Ausgang für YPrPb-Eingang und VGA-Eingänge für echt flimmerfreie VGA-Bildausgabe auf Röhrenmonitoren (Einsatz an LCD-/TFT-Bildschirmen nicht möglich) und Video-Projektoren. Ideal für Spielkonsolen. 43-480-27 € 129,-



Grand Video Console
PC-LCD-Monitor als hochwertigen LCD-Bildschirm einsetzen!
Systemunabhängiger Konverter Video-VGA mit De-interlacer und Filmmode-Erkennung mit 3:2/2:2-Pull-down-Conversion für hochwertige und flimmerfreie Kinofilm- oder Spielkonsole-Wiedergabe 43-544-40 € 99,95



Grand Hand View

Konvertierung von VGA auf Video – einfach Konverter zwischen PC und Fernsehgerät schalten!
Systemunabhängig, Auflösung bis 1024 x 768, Ausgänge: S-Video, FBAS. Gleichzeitige Darstellung auf PC-Bildschirm und TV-Gerät. 43-544-64 € 69,95



Grand CAP 1.1

Video-/Audio-Konverter für die Umsetzung von A/V-Signalen und Einspeisung via USB in einen PC. Auflösungen/Bildraten bis 352 x 288 @ 25...30 Halbbilder/Sek. 43-544-39 € 79,95



Der FS20 UTS ist ein Universal-Thermostat mit abgesetztem Temperatursensor (Kabelanschluss), programmierbaren Schaltvorgängen und integriertem 868,35-MHz-Sender, der alle Empfangs- und Schaltgeräte des FS20-Funkschaltsystems ansteuern kann.

Herausragend ist nicht nur der weite Temperatur-Erfassungs- und -Regelbereich von -40 °C bis +80 °C, insbesondere die getrennte Auswertung und Verarbeitung auf zwei Kanälen machen das Gerät äußerst vielseitig einsetzbar.

Am FS20 UTS lassen sich zwei Grenztemperaturen einstellen, bei deren Über- oder Unterschreiten jeweils ein Gerät oder auch eine ganze Gruppe von Schaltgeräten des FS20-Funkschaltsystems in unterschiedlicher Weise geschaltet werden (Schaltrichtung, Schaltzeiten usw. programmierbar). So kann man gleichzeitig etwa Kühl- und Heizgeräte ansteuern. Die Flexibilität des Gerätes wird noch gesteigert durch den Batteriebetrieb, der eine völlige örtliche Unabhängigkeit zulässt.

Und schließlich stehen hier eine große Reihe von Ansteuerbefehlen, die definierte Einschaltzeit, Definition der Schaltrichtung, des Sendeabstands und des Schaltverhaltens der Empfänger erlauben. Auch die Timer-Funktion der FS20-Geräte ist nutzbar. Der Betrieb des FS20 UTS erfolgt mit 2 Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang).

Die ausführlichen Beschreibungen des FS20-Systems finden Sie im ELV Hauptkatalog 2004 ab S. 18 und im Internet unter www.haustechnik.elv.de.

Komplettbausatz

43-572-73 € 29,95
Passende Mignon-Batterien
43-499-12 per Stück € 0,65

Technische Daten: FS20 UTS

Sendefrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Messbereich: -40 °C bis +80 °C
Betriebsspannung: 3 V
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V/LR6/Mignon
Abm. (B x H x T): 65 x 115 x 55 mm

Garmin iQue 3600, der PDA mit GPS-Empfänger, MP3-Player, Voice Recorder



Handliches Mehrzweckgerät mit Karten-Navigation und Sprachausgabe, ideal für das Auto, Biker, Radfahrer oder auch als Stadtführer. Mit Karten-CDs für Europa. Die ausführliche Beschreibung dieses Gerätes finden Sie auf S. 110.

den PC anschließen oder einfach nur den hochwertigen LCD-Monitor des PCs als Fernsehbildschirm nutzen, denn viele Konverter beherbergen bereits einen TV-Tuner. So kann man z. B. im kleinen Zimmer Platz sparen, indem das klobige Fernsehgerät entfällt. Ein umfangreiches Angebot von Konvertern dieser Art finden Sie im Hauptkatalog 2004 auf den Seiten 113, 136-140 sowie 216/217 bzw. im Internet-Angebot.

0491/6008-88

0491/7016



Modellbau-Telemetrie-System

Der Vario-Altimeter VAM 300 zeigt dem Modellpiloten während des Fluges wichtige Daten wie Flughöhe, Spannung des Empfängerakkus und verschiedene Temperaturen (Temperatur im Sender und eine externe Temperatur, z. B. Motor) an. Darüber hinaus erfasst das System die maximale Flughöhe des Fluges und alarmiert bei Unter- oder Überschreiten einer programmierbaren Alarmhöhe sowie bei Ablauf einer programmierbaren Zeit und bei Über- oder Unterschreiten programmierbarer Temperaturgrenzen. Zur einfacheren Überwachung können Alarmausgaben auch akustisch über einen Ohrhörer erfolgen.

Set:
Sender VAT 300/Empfänger VAM 300
Komplettbausatz
43-559-28 €99,95

Zusätzlicher Sender VAT 300
Komplettbausatz
43-564-21 €39,95

Technische Daten: VAT/VAM 300

Messbereiche:

Relative Flughöhe: -1000 bis 1000 m
Stoppuhr: bis 99:59 min:sek
Temperatur extern: 0–100 °C
Temperatur intern: 0–60 °C
Spannung: 4–15 V

Telemetriesender VAT 300

Spannungsversorgung: 4–15 V
Stromaufnahme: max. 30 mA
Abm. (B x H x T): 40 x 13 x 55 mm
Gewicht: ca. 28 g

Telemetrieempfänger VAM 300
Spannungsversorgung: 9-V-Block
Mittlere Stromaufnahme: ca. 2,5 mA
Batterielebensdauer: ca. 200 h
Abm. (B x H x T): 71 x 172 x 28 mm

Modellflug-Beleuchtungsmodul MFB 5



Das MFB 5 realisiert die vorbildgetreue Ansteuerung von Positionslichtern, einem Blinklicht am Heck und einem Anti-

Kollisions-Blitzer an einem Modellflugzeug. Dieses wirkt dadurch vorbildgetreuer, die Fluglage ist bei manchen Situationen besser zu erkennen und der optische Effekt begeistert auch die Zuschauer. Zusätzlich lassen sich Landeleuchten vom Fernsteuersender aus ansteuern und zwei verschiedene Akkus mit einstellbaren Alarmschwellen überwachen.

Komplettbausatz
43-567-08 €19,95

Technische Daten: MFB 5

Versorgungsspannung: 4–9,6 V
Stromaufnahme: unbelastet 5 mA
Schaftausgang:
max. 25 V/2 x 3/5 A, 2 x 0,5/0,8 A
Abm. (B x H x T): 51 x 5 x 80 mm
Gewicht: ca. 24 g

Digitaler Sound-Recorder




Der digitale Soundrecorder speichert auf drei Speicherbänken jeweils bis zu 45 Sek. Sprache oder Musik und kann aufgrund der kompakten Bauform und der Architektur als Experimentierplatine sowohl als Stand-alone-System arbeiten als auch leicht in eigene Applikationen eingebunden werden. Als eigenständiges System muss der DSR 100 nur noch mit Mikrofon, Lautsprecher und Spannungsversorgung ergänzt werden. Damit ist das Gerät z. B. als Memo für bis zu drei Familienmitglieder einsetzbar. Verfügbare Betriebsmodi: Speichern, Wiedergabe, Löschen. Mit Statusanzeige durch LEDs.

Komplettbausatz
43-567-45 €28,50

Technische Daten: DSR 100

Abtastfrequenz: 15,625 kHz
Auflösung: 8 Bit
Grenzfrequenz: ca. 4 kHz
Max. Ausgangsleistung: 1 W an 8 Ω
Ruhstromaufnahme: 15 mA
Spannungsversorgung: 9–15 V DC/
200 mA
Abmessungen: 91 x 56 x 20 mm

Die Neuen aus 1/2004

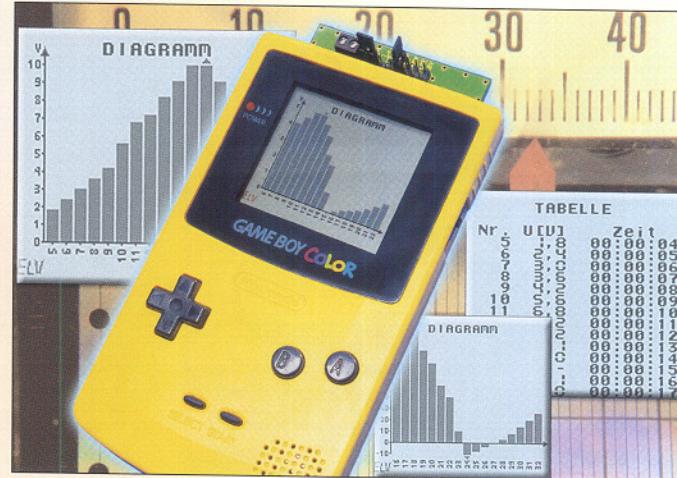

Datenlogger für GameBoy™

Mit dem Datenlogger GBD 1 wird der GameBoy™ zu einem mobilen Datenerfassungs-, Speicher- und Anzeigegerät für Spannungen bis 40 V und für Temperaturen von -10 bis 100 °C. Nach dem Aufzeichnen der Daten (bis zu 500 Std. möglich) können diese sofort grafisch als Verlauf oder tabellarisch ausgewertet werden. Der GBD 1 wird wie ein Spielemodul in den Modulschacht des GameBoys™ gesteckt und auch durch diesen mit Spannung versorgt. Der Anschluss von Messspannung bzw. Temperaturfühler (im Lieferumfang) erfolgt über eine Schraubklemme.

Komplettbausatz
43-567-15 €24,95

Technische Daten: GBD 1

Spannungsmessbereiche:
0...5 V / 0...10 V / 0...20 V / 0...40 V
Temperaturmessbereich:
-10...100 °C
Temperaturfühler: gekapselter Thermistor mit 3 m Zuleitung
Messintervalle: 1 s / 10 s / 30 s / 1 min / 10 min / 30 min
Speichertiefe: max. 1000 Messwerte
Aufzeichnungszeit: bis zu 500 Std.
Spannungsversorgung: 5 V, über Schnittstelle am GameBoy™
Zu verwenden mit: GameBoy™
GameBoy Color™
GameBoy Advance™
Abm. (B x H x T): 57 x 23 x 80 mm


Segmentanzeigen-Rechner



Kostenloser Download des Segmentanzeigen-Rechners unter:
www.elvjournal.de

Der Segmentanzeigen-Rechner, ein kleiner Windows-Programm, dient als Hilfsmittel zur Festlegung von benutzerdefinierten Zeichen und zur automatischen Berechnung der zugehörigen Bitmuster

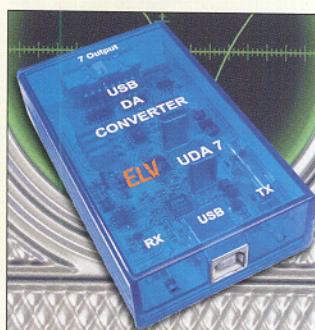auch bei individuell zu wählenden Anschlussreihenfolgen zwischen Mikrocontroller und Anzeige. Die Ausgabe der Bitmuster erfolgt direkt als Binär- oder Hex-Code.



USB-DA-Wandler UDA 7

Der UDA 7 ermöglicht es von einem PC aus, via USB-Schnittstelle analoge Ausgangsspannungen von 0 bis 2,55 V zu erzeugen. Dazu stehen 8 unabhängige ansteuerbare analoge Ausgabekanäle zur Verfügung. Der DA-Wandler hat eine Auflösung von 8 Bit, wodurch im definierten Spannungsbereich eine Schrittweite von 10 mV realisiert wurde. Die Spannungsversorgung des UDA 7

erfolgt über den USB-Port des Rechners, wodurch der DA-Wandler schnell einsetzbar ist.


Komplettbausatz ohne Gehäuse
43-567-32 €39,50

Passendes Gehäuse
43-567-39 €5,95

Technische Daten: UDA 7

Ausgänge

Anzahl: 8 unabhängige Kanäle
Auflösung: 10 mV bzw. 8 Bit
Max. Ausgangsspannung: 2,55 V
Strombelastung: 5 mA
Max. Länge der Anschlussleitung: 3 m
USB-Schnittstellen-Konfiguration: 19.200 Baud, 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stopbit
Spannungsversorgung: über USB
Max. Stromaufnahme: 30 mA (unbelastet)
Gehäuseabm. (B x H x T): 92 x 24 x 69 mm
Systemvoraussetzung: WIN 98, ME, XP, 2000, USB-Schnittstelle

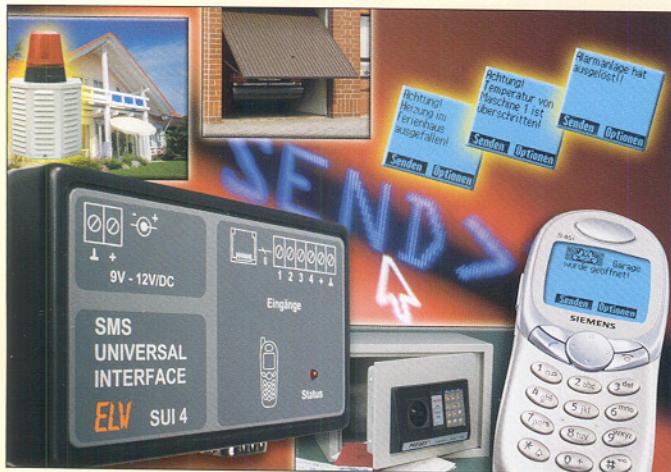

SMS-Universal-Interface

Das SMS-Universal-Interface kommuniziert über ein Datenkabel (nicht im Lieferumfang) mit einem Siemens-Handy, welches bei festgelegten Ereignissen vorher abgespeicherte SMS automatisch verschickt. Es verfügt über vier konfigurierbare Meldeeingänge (Öffner/Schließer), die Meldungen externer Sensoren, wie Wasser-, Gas-, Bewegungs- oder Kontaktssensoren, auswerten. Ein Mikroprozessor setzt diese Meldungen in für das Mobiltelefon kompatible Schaltbefehle um und steuert so den Versand zuvor auf der SIM-Karte des Telefons gespeicherter SMS an vorprogrammierte Telefonnummern. Das Interface ist für die Zusammenarbeit mit den Handys der Siemens-Reihen 35, 42, 45 und 50 die über ein vollwertiges Fax-Datenmodem verfügen, konzipiert.

SMS-Universal-Interface

Komplettbausatz ohne Gehäuse

43-567-01	€ 29,95
Passendes Gehäuse	€ 9,95
43-567-05	€ 9,95
Handy-Datenkabel RS 232 für Siemens 25-/35-/45-Serie	€ 4,95

Technische Daten: SUI 4

Eingänge:

Spannung: 0 V (low) bzw. 5 V (high)
Anschlussleitung max.: 3 m
Schnittstelle: RS 232 mit 19.200 Baud

Allgemein:

Spannungsversorgung: 9-12 V DC
Max. Stromaufnahme: 40 mA
Gehäuseabmessungen:
(B x H x T): .. 65 x 27 x 115 mm



Regensor (FS20 SR)

Der Regensor registriert beginnenden Regen und sendet Schaltbefehle auf zwei unterschiedlich programmierbaren Kanälen an die Schaltkomponenten des FS20-Systems, die z.B. Dachluken- oder Markisenantriebe oder Beleuchtungen steuern können. Die Schaltbefehle sind sowohl als Ein- wie auch als Ausschaltbefehle mit einstellbarer Einschaltdauer und Intervallzeit programmierbar. So kann man unterschiedliche Szenarien für verschiedene Reaktionen auf beginnenden Regen programmieren.

Der Regensor verfügt über ein integriertes Schaltrelais, das Steuereingänge direkt ansteuern kann. Zur schnelleren Abtrocknung der Sensorfläche und zur Unterdrückung von Fehlauslösungen, beispielsweise durch

Nebel, ist die Schaltung mit einer Sensorheizung ausgestattet.

Komplettbausatz

43-566-87	€ 49,50
Passendes Steckernetzteil	€ 6,15

43-117-08

FS20-Empfänger im Hauptkatalog 2004 ab S. 19 und im Internet.

Technische Daten: FS20 SR

Sendefrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Betriebsspannung: 12-15 V AC/DC
Max. Stromaufnahme: 200 mA
Relaiskontakte: 1 Öffner/1 Schließer
Niedervolt/30 V (AC) oder 42 V (DC)
max. Schaltstrom: 5 A
Gehäuse-Abm.: .. 82 x 80 x 55 mm

4-Kanal-HF-Schaltsignalübertragung mit Sicherheitscode



Das aus Sende- und passendem Empfangsbaustein bestehende System realisiert die codierte und damit sichere Übertragung von Schaltsignalen auf vier getrennten Kanälen, z. B. für Garagentoröffner, Alarmierungsaufgaben und Beleuchtungen.

Durch die Signalcodierung mit 59.049 Codes sowie die Datenübertragung im 868-MHz-Band ist die Übertragung relativ störungsfrei und sicher realisierbar. Die Schaltsignale können entweder direkt nach ihrem Eintreffen am entsprechenden Dateneingang oder nach zusätzlicher Freigabe übertragen werden. Bei letzterer Methode ist auch durch entsprechende Kanalsteuerung eine Erweiterung der Datenübertragung auf bis zu 16 Kanäle möglich.

Komplettbausatz Sendebaustein

43-566-27	€ 19,95
Komplettbausatz Empfängerbaustein	€ 17,95
43-566-28	€ 17,95
Decoder HT614	€ 2,95
43-541-82	€ 2,95
Decoder H604L	€ 2,95
43-541-83	€ 2,95

Technische Daten: 4-Kanal-Schaltsignalübertragung

4-Kanal-Sendebaustein

Reichweite: bis 100 m (Freifeld)
Sendefrequenz: 868,35 MHz
Modulation: AM, 100 %
Spannungsversorgung: 3 V bis 3,3 V
Stromverbrauch: 0,1 µA Stand-by,
11 mA Sendebetrieb
Max. Leitungslänge am Eingang:
je 3 m

Sicherheitscode: 59.049
(10-stelliger Trinärcode)
Abm. (B x H x L): 51 x 15 x 51 mm

4-Kanal-Empfangsbaustein

Spannungsversorgung: .. 3 V-3,3 V
Stromverbrauch: .. 2 mA Stand-by,
7 mA beim Empfang
Open-Collector-Ausgänge (ST21-24):
Umax = 30 V, Imax = 65 mA
Datenausgänge (ST 11 bis ST 14):
Uoh = 2,7 V; Uol = 0 V; Imax = 100 µA
VT-Ausgang (ST 3): .. Uoh = 2,7 V;
Uol = 0 V, Imax = 1 mA
Abm. (B x H x L): 51 x 18 x 51 mm

Lichtwellenleiter-Kabeltester



Set:
Lichtwellenleiter-Kabeltester-Sender und Empfänger
Komplettbausätze ohne Gehäuse
43-567-53 € 99,-

Gehäuse für Sender
43-567-60 € 8,95

Gehäuse für Empfänger
43-567-61 € 11,95

Gleich mitbestellen:
9-V-Blockbatterie
(2 Stück benötigt)
43-458-97 € 2,85
per Stück

Technische Daten:

LWL-Sender LWL 100 S

Wellenlänge: 850 nm
Anschluss Sendediode: F-ST, Metall
Einkoppelleistung: ... -26 dBm bis
-20 dBm

Betriebsspannung: 9-V-Block
Stromaufnahme: <30 mA
Abmessungen: 115 x 65 x 27
(ohne LWL-Anschluss)

LWL-Empfänger LWL 100 E

Wellenlänge: 400 nm bis 1100 nm
Anschluss Empfangsdiode: F-ST,
Metall
Anzeige: ... -40 dBm bis -22 dBm,
Low-Bat, Betrieb
Betriebsspannung: 9-V-Block
Stromaufnahme: 15 mA bis 60 mA
(je nach Anzeige)
Abmessungen: wie LWL 100 S

Die Neuen aus 2/2004



Geschwindigkeitssensor für das ELV-Telemetriesystem

Passend zum ELV-Modellbau-Telemetriesystem VAM/VAT 300 – das Erweiterungsmodul VAT 300 GS.

Das Modul ermittelt die Fluggeschwindigkeit des Modells über die Strömungsgeschwindigkeit der Luft. Die Aufnahme erfolgt über ein Staurohr.

Diese Daten werden über den Telemetriesender VAT 300 an das Empfangs- und Anzeigegerät VAM 300 übermittelt und dort als aktuelle Fluggeschwindigkeit angezeigt. Zusätzlich ist die Ermittlung der beim Flug erreichten Höchstgeschwindigkeit und die Geschwindigkeitsüberwachung durch einen programmierbaren Alarm möglich.

Mit der Installation des Moduls stehen die entsprechenden Menüs am VAM 300


automatisch zur Verfügung, die Funktionen sind dort bereits implementiert. Das Modul erhält seine Betriebsspannung über den Telemetriesender VAT 300.

Komplettbausatz
43-568-77 € 29,95

Technische Daten:

Messbereich: 0–1000 km/h
Betriebsspannung: 3,3 V
Stromaufnahme: 5 mA
Abm. (B x H x T): 44 x 15 x 30 mm
Gewicht inkl. Anschlussleitung: 20 g

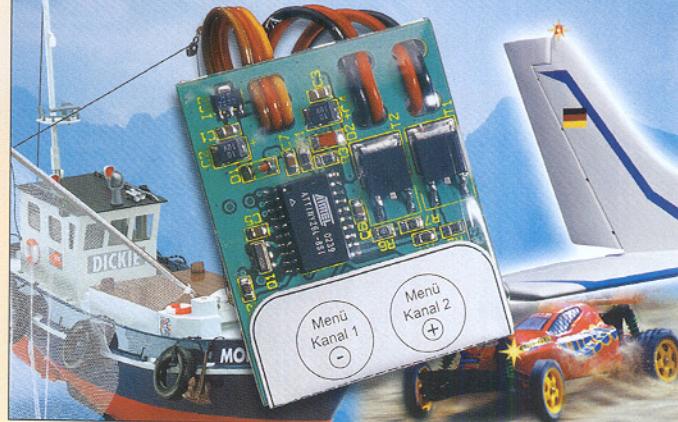Modellbau-2-Kanal-Blinker-/Schalter MBS 200



Viele Modelle beginnen erst mit Zusatzfunktionen wie schaltbarer Beleuchtung, Winden, Pumpen, Hebevorrichtung etc. richtig „zu leben“. Will man dafür nicht einen (teuren) Kanal des Fernsteuersenders hergeben (sofern vorhanden), bietet sich der Einsatz des MBS 200 an. Mit dem Baustein lassen sich über 2 leistungsstarke MOSFETs 2 verschiedene elektrische Verbraucher (bis 5 A) über einen Kanal der Fernsteueranlage individuell schalten – dies parallel zur eigentlichen Fernsteuerfunktion.

Durch die programmierbare Einrast-Funktion lassen sich mit nur einem Fernsteuerkanal alle Ein- und Aus-Kombinationen der beiden Schaltkanäle realisieren. Der MBS 200 kann darüber hinaus auch als Blinker mit programmierbarer

Blinkfrequenz verwendet werden. Der Anschluss erfolgt an einen Servoausgang des Fernsteuerempfängers und wird über diesen auch mit Spannung versorgt. Open-Drain-Ausgänge ermöglichen einen universellen Einsatz der Schaltausgänge.

Durch die Auswertung mit rein digitaler Schaltungstechnik ist die Funktionssteuerung sehr betriebssicher.

Komplettbausatz MBS 200
43-569-52 € 13,50

Technische Daten: MBS 200

Versorgungsspannung: 4–9,6 V
Stromaufnahme: unbelastet 5 mA
Schaltausgang: max. 25 V/2 x 5/3 A
Abm. (B x H x T): 39 x 6 x 47 mm

Funk-LED-Licht



Ein oder mehrere Orientierungslichter sind eine praktische Sache, sparen sie doch gegenüber Vollbeleuchtung viel Strom, stören z. B. schlafende im gleichen Raum weniger, schaffen ein angenehmes Nacht-Ambiente usw. Allerdings muss man sie auch bequem bedienen können. Dies realisiert das Funk-LED-Licht mit LED-Beleuchtung, das von allen Funksendern des ELV-Funksteuersystems FS20 ferngeschaltet werden kann.

Der Einsatz ist überall da möglich, wo eine Netzsteckdose zur Verfügung steht. Das Funk-LED-Licht beleuchtet dunkle Räume mit fünf extrem leuchtstarken, weißen Leuchtdioden. Das Gerät kann mit den Leuchtdioden nach oben oder unten in eine Steckdose eingesetzt werden, so dass das Licht entweder den Boden beleuchtet oder indirekt über die Decke einen größeren Teil des Raumes erhellt.

Mit der Fernbedienung oder einem an-

deren FS20-Fernschaltersender lässt sich das LED-Licht über eine Freifeld-Entfernung von bis zu 100 Metern ein- und ausschalten.

Benutzt man das Gerät in Verbindung mit einem FS20-Handsender, kann man auch eine Timer-Funktion aktivieren, die bewirkt, dass sich das LED-Licht nach einer einstellbaren Zeit (1 Sekunde bis 4,25 Stunden) automatisch abschaltet.

Komplettbausatz FS20 LED
43-569-02 € 27,95

Technische Daten: FS20 LED

Empfangsfrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Leuchtmittel: 5 LEDs, Weiß
Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme: 3 W max.
Anschlussleistung an der Steckdose: max. 3600 VA

FS20-Sender und Relaiszusatz für Bewegungsmeldermodul PIR 13



Die beiden Zusatzmodule zum Mini-Bewegungsmeldermodul PIR 13 erweitern dieses zum universell einsetzbaren Wächter.

Sendemodul FS20 SPIR

Das Modul setzt die Schaltsignale des PIR 13 sowie manuelle Schaltsignale um und überträgt sie per Funk auf zwei getrennt programmierbaren Kanälen zu beliebigen Empfängern des FS20-Systems. Dabei sind Einschaltzeiten ebenso programmierbar wie Dimm-/Schaltbetrieb oder definierte Reaktionen des Empfängers auf den Schaltbefehl. Der PIR 13 (gehört nicht zum Bausatz) ist auf dem Modul direkt integrierbar.

Komplettbausatz FS20 SPIR
43-569-41 € 22,95
Passendes Gehäuse unbearbeitet
43-171-22 € 1,25

Relaismodul PIR 13 RP

Das Relaismodul realisiert das direkte Schalten von Lasten im Niedervoltbereich (bis 30 V AC/42 V DC, 2 A, NO-Kontakt, potentialfrei). Aber auch die Integration in drahtgebundene Alarmanlagen ist möglich.

Der PIR 13 (gehört nicht zum Bausatz) ist auf dem Modul direkt integrierbar.

Komplettbausatz FS20 RP
43-569-17 € 8,50
Passendes Gehäuse unbearbeitet
43-171-24 € 0,65

PIR 13, Komplettbausatz

43-563-67 € 11,95


Technische Daten: FS20 SPIR

Betriebsspannung: 5–24 V DC
Stromaufnahme inkl. PIR 13:
Ruhezustand: 0,3 mA
Senden: 15 mA
Sendefrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Abm. (B x H x T): 71 x 14 x 49 mm

Technische Daten: PIR 13 RP

Betriebsspannung: 12–15 V DC
Stromaufnahme inkl. PIR 13:
Ruhezustand: 0,04 mA
Relais aktiv: 30 mA
Abm. (B x H x T): 33 x 16 x 26 mm

USB-Dual-Schrittmotor-Interface USI 2

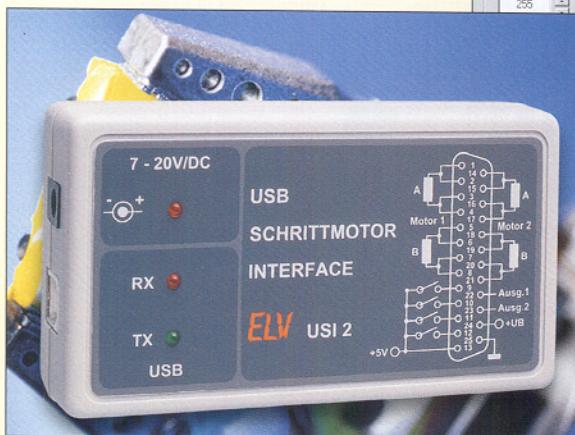

Die komplette und moderne Steuerungslösung für den Betrieb von kleinen Schrittmotoren!

Das USB-Schrittmotoren-Interface ermöglicht die gleichzeitige Ansteuerung von zwei Schrittmotoren mit bis zu 750 mA Strombedarf je Phase. Für die komplette Motorsteuerung stellt das Interface zusätzlich 4 digitale Endschalter-Eingänge und zwei Open-Collector-Schaltausgänge zur Verfügung. Die Ansteuerung erfolgt über eine USB-Schnittstelle von einem PC aus. Eine dem Bausatz beiliegende Software-Applikation (Testprogramm) erlaubt den Einstieg in eigene Steuerungsanwendungen.


Komplettbausatz ohne Gehäuse, mit Software auf 3,5"-Diskette
43-569-60 € 43,95
Passendes Gehäuse
43-569-62 € 10,95
Passende Schrittmotoren:
unipolar, 3,75° pro Schritt
43-011-04 € 10,95
unipolar, 1,8° pro Schritt
43-272-72 € 59,-

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 7–20 V DC
Stromaufnahme: ca. 100 mA (ohne Motor), 750 mA (max. pro Phase)
Motortyp: unipolar oder bipolar
Betriebsart: Halbschritt-Modus
Max. Anzahl der Motoren: 2
Endschalter-Eingänge: 4
Schaltausgänge: 2 (Open-Collector/max. 30 V/100 mA)
Abm. (B x H x T): 64 x 28 x 115 mm
USB-Schnittstellen-Konfiguration:
19.200 Baud, 8 Datenbit, gerade Parität, 1 Stopbit
Systemvoraussetzung: PC mit WIN 98SE/ME/XP/2000 u. USB-Schnittstelle



Zweidraht-Datenübertragungssystem ZD 8

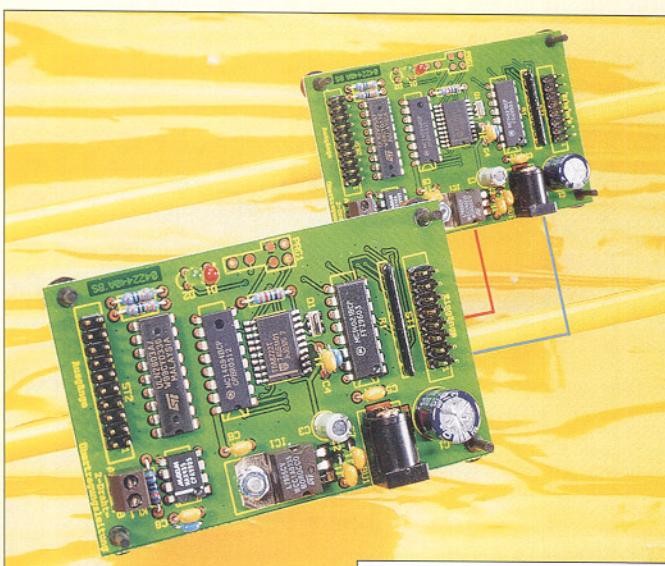


Das Zweidraht-Datenübertragungssystem ermöglicht es auf einfache Weise, bis zu 8 Schaltsignale bidirektional über nur zwei Leitungen zu übertragen. Die Datenübertragung erfolgt seriell über eine mögliche Leitungslänge von bis zu 600 m. Ein symmetrisches Übertragungssignal und ein Datenprotokoll mit Checksummenprüfung sorgen für eine bessere Störfestigkeit und für die Erkennung von eventuellen Übertragungsfehlern.

Komplettbausatz ZD 8
43-569-70 € 32,95

Technische Daten: ZD 8

Anzahl der übertragbaren Schaltkanäle: 8
Betriebsspannung: 9–12 V DC
Stromaufnahme bei unbelasteten Ausgängen: max. 40 mA
Max. Belastbarkeit je Ausgang: 500 mA
Max. Gesamtbelastbarkeit der Ausgänge:
- mit externer Spannungsversorgung: max. 1.125 A
- bei Verwendung der internen Betriebsspannung: max. 200 mA
Länge Übertragungsleitung: max. 600 m

USB-PC-Datenlogger PCD 200

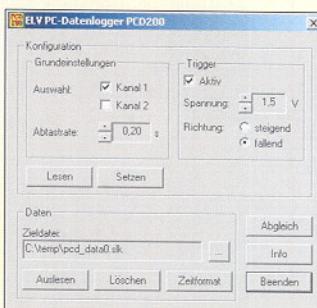

Der mobile Datenlogger PCD 200 ermöglicht das autarke Erfassen von Spannungsverläufen über lange Zeiträume. Erst für das Auslesen der Daten und eine Konfiguration für die nächste Erfassungsaufgabe wird der Datenlogger über eine USB-Schnittstelle an einen PC angeschlossen.

Er verfügt über zwei Messeingänge mit unterschiedlichen Auflösungen und Abtastraten sowie einen integrierten Messwertspeicher, der bis zu 270.000 Messwerte speichern kann. Die variable Abtastrate bis 60 Sek. erlaubt auch die Erfassung über lange Zeiträume. Die Konfiguration und das Auslesen erfolgen über eine mitgelieferte Software.

Komplettbausatz ohne Gehäuse, mit Software auf 3,5"-Diskette
43-569-80 € 54,95

Passendes Gehäuse
43-571-88 € 11,95

Technische Daten:

Messeingang 1:
Spannungsbereich: 0–5 V DC
Auflösung: 20 mV
Genauigkeit: 1 % ± 20 mV*
Abtastrate: 10 ms – 60 s
Eingangsimpedanz: 1,21 MΩ

Messeingang 2:
Spannungsbereich: 0–5 V DC
Auflösung: 1 mV
Genauigkeit: 0,5 % ± 1 mV*
Abtastrate: 200 ms – 60 s
Eingangsimpedanz: 1,12 MΩ

Allgemein:
Speichertiefe: ca. 270.000 Messwerte
Schnittstelle: USB
Spannungsversorgung: 5–12 V DC
bzw. 3 x LR6/Mignon

Max. Stromaufnahme: 25 mA
Abm. (B x H x T): 87 x 171 x 30 mm
Betriebssystem: Win 98SE/2000/XP


* Die Genauigkeiten hängen direkt vom Abgleich ab und können nur nach einem exakten Abgleich eingehalten werden.

LED-Stroboskop LDS 1



ist dabei speziell für den Anschluss von LEDs ausgelegt. So lassen sich z. B. mit LED-Clustern schon große Flächen ausleuchten, das gefährliche und verschleißbehaftete Hantieren mit Blitzröhren und Farbfiltern entfällt, dem Gestaltungsspielraum sind bei LED-Anschluss kaum Grenzen gesetzt.

Komplettbausatz LDS 1
43-569-47 € 5,75

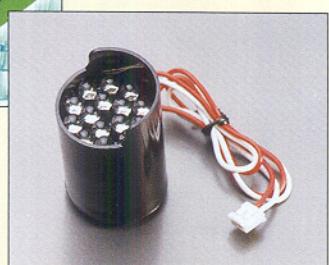


LEDs übernehmen zunehmend alle möglichen Beleuchtungsaufgaben, sie sind robust, langlebig, kompakt und erreichen heute sehr hohe Lichtstärken. Lichteffekt-Anwendungen mit leistungsstarken Leuchtdioden sind ein weiteres Betätigungsgebiet für den Techniker. Diese Stroboskop-Steuerung gibt 16 verschiedene effektvolle Blitzfolgen aus und

Technische Daten: LED-Stroboskop LDS 1

Anzahl der Blitzvarianten: 16
Anschlüsse: Schraubklemmen
(für Draht-Ø bis 2,5 mm)
Spannungsversorgung: 5–15 V/DC
Stromaufnahme: max. 1 A
Abm. (B x H x T): 47 x 11 x 78 mm

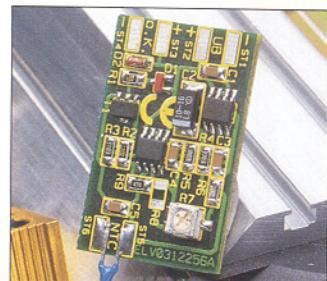15 LEDs, Rot, 6000 mcd
43-489-16 € 6,75
15 LEDs, Gelb, 2000 mcd
43-489-17 € 6,75
15 LEDs, Grün, 2000 mcd
43-489-18 € 6,75
Weitere LED-Scheinwerfer und LEDs finden Sie im Hauptkatalog auf S. 668.



SMD-Temperaturschalter

Beim Überschreiten einer vorwählbaren Temperatur wird ein Schaltausgang aktiviert. So ist die Temperaturüberwachung sehr flexibel und aufgrund der geringen Größe auch nachträglich in Geräten einsetzbar, etwa in Netzgeräten mit ständig laufendem Lüfter. Der Temperaturschalter macht jetzt eine bedarfsweise Einschaltung des Lüfters möglich. Komplettbausatz

43-523-13 € 9,95

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 7–15 V/DC/5 mA (mit LED 20 mA)
Einstellbereich: -10 °C bis 100 °C (Trimmer); -30 °C bis 110 °C (Festwiderstände)
Schalthysterese: ca. 1 K (Kelvin)
Schaltausgang: max. 500 mA (O.C.)
Abmessungen: 38 x 25 mm



ST 21 – das Universalmessgerät


- Schallpegel 35–100 dB
- Beleuchtungsstärke bis 20 kLux
- Luftfeuchte 25–95 % rH
- Temperatur -20 bis 200 °C

Das Luxmeter verfügt bereits über ein integriertes Cosinusfilter und eignet sich, um z. B. die Beleuchtung am Arbeitsplatz zu überprüfen.

Die Sensoren für Helligkeit, Schall und Luftfeuchte sind bereits im Gerät integriert. Die Temperaturmessung erfolgt über den externen, zum Lieferumfang gehörenden Tauch- und Einstechfühler. Zu den Multimeterfunktionen gehören Gleich- und Wechselspannungs- (bis 600 V), Gleichstrom- (bis 10 A) und Widerstandsmessung (bis 2 MΩ). Weiterhin verfügt das ST 21 über die Transistorverstärkungsmessung, eine Diodenstestfunktion sowie einen akustischen Durchgangsprüfer. Lieferung mit Holster, Messleitungen, Batterie und Temperatursensor.

43-416-40 € 49,95

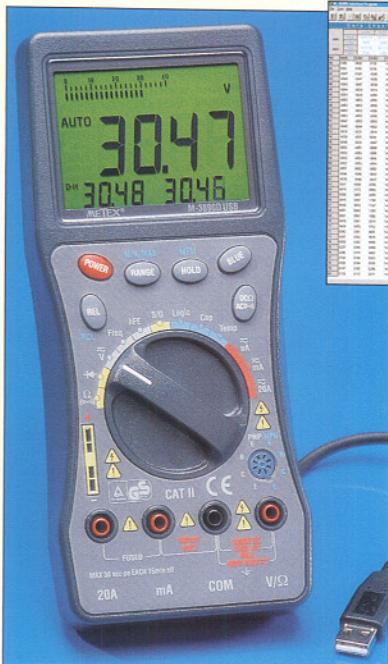Das ST 21 bietet interessante Messmöglichkeiten und vereint 5 verschiedene Messgeräte in einem.



- USB-Schnittstelle
- Signalgenerator
- 10-Messwerte-Speicher
- 4-MHz-Frequenzzähler

pazitätsmessung sowie Durchgangs- und Diodenstest über folgende Möglichkeiten:

- Frequenzmessung bis 4 MHz
- Temperaturmessung -40 bis +1200 °C
- Logiktest
- Transistorstest
- Signalgenerator 1 Hz bis 10 kHz

Das übergröße LC-Display verfügt über eine 29 mm hohe, 3,75-stellige Hauptanzeige und zwei Sekundäranzeigen für weitere Werte wie z. B. Frequenz bei Wechselspannungsmessung. Dazu kommt eine Bargraphanzeige mit 20 Segmenten.


Die Messbereichswahl erfolgt automatisch, bei Bedarf ist auch eine manuelle Einstellung möglich.

Äußerst universell einsetzbares professionelles Digitalmultimeter mit zusätzlichem integriertem Signalgenerator sowie moderner USB-Schnittstelle.

Die USB-Schnittstelle ermöglicht einen besonders einfachen Anschluss an einen PC mit den typischen Vorteilen des USB wie z. B. Hot Plugging.

Das Messgerät verfügt neben den Standard-Messarten wie Spannungs- und Strommessung, Widerstands- und Ka-

UKW-Mini-Radio

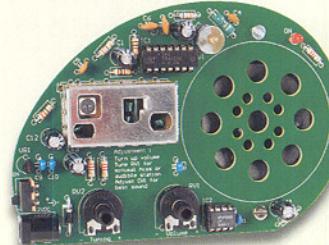

Eigentlich war es nie einfacher, ein UKW-Radio selbst zu bauen – kein Spulenwickeln, Abgleich nach Gehör ... Ein UKW-Radio-Bausatz ganz ohne Spu-

len – dank des komplett montierten und abgeglichenen Tuners und einer Festinduktivität im Demodulator. Deshalb ist das ganze Radio sehr schnell aufgebaut und kann im Bereich von 88 bis 108 MHz sofort auf Empfang gehen. Elektronische Abstimmung, NF-Ausgangsleistung 500 mW, Lautsprecher on Board – nur noch Steckernetzteil (12 V/100 mA, nicht im Lieferumfang) anschließen! Abm. (B x H x T): 125 x 85 x 35 mm. Lieferung als Bausatz, ohne Gehäuse.

UKW-Mini-Radio

43-580-12 € 14,95

Passendes Steckernetzteil

43-499-36 € 6,95

CO-Gasdetektor C.A 895

Einfach zu handhabendes professionelles Messgerät zur Überprüfung des Kohlenmonoxidgehaltes in der Umgebungsluft.

Das Gerät verfügt über zwei Messarten:

- „Normal“ für die Erkennung einer CO-Quelle
- „Average“ für eine genaue Messung Ein akustisches Signal warnt sofort bei Auftreten von Kohlenmonoxid, die große LCD-Anzeige (Anzeigenumfang 2.000) zeigt den absoluten Wert zwischen 0 und 1000 ppm an. Eine Hold-Funktion erlaubt das Speichern des aktuellen Messwertes im Display für späteres Ablesen, z. B. außerhalb der Gefahrenzone. Der während der Messung erfasste Maximalwert wird ebenfalls gespeichert und ist später wieder aufrufbar. Die Messgenauigkeit beträgt ± 5 ppm ($\pm 5\%$ Anzeigewert).

Der Betrieb des Messgerätes erfolgt mit einer 9-V-Batterie (im Lieferumfang), eine Stoßschutzhülle vermeidet Beschädigungen im rauen Betrieb.

Abm. (B x H x T): 60,5 x 237 x 38 mm, Gewicht: 190 g.

43-547-55 € 229,-



Mit zusätzlicher akustischer Warnung

Digitalmultimeter M-3890D mit USB-Schnittstelle

Die weitere Ausstattung:

- Messwertspeicher für 10 Messwerte, Auslesen jedes einzelnen Speicherplatzes möglich
- Hold-Funktion
- Auto-Power-off-Funktion (Ausschaltzeit einstellbar)
- Min-/Max.-Speicher- und Anzeigefunktion (Min-/Max.-Hold)
- Relativwertmessung

Alle Daten sind per USB-Schnittstelle auf einen PC übertragbar, das optionale Windows-Programm zeigt die Daten der laufenden Messung tabellarisch und grafisch an, ermöglicht die Speicherung der Daten und den komfortablen Ausdruck. Bei Letzterem sind die Daten bereits übersichtlich in einem Vordruck positioniert.

Das Gerät erfüllt die Sicherheitsan-

forderungen gemäß IEC 1010-1 CAT II 1000 V.

Digitalmultimeter M-3890D USB inkl. Messleitungen, Handbuch und 9-V-Blockbatterie

43-547-31 € 99,-

USB-Schnittstellenleitung und Software (MS Windows 98SE/Me/2000)

43-547-63 € 11,95

Passendes Kabel zum Abgreifen des Signalausgangs

43-547-64 € 4,95

K-Type-Thermofühler


-40 °C bis +1200 °C

43-327-99 € 7,65

Technische Daten: M-3890D USB

Gleichspannung:	400 mV/4/40/400/1000 V; 0,5 %*
Wechselspannung:	4/40/400/750 V; 1 % *, 40–500 Hz
Eingangswiderstand:	10 MΩ
Gleichstrom:	400 µA/4/40/400 mA/20 A; 0,8 % *
Wechselstrom:	400 µA/4/40/400 mA/20 A; 1 % *, 40–500 Hz
Widerstand:	400 Ω/4/40/400 kΩ/4/400 MΩ; 0,8 % *
Kapazität:	4/40/400 nF/4/40/200 µF; 2 % *
Frequenz:	4/40/400 kHz/4 MHz; 0,1 % *
Temperatur:	-40 bis +1200 °C
Signalausgang (Rechtecksignal):	1/5/10/50/60/100/400/500 Hz/1/2/4/5/10 kHz
Sonstiges:	Dioidentest, Durchgangsprüfung akustisch, Transistorstest, Logiktest, Messwertspeicher, USB-Schnittstelle
Batterien:	1 x 9-V-Block
Abm. (B x H x T):	89 x 197 x 36,5 mm
Gewicht:	360 g
* Grundgenauigkeit	360 g

USB-Experimentier- und -Interface-Board

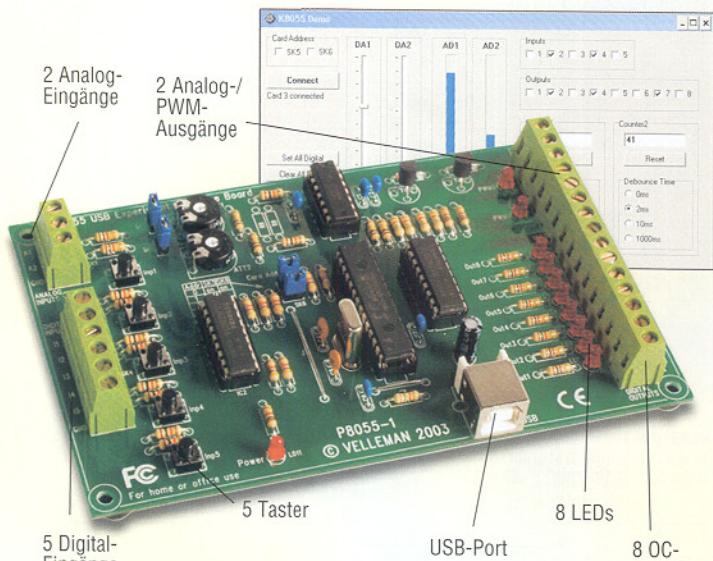

Äußerst universell einsetzbares Experimentier- und Interface-Board für den USB-Anschluss.


Da die USB-Wandlung bereits auf dem Board integriert ist, muss sich der Anwender nicht mit USB-Programmierung befassen, sondern kann sich seinen Applikationen widmen.

Im Lieferumfang ist eine sofort einsetzbare Kommunikationsroutine K8055.dll sowie eine Diagnosesoftware bereits enthalten. Damit können Sie sofort unter MS Windows 98SE/2000/Me/XP Ihre Applikationen in Delphi, VB, C++ oder anderen Windows-Anwendungen entwickeln.

Das Board bietet 5 Digital-Eingänge, 2 Analog-Eingänge (mit Pegeleinstellung), 2 Analog- (0...5 V) oder PWM-Ausgänge (0...100 %, Open-Collector, max. 40 V/100 mA) sowie 8 Open-Collector-Schaltausgänge (max. 50 V/100 mA). Dazu enthält es Taster und LEDs für Experimentierzwecke.


Die Spannungsversorgung erfolgt über den USB (max. 70 mA).

Komplettbausatz
43-545-04 € 34,95

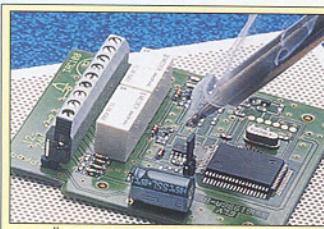

Eine Übersicht der ELV-Premium-Bausätze finden Sie im aktuellen ELV-Hauptkatalog 2004 ab der Seite 458.

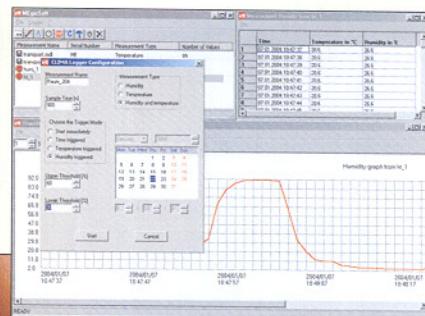Mini-Datenlogger – Temperatur oder Klima mobil messen



einfach zu bedienende Steuer-Software für Windows und Linux ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendungen:

- für Transport und Logistik: gekühlte Lebensmittel, Chemikalien, Arzneimittel, Container, Pflanzen- und Tiertransporte, Transport-Versicherungen etc.
- für Lager und Gebäude: Wohnungen, Wintergärten, Gewächshäuser, Ställe, Kühlräume, Museen etc.
- Geräte: Langzeit-Aufzeichnung der Innentemperaturen von Servern, Schaltschränken, Kühlanlagen, Geflügel-Brutkästen etc.

ZauberDisk® für Temperaturmessung
43-580-20 € 79,95

ZauberDisk® für Klimamessung
43-580-21 € 109,95

Technische Daten:

Messbereich/Genauigkeit Temp.: -10...+70 °C/±1 °C
 Messbereich/Genauigkeit Klima: -10...+70 °C/±1 °C; 2...99 % rel. Feuchte/±3,5 % r. F.
 Mess-Intervall: ab 1 s in Sekunden-Schritten
 Speichertiefe: 3500 Messwerte
 Messbeginn: sofort starten; Starten mit oberem/unterem Temperatur- oder r.-F.-Schwellwert(Upper/Lower Threshold); Starten mit voreingestellter Zeit (Datum/Uhrzeit)
 Datenübertragung: Infrarot (IrDA an COM-Port erforderlich)
 Gehäuse: Kunststoff Macrolon, lebensmittelrecht spritzwasserfest verschlossen, Höhe: 13 mm, Ø 32,6 mm
 Batterie: Typ CR 2032 mit steckbaren Lötfahnen
 Software: ... MEicSoft für Windows oder Linux auf CD-ROM im Lieferumfang.
 Einstellen/Konfigurieren, Verwalten mehrerer ME-ZauberDisks®, Auslesen der aufgezeichneten Daten über IrDA, Darstellen der Daten als Liste und Verlaufs-Grafik. Daten-Export im Excel-kompatiblen ASCII-Format

Bequem über USB messen, erfassen, analysieren, steuern – USB-Mini-Messlabor komplett

Das USB-Mini-Messlabor stellt eine komplette Lösung für viele, auch mobile Mess-, Steuer- und Automatisierungsaufgaben bei Service, Inbetriebnahme, Labor dar.

Das USB-Mini-Messlabor (MML) wird einfach an den USB-Port eines PCs angeschlossen und von dort aus auch mit Strom versorgt.

Es verfügt über die in den technischen Daten aufgeführten Ein-/Ausgänge und einen anwenderprogrammierbaren Watchdog-Timer.

Die mitgelieferte Software ermöglicht die anwendungsspezifische Softwareanpassung an die eigene Aufgabe, dazu befinden sich Funktionsbibliotheken („Universal Library“) für Windows 98SE/Me/2000/XP im Lieferumfang. Optional ist eine „Universal Library“ zur Realisierung einer Programmierschnittstelle für die Software „LabView“ verfügbar.

Für den einfachen Peripherieanschluss der Digitalkanäle sind Desktop-Anschlussboxen verfügbar, ein spezielles Splitkabel erlaubt den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 3 dieser Boxen.

USB MML
43-580-86 € 155,95

Programmierschnittstelle „LabView“
43-580-79 € 82,95

Desktop-Anschluss-Boxen für Digital-Kanäle

Mit Zusatzfunktionen (Relais, Opto-Isolation) oder als einfache Anschluss-



Boxen mit Schraubklemmen. Die Ansteuerung erfolgt mit TTL-Digital-E/A-Signalen. Zuverlässige, bequem zu öffnende Federklemmen-Anschlüsse für die E/A-Leitungen. Zentrale Stromversorgung durch optionales Netzteil 5 V/500 mA über das Splitkabel ME-AK-DUB.

ME-UB37
37 Terminals, E/A-Kanäle der 37-pol. D-Sub-Buchse des MML auf Schraubklemmen, Direktverbindung über 37-pol. Sub-D-Kabel.
43-580-80 € 94,95

ME-UB15
15 Terminals, E/A-Kanäle vom MML über Splitkabel (15-pol.) auf Schraubklemmen
43-580-81 € 49,95

ME-UB01

8 Opto-Eingangskanäle, U: 2,5–60 V, fin: 12 kHz, Uiso: 2500 VACeff
43-580-82 € 69,95

ME-UB00

8 Opto-Ausgangskanäle, Uin: 0,6–60 V, fin: 5 kHz, Uiso: 2500 VACeff
43-580-83 € 69,95

ME-UBRE Relais

8 Relais-Umschaltkanäle, je 2 A, 240 V AC
43-580-84 € 82,95

ME-AK-DUB

Anschlusskabel zum Anschluss von drei Erweiterungsboxen an das MML
43-580-85 € 44,95

Netzgerät (1 x für alle Boxen)

500-mA-Steckernetzteil NG 500 S
43-223-06 € 6,15

Technische Daten: USB-Mini-Messlabor

Analog-Eingänge: 8 single ended oder 4 differentielle A/D-Kanäle, 12-Bit-A/D-Wandler
 Analog-Ausgänge: 2 D/A-Kanäle, 10-Bit-D/A-Wandler
 Zähler: 32-Bit-Ereigniszähler
 Digital-Kanäle: 24 I/Os auf 37-pol. Sub-D-Steckverbinder, 4 zusätzliche I/Os über Schraubklemmen
 Abm. (B x H x T): 57 x 102 x 40 mm

Stromversorgung

Die Kapazitoren – Hochleistungs-Akkupacks



Hightech-NiMH-Akkupack mit 4 schnell-ladefähigen Mignonzellen in hoher Fertigungsqualität – die richtige Power-Bestückung für Digitalkameras, Spielzeug, Modellbau und andere Anwendungen, die „richtig Strom ziehen“. Akkupack, 2000 mAh (o. Abb.)

43-494-16 € 8,95
 Akkupack, 2300 mAh
 43-557-28 € 14,95


Top-Kapazität 2400-mAh-NiMH-Akkupack



Mignons mit der Leistung der Babyzelle! Die werden von Ihrer Digitalkamera oder dem CD-Porty nicht so schnell schachmatt gesetzt! Hochleistungs-Mignon-NiMH-Akkupack, 4 Stück in praktischer Transportbox.

43-559-40 € 18,95

Die nächste Generation – Mignon 2300 mAh

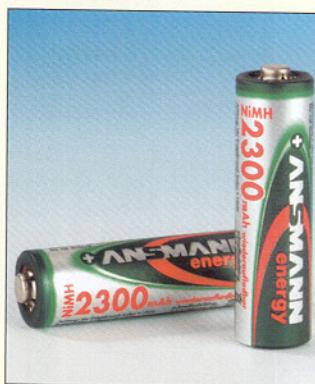

Kapazität für einen langen Tag! Ansmann Hochleistungs-NiMH-Akku Mignon 1,2 V, 2300 mAh

43-580-37 Stück € 4,25

Die nächste Generation – Mignon 2100 mAh und Micro 800 mAh

Sanyo Hochleistungs-NiMH-Akku Mignon 1,2 V, 2100 mAh
 43-494-52 € 3,95



Sanyo Hochleistungs-NiMH-Akku Micro 1,2 V, 800 mAh
 43-543-91 € 2,95

Gut & günstig – Nickel-Metall-Hydrid-Akkus „Cellcon“



Hohe Kapazität zum kleinen Preis

NiMH-Allround-Akkus für die verschiedensten Einsatzbereiche von der TV-Fernbedienung über die kabellose PC-Maus oder den MP3-Player bis hin zu stromhungrigem Spielzeug, tragbarem CD-Player und Digitalfotoapparat. Schnellladefähige, schwermetallfreie NiMH-Akkus mit hoher Kapazität.

Typ:	Kapazität:	Abm. (mm):	Best.-Nr.:	€:
Micro	750 mAh	H 44 ø 10	43-580-29	1,25
Mignon	2200 mAh	H 50 ø 14	43-580-30	3,55
Baby	4500 mAh	H 50 ø 25	43-580-31	5,95
Mono	9000 mAh	H 60 ø 32	43-580-32	8,95
9-V-Block	200 mAh	49 x 26 x 15	43-580-33	7,50

DURACELL-Alkaline-Batterien



Für Anwendungen mit erhöhtem Strombedarf

Sparen mit dem 10er-Vorratspack!

10er-Pack Microzelle 1,5 V	Preishit!	€ 5,95
43-455-35		43-541-94

Leistungsfähige Alkaline-Batterien für den allgemeinen Einsatz in elektronischen Geräten, Fotogeräten, Leuchten und Spielzeugen mit hohem Strombedarf.

Typ:	Spannung:	Abm. (mm):	Best.-Nr.:	€:
Micro	1,5 V	H 44 ø 10	43-333-56	0,85
Mignon	1,5 V	H 50 ø 14	43-333-57	0,85
Baby	1,5 V	H 50 ø 25	43-333-58	1,95
Mono	1,5 V	H 61 ø 33	43-333-59	2,95
9-V-Block	9 V	48 x 26 x 16	43-333-60	4,25
Flach 3R12	4,5 V	61 x 64 x 21	43-333-61	3,95
MN 21	12 V	H 27 ø 10	43-333-62	2,75
7K67 (4LR61)	6 V	35 x 47 x 9	43-333-63	6,95

Wiederaufladbare Akkus statt teurer Hörgerätebatterien – Hörgeräte-Akku-Ladesets

Ein Hörgerät kann ins Geld gehen – wegen der teuren, nur einmal verwendbaren Spezialbatterien. Damit ist jetzt Schluss!

Das Ladeset ermöglicht das schnelle Aufladen von wiederaufladbaren Hörgeräteakkus und damit eine enorme Kostenersparnis.

Und – man hat über Nacht wieder geladene Akkus!

Der Ladeadapter in Form eines 9-V-Akkus fasst zwei Hörgeräte-Akkus. Er wird entweder in den mitgelieferten Netzladegerät gesteckt oder für den portablen Fall an eine 9-V-Batterie angeschlossen (z. B. sind mit einer 9-V-Lithium-Batterie bis zu 10 Ladevorgänge möglich).

Ladeset NH 20

230-V-Steckerladegerät, Ladeadapter für zwei Hörgeräteakkus der Größe NH20. Ladezeit: ca. 6 Stunden. Lieferung ohne Akkus.

43-580-13 € 34,95




Ladeset NH 42

Wie NH 20, jedoch für NH42-Akkus.	43-580-14 € 34,95
Hörgeräteakku NH 20 (Baugröße 13)	43-580-15 € 5,95
1,2 V, 20 mAh	
Hörgeräteakku NH 42 (Baugröße 675)	43-580-16 € 1,95
1,2 V, 42 mAh, typ. Kapazität 45 mAh	

Knopfzellentester

Liefert den schnellen Überblick über den Zustand von 1,2-V-Knopfzellen mit einer auf einen Blick erfassbaren LCD-Anzeige. Einfach Knopfzellen einlegen – keine weitere Bedienung, keine eigene Batterie erforderlich.

43-580-17 € 7,50

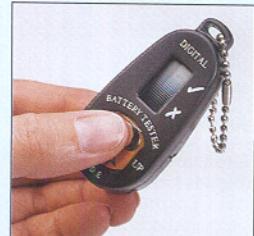

Fitness-Studio für Ihre Akkus – Design-Schnell-Lader HSC-1



Für NiCd – NiMH – RAM

- Dreifarbig LED-Anzeige für jeden Ladeschacht: Entladen, Laden, fertig (Erhaltungsladung)
- LC-Display mit separater Status- und Fehleranzeige für jeden Ladeschacht, Balkendiagramm für Ladefortschritt
- Manuelle Akku-Technologie-Einstellung: NiCd, NiMH, RAM, jeweils bis 4 Akkus einer Technologie gleichzeitig ladbar
- Automatische Entladefunktion für NiCd-Akkus
- Automatische Akku-Defekterkennung mit Ladeunterbrechung, Verpolungsschutz
- Ladezeit 2–6 Std. je nach Akkukapazität
- Klarsichtabdeckung für Akkuschacht
- Ladestrom 650 mA

43-557-45 € 24,95


Schnell-Ladung für alle!
Für Mono, Baby, Mignon,
Micro und 9-V-Block

Der „große Bruder“ des HSC-1 – der P-200 LCD – lädt NiCd- und NiMH-Akkus sowie RAM-Zellen aller gängigen Größen. Jeder Ladeschacht wird einzeln überwacht, so ist hundertprozentiges Laden jedes Akkus garantiert. Mit manueller Akkutypeneinstellung, automatischer Entladefunktion für NiCd-Akkus, Erhaltungsladung nach dem Schnell-Ladevorgang sowie LCD-Ladezustandsanzeige für jeden Ladeschacht. Ladestrom: Ladestrom 4 x 600 mA für NiMH, 40 mA bei 9-V-Blöcken und 130 mA bei RAM-Zellen · Entladestrom 550 mA



43-559-71 € 39,95

Switch Power Supply SPS 7330

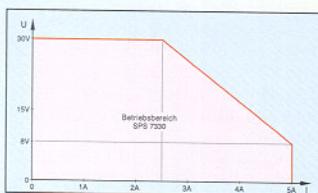

Großer, einstellbarer Spannungs- und Strombereich bei hohem Wirkungsgrad und geringer Verlustleistung sind die hervorstechenden Merkmale dieses innovativen PWM-Schaltnetzteiles.

Für die Spannungsversorgung im Laborbereich konzipiert, arbeitet dieses pulsweitenmodulierte (PWM) Schaltnetzteil nach dem Prinzip des sekundärgetakteten Schaltreglers.

Gegenüber linear geregelten Netzgeräten hat der hier eingesetzte Step-down-

0-30 V / 0-5 A / 75 VA

- einstellbare Ausgangsspannung 0-30 V
- getrennte Regler für Grob- und Feineinstellung der Spannung
- einstellbarer Ausgangsstrom 0-5 A (bis 8 V, darüber hinaus sinkt die max. Stromentnahme bis zu einer Ausgangsspannung von 30 V auf max. 2,5 A – siehe Grafik)
- gleichzeitige Digitalanzeige von Spannung und Strom
- dauer- kurzschlussfest

Technische Daten: SPS 7330

Eingangsspannung: ... 230 V~±10 %
Ausgangsspannung: 0-30 V=Restwelligkeit: 20 mVeff (bei Volllast)
Ausgangsstrom: 0-2,5/5 A
Wirkungsgrad: 85 % (Volllast)
Einschaltdauer: beliebig
Abm. (B x H x T): .. 350 x 110 x 210 mm

1-kVA-Wechselrichter 43-438-02 € 199,95

Universal-Tischnetzteile 3 bis 12 V schaltbar, 2/3 A



MW 9120 – 3 bis 12 V, 2 A, 24 VA

Universell einsetzbares Tischnetzgerät mit hoher Ausgangsleistung. Über einen großen Drehschalter sind bequem folgende stabilisierte Festspannungen auswählbar: 3 V; 4,5 V; 6 V; 7,5 V; 9 V; 12 V. Der maximal entnehmbare Strom beträgt 2 A, 24 VA. Ausgang: 4-mm-Schraubklemmen.

MW 9130 – 3 bis 12 V, 3 A, 36 VA

Ausführung wie MW 9120, jedoch mit 3 A Ausgangsstrom, 36 VA. Lieferung mit NS-Anschluss-Set, bestehend aus Anschlussleitung für Schraubklemmen, Umpoladapter und 6 NS-Ste-

Mehrere Schutzschaltungen sorgen für sicheren Betrieb: Überwärmungsschutz über PTC, Überlast- und Überspannungsschutz, Kurzschluss-Schutz. Abm. (L x B x H): 140 x 100 x 75 mm.

MW 9120
43-419-28 € 15,95

ckern (Hohl/Klinke). Abm. (L x B x H): 174 x 122 x 96 mm.

MW 9130
43-441-36 € 21,50

Mobile 230-V-Power – 1-kVA-Wechselrichter 12/230 V



Jetzt können Sie auch sehr leistungsstarke 230-V-Geräte am 12-V-Kfz-, Boots- oder Caravan-Netz bzw. an 12-V-Batterien betreiben – der Power-Inverter LP-1000 liefert eine 230-V-Netzspannung mit bis zu 1000 W Dauerleistung, einer Kurzzeitleistung von 1200 W und einer Spitzenleistung (Einschaltleistung) von 2400 W.

Die Ausgangsspannung steht als modifizierte Sinusspannung zur Verfügung, so dass auch Geräte mit Schaltnetzteilen betrieben werden können.

Zahlreiche automatisch arbeitende Schutz- und Alarmierungsfunktionen sorgen für sicheren Betrieb, den Schutz des angeschlossenen Verbrauchers, des Gerätes selbst und der Spannungsquelle. So warnt z. B. eine Unterspannungsabschaltautomatik rechtzeitig, bevor sie den Wechselrichter zum Schutz der Batterie vor Tiefentladung abschaltet.

Die optionale Kabel-Fernbedienung mit 5-m-Kabel ermöglicht das ferngesteuerte Schalten des Wechselrichters aus dem Stand-by-Zustand heraus, so dass dieser selbst montagegünstig, z. B. in Batterienähe untergebracht werden kann.

1-kVA-Wechselrichter
43-438-02 € 199,95

Technische Daten:

Eingangsspannung: ... 10-15 V DC
Ausgangsspannung: ... 230 Veff AC
±10 %

Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Dauerleistung: 1000 VA
Spitzenleistung: 1200/2400 VA

Wirkungsgrad: 85-90 %
Unterspannungs-Abschalt-automatik: <10 V DC

Voralarm für Abschaltautomatik: <10,5 V DC
Kühlung: geregelter Lüfter
Gewicht: 3,3 kg

Abm. (B x H x T): 210 x 85 x 310 mm
Sonstiges:

Überwärmung-, Überlast- und Kurzschluss-Schutz, Verpolschutz

Kfz-Technik

Fast so hell wie XENON –
White Power Light



Preishit!
je
€ 9,95

Licht kann man gar nicht genug haben – rüsten Sie Ihre H1/H4/H7-Scheinwerfer doch einfach auf Power-Licht auf!

Die neuen Lampen senden ein superhelles, weißes Licht aus, das mit seiner Farbtemperatur von 4000 K Xenon-Licht zum Verwechseln ähnlich sieht. Einfach die Serien-Lampen gegen die neuen White Power Lights austauschen! Damit haben Sie mehr Sicht, erkennen


dunkel gekleidete Fußgänger, Radfahrer, unbeleuchtete Hänger etc. eher. Lieferung jeweils als Paar (12 V/55 W) in Display-Box. Mit E-Zulassung.

H1-Set 43-559-34
H4-Set 43-559-35
H7-Set 43-559-36

230 V für unterwegs – MOBITRONIC-Wechselrichter

Leistungsfähige Wechselrichter für die Versorgung von 230-V-Geräten am Kfz-Bordnetz (12 oder 24 V). Die Wechselrichter geben ein modifiziertes Sinussignal aus und verfügen über zahlreiche Schutzeinrichtungen wie elektronische Überlast- und Kurzschlussicherung, Über- und Unterspannungs-Abschaltung, automatischen Verpolungsschutz und thermische Überlastabschaltung. Herausragend ist auch der hohe Wirkungsgrad von bis zu 90 %.

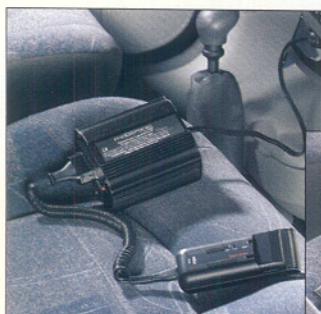Prüfzeichen: GS, e-Prüfung nach 95/94/EG (EMV/Kfz-Richtlinien)




Preishit!
Ab
€ 49,-

Pocket Power:	150 VA	300 VA	500 VA
Eingangsspannung DC:	10–15/20–30 V	10–15/20–30 V	10–15/20–30 V
Ausgangsspannung AC:	210–230 V	210–230 V	210–230 V
Ausgangsfrequenz:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Dauer-/Spitzenleistung:	150/300 VA	300/600 VA	500/1000 VA
Leerlaufstrom:	<150 mA	<200 mA	<250 mA
Wirkungsgrad:	bis 90 %	bis 90 %	bis 90 %
Abm. (B x H x T, mm):	105 x 57 x 140	105 x 57 x 165	105 x 57 x 225
* für 30 Minuten			

Für 12-V-Bordnetz

Bestell-Nr.:	43-499-77	43-499-78	43-499-79
Preis:	€ 49,-	€ 75,-	€ 99,95
Für 24-V-Bordnetz			
Bestell-Nr.:	43-558-56	43-558-57	43-558-58
Preis:	€ 49,-	€ 75,-	€ 99,95

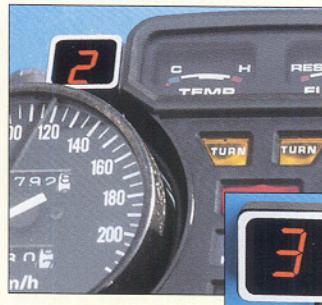Weitere Wechselrichter finden Sie auf den Seiten 550 und 551 im HK 2004.



Ganganzeige für Motorräder

Motorräder verfügen in der Regel nicht über eine Anzeige des aktuell eingelegten Gangs. Die mit einem Mikrocontroller ausgestattete Ganganzeige ist zur Nachrüstung bei Motorrädern konzipiert und dient zur Anzeige des aktuell eingelegten Gangs. Die Anzahl der Gänge ist von 2 bis 9 individuell konfigurierbar. Die Ansteuerung der Anzeige erfolgt individuell über zwei mit dem Schaltbevel zu verbindende Schalter.

Komplettbausatz ohne Schalter
43-475-87 € 11,95

Technische Daten: Motorrad-Ganganzeige

Spannungsversorgung: 9–18 V/40 mA DC
Eingänge: Neutral-Schalter (Schließer nach GND)
Aufwärts (Schließer oder Öffner nach GND)
Abwärts (Schließer oder Öffner nach GND)
Maximale Anzahl der Gänge: 9
Konfiguration der Zähleingänge: einstellbar im Bereich 2–9 über Lötbrücken
Abmessungen (B x H x T): 18 x 18 x 14 mm
Sonstiges: absoluter Verpolungsschutz

Achtung, wichtiger Hinweis: Die hier vorgestellte Schaltung hat keine Zulassung entsprechend der StVZO. Die Montage darf somit nur an Motorrädern erfolgen, die nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden, wie z. B. an Geländemaschinen.

Fahrzeugspezifische Funk-Fernbedienung MT-150



WRECO
International


NEU! Jetzt mit Blinkeransteuerung

Die maßgeschneiderte Funk-Fernbedienung für die Basis-Funktionen „Öffnen“ und „Schließen“ – damit ist eine Reihe gängiger Fahrzeuge mit Zentralverriegelung problemlos auf bequemes Öffnen und Schließen per Funk-Befehl nachrüstbar.

Der kleine Schlüsselbund-Sender hat eine Reichweite von bis zu 20 m, ein Wechselcodesystem mit 4,3 Milliarden Codes sorgt für hohe Kopiersicherheit. Die Fernbedienung ist erweiterbar auf bis zu 5 Handsender. Dabei arbeitet das Wechselcodesystem so intelligent, dass das Fahrzeug ohne erneute Lernphase auch von den sicher identifizierten Zweitensendern zu öffnen ist.

Die Funkreichweite ist mit 20 m ausreichend für eine sichere Fernbedienung z. B. im Parkhaus und andererseits begrenzt, um eine Fehlauslösung durch versehentliche Bedienung, etwa im Kaufhaus oder im Restaurant, zu vermeiden. Lieferung mit fahrzeugspezifischem Kabelsatz.

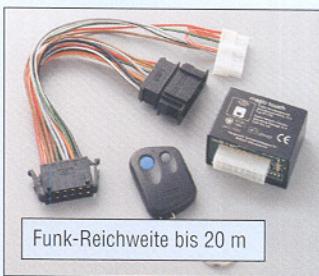Der Einbau ist auch für den Laien möglich, denn der fahrzeugspezifische Kabelbaum der MT-150 ist lediglich durch Steckverbindungen mit dem Kabelbaum der Serien-Zentralverriegelung zu verbinden. Kein mühsames Verlegen von Kabeln, keine extra Stromversorgung, keine Löcher – einfach anstecken, den Empfänger in der Nähe fixieren – fertig! Die jeweils zugehörige Einbuanleitung




Funk-Reichweite bis 20 m

gibt detaillierte Hinweise zur Installation im jeweiligen Fahrzeugtyp.
Lieferumfang: 1 Handsender, 1 Empfänger, Kabelsatz, ausführliche Einbuanleitung.

Zusatz-Mini-Handsender
43-498-99 € 24,95

Typ	Best.-Nr.
Audi 80 92–94,	
Audi 100 o. DWA 91–94,	
A4 bis 97,	
A6 ohne DWA ab 94	43-499-25
Audi 100 m. DWA 91–94,	
A4 ab 97, A6 m. DWA ab 94,	
A8 Cabrio bis 01, A3,	
Skoda Octavia LX/SLX bis 00,	
Seat Arosa, VW Lupo	43-499-26
Ford Escort ab 91,	
Fiesta 96–02, Ka 98,	
Mondeo 93–97,	
Orion 91–92,	
Scorpio ab 92	43-498-91
Ford Fiesta ab 02,	
Focus ab 98	43-499-27
Merced. Benz W 124/201	43-498-92
Opel Astra F, Corsa B,	
Tigra, Vectra bis 8/96,	
Omega A	43-498-93
VW Golf III, Cabrio,	
Passat Lim. 94–96,	
Passat Variant 94–97,	
Polo 95–01, Vento	43-498-94
VW Golf IV, Bora,	
New Beetle (mit el. FH)	43-498-95
VW Sharan (ohne Blinkeransteuerung),	
Ford Galaxy, Seat Alhambra bis 00	43-498-97
Skoda Fabia,	
Octavia SLX, GLXI bis 00,	
VW Polo 02,	
Passat Lim./Variant 97–00	43-498-96
VW Transporter T4	43-498-98
	€ 69,95

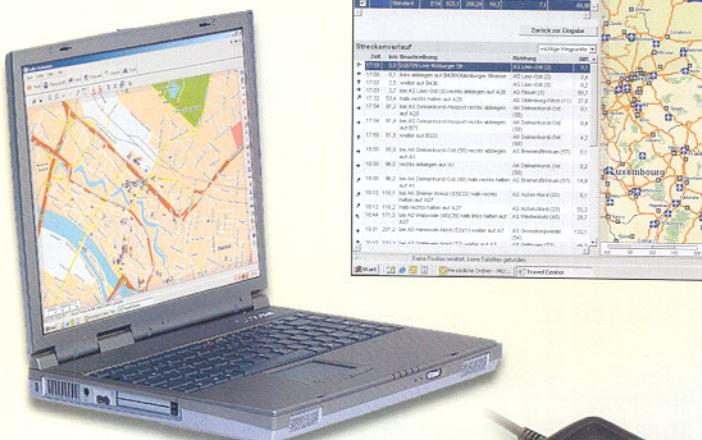

Computer
Test-Sieger

PCgo!
7/2001
SPARTIPP

AUTO
Testbericht 13/2002

Mobile Navigation per Notebook – ganz einfach USB-GPS-Empfänger „NaviLock“ & Routing-Software

Mit der intelligenten Kombination Notebook, GPS-Empfänger und Routing-Software können Sie nun die Funk-

tionen der Routenplanung per PC mit der aktuellen Positionsbestimmung und -anzeige in der Karte verbinden.

Einfach den kleinen USB-GPS-Empfänger mit einer USB-Schnittstelle Ihres Notebooks verbinden (hierüber erfolgt auch die Spannungsversorgung), synchronisieren lassen, und schon ist der Positionsdaten-Empfang per GPS möglich. Die Routing-Software „Marco Polo – Der große Reiseplaner 2003/2004“ besitzt neben ihrer eigentlichen Funktion als komfortabler Routenplaner eine Software-Schnittstelle zu den vom GPS-Empfänger gelieferten Daten und bildet den aktuellen Standort des Fahrzeugs direkt in Echtzeit auf der Karte ab. Die Zoom-Funktion der Software macht eine sehr genaue Ortsbestimmung möglich, so dass Sie Ihr Reiseziel genau anfahren können.

Preishit!

€99,95
43-497-04

€129,-

Features „Marco Polo – Der große Reiseplaner 2003/2004“:

- detaillierte Europa-Gesamtkarte, Deutschland komplett digitalisiert
- Stadtpläne für D, A, CH, Norditalien und das Elsass
- mautfreies Alternativ-Routing
- 250.000 Reise- und Freizeitdaten (Tankstellen, Bahnhöfe, Flughäfen, Kinos, Stadien, Sehenswürdigkeiten usw.)
- GPS-Schnittstelle zur Fahrzeugortung (NMEA)
- Schnittstelle zum Kursbuch der Deutschen Bahn
- Fährverbindungen mit Online-Buchungsanmeldung
- tagesaktuelle Verkehrsinfo-Einbindung via Internet
- Varta-Führer Hotels und Restaurants mit Online-Buchungsmöglichkeit
- Datenexport auf Palm-Pilot-Organizer möglich (Karte/Wegliste)

Elektronischer Marderschutz – verjagen Sie ungebetene „Gäste“ endlich wirkungsvoll!



Dieser elektronische Marderschutz wirkt in der Topversion gleich dreifach – mit für den Marder unangenehmen Tonfolgen, durch Lichtimpulse und abschreckende Hochspannung.

Kfz-Marderscheuche M 2000

Durch eine neue Digital-Schallwandler-Technologie wird ein sehr hoher Schalldruck (ca. 100 dB(A)) für die abgestrahlten, aggressiven Ultraschalltöne erzielt, der zudem auch im 180-Grad-Winkel abgestrahlt wird und so auch seitlich wirkt.

Dazu kommt eine hohe Tonreinheit des frequenzmodulierten (23 kHz, Modulation 6 kHz) Tons, die die Tiere besser als Gefahrenton einordnen als frühere Schall-Abwehrgeräte. Die Tiere werden dadurch in die Flucht geschlagen, jedoch nicht geschädigt. Für Menschen ist der Ton unhörbar. Zusätzlich wirken bei Betrieb aufleuchtende Leuchtdioden für eine optische Abschreckung.

Der Betrieb erfolgt am 12-/24-V-Bordnetz, die Anschaltung ist so möglich, dass das Gerät nur eingeschaltet wird, wenn das Fahrzeug abgestellt ist.

Alternativ kann man das Gerät auch,

über Batterien, Solarzellen oder an einem Netzteil betrieben, auf Dachböden, Garagen, Schuppen usw. betreiben.

Kfz-Marderscheuche M 2000
mit Ultraschallwandler, nach vorn und seitlich abstrahlend
43-581-09 € 29,95

Kfz-Marderscheuche M 5000 – mit Stromstoß und Blinklicht
Noch zwei Schritte weiter geht das Modell M 5000.

Hier kann man die Schallverteilung durch 6 Lautsprechersatelliten im zerklüfteten Motorraum nicht nur nochmals verbessern, diese haben auch blank verzinkte Gehäuse und geben bei Berührung Stromstoße (250...350 V) ab, die das Tier in die Flucht schlagen.

Und zusätzlich verunsichern insgesamt 8 blinkende LEDs auf den Lautsprechern und dem Steuergerät das nachtaktive Tier. Die Stromstoße verjagen das Tier, verletzen oder töten es jedoch nicht, da nach einem Stromstoß die Hochspannung kurz abgeschaltet wird und das Tier in dieser Zeit flüchten kann. Auch die in einem sehr weiten Bereich an- und abschwellenden Töne (18-40 kHz), mit ca. 10 kHz Hub auf- und abschwellenden, tragen zur wirkungsvollen Abschreckung im gesamten Motorraum bei. Auch hier ist die Einschaltung nur bei abgestelltem Auto realisierbar. Kabellänge zu den Lautsprechern: 2 Stränge à 3 Lautsprecher jeweils insgesamt 1,9 m.

Betrieb am 12-V-Bordnetz.

Kfz-Marderscheuche M 5000
43-581-10 € 99,95

WAYFINDER V 7000 – der Multifunktions-Kompass


Kompass

Wettervorhersage

Höhenmesser

Barometer

Innen-/Außenthermometer

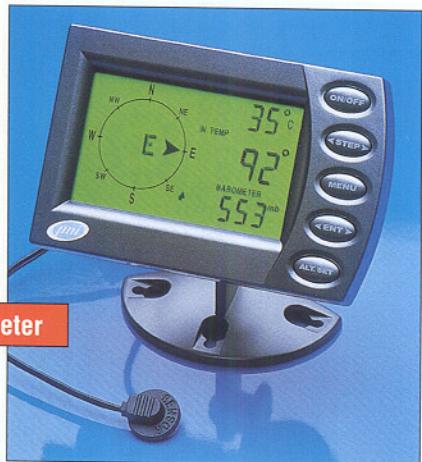

Der ist mehr als nur ein Auto-Kompass. Die patentierte Sensor-Technologie sichert eine exakte Kompass-Funktion auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Der Kompass zeigt sowohl mittels der gewohnten Kompassrose als auch in Windrichtungen und digital (1° Auflösung) an. Daneben ist die Anzeige von Innen- und AußenTemperatur (AußenTemperaturföhler im Lieferumfang), Höhe über NN bis 6000 m, Luftdruck und Wettervorhersage im Klartext auf Tastendruck

möglich. Großes Tageslicht-Display mit automatischer Nachtbeleuchtung, wahlweise Batterie- oder Bordnetzbetrieb (Batterie und Anschlusskabel im Lieferumfang), automatische Ein- und Ausschaltung, Einstellung auf wahren oder magnetischen Norden.

WAYFINDER V 7000
43-493-34 € 99,95

Endlich sieht man das Warndreieck besser –

Warndreieck mit LED-Blinker

Das neue blinkende Warndreieck warnt wesentlich deutlicher, vor allem in der Dunkelheit.

Damit ist Ihre Sicherheit, etwa bei einer Reifenpanne, deutlich erhöht, andere Verkehrsteilnehmer können sich insbesondere an schwer zu übersehenden Stellen (Kurven, Bergkuppen, schlechte Sicht) besser auf die Gefahrenstelle einstellen.


Natürlich bleibt die vorgeschriebene reflektierende „Katzenaugen“-Funktion erhalten. Auch an der Aufstellung ändert sich nichts, deshalb ist das Warndreieck für den Straßenverkehr zugelassen.

Das Gerät ist standfest, wasserfest und mit Einknopf-Einschaltautomatik versehen. Lieferung mit Batteriesatz (4 x 1,5-V-Mignon-Batterie).



Wer hat es nicht schon gesehen, das vom LKW-Fahrer einfach übersehene und umgefahrenen Warndreieck – eigentlich eine Antiquität im modernen Verkehr!

Werkstatt

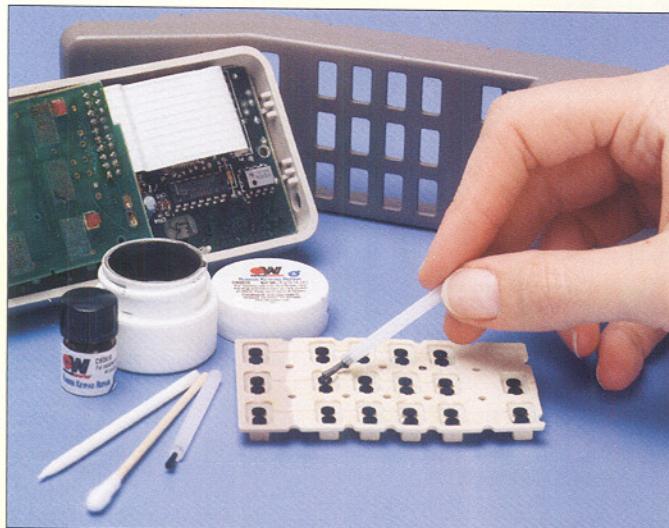

Gummitasten-Reparaturset

Das Reparaturset für die dauerhafte Instandsetzung von Gummitastaturflächen. Die Anwendung stellt die Leitfähigkeit von abgenutzten Graphit-Kontaktflächen wieder her und bildet eine dauerhafte, flexible und verschleißfeste Kontaktfläche.

Die Reparaturen wurden auf 500.000 Tastenanschläge geprüft!

Gummitasten-Reparaturset
Inhalt 3,3 g
für ca. 50 Gummitasten
43-332-72 € 15,95

Universal-Schalschrankschlüssel



nws
GERMANY PRODUKTION

Universal-Schlüssel für das Öffnen gängiger Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Lüftungsanlagen, Absperrventile, Schalttafeln usw. Vierkantschlüssel 6+8 mm, Dreikantschlüssel 9 mm, Doppelbart ø 9 mm, Bit-Adapter und Doppel-Bit-Einsatz (Schlitz 1,0 x 7 mm, Kreuzschlitz PH 2), alles schnell zur Hand durch Befestigungskette.

43-481-07 € 11,95

Spezial-Bit-Satz für Sicherheitsschrauben

FAMEX



Die Bits bestehen aus speziellem Sonderstahl mit Legierungen aus Chrom, Silizium, Mangan, Molybdän und Vanadium.

Mit 1/4"-Sechskant-Bit-Schaft.

Inhalt: 42 Spezial-Bits für Sicherheitsschrauben, 1 Bit-Halter, 1 Drehgriff mit 2-Komponenten-Heft.

Lieferung in praktischer Holzkassette.

- 4 x Innenvierkant S0, S1, S2, S3
- 3 x Klammer C1, C2, C3
- 3 x TORQ 6-8-10
- 4 x TriWing 1-2-3-4
- 4 x Schlitzmutter 4-6-8-10
- 6 x Sechskant mit Kugelkopf 2,5-3-4-5-5,5-6
- 6 x Innensechskant Safety 2,5-3-4-5-5,5-6
- 12 x TORX-Safety T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40

43-545-33 € 49,95

Die Lösung für tief liegende und aufgrund des geringen Schraubkanal-Durchmessers schwer zugängliche Sicherheitsschrauben!

Die Spezial-Bits besitzen einen speziell abgedrehten und damit besonders schlanken Schaft, der auf den Schraubendurchmesser abgestimmt ist. Die Gesamtlänge beträgt 75 mm, so können auch sehr tief liegende Schrauben erreicht werden.



Ultraschall-Reinigungsgerät

Kompaktes Ultraschall-Reinigungsgerät mit Edelstahlbehälter (600 ml Fassungsvermögen) für die einfache, schonende und gründliche Reinigung von Schmuckstücken, Münzen, Werkzeugen und sonstigen Kleinteilen.


Die Schwingfrequenz beträgt 42.000 Hz, die Schwingungserzeugung erfolgt besonders leise. Ein Sichtfenster mit LED-Beleuchtung im Deckel erlaubt die einfache Beobachtung des Innenraums. Ein Zeitschalter schaltet das Gerät nach 3 Minuten automatisch ab, so kann man das

Abschalten nicht vergessen. Die Reinigung erfolgt einfach mit einem Wasser-Geschirrspülmittel-Gemisch, auch spezielle Ultraschall-Reinigungskonzentrate sind einsetzbar. Damit sind dann hartnäckige Verschmutzungen, Verharzungen, Verölungen usw. ebenso sanft und schonend auch von empfindlichen Oberflächen entfernt. Ein Sortiment wasserlöslicher Reinigungskonzentrate finden Sie im ELV Hauptkatalog 2004 auf Seite 483. Der Betrieb erfolgt an 230 V, die Leistungsaufnahme beträgt 35 W.




Die Profi-Kombination – selbstnivellierender Linienlaser und Balken-/Kabelfinder

Damit lokalisieren Sie nicht nur sicher und genau Wand- und Querbalken im Trockenbau, sondern auch verdeckte Metallgegenstände und spannungsführende Leitungen. Zusammen mit dem neuen selbstnivellierenden Linienlaser wird jetzt das genaue Setzen von Löchern für die Auf-

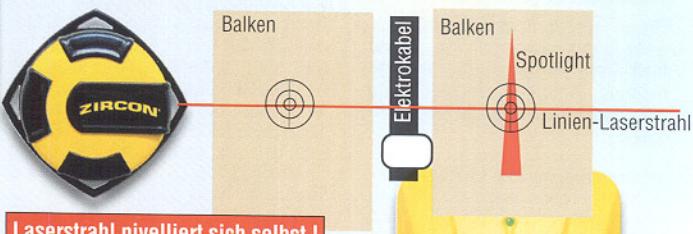hängung z. B. von Küchenschränken besonders einfach: Linienlaser einfach in der richtigen Höhe an der Wand positionieren, mit dem Balkenfinder die Standorte der (tragenden) Balken bzw. unter der Wand liegenden Elektroleitungen lokalisieren, und schon ist das schadefreie Markieren von Löchern bzw.



Laserstrahl nivelliert sich selbst!

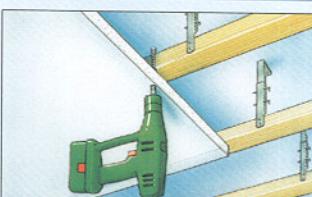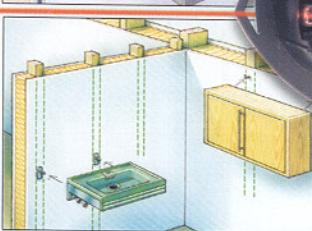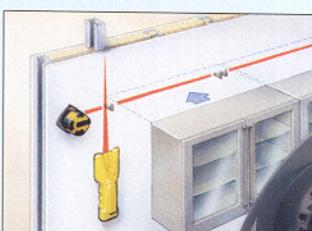

Aussparungen überhaupt kein Problem mehr. Typische Suchtiefen bis 19 mm, im „Deep Scan Mode“ bis 38 mm (abhängig vom Untergrund). Spannungsfinder: ab 90 V/50–60 Hz, Suchtiefen bis 76 mm. Schnelle Echtzeitkalibrierung, einfache Handhabung, Spotlight-Kennzeichnungshilfe. Line-Laser: Laserstrahl in vier Richtungen positionierbar, einfach an die Wand hängen, selbstnivellierend. Batterien im Lieferumfang.

43-581-24 € 99,95

O-Ring-Gehäusedichtungssatz



Damit Ihre Uhr auch nach Reparatur oder Batteriewechsel wirklich dicht bleibt, gehört nach jedem Öffnen ein neuer Dichtring zwischen Uhrgehäuse und Boden.

Im 100-teiligen O-Ring-Set finden Sie für alle gängigen runden Uhren den richtigen Dichtring.

O-Ring-Set, 100-tlg., diverse Größen
43-482-18 € 4,95

Uhrenwerkzeug-Set



8-teiliges Uhrenwerkzeug-Set mit den notwendigen Spezialwerkzeugen für den Armband- und Batteriewchsel.


Lieferung mit praktischer Rolltasche für den kompakten und sicheren Transport.

43-543-33 € 14,90

Inhalt:

- 3 Schraubendreher mit drehbarem Knauf
- Kunststoffpinzette zum Greifen von Knopfzellen
- Federstegbesteck
- Uhrbodenöffner für verschraubte Böden
- Uhrgehäuse-Öffnermesser für gepresste Böden
- Reinigungspinsel

SMD-Spezialist – Tweezer-Lötstation 528

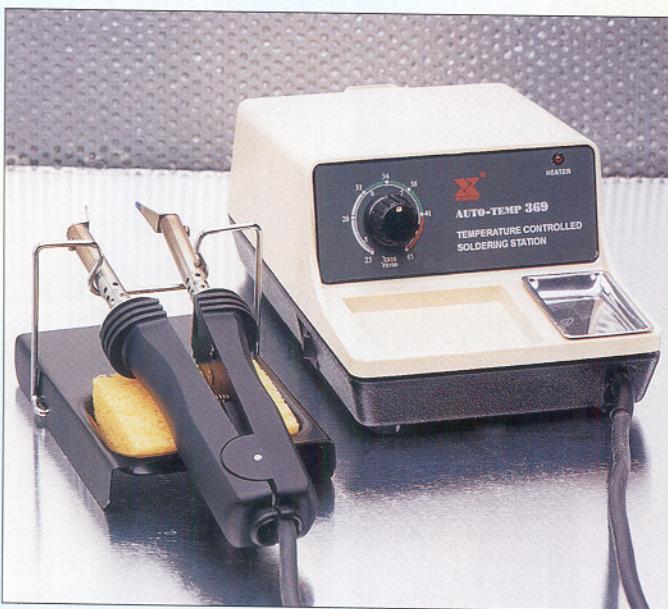


Speziell auf den mitgelieferten Tweezer-Lötkolben abgestimmte Lötstation mit elektronischer Temperaturregelung. Die keramischen Heizelemente des Tweezers werden sehr schnell aufgeheizt, die Temperaturstabilität beträgt $\pm 5^\circ\text{C}$. Dies und die genaue, analoge Temperaturvorauswahl (250 – 450°C) ermöglichen auch ein Arbeiten an temperaturempfindlichen Bauelementen. Dazu kommen eine spezielle Schaltungsauslegung und Erdung der Regelschaltung, der Lötstation und des Lötkolbens. Mit dem Tweezer-Lötkolben mit Federgriff kann man SMD-Bauteile sehr einfach erfassen, aufsetzen und gleichmäßig

fest verlöten. So sind SMD-ICs nach entsprechender Vorbereitung komplett mit einem Arbeitsgang ver- und entlötbar. Der Lötkolben wird mit zwei Standard-Spitzen (2 mm, für SMD-Chips) geliefert und kann mit weiteren speziellen Spitzen leicht umgerüstet werden (siehe Angebot im Hauptkatalog 2004, S. 465). Er findet auf einer speziellen, frei platzierbaren Ablage seinen sicheren Platz. Diese Ablage nimmt auch den Viskoseschwamm zum Reinigen der Lötspitzen auf.

43-544-56 € 89,95

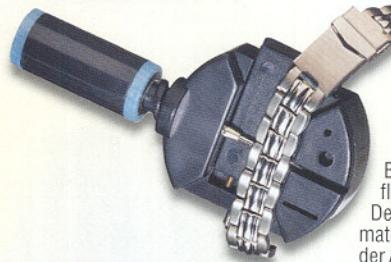Materialschonend Armbänder kürzen – Stiftausdrücker




Das Kürzen von Metallarmbändern ist ohne Spezialwerkzeug nicht ganz einfach und geht auch dann oft kaum ohne

Beschädigungen der Armbandoberflächen ab.

Der Stiftausdrücker ermöglicht das materialschonende, gerade Ausdrücken der Armbandstifte. Robuster Kunststoff mit Stahl-Ausdrückstift.

43-457-82 € 7,50

Profi-Uhrgehäuseöffner

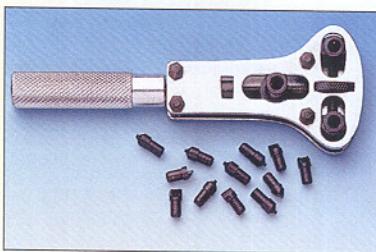

Professioneller Uhrgehäuseöffner, ermöglicht das schonende und sichere Öffnen von Uhrgehäusen.

Die 6 verschiedenen Einsätze, die sich im Lieferumfang des robusten Werk-

zeugs befinden, ermöglichen das Öffnen fast jedes Uhrgehäuses.

Das Werkzeug ist speziell auch für wasserdrückte Uhren geeignet, bei deren Öffnen mit nicht geeigneten Werkzeugen oft die Dichtung beschädigt und damit die Wasserdichtigkeit aufgehoben oder eingeschränkt wird.

43-326-48 € 10,95

Power-Lötstation ERSA RDS 80 mit Mikroprozessor-Regelung



Leistungsfähige Lötstation mit Prozessorsteuerung, Vorwahl von 3 Temperaturen, Stand-by- und Auto-Power-off-Funktion



Die Mikroprozessorsteuerung der RDS 80 ermöglicht die Vorwahl und auf Tastendruck den Direktzugriff auf bis zu 3 vorwählbare LötspitzenTemperaturen. So kann man, zusammen mit der großen Auswahl an passenden ERSADUR-Lötspitzen, die verschiedensten Aufgaben lösen, ohne ständig neue Temperaturen programmieren zu müssen.

Alle Werte (Ist-Wert, 3 Soll-Werte) sind auf einem großen LC-Display ablesbar, dazu wird hier die aktuelle Auslastung der Lötspitze grafisch mit einer Balken-Anzeige dargestellt. Für Lötpausen ist eine Stand-by-Funktion verfügbar, die die LötspitzenTemperatur bei längerer Nichtbenutzung drastisch absenkt.

Wird der Lötkolben über eine vorwählbare Zeit nicht benutzt, schaltet die Auto-Power-off-Funktion die Station ab, damit gehören vergessene, stunden- oder nächtelang angeheizt bleibende Lötkolben der Vergangenheit an – auch

ein Sicherheitsplus. Das kraftvolle Heizelement des mitgelieferten Lötkolbens RT 80 mit hochflexibler Zuleitung garantiert mit bis zu 290 W Anheizleistung ein schnelles Erreichen der Solltemperatur mit großer Leistungsreserve. Der im Design perfekt zur Lötstation passende, temperaturisolierte Lötkolbenhalter mit integriertem Lötstahlhalter kann rechts und links der Lötstation angestellt werden.

Eine Potentialausgleichsbuchse ermöglicht auch das Arbeiten an empfindlichen Bauelementen. Leistung: 80 W • Lötkolbenspannung 24 V AC • Löttemperaturbereich 150 bis 450°C • Lötkolben-Anheizzeit ca. 40 Sek. (280°C). Komplett-Lötstation mit Lötkolben RT 80, ERSADUR-Dauerlötspitze 842 CD, 2,2 mm, meißelförmig, und Ablageständer mit Viskoseschwamm.

43-546-11 € 179,-

Komfort-Wandthermostat TS 101

Preiswerter, netzunabhängig arbeitender Heizungs-/Kühlthermostat mit Einstellung von Komfort- oder Economy-Modus (Nachtabsenkung).



Batterien bitte gleich mitbestellen: 2 Stück Mignon 43-499-12 per Stück

€ 0,65

Die Schalttemperaturen sind frei programmierbar (0,5°C-Schritte, 5–30°C). Eine Frostschutzfunktion sorgt bei Temperaturen unter 7°C dafür, dass diese Mindesttemperatur aufrechterhalten wird.

Weitere Features:


- 20 Tagesschaltprogramme (1 Woche): 10 Programme werkseitig vorprogrammiert, 10 frei durch Anwender programmierbar
- Ein- und Ausschalt-Temperaturabstand zwischen 1 und 2°C wählbar
- Einschaltverzögerung von 5 Min. wählbar

bar, um ständiges Schalten der Heizung bei kurzfristigen Temperaturveränderungen zu vermeiden. • Solltemperatur bis zu 24 Stunden unabhängig von der Programmierung manuell änderbar (Partyfunktion) • kleinsten Schaltabstand 15 Min. • Schaltausgang 24 V AC, 50 Hz, 6 A (NO/NC) • Betrieb mit 2 x Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang)

Abm. (B x H x T): 155 x 30 x 80 mm

43-344-87 € 24,95

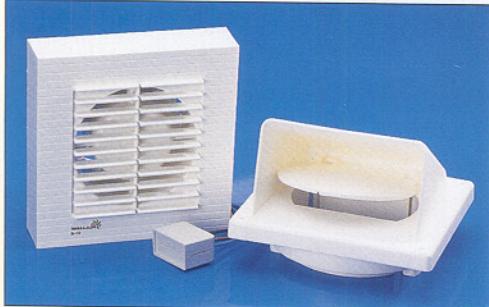Automatik-Belüftung für Küche, Dusche, Bad



Damit haben Sie unangenehme Gerüche, zu viel Luftfeuchtigkeit, Dampf oder andere Dünste schnell draußen – dank automatischer Nachlaufsteuerung!

Das Komplett-Set, bestehend aus Rohrlüfter, Abluftthaube für die Außenseite und Nachlaufrelais für die Raumventilierung kann ganz einfach in alle Stan-

dard-Abluftrohre mit 100 mm Durchmesser eingebaut werden.

Das Nachlaufrelais, ausgelöst durch einen Schalter (z. B. Magnetschalter an der Badtür oder einen Bewegungsmel-

der), schaltet den Lüfter nach einer Verzögerung von 70 Sek. ein und nach 10 Min. wieder ab.

Förderleistung ca. 98 m³/h, Geräusch ca. 41 dB(A), Abm. Lüfter (B x H x T): 150 x 150 x 77 mm, Abluftthaube: 150 x 150 mm. Betrieb an 230 V.

43-580-38 € 39,95

Prima Klima – Ultraschall-Wasserzerstäuber



Zu trockene Luft führt zu einem unangenehmen Raumklima, reizt die Atmungsorgane und führt zu Konzentrationsstörungen und Kopfschmerzen. Der Wasserzerstäuber reichert die Raumluft mit mikrofeinen Wasserpartikeln an, schafft so ein angenehmes Raumklima und reinigt zusätzlich noch die Luft.

Der Zerstäuber mit rundum drehbarer Nebeldüse arbeitet flüssigkeitsarm und kann Räume bis 50 m² mit angenehm klimatisierter Luft versorgen. Eine Wasserfüllung (5 l) ist ausreichend für 20 Std. Betrieb. Die Befeuchtungsleistung ist einstellbar. Der leistungsstarke integrierte Filter nimmt Luftverunreinigungen auf und vermeidet so den sonst oft bei Zerstäubern zu beobachtenden weißen Niederschlag. Das Wiederbefüllen des transparenten, abnehmbaren Tanks ist besonders einfach, ein Trage-



griff macht Transport und Hantieren leicht.

Abm. (B x H x T): 265 x 315 x 180 mm.

Kabellänge 2,1 m.

43-580-46 € 89,95

Rondostat – zeitgesteuerter Heizkörperregler



Bis zu 30 % sparen



Der elektronische Thermostat passt auf nahezu alle gängigen Thermostat-Ventilarmaturen (Adapter liegen bei). Das Gerät bietet eine Tagesschaltuhr mit 4 Schaltzeiten, Wochenschaltuhr mit 28 Schaltzeiten und automatische Sommerzeitschaltung. Eine sog. Fensterfunktion senkt die Temperatur während des Lüftens ab, die Antiblockierfunktion sorgt für regelmäßiges Bewegen des

Ventiltriebs gegen Blockieren oder Kalkablagerung bei längeren Regelpausen, eine Notfunktion ermöglicht das manuelle Verstellen des Ventils, und eine Kindersicherung verhindert das Verstellen durch Unbefugte. Frostschutzfunktion. Betrieb mit 2 Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang).

43-430-15 € 54,50

Sparset (3 Stück) 43-433-38 € 149,-

Bitte gleich mit bestellen:
Alkali-Mangan-Mignonzelle AA
(2 Stück pro Gerät)
43-499-12 Stück € 0,65

RolloAutomat – elektrischer Rollladen-Gurtwickler



Einfache Montage für

Einbauwickler



& Aufputzwickler



Die preiswerte, aber komfortable Lösung für alle, die noch per Hand ihre Rolladen hochziehen. Der RolloAutomat kann ganz einfach Einlasswickler, Aufbau- und Schwenkwickler ersetzen.

Die Montage kann ganz nach Wunsch erfolgen – links oder rechts, im Hoch- oder Querformat. Einlass- und Aufbauwicklerbefestigungspunkte bis 18,5 cm Abstand werden vom Gehäuse des RolloAutomaten überdeckt.

Der Wickler kann alle Gurtwickler mit 21 bis 23 mm Gurtbreite ersetzen, er besitzt eine Wickelkapazität bis 4 m Gurt (bei 1,3 mm Gurtstärke). Die maximale Rolladenfläche kann 5 m² bei Kunststoffläden und 2,5 m² bei Aluminium- oder Holzläden betragen.

Die Montage ist in wenigen Minuten erledigt, lediglich eine Netzsteckdose sollte in Fensternähe installiert sein.

Der RolloAutomat ermöglicht das Herauf- und Herabfahren des Rolladens entweder manuell per Knopfdruck oder automatisch per komfortabler Zeitautomatik.

Die funktioniert ganz einfach: Automatikknopf zur gewünschten Zeit zusammen mit der entsprechenden Richtungstaste drücken – schon ist die Öffnungs-

oder Schließzeit programmiert! Ebenso einfach sind die Endpunkte programmierbar.

Abm. (B x H x T): 39 x 145 x 185 mm, Länge des Netzkabels: 1,5 m.

43-580-45 € 99,95



Automatik-
laufwerk
– keine Batterie
erforderlich!

Automatikuhr „Red Baron“


Schlicht und einfach, aber unverwüstlich, robust und präzise – wie der legende Dreidecker des „Roten Barons“!

Das Automatikuhrwerk zieht sich bei Armbewegungen automatisch auf, es hat eine Gangreserve von 35 Stunden. Das Highlight ist die zusätzliche numerische 24-Std.-Anzeige im klassischen Digitaluhren-Look – eine praktische Ergänzung zum Zeigerwerk.

Die weitere Ausstattung:

Uhrwerk Kal. 2806 mit 21 Steinen · Datumsanzeige · fluoreszierende Zeiger, Markierungen und Zahlen · Mineralglas · satiniertes Edelstahlgehäuse (bis 30 m wasserfest) · rostfreies Edelstahlarmband mit Faltschließe · Ø 40 mm, Höhe 13 mm · Gewicht ca. 69 g.

43-580-53 € 49,95

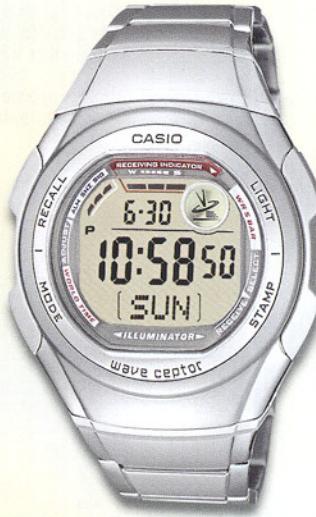

Dual-Funkuhr CASIO

Damit haben Sie überall in Zentral-europa exakten Funkuhrenempfang! Die neue Funkuhr hat gleich zwei Zeitsignalempfänger, einen für DCF-77 (Mainflingen) aus Deutschland und einen für MSF (Rugby) aus England. Damit ist im Umkreis von 1000 km zu einem der beiden Sender stets exakter Zeitzichenempfang möglich, denn die Uhr schaltet automatisch zum besten empfangbaren Sender um.

Die weitere Ausstattung:

12/24-Std.-Zeitanzeige mit Datum und Wochentag · Weltzeituhr für 30 Städte · 1/110-Sek.-Stoppuhr, Messkapazität 24 Std. · 5 Alarne mit abschaltbarem Stundensignal · automatischer Kalender, programmiert bis 2039 · „Illuminator“-Hintergrundbeleuchtung · Edelstahlarmband · wasserfest bis 50 m · Ø 38 mm.

43-580-55 € 89,95

EM 600



Einfach in der Bedienung, übersichtlich in der Anwendung und günstig im Preis.

Über fünf Tasten stehen folgende Messwerte direkt zur Verfügung:

· Energiekosten in €, Neu: Kostenvorhersage pro Woche, Monat, Jahr · Energie in kWh · Aktuelle Wirkleistung in Watt · Netzspannung in Volt · Verbraucher-Gesamtzeit/Einschaltzeit.

Der Betrieb des EM 600 erfolgt am normalen Stromnetz ohne zusätzliche Spannungsquelle (Batterie). Weitere technische Daten siehe Tabelle rechts.

43-303-76 € 29,95

Die drahtlose Energie-Messzentrale

Bequemer geht Strom sparen kaum noch: Einfach einen der bis zu 16 möglichen Funksensoren des EM-2000-Strommesssystems zwischen Steckdose und zu messendem Gerät stecken, und schon haben Sie auf eine Entfernung von bis zu 100 m (Freifeld) die volle Kontrolle über den Energieverbrauch des betreffenden Gerätes zentral an einem Ort.

Leistung:

Aktuelle Leistungsaufnahme des am Funksensor angeschlossenen Verbrauchers im Bereich von 0 W bis 4000 W (Auflösung: 1 W). Wirkleistung, Scheinleistung und Blindleistung.

Kostenprognose:

Je Verbraucher pro Tag, Monat und Jahr. So ist die Größenordnung einer künftigen Stromrechnung abschätzbar, und Sie können Elektrogeräte in optimierter Weise einsetzen.

Energiekosten:

Aufgelaufene Energiekosten des angeschlossenen Verbrauchers. Tarif individuell programmierbar.

Energieverbrauch:

Anzeige der vom Verbraucher insgesamt

aufgenommenen Energie. Messverfahren ähnlich wie Haushalt-Energiezähler.

Min.-/Max.-Anzeige:


Anzeige der im aufgezeichneten Zeitraum aufgetretenen Minimal- und Maximalleistung je Sensor.

Betrieb mit zwei Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang), die Funksensoren werden unmittelbar über die Netzsteckdose versorgt.

EM 2000 inkl. 1 Funkmessstelle
43-397-20 € 49,95

Zusätzliche Funkmessstelle
43-374-99 € 24,95

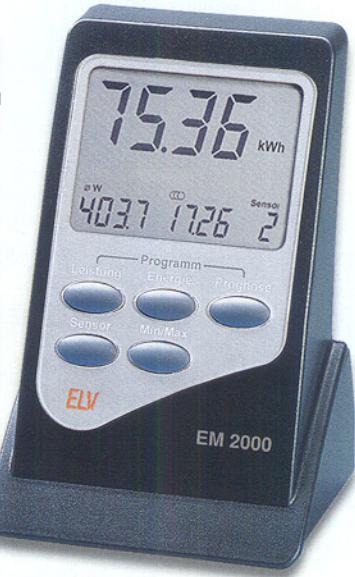Batterien für EM 2000 (2 x Mignon)
43-499-12 per Stck. € 0,65



Technische Daten (typ): EM 600 und EM 2000*

Spannung:	Messbereich	Genauigkeit	Auflösung
Verbraucher-Einschaltzeit:	200-250 V	0,5 % ± 3 Digit	1 V
Gesamtzeit:	0 s - 65.000 h	netzsynchrong	1 s
Wirkleistung:	0 s - 65.000 h	netzsynchrong	1 s
Energieverbrauch:	0 W - 4000 W	1 % ± 3 Digit	0,1 W
Energiekosten:	0 Wh - 99,99 MWh	1 % ± 3 Digit	1 mWh
Kostenvorhersage:	0-9999 €	1 % ± 3 Digit	0,01 €
	0-9999 €	1 % ± 3 Digit	0,01 €

* EM 2000: Abweichend Verbraucher-Einschaltzeit/Gesamtzeit 0-9999 h



UP-Bewegungsmelder



Einfach statt des herkömmlichen Lichtschalters in die vorhandene UP-Dose des bisherigen Schalters montieren, der Bewegungsmelder lässt sich als Ein-/Ausschalter, Wechselschaltung einsetzen. So kann er z. B. bequem einen herkömmlichen Treppen-Lichtschalter ersetzen, den sicher typischsten Einsatzfall für den Bewegungsmelder.

Die Reichweite ist ebenso einstellbar wie die Einschaltzeit. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich das Licht automatisch aus. So kann der Bewegungsmelder z. B. auch da zum Einsatz kommen, wo Personen sich nur kurz aufhalten, das Ausschalten des Lichts aber oft vergessen wird, etwa im Geräteschuppen, einem Abstellraum, in Gängen usw., und trägt so sogar zur Stromeinsparung bei.

Ein ebenfalls integrierter Dämmerungsschalter sorgt dafür, dass das Licht auch tatsächlich nur bei Dunkelheit eingeschaltet wird. Bei Bedarf ist auch Dauerbetrieb wählbar.


Weitere Daten: Erfassungswinkel 195° horizontal · Reichweite ca. 8 m · Einschaltzeit 5 Sek. bis 15 Min · Schaltleistung Glühlampen 40-400 W, NV-Halogen-, Energiespar-, Leuchtstofflampen 40-150 W · Schutzart IP 20

UP-Bewegungsmelder
43-418-43 € 34,95

Kampf dem Schneckenfraß – PlantGuard



Welcher Gartenfreund kennt das nicht – kaum wachsen die ersten zarten Salat- oder Kohlplätzchen, schon machen sich nachts Heerscharen gefräßiger Schnecken darüber her. PlantGuard ist die Lösung – ohne Chemie, tierfreundlich und ungefährlich. Der mit einem Metallband versehene Schneckenzaun wird einfach um die gefährdeten Pflanzen gezogen und mit dem Steuergerät verbunden. Dieses setzt das Metallband leicht unter Strom, der darüber kriechende Schnecken sehr unangenehm ist und sie abschreckt. Die

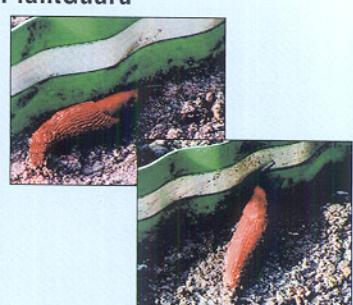

Schnecken werden nicht getötet! Der Zaun ist bis auf 33 m verlängerbar. Das Steuergerät ist batteriebetrieben (2 Monozellen, im Lieferumfang enthalten) und schaltet sich erst in der Dämmerung ein, da die Schnecken am Tag nicht kriechen (spart Batteriekapazität). PlantGuard-Schneckenzaun, 11 m
43-580-42 € 12,95
PlantGuard-Steuergerät
43-580-41 € 29,95

Rauchmelder RM 100

Intelligenter Funk-Rauchmelder von ELV!



Setzen Sie Ihren Rauchmelder doch ein, wie Sie wollen – für die zukünftige Erweiterung stehen Ihnen alle Wege offen! Beginnen Sie etwa mit einem einzelnen Melder im Flur.

Hört man den im Schlafräum zwei Stockwerke höher nicht eindeutig, kommt hier der nächste Melder hin usw.

Denn Sie können den RM 100 VdS bereits mit einer Zweidrahtleitung mit bis zu 40 Geräten dieses Typs verbinden und erreichen so eine Alarmweiterleitung bis zu 400 m.

Und wenn Sie keine Leitungen legen wollen, greifen Sie entweder gleich zu dem Funk-Rauchmelder RM 100 BiDi oder zum zukünftig verfügbaren Funk-Nachrüstmodul. Jeder Funk-Rauchmelder hat damit eine Reichweite bis zu 100 m (Freifeld).

Sie können den RM 100 VdS aber auch mit einem Relaismodul versehen und als Schalteinrichtung für Alarmgeber, Melder für eine Alarmanlage oder Auslöser für ein Telefonwählgerät einsetzen. Vielseitiger geht es derzeit wohl nicht!

Ansichtssache!



Ausgezeichnetes Design:
- klein und flach
- auffällig unauffällig


RM 100 VdS – die Grundlage des Systems

Das Grundmodul ist bereits als hochwertiger Rauchmelder für sich arbeitsfähig und verfügt über zahlreiche innovative Features:

- Rauchmeldetechnik nach VdS-Kriterien (VdS beantragt)
- flaches Design (Ø 120 mm, H: 44 mm)
- hohe Batterielebenszeit von 5 Jahren, Betrieb mit 3 Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang)

Zukunftssicher:
Modulsteckplatz
für Funk- oder
Relaismodul

Erweiterbar:
Zweidraht-
Schnittstelle

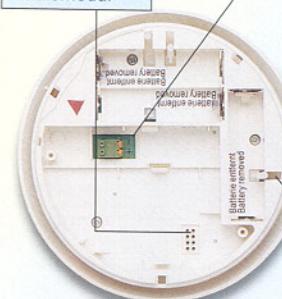

Sicher im Brandfall:
superhelle weiße
LED-Notbeleuchtung

Lautstark:
integrierte Sirene
85 dB(A)/3 m



€ 29,95
43-567-67

Sicher im Betrieb:
Testtaste mit
Kontroll-LED

- Zweidraht-Schnittstelle für die leistung gebundene Vernetzung von bis zu 40 Meldern über bis zu 400 m
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion, integrierte Sirene

Bitte gleich mitbestellen:
Alkaline-Mignon-Batterien, 3 Stück benötigt
43-499-12 per Stück € 0,65

Bediensicher:
Gehäuse nur verschließbar, wenn
alle Batterien eingelegt sind



€ 9,95
43-567-95

Verbindung nach draußen – Relaismodul für RM 100 VdS

Schaltmodul für die Aktivierung von Beleuchtungen, Alarmgebern, Alarmanlagen und Alarmwählern.

Es steht ein Wechsler-Kontakt (Öffner und Schließer) zur Verfügung, der mit bis zu 30 V DC/42 V AC und 1 A (DC)/0,5 A (AC) belastbar ist. VdS-Zulassung in Verbindung mit RM 100 VdS. Anschluss über 3-polige Steckklemme.


Störsicher –
Betrieb im störungssarmen
868-MHz-Band
5 Jahre
Batterielebensdauer

€ 49,90
43-570-97

RM 100 BiDi – entspricht dem RM 100 VdS, aber zusätzlich bereits mit werkseitig installiertem 868-MHz-Funkmodul zur bidirektionalen und störungssicheren Funk-Vernetzung beliebig vieler Rauchmelder (ohne Batterien)
43-570-97 € 49,90

RM 100 System – entspricht dem RM 100 VdS, aber zusätzlich mit einem 868-MHz-Funkmodul ausgestattet zum Betrieb mit dem ELV Hausmeldesystem HMS 100 oder der ELV Funk-Haus-Zentrale FHZ 1000 (ohne Batterien)
43-567-94 € 44,90

Beliebig erweiterbar – das Modell RM 100 BiDi ermöglicht die vollständige Vernetzung beliebig vieler Funk-Rauchmelder.

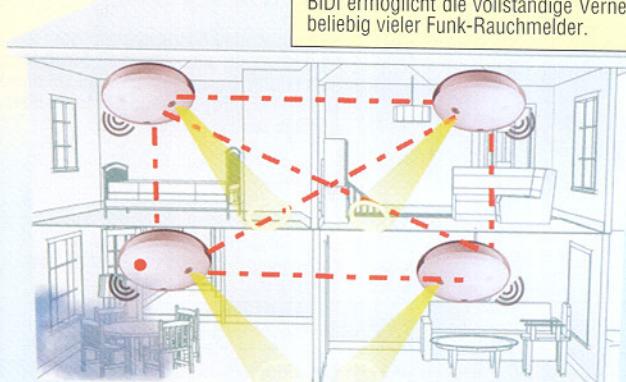

RM 100: Modulares Konzept – zukunftssicher und vielseitig

Aufschrauben –
Modul einsetzen –
zuschrauben – fertig!



Innovatives
Gehäusekonzept
für steckbare Module



Relaismodul für das
Schalten von externen
Geräten oder Einbindung
in eine Alarmanlage

Funkmodul für die spätere
Aufrüstung zum Funk-
Rauchmelder, Anbindung
an HMS 100/FHZ 1000,
aktuelle Informationen
zur Verfügbarkeit finden
Sie im Internet

Einsatzmöglichkeiten des RM 100 VdS mit Relaismodul



Erweiterung mit weiteren RM 100 VdS
über Zweidraht-Schnittstelle


Drahtlose Anbindung
an das FS20-Funk-
Haussteuerungssystem
über 2-/4-Kanal-
Sendemodul
43-525-83

€ 19,95



Telefonwählgerät mit
Sprachausgabe und
3 Alarmlinien für die
komfortable Benach-
richtigung bei Einbruch,
Alarm oder Feuer
43-493-66

€ 111,-

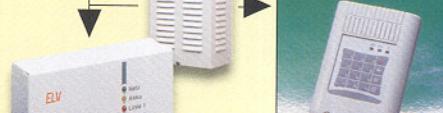

Direktansteuerung einer Alarmanlage, einer Sirene oder
eines Telefonwählgerätes

Bewegungsmelder „Centauri“ mit VdS-Zulassung

Hochwertiger Bewegungsmelder nach VdS-Klasse B mit austauschbaren Erfassungslinsen. So kann der Melder für die verschiedensten Überwachungsfunktionen eingesetzt werden.

Umfangreiche Schutzmaßnahmen und eine hohe Resistenz gegen externe Störgrößen machen den Melder sowohl bei gehobenen Ansprüchen im Privatbereich wie auch im gewerblichen Bereich einsetzbar:

- Störstrahlfestigkeit bei bis zu 50 V/m
- resistent gegen externen Lichteinfall bis 6500 Lux
- Temperaturkompensation von -20 °C bis +60 °C
- geprüfte EGB-Festigkeit (IEC 801-2)
- mehrfach abgeschirmtes Dual-Pyroelement

Dazu kommen ein einstellbarer Impulszähler (1, 2, 3 Impulse), eine fernsteuerbare Gehtest-Funktion und Unterkriegschutz. Betriebsspannung 9–16 V DC/10 mA • NC-Alarmkontakt • Manuelle Reichweitenjustierung • Abm. (B x H x T): 64 x 113 x 45 mm
Lieferung mit Volumetrik-Linse für einen Erfassungsbereich von 15 x 15 m.



Info: Welche Linse wofür?

Volumetrik-Linse: allgemeine Anwendung, Weitwinkelcharakteristik, deckt große Flächen bis zum Boden herab ab


Langstreckenlinse: schmaler Erfassungsbereich, dafür sehr hohe Reichweite, ideal für Gänge und Flure

Vorhanglinse: sehr schmaler Erfassungsbereich mit geringer Reichweite, dafür lückenlose Überwachung einer senkrechten oder waagerechten Fläche (je nach Montage)

Haustierlinse: wie Volumetrik, reicht aber nicht ganz bis zum Boden, so dass Haustiere, z. B. Katzen, keinen Fehleralarm auslösen können

VdS-Nr.: G-102507	€ 25,-
43-484-54	€ 25,-
Alternative Linsen:	
Langstreckenlinse	
Erfassungsbereich 30 x 4 m	
43-484-55	€ 4,-
Vorhanglinse	
Erfassungsbereich 15 x 2 m	
43-484-56	€ 4,-
Haustierlinse	
Erfassungsbereich 14 x 14 m	
43-484-57	€ 5,-

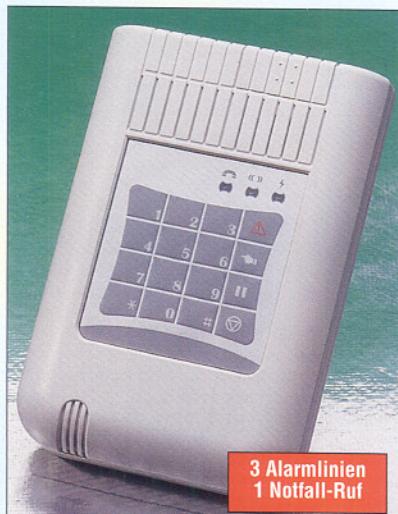Holt automatisch Hilfe – Telefonwählgerät mit 3 Alarmlinien und Notfalltaste



Dieses Telefonwählgerät ruft automatisch Hilfe herbei, wenn es brennt, ein Einbruch geschieht, ein medizinischer Notfall eintritt ...

Es wählt, nach Auslösung z. B. durch eine Alarmanlage oder eine Feuermeldezentrale, bis zu 6 vorprogrammierbare Telefonnummern an. Dies tut es so lange, bis einer der gewünschten Teilnehmer erreicht ist.

Das Gerät kann bis zu 6 Telefonnummern mit je bis zu 32 Stellen speichern. Der digitale Sprachspeicher des Wählgerätes fasst bis zu 4 Mitteilungen mit insgesamt max. 32 Sek. Länge. Die Mitteilungen unterscheiden sich in eine Hauptmeldung (z. B. Name, Adresse) und 3 anschließende Meldungen je nach aktivierter Alarmzone (Feuer, Einbruch, Notfall). Die Notfalltaste ermöglicht den Sofortruf einer Alarmzone, z. B. bei plötz-

licher Gesundheitsstörung oder Überfall, auf nur einen Tastendruck. Für jede Alarmzone ist ein Alarimeingang, z. B. für Alarmanlage, Bewegungsmelder, Rauchmelder ... vorhanden. Alle Daten, Nummern usw. bleiben auch bei Stromausfall gespeichert. Die Spannungsversorgung (12V DC) erfolgt extern z. B. durch ein Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder eine Alarmzentrale.

Telefonwählgerät
43-493-66 ... € 111,-

Gleich mitbestellen:
passendes Steckernetzgerät
NG 300 S
43-223-05 € 4,-

Einsatzbeispiel: Anbindung an die ELV-Alarmanlage FAZ 3000

Hier erfolgt die Ansteuerung durch die Funk-Sirenenansteuerung FAZ 3000 SI. Durch die Funk-Ansteuerung kann das Telefonwählgerät direkt an der Telefon-Anschlussdose platziert werden, während die Alarmzentrale entfernt, z. B. versteckt, angeordnet ist. Die Beschreibung der FAZ 3000 finden Sie auf S. 90 im ELV Hauptkatalog 2004.



Mini-Langstrecken-Lichtschranken




Äußerst kompakte, wasserdichte Infrarot-Lichtschranken für den universellen Einsatz, wahlweise für Aufputz- oder Hinterwandmontage und als Reflexionslichtschranke oder Direktlichtschranke lieferbar.

Durch die extrem geringen Abmessungen ist die Lichtschranke quasi überall montierbar, durch den weiten Betriebsspannungsbereich bereitet auch die Spannungsversorgung keine Probleme. Als Direktlichtschranke konfiguriert, werden Überwachungsentfernen bis 30 m, als Reflexionslichtschranke bis 3 m erreicht. Mit NPN-/PNP-Transistor-

Schaltausgang (NO-Funktion) und Schutzschaltung gegen Kurzschluss und Verpolung der Betriebsspannung. Lieferung mit 200 cm Anschlusskabel.

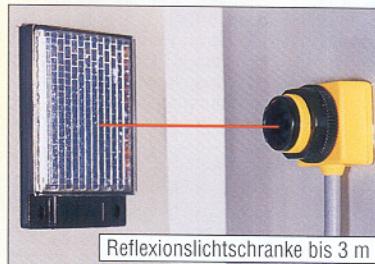Set Direktlichtschranke
43-559-80 € 74,-
Set-Reflexionslichtschranke
43-559-79 € 59,-



Reflexionslichtschranke bis 3 m



Einfache Hinterwandmontage

Technische Daten:

Betriebsspannung:	10–30 V DC
Stromaufnahme Direkt/Reflex.:	20/35 mA
Ausgang (wählbar):	PNP/PNP
Ausgangsstrom:	max. 150 mA
Wiederholzeit Direkt/Reflex.:	1/5 ms
Max. Umgebungsbeleuchtung Kunst-/Sonnenlicht:	<10.000/20.000 lux
Betriebsbedingungen:	-20 bis +60 °C/35–85 % rH
Abm. (B x H x T):	25 x 25 x 25 mm
Abm. Reflexionsfeld:	50 x 50 mm

Alarmanlagen-Signalgeber



Robuster optisch-akustischer Signalgeber im doppelwandigen Aluminiumgehäuse

Das Gehäuse ist vorn und an den Seiten mit Schallaustrittsschlitzlungen versehen. Ein Deckelkontakt sorgt ebenso für Sabotagesicherheit wie die doppelwandige Ausführung (z. B. Schutz gegen Auslösen).

Lieferung wahlweise mit interner Druckkammer-Sirene mit oder ohne Blitzleuchtenaufsatz. Die Sirene arbeitet mit 10,5 bis 13,8 V DC bei einer Stromaufnahme von 300 mA. Lautstärke 110 dB(A). Die

Blitzleuchte (6 Ws) benötigt 350 mA bei 10,5–13,8 V DC, Blitzfrequenz 1–1,6 Hz. Abmessungen: 190 x 120 mm (B x H, Grundfläche), 345 mm Höhe (230 mm Höhe ohne Blitzleuchte).

Alarmanlagen-Signalgeber mit Blitzleuchte
43-237-99 € 69,-

Alarmanlagen-Signalgeber ohne Blitzleuchte
43-442-46 € 49,-

Sicherheitstechnik

Funktioniert auch noch nach dem Gewitterregen –
IP-57-Außenkamera mit IR-Scheinwerfer

IP 57



Preishit!

€149,-

43-557-78

Die wasserfeste, weil wasserdichte Außenkamera kann auch an Orten montiert werden, wo sie völlig ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist. Der integrierte IR-Scheinwerfer sorgt auf einer Strecke von bis zu 10 m selbst in der Nacht noch für auswertbare Bilder. Er schaltet sich je nach Beleuchtungssituation von selbst ein oder aus.

Die Ausstattung:

- S/W-Kamera mit 1/3"-CCD-Chip, 500 x 582 Pixel CCIR, 380 TV-Linien

Mini-Farb-Kameramodul

0,05 Lux!
420 TV-Linien

CCD-Color-Kameramodul mit 1/3"-Sony-Chip und 500 x 582 Bildpunkten für scharfe Bilder mit 420 TV-Linien Auflösung.

Sehr hohe Lichtempfindlichkeit – die Kamera liefert Bilder bis her zu 0,05 Lux (fast völlige Dunkelheit).

Ansonsten weist die kleine Color-Kamera alle gängigen Features von Minikameras auf wie schaltbare Gegenlicht-Steuerung, Flicker-Ausschaltung und Fixfokus-Objektiv f=3,6 mm/F=2,0. Abm. (B x H x T): 32 x 32 x 32 mm. Für 12-V-DC-Betrieb.

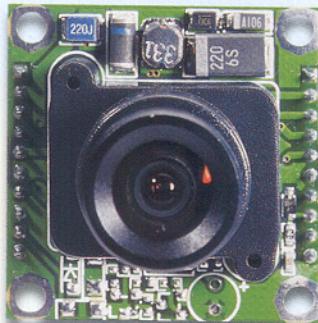


Abb. vergrößert

Mini-Farb-Kameramodul
43-495-72 €99,95

Color-CCD-Minikamera C3172C



Abb. vergrößert

Diese Color-Kamera sticht durch die hohe Lichtempfindlichkeit der Kombination CCD-Chip/Objektiv hervor, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch auswertbare Farbbilder liefert.

Lieferung mit Halter, der das Neigen und Schwenken der Kamera erlaubt. Anschluss über 20 cm Anschlusskabel mit BNC-Stecker und NS-Hohlstecker.

Lieferung ohne Netzteil.

Technische Daten:

- Bildsensor: 1/4"-CCD • Bildpunkte: 512 x 582 • Auflösung: 380 TV-Linien • Rauschabstand: ≥46 dB • Mindestlichtstärke: 0,5 Lux/F1,2 • Videonorm: PAL • Video-Signal: 1,0 Vss/75 Ω • Objektiv: F=1,2, f=3,6 mm, 70° • Betriebsspannung/-strom: 12 VDC/110 mA • Abmessungen (B x H x T): 36 x 36 x 31,5 mm


Minikamera C3172C, Weitwinkel
43-495-71 €99,95
Passendes Netzteil
43-171-03 €11,95

Absolut wasserfest – Farb-Außenkamera mit integriertem LED-/IR-Scheinwerfer

IP 68



Kamera mit LED

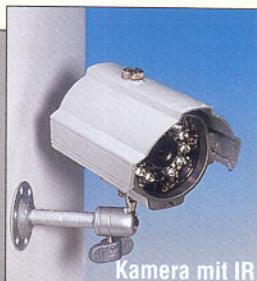

Kamera mit IR

Farbkamera mit IR-Filter AVC 667

Gleiche mechanische Ausführung wie S/W-Kamera, jedoch mit Farb-CCD und IR-Spezialfilter. Damit kann die Kamera auch in der Nacht mit Unterstützung durch den integrierten IR-Scheinwerfer gut auswertbare Bilder liefern. 1/3"-Color-CCD-Chip, 512 x 582 Pixel, 350 TV-Linien, Fixfokus-Objektiv mit 1/0 Lux Lichtempfindlichkeit, F=1,8/f=6 mm. Stromaufnahme ohne/mit IR-Scheinwerfer: 110/260 mA. 43-557-78 €149,-

43-557-78 €149,-



Geschützte Kabeldurchführung

Die nimmt selbst heutige Starkregenfälle nicht krumm – die wasserfeste Außenkamera im robusten Aluminiumgehäuse besitzt die Schutzart IP 68 und könnte damit sogar unter Wasser arbeiten.

Für die gute Ausleuchtung des Beobachtungsfeldes bei schlechter Sicht oder Dunkelheit sorgen je nach Ausführung 12 weiß strahlende Hochleistungs-LEDs (Vorteil: sichtbares Licht, daher gute Farbbilder auch im Dunkeln) oder 12 Infrarot-LEDs (Vorteil: nicht sichtbares IR-Licht, daher im Dunkeln unauffällige Überwachung in guter S/W-Qualität). Deren Reichweite wird durch einen integrierten Reflektorspiegel noch erweitert und beträgt bis zu 15 (!) m. Die Beleuchtung schaltet sich je nach Umgebungshelligkeit automatisch ein und aus. Die kompakte Kamera kann mit der mitgelieferten, verstellbaren Halterung sehr variabel montiert werden.

Die weitere Ausstattung:

- Color-Kamera mit 1/4"-CCD-Chip • 500 x 582 Pixel, 330 TV-Linien

- Fixfokus-Objektiv mit 1 Lux Lichtempfindlichkeit (LED-/IR-Scheinwerfer aus), F=1,2, f=3,6 mm
- automatische Verstärkungsregelung
- Auto-Shutter 1/50 bis 1/100.000 Sek.
- Betrieb mit 12 V DC, Stromaufnahme 150 mA (Scheinwerfer aus), 350 mA (Scheinwerfer ein)
- Schutzart IP 68, Betriebstemperaturbereich: -10 bis +50 °C
- Abm. (B x H x T): 67,2 x 69,7 x 92 mm, Gesamtlänge des Wandhalters: 88,5 mm, Gewicht: 350 g
- 1,5 m Anschlusskabel mit BNC- und NS-Hohlstecker

Lieferung ohne Netzteil.


Color-Kamera SK-2124 mit LED-Scheinwerfer (12 superhelle, weiße LEDs)

€189,-
43-499-01

Color-Kamera SK-2124 mit IR-/LED-Scheinwerfer (12 Infrarot-LEDs)

€189,-
43-499-02

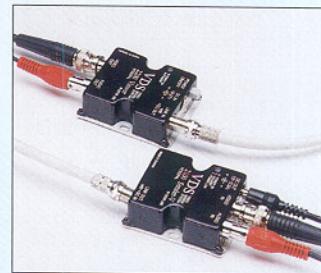Video Modem System – die ganze Überwachung über nur ein Kabel



An vielen gewünschten Einsatzorten einer Überwachungskamera steht keine entsprechende Spannungsversorgung zur Verfügung. Das Video Modem System ermöglicht die komplette Übertragung von Video- und Audio-Signalen sowie der benötigten Betriebsspannung über ein handelsübliches Koaxialkabel über eine Entfernung von bis zu 500 m.


Das Modulator-/Demodulator-System wird einfach an die Kameraausgänge für Audio und Video bzw. die entsprechenden Monitoreingänge angeschlossen. Die Spannungsversorgung der Kamera erfolgt vom Monitorstandort aus über ein im Lieferumfang befindliches Netzteil, dessen Ausgangsspannung an die Leitungslänge des Koaxkabels (nicht im Lieferumfang) anpassbar ist.

Einsetzbar sind alle handelsüblichen Koaxialkabel, die mit F-Steckern konfektionierbar sind, z. B. RG-59 (siehe Video-Audio-Technik, Satellitenempfangszubehör im Hauptkatalog 2004) bis zu einer Kabellänge von 500 m.

Lieferumfang: VDS 2100 Sender, VDS 2200 Viewer, Netzteil, Anschlusskabel für Netzteil.

Video Modem System

43-433-62 €92,50

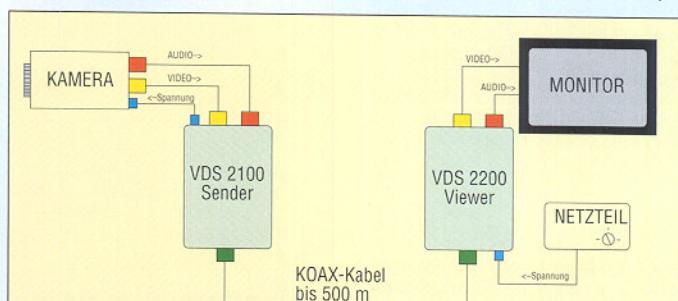


Platzsparend überwachen – universell einsetzen:
TFT-CAMOS-LCD-Monitormodul 5"

€ 219,-
43-581-84

TFT-Monitormodul

Die Komplettlösung für die individuelle Gestaltung. In Kombination mit dem optionalen Einbaurahmen lässt sich der hochwertige CAMOS 5"-TFT-Monitor ideal in Paneele, Wände oder Gehäuse einbauen. Dadurch kann der Monitor sehr einfach und platzsparend montiert werden.

Als Video-Signale sind Composite-Signale (PAL/NTSC, 1 V_{ss}/75 Ω) einspeisbar, zusätzlich verfügt das Modul über einen Audio-Eingang (500 mV_{ss}/1kΩ). Das Audio-Signal wird verstärkt, ist im Pegel über ein extern anschließbares Poti (10 kΩ log, nicht im Lieferumfang) einstellbar und kann an einen externen Lautsprecher (8 Ω/1 W) ausgegeben werden. Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Farbe (nur NTSC) sind einstellbar. Die Bildfläche beträgt 101,8 x 74,4 mm (960 x 234 Pixel). Spannungsversorgung: 12–15 V DC/7,5 VA (12 V), Abm. Monitor (B x H x T): 148 x 90,5 x 26 mm. Gewicht: 360 g. Einsatzbereich: 0 °C bis +50 °C.

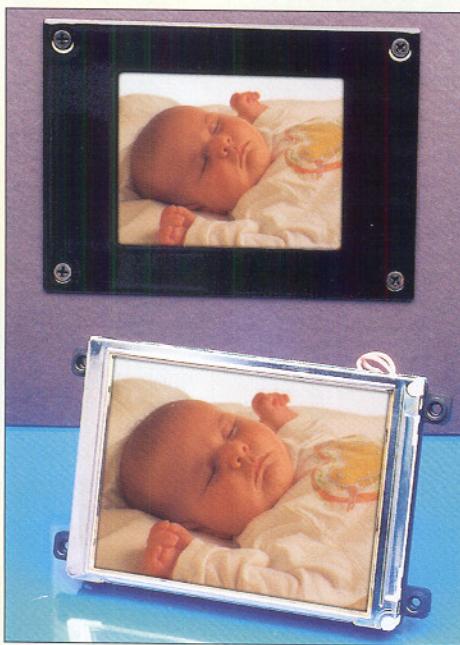

Der Anschluss erfolgt über mitgelieferte Anschlussleitungen mit konfektionierten Steckern.

Einbaurahmen

Schwarzlackierter Metall-Einbaurahmen passend für CAMOS 5"-TFT-Modul. Abm. (B x H): 170 x 120 mm

43-581-85 € 39,-

9"-Video-Überwachungsmonitor



Untergebaut in einem robusten Metallgehäuse ist dieser 9"-SW-Monitor mit einer Video-Auflösung von bis zu 1000 Linien (Rand 800, Mitte 1000). Für den Video-Ein- und -Ausgang steht jeweils eine BNC-Buchse zur Verfügung, wobei die Eingangsimpedanz von 75 Ω für Durchschleifbetrieb auch umschaltbar ist. Stapel- und anreichbar. **Technische Daten:** • Eingangsspegl: 1 V_{ss} • Leistungsaufnahme: max. 25 W • Abm. (B x T x H): 220 x 260 x 237 mm • Gewicht: 5,8 kg

43-422-68 € 139,-

Digitaler Harddisk-Recorder AVC 720 mit Wechselseitplatten-Einschub



€ 499,-

Damit ein Wechselseitplatten-Einschub ausgestattete Recorder kann mit handelsüblichen IDE/ATA-Festplatten ausgestattet werden und erreicht z.B. mit einer 120-GB-Festplatte Aufzeichnungszeiten von bis zu 2025 Std. (bei 1 Bild/Sek.).


Der Wechselseitplatten-Einschub ist einfach entnehmbar und kann z.B. im Panzerschrank oder in der Bank aufbewahrt werden. Ins Gerät eingesetzt, wird der Einschub mit einem integrierten Schloss vor unbefugter Entnahme geschützt.

Die Aufzeichnung ist mit Bildraten zwischen 1 und 50 Halbbildern je Sekunde in vier Qualitäts- bzw. Kompressionsstufen (Wavelet-Kompression) möglich. Ist die Festplatte voll, kann wahlweise

die Aufnahme gestoppt oder automatisch die Neuaufnahme durch Überschreiben der ältesten Aufnahmen gestartet werden.

Verschiedene Suchmodi wie Schnellsuche nach Zeitkriterien, nach Ereignissen (Alarne) oder nach intern abgelegter Alarmliste, schneller Suchlauf vorwärts und rückwärts (2fache bis 32fache Ge-

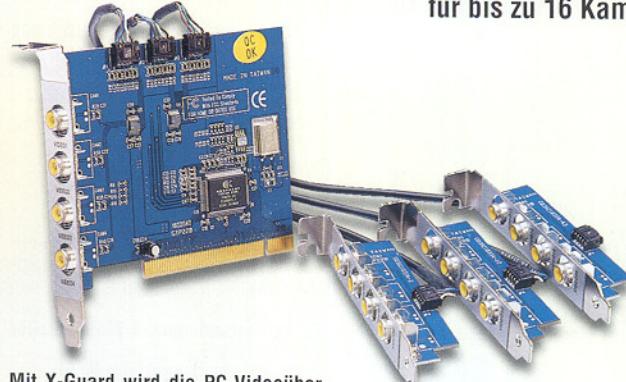Grand X-Guard – PC-Videoüberwachung/-aufzeichnung für bis zu 16 Kameras



Mit X-Guard wird die PC-Videoüberwachung ganz einfach – bis zu 16 Kamerabilder sind auf einem Serverspeicherbar und über entfernte Rechner abrufbar. Dabei erfolgt die Kommunikation je nach Bedarf über TCP/IP/ IPX- oder Modem-Protokolle entweder über Intranet (LAN/WLAN) oder über das Internet bzw. das Telefonnetz.

Durch intelligente Komprimierungsalgorithmen und das Motion-Detection-Verfahren kann das relevante Videomaterial kosten- und platzschonend aufgezeichnet und übertragen werden. Alle Kamerabilder sind gleichzeitig darstell- und übertragbar. Das System ist als Ausführung für 4 oder 16 Kameras verfügbar.

Videoaufzeichnung auf Festplatte

Alle Kamerabilder können gleichzeitig aufgezeichnet werden. Die Kompressionsrate ist je nach gewünschter Bildqualität bis zu 300:1 einstellbar. Ein intelligentes Datenbank-Management ermöglicht die einfache Verwaltung der Video-Files auch aus der Ferne. Bei vollem Speichermedium werden automatisch die ältesten Files gelöscht, so dass das System nicht wegen Speicherplatzmangel stehen bleibt. Je nach Kamera-Anzahl werden zwischen 0,8 und 5 Bilder/Sek. aufgezeichnet.

Platzsparend durch Motion Detection

Das Motion-Detection-System spart enorm Platz auf der Festplatte und vermeidet unnötige Kapazitäten bei der Datenübertragung. Es zeichnet nur auf,

wenn sich etwas in einem definierbaren Sektor bewegt. Die Ansprechsensitivität ist einstellbar.

Fernüberwachung total

Alle Aufzeichnungen können von einem (weltweit) entfernten Rechner abgerufen werden. Dies erfolgt über das einfach zu konfigurierende TCP/IP-Protokoll, der Server benötigt lediglich eine feste IP. Die erreichbare Wiedergabegeschwindigkeit beträgt dabei je nach Übertragungsmedium 1 bis 16 Bilder/Sek. Unterstützt werden analoge und Funk-Telefonnetze, ISDN, ADSL, Kabel-Modems, Wireless LAN (IEEE 802.11b), LAN.

Lieferung als PCI-Steckkarte, bei 16er-System mit 3 Tochter-Slotkarten, für den Anschluss von 4/16 S/W- oder Color-Kameras (NTSC/PAL) über Cinch-/BNC-Buchse. Mit Software für Aufzeichnung/Wiedergabe/Datenbank und Fernbedienung auf CD-ROM.

Systemvoraussetzungen: Prozessor Intel Pentium II ab 500 (800 empfohlen) · MS Windows 98/Me (nur 4-Port-Version), XP/2000 · Soundkarte · Ethernet-Karte oder Modem · 20 GB freier Festplattenplatz · 128 MB RAM · 16-Bit-Videokarte.

Grand X-Guard für 4 Kameras (Cinch)

43-485-04 € 149,-

Grand X-Guard für 16 Kameras (BNC)
43-485-05 € 399,-

Signal der Kamera ausgefallen ist, etwa bei Sabotage. Dazu verfügt das Gerät über einen Alarmausgang.

Neben der Direkt-Aufzeichnung von einer Kamera ist auch die Zusammenarbeit mit den meisten Multiplexern möglich. Nach einem Stromausfall geht das Gerät sofort automatisch wieder in den Aufnahmemodus, wenn die Aufnahme durch den Stromausfall unterbrochen wurde.

Die Bildausgabe ist in hoher Qualität mit bis zu 720 x 576 Bildpunkten möglich.

Anschlüsse:

- 1 Video-Eingang 1 V_{ss}/75 Ω
- 1 Video-Ausgang 1 V_{ss}/75 Ω
- 1 Alarm-Eingang, TTL (5/0 V)
- 1 Alarmausgang, NO

Abm. (B x H x T): 380 x 65 x 270 mm. Lieferung ohne Festplatte.

Digitaler Harddisk-Recorder AVC 720 inkl. 1 Wechselseitplatte
43-541-36 € 449,-

Zusatz-Wechselseitplatte für wechselseitigen Einsatz mehrerer Festplatten
43-548-03 € 19,95

Passende IDE-Festplatten finden Sie im Internet-Angebot.



Video to PC-Monitor

Bilder auf dem schnellsten Weg in den PC – USB-2.0-Video-Grabber

Der Video Grabber bietet eine der wohl einfachsten Möglichkeiten, analoges Videomaterial zu digitalisieren. Einfach den Videorecorder, die Videokamera oder den DVD-Player an den Video Grabber anschließen und über die schnelle USB-2.0-Schnittstelle das Videomaterial in hoher Qualität direkt auf die PC-Festplatte überspielen!

Über die mitgelieferte Software ist die einfache Wiedergabe der Videos über den PC ebenso möglich wie das Abhalten einer Videokonferenz, das Versenden von Video-E-Mails oder die Videoüberwachung über eine angeschlossene Kamera.

Die im Lieferumfang befindliche, hochwertige Videobearbeitungs-Software „Cyberlink Power Director“ erlaubt das professionelle Editieren Ihrer Videoaufnahmen oder auch das Herauslösen von Einzelaufnahmen für Ihr digitales Fotoalbum. Für die Speicherung von Videoaufnahmen auf CD/DVD unterstützt der Video-Grabber via „Power Director“ das Software-MPEG1/2-Encoding mit

variabler Bitrate. So können Sie Ihre privaten Filme, versehen mit Titel, Abspann, Effekten usw., normgerecht als DVD- bzw. VCD-Film auf CD oder DVD brennen und dann am DVD-Player abspielen. Auf diese Weise wird auch Ihr Fernsehgerät zum „Diaprojektor“ für die eigene Diashow.

Die erreichte Wiedergabequalität ist beeindruckend: volle 25 Bilder/Sek. bei einer Auflösung von 720 x 576! Eingänge: 1 x Cinch (Composite) und 1 x S-Video. Die Spannungsversorgung erfolgt über den USB-Port des PC.

Für Windows 98SE/ME/2000/XP. Lieferung mit Betriebsssoftware Grab-Show und Cyberlink Power Director.

- Volle Framerate von 25 Bildern/s
- Einfacher Betrieb am USB-Port
- Video- und S-Video-Eingang
- Unterstützt PAL und NTSC



MP3-CD-Player – Super Bass-Boost ESP 40/10 Anti-Shock

Preishit!
€34,95
43-495-55



Portabler MP3-CD-Player für alle gängigen Audio-CD-Formate, auch CD-R und MP3-CD.

Die abzuspielende Titelreihe jeder CD ist programmierbar, es stehen darüber hinaus die Funktionen „Repeat“ (letzen Titel wiederholen), „Repeat All“ (alle Titel wiederholen), „Intro“ und „Random“ (Zufall) für das Abspielen zur Verfügung. Für die Betriebsarten Audio-CD und MP3-CD ist ein Anti-Shock-Speicher integriert (40 Sek. für MP3; 10 Sek. für CD). Für den An-

schluss von Aktivboxen ist ein Line-Ausgang vorhanden. Abm. (B x H x T): 132 x 30,5 x 158 mm. Gewicht: 370 g (inkl. Batt.).

Lieferung mit Netzteil, Batteriesatz und Stereo-Ohrhörer.

Drahtloses Mikrofon TXS-110 mit Headset-/Krawattenmikrofon

175 MHz



Das Profi-Mikrofonsystem für mobile Universal-Sprachanwendungen, bei denen man die Hände frei haben möchte (Verkaufsveranstaltungen, Messen, Disco, Vorträge, Sportveranstaltungen, Aerobic usw.). An den kleinen Taschensender kann wahlweise das leichte Headset-Mikrofon oder das per Clip ansteckbare Krawattenmikrofon angeschlossen werden. Die Lautstärke ist am Sender einstellbar. Der Empfänger kann über den unsym-

metrischen 6,35-mm-Klinkenauflauf und in weiten Grenzen einstellbaren Ausgangspegel universell an Leistungsverstärker angeschlossen werden.

Lieferumfang: Mikrofon, Empfänger, Empfängernetzteil, Anleitung, 43-441-89

€169,95

€149,95

Bitte gleich mitbestellen:
Passende 9-V-Blockbatterie
43-458-97 per Stck.

€2,85

300-W-Stereo-Leistungsverstärker DA 300 in Class-T-Technologie



Der wesentliche Vorteil eines Digitalverstärkers ist die hohe Effizienz mit bis zu 90 % Wirkungsgrad. Das erforderliche Netzteil muss dadurch erheblich weniger Leistung zur Verfügung stellen und die in der Endstufe benötigten Kühlkörper können aufgrund der geringen Verlustwärmee entsprechend kleiner ausfallen.

Herkömmliche Digital-Verstärker in

Class-D-Technologie (Pulsweiten-Modulation) haben zwar einen guten Wirkungsgrad, jedoch relativ „bescheidene“ Klangeigenschaften, da die Effizienz hier mit einem hohen Klirrfaktor und Verzerrungen erkauft werden muss. Die von Tripath entwickelte Digital-Power-Processing™-Technologie (DPP™) kombiniert nun die hohe Effizienz eines Class-D-Verstärkers (PWM) mit den

Klangeigenschaften eines konventionellen Verstärkers in Class-A/B-Technologie. Komplette Stereo-Verstärker-Module (Shielded Amplifier Moduls) unter der Bezeichnung COMBINANT DIGITAL sorgen für eine relativ einfache Realisierung. Mit Ausnahme der Leistungs-Schalttransistoren sowie weniger passiver Bauteile befinden sich alle Baugruppen innerhalb des Moduls, die auf einer so genannten Spread-Spectrum-Basis mit Abtastfrequenzen zwischen 200 kHz und 1,5 MHz arbeiten.

Der integrierte digitale Signalprozessor (DSP) lernt dabei die Parameter der Endstufen-FETs, um diese dann im exakten Timing steuern zu können. Über

den gesamten Audio-Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz liefern die Verstärkermodule ausgezeichnete technische Daten.

Mit der Tripath-Technologie sind Hochleistungs-Endstufen wie der DA 300 durch den Entfall großvolumiger Kühlkörper und eines sonst ebenso großvolumigen Netzteils besonders kompakt realisierbar. Der komplette Verstärker konnte inklusive Netzteil in einem Standard-ELV-Gehäuse untergebracht werden.

DA 300, Komplettbausatz
inkl. hochwertigem Metallgehäuse

43-383-71 **€299,-** **€198,-**

Technische Daten: DA 300

Ausgangsleistung je Kanal: max. 150 W an 4 Ω (<10 % THD + N)
Dauer-Ausgangsleistung: 120 W an 4 Ω (<1 % THD + N)
je Kanal: 65 W an 8 Ω (<1 % THD + N)
80 W an 4 Ω (<0,1 % THD + N)
47 W an 8 Ω (<0,1 % THD + N)

Wirkungsgrad: 90 % bei 80 W an 8 Ω
88 % bei 150 W an 4 Ω

Klirrfaktor + Rauschen: 0,05 % bei 20 W an 8 Ω

Signal/Rauschabstand: 102 dB bei 150 W an 4 Ω

Kanal-Trennung: 85 dB bei 20 W an 8 Ω

Betriebsspannung: min. ± 26 V, max. ± 50 V

Mute-Eingang: Logik-Pegel

- kurzschlüsse feste Ausgänge
- Über- und Unterspannungsschutz
- 38-Pin-Quad-Gehäuse

Modellsport

Mit Speed über Wasser und Land

Off ROAD, on ROAD – no ROAD!

High-Speed-Luftkissenboot

Funktioniert wie das große Vorbild HOVERCRAFT – hebt sich an und schwebt auf einem echten Luftkissen rasant über Land und Wasser.

Komplett aufgebaut mit RC-Anlage, Akkus, Ladegerät



Länge 420 mm

M 1:18



€ 99,95
43-581-86

Empfinden Sie das einmalige Gefühl des Schwebens über Land und Wasser am authentischen Modell.

Fauchend pumpt der bordeigene Kompressor die Luft unter das Boot, hebt es an, und dann sorgen die beiden kräftigen Propeller für rasanten Vortrieb.

Dieses einmalige Antriebskonzept erlaubt das Schweben über dem Teppich im Zimmer genauso wie über dem (ruhigen) Wasser, über dem Rasen oder dem Weg. Das Modell wird fertig aufgebaut, mit installierter RC-Anlage, geliefert – nur noch den Antriebsakkuladen, und schon kann es losgehen!

Die mitgelieferte 2-Kanal-Fernsteuerung erlaubt das Steuern aller Fahr- und Lenkfunktionen der insgesamt drei Motoren (2 x Antrieb, 1 x Kompressor). Die Lieferung erfolgt komplett fahrfertig mit RC-Anlage 40 MHz, Antriebsakkus, Ladegerät und Senderbatterie.

Über Stock und Stein – Tamiya Quick-Drive-Buggy „Baja King“

Der klassische Modell-Buggy schlechthin – kompromisslose, stabile Technik paart sich mit einer kompletten Ausstattung zu einem der beliebtesten Offroad-Modellfahrzeuge überhaupt.

Back to the Roots – das trifft hier zu. Aus dem Karton krabbelt ein fahrfertig aufgebauter, zweiradgetriebener Buggy in erstklassiger Qualität. Sie brauchen nur noch den mitgelieferten Fahrakku aufzuladen, und schon kann es ins Gelände gehen!

Fahrwerk, Antrieb und Karosserie sind, wie beim Original, kompromisslos auf das Wesentliche reduziert. Der ange-

Komplett mit RC-Anlage, Fahrakku, Ladegerät, Batterie

Preishit!
€ 99,95
43-581-96



nehme Nebeneffekt – alles funktioniert auf Anhieb, ohne langwierige Einstellung, selbst bei robustem Fahrbetrieb kann kaum etwas kaput gehen. Und – die Kombination „leichtes Auto – starker Motor“ garantieren für absoluten Fahrspaß.

Dennoch fehlt es dem Fahrwerk auf dem bewährten Quick-Drive-Chassis an nichts – Einzelradaufhängung und eine robuste Pendelschwingschwingachse hinten sichern gute Bodenhaftung und optimale Traction.

Länge: 370 mm, Maßstab 1:12, geeignet ab 5 Jahre, 2 Geschwindigkeiten schaltbar. Lieferung mit komplett montierter RC-Anlage, lackierter und beklebter Karosserie, 380er-Motor, Fahrakku, Ladegerät und Senderbatterie.

M 1:12 (370 mm)
Quick-Drive-Chassis
2-WD-Heckantrieb

SMART meets ELV – Mini-Racer „ELV Limited Edition“



Der kleine Renner wird einfach kurz auf die Ladestation aufgesetzt, der interne Akku ist in wenigen Sekunden geladen, und dann geht es für bis zu 3 Minuten auf die Piste! Lieferung komplett fahrfertig mit Vollfunktions-Fernsteuerung und zum Laden der Akkus benötigten Batterien – so kann es sofort nach dem Auspacken losgehen (Batterien im Lieferumfang)! Und nach dem Rennen ist der ELV-SMART dann eine Zierde für die Vitrine!

43-582-57 € 19,95

Ein Muss für Sammler!

Gerade mal 5 x 3 cm groß, aber fährt wie ein Großer – wieselflink, mit der mitgelieferten Fernsteuerung gelenkt und im Original-ELV-Outfit.



Offroader Conqueror Force

Der Name sagt es – der immerhin 470 mm lange Geländewagen erobert sich jedes Gelände, bei Schnee, Matsch, im Sand ...

robbe
modellsport



M 1:10

Die einmalige Kombination aus großen Gummi-Ballonreifen auf 6-Speichen-Felgen, kräftigem Elektroantrieb mit 2-stufig am Modell einstellbarem Getriebe und echtem Offroad-Fahrwerk mit Einzelradaufhängung vorn und Pendelachse hinten sorgt überall für kräftigen Vortrieb. Alle Räder werden durch Spiralfederdämpfer geführt.

Das Modell ist nicht nur schnell, sondern lässt sich auch sehr genau lenken, eine Lenkungsfeineinstellung macht dies einfach.

Alle Elektronikkomponenten sind spritzwassergeschützt untergebracht. Ein kleiner Crash macht nichts – Front- und Heckrammschutz sind flexibel. Die olivgrün lackierte Spritzkunststoffkarosserie ist mit einem Überrollbügel versehen, der die funktionierenden Suchscheinwerfer trägt.

Länge 470 mm, Breite 280 mm, Höhe 270 mm, Radstand 240 mm, Gewicht 1800 g.



Lieferung mit installierter RC-Anlage, Sender mit animierter LCD-Anzeige, Fahrakku, Ladegerät und Senderbatterie.

27 MHz

€ 59,95
43-581-87

40 MHz

€ 59,95
43-581-88

Modellflug, wie er noch nie war – Shockflyer

Das Kunstflug-Modell –
für den Einsteiger
wie für den Profi gleichermaßen
geeignet

3 Versionen lieferbar



Inkl. Antriebsset

€ 54,90
43-581-33

EDGE

Für 3-D-Freestyle entwickelt – mit diesem Modell ist alles möglich: von der einfachen Kunstflugfigur bis zu Rollkreisen, Snaprolls, Flachtrudeln, Messerflugloops, Überschläger, Torquen... Das ideale Trainingsgerät für Akro- und 3D-Fliegen. Tolles Einsteigermodell – extrem langsam zu fliegen, Indoor und Outdoor. Fliegt wieselflink um alles herum – selbst für verrückteste Manöver einsetzbar ...

Der Bausatz besteht aus fertigen robusten Formteilen für Rumpf, Fläche, Leitwerke und Fahrwerk sowie Flächenholmen, Streben und Anlenkungsteilen aus GFK/Carbon und Rädern. Dazu kommt das komplette Antriebsset mit einem Getriebemotor, der speziell für die neueste Generation von Lithium-Polymer-Akkus entwickelt wurde, und einer CAD/CAM-konstruierten Luftschaube. Der gesamte Bausatz ist in 2 Stunden flugfertig zusammengebaut, ein passen-


des RC-Set ist ebenso verfügbar wie superleichte Lithium-Polymer-Akkus, die speziell für Kunstflug geeignet sind. Damit sind dann Flugzeiten von bis zu 15 Minuten erreichbar – genug für einen anstrengenden Kunstflug.

Lithium-Polymer-Akku, 340 mAh
43-581-64 € 39,90
Lithium-Polymer-Akku, 720 mAh
43-581-65 € 44,20
Li-Ion/Po/Ladegerät 230 V
43-455-96 € 57,90

Spannweite: 800 mm
Rumpflänge: 750 mm
Fluggewicht: ab 220 g

€ 54,90
43-581-34

EXTREMA 330S

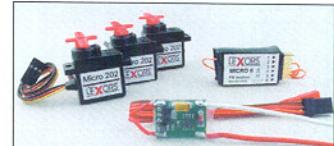

Zubehör-Set 1:
Zum Modell passende Fernsteuerkomponenten, ohne Sender:
3 Mikroservos, 1 Regler, 1 Micro-6-Empfänger
43-581-66 € 99,-

Zubehör-Set 2:
Wie Set 1, nur mit 4-Kanal-FM-Sender (35 MHz) und Quarzpaar
43-581-67 € 149,-

Motorsegler Falc –
für den gelungenen Modellflug-Start

108 cm Spannweite

In 10 Minuten aufgebaut, mit 108 cm Spannweite bereits imposant, mit sehr gutmütigen Flugeigenschaften – der ideale Flieger für den Einstieg! Da kann die Familie dank zweier verfügbarer Fernsteuertypen gleich im Paarflug in das faszinierende Hobby Modellflug einsteigen! Dank der besonderen Antriebstechnik ist das Modell besonders leicht mit einer einfachen RC-Anlage steuerbar.

- Komplettes Starter-Paket – kinderleichter Aufbau in 10 Minuten
- Stabile Hartschaum-Konstruktion – dennoch mit 170 g sehr leicht!
- Mit kompletter 2-Kanal-RC-Anlage inkl. 7,2-V-Flugakku, nur noch 8 Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang) für den Sender erforderlich
- 10-15 Minuten Flugzeit bei vollem Akku – Ladegerät im Lieferumfang

Lieferung mit Fahrwerk, 2 Luftschauben, kompletter 2-Kanal-Fernsteuerung, Flugakku 7,2 V/650 mAh, Ladegerät, 2 Motoren (180er).

Motorsegler Falc, 27 MHz,
Farbe: Schwarz/Rot
43-581-36 € 59,95

Motorsegler Falc, 40 MHz,
Farbe: Weiß/Rot
43-581-37 € 59,95


Bitte gleich mitbestellen:

Alkaline-Mignon-Batterie, für Fernsteuersender 8 Stück benötigt
43-499-12 per Stück € 0,65

Air Burst
Modellraketenflug ohne
Treibsatz – nur mit Luftdruck

Hier können Sie Raketenmodellflug ganz ohne Treibsatz, Zündgerät usw. betreiben – Sie benötigen nur eine handelsübliche Fahrradluftpumpe! Preiswerter geht Modellraketenflug wohl kaum!

Zwischen dem an der Luftpumpe angeschlossenen Druckzylinder und der Rakete wird lediglich ein kleines Kunststoffplättchen (Booster) eingespannt, das nach Erreichen eines bestimmten Drucks im Zylinder bricht. Dann wird die Rakete nur durch den Luftdruck so beschleunigt, dass sie je nach Ausführung des Boosters Flughöhen bis 300 m erreicht. Das Raketenmodell landet weich auf der großen Schaumstoffspitze und benötigt so keinen Fallschirm. Deshalb kann die Rakete auch nicht allzuweit abtreiben während der Landung. Das Raketen-Set enthält eine komplette Startrampe, zwei startfertig montierte, immer wieder verwendbare Raketen sowie 60 Booster für 60 Starts.

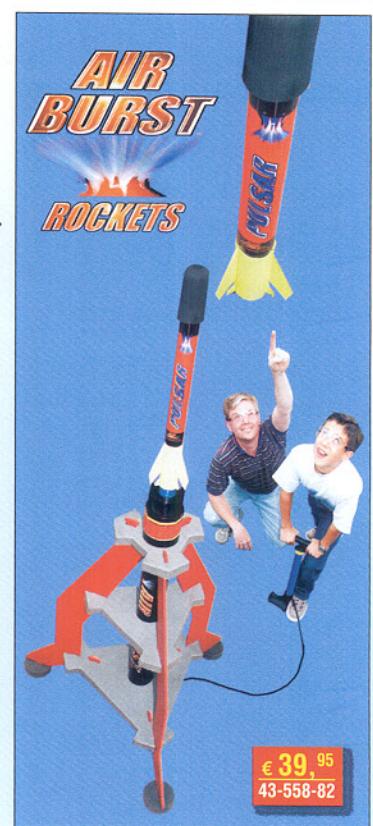

€ 39,95
43-558-82

Ersatz-Booster

60 Stück, zwei verschiedene Ausführungen (Weiß/Rot) für Flughöhen von 90 bis 300 m.
43-558-36 € 3,95

Ersatzraketen

2 Stück, je 25 cm lang, 20 mm Durchmesser. Mit Folienströmern für bessere Sichtbarkeit in großen Höhen.
43-558-81 € 9,95

Dauerhafter Pannenschutz – Reifendicht-Gel

Der Pannenschutz für alle Schlauch- und schlauchlosen Reifen – Fahrräder, Mofas, Mountainbikes, Rollstühle, Schubkarren, Motorroller (Straßenzulassung bis 80 km/h).

Das Reifendicht-Gel schützt, vorab über den Ventilstutzen in den Reifen gefüllt, dauerhaft vor Reifenpannen und dichtet Einstichlöcher bis zu 10 mm sofort wie

eine feste Plombe ab. Und das immer wieder. Das Reifendicht-Gel ist patentiert und wirkt nach dem Einfüllen 7 Jahre lang! Flasche ausreichend für 2 Fahrradreifen.

43-546-89 € 8,95



Vorbeugender Pannenschutz
Über den Ventilstutzen wird das Reifendicht-Gel vorab in den Reifen gefüllt. Jetzt dichtet das Gel sämtliche Einstichlöcher in der Lauffläche eines Reifens ab. Und das immer wieder – bis zu 7 Jahre lang!

Noch sicherer – Fahrradscheinwerfer mit Standlichtfunktion



STELLUNG WARENTEST
Testsieger!
gut (1,9)
Im Test: & Dynamik-Scheinwerfer
test 09/02

Automatik-LED-Standlicht

Lumotec plus

Fahrrad-Halogenscheinwerfer (6 V/2,4 W) mit elektronischem Standlicht (gelbe LED, elektronisch vor Überspannung geschützt) und integriertem Front-Rückstrahler. Der Scheinwerfer ist korrosionssicher, schlagfest sowie extrem flach und bietet eine Lichtstärke bis 17 Lux. Die spezielle Reflektorausbildung verhindert die Eigenblendung des Fahrers. Der Kabelanschluss und der Glühlampenwechsel können werkzeuglos erfolgen. Standlichtfunktion 20 bis 30 Min. über Kondensator, ohne Akku!

43-546-87 € 24,95

Orientierungsfester Allesköninger – Garmin iQue 3600, der PDA mit integriertem GPS-Empfänger, MP3-Player, Voice Recorder

Jetzt wird tragbare Navigation noch handlicher – der iQue 3600 verfügt bereits über einen integrierten GPS-Empfänger! Kein Zusatzkabel, keine zusätzliche Stromversorgung, kein belegter Flash-Steckplatz mehr!

Mit den gewünschten Kartendaten geladen, führt Sie das hochauflösende, natürlich berührungssensitive Farbdisplay, unterstützt durch die Sprachausgabe, sicher zum Ziel.

Daneben bietet der iQue 3600 alle Funktionen eines modernen PDA (Palm OS 5.1) wie Terminplaner, Aufgaben, MP3-Player, Textverarbeitung, Diktiergerät, Kontakt-Datenbank. Letzteres kann mit Positionsdaten ergänzt werden, so dass der PDA die Adresse auch direkt auf der Karte anzeigen, die beste Route dahin berechnen und dorthin führen kann. Auf den bereits integrierten 12-Kanal-GPS-Empfänger weist nur die für beste Ausrichtung ausklappbare GPS-Antenne hin.

Darüber hinaus kann das Gerät kurze

Sprachnotizen und Memos aufnehmen und auf SD-/MMC-Karten gespeicherte MP3-Dateien abspielen.

Letzteres sogar dank multitaskingfähigem Betriebssystem parallel zu anderen Funktionen. Per HotSync-Funktion sind Daten aus dem PDA auf einem PC sicherbar.

Umfangreiches Kartenmaterial

Im Lieferumfang befindet sich ein CD-Satz „City Select Europe“, der routefähige Straßenkarten (Zentraleuropa bis hin zu kleinen Nebenstraßen) für 16 Länder Zentral- und Westeuropas enthält. Dazu natürlich alle wichtigen Ziele wie Tankstellen, Hotels usw.

Darüber hinaus werden Basiskarten für die ganze Welt mitgeliefert. Für Wassersportler ist die Einbindung der Garmin „Blue Chart“-Karten möglich. Das Laden der Karten erfolgt entweder direkt via PC oder per SD-/MMC-Speicherplatte. Auf eine 512-MB-Speicherplatte sind z. B. ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien speicherbar.

Ausstattung

GPS-Genauigkeit 5 bis 20 m, bis auf unter 3 m mit automatischer WAAS/EGNOS-Korrektur • 32 MB interner Speicher, erweiterbar mit SD/MMC • USB-Schnittstelle • hochauflösendes, hinter-

Analog-/Digital-Fahrradcomputer mit Funk-Ansteuerung




und kann auf zwei Radumfänge eingestellt werden. Funktionen: Momentangeschwindigkeit • Durchschnitts- und Maximalgeschwindigkeit • Etappenfahrzeit • Etappenkilometer • Gesamtkilometer • Digitaluhr • Tageskilometerzähler • Temperatur • Stoppuhr. Einfachste Montage. Lieferung mit Halter, Sender, Batterien und Schlüssel für Diebstahlsicherung.

43-497-14 € 34,95




Der ist selbsterklärend – alle Funktionen finden sich rings um das große Analog-Digital-Display als geschützte Folientasten – keine Menüs oder Mehrfachbedienungen mehr! Der waserdichte Computer wird per Funk vom Geber am Rad angesteuert, verfügt über eine abschließbare Diebstahlsicherung

Speichendynamo

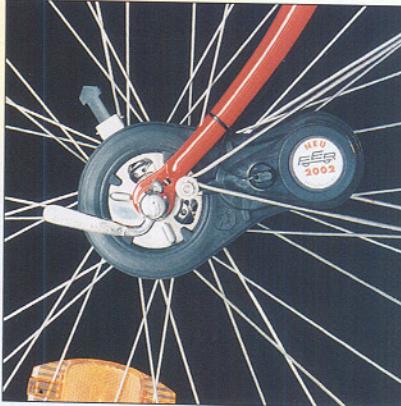

Ihr Vorteil gegenüber dem Einsatz eines herkömmlichen Fahrraddynamos: kein Durchrutschen bei Nässe und Schnee, schon bei geringer Fahrtgeschwindigkeit volle Leistung, kein Reifenverschleiß. Dazu kommen der geräuscharme Lauf, die einfache Selbstmontage, die Wartungsfreiheit durch das schmutzige Gehäuse und die guten Laufeigenschaften durch den Einsatz von Kugellagern.

43-324-65 € 25,95

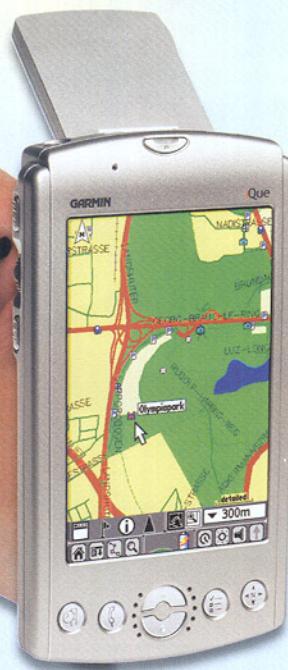

- mit Sprachausgabe
- auch für Biker, Fahrradfahrer
- ideal auch als Stadtführer

leuchtbare Farbdisplay, 320 x 480 Pixel, 65.000 Farben • Zoombereich 1200 km bis 30 m • wieder aufladbarer LiIon-Akku, direkt über Netzteil oder via Dockingstation aufladbar • Abm. (B x H x T): 72 x 127 x 20 mm • Gewicht: ca. 188 g • Metallgehäuse mit Leder-Bildschirmabdeckung

Lieferung mit Dockingstation (mit USB-Port) • SetUp-Software • CD-Kartensatz

• dt. Handbüchern • Universal-Netzteil (100–240 V, Steckeradapter für US, Euro, UK)


Garmin iQue 3600

43-581-47 € 799,-

Mit Karten-CDs für Deutschland, Benelux, Frankreich, Schweiz, Österreich, Italien, Liechtenstein, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Spanien, Portugal, Großbritannien, Irland, Nordirland, Andorra, Tschechien

Herzfrequenzmessung ganz bequem per Fingertip – Multifunktions-Pulsuhr mit Trainingscomputer

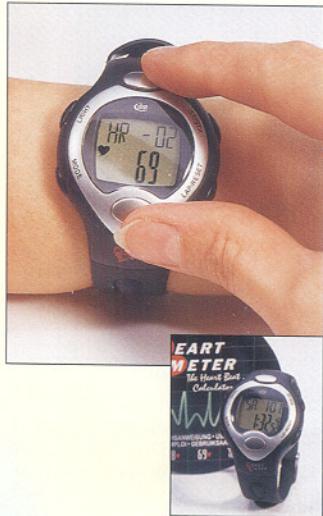Messen Sie Ihre Pulsfrequenz ganz bequem ohne Brustgurt oder andere Elektroden – einfach einen Finger auf den Pulssensor der Pulsuhr legen, und schon wird Ihre Pulsfrequenz neben vielen weiteren Daten angezeigt.



Denn die Pulsuhr mit ihrer großen, zweizeiligen LC-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung verfügt über zahlreiche praktische Funktionen für Training und Alltag:

- **Pulsmessung:** 43–200 Pulse/min, mit 2 Speichern für 20 Messungen mit Zeit und Datum, Min-/Max-Aufruf
- **Uhr mit Kalender** (Monat, Tag, Wochentag), Stundensignal, 24-Stunden-Alarmfunktion, 2 Zeitzonen
- **Schrittgeber (Pacer):** 40–180 akustische Impulse/Minute
- **Stoppuhr** mit 1/100-Sek.-Auflösung, 42 Zwischenzeiten, Zeitzählung bis 9 h:59 min:59,99 s
- **Countdown-Timer:** ab 23 h:59 min mit akustischem Signal bei den letzten 10/5/1 Min. sowie 5–1 Sek. vor Ablauf und nach Zeitablauf

43-496-17 € 49,-

Info: Blutdruckmessung

Standard-Blutdruckwerte
(WHO-Normwert, gesunde Person)


Alter	männlich	weiblich	Systole	Diastole	Systole	Diastole
15–19	122 ± 12	69 ± 10	112 ± 11	66 ± 9		
20–29	125 ± 12	74 ± 10	114 ± 11	69 ± 9		
30–39	128 ± 14	78 ± 11	120 ± 14	73 ± 10		
40–49	133 ± 17	83 ± 12	129 ± 17	79 ± 11		
50–59	140 ± 19	85 ± 12	138 ± 21	82 ± 12		
60–69	145 ± 21	84 ± 11	145 ± 21	82 ± 11		
ab 70	149 ± 21	82 ± 12	152 ± 21	81 ± 13		



Blutdruck messen mit PC-Auswertung – Blutdruckmessgeräte MG/LC400i PC

Gerade Menschen mit Blutdruckstörungen müssen ihren Blutdruck permanent kontrollieren. Warum soll man die mühsame Buchführung und Auswertung nicht dem PC überlassen?

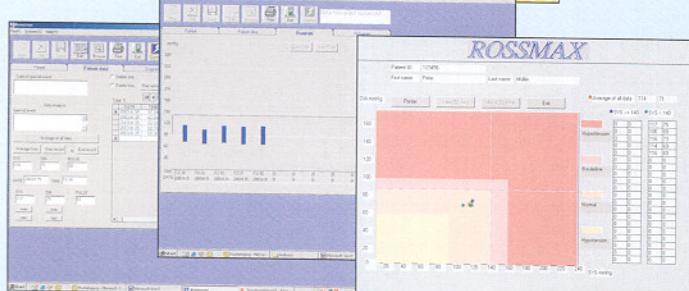Diese beiden automatisch arbeitenden Blutdruck-Messgeräte verfügen über eine PC-Schnittstelle, über die Sie Ihre Daten an einen PC senden können.



Körperfett-Analyse-Waage BF-562

Mit portablen Grafik-Verlaufsdarstellung, inkl. CD-ROM „Ernährungsberatung“



Die BF-562 kann die Grunddaten für bis zu 5 Personen (Alter, Körpergröße, Körpertyp, Geschlecht) speichern und ermittelt aus den gemessenen und gespeicherten Daten den Körperfettanteil. Dabei zeigt die Waage auch den Body-Mass-Index (BMI) an. Das Gerät zeichnet die Verläufe für Gewicht und Körperfettanteil bis zu 5 Jahren auf und zeigt diese auf einem grafischen Display als Balkendiagramm an. Dieses kann z. B. sichtgünstig an der Wand angebracht werden und ist portabel. Sie können also das Display mit allen Daten z. B. zur Kontrolle zum Arzt mitnehmen.

Ein spezieller Athlet-Modus berücksichtigt Intensivsportler (min. 10 Std./Woche bzw. Ruhepuls <60). Lieferung mit CD-ROM „Ernährungsberatung“.

Wiegekapazität: 136 kg, Auflösung: 100 g, Fettanteil-Messgenauigkeit: 0,1%, Batteriebetrieb mit 4 Mignonzelnen (im Lieferumfang).

43-442-21 € 159,-

€ 99,-

43-442-21 € 159,-

€ 99,-

Systole/Diastole

Die beiden Phasen der Herzaktion. Während die Systole die Kontraktion des Herzens darstellt, folgt darauf die Er schlaffung und Erweiterung des Herzens, die diastolische Phase (Tiefstand des Drucks). Während dieser Phase wird das Herz mit Blut gefüllt, bei der systolischen Phase (Hochstand des Drucks) wird das Blut in das arterielle System bzw. den Lungenkreislauf gepumpt.

Blutdruckmessung

Bei der Blutdruckmessung wird der Druck des strömenden Blutes auf die Gefäßwand eines kräftigen Blutgefässes gemessen. Die sicherste Messstelle ist die am Oberarm kurz über der Ellenbeuge (Arteria brachialis). Aber auch im Bereich der Arterie im Handgelenk ist eine effektive Messung möglich. Aus dem systolischen Wert und dem diastolischen Wert bzw. dem Verhältnis beider Werte zueinander, unter Einbeziehung von Geschlecht und Alter, erkennt man den Zustand des Kreislaufs.

Das PC-Link-Set sorgt nicht nur für die Verbindung, hier ist auch eine umfangreiche Auswertesoftware enthalten, die Ihnen und Ihrem behandelnden Arzt alle relevanten Daten liefert. Die Messgeräte selbst verfügen über einen großen Datenspeicher sowie über eine übersichtliche LC-Anzeige für Puls, Diastole und Systole.

Oberarm-Blutdruckmessgerät MG400i PC

Das MG400i PC arbeitet als bequem anlegbares Oberarmgerät, wie es viele Menschen als angenehmer empfinden. Es benötigt nur eine besonders kurze Messzeit, da es die Messung bereits beim (automatischen) Füllen der Manschette beginnt. Die Messung ist mit einem einzigen Tastendruck zu starten – hier hat man also keine Bedienprobleme. Das große Display zeigt gleichzeitig den Puls sowie den diastolischen und systolischen Wert an.

Das Gerät verfügt über einen großen Speicher für 2 Personen mit je 50 Datensätzen. Diese bestehen jeweils aus Puls, systolischem und diastolischem Wert, Zeit und Datum. Die gemessenen Werte können jederzeit über die serielle Schnittstelle an einen PC weitergegeben werden.

43-547-75 € 76,-

Handgelenk-Blutdruckmessgerät

LC400i PC

Besonders einfach anlegbares Handgelenk-Messgerät mit universeller Handgelenkmanschette. Das automatisch arbeitende Gerät pumpt besonders

schnell auf (Smart-Sense-Technologie) und zeigt neben den aktuellen Messwerten auf Knopfdruck auch den Durchschnittswert der letzten 3 Messungen an. Auch dieses Gerät verfügt über einen Messwertspeicher für 2 Personen mit jeweils 50 Datensätzen sowie eine serielle PC-Schnittstelle.

43-547-76 € 49,-

PC-Link-Set

Das Komplett-Set für die Datenübertragung zum PC und die Datenauswertung am Bildschirm mit:

- PC-Link-Adapterbox mit RS-232-Anschluss für die Verbindung zwischen PC und Blutdruckmessgerät
- Software „Rossmax BP Manager 1.0“ für komfortable Dokumentation und Auswertung der Daten für MS Windows ab Version 95.

Der Betrieb der Adapterbox erfolgt mit 4 Microzellen AAA (nicht im Lieferumfang), ein Anschlusskabel für den Blutdruckmesser wird mitgeliefert.

43-551-58 € 49,-

Bitte gleich mitbestellen:
Alkaline-Micro-Batterie (4 Stück benötigt)

43-499-11 per Stück € 0,-

43-499-11 per Stück € 0,-

Funktionen der Software:

- Speicherung der persönlichen Daten
- Mittelwertberechnung der Blutdruckmessungen
- grafische Dokumentation (Balkendiagramm, Prozent und Punktverteilung)
- für beliebig viele Personen einsetzbar (Datenbank-Funktion)
- Patienten-Stammdatenverwaltung
- Interpretation der Messwerte

Platinenbearbeitung

ELV-Platinenvorlagen –
per Internet-Download

www.elv.de




Laden Sie sich unsere Platinenvorlagen (auch doppelseitige) bequem per Internet herunter! Wir halten alle aktuellen Platinenvorlagen als PDF-File auf unseren Internet-Seiten für Sie bereit.

Damit stehen i. d. R. alle, auch die übergrößen und doppelseitigen Platinenvorlagen der aktuellen Ausgaben des „ELV-journal“ zur Verfügung. Sie können gegenüber der herkömmlichen Folie beliebig oft eingesetzt, auf dem von Ihnen gewünschten Medium ausgedruckt und bequem jahrelang im Computer archiviert werden.

Die Daten liegen im gebräuchlichen PDF-Format vor, sind also mit jedem „Acrobat Reader“ ab Version 3.0 zu öffnen und auszudrucken. Beste Ergebnisse erreichen Sie beim Ausdruck auf den von uns angebotenen Laser- und Inkjet-Folien. Hiermit sind besonders hohe Maßhaltigkeit und Kantenschärfe erreichbar.

Frontplatten selbst bedrucken ...

... JetCal-Folien für Frontplatten

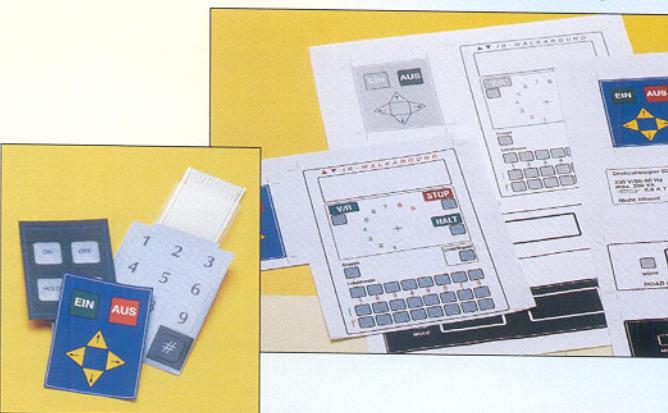

Selbst gebaute Geräte sind heute auch professionell einzukleiden – mit einer großen Auswahl an industriell gefertigten Gehäusen.

Damit das Outfit perfekt wird, gehört eine ebenso professionelle Frontplattenbeschriftung dazu. Dank moderner Computertechnik und hochwertiger Materialien gelingt dies auch „home-made“ mit Frontplattenfolien, die mit gängigen Tintenstrahldruckern in Profi-Qualität bedruckbar sind.

JetCal-Folien sind eine Kombination aus einer speziell mit Tintenstrahldruckern bedruckbaren Inkjet-Druckfolie und einer doppelseitig klebenden weißen oder silberfarbigen Klebefolie. Die transparente Frontplatte wird spiegelbildlich bedruckt und rückwärtig auf die Klebefolie aufgeklebt. Die fertige Kombination ist dann bequem auf die bearbeitete Frontplatte aufzukleben.

Für die absolut plane Lage der Frontplattenfolie ohne Luftblasen sorgt ein optional lieferbares Rakel, mit dem die fertige Folienkombination glatt gestrichen und von eventuellen Luftblasen befreit wird.

Einstiegerpaket mit Anleitung und je 1 Druckfolie und 1 Basisfolie, DIN A4:

Für HP-Drucker, Basisfolie Silber, 43-413-73 € 7,65

Für HP-Drucker, Basisfolie Weiß, 43-413-74 € 7,70


Für Epson- und Canon-Drucker, Basisfolie Silber, 43-413-75 € 7,70

Für Epson- und Canon-Drucker, Basisfolie Weiß, 43-413-76 € 7,65

Rakel als Laminierhilfe 43-413-77 € 1,55

Schaltungsservice – jetzt auch im Internet!
Rund 300.000 Original-Hersteller-Unterlagen

www.elv.de

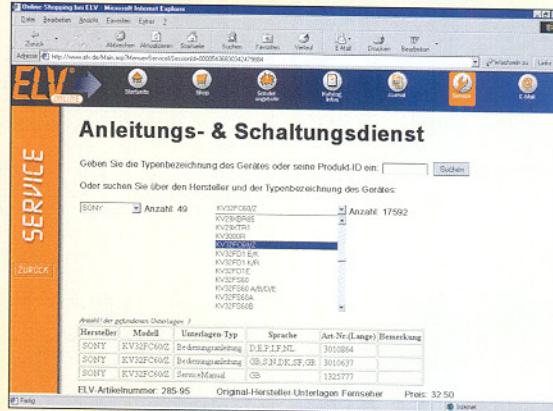

Original-Hersteller-Unterlagen (Schaltbild und Bedienungsanleitung) von fast allen in Europa erhältlichen Geräten der Unterhaltungselektronik können Sie jetzt bei ELV auch besonders bequem per Internet-Bestellung beziehen.

Hier können Sie Ihre benötigten Schaltungsunterlagen direkt auswählen und bestellen. Sie benötigen lediglich die Hersteller- und exakte Typenbezeichnung des betreffenden Gerätes. Die Preise gelten je 1 Satz Unterlagen (Bedienungsanleitung oder Schaltbild). Weitere Informationen im Internet.

Noch keinen Internet-Anschluss?


Kein Problem – natürlich können Sie auch weiterhin o. g. Schaltungsunterlagen über unsere Schaltungsdienst-Hotline

0491/6008-413

beziehen.

Hi-Fi (inkl. Mini-Anlagen und Audio mit CD)	€ 12,95
Audio (übrige)	€ 8,95
Fernseher	€ 16,95
Videorecorder	€ 25,95
Faxgeräte	€ 12,95
Camcorder	€ 26,95
Sat-Receiver	€ 13,95
PC-Monitore	€ 13,95
Handy-Bedienungsanleitung	€ 11,95

Laser-Layoutfolie

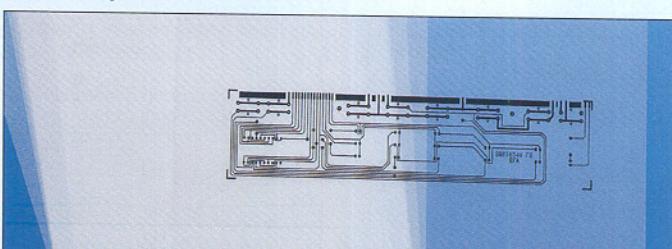

Druck- und Layoutfolien direkt selbst aus dem PC herzustellen, ist dank leistungsfähiger, moderner Laserdrucker mit bis zu 1200 dpi Druckauflösung kein Problem mehr.

So kann man ohne lästige und langwierige Filmentwicklung schnell und qualitativ hochwertig Layouts, Beschriftungen, Grafiken oder Druckvorlagen ausdrucken.

Die Spezial-Layoutfolie ist auf diese Ausgabeart abgestimmt und ermöglicht professionelle Ergebnisse.

Die matte Folie (0,1 mm Stärke) ist UV-Licht-durchlässig (kein Nass-Auftragen


nötig) und ermöglicht einen sehr gleichmäßigen Tonerauftrag, was beim späteren Belichten des fotobeschichteten Platinenmaterials Unterstrahlen, ausgerissene Kanten, unterbrochene feine Leiterbahnen usw. verhindert.

Die Folie ist temperaturstabil und verzugsfrei. Besonders die letzte Eigenschaft steht für hohe Maßhaltigkeit des Ausdrucks.

DIN A4, 10 Stück	€ 6,50
DIN A4, 100 Stück	€ 45,50

Designprogramme rund um Leiter- und Frontplatten

Sie zeichnen noch von Hand? Im Software-Angebotsteil des Hauptkataloges finden Sie leistungsfähige und einfach zu bedienende Design- und Laborprogramme zum Entwurf von Lochrasterschaltungen („Lochmaster“), Leiterplatten („Sprint Layout“) und Frontplatten („Frontplatten-Designer“). Dazu kommen zahlreiche Laborsoftware-Programme zur Schaltungssimulation sowie ein Schaltplaneditor („Splan“). Setzen Sie Ihrem PC ein, um professionelle Layouts sowie ansehnliche Frontplatten zu erstellen.

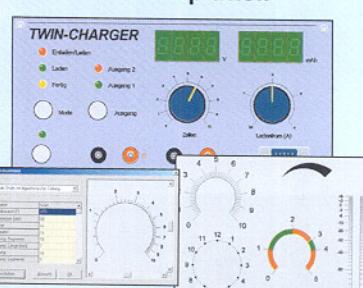

Bestellen ganz bequem

Bestellen ohne Risiko

Rücksendegarantie: Wenn ein Artikel einmal nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie ihn innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Gebrauchsspuren in der Originalverpackung zurücksenden. Benutzen Sie hierfür den vorbereiteten Rücksendeschein auf der Rückseite Ihres Lieferscheines und den beiliegenden Retourenaufkleber. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Widerrufsrecht und welche Waren und Leistungen davon ausgeschlossen sind. **Die Gutschrift erfolgt ganz nach Ihrem Wunsch:** Geld zurück oder Verrechnung mit Neukauf (bei Retouren gewerblicher Kunden: Angabe der Steuer-Nr. nicht vergessen!). **Folgende Waren und Leistungen sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen:** • Bücher & Zeitschriften • Bild-, Ton- und Datenträger, Zaubertricks, Software, soweit deren Versiegelung geöffnet wurde • Artikel, die aufgrund Ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, wie z. B. Platinen & Einzelteile, Batterien, Akkus, Kabel, Leuchtmittel, Halbleiter, Hygieneartikel, Bausätze & Teile, deren Originalverpackung geöffnet wurde oder die bereits ein-/aufgebaut wurden • Artikel, die Gebrauchsspuren aufweisen und/oder deren Verpackung beschädigt wurde, z. B. geöffnete Blisterverpackungen • Kundenspezifische Bestellungen, Sonderbestellungen • Vertragsverhältnisse aus Versteigerungen (ELV-Countdown-Auktion) • Wert-Gutscheine

Bankeinzug

Das erste Mal schicken Sie Ihre Bestellung bitte schriftlich an uns und nennen uns Ihre Bankverbindung und Kontonummer. Der Rechnungsbetrag wird dann automatisch bei Auslieferung von Ihrem Konto abgebucht. Selbstverständlich können Sie diese Einzung ermächtigung jederzeit widerrufen und von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen.

Vorauskasse

Bitte senden Sie uns erst Ihren Auftrag und warten Sie auf die Rechnung, bevor Sie den Betrag überweisen. Vergessen Sie nicht die Rechnungs-Nr. auf dem Überweisungsträger anzugeben.

Auskünfte zu Zahlungsverhalten

Ggf. beziehen wir Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten von der InfoScore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, sowie Bonitätsinformationen von der INFORMA Unternehmensberatung GmbH, Freiburger Str. 7, 75179 Pforzheim. Wir behalten uns vor auf Grund dieser Informationen ggf. eine andere als von Ihnen gewählte Zahlungsart vorzuschlagen. Alle Daten werden konform dem Datenschutzgesetz vertraulich behandelt.

Zahlen ganz bequem

Die Katalogpreise sind Endpreise in € inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (wird auf der Rechnung gesondert ausgewiesen). Aufgrund der für den Büchermarkt geltenden Preisbindung müssen wir Preisänderungen hierfür unverzüglich weitergeben. Unsere Angebote sind freibleibend. Abbildungen, Abmessungen und Gewichtsangaben in unseren Angeboten sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer sowie technische und preisliche Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe des „ELVjournal“ bzw. des ELV-Kataloges verlieren alle früheren Angebote ihre Gültigkeit. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von ELV. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der Rückseite einer jeden Rechnung oder im Internet abgedruckt sind.

Wiederverkäufern senden wir gerne unsere Händlerkonditionen: Tel: 0491/6008-415

Bei Bestellung **bis 14.00 Uhr** erfolgt Versand i. d. R. am selben Tag
► ohne Aufpreis ◀
Lieferverfügbarkeit vorausgesetzt

Liefern schnell und sicher

Ist ein bestellter Artikel nicht sofort lieferbar, informieren wir Sie über den voraussichtlichen Liefertermin.

Nachlieferungen erfolgen versandkostenfrei.

Für Aufträge ab € 150,- übernehmen wir alle Verpackungs- und Versandkosten bis zum Bestimmungsort. Sie tragen nur die evtl. anfallenden geringen Zustell- und Nachnahmegebühren. Lediglich bei Sonderwünschen (Luftpost, Bahnexpress, Spedition) berechnen wir die anfallenden Mehrkosten. Für Aufträge unter € 150,- berechnen wir eine Versandkostenpauschale von € 3,95. Wir übernehmen das gesamte Risiko für Beschädigungen oder Verlust Ihrer Ware auf dem Transportweg. Für diese Leistung berechnen wir jeweils nur 0,85 % des Bestellwertes.

ELV-Elektronik weltweit

Kunden außerhalb Deutschlands beliefern wir ebenfalls direkt (Sonderregelung Schweiz und Österreich s. unten). Hierbei kommen die deutschen Katalogpreise zum Ansatz, in denen die jeweils geltende deutsche Mehrwertsteuer bereits enthalten ist. Für Firmenkunden aus der EU mit UST-ID-Nr. und für Kunden aus allen anderen Ländern ziehen wir die deutsche Mehrwertsteuer automatisch ab.

Sie zahlen per Vorauskasse. Wir berechnen die tatsächlichen Transport- und Versicherungskosten und wählen eine kostengünstige Versandart für Sie. Bitte beachten Sie, dass wg. jeweils geltender Bestimmungen und Normen ggf. nur ein Teilprogramm lieferbar ist und dass eine Auslieferung bereits am Bestelltag aufgrund vorgeschriebener Formalitäten nicht garantiert werden kann.

Österreich
 ELV Elektronik AG
 Postfach 15
 5021 Salzburg
 Tel.: 0662-624084
 Fax: 0662-624157

Schweiz
 ELV Elektronik AG
 Postfach 1000
 4452 Itingen
 Tel.: 061-9711344
 Fax: 061-9711341

Rund um die Uhr per Fax:
0491/7016



Telefonische Bestellannahme



MO - FR: 8.00 - 20.00
0491 / 600 888

So geht's ganz schnell:

Bitte nennen Sie uns ► Kundennummer
 ► Zahlungswunsch ► Bestellnummern

Dankeschön!

Wir reservieren Ihnen gerne die gewünschten Artikel, informieren Sie gleich, ob die Ware sofort lieferbar ist und beraten Sie in allgemeinen Fragen zu Angebot und Lieferung. Für weitergehende technische Auskünfte nutzen Sie bitte die qualifizierte Fachberatung unseres technischen Kundendienstes. Ein Fax oder Brief genügt.

Kundenservice

Für Auskünfte zu Rücksendungen oder Reklamationen wählen Sie bitte direkt:
 (Bitte haben Sie Verständnis, dass technische Fragen an dieser Stelle nicht beantwortet werden können.)



Tel.: 0491/6008-455
Fax: 0491/6008-459

Kontostand

Fragen hierzu richten Sie bitte direkt an:



Tel.: 0491/6008-333
Fax: 0491/6008-316

ELV Elektronik AG

Willkommen bei www.elv.de

ELV im Internet

Shopping nach Lust und Laune. Wo immer Sie wollen, wann immer Sie wollen, so lange Sie wollen.

Ihr virtuelles 24-h-Kaufhaus mit dem vielseitigen ELV-Produktangebot und den bekannten Serviceleistungen.

Service und Information

Technische Anfragen

Für spezielle technische Fragen nutzen Sie bitte unseren Technischen Kundendienst, der Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte erteilt. **Damit's schneller geht:** Bitte nennen Sie uns ggf. Bestellnummer, Artikelbezeichnung und Katalogseiten. Danke!

Service-Hotline: 0491/6008-245
Rückruf-Service: 0491/6008-246
E-Mail: technik@elv.de



per Fax:
 0491/
 6008-457

per Post:
 ELV
 TKD
 26787 Leer

Reparatur-Service

Für ELV-Markenprodukte, aber auch für Geräte, die Sie aus ELV-Bausätzen selbst herstellen, bieten wir Ihnen einen kostengünstigen Reparatur-Service an. Im Sinne einer schnellen Abwicklung führen wir eine Reparatur sofort durch, wenn die Reparaturkosten den halben Artikelpreis nicht überschreiten. Bei einem größeren Defekt erhalten Sie vorab einen unverbindlichen Kostenvorschlag. Bitte senden Sie Ihr Gerät an:

ELV • Reparatur-Service • 26787 Leer

Qualität

und Sicherheit

Komplettbausätze von ELV beinhalten sämtliche zum Aufbau erforderlichen elektronischen und mechanischen Teile einschließlich Platinen, Gehäuse mit gebohrter und bedruckter Frontplatte, Netztrifas, Schrauben, Muttern usw. Es finden ausschließlich

hochwertige Markenbauteile Verwendung. Fertiggeräte werden mit Gehäuse betriebsfertig und komplett abgeglichen geliefert. Sämtliche ELV-Bausätze und ELV-Fertigeräte sind mit 1 %-Metallfilmwiderständen ausgerüstet. Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis

Bitte beachten Sie beim Aufbau von Bausätzen die Sicherheits- und VDE-Bestimmungen. Netzspannungen und Spannungen ab 42 V sind lebensgefährlich. Bitte lassen Sie unbedingt die nötige Vorsicht walten und achten Sie sorgfältig darauf, dass Spannungsführende Teile absolut berührungsicher sind. Zahlreiche ELV-Bausätze, insbesondere solche, bei denen für den Betrieb der fertigen Geräte Netzspannung erforderlich ist, dürfen ausschließlich von Profis aufgebaut werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt und hinreichend mit den einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen vertraut sind.

Urheberrechte: Die in diesem Magazin veröffentlichten Beiträge einschließlich der Platten sind urheberrechtlich geschützt. Eine auch auszugsweise Veröffentlichung und Verbreitung ist grundsätzlich nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Patente und Warenzeichen: Sämtliche Veröffentlichungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patent- oder Gebrauchsrechts. Bei den verwendeten Warenbezeichnungen kann es sich um geschützte Warenzeichen handeln, die nur mit Zustimmung ihrer Inhaber warenzeichenmäßig benutzt werden dürfen.

Eingesandte Beiträge: Der Herausgeber ist nicht verpflichtet, unverlangt eingesandte Manuskripte oder Geräte zurückzusenden. Eine Haftung wird für diese Gegenstände nicht übernommen.

Gesetzliche und postalische Bestimmungen: Die geltenden gesetzlichen und postalischen Bestimmungen hinsichtlich Erwerb, Herstellung und Inbetriebnahme von Sende- und Empfangseinrichtungen sind zu beachten.

Hafungsausschluss: Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der veröffentlichten Schaltungen und sonstigen Anordnungen sowie für die Richtigkeit des technischen Inhalts der veröffentlichten Aufsätze und sonstigen Beiträge.

Impressum

Herausgeber:
 ELV Elektronik AG, 26787 Leer
 Telefon 0491/6008, Telefax 0491/7016, E-Mail: redaktion@elv.de

Chefredaktion:
 Prof. H.-G. Redeker, verantw.

Verlagsleitung: Heinz Wiemers

Anzeigen-Redaktion: Carola Albrecht, verantw.

Technisches Layout: Alfred Grobelnik, Wolfgang Meyer, Annette Schulte

Satz und Layout: Carola Albrecht, Sabine Groninger, Tabitha Klaassen

Schwerpunkt-Projekte

Akku-Lade-Controller ALC 100, Teil 2

Der Akku-Lade-Controller ALC 100 bietet in Modulform alles, was für das komfortable Laden von NC- und NiMH-Zellen erforderlich ist. Das Modul ist mit einem hinterleuchteten LC-Display ausgestattet, verfügt über unterschiedliche Lade-/Entladeprogramme und kann bis zu 10 in Reihe geschaltete Zellen laden. Inklusive Endstufe und Display ist alles auf einer einzigen Leiterplatte mit den Abmessungen 170 x 82 mm untergebracht. Im zweiten Teil erfolgt die Beschreibung des Aufbaus und der Inbetriebnahme.



Rolling-Code-Schaltsystem RCS 100, Teil 2

Das Rolling-Code-Schaltsystem, bestehend aus 2-Kanal-Aufputzschalter und 2-Kanal-Handsender, lässt sich universell für das sichere Schalten von Geräten wie z. B. Alarmanlagen, Garagentoröffnern oder Türöffnern einsetzen. Der zweite Teil bringt die ausführliche Beschreibung zum Nachbau des Schaltsystems.

ALC 9000, Teil 5

Im 5. Teil dieses Artikels wird die Schaltungsbeschreibung mit den Komponenten zur Akku-Innenwiderstandsmessung, der LCD-Kontraststeuerung und dem Netzteil abgeschlossen.

FS20-Komponenten für Hutschiene Montage

Das ELV-Funkfernenschaltsystem FS20 besticht durch seine besonders große Vielfalt an Senden- und Empfangskomponenten. Nun folgen auch Empfangskomponenten für die Montage auf der Hutschiene im Verteilerkasten. Ein abgesetztes hochqualitatives Antennenmodul außerhalb des Verteilerkastens gibt die empfangenen Daten über einen eigenen drahtgebundenen Bus an alle FS20-Hutschiene-Naktoren weiter, wodurch sehr gute Empfangseigenschaften erreicht werden.

Energiemonitor EM 1000

Der Energiemonitor dient zur Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs und der verbrauchten

Leistung eines Haushaltes. Die Ermittlung der Daten wird direkt an der Schnittstelle vom Energieversorger zum Haushalt – am Stromzähler – vorgenommen. Hierzu wird eine Infrarot-Lichtschranke über die „Drehscheibe“ des Stromzählers platziert. Diese Lichtschranke erkennt den Durchlauf der roten Markierung des Zählers, wertet die detektierten Markierungen aus und sendet diese per Funk an das Anzeigegerät. Auf der Anzeige lassen sich neben dem aktuellen Stromverbrauch (Wh/kWh) auch die Stromkosten darstellen. Zusätzlich lässt sich die aktuell verbrauchte Leistung anzeigen.

Komponententester KT 100

Ein Komponententester ist heutzutage bei der Fehlersuche in elektronischen Geräten (seien es Fernsehgeräte, Monitore etc.) kaum noch wegzudenken. Der KT 100 ermöglicht die Prüfung von Bauelementen im eingebauten Zustand, wie es vom Oszilloskop-Komponententester bekannt ist. An der im 128 x 128 Pixel großen Display des KT 100 dargestellten Kennlinie lässt sich erkennen, ob das gemessene Bauteil einwandfrei funktioniert oder defekt ist. Der KT 100 ist sowohl batteriebetrieben für den mobilen Service wie auch netzversorgt für den stationären Einsatz geeignet. Weitere Features wie softwaremäßige Kontrasteinstellung, Auto-Power-off-Funktion etc. sind implementiert.

Info-Serien

So funktioniert's:

Neue Signale auf alten Pfaden – Datenvernetzung über Telefon- und Antennenverkabelungen

Die Vision vom „Residential Gateway“ ist heute schon in greifbare Nähe gerückt, das Internet wird zum weltweiten Empfangs- und Verteilsystem für alle Dienste. Der PC mutiert zum Universalgenie, das „nebenbei“ die Technik im Hause beherrscht. Die Verbindung zwischen den Komponenten stellt ein leistungsfähiges Datennetz her – wenn es vorhanden ist! In der Realität ist die Datenvernetzung daheim nur selten vorhanden. Ein unlösbares, den Fortschritt hemmendes Hindernis? Nicht unbedingt! Die Technik zur Verwendung der „klassischen“ Telefon- und Antennenverteilnetze für die neuen multimedialen Datenanwendungen steht zur Verfügung. Sie ist ausgereift, preiswert und leicht zu implementieren. Und das Schönste dabei: Alles, was bisher ging, funktioniert ungestört weiter!

Die großen Stromspeicher – neue Techniken bei Blei-Akkumulatoren

Der gute alte Blei-Akkumulator wird immer besser, neue Speicher-Technologien machen das System leistungsfähiger, universeller einsetzbar und robust

ter. Wir geben einen Überblick über die aktuellen Akku-Systeme.

Der Daten-GAU – wo bleiben unsere Daten?

Werden wir in 20 oder 30 Jahren noch auf die heute mit viel Mühe gespeicherten Daten zugreifen können?

Schon heute sind viele elektronisch gespeicherte Daten unwiederbringlich verloren, und das Tempo des Datenverlustes erhöht sich weiter. Wir gehen dieser Frage nach und geben Tipps zur Verhinderung des persönlichen Daten-GAUs.

Elektronik-Grundlagen:

Optische Übertragungstechnik, Teil 3

Die Beschreibung der wichtigsten Komponenten eines optischen Übertragungssystems wird fortgesetzt: Universalbaustein SELFOC-Element, Koppler, Beugungsgitter ...

Wir zeigen, warum LWL so immens hohe Datenmengen übertragen können und welche nichtlinearen Verzerrungen optische Verstärker produzieren. Welche Gefahren gehen von der Laserstrahlung aus, welche Schutzzvorschriften gibt es, und wie schlägt sich dies in den Laserklassen und -grenzwerten nieder?

PC-Technik

ELV-Smartdisplay mit J-Control-Technologie

In dieser Artikelserie stellen wir das ELV-Smartdisplay vor. Hierbei handelt es sich um eine kompakte Platine mit einem Grafikdisplay und verschiedenen Schnittstellen, die als Steuer- und Anzeigeeinheit in eigenen Applikationen einsetzbar ist.

Im ersten Teil vermitteln wir zunächst Grundlegendes zu J-Control und Java in Embedded Systems.

In den folgenden Artikeln stellen wir das ELV-Smartdisplay und die Experimentierplatine vor, gehen auf das Erstellen von eigenen Applikationen ein und stellen weitere Schaltungen vor, in denen das ELV-Smartdisplay als Steuer- und

Anzeigeeinheit eingesetzt und nach eigenen Vorstellungen programmiert werden kann.

USB-LCD-Ansteuerung ULA 200, Teil 2

Die USB-LCD-Ansteuerung dient der Ansteuerung von alphanumerischen LC-Displays über einen PC-USB-Port. Als weiteres Feature bietet die ULA 200 sechs digitale Eingänge, die vom PC ausgewertet werden können, womit sich eine Steuerung/Bedienung des PCs realisieren lässt.


Nach der Vorstellung von Funktion, Beschaltung und Ansteuerung setzen wir die Beschreibung mit der Schaltung, dem praktischen Nachbau und der Inbetriebnahme fort.

Mini-Schaltungen

Türgong mit Ruftonunterscheidung

Diese Gongschaltung kann drei verschiedene Signaltöne erzeugen.

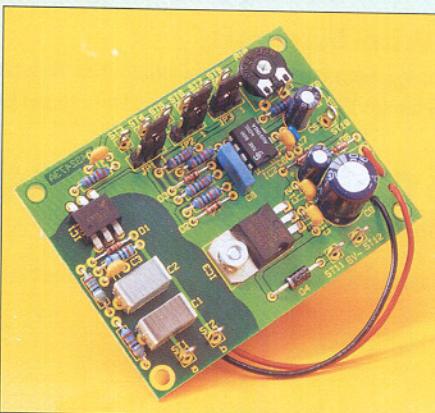Dem der drei Schalteingänge ist ein anderer Signaltyp zugeordnet, wodurch eine Unterscheidung der Rufstelle möglich ist.



Melodie-Modul

Mit dieser Schaltung können 8 verschiedene Melodien in sehr guter akustischer Qualität erzeugt werden.

Die Auswahl geschieht dabei mittels DIP-Schalter.

Blaulicht-Simulator

Eine besonders kompakte Schaltung in SMD-Technik für den Modellbaubereich, mit der zwei LEDs in unterschiedlicher Frequenz angesteuert werden.


Dies simuliert ein Blaulicht oder andere Warnlichter im Straßenverkehr.

Video-Verstärker für Überwachungskameras

Der kleine Video-Verstärker gleicht Verluste, die bei der Übertragung von Video-Signalen entstehen können, wieder aus.

Es können sowohl der Video-Pegel als auch der Frequenzgang beeinflusst werden.

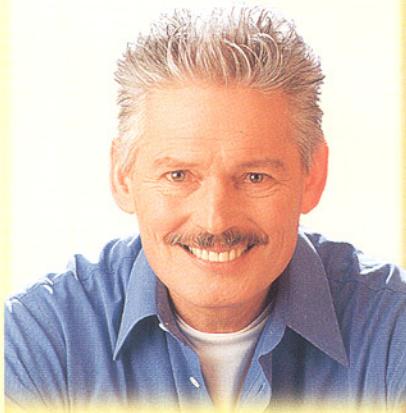Entdecken Sie Deutschlands auflagenstärkstes Fachmagazin für angewandte Elektronik



„Seit über 25 Jahren bin ich begeisteter Leser des „ELVjournal“. Nur hier gibt es wirklich interessante und innovative Schaltungsideen. Schritt für Schritt ausführlich erklärt und nachbaubar.“

Das „ELVjournal“ bietet:

- Aktuelle Elektronik und PC-Technik
- Exklusive Selbstbauprojekte aus eigener Entwicklung von „klein und preiswert“ bis zu anspruchsvoller High-Class-Technik
- Innovative Problemlösungen für den professionellen Einsatz in Betrieben
- Top-Informationen über praktische Schaltungstechnik und Elektronik-Grundlagen
- Software-Ideen und Elektronik-News
- Besonderer Service: Alle Platinenvorlagen im Internet zum Downloaden
- Experten-Hotline zur technischen Unterstützung
- Reparaturservice für die Selbstbauprojekte

Schnupper- Abonnement

Es besteht aus 3 Journalen, die Sie über ein halbes Jahr lang alle 2 Monate ab der nächst erreichbaren Ausgabe abonnieren können.

Der Preis hierfür beträgt nur **€ 5,-**

Jetzt testen.

Sofern Sie nicht kündigen, verlängert sich das Abonnement automatisch bei einem Jahresbezugspreis von € 25,-. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.

Schnupperabo in Österreich € 10,-



Ein Jahresabonnement umfasst 6 Ausgaben und kostet

€ 25,25
inkl. aller Versand- und Zustellungskosten

Sie sparen 15 %

Abo-Preis im Ausland:

Österreich € 32,10
Schweiz € 31,90
weiteres Ausland € 44,20

inkl. aller Versand- und Zustellungskosten



Auch im INTERNET



Platinenvorlagen zum Downloaden, Übersicht „ELVjournal“ unter


www.elv.de

Einfach anrufen oder Abobestellkarte (hinten im Heft) noch heute absenden

Tel.: 0491/600888
Fax: 0491/7016
oder unter
www.elv.de

CADDY++ XP ELEKTROTECHNIK COMPACT

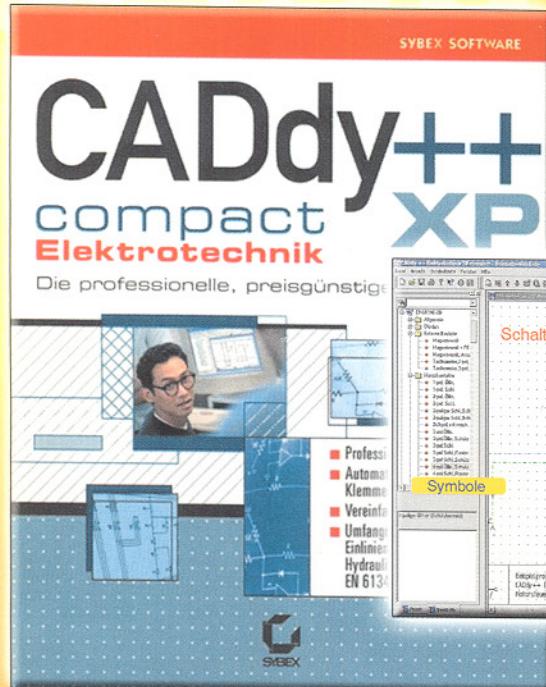Komplettes CAD-Paket für die Erstellung von normgerechten CAD-Zeichnungen und Modellen für Elektrotechnik-Projekte




€ 59,95

43-458-06

FEATURES

- Erstellen Sie umfangreiche Objekte normgerecht und schnell z. B. im Fernmeldebereich, beim Studium, im Installateurbetrieb oder beim Eigenheimbau
 - Mit leistungsfähigen Zeichen- und Editierwerkzeugen
 - Lösungen aus dem Bereich Elektrotechnik-Ingenieurwissen integriert
 - Produktiver Einsatz der Software nach kürzester Einarbeitungszeit
 - Durch Multi-Document-Interface gleichzeitiges Bearbeiten mehrerer Projekte möglich
 - Stromlauf- und Klemmpläne auf 20 Planungsebenen schnell und einfach erstellen
 - Automatische Vergabe von Klemm- und Kontaktnummern sowie grafische Kabeldefinition
 - Datenformate DWG, WMF und DXF werden voll unterstützt
 - 1000 Symbole und Elemente nach DIN EN 60617D
 - Symbolbibliothek nach EN 61346-2D (neueste Norm)
 - Bibliothek für Einlinien-Schemata, Hydraulik/Pneumatik und Installation.
- Für MS Windows 95/98/2000/NT4.0/ ME

ECD – DIE ALLROUND-PRAXISHILFE

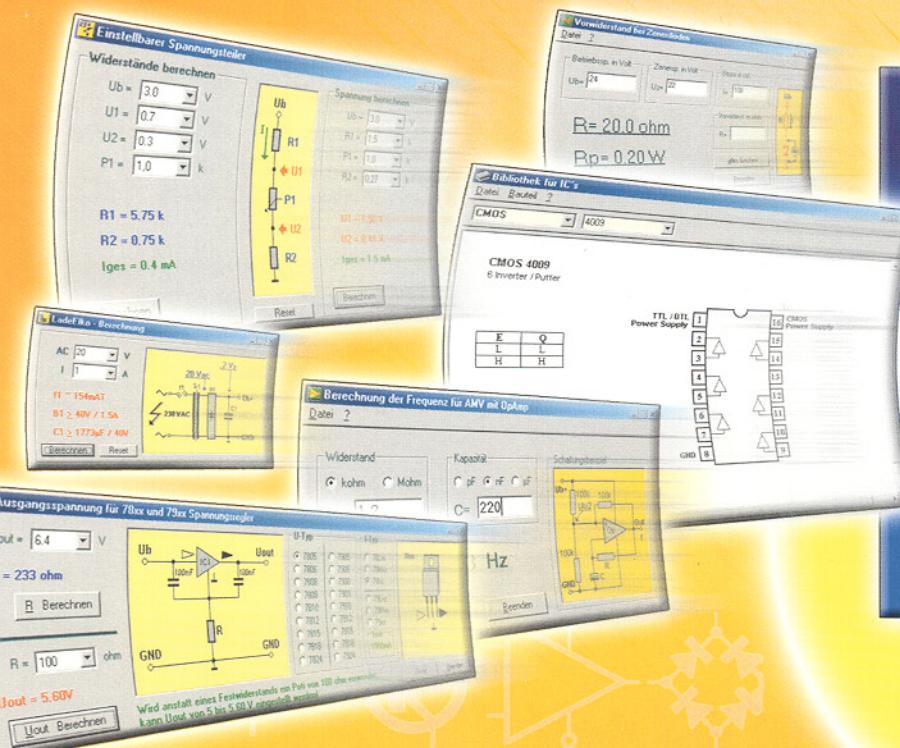

€ 19,90

43-548-62

Suche nach Typen und nach Parametern möglich. Angezeigt werden die Gehäuseformen, Anschlussbelegungen sowie Funktionsbeschreibungen bei ICs und Logiktabellen bei Digital-ICs.

Die Datenbanken können jeweils individuell ergänzt, geändert oder erweitert werden. Zusätzlich mehrere **Berechnungsprogramme** für immer wiederkehrende Standardlösungen wie Spannungsteiler, Netzteil- oder Spannungsregler-Berechnungen, Z-Dioden-Vorwiderstände. Die Programme arbeiten interaktiv und zeigen sofort übersichtlich alle berechneten Parameter an. Schließlich sind noch praktische **Farocode-Entschlüsseler** für Widerstände und Induktivitäten enthalten. Nach einfacher Eingabe des Farbringmusters erscheint sofort der Wert des Bauteils. Systemanforderungen: Pentium II ab 166 MHz · ab 32 MB RAM · 260 MB freier HD-Speicher · CD-ROM-LW · MS Windows ab 95.

DATENBANKEN

CD-ROM mit kompletten Datenbanken für

- Transistoren (über 27.000)
- ICs (über 5300)
- Dioden (über 25.000) und
- Optokoppler (über 1800)