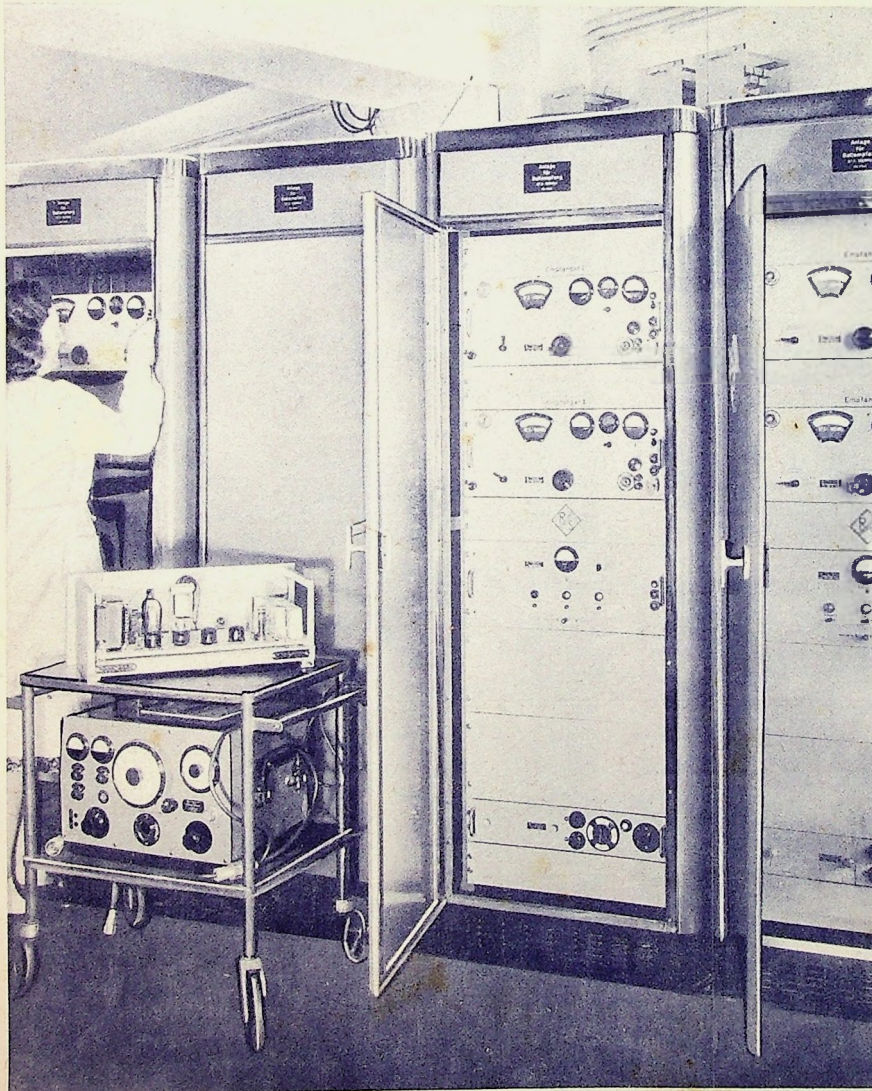


# Funkschau

22. JAHRGANG

2. August-Heft  
1950 Nr. 16ZEITSCHRIFT FÜR DEN FUNKTECHNIKER  
MAGAZIN FÜR DEN PRAKTIKERFUNKSCHAU-VERLAG OSCAR ANGERER  
MÜNCHEN STUTTGART BERLIN

Große Vierfach-Ballemfangsanlage, wie sie jetzt zur Verbreitung der UKW-Programme immer mehr verwendet wird. Diese hochwertigen Empfangsanlagen haben für die drahtlose Übertragung von UKW-Programmen vom Funkhaus zu den einzelnen Sendern und bei der drahtlosen Relaisübermittlung von Station zu Station wichtige Aufgaben zu erfüllen. Sie eröffnen der Technik des UKW-Programmaustausches neue Möglichkeiten.

(Aufnahme: Rohde &amp; Schwarz)

## Aus dem Inhalt

- Ein aussichtsreiches  
Rundfunkjahr  
Erfolgreicher Start der neuen Saison  
Deutsche Langspiel-Schallplatten  
Wiedergabe mit üblichen  
Plattenspielern  
FUNKSCHAU-Tabelle:  
Die deutschen  
Radiogeräte 1950/51  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
und West-Berlins mit allen  
wichtigen Daten und Preisangaben  
Funk und Patentrecht:  
Auskunftsdienst  
des Berliner Patentamtes  
Hochentwickelte Superhets  
Querschnitt durch das Superhet-  
bauprogramm 1950/51 (2. Teil)  
FUNKSCHAU-Prüfbericht  
und Servicedaten:  
Grundig-Super 238 W,  
ein neuzeitlicher, preiswerter  
Mittelklassensuper  
Funktechnische Schulung:  
Berechnete Rückkopplung  
Berechnung der Rückkopplungsspule  
Schwingkennlinie  
und Amplitudenabhängigkeit  
Die Anodentrückwirkung  
Meßtechnik:  
Moderne Röhrenprüfgeräte  
Meßgeräte  
hoher mechanischer Festigkeit  
Neue Ideen-Interessante Bauformen  
Uhren-Radiosuper  
Automatischer Plattenspieler  
Dreipunkt-Sprechanlagen  
FUNKSCHAU-Kurzberichte  
Baukasten  
für UKW-Super- Einsatzgerät  
Philips Breitband-  
Verstärkerpentode 18042  
„Wide-Range“-Kristall-Mikrofon  
Kleine Winke  
ó K 8 mit Colpitts-Oszillator  
Geringe Empfindlichkeit  
Abschirmung der  
Demodulations-Kombination



## Südfunk „ULTRA I“

der UKW - Vollsperer mit  
Begrenzer und Diskriminator

5 Wellenbereichen

7 Röhren

14 + 1 Kreisen

Drehko - Abstimmung auch bei UKW

Preis **DM. 329.-**

**SÜDFUNK-APPARATEBAU**  
Stuttgart-N · Löwentorstraße 18/20

## Radiohaus Gebr. BADERLE

Hamburg 1, Spitalerstraße 7

Wehrmacht - Morseleiste 2,50, Heiztrafo 4V/16,3V/  
12,6V/1 A. 3,50, Meyr Wellenschalter keram. 4x4  
1,20, 6K6 4.-, 1625 3,50, 16 µF Ducaff 350V 2,10,  
2x 16 µF Ducaff 350V 2,50, Phonoleuchte (Oberfach-  
beleucht.) 1,50, Schmitterlerdrehko 164-16 pF 3,20

Verlangen Sie unsere Preisliste  
mit den günstigen Sonderangeboten!

**UNZERBRECHLICHER HEIZKÖRPER - SCHNELLES  
ELEKTRO LÖTLÖBEN**

**KLEINKÖLBEN nur 40 Watt nur 4,50**  
**BAUSTILKÖLBEN nur 75 Watt nur 6,80**

Verlangen Sie Musterzettel per Nachn. od.  
späterfr. Zustand, bei Einzahlung auf  
mein Postcheckkonto Köln 54428

**HEINR. DICKERSBACH RÖSRATH**  
Fabr. elektr. u. Spez.-Apparate · BERGHEIMERSTR.  
GROSSHANDEL U. HANDEL. VERL. SONDERANGEBOT

## Lautsprecher-Reparaturen

Alle Systeme werd. mit nachlosen Original-Mem-  
branes, Schwingspulen u. Zentrierung. versehen.  
Spezialität: **Großkraft-Lautsprecher**

Spezialwerkstatt f. Lautsprecherbau- u. Reparatur.  
**ARTUR SCHNEIDER**  
Braunschweig, Poststraße 13, Fernsprecher 1637

Ein Überzeugender Beweis für Bewährung und  
steigenden Absatz unserer Qualitätserzeugnisse:

**Unser neuer, vergrößerter  
Betrieb in Murrhardt**



**Elektrolyt - Kondensatoren**

Gut für Werkstatt und Industrie

**WITTE & SUTOR**

jetzt: Murrhardt/Würt. Tel. 200

## RADIO-MATERIAL

<b>Kommerzielle Röhren:</b>	Netzdrossel 60 mA 2,90
RV 12 P 2000 ..... 6.80	Hescho-Einkreiser 0102, 4.30
RV 12 P 4000 ..... 3.90	KML, m. Sch. .... 4.30
RV 2.4 P 700 ..... 1.50	Hescho-Superspulenatz
RV 2 P 800 ..... 1.50	Ers 0104 mit Schalt. u.
RL 12 T 15 ..... 1.90	Bandfilter (3 KW-Ber.)
RL 12 T 2 ..... 1.90	15.80
LD 2 ..... 4.90	Hescho-Superspulenatz
u. a.	EZS 0113 mit Schalt. u.
<b>Deutsche Röhren</b>	Bandfilter ..... 11.80
(fabrikneu)	Selen 20 mA/220 V 1.15
AL 4 ..... 7.90	Selen 30 mA/220 V 2.10
ABC 1 ..... 8.50	Selen 60 mA/240 V
ACH 1 ..... 12.—	(AEG) ..... 3.50
AF 7 ..... 7.50	Selen 250 mA/250 V
AF 3 ..... 7.50	(AEG) ..... 6.—
EL 11 ..... 8.—	Stat. Blocks 1 MF
EL 2 ..... 11.50	200 V ..... 60
EL 3 ..... 7.50	Stat. Blocks 2 MP
EBL 1 ..... 9.50	200 V MP ..... 1.20
ECH 3 ..... 9.50	Stat. Blocks 4 MF
EM 4 ..... 6.75	250/300 V ..... 90
EF 6 ..... 7.50	Stat. Blocks 4 MP
EF 9 ..... 6.75	400/1200 V ..... 1.90
EBF 2 ..... 8.50	Multizet f. Gleich- u.
2004 ..... 2.30	Wechselstrom ..... 49.—
1294 ..... 7.50	Meßgleichricht. Siemens
u. a. Typen	G 1341/1 ..... 90
STV 280/40 ..... 5.80	FIF-Gleichrichter
EF 50 ..... 4.50	Sinutor ..... 30
Luftdrehko 1X500	Meßinstrument (2Wehrm.)
(Dau) ..... 2.15	Drehspul 1000 Ohm/V,
Luftdrehko 2X500	Flansch-Durchm. 50 mm
(Dau) ..... 3.50	4.—
KW-Drehko 25 pF 1.40	Urdox U 2410 P (Luft)
KW-Drehko 50 pF 1.60	— 75
KW-Drehko 75 pF 1.60	Schallplattenmotor (All-
KW-Drehko 100 pF 1.80	strom) ..... 28.—
DKE-Freischwinger	Autoantenne ..... 12.—
180 Ø ..... 2.70	Kleinmaterial:
Telef.-Lautspr., perm-	A., E., P 2000-Fassun-
dyn., 3 W mit Über-	gen ..... 15
trager ..... 10.80	P 4000-Fassungen ..... 30
Henry-Lautspr., perm-	VE-Kippschalter ..... 30
dyn., 6 W mit Über-	Skalenräder 150 mm Ø
trager ..... 18.—	— 50
Ausgangsübertrager,	Hochfrequenzlitze
4 W ..... 1.50	20X0,005 .. Meter — 04
N-frequenztrafo 1:4 3.50	Bitte Preisliste IV/50 an-
VE-dyn.-Netztrafo 6.50	fordern.

**RADIO-ELEKTRO, G. VÖLKNER**  
Braunschweig, Ernst-Amme-Straße 12



## GERHARD BURGHARDT


Rundfunk- und Elektrogroßhandlung

KIEL

Sothlenblatt 71 a, Ruf 3312

Export,

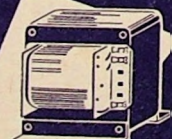Großlautsprecheranlagen, Kundendienstwerkstatt



**TRANSFORMATOREN**  
Drosselspulen  
Umformer und  
Kleinmotore

**ING-ERICH-FRED  
ENGEL**

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

WIESBADEN 95


Verlangen Sie Liste F 67



## Einbau-Meßgeräte

nach Din 43700

rund und quadratisch

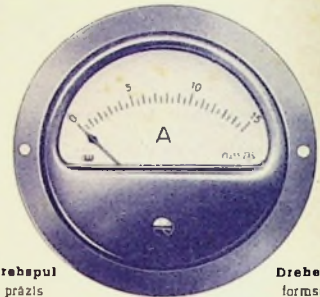

Drehspul  
präzise

Drehseil  
formschön

**EDUARD WEIGERT**

Fabrik elektrischer Meßgeräte

NÜRNBERG, Fabrikstraße 3

## Gleichrichter-Elemente

und komplette Geräte liefert

**H. KUNZ**

Abteilung Gleichrichter

BERLIN-CHARLOTTENBURG 4, Giesebrechtstr.10

## VERTRETER

Für den Vertrieb hochwertiger elektromedizinischer Spezial-  
Geräte werd. für die Gebiete Süd-Württemberg, Süd-Baden,  
Hessen und Süd-Westfalen in der Branche erfah. Vertreter  
gesucht, die auch in der Lage sind, einen fachgerech. Kunden-  
dienst einzurichten u. zu unterhalten. Die Kenntnis der Hoch-  
frequenztechn. ist Bedingung. Bezahlg. zunächst auf Provi-  
sionsbasis, später evtl. Übernahme des Angestelltenverhältnis-  
möglich. Angebote von nur erl. und erstklassigen  
Fachkräften unter Nr. 3221 Sch an die Funkschau erbeten


## TECHNOPAN

liefert preisgünstig:

Röhren-Kondensatoren-Geräte

München 27, Lamontstraße 27


Für gute Anlagen:

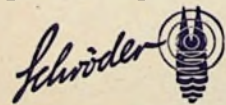

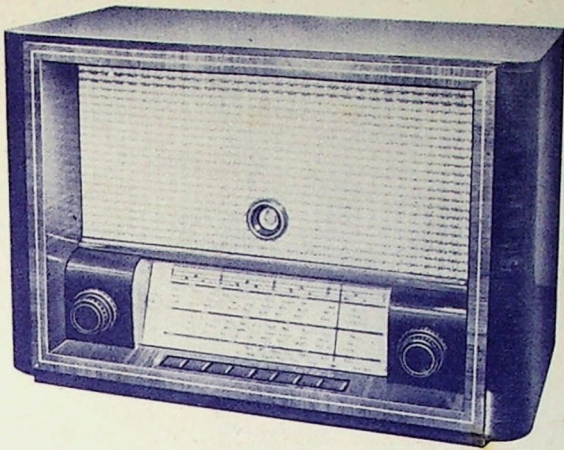**Antennen-Material**

Blitzschutz-Automaten  
Antennen-Isolatoren  
Dachrinnen-Isolatoren  
Dachrinnen-Blitzschutz  
Abspann-Isolatoren  
Zimmer-Isolatoren  
Dach-Stabantennen  
Dachrinnen-Stabantennen  
Fenster-Stabantennen  
Auto-Antennen

**JOSEPH SCHRÖDER** Fabrik für Radioteile  
HOMMERICH Bez. Köln, Ruf Dürscheid 228



# LEMBECK - RADIO


zeigt Ihnen zur FUNK-AUSSTELLUNG  
in DÜSSELDORF die neuen 12 Röhren-  
Drucktasten-Großsuper mit 14 Kreisen

TYP »ATLANTIS« TS 345/395  
TSE 395/445  
TSP 445/495

WIR ERWARTEN IHREN BESUCH IN HALLE 16, STAND 121/126



LEMBECK-RADIO · BRAUNSCHWEIG

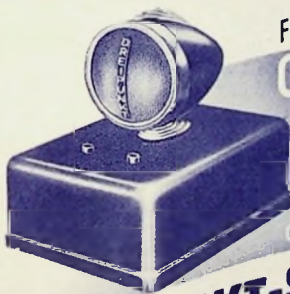

Für jeden  
**Geschäftsmann**  
nötig und erschwinglich:  
Direktes Ansprechen  
der gewünschten Person,  
Antworten derselben  
ohne Arbeitsunterbrechung durch

## DREIPUNKT-Sprechanlagen!

Das Ladengeschäft: Vom Ladentisch zum Lager oder Wohnz.  
Der Handwerker: Von der Werkstatt zum Wohnz. od. Laden  
Der Grossist: Vom Büro zum Lager oder Ausgabe  
Der Fabrikant: Vom Chefbüro zur Buchhltg. oder Magazin  
Der Hauswirt: Von der Haustüre zu den Wohnungen  
als elektr. Pfortner in Spez.-Ausführung

- 1 Sehr preiswert in Anschaffung und Betrieb!
- 2 Universell und unabhängig durch eingeb. Normal-Batterien
- 3 Stromverbrauch nur während des Sprechens (5+50mA)

2 stellige Anlage betriebsfertig BS 2 DM 180.-  
3 " " " BS 3 " 215.-  
4 " " " BS 4 " 250.-

Verlangen  
Sie bitte  
Druckschrift S




**DREIPUNKT-GERÄTEBAU**  
Willy Hüfner, Nürnberg-0, Mathildenstr. 42


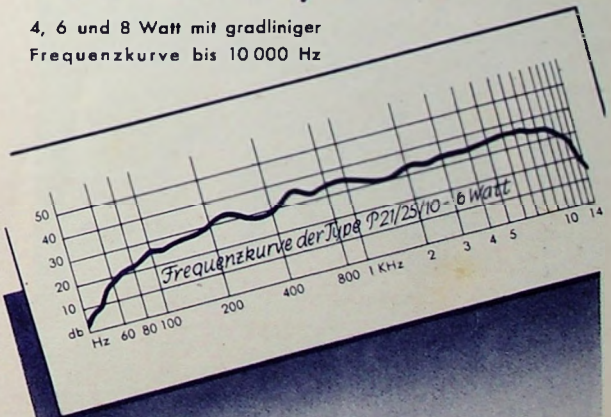
# Laitsprecher

4, 6 und 8 Watt mit gradliniger  
Frequenzkurve bis 10000 Hz



ISOPHON · E. FRITZ & CO. GMBH. · BERLIN-TEMPELHOF  
DEUTSCHE FUNK-AUSSTELLUNG 1950 · DÜSSELDORF  
HALLE 14 STAND 49




**FEHO**  
*Lautsprecher  
 für alle Zwecke*

**FEHO-LAUTSPRECHERFABRIK G.M.**  
**REMSCHIED B. H.**  
 LEMPSTR. 24  
 (BAULIZENZ DER FA. FISCHER & HARTMANN · LEIPZIG)

## Kleinluft Drehkondensator

235

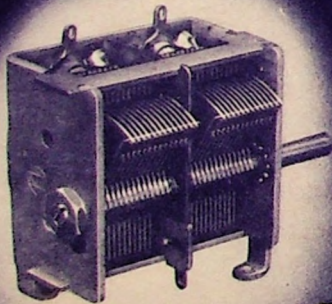

**KARL HOPT GMBH.**

RADIOTECHN. FABRIK · SCHÖRZINGEN/WTTBG.

## GARANTIE- **RÖHREN** Neue Preise!

Einzelhandel 30%, Großhandel 40% Rabatt  
 Auf zahlreiche Typen Mengenrabatte

**RSD** liefert nicht nur alle gängigen, sondern auch schwer beschaffbare Röhren deutscher und ausländischer Herkunft.

**RSD**-Röhren sind durch vorteilhaften Einkauf (Import, Industriegelegenheiten), größte Umsätze und schärfste Kalkulation preisgünstig.

**RSD**-Röhren werden überwiegend in Sammelverpackung eingekauft und kommen deshalb in eigener Garantieverpackung z. Auslieferung.

**RSD**-Garantiekartons sind geschmackvoll — werbend u. enthalten nur Markenfabrikate. Großzügige Behandlung der Garantiansprüche.

**RSD** liefert auf Wunsch Importröhren in Originalverpackung. Originalverpackte Telefonen- und Valvo-Röhren nur nach Rabattkarte.

**RSD**-Ersatztyp. f. nicht beschaffbare Originalröhren sind einsteckfertig u. unterscheiden sich von diesen weder in Qualität noch Aufmachung.

### DER RÖHREN-SPEZIAL-DIENST

besteht 2 Jahre und hat über 1/2 Million Röhren ausgeliefert. Ein großer und treuer Kundenstamm ist Beweis für korrektes und großzügiges Geschäftsgedahren. Fordern auch Sie Angebot vom

### RÖHREN-SPEZIAL-DIENST

**Ing.-Büro Germar Weiss**  
 Frankfurt/Main, Hafensstraße 57, Telefon 73642

## Bedeutende ausländische Rundfunkgerätefabrik ver- gibt Generalvertretungen

nach größeren Städten Westdeutschlands auf Provisionsbasis

Geboten: **Hochwertige**, europäische Geräte, technischer Service in Deutschland. Handelsübl. Ziel Lieferg. franco verzollt. Teilungs-Verträge bis 8 Monate

Verlangt: PKW unbedingt. Gute Referenzen. Bürgschaft für Muster bzw. Vertreterlager. Enge Bindung zum Fachhandel

Zuschriften unter Nummer 3223 Sch

## Staatliche Meisterschule für das Elektrogewerbe Karlsruhe a. Rh.

Adlerstraße 29

Fachschule für Elektrostallenteure, Elektromaschinenbauer, Elektromechanik, Fernmeldemonteur u. **Rundfunkmechaniker**

Begleit neuer Kurse am 1. Oktober 1950. Auskunft und Prospekte durch die Direktion

## SELEN-GLEICHRICHTER

für Rund- für 250 V 20 mA zu 1,65 brutto  
 funkwecke: für 250 V 30 mA zu 2,10 brutto  
 (Elko-Form) für 250 V 40 mA zu 2,60 brutto  
 für 250 V 60 mA zu 3,20 brutto  
 sowie andere Typen liefert:

**H. KUNZ, Abt. Gleichrichter**  
 Berlin-Charlottenburg 4, Giesebrechtstr. 10

25 Jahre

## Radio-Menzel

Hannover, Limmerstraße 3/

Das sind Preise!

AC 100	3.50
AD 100	3.50
CC 2	3.—
EF 13	6.50
NF 2	3.50
RS 241	4.20
RV 2,4 P 700	90
42	3.75
AZ 1, AZ 11	1.70
AZ 12	3.—
RGV 504	2.20
RGV 2004	3.—
RGV 1404	4.80
UY 11	3.25
EZ 11	3.80
4654	6.—
RQZ 1,4/0,4	7.50
3 Q 5	4.95
3 S 4	4.95
RD 12 Ga	1.35
1 Krs. Spulenkoppler auf Siemens Haspel.	
Mittel—Kurz	1.90
Mittel—Lang	2.90
KW-Drehkond.	
3 X 230 pF	1.—
Calitadse	1.—
Widerstände viele Werte bis 4 W — 10 ü. 4 W auch Rosenthal	—20
Keramische Kondensatoren von 2 bis 100 pF sort. Hochvolt-typen	1/4 5.—
Siebdrossel 1,2 kΩ	
40 mA	—90
Siebdrossel 400 Ω	
60 mA	1.60
Heiztrafo 220 V 2 X 6,3 V 1 A	3.80
DKE-Freischwinger, neu	3.75
Stand. perm.-dyn.	
3 W mit Trafo, 160 Ω	12.—
NT-3-Magnet	1.50
Stand.-Ausg.-Trafo	2.50
Stahlchassis, gebohrt für Vers.-Anordnung, 37 X 21 cm	—50
Ampere-Meter GW, 20 Amp., 80 Ω	5.25
Spulenkassett f. Meßsenderbau mit eing. Röhrensockel	7.80
Abgleichschlüssel für Stand.	—10
Saba-Kopfhörer, 4000 Ω	2.80
Telefunken-Falke Gehäuse	—10.50
mit Schall- u. Rückwand und Skala	
Und was ganz Besonderes!	
Bosch-MP-Kondensatoren	
4 MF 350 V Arbeitsspannung	1.60
4 MF 500 V Arbeitsspannung	2.—
6 MF 700 V Arbeitsspannung	3.50
8 MF 350 V Arbeitsspannung	3.—
8 MF 500 V Arbeitsspannung	3.50
10 MF 250 V Arbeitsspannung	3.—
10 MF 350 V Arbeitsspannung	3.50
10 MF 500 V Arbeitsspannung	4.—
Premier Nachh.-Versmd	

## BAB Kompensations-, Roll-, Becher-, Motor- und Stör-schutz-Kondensatoren

Verlangen Sie Prospekt und Preisliste

**LORENZ BABLITSCHKY Kondensatorfabrikation NURNBERG**, Untere Baustraße 3 · Telefon 45861

**NEU! RP 270**



**Jetzt können Sie bestellen!**

Röhrenprüfgerät RP 270  
Das langersehnte moderne Ladentischgerät. Einfache Bedienung auch für ungeschultes Personal. / Rasche Brauchbarkeitsprüfung beliebiger in- und ausländischer Röhren.

**NEUBERGER**


FABRIK ELEKTRISCHER MESSINSTRUMENTE  
MÜNCHEN B 25  
FUNKAUSSTELLUNG DÜSSELDORF HALLE 17, STAND 164 a

# AEG


## RUNDFUNKGERÄTE

1950/1951


*Man muß sie hören!*

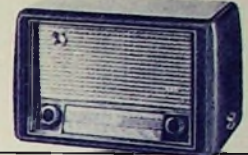

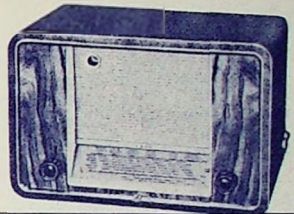
**AEG Super 40 mit magischem Auge**  
6 Kreise, 5 Röhren, 4 Watt-Lautsprecher, Preßstoffgehäuse  
Lang, Mittel und 3 Kurzwellenbereiche, Allstrom oder mit Long, Mittel und **Ultraschallbereich**, Allstrom



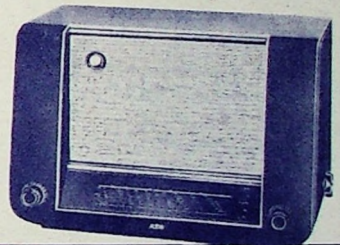**AEG Super 50 im wertvollen Nußbaumgehäuse**  
6 Kreise, 6 Watt-Lautsprecher, Magisches Auge, 3 Wellenbereiche, 5 Röhren, Wechselstrom oder mit **UKW**, 4 Wellenbereiche, 6 Röhren, Wechsel- u. Allstrom



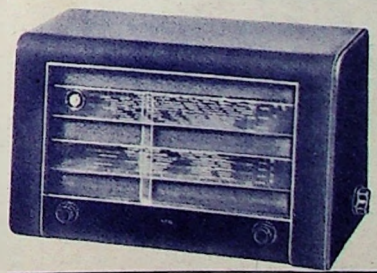**AEG Super 60 für höhere Ansprüche**  
7 Kreise, 8W-Lautspr., Mahagonigehäuse, Kurzwellenlupe  
3 Wellenbereiche, 5 Röhren, Wechsel- und Allstrom oder mit **UKW**, 4 Wellenbereiche, 7 Röhren, Wechsel- u. Allstrom



**AEG Super 70 der GROSSE mit 2 Lautsprechern**  
8 Kreise, 10 Röhren, 7 Wellenbereiche, Bandbreitenregler, 10W-Tiefen-Lautsprecher, hochglanzpoliertes, dunkles Mahagonigehäuse. Hochentwickelte **UKW-Kombination**

**ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT**

**h**  
HIRSCHMANN

- AUTOANTENNEN
- ZIMMERANTENNEN
- VOLLKONTAKTSTECKER
- TELEFONBUCHSEN
- POLKLEMMEN
- ABGREIFKLEMMEN
- ISOLIERDOBEL
- WANDSTECKER
- ABZWEIGSTECKER
- GERATESTECKER
- ABSPANNISOLATOREN
- BLITZSCHUTZAUTOMAT
- BRECHKLEMMEN
- MOTORKLEMMBREITER

25 Jahre  
**RICHARD Hirschmann**  
FABRIK FÜR RADIOTEILE · KUNSTHARZPRESSWERK  
ESSLINGEN-NECKAR

FUNKAUSSTELLUNG DÜSSELDORF 1950 · HALLE 14, STAND 47

**SIEMENS**  
RUND  
FUNK  
RÖHREN

Die ersten in Deutschland hergestellten Verstärker-Röhren entstanden bereits vor 35 Jahren in den Werkstätten der Siemens-Werke.

Im neuerrichteten Röhrenwerk der Siemens & Halske AG in Erlangen werden heute mit modernsten Einrichtungen auch hochqualifizierte Rundfunkröhren gefertigt.

Das Fabrikationsprogramm umfaßt alle neuen Typen der U- und E-Serie in Rimlockausführung.

Verlangen Sie bitte unsere Röhren-Druckschrift.



SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

Rö 1



**10**  
**PLATTENWECHSLER**  
**MIRACORD**  
mit vielseitiger  
Schaltautomatik,  
Saphirdauernadel  
und Pausenwerk



**ELECTROACUSTIC**  
G.M.B.H. · KIEL · WESTRING

**Kleinst-Kofferradio zum Selbstbau!**

Für Batterie und Allstrom, 6 Kreise, 5 Röhren  
11x14x23 cm, ca. 3kg, alle Bauteile inkl. schönem  
Gehäuse, Röhren, Batterien usw. . . . DM. 125.-  
Schaltpl. DM.-.40, ausführl. Bauanlg. DM. 1.50  
Sonderprosp. über Miniatur-Bauteile DM. —.10

**RADIO Sensburg**

MÜNCHEN 2, Karlsplatz 10 (am Karlstor)

**ELBAU-**

**Lautsprecher**

Neue Konstruktionen

20 Jahre Erfahrung  
im Lautsprecherbau

Bitte Liste anfordern!

**ELBAU-Lautsprecherfabrik**

Hintze & Menzel, (13a) Bogen/Donau

**SELENGLEICHRICHTER**

30 mA Bakelite (anschaubar) 2.40 p. St.

60 mA Bakelite (anschaubar) 3.40 p. St.

30 mA Bakelite 2.80 p. St.

aufgesockelt als Gleichrichterröhre RGN 354

Neue Typen-Vorbereitung!

Wiederverkäufer und  
Großhandlungen erhalten Rabatt.

Zu beziehen durch:

**Eidt & Co., G.m.b.H., Ludwigshafen a. Rh.**

Amtsstraße 8 / Telefon 2220



**NEUHEIT**

Zeit und Ton durch

**URION**  
Radio



Kombination einer elektrischen Uhr mit einem leistungsfähigen und klangschönen Sechskreis-Super, der Röhrenbestückung: ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, AZ 41.

Anpassungsfähig in Form und Stil an jede Wohneinrichtung.

Fabrikation:

**FUNK- UND ELEKTRO-APPARATEBAU, Kreisbrunn a. Bodensee**

Vertrieb:

**URION-RADIO-VERTRIEBSGESELLSCHAFT H. BACHER**  
Villingen/Schwarzwald

## Ein aussichtsreiches Rundfunkjahr

### Erfolgreicher Start der neuen Saison

Die großartige Leistungsschau der deutschen Radioindustrie auf der Düsseldorfer Funkausstellung konnte eindeutig beweisen, daß auf zahlreichen Teilgebieten der Radiotechnik beachtliche Fortschritte gelungen sind, die in Deutschland einen neuen Entwicklungsabschnitt eingeleitet haben. Noch vor Jahresfrist sahen Wirtschaftsfachleute recht pessimistisch in die nahe Zukunft. Auch der technischen Entwicklung durfte man angesichts der deutschen Wellennot und des unsicheren Startes der in Deutschland damals nahezu unbekanntem UKW-FM-Technik keine günstigen Prognosen stellen. Wer in Düsseldorf Gelegenheit hatte, nicht nur den äußeren, glanzvollen Rahmen einer großzügig geplanten und gut organisierten Fachausstellung von internationalem Format zu bewundern, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen der in letzter Zeit von der Radioindustrie getragenen Aufbauarbeit zu werfen, wird die deutsche Initiative und die in kürzester Zeit erzielten Erfolge rückhaltlos anerkennen müssen.

Wir erinnern uns der heftigen Pressekampagne beim Start des UKW-Versuchs-Rundfunks und der warnenden Stimmen zur Kostenfrage des UKW-Empfanges. Man darf heute zu einem Zeitpunkt, der erstmalig mit den neuen AM-FM-Empfängern der Radioindustrie bekannt macht und eine objektive Kritik erlaubt, mit Befriedigung feststellen, daß jener Abschnitt der allgemeinen Unsicherheit über Technik und Preisgestaltung des zukunftsicheren Empfangsgerätes als abgeschlossen betrachtet werden muß. In der neuen Saison des Baujahres 1950/51 sind rund 30 % aller von der deutschen Industrie hergestellten Superhets AM-FM-Kombinationsempfänger. Ihr Preis liegt in zahlreichen Fällen sogar 5 bis 10 % unter der Vorjahres-Preisstufe des mit gleicher Röhrenzahl bestückten Normalsuperhets 1949/50. So kann man jetzt einwandfrei arbeitende AM-FM-Superhets schon in Preislagen um DM. 250.— kaufen, wie aus der in diesem Heft veröffentlichten FUNKSCHAU-Tabelle der deutschen Radiogeräte 1950/51 hervorgeht. In der Geradeausklasse erscheinen kombinierte AM-FM-Geräte in einer Preislage um DM. 170.—. Diese Preisklassen stellen eine unmißverständliche Antwort der deutschen Industrie zum Kostenproblem des UKW-Empfanges dar. In kurzer Zeit konnten preiswerte Konstruktionen entwickelt werden, die bei Anwendung des Reflexprinzips und von Germanium-Dioden an Stelle kostspieligerer Röhren hohe Empfindlichkeit, Trennschärfe und Klanggüte erreicht haben. Auch das Antennenproblem des AM-FM-Empfängers darf heute als gelöst gelten. Raumparende, billige Innenantennen, z. T. in Tischform, und hochwirksame Schleifendipole mit Reflektoren und Direktoren ermöglichen die Aufstellung wirtschaftlicher Antennenanlagen. Fast alle Kombinationsgeräte benutzen Eingangsschaltungen, die den UKW-Dipol gleichzeitig als Empfangsantenne für die übrigen Wellenbereiche verwenden lassen.

Es muß ferner als gewaltiger Fortschritt betrachtet werden, daß die Qualität des deutschen Radiogerätes wesentlich gestiegen ist, weit mehr als man noch vor Jahresfrist erwarten konnte. Die Herstellung moderner Röhren der Rimlock- und Picoserien und die sinnvolle Ergänzung durch UKW-Spezialtypen bilden die Grundlage zahlreicher konstruktiver Verbesserungen. Auch die Schaltungstechnik hat sich der heutigen Empfangssituation noch mehr angepaßt. Die erstmalig in deutschen Geräteserien auch im Zf-Teil eingeführte Gegenkopplung steigert Trennschärfe und Klangqualität. So sind einige, in mittleren Preisklassen erscheinende Superhets herausgekommen, deren Klangeigenschaften alle Beachtung verdienen. Im übrigen wirkt sich die Forderung des AM-FM-Superhets nach Breitbandwiedergabe auf die Lautsprecherindustrie sehr befruchtend aus. Der vor Jahren im Gerätebau kaum angewandte Breitbandlautsprecher bildet heute ein typisches Kennzeichen des fortschrittlichen Superhets. So findet man in neuen Geräten an Stelle kostspieliger, Raum beanspruchender Mehrfach-Kombinationen einfache Breitbandlautsprecher, die z. B. einen Frequenzbereich von 40 bis 12 000 Hz einwandfrei wiedergeben.

Der deutsche Empfänger des neuen Baujahres ist nach langem Zeitraum wieder exportreif geworden. Er besitzt in seinen ausgereiften und hochgezüchteten Vertretern die Eigenschaften und den Komfort der internationalen Spitzenklasse mit zehn Wellenbereichen, Gegentaktendstufe und Drucktastenwahl. Sechs gespreizte KW-Bänder bilden in dieser Klasse eine Selbstverständlichkeit. Der Wellenschalter erscheint in diesen Vielbereichempfängern in seiner bisherigen Form nicht mehr und wurde durch Drucktasten ersetzt.

Im neuen Geräteprogramm konnte der Preis des Einkreisempfängers auf ca. DM. 70.— absinken, während man schon für DM. 149.— vollwertige Sechskreisuperhets erhält. Dieses niedrige Preisniveau ermöglicht den Ersatz veralteter Empfangsgeräte, die in Deutschland oft eine unnatürlich lange Benutzungsdauer aufweisen. Überalterung der Radiogeräte führt in der Regel zu unwirtschaftlichen Reparaturen. Alte Empfangsgeräte vermögen in der Wiedergabequalität nicht mit dem technischen Ausbau der Studios und Aufnahmeeinrichtungen Schritt zu halten. Über das Alter der in Deutschland verwendeten Empfangsgeräte lagen bisher konkrete Zahlenangaben nicht vor. Im Sendebereich des NWDR wurde deshalb durch das DISMA-Institut eine Befragung der Gerätebesitzer nach Baujahr, Röhrenzahl und Empfängertyp durchgeführt, die überraschende Feststellungen ergab. Rund 52 % aller im NWDR-Gebiet heute benutzten Radiogeräte sind zwischen 11 und 20 Jahre alt. Darunter befinden sich 8 %, die eine Benutzungsdauer von mehr als 16 Jahren aufweisen können. Die Überalterung der Geräte fällt vor allem in den Landgemeinden auf. In Schleswig-Holstein wurden z. B. 59 % Geräte mit einem Alter von über 11 Jahren ermittelt. Man wird annehmen dürfen, daß in den anderen westdeutschen Sendebereichen, insbesondere in Landbezirken, ähnliche Verhältnisse anzutreffen sein werden. Es muß daher eine dankbare Aufgabe für den Handel sein, überalterte Empfangsgeräte nicht mehr zu reparieren, sondern durch neue zu ersetzen. Niedrige Preise, Teilzahlung, bessere Empfangsqualität und UKW-Empfangsmöglichkeit bieten genügenden Anreiz und viele Verkaufsargumente.

Eine Marktbelebung darf man auch durch zahlreiche elektroakustische Fortschritte auf dem Phonogebiet erwarten. Langspielplatten deutscher Herstellung und das neue Teff-Schallband mit einer Spieldauer bis zu einer Stunde erschließen dem Phonomarkt neue Möglichkeiten. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die deutsche Radioindustrie am Anfang einer neuen vielversprechenden Epoche alle wirtschaftlichen Möglichkeiten ausnutzen wird und dabei der tatkräftigen Unterstützung des Handels sicher ist.

## Deutsche Langspiel-Schallplatten

Zu den bemerkenswerten technischen Neuerungen, mit denen uns die Düsseldorfer Funkausstellung überraschen konnte, gehört die von der Deutschen Grammophon GmbH. herausgebrachte Langspiel-Schallplatte, die der Phontechnik neue Produktionsmöglichkeiten erschließt. Die nach dem neuen, von der Deutschen Grammophon entwickelten Verfahren der variablen Mikrograde herausgebrachten Schallplatten stellen bereits marktreife Serienpressungen dar. Der Schallplattenfreund kann also an Hand einer erschienenen Liste schon heute seine Auswahl treffen.

Mehrere Jahrzehnte hindurch schien es unabänderliche Tatsache zu sein, daß eine Schallplatte mit 25 cm Durchmesser maximal drei Minuten und 40 Sekunden spielt, während die Spielzeit einer 30-cm-Platte höchstens fünf Minuten beträgt. Diese Norm hat ihre technischen Gründe. Es war bisher praktisch nicht durchführbar, die Schallrillen noch enger aneinanderzulegen, ohne grundsätzliche Änderungen der Abspielvorrichtungen vorzunehmen.

Die Umstellung auf eine andere Normung hätte eine Weiterverwendung der bisher üblichen Plattenplayer unmöglich gemacht. In den USA hat die Schallplattenindustrie übrigens diesen entscheidenden Schritt gewagt. Dort stellt man seit 1948 jährlich viele Millionen Langspielplatten mit geringerer Umdrehungszahl her und macht von 33 $\frac{1}{3}$  und 45 Umdrehungen je Minute gegenüber 78 bei der bisher üblichen Schallplatte Gebrauch. Bei der amerikanischen Langspielplatte gelang es bei kleinerem Rillenabstand für eine 30-cm-Platte eine Spieldauer von nahezu 17 Minuten zu erreichen, wenn man ein besonderes Abspielgerät verwendet.

Eine Übertragung der amerikanischen Verhältnisse auf den deutschen Markt ist aus wirtschaftlichen Gründen kaum durchführbar, da die Anschaffung neuer Plattenspieler eine allgemeine Anwendung der Langspielplatte in Deutschland unmöglich macht. Es ist daher sehr zu begrüßen, wenn jetzt nach mehr als zehnjähriger Vorarbeit eine deutsche Langspielplatte erscheint, die auf jedem bereits vorhandenen Plattenspieler mit der alten Umdrehungszahl und mit dem vorhandenen Tonarm abgespielt werden kann. Bei dem von der Deutschen Grammophon GmbH. entwickelten Verfahren der variablen Mikrograde wird der Rillenabstand in Abhängigkeit von der jeweiligen Lautstärke gesteuert. Hierbei handelt es sich um die technische Weiterentwicklung eines an sich längst bekannten Gedankens. Columbia legte dieses Prinzip in einem Patent fest, ließ es aber später wieder fallen, weil der Realisierungsmöglichkeit zu große Schwierigkeiten gegenüberstanden. In diesem Patent ist ausführlich niedergelegt, daß sich der Schallrillenabstand je nach den aufgezeichneten Amplituden ändern soll. Das technische Problem konnte durch einen Spezialverstärker gelöst werden, der acht Röhren verwendet.

# Die deutschen Radiogeräte 1950/51

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes und West-Berlins

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der deutschen Radioindustrie

Die Tabelle enthält die im Baujahr 1950/51 erschienenen Radiogeräte, soweit sie bis 18. 8. 1950 bekannt geworden sind

## Verwendete Abkürzungen

### Schaltungsart:

- G = Geradeempfänger
- S = Superhetempfänger
- u = UKW-Einsatz
- U = UKW-Bereich organisch eingebaut

### Sperrkreis:

- D = Doppelbereichssperrkreis für MW, LW
- s = MW-Sperrkreis
- S = LW-Sperrkreis
- Sa = Zf-Saugkreis
- Zf = Zwischenfrequenz-Sperrkreis

### Bandbreitenregler:

- Br = stetig veränderlicher Bandbreitenregler

Bs = Bandbreitenschalter

au = automatische Bandbreitenregelung

### Gegenkopplung:

- GE = Gegenkopplung in der Endstufe
- GV = Gegenkopplung vor der Endstufe, auf NF-Vorstufe wirkend

### Lautsprecher:

- E = Elektrodynamischer Lautsprecher
- F = Freischwinger
- k = Kristalllautsprecher
- P = Permanent-dynamischer Lautsprecher

e = elektrostatisch

Bei mehreren Lautsprechern gibt die Ziffer die Zahl der Lautsprechersysteme an

### Gehäuse:

- H = Holzgehäuse
- K = Keramik-Gehäuse
- KK = Koffer mit Kunstlederbezug
- KL = Koffer mit Lederbezug
- L = Lederetui
- m = Metallgehäuse
- P = Preßstoffgehäuse
- M = Musikschrankgehäuse
- S = Sessel

Gerätetyp	Röhrenzahl	Schaltungsart	Röhrenbestückung	Kreise	Wellenbereiche	Sperrkreis	Schwend-ausgleich	Bandbreiten-regler	Gegenkopplung	Lautsprecher	Gehäuse	Leistungs-aufnahme Watt	Preis DM.
<b>Aerophon-Radio-Werk</b>													
Piccolo GW	5	S	12 SA 7, 12 SK 7, 12 SQ 7, 50 L 6, 35 Z 5	6	3	S	3	—	GE	P	H	45	210.—
Grand W/GW	6	S	6 SA 7, 6 SK 7, 6 SQ 7, 6 V 6, 6 E 5, 5 Z 4	6	4	S	3	Br	Gr	E	P	65	336.—
Luxus W/GW	7	S	6 SK 7, 6 SA 7, 6 SK 7, 6 SQ 7, 6 L 6, 6 E 5	6	4	S	4	—	Gr	E	P	85	426.—
Gigant W/GW	9	S	6 SK 7, 6 SA 7, 6 SQ 7, 6 SK 7, 6 SC 7, 2× 6 V 6, 6 E 5, 5 Z 4	6	4	S	4	—	Gr	E	P	90	528.—
Export W/GW	6	S	6 SK 7, 6 SA 7, 6 SQ 7, 6 SK 7, 6 SC 7, 2× 6 V 6, 6 E 5, 5 Z 4	6	10	—	4	—	Gr	E	P	90	498.—
<b>AEG</b>													
40 GW	4	S	UCH 11, UBF 11, UCL 11, UM 11, 220 E 60	6	5	Zf	2	—	GV	P	P	40	238.—
40 GWU	4	SU	UCH 11, UBF 11, UCL 11, UM 11, 220 E 60	6	3	Zf	2	—	GV	P	P	40	238.—
50 W	5	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, EM 11, AZ 11	6	3	Zf	2	Bs	GV	P	H	50	289.—
50 WU	6	SU	ECH 11, EF 11, EBF 11, EL 11, EM 11, AZ 11	6	4	Zf	2	Bs	GV	P	H	55	308.—
50 GWU	6	SU	UCH 11, UF 11, UBF 11, UL 11, UM 11, UY 11	6	4	Zf	2	Bs	GV	P	H	45	308.—
60 W	5	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, EM 11, AZ 11	7	3	Zf	2	Br	GV	P	H	50	388.—
60 GW	5	S	UCH 11, UBF 11, UCL 11, UM 11, UY 11	7	3	Zf	2	Br	GV	P	H	40	388.—
60 WU	7	SU	ECH 11, EBF 15, EF 14, ECL 11, EAA 11, EM 11, UY 11	7	4	Zf	2	Br	GV	P	H	55	435.—
60 GWU	7	SU	UCH 11, UBF 15, UF 14, UCL 11, UAA 11, UM 11, 220 E 100	7	4	Zf	2	Br	GV	P	H	45	435.—
70 WU	10	SU	EF 13, 2× ECH 11, 2× EF 15, EBF 11, EAA 11, EL 12, EM 11, 220 B 200 L	8	7	Zf	3	Br	GV	P	H	100	760.—
<b>Apparatebau Backnang</b>													
Star-Mars W	2	G	EF 6, EL 8	1	2	S	—	—	GV	P	P	15	88.—
Star-Trabant W	5	S	ECH 42, EF 41, EBC 41, EL 42, AZ 41	5	1	—	2	—	GE	P	P	30	185.—
Star-Neptun 51 W	6	S	ECH 42, EF 41, EBC 41, EL 11, EM 4, AZ 41	7	3	Zf	2	—	GV	P	H	50	265.—
Star-Neptun Ultra W	6	SU	ECH 43, EF 41, EBC 41, EL 11, EM 4, AZ 41	7	4	Zf	2	—	GV	P	H	50	295.—
Star-Sirius-Ultra	8	SU	EF 43, ECH 42, EF 43, EB 41, EBF 80, EL 11, EM 4, AZ 11	8	6	Zf	4	Br	GV	P	H	65	395.—
Star-Trabant B	4	S	DK 40, DF 91, DAF 91, DL 92	5	1	—	2	—	GE	P	P	8	176.—
<b>Blaupunkt-Werke</b>													
E 79 U	2	G	VEL 11, VY 2	1	2	—	—	—	GE	P	P	20	79.—
B 154 U/KU	3	S	UCH 11, UEL 11, UY 11	4	2	S	—	—	GE	P	P	32	165.—
F 199 U	4	S	UCH 11, UBF 11, UCL 11, UY 11	4	3	Zf	2	—	GE	P	P	32	199.—
F 229 U	5	SU	UCH 11, UF 11, UBF 11, UL 11, UY 11	6	4	Zf	2	—	GE	P	P	40	229.—
F 246 W	5	SU	ECH 11, EF 11, EBF 11, EL 11, AZ 11	6	4	Zf	2	—	GE	E	P	35	246.—
F 266 U	5	SU	UCH 11, UF 11, UBF 11, UL 11, UY 11	6	4	Zf	2	—	GE	P	H	40	266.—
F 269 W	6	SU	ECH 11, EF 11, EBF 11, EL 11, EM 11, AZ 11	6	4	Zf	2	—	GE	E	P	65	269.—
M 289 W	6	SU	ECH 11, EF 11, EBF 11, EL 11, EM 11, AZ 11	6	6	Zf	3	—	GE	E	P	65	289.—
M 298 U	6	SU	UCH 11, UF 11, UBF 11, UL 11, UM 11, UY 11	6	6	Zf	3	—	GE	P	P	65	298.—
M 335 W	6	SU	ECH 11, EF 11, EBF 11, EL 11, EM 11, AZ 11	6	6	Zf	3	—	GE	E	H	65	355.—
G 369 W	7	SU	ECH 11, EF 11, EBF 15, EAA 11, EL 11, EM 11, AZ 11	7	6	Zf	3	Bs	GE	E	H	70	369.—
L 425 W	7	SU	ECH 11, EBF 15, EF 15, EAA 11, ECL 11, EM 11, AZ 11	6	4	Zf	3	—	GE	E	H	70	425.—
L 425 U	7	SU	UCH 11, UBF 15, UF 15, UAA 11, UCL 11, UM 11, UY 11	6	4	Zf	3	—	GE	P	H	70	425.—
LU 780 W	9	SU	EF 11, ECH 11, EBF 11, EF 15, EAA 11, EF 11, EL 12, EM 11, AZ 12	7	6	Zf	4	Bs	GV	E	H	95	550.—



Gerätetyp	Röhrenzahl	Schaltungsart	Röhrenbestückung	Kreise	Wellenherlebe	Sperrkreis	Schwundausgleich	Broadbreitenregler	Gegentoppung	Laufsprecher	Gehäuse	Leistungsaufnahme Watt	Preis DM.
<b>Roland Brandt</b>													
550 B	4	S	DCH 11, DF 11, DAF 11, DL 11	5	3	Sa	—	—	GE	P	P	—	170.—
4651 GW	4	S	UCH 42, UAF 42, UL 41, UY 41	6	3	Sa	2	—	GE	P	P	40	160.—
5651 W	4	S	ECH 42, EAF 42, EL 41, AZ 41	6	3	Sa	2	—	GE	P	P	36	195.—
6651 W	6	SU	ECH 42, EAF 42, ECF 12, EL 41, EM 11, AZ 41	6	4	Sa	2	—	GE	P	P	38	235.—
7751 W	7	SU	ECH 11, EBF 15, EF 15, EAA 11, EFM 11, EL 11, AZ 11	7	4	Sa	2	Br	GE	P	P	—	—
<b>Max Braun</b>													
560 W	5	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, AZ 41	6	3	Sa	2	—	GE	P	P	36	208.—
860 W	6	SU	ECH 42, EF 41, EF 42, EB 41, EBF 80, EL 41, EM 4, AZ 11	6	5	Sa	2	—	GE	P	H	45	425.—
950 WN	6	S	ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 12, EM 11, AZ 12	7	4	Sa	2	Br	GE	P	H	55	485.—
Phonosuper	6	S	ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 12, EM 11, AZ 12	7	4	Sa	2	Br	GV	P	H	55	635.—
960 WL	6	S	ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 12, EM 11, AZ 12	7	4	Sa	2	Br	GV	P	H	55	635.—
Phonosuper	6	S	ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 12, EM 11, AZ 12	7	4	Sa	2	Br	GV	P	H	55	635.—
<b>Continental-Rundfunk</b>													
Imperial 601 W	6	SU	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EM 34, EL 41, AZ 41	8	4	Sa	3	—	GV	P	H	60	298.—
Imperial 611 W	6	SU	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EM 34, EL 11, AZ 11	8	4	Sa	3	Br	GV	2 P	H	60	376.—
Imperial 611 GW	6	SU	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UM 34, UL 11, UY 3	8	4	Sa	3	Br	GV	2 P	H	60	376.—
Imperial 711 W	7	SU	EF 11, ECH 11, EBF 11, EF 11, EM 11, EL 12, AZ 12	9	6	Sa	4	Br	GV	2 P	H	80	ca. 420
<b>Funktechnische Werke</b>													
662 W	6	S	ECH 11, EBF 11, EF 11, EL 11, EM 11, AZ 11	6	5	—	3	Bs	GE	P	H	45	335.—
662 GW	6	S	UCH 11, UBF 11, UF 11, UL 11, UM 11, UY 11	6	5	—	3	Bs	GE	P	H	40	335.—
Phonosuper W	6	S	ECH 11, EBF 11, EF 11, EL 11, EM 11, AZ 11	6	5	—	3	Bs	GE	P	H	45	485.—
Musikschrank W	6	S	ECH 11, EBF 11, EFL 11, EM 11, AZ 11	6	5	—	3	Bs	GE	P	M	45	585.—
<b>Graetz KG.</b>													
153 W	6	Su	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EM 4, EL 41, 315 B 60	7	3	Zf	3	Br	GE	E	H	50	298.—
153 GW	6	Su	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UM 4, UL 41, 220 D 100 S	7	3	Zf	3	Br	GE	E	H	43	312.—
154 W	8	SU	EF 42, EF 42, ECH 42, EF 43, EB 41, EBF 80, EL 41, EM 34	7	4	Zf	3	Br	GV	E	H	70	398.—
154 GW	8	SU	UF 42, UF 42, UCH 42, UF 43, UB 41, UBF 80, UL 41, UM 4	7	4	Zf	3	Br	GV	P	H	50	415.—
<b>Grundig Radio-Werke</b>													
88 GW	2	G	UF 6, UL 2, 220 E 30	1	2	D	—	—	GE	P	P	13	88.—
165 W	5	S	ECH 42, EF 41, EBC 41, EL 41, AZ 41	6	2	—	2	Bs	GV	P	P	35	165.—
196 W	5	S	ECH 42, EF 41, EBC 41, EL 41, AZ 41	6	3	—	2	Bs	GV	P	P	35	196.—
238 W	6	S	ECH 42, EF 41, EBC 41, EL 41, EM 4, AZ 41	6	3	—	2	Bs	GV	P	H	37	238.—
298 W	5	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, EM 11, AZ 11	6	4	—	2	Bs	GV	P	H	45	298.—
355 W	7	SU	ECH 11, EBL 15, ECL 11, EM 11, AZ 11, EAA 11, ECF 12	6	7	Zf	2	Bs	GV	P	H	57	355.—
380 W	7	SU	ECH 11, EBL 15, ECL 11, EM 11, AZ 11, EAA 11, ECF 12	7	7	Zf	2	Bs	GV	P	H	57	380.—
495 W	9	SU	ECH 11, EBF 15, EBF 11, EF 12, EL 12, EM 11, EF 12, EAA 11, ECF 12	8	7	Zf	2	Bs	GV	2 P	H	90	495.—
399 W	5	S	ECH 42, EF 41, EBC 41, EL 41, AZ 41	6	5	—	3	Bs	GV	P	H	35	399.—
<b>Hagenuk</b>													
Ravensberg W	3	S	ECH 42, EAF 42, EL 41	6	4	—	2	au	—	P	P	25	188.—
Nordmark 51 W	4	S	ECH 42, EAF 42, EM 4, EL 41	6	4	—	2	au	—	P	H	35	248.—
Autosuper	6	S	EF 11, ECH 42, 2 x EAF 42, 2 x EL 42	6	2	—	3	—	GE	P	m	23	320.—
<b>Himmelwerk AG.</b>													
Zauber-Koffer HS 2	5	S	DF 91, DK 91, DF 91, DAF 91, DL 92	6	3	Zf	2	—	—	P	KK	15	279.—
Zauberflöte HS 1	5	S	ECH 4, ECH 4, EM 11, EBL 1, AZ 1	6	4	Zf	3	—	GE	P	H	40	300.—
<b>J. Hünigerle KG.</b>													
Trumpf 130 GWU	1	SU	UEL 11, UY 2	1	3	—	—	—	—	P	P	35	79.—
Export 640 W 3	4	S	ECH 42, EAF 42, ECL 113, AZ 41	6	3	—	2	—	GV	P	P	40	149.50
Königsfeld 650 WU	5	SU	ECH 11, EBF 15, ECL 11, EM 11, AZ 11	6	3	—	2	—	GV	P	H	45	215.—
<b>Alfo Jungmann</b>													
Lyra 51	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 34, AZ 41	6	3	—	3	—	GE	P	H	38	238.—
Capella	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 34, AZ 41	7	3	—	3	—	GE	P	H	38	ca. 300
Capella U	7	SU	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EB 41, EL 41, EM 34, AZ 41	7	4	—	3	—	GE	P	H	38	ca. 340
<b>Kersi-Apparatebau</b>													
149 GW	4	S	2 x UCH 21, UBL 21, UY 1 N	6	2	—	3	—	GF	P	P	40	149.—
Violetta III GW	5	S	2 x ECH 21, EBL 21, EM 4, AZ 1	7	3	—	3	—	GF	P	H	35	198.—
<b>Körting Radio-Werke</b>													
Neos 51 W	4	SU	ECH 42, EBF 80, ECL 113, AZ 41	6	4	—	2	—	GV	P	H	38	236.—
Miros 51 W	5	S	ECH 11, EBF 11, EFM 11, EL 11, AZ 11	6	3	—	3	—	GV	P	H	40	269.—
Supra-Selector 51 W	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EM 4, EL 41, AZ 41	7	3	—	3	Br	GV	P	H	45	347.—
Omni-Selector 51 W	8	SU	EF 42, ECH 42, EAF 42, EB 41, EM 34, EAF 42, EL 41, AZ 41	6	4	—	3	—	GV	P	H	45	385.—
Bandselector 51 W	6	S	ECH 11, EBF 11, EF 11, EM 11, EL 11, AZ 11	7	4	—	3	Br	GV	P	H	45	398.—
Ultramar 51 W	9	S	EF 41, ECH 42, EAF 42, EF 41, EM 34, EF 40, 2 x EL 41, AZ 12	8	12	—	4	Bs	GV	P	H	90	598.—
Dominus 51 W	11	SU	EF 43, ECH 42, EAF 42, EAF 42, EB 41, EF 41, EM 34, EF 40, 2 x EL 41, AZ 12	8	9	—	4	Bs	GE	P	H	90	695.—

Gerätetyp	Röhrenzahl	Schaltungsart	Röhrenbestückung	Kreise	Wellenbereiche	Sperrkreis	Schwundausgleich	Bandbreitenregler	Gegerkopplung	Lautsprecher	Gehäuse	Leistungsaufnahme Watt	Preis DM.
<b>Krefft A.G.</b>													
Tenor W 50	5	S	ECH 42, EAF 42, EL 41, EM 11, AZ 41	6	3	—	3	—	GE	P	H	45	234.—
Tenor GW 50	5	S	UCH 42, UAF 42, UL 41, UM 11, UY 41	6	3	—	3	—	GE	P	H	45	234.—
Tasso W 50	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 11, AZ 41	7	3	—	3	—	GE	P	H	45	45
Tasso GW 50	6	S	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UM 41, UY 41	6	3	—	3	Bs	GE	P	H	45	45
Domklang W 50	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EM 11, EL 41, AZ 41	6	3	—	3	Bs	GE	P	H	50	375.—
<b>Lembeck &amp; Co.</b>													
Atlantis TS 395	8	S	EAF 42, ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 4, 2 × AZ 41	7	6	—	3	Bs	GE	P	H	55	395.—
Atlantis T 395	12	SU	EAF 42, ECH 42, 2 × EAF 42, EL 41, EM 4, 2 × AZ 41, 3 × EF 42, EB 41	14	7	—	3	Bs	GE	P	H	65	
<b>Loewe Opta A.G., Berlin</b>													
Opta 1151 W „Kantate“	3	SU	EF 12, EL 11, ECF 12	1	4	s	—	—	GV	P	H	25	169.50
Opta 1551 W „Sonatine“	5	S	ECH 4, EBF 11, EL 11, AZ 1, EM 11	6	4	Zf	2	—	GV	P	H	50	242.—
Opta 1651 W „Sonatine“	6	SU	ECH 4, EBF 11, EL 11, AZ 1, EM 11, ECF 12	8	3	Zf	2	—	GV	P	H	50	272.—
Opta 2651 W „Sonate“	5	S	ECH 4, EBF 11, EL 11, AZ 1, EM 11	6	3	Zf	2	—	GV	P	H	50	259.50
Opta 2651 W „Sonate“	6	SU	ECH 4, EBF 11, EL 11, AZ 1, EM 11, ECF 12	8	4	Zf	2	—	GV	P	H	50	289.50
Opta 5651 „Auto-super“	5	S	EF 13, ECH 11, EBF 11, ECL 11, EF 11	6	3	Zf	3	—	GE	P	m	27	395.—
<b>Loewe Opta A.G., Kronach</b>													
Globus W	5	SU	ECH 42, EAF 42, EFM 11, EL 41, AZ 41	6	4	Sa	3	Bs	GV	P	H	48	298.—
Atlanta W	7	SU	ECH 42, EF 43, EF 42, EB 41, EFM 11, EL 41, AZ 41	6	4	Sa	3	Bs	GV	P	H	56	368.—
<b>C. Lorenz A.G.</b>													
Neckar GW	1	G	UEL 71	1	2	—	—	—	GV	P	P	28	76.—
Isar GW	2	G	UEL 71, UCF 12	1	4	s	—	—	GV	P	H	30	169.—
Elbe W	3	S	ECH 71, ECH 71, EBL 71	6	3	Zf	2	—	GV	P	P	32	198.—
Mosel W	4	S	ECH 71, ECH 71, EBL 71, EM 11	6	3	Zf	2	—	GV	P	P	32	239.—
Weser W	4	SU	ECH 71, ECH 71, EEL 71, EM 71, 2 × DS 80, DS 601	6	4	Zf	2	—	GV	P	H	32	338.—
Donau W	6	S	ECH 42, 2 × EAF 42, EM 71, EL 41, AZ 41	6	5	Zf	3	Br	GV	P	H	55	
Donau W	10	SU	ECH 42, 2 × EAF 42, ECH 42, EF 43, EF 42, EB 41, EL 41, EM 71, AZ 41	8	6	Zf	3	Br	GV	P	H	89	480.—
<b>Lumophon Werke G.m.b.H.</b>													
GW 211	2	G	UEL 11, UY 2	1	3	s	—	—	—	P	P	28	98.—
GW 211 U	3	GU	UEL 11, UY 2, UCF 12	1	4	s	—	—	—	P	P	28	136.—
WD 211	2	G	UEL 11, UY 2	1	3	s	—	—	—	P	P	18	98.—
WD 211 U	3	GU	UEL 11, UY 2, UCF 12	1	4	s	—	—	—	P	P	18	136.—
GW 461	4	S	UCH 11, UBF 11, UCL 11, 220 E 60	6	3	Sa s	2	—	GV	P	P	40	196.—
GW 461 US 1	5	SU	UF 42, UCH 11, UBF 11, UCL 11, 220 E 60	6	4	Sa s	2	—	GV	P	P	40	227.—
WD 461	4	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, AZ 11	6	3	Sa s	2	—	GV	P	H	47	204.—
WD 461 US 1	5	SU	EF 42, ECH 11, EBF 11, ECL 11, AZ 11	6	4	Sa s	2	—	GV	P	P	47	236.—
GW 561	5	S	UCH 11, UBF 11, UM 11, UCL 11, 220 E 60	6	3	Sa s	3	—	GV	P	H	40	214.—
GW 561 US 1	6	SU	UF 42, UCH 11, UBF 11, UM 11, UCL 11, 220 E 60	6	4	Sa s	3	—	GV	P	H	40	247.—
WD 561	5	S	ECH 11, EBF 11, EM 11, ECL 11, AZ 11	6	3	Sa s	3	—	GV	P	H	35	221.—
WD 561 US 1	6	SU	EF 42, ECH 11, EBF 11, EM 11, ECL 11, AZ 11	6	4	Sa s	3	—	GV	P	H	35	254.—
GW 571	5	S	UCH 11, UBF 15, UM 11, UCL 11, 220 E 60	7	3	Sa s	3	—	GV	P	H	40	292.—
WD 571	5	S	ECH 11, EBF 15, EM 11, ECL 11, AZ 11	7	3	Sa s	3	—	GV	P	H	40	298.—
WD 571 US 2	7	SU	ECH 11, EBF 15, EF 42, EQ 80, EM 11, EL 11, AZ 11	7	4	Sa s	3	—	GV	P	H	65	358.—
<b>Ernst Mästling</b>													
Favorit 69 W	2	G	EF 12, EL 13 (EF 6, EL 8)	1	4	s	—	—	GV	P	P	22	69.—
Record 110 W	3	G	AF 7, AL 4, AZ 1 (EF 12, EL 11, AZ 11)	1	4	s	—	—	GV	P	P	40	110.—
179 W	4	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, AZ 11	6	3	—	2	au	GV	E	P	55	179.—
179 W	5	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, AZ 11, EM 11	6	3	—	2	au	GV	E	P	55	198.—
Record 270 W	5	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, AZ 11, EM 11	6	6	—	2	au	GV	E, P	H	60	270.—
<b>Magnophon-Werke</b>													
Carino-Koffer	6	S	DF 91, DK 91, DF 91, DAF 91, DL 92, UY 41	6	1	—	3	—	GE	P	KK	14	198.—
Autosuper AS 6/50 S	4	S	6 A 8, 6 AG 5, 6 D 8, 6 V 6	6	1	—	3	—	GE	P	m	24	298.—
AS 6/51 VW/K	5	S	6 AG 5, 6 K 8, 6 AG 5, 6 B 8, 6 V 6	6	1(2)	—	4	—	GE	P	m	24	318.—
AS 6/50 U/UK	5	S	6 AG 5, 6 K 8, 6 AG 5, 6 B 8, 6 V 6	6	1(2)	—	4	—	GE	P	m	24	348.—
AS 6/51 MS/MSK	6	S	6 AG 5, 6 K 8, 6 AG 5, EFM 11, 6 R 7, 6 V 6	6	1(2)	—	5	—	GE	P	m	25	364.50
OS 6/51 K	7	S	6 AG 5, 6 K 8, 6 AG 5, EFM 11, 6 R 7, 6 V 6, 6 V 6	6	2	—	5	—	GE	P	m	25	376.50
<b>Meßgerätebau GmbH.</b>													
ESA 50—BN 15051	6	S	EF 41, ECH 42, 2 × EAF 42, EL 41, EZ 11	7	2	—	4	—	GF	P	m	27	385.—
ESA 50—BN 15052	6	S	EF 41, ECH 42, 2 × EAF 42, EL 41, EZ 11	7	2	—	4	—	GE	P	m	33	420.—
ESA—BN 15054	8	S	EF 41, ECH 42, EAF 42, EF 41, EAF 42, 2 × EL 41, EZ 40	7	2	—	3	—	GE	P	m	50	795.—

Gerätetyp	Röhrenzahl	Schaltungsart	Röhrenbestückung	Kreise	Wellenbereiche	Sperrkreis	Schwund- ausgleich	Bandbreiten- regler	Gegenkopplung	Lautsprecher	Gehäuse	Leistungs- aufnahme Watt	Preis DM.
<b>Metz-Apparatefabrik</b>													
Java W	3	S	ECH 4, ECH 4, EBL 1	6	3	Sa	2	—	GV	P	P	40	192.—
Java GW	3	S	UCH 5, UCH 5, UBL 3	6	3	Sa	2	—	GV	P	P	40	192.—
Capri W	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EM 4, EL 41, AZ 41	7	3	Sa	3	Br	GV	P	H	40	278.—
Capri GW	6	S	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UM 4, UL 41, UY 41	7	3	Sa	3	Br	GV	P	H	40	278.—
Hawaii W	7	S	ECH 42, EBF 80, EM 4, EF 40, EL 41, EL 41, AZ 12	8	8	Sa	2	Br	GV	P	H	65	ca. 430
Baby	4	S	DK 91, DF 91, DAF 91, DL 92	5	1	—	1	—	—	P	P	—	148.—
<b>Nora-Radio (Heliowatt-Werke)</b>													
GW 155 2	2	S	UEL 11, UY 2	1	3	—	—	—	GE	P	P	25	98.—
GW 455—Undine-Aida	3	S	UCH 11, UEL 11, UY 2	4	3	Zf	—	—	GE	P	P	30	—
GW 654—Menuett	5	S	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	6	3	Zf	3	—	GV	P	P	40	228.—
W 654—Serenade	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EM 4, EL 41, AZ 41	6	3	Zf	3	—	GV	P	H	45	278.—
W 754	8	SU	ECH 42, EBF 15, EF 14, EAA 11, EM 4, EAF 42, EL 41, AZ 11	6	4	Zf	3	—	GV	P	H	55	360.—
K 454—Noracord	4	S	DCH 11, DF 11, DAF 11, DL 11	4	3	—	3	—	GE	P	P	—	224.—
K 555 GW—Noraphon	4	S	DCH 11, DF 11, DAF 11, DL 11, 220 E 100	5	3	—	3	—	GE	P	P	28	248.—
<b>Nord-Mende</b>													
198 W	4	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41	6	3	Zf	3	—	GV	P	P	42	198.—
198 GW	6	S	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	6	3	Zf	3	—	GV	P	P	40	198.—
198 WU	5	SU	ECF 12, ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41	6	4	Zf	3	—	GV	P	P	45	233.—
225 W	5	S	ECH 42, EAF 42, EF 41	8	3	Zf	3	Bs	GV	P	P	42	225.—
225 WU	6	SU	ECH 42, EAF 42, EF 41, EL 41, ECF 12, EM 4	8	4	Zf	3	Bs	GV	P	P	45	260.—
225 GW	6	S	UCH 42, UAF 42, UF 41, UL 41, UM 4, UY 41	8	3	Zf	3	Bs	GV	P	P	40	229.—
225 GWU	7	SU	UCF 12, UCH 42, UAF 42, UF 41, UL 41, UM 4, UY 41	8	4	Zf	3	Bs	GV	P	P	40	264.—
258 W	5	S	ECH 42, EAF 42, EF 41, EL 41, EM 4	8	3	Zf	3	Bs	GV	P	H	42	258.—
258 WU	6	SU	ECF 12, ECH 42, EAF 42, EF 41, EL 41, EM 4	8	4	Zf	3	Bs	GV	P	H	45	293.—
315 GW	5	S	UCH 11, UBF 11, UCL 11, UY 11, UM 11	6	5	Zf	2	—	GV	P	H	45	315.—
315 GWU	6	SU	UCF 12, UCH 11, UBF 11, UCL 11, UM 11, UY 11	6	6	Zf	2	—	GV	P	H	45	350.—
328 W	5	S	ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 11, EM 11	8	5	Zf	2	Bs	GV	P	H	42	328.—
328 WU	6	SU	ECF 12, ECH 11, EBF 11, EF 12, EL 11, EM 11	8	6	Zf	2	Bs	GV	P	H	45	363.—
<b>Opta-Spezial GmbH, Düsseldorf</b>													
Rheingold 3751 W	7	S	ECH 42, EAF 42, EFM 11, EL 41, AZ 41	7	4	s	3	Br	GV	P	H	45	339.—
Rheingold 3751 W	5	SU	ECH 42, EAF 42, EFM 11, EL 41, AZ 41, EF 42, EB 41	8	5	—	3	Br	GV	P	H	45	389.—
<b>Philips Valvo Werke</b>													
BD 290 U—Philetta 50	5	S	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	6	3	Zf	2	—	GE	P	P	45	175.—
BD 400 A—Sirius—EU	6	S	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, EM 34, AZ 41	6	4	Zf	2	—	GV	P	P	50	269.—
BD 400 A—Sirius—MU	8	SU	ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, EM 34, AZ 41, EF 42, EF 41	6	5	Zf	2	—	GV	P	P	50	ca. 309
BD 390 A—Orion	5	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, AZ 41	6	4	Zf	2	—	GV	P	H	45	280.—
BD 492 A—Merkur	6	S	ECH 4, EF 9, EF 9, EBL 1, EM 4, AZ 1	6	3	Zf	2	Bs	GV	P	H	50	310.—
BD 500 A—Jupiter (OU/EU)	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 4, AZ 1	6	5	Zf	2	—	GV	P	H	50	320.—
BD 500 A—Jupiter (MU)	8	SU	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 4, AZ 1	6	6	Zf	2	—	GV	P	H	50	—
Autosuper ND 491 V	4	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41	6	2	—	2	—	—	P	m	32	327.— 362.— 371.—
BD 700 A—Capella	15	SU	ECH 42, EAF 42, EB 41, EM 34, 4 × EF 42, EB 41, EF 40, EBC 41, 2 × EL 41, 2 × AZ 41	8	6	Zf	2	—	GV	P	H	100	ca. 625
<b>Willy Rieble</b>													
W 660	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, AZ 41, EM 4	6	4	Zf	3	—	—	P	H	30	265.—
GW 660	6	S	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41, UM 4	6	4	Zf	3	—	—	P	H	32	280.—
W 671	6	S	ECH 4, EBF 2, EF 9, EL 11, EM 4, AZ 1	7	4	Zf	3	—	—	P	H	37	325.—
GW 671	6	S	UCH 5, UF 5, UF 5, UBL 3, UY 3, UM 4	7	4	Zf	3	—	—	P	H	42	340.—
<b>Rohde &amp; Schwarz</b>													
ESF GW	7	SU	UCH 42, 4 × UAF 42, UL 41, UY 41	6	5	—	3	—	GE	P	H	38	485.—
<b>Saba-Radio-Werke</b>													
Triberg W 51	4	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, AZ 41	6	3	Zf	2	—	GV	P	P	42	198.—
Villingen-W	5	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, EM 11, AZ 41	6	3	Zf	3	—	GE	P	H	43	282.—
Villingen-WUA	6	SU	ECH 11, EBF 11, ECL 11, EM 11, AZ 41, ECH 43	6	4	Zf	3	—	GE	P	H	43	325.—
Villingen-GW	5	S	UCH 11, UBF 11, UCL 11, UM 11, UY 11	6	3	Zf	3	—	GE	P	H	43	255.—
Meersburg W	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 4, AZ 41	7	4	Zf	3	Bs	GV	P	H	42	298.—
Meersburg WUA	7	SU	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 4, AZ 11, ECH 43	7	5	Zf	3	Bs	GV	P	H	42	325.—
Freiburg W	7	S	EF 41, ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 4, AZ 11	9	5	—	3	Bs	GV	P	H	52	408.—
Freiburg WUS	11	SU	EF 41, ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 4, AZ 11, ECH 42, EF 42, EF 42, EQ 80	9	6	—	3	Bs	GV	P	H	52	490.—
Freiburg W 10	9	S	EF 41, ECH 42, 2 × EAF 42, ECC 40, 2 × EL 41, EM 4, AZ 12	9	5	—	3	Bs	GV	P	H	80	458.—
Freiburg W 10 US	13	SU	EF 41, ECH 42, 2 × EAF 42, ECC 40, 2 × EL 41, EM 4, AZ 12, ECH 42, EF 42, EF 42, EQ 80	9	6	—	3	Bs	GV	P	H	115	540.—
<b>Siemens &amp; Halske</b>													
Spezialsuper SB 502 W	5	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, AZ 41	6	3	—	2	—	GV	P	P	50	—
Spezialsuper SB 502 GW	5	S	UCH 42, UAF 42, UAF 42, UL 41, UY 41	6	3	—	2	—	GV	P	P	50	210.—
Qualitätssuper SH 607 W	6	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EM 4, EL 41, AZ 41	6	3	—	2	—	GV	P	H	50	320.—
Großsuper SH 705 W	7	SU	EF 42, ECH 42, EAF 42, EQ 80, EM 4, EL 41, AZ 1	6	4	—	2	Bs	GV	E	H	60	430.—
Spitzsuper SH 906 W	9	SU	ECH 42, EF 41, EAF 42, EF 42, EM 4, EL 41, EM 4, EAF 42, EL 12, AZ 12	8	6	—	3	Bs	GE	E, P	H	95	650.—
Schatulle SB 700 W	7	S	EF 13, ECH 11, EBF 11, EF 11, EL 12, EM 11, AZ 12	7	6	—	3	Br	GE	E, P	H	90	550.—
Autosuper SB 601 AB	5	S	EF 41, ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41	6	4	—	4	—	GE	P	m	35	418.—

Gerätetyp	Röhrenzahl	Schaltungsart	Röhrenbestückung	Kreise		Wellenbereiche	Sperrkreis	Schwundausgleich	Bandbreitenregler	Gegenskopplung	Lautsprecher	Gehäuse	Leistungsaufnahme Watt	Preis DM.
				1	2									
<b>Südfunk-Apparatebau</b>														
Weltsuper Ultra I	7	SU	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EB 41, EM 11, EL 41, AZ 11	5	5	—	—	3	—	GV	P	H	40	329.—
Weltsuper Ultra II	7	SU	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EB 41, EM 11, EL 11, AZ 11	5	5	—	—	3	—	GV	P	H	40	339.—
<b>G. Schaub</b>														
Pirolette GW	1	G	UEL 71	1	2	—	—	—	—	GV	P	P	28	76.—
Sonora GW	2	GU	UEL 71, UCF 12	1	4	—	—	—	—	GV	P	H	30	168.50
Kongreß 52 W	4	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41	6	3	Zf	2	—	—	GV	P	P	32	198.50
Regina W	4	S	ECH 71, ECH 71, EBL 71, EM 11 (EM 71)	6	3	Zf	2	—	—	GV	P	P	32	239.—
Smaragd	4	SU	ECH 71, ECH 71, EEL 71, EM 71, 2 x DS 80, DS 601	6	4	Zf	2	—	—	GV	P	H	32	339.—
Weltsuper 52 U	8	SU	ECH 42, EAF 42, EF 42, EB 41, EAF 42, EL 41, EM 71, AZ 41	6	6	Zf	3	Br	—	GV	P	H	65	475.—
<b>Schmidt-Corten</b>														
Koffersuper GW	3	G	3 x 9003	1	1	—	—	—	—	—	P	L	—	116.—
Koffersuper BGW	4	S	1 R 5 T, 1 T 4 T, 1 S 5 T, 3 S 4 T	6	1	—	—	2	—	—	P	L	—	160.—
Koffersuper BW	5	S	DK 91, DF 91, DF 91, DAF 91, DL 92	7	2	—	—	3	—	GV	P	L	—	210.—
<b>Rudolf Staudigl</b>														
Trautheim W	5	S	2 x ECH 4, EBL 1, EM 4, AZ 4	6	3	Sa	2	—	—	GE	P	H	55	398.—
Standard W	5	S	2 x ECH 4, EBL 1, EM 4, AZ 4	6	3	Sa	2	—	—	GE	2 P	H	55	395.—
Studio IW	6	S	2 x ECH 4, EBF 11, EL 12, EM 4, AZ 4	6	3	Sa	3	Bs	—	GE	2 P	HP	80	780.—
Interpret IW	6	S	2 x ECH 4, EBF 11, EL 12, EM 4, AZ 4	6	3	Sa	3	Bs	—	GE	2 P	HP	80	1360.—
Interpret II W	9	S	2 x ECH 4, 2 x EF 40, 2 x AD 1, ECC 40, EM 4, AZ 4	6	3	Sa	2	Bs	—	GV	2 P	HP	120	2240.—
<b>TE KA DE</b>														
WK 065	5	S	ECH 42, EAF 42, EM 34, EL 41, AZ 1	6	3	—	—	2	—	GV	P	H	40	238.—
WUK 065	6	Su	ECH 42, EAF 42, EM 34, EL 41, AZ 41, ECH 43	6	4	—	—	2	—	GV	P	H	40	275.—
WKZ 065	6	S	ECH 42, EAF 42, EM 34, EL 41, AZ 41	6	3	—	—	2	—	GV	P	H	40	280.—
WUK 50 A	5	SU	ECH 21, ECH 21, EBL 21, EM 4, ECH 43	7	4	—	—	3	—	GV	P	H	50	325.—
<b>Telefunken</b>														
SK 50 GW	2	S	UCH 11, UEL 11	4	2	—	—	—	—	—	P	P	35	169.—
Capriccio 50 GW	4	S	UCH 11, UBF 11, UCL 11, UM 11	6	3	Zf	2	—	—	GV	P	P	40	238.—
Capriccio 50 GW-UKW	4	SU	UCH 11, UBF 11, UCL 11, UM 11	6	3	Zf	2	—	—	GV	P	P	40	238.—
Operette 50 W	5	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, EM 11, AZ 11	6	3	Zf	2	—	—	GV	P	P	50	268.—
Operette 50 GW-UKW	6	SU	UCH 11, UBF 11, UF 11, UM 11, UL 11, UY 11	6	4	Zf	3	—	—	GV	P	P	40	285.—
Opus 50 GW	5	S	UCH 11, UBF 11, UCL 11, UM 11, UY 11	7	3	Zf	3	Br	—	GV	P	H	40	388.—
Opus 50 GW-UKW	7	SU	UCH 11, UBF 15, UF 14, UAA 11, UCL 11, UM 11, UY 11	7	4	Zf	3	Br	—	GV	P	H	45	435.—
Opus 50 W	5	S	ECH 11, EBF 11, ECL 11, EM 11, AZ 11	7	3	Zf	3	Br	—	GV	P	H	50	388.—
Opus 50 W-UKW	7	SU	ECH 11, EBF 15, EF 14, EAA 11, ECL 11, EM 11, UY 11	7	4	Zf	3	Br	—	GV	P	H	55	435.—
T 5000	10	SU	EF 13, ECH 11, EF 15, EBF 11, EL 12, EM 11, AZ 12, EF 15, ECH 11, EAA 11	8	7	Zf	3	Br	—	GV	P	H	100	760.—
<b>Tonfunk GmbH.</b>														
Violetta P/W	5	S	ECH 4, EBF 2, EM 4, EL 11, AZ 1	7	3	Sa	3	—	—	GE	P	P	35	228.—
Violetta H/W	5	S	ECH 4, EBF 2, EM 4, EL 11, AZ 1	7	3	Sa	3	—	—	GE	P	H	35	248.—
Violetta UKW/W	6	SU	EF 42, ECH 42, EBF 80, EM 4, EL 11, AZ 1	7	4	Zf	3	—	—	GE	P	H	40	298.—
Meisterklang	8	SU	EF 42, ECH 42, EAF 42, EBF 80, EQ 80, EM 4, EL 41, AZ 1	8	4	Zf	3	—	—	GE	P	H	55	450.—
<b>Tonolux</b>														
D 180 L	2	G	UF 6, UL 2	1	1	—	—	—	—	GE	P	K	25	—
Phonosessel	4	S	UCH 11, UBF 11, UCL 11, UY 11	6	3	Zf	2	—	—	GE	P	S	40	475.—
<b>Wandel u. Goltermann</b>														
FW 50 Zikade	4	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41	6	2	—	—	3	—	GE	P	m	33	335.—
FW 50 Bus	5	S	ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EL 41	6	2	—	—	3	—	GE	P	m	45	785.—
<b>Wega-Radio</b>														
Fox II W	5	S	ECH 11, EBF 11, EM 11, ECL 11, AZ 11	6	3	Zf	2	—	—	GE	E	P	53	225.—
Lux W	5	S	ECH 11, EBF 11, EM 11, ECL 11, AZ 11	6	3	Zf	2	Br	—	GE	E	H	53	275.—
<b>Wobbe-Radio</b>														
Notar W	5	S	ECH 42, EAF 42, EL 41, EM 4, AZ 41	6	3	—	—	2	—	GE	P	H	40	225.—
Notar GW	5	S	UCH 42, UAF 42, UL 41, UM 4, UY 41	6	3	—	—	2	—	GE	P	H	40	225.—
Senator W	6	S	ECH 42, EF 41, EBC 41, EM 4, EL 11, AZ 41	7	3	—	—	2	Bs	GE	P	H	50	285.—

## FUNK und Patentrecht

### Auskunftsdienst des Berliner Patentamtes

Im früheren, 1877 errichteten Reichspatentamt, Berlin SW 61, Gitschiner Straße 97—103, im amerikanischen Sektor, befindet sich u. a. seit Oktober 1949 ein „Auskunftsdienst über den Stand der Technik“. Das hier gesammelte technische Schrifttum sowie die Literaturhinweise in den Erteilungsakten von mehreren hunderttausend Patenten stellen einen unermeßlichen Wert dar und bilden eine reiche Fundstätte, die dem Erfinder und dem Ingenieur eine große Hilfe sowohl beim Entwickeln als auch bei der Verwirklichung und Auswertung von Neuschöpfungen bietet.

Das technische Schrifttum gibt ein Bild des Standes, auf dem die Technik in ihrer Entwicklung angelangt ist — es kennzeichnet den „Stand der Technik“.

Jede fortschrittliche Tätigkeit auf technischem Gebiet setzt eine möglichst lückenlose Kenntnis des einschlägigen Standes der Technik voraus. Ohne diese Kenntnis besteht immer die Gefahr, daß das Wissen, das andere schon in Veröffentlichungen niedergelegt haben, unter

nutzlosem Aufwand an Geist, Zeit und Kosten nochmals mühsam erarbeitet wird.

Der „Auskunftsdienst über den Stand der Technik“ verschafft jedem Interessenten auf Anfrage hin sofort einen Überblick über das, was bisher auf irgendeinem Gebiet der Technik für die Lösung eines Problems bekannt geworden ist.

Ob der Erfinder sich über bereits beschrittene Wege unterrichten will, ob der Konstrukteur Anregungen für weitere Entwicklungen auf seinem Arbeitsgebiet erhalten möchte, ob Material für Streitverfahren des gewerblichen Rechtsschutzes (Einspruch, Nichtigkeitsklage, Löschungsklage, Patentprozeß) ermittelt werden muß, ob der Privatmann lediglich seinen Wissensdrang zu befriedigen oder seine technischen Kenntnisse zu erweitern wünscht, in jedem Falle ist die Kenntnis des einschlägigen Standes der Technik unerlässlich.

Der Auskunftsdienst beantwortet die Anfragen auf Grund des ihm zugänglichen technischen Schrifttums, insbesondere der neuen Patentliteratur. Die sachliche Bearbeitung der Anfragen erfolgt durch Beamte des höheren Dienstes mit technischen Spezialkenntnissen und Erfahrungen aus dem früheren Reichspatentamt.

Alle Anfragen werden dritten Personen gegenüber geheim gehalten. Einzelheiten über die Behandlung der Anfragen ergeben sich aus dem „Merkblatt“, das kostenlos erhältlich ist beim „Auskunftsdienst über den Stand der Technik“ im Patentamt Berlin, Berlin SW 61, Gitschiner Straße 97—103, im amerikanischen Sektor, Fernruf 66 52 61.



# Hochentwickelte Superhets

## Querschnitt durch das Superhetbauprogramm 1950/51 (2. Teil)

In Heft 15, 1950, veröffentlichten wir den ersten Teil des Querschnitts durch das neue Superhetprogramm, den die folgenden Ausführungen beschließen.

### Körting Radio-Werke (Schluß)

Die vielfachen Vorzüge gedehnter KW-Bänder und eines regelbaren Dreikreisbandfilters vereinigt der 7-Kreis-6-Röhren-Super Bandselector 51 W mit der praktischen Drucktastenbereichwahl. Durch Aufstecken des Körting-UKW-Supereinsatzes läßt sich dieses Gerät zum AM-FM-Super ergänzen. Mit 8 Kreisen und 11 Röhren stellt der AM-FM-Super Ultramar 51 W einen idealen Weltempfänger dar. Besondere Beachtung verdient der 14-Bereich-Drucktastenvähler, der das Abstimmen im KW-Bereich wesentlich erleichtert. Es sind neben zwei gedehnten KW-Bereichen 13...35 und 30...90 m, 6 über den Gesamtumfang der Skala gespreizte KW-Bänder sowie ein Amateurbereich 80...210 m neben MW und LW vorgesehen. Ferner ist UKW-FM-Empfang möglich. Da Hf-Vorstufe, Magisches Auge, Kreiselantrieb, Hf-Bandbreitenregler mit optischer Anzeige, Gegentaktendstufe und ein 8-Watt-Breitbandlautsprecher (Membrandurchmesser 250 mm) zu den Sondereigenschaften dieses hochwertigen Empfängers gehören, hat dieses Modell große Exportaussichten. Die Körting-Empfängerserie rundet der repräsentative Spitzensuper Dominus 51 W ab, ein 8-Kreis-9-Röhrenempfänger, der als AM-FM-Universalgerät mit Drucktastenvähler, 4stufigem Schwundausgleich, Hf-Bandbreitenregler mit optischer Anzeige und Gegentaktendstufe arbeitet. Wie beim Gerät Ultramar 51 W können für Orts- bzw. Bezirksempfang drei Sender gleichfalls durch Drucktasten gewählt werden. Mit diesem Spitzengerät, das in einem kunstgewerblich gefertigten, wertvollen Edelholzgehäuse erscheint, besitzt der Hörer ein Musikinstrument von hoher Kultur.

### W. Kroll AG.

Die neue Krefft-Radio-Serie bietet in der Mittelklasse zwei solide Superhets mit hoher Fernempfangsleistung, Trennschärfe und Klangqualität. Der in Allstrom- und Wechselstromausführung erhältliche Super Tenor GW 50 bzw. W 50 verwendet 5 Röhren und 8 Kreise. Er hat ferner Ma-

gisches Auge, drei Bereiche, dreifachen Schwundausgleich, Gegenkopplung und Kreiselantrieb. Ein anderer Krefft-Super Tasso W 50 bzw. GW 50, ein hochentwickeltes 7-Kreis-6-Röhrengerät mit Bandbreitenregler, zeichnet sich durch KW-Spreizung an jeder beliebigen Stelle der Skala aus. Zur Einstellung der KW-Bänder enthält die Stationsskala Abstimmmarken. Eine noch weitergehende Berücksichtigung des Kurzwellenempfangs erlaubt der Krefft-Super Domklang W 50 mit einer zweiten, neben der allgemein üblichen Skala angeordneten beweglichen Skala mit fünf gespreizten KW-Bändern. Magisches Auge, Bandbreitenregelung, dreistufiger Schwundausgleich, Gegenkopplung, 9-kHz-Sperre und 6-Watt-Lautsprecher (Membrandurchmesser 245 mm) in Verbindung mit einem Hochtonsystem kennzeichnen diesen Qualitätsempfänger. Die beschriebenen Krefft-Superhets können durch Einbau von UKW-Einsätzen auch für UKW-Empfang erweitert werden. Für den Phonofreund liefert die Firma ferner den Phonosuper W 50 bzw. GW 50 mit dem Chassis des Modells Tasso. Kristalltonarm mit Saphirnadel und 2 Fächer mit Plattenständern erweisen sich als recht praktisch.

### Lombek & Co.

Von der Firma Lembeck & Co. wird zur Funkausstellung ein 8-Röhren-7-Kreis-Großsuper Atlantis TS 395 herausgebracht, der mit oder ohne eingebauten UKW-Super geliefert werden kann. Unter Berücksichtigung des eingebauten UKW-Superhets besitzt dieses hochwertige Gerät 12 Röhren und 14 Kreise. Der eingebaute Fünffach-Luftdrehkondensator ist für drei Abstimmkreise im AM-Teil und zwei UKW-Kreise bestimmt. Die Bereichumschaltung der sieben Empfangsbereiche geschieht durch Drucktasten. Außer zwei Mittelwellenbereichen, Langwellen und UKW sind drei gespreizte KW-Bereiche vorgesehen. Ein 6-Watt-Breitbandlautsprecher sorgt für gute Wiedergabe. Dieser neuzeitliche AM-FM-Super verfügt über den Komfort der Großsuperklasse (z. B. Magisches Auge, Klangregelung mit Gegenkopplung kombiniert usw.). Im UKW-Teil finden wir additive Mischschaltung mit abstimmbarem Eingangs- und Oszillatorkreis, zwei Zf-Stufen

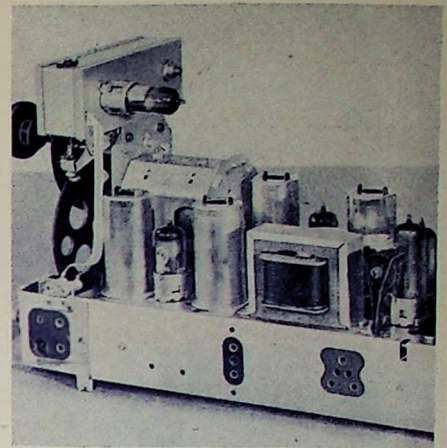


Bild 21. So hat Saba-Radio das UKW-Problem gelöst. Der UKW-Empfangsteil bildet eine mit dem AM-Gerät leicht zu kombinierende, am Drehkondensator anzubauende Einheit

und Diskriminatoranordnung. Bei 60  $\mu$ V Antennenspannung ergibt sich ein einwandfreier UKW-Empfang.

### C. Lorenz AG.

Als kleinster Super der neuen Lorenz-Serie erscheint das 6-Kreis-3-Röhren (+ Trockengleichrichter)-Gerät Elbe (DM 198.—) mit Klangregler, gehörigertiger Lautstärkeregelung und drei Wellenbereichen in einem form schönen Preßstoffgehäuse. Wertvollere Ausstattung und ein Magisches Auge zeigt der 6-Kreis-4-Röhren (+ Trockengleichrichter)-Super Mosel (DM 239.—). Auch der dritte Lorenz-Super Weser, ein AM/FM-6-Kreis-Empfänger mit sieben Röhren und vier Wellenbereichen kommt als Wechselstromgerät heraus, das im AM-Teil Germanium-Dioden-Gleichrichtung aufweist, während der 8-Kreis-FM-Teil zur FM-Mischung eine Germanium-Diode verwendet und auch im Ratio-Demodulator Germanium-Dioden benutzt. Der NF-Verstärker ist für Breitbandverstärkung eingerichtet. Als Spitzengerät stellt Lorenz den 6-Kreis-6-Röhren-Super Donau her (DM 480.—), ein hochwertiges Gerät mit gespreizten MW- und KW-Bereichen, UKW-Empfang (bei FM 8 Kreise) und 6 Watt Speziallautsprecher.

### Loewe-Opta AG.

Die verschiedenen Loewe-Opta-Fabriken sind mit zahlreichen neuen Geräten vertreten. So liefert Loewe-Opta, Berlin-Steglitz, in der billigen Preisklasse den 6-Kreis-5-Röhren-Super Sonatine 1651 W (DM 242.—) mit drei Wellenbereichen, Gegenkopplung und großem Lautsprecher (220 mm Membrandurchmesser). Das gleiche Gerät kann auch mit UKW-Teil (ECF 12) zum Preise von DM 272.— bezogen werden. Wertvollere Ausstattung weist der 5-Röhren-6-Kreis-Super Sonate 5651 W auf (DM 259.50, mit UKW-Teil DM 289.50), der gleichfalls für Breitbandwiedergabe eingerichtet ist. Außer dem UKW-Einsatz 3532 stellt das Berliner Werk noch den 6-Kreis-5-Röhren-Autosuper Opta 5651 her (DM 395.—), der einen getrennten Zerkhackerteil verwendet.

Von der Opta-Spezial-GmbH, Düsseldorf-Heerdt, wird der 7-Kreis-5-Röhren-Super Rheingold mit Magischem Auge, vier Wellenbereichen (darunter 2 KW), kombiniertem Bandbreitenregler und Sprache-Musikschalter gefertigt (DM 339.—), ein leistungsfähiges Gerät, das auch mit UKW als 8-Kreis-Super mit 7 Röhren in den Handel gelangt (Preis DM 389.—).

Mit zwei weiteren Superhets ist die Loewe-Opta AG., Werk Kronach, vertreten. Durch Bandbreitenregelung, 9-kHz-Sperre und 6-Watt-Lautsprecher zeichnet sich der AM-FM-Super Globus W aus (6 Kreise, 5 Röhren, DM 289.—), während der 7-Kreis-6-Röhren-Super Atlanta W im UKW-Bereich (8 Kreise) mit Ratio-Detektor arbeitet

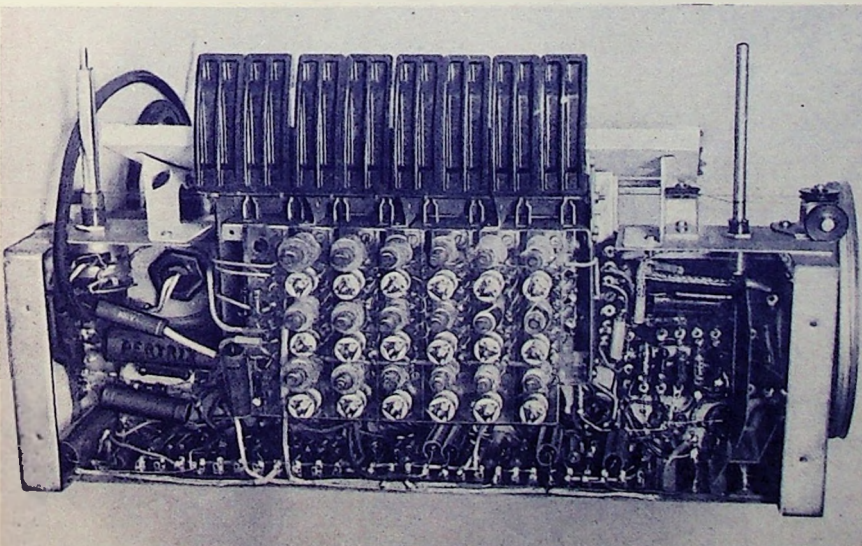


Bild 20. Drucktastenanordnung und Spulenaggregat im Lembeck-Super „Atlantis TS 395“

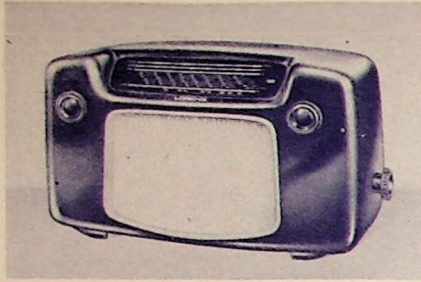


Bild 22. Lorenz-6-Kreis-3-Röhrensuper „Elbe“

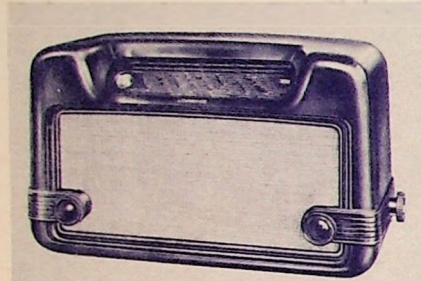


Bild 23. Lorenz-6-Kreis-4-Röhrensuper „Mosel“

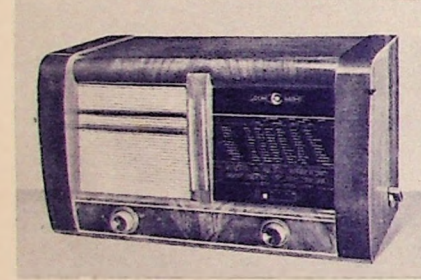


Bild 24. 7-Kreis-5-Röhrensuper „Rheingold“ der Opta-Spezial GmbH.



Bild 25. 6-Kreis-5-Röhrensuper „Sonate“ von Loewe-Opta, Berlin

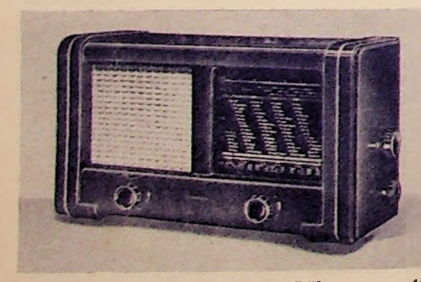


Bild 26. Lumophon-6-Kreis-4-Röhrensuper 461

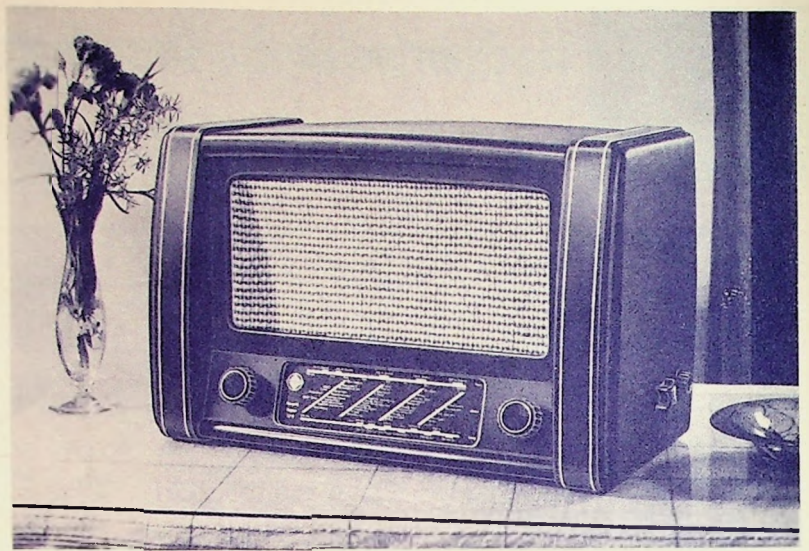


Bild 27. E. Mästling bringt seine neuen Geräte in hübschen Preßstoffgehäusen auf den Markt (Emud-Super 179)

**Lumophon Werke GmbH.**

Auch das Programm der Lumophon-Werke berücksichtigt den UKW-Empfang. So wird der in Allstromausführung und in Wechselstromausführung erhältliche 6-Kreis-4-Röhren-Super 461 auch in Spezialausführung 461 US 1 als AM-FM-Super mit fünf Röhren geliefert. Dieser preiswerte Empfängertyp hat abgesehen von UKW drei Wellenbereiche, Gegenkopplung und ein mahagonifarbenes Preßstoffgehäuse. In vier verschiedenen Ausführungen erscheint ferner der 6-Kreis-5-Röhren-Super 561, der Magisches Auge, Klangregler, Gegenkopplung usw. besitzt und in den UKW-Ausführungen WD 561 US 1 sowie GW 561 US 1 einen AM-FM-Super mit sechs Röhren darstellt. Durch erstklassige Empfangseigenschaften und geschmackvolles Edelholzgehäuse zeichnet sich das Hochleistungsgerät der Lumophon-Serie, der 7-Kreis-5-Röhren-Super 571, aus. Auch dieses mit Magischem Auge, Klangregler, dreistufigem Schwundausgleich und Gegenkopplung ausgestattete Gerät kommt in Wechselstrom- und Allstromausführung, ferner auch in AM-FM-Kombination unter der Bezeichnung WD 571 US 2 heraus. Im UKW-Teil verwendet der hochwertige Universal-super u. a. zwei Zf-Stufen und Phasendetektor und hat demzufolge 8 Kreise und 7 Röhren. Die nicht als AM-FM-Super ausgeführten Empfangsgeräte können durch Einsatzgeräte ohne Schwierigkeiten für UKW-Empfang erweitert werden.

**Magnophon-Werke**

Die Magnophon-Werke bieten eine Auswahl von fünf verschiedenen Autosuperhets. Der billigste, mit amerikanischen Röhren bestückte Autosuper Standard AS 6/50 S, ein 4-Röhren-6-Kreis-Super, ist schon für DM 298.— erhältlich. Gleiche technische Eigenschaften, jedoch abweichende Bauformen haben die 6-Kreis-5-Röhren-Superhets AS 6/50 U bzw. AS 6/50 UK sowie die Volkswagen-Spezialausführung AS 6/51 V bzw. AS 6/51 VWK (Preise: DM 318.— und DM 348.—). Diese Geräte erreichen dank leistungsfähiger Hf-Stufe eine Empfindlichkeit von ca. 1 uV. Während eine weitere Ausführung, ein 6-Röhren-6-Kreis-Super, in den Bauformen AS 6/51 MS und AS 6/51 MSK mit Hf-Stufe und Abstimmanzeiger für Mercedes-Wagen bestimmt ist, kommt ein weiteres Autoradio-Gerät, der 7-Röhren-6-Kreis-Super OS 6/51 K mit 10-Watt-Gegentakt-Endstufe hauptsächlich für den Omnibus in Betracht (Preis DM 675.—). Sämtliche Magnophon-Autoempfänger verzichten auf Zerkhacker und machen von Umformern Gebrauch. Schließlich stellt Magnophon noch einen 6-Kreis-6-Röhren-Koffersuper Carino (KS 6—AB/51) für Batterie- und Netzbetrieb her.

**Ernst Mästling**

In der Emud-Neuheitenreihe befindet sich ein preiswertes Gerät, der 6-Kreis-4-Röhren-Super 179 W bzw. 179 G W. Er kommt in einem formschönen Preßstoffgehäuse mit Klangregler und automatischer Bandbreitenregelung auf den Markt (DM 179.—). Für verwehnte Ansprüche stellt die Firma den 6-Kreis-5-Röhren-Super Record 270 W bzw. G W her (DM 270.—). Drei gespreizte KW-Bereiche, zwei Mittelwellenbereiche sowie LW, ferner Magisches Auge, automatische Bandbreitenregelung, Kreiselantrieb und zwei Lautsprecher sind weitere Eigenschaften dieses vorteilhaften, in einem hochglanzpolierten Edelholzgehäuse erscheinenden Empfängers.

**Meßgerätebau GmbH.**

Im neuen Baujahr ist die Firma Meßgerätebau GmbH., ein Zweigbetrieb von Rohde & Schwarz, mit zwei Autosuperhets mit sieben Kreisen und sechs Röhren, Typ ESA 50 (Volkswagen-Ausführung BN 15051 DM 385.—, Ausführung BN 15052 mit getrenntem Zerkhacker DM 420.—), vertreten. Beide Geräte haben Hf-Vorstufe, vierstufigen Schwundausgleich und zwei Wellenbereiche (KW, MW). Die gleiche Firma liefert ferner eine Omnibusanlage, die aus einem 8-Röhren-7-Kreis-Vorstufensuper mit Gegentaktendstufe besteht.

**Motz-Apparatefabrik**

In der neuen Saison hat der 6-Kreis-4-Röhren-Super Java, ein mit drei Wellenbereichen, Gegenkopplung, Klangfarbenschalter ausgestatteter und für beide Stromarten hergestellter Vollsper der kleinen Preisklasse (DM 192.—) gute Aussichten. Höheren Ansprüchen genügt der gleichfalls in Allstrom- und Wechselstromausführung gefertigte 7-Kreis-6-Röhren-Super Capri, der Magisches Auge, Klang- und Bandbreitenregelung besitzt und als Besonderheit ein Kurzwellenmikroskop zur Abstimmungs erleichterung aufweist (DM 278.—). Ein Spitzengerät für den verwöhnten Hörer stellt der 8-Kreis-7-Röhren-Super „Hawaii“ dar. Dieser ausgezeichnete, mit Druckknopftastatur (14 Tasten), fünf gespreizten KW-Bändern, LW, zwei Mittelwellenbereichen, Magischem Auge, Bandbrillen- und Klangfarbenregelung ausgerüstete Großempfänger gewährt dank Gegentaktendstufe und Breitbandlautsprecher hervorragende Wiedergabequalität. Mit diesem Chassis wird ferner der Musikschrank Philharmonie bestückt, auf den wir später noch zurückkommen werden. Alle Metzgeräte können mit oder ohne eingebautem UKW-Teil geliefert werden. Das Programm enthält schließlich noch den schon bekannten Reisesuper Baby.

**Nora (Hellowalt-Werke)**

Nora-Radio zeigt sechs verschiedene Superhets. Neben dem in kleinster Preislage herauskommenden 3-Röhren-4-Kreis-Kleinsuper *Undine* G W 455 stellt Nora den 5-Röhren-6-Kreissuper *Menuett* G W 654 mit Rimlockröhren, dreistufigem Schwundausgleich und drei Wellenbereichen her. Noch günstigere Klang- und Fernempfangseigenschaften kann der mit 6 Rimlockröhren, 6 Kreisen, Schwundausgleich, Mag. Auge und Gegenkopplung ausgestattete Wechselstromsuper *Serenade* W 654 aufweisen. Als kombinierter AM-FM-Empfänger kommt der 6-Kreis-8-Röhrensuper W 754 auf den Markt, der vier Wellenbereiche, Gegenkopplung, Klangregler und großen Lautsprecher mit 210 mm Membrandurchmesser besitzt. In der Reihe der Reisesuperhets finden wir den 4-Röhren-4-Kreissuper *Noracord* K 454. Zu diesem mit Rahmenantenne und ausziehbarer Teleskopantenne für KW ausgestatteten Batteriekoffer kann man einen einsetzbaren Wechselstrom-Netzteil beziehen. Ein anderer Nora-Reiseempfänger *Noraphon* stellt sich als Universalsuper für Batterie- und Netzbetrieb vor (4 Röhren, 5 Kreise, Rahmen- und Teleskopantenne).

**Norddeutsche Mende Rundfunk GmbH.**

Das Nord-Mende-Programm 1950/51 umfaßt in der Mittelklasse Superhets mit 8 Kreisen, hochwirksamer Zf-Bandbreitenregelung und Nf-Breitbandtechnik. Mit 6 Zf-Kreisen, von denen 4 zu einem Vierfachbandfilter zusammengefaßt sind, erhält man ohne Schwierigkeit eine Zf-Trennschärfe von ca. 1:300 bis 1:500. Für den MW-Bereich ergibt sich so unter Berücksichtigung des Vorkreises eine Gesamttrennschärfe von 1:1000. Eine neuartige Bandbreitenschaltung durch Umwegkopplung erlaubt eine wirksame Anpassung von Trennschärfe und Klanggüte. Als billigstes Gerät enthält das neue Lieferprogramm den 6-Kreis-4-Röhrensuper 198 W (DM 198.—), der neben MW und LW einen gespreizten KW-Bereich besitzt und als Allstromgerät unter der Bezeichnung 198 G W (DM 198.—) geliefert wird. Dasselbe Gerät kommt in Wechselstromausführung auch mit UKW-Pendelaudio als Super 198 W U heraus. In vier verschiedenen Ausführungen ist der 8-Kreis-5-Röhrensuper 225 erhältlich (DM 225.—). Bandbreitenumschalter, 3facher Schwundausgleich, Klangfarbenregelung, KW-Bandspreizung, Gegenkopplung und Breitband-Lautsprecher mit Hochtonkegelring kennzeichnen dieses leistungsfähige Gerät. Der abgestrahlte Frequenzbereich reicht von 50...8000 Hz. In der Allstromausführung kostet das Gerät 225 G W DM 229.—. Der gleiche Empfängertyp ist auch mit Pendelaudio für UKW in Wechselstromausführung (225 W U,

Preis DM 260.—) und in Allstromausführung (225 GWU, Preis DM 264.—) erhältlich. Während die bisher genannten Nord-Mende-Geräte ein Preßstoffgehäuse verwenden, erscheint der 8-Kreis-5-Röhrensuper 258 W in einem Edelholzgehäuse. Da die technischen Eigenschaften der vielen Einzelheiten dem Typ 225 entsprechen, hat man der höheren Preisklasse entsprechend (DM 258.—) einen größeren Lautsprecher (210 mm Membrandurchmesser, 6 Watt) gewählt. Auch dieser Empfänger wird mit UKW-Pendler unter der Bezeichnung 258 W U (DM 293.—) in den Handel gebracht. In der nächst höheren Preisklasse kommt der 8-Kreis-5-Röhrensuper 315 G W heraus. Er besitzt drei Kurzwellenbereiche mit temperaturkompensiertem Oszillator, Magisches Auge und die anderen, schon beschriebenen Vorzüge der Nord-Mende-Geräte. Unter der Bezeichnung 315 G W U ist dieser Allstromsuper (DM 350.—) mit UKW-Pendelaudio ausgestattet. In der Wechselstromausführung erscheint derselbe Super (8 Kreise, 5 Röhren, Magisches Auge) als Typ 328 W (DM 328.—) und mit Pendler versehen als Super 328 W U (Preis DM 363).

**Philips Valvo Werke GmbH.**

Die neuen Philips-Geräte verwenden Zf-Filter kleiner Abmessungen, die unter Benutzung des neuen Hf-Eisenmaterials „Feroxcube“ aufgebaut sind und konstruktive Fortschritte gestatten. Neben dem bereits aus dem Vorjahr bekannten 6-Kreis-5-Röhrensuper *Philetta* 50, dem 6-Kreis-6-Röhrensuper *Merkur* und dem in drei Ausführungen erhältlichen *Autosuper* 491 liefern die Philips Valvo Werke im neuen Baujahr hauptsächlich drei neue Empfängertypen. In ansprechendem Gehäuse erscheint der 6-Röhren-6-Kreissuper *Sirius*, ein preiswerter Wechselstromempfänger (DM 269.—) mit zwei bandgespreizten KW-Bereichen, Baß- und Höhenanhebung durch Dreikanal-Gegenkopplung und Klangregler (5 Stellungen). Das für nachträglichen Einbau des Philips-UKW-Teiles UKW 2 eingerichtete Gerät kann auch mit eingebautem UKW-Teil bezogen werden. *Orion* heißt der neueste Wechselstromsuper aus dem Produktionsprogramm 1950 der Philips Valvo Werke. Seine Merkmale sind u. a. 5 Valvo-Rimlock-Röhren mit 8 Funktionen, 6 Kreise, 4 Wellenbereiche (Bandspreizung im Kurzwellenbereich), Anschluß für UKW-Zusatzgerät und auswechselbare Flutlichtskala. Für den anspruchsvollen Hörer ist der 6-Kreis-6-Röhren-Luxussuper *Jupiter* (DM 320.—) geschaffen worden. Außer MW, LW und einem durchgehenden KW-Bereich hat man zwei weitere bandgespreizte KW-Bereiche vorgesehen. Großsichtskala und Magisches Auge erleichtern die Bedienung, während Drei-

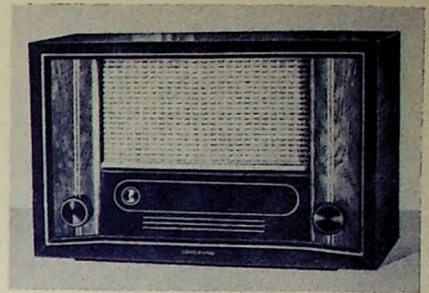


Bild 29. Lumophon-7-Kreis-5-Röhrensuper 571



Bild 30. Metz-6-Kreis-4-Röhrensuper „Java“

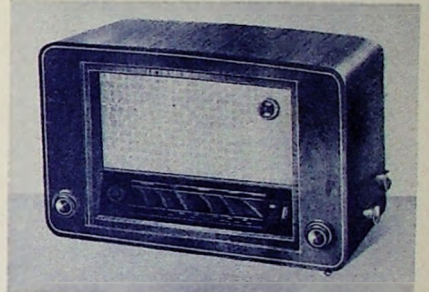


Bild 31. Metz-7-Kreis-6-Röhrensuper „Capri“

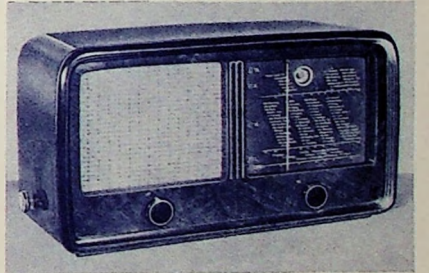


Bild 32. Nord-Mende-8-Kreis-5-Röhrensuper 258

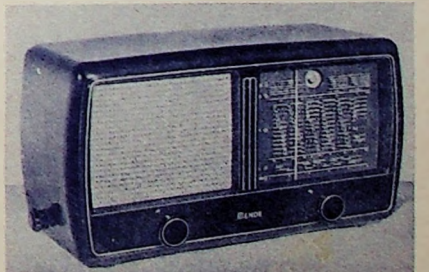


Bild 33. Nord-Mende-8-Kreis-5-Röhrensuper 225

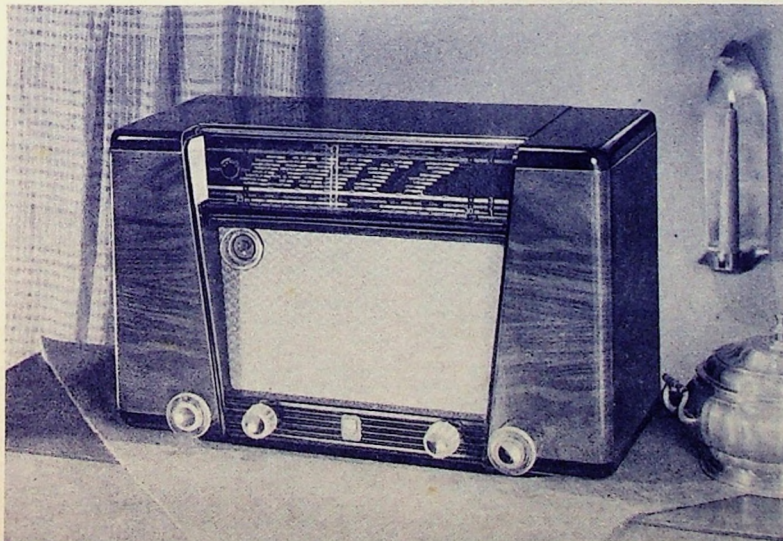


Bild 28. Philips fand in kombinierten Empfängergehäusen (Holz, Preßstoff) mit Plexiglasknöpfen aparte Wirkungsmöglichkeiten (6-Röhren-6-Kreissuper „Sirius“)



Bild 34. 6-Kreis-5-Röhrensper „Philetta 50“

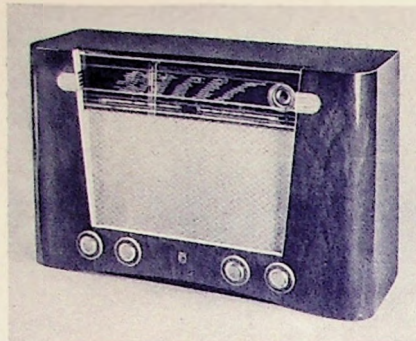


Bild 39. Philips-Super „Jupiter“



Bild 40. Philips-Spitzenper „Capella“

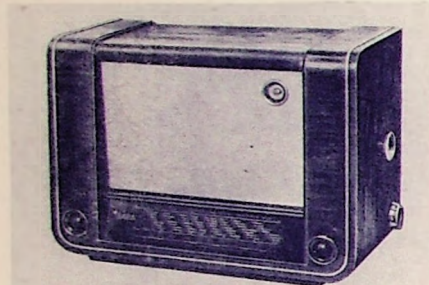


Bild 35. 6-Kreis-5-Röhrensper Saba „Villingen“

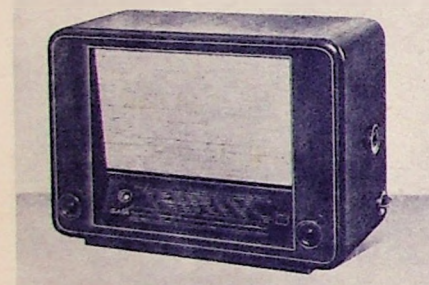


Bild 36. 7-Kreis-6-Röhrensper Saba „Meersburg“

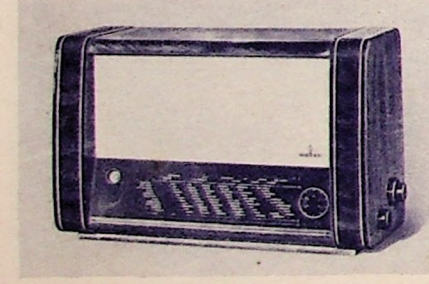


Bild 37. Siemens-Großsuper 51

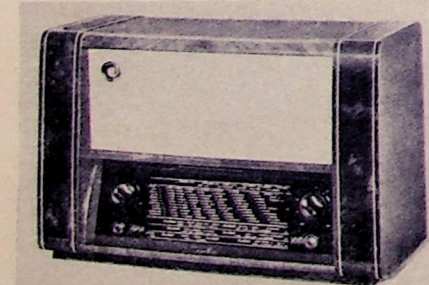


Bild 38. Siemens-Spitzenper 51

kanal-Gegenkopplung, Klangregler und Tonbandkorrektur für hohe Klangqualität sorgen. Das Gerät kommt wahlweise mit oder ohne eingebauten 2-Röhren-2-Kreis-UKW-Empfangsteil auf den Markt. Ein Spitzengerät ganz besonderer Art stellt der 15-Kreis-15-Röhrensper Capella dar, denn er garantiert höchste Empfangsleistung bei außerordentlicher Klangqualität. Dieser AM-FM-Zweifachsuper hat einen 9-Kreis-FM-Teil und einen dreistufigen NF-Verstärker mit Gegentaktstufe 2 X EL 41. Der Frequenzverlauf ist innerhalb des Bereiches 30...15 000 Hz praktisch geradlinig und gewährleistet dank Verwendung eines erstklassigen Lautsprechers mit 240 mm Membrandurchmesser vorzügliche Wiedergabe, vor allem bei UKW-Empfang. Die Wellenbereiche sind genau so aufgeteilt wie beim Super Jupiter. Übrigens erscheint das Gerät Jupiter noch als Musiktube. Auch das Spitzengerät Capella wird in Kürze in Musikschränkkombination erhältlich sein. In klanglicher Hinsicht entsprechen die Philips-Geräte hohen Anforderungen, da Lautsprecher mit Ticonal-Magneten eingebaut werden. Diese neuen Philips-Lautsprecher sind sehr empfindlich und zeichnen sich durch gute Breitbandwiedergabe aus. Die ungewöhnlich hohen Feldstärken im Luftspalt lassen u. a. auch eine wesentlich bessere Baßübertragung zu.

**Willy Rieble**

Die von der Firma W. Rieble hergestellten Riweco-Superhets erscheinen in Normalausführung ohne UKW-Teil, sind jedoch auch mit eingebautem UKW-Einsatz lieferbar. In der Preisliste um DM 260.— kommt der 6-Kreis-6-Röhrensper W 660 bzw. GW 660 mit vier Wellenbereichen (KW gespreizt), Magischem Auge, 3fachem Schwundausgleich und Klangregler auf den Markt, während sich der 7-Kreis-6-Röhrensper W 671 bzw. GW 671 durch höhere Empfangsleistung, noch günstigere Klangeigenschaften und wertvollere Ausstattung auszeichnet. Beide für Wechselstrom- und Allstrombetrieb hergestellten Superhets haben eingebaute Rahmenantenne und Edelholzgehäuse.

**Rohde & Schwarz**

Einen vorzüglichen AM-FM-Superhet bietet Rohde & Schwarz. Es handelt sich um den 7-Röhren-6-Kreisuper ESF für Allstrom, der MW, LW und zwei Kurzwellenbereiche besitzt und auf UKW mit 8 Kreisen eine Empfindlichkeit von ca. 100 uV erreicht. Gegenkopplung, Klangregler und Breitbandlautsprecher mit Hochtonkonus gestatten eine vorzügliche Klangqualität. Der Nf-Übertragungsbereich wird bei UKW einschließl. Lautsprecher mit 55 Hz...18 kHz angegeben.

**SABA-Radio-Werke**

Mit einem geschlossenen Neuheitenprogramm ist Saba-Radio im neuen Produktionsjahr vertreten. Hübsche Gehäuseformen und technisch erstklassige Ausführung sind für alle Neukonstruktionen charakteristisch. Der zu einem Preis von DM 255.— in Wechsel- und Allstromausführung herauskommende 6-Kreis-5-Röhrensper Villingen hat u. a. Magisches Auge, Klangregler, 9-kHz-Sperre, Gegenkopplung, 2stufigen Schwundausgleich, Schwungradantrieb und 4-Watt-Lautsprecher. In einer weiteren Ausführung kommt dieser

preiswerte Empfänger mit eingebautem UKW-Einsatz (UKW-A) heraus (DM 282.—). Hervorragende Klangqualität und hohe Trennschärfe erzielt der 7-Kreis-6-Röhrensper Meersburg W durch ein neues Schaltungsprinzip der Mehrweg-Hochfrequenz-Gegenkopplung, die ein Vierfachbandfilter im Eingang des Zf-Teiles erforderlich macht. Der KW-Bereich ist in zwei Bänder (16...30 m und 29...52 m) aufgeteilt. Fünfstufiges Klangregister, Sprache-Musik-Schalter und Transformator-Gegenkopplung über beide Nf-Stufen verleihen diesem neuzeitlichen Gerät hervorragende Eigenschaften. Auch dieser Super ist mit eingebautem UKW-Teil (UKW-A) erhältlich (Preis DM 325.—). Als Resultat intensiver Entwicklungsarbeit stellt Saba den in schaltungstechnischer Hinsicht sehr interessanten 9-Kreis-7-Röhren-Großsuper Freiburg W vor (DM 408.—). Eingangsbandfilter, Breitband-Hf-Stufe, Vierfachbandfilter, drei KW-Bereiche, Mehrweg-Hochfrequenz-Gegenkopplung, Bandbreitenregelung in drei Stufen verleihen diesem fortschrittlichen Gerät hervorragende Eigenschaften, denen sich eine sorgfältige Entwicklung des Nf-Teiles (gehörrichtige Lautstärkeregelung, fünfstufiges Klangregister, Transformator-Gegenkopplung) anschließt. Unter der Bezeichnung Freiburg-WUS kommt dieser Großempfänger mit eingebautem UKW-Super (UKW-S) zum Preise von DM 490.— auf den Markt. Er erscheint ferner als Freiburg W 10 mit Gegentakt-Endstufe (DM 450.—) sowie als Großsuper Freiburg W 10 US mit Gegentakt-Endstufe und eingebautem UKW-Super (DM 540.—). Das Saba-Programm umfaßt ferner noch das Einbaugerät UKW-A (DM 27.—), einen 2-Kreis-Geradeaus-UKW-Empfänger, und den Einbauper UKW-S (DM 82.—), der ein 8-Kreis-4-Röhrengerät mit einer Empfindlichkeit von 80 uV darstellt. Beide UKW-Teile haben induktive Abstimmung und können mit der Abstimmung des Hauptgerätes gekoppelt werden.

**Siemens & Halske AG.**

Im Rahmen der neuen „Qualitätsreihe 51“ stellen Siemens & Halske dem Handel fünf Superhets in den wichtigsten Preisklassen zur Verfügung. Sämtliche Superhets weisen bedeutende Klangverbesserungen auf und erscheinen in gleichen Gehäuseformen. Bei den größeren Superhets werden UKW-Teile fest eingebaut. Für die kleineren Empfänger können UKW-Einsätze nachträglich bezogen werden. Der Spezialsuper 51 SB 502 W/GW, ein 6-Kreis-5-Röhrengerät, erscheint in schwarzem Preßstoffgehäuse und besitzt drei Wellenbereiche sowie zweifache Gegenkopplung zur Tiefen- und Höhenanhebung (DM 210.—). Der Antenneneingang ist so ausgebildet, daß eine UKW-Antenne für die übrigen Bereiche mitverwendet werden kann. In der nächst höheren Preisklasse, in der der Qualitätssuper 51 SH 607 W (DM 320.—) herauskommt, bietet sich durch Anwendung eines zum KW-Oszillatorkreis in Reihe geschalteten Variometers („KW-Band-Mikrometer“) eine 20fache Spreizung der KW-Bänder und eine dementsprechende Abstimmerleichterung. Das Chassis dieses 6-Kreis-6-Röhrensper ist in zwei Montagetellen für den Hf- und Nf-Teil unterteilt. Magisches Auge, Schwungradantrieb und 6-



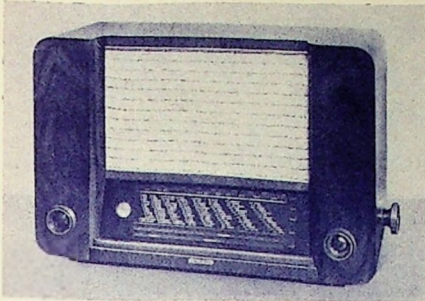


Bild 41. Schaub-AM-FM-Super „Smaragd“



Bild 42. Schaub-6-Kreissuper „Regina“

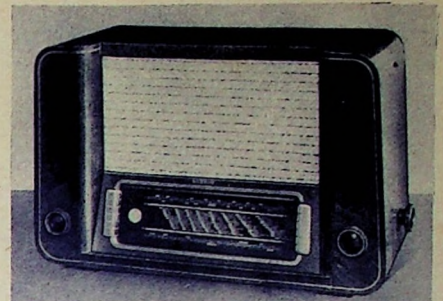


Bild 43. Schaub-Welt-Super 52 U

Watt-Lautsprecher sind weitere Eigenschaften. Beim Großsuper 51 SH 705 W (DM 430.—), einem 6-Kreis-7-Röhrengerät mit Magischem Auge, KW-Mikrometer, 5stufigem Klangregister und Bandbreiteschalter, bildet der UKW-Bereich einen festen Bestandteil des Chassis. Im UKW-FM-Teil arbeiten neun abgestimmte Kreise mit zwei Zf-Stufen und drei Bandfiltern. Ein neuartiges Tonleiterbild zeigt auf der Stationskala den jeweiligen übertragenen Tonbereich an. Große Empfindlichkeit und ausgezeichnete Trennschärfe sind Merkmale des Siemens-Spitzen supers 51 SH 906 W (DM 650.—). Dieses Gerät verwendet insgesamt 9 Röhren mit 8 AM- und 10 FM-Kreisen. Sechs Wellenbereiche werden durch Anordnung der Abstimmelemente in einer Spulentrommel in zweckmäßiger Weise umgeschaltet. Die Klangqualität des Spitzen supers ist außergewöhnlich gut, da dreifache Gegenkopplung, Hf- und Nf-seitige Bandbreitenregelung und zwei Lautsprecher mit Spezialmembranen die Abstrahlung eines großen Frequenzbandes zulassen. Als Spezialgerät für den Musik-Liebhaber bringen Siemens & Halske die Schatulle Super SB 700 W (DM 550.—) heraus. Sie besitzt 8 Wellenbereiche, 7 Röhren, 7 Kreise und verwendet eine EL-12-Endstufe mit zwei Lautsprechern, von denen das Tiefstonsystem einen Membrandurchmesser von 300 mm aufweisen kann. Bandbreiten- und Klangfarbenregler, Orts-Fernschalter, stetig regelbare Baßblende und Mehrfach-Gegenkopplung ermöglichen eine sorgfältige Anpassung an die jeweiligen Empfangsbedingungen. Höheren Anforderungen entspricht der mit Hf-Stufe und vier Wellenbereichen ausgestattete Autosuper 51 SB 601 A B. Da die Anlage aus drei Teilen besteht, kann man Empfangsteil, Lautsprecher und Stromversorgungsteil jeweils an der günstigsten Wagenstelle unterbringen. Dieser 6-Kreis-5-Röhrensuper läßt sich auch im Omnibus einbauen und wird durch einen 10-Watt-Verstärker, Umformer und ein Schaltfeld ergänzt. Zum Programm gehören ferner noch ein 2-Röhren-UKW-Einsatz und ein 4-Röhren-UKW-Einsatzgerät in Wechsel- oder Allstromausführung.

**Südfunk-Apparatebau**

Vom Südfunk-Apparatebau, Dr.-Ing. Robert Ott, wird in der Saison 1950/51 ein hochwertiger AM-FM-Super mit 7 Röhren, 6 Kreisen und 5 Wellenbereichen geboten. Der Weltsuper Ultra (Preis DM 329.—) verwendet bei UKW zwei Zf-Stufen, Begrenzer und Diskriminator und erreicht hier eine Empfindlichkeit von 100  $\mu$ V. Dreistufige Schwundregelung, phasenreine Gegenkopplung über zwei Stufen, gehörliche Lautstärkeregelung und ein 5-Watt-Lautsprecher mit großem Membrandurchmesser garantieren vorzügliche Empfangsleistungen.

**G. Schaub**

Das Schaub-Superhet-Programm bietet in vier verschiedenen Klassen preiswerte Empfangsgeräte. Der billigste Wechselstromsuper der Schaub-Serie, Kongreß 52, ist bereits mit Schwundgradtrieb und drei Wellenbereichen ausgestattet (DM 198.50). 4 Röhren, 6 Kreise, Gegenkopplung, Klangregler, gehörlicher Lautstärkeregelung und optische Bereichsanzeige beweisen, daß es sich um ein gediegenes Gerät handelt. In der nächst höheren Preisklasse gewährt der 6-Kreis-4-Röhren (+ Trockengleichrichter)-Super Regina (DM 239.—) Breitbandwiedergabe,

wie sie für UKW gefordert wird. Neben den selbstverständlichen Eigenschaften, wie Gegenkopplung, Klangregler usw. finden wir u. a. Magisches Auge, KW-Bereichsanzeige. Während die Superhets Kongreß 52 und Regina den nachträglichen Einbau eines UKW-Einsatzes gestatten, stellen die beiden anderen Schaub-Empfänger AM-FM-Superhets dar. Die Schaltung des 6-Kreis-6-Röhren supers Smaragd (Wechselstrom, DM 339.—) ist so aufgebaut, daß alle vertuehenden Teile, wie Röhren usw. für AM und FM gemeinsam ausgenutzt werden können. Eine wirtschaftliche Lösung bietet die Kombination des ECH-71-Röhrensatzes mit einer Germaniumdiode für FM-Mischung und mit einem Germaniumdiodenpaar für Ratio-Demodulation und Regelspannungserzeugung. Ferner sind Magisches Auge, Gegenkopplung und Klangregler vorhanden. Höheren Komfort weist der als Wechselstromgerät gefertigte 8-Kreis-7-Röhren-Weltsuper 52 U auf (DM 475.—). Er hat doppelten Mittelwellenbereich, zwei bandgespreizte KW-Bereiche, also mit I,W und UKW insgesamt 6 Wellenbereiche, Magisches Auge und einen mit dem Bandbreitenregler gekoppelten Klangregler. Ein 6-Watt-Lautsprecher, Sprache-Musik-Schalter und 9-kHz-Sperre ergänzen den Komfort des für Breitbandwiedergabe eingerichteten Nf-Teiles. Der sorgfältig ausgebildete FM-Teil verwendet zwei Zf-Stufen und Ratio-Modulator.

**Schmidt-Corten KG.**

Die Firma Schmidt-Corten bringt zwei Batterie-Netz-Koffersuperhets in verschiedenen Preisklassen auf den Markt. Der mit amerikanischen Röhren bestückte 6-Kreis-4-Röhrensuper erscheint mit Rahmenantenne in einer eleganten Ledertasche (Gewicht 0,9 kg ohne Batterien), die nur 180 x 120 x 90 mm groß ist (DM 160.—). In höherer Preislage mit entsprechend größerem Komfort stellt die Firma den gleichfalls für Batterie- und Netzbetrieb eingerichteten 7-Kreis-5-Röhrensuper mit Hf-Stufe, 3fachen Schwundausgleich, Rahmenantenne und Teleskopantenne her (DM 210.—). Die Eingangsempfindlichkeit dieses in einer eleganten Ledertasche (Abmessungen 220 x 140 x 90 mm) untergebrachten Reisesupers beträgt 50  $\mu$ V. Das Gewicht ist mit 1,5 kg (ohne Batterien) recht niedrig.

**Rudolf Standigl**

Im Geräteprogramm des durch Schulfunk- und Gaststättenempfänger bekannten Unternehmens sind im neuen Baujahr fünf verschiedene Superhets vertreten. Der preiswerte Schulfunkempfänger Standard (Behördenpreis DM 395.—), ein 6-Kreis-5-Röhrensuper mit der üblichen Ausstattung (drei Wellenbereiche, 2facher Schwundausgleich, Gegenkopplung, 9-kHz-Sperre, Mag. Auge) verwendet abschaltbaren Kontrolllautsprecher und verschließbares, transportables Gehäuse. Der Betriebs-Breitband-Lautsprecher befindet sich auf besonderer Schallwand. Höhere Ausgangsleistung durch EL-12-Endstufe, zwei Mikrofon-Eingänge verschiedener Empfindlichkeit, Tonfilm-Eingang mit 115 V Saugspannung und eingebauter Schallplattenspieler verleihen dem Schulfunkempfänger Studio I (Behördenpreis DM 780.—) vielseitige Verwendungsmöglichkeit. Das Empfängerchassis hat 6 Röhren und 6 Kreise. Als ausgesprochener Gaststättenempfänger kommt der 6-Kreis-6-Röhrensuper Interpret I

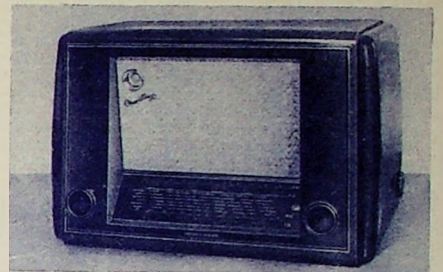


Bild 44. Telefunken-6-Kreis-5-Röhrensuper „Operette“



Bild 45. Telefunken-6-Kreis-4-Röhrensuper „Capriccio“

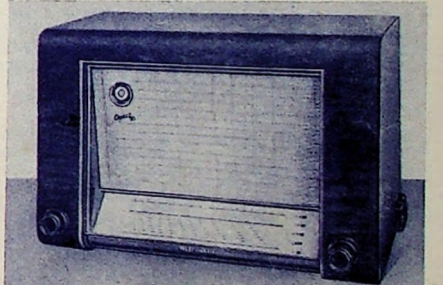


Bild 46. Telefunken-7-Kreis-5-Röhrensuper „Opus“

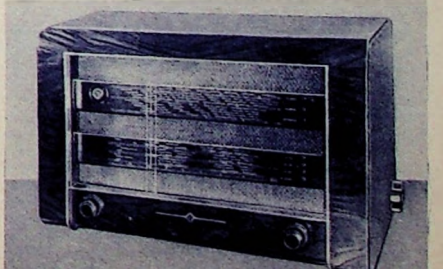


Bild 47. Telefunken-Spitzen super T 5000, ein 8-Kreis-9-Röhrengerät mit UKW, Hf-Röhre. KW-Spreizung usw.



Bild 48. Wega-Super „Fox II“

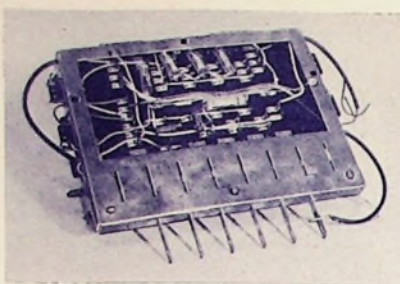


Bild 49. Rückansicht des Grundig-Drucktastenaggregates

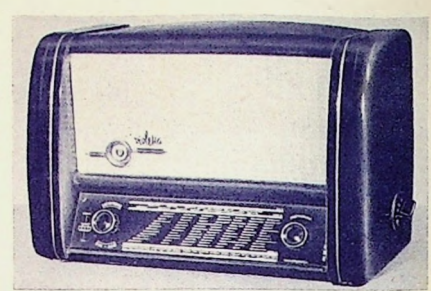


Bild 50. Violetta-Super der Firma Tonfunk

heraus (Preis DM 1160.—) Zu diesem Gerät, das die Eigenschaften der Studio-I-Anlage besitzt, wird ein getrennter Lautsprecher-schrank mit Hoch- und Tieftonsystem und eingebautem Lautstärkeregler geliefert. Durch hohe Ausgangsleistung und hervorragende Klangqualität zeichnet sich der Gaststättenempfänger Interpret II aus (DM 2240.—). 9 Röhren 7 Kreise, 2 x AD-1-Gegentakt-Endstufe und drei Wellenbereiche bilden die wichtigsten Eigenschaften des Empfänger-teiles. Zu der Ausstattung der Anlage Studio I kommen noch Magnet- und Tonbandeingang, Mehrfach-Plattenspieler mit Mischeinrichtung für alle Eingänge und ein Lautsprecher mit Hoch- und Tiefton-Kombination sowie Lautstärkeregler hinzu. Zum Lieferprogramm gehört ferner der 6-Kreis-5-Röhrensuperhet Trautheim (Preis DM 398.—), ein Drei-Bereichempfänger mit Gegenkopplung und 9-kHz-Sperre.

#### TEKA DE

Als Neuheiten bietet TEKA DE vier verschiedene Superhets in günstiger Preislage an. Der 6-Kreis-5-Röhrensuper WK 065, ein leistungsfähiger Fernempfänger mit drei Wellenbereichen, Gegenkopplung, Sprachemusik-Schalter und Magischem Auge (DM 238.—) ist in Ausführung WUK 065 auch mit eingebautem Ultra-Audion (+ Hf-Verstärker) unter Verwendung der Röhre ECH 43 erhältlich (DM 275.—). Die Kombination einer geschmackvollen Kaminuhr (Synchronwerk) mit einem 6-Kreis-5-Röhrensuper stellt der Empfänger WK Z 065 dar. Mit UKW-Teil (Ultra-Audion + Hf-Verstärker, Röhre ECH 43) erscheint der für Breitbandwiedergabe eingerichtete 7-Kreis-5-Röhrensuper WUK 50 A (DM 325.—), der u. a. Magisches Auge, lautstärkeabhängige Gegenkopplung und gehör-richtige Lautstärkeregler besitzt.

#### Telefunken GmbH.

Das neue Telefunken-Programm erfüllt die Wünsche des Hörers nach erheblicher Preissenkung und gesteigerter Qualität. Die Haupttypen der neuen Saison „Operette 50“ und „Opus 50“ sind in ihrer ansprechenden Form gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Sie erscheinen jedoch in einer tieferen Preisklasse (Operette: DM 268.—, Opus: DM 388.—) und können höhere Komfort aufweisen. So hat das Gerät Operette 50 (6 Kreise, 6 Röhren) jetzt Bandbreitenschalter, während der Super Opus 50 nunmehr über Bereichsanzeiger und Kurzwellenlupe verfügt.

In der kleinen Preisklasse finden wir den 4-Kreis-2-Röhrensuper SK 50 (Preis DM 169.—), der mit MW-Bereich, Flutlichtskala und Klangfarbenshalter erscheint. Schon der 6-Kreis-4-Röhrensuper Capriccio 50 gewährleistet durch 3 gespreizte KW-Bereiche bequemen Weltempfang (DM 238.—). In der AM-FM-Ausführung mit organisch eingebautem UKW-Teil ist der UKW-Eingangskreis fest auf Bereichsmitte eingestellt und kapazitiv an die Mischröhre angekopplert. Die Abstimmung im Oszillator geschieht mit Hilfe eines Spezial-Variometers. Der Zf-Teil arbeitet mit Pendelaudion. Während die Geräte SK 50 und Capriccio 50 Allstromempfänger sind, wird der hochwertige Super Operette 50 in Wechselstrom- oder Allstromausführung geliefert. Durch Baabanhebung, Gegenkopplung, gehör-richtige Lautstärkeregeln,

Bandbreitenschalter, Klangfarbenregler und ein 6-Watt-Lautsprechersystem ist eine erstaunliche gute Klangwiedergabe erreicht worden. In der AM-FM-Ausführung mit organisch eingebautem 6-Kreis-Diodensuper dient die Röhre EF 11 zur Reflexverstärkung. Durch sinnvolle Weiterentwicklung ist der im neuen Baujahr herauskommende 7-Kreis-5-Röhrensuper Opus 50 zu einem besonders leistungsfähigen und klanglich hervorragenden Empfänger gestaltet worden. Er hat jetzt 6 gespreizte KW-Bänder, einen durchgehenden KW-Bereich, Baßschalter, Klangfarbenregler, einen 8-Watt-Lautsprecher mit 250 mm Außendurchmesser und erscheint mit nachträglich einsetzbarem UKW-Teil in Allstrom- und Wechselstromausführung. Die Sonderausführungen LMK, UKW W und GW für Wechselstrom und Allstrom enthalten einen organisch eingebauten 8-Kreis-UKW-Supertel mit Modulationswandler und Begrenzer. Der alten Telefunken-Tradition entsprechend bringt Telefunken den 8-Kreis-9-Röhren-Spitzen super T 5000 heraus. Bei KW wird eine doppelte Bandspreizung erreicht. Außer der Aufteilung in drei KW-Bänder ist ein Spezial-Drehkondensator angeordnet, der für KW drei besondere Pakete besitzt. Letztere weisen zwei Ausnehmungen auf, so daß sich eine wesentlich kleinere Kapazitätsvariation ergibt. Vor der Hf-Röhre EF 13 liegt im Mittel- und Langwellenbereich ein Eingangsbandfilter. Die Mischröhre ist aperiodisch angekopplert. Der Zf-Verstärker verwendet je ein 3kreisiges und 2kreisiges Bandfilter, die man beide regeln kann. Auf erstklassige Ausbildung des NF-Teiles ist besonderer Wert gelegt worden. Die EL-12-Endstufe gibt ausreichende Endleistung für die aus zwei Systemen bestehende Lautsprecherkombination ab. Die Wiedergabequalität ist durch einen Frequenzgang von 60...12000 Hz gekennzeichnet. Der organisch eingebaute UKW-Teil arbeitet mit drei zusätzlichen Röhren. Die Röhre EF 15 wird in Reflexschaltung doppelt ausgenutzt. Als Modulationswandler dient die Spezialröhre EAA 11. Diese Stufe nimmt gleichzeitig eine wirksame Amplitudenbegrenzung vor. Der neue Telefunken super T 5000 gehört zu den echten Spitzensuperhets, deren Leistungen in jeder Beziehung etwas besonderes darstellen. Außer dem bereits bekannten und lieferbaren Auto-Super beabsichtigt Telefunken ein UKW-Einbaugerät für alle Zwecke zu mäßigem Preis herauszubringen.

#### Tonfunk GmbH.

Eine bemerkenswerte Qualitätssteigerung weisen ferner die Superhets der Firma Tonfunk GmbH auf. So eröffnet der 5-Röhren-7-Kreis-Super Violetta P ein in den mittleren Preisklassen sorgfältig abgestuftes Programm. Schon dieser leistungsfähige Super (DM 228.—) macht von gediegener Ausstattung, wie Magisches Auge, dreistufiger Schwundausgleich, Gegenkopplung, Klangregler und UKW-Anschluß Gebrauch, besitzt darüber hinaus ein geschmackvolles Preßstoffgehäuse und automatisch abschaltbare, eingebaute Flächenantenne. Dasselbe Gerät kann mit Edelholzgehäuse unter der Bezeichnung Violetta H bezogen werden (DM 248.—). Vier Wellenbereiche weist der 7-Kreis-6-Röhren-AM-FM-Super Violetta UKW auf (DM 298.—). Da bei UKW ein dreistufiger Zf-Teil verwendet wird, liefert dieser Emp-

fänger schon bei UKW-Eingangsspannungen von 50  $\mu$ V guten Empfang. Die MW-Empfindlichkeit beträgt 10...15  $\mu$ V. Klangregler, Gegenkopplung und Breitbandlautsprecher sorgen für klangvolle Wiedergabe. Durch wertvolle Ausstattung zeichnet sich der 8-Röhren-8-Kreis super Meisterklang aus (DM 450.—). Der UKW-Bereich ist organisch eingegliedert und arbeitet mit der Röhre EQ 80. Tag-Nacht-Schalter, Sprache-Musik-Schalter, Klangregler, Breitbandfilter, gehör-richtige Lautstärkeregeln und 6-Watt-Breitbandlautsprecher tragen zu einer besonders guten Wiedergabe bei. Das Gerät verwendet ein apertes Nußbaumgehäuse, hat ferner Kreiselantrieb, Magisches Auge und KW-Mikroskop.

#### Wandel & Goltermann

Zum Fabrikationsprogramm der Fa. Wandel & Goltermann gehören Autoempfänger und Omnibus-Anlagen. Kleine Abmessungen und hohe Empfangsleistungen sind Vorzüge des 6-Kreis-4-Röhrensuperhets Zikade F W 50 (DM 335.—). Eingangsempfindlichkeit von 3...5  $\mu$ V, dreistufiger Schwundausgleich und 3,5 Watt Ausgangsleistung ermöglichen einwandfreien Fernempfang. Dieser Super besitzt zweiteiligen Aufbau. Der Zerhackerteil wird in einem getrennten Gehäuse geliefert. Es erscheinen vier verschiedene Ausführungen, die für die einzelnen Wagenarten gebaut werden. Der andere, für den Omnibus bestimmte Autosuper F W 50-Bus (DM 785.—) hat eine Ausgangsleistung von ca. 9 Watt (2 Röhren EL 41), 6 Kreise, 5 Röhren, MW und LW, 3stufigen Schwundausgleich, Gegenkopplung und einen Fahrt-Stand-Schalter. Tonabnehmer- und Mikrofon-Anschlüsse sind vorgesehen. Auf den Autoverstärker, den Wandel & Goltermann noch liefern, werden wir später noch zurückkommen.

#### Wega-Radio

Die beiden neuen Wega-Empfänger stellen 6-Kreis-5-Röhren-Superhets dar und kommen zu Preisen unter DM 300.— heraus. Für DM 225.— ist der Wega-Super Fox II mit Magischem Auge, Klangregler, drei Wellenbereichen, Preßstoffgehäuse und nachträglich einsetzbarem UKW-Teil erhältlich. Dieser Empfänger kann auch mit bereits eingebautem UKW-Teil bezogen werden. Zum Preise von DM 275.— bringt Wega-Radio den Hochleistungs super Lux mit Bandbreitenschalter, Gegenkopplung und Klangregler heraus. Schwungradantrieb, 9-kHz-Sperre und Edelholzgehäuse ergänzen den Komfort. Wie beim Super Fox II hat der Kunde die Wahl das Gerät mit oder ohne UKW-Einsatz zu kaufen.

#### Wobbe-Radio GmbH.

Von den beiden Wobbe-Geräten erscheint der 6-Kreis-5-Röhrensuper Notar, der drei Wellenbereiche, 2stufigen Schwundausgleich, Gegenkopplung, Klangregler und Edelholzgehäuse besitzt, in Wechselstrom- und Allstromausführung. Er wird mit oder ohne eingebauten UKW-Teil geliefert (Preise: DM 225.—, DM 260.—). In der nächst höheren Preisklasse stellt die Firma den 7-Kreis-6-Röhrensuper Senator (DM 285.—) her. Die gute Ausstattung im Hf- und Nf-Teil ermöglicht bemerkenswerte Klangqualität. So findet u. a. ein 6-Watt-Lautsprecher mit 215 mm Membrandurchmesser Verwendung. Das gleiche Gerät ist ferner mit UKW-Teil (DM 320.—) erhältlich.

FUNKSCHAU-Prüfbericht:

# Grundig 6-Kreis-Super 238 W

## Ein neuzeitlicher preiswerter Mittelklassensuper

Fast alle im Baujahr 1950/51 erscheinenden Superhets sind zukunftsicher gebaut. Sie besitzen als AM-FM-Superhets entweder UKW-Bereich oder haben Einrichtungen, wie z. B. Antennenanschluß mit Umschalteneinrichtung, besondere Antriebscheibe, UKW-Eichfeld und UKW-Anschlußleiste, die den nachträglichen Einbau eines UKW-Einsatzgerätes erleichtern. Auch die Grundig Radio-Werke haben sich bei ihren neuen Superhets intensiv mit dem UKW-Problem beschäftigt und fortschrittliche Lösungen finden können. So erscheint der Super 238 W in Normalausführung ohne organisch eingebauten UKW-Bereich mit vorbereitetem UKW-Einbau. Er wird ferner gegen geringen Aufpreis für DM. 268.— auch mit UKW-Bereich geliefert. Der Hörer ist also vor die Wahl gestellt, ob er schon jetzt oder erst später am UKW-Empfang teilnehmen möchte. Diese Entscheidung hat auch für jene Interessenten Bedeutung, in deren Sendebezirk im Augenblick noch kein UKW-Sender arbeitet, die jedoch in absehbarer Zeit mit der Errichtung eines UKW-Senders rechnen können.

### Schaltungstechnische Verfeinerungen

Der Grundig-Super 238 W gehört zu jenen Geräten, deren Verkaufspreis noch im Vorjahre knapp unter der DM. 300.— Grenze gelegen hat. Es ist als wesentlicher Fortschritt zu bezeichnen, wenn heute dieser Super, der noch vor zwei Jahren als Luxussuper bezeichnet worden wäre, zu einem Preis von DM. 238.— erscheint. Die vielfachen schaltungstechnischen Verfeinerungen lassen einen ausgezeichneten Empfang zu.

Außer dem Zf-Saugkreis weist der Antennenkreis einen Dämpfungswiderstand zur Abflachung der Antennenresonanz auf. Der Abstimmkreis verwendet im Kurzwellenbereich Bandabstimmung. Da der Durchschnittshörer in der Regel auf die unteren KW-Bänder verzichtet, erfaßt der gepreiste KW-Bereich die 31-, 41- und 49-m-Bänder.

Der Zf-Teil weist als Besonderheit einen Bandbreitenschalter auf, der im ersten Filter eine Kopplungsspule ein- oder ausschaltet. Er ist mit dem niederfrequenten Klangfarbenschalter kombiniert. Die Klangausrichtung des

Technische Daten	
<b>Eigenschaften:</b>	<b>Zwischenfrequenz:</b>
6 Kreise, 6 Röhren;	468 kHz
Zweifach-Drehkondensator; Vorkreis, Oszillatorkreis; Zf-Saugkreis; zwei zweikreisige Zf-Bandfilter, davon eines mit umschaltbarer Bandbreite; Schwundregelung auf Misch- und Zf-Röhre wirksam; Nf-Trioden-Vorverstärker; widerstandsgekoppelter Endverstärker mit zwei Gegenkopplungskanälen; Lautstärkereglер; Klangfarbenschalter, mit Bandbreitenschalter kombiniert; Magisches Auge; Antennenumschaltung für UKW- und Rundfunkantenne; Anschluß für zweiten Lautsprecher (4,5 Ohm); hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse	
<b>Röhrenbestückung:</b>	<b>Abmessungen:</b>
ECH 42, EF 41, EBC 41, EL 41, EM 4, AZ 41; bei UKW-Ausführung an Stelle EBC 41: EAF 41	505 X 335 X 232 mm
	<b>Gewicht:</b> 8,6 kg
	<b>Preis:</b> Normalausführung DM. 238.—
	<b>Hersteller:</b>
	Grundig Radio-Werke, Fürth/Bayern

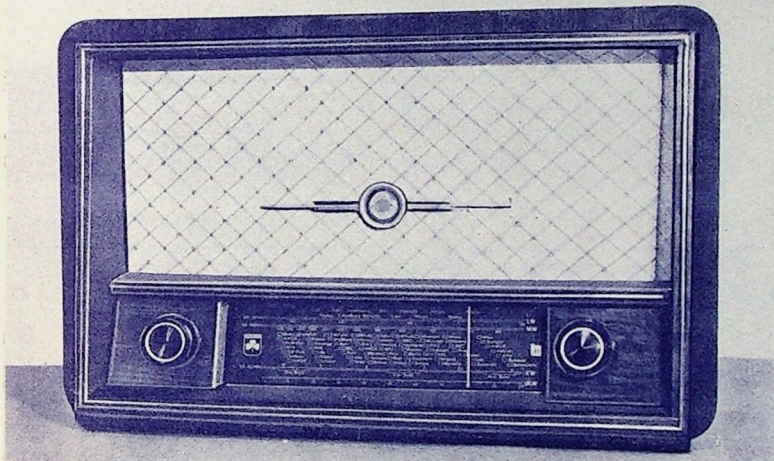


Bild 1. Grundig 238 W, der moderne Mittelklassensuper mit Magischem Auge

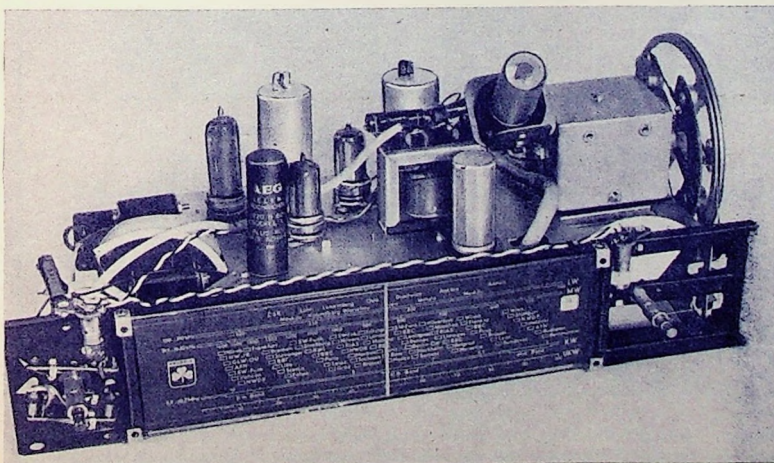


Bild 2. Die Chassisansicht zeigt links den kombinierten Bandbreitenregler

zweistufigen Nf-Teiles ermöglicht eine natürliche Wiedergabe. So ist die Lautstärke-regelung gehörig richtig. Die beiden Gegenkopplungskanäle, die von Anode zu Anode bzw. von der Sekundärseite des Lautsprecherübertragers zur Nf-Vorröhre verlaufen, verringern den Klirrgrad, bewirken ferner auch eine Höhen- und Tiefenanhebung. Bei der hier besprochenen Normalausführung hat man den späteren Einbau eines UKW-Einsatzgerätes durch Anschlußleiste, Wellenschalterstellung, Skalenfeld, Antennenbuchsen usw. vorbereitet. Mit Hilfe eines Umschaltkontaktes kann man ferner die UKW-Antenne gleichzeitig für Rundfunkempfang auf den anderen Bereichen mitverwenden. Es sei noch darauf hingewiesen, daß ein Teil der Serie an Stelle der Gleichrichterröhre AZ 41 mit Trockengleichrichter (AEG 220 B 60) erscheint.

### Ausgereifter konstruktiver Aufbau

Das Chassis zeigt einen ausgereiften klaren Aufbau, wie er für die Rimlockröhrentechnik und neue, raumsparende Bauteile typisch ist. Der Zweifachdrehkondensator befindet sich auf der rechten Chassisseite, während die Antriebsachse zusammen mit der Wellenbereichsanzeige neben der Skala Platz gefunden hat. Der Skalenträgerrahmen dient gleichzeitig als Reflektor für die Flutlichtskala. Links seitlich von der Skala wurde der Kombinations-Drehknopf für Lautstärke und Bandbreite untergebracht. Der kleine Drehknopf betätigt außer der Lautstärke gleichzeitig auch den Netzschalter. Bei Rechtsbewegung des großen Drehknopfes nimmt die Bandbreite immer mehr zu. In der Mittelstellung schaltet sich über eine Schaltknoche der Klangfarbenkondensator im Gitterkreis der Nf-Vorröhre ab. In der Endstellung nimmt die Zf-Bandbreite durch Einschalten der zusätzlichen Kopplungswicklung im ersten Zf-Filter zu. Die maximale Bandbreite kann bei dem vorzüglichen Frequenzgang des Nf-Teiles, der für Breitbandwiedergabe eingerichtet ist, voll ausgenutzt werden.

Ein gutes Beispiel für rationalisierte Bauweise bieten Verdrahtung und Einzelteileanordnung unterhalb des Chassis. Einbau der Widerstandsleisten und Verdrahtungsführung sind übersichtlich und zweckmäßig. Auf der Bodenplatte ist das Schaltbild untergebracht. Im Zeichen der allgemeinen Qualitätssteigerung konnten die Grundig-Architekten eine ansprechende Gehäuseform finden, die auf seitliche Drehknöpfe verzichtet. Die Lautsprecherwand ist leicht geneigt. Das Magische Auge befindet sich im unteren Teil des Lautsprecherfeldes. Die erste Reaktion des Handels hat das starke Interesse der Öffentlichkeit an diesem Gerät bewiesen, dem man günstige Verkaufsprognosen stellen darf.

# FUNKSCHAU- Servicedaten: Grundig-Super 238 W


**Servicedaten**

**1. HI- und ZF-Spulen**

Position	Spule	Induktion in $\mu\text{H}$ mit / ohne Eisenkern		Gleich- strom- wider- stand $\Omega$	Wdg.	Draht		
						$\varnothing$ in mm	Art	
Antennenkreis	KW	—	4,2	—	12	0,12	CU LS	
	MW	—	815	17	260	0,12	CU LS	
	LW	—	3900	45	620	0,12	CU LS	
Vorkreis	KW	1,82	1,24	—	11	0,8	CU vers	
	MW	210	128	3,9	96	10x0,209	LkdI	
	LW	2350	1350	22,5	320	0,12	CU LS	
Oszillator- Abstimmspule	KW	1,48	1,1	—	10,5	0,8	CU vers	
	MW	96	48	5,05	62	0,12	CU LS	
	LW	420	220	8	138	0,12	CU LS	
Kopplg.-Spule	LW	2,4	2,04	—	7	0,12	CU LS	
	MW	16,4	8,9	2,2	24	0,12	CU LS	
	LW	21	11,7	1,8	28	0,12	CU LS	
1. u. 3. ZF-Kreis	Pr (C—150 pF)	680	450	6	2x110	20x0,04	CU LS	
	2. u. 4. ZF—468 (2. ZF-Kreis mit Mit- telanzapfung)	Se (C—250 pF)	600	290	4,8	2x88	20x0,04	CU LS
	Zusatzwicklung		1,1	0,16	5	20x0,04	CU LS	
Drossel	UKW		0,7			0,9		
Zf-Saugkreis	(C—50 pF)	2460		23,5	340	0,12	CU LS	


**2. NI-Teil**

Ausgangsübertrager	Pr Se	640+14		3800+80		0,12	CU L CU L
		0,52		97	0,7		

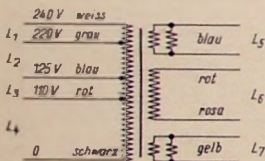


**Bild 1. Schaltung des Netztransformators mit Farbkennzeichnung der Anschlüsse**  
Tabelle (rechts). Wickeldaten des im Grundig-Super 238 W verwendeten Netztransformators

Wicklung	Wdg.	Draht- durchmesser	Gleichstrom- widerstand
L <sub>1</sub>	89	0,28 CUL	5,5 $\Omega$
L <sub>2</sub>	422	0,28 CUL	18,5 $\Omega$
L <sub>3</sub>	47	0,45 CUL	2 $\Omega$
L <sub>4</sub>	490	0,45 CUL	8 $\Omega$
L <sub>5</sub>	2x31	je 0,8 CUL	0,095 $\Omega$
L <sub>6</sub>	1270	0,15 CUL	235 $\Omega$
L <sub>7</sub>	2x20	je 0,4 CUL	0,26 $\Omega$

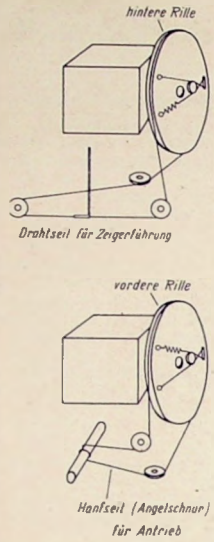


**Bild 3. Skaleneinführung für Zeiger- und Drehkondensatorantrieb**

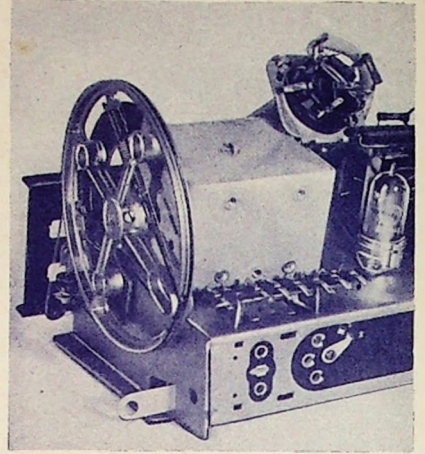


**Bild 4. Chassis-Teilansicht mit Drehkondensatorantrieb und UKW-Anschlußleiste**

**Allgemeine Abgleichanweisung**  
Zwischenfrequenz = 468 kHz. Bei Zf-Abgleich Bandbreitenregler auf schmal stellen. Auf KW und LW nur Induktivitätsabgleich.

**Abgleichpunkte**  
MW: Trimmerabgleich auf 1500 kHz (Skalenmarkierung)  
Induktivitätsabgleich bei 560 kHz  
LW: Induktivitätsabgleich bei 180 kHz  
KW: Induktivitätsabgleich bei 6 MHz

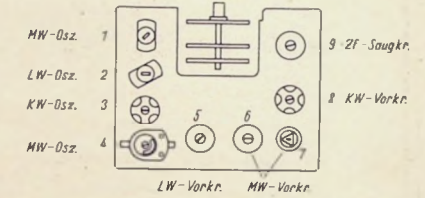

**Bild 5. Lage der Abgleichpositionen (Spulenaggregat)**

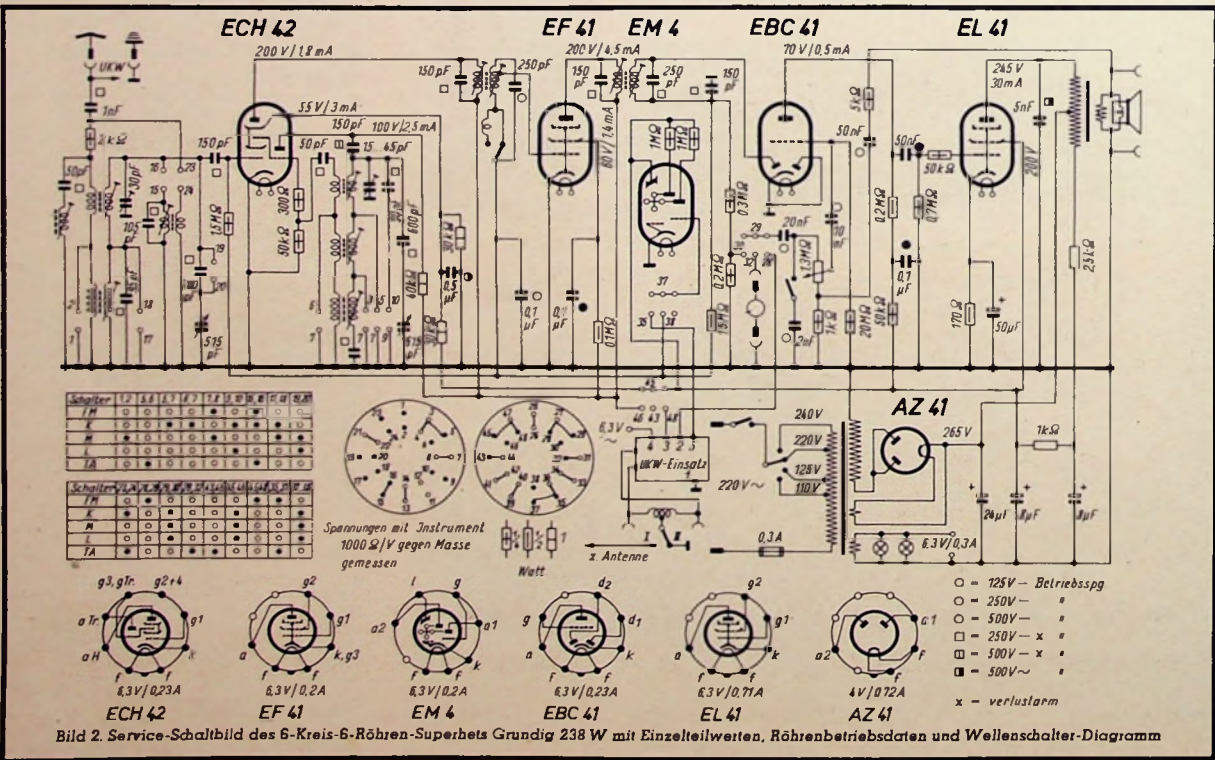

**Bild 2. Service-Schaltbild des 6-Kreis-6-Röhren-Superhets Grundig 238 W mit Einzelteilwerten, Röhrenbetriebsdaten und Wellenschalter-Diagramm**

# SABA

PROGRAMM 1950/51



**SABA-Triberg W u. GW**

**DM 198. —**

6 Kreise, 4 Röhren (W-Ausführung: ECH 11, EBF 11, ECL 11, AZ 41; GW-Ausführung: UCH 11, UBF 11, UCL 11, UY 11), 3 Wellenbereiche, beleuchtete Großsichtskala, Schwungradantrieb, dreifaches Klangregister, Anschlußmöglichkeit für UKW.




**SABA-Villingen W u. GW**

**DM 255. —**

6-Kreis-Super mit magischem Auge, 5 Röhren (W-Ausführung: ECH 11, EBF 11, ECL 11, EM 11; AZ 41; GW-Ausführung: UCH 11, UBF 11, UCL 11, UM 11, UY 11). 3 Wellenbereiche, Edelholzgehäuse.

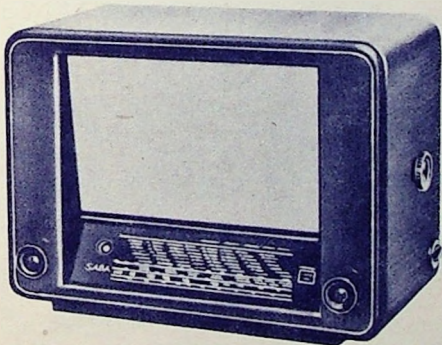**SABA-Villingen-WUA (m. eing. SABA-UKW-A) DM 282. —**



**SABA-Meersburg-W**

**DM 298. —**


7-Kreis-Wechselstrom-Super mit mag. Auge. 6 Röhren: ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 4, AZ 41, 2 gespreizte KW-Bereiche, MHG-Schaltung, 5-stufiges Klangregister.

**SABA-Meersburg WUA (m. eing. SABA-UKW-A) DM 325. —**

**SABA-UKW-A (Einbaugerät)**

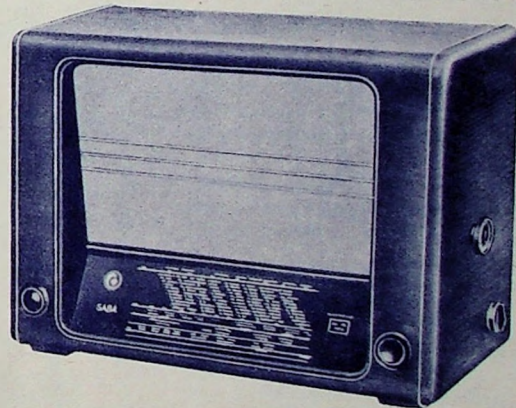**DM 27. —**

2-Kreis-Geradeaus-UKW-Empfänger (Audion mit Enddämpfung) für Wechselstrom. Röhrenbestückung: ECH 43.



**SABA-Freiburg W**

**DM 408. —**

9-Kreis-Wechselstrom-Großsuper mit magischem Auge, 7 Röhren: EF 41, ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, EM 4, AZ 11, 3 gespreizte KW-Bereiche, MHG-Schaltung, 5-stufiges Klangregister.

**SABA-Freiburg-WUS (mit eingeb. SABA-UKW-S) DM 490. —**

**SABA-UKW-S (Einbau-Super)**

**DM 82. —**

8-kreisiger UKW-Einbau-Super für Wechselstrom. Röhrenbestückung: EF 42, EF 42, EQ 80

# Berechnete RÜCKKOPPLUNG

Gute Schwingkreise haben Dämpfungen in der Größenordnung von einem halben Prozent. Das bedeutet bei 1 MHz eine Bandbreite von 5 kHz. Bei einem Senderabstand von 9 kHz wird also der Nachbarsender nur unwesentlich ausgespart. Solange es noch keinen Superhetempfänger gab, war Entdämpfung durch Rückkopplung das einzige Mittel, um die Trennschärfe und nebenbei auch die Empfindlichkeit der Empfänger zu steigern. Es gab Kunstschaltungen, mit denen ganz besonders hohe Entdämpfung erreicht werden sollte. Heute spielt die Rückkopplung nicht mehr die überragende Rolle wie einst. Wo Rückkopplungsspulen bemessen werden sollen, geht man aber nach wie vor im allgemeinen rein experimentell vor oder man verläßt sich auf Erfahrungswerte. Dies ist indessen nicht notwendig, denn im folgenden soll gezeigt werden, daß man sehr wohl auch auf diesem anscheinend etwas geheimnisvollen Gebiet ganz einfach rechnen kann, wenn man die zu betrachtende Schaltung mit Hilfe von Ersatzbildern ähnlich umformt, wie dies in kürzlichen Beiträgen<sup>1)</sup> bei anderen Fragen der Empfänger-technik geschah. Bei dieser Behandlung, die sich auf einer zwischen Rechnen und Schaltbildzeichen liegenden Linie bewegt, kann man schon während der Umformungen entscheiden, welche Schaltungselemente für die vorliegende Frage wirklich wichtig sind und alles andere weglassen.

Dadurch gelangt man zu einer recht genauen zahlenmäßigen Erfassung der im Zusammenhang mit der Rückkopplung auftretenden Erscheinungen, wie Schwingungseinsatz, Amplitudenabhängigkeit und Klirrfaktor. Zur Bestimmung der wesentlichen für die Rückkopplung maßgebenden Eigenschaften genügen übliche Meßgeräte, wie sie auch in kleinen Labors zu finden sind.

## Das rückgekoppelte Audion

Bild 1a zeigt die übliche Schaltung eines rückgekoppelten Audions. Der Fußpunkt des Anodenwiderstandes liegt für Hochfrequenz über einen Blockkondensator an Erde. Die Schwingkreisdämpfung kann man genügend genau durch einen ohmschen Resonanzwiderstand  $R_{res}$  parallel zu einer verlustlosen Spule und einem verlustlosen Kondensator darstellen. Gitterkondensator  $C_g$  und Gitterableitwiderstand  $R_g$  sorgen für das Absinken des Arbeitspunktes mit zunehmender Amplitude, für die Hochfrequenz bilden sie aber kein Hindernis, denn  $C_g$  ist wesentlich größer als die Gitterkatodenkapazität der Röhre. Die Spannung am Schwingkreis ist also gleichzeitig die am Gitter. Dagegen verbleibt  $R_g$  und der ihm parallelliegende scheinbare Gitterkatodenleitwert  $1/R'_g$  der Röhre die Schwingkreisdämpfung um ein wenig, denn die beiden genannten Widerstände liegen dem Resonanzwiderstand parallel, so daß der resultierende Widerstand etwas kleiner ist.  $R'_g$  hängt mit der Gitter-

gleichrichtung zusammen und ist amplitudenabhängig. Zwei Verfahren gibt es zur Regelung der Rückkopplung. In der gezeichneten Schaltung ist die Rückkopplungsspule räumlich mit der Abstimmungsspule eng gekoppelt und der Strom wird durch einen Drehkondensator  $C_R$  geregelt. Der Anode ist ein Kondensator  $C_a$  von einigen 100 pF parallelgeschaltet. Bei dem zweiten Verfahren wird der Rückkopplungskondensator überbrückt und weggelassen,  $C_a$  ist lediglich die unvermeidliche Anodenkatodenkapazität der Röhre zuzüglich der Schaltkapazität. Die Rückkopplung wird durch Schwenken der Rückkopplungsspule gegenüber der Abstimmungsspule geregelt. Beide Schaltungen können an Hand von Bild 1a-d gemeinsam behandelt werden. In Bild 1b ist das Stromquellenersatzbild der Röhre (u. a.)<sup>1)</sup> eingeführt. Das entstehende Netzwerk aus Spulen, Kondensatoren und Widerständen ist insofern interessant, als sowohl am Eingang wie am Ausgang die Gitterwechselspannung  $\mathcal{E}_g$  wirksam ist.

Als nächste Stufe führen wir in Bild 1c die Ersatzschaltung des Übertragers ein (2). Das Übersetzungsverhältnis  $\bar{u}$  ist ungefähr gleich dem Windungszahlverhältnis mal dem Kopplungsgrad, den wir bei Eisen-spulen zu etwa 0,5 annehmen können. Der gezeichnete ideale Übertrager ist eine reine Rechengröße, die besagt, daß die Spannungen und Ströme sich wie  $\bar{u}$  verhalten, mithin die Widerstände bzw. Leitwerte der Sekundärseite auf der Primärseite mit  $1/\bar{u}^2$  bzw.  $\bar{u}^2$  multipliziert erscheinen. Die Widerstände  $R_a$  und  $R'_a$  können wir zu einem gemeinsamen Widerstand  $R'_a$  zusammenfassen. Die Streuinduktivität  $\sigma L_R$  ist selbst bei loser Kopplung um eine Größenordnung kleiner als die Schwingkreisspule und spielt gegenüber den Kapazitäten des Sekundärkreises keine Rolle. Die ohmschen Widerstände des Gitterkreises haben wir gleichfalls zusammengefaßt. Sie ergeben einen resultierenden Resonanzwiderstand  $R'_{res}$ , der aber normalerweise nicht viel kleiner ist als der Resonanzwiderstand des Schwingkreises allein. Man könnte ihn mit einer Dämpfungsmeßbrücke messen, wenn man die geheizte Röhre mit sämtlichen Spannungen angeschlossen läßt, aber die Rückkopplungsspule unterbricht.

Bei Schaltungen der in Bild 1b und 1c gezeichneten Art besteht ein ganz allgemeiner Zusammenhang, daß nämlich der unter dem Einfluß der Eingangsspannung in die Schaltung fließende Strom linear von dieser und der Ausgangsspannung oder dem Ausgangsstrom abhängt. Man kann die beiden Stromkomponenten einzeln aus der Schaltung finden, indem man sich zunächst den Strom  $S \mathcal{E}_g$  hinten aus der Schaltung wegdenkt und den Strom durch, der unter dem Einfluß der Eingangsspannung in die Schaltung strömt, und indem man sodann sich den Eingang kurzgeschlossen denkt und den Strom  $S \mathcal{E}_R$  wieder in Tätigkeit setzt; dann erhält man eine zweite Stromkomponente und beide zusammen ergeben den tatsächlichen Strom.

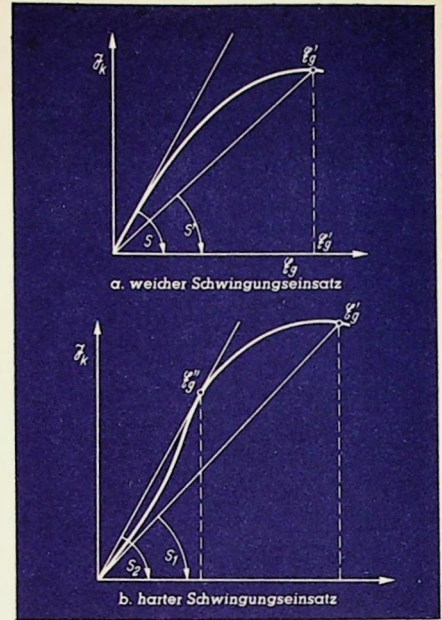


Bild 3. Verschiedene Arten von Schwingenkennlinien

Die erste Komponente wird offensichtlich durch den in die links vom idealen Übertrager liegenden Schaltungselemente fließenden Strom dargestellt, zuzüglich der Serienschaltung der beiden Kapazitäten  $C_R$  und  $C_a$ , die im Verhältnis des Quadrates des Übersetzungsverhältnisses verkleinert erscheinen. Parallel zu  $C_a$  liegt noch ein ohmscher Widerstand  $R'_a$ , den man nach Bild 2 auf eine Parallelschaltung zu den anderen Schaltelementen umrechnen kann, wo er dann mit  $1/\bar{u}^2$  vergrößert erscheint. Einsetzen von Zahlenwerten zeigt, daß er gegenüber  $R'_{res}$  nicht von Bedeutung ist. Die erste Komponente bedeutet also eine reine Verstärkung und eine leichte Bedämpfung des Gitterkreises. Man kann sie leicht messen, indem man die Zuleitung zum Gitter der Röhre unterbricht und die Resonanzlage und Resonanzhöhe des Gitterkreises bei verschiedenen Stellungen des Rückkopplungsgriffes mißt. Die zweite Komponente ist es, um derenwillen die Rückkopplungsschaltung vorhanden ist; sie bringt die Entdämpfung, bzw. Dämpfung je nach Polung der Rückkopplungsspule. Schließen wir nämlich den idealen Übertrager vorne kurz, so fließt in seine Sekundär-

seite der Strom  $\frac{C_R}{C_R + C_a} \cdot S \mathcal{E}_R$ , denn wir dürfen  $\sigma L_R$  unbedingt und  $R'_a$  mit guter Annäherung vernachlässigen. Daher teilt sich der Strom  $S \mathcal{E}_R$  einfach zwischen den beiden Kapazitäten  $C_R$  und  $C_a$  in bekannter Weise auf. An der Primärseite des idealen Übertragers links ist der Strom  $\bar{u} = M/L$  mal kleiner, also fließt unter dem Einfluß von  $\mathcal{E}_R$  ein Strom

$\pm S \cdot M/L \cdot \frac{C_R}{C_R + C_a} \cdot \mathcal{E}_R$  und da sich Strom und Spannung wie ein Leitwert verhalten, können wir also der Rückkopplung einen scheinbaren Leitwert

$$G_R = \pm S \cdot \frac{M}{L} \cdot \frac{C_R}{C_R + C_a}$$

zuschreiben. Damit erhalten wir also die Ersatzschaltung Bild 1d, die uns zeigt, daß eine Schwingung in der durch die parallelliegenden Blindleitwerte gegebenen Frequenz dann einsetzt, wenn sich die Wirkleitwerte aufheben, vorausgesetzt, daß richtig gepolt ist.

Bei stärkerem Anziehen der Rückkopplung ändert sich die Verstärkung wegen  $\bar{u} C_R$ , daher muß man wie bekannt nachstimmen. Allerdings hat man auch meistens nicht von vornherein bei breiter Resonanzkurve gleich den richtigen Resonanzpunkt eingestellt und muß schon deshalb nachregeln. Ein weiterer Grund ist der, daß die Rückkopplung im allgemeinen nicht ganz phasenrein ist. Eine leichte Phasendrehung entsteht schon am Gitter wegen der Spannungsstellung zwischen  $C_g$  und den Leitwerten  $1/R_g + 1/R'_g$  und auf der Anodenseite wegen des Einflusses von  $R'_a$ . Man kann notfalls beide Drehungen aus den Ersatzschaltbildern berechnen und sie äußern sich dann in einer kleinen Phasendrehung des Rückkopplungsleitwertes  $G_R$ . Da dieser aber etwa 2 Größenordnungen (d. h. etwa 1 : 100) kleiner ist als die abzustimmenden Blindleitwerte, bringen selbst beträchtliche Phasendrehungen von  $G_R$  nur Verstärkungen von Bruchteilen eines Promille. Wir führen diesen Punkt nur an, um zu zeigen, daß man ausgehend von diesen Umformungen

<sup>1)</sup> FUNKSCHAU 1949, H. 2, S. 29; H. 9, S. 147; H. 16, S. 251.

<sup>2)</sup> FUNKSCHAU 1949, H. 2, S. 29.  
<sup>3)</sup> FUNKSCHAU 1949, H. 9, S. 147.

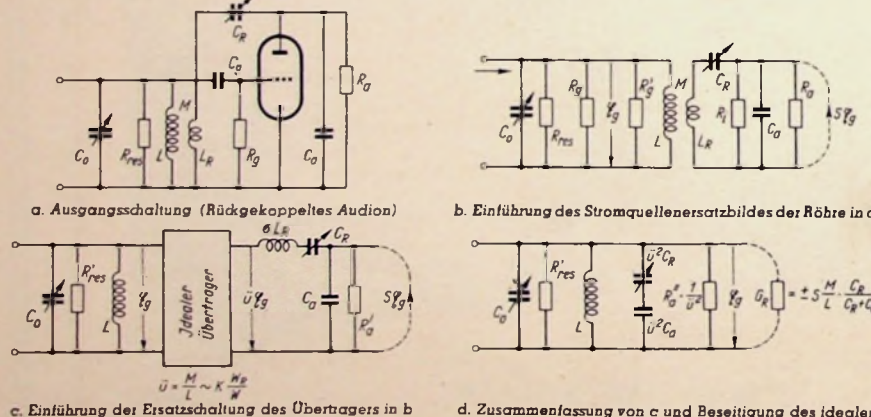


Bild 1. Die Behandlung der Audionschaltung mit Rückkopplung durch wiederholte Schaltbildumformung


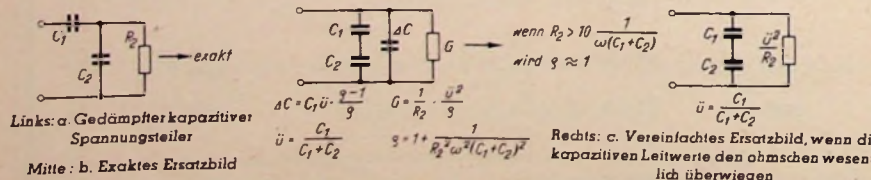


Bild 2. Der bedämpfte kapazitive Spannungsteiler und seine Umformung in parallelgeschaltete Wirk- und Blindleitwerte

-Hörbuch-

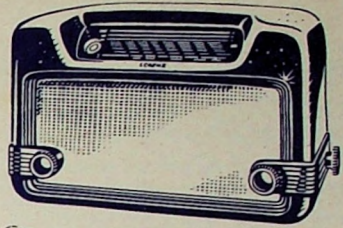

› Elbe ‹



› Mosel ‹



› Neckar ‹


*Klingende Ströme  
Strömende Klänge*

MIT UND OHNE UKW  
PREISWERT WIE IMMER




› Isar ‹

**LORENZ**  
*Radio*

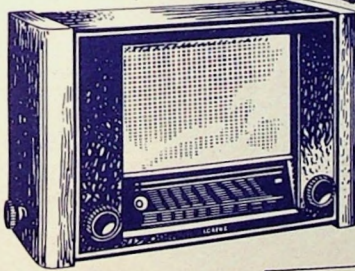

› Weser ‹

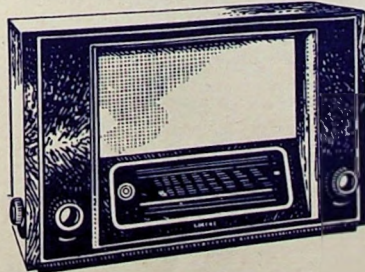

› Donau ‹

Unser  
Fertigungsprogramm  
1950/51

**LORENZ-„NECKAR“**  
Allstrom-Kleempfänger, Mittel Lang-  
welle, Zweifrontgehäuse DM 76.—

**LORENZ-„ISAR“**  
Allstrom-Bezirkempfänger mit UKW;  
4 Wellenbereiche DM 169.—

**LORENZ-„ELBE“**  
Wechselstrom-Vollsuper, 6 Kreise und  
3 Wellenbereiche DM 198.—

**LORENZ-„MOSEL“**  
Wechselstrom-Mittelsuper, 6 Kr., Mag.  
Auge, 3 Wellenbereiche DM 239.—

**LORENZ-„WESER“**  
Wechselstrom-Super mit UKW, 6 bzw.  
8 Kreise, Mag. Auge DM 338.—

**LORENZ-„DONAU“**  
Wechselstrom-Großsuper mit UKW,  
6 bzw. 8 Kr., 6 Wellenber. DM 480.—



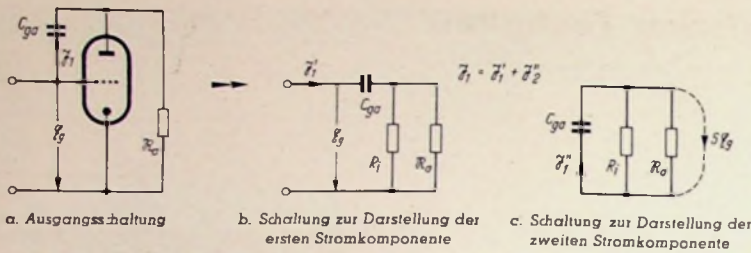


Bild 4. Die Anodenrückwirkung über die Gitteranodenkapazität

mit Ersatzbildern auch beliebig genau rechnen kann. So wollen wir nun auch an Hand des Ersatzbildes 2 zeigen, wie der bisher vernachlässigte Widerstand  $R_a$  im Bedarfsfall berücksichtigt werden kann. In Bild 2a ist ein durch einen ohmschen Widerstand bedampfter Spannungsteiler gezeigt. Er hat ein exaktes Ersatzbild nach Bild 2b. Dort liegt einer Parallelschaltung der hintereinanderliegenden Kapazitäten und einer Zusatzkapazität ein ohmscher Leitwert parallel, der gegenüber dem ursprünglichen Leitwert  $R_a$  ungefähr im Quadrat des Spannungsteilverhältnisses verkleinert erscheint. Wenn die kapazitiven Leitwerte überwiegen, wenn also der Widerstand  $R_a$  dem Spannungsteiler nur wenig belastet, erhält man das einfache Ersatzbild 2c. Ein Widerstand von 10 k $\Omega$ , also ein Leitwert von 100  $\mu$ S erscheint also hinter einem kapazitiven Spannungsteiler 1:5 als ein scheinbarer Parallelleitwert von 4  $\mu$ S. Wenn die kapazitiven Leitwerte nicht groß genug sind, daß Bild 2c gilt, so zeigt doch Bild 2b, daß die Ausgangsschaltung nach wie vor einer Parallelschaltung einer Kapazität mit einem kleinen Wirkleitwert entspricht.

Beispiel:  $C_1 = 20$  pF,  $C_2 = 100$  pF,  $f = 1$  MHz,  $R_a = 1$  k $\Omega$  ergibt  $\epsilon = 2,82$  und  $\mu = 1/6$ , also  $C = 2,2$  pF und  $G = 10$   $\mu$ S. Die Schaltung entspricht also einem Leitwert von  $G = 10$   $\mu$ S parallel zu einer Kapazität von 18,9 pF.

In dieser Weise ließe sich also die geringe zusätzliche Dämpfung des Gitterkreises durch den Anodenkreis berücksichtigen. Da diese Dämpfung mit dem Quadrat  $\mu^2$ , die Entdämpfung aber nur mit  $\mu$  wächst, folgt daraus, daß man mit einer gegebenen Röhre nicht beliebig starke Entdämpfungen herstellen kann, weil nämlich bei ganz großen  $\mu$  schließlich die beiden Werte sich eingeholt haben würden. Bei den heutigen Röhren mit ihren großen Steilheiten liegt dieses Gebiet allerdings weit von den üblichen Anforderungen entfernt.

**Die Berechnung der Rückkopplungsspule**

Der Resonanzwiderstand eines Schwingkreises ist am Frequenzanfang eines Schwingkreises am kleinsten. Die Rückkopplung ist für ihn zu berechnen und ein Sicherheitsfaktor ist auch einzurechnen. Ein Schwingkreis mit  $f_{min} = 500$  kHz,  $C_{max} = 500$  pF soll beispielsweise eine Rückkopplungsspule erhalten, die bis zu  $d = 2\%$  noch entdämpfen kann. Die Regelung erfolge durch Spulenschwenken, also ist  $G_R = -S \cdot M \cdot L$ . Der zu entdämpfende Leitwert ist  $d \cdot \omega C_{max} = 32$   $\mu$ S. Bei einer Steilheit  $S = 4$  mS muß also das Übersetzungsverhältnis  $\mu = 0,008$  sein, entsprechend einem Windungsverhältnis  $W_R/W = 4\%$  bei einer angenommenen höchsten Kopplung von  $k = 0,2$ .

Wenn die Dämpfung in den verschiedenen Bereichen eines Mehrbereichsempfängers dieselbe ist, so sinkt bei zunehmender Frequenz der Leitwert proportional der abnehmenden Frequenz, also sinkt auch dieses Windungsverhältnis. Da aber gleichzeitig die Windungszahlen der Abstimmspulen ungefähr der Frequenz proportional sind, ergibt sich das interessante bekannte Ergebnis, daß in erster Annäherung bei einem Mehrbereichsempfänger die Rückkopplungsspule auf allen Bereichen gleich groß sein muß. Abweichungen in der Praxis rühren daher, daß die zusätzlichen Bedämpfungen durch Gitter usw. auf den einzelnen Bereichen verschieden sind, daß die geometrischen Abmessungen der Spulen und damit die Kopplungen wechseln und daß die Spulendämpfungen eben doch nicht ganz unabhängig vom Frequenzgebiet sind.

Nehmen wir nun als zweites Beispiel an, daß die Rückkopplung durch einen Kondensator  $C_R$  von maximal 200 pF geregelt werden soll, während der Anode ein Kondensator von 1000 pF parallel liegt, so haben wir eine zusätzliche Stromteilung von 1:6 gegenüber dem letzten Beispiel und brauchen daher sechsmal soviel Windungen. Da aber diesmal die Rückkopplungswindungen sich nicht zu bewegen brauchen, können sie, zumal bei Eisenspulen enger gekoppelt sein. Bei  $k = 0,5$  brauchen wir also wieder 2,5mal weniger als 6, können also mit rund 10% Rückkopplungswindungen aus ( $W_R/W = 0,1$ ).

**Schwingkennlinie und Amplitudenabhängigkeit**

Die Größe  $S$  bedeutet den Zusammenhang zwischen Anodenwechselstrom bei fast oder ganz kurzgeschlossener Anode und Gitterwechselspannung ( $I_a/U_g$ ). Nur bei kleinen Amplituden ist sie mit der statischen Steilheit identisch. Bei steigender Gitterwechselspannung verhält sich  $S$  ganz verschieden, je nachdem ob es

sich um ein Audion oder einen Richtverstärker oder eine gewöhnliche rückgekoppelte Hochfrequenzverstärkerschaltung mit negativer Vorspannung handelt, bei welcher der Arbeitspunkt nicht ins Negative hinuntergesteuert wird. Den Zusammenhang von Anodenkurzschlußstrom und Gitterwechselspannung verdeutlicht die sogenannte Schwingkennlinie. Bild 3 zeigt zwei Beispiele, indem man die Anode für Hochfrequenz z. B. durch einen Kondensator fast kurzschließt und die Anodenwechselspannung in Funktion der Gitterwechselspannung in zunächst beliebigen Einheiten mißt und sich dann daran erinnert, daß der Wert für kleine Amplituden gleich der statischen Ruhesteilheit ist. Bei einem Rohr von 4 mA/V = 4 mS Steilheit und einer Frequenz von 1 MHz (die Frequenz ist natürlich beliebig) wird man also einen Kondensator  $C_a$  von etwa 600 pF wählen, so daß die Verstärkung etwa 1:1 wird. Die Anode ist dann genügend genau kurzgeschlossen und doch ist noch die Wechselspannung meßbar, so daß man aus ihr den Strom berechnen kann. Bild 3a zeigt eine Schwingkennlinie für weichen Schwingenseinsatz, denn die Steilheit  $S = I_a/U_g$  ist für kleine Amplituden am größten. Der Rückkopplungsleitwert  $G_R$  wird also zuerst bei kleinen Amplituden die „Leitwertbilanz“ erfüllen. Größere Amplituden erhält man nur, wenn man den Rückkopplungskondensator  $C_R$  stärker einstellt. Wenn die Rückkopplung bei  $C_R = 20$  pF einsetzt und nachher auf  $C_R = 22$  pF vergrößert werden muß, so besagt dies umgekehrt, daß die Steilheit  $I_a/U_g$  der Schwingkennlinie (nicht zu verwechseln mit der geometrischen Steilheit der Tangente) an dieser Stelle 10% geringer geworden ist. Ja, man kann auf diese Weise durch einen Schwingversuch, indem man die Rückkopplung icht, die Schwingkennlinie genauer aufnehmen als man es ja direkt könnte. Dieses Eichen kann man auch durch parallelgeschaltete ohmsche Widerstände ausführen. Überhaupt ergeben sich hier eine ganze Reihe einfacher Meßmethoden, auf die wir aber aus Raumgründen nicht eingehen wollen.

Bei der harten Schwingkennlinie Bild 3b ist die Steilheit im Punkte  $U_g''$  am größten. Schwingungen setzen ein, wenn die Rückkopplung stark genug angezogen ist, um die „Leitwertbilanz“ bei der Anfangssteilheit  $S_1$  zu erfüllen. Anschließend aber springt die selbsterregte Schwingung sofort auf den Wert  $U_g'$  empor und erst, wenn man wieder die die Rückkopplung bestimmenden Schaltelemente im Verhältnis  $S_1/S_2$  verkleinert hat, erreicht man den Punkt  $U_g''$  und die Schwingung reißt ab. Wenn die Rückkopplung nicht ganz zum Schwingenseinsatz reicht, macht sich eine starke Amplitudenabhängigkeit der Entdämpfung bemerkbar, indem beispielsweise bei einer Schwingkennlinie nach Bild 3a das Verhältnis zwischen Anodenwechselspannung und Gitterspannung bei kleinen Amplituden günstiger ist als bei großen, die Kennlinie ist gekrümmt, und wenn der Sender moduliert ist, entstehen allein schon dadurch nichtlineare Verzerrungen. Außerdem ist ja ein Höchstmaß an Entdämpfung mit einer ungemäin schmalen Resonanzkurve verbunden. Daher gelingt es dann nicht mehr, den Träger und die beiden Seitenbänder durchzubringen. Also führt auch dies zu Verzerrungen. Man sieht ohne weiteres, daß schon wegen der Amplitudenabhängigkeit große Entdämpfungen nicht möglich sind. Früher glaubte man einmal, durch passende Ausgestaltung der Rückkopplung fast unendlich große Verstärkungserhöhung zu erreichen. Dies geht aber aus den angeführten Gründen nicht. Außerdem ist das Problem heute auch nicht mehr aktuell. Es ist aber möglich, auf Grund von mit diesen Ersatzbildern anzustellenden Überleuten auch zahlenmäßig zu Werten zu gelangen, die erkennen lassen, wie hoch man nun eigentlich entdämpfen kann.

**Die Anodenrückwirkung**

Die Rückwirkung über die Gitteranodenkapazität ist die meistens unangenehme Art von Rückkopplung. Bild 4 zeigt die wesentlichen Teile einer Schaltung mit Gitteranodenkapazität. Wieder haben wir zwei Stromkomponenten. Die erste ergibt sich, wenn wir uns das Gitter vom Kreis getrennt denken. Man kann sie aus Bild 4b berechnen. Da  $C_{g0}$  eine kleine Kapazität ist, und ein Scheinwiderstand das im Anodenkreis Angeschlossene überträgt, wirkt die erste Komponente etwa so, als ob  $C_{g0}$  zwischen Gitter und Kathode läge. Zur Berechnung der zweiten Komponente, auf die es ankommt, muß man sich wieder

Gitter und Kathode verbunden denken, den Strom  $S(U_g)$  fließen lassen und berechnen, welcher Strom durch  $C_{g0}$  fließt. Die Parallelschaltung von  $U_{g1}$ ,  $R_1$  und  $C_{g0}$  entspricht gewissermaßen einem resultierenden Anodenwiderstand  $U_{g1}$ , an dem der Strom  $S(U_g)$  eine Spannung erzeugt. Da diese Berechnung komplexe Rechnung erfordert, wollen wir nur das Ergebnis mitteilen, daß nämlich dieser Scheinwiderstand  $U_{g1}$  mit  $S(U_g)$  vervielfacht und um 90° im Gegenzugsinn gedreht als Scheinleitwert im Gitterkreis erscheint. Aus einem induktiven Scheinwiderstand wird dann also ein negativer Wirkwert, der den Gitterkreis gegebenenfalls zum Schwingen bringen kann. Dies kann nur verhindert werden, wenn mittels einer Spule eine Gegenspannung erzeugt wird, die über eine ebensolche Kapazität  $C_{g0}$  künstlich denselben Strom mit entgegengesetzter Phase auf den Gitterkreis bringt. Dem Gitterkreis liegt dann scheinbar  $2C_{g0}$  parallel. Diese Fragen der Neutralisierung haben seit Einführung der Schmittgeröhre im Empfängerbau keine Bedeutung mehr. Dr.-Ing. habil. W. Kautler

**Funktechnische Fachliteratur**

**Tabelle der englischen Dienerströme**  
 Von Fritz Kunze. 12 Seiten Großformat mit 127 Sockelzeichnungen. Preis DM 2.— zuzügl. 10 Pf. Versandkosten. Franzis-Verlag, München 2, Luisenstraße 17.

Der unseren Lesern aus zahlreichen Büchern und Artikeln gut bekannte Röhrenspezialist veröffentlicht in seiner neuen Tabelle Daten und Sockelzeichnungen der vielfach aus kommerziellen Quellen stammenden englischen Empfänger-, Verstärker-, Sender- und Kathodenstrahlröhren sowie Stabilisator. Diese wertvolle Fachveröffentlichung stellt eine wichtige Ergänzung der „Amerikanischen Röhren“ des gleichen Verfassers dar. Die neue Tabelle darf in keiner Radiowerkstatt fehlen.

**Energie**

Eine Darstellung des Energie-Begriffes. Von Dr. Ing. Fr. Strittler. Hanns Reich Verlag, München. 170 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen.

Auf populär-wissenschaftlicher Grundlage bietet ein erfahrener Pädagoge eine erschöpfende, dem heutigen Stand des Wissens entsprechende Darstellung des Energiebegriffes, die über die selbst in neuesten Lehrbüchern der Physik und Chemie veröffentlichte Darstellungsweise hinausgeht und daher für den Fachmann ebenso aufschlußreich erscheint wie für den Lernenden. Geschickte Formulierungen und ein flüssiger Stil machen dieses wertvolle Buch besonders lesenswert.

**So gleich der Praktiker ab**

Leitsätze für das Abgleichen von Rundfunkempfängern. Von Ingenieur Otto Limann. Mit 36 Bildern und zahlreichen Tabellen. Preis kart. DM 3.—. Franzis-Verlag, München.

Ratschläge für das zweckmäßige Abgleichen findet man in verschiedenen Werken der Fachliteratur. Die vorliegende Broschüre des bekannten Verfassers hat jedoch den entscheidenden Vorzug alle Abgleichfragen in einer für den Werkstattpraktiker anschaulichen und leicht verständlichen Weise zu erörtern. Mathematisches Ballast vermeidet der Verfasser weitgehend, ebenso wie auf theoretische Darstellung verzichtet wurde. Da auch die im Rahmen des Koppenhagener Wellenplans auf erforderliche Erweiterung des MW-Wellenbereiches behandelt wird, sollte die nach pädagogischen Gesichtspunkten aufgebaute und für den Unterricht empfehlenswerte Broschüre in keiner Werkstatt fehlen.

**Wie richte ich meine Radiowerkstatt ein?**

Von Ing. Ernst Hanausch. Bewährte Konstruktionsvorschläge für die Einrichtung eines Radio-Prüf- und Meßplatzes. Mit 17 Bildern und zahlreichen Röhrenmeßtabellen. Preis kart. DM 3.50. Franzis-Verlag, München.

Für die praktische Einrichtung eines neuzeitlichen Radio-Prüf- und Meßplatzes bietet die jüngste Veröffentlichung des Franzis-Verlages wertvolle Unterlagen, nach denen sich der Werkstattpraktiker richten kann. Der beschriebene, im praktischen Betrieb jahrelang bewährte Arbeitsplatz eignet sich für Reparaturzwecke ebenso wie für den Konstrukteur, der z. B. für Entwicklungsaufgaben neue Schaltungen zu erproben hat. Von besonderem Wert ist die Beschreibung eines modernen Röhrenprüfgerätes mit ausführlichen Prüf- und Meßtabellen, bei denen der Verfasser auch den neuesten Stand der Röhrentechnik (z. B. Rimlodröhren) berücksichtigt hat. Die Broschüre wendet sich an jeden Funktechniker, der praktische Arbeiten ausführen muß und vermittelt aufschlußreiche Vorschläge.

**Führer durch die Technische Literatur**

Verzeichnis der wichtigsten Werke aller technischen Gebiete für Studium und Praxis. 160 Seiten. Preis DM 2.—. Herausgeber und Verlag: Weidemanns Buchhandlung, Hannover.

Die vorliegende Veröffentlichung behandelt auch das Fachschriftum der Elektrotechnik und Funktechnik. Sie bietet einen guten Überblick über die z. Z. erhältlichen Bücher.



## Meßgeräte hoher mechanischer Festigkeit

Die mechanische Empfindlichkeit der Meßsysteme selbst größerer Betriebsmeßgeräte ist auf die Verwendung einer Spitzenlagerung der drehbaren Teile zurückzuführen, wie sie ähnlich in der Uhrenindustrie üblich ist. Man versieht die Rähmchen mit hochwertigen Stahlspitzen, die ihrerseits in Halbedelsteinen gelagert werden; die Steine sind in Form einer Platte zugeschliffen, während die Spitzen einen Krümmungsradius erhalten, der bei den feinsten Geräten bis zu  $\frac{1}{1000}$  mm herunter beträgt. Der spezifische Druck, der bei einer plötzlichen Beschleunigung des ganzen Gerätes durch die Tragheit des an sich sehr kleinen Rähmchens auf Stein und Spitze ausgeübt wird, ist ganz außerordentlich groß. Es ist deshalb nicht zu verwundern, daß ein Schlag oder Stoß gegen das Meßgerät meist zu einer Deformation der Spitze, oft genug sogar zum Bruch der Steine führt. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat die Firma Gossen in Erlangen einen entscheidenden Schritt vorwärts getan: Es wurden zwei neue Systemtypen entwickelt, einmal die federnde Steinlagerung, zum anderen eine Spannbandaufhängung. Die beiden Steinlager eines Systems werden so ausgebildet, daß die Steine sich in Richtung der Achse um kleine Strecken bewegen können. Sie werden von feinen Federn gegen die Stahlspitzen gedrückt, wodurch ein sehr gleichmäßiger Lagerdruck erreicht wird. Entscheidend ist dabei das Feingefühl des Systembauers, dem es obliegt, die Justierung durchzuführen. Der Ausdruck „Spitzenluft“ kennzeichnet recht anschaulich, in welcher Hinsicht u. a. diese Justierung nötig ist. Es ist nun insofern eine gewisse Erleichterung bei der Montage eingetreten, als sich der Lagerdruck unter dem Einfluß der Federwirkung gewissermaßen von selbst einstellt. Das hat weiterhin zur Folge, daß die unvermeidliche Lagerreibung sehr gleichmäßig bleibt, während sie bisher recht verschiedene Werte je nach Stellung und Beanspruchung des Systems aufweisen konnte. Die Lagerreibung ist für die sogenannte „Verstellung“ der Meßgeräte verantwortlich, womit man jene Abweichung des Istwertes vom Sollwert bezeichnet, die nur auf mechanische Ungleichmäßigkeiten zurückzuführen ist und eine um so größere Rolle spielt, je kleiner das Drehmoment des Systems ist. Es ist selbstverständlich, daß die federnden Steine auch im Hinblick auf die Verstellung eine erhebliche Verbesserung darstellen, mit anderen Worten: es wird eine größere Genauigkeit der Meßgeräte erreicht. Die weitaus größte Bedeutung haben die neuen Systeme für tragbare Geräte aller Art: Schläge und Stöße werden weitgehend von der Federung aufgefangen, die so dimensioniert ist, daß der Stein unter dem Einfluß des beschleunigten Rähmchens um mehrere Zehntel ausweichen kann, ohne daß das Rähmchen aus-

seiner koaxialen Lage zum System gebracht wird. Zu Ende des Schlags oder Stoßes wird das Rähmchen wieder von der Feder in seine alte Lage gedrückt, so daß die vorherigen Verhältnisse wieder hergestellt sind: die Meßgenauigkeit hat keine Einbuße erlitten. Die Firma Gossen rüstet in Zukunft vornehmlich alle tragbaren Meßgeräte mit der federnden Steinlagerung aus, so die bekannten Universal-Meßgeräte „UVA“ und „UNO“, das Dreibereich-Ohmmeter „Triohm“, ein Mehrfach-Voltmeter mit 30 000  $\Omega/V$  und andere. Darüber hinaus werden auf Wunsch auch Schalttafel-Meßgeräte gegen geringen Mehrpreis entsprechend ausgestattet. Daß der Anwendbarkeit der federnden Steinlagerung durch die Größe der Geräte keine Grenzen gesetzt sind, zeigt ein überdimensionales Quadrat-Instrument von fast  $\frac{1}{2}$  m Kantenlänge. Das Verfahren, Meßsysteme mit Hilfe von Spannbandern aufzuhängen, ist seit langem von den hochempfindlichen Spiegelgalvanometern her bekannt. Dort bietet die Länge der Bänder den Vorteil guter Justierbarkeit. Schon aus diesem Grunde ist es bisher nicht zu einer Verwendung des Verfahrens bei Betriebsmeßgeräten gekommen, denn die für solche Geräte unbedingt nötige Kürzung der Bänder auf eine Länge von nur einigen Millimetern macht bei der Serienfertigung erhebliche Schwierigkeiten. Dennoch ist jetzt der Firma Gossen dieser bedeutende Schritt gelungen, nicht zuletzt, weil es durch sorgfältige und langwierige Untersuchungen gelang, das günstigste Material für die Bänder zu ermitteln. Die feinsten Bänder weisen bei einer Breite unter  $\frac{1}{16}$  mm eine Stärke von nur wenigen Tausendstel Millimetern auf. Durch überaus geschickte konstruktive Maßnahmen wurde erreicht, daß bei Schlag oder Stoß eine über die Elastizitätsgrenze des Bändermaterials hinausgehende mechanische Beanspruchung vermieden wird. Es kommt daher äußerst selten vor, daß die Systemlagerung durch äußere Kräfte zerstört wird, meist treten viel eher Sprünge im Gehäuse oder Glas auf. Die von den Spiegelgalvanometern her bekannten Vorzüge, wie Fortfall der Lagerteilung und der Spiralfedern mit all ihren Unzulänglichkeiten, sind natürlich auch hier vorhanden; selbst nach stundenlangen schärfsten Schüttelproben ist von einer Nullpunktversetzung nichts zu bemerken. Zur erwähnten hohen mechanischen Festigkeit kommt wegen der Kürze der Bänder die sehr große Lageunabhängigkeit. Es bereitet keine grundsätzlichen Schwierigkeiten, ein spannbandgelagertes Mikroamperemeter für senkrechte Lage als Schalttafelmeßgerät Klasse 1,5 mit einem Endausschlag von 10  $\mu A$  bei 5000  $\Omega$  Innenwiderstand zu bauen. Das bedeutet einen Leistungsbedarf von nur  $\frac{1}{4}$   $\mu W$ ! Die Firma Gossen rüstet auf Wunsch vornehmlich Dreh-

spulsysteme mit Spannbandaufhängung aus; bei den kleinen Meßgeräten erhöht sich wegen des größeren Platzbedarfes die Einbautiefe um ein wenig. Genau so, wie sich beste Mikroamperemeter mit niedrigerem Innenwiderstand herstellen lassen, können hochempfindliche Millivoltmeter mit größerem Widerstand gefertigt werden.

Es bedarf keiner Frage, daß die beiden neuen Systemlagerungen, durch die bei gleichzeitigem Gewinn an Empfindlichkeit und Präzision die Meßgeräte mechanisch erheblich stabiler geworden sind, einen entscheidenden Schritt für die gesamte elektrische Meßtechnik bedeuten. J. Richter

## FUNKSCHAU

Zeitschrift für den Funktechniker

Chefredakteur: Werner W. Diefenbach.

Redaktion: (13b) Kempen-Schelldorf, Kotterner Str. 13, Fernsprecher: 2025. Telegramme: FUNKSCHAU, Kempen (Allgäu). Für unverlangt eingesandte Beiträge wird keine Haftung übernommen. Nachdruck sämtlicher Aufsätze und Bilder nicht gestattet.

Verlag: FUNKSCHAU-Verlag Oscar Angerer, (14a) Stuttgart-S., Märktestraße 15. Fernsprecher: 7 63 28, Postcheck-Konto Stuttgart Nr. 5788. Geschäftsstelle München: (13b) München 22, Zweibrückenstraße 8. Fernsprecher: 2 41 81. Postcheck-Konto München Nr. 38 168. Geschäftsstelle Berlin: (1) Berlin-Friedenau, Grazer Damm 155. Postcheck-Konto Berlin/Ost Nr. 6277, Postcheckkonto Berlin/West Nr. 46 637.

Anzeigenliste: Paul Walde, Geschäftsstelle München, München 22, Zweibrückenstraße 8, Fernsprecher: 2 41 81. Anzeigenpreis nach Preisliste 6.

Erscheinungsweise: Zweimal monatlich.

Bezug: Einzelpreis 70 Pfg. Monatsbezugspreis bei Streifenbandversand DM. 1.40 zuzüglich 12 Pfg. Porto. Bei Postbezug monatlich DM. 1.40 (einschließl. Postzeitungsgebühr) zuzüglich 6 Pfg. Zustellgebühr. Lieferbar durch den Buch- und Zeitschriftenhandel oder unmittelbar durch den Verlag.

Auslandsvertretungen: Schweiz: Verlag H. Thall & Cie., Hitzkirch (Luz.). — Österreich: Arberg-Zeitungsverlag Robert Barth, Bregenz a. B., Postfach 47. — Saar: Ludwig Schubert, Buchhandlung, Neunkirchen (Saar), Stummstraße 15.

Druck: G. Franz'sche Buchdruckerei G. Emil Mayer, (13b) München 2, Luisenstr. 17. Fernsprecher 36 01 33

**BLAUPUNKT**

**KLASSISCH**  
*Schön*  
*Besser denn je*  
*und natürlich mit UKW*

# 8-KREIS SUPER SERIE mit UKW

Unser  
Lieferungs-  
programm

### NORD-MENDE-Super 198

4 Röhren und Trockengleichrichter, Kurz-, Mittel- und Langwelle mit drei gespreizten Kurzwellenbändern, Preßstoffgehäuse.

Nord-Mende 198 W DM 198.—  
Nord-Mende 198 WU DM 233.—  
Nord-Mende 198 GW DM 198.—

### NORD-MENDE-8-Kreis-Super 225 mit Magischem Auge

5 Röhren und Trockengleichrichter, Kurz-, Mittel- und Langwelle mit drei gespreizten Kurzwellenbändern, Bandbreitenregulierung, Preßstoffgehäuse.

Nord-Mende 225 W DM 225.—  
Nord-Mende 225 WU DM 260.—  
Nord-Mende 225 GW DM 229.—  
Nord-Mende 225 GWU DM 264.—

### NORD-MENDE-8-Kreis-Super 258 mit Magischem Auge

5 Röhren und Trockengleichrichter, Kurz-, Mittel- und Langwelle mit 3 gespreizten Kurzwellenbändern, Bandbreitenregulierung, hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.

Nord-Mende 258 W DM 258.—  
Nord-Mende 258 WU DM 298.—

### NORD-MENDE-Großsuper 315 GW mit Magischem Auge

6 gespreizte Kurzwellenbänder, Mittel- und Langwelle, Edelholzgehäuse.

Nord-Mende 315 GW DM 315.—  
Nord-Mende 315 GWU DM 350.—

### NORD-MENDE-8-Kreis-Großsuper 328 mit Mag. Auge

6 gespreizte Kurzwellenbänder, Mittel- und Langwelle, Bandbreitenregulierung, Edelholzgehäuse.

Nord-Mende 328 W DM 328.—  
Nord-Mende 328 WU DM 363.—

### NORD-MENDE-UKW-Empfangsteil E 1 zum nachträglichen Einbau

DM 35.—

### NORD-MENDE-UKW-V 5

9-Kreis-5-Röhren und Trockengleichrichter-Hochleistungs-UKW-Vorsatzgerät. Das leistungsfähigste Vorsatzgerät auf dem Markt. DM 225.—

W = Wechselstrom · WU = Wechselstrom mit eingebautem UKW-Teil,  
GW = Allstrom · GWU = Allstrom mit eingebautem UKW-Teil.

NORD  
**MENDE**  
RADIO  
IMMER ZUVERLÄSSIG

### Baukasten für UKW-Super-Einsatzgerät

Für den Selbstbau eines UKW-Supereinsatzes bringt die Firma v. Schacky und Wöllmer nunmehr einen Baukasten heraus. Das Gerät stellt einen mit Permeabilitätsabstimmung ausgerüsteten 4-Röhren-Super dar, der mit den Rimlockröhren ECH 42, EF 42, EF 42 und EB 41 bestückt ist. Die Mischung geschieht mit der ersten Oberwelle der Oszillatorfrequenz. Auf diese Weise vermeidet man eine Ausstrahlung der Oszillatorfrequenz über die Antenne. Die schädliche Ausstrahlung geht auf mehr als 10 % der Amplitude zurück, die bei

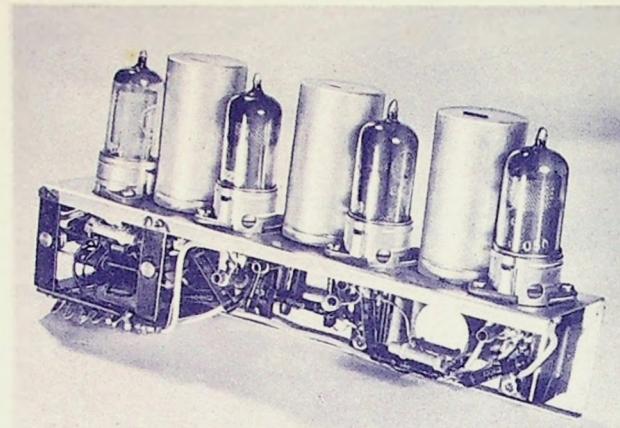


Bild 1. Übersichtlicher Aufbau und kleine Abmessungen erleichtern den Einbau des UKW-Einsatzgerätes (Foto: Stumpf)

der Mischung mit der Grundwelle auftritt. Bei diesem Verfahren sinkt die Mischteilheit nur um etwa 10 % ab. Diese Maßnahme gestattet es, eine Hf-Stufe einzusparen.

Zur Nf-Verstärkung ist eine als Begrenzeröhre geschaltete Pentode angeordnet. Zur Begrenzung verwendet das Gerät eine parallel zum letzten Zf-Kreis geschaltete vorgespannte Diode. Der Einbausuper verwendet ferner Flankendemodulation. Die Abmessungen des Einsatzsupers sind so klein gehalten, daß er sich bequem in jedes Gerät einbauen läßt.

### „Wide-Range“-Kristall-Mikrofon „Ronette“

Von den neuerdings auch in Deutschland erhältlichen Kristallmikrofonen der Firma Ronette N. V., Amsterdam (Alleinvertreiber für das Bundesgebiet: Paul Wichelhaus, 22a Kaldenkirchen / Rhld., Burgstraße 6), zeichnet sich das in hübschem Geschenkkarton erscheinende Mikrofon B 110 durch Wiedergabe eines sehr breiten Frequenzspektrums aus. Das bimorphe Kristallelement hat eine große Kapazität und ist besonders gegen Feuchtigkeitseinflüsse imprägniert. Es besitzt ferner eine barometrische Kompensation.

Das Mikrofon eignet sich vorzüglich für den Sendeamateur, für Aufnahmestudios und für Verstärkeranlagen. Der günstige Frequenzgang garantiert naturgetreue Wiedergabe. Es wird ein torpedoförmiges Gehäuse verwendet, das aus weißem Polloplas besteht und akustische Rückwirkungen auf ein Minimum reduziert. Eine innere statische Abschirmung verhindert elektrische Einstrahlungen.

Unter dem Gehäuse befindet sich ein Gewindestutzen zur Befestigung auf einem Ständer. Dahinter ist ein praktischer Schraubanschluß für das Mikrofonkabel angebracht, der ein schnelles Auswechseln des Kabels ermöglicht. Der innere Anschlußpunkt wird über die Kabelseele dem Gitter der Verstärkeröhre zugeführt. Das Mikrofon hat eine Richtcharakteristik ähnlich einer an einem Ende eingedrücktten weißen Ellipse. Die Tonquelle wird zweckmäßig in einem Winkel von 90° zur Vorderseite des Mikrofones angebracht. Der Frequenzgang ist zwischen 35..12 000 Hz, mit einer leichten Überhöhung bei 7000 Hz, geradlinig. Die Überhöhung ist so klein, daß sie sich nur durch Messungen feststellen läßt.

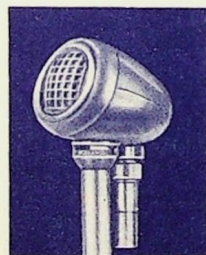


Bild 1. Kristall-Mikrofon „Ronette“ B 110

### Praktischer Zwischensteck-Sperrkreis

Ein praktischer Sperrkreis, den man in die Antennenbuchse des Rundfunkgerätes stecken kann und der sich mit einer Feder leicht an der Gehäuserückwand befestigen läßt, wird von der Firma Elog GmbH, Berlin-Steglitz, Düntherstraße 8, in den Handel gebracht. Der Sperrkreis befindet sich in einem handlichen Preßstoffgehäuse, das zwei Buchsen zum Einstöpseln der Antenne enthält. Durch Umstecken des Antennensteckers wird die Antennenbuchse direkt mit der Antenne verbunden. Da die Abstimmung durch einen Drehkondensator mit Trolitulisolation geschieht und die Hf-Eisenkernspule mit Hf-Litze gewickelt ist, ergibt sich eine sehr gute Trennwirkung. Die Abmessungen des Sperrkreises SP 502 (Preis DM. 3.90) betragen nur 67 × 67 × 40 mm.

**Kleine Winke**

**Abschirmung der Demodulations-Kombination**

Häufig läßt sich in selbstgebauten Supergeräten ein gewisses Restbrummen nicht beseitigen, das von schlecht abschirmbaren Demodulations-Schaltetelementen herrührt. Diese Störspannungsaufnahme kann man ohne konstruktive Schwierigkeiten völlig verhindern, wenn man die kritischen Widerstände und Kondensatoren mit in den Abschirmbecher des 2. Zf-Filters einbaut, aus dem dann lediglich die abgeschirmte Tonfrequenz-Leitung zum Gitter der Nf-Vorröhre bzw. zum Lautstärke-regler führt.

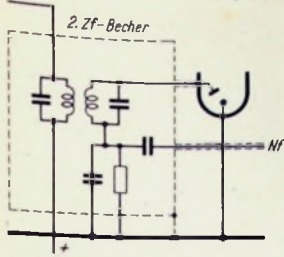


Bild 1. Einbau der Demodulationskombination in den Abschirmbecher

struktive Schwierigkeiten völlig verhindern, wenn man die kritischen Widerstände und Kondensatoren mit in den Abschirmbecher des 2. Zf-Filters einbaut, aus dem dann lediglich die abgeschirmte Tonfrequenz-Leitung zum Gitter der Nf-Vorröhre bzw. zum Lautstärke-regler führt.

Werner Heidkamp

**Geringe Empfindlichkeit**

Ein 2-Kreisler zeigte geringe Empfindlichkeit auf allen Bereichen. Nachdem die Hf-Stufe als Fehlerquelle festgestellt worden war, wurde nach üblichen Defekten gesucht, jedoch ohne Erfolg. Nach systematischem Vorgehen stellte sich heraus, daß die Hf-Röhre durch einen auf der Unterseite des nicht zugänglichen Wellenschalters vorhandenen Fein-

schluss durch hohe Gittervorspannung gesperrt wurde. Es war durch den Feinschluß F, der in der Größenordnung von  $R_s$  war, über  $L_2$  eine beträchtliche negative Vorspannung zur Röhre gelangt, die sich auch bei Reglerstellung „laut“ nur wenig veränderte. Nach Ausbau des Schalters konnte der Fehler (Schmutz + Lötfett) leicht beseitigt werden.

K. Kloyer

**6 K 8 mit Colpitts-Oszillator**

Verwendet man die 6 K 8 mit Colpitts-Oszilla-

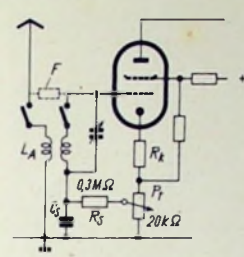


Bild 2. Fehlerquelle in der Hf-Stufe

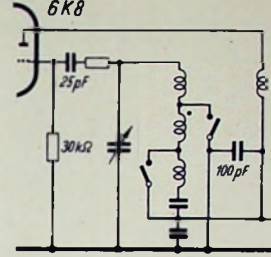


Bild 3. Colpitts-Schaltung mit der Röhre 6 K 8

tor, so hat man oft Schwierigkeiten, daß der Oszillator über den gesamten Bereich schwingt. Um dies zu erzielen, muß man darauf achten, daß der Kopplungskondensator 20...30 pF und der Gitterableitwiderstand ca. 30 kΩ bemessen wird. Setzt der Oszillator dennoch an einem Bereich aus, so ist vom kalten Ende der KW-Rückkopplungsspele ein 100-pF-Kondensator gegen Masse zu legen.

K. G. Klemz und G. Behrens, (24b) Malente-Grenzmühlen, Ringstraße 51. — Spulenkörper für Transformatoren — Drosseln und Ausgangsübertrager aus Edelpresspänen und Hartpapier, sowie Konstruktionsstelle für die Elektroindustrie nach Zeichnung aus vorgenannten Materialien.

Ing. Otto Löffler, Rundfunk-Elektro-Fachgeschäft, (13a) Bayreuth-Saas, Astenweg 19. — Röhren-Meß- und Prüfgeräte für stat. und dyn. Röhrenmessungen in Schalttafel oder Pullform.

Ing. Gilbert Pradel, (13a) Fürth/Bay., Lotharstr. 47. — Vorschalt- und Anschluß-Widerstandskabel für allg. vorkommende elektrische Daten.

Ing. Kurt Pfeiffer, Sender- und Apparatebau, (21b) Dortmund-Körne, Wormsstraße 9 — Herstellung von UKW-Zusatzgeräten in vielen Typen und verschiedensten Ausführungen mit und ohne Netzteil — Send- und Empfangsgeräte — Radiotelefone (Automaten) — Hochwertige Musiktruhen und elektroakustische Wieder-gabegeräte — Forschung und Entwicklung.

Tonfunk-Technik, Heinz Iwanski, (20b) Vienenburg/Harz, Gartenstraße 23 — Entwicklung und Fertigung von Autoverstärkeranlagen 20 und 35 Watt — Umformer, speziell für Autoverstärker — Verstärkerbau für Tonfilm und Gaststättenbetriebe — Kofferverstärker 12 Volt mit Laufwerk 20 Watt (Format des Koffers 360 X 300 X 160 mm). Preis DM 290.—

Typoradio, Inh. G. Brauns, (13b) Rothalmünster, Postfach 10 — Skalen für Rundfunkgeräte in Einzelanfertigung und größeren Serien — Spezialskalen für Meßgeräte nach Zeichnung — Skalenblätter auf Papier für Meßinstrumente aller Art.

Ing. Herbert Skornla, Radiotele- und Prüfgerätebau, (13a) Ebnath/Obpl., Postfach — Hochfrequenzspulen — Störschutzdrosseln — HSI Störschutz — Netzzwischenstecker — Hochspannungsprüfgeräte für Gleich- und Wechselstrom 0...3000 und 5000 Volt, mit Spannungsanzeige, transportabel — Elektro-Medizinische Geräte — Kraftverstärker.

Alois L. Velth, (17b) Freiburg im Breisgau, Engelbergerstr. 27. — Trioden  $U_a = 5000$  Vmax., 600 Watt, für Industrieheizung, Diathermie u. ä. Bakelitpresse-rei, Glasbläserei. — Dipolantennen, mit Anschlußkasten. — Universalantennen für Auto, Koffer, Boot und Zelt. — Umsponnene Cu- und Widerstandsdrähte. — Transformatoren in Serie und einzeln. — Kondensator-mikrofonkapseln. — Reparaturen auf elektrofeinmech. Gebiet. — Entwicklungen, Sonderanfertigungen. — Glastechn. Arbeiten jeder Art. — Massendrehteile.

**Neue Firmen**

Bayerwald-Rundfunk-Industrie, Radio-Eskaton, (13 a) Fürth 1, Wald, Traubhausstraße 137. — Rundfunkgeräte Marke „Eskaton“.



Junior

Der gediegene PLATTENSPIELER


eine Neuschaffung mit hochglanzvernickeltem Tonabnehmer TO 49 — drehbar für leichten Saphirstift- oder Nadelwechsel — Magnetsystem — 25g bzw. 40g Auflagegewicht — automatische Ein- und Ausschaltung — Lautstärkeregl. — elegantes Nußbaumgehäuse — in Wechselstrom Ausführung 110-125 Volt oder 210-240 Volt — 50 Perioden. Gewicht: netto 4,500 kg — Maße: 425 x 350 x 125 mm.

Verkaufspreis . . . . . DM. 84.75



Perpetuum-Ebner

ST. GEORGEN/SCHWARZWALD



# Moderne Röhrenprüfgeräte

In letzter Zeit konnten zahlreiche neue Röhren mit verschiedenen, abweichenden Systemkombinationen und Sockelschaltungen auch auf dem deutschen Markt erscheinen. Hinzu kommt eine große Anzahl ausländischer, insbesondere amerikanischer Röhren, die jetzt in Deutschland weit verbreitet sind. Die vorhandenen Röhrenprüfgeräte erweisen sich in den meisten Fällen diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen, da sie seinerzeit für eine andere Situation der Röhrenentwicklung konstruiert worden waren. Die stürmische, außergewöhnliche Weiterentwicklung in der Röhrenindustrie, die in keiner Weise als abgeschlossen betrachtet werden kann, verlangt die Bereitstellung moderner Prüfgeräte, bei denen die Hauptschwierigkeit einer universellen Sockelschaltmöglichkeit zur Prüfung beliebiger in- und ausländischer Röhren auch für die Zukunft gemeistert wird. Die Firma Josef Neuberger, München 25, Steinerstraße 16, bringt, gestützt auf eine jahrzehntelange Erfahrung im Bau von Röhrenprüfgeräten, einige sehr bemerkenswerte Neuentwicklungen auf den Markt. Bereits seit 1949 ist ein Universal-Zusatzgerät für Röhrenprüfgeräte sowie ein großes Röhrenprüf-, Meß- und Regeneriergerät lieferbar.

## Universal-Zusatzgerät UZ 360

Das Universal-Zusatzgerät für Röhrenprüfgerät Typ UZ 360 enthält alle gängigen deutschen und amerikanischen Röhrenfassungen, an denen mit Hilfe einer Universal-Umschaltvorrichtung jede beliebige Sockelschaltung hergestellt werden kann. Der Anschluß etwaiger weiterer, z. B. kommerzieller Röhrenfassungen ist über Steckbuchsen möglich. Das Gerät UZ 360 kann als Universal-Sockelschaltgerät mit den verschiedensten, heute veralteten Röhrenprüfgeräten kombiniert werden. Es lassen sich so auch moderne Röhren einwandfrei prüfen.

## Prüf-, Meß- und Regeneriergerät RPM 370

Das Röhrenprüf-, Meß- und Regeneriergerät Typ RPM 370 erfüllt höchste Ansprüche. Es ist kaum eine laboratoriumsmäßige Untersuchung an Elektronenröhren denkbar, die mit dem Gerät nicht durchführbar wäre. Auch hier gestattet eine Universal-Sockelschaltvorrichtung, prinzipiell jede Röhrenelektrode an jedes beliebige Potential ( $U_{\max} = 500$  Volt) zu schalten. Damit ist es möglich, alle praktisch vorkommenden Rundfunkröhren zu prüfen. Die Schaltvorrichtung ermöglicht es, zur Be-

dienungserleichterung Prüfkarten aufzulegen. Das Gerät ist jedoch auch frei bedienbar. Es ergibt sich so der Vorteil, beliebige Röhren ohne auf das Prüfgerät zugeschnittene Tabellen oder Karten nur unter Benutzung handelsüblicher Röhrenlisten prüfen zu können. Die Selbstanfertigung von Prüfkarten für häufig zu prüfende Röhren ist sehr einfach. Das Gerät erlaubt ferner exakte Messungen an Röhren unter statischen Betriebsbedingungen. Elektrodenschlüsse werden ihrem Ohmwert nach angezeigt. Neben Vakuumprüfung, Bestimmung von Steilheit, Durchgriff, innerem Widerstand und Charakteristiken, Nachbildung betriebsmäßiger Schaltungen von Röhren, Datenbestimmung unbekannter Röhrentypen, Röhrenregenerierung usw. läßt sich auch eine Reihe von Sondermessungen wie Strom- und Spannungsmessung, Widerstands- und Kapazitätsmessung vornehmen. Die Verwendung hochwertiger, reichlich dimensionierter Einzelteile gewährleistet optimale Betriebssicherheit und weitgehende Unempfindlichkeit gegen etwaige Überlastungen. Die vielseitige Verwendung, die das Gerät im In- und Ausland bisher finden konnte und die vielen anerkennenden Urteile aus Fachkreisen bestätigen Qualität und Leistungsfähigkeit dieses hochwertigen Meßgeräts.

## Einfaches Röhrenprüfgerät für den Service

In Fachkreisen des Handels wird stets ein einfaches und billiges Röhrenprüfgerät für den Ladentisch gebraucht, das auch ungeschultes Personal bedienen kann. Mit dem Röhrenprüfgerät RP 270, das auf der Funkausstellung in Düsseldorf erstmalig gezeigt worden ist und auch kurzfristig geliefert werden kann, schließt sich eine seit langer Zeit bestehende Lücke auf dem Prüfgeräte-markt. Das Gerät ist mit allen gängigen Röhrenfassungen ausgestattet. Weitere Röhrenfassungen für kommerzielle Röhren usw. lassen sich über Steckbuchsen anschließen. Außerdem können weitere sechs Fassungen eingebaut werden. Die Herstellung beliebiger Sockelschaltungen gestattet die auch beim Gerät RPM 370 angewandte Universal-Schaltvorrichtung. Bei Verwendung von Prüfkarten ist „nahezu sichere“ Bedienung auch durch ungeschultes Personal gewährleistet. Das Röhrenprüfgerät RP 270 arbeitet als Leistungsprüfer und liefert überschlägige Messungen mit der Bewertung „Unbrauchbar“, „Noch brauchbar“ oder „Brauchbar“. Bei der Prüfung wird die Röhre zunächst auf Heiz-

fadendurchgang und Elektrodenschluß untersucht und anschließend — durch Anlegen einer kleinen Wechselspannung an die Elektroden — die Katodenergiebigkeit ermittelt. Das eingebaute Meßinstrument besitzt eine dreifarbige Skala mit dem Aufdruck „Unbrauchbar“, „?“ und „Brauchbar“. Die Röhre kann also unmittelbar nach dem Instrumentenschlag auf ihre Güte beurteilt werden. Mit Hilfe einer Anordnung von sieben Druckknöpfen kann man jede Elektrode einzeln prüfen. Es läßt sich außer einer Elektrodenschlußprüfung auch eine Unterbrechungsprüfung durchführen. Das Gerät ist mit Prüfkarten und Kabelzubehör in einer stabilen Metallkassette mit Deckel untergebracht.

## Aus der Industrie

### GRUNDIG-Foto-Wettbewerb

Viele Fotowettbewerbe sind schon ausgeschrieben worden, aber noch nie hat der Rundfunkapparat, der treu und zuverlässige Unterhalter in Freud und Leid, im Mittelpunkt eines derartigen friedlichen Wettstreites gestanden. Die Grundig-Radio-Werke GmbH, Fürtli B. B., haben sich daher entschlossen, ein fotografisches Preis-ausschreiben unter dem Motto:

„Unterhaltsame Stunden mit Grundig-Radio“

zu veranstalten, das am 1. 9. 1950 beginnt und am 28. 2. 1951 beendet wird. Teilnahmeberechtigt sind alle Amateurfotografen, die im Besitze eines Grundig-Rundfunkapparates sind. 570 Preise im Gesamtwert von 10 000 DM in bar winken den glücklichen Gewinnern. Der Wettbewerb wird nicht nur in den Fachzeitschriften, sondern auch in allen namhaften illustrierten Blättern bekanntgegeben, so daß mit einer sehr starken Beteiligung zu rechnen ist.

Die Teilnahmebedingungen, die den Besitz eines Grundig-Rundfunkapparates voraussetzen, sind nur durch den Rundfunk-Fachhandel zu beziehen. Alle Rundfunk-Fachhändler werden daher gebeten, die Plakate und Teilnahmebedingungen bei den Grundig-Radio-Werken GmbH, Fürtli B. B., oder deren Werkvertrötungen und Hausgrossisten anzufordern, falls sie diese nicht bis zum 1. September 1950 erhalten haben. Der Ansturm der Interessenten dürfte sehr groß sein, so daß es im Interesse jedes Rundfunkhändlers liegt, die Unterlagen für diesen großen Fotowettbewerb vorrätig zu haben.

### Elektroakustische Anlagen für das Ausland

Neuerdings ist auch das Ausland auf die Strahlergruppen-technik aufmerksam geworden, mit deren Hilfe bekanntlich die akustisch schwierigen Räume und Freiflächen ehofrei, in bester Klangqualität, beschallt werden können. Telefunken erhielt kürzlich den Auftrag, eine große Beschallungsanlage für die „Lateran-Basilika“ in Rom herzustellen, ein besonderes beachtenswertes Objekt, handelt es sich doch um eine der berühmtesten, dem Vatikan gehörende, Basilika nach der Peterskirche. Ein weiterer Auftrag betrifft die Basilika „San Paolo“ in Rom und „Collegia S. Anselmo“ in Rom; ferner die Kathedrale „Se. Lissabon“ und eine moderne Erweiterung der Studio-Anlage „Kabul“, Afghanistan.

### UKW-Senderprogramm

Für den weiteren Ausbau des UKW-Rundfunknetzes in Deutschland liegen bei Telefunken Aufträge für sieben Rundfunksender mit Leistungen von 100 Watt bis 10 Kilowatt von verschiedenen Rundfunkgesellschaften vor, von denen die kleineren Typen z. T. bereits geliefert wurden. Insgesamt umfaßt die UKW-Sendertypenreihe Telefunken die Leistungsklassen 100 Watt, 250 Watt, 1 Kilowatt, 3 Kilowatt und 10 Kilowatt. Sie werden bereits serienmäßig gefertigt und können in sehr kurzer Zeit ausgeliefert werden.

## Schallplatten-Notizen

Als jüngstes deutsches Schallplatten-Unternehmen erscheint die Philips Ton Gesellschaft m. B. H. Hamburg-Stellingen, mit einem hauptsächlich auf Unterhaltungs- und Tanzmusik abgestimmten Start-Programm, das sich auf ein internationales Repertoire stützen kann. So singen und spielen die Kilima-Hawilians, eines der beliebtesten europäischen Hawaii-Ensembles, reizende Südsee-Melodien „Oh to be on an island with you“ und „Lagerfeuer“ (PH 5163), während der Schallplatten-Star Greta Keller, begleitet von Jan Corduener und seinen Solisten, die Lieder „Es gibt keine Frau, die nicht lügt“ und „Wenn der Herrgott will“ ausdrucks-voll vorträgt (PH 5185). Eine durch geschickte Instrumentation reizvolle Platte mit guter Baßwiedergabe präsentiert ein Foxtrott-Potpourri von besonderer Qualität (PH 5117), eine erstklassige Aufnahme, die sich jeder Schallplattenfreund anhören sollte. Wiener Musik spielt das jetzt wieder auf Schallplatten hörbare Orchester Paul Godwin. Franz Hoffmann singt die gemütvollen Lieder „Mei Muatterl war a Wienerin“ und „Wiener Fiascherlied“ (PH 5091).

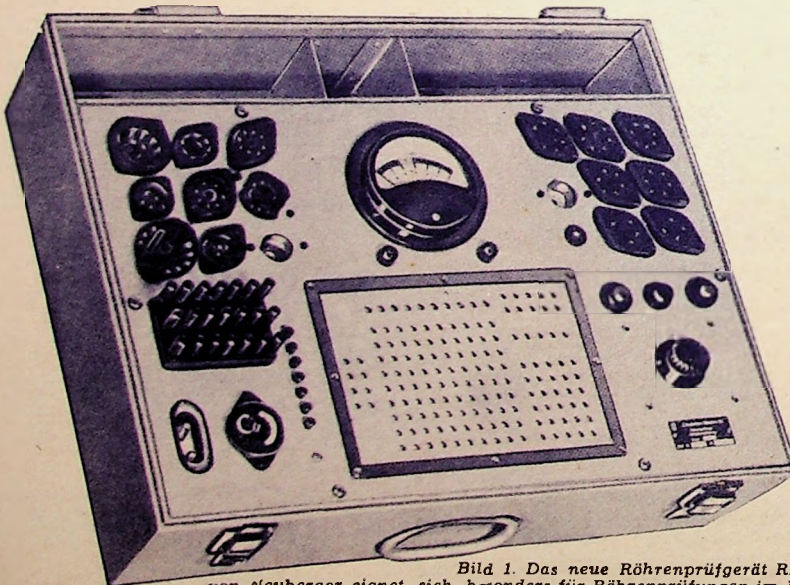


Bild 1. Das neue Röhrenprüfgerät RP 270 von Neuberger eignet sich besonders für Röhrenprüfungen im Laden



**KATHREIN**



Nr. 500



Nr. 700



Nr. 142



Nr. 137



Nr. 224

EINZEL-ANTENNEN  
GEMEINSCHAFTS-ANTENNEN  
AUTO-ANTENNEN  
UKW-DIPOL-ANTENNEN  
ALLER ZUBEHÖR

**ANTON KATHREIN • ROSENHEIM (OBB.)**  
Älteste Spezialfabrik für Antennen und Blühschußapparate

**DAS NEUE**

# NORA-RADIO

## PROGRAMM

**Nora-Menueff GW 654**  
der ausgereifte 5-Röhren-6-Kreissuperhet für Allstrom. 3 Wellenbereiche, für UKW-Einbau

**Nora-Serenade W 654 M**  
ein Qualitäts-6-Kreis-Super mit 6 Röhren für Wechselstrom, magisch. Auge. Breitbandlautsprecher, 3 Wellenbereiche, für UKW-Einbau


**Nora-Rheingold GW 754 M**  
ein moderner Hochleistungs-Allwellensuper mit 7 Röhren, 6/8 Kreisen, mit eingebautem Super-UKW-Teil

**Nora-Undine 2 GW 455**  
ein preiswerter Gebrauchssuper mit Kurz-, Mittel- und Langwelle

**Nora-Aida GW 155**  
ein klangerreicher Einkreiser für Allstrom mit U-Röhren

**Noracord K 454**  
der klangvolle Reisesuper f. Batteriebetrieb

**Noraphon K 555 GWB**  
der ideale Reisesuper für Allstrom und Batteriebetrieb



**NORA-RADIO**  
BERLIN-CHARLOTTENBURG



Werkstätten für Elektro-Akustik - Stuttgart-5, Altenbergstr. 3

*Beachten Sie unsere Sonderpreise:*

**Nachstehende Standardartikel konnten im Preis infolge großer Serien weiter gesenkt werden:**

Tonabnehmer-Patrone KB 11/1, großer Frequenzumfang, größte Lautstärke für Nadel . . . br. DM. 6.90

Tonabnehmer-Patr. KB 13/1, dto. wie KB 11/1, jed. mit Saphirnadl. br. DM. 8.90

Tonabneh. KT 11/1 m. Patrone KB 11/1 Auflagegew. 80 g, 0/Entlastung br. DM. 14.90

Tonabn. KT 11/2 m. Patrone KB 11/1 Auflagegew. 40 g m. Federentlast. br. DM. 16.90

Tonabn. KT 13/2 m. Patrone KB 13/1 Auflagegew. 40 g m. Federentlast. br. DM. 18.90

**Basteln lohnt sich wieder!**

Alle Einzelteile für **Amateur-Kristall-Mikrofon**: Fuß, Rahmen, Gehäuse, Aufbauteile, Kr.-Element usw. . . . . DM. 29.90

Alle Einzelteile f. **Kristall-Lautsprecher** 1/2 Watt: Korb 130 φ, Membran-Aufbauplatte und Deckel, Kr.-Element usw. . . . . DM. 13.90

dto. Hochton . . . . . DM. 14.90

Alle Einzelteile für **Kissen- und Hochlautsprecher**: Gehäuse, Membr., Aufbauteile usw.: 1/4 Watt, 20 V max, 10000 pF (Musik) DM. 11.90

1/2 Watt, 40 V max, 30000 pF (Musik) DM. 13.90

3/4 Watt, 70 V max, 25000 pF (Sprache) DM. 15.90

1 Watt, 100 V max, 20000 pF (Hochton) DM. 17.90

1,5 Watt, 70 V max, 50000 pF (Musik) DM. 19.90

2 Watt, 100 V max, 40000 pF (Hochton) DM. 21.90

## Röhren-Sonderangebot

in Garantie-Ebener

RV 12P 2000 . . . . . DM. 5.50	EB 11 . . . . . DM. 3.-
EBF 11 . . . . . DM. 6.50	ECH 21 . . . . . DM. 6.-
EF 12 . . . . . DM. 6.-	EHL 1 . . . . . DM. 9.-
EF 14 . . . . . DM. 6.-	ECH 4 . . . . . DM. 9.-
EM 4 . . . . . DM. 6.-	DF 21 . . . . . DM. 6.-
EL 42 (Riml.) . . . . . DM. 5.-	EK 21 . . . . . DM. 9.-
EF 42 (Riml.) . . . . . DM. 5.-	UM 4 . . . . . DM. 6.-
EB 11 . . . . . DM. 6.-	
Rimlocksätze E-U . . . . . DM. 16.25	
Rimlocksätze (DL 92) . . . . . DM. 30.-	

**ERICH STRUMPEN**

Radioröhren-Großhandlung speziell für in- und ausländische Röhren

**Köln-Riehl**  
Eisenbeckstraße 7 - Ruf 75090  
Auslieferungslager der Firma „Prüfhof“

## Flexible Heizelemente

in Keramik einbettbar — auf jedes geeignete Dielektrikum vulkanisierbar  
liefert für Industrie — Handel — und Gewerbe

**FLEXOTHERM-Apparatebau**  
INGENIEUR HANS HEINZ MITTAG • MÜNCHEN 23  
Leopoldstraße 38a

**Reparaturkarten**  
T. Z.-Verträge  
Reparaturbücher  
Außendienstblocks  
Bitte fordern Sie kostenlos

**Nachweisblocks**  
Gerätekarten  
Karteikarten  
Kassenblocks  
unsere Mitteilungsblätter an

*„Drivela“ DRWZ Gelsenkirchen*

## Spottbilliger Ausverkauf

Netztrafo RST 10, 110/220 V, 2 x 800 V 110 mA, 12,6 u 13,5 V 3 A . . . . . netto 6.—

Netztrafo RST 6, M 85 110/220 V, 2x280 V 60 mA, 4 V 1,2 A, 4/6,3 V 3 A . . . . . netto 5.50

Netztrafo RST 55, 220/250 V Sparschaltung, 4 V 0,4 A, 6,3 V 0,6 A, 4/6,3/12,6 V 0,6 A oder 6,3 V 1,2 A . . . . . netto 2.—

Heiztrafo RST 44, 110/220 V, 2x2,4/4/6,3 V 0,6 A, — 2,4/4/6,3 V 1,2 A — 4,8/8/12,6 V 0,6 A . . . . . netto 1.50

Drossel RS Dr 30, 30 mA 8 Hy, 600 Ω netto —80

Gewickelte Drosselspul., 30 mA, mit Blechen aus Selbststopfen . . . . . netto —50

Klingeltrafo ohne Gehäuse 110/220 V, 3/8 V 0,12 A . . . . . netto —75

Einkr.-Schwenkspulensatz RS 12 für Mittel und Lang, mit Doppeldrehknopf . . . . . netto —50

Bandfilter-Zweikreiser-Spulensatz . . . . . netto —90

Mittel-Lang . . . . . netto —90

Sperkreise mit Kreuzspule u. Kondensator, alte Wellenbereiche z. Selbständerer netto —20

Luftdrehkos 1x50 cm . . . . . netto —50

Detektor-Apparate . . . . . netto —75

Görler - Trafos N 304, N 306, N 307, N 340, Ne 45, D 85, U 74, NV 100 je 4.—, NV 250, N 348 je 7.—

Kupfer-Lackdraht 0,06, 0,07, 0,08, 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15, 0,17, 0,18, 0,19, 0,24, 0,25, 0,27, 0,28, 0,32, 0,33, 0,35, 0,40, 0,45, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2 mm

0,18 Cu-Seide, 0,20 Cu-Seide-Seide, 60 % Nachlaß vom Tagespreis plus 1.98 DM/ Kupferzuschlag per kg

Hf-Litze, 10x0,07 u. 7x0,07 mm, 50 % unter Tagespreis

Schaltendraht, 0,5 mm Cu blank, verzinkt, in 5-m-Ringen, ab 100 m, je 100 m . . . . . netto 1.—

Schaltlitze, Cu verzinkt, isoliert, 0,10 mm 10adrig, je 100 m . . . . . netto 1.50

0,15 mm 18adrig, je 100 m . . . . . netto 2.—

Motoren-Draht, LSL 0,5 per kg . . . . . netto 3.—

LKKL 0,5 mm 3,50 DM., LSUL 0,5 mm netto 3,25

Doppeldrehknöpfe . . . . . netto —10

Meßinstrumente, Lagenwickelmaschinen, Kreuzwickelmaschinen, Heizlagenwickelmaschinen, Werkzeuge, Schrauben, Nieten, Leichtmetalle, Stahl, Bakelite, Lötösen, Isoliermaterial, alles billigst. Listen anfordern. Alle Preise rein netto ohne Abzug, zuzüglich Verpackungskosten.

Versand per Nachnahme unfrei.

**Rudolf Schmidt** Elektr. u. Techn. Geräte, HANNOVER  
Göttinger Chaussee 10, Tel. 4 02 62

# Neue Ideen – Interessante Bauformen

## 30-Watt-Vollverstärker V 503

Bei vielen Übertragungsanlagen, besonders wenn sie nur einmalig aufgebaut oder durch Nichttechniker bedient werden, ist das Zusammenschalten von Einzelgeräten unbehaglich und störanfällig. Vor allem der Anschluß des Plattenspielers an den Kraftverstärker ergibt oft Erdungsschwierigkeiten, Brummeinstreuung vom Motor, ein unübersichtliches Gewirr von Netz- und Tonfrequenzleitungen und meistens Beschädigungen der polierten Holzschallplatte des Plattenspielers. Bei der Konstruktion des von der Firma Labor Liemann, Meßgeräte- und Verstärkerbau, Weingarten/Wtlbg., herausgebrachten Verstärkers V 503 (Preis DM 665.—) wurde deshalb der Plattenspieler mit dem 30-Watt-Verstärker zu einer organischen Einheit in einem sachlich-technischen Zweckformgehäuse zusammengebaut. Durch geschickte Raumaussnutzung ist dabei das Gesamtvolumen nur wenig größer als bei einer bisherigen Phonoabschaltplatte ohne Verstärker.



Bild 1. Ansicht des 30-Watt-Vollverstärkers

Die Bedienung wurde soweit wie möglich vereinfacht, um sie näherstreckt zu machen. Ein „Freh“-Umblendpotentiometer regelt die Lautstärke und blendet ohne Schalterbetätigung auf Mikrofon- oder Rundfunkübertragung um. Der Mikrofonkanal hat eine besondere Vorverstärkerstufe, so daß alle gebräuchlichen Mikrofontypen den Verstärker voll aussteuern. Der Eingangswiderstand beträgt 2 M $\Omega$  und ist dabei auch für Kristallmikrofone geeignet. Eingangs- und Zwischenübertrager sind zugunsten eines guten Klangbildes und großen Frequenzumfanges (ca. 40 bis 12000 Hz) vermieden. Eine Phasenumkehrstufe (ECH 4) erzeugt die Gegenspannung für die Endstufe. Diese arbeitet mit starker Spannungsgegenkopplung, um den Spannungsanstieg bei wenig belastetem oder leerlaufendem Verstärker klein zu halten. Abschlußwiderstand 333 Ohm. 100-V-Anpassung. Der Marken-Kristalltonabnehmer hebt automatisch die Tiefen bei Schallplattenwiedergabe an, während sich mit einer stetig regelbaren Tonblende Nadelgeräusche und Störgeräusche abschneiden lassen. Die Rundfunk-Eingangsklemmen sind spannungsicher verblockt und können unmittelbar mit den Anschlußbuchsen für den zweiten Lautsprecher eines Rundfunkempfängers verbunden werden.

Das Gerät ist in einem lichtgrau lackierten Stahlgehäuse (Abmessungen: 540 X 230 X 310 mm) mit geschweißten Winkelstahlrahmen eingebaut und daher sehr widerstandsfähig und formstarr. Eine gute Quertlüftung vermeidet Wärmestauungen während des Betriebes.

## Uhren-Radio-Super

Bei der Entwicklung eines von der Fa. Funk- und Elektrobau, Kreßbrunn, herausgebrachten Uhren-supers wurde die Verbindung mit der Uhrenindustrie

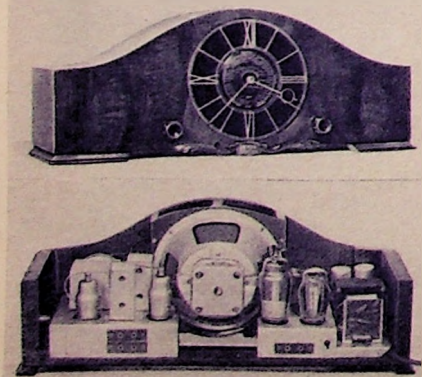


Bild 1. Aufbau des Uhren-Radio-Empfängers

aufgenommen und eine Gehäuseform gewählt, die absatzmäßig nachweisbar dem Publikumsgeschmack entspricht und die sich gut jedem Möbelstück anpaßt. Die Verbindung von Uhr und Radio wird in geschickter Weise dadurch gelöst, daß die Empfängerskala in den Mittelteil des Zifferblattes gesetzt ist. Der eigentliche Zifferkranz bildet eine ringförmige Schallausstrittsöffnung. Sie ist mit einem unauffällig angepaßten Bespannstoff abgedeckt, der einen harmonischen Übergang von der Skalen- zur Gehäusefarbe ergibt. Zifferblatt und Zeiger sind von bester Schwarzwälder Uhrenarbeit, keine billigen Blechstanzeile, sondern durchweg aus massiver Bronze gefräst und mit veredelter Oberfläche versehen. Dies ist nicht nur eine Frage des guten Geschmacks, sondern eine technische Notwendigkeit, damit Uhrenachse und Skalenzeit präzise zentriert werden können. Das kleine elektrische Synchron-Uhrwerk sitzt hinter der Skala innerhalb des Lautsprecherkonus. Uhrwerk und Skala übernehmen dadurch gleichzeitig die Aufgabe eines Schallerstreuers für hohe Frequenzen. Die gut ausgeleuchtete Negativ-Skala umfaßt einen Winkel von fast 360 Grad. Infolge der Kreisform entspricht dies dem beachtlichen Zeigerweg von 250 mm für die MW-Teilung.

Schaltungsmäßig enthält der Uhrensperer eine bewährte Sechskreis-Standardschaltung mit ECH 4, ECH 1, EBL 1, AZ 1, Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich, TA- und zweiter Lautsprecheranschluß. Der eingebaute Lautsprecher ist abschaltbar, so daß an Stelle des eingebauten 4-Watt-Systems ein moderner Schallsirahler betrieben werden kann.

Die Tonabnehmerbuchsen dienen gleichzeitig zum Anschluß eines UKW-Vorsatzgerätes. Der Lautstärke-regler enthält außer dem Netzschalter (linke Endstellung) noch einen Druck-Zugschalter als Sprache-Musikschalter. In Stellung „Sprache“ erfolgt keine Baßbescheidung, sondern eine Höhenanhebung, so daß diese Schaltung gleichzeitig für hochwertigen Orts- und für UKW-Empfang dienen kann.

Die Eingliederung des Chassis in die vorliegende Gehäuseform führte organisch zur Bauteinbauweise. HF- und ZF-Teile, sowie NF- und Netzteil bilden zwei besondere Chassis, die rechts und links vom Lautsprecher-system angeordnet sind. Die Verbindung der beiden Bausteine erfolgt über einen Kabelbaum mit einer Tadelkontakt-Steckverbindung, so daß bei der Montage und Reparatur jeder Teil ohne zu löten eingesetzt werden kann und einwandfreier Kontakt gewährleistet ist. Besonders hervorzuheben, trotz der ungewöhnlichen Gehäuseform, ist die weitgehende Berücksichtigung der Wünsche des Reparaturhandwerkes. Die Bodenplatte enthält das aufgedruckte vollständige Schaltbild. Sie ist in ganzer Größe lösbar und gibt die gesamte Unterseite des Gerätes frei, so daß alle Einzelteile und Abgleichstellen ohne Ausbau zugänglich sind.

Alleinvertreiber: Urlon-Radio Vertriebsgesellschaft, Villingen/Schw.

## Automatischer Plattenspieler

Von vielen Rundfunkhörern wird die Bedienung des Plattenspielers als lästig empfunden. So ist es auch zu erklären, daß 10fach-Plattenspieler immer mehr an Bedeutung gewinnen. Beim gewöhnlichen Plattenspieler ergibt sich eine Bedienungsvereinfachung dadurch, daß man dem Fonostrom das Auflagen der Platte und Aufsetzen des Tonabnehmers erspart. Bei dem neuerdings in Deutschland erhältlichen „Star Magic“-Plattenspieler wird lediglich die Schallplatte in einen Schlitz des Plattenspielers gesteckt. Von diesem Augenblick an besorgt eine sinnreiche Automatik alle weiteren Vorgänge, wie Einschalten des Laufwerkes, Aufsetzen des Tonabnehmers, Durchspielen der Platte, Abstellen des Laufwerkes, Abnehmen des Tonabnehmers und Rückgabe der Platte durch den Öffnungsschlitz. Soll die gerade spielende Platte unterbrochen werden, so genügt die Betätigung eines kleinen Knopfes. Die Platte wird dann sofort zurückgegeben.

Der automatische Plattenspieler verwendet einen erstklassigen Kristall-Tonabnehmer (Auflagegewicht 30 g), der mit einer Dauernadel zum Abspielen von etwa 10 000 Plattenseiten ausgestattet ist und arbeitet mit selbstanlaufendem Synchronmotor für 110/130, 220/240 Volt Wechselstrom. Der in einem luxuriösen Bakelitegehäuse erscheinende Plattenspieler wiegt nur 4,6 kg. Außer der bequemen Bedienung gewährleistet er einen ausreichenden Schutz für die Schallplatten, die durch unsachgemäßes Aufsetzen des Tonabnehmers nicht mehr beschädigt werden können. Preis des Plattenspielers DM. 180.—.

Generalvertretung für Deutschland: Herbert Anger, Frankfurt/Main-Süd 10, Deutschherrn-Ufer 36/42

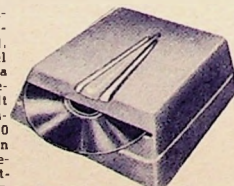


Bild 1. Der automatische Plattenspieler vereinfacht die Bedienung wesentlich

## Regelbares Dreikreis-Bandfilter

Für den Selbstbau anpassungsfähiger Superhets und für Gerätemodernisierung ist jetzt ein von der Firma Dreipunkt-Gerätebau, W. Hütter, Nürnberg-O, hergestelltes Dreikreis-Zf-Bandfilter für einen Zwischenfrequenzbereich von 468.473 kHz und für Bandbreiten von ca. 4.12 kHz erhältlich. Das neue Bandfilter verwendet einen Calitsockel und hochwertige Garnrollenkerne. Die bei einer Spulengüte von rund 180° bereits Resonanzwiderstände über 350 k $\Omega$  erreichen lassen. Der mittlere Kreis ist durch gefederten Seilzug um 90° schwenkbar, wobei Gesamtdrehung und Seilraddurchmesser auf volle Potentiometerdrehung abgestimmt sind, so daß eine Kombination der Zf-Bandbreitenregelung mit dem Klangregler möglich wird. Das zu einem Preise von DM. 875 erscheinende Dreikreis-Filter läßt sich leicht gegen zweikreisige Bandfilter austauschen.

Wir machen noch darauf aufmerksam, daß der Preis des von der gleichen Firma hergestellten 6-Kreis-5-Röhren-Supers „Musikus“ DM. 185.— für das Wechselstromgerät (mit Rimkloßbrennsatz DM. 195.—) und DM. 195.— für das Allstromgerät beträgt.

## Universal-Netztransformatoren

Für Bastlerzwecke eignen sich Transformatoren mit angepaßten Wicklungen besonders, die vielseitig verwendet werden können. Die Firma Ing. Otto Schmidt, Transformatorbau, Wabl/Enchenreuth, stellt sechs verschiedene Bastlertransformatoren her. Sie werden in Einweg- und Zweiwegschaltung ausgeführt und liefern anodenseitig fünf verschiedene Spannungen (250, 275, 300, 320 und 350 V). Auch die Heizwicklungen besitzen Anpassungen (2 X 2 V, 1,5 A, 2 X 2 V, 6,3 V), so daß man Röhren der A- und E-Serie verwenden kann. Durch Einbau eines Kippschalters ist ferner Sparschaltung möglich. In diesem Falle wird auf niedrigere Anodenspannung geschaltet.

## DREIPUNKT-Sprechanlagen

Der Grund für die auffallend geringe Verbreitung moderner Gegensprechanlagen ist zweifellos im zu hohen Anschaffungspreis einerseits (der durch eine Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten, Ruf- und Schauterchenanordnungen usw. bedingt ist) und in den verhältnismäßig hohen Montagekosten bei Verwendung von vieladrigem, abgeschirmtem Kabel zu suchen.

Die Dreipunkt-Sprechanlagen sind von vornherein für die allermeist vorkommenden Fälle (2-4 Sprechstellen) ausgelegt, so daß sie ohne Ballast zufriedenstellend und rentabel arbeiten, wobei ein für jeden Geschäftsmann erschwinglicher Preis erzielt wurde.

Die kleinste Anlage besteht aus 2 gleichen Apparaturen (siehe Bild 1), weil Verstärker und Batterien keinen leitungsgebundenen Zusatzkasten beanspruchen, sondern durch geschickte Konstruktion und Raumaussnutzung sowie Verwendung neuester Miniaturröhren und Batterien in den Sprechgeräten selbst untergebracht wurden. Der Verzicht auf Netzanschluß ermöglicht Unabhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen und eine wirklich universelle Verwendbarkeit. Dabei ist die Lebensdauer der verwendeten Normal-taschenbatterie von 4,5 Volt und der Mikrodynode 75 Volt eher durch die Lagerfähigkeit als den Verbrauch an Netz- und Anodenstrom begrenzt, der bei den sparsamen Miniaturröhren DF 91 und DL 92 nur 50 bzw. 5 mA beträgt. Da ja eine Sprechanlage nur viel kürzere Zeit als ein Kofferradio im Betrieb bleibt, ist die größte Erholungs-möglichkeit für beide Batterien gewährleistet. Das Auswechseln kann vom Besitzer selbst vorgenommen werden.

Die Installation ist durch die Verwendung von normalem dreidrähtigem Gummikabel od. dgl. denkbar einfach. Die Vorteile gegenüber einer Telefonanlage sind offensichtlich: Die gewünschte Person wird direkt angesprochen (wobei weder diese noch der Sprecher einen Hörer abnehmen brauchen) und kann, ohne an das Gerät heranzugehen, Antwort geben. Außerdem ist die Anlage immer für interne Gespräche frei, auch wenn im Betrieb gerade ein längeres Telefongespräch geführt werden sollte.

Die gefällige, formschöne Ausführung und der tragbare Preis (die 2stellige Anlage kostet betriebsfertig nur DM 180.—) wird dieser Sprechanlage sicher weite Verbreitung ermöglichen.

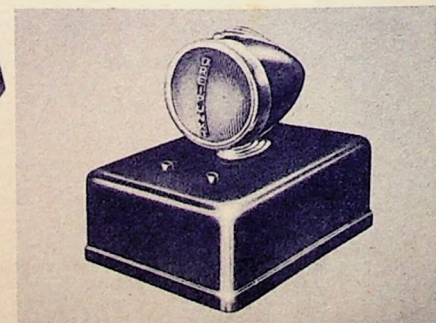


Bild 1. Dreipunkt-Gegensprechanlage (Einheit)

Anzeigen für die FUNKSCHAU sind ausschließlich an die Geschäftsstelle des FUNKSCHAU-Verlages, (13b) München 22, Zweibrückenstr. 8, einzusenden. Die Kosten der Anzeige werden nach Erhalt der Vorlage durch Postkarte angefordert. Den Text einer Anzeige erbitten wir in Maschinenschrift oder Druckschrift. Der Preis einer Druckzeile, die etwa 28 Buchstaben bzw. Zeichen einschl. Zwischenräumen enthält, beträgt DM. 2.— Für Zifferanzeigen ist eine zusätzliche Gebühr von DM. 1.— zu bezahlen.

Zifferanzeigen: Wenn nichts anderes angegeben, lautet die Anschrift für Zifferbriefe: Geschäftsstelle des FUNKSCHAU-Verlages, (13b) München 22, Zweibrückenstraße 8.

**STELLENGESUCHTE UND -ANGEBOTE**

Radiotechniker, 20 J., erf. in Rep., Abgl., Um- sowie Neubau, mechan. einwandfr., reich an Ideen, z. Z. in ungekünd. Stellung, sucht passend. Wirkungskreis in Industrie, Labor od. Handwerk. Angebote unt. Nr. 3204 K.

**VERKAUFE**

400 amerikanische Röhren Type 9003 zum Stückpreis von DM. 3.— abzugeben. Zuschr. u. Nr. 3214 W.

Radio-Bespannstoffe. J. Trompeter, Overath, Bezirk Köln.

Kleiner funktechn. Fertigungsbetrieb in Franken, derzeit. Herstellungsprogramm Verstärker, gut eingerichtet, reichhaltiges Materiallager, günstig zu verkaufen. Anq. unt. Nr. 3213 T.

Verkaufe günstig: Philips-Katodenstrahl-Oszillogr. GM 3156, neuwert. RCL-Meßbrücke, S. & H. Rel-Meßbr. 20a, neuw., AEG-Frequenzmess., 0...60 kHz, dir. anz., neuw., Konz-Uniformer von 110 V = auf 220 V os., 200 W, mit Anlasser, neuw. Zuschr. u. Nr. 3216 B.

**SUCHE**

Elektronenstrahl-Oszillograph GM 3156 od. and. Type mit Kippgerät von 0,2 Herz an und 10-cm-Röhre zu kaufen gesucht. Heinz Metz, Wiesbaden, Kapellenstraße 68.

Suche dring. geg. Barzahl. 2 Röhren LK 4375 (Philips od. Valvo). Zuschr. an H. H. Lübbert, Elektro-Radio, Wasbek/Holst., Bahnhofstraße.

Schallarchiv erbittet günstige Eilangebote in Tonfolien jeder Art. Zuschr. u. Nr. 3212 J.

LS 4/11, 931 A usw. Röhren, Spezial- u. Katodenstrahlröhren, Fotozellen, Magnetofontteile, Spezialgeräte gesucht. Angeb. u. Nr. 3217 H.

Suche billige Antennen-Litze. Fischer & Co., Großhandlung, Diez/Lahn.


Für Hörgeräte benötige ich Kleinmikrofone (Kristall) od. magnetisch), Nf-Trafo, Kleinpotentiomet., Batter., Preßstoffgehäuse 110x70x22 mm, kleine Abstimm-drehkos 500 cm, Katoden-Oszillograf. A. Becker, Bocholt i. Westfalen, Nordwall 4.

*Ein Begriff für den Fachmann!*

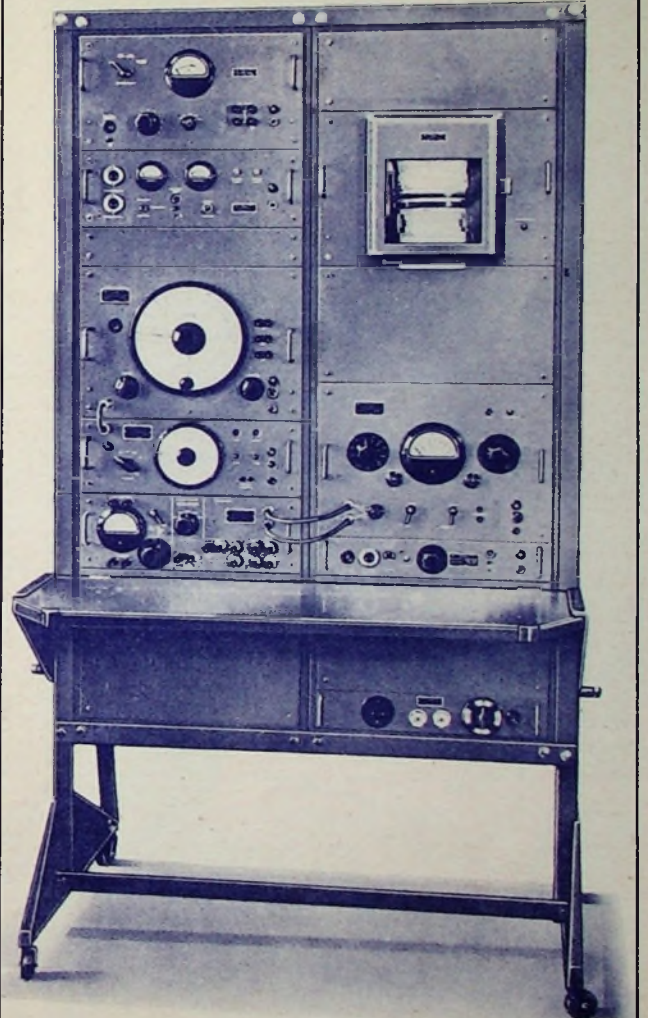**MESSGERÄTE**

UND ANLAGEN FÜR DIE TONFREQUENZ- HOCHFREQUENZ UND DEZITECHNIK

**Frequenzgang-Schreibanlage**  
für das Tonfrequenzgebiet 20 Hz... 20 kHz



Zur automatischen Registrierung von frequenzabhängigen Dämpfungen und Scheinwiderständen aller Art

**ROHDE & SCHWARZ**  
MÜNCHEN 9 · TASSILOPLATZ 7 · TEL. 428 21

**Auszug aus unserer neuen August-Preisliste**

Import-Röhren	DM.
AZ 1, AZ 11, 1064	2.16
EBF 2, EF 6, 25 L 6	7.35
ECP 1, EBL 1, ECH 3	7.85
CBL 6	7.80
EF 9	5.45
EL 3	6.25

Elkos	DM.
4 MF 350 V Isolierrohr	1.20
4 MF 500 V Isolierrohr	1.40
16 MF 500 V Isolierrohr	2.60
32 MF 350 V Isolierrohr	3.15
8 MF 350 V Alu-Becher	1.67
16 MF 350 V Alu-Becher	2.10
16+16 MF 500 V Alu-Becher	4.50
32 MF 500 V Alu-Becher	3.80
32+32 MF 350 V Alu-Becher	4.85
50 MF 350 V Alu-Becher	3.70
50+50 MF 350 V Alu-Becher	6.76
Gerätestecker mit Zugentlastung	—30
Dreifachstecker	—30
Steckerkupplungen	—33
Abdeckung für Magisches Auge	—30

Neiztrafos	DM.
(M 74) 110/220 V, 2x270 V, 60 mA, 4 V 1,2 A, 6,3/4 V 2,2 A 10.90	
(EJ 96) 110/125/150/220/240 V, 2x270 V 100 mA, 4 V 2 A, 6,3 V 3,5 A	17.—
Ausgangstrafo 4 W, 7 kΩ/4,5 Ω 3.90	
Gegentaktausgangstrafo 10 W, 2x3,5/7 kΩ, sek. 5 Ω	8.70
Schichtwiderstände 1/4 und 1/2 W	—12
Isolierschlauch 5 m (1,5 mm Ø)	—30
Einkreisatz EML 41 mit Drehko u. Wellensch., kpl. Aggregat	2.95

Bandfilter-Zweikreisersatz	DM.
ZKM 21 V, K, M, L o. Sch.	2.95
6-Kreis-Supersatz SKL 10, ohne Bandfilter, K, M, L, Gr.	13.60
Bandfilter hierzu	7.—

Lautsprecher	DM.
2 W (NT 1) perm.-dyn. Alu-Gußk. 125 mm Ø, o. Tr.	8.45
3 W (NTA) perm.-dyn. Alu-Gußk. 125 mm Ø, o. Tr.	10.40
4 W (NT 3) perm.-dyn. Alu-Gußk. 215 mm Ø, o. Tr.	13.50
6 W (NTB) perm.-dyn. Alu-Gußk. 215 mm Ø, o. Tr.	14.50
PM 95 A 3 W WIGO-Lautspr. 95 mm Ø, o. Tr.	6.80
PMH 215 5,5 W WIGO-Lautspr. 215 mm Ø, mit Hochtonkegel, mit Trafo	26.80

Bandfilter-Zweikreis-Baukasten	DM.
„Terzett“ mit sämtlich. Teilen, ohne Röhren	57.50
Röhrensatz hierzu	14.25

6-Kreis-Super-Baukasten	DM.
„Quartett“, K, M, L, m. sämtl. Teilen, ohne Röhren	89.50
Röhrensatz hierzu	18.—

Koffersuper-Baukasten „Spatz“	DM.
kompl., ohne Röhren	64.50
Röhrensatz hierzu	18.—

UKW-Vorsatz-Baukasten	DM.
6-Kreissuper, kpl., mit sämtl. Teilen, ohne Röhren	39.50
Rimlockröhrensatz hierzu	36.—

Diese und noch zahlreiche andere preisgünstige Angebote finden Sie in unserem neuen August-Katalog.

**Katalog-Vorsand kostenlos!**



Der Katalog enthält außerdem sämtliche Rundfunkgeräte der neuen Saison zu höchsten Wiederverkäufer-Rabatten.

**VON SCHACKY & WÖLLMER**  
München 19, Johann-Sebastian-Bach-Straße 12

# SCHAUB



Wir verweisen auf unser neues  
Geräteprogramm.  
Prospektmaterial steht Ihnen beim  
Fachhandel zur Verfügung.

## 25 JAHRE SCHAUB-RADIO



LORE ZÄGLER

P F O R Z H E I M

### Philips-Breitbandverstärker-Pentode 18042

Vor kurzem hat Philips eine neue Breitbandverstärkerröhre unter der Typenbezeichnung 18042 herausgebracht, die besonders für Weitverkehrsanlagen entwickelt worden ist und für die vom Herstellerwerk eine Garantie von 10 000 Brennstunden im Mittel übernommen wird. Diese Röhre besitzt bei einer Steilheit von 9,5 mA/V ein S/C-Verhältnis von ca. 0,76, was als sehr günstig zu bezeichnen ist. Bekanntlich sieht man sich zum Erzielen einer hohen Steilheit gezwungen, den Gitter-Katoden-Abstand sehr klein zu machen. Kleine Elektrodenabstände vermindern jedoch im allgemeinen die Betriebsicherheit der Röhren, was sich hinsichtlich der Lebensdauer ungünstig auswirken kann. Der Gitter-Katoden-Abstand beträgt bei der Röhre 18042 120  $\mu$ . Um bei diesem geringen Abstand ein absolut betriebssicheres Arbeiten über eine Brenndauer von 10 000 Stunden zu gewährleisten, mußten in konstruktiver und fertigungstechnischer Hinsicht besondere Maßnahmen getroffen werden. Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang die genaue Bearbeitung der für den Systemaufbau verwendeten Glimmerhalterungen. Für das Stanzen der Glimmer werden polierte Stempel benutzt. Die fertig gestanzten Glimmerhalterungen werden vor der weiteren Verarbeitung mit Hilfe eines optischen Vergrößerungsapparates sorgfältig kontrolliert. Weiterhin werden genau kalibrierte Katodenröhrchen verwendet und die Dicke der aufgetragenen Emissionsschicht laufend durch besondere Meßinstrumente kon-

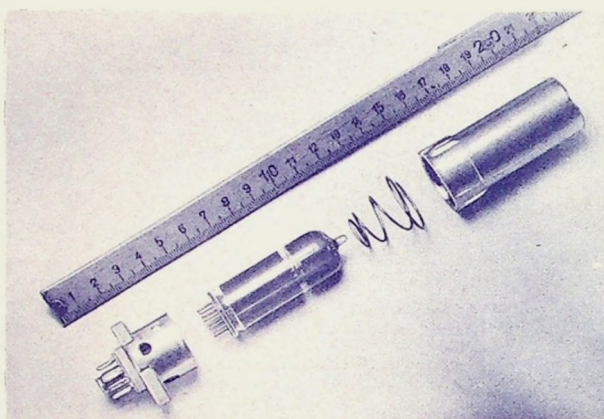


Bild 1. Abmessungen, Fassung und Abschirmung der Philips-Pentode 18042

trolliert. Zur Unterdrückung der thermischen Gitteremission benutzt man bei üblichen Rundfunkempfangsröhren vielfach Kühlflügel, die auf die Enden der Gitterstäbe aufgeschweißt sind. Diese Methode ist wegen der Gefahr einer Deformierung des Gitters bei Röhren mit sehr kleinen Elektrodenabständen unzweckmäßig. Es wurde daher das Steuergitter der 18042 besonders behandelt. Dieses Verfahren führt zum gleichen Resultat, vermeidet jedoch die Verwendung von Gitter-Kühlflügeln. Die Montage des Systems geschieht in staubfreier Atmosphäre, so daß Gitter-Katoden-Schlüsse durch verkohlte Textilfasern usw. nicht auftreten können.

Die Lebensdauer einer Röhre wird im wesentlichen durch die spezifische Katodenbelastung bestimmt. Während bei normalen Rundfunkempfangsröhren die spezifische Katodenbelastung bis zu 60 mA/cm<sup>2</sup> beträgt, wurde die Katode der 18042 im Interesse einer größtmöglichen Betriebsicherheit für nur 27 mA/cm<sup>2</sup> dimensioniert. Dies konnte durch eine Vergrößerung der wirksamen Katodenoberfläche erreicht werden, wobei es jedoch trotzdem möglich war, die Heizleistung auf nur 1,8 W zu beschränken.

Die äußere Ausführung der 18042 entspricht den Normen, die vor einiger Zeit auf Grund internationaler Abmachungen in den USA und den westeuropäischen Ländern für kommerzielle Röhren verbindlich geworden sind. Der Preßstiftler besitzt neun Stifte auf einer Zehnerteilung, so daß durch den fehlenden Stift die Unverwechselbarkeit der Röhre in der Fassung gewährleistet wird. Auf eine besondere Führungsnase, wie sie z. B. bei den Rimlockröhren vorhanden ist, konnte daher verzichtet werden. Die kleinen Röhrenabmessungen gehen aus Bild 1 hervor, das die wichtigsten Zuhörteile der Röhre erkennen läßt. Die Fassungskonstruktion entspricht in ihrer Ausführung den an die Röhre gestellten hohen Lebensdauervoraussetzungen und hat sich bereits in vielen Weitverkehrsgeräten ausgezeichnet bewährt. So verwendet z. B. die schon erwähnte amerikanische Western Electric-Röhre 404 A die gleiche Fassung.


Die Röhre 18042 wird wegen ihrer günstigen elektrischen Eigenschaften, der kleinen Abmessungen und nicht zuletzt wegen ihrer hohen Lebensdauer und großen Zuverlässigkeit in kommerziellen Weitverkehrsanlagen, Meß- und Spezialgeräten weitgehend verwendet werden.

### Kurzwellen-Tagung des DARC

Die diesjährige große Kurzwellen-Tagung des Deutschen Amateur Radio Clubs findet vom 8. bis 10. September in Bad Homburg statt. Außer internen Veranstaltungen stehen verschiedene Fachvorträge auf dem Programm. Die mit der Tagung verbundene Industrie-Ausstellung wird von namhaften Firmen besichtigt werden. Neben verschiedenen Amateur-Wettbewerben dürfte eine auf 80 und auf 2 m veranstaltete Fuchsjagd größeres Interesse finden. Sämtliche Veranstaltungen werden von der Tagungsstation auf dem 80-m-Band (Rufzeichen DL 0 KT) übertragen.



# EINMALIGES SONDERANGEBOT!

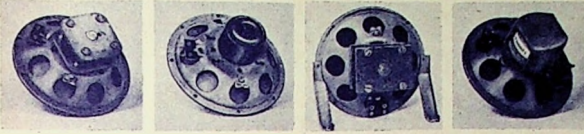

## Isophon-Lautsprecher

13-cm-Korb, Einbautiefe 65-70 mm, 1a Edelmagnet, weiche Lagerung, Schwingspule ca. 4 Ω

1. Permanent-Chassis, Magnet ca. 55x55x25 mm	Netto-Stückpreis bei:		
	1	5	10 Stück
	3,50	3,30	3,— DM.
2. Permanent-Chassis, Magnet 45x35 mm (Dortmund)	Netto-Stückpreis bei:		
	1	5	10 Stück
	3,80	3,50	3,20 DM.
3. Permanent-Chassis, Spezial-Koffermmodell mit zwei Montage-Winkeln. Für Chassis-Montage	Netto-Stückpreis bei:		
	1	5	10 Stück
	4,—	3,80	3,50 DM.
4. Voldyn-Chassis, Erregerspule 12 000 Ω	Netto-Stückpreis bei:		
	1	5	10 Stück
	3,20	3,—	2,80 DM.



## Lautsprecher-Bausatz!

bestehend aus: DEW-Edelmagnet, Größe 120 x 45 x 50 mm. Chassiskorb 130 mm Ø mit Anschlußösen, Membrane mit Spinne u. Schwingspule u. Litzen, Schrauben und Scheiben

Nettostückpreis bei:	1	5	10	50 Stück
	3,50	3,30	3,—	2,80 DM.
Dasselbe Chassis fertig montiert!	Nettostückpreis bei:			
	1	5	10 Stück	
	4,50	4,20	3,50	3,50 DM.

Ausgangstrafo für obige Chassis pass., 2 W 7000/4 Ω, neue Westertig. 1,75  
 Universal-Ausgangstrafo, 4 000/7 000/10 000/4 Ω, 4-Watt-Type mit Lötösenanschluß ..... 2,75  
 1a Netztrafo für AZ 11, 110/220 V, 2x300V/60 mA, 4 V/2 A, 4/6,3 V, 3/2 A. Lötösenanschlüsse ..... 6,90  
 Siemens-NF-Trafo 1:4 ..... 1,40 Trafo 220/2x6,3 V 1 A ..... 1,80

## Preiswerte Markenkondensatoren!

Rollkondensatoren 250/750 V	Niedervolt-Elkos	
50 000 pF 0,1 0,25 0,5 1 µF	100 µF 30/35 V viereckig ..... 40	100 µF 63/70 V rund ..... 45
—10 —15 —20 —22 —25 DM.	150 µF 15/18 V viereckig ..... 45	100 µF 20/25 V Rollform ..... 50
Rollkondensatoren 500/1500 V	Becher-Kondensatoren (HYDRA)	
1 000 2 000 10 000 20 000 pF	1 µF 500 V normale Type ..... 40	2 µF 250 V normale Type ..... 50
—07 —08 —12 —15 DM.	2 µF 500 V normale Type ..... 55	0,25 µF 350 V dichte Type ..... 25
0,1 0,25 0,5 µF	1 µF 500 V dichte Type ..... 65	1 µF 160 V dichte Type ..... 80
—20 —25 —30 DM.	4 µF 160 V dichte Type ..... 80	4 µF 250 V dichte Type ..... 85
Sikatrop-Kondensatoren 110 V	ab 20 Stück nur —75 per Stück	
0,1 0,25 µF	Bosch-, Siemens-, NSF-MP-Kondensatoren, raumsparende Typen	
—25 —28 DM.	0,1 µF 250 V 3x0,1 µF 250 V 0,5 µF 250 V 1 µF 250 V 2 µF 160 V	
Sikatrop-Kondensatoren 250 V	—25 —30 —35 —45 —60	
2 500 5 000 50 000 pF		
—10 —10 —20 DM.		


## Interessante Sonderangebote!

Pot. oh. Sch., 0,05, 0,1, 0,5 MΩ ..... 40	Quetscher, 1a Qualität
Pot. mit Schalter, 0,01 MΩ ..... 1,—	180 pF 250 pF 500 pF DKE m. Sch. .... 45 —50 —60
PREH-Pot. mit Sch. 0,5 MΩ ..... 2,60	Röhrensackel, Spol. Stift ..... 08
Luftdrehko 500 pF (ähnl. VE) ..... 1,—	dto. 8pol. Außenkontakt ..... 08
Zweifach-Luftdrehko 2x500 pF ..... 3,—	dto. 5pol. Außenkontakt ..... 07
LORENZ-Zweifach-Calitdrehko, 2x500 pF abgeglichen ..... 3,60	dto. Stahlrohren, Calit ..... 20
MAYR-Calit-Stufenschalter 9pol. .... 40	dto. U 21er ..... 54
VE-Klippschalter 1pol. Aus ..... 18	dto. Rimlock, 1a Qualität ..... 35
dto. 1pol. Umschalter ..... 24	dto. Amisolch ..... 30
Marquardt 2pol. Kipp-Aussch. .... 20	HESCHO-Trimmer, max. 25 pF ..... 25
Einkreis-Spulenatz m. Schall., 3 Bereiche, neuer Wellenplan 1,70	Röhre RL 2,4 T 1 ..... 60
Zweikreis m. Sch. nach Limann 2,10	VALVO-Röhre RGN 1404 ..... 2,50
Industrie-Einkreis-Spule mit Schwingspule, K. M. .... 60	Isolierte Pinzette ..... 1,—
Glohlampen- und Radioröhren-Kittgerät (DRGM. ang.) ..... 3,—	Reparaturspiegel ..... 70
Radio-Sicherungen 5x20 mm in allen gängbaren Werten % ..... 3,—	Prüfspitzen, rot/schwarz, in bester Behördenqualität .. 1,45
abgeschirmte Litze für Mikrofon- und Gitterleitungen, Glanzgarnumspinnung	Antennenlitze, 25-m-Ringe
a) einadrig ..... % 14,30	a) 7x7x0,15 mm ..... Ring 1,30
b) zweiadrig ..... % 21,90	b) 7x7x0,20 mm ..... Ring 1,60
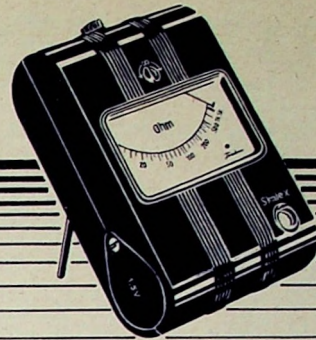
## DUOTON-Bauplan

für ein HF-Tonbandgerät mit Einführung in das interessante Magnettonband-Gebiet. Ausführliche Bauleitung einschließlich des Verstärkers ..... brutto DM. 3,50  
 Bitte Preisliste und Spezialprospekt zusätzlich anfordern. Diese Angebote enthalten keine Ostware! Versand erfolgt gegen Nachnahme oder Vorkasse (Berlin-West 399 37).  
 Bei Nichtgefallen der Ware Geld zurück, Ab DM. 50.— erfolgt Lieferung franko, ausgenommen Trafos und Lautsprecher. Diese werden verpackungsfrei geliefert, Porto nur Selbstkosten.

**Hans W. Stier** Rundfunk-Großhandlung, Berlin-SW 29  
 Hasenheide 119 · Telefon: 66 31 90



*Triotom*

Ein Ohmmeter und Leitungsprüfer, umschaltbar auf 3 Bereiche von 0 bis 500 kOhm, für Tasche und Werkstisch gleich gut geeignet. Abmessungen 100x70x30 mm. Preis 34.- DM.

GOSSEN

ERLANGEN · BAYERN

## Trotz

neuer Röhrenpreise A, C, D, E, U und V sowie Rimlock-U- und E-Serie bei Abnahme bis 9 mit 35% ab 10 Stück mit 40% Rabatt lieferbar  
 Normale Original-Fabrikgarantie!

## Grundig

neues Modell 165 WS Röhren, 6 Kreise, UKW vorgesehen f. nur **DM. 165.-**

## PRUFHOF

Unterraukirchen Obb.

## RUNDFUNK-MEISTER

der über ein umfassendes theoretisches Wissen u. reiche praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Rundfunk-Instandsetzung verfügt und einer größeren Reparaturwerkstätte vorstehen kann, wird sofort oder später in Dauerstellung gesucht. Angebote mit Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnisabschriften sind zu richten an  
**RADIO-STIEFELMAIER**  
 Fachgeschäft für Rundfunk-Technik  
 GEISLINGEN/STEIGE

## MAGNETBAND-WIEDERGABE-ENTZERRER

zweistufig m. o. ohne Netzteil für Bandgeschwindigkeiten 77,38 o. 19 cm/sek. umschaltbar.  
 Sämtl. Bauteile f. Magnetbandspleier.

## DR. GEORG PULUY

Labor. für Elektroakustik  
 BAYREUTH, Robert-Koch-Str. 8

Lautsprecher und Transformatoren repariert in 3 Tagen gut und billig

**RADIO ZIMMER**  
 K. G. SENDEN / Jiler

## Lager nahezu restlos geräumt ....

Einer unserer Inserenten schreibt uns am 29. Juli 1950 wörtlich: „Zuerst möchte ich Ihnen mitteilen, daß die von mir in der FUNKSCHAU veröffentlichten Anzeigen ein voller Erfolg waren. Es ist mir gelungen, zum Saisonbeginn mein Lager nahezu restlos zu räumen...“

**Die hohe Auflage der FUNKSCHAU von über 30000 Expl. pro Heft garantiert den Erfolg!**

an alle...  
an alle...  
an alle...

# BERLIN BIETET MEHR!

lesen Sie unser Sonderangebot... bestellen Sie sofort... und bedenken Sie, Ihr Verdienst liegt beim Einkauf!

## Rollkondensatoren 500/1500 V

im Isolierrohr nach DIN 41 166

100 pF	.....	-10
250 pF	.....	-10
500 pF	.....	-10
1 000 pF	.....	-10
2 000 pF	.....	-10
2 500 pF	.....	-10
3 000 pF	.....	-10
5 000 pF	.....	-12
10 000 pF	.....	-14
25 000 pF	.....	-16
50 000 pF	.....	-18
0,1 µF	.....	-22
0,25 µF	.....	-25
0,5 µF	.....	-28

## Sikatropkondensatoren

nach DIN 41 161 in Porzellan mit dicht verlöteten Enden

200 pF „d“	500/1500 V	.....	-20
250 pF „d“	500/1500 V	.....	-20
1 000 pF	500/1500 V	.....	-20
2 000 pF „d“	500/1500 V	.....	-20
5 000 pF	500/1500 V	.....	-24
5 000 pF „d“	500/1500 V	.....	-26
10 000 pF „dh“	125/330 V	.....	-24
10 000 pF „d“	500/1500 V	.....	-35
25 000 pF	500/1500 V	.....	-35
25 000 pF	700/2100 V	.....	-40
25 000 pF	1000/3000 V	.....	-45
50 000 pF	125/330 V	.....	-30
50 000 pF „dh“	500/1500 V	.....	-30

Niedervolt 100 pF 12/15 V ..... -50

## M.P. Kondensatoren „BOSCH“

dichte Ausführung, beste Isolation

0,5 µF U <sub>N</sub> 250 V, 30x25x15 (U-Bügelbefest.)	.....	-65
1,0 µF U <sub>N</sub> 250 V, 50x30x10 (Laschenbefest.)	.....	-95
2 x 0,5 µF U <sub>N</sub> 160 V, 30x25x10 (U-Bügelbefestigung)	.....	-65

## Kommerzielle Stockerzätze kompl. mit Kupplung

Messerstecker, 12pol., offen, klein	.....	-20
Messerstecker, 12pol., offen	.....	-30
Messerstecker, 16pol., im Gehäuse	.....	1-
runder Liststecker, 3polig, im abgeschirmten Gehäuse	.....	1,90
Liststecker, 14pol., im abgeschirmt. Gehäuse	.....	1,90
Raststecker, offen, 16pol., versib. Kontakte	.....	-80

## Sender / Empfänger Fu G XVI

38,4...42,4 MHz, entmilitaris., leicht beschäd., ohne Röhren (12X P 2000, 2X P 35), zum Umbau für 10 m geeignet ..... 29,-  
dazu komplette Schaltung ..... 3,-

## Durchgangskondensatoren

dichte Ausführung, aus kommerzieller Fertigung, jeder Kondensator ist mit 500 V geprüft

0,1 µF „h“	.....	-15
0,25 µF „h“	.....	-20
1,0 µF	.....	-25

## Potentiometer

ohne Schalter 1 kΩ log.	.....	-90
ohne Schalter 500 kΩ log.	.....	-90
ohne Schalter 1 MΩ log.	.....	-90
ohne Schalter 25 kΩ lin.	.....	-70
ohne Schalter 50 kΩ lin.	.....	-70
ohne Schalter 100 kΩ lin.	.....	-70
mit Drehschalter 100 kΩ log.	.....	1,85
mit Drehschalter 500 kΩ log.	.....	1,85
Entbrummer rund 50 Ω	.....	-55
Entbrummer rund 100 Ω	.....	-55

## Spulen und Spulenkörper

KW-Spule mit Kern, Trolitul	.....	-11
Renkspule, kompl., DRALOWID	.....	-11
Würfelspule, DRALOWID	.....	-22
Garnrollenspule, DRALOWID	.....	-28
Zylinderkerne, 8 mm Ø, 23 mm lang, für Permeabilitätsabstimmung, DRALOWID	.....	-06
DKE-Lautsprecherspule	.....	-25
KW-Spulen ohne Kern, wie im Fu G 16	.....	-20
Einkreiserspulenatz, KML, RUWEL	.....	-40

## Schaller

Kippeinbauschalter (1pol. Ausschalter)	.....	-25
Kippeinbauschalter (2pol. Ausschalter)	.....	-30
Kippeinbauschalter (1pol. Umschalter)	.....	-29
Einbaudruckschalter für Lampen	.....	-15
Schaltdrücken AEG (1pol.)	.....	-80
Paketschalter im abgeschirmten Gehäuse 3 x 7 Schaltstellungen 10 A versilberte Kontakte	.....	2,80

## Noch billiger sind unsere Sortimente für Reparatur u. Handel, nur einwandfreie Ware

<b>Kleines Sortiment keramische Kondensatoren</b> 20 Sorten à 5 Stück einschl., 1 und 2 1/2 Toleranz	.....	100 Stück nur 10,-
<b>Großes Sortiment keramische Kondensatoren</b> 50 Sorten à 10 Stück einschl., 1 und 2 1/2 Toleranz	.....	500 Stück nur 40,-
<b>Sortiment Drehknöpfe, kompl. mit Made und Mutter, einschl. Doppelknöpfe</b> 15 Sorten à 10 Stück	.....	150 Stück nur 18,-
<b>Sortiment Markenwiderstände bis 4 Watt</b> 20 Sorten à 20 Stück	.....	400 Stück nur 30,-
<b>Sortiment Trimmerkondensatoren</b> 5 Sorten à 20 Stück	.....	100 Stück nur 15,-
<b>Sortiment Löt- und Nietlösen</b> 10 Sorten à 200 Stück	.....	2000 Stück nur 10,-
<b>Sortiment Sikatropkondensatoren</b> 10 Sorten à 10 Stück	.....	100 Stück nur 20,-
<b>Sortiment Rollkondensatoren</b> 20 Sorten à 25 Stück	.....	500 Stück nur 40,-
<b>Sortiment Feinsicherungen</b> 5 Sorten à 20 Stück	.....	100 Stück nur 6,-
<b>Sortiment Callit- und Mykalenteile</b> geeignet für verlustarmen Aufbau 50 Teile nur	.....	4,-

## Sonstiges Radio- und Elektromaterial

Stahlröhrenfassung, Bakelite, versilb. Kontakte	.....	-11
Topfsockelfassung, Bakelite, versilb. Kontakte	.....	-11
Stahlröhrensockel, Trolitul, versilb. Kontakte	.....	-14
Stahlröhrensockel	.....	-06
Anlennschalter	.....	-25
Funksteckdose, kleine Ausführung	.....	-15
Verlängerungsachse	.....	-15
Klingeldrucker, Schwachstrom	.....	-25
Luftdreko, 2x500 cm, kugeligelagert	.....	2,30
Bananenstecker, berührungssicher	.....	-06
Krokoklemme	.....	-04
Illuminationsfassung Zwerg	.....	-18
Illuminationsfassung Mignon	.....	-20
Goliathfassung, Messing mit Kühlrippen	.....	1,40
Röhren RV 2,4 P 700	.....	1,45

### Der Schlager dieses Angebotes

Abbildung zu Bestell-Nr. 1000, ca. 1/2 natürl. Große Fabrikat S & H.

**Erklärung:**  
 T1 = Durchgangskondensatoren (25 A)  
 T2 = vielseitig verwendbare, isolierte Stützpunkte für Löt- und Schraubenschluß  
 T3 = Aluminiumschellen

<b>Bestell-Nr. 1000</b> (siehe Abbildung) Metallgehäuse mit Schraubdeckel. Inhalt: 3 Kondensatoren 1,0 µF, dichte Ausführung, Kl. 1. Preis pro Kästchen m. d. 3 Kondensatoren 1,0 µF nur -80 DM.	<b>Bestell-Nr. 2000</b> dito. mit 2 Kondensatoren 1,0 µF. Preis pro Kästchen komplett nur 0,55 DM.	<b>Bestell-Nr. 3000</b> dito. mit 2 Kondensatoren 0,25 µF. Preis pro Kästchen komplett nur 0,30 DM.
--	--	---

Kondensatoren und Kondensatorkästchen sind neu. Jeder Kondensator hat einwandfreie Isolationswerte. Jeder Kondensator ist durch ein mit 1000 V Wechselstrom geprüft.

Mengenrabatte ab 1000 Stück auf Anfrage

## Lautsprecher

Freischwinger DKE 180 Ø	.....	2,20
Freischwinger 240 Ø	.....	1,40
perm.-dyn. 4-Watt-Magnet NT 3, komplett mit Ausgangsrafo	.....	12,90

Unaufgefordert bestätigen uns unsere Kunden immer wieder, daß sie mit unseren Lieferungen stets zufrieden sind. Hier einige Auszüge aus Anerkennungs-schreiben: „Bestätige den Empfang Ihrer Sendung, mit der ich sehr zufrieden war.“ 4. 1. 50. Radio B., München. — „Bestätige dankend den Eingang der Ware und erkläre mich gern mit der Preisgestaltung und Qualität einverstanden.“ 8. 2. 50. Großhandlung G., Ulm. — „Bin von Ihren Artikeln und Geräten angenehm überrascht.“ 4. 4. 50. H. G., Wiesbaden-Biebrich. — „... und würde Sie bitten, mir weitere 50 Stück nachzuliefern.“ 14. 12. 49. F. Gg. G., Ising. — „... die Einzelteile sind wie jedesmal wunschgemäß ausgefallen.“ 20. 1. 50. Großhandlung K. & W., Schramberg. — „Mit den von Ihnen gelieferten Empfängern bin ich sehr zufrieden.“ 7. 5. 50. W. O., Essen. — Telegramm: „... Vorgelegte Muster einwandfrei, erbiten Übersendung dieser 3000 Stück.“ 9. 3. 50. Apparatebau B. in B. — „... bestätige den Eingang Ihrer Sendung und bin damit sehr zufrieden, die Verpackung war mustergerällig.“ H. R., Leinburg. 20. 4. 50.

## Ihre Einkaufsbedingungen:

Die angegebenen Preise sind Nettopreise in Deutscher Mark (West). Der Versand erfolgt in versicherten Postpaketen nur per Nachnahme einschl. Verpackung ohne alle Spesen für den Käufer frei Haus, sofern der Auftrag 25,— DM erreicht. Bei den Aufträgen unter 25,— DM werden die Selbstkosten mit 2,— DM in Rechnung gestellt. Wir liefern nur erstklassige, neue und einwandfreie Ware. Wenn Ihnen diese trotzdem nicht gefällt, nehmen wir die Lieferung innerhalb 14 Tagen gegen sofortigen Ersatz des Rechnungsbetrages zurück. Sie gehen daher beim Nachnahmeversand keinerlei Risiko ein und können uns sofort Ihren gesamten Auftrag überschreiben. Selbstverständlich stehen auf Wunsch auch Muster gegen Berechnung zur Verfügung. Das Angebot ist freibleibend. Fordern Sie kostenlos unsere ausführliche Preisliste an.

# TECHNISCHES BÜRO DIPL.-ING. DREIKE

BERLIN SW 68, Friedrichstr. 237 (amerik. Sektor) Fernruf Berlin 75 39 24, Drahtenschrift: METROFUNK Berlin

# Die Lumophon

Serie 1950/51

bringt wieder durchschlagende Erfolge!

UNSERE WERKSVERTRETUNGEN:

Paul & Joachim Famulok  
Köln-Dellbrück  
Moosweg 14

Theodor Lemcke  
Ludwigshafen (Rh.)  
Wittelsbacherstr. 75

Friedrich Kreppl  
München 15  
Goethestr. 43/11

August Merlen G. m. b. H.  
Münster/Westf.  
Rudolfstr. 10

Auslieferungslager:  
Dortmund-Hoerde  
Wilhelm-van-Vloethenstr. 13

Wallenscheid  
bei Radio-Schulte

Baden bei Bremen  
Straße Achim Verden

Werner Müller  
Hannover-M  
Blumenstr. 9

Gustav H. Falke  
Hamburg-Othmarschen  
Jungmannstr. 10

Werner Brandenstein  
Frankfurt/M.  
Fürstenbergerstr. 177

Jag. G. Kimmich  
Stuttgart  
Augustenstr. 3

Paul Mähler  
Düsseldorf  
Adersstr. 64

Heinz Koschwitz  
Berlin-Spandau  
Pichelsdorferstr. 104



LUMOPHON-WERKE

G. m. b. H.

Nürnberg-O, Schloßstraße 62-64

## RÖHREN gesucht!

- AL 4
- AF 3
- ACH 1
- AK 2
- RES 164
- EBF 11
- EBL 1
- ECH 11
- ECL 11
- EM 11
- CL 4
- UBF 11
- UCH 11
- UCL 11
- UM 11
- VCL 11
- VEL 11
- 6 L 6
- 6 K 8
- 12 K 8
- 12 A 6

Barzahlung, Mengenabnahme (a. Restpost.).  
Nur preisgünstige Angebote erbeten u. Nr. 3222 J

## FILZ-

Unterlagen für Radios und Mechaniker: Filzplatten in allen Größen u. sortierten Farben. Grünes Filztuch f. Lädenische, Schaukästen usw. fertig zugeschnitten.

Aloys Mansfeld, Filzwarenfabrik NEHEIM-HUSTEN 1 Werler-Str. 66 - Telef. 2602

## Körting-

### Lautsprecher-Membranen

für alle Vorkriegstypen lausend gegen Rasse lieferbar.

Anfragen über Menge und Preis an

KARL BEINHARDT, Rundfunkgroßhandlung Hamburg 1, Langensreihe 29

## KONDENSATOREN-FACHMANN

erfahren in Elektrolyt- und Papierkondensatoren-Fertigung für westdeutsche Fabrik gesucht. Selbstgeschriebener Lebenslauf mit Lichtbild und Gehaltsanforderung unt. Nr. 3220 B

## Lautsprecher-Sonderangebot

ca. 10 Watt, per Stück DM. 26.—, 250 φ. 3 Watt, 175 φ. ab 30 Stück DM. 6.—  
Elektro-Gerätebau  
W. SCHNEIDER  
Hamm (Westfalen)  
Wilhelmstr. 19 (Eing. Kampstr.)

## SONDERANGEBOT

Widerstände in allen Werten:  
1/4-1/2 W. . . . DM. — 11  
1-2 W. . . . DM. — 15  
Drahtwiderst. m. Abgr.-Schleife:  
25 Ω, 8 W. . . . DM. — 35  
90 Ω, 8 W. . . . DM. — 35  
300 Ω, 8 W. . . . DM. — 38  
Kondensatoren in allen Werten bis 0,05 µF (alle keramisch):  
bis 750 V Prüf.-Sp. DM. — 18  
über 750 V Prüf.-Sp. DM. — 22  
Bescho-Trim. 2512 DM. — 18  
Bescho-Trim. 2504 DM. — 25  
UKW-Drosseln DM. — 25  
Topkernsp. MV 311 DM. — 43  
Topkernsp. (mit Abschirm. & Kammer) . . . DM. — 48  
RL 12 P 35 m. Fass. DM. 4,65  
Nachnahmeverst. Auch Kleinteile  
Aufträge wird. berücksichtigt.  
Händler: Mengenrabatt.

**HELMUT MEYER**  
Rundfunkmechaniker  
(20b) Northelm (Hann.)  
Lilienstraße 5

## Schaltbilder

europ., amerikanische, und kommerz. Geräte.  
Verstärker, einzeln u. in Buchform.  
Prospekt frei.

Schaltbilderdienst WUTTKE  
Frankfurt/M 1 - Schloßblech

## Germanium-Dioden

DRPa/DGM 1610419  
Neu: Type BN DM 3,90: Breitband-FEST-Detektor (Rundfunk, UKW, dm- u. cm-Wellen). Type BN DM 6,90: wie BN, jed. mit höch. Sperrspg. Hochpräzisions-quarzit.  
Vom langjährigen Spezialisten: PROTON (Ing. W. BUDT)  
13b Planegg, Kreisr. 12  
Postfach München 81008



VERSAND - TAUSCH - ANKAUF  
BERLIN - BAUMSCHULEN-WEG, TROJANSTR. 6  
Telefon 63 3500

## Neu - Fernunterricht mit Praktikum

Sie lernen Radiotechnik und Reparieren durch eigene Versuche und kommen nebenbei zu einem neuen Super!

Verlangen Sie ausführliche kostenlose Prospekte über unsere altbewährten Fernkurse für Anfänger und Fortgeschrittene mit Aufgabekorrektur und Abschlußbestätigung, ferner Sonderlehrbriefe über technisches Rechnen, UKW-FM, Wellenplanänderung.

Unterrichtsunternehmen für Radiotechnik und verwandte Gebiete,

Staatlich lizenziert

Inh. Ing. Heinz Richter, Güntering, Post Hechendorf/Pilsensee/Obb.

# KACO

ZERHACKER  
WECHSELRICHTER  
WECHSEL-  
GLEICHRICHTER

Die bewährten  
GLEICHSTROM  
UMFORMER  
mit hohem  
Wirkungsgrad

KUPFER-ASBEST-OD  
HEILBRONN

Deutsche Funkeisenfabrik  
Düsseldorfer  
Straße 11  
Staadler



## Radiogroßhandlung HANS SEGER

REGENSBURG  
Weißburger Straße 1  
(neben der Handwerkskammer)  
Telefon 2080

Auch in der neuen Rundfunksaison kann ich als Ihr Lieferant Ihre Wünsche zu Ihrer vollen Zufriedenheit ausführen. Folgende Fabrikate liefere ich Ihnen:

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>AEG</b>       | <b>Mende</b>      |
| <b>Blaupunkt</b> | <b>Metz</b>       |
| <b>Braun</b>     | <b>Opta</b>       |
| <b>Dual</b>      | <b>Philips</b>    |
| <b>Ebner</b>     | <b>Saba</b>       |
| <b>Graetz</b>    | <b>Schaub</b>     |
| <b>Jotha</b>     | <b>Siemens</b>    |
| <b>Körting</b>   | <b>Tekade</b>     |
| <b>Lorenz</b>    | <b>Telefunken</b> |
| <b>Lumophon</b>  | <b>Wega</b>       |

Röhren, aus neuer Produktion originalverpackt mit Garantie v. Telefunken, Philips Valvo, Tekade, Siemens u. Opta

Ela-Geräte von Telefunken, Philips, Siemens und Tekade

Sämtliches Zubehör zum Rundfunk

Fordern Sie meine neue Liste an, die umfassend die heutige Produktion im Rundfunkgebiet zeigt. Nachnahmepreis DM. 3.—

H. Weidner 15



## GRUNDIG

### PHOTO-WETTBEWERB

10 000 MARK IN BAR AN PREISEN

Anlässlich der Deutschen Funkausstellung veranstalten wir in der Zeit vom 1. 9. 1950 bis 28. 2. 1951 einen Photo-Wettbewerb unter dem Motto:

*Unterhaltsame Stunden*

MIT GRUNDIG-RADIO

Alle Amateur-Photographen, die Besitzer eines GRUNDIG-Rundfunk-Gerätes sind, können sich beteiligen. Fordern Sie bitte die Teilnahmebedingungen bei Ihrem Rundfunkhändler an. Dort können Sie sich auch unverbindlich die formschönen und klangreichen Geräte unserer neuen Kleeblatt-Serie vorführen lassen.

Der Rundfunk-Handel wird gebeten, die redaktionelle Notiz auf Seite 270 dieser Ausgabe zu beachten.

GRUNDIG

RADIO-WERKE GMBH. FURTH i. B.

