




JAHRGANG

Funkschau

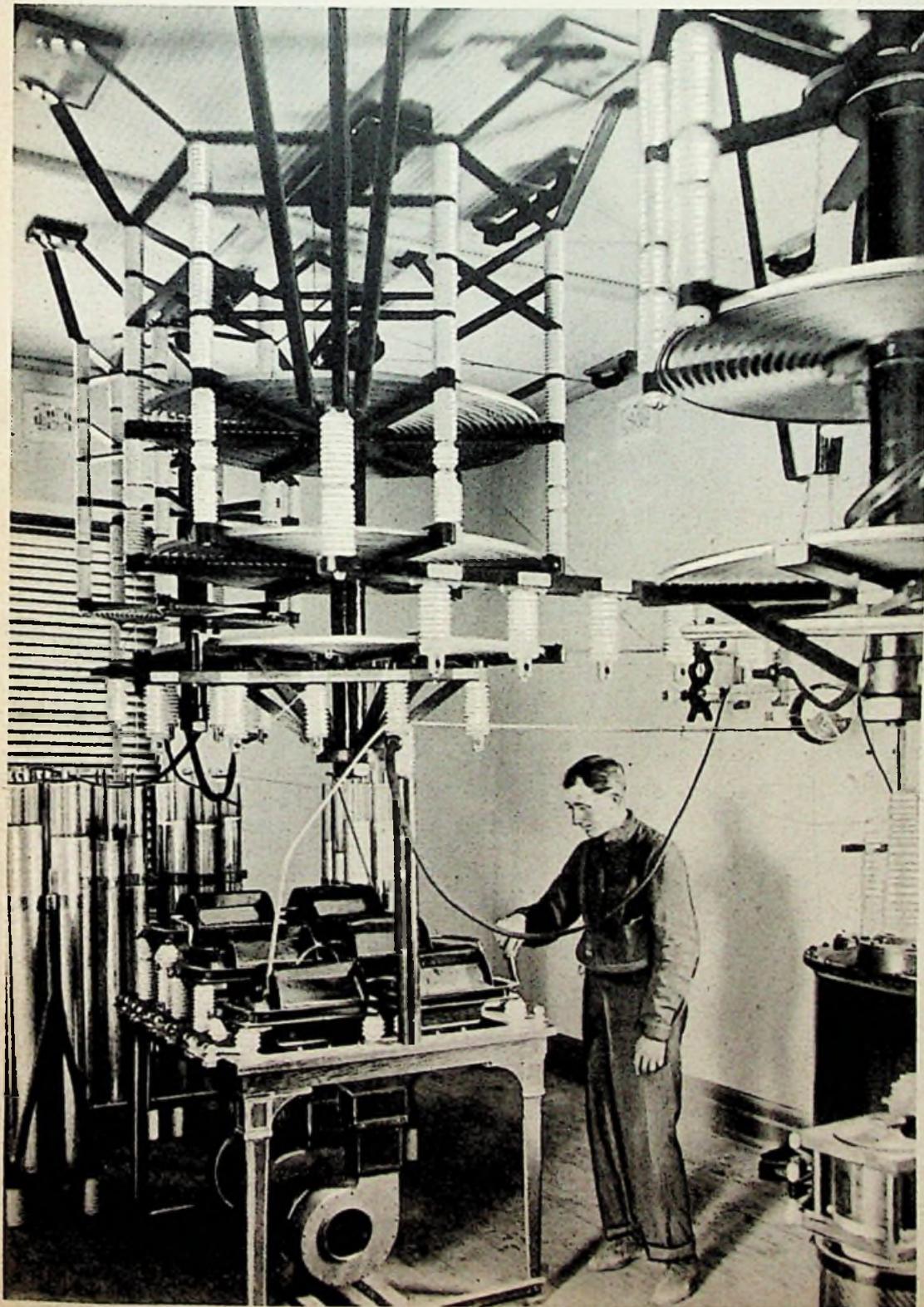2. Mai-Heft 10
1953 Nr.

MIT FERNSEH-TECHNIK

ZEITSCHRIFT FÜR FUNKTECHNIKER • Erscheint am 5. und 20. eines jeden Monats • FRANZIS-VERLAG MÜNCHEN-BERLIN



Aus dem Inhalt:

- 50 Jahre deutsche Funk-Geschichte 171
- 50 Jahre Telefunken 171
- Aktuelle FUNKSCHAU 172
- Vom Detektor zur Halbleiter-triode 173
- Die drahtlose Fernsteuerung von Modellen 175
- Die Funk-Fernsteuerung von Flugmodellen 175
- Empfängerprobleme bei Flugmodell-Fernsteuerungen 178
- Die Fernsehübertragung der Krönungsfeierlichkeiten aus England 182
- Bandtonverstärker mit drei Magnettonköpfen 183
- Wiederherstellung von Trockenbatterien durch Ladung 184
- Einführung in die Fernseh-Praxis 41. Der Fotozellenverstärker 185
- Gitterbasis- und Katodenfolgeschaltung im modernen Senderbau II 187
- Vorschläge für die Werkstattpraxis: Einstreuung von Netzbrummen in die UKW-Vorstufe; Störende Kratzgeräusche während des Abstimmens; Merkwürdiger Brummfehler bei einem ausländischen Super; Brummverminderung durch eine Ausgangsdrossel; Ermittlung von magnetischen Brummeinstreuungen; Versilbern von Kupferdrähten 188
- Prozeß der Gema gegen die Tonbandgeräte-Industrie 189
- Plattenwechsler Philips 2508 189

Die **INGENIEUR-AUSGABE** enthält außerdem:
ELEKTRONIK Nr. 4

Unser Titelbild: Aus der Frühzeit des Senderbaues von Telefunken. Das Bild zeigt den 35-kW-Sender Sydney aus dem Jahre 1912. Die Spulen des Spannungstransformators (rechts oben) und die Antennen- und Schwingkreisspulen sind als Flachspulen ausgeführt; die Kapazitäten haben die Form von Leydener Flaschen (links).

Röhrenprüfgeräte



Für das Labor
Für den Ladentisch

— Vielmessgeräte
Leistungsmesser

NEUBERGER

FABRIK ELEKTRISCHER MESSINSTRUMENTE · MÜNCHEN B 25

2700 Schaltpläne = 78.50 DM

mit anderen Worten: 1 Schaltung = 3 Pfg.
So billig ist die ART-Schaltplansammlung
Auch einzelne Fabrikatsätze erhältlich —
Preis auf Anfrage

Sie enthält praktisch sämtliche in Deutschland jemals gebauten
Rundfunkempfänger bis zum Jahr 1948 und ist damit auch in
Verbindung mit der FUNKSCHAU-Schaltungssammlung, die
jeweils die neuesten Schaltungen bringt, ein


unerschöpfliches Schaltungsarchiv für jede Radio-Werk-
statt, jedes Labor, jeden Instandsetzer

Bestellen Sie deshalb noch heute:

**ART-Schaltplansammlung mit 2700
Schaltungen in 3 Ordnern zum Preise
von 78.50 DM portofrei. Teilzahlung
nach Vereinbarung möglich.**

Lieferung sofort!

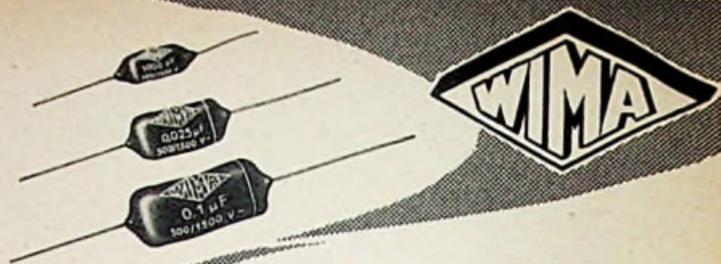Waterhölter & Co., Bielefeld
Postfach · Postscheckkonto Hannover 8106



*Diese Kondensatoren
können Sie monatelang
in Wasser lagern oder auch
in kochendes Wasser legen:
sie verlieren durch diese Zerreißprobe vielleicht an Aussehen, aber
sie behalten ihre elektrischen Werte!*

WIMA-Tropyduc-Kondensatoren
sind *dauerechtfertigt* unter allen
Klimaverhältnissen

Sie sind ein fortschrittliches Bauelement
für Rundfunkgeräte

WILHELM WESTERMANN
SPEZIALFABRIK FÜR KONDENSATOREN
UNNA/WESTF.

ACHTUNG! Reparaturwerkstätten wegen Lagerräumung einmaliges Sonderangebot

Netztransformatoren · Heiztransformatoren · Netzdrosseln · Einwandfreie Qualität · Beste Lagerisolierung

Type Netztransformator, universell verwendbar

E60a	P. 110/220 V, S. 2 x 320 V/60 mA - 4/6,3/12,6 V - 3/2/1 A + 4 V/1,1 A	DM 7.50
E60b	P. 110/130/220 V, Sek. wie vor.	DM 8.20
Dα	P. 110/220 V, S. 2 x 300 V/50 mA - 4/6,3/12,6 V - 2,5/1,6/0,4 A + 4 V - 1,1 A	DM 6.90
Dβ	P. 110/130/220 V, Sek. wie vor.	DM 7.40
Cα	P. 110/220 V, S. 1 x 300 V/40 mA - 4/6,3 V - 2/1,3 A + 4 V/1,1 A	DM 6.20
Cβ	P. 110/130/220 V, Sek. wie vor.	DM 6.70

Heiztransformatoren

M1	P. 110/220 V, S. 4/6,3 V - 3/2 A	DM 3.50
M2	P. 110/220 V, S. 2 x 6,3 V - 1,1 A	DM 3.50
L1	P. 2 x 6,3 V - 0,6/0,6 A	DM 2.95
L3	Aufwärtstrato P. 4 V, S. 6,3/12,6 V - 1,2/0,75 A	DM 2.45

Netzdrosseln

K1	30 mA ca. 1000 Ω, ca. 22 Hy.	DM 1.25
K2	50 mA ca. 500 Ω, ca. 16 Hy.	DM 1.95
K3	70 mA ca. 350 Ω, ca. 12 Hy.	DM 2.25


Diese Preise gelten bei Abnahme von mindestens 5 Stück sortiert, bei Einzelabnahme Zuschlag von 15%. Lieferung per Nachnahme entsprechend dem Vorrat

ASA-Transformatoren- und Apparatebau, AL. SCHALOW, (16) AROLSEN



Preisgünstige UKW-Einsätze

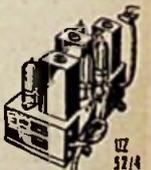Original Philips I m. Röhre ECH 43 DM 14.75
Original Philips II sehr leistungsfähig, für jedes
Gerät passend, Empfindlichkeit 50 µV, komplett
mit Röhren EF 42 und EF 41. DM 26.50
Original Schaub-Einbausuper UZ 52/4 mit
8 Kreislagen, komplett mit 4 Röhren ECH 42, EF 43
EF 42 und EB 41. DM 79.50
UKW-Bandkab. 300 Ω hochw. Isol. m. DM -.50
Potentiometer m. Schalt. 0,5 MΩ log DM 2.25



Einmalige Gelegenheit:

Fabrikate: Columbia, Victor, Bluebird u. a.)	ab 10 Stück	DM 1.50	DM 2.30
Amerikanische Tanzmusik, Schlager.	ab 25 Stück	DM 1.35	DM 2.00
und auch klassische Musik	ab 50 Stück	DM 1.20	DM 1.65

Sortiment: 10 verschiedene Original Amerikanische Schallplatten 25 cm nach unserer Wahl DM 12.50
Radio-Röhren in bunter Kartonverpackung mit 6 Monaten Garantie:

5 Y 3 3.-	12 K 8 6.25	35 L 6 4.95	CF 3 2.95	ECH 3 6.50	VY 2 1.50
6 K 7 2.75	12 SA 7 5.25	35 Z 5 3.90	CF 7 2.95	EF 11 4.25	904 2.95
6 L 6 5.90	12 SG 7 2.75	AF 7 3.75	CY 1 1.95	EF 80 7.95	1204 9.95
6 V 6 4.50	12 SQ 7 4.25	AL 4 4.95	EBC 41 3.95	VF 7 7.95	1214 9.95

(Verlangen Sie die ausführliche Röhren Lagerliste T 5331)

Zwischenverkauf vorbehalten, Preise
ausschließlich Verpackung ab Lager
Weiden. Versand auf Rechnung und
Gefahr des Bestell. unt. Nachnahme

TEKA Weiden - Obpf.
BAHNHOFSTRASSE 583



Unser neues Tischmikrofon
Typ T 44


- Der große Frequenzbereich von 30 – 13000 Hz gewährleistet Übertragungen besonderer Qualität. Vollkommen sicher vor Feuchtigkeit und statischen Einflüssen. Mit einer verblüffenden Tonfülle und Klangreinheit.
- Formschönes geschmackvolles Gehäuse aus elfenbeinfarbigem, unzerbrechlichem Kunststoff. Der Fuß ist beschwert und es ist dadurch ein sicherer Stand gewährleistet. Es ist eine Zierde auf jeden Schreibtisch.
- Das preiswerte Qualitätsmikrofon für viele Verwendungszwecke, z. B. für Draht- und Bandaufnahmen, Funkamateure, Rufanlagen u. dgl.

DM 34.50



R O N E T T E
PIEZO-ELEKTRISCHE INDUSTRIE G. M. B. H.
(22a) HINSBECK/Rhld. • Ruf Lobberich 740

Bitte Prospekt anfordern!

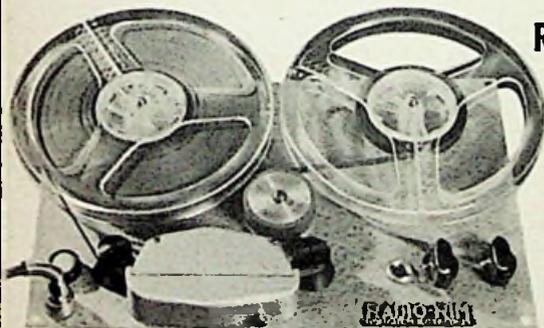

RIMAVOX

ein preiswertes und vollwertiges

Amateur-Tonbandgerät

zum Selbstbau

- Bandgeschwindigkeit: 19 cm/sec. und 9,5 cm/sec.
Spieldauer: bei 19 cm/sec. max. 2 x 1/2 Stunde
bei 9,5 cm/sec. max. 2 x 1 Stunde
- Schneller Rücklauf: In ca. 5 Minuten
Netzanschluß: 110/220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme: 23 Watt (bei 50 Hz)
Abmessungen: 310 x 195 x 180 mm
Gesamtgewicht: ca. 4,5 kg

Mikrofonanschluß unter Mitverwendung des elektr. Teiles als Vorverstärker
Eingebaute Aussteuerungsanzeige.

Mechanischer Bausatz, zusammengebaut und lauffertig, komplett wie oben beschrieben DM 140.-

Elektrischer Bausatz, komplette Einzelteile einschließlich Röhrensatz, sowie 3 AEG-Köpfe bei Stromentnahme aus dem nachfolgenden Gerät DM 107.- bei Stromversorgung durch eigenen Netzteil Mehrpreis DM 23.-

Wir verweisen auf den Artikel „Bandtonverstärker mit drei Magnettonköpfen“ auf Seite 183 dieses Heftes.

Baumappe, bestehend aus Schaltung, genauen Verdrahtungsplan und ausführlicher Baubeschreibung DM 3.-

RIM-Basteljahrbuch 1953 gegen Voreinsendung von DM 2.-

Kostenlose Zustellung. Postscheck-Konto München 13753

Das führende Fachgeschäft

RADIO-RIM

München 15, Bayerstr.25 (Hauptbhf.) Tel. 25781



Was verlangen Sie von einem Isolierband?

Tesaflex hält mehr als ein Isolierband verspricht. Es klebt zäh, ist dehnbar, raumsparend, schmiegsam und farblosklar oder farbig im bequemen Handabroller lieferbar. Das schwarze Band hat besonders große Widerstandskraft gegen Sonnenlicht, Wasser, Säureverdünnungen und Laugen. So erfüllt es alle Forderungen der Industrie und des Handwerks.

BEIERSDORF HAMBURG



Bentron

elektrisches Megafon

Ohne Verstärker

Ohne Röhren

Ohne Akkumulator



Billig im Preis

Große Reichweite

Spezial-Mikrofon mit Druckkammer-Lautsprecher

Als Stromquelle vier normale Taschenlampenbatterien

Gewicht 2 kg


Einfache Bedienung durch Druckschalter

INTRACO GMBH · MÜNCHEN 15
LANDWEHRSTRASSE 3



SIEMENS ANTENNEN

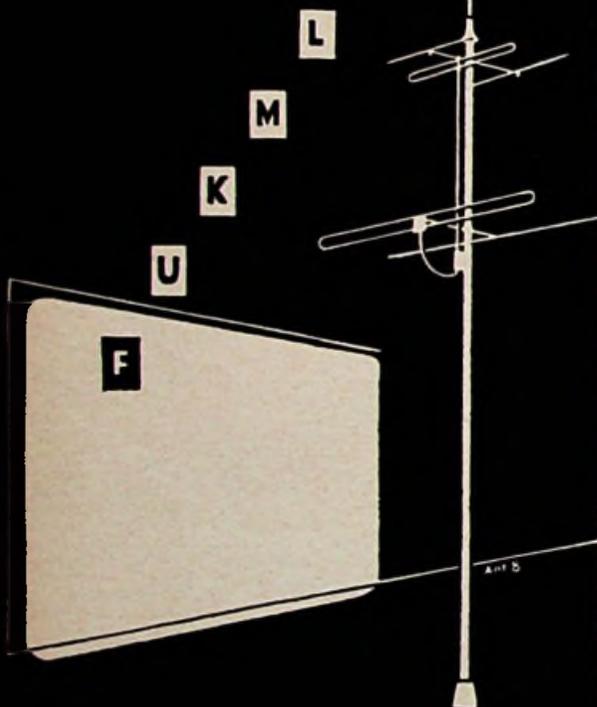für Lang-, Mittel-, Kurz-,
Ultrakurzwellenbereich
und für das
Fernsehen



Siemens-Antennenanlagen entsprechen dem neuesten Stand der Hochfrequenztechnik und sichern störfreien und genußreichen Empfang.

Wir liefern: Einzelantennen
Gemeinschaftsantennen
bis 8 Teilnehmer
Gemeinschaftsantennen
bis 50 Teilnehmer

Technische Beratung durch unsere Geschäftsstellen

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FÜR RADIOTECHNIK

*Für
alle Geräte*



Verlangen Sie unseren Prospekt

Das hochempfindliche Band
mit Bandgeschwindigkeiten
von 19 und 9,5 cm/sec.



Magnetonverkauf Leverkusen - Bayonwerk

FERNUNTERRICHT mit Praktikum

Sie lernen Radiotechnik und Reparieren durch eigene Versuche und kommen nebenbei zu einem neuen Super!

Verlangen Sie ausführliche kostenlose Prospekte über unsere altbewährten Fernkurse für Anfänger und Fortgeschrittene mit Aufgabenkorrektur und Abschlußbestätigung, ferner Sonderlehrbriefe über technisches Rechnen, UKW-FM, Wellenplanänderung. Fernseh-Fernkurs demnächst, Anmeldungen erwünscht.


Unterrichtsunternehmen für Radiotechnik und verwandte Gebiete

Staatlich lizenziert

Inh. Ing. Heinz Richter, Güntering, Post Hochendorf/Pilsensee/Obb.

HAANIA - RADIO - ZUBEHÖR

OBEN RÜCHSEN FEDERN NIETEN SCHELLEN USW.

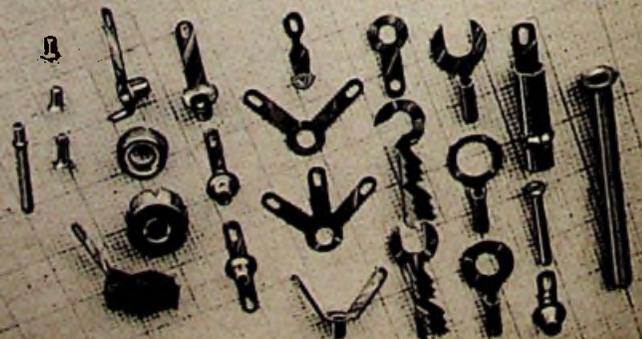

SCHWARZE & SOHN HAAN R.H.L.D.

50 Jahre deutsche Funk-Geschichte

Von Prof. Dr. Dr.-Ing. E. h. Hans Rukop

Wohl jedermann weiß heute, daß der Rundfunk auf der drahtlosen Telegrafie beruht, und viele mögen wissen, daß im Kriege jedes Bombenflugzeug, jeder Nachtjäger, jedes Schiff, auch jedes U-Boot mit seinem Heimathafen oder Stützpunkt durch drahtlose Telegrafie in Verbindung steht. Aber wenige werden gehört haben, daß schon im Jahre 1913 beim Zusammenstoß des Ozean-Dampfers „Titanic“ mit einem Eisberg mehr als tausend Passagiere der drahtlosen Telegrafie ihr Leben verdankten.

Der Rundfunk ist heute etwa 30 Jahre alt, aber die drahtlose Telegrafie ist 20 Jahre älter. Die in aller Welt berühmt gewordenen Experimente von Prof. Heinrich Hertz mit elektromagnetischer Strahlung und seine theoretischen Erklärungen geschahen im Jahre 1888. Ein deutscher Uhrmacher kam damals auf den Gedanken, die Hertz'sche Anordnung zum Übertragen von Telegrammen ohne die umständlichen Drähte zu benutzen, fand aber keine unternehmungslustigen Geldleute. Im Jahre 1897 begann jedoch ein junger Ingenieur, der von einem italienischen Vater und einer englischen Mutter abstammte, Guglielmo Marconi, solche Versuche erst in Italien, später in England, womit er bemerkliche Erfolge erzielte. Auch in Deutschland entschlossen sich Gelehrte zu solchen Versuchen, und zwar in Straßburg Prof. Ferdinand Braun und in Berlin - Charlottenburg Prof. Adolf Slaby mit seinem Assistenten Graf Georg von Arco. Ersterer fand Hilfe bei der Firma Siemens und Halske, letzterer bei der AEG. Die Braun-Siemens-Gesellschaft unternahm ihre Außen-Versuche an der Nordsee unter der Leitung von Dr. J. Zenneck, dem damaligen Assistenten Prof. Brauns. Die Slaby-Arco-AEG-Gesellschaft arbeitete in Berlin und an den Havelseen, dabei auch an der bekannten Heilandkirche in Sakrow, die im Jahre 1928 zum 25jährigen Firmen-Jubiläum von Telefunken mit einer bronzenen Erinnerungstafel geziert wurde.

Da die beiden Firmen in Konkurrenzkampf und Streit gerieten, schlug Kaiser Wilhelm II. eine Vereinigung vor. Sie geschah auch, und am 27. Mai 1903 wurde die je zur Hälfte AEG und Siemens & Halske gehörende Firma Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie gegründet, die somit heute auf ein 50jähriges Bestehen zurückblicken kann. Graf v. Arco war der einzige der vorgenannten Männer, der zu Telefunken übertrat; Prof. A. Slaby, Prof. Braun und Dr. J. Zenneck verblieben bei ihren Universitätslaufbahnen. Es sei daran erinnert, daß Prof. F. Braun auch der Erfinder der in Fachkreisen so wohlbekannten Braunschweiger Röhre ist, die heute als Fernseh-Bildwiedergaberöhre eine besondere Volkstümlichkeit in allen Erdteilen erlangt hat, und daß er im Jahre 1909 mit G. Marconi zusammen den Nobelpreis für Physik erhielt. Dr. J. Zenneck wurde 1906 o. Professor der Physik und Institutsdirektor an der TH-Braunschweig, anschließend an der TH-Danzig und schließlich an der TH-München, und ist heute im Alter von 82 Jahren Professor em., Geheimrat, Direktor des Deutschen Museums in München und Vorsitzender des Verbandes der deutschen Physikalischen Gesellschaften.

Telefunken erbaute 1906 für Übersee-Versuche eine Sendeantenne von 100 m Höhe, 40 km nordwestlich von Berlin. Hieraus entstand die weltbekannte Großstation Nauen mit später 260 m hohem Mast für die bis etwa 1925 benutzten Langwellen. Die erste Sendeart arbeitete mit Knallfunken, die den historisch bekannten unerhörten Lärm machten, die zweite mit tönenden Löschfunken nach dem System des Danziger Professors M. Wien. Die dritte Senderart war die Hochfrequenzmaschine von Epstein - Graf Arco und die vierte schließlich die Elektronen-Röhre, die in zwei Jahrzehnten alle anderen Systeme verdrängte und sich bis heute als das wichtigste Hilfsmittel der drahtlosen Telegrafie und Telefonie und darüber hinaus der gesamten Nachrichtentechnik erwies. Sie entstand aus der Verstärker-Röhre von R. von Lieben (1905), später vervollkommen von E. Reisz und S. Strauß. Jedoch hat auch die Erfindung der Audion - Röhre von L. de Forest (1906) hierzu beigetragen.

Höchst wichtige Erfindungen auf diesem Gebiete waren die Hochfrequenzverstärkung von O. von Bronck (1911), die Reflexschaltung von O. von Bronck und W. Schloemilch (1912) und die Zwischenfrequenz - Überlagerung von Graf von Arco (1913). Was jedoch die Verstärkeröhre zum Sender macht, ist die Rückkopplungsschaltung, die von S. Strauß (1912) und A. Meißner (1913) erfunden und von Telefunken alsbald eingeführt wurde.

Die Entwicklung und Fertigung von Röhren für Sendung und Empfang und die Bearbeitung der für ihren Einsatz zweckmäßigen Schaltungen wurde eine wesentliche Aufgabe von Telefunken. Mehrere große Werke dienen auch heute noch ausschließlich dem Bau von Elektronenröhren für die verschiedenartigsten Zwecke.

Schon im ersten Weltkriege erwies sich die Hochvakuum - Elektronen - Röhre als Verstärker sowie als Sender äußerst wichtig und so vielseitig anwendbar, daß kurz nach Kriegsende auf Grund der Initiative von D. Sarnoff der Rundfunk in USA eingeführt wurde. In Deutschland dauerte dies etwas länger, denn hier wollten die Behörden dem damals recht abwegigen Vorschlag, daß Privatleute drahtlose Telegrafie abhören dürften, nicht gleich zustimmen. Dr. H. Bredow, vorher Vorstandsmittglied von Telefunken, im Jahre 1919 Staatssekretär geworden, wandte große Mühe auf, um den Rundfunk in Deutschland durchzusetzen, und im Jahre 1923 gelang es ihm schließlich. Dr. H. Bredow wurde Reichsrundfunkkommissar und später Präsident der Reichsrundfunkgesellschaft, bis die NSDAP ihn seines Amtes entthob.

Telefunken war die Besitzerin der umfassenden Patente, gab aber großzügig Lizenzen zur Rundfunk - Empfängerbau an zahlreiche Firmen, von denen viele kamen und gingen und etwa dreißig bis zum zweiten Weltkrieg bestehen blieben. Der Rundfunk nahm große Beliebtheit und Verbreitung an und ist ein wichtiger Faktor im Alltag des Volkes geblieben.

In den Jahren um 1925 erlebte die drahtlose Telegrafie eine naturwissenschaftliche Überraschung, und zwar die Entdeckung der außerordentlichen Ausbreitung der Wellen zwischen etwa 15 m und 100 m Wellenlänge über die Ionosphäre (ionisierte Luftschichten in 100 bis 500 km Höhe). Für den transozeanischen Telegramm- und Telefonieverkehr war das von unwägbare Bedeutung. Die Langwellenstation Nauen legte die Hochfrequenzmaschinensender von 400 kW Leistung zum alten Eisen und Kupfer und stellte alsbald auf Röhrensender um, denn nur solche können die obengenannten Kurzwellen rationell erzeugen.

(Schluß des Aufsatzes siehe nächste Seite)



Adolf Slaby

50 Jahre Telefunken

Zu den Gratulanten, die der 50jährigen Telefunken-Gesellschaft am 27. Mai ihre Glückwünsche überbringen, gehören Ingenieure und Techniker, Rundfunkhörer und Amateure, Fernsehteilnehmer, Diplomaten und Schwerhörige, Flugzeugbesatzungen und Weltraumfahrer, Wissenschaftler aller Disziplinen, verliebte Pärchen, die über hunderte von Kilometern hinweg heimliche Telefongespräche führen, Herzspezialisten und Faltbootfahrer. Sie alle bedienen sich der drahtlosen Technik, der Elektronik, der Röhren. Ein völlig neues Weltbild entstand durch die Arbeit Telefunken, nicht geruhig, doch hinreißend und genial. Milliarden Röhren helfen in aller Welt, die Menschen allgegenwärtig, vielleicht glücklich zu machen. Millionen Schwingkreise, von den Forschern Telefunken erdacht, reagieren auf Signale, die von anderen Ländern und Erdteilen, zum Teil sogar aus dem Weltraum stammen.

Am Anfang der Telefunken-Arbeit, die der nebenstehende Aufsatz des langjährigen wissenschaftlichen Leiters von Telefunken schildert, stand Adolf Slaby, geboren in Berlin am 18. April 1848 als dritter Sohn eines Buchbindereimstlers. Im Auftrag des Kaisers wohnte Slaby der ersten öffentlichen Funkverbindung bei, die Marconi 1897 im Bristol-Kanal in England über 5 km durchführte. Noch im gleichen Jahr erzielte Slaby bei eigenen drahtlosen Versuchen zwischen Rangsdorf und Schöneberg bei Berlin eine Reichweite von 21 km. Kurz zuvor tat sich Slaby mit dem Grafen Arco zusammen, um das drahtlose System Slaby-Arco zu entwickeln.

Sechs Jahre später, am 27. Mai 1903, berichteten die Berliner Zeitungen: „Es ist heute eine G.m.b.H. unter der Firma Gesellschaft für drahtlose Telegraphie G.m.b.H. mit einem Grundkapital von M. 300 000.— begründet worden, welche letzteres bei Bedarf bis zur Höhe von 1 Million vermehrt werden kann. Die Gesellschaft wird die unter den Namen Professor Braun und Slaby-Arco bekannten Systeme exploitiert und unter Mitwirkung der genannten Erfinder weiterentwickeln.“ Damit war die Telefunken-Gesellschaft entstanden, und die zusammengefaßten Kräfte der beiden großen Elektrofirmen AEG und Siemens & Halske begannen, die drahtlose Technik zu der wohl umwälzendensten aller technischen Entwicklungen zu führen.

Daß Telefunken auch in den kommenden Jahrzehnten wachsen und gedeihen und sein Wirken der Menschheit nur zum Segen gereichen möge, ist der heiße Wunsch aller Gratulanten.

50 Jahre deutsche Funk-Geschichte

(Fortsetzung
von der vorhergehenden Seite)

In dem rauschenden Aufstieg des Rundfunks blieb aber dieser Umschwung vom Publikum fast unbemerkt, bis schließlich auch transozeanische Rundfunksender für kurze Wellen gebaut wurden (in Deutschland die berühmten Olympiade-Sender mit Richtstrahler nach Nordamerika, Südamerika, Afrika und Ostasien) und die Rundfunkempfänger „Kurzwellen-Bereiche“ bekamen.

Im Rundfunkprogramm sind ja, wenn wir von der aktuellen Berichterstattung absehen, Musiksendungen die wichtigsten, und sie sind mit ihrem breiten Frequenzband (30 Hertz bis normalerweise 10 000 Hertz) von sehr vielen technischen Einzelheiten abhängig. Mikrophon, Verstärker, Röhren, Sendermodulation, Demodulation und schließlich Lautsprecher müssen alle ihr Teil beitragen, um eine gute Gesamtübertragung zu erreichen. Alle diese Einzelheiten sind auf Grund des enormen Rundfunkbedarfs in hervorragender Qualität entwickelt worden und haben eine erstaunliche Vervollkommnung der Elektroakustik bewirkt. Damit konnte Telefunken auch akustisch so komplizierte Aufgaben, wie die Lautsprecheranlage im Olympiastadion von Berlin und neuerdings in Helsinki, zur allgemeinen Bewunderung lösen.

Der nächste Fortschritt in der drahtlosen Telegrafie, das Fernsehen, ein alter Wunschtraum, zu dessen Erfüllung auch einige frühzeitige Erfindungen, so die Zerlegerscheibe von dem Deutschen Nipkow, beitrugen, nahm seinen Anlauf in den Jahren 1928 bis 1940. Die Funkausstellungen dieser Jahre zeigten schon viel vom Fernsehen, den Heimempfänger mit Unterhaltungsprogramm, Telefonie mit gegenseitigem Sehen, das Projektions-Großbild und das Fernsehkin. Während der Olympiade in Berlin (1936) entstand der erste öffentliche Fernsehversuchsbetrieb über zahlreiche Fernsehstuben. Kleine Serien von Heimempfängern wurden damals hergestellt und ausgegeben. Im Jahre 1938 wurde bereits der Volks-Fernsehempfänger mit rechteckiger Bildröhre gebaut, und regelmäßiger Fernsehbetrieb hatte in Berlin begonnen, als der zweite Weltkrieg ausbrach.

Militärische Zwecke auf dem Gebiete der drahtlosen Telegrafie stellten Telefunken vor gänzlich andere technische Aufgaben, als etwa der Rundfunk. Was für die drahtlose Industrie den Hauptunterschied zwischen Friedensbedarf und Kriegsbedarf ausmacht, ist die dringende Notwendigkeit, ja geradezu Lebensnotwendigkeit der sicheren Nachrichtenverbindung exponierter Stellen, wie es U-Boote oder Flugzeuge sind. Ein im letzten Krieg sehr wichtig gewordener Zweig, der aber Bedeutung für den Friedensverkehr behalten wird, ist die drahtlose Feststellung metallischer Gegenstände auf der Erdoberfläche, auf dem Meere oder in der Luft. In Deutschland nennt man diese Verfahren „Funkmeß“, und deren geistiger Vater ist der Düsseldorfer Chr. Hülsmeier (Patentmeldung schon im Jahre 1904). Das Ausland hat die Bezeichnung „Radar“ für derartige Verfahren geprägt.

All diese Entwicklungen wurden in Deutschland im Jahre 1945 abgebrochen, aber nach kurzer Lähmung regte sich wieder das Friedensprogramm, und auch Telefunken baute mit allen Kräften wieder auf. Der Krieg hat viele Fabriken zerstört, besonders stark in Berlin, aber andere traten an deren Stelle, so daß Telefunken in zwei Werken in Berlin, in einem in Hannover und einem in Ulm wieder auf allen Gebieten seiner Vorkriegsfertigung tätig sein kann. Auch die Auslandsbeziehungen sind wieder angeknüpft und zahlreiche Sender- u. a. Lieferungen zeigen, daß der alte Ruf der deutschen Weltmarke erhalten geblieben ist.

Die Nachkriegszeit brachte mit der Einführung des UKW-Rundfunks einen neuen Wellenbereich an die Öffentlichkeit. Ursprünglich nur Notbehelf wegen der Einschränkung der deutschen Rundfunkhoheit,

führte die UKW zu einer wesentlichen Verbesserung in Klang und Störfreiheit und brachte die deutsche Technik weit voran. Telefunken hatte schon seit 1926 auf diesem Gebiete Erfahrungen gesammelt, konnte zahlreiche Sender bauen, entwickelte besondere Röhren dafür und stattete seine Empfänger mit UKW-Teil aus.

Daneben wurde die UKW-Technik und die seit 1931 in die Arbeit einbezogene Dezimeterwelle auch für andere Aufgaben der Nachrichtenübermittlung weiterentwickelt. Richtfunkstrecken entstanden, leichte tragbare oder fahrbare Funksprechanlagen fanden auch in der Industrie Eingang, und zur Übertragung des Fernsehens quer durch Deutschland konnte Telefunken die Dezimeter-Relaisstrecke Hamburg-Köln aufbauen.

Der Fernsehbetrieb in Deutschland hat Weihnachten 1952 wieder begonnen.

Die wenigen bisher fertiggestellten Sendestationen lassen einen erheblichen Auftrieb wohl noch nicht zu. Aber das große Publikum wird bald erkennen, daß in einem Lande mit 50jähriger Tradition der drahtlosen Telegrafie auch der Fernseh-Rundfunk technisch erstklassige Leistungen bietet.

Die Feler des Telefunken-Jubiläums

Die Feler des 50jährigen Bestehens begeht die Telefunken-Gesellschaft am Ort ihrer Gründung und ihres 50jährigen Wirkens, in Berlin, mit einem Festakt im Stadtverordneten-saal des Rathauses Berlin-Schöneberg am 27. Mai. Nach einer Begrüßung durch den Vorsitz des Vorstandes, Dr.-Ing. H. Heyne, und einer Ansprache des Bürgermeisters von Berlin, Dr. W. Schreiber, hält der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen, Dr.-Ing. E. h. H. Schubert die Festrede. Prof. Dr. Dr. Ing. E. h. Rukop spricht anschließend über 50 Jahre Telefunken-Technik. Der Festakt führt alle Freunde Telefunks, die Spitzen der Behörden, die führenden Fachleute des In- und Auslandes mit den Mitarbeitern der Gesellschaft zusammen.

Die Rundfunkteilnehmerzahl

am 1. April 1953

Bundesrepublik	11 106 604
West-Berlin	683 953
Insgesamt 11 790 557	
Davon Neuanmeldungen	
(ohne West-Berlin)	124 567
Erlöschene Genehmigungen	89 218
Zunahme der Teilnehmerzahl	
im April	35 349
Zum Vergleich: Zunahme im	
Februar 1953	62 920

Deutsche Studienreisegesellschaft

Wollen Sie den technischen und organisatorischen Aufbau des französischen Fernsehfunks aus eigener Anschauung kennenlernen, oder wünschen Sie, unter fachkundiger Leitung Elektrofirmen in Italien zu besichtigen?

Die Deutsche Studienreisegesellschaft zur Förderung des Austausches wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen führt auf gemeinnütziger Grundlage auch 1953 wieder zahlreiche Reisen durch, auf denen unmittelbare Einblicke in ausländische Firmen und Institute geboten werden. Die Reisen werden auf das beste vorbereitet, so daß jede Sorge um Unterkunft, Verpflegung usw. entfällt.

Zahlreiche maßgebende Betriebe des In- und Auslandes sind Mitglieder der Studienreisegesellschaft. Staatliche Stellen fördern in jeder Weise diese Bestrebungen, die zur Vertiefung der geistigen und wirtschaftlichen Arbeit beitragen. Ausführliche Informationen gibt die Deutsche Studienreisegesellschaft, Nürnberg, Veillodterstraße 1.

Neue Schallplattennormen in Arbeit

Um den Anforderungen des Plattenwechslerbetriebes besser zu entsprechen, hat der zuständige Fachnormenausschuß die Überarbeitung der vorhandenen Normblätter über die Abmessungen von Schallplatten in Angriff genommen. Hierbei handelt es sich um Festlegungen über die Dicke der Platten, über die Ausbildung des Mittelochs, über die Planparallelität beider Plattenseiten sowie über die genauen Maße des Plattenrandes. Auf diese Weise erhält die Industrie die Möglichkeit, bessere, einfachere und damit billigere Plattenwechsler zu entwickeln, deren Mechanismus infolge der genauen Plattenabmessungen einwandfrei und exakt arbeitet.

Ingenieur Anton Kathrein 65 Jahre

Kathrein-Antennen sind zu einem Begriff in der Funkindustrie geworden. Bereits 1919 gründete Anton Kathrein sein Unternehmen. Zunächst wurden Blitzschutzanlagen für Niederspannungs-Freileitungen hergestellt, und mit der Einführung des Rundfunks wurde das Fertigungsprogramm auf Antennen und Antennenzubehör erweitert. 1928 wurde eine Kunststoff-Presserei eingerichtet. Seitdem werden fast alle Metall- und Isolierstücke für das umfangreiche Fertigungsprogramm im eigenen Betrieb hergestellt. Das Unternehmen beschäftigt heute rund 200 Leute und unterhält ein eigenes Entwicklungs-Laboratorium mit einem Spezial-Antennenmeßfeld am Fuß des Wendelsteins.

Am 22. April dieses Jahres beging Anton Kathrein in voller Rüstigkeit und Schaffenskraft seinen 65. Geburtstag. Als alleiniger Betriebsinhaber sowie als Vorsitzender der im ZVEI zusammengefaßten Antennen-Fabriken wird er weiterhin maßgebenden Einfluß auf die Fortschritte der Antennentechnik nehmen.

Keine Rückgabe alter Schallplatten mehr

Da immer weniger alte Schallplatten zurückgegeben werden und die Verrechnung un- bequem ist, verzichtet die Teldec-Schallplatten-gesellschaft ab 1. April 1953 auf Altmaterial-Rückgabe. Die Preise für die Schellack-Schallplatten ihrer Marken Telefunken, Decca und Capitol wurden zum Ausgleich geringfügig erhöht.

Flugfunkortung

Anläßlich der internationalen Tagung in- und ausländischer Fachleute auf dem Gebiet der Flugfunkortung vom 15. bis 17. April 1953 in Frankfurt/Main fand in der Paulskirche eine Ausstellung statt, bei der u. a. Geräte des Decca-Navigationsverfahrens gezeigt wurden. Telefunken führte ferner eine Hafen-Radaranlage in Betrieb vor.

Neue Fernsehkurse

Die Ausbildung in der Fernstechnik beim Fachpersonal im Handel wird von den meisten Fernsehempfängerfirmen planmäßig ausgebaut. So hat Telefunken in letzter Zeit Lehrgänge in Hamburg, Hannover und Düsseldorf abgehalten. Demnächst werden auch Frankfurt/Main und Stuttgart folgen.

Transistor - selbstgebaut

Aus technischen Gründen kann dieser in Heft 9 angekündigte Aufsatz erst in Heft 11 erscheinen.



Herausgegeben vom

FRANZIS-VERLAG MÜNCHEN

Verlag der G. Franz'schen Buchdruckerei G. Emil Mayer

Erscheint zweimal monatlich, und zwar am 5. und 20. eines jeden Monats. Zu beziehen durch den Buch- und Zeitschriftenhandel, unmittelbar vom Verlag und durch die Post. Monats-Bezugspreis für die gewöhnliche Ausgabe DM 1,60 (einschl. Postzeitungsgebühr) zuzüglich 6 Pfg. Zustellgebühr; für die Ingenieur-Ausgabe DM 2,- (einschl. Postzeitungsgebühr) zuzügl. 6 Pfg. Zustellgebühr. Preis des Einzelheftes der gewöhnlichen Ausgabe 80 Pfennig, der Ing.-Ausgabe DM 1,-. Redaktion, Vertrieb u. Anzeigenverwaltung: Franzis-Verlag, München 22, Odeonsplatz 2. — Fernruf: 241 81. — Postscheckkonto München 57 58.

Berliner Geschäftsstelle: Berlin-Friedenau, Grazer Damm 155. — Fernruf 71 67 68 — Postscheckkonto: Berlin-West Nr. 622 66.

Berliner Redaktion: O. P. Herrnkind, Berlin-Zehlendorf, Schützallee 79. Fernruf: 84 71 45.

Verantwortlich für den Textteil: Ing. Otto Limann; für den Anzeigentell: Paul Walde, München. — Anzeigenpreise n. Preisl. Nr. 7.

Auslandsvertretungen: Belgien: De Internationale Pers, Berchem-Antwerpen, Kortemarkstraat 18. — Niederlande: De Muiderkring, Bussum, Nijverheidswerf 19-21. — Saar: Ludwig Schubert, Buchhandlung, Neunkirchen (Saar), Stummstraße 15. — Schweiz: Verlag H. Thali & Cie., Hiltzkirch (Luzern).

Alleiniges Nachdruckrecht, auch auszugsweise, für Österreich wurde Herrn Ingenieur Ludwig Rathelser, Wien, übertragen.

Druck: G. Franz'sche Buchdruckerei G. Emil Mayer, (13 b) München 2, Luisenstr. 17. Fernsprecher: 5 16 25. Die FUNKSCHAU ist der IVW angeschlossen.



Vom Detektor zur Halbleitertriode

Von Dr. W. Engbert

Die Entwicklung der Radio- und Fernsichttechnik, in Deutschland von Telefunken maßgebend beeinflusst, ist ein Spiegelbild der Entwicklung an Elektronenröhren. Wenn der nachstehende Jubiläums-Aufsatz, den wir der Röhrenentwicklung Telefunken verdanken, nicht das Thema „Röhren“ zum Gegenstand hat, sondern an dem der Halbleiter den Bogen der fünfzigjährigen Telefunken-Geschichte spannt, so ist dies einer der wunderbaren und unbegreiflichen Vorgänge in der modernen Physik, die das längst Vergessene plötzlich in neuem Licht erscheinen lassen.

Klein und unscheinbar sieht er aus, der alte Detektor, der in der Geschichte der Hochfrequenz keineswegs eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Lange bevor es Röhren gab und man noch nichts von Leistungsverstärkung beim Empfänger wußte, war er auf den Plan getreten (Popoff 1895) und, durch Ferdinand Braun 1905 eingeführt, der wichtigste Teil des „Hörfempfängers“ geworden. Als Schaltelement, das keine Batterie brauchte, das auch bei Frequenzen noch arbeitete, bei denen die Röhre versagte, hat sich der Detektor behaupten können. Er war es, der in Gestalt des Siliziumdetektors den Mischkopf der Radarempfänger bildete, die — auf Wellenlängen von 9 cm und 3,2 cm arbeitend — bekanntlich die Wende im U-Bootkrieg brachten.

Der Detektor verdankt seine Entstehung den elektrischen Erscheinungen an Berührungskontakten, die bereits im Kohlemikrofon ausgenutzt wurden. Als man vor der Aufgabe stand, die Hochfrequenz nachzuweisen und meßtechnisch zu erfassen, wendete man das Prinzip des Berührungskontaktes wieder an. Es entstanden so Fritter und Kontaktodiode. Kein Wunder, daß man für das Auftreten des Gleichrichtereffektes den Berührungskontakt verantwortlich machte. Die Instabilität der Detektoren schien in der Natur dieses Kontaktes zu liegen, weshalb nach neuen Wegen gesucht wurde. So entstand gleichzeitig mit der Gründung von Telefunken, wo man exakte Hochfrequenzmessungen durchführen wollte, die Schloemilchzelle. Sie besteht aus zwei Platinelektroden, die in verdünnte Schwefelsäure tauchen, und sie zeigte bereits damals, was uns heute geläufig ist: Der Gleichrichtereffekt ist auch ohne Berührungskontakt in dem üblichen Sinne möglich. Diese Tatsache wurde auch offenbar, als man lernte, Selen- und Kupferoxydulgleichrichter zu bauen, und als man — vor allem in der modernen Diodenentwicklung — anfang, die Spitze der Halbleiterdiode auf dem Kristall festzuschweißen. Normaldioden werden bereits mit Platinspitzen und Spezialdioden mit Goldspitzen geliefert; deren Spitzen mit dem Germaniumkristall fest verbunden sind.


Die Schloemilchzelle zeigte also den bei den Detektoren störenden Einfluß des Kontaktdruckes nicht, aber dafür ein Merkmal, das typisch für die Detektoren ist: die Spitze. Eine der Platinelektroden war nämlich nur mit einer kurzen Spitze mit der Säure in Kontakt. Heute wissen wir, daß zur Erzielung einer Gleichrichtung in einem Metall-Halbleitersystem eine Spitze grundsätzlich nicht notwendig, jedoch zur Erreichung der kleinstmöglichen inneren Kapazität des Gleichrichters erforderlich ist. Diese Kapazität liegt leider in Serie mit einem inneren Widerstand in dem Kristall, so daß ein „Wegstimmen“ der inneren Kapazität nicht möglich ist. Sie schließt daher bei sehr hohen Frequenzen die Gleichrichterstrecke, die dieser Kapazität parallel liegt, praktisch kurz. Detektoren für hohe Frequenzen müssen also immer Spitzen- bzw. sehr kleine Schweißkon-

takte besitzen. Die Schloemilchzelle brachte als drittes eine Schaltmaßnahme, die später bei den Röhren allgemein und bei den Kristalldioden in speziellen Fällen getroffen wurde: Durch eine regelbare Vorspannung wurde ein günstigster Arbeitspunkt eingestellt, in diesem Fall für eine beste Gleichrichtwirkung der Punkt der stärksten Kennlinienkrümmung.

Trotz der großen Hilfe, die die Schloemilchzelle damals darstellte, setzte sich doch bald der einfachere Kristalldetektor durch, wie ihn Braun angegeben hatte. Fußend auf seiner Entdeckung aus dem Jahre 1874, daß einige Metallsulfide und -Oxyde einen von der Stromrichtung abhängigen elektrischen Widerstand zeigten, baute er den Bleiglandetektor mit einer angefederten Graphitspitze. Damit ist bereits Grundform und Grundbestandteil auch der modernen Halbleiterdiode gegeben, vor allem der Kristall mit Halbleitereigenschaften. Erst in den letzten Jahren hat dieser Begriff einen so weiten Inhalt bekommen, daß fast alle Erscheinungen der Kristallelektronik gemeistert werden konnten. Vorher jedoch, in der langen Zeit, als die Röhre das überraschende Wort sprach und trotzdem bei dem Detektor darum gerungen wurde, alle bei ihm auftretenden Effekte zu verstehen, zeigte er eine solche Fülle unverständlicher Eigenschaften, daß

Ein Begriff ist hierbei wichtig geworden: die Lebensdauer oder die Reichweite der Ladungsträger im Kristall. Der Halbleiter besitzt stets eine gleiche mittlere Elektronenkonzentration, die er einzuhalten sucht, auch wenn man zusätzliche Elektronen hineinfließen läßt oder ihm welche entzieht. Die unnatürliche Konzentration hält sich nur eine gewisse Zeit (Lebensdauer) oder die Elektronen können nur eine gewisse Strecke (Reichweite) ungehindert durchlaufen. Durch die Reichweite ist nun die Zone in dem Kristall gegeben, die bei dem Gleichrichtereffekt mitwirkt. Sie hängt sehr stark von den Zusätzen an Fremdatomen ab, die dem Kristall gewollt oder ungewollt eingegeben wurden, bei sehr sauberem Germanium beträgt die Reichweite über 2 mm. Da bei den früheren Kristallen ein Reinigungsprozeß nicht vorgenommen wurde, ist anzunehmen, daß die Gleichrichtung der alten Detektoren in einer sehr schmalen Zone nahe der Kristalloberfläche stattfand. Schon bei wenigen Volt Sperrspannung versagte im allgemeinen der Detektor, die Sperrströme wurden zu groß und es erfolgte bald ein elektrischer Durchschlag. Heute baut man Spitzendioden mit Sperrspannungen über 300 Volt und Flächenioden, die erst bei 1000 Volt durchschlagen. Diese Dinge hängen aber nur indirekt von der Reichweite der Elektronen im Kristall ab, viel wesentlicher ist die Hochohmigkeit in der Sperrphase. Letztere wird ja dadurch erreicht, daß beim Anlegen der Sperrspannung der Kristall von Elektronen, welche die Leitfähigkeit verursachen, leergepumpt wird. Je dicker nun die Kristallzone ist, die so von Elektronen entblößt werden kann — das wird durch die oben definierte Reichweite bestimmt —, um so hochohmiger ist der Gleichrichter in der Sperrphase. Sperrströme kleiner als 5 μA bei 50 Volt und dementsprechend 10 $\text{M}\Omega$ Widerstand und mehr sind durchaus erreichbar.

Aber auch die Flußrichtung der Diode gewann durch die moderne Entwicklung. Während die alten Detektoren bei +1 Volt einen Flußstrom von einigen Milliampere hatten, gelingt es heute, mehr als 100 mA bei der gleichen Spannung zu erzielen. Die Spitze besteht hier aus Gold, das mit Gallium oder Indium legiert ist. Durch einen besonderen Formierprozeß, bei dem die Spitze sehr heiß wird, legiert diese Spitze mit dem Germanium und bildet einen Übergang, der einen sehr starken Flußstrom zur Folge hat: Es sei hier eingefügt, daß ein Festschweißen der Spitze aus

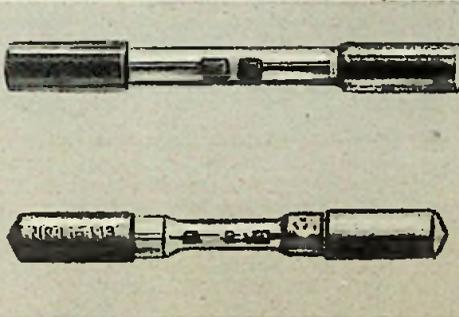


Fritter aus der Anfangszeit der drahtlosen Technik

er rechnerisch nicht erfaßt werden konnte. Da war zum Beispiel die große Temperaturabhängigkeit der Gleichrichtereigenschaften, die man an Bleiglanz-, Silizium- und Karborunddetektoren 1916 studierte, so daß man den Schluß zog, es handele sich bei dem Gleichrichtereffekt um die Umwandlung der elektrischen Energie in eine Thermospannung. Ganz so abwegig war diese Auffassung allerdings nicht, denn bei allen Gleichrichtern ist eine Spannung in der Sperrzone des Kristalls vorhanden, nämlich dort, wo ein schneller Übergang von unterschiedlich gedopptem Kristall vorhanden ist. Durch das Dopen von Kristallbereichen befinden sich hier unterschiedliche Elektronenmengen so, als ob die Bereiche eine unterschiedliche Temperatur besäßen. Am Grenzübergang bildet sich dann die „Thermospannung“ aus.


Die Spitzendioden geben auch heute noch Anlaß zu Diskussionen, obwohl man gelernt hat, die vielen sich überlagernden Effekte zu trennen und das, was in dem Kristall sich abspielt, von dem zu unterscheiden, was von der Oberfläche des Kristalls herrührt. Der Erfolg war, daß der Flußstrom, die Sperrspannung und der Sperrstrom um Größenordnungen verbessert werden konnten, alles auf Grund einer intensiven Halbleiterforschung, die der Triode zullebe gemacht wurde.

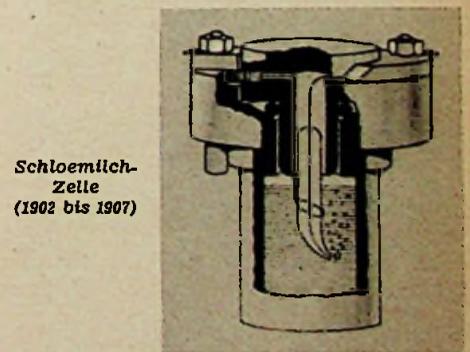¹⁾ Mit Dopen bezeichnet man es, wenn einem reinen Material (Germanium) Spuren eines Fremdmaterials in gewollter Konzentration beigegeben werden.



Stabilitätsgründen nicht notwendig ist. Die Germaniumdioden machen alle einen ähnlichen Formierprozeß durch, bei dem lediglich das Germanium unter der Spitze schmilzt und so eine Senke bekommt, in der die Spitze, federnd angedrückt, fest und sicher gehalten wird.

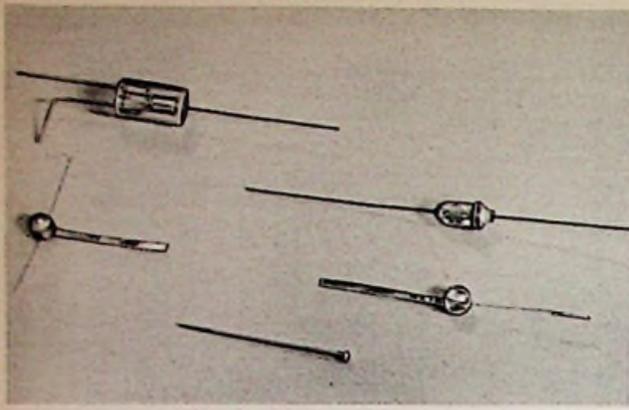Den großen Erfolgen in dem Verhältnis Fluß- und Sperrstrom folgte aber bald die Erkenntnis, daß diese Dioden bei sehr hohen Frequenzen nicht so gut waren, ja,



Germanium-Dioden und Spitzen-Transistoren (Muster aus der Entwicklung Telefunken). Die winzigen Abmessungen sind an der mit abgebildeten Stecknadel zu erkennen

sogar noch schlechter waren als z. B. der alte Siliziumdetektor. Hier zeigte sich, daß das Mithineinbeziehen großer Kristallbezirke für den Gleichrichter effekt bei hohen Frequenzen nachteilig war. Bei sehr plötzlichem Wechsel von der Fluß- in die Sperrrichtung mußte diese große Zone ebenso schnell wechselnd mit Elektronen gefüllt oder von Ladungsträgern entleert werden, ein Vorgang, dem seitens des Kristalls Hemmnisse in den Weg gelegt werden, die heute noch nicht geklärt sind. Deshalb verzichtet man u. a. auf Reichweite und damit auf Hochohmigkeit in der Sperrphase und baut die Dioden für Höchstfrequenzen mit Kennlinien, die sich nicht wesentlich von denjenigen des alten Detektors unterscheiden. So schließt sich ein Kreis von dem alten Detektor über die moderne Halbleiterdiode für allgemeine Zwecke bis zur Höchstfrequenzdiode, die uns heute wieder ebenso viel Kopfzerbrechen macht, wie es damals der alte Detektor tat.

Einige wesentliche Dinge sind aber bei diesem „Kreislauf“ hängen geblieben:

1. Das äußere Gewand der Diode. Man weiß jetzt, daß der Gleichrichter luftdicht nach außen abgeschlossen sein muß, denn die meisten Instabilitäten des Detektors rührten von dem Einfluß der Atmosphäre her. Auf der Oberfläche des Kristalls wirken chemisch-physikalisch geringste Spuren von Fremdstoffen, wie z. B. auch Feuchtigkeit, vor denen sich zu schützen die größten Anstrengungen gemacht werden. Angefangen vom Schließen der Gehäuseporen mit Wachs geht der Weg bis zum vakuumdichten Zulöten oder Einschmelzen.

2. Die Halbleiterdiode ist heute kein Zufallsprodukt mehr, man kann die Kennlinien in einem gewissen Rahmen so herstellen, wie man sie speziell für den jeweiligen Zweck haben will, und zwar durch entsprechende Wahl des Halbleitermaterials, der Spitze und des Fertigungsverfahrens.

Die wichtigsten Halbleiter-Erfahrungen, die die Diode soweit vorangebracht haben, sind jedoch aus den Untersuchungen im Zusammenhang mit der Triode hervorgegangen. Als Bardeen und Brattain 1948 ihren Spitzentransistor beschrieben, der erstmalig den Beweis brachte, daß auch die Elektronenbewegung im Kristall gesteuert werden konnte, setzte sofort eine intensive Forschungstätigkeit auf dem Halbleitergebiet ein, die auch heute noch anhält. Man hatte hier wieder wie bei der Spitzendiode den relativ einfachen Aufbau, nur daß statt einer Spitze zwei dicht nebeneinander auf den Kristall gesetzt wurden; der Klärung der inneren Vorgänge setzten sich jedoch auch hier viele Schwierigkeiten in den Weg, mehr als der zweiten Ausführungsform dieser Trioden, dem später gebrachten Flächentransistor (Shockley). Es klingt sehr einfach, wenn man vom Spitzentransistor erklärt: Er besteht aus zwei Dioden, die miteinander in Verbindung stehen. Die eine Spitze bekommt eine

positive Spannung, sie arbeitet im Flußgebiet und zieht daher bei kleinen Steuerspannungen große Ströme. Die andere Spitze erhält eine große negative Spannung, sie arbeitet im Sperrgebiet und zieht also nur sehr kleine Ströme. Durch die große Nähe der beiden Diodensysteme fließt der Flußstrom der Steuerspitze vom System 1 z. T. auch durch das zweite System und steuert dieses damit aus. Geht man aber auf die Einzelheiten dieser Aussteuerung ein, z. B. die Tatsache, daß der Strom im zweiten System in Wirklichkeit nicht kleiner als im ersten, was man erwarten sollte, sondern um einen Faktor α ($\sim 2,5$) größer ist, so genügt diese einfache Erklärung nicht mehr. Man muß schon Näheres darüber wissen, was für Ladungsträger vorhanden sind und wie sie sich in dem Kristall bewegen und was sie für Raumladeeffekte hervorrufen. Bei dem Spitzentransistor bewegen sich bei positiver Spitze die Elektronen im Kristall nicht zur Spitze hin, wie man zunächst annehmen würde, sondern es bewegen sich Defektelektroden oder „Löcher“ (das sind fehlende Elektronen im Gitterverband) von der Spitze weg in den Kristall hinein. Man sagt: Die Spitze, in Flußrichtung geschaltet, injiziert Löcher. Das ist der Steuerstrom, der in die Nähe der zweiten Spitze gelangt. Diese ist aber negativ geschaltet und injiziert Elektronen in den Kristall hinein, wenn auch in geringer Menge. Die ankommenden Löcher rufen einen Elektronenstrom hervor, so, als würde dieser von der zweiten Spitze in den Kristall hinein injiziert, der sogar stärker ist, als der ankommende Löcherstrom. Die Löcher bedeuten nämlich, je dichter sie sind und je länger sie sich in der Nähe der zweiten Spitze aufhalten, nicht eine Raumladung, die hemmend wirkt, sondern vielmehr eine Raum-,entladung für die Elektronen. So entsteht in der zweiten Diode der um den Faktor α größere Strom als in der Steuertiode. α ist eine typische Größe des Spitzentransistors, die erfreulicherweise mithilfe, die Verstärkung des Spitzentransistors zu vergrößern, ihn aber auch instabil machen kann.

Die Aussteuerung ist nicht leistungslos, wie bei der Röhre; man muß mit einem relativ niedrigen Eingangswiderstand rech-

nen, denn die Steuertiode ist ja in Flußrichtung geschaltet (R_E ca. 400 Ω).

Die Abnahmeseite des Transistors enthält eine in Sperrrichtung geschaltete Diode. Im Gegensatz zur Röhre ist deren Sperrwiderstand nicht unendlich. Es fließt ein Reststrom, der den Stromaussteuerbereich verkleinert²⁾. Die Weiterentwicklung führte zum Flächentransistor, bei dem die Elektroden fest angelegt sind. Hier kann der Reststrom äußerst klein gehalten werden und — was bei keiner Röhre möglich ist — die Restspannung ist praktisch gleich Null. Die Größe α wird nie größer als 1, weil die Spitzenwirkung fortfällt.

Wenn $\alpha = 1$ wäre, entspräche dieser Transistor in seinem Steuerleistungsbedarf der Röhre, vorausgesetzt, daß die Kristallbasis als Steuerelektrode geschaltet ist. Tatsächlich ist auch der Flächentransistor so gebaut, daß die mittlere gemeinsame Zone für die beiden Diodenstrecken sehr schmal ist, damit sie möglichst wenig Elektronen auffängt. Der Flächentransistor läßt sich dann ähnlich wie die Röhre in einer Gitter-, Katoden- oder Anodenbasisschaltung betreiben, um damit die Eingangs- und Ausgangswiderstände des Transistors den Erfordernissen der Schaltung anzupassen. Damit besitzt der Flächentransistor wesentliche Vorteile gegenüber dem Spitzentransistor. Trotzdem wird der Spitzentransistor seine Stellung behaupten, weil er etwas leichter herzustellen ist und weil seine Frequenzgrenze etwa eine Größenordnung höher liegt, als beim Flächentransistor, dessen obere Frequenzgrenze etwa 1 MHz beträgt (die durch eine Halbleitertetrode bereits wesentlich heraufgesetzt wurde).

Bei allen Transistoren und bei den meisten Dioden ist als Halbleitermaterial Germanium verwendet worden, weil es sich am leichtesten so reinigen läßt, wie es die Halbleiter-Elektronik erfordert. Die Erfahrungen hier können auf andere Halbleiter übertragen werden, was man bereits mit Silizium getan hat. Man weiß, daß man dadurch den Temperaturbereich, in dem der Transistor noch brauchbar ist, erweitern kann, denn aus Germanium hergestellt dürfen sie nur bei einer Umgebungstemperatur bis 75 °C betrieben werden. Die moderne Germaniumtriode befriedigt jedoch bereits die meisten Anforderungen der Geräteindustrie, die im Begriffe ist, die neuen Möglichkeiten, die sich hier bieten, auszuschöpfen.

Es ist ein neues Ding, diese Halbleitertriode — keineswegs eine Röhre, bei der man die Heizung weggelassen hat, sondern ein sehr eigenwilliges Gebilde sowohl für die Hersteller- als auch für die Schaltungsseite.

²⁾ Siehe z. B. die Restspannung beim Aussteuern einer Röhre.

Kristalldetektoren - Dioden - Trioden

Art	Material	Zeit	Eigenschaften
Kristalldetektor	Bleiglanz/Graphitspitze Silizium Karbon/Metallspitze Pyrit Rotzinkerz/Kupferkies	1905 bis 1925	Instabil, da ohne Luftabschluss; nur geringe Spannungen, da keine Spannungsfestigkeit
Schloemlichzelle	Säure/Platinspitze	1902 bis 1907	Umständlich in der Handhabung. Erste quantitative HF-Messungen. Reproduzierbare Meßergebnisse, weil eindeutiger Kontakt.
Kupferoxydulgleichrichter	Kupferoxydul (Srutur)	1925 bis 1940	Zu große Kapazität, damit zu große Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Amplitude, geringe Spannungsfestigkeit pro Zelle. Zur Gleichrichtung höherer Spannungen waren mehrere Zellen hintereinandergeschaltet.
Siliziumdetektor	Silizium/Metallspitze	1905 bis heute	Schlechte Sperrkennlinie, aber für Höchstfrequenz verwendbar.
Germaniumdetektor	Germanium/Metallspitze	1935 bis heute	Kleine Kapazitäten, hohe Sperrspannungen, hohe Flußströme, Eignung für hohe Frequenzen.
Spitzentransistor	Germanium/Metallspitze	1948	Verstärkung bis 10 MHz, Reststrom.
Flächentransistor	Germanium/—	1949	Verstärkung bis 1 MHz, sehr kleiner Reststrom, Restspannung praktisch gleich Null.

Die drahtlose Fernsteuerung von Modellen

Am 11. 4. 1953 wurden im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen die Bestimmungen über die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb von Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen veröffentlicht.

Damit ist der drahtlosen Technik in Deutschland ein neues Gebiet erschlossen, das auch für die Industrie von Bedeutung werden wird. Sowohl nach Einzelteilen, wie z. B. den dafür benötigten Spezialrelais, wie auch nach fertigen serienmäßigen Fernsteueranlagen wird bald eine lebhafte Nachfrage einsetzen. Wer sich rechtzeitig diesen Wünschen anpaßt, darf auf einen sehr interessierten und beständigen Kundenkreis rechnen.

Erfreulicherweise sind die Bedingungen recht entgegenkommend gehalten, so daß damit den deutschen Funkamateuren und Modellsportlern das reizvolle Gebiet der drahtlosen Modellsteuerung erschlossen wird. Wir bringen deshalb im Anschluß zwei Arbeiten, die sich mit den grundlegenden Einzelheiten dieser Technik befassen, und geben nachstehend die Bestimmungen hierfür aus dem Amtsblatt im Auszug wieder:

I. Die Errichtung und der Betrieb von Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen sind genehmigungspflichtig. Unter Modellen sind Flug-, Schiffs- und Eisenbahn-Modelle sowie sonstige Modellfahrzeuge zu verstehen, die ausschließlich sportlichen Zwecken dienen.

II. Die Genehmigung wird von der für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Oberpostdirektion erteilt.

III. Für Sender und Empfänger sind die Frequenzen

13 560 kHz $\pm 0,05$ % oder

27 120 kHz $\pm 0,6$ % oder

465 MHz $\pm 0,5$ %

zur Zuteilung vorgesehen. Eine dieser Frequenzen teilt die zuständige Oberpostdirektion dem Antragsteller zu.

IV. Für serienmäßig hergestellte Geräte kann eine technische Prüfung auf Einhaltung der technischen Auflagen und die Erteilung eines Prüfprotokolls beim Fernmeldetechnischen Zentralamt in Darmstadt beantragt werden. Über die Kosten für eine technische Prüfung erteilt das Fernmeldetechnische Zentralamt in Darmstadt Auskunft.

Die Genehmigung berechtigt lediglich zur Errichtung und zum Betrieb von Funkanlagen zur Fernsteuerung von Flug-, Schiffs- und Eisenbahnmodellen sowie sonstigen Modellfahrzeugen, die ausschließlich sportlichen Zwecken dienen. Für Nachrichtenzwecke (Telegrafie- oder Sprechfunk) dürfen die Funkanlagen nicht verwendet werden.

Die Funkanlagen dürfen nur von der in der Genehmigungsurkunde bezeichneten Person errichtet und betrieben werden.

Die hochfrequente Ausgangsleistung des Senders darf 5 Watt nicht überschreiten. Sender mit der Frequenz 13 560 kHz müssen quartzgesteuert sein. Die Feldstärke der Oberwellen und Nebenwellen der jeweils zugeteilten Frequenz darf den Effektivwert von $30 \mu\text{V/m}$ im Abstand von 30 m vom Sender (im Freien gemessen) nicht überschreiten. Das gilt auch für die Ausstrahlungen des Empfängers.

Werden die Funkanlagen durch eine Fernmeldeanlage, die öffentlichen Zwecken dient, oder durch andere ordnungsmäßig betriebene Funkanlagen gestört, so ist es Sache des Inhabers der Genehmigung, seine Anlagen auf seine Kosten so zu gestalten, daß sie nicht beeinträchtigt werden.

Der Inhaber der Genehmigung ist für jeden Mißbrauch der Funkanlagen, auch durch Dritte, verantwortlich. Bei Minderjährigen haftet der Erziehungsberechtigte.

Die Gebühr für die Genehmigung einer Sende/Empfangsanlage, bestehend aus einem Sender und einem Empfänger, beträgt jährlich 10 DM. Für jeden zusätzlichen Empfänger sind jährlich 3 DM zu entrichten. Die Gebühren werden für ein Jahr erhoben, auch wenn die Genehmigung nur für einen kürzeren Zeitraum beantragt wird oder vor Ablauf eines Jahres durch Verzicht oder Widerruf erlischt. Die erste Gebühr ist bei Erteilung der Genehmigung fällig.

Die Genehmigung erlischt, wenn der Inhaber auf sie verzichtet oder die DBP sie wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen widerruft. Verzicht und Widerruf sind auf keine Frist gebunden. Nach Erlöschen der Genehmigung sind die Funkanlagen unverzüglich außer Betrieb zu setzen. Die Genehmigungsurkunde ist der Stelle zurückzugeben, von der sie ausgestellt worden ist.

Die Bestimmungen können jederzeit geändert oder ergänzt werden. Dadurch gegebenenfalls erforderlicher werdende Änderungen seiner Funkanlagen hat der Inhaber der Genehmigung, falls er die Anlagen weiterbetreiben will, auf seine Kosten vornehmen zu lassen.

Die Funk-Fernsteuerung von Flugmodellen

Der Modellsport ist heute in vielen Ländern nicht mehr nur ein Steckenpferd einzelner mehr oder weniger begabter Bastler, sondern ein ausgesprochener Volkssport. Vor allem in den großen Industriestaaten wird er von hunderten Tausenden Menschen jeden Alters und Geschlechts betrieben. Der Wert des Modellsportes für die technische Vorbildung der Jugend, der Gewinn zahlreicher Erfahrungen und deren Nutzung auf verschiedenen Gebieten der Großtechnik wurden von der Industrie und den Regierungen erkannt und es wurde eine großzügige Förderung des Modellsportes eingeleitet. In Deutschland war der Modellsport durch den Kriegsausgang nahezu unterbrochen und erst mit der Lockerung der Besatzungsbestimmungen setzte eine neue Entwicklung ein, die zu größten Hoffnungen berechtigt.

Das Streben des Modellsportlers, stets die Fortschritte der Technik in seinen Bauten zu berücksichtigen, veranlaßt ihn, alle technischen Errungenschaften weitgehend anzuwenden. So ist es nicht verwunderlich, daß ganz besonders die Funktechnik zu einem wichtigen Hilfsmittel des Modellsportlers geworden ist. Nur auf dem Funkweg kann man ein Modell vom festen Standpunkt aus nach Belieben in jede Richtung hin lenken. Die Gefahr, daß normale Schiffs- oder Flugmodelle durch Wegschwimmen oder Entfliegen verloren gehen können, macht den Wunsch des Modellsportlers verständlich, sein Modell durch Funksteuerung fernzulenken.

Infolge der besonders starken Verbreitung des Modellsportes in den USA und in England ist die Anwendung der Funk-Fernsteuerung für Modelle dort so umfangreich, daß die erforderlichen Geräte bereits von zahlreichen Firmen serienmäßig hergestellt werden und der Modellsportler das fertige Gerät kaufen, ein-

bauen und in Gebrauch nehmen kann. Die Bestimmungen zur Benutzung von Funk-Fernsteuerungen für Modelle sind in diesen Ländern sehr locker. Im allgemeinen genügt es, daß die Anlage genau auf der vorgeschriebenen Frequenz (27,12 bzw. 27,25 oder 468 MHz) arbeitet und eine bestimmte Ausgangsleistung (5 Watt) nicht überschritten wird. Der Betrieb der Anlage ist dort zulassungs- und gebührenfrei. In Deutschland wurden vor kurzem diesbezügliche Bestimmungen erlassen (vergl. die Einleitung zu diesem Aufsatz).

Zahlreiche deutsche Modellsportler haben auf Grund von Sondergenehmigungen in den vergangenen zwei Jahren wiederholt ferngesteuerte Modelle vorführen können und dabei gezeigt, daß sie durchaus in der Lage sind, mit den Leistungen ausländischer Modellsportler Schritt zu halten. An vielen Orten haben sich Modellsportler mit KW-Amateuren und Funktechnikern verbunden, und die Zahl der bereits fertiggestellten ferngesteuerten Modelle ist sehr groß; alle Erbauer warten darauf, daß sie ihre Modelle bald der Öffentlichkeit vorführen können. Noch mehr Interessenten jedoch möchten die Funksteuerung anwenden, sie verfügen aber noch nicht in genügendem Maße über die technischen Voraussetzungen.

Aus diesem Grund soll hier ein allgemeiner Überblick über die Art und den Stand der heutigen Anlagen vermittelt werden. In einer zweiten anschließenden Arbeit werden ausführliche Angaben über den Bau von Sendern und Empfängern für die Fernsteuerung gemacht.

Die grundsätzlichen Schaltungen der Sender und Empfänger

Die heute benutzten Anlagen sind — mit einigen Ausnahmen — auf wenige Schaltungen und Steuersysteme beschränkt; sie

werden in der Serienherstellung und auch beim Selbstbau angewandt. Die Forderungen nach geringem Gewicht, einfachem Aufbau, größtem Wirkungsgrad bei geringem technischem Aufwand und nach erträglichen Bau- und Betriebskosten haben den Weg für die Entwicklung dieser Geräte bestimmt.

Für die meistbenutzten Anlagen wird ein einfacher Hi-Sender für Batteriebetrieb verwendet. Die Bilder 1 und 2 zeigen Schaltbeispiele hierfür. Bei englischen und amerikanischen Sendern für Modellfernsteuerung werden vorzugsweise die Röhren 3A4, 3A5 und DL94 verwendet. Die Gegentaktschaltung ist dabei vorherrschend. Die Frequenzstabilität rückgekoppelter Steuersender ist bei der Frequenz 27,12 MHz mit $\pm 0,6$ % ausreichend. In den USA ist für die Frequenz 27,25 MHz die Verwendung eines quartzgesteuerten Senders notwendig, da die Abweichungen von dieser Frequenz nur 0,05 % betragen dürfen.

Deutsche Modellsportler haben bisher entweder englische Seriengeräte (ED)¹⁾ oder auch Selbstbaugeräte verwendet. In letztere wurden oft die Röhren RL 2,4 T 1, RL 2,4 T 4 und LS 2 eingebaut. Die Ausgangsleistung dieser Sender beträgt 1,5 bis 4 Watt und genügt den Ansprüchen der Modellsportler. Bei Verwendung tonmodulierter Anlagen wird der Hi-Stufe meist nur eine einfache Modulationsstufe beige-schaltet (Bild 3 und 4).

Die Empfänger sind ganz besonders sparsam aufgebaut, da vor allem Flugmodelle keine großen Gewichte vertragen. Aus den Schaltzeichnungen Bild 5 bis 7 sind die Werte und Einzelteile einiger einfacher Empfänger zu ersehen; für den Funktechniker ist eine Beschreibung dieser Schaltungen nicht unbedingt notwendig, da sie keine Besonderheiten enthalten und die Wirkungsweise klar zu erkennen ist.

¹⁾ Electronics Developments Ltd.

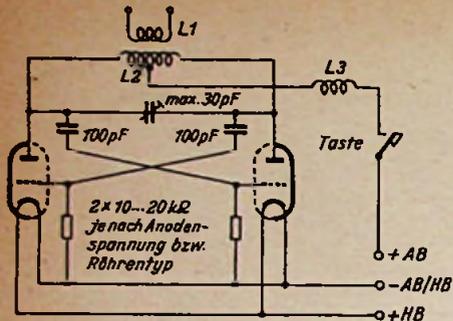


Bild 1. Gegentakt-Hf-Sender. L1 = 3 Windungen Cu versilbert, 2 mm Ø; Spulenkörper 18 mm Ø, 8 mm lang; L2 = 12 Windungen Cu versilbert, 2,5 mm Ø; Spulenkörper 18 mm Ø, 45 mm lang; L3 = Hf-Drossel, Drahtlänge = 1/4. Geeignete Röhren: 3 A 5, (1,5 W), 2 x RL 2,4 T 1, LS 2, RL 2,4 T 4 (3...4 W)


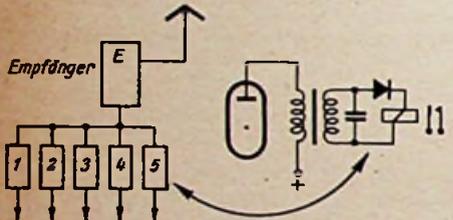
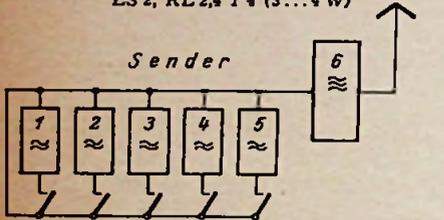
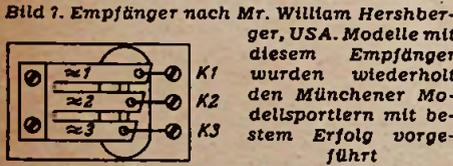


Bild 4. Mehrkanalsteuerung mit fünf Nf-Oszillatoren. Die in den Resonanztransformatoren des Empfängers erzeugten Wechselströme werden gleichgerichtet und schalten über ein Zwischenrelais den Arbeitsstromkreis

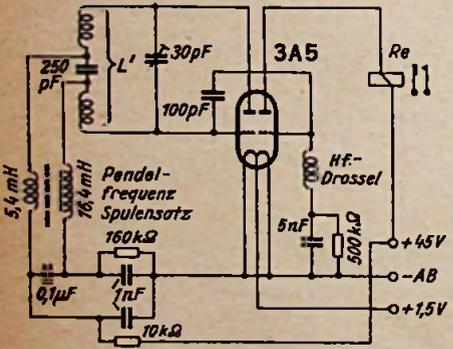

Die Übertragung des Steuerkommandes

Wesentlich interessanter dürfte es sein, wie die vom Sender ausgestrahlten Impulse im Empfänger aufgenommen werden und zur Auslösung einzelner oder mehrerer Funktionen am Modell führen.

Die durch die Sendepulse im Empfänger hervorgerufenen Anodenstromänderungen, die in der Regel nur einige Milliampere oder gar nur Bruchteile eines Milliampere betragen, reichen nicht aus, um die Ruder usw. direkt zu betätigen; jedoch ist es mit diesen Stromänderungen möglich, ein empfindliches Empfängerrelais

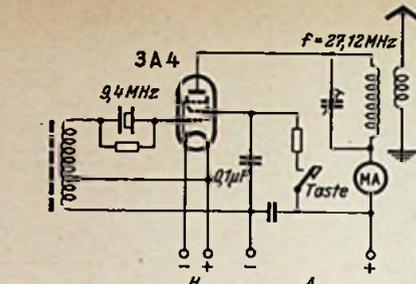


Bild 2. Quarzgesteuerter Hf-Sender mit Frequenzverdreifung

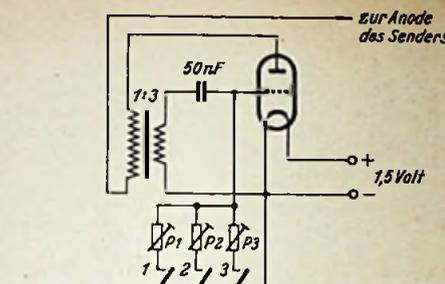


Bild 3. Modulationsstufe für drei Tonfrequenzen

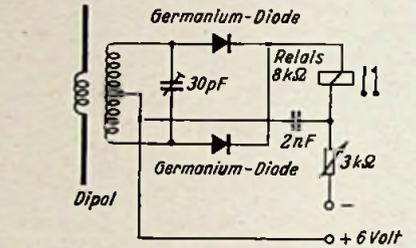


Bild 5. Einfacher Empfänger mit zwei Germaniumdioden für Entfernungen bis zu 100 m

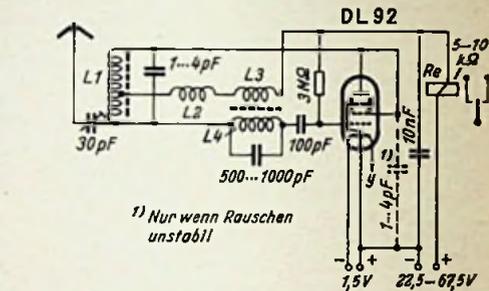


Bild 6. Empfänger mit Pendelfrequenz-Transformator. L1 = 18 Windungen CuL, 0,3 mm Ø auf Hf-Kern 10 mm Ø, Anzapfung an der 7. Windung; L2 = Hf-Drossel. Drahtlänge = 1/4; L3 und L4 = Pendelfrequenz-Transformator

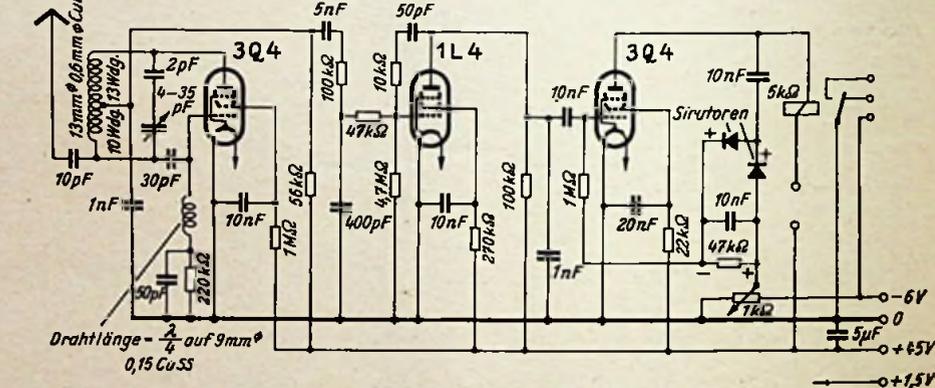


Bild 9. Mehrrohrempfänger von Alois Hofmann, Gauting/München. Das Modell, das diesen Empfänger enthielt, errang beim letzten deutschen Fernlenk-Wettbewerb in Darmstadt einen ersten Preis

fangsrelais Re auszulösen und damit den Stromkreis eines Arbeitsrelais Ra, des Rudermotors usw. zu schließen (siehe Bilder 18 bis 20).

Im einfachsten Fall kann ein kleiner Elektromagnet die Funktion direkt übernehmen. Da für diese Arbeitsleistung jedoch ein verhältnismäßig großer Strom erforderlich ist, wird für die Ruderbetätigung in der Regel ein Gummi- oder Federtrieb benutzt, der über einen Kurbeltrieb auf die Ruder einwirkt. Ein kleiner Elektromagnet mit geringem Spannungs- und Strombedarf schaltet ein Schrittschaltwerk, das in bestimmter Folge die verschiedenen Ruderausschläge, die Motor-drosselung u. dgl. bestimmt. Für die Auslösung des Arbeitsrelais Ra ist die Eignung des Empfängersrelais Re die wichtigste Voraussetzung. Re soll schon bei 0,1 bis 0,2 mA einen sicheren Kontaktwechsel hervorrufen und bei geringem Ruhestrom von ca. 1 mA kontaktfest, d. h. unempfindlich gegen Motorschütterungen usw. sein. Ferner soll das Relais ein geringes Gewicht haben, gegen Lageänderungen unempfindlich sein und in allen Lagen gleichmäßig ansprechen.

Die Relais

Unpolarisierte Relais mit einer Wicklung von 5 bis 6 kΩ und mit 25 bis 40 g Gewicht sind das Übliche. Bei einem Ruhestrom von 1 mA und einem Stromwechsel von 0,1 bis 0,3 mA entsprechen sie den Anforderungen einfacher Anlagen. Wesentlich empfindlicher sind polarisierte Relais, die z. B. in England für die Modellfunksteuerungen in besonders geeigneten Typen hergestellt werden. Bei gleicher Größe und bei gleichem Gewicht, wie sie die unpolarisierten Relais besitzen, sprechen sie schon auf weniger als 0,1 mA an, und sie sind noch unter 0,5 mA Ruhestrom kontaktfest. Deutsche Modellsportler verwenden oft polarisierte Siemens-Fernsprechrelais bzw. Telegrafrelais, die sehr empfindlich sind, jedoch mit ca. 130 g Gewicht für kleine und mittlere Modelle etwas schwer sind. In der Praxis hat es sich jedoch gezeigt, daß bei Anwendung geeigneter Schaltungen mit sehr niedrigem Anodenstrom auch nur kleine Batterien erforderlich sind und das höhere Relaisgewicht dann nicht mehr so nachteilig ist.

Die Einstellung des Relais auf den Anodenstrom des Empfängers und die Justierung der Kontakte müssen mit besonderer Gewissenhaftigkeit vorgenommen werden, wenn die geringen Stromänderungen des Empfängers voll wirksam werden sollen.

Fernsteuerungen mit Tonfrequenzen

Für Nf-modulierte Anlagen werden besondere Relais vorgesehen, die auf die jeweils vom Empfänger aufgenommenen und verstärkten Tonfrequenzen ansprechen. Meist werden hierzu sogenannte Zungenrelais nach Bild 8 verwendet, die mit mehreren verschiedenen langen Stahlzungen versehen sind, auf deren Eigenschwingungen die Nf-Kanäle abge-

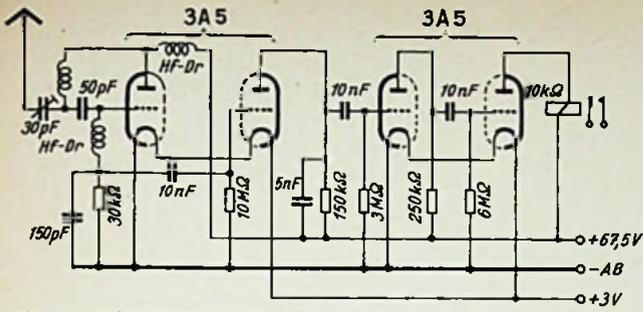


Bild 10. Mehrröhrenempfänger unter Verwendung von zwei Batterie-Doppeltrioden

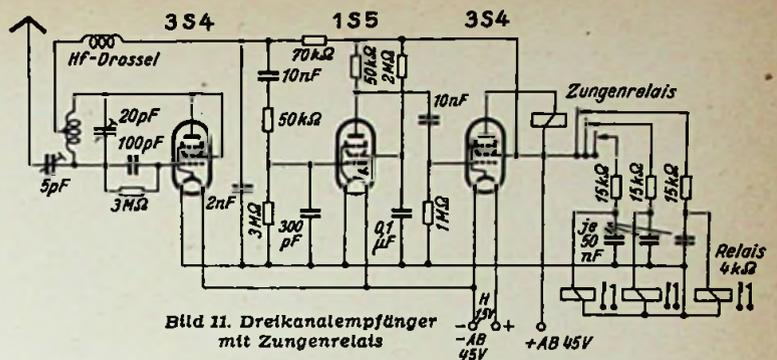


Bild 11. Dreikanalempfänger mit Zungenrelais

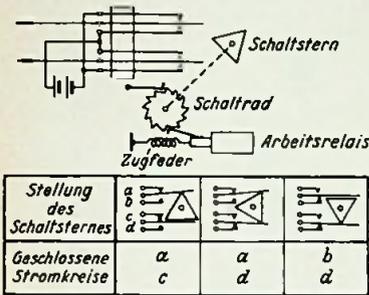


Bild 12. Für Schiffmodelle geeigneter Schrittschalter

Rechts: Bild 13. Zweiarmliger Schrittschalter (Einbauschema). R = Ruder, St = Schaltstern, A = Schaltanker, G = Gummitband, L = Spule mit zwei Wicklungen zu je 50 Ω. Wicklung 3-4 schaltet nach Anzug des Schaltankers zur Stromersparnis ab

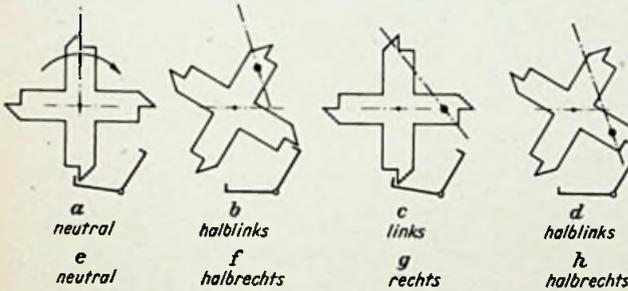


Bild 15. Vierarmiger Schrittschalter (Arbeitsvorgang)

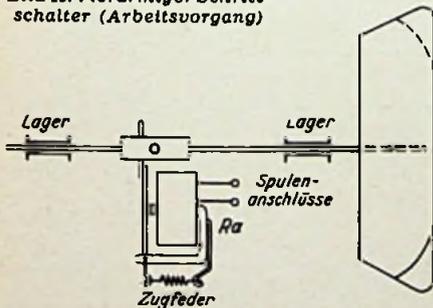


Bild 17. Elevatorsteuerung. Das Ruder ist drehbar gelagert. Die Ruderenden sind gegen die Strömung gebogen (Schraubeneffekt). Das Ruder wird dadurch in Drehung versetzt. Relais „Ein“ = Höhenruder, Relais „Aus“ = Seitenruder, Relais „Pulsierend“ = Ruder neutral

stimmt sind. Sobald dem Relais ein vom Empfänger kommendes Signal zugeführt wird, gerät die zugehörige Zunge in starke Schwingungen (Resonanz), und sie verbindet über ein oder zwei feine Drahtkontakte den Stromkreis eines Zwischenrelais, das dann den Arbeitsstromkreis schaltet. Zungenrelais sind im Hinblick auf die Frequenz, auf die sie ansprechen, sehr trennscharf, weshalb die verschiedenen Tonfrequenzen dicht beieinander liegen dürfen, jedoch muß der Sender bei solchen Schaltungen eine verstimmungsfreie und stabile Modulationsstufe aufweisen. Die Bilder 9 bis 11 bringen Beispiele von Empfängern für Anlagen mit Nf-Modulation. Durch zwei oder drei Nf-Verstärkerstufen läßt sich hierbei die erforderliche Spannung erzielen. Bild 11 zeigt hierbei den Anschluß eines Zungenrelais.

Für größere Modelle und vor allem für Schiffmodelle wird daher die Verwendung kleiner Resonanztransformatoren vorgezogen, deren Bandbreite größer ist.

Die vom Resonanztransformator überhöhte Wechselspannung wird gleichgerichtet und dem Zwischenrelais zugeführt.

Der Bau und der Betrieb einer Mehrkanalsteuerung stellt wesentlich höhere Anforderungen an das technische Können. Infolge des größeren Aufwandes sind Mehrkanalanlagen auch drei- bis viermal so teuer wie einfache Hf-Anlagen. Diese einfacheren Geräte werden deshalb vorwiegend in einfachen Anlagen verwendet, zumal es auch mit diesen möglich ist, durch verschiedenartige Arbeitsrelais mehrere Funktionen auszulösen. Mit Hf-Signalen verschiedener Dauer (kurz, lang, pulsierend) lassen sich bis zu drei Kommandos in kürzester Zeit einzeln oder zugleich ausführen.

Schrittschalter für Modellsteuerungen

Für Modellboote, Schiffe und Modellkraftwagen, bei denen die für die Funktionsauslösung erforderliche Zeit keine so ausschlaggebende Rolle spielt wie bei

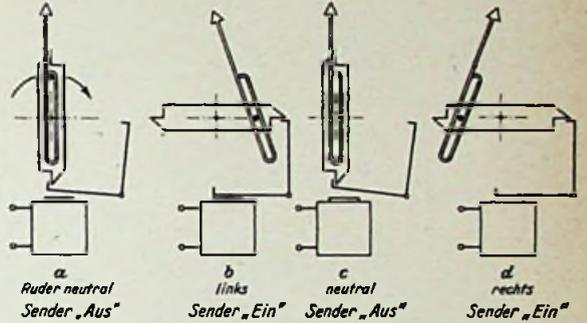


Bild 14. Zweiarmliger Schrittschalter (Arbeitsvorgang)

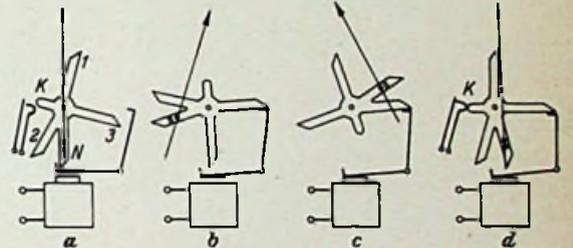


Bild 16. Arbeitsrelais System „Bonner“, USA. Die Zahnradvermessung verlangt eine Kurbelumkehrung auf 1 sec. Dadurch wird eine einwandfreie Impulsgebung erzeugt

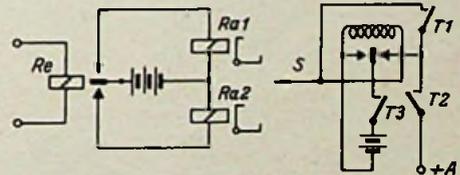


Bild 18. Pulsatorsteuerung mit zwei Funktionen

einem Flugmodell, wird der Schrittschalter nach Bild 12 oder in ähnlicher Art verwendet. Jede Schalttradstellung verbindet einen Stromkreis zu irgend einer Ruderbetätigung, Motor-Drehrichtung usw. und gestattet neben dem seitlichen Richtungswechsel auch die Umkehrung der Fahrtrichtung, die Änderung der Geschwindigkeit und ähnliches. Soll die eine oder andere Funktion nicht wirksam werden, so wird die Schaltung der nicht gewünschten Funktionen durch Impulse in schnellerer Folge übersprungen.

Für Flugmodelle wird in der Mehrzahl der zweiarmligen Schrittschalter nach Bild 13 und 14 verwendet. Bei ausgeschaltetem Sender steht das Seitenruder immer auf normal, d. h. das Modell fliegt geradeaus oder in einer sehr großen Kurve. Wird der Sender getastet, dann wird durch das Arbeitsrelais der Schaltstern um 90° freigegeben und über die Kurbel wird das Ruder in Ausschlag gebracht. Sobald die Taste abgehoben wird, geht das Ruder wieder in seine Normalstellung. Durch den Umlauf des Schaltsternes ergibt sich die Reihenfolge der Ruderstellungen: Normal, links, normal, rechts,

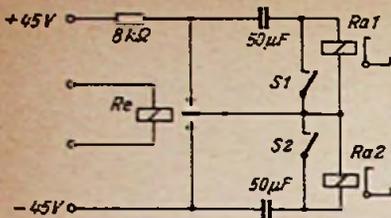


Bild 19. Kondensatorsteuerung mit zwei Funktionen. Wird der Sender kurz eingeschaltet, arbeitet Relais 1; wird er kurz ausgeschaltet, dann zieht Relais 2 an

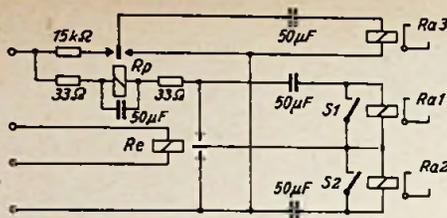


Bild 20. Kondensatorsteuerung mit drei Funktionen. Sender „Ein“, Relais 1 zieht an; Sender „Aus“, Relais 2 zieht an; Sender „Pulsierend“, Relais 3 zieht an


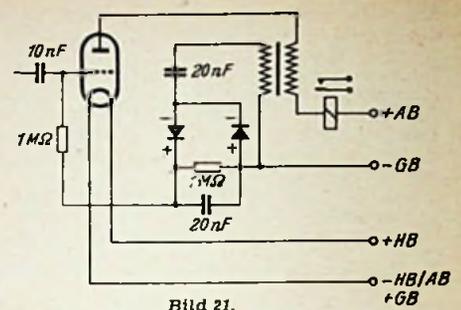


Bild 21. Reflexschaltung für die Empfängerendstufe

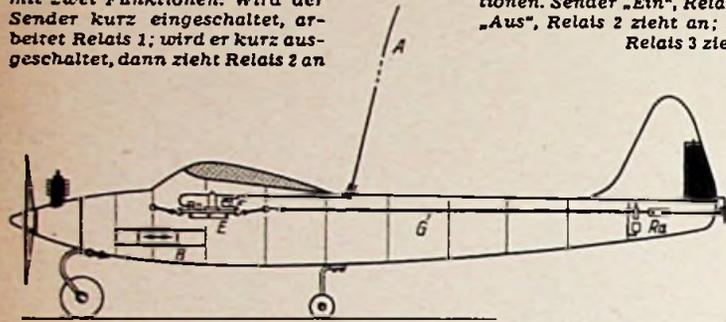

Schrittwechsler, Ra = Arbeitsrelais (Schrittwechsler)

Links: Bild 22. Einbaubeispiel für eine Funksteuerung. A = Stabantenne (Stahldraht 0,8 mm Ø, 1000 mm lang), B = Batterieasten (zur Trimmung verschiebbar), E = Empfänger (an Gummibändern aufgehängt), G = Gummibandantenne für

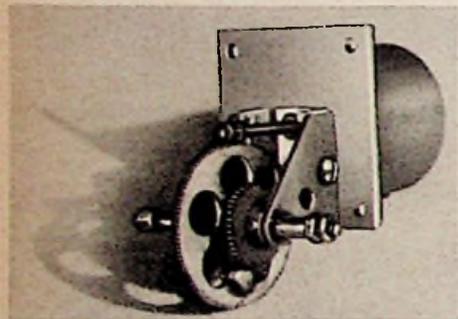


Bild 23. Rudermotor mit Differentialantrieb für zwei Funktionen von F. Tröger, Fürstfeldbruck

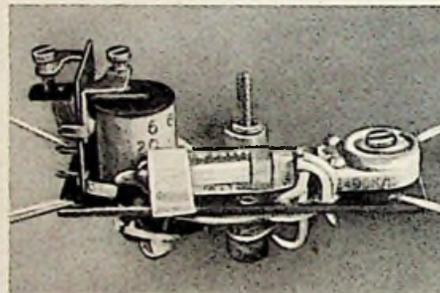


Bild 24. Einröhrenempfänger mit dem Schrittwechsler von Bild 23. Gewicht des gesamten Empfängers = 45 g (F. Tröger, Fürstfeldbruck)

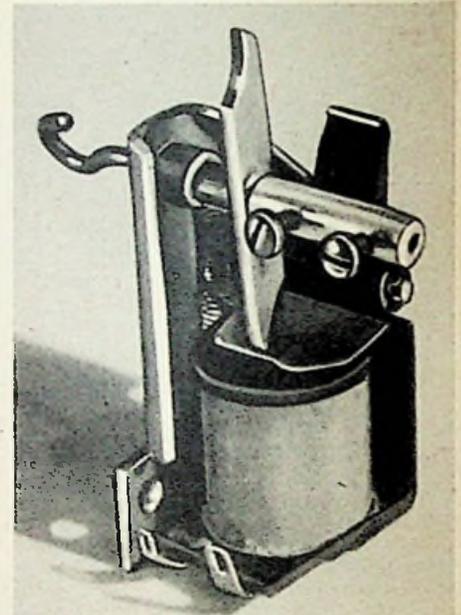


Bild 25. Ansicht eines zweiarmigen Schrittwechslers

normal, links usw. Bei entsprechender Bedienung und Eignung des Modells können allein mit einer solchen Seitenruderbedienung verschiedene Figuren (Looping usw.) neben normalen Kursänderungen geflogen werden.

Für Kurswechsel mit mäßigem, d. h. unkritischem Ruderausschlag ist der vierarmige Schaltstern Bild 15 vorzuziehen. Zu dessen Auslösung genügt ein kurzer Sendepuls, ferner wird für die Dauer des Ruderausschlages kein Arbeitsstrom benötigt. Die Strom- bzw. Batterieersparnis ist daher erheblich. An einer der Normalstellungen des Schaltsternes kann zusätzlich eine mechanische Auslösung oder ein Kontakt für die Schaltung eines zweiten Arbeitskreises angebracht werden, mit dem z. B. eine Motordrosselung ausgelöst wird.

Bei dem vorgenannten Arbeitsrelais ist es notwendig, daß die Steuerfolge „in Erinnerung“ bleibt. Auch wenn es sich durch kurze Impulse ermöglichen läßt, Schaltstellungen zu überspringen, so ist es besonders bei Flugmodellen doch wichtig, im voraus genau zu wissen welcher Steuerausschlag beim nächsten Impuls folgen wird.

Ein Arbeitsrelais besonderer Art stellt das des Systems Bonner nach Bild 16 dar. Hier wird der Ruderausschlag bzw. die Funktion durch die Anzahl der gegebenen Impulse bestimmt. Bei Senderstellung „Aus“ geht das Ruder selbsttätig in Normalstellung. So wird z. B. durch einfaches Tasten des Senders (Sender „Ein“) Linksruder und durch Tasten von „Ein — Aus — Ein“ Rechtsruder gegeben. Durch „Ein — Aus — Ein — Aus — Ein“ wird über den Kontakt K, gegebenenfalls über ein zweites Arbeitsrelais mit einfachem Schaltstern, eine zusätzliche Funktion (Motordrosselung) ausgelöst.

Die Elevatorsteuerung

Für kleinere Modelle wird oft auch die sog. Elevatorsteuerung nach Bild 17

verwendet. Ein drehbar gelagertes Ruder ist an seinen Enden so abgebogen, daß es im Luftstrom in langsame Umdrehungen gebracht wird. Die Ruderachse ist mit kleinen Nocken versehen, die durch einen Elektromagneten in bestimmter Stellung festgehalten werden. Bei Senderschlüssel „Ein“ bleibt das Drehruder auf Linksausschlag, bei „Aus“ auf Rechtsausschlag stehen. Bei „Wechsel“ (pulsierend) dreht das Ruder durch und bleibt unwirksam (neutral).

Neben diesen meistangewandten Systemen kommen noch Pulsator- und Kondensator-Schaltungen in Frage, mit denen gleichfalls bis zu drei Funktionen in bestimmter Reihenfolge oder unabhängig voneinander ausgelöst werden können. Aus den Schaltskizzen Bild 18 bis 20 ist das Wesentliche zu ersehen.

Für alle die vorgenannten Hf-Einkanalsteuerungen genügt als Empfänger ein einfacher Einröhrenempfänger, gegebenenfalls mit einer Verstärkerstufe. Für Mehrkanalanlagen mit Tonfrequenzmodulation ist ein mehrstufiger Empfänger Voraussetzung.

Empfängerprobleme bei Flugmodell-Fernsteuerungen

Allgemeine Anforderungen

Da Flugmodelle infolge der internationalen Gewichtsbegrenzung (5000 g) gewisse Abmessungen nicht überschreiten können und dadurch die Tragfähigkeit beschränkt ist, müssen die in die Modelle einzubauenden Empfänger sehr leicht sein. Batterien und Arbeitsrelais sind nun verhältnismäßig schwer. Es kommt deshalb darauf an, Gewichtseinsparungen auch beim Empfänger zu machen.

Die Empfänger sollen ferner sehr stabil ausgeführt sein, damit die kostbaren Röhren bei etwaigen Abstürzen des Modells nicht beschädigt werden. Bei Flugmodellen mit Motorantrieb muß außerdem

Durch eine Reflexschaltung der Endstufe nach Bild 21 können Leistung und Reichweite erheblich gesteigert werden. Während einfache Empfänger eine Reichweite von 1 bis 2 km sichern, kann mit den mehrstufigen Empfängern die Reichweite bis auf 10 km erhöht werden, bzw. es wird eine größere Sicherheit bei Verstimmungen erzielt.

Bild 22 bringt ein Einbaubeispiel für eine Funksteuerung. Die Fotos Bild 23 und 25 zeigen einfache Ansichten von Arbeitsrelais, während das Bild 24 einen praktisch ausgeführten Einröhren-Empfänger wiedergibt. Weitere Beispiele von Empfängermodellen bringt die nächste Arbeit.

Für den Anfänger und auch für den befähigten Funktechniker ist es immer empfehlenswert mit einer einfachen Anlage und einem ebensolchen Modell zu beginnen. Die wesentlichen Merkmale liegen ja im „fliegenkönnen“ und die beste und komplizierteste Anlage nützt nichts, bevor nicht die praktische Fernlenkung erlernt wurde. Friedrich Tröger

die durch den Motor verursachte Erschütterung berücksichtigt werden.

Ebenso ist es wichtig, den Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten, um kleine und leichte Batterien verwenden zu können und bei längeren Flügen Unstabilitäten zu vermeiden, die durch das Absinken der Batteriespannung auftreten können. Ein gewisses Minimum darf jedoch in der Praxis nicht unterschritten werden, um ein einwandfreies Ansprechen der Relais zu gewährleisten.

Der auf der Empfängerseite erforderliche Aufwand richtet sich auch nach den gewünschten Ruderbetätigungen. Soll nur

das Seitenruder gesteuert werden, kann die Empfangsanlage sehr einfach gestaltet werden. Kommt noch die Betätigung des Quer- und Höhenruders hinzu, ist eine leistungsfähigere Empfängeranordnung erforderlich. Noch komplizierter wird die Empfangsanlage, wenn der Antriebsmotor durch ein weiteres Arbeitsrelais gedrosselt werden soll.

Die mechanischen Schaltvorgänge lassen sich auf verschiedene Arten ausführen. Einzelheiten hierüber wurden in dem Aufsatz „Die Funk-Fernsteuerung von Flugmodellen“ auf S. 175ff. gebracht.

Soweit es aus aerodynamischen Gründen möglich ist, wird das Arbeitsrelais in unmittelbarer Nähe der Ruder angebracht. Die Ruder selbst werden durch Schnurzüge oder Drahtgestänge betätigt. Man wird hierbei bestrebt sein, die Reibungsverluste so gering wie möglich zu halten.

Bowährte Empfängerkonstruktionen

In Deutschland sind für Fernsteuerungen drei Frequenzen zugelassen. Während die Frequenz 13 560 kHz $\pm 0,05\%$ wegen der engen Toleranz ungünstig ist und quarzgesteuerte Sender verlangt, steht auf 27 120 kHz ein Band von $\pm 162,7$ kHz zur Verfügung. Der Aufbau der Geräte für die dritte Frequenz 465 MHz bietet heute noch gewisse konstruktive und materialmäßige Schwierigkeiten. Die in den folgenden Ausführungen beschriebenen Empfänger sind für eine Empfangsfrequenz von 27 120 kHz bestimmt.

Der einfachste, leichteste und billigste Empfänger ist das Einröhrengerät. Es besitzt eine zwar geringe, jedoch durchaus brauchbare Empfindlichkeit. Nachteilig ist eine gewisse Unstabilität; ferner sind zur Überbrückung größerer Entfernungen höhere Senderleistungen erforderlich. Sehr gebräuchlich, vor allem in England, ist die in Bild 2 gezeigte Einröhren-Superregenerativschaltung, die mit der englischen Subminiatur-Gastriode XFG 1 arbeitet, aber auch mit der amerikanischen Par-

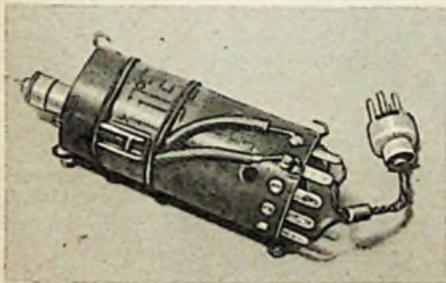


Bild 3. Englische Bauform des Einröhrenempfängers nach Bild 2

allelröhre RK 61 bestückt werden kann. Der Anodenstrom beträgt bei fehlendem Eingangssignal etwa 1,3 mA; er sinkt auf rund 0,2 mA ab, wenn das Steuersignal empfangen wird, und ist mit Hilfe des Potentiometers R 1 bei fehlendem Träger so einzustellen, daß das Empfängerrelais gerade noch nicht anspricht. Strahlt der Sender einen Impuls aus, so fällt der Anker des Relais als Folge der Anodenstromänderung zurück und die Steueranlage wird betätigt. Obwohl die Lebensdauer der verwendeten Gastrioden vielfach hundert Betriebsstunden nicht überschreitet, wird die beschriebene Anordnung, vor allem von Anfängern, oft benutzt.

Von der englischen Fa. Electronic Developments Ltd. (ED) wird der Einröhren-Superregenerativ-Empfänger nach Bild 2 in einer sehr zweckmäßigen Form gebaut. Einzelteile und Empfängerrelais sind innerhalb eines stabilen Papprohres befestigt. Die Röhre befindet sich auf der Außenseite und wird durch Gummischlaufen an den Pappkörper gedrückt (Bild 3). Da das Papprohr mit Hilfe von Gummizügen innerhalb des Flugmodell-Bugs aufgehängt wird, ist der

Empfänger bei Bruchlandungen weniger gefährdet.

Ordnet man das Empfängerrelais außerhalb des Empfängers an, so kann man beim Aufbau des vereinfachten Einröhren-Superregenerativempfängers recht kleine Abmessungen erzielen, wie das Aufbaubeispiel Bild 5 zeigt, das nach der Schaltung Bild 4 arbeitet. Auf der 40x80 mm großen Hartpapierplatte befinden sich die Subminiatur-Gastriode, die Schwingkreisspule L 1 und die beiden Trimmer T 1, T 2. Die Spule L 1 hat für eine Empfangsfrequenz von 27,12 MHz 10 Windungen (Durchmesser 8 mm, Wicklungslänge 10 mm, Draht CuL 0,8 mm, ohne Abstand gewickelt). Die Anzapfung liegt bei etwa 3 1/2 Windungen. Die getrennte Anordnung des Empfängerrelais gestattet eine vor allem für kleinere Modelle zweckmäßigere Gewichtsverlagerung. So ist es z. B. möglich, den Empfänger im leerstehenden Rumpf etwa hinter der Tragflächenendleiste anzuordnen. Dieser Raum wird bei Stürzen nur selten beeinträchtigt.

Höhere Empfangsleistungen gestattet der Zweiröhren-Superregenerativ-Empfänger des Tra w id -Vertriebs. Der mit kommerziellen Spezialröhren S 318 (Lo-

Bild 2. Schaltung eines Einröhrenempfängers mit Subminiatur-Gastriode und Empfängerrelais


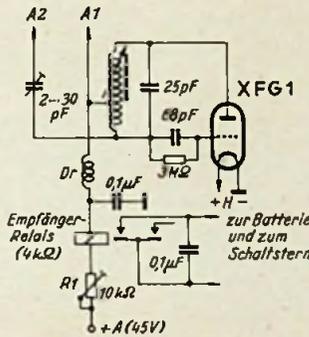


Bild 4. Vereinfachte Schaltung des Einröhrenempfängers nach Bild 2

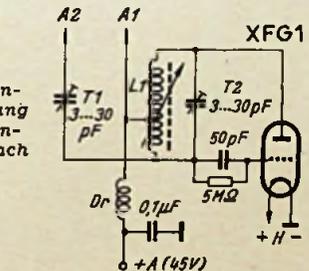

renz) ausgestattete Empfänger benutzt im Anschluß an die Superregenerativstufe einen galvanisch angekoppelten einstufigen Verstärker. Wenn kein Zeichen empfangen wird, beträgt der Anodenruhestrom etwa 0,5 mA. Beim Empfang eines Signales steigt der Anodenstrom auf etwa 1 bis 1,5 mA an. Diese Anodenstromänderung verändert die Gittervorspannung der Verstärkerröhre und bewirkt dort ein starkes Absinken des Anodenstromes. Dieser Stromstoß bringt das Empfängerrelais zum Ansprechen. Die beschriebene zweistufige Schaltung zeichnet sich durch höhere Betriebssicherheit und größere Reichweiten aus, als sie bei den Einröhrenempfängern erreicht werden kann, bei denen zur Steuerung des Empfängerrelais nur wesentlich geringere Stromänderungen zur Verfügung stehen. Der Empfänger benötigt eine Antenne von etwa 1 m Länge. Das Gerät wird aus einer 3-Volt-Heizbatterie und einer 30-Volt-Anodenbatterie gespeist. Es ist eine Eigenart der Schaltung, daß für jede Röhre getrennte Heiz- und Anodenbatterien erforderlich sind (Bild 6).

Zum Abgleichen schaltet man in den Anodenkreis der ersten Röhre ein Milliampereometer (3...5 mA) und einen Kopfhörer in Serie. Im Kopfhörer muß ein star-

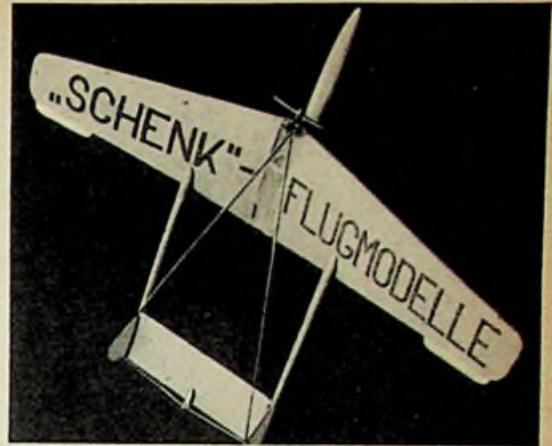


Bild 1. Ansicht eines Modellflugzeuges mit Motorantrieb, Empfangsanlage im Bug und V-Antenne

kes Rauschen festzustellen sein, das durch Einstellen des Antennentrimmers T 1 auf Lautstärkemaximum gebracht wird. Nun stellt man bei eingeschalteten Sender und gedrückter Sendetaste den Schwingkreis-trimmer T 2 und den Antennentrimmer T 1 auf Anodenstromminimum ein. Das Rauschen setzt aus, wenn Empfänger und Sender Resonanz haben. Bei offener Taste steigt der Anodenstrom um etwa 1 mA an, wobei das Rauschen wieder einsetzt. Nach Beendigung dieses Abgleichs schaltet man Kopfhörer und Milliampereometer wieder ab und fügt nunmehr in den Anodenkreis der Endröhre das Empfängerrelais (5 kΩ) in Serie mit einem Milliampereometer ein

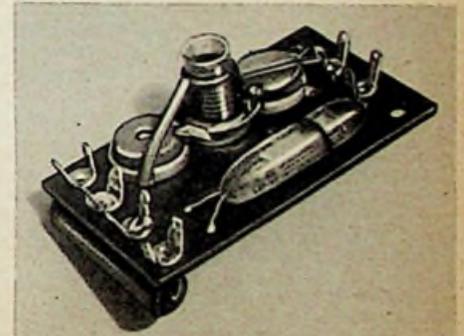


Bild 5. Ausführungsform des Einröhrenempfängers nach Bild 4

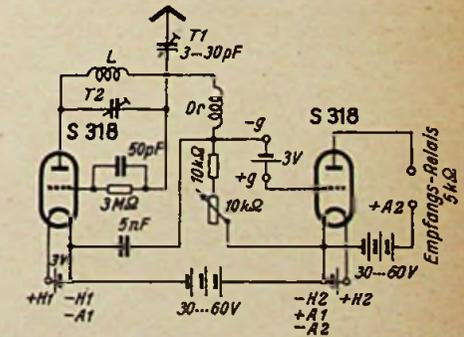


Bild 6. Zweiröhrenempfänger hoher Empfindlichkeit (Tra w id)

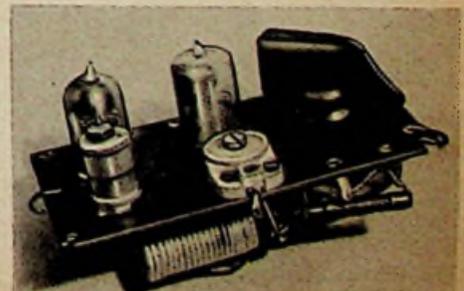


Bild 7. Ansicht des Empfängers nach Bild 6

(Endausschlag 5 mA). Bei nicht strahlendem Sender wird das Potentiometer so eingeregelt, daß der Anker des Relais eben angezogen wird. Das Relais ist auf sichere Kontaktgabe einzustellen. Der Anker darf keinesfalls kleben. Das Relais muß auch bei einer Anodenstromdifferenz von nur 0,2 mA sauber ansprechen. Wenn jetzt die Sendertaste gedrückt wird, sinkt der Anodenstrom der Verstärkerröhre um etwa 2 mA ab. Das Relais fällt ab. Wie Bild 7 zeigt, ist der Trawid-Empfänger auf einer kleinen Isolierstoffleiste (95 x 50 mm) aufgebaut.

Die Verwendung doppelter Batteriesätze, wie es die Schaltung nach Bild 6 verlangt, bedeutet einen erhöhten Aufwand und vergrößert das Gewicht der Empfangsanlage. Diese Nachteile vermeidet die Schaltung nach Bild 8, die ebenfalls wesentlich höhere Empfangsleistung als der besprochene Einröhrenempfänger hat. Auch hier ist der Empfänger zweistufig. Die erste Stufe arbeitet als Superregenerativempfänger, die zweite als galvanisch angekoppelter Schaltverstärker. Die Antennenkopplung erfolgt kapazitiv. Der Trimmer T1 gestattet eine genaue Antennenanpassung. Der Schwingkreis L, T2 ist auf die Empfangsfrequenz festabgestimmt (z. B. 27,12 MHz). Die Anodenspannung der ersten Röhre beträgt etwa 50...55 Volt, da die Batterien B1, B2 in Serie geschaltet sind.

Am Potentiometer R 2 fällt infolge des Anodenstromes der ersten Röhre (1 T 4) eine bestimmte Spannung ab. Am Gitter der zweiten Röhre (3 S 4) entsteht dadurch eine negative Vorspannung, deren Wert durch R 2 geregelt werden kann. Dadurch läßt sich der Anodenstrom dieser Röhre einstellen. Beim Eintreffen eines Signals setzt das Rauschen aus und der Anodenstrom der 1 T 4 steigt an. Damit erhält die 3 S 4 eine höhere negative Vorspannung, so daß deren Anodenstrom stark zurückgeht und das Ruhestromrelais abfällt. Hierbei wird der Kontakt des zu schaltenden Kreises geschlossen.

Um eine Fernsteuerung von Flugmodellen auf etwas größere Entfernungen bei relativ geringen Sendeleistungen erzielen zu können, ist ein dreistufiger Pendelempfänger nach Bild 9 entwickelt worden, der aus einer festabgestimmten Hf-Vorstufe, einer festabgestimmten Superregenerativstufe und aus einem Schaltverstärker besteht. Der Antenneneingang der Hf-Stufe mit der Röhre RV 2,4 P 700 ist symmetrisch ausgebildet. Es können deshalb auch gekürzte Dipolantennen verwendet werden, die man entweder auf den Flächen, auf der Nasenleiste oder vor der Tragflächennase als Turbulenzdraht anbringen kann. Es ergeben sich dadurch übersichtlichere Verhältnisse als bei der Verwendung von Schlepp- oder anderen Eindrahtantennen, bei denen vielfach die Relais- und Schalteleitungen ein unerwünschtes Gegengewicht bilden. Sollen jedoch Eindrahtantennen benutzt werden, legt man lediglich die eine Seite der Antennenspule an Masse.

Die Hf-Vorröhre erhält ihre Gittervorspannung durch die Serienanordnung der Heizfäden. Die Katodenspannung beträgt dann im Mittel 2,7...2,8 Volt, so daß sich ein Anodenstrom von etwa 0,8 mA ergibt. Die Auskopplung erfolgt induktiv. Infolge der geringen Steilheit der Hf-Röhre ist es nicht notwendig, das Schirmgitter besonders zu entkoppeln. Es genügt vielmehr ein gemeinsames RC-Glied (5 nF, 2 kΩ). Die Pendelstufe ist gleichfalls mit einer Röhre RV 2,4 P 700 bestückt (Triodenschaltung). Diese Röhre schwingt als Audion auf der Empfängerfrequenz (27,12 MHz), andererseits aber auch über einen zweiten Schwingkreis auf etwa 60 kHz. Durch die Überlagerung beider Schwingungen erzielt man Übrückkopplung. Die dabei auftretende Störstrahlung wird durch die Hf-Vorröhre weitgehend unterdrückt, so daß Störungen beim gleichzeitigen Flug mehrerer Modelle verhindert werden.

Die Schaltverstärkerstufe ist gleichfalls mit einer RV 2,4 P 700 als Triode bestückt und wird an die Pendelaudionstufe galvanisch angekoppelt. Da diese Röhre aus

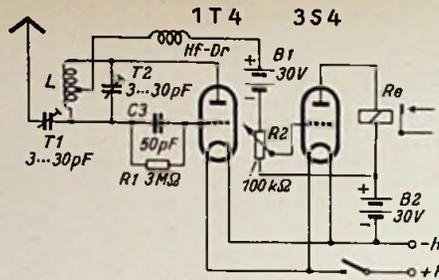


Bild 8. Einfacher Zweiröhrenempfänger

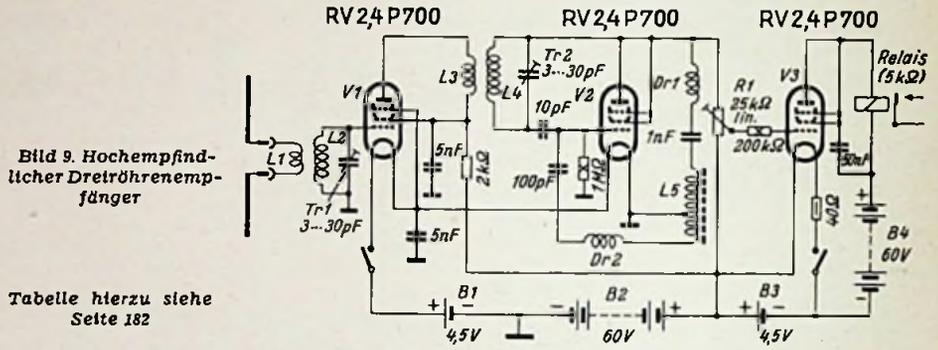


Bild 9. Hohempfindlicher Dreiröhrenempfänger

Tabelle hierzu siehe Seite 182

einer eigenen Anodenspannungsbatterie betrieben wird, kann die Vorspannung des Steuergitters durch den Spannungsabfall an dem als Potentiometer (R 1) ausgebildeten Außenwiderstand der Audionröhre erzeugt werden. Dieses Potentiometer ist so einzustellen, daß ein in Serie mit dem Relais geschaltetes Milliampereometer etwa 0,5...1,5 mA anzeigt, je nach Empfindlichkeit des Relais. Der Strom muß so groß sein, daß das Relais sicher anzieht und damit den Schaltstromkreis unterbricht. Beim Eintreffen des Steuersignales steigt der Anodenstrom des Pendelaudions an. Dadurch fällt am Arbeitswiderstand R 1 eine entsprechend höhere Spannung ab. Das Gitter der Schaltverstärkerstufe wird negativer und der Anodenstrom dieser Röhre sinkt so stark ab, daß das Schaltrelais sicher abfällt. Der parallel zum Schaltrelais liegende Kondensator leitet Wechselspannungen vom Relais ab.

Der Empfänger, dessen Gesamtgewicht nur 130 g beträgt, wird auf einer 1 mm starken Isolierleiste mit den Abmessungen 150 x 50 mm aufgebaut. Die Röhren werden ohne Verwendung von Fassungen in die Verdrahtung eingelötet. Die jeweils am Röhrenfuß angebrachte Mutter erleichtert die Montage wesentlich. Die einzelnen Schaltelemente sind direkt an die Röhrenfußkontakte bzw. an die Gitterkappen angelötet. Die beiden Schwingkreisspulen L 2 und L 4 sind um 90° versetzt. Die zugehörigen Ankopplungsspulen L 1 und L 3 werden auf die Schwingkreisspulen gewickelt. L 5 ist auf einem Vogt-Topfkern T 23/18 FC untergebracht und befindet sich seitlich unterhalb der Schaltrohre V 3. Das Potentiometer R 1 ist zur Gewichtsersparnis eine offene Ausführung von Dralowid. Die verschiedenen Anschlüsse (z. B. Betriebsspannungen, Antenne, Relais) sind an Lötösen geführt. Es ist empfehlenswert, aus Stabilitätsgründen zur Verdrahtung mindestens 0,5 mm starke Schältdrähte zu

verwenden. Als Heizbatterien haben sich normale Taschenlampenbatterien (4,5 Volt) bewährt, obwohl die Röhren etwas unterheizt werden. Als Anodenbatterien eignen sich zwei in Serie geschaltete 30-Volt-Miniaturbatterien, die für Schwerhörigenverstärker bestimmt sind. Bild 10 zeigt die Ansicht des Empfängerchassis, während aus Bild 11 die Einzelteilanordnung auf der Isolierplatte hervorgeht.

Einbau der Empfänger

Da alle Empfänger gegen stärkere Stöße und Erschütterungen empfindlich sind, muß der Einbau so vorgenommen werden, daß die Empfänger nach allen Seiten federn

können. Am besten hat sich die Aufhängung in Gummiringen bewährt. Die Lage selbst spielt dabei keine große Rolle. Es ist darauf zu achten, daß an allen Seiten genügend Raum vorhanden ist und der Empfänger beim Federn nicht an Spanten oder Leisten anstoßen kann. Ferner müssen die zum Empfänger führenden Anschlußleitungen dünn und flexibel sein, damit keine Erschütterungen übertragen werden. Es ist zweckmäßig, leichte Steckverbindungen zu benutzen, die man z. B. aus alten Röhrensockeln und Fassungen herstellen kann. Der Empfänger kann dann leicht aus dem Flugmodell herausgenommen werden. Der Einbau selbst erfolgt im Bug oder unterhalb der Tragflächen. Auf alle Fälle sollte der Empfänger leicht zugänglich sein, um ihn gegebenenfalls schnell nachtrimmen zu zu können. Einen gut gelungenen Einbau des Einröhrenempfängers nach Schaltung Bild 2 zeigt Bild 12. Der zylinderförmige Empfänger ist freischwebend zwischen Schalterplatte mit Steckanschlüssen und Batterien angeordnet. Die aus 5 mm starkem Hartpapier bestehende Schalterplatte gestattet das Einstöpseln des zum Abgleich unentbehrlichen mA-Meters und enthält die Kupplungen für Regler (R 1) und Schalter. Die Schalterplatte ist leicht zugänglich und vereinfacht die Bedienung vor dem Start wesentlich.

Auf einem kleinen Brettchen sind ferner die zum Empfänger gehörenden Batterien untergebracht. Diese befinden sich zwischen federnden Kontakten und können leicht ausgewechselt werden. Ein darüber gespannter Gummiring verhindert unbeabsichtigtes Herausgleiten. Zwei in das Balsaholz des Rumpfes eingeschnittene Kerben gestatten es, zwei Hartfaserplatten einzufügen, zwischen denen die Batterien zum Betrieb des Arbeitsrelais Platz finden. Sie werden außerdem noch durch Schaumgummi-Zwischenlagen elastisch festgelegt. Sämtliche Leitungen werden gebündelt und durch kleine Haken festgehalten.

Ein Einbaubeispiel für den Dreiröhren-Empfänger nach Schaltung Bild 9 zeigt Bild 13. Man erkennt, daß für dieses Gerät wesentlich mehr Raum benötigt wird und auch der Batterieraum größer gehalten werden muß. Die Schalter für Empfänger und Arbeitsrelais befinden sich an der einen Seitenwand, die aus 0,8 mm starkem Sperrholz besteht, während die Steckkupplung an einem nicht ausgesparten Spant angebracht wird. Der Empfänger wurde liegend eingehängt. Bei dieser Einbauart können die Bugspanten sehr stabil gehalten werden. Die Batterien befinden sich unmittelbar hinter der Nase des Flugmodells und dienen gleichzeitig als Trimmgewichte. Trotzdem war es erforderlich,

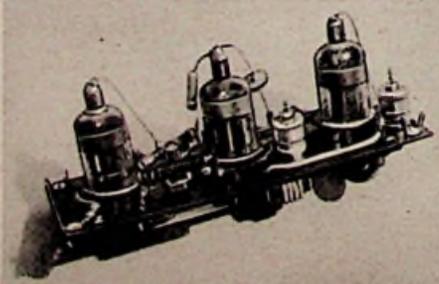


Bild 10. Ansicht der Empfängerplatte des Dreiröhrenempfängers


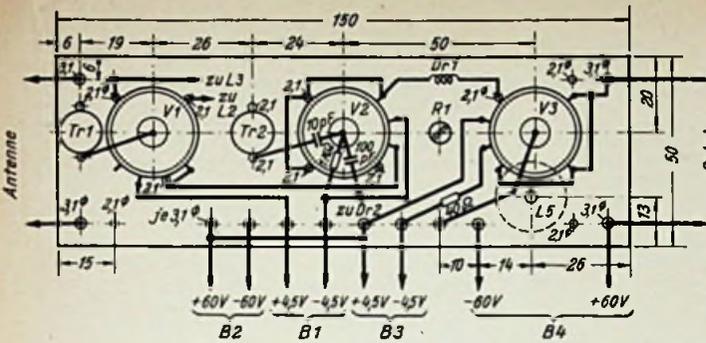


Bild 11. Einzelteileanordnung des Dreiröhrenempfängers

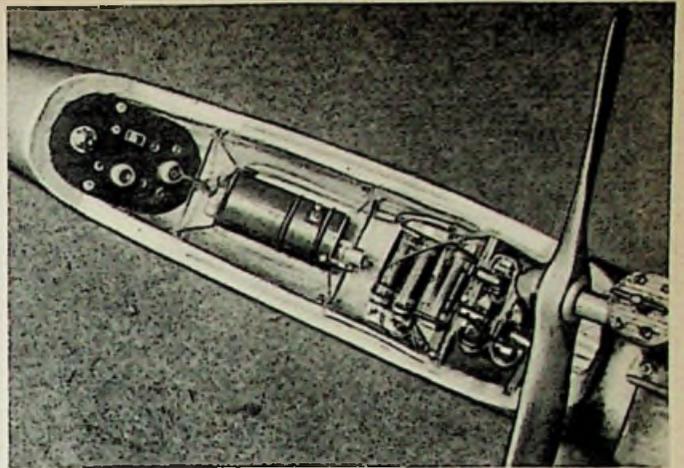Rechts: Bild 12. Einbaubispiel für den Einröhrenempfänger nach Bild 2



dem Höhenleitwerk einen leichten Einstellwinkel zu geben, um den Schwerpunkt weiter nach vorn zu verlegen. Die Abdeckhaube ist zweiteilig ausgeführt und leicht abnehmbar, so daß man an Empfänger und Batteriesatz mühelos herankommt. Das Schaltrelais ist zwischen dem eigentlichen Empfänger und den Batterien so angeordnet, daß die vom Motor des Flugmodells herrührenden Erschütterungen nicht in der Bewegungsrichtung des Ankers liegen. Schwammgummi-Einlagen schützen den Empfänger bei etwaigen Bruchlandungen vor Beschädigung.

Wie bereits erwähnt, muß das Arbeitsrelais in unmittelbarer Nähe der Ruder angebracht werden. Bei Flugmodellen mit Miniaturmotoren ist eine Motordrosselung sehr praktisch. Eine am Luftansaugstutzen angebrachte Klappe (Drossel) verengt denselben nach Betätigen eines Relais. Man kann hierfür einen zweiarmigen Schaltstern verwenden, wenn man durch einen Anschlag dafür sorgt, daß keine weitere Bewegung mehr stattfinden kann. Nach dem Bodenstart, bei dem das Modell mit voller Motorleistung fliegt, wartet man solange, bis das Modell eine Höhe von etwa 150...200 m erreicht hat. Nun gibt man den ersten Impuls über den Sender, so daß das Modell in eine Kurve gleitet. Gleichzeitig wird der Motor gedrosselt. Die Rudereinstellung darf nicht zu hart sein, damit das Modell nicht abschmiert. Nun können Kurvenflüge mit gedrosseltem Motor ausgeführt werden, um evtl. einen Thermikschlauch zu finden und in diesem hochzukreisen.

Die Empfangsantenne

Von der Qualität der Antenne hängen Empfindlichkeit und Reichweite des Empfängers ab. Am besten eignen sich abgestimmte Antennen, die $\lambda/4$ oder $\lambda/2$ lang sind. Meistens wird man aber mit wesentlich kürzeren Antennen auskommen müssen.

Die einfachste Antennenart ist wohl die Schleppantenne, deren Länge für eine Frequenz von 27,12 MHz z. B. 2,63 m beträgt. Es ist zweckmäßig, im Rumpf bzw. in den Flächen einige dünne Drähte zu spannen, die als Gegengewicht dienen und die mit dem Minuspol der Anodenbatterie verbunden werden müssen. Die Schleppantenne ist unbrauchbar bei Motormodellen, die vom Boden aus starten sollen. In diesem Fall wird besser eine von einer Stütze hinter dem Motor zum Seitenleitwerk führende Antenne benutzt. Das Gegengewicht läßt sich dann in den Tragflächen verspannen.

Es ist praktischer, V-förmige Antennen zu verwenden, die in elektrischer Hinsicht als T- oder als Dipol-Antennen arbeiten können. Ein typisches Beispiel einer V-Antenne zeigt Bild 1. Die Antenne ist vom Motorblock zu den beiden Seitenleitwerken gespannt und als T-Antenne angekoppelt, die praktisch ein einziges Stück Draht darstellt, der eine größere Fläche umspannt. Bei Flugmodellen ohne Motor kann eine V-Antenne von den Tragflächenspitzen (Randbögen) zum Seitenleitwerk geführt werden. Die Antenne wird unter Verwendung von kleinen Gummiringen, die als

Isolatoren dienen, in Haken eingehängt, die an den Randbögen angebracht sind. Eine solche Antenne kann als T-Antenne oder als Dipol verwendet werden. Für die letzte Antennenart dient ein 60...70- Ω -Kabel als Antennenzuleitung. Der Empfängereingang soll dann symmetrisch ausgeführt sein. Ein Gegengewicht ist nicht erforderlich. Die zum Arbeitsrelais führenden Leitungen stören in diesem Falle nicht. Der Winkel des Dipols sollte so klein wie möglich sein, um unerwünschte Richtwirkung zu vermeiden. Der Dipol nimmt aus der Richtung der Winkelhalbierenden am besten auf. Diese Richtwirkung wird immer geringer, je mehr sich der Antennenwinkel 180° nähert. Die Vorteile von V-Antennen sind: hohe Wirksamkeit, günstige Montagemöglichkeit sowie Behinderungsfreiheit bei Start und Landung. Nachteilig ist der relativ hohe Luftwiderstand.

Es liegt der Gedanke nahe, die Antenne einfach zwischen den Tragflächenspitzen zu spannen, da hier der Winkel unbedingt 180° beträgt. Diese Anordnung wird häufig angewandt. Da jedoch die Antenne einen ziemlich hohen Luftwiderstand aufweist, ist es ratsamer, sie in die Tragfläche(n) einzubauen. Dieses Verfahren kommt natürlich nur für Modelle in Holzbauweise in Betracht. Bei Modellen, die aus Leichtmetall bestehen, muß die Antenne von allen Metallteilen einen möglichst großen Abstand haben. Die Metallteile selbst eignen sich vorzüglich als Gegengewicht.

Die Kontaktgabe ist, vor allem bei Steckflügelanordnungen, etwas schwierig. Die Antenne läßt sich einfach und übersichtlich anordnen, wenn man sie nach der Bepannung entlang dem Nasenholm zieht. Um den Luftwiderstand klein zu halten, ist es zweckmäßig, dünnen Antennendraht zu verwenden (z. B. 0,3 mm CuL). Aerodynamisch interessant ist die Verwendung der Antenne als Turbulenzdraht. Dieser wirkt ähnlich wie ein Vorflügel auf das Modell, d. h. die Strömung reißt bei langsamerem Flug bzw. großem Anstellwinkel nicht so leicht ab, ein Vorteil, der vor allem bei größeren Modellen von Bedeutung ist. Man spannt die Antenne in diesem Falle unter Zuhilfenahme von Stützen aus Trolitul oder Plexiglas in etwa 10 bis 20 mm Abstand von der Tragflächenvorderkante.

Alle an den Tragflächen angebrachten Antennen lassen sich als Dipol oder als T-Antennen ankoppeln. Bei T-Antennen muß man beachten, daß die Anzapfung genau symmetrisch ist und guten Kontakt hat. Ebenso

kritisch ist die genaue Symmetrie bei Dipol-Antennen. Befindet sich der Empfänger in keinem größeren Abstand als 300 mm von den Antennenenden, so kann man auf eine abgestimmte Speiseleitung verzichten. Eine Leitung mit einem Wellenwiderstand von 60 Ω ist durch Verdrillen zweier Gummi- oder Igelit-isolierter Drähte leicht selbst herzustellen. Die Antennenverbindung soll in jedem Falle steckbar, also nicht gelötet sein. Bei harten Landungen soll die Steckverbindung sofort unterbrochen werden, damit das Modell nicht beschädigt werden kann. Sehr gut eignen sich kleine Stecker, wie sie in Spielzeug- oder Modelleisenbahn-Anlagen verwendet werden. Als Notbehelf dienen Druckknopfverbindungen, wie sie auch bei den Batterieanschlüssen von Reise-Empfängern üblich sind.

Das Gegengewicht

Jede Antenne, mit Ausnahme der Dipolanordnungen, benötigt ein Gegengewicht, das die „Erde“ zu ersetzen hat. Die Größe des Abstandes von Antenne und Gegengewicht bestimmt die effektive Antennenhöhe. Durch die Abmessungen des Modells sind jedoch enge Grenzen gesetzt. Man muß darauf achten, daß das Gegengewicht quer zur Antenne steht, bei Flächenantennen also im Rumpf und bei Rumpf- und Schleppantennen in den Flächen untergebracht wird.

Meist wird man auf das Gegengewicht verzichten können, wenn man die eine zum Arbeitsrelais führende Leitung mit dem Schaltungsnullpunkt verbindet. Andernfalls spannt man zusätzlich im Innern des Modells einige dünne Drähte, von denen jeder einzelne mit dem Schaltungsnullpunkt zu verbinden ist. Als Schaltungsnullpunkt gilt der Anschluß für „Minus-Heizung“.

Dipolanordnungen

Noch einige Worte über Dipolanordnungen. Diese sind in der Länge kritischer als

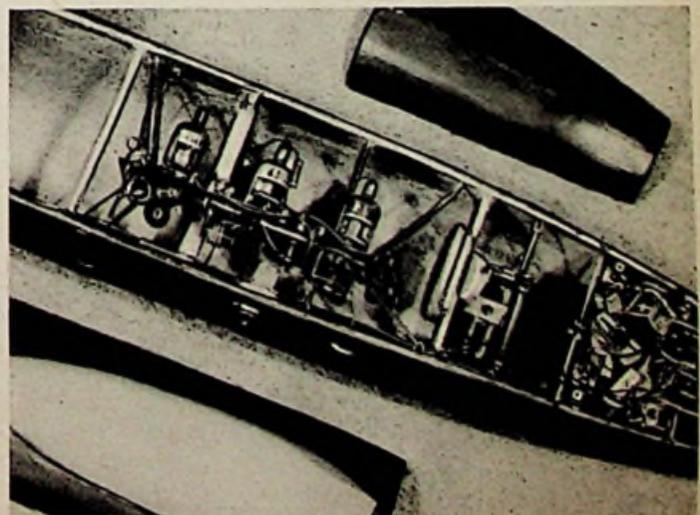


Bild 13. Gesamtansicht der Dreiröhrenempfangsanlage mit Empfängerrelais und Batterieteil im Bug eines Modellflugzeuges mit Motorantrieb

Eindrahtantennen. Da die geforderte Länge ($\lambda/2$; z. B. 5,26 m für 27,12 MHz) kaum einzuhalten ist, wird man versuchen, den Dipol so lang wie möglich zu machen. Man kann den Draht zwar um den Randbogen führen, also knicken, darf aber den Draht an der Endleiste keineswegs wieder gegen die Mitte führen.

Elektrische Anordnungen, wie z. B. Endkapazitäten oder Verlängerungsspulen bedürfen eines komplizierten Abgleichs und sind daher weniger empfehlenswert.

Rechtschläge für das Einfliegen

Es ist selbstverständlich, daß das Modell zunächst ohne Fernsteuerung eingeflogen werden muß. Dabei werden die empfindlichsten Teile der Anlage durch Ballastgewichte ersetzt. Erst wenn das Modell einwandfrei fliegt, darf die Fernsteuerung eingesetzt und benutzt werden.

Vor dem Start ist der Empfänger, vor allem wenn einfache Geräte benutzt werden, nochmals abzugleichen. Der Abgleich erfolgt stets nach dem Milliampereometer entweder auf Strommaximum (bei Einröhrenempfängern) oder auf Stromminimum (bei Mehrröhrenempfängern). Der Abgleich muß in mindestens 30 m Abstand vom Sender vorgenommen werden. Die Abgleichwerkzeuge müssen gute Isolation haben und dürfen keinerlei Metallteile enthalten.

Die Fernsehübertragung der Krönungsfeierlichkeiten aus England

Die Sendegesellschaften Englands, Frankreichs, Belgiens, der Niederlande und der Bundesrepublik teilten Ende April in einem gemeinsamen Communiqué den Abschluß der technischen und organisatorischen Vorbereitungen für die Übertragung der Fernsehbilder der englischen Krönungsfeierlichkeiten am 2. Juni mit. Die Vorbereitungen begannen bereits im Dezember 1952 in London; von deutscher Seite war der NWDR durch seinen Technischen Direktor, Prof. Dr. Werner Nestel, vertreten. In der zweiten Aprilhälfte meldeten die Postverwaltungen der beteiligten Länder den Abschluß der Aufbauarbeiten, und am Nachmittag des 25. April kamen in Hamburg die ersten brauchbaren Bilder aus London an, nachdem die ersten Versuche nicht befriedigend verlaufen waren.

Weg des Bildes

Die BBC konnte sich nicht entschließen, die Krönungszeremonien in den Straßen Londons und in Westminster Abbey auch mit 625 und 819 Zeilen aufnehmen zu lassen. Somit bleibt es bei 405 Zeilen, entsprechend der englischen Norm. Dieses Bild speist einmal die gesamte englische Senderkette mit fünf Großsendern und zwei zeitweilig aufgestellten Hilfssendern (Pontop Pike und Belfast) und läuft außerdem über die vom Juli 1952 her bekannte Relaisstrecke von London über Dover nach Calais und weiter nach Cassel in Nordfrankreich. Hier steht Zellentransformator I, der das 405-Zeilen-Bild entsprechend der französischen Hauptnorm auf 819 Zeilen umformt. Die beiden Fernsehsender Lille und Paris II werden damit gespeist. Von Lille aus verläuft die Richtfunkstrecke über Flobecq in Belgien nach Brüssel und weiter nach Breda in Südwestholland. Dazwischen ist Zellentransformator II aufgestellt, der das Bild von 819 Zeilen auf 625 für die niederländischen und deutschen Fernsehsender umformt. Breda erlaubt den direkten Anschluß der Sender Lopik und Eindhoven; vom letztgenannten Sender aus erfolgt die Speisung des deutschen Zweiges. Die Bundespost errichtete bei Süchteln an der deutsch-niederländischen Grenze eine Relaisstation, von der aus Wuppertal erreicht werden kann; außerdem sorgt ein Ballempfänger, der auf Lopik abgestimmt ist, für höhere Sicherheit.

Die Übertragung im norddeutschen Raum ist bekannt (Strecke Wuppertal—Hamburg), während man sich zur Weiterleitung des Bildes nach dem Süden der zur Zeit im Probebetrieb laufenden Strecke Köln—Schöne-

Spulentabelle für die Schaltung Bild 9

	Windungen	Durchm. mm	Länge mm	Draht ϕ	L	Abgriff	Kern
L 1	4	10 ¹⁾	8	0,8 CuY	—	—	—
L 2	17	8 ¹⁾	16	0,8 CuL	1,2 μ H	—	—
L 3	4	10 ¹⁾	8	0,8 CuY	—	—	—
L 4	17	8 ¹⁾	16	0,8 CuL	1,2 μ H	—	—
L 5	800	—	—	0,2 CuL	25 mH	270	Vogt T 23/18 FC
Dr 1	48	5 ¹⁾	18	0,3 CuL	—	—	—
Dr 2	80	5 ¹⁾	30	0,2 CuLS	—	—	—

¹⁾ Wickeldorndurchmesser

Danach wird der Regler so eingestellt, daß das Relais am günstigsten arbeitet. Der erforderliche Stromwert ist experimentell leicht zu ermitteln. Nachdem die gesamte Anlage nochmals überprüft wurde, kann das Modell gestartet werden. Die erste Kurve darf erst dann geflogen werden, wenn das Modell eine bestimmte Höhe erreicht hat, die von seiner Größe und Geschwindigkeit abhängt. Kurven in Bodennähe führen leicht zu Brüchen. Wer die

Steuerung gut beherrscht, kann sein Modell leicht im Aufwind halten und braucht bei günstigen Windverhältnissen den Flug erst dann abzubrechen, wenn die Batterien erschöpft sind. Ferner empfiehlt es sich, die Batteriespannungen vor jedem Start zu messen, damit für eine einwandfreie Funktion der Empfangsanlage garantiert werden kann.

Werner W. Diefenbach — W. Knobloch

berg—Fleckertshöhe—Feldberg/Ts bedient, so daß der inzwischen fertiggestellte Frankfurter Fernsehsender angeschlossen ist. Eine behelfsmäßige Relaisstrecke bringt außerdem den neuen Weinbiet-Sender des SWF heran. Berlin muß wahrscheinlich ausgeschlossen bleiben, denn die Strecke Höbeck—Berlin—Nikolassee soll dem Vernehmen nach erst im August betriebsbereit sein.

Der Ton

Jedes beteiligte Land bekommt von London zwei Tonkanäle überspielt. Kanal I bringt den englischen Kommentar zum Fernsehbild, Kanal II dagegen nur die Hintergrundgeräusche, in die der Reporter seinen eigenen Kommentar in der jeweiligen Landessprache hineinspricht, wobei er das Bild vor Augen hat. Für die deutschen Fernsehsender wird dieser Vorgang in Köln stattfinden. Die Reporter aus Frankreich, Belgien, Holland und der Bundesrepublik begeben sich einige Tage vor dem 2. Juni nach London und sammeln an Ort und Stelle alle Informationen.

Neben dem englischen Fernsehensendernetz dürften folgende kontinentalen Fernsehsender angeschlossen sein:

Frankreich:

Paris-Eiffelturm II (819 Zeilen), Kanal 174—188 MHz, Bildträger 1 kW,
Lille (819 Zeilen) Kanal 174—188 MHz, Bildträger 1 kW.
Übernahme der Sendung auf Paris-Eiffelturm I mit 441 Zeilen (Kanal 42 bis 46 MHz) ist fraglich.

Belgien:

Brüssel (819 Zeilen) Versuchssender.

Holland:

Eindhoven (625 Zeilen) Kanal 2, Bildträger 2,5 kW,
Lopik (625 Zeilen) Kanal 4, Bildträger 5,0 kW.

Bundesrepublik:

Hamburg (625 Zeilen) Kanal 6, Bildträger 10 kW,
Hannover (625 Zeilen) Kanal 8, Bildträger 1 kW,
Langenberg (625 Zeilen) Kanal 6, Bildträger 10 kW,
Köln (625 Zeilen) Kanal 8, 1 kW,
Feldberg (625 Zeilen) Kanal 8, 10 kW,
Weinbiet (625 Zeilen) Kanal 10, 5 kW.

Dänemark konnte sich im Hinblick auf die entstehenden Kosten (Aufbau von drei zusätzlichen Relaisstrecken zwischen Ham-

burg und Kopenhagen) und in Anbetracht der geringen Teilnehmerzahl nicht entschließen, die Sendung direkt zu übernehmen. Die Schweiz hat die Aufbauarbeiten am Fernsehsender Uetliberg bei Zürich noch nicht abgeschlossen; durch Einsturz des Mastes bei der Montage trat eine Verzögerung ein, außerdem besteht noch keine Richtfunkstrecke nach der Bundesrepublik, so daß die an sich geplante Übernahme ebenfalls entfällt.

Ergänzungen zu den Röhren-Dokumenten

Röhren-Dokumente FL 83

In den „Röhren-Dokumenten“ für die PL 83 muß im Kennlinienfeld 2 die Bezifferung der Abszissenachse lauten: 100, 200, 300, 400 V, und nicht: 50, 100, 150, 200 V.

Einordnen der Röhren-Dokumente

Beim Einordnen der „Röhren-Dokumente“ in die dafür vorgesehene Sammelmappe fallen die Blätter mit den Lorenz-Röhren 6 AL 5, 6 AV 6 usw. aus dem Rahmen der europäischen Röhrenbezeichnungen heraus. Sie liegen dadurch getrennt von den gleichwertigen Typen. Wir empfehlen unseren Lesern, die Wert darauf legen, gleiche Typen hintereinander abzuheften, diese Blätter nicht nach den Hauptbezeichnungen, sondern nach den in Klammern dahinter gesetzten europäischen Bezeichnungen einzuordnen, also:

6 AL 5 unter EAA 91

6 AV 6 unter EBC 91 usw.

Neuaufgabe von RPB-Bändchen

In letzter Zeit sind folgende Bände der Radio-Praktiker-Bücherei in Neuaufgaben erschienen, ein Zeichen für die Beliebtheit und den Anklang, den diese Buchreihe gefunden hat:

RPB 4 von Herbert G. Mende „UKW-Empfang mit Zusatzgeräten“, mit vielen praktischen Schaltungsvorschlägen und wertvollen Aufbauhinweisen; 4. Auflage.

RPB 8 von Fritz Kühne „Vielseitige Verstärkergeräte für Tonaufnahme und Wiedergabe“, ein Buch, das jeder Ton- und Schallplattenfreund besitzen sollte; 3. Auflage.

RPB 13 von Fritz Kühne „Schliche und Kniffe für Radiopraktiker“. Eine Fülle von praktischen Arbeitserleichterungen und Hilfsmitteln für Labor und Werkstatt; 4. Auflage.

RPB 36 von Rudolf Schiffl und Fritz Woelzl „Die Prüfung des Zwischenfrequenzverstärkers und Diskriminator beim UKW-Empfänger“. Besonders wichtig wegen der Aufbauvorschlüsse für einen 10,7-MHz-Prüfsender mit Wobbeleinrichtung; 2. Auflage. Preis eines jeden Bandes, 64 Seiten stark mit vielen Bildern, 1,40 DM (Franz-Verlag, München 22).

Bandtonverstärker mit drei Magnettonköpfen

Man geht heute wieder vielfach dazu über, auch für Tonbandgeräte mit 19 cm Bandgeschwindigkeit getrennte Köpfe für Aufnahme und Wiedergabe zu verwenden. Die damit verbundenen Vorteile wiegen den Mehrpreis eines zusätzlichen Kopfes reichlich auf. Bekanntlich sind die bei Aufnahme und Wiedergabe für Magnetköpfe geltenden Betriebsbedingungen gänzlich verschieden. Optimale Aufnahmen lassen sich daher mit Sicherheit erzielen, wenn man Aufnahme- und Wiedergabekopf gesondert ausführt. Kombinierte Köpfe stellen dagegen immer einen Kompromiß dar, und man muß schon über sehr reichliche Bau-Erfahrungen verfügen, wenn sich bei kritischer Beurteilung der musikalischen Qualität keine Mängel zeigen sollen. Einen weiteren wesentlichen Vorteil bieten getrennte Köpfe durch den einfacheren Aufbau des Verstärkers. Der sonst notwendige Umschalter am Eingang der ersten Röhre, der leicht zu unerwünschten Kopplungen Anlaß gibt, kann entfallen.

Der hier beschriebene Verstärker ist deshalb mit drei Einzelköpfen Typ AEG KL 15¹⁾ ausgestattet, mit denen man unter Verwendung von BASF-LGH-Band ein Frequenzband von 50...10 000 Hz praktisch geradlinig (Abweichung ± 3 db) übertragen kann. Wie Bild 1 zeigt, ist besonderer Wert auf klaren und einfachen Aufbau gelegt worden. Aus diesem Grund wurde auf Doppelausnutzung von Röhren bewußt verzichtet, denn die dafür notwendigen Umschalteneinrichtungen komplizieren den Aufbau und geben auch manchmal zu Störungen Anlaß.

Die Schaltung des Gerätes läßt sich in vier voneinander unabhängige Teile gliedern, die man gegebenenfalls getrennt voneinander aufbauen und verwenden kann. Es sind dies der Wiedergabeverstärker, der Hf-Generator, die Aussteuerungsanzeige und der Netzteil.

Der Wiedergabeverstärker

Ist mit zwei Spezial-Röhren EF 804 bestückt, die sich wegen ihrer geringen Brummspannung und ihres klingfesten Aufbaues besonders bewährt haben. Die Röhren, die einen 9-Stift-Sockel besitzen, sind in ihren elektrischen Daten der EF 40 ähnlich. Die bei der Bandtonwiedergabe erforderliche Entzerrung soll eine Anhebung der tiefen Frequenzen proportional der Frequenz bis zu etwa 2000 Hz und der hohen Frequenzen ab etwa 3000 Hz bewirken. Während die erste Maßnahme zur Linearisierung der durch das Induktionsgesetz gegebenen physikalischen Beziehungen erforderlich ist, dient die zweite Maßnahme zum Ausgleich der sogenannten Bandflußdämpfung, die durch die gegenseitige Beeinflussung benachbarter magnetisierter Teile verursacht wird. Praktisch führt man die Gegenkopplung in der Weise durch, daß man die Verstärkung mit zunehmender Frequenz durch eine

frequenzabhängige Gegenkopplung herabsetzt, jedoch von einer gewissen Grenzfrequenz an dafür sorgt, daß diese Gegenkopplung wieder unwirksam wird, womit man einen Anstieg nach den Höhen hin erreichen kann. Der Kondensator C 5 bildet zusammen mit R 4, R 5 und R 6 das Glied für die Tiefenanhebung, während die Kondensatoren C 3 und C 4 die Wirkung der Gegenkopplung bei den hohen Frequenzen wieder aufheben. Diese Frequenzbeeinflussung in den hohen Frequenzen reicht aber zur völligen Korrektur nicht aus.

Die noch verbleibende notwendige Höhenanhebung wird in dem Kopplungsglied zur zweiten Röhre vorgenommen, das als frequenzabhängiger Spannungsteiler ausgebildet ist. Der Längswiderstand dieses Spannungsteilers besteht aus dem Widerstand R 7, dem der Kondensator C 7 parallelgeschaltet ist. Der Spannungsteiler liefert durch diese Anordnung bei hohen Frequenzen eine höhere Wechselfspannung als bei tiefen Frequenzen an das Gitter der nächstfolgenden Röhre. Der Frequenzgang dieser Verstärkerstufe ist geradlinig, damit man sie bei Aufnahme zur Mikrofonvorverstärkung verwenden kann. Der dazu nötige Stufenschalter gestattet es, wahlweise an das Gitter der zweiten Röhre ein Mikrofon (Kristalltype) bei Stellung „Aufnahme“ oder die vorgeschaltete Verstärkerstufe bei Stellung „Bandwiedergabe“ zu legen. Von der zweiten Stufe wird die verstärkte Spannung an den Verstärkerausgang geführt, an dem eine Tonfrequenzspannung von etwa 0,5 Volt zur Verfügung steht. Die zweite Verstärkerstufe kann man auch für eine zusätzliche Tonabnehmerverstärkung mitverwenden, wenn man den Umschalter mit vier Stellungen ausführt und die vierte Stellung mit dem Tonabnehmer verbindet. Diese zusätzliche Verstärkung gestattet dann den Einbau einer Tonabnehmerentzerrung, wie man sie heute für besonders hochwertige magnetische Tonabnehmer verwendet. Ein weiterer Vorteil dieser Anordnung liegt darin, daß man das Wiedergabekabel dauernd an der Fonobuchse des Rundfunkgerätes belassen kann.

Der Hf-Generator

des Gerätes ist mit der Leistungsröhre EL 41 bestückt. Die Schaltung ist in Meißner-Rückkopplung mit abgestimmtem An-

odenkreis ausgeführt. Der Löschkopf kann dank seines geringen Widerstandes direkt in den Schwingkreis eingeschaltet werden. Dazu wird die Schwingkreiskapazität auf zwei Kondensatoren von je 10 nF (C 11 und C 12) verteilt. Der Sprechkopf erhält den nötigen Vormagnetisierungsstrom über einen Kondensator von 100 bis 200 pF (C 13) direkt von der Anode der Röhre. Um eine möglichst oberwellenarme Schwingstromkurve zu erzielen, wird ein Teil der Hochfrequenzspannung über den Katodenwiderstand gegengekoppelt. Dieser ist, wie die Schaltung zeigt, nicht überbrückt. Neben der Gegenkopplung dient der Katodenwiderstand auch noch zur Einstellung der richtigen Hochfrequenzspannung. Die Aufnahmespannung, die von dem hochohmigen Ausgang des Rundfunkgerätes abgenommen wird, gelangt über einen Widerstand von 50 k Ω zum Sprechkopf. Dieser Widerstand ist durch ein Siebglied überbrückt, das zwei Aufgaben erfüllt. C 15 und R 17 bewirken eine Voranhebung der Höhen am Sprechkopf; der aus L 1 und C 14 bestehende Sperrkreis verhindert ein Abfließen der Hochfrequenz über diesen Nebenschluß.

Die Einstellung der richtigen Hochfrequenzspannungen am Löschkopf und Sprechkopf bereitet bei dieser Generatorschaltung keine Schwierigkeiten. Die Löschung prüft man an einem bereits besprochenen Band. Sind noch Reste der Aufnahme zu hören, dann verkleinert man lediglich den Katodenwiderstand der Schwingröhre EL 41. Die richtige Vormagnetisierung am Aufnahmehkopf wird durch Auswechseln des Kondensators C 13 eingestellt.

Der Klirrfaktor steigt mit geringer werdender Hochfrequenz schnell an. Verzerrungen bedeuten also immer zu geringe Hochfrequenzvormagnetisierung. Zu hohe Vormagnetisierung dagegen setzt die Lautstärke der hohen Frequenzen merklich herab. Das Wiedergabeoptimum läßt sich also am besten durch gehörmäßige Überprüfung einstellen. Dies bereitet bei der Ausführung mit getrenntem Hör- und Sprechkopf keinerlei Schwierigkeiten, da man während der Aufnahme über den Hörkopf gleichzeitig abhören und durch Verändern des Kondensators C 13 die richtige Einstellung vornehmen kann. Bei ausgeführten Geräten ergaben sich dabei Kapazitäten von 200 bis 300 pF.

Der Netzteil

des Verstärkers ist besonders sorgfältig dimensioniert. Um starke Streufelder zu vermeiden, wird der Transformator ma-

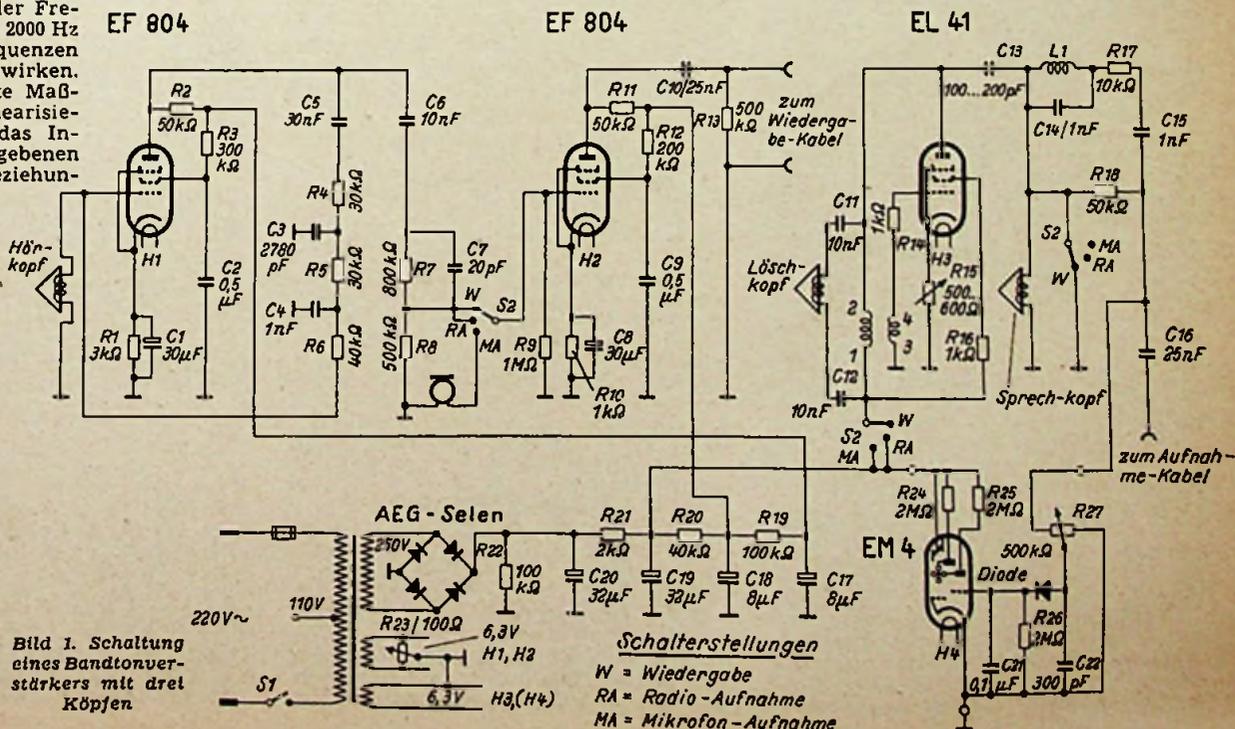


Bild 1. Schaltung eines Bandtonverstärkers mit drei Köpfen

¹⁾ vgl. FUNKSCHAU 1952, H. 9, Seite 157.

Schalterstellungen

- W = Wiedergabe
- RA = Radio-Aufnahme
- MA = Mikrofon-Aufnahme

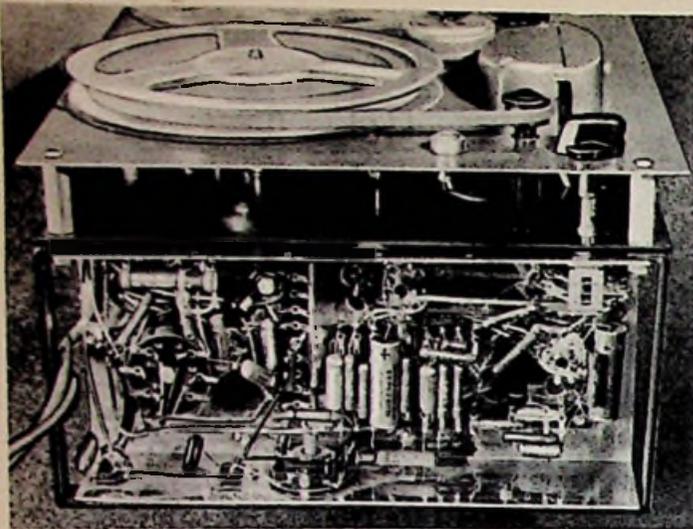


Bild 2. Blick in die Verdrahtung des Mustergerätes

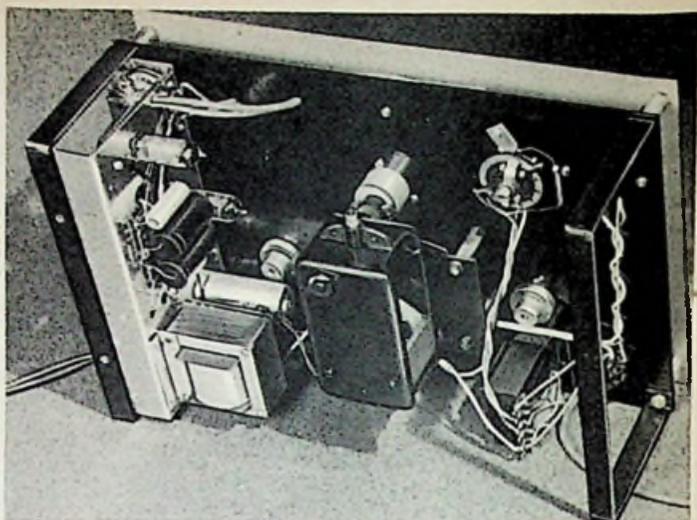


Bild 3. Unteransicht eines Magnetongerätes mit dem links seitlich eingebauten Bandtonverstärker

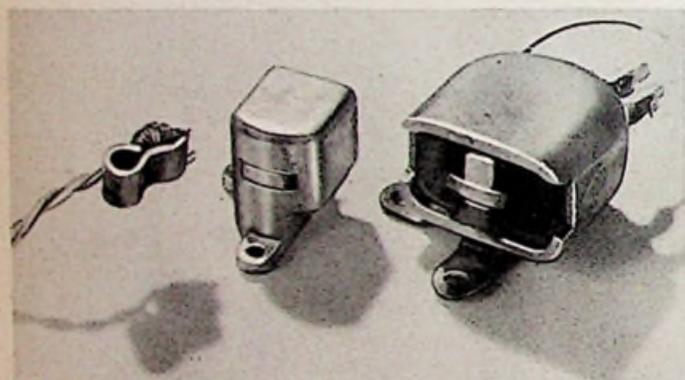


Bild 4. AEG-Magnetköpfe KL 15. Von links nach rechts: Lösch-, Sprech- und Hörkopf

Wiederherstellung von Trockenbatterien durch Ladung

Die Möglichkeit, eine verbrauchte Trockenbatterie aufzufrischen, interessiert breite Kreise. Die Tatsache, daß man sie ähnlich wie einen entladenen Akkumulator wieder aufladen kann, ist den alten Batteriefachleuten schon seit vielen Jahrzehnten bekannt. Besonders bei den in der Funktechnik in der Hauptsache in Frage kommenden Kohle - Braunstein - Zinkbatterien ist eine solche Auffrischung leicht zu erreichen, solange die Elemente noch genügend feuchte Elektrolytlösung enthalten. Das Verfahren hat es sogar möglich gemacht, in der Zeit des ersten Weltkrieges die empfindliche Java-Braunsteinlücke teilweise zu schließen. Damals wurden die großen Braunstein - Postelemente in verbrauchtem Zustand zurückgekauft und dieser Braunstein wurde durch den naszierenden Sauerstoff in Ladebädern künstlich regeneriert. Das geschah natürlich in flüssigem Elektrolyt.

Damit kommen wir bereits auf den Kernpunkt der Wiederaufladungsmöglichkeit bei sogenannten Trockenbatterien. Auch eine Trockenbatterie benötigt Elektrolytflüssigkeit. Um das Auslaufen dieser Flüssigkeit zu verhindern, wird sie durch Quellstoffe zu einer Paste verdickt, die sich in verhältnismäßig geringer Menge zwischen dem Kohlebraunsteinbeutel und dem Zinkbehälter befindet (Stärke der Schicht: 0,7...1,5 mm).

Was immer auch an diesem, nach seinem Erfinder Leclanché benannten Element in den letzten 80 Jahren noch herumexperimentiert wurde, eine wesentliche Veränderung seiner elektrischen Eigenschaften wurde kaum erreicht. Nur seine Kapazität ließ sich durch Verwendung chemisch reinerer Materialien, z. B. des Kunstbraunsteins, und durch Amalgamierung (Überziehen des Zinks mit einer

Quecksilberschicht) um einige Procente verbessern. Dem gelatinierten Elektrolyt wurden hygroscopische Salze, z. B. Eisenchlorid, beigelegt, um die Luftfeuchtigkeit zur Erhaltung des Wassergehaltes heranzuziehen.

Bei den oben beschriebenen Wiederherstellungsverfahren des entaktivierten Braunsteins kamen im Flüssigkeitsbad beträchtliche Stromstärken zur Anwendung. Die sich entwickelnden Gase konnten leicht entweichen. Bei der sogenannten Trockenbatterie ist das aber nicht mehr möglich,

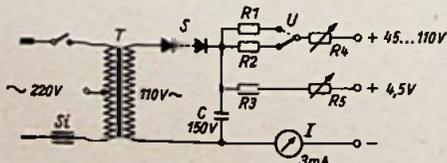


Bild 1. Das Ladegerät. T = Netztransformator 220:110 V (kleinste Ausführung), S = Selengleichrichterstab für 10...15 mA, C = Elektrolytkondensator 20...30 µF / max. 250 Volt, R1 = 20 kΩ, R2 = 50 kΩ, R3 = 70 kΩ, R4 = Regelbar 50 kΩ / 1 Watt, R5 = regelbar 50 kΩ / 2 Watt, I = Milliampere-meter, U = Umschalter von 110 auf 45 Volt, Batterieleitung. Die Berechnung der Widerstände erfolgte unter der Annahme einer Gleichspannung von 150 Volt an C. Bei anderen Spannungen sind die Widerstände R1, R2, R3 entsprechend zu verändern

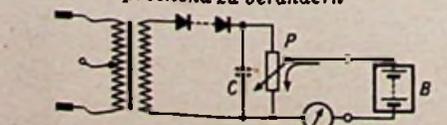


Bild 2. Beim Ausbleiben der Netzspannung entladet sich die Batterie B über das Potentiometer P; diese Schaltung ist nicht zu empfehlen

gnetisch nur mäßig belastet. Außerdem befindet sich zwischen Primär- und Sekundärwicklung ein statischer Schirm, der mit Masse verbunden ist. Die Anodenspannung wird von einem in Graetz-Schaltung ausgeführten Selengleichrichter gleichgerichtet und durch eine RC-Siebkitte mehrfach gesiebt. Die Heizung der Röhren 1 und 2 nimmt man von einer eigenen Wicklung ab, die über einen Entbrummer symmetriert ist. Die weniger kritischen Heizungen für die übrigen Röhren werden von der zweiten Heizwicklung gespeist, die einpolig an Masse liegt.

Die Aussteuerungsanzeige

erfolgt mit einem Magischen Auge EM 4 oder EM 71, das von der Aufsprechspannung gesteuert wird. Diese wird von einem Sirutor gleichgerichtet und dann dem Gitter der Anzeigeröhre zugeführt. Um eine Übersteuerung des Bandes mit Sicherheit zu verhindern, hat es sich als zweckmäßig erwiesen, kurzfristige Spitzen am Leuchtsektor nachwirken zu lassen. Aus diesem Grunde legt man parallel zum Gitter einen Kondensator von 0,1 µF sowie einen Widerstand von 2 MΩ. Diese Kombination gewährleistet ein langsames Abklingen der dort wirksamen Gleichspannung. Sie bewirkt sozusagen eine Speicherung der Spitzen. Zur Einstellung des richtigen Ausschlags des Magischen Auges dient das Potentiometer R 27. Bild 2 zeigt den übersichtlichen Aufbau eines der praktisch ausgeführten Geräte. Dr.-Ing. Walter Görner

deshalb können nur ganz minimale Stromstärken zur Ladung verwendet werden, andernfalls würde der Elektrolytbrei durch die Gasentwicklung herausgedrückt werden, die Batterie würde austrocknen und wäre damit unbrauchbar. Ganz unsinnig ist es aber, wenn z. B. in einer ausländischen Fachzeitschrift empfohlen wird, die Ladung der Trockenbatterien solange fortzusetzen, bis die Batterie warm wird. Dann ist es längst zu spät! — Eine Erwärmung beim Laden darf überhaupt nicht eintreten. Praktisch kommen Ladestromstärken von mehr als 2,5 mA für Radiobatterien nicht in Frage. Besser ist es, man begnügt sich mit 1 mA und ladet mit kleinen Pausen 48 Stunden und länger. Wenn die Zinkseite der Batterie noch gut ist, läßt sich auf diese Weise die Lebensdauer der Batterie bis zu 60% verlängern. Größere Stromstärken, kurze Zeit angewendet, zerstören jede Batterie mit Sicherheit!

Die Ladevorrichtung für Radio- oder Taschenbatterien ist außerordentlich einfach aufzubauen (Bild 1). Alle komplizierten und teureren Einrichtungen kann man sich ersparen. Am besten geeignet ist ein Selengleichrichter für 10...15 mA. Ein Transformator ist zu empfehlen, um gegen das Netz und gegen Erdschlüsse gesichert zu sein. Hier kann die kleinste erhaltliche Type verwendet werden, nötigenfalls sogar ein alter Niederfrequenztransformator. Zur Einregulierung der richtigen Ladestromstärke genügen normale 1-Watt-Potentiometer mit arithmetischer Kennlinie. Würde man spannungsteilende Reguliereinrichtungen einbauen, so könnte beim Ausbleiben der Netzspannung die Batterie sich nach Bild 2 über den Spannungsteiler entladen, was nicht im Sinne des Besitzers ist.

Ing. H. F. Steinhauser
Literatur: Radio - Praktiker - Bücherel, Band 49, H. F. Steinhauser, UKW - Hand-Sprechfunk-Baubuch.

Einführung in die Fernseh-Praxis

41. Folge: Der Fotozellenverstärker

Wir berichten heute über die Breitbandprobleme beim Dia-Abtaster sowie über die Kompensationsmaßnahmen, um den Einfluß des Nachleuchtens der Abtaströhre auszuschalten. Nach der Besprechung des Fotozellenverstärkers wenden wir uns den allgemeinen Fragen der Modulation und der Aussendung von Fernsehsignalen zu.

Betriebsbedingungen für Fotozellen

Beim praktischen Umgang mit Fotozellen hat man vor allem darauf zu achten, daß die von den Firmen angegebene zulässige Betriebs-Gleichspannung nicht überschritten wird. Hochvakuumzellen sind zwar in dieser Hinsicht nicht so empfindlich wie gasgefüllte Zellen, die nach Überschreitung der sogenannten Zündspannung recht bald zerstört werden. Trotzdem sollte man die vorgeschriebenen Werte auch bei Hochvakuumzellen einhalten. Die modernen Fotozellenschichten sind weiterhin gegenüber starkem Tageslicht und direkter Sonnenbestrahlung recht empfindlich, wenn die Zelle unter Spannung steht und wenn nur ein kleiner Außenwiderstand verwendet wird. Die dabei auftretenden starken Fotoströme können vor allem bei SE-Verstärkern zur Schädigung der Zelle führen. Selbstverständlich muß nicht nur die Betriebsspannung der Zellen mit anschließendem SE-Verstärker, sondern auch die Betriebsspannung gewöhnlicher Fotozellen im Hinblick auf die nachfolgende große Verstärkung sorgfältig stabilisiert werden. Das gilt insbesondere für die langsamen Netzspannungsschwankungen, die sich mit einfachen Siebketten nicht mehr eliminieren lassen.

2. Der Fotozellen-Verstärker

Die elektrische Durchbildung des Fotozellen-Verstärkers ist nicht ganz einfach. Bevor wir davon sprechen, wollen wir darauf hinweisen, daß beim Katodenstrahl-Abtaster für Fernsehzwecke grundsätzlich zwei verschiedene Verfahren denkbar sind. Es handelt sich um die Trägerfrequenz-Abtastung und die Direkt-Abtastung. Die Wirkungsweise beider Verfahren wollen wir nur kurz andeuten, da es über dieses Gebiet eine ziemlich reichhaltige Literatur gibt¹⁾.

Trägerfrequenz-Abtastung

Bei der trägerfrequenten Abtastung und anschließenden Verstärkung moduliert man die Wehneltzylinderspannung der Abtaströhre mit einer Trägerfrequenz, die größer als die höchste im Bildstrom vorkommende Frequenz sein muß. Auf diese Weise wird die Helligkeit des Abtastrasters hochfrequenzmoduliert, während die durch den Abtastvorgang entstehenden Frequenzen als Modulationsfrequenz für den Träger wirken. Demnach erhält man ein „moduliertes Hochfrequenzlicht“, das in der Fotozelle einen entsprechend modulierten Hochfrequenzstrom hervorruft. Der am Fotozellenwiderstand auftretende Spannungsabfall läßt sich nun in einem gewöhnlichen Trägerfrequenzverstärker verstärken, so daß die beim Betrieb von Verstärkern mit tiefer Grenzfrequenz auftretenden Nachteile fortfallen. Weiterhin spielt zwar ein Nachleuchten der Leuchtschirmsubstanz

der Abtaströhre im Hinblick auf die später zu besprechende Verformung der Bildsignale keine Rolle, es verursacht jedoch einen geringen Wirkungsgrad des Trägerfrequenz-Verfahrens. Es werden höchstens 3 bis 6%, bei bestgeeigneten Leuchtstoffen 10%, des erzeugten Lichtes in moduliertes umgesetzt. Der Wirkungsgrad steigt mit der „Modulationstiefe“ des Leuchtschirms, d. h. man muß nach Möglichkeit Röhren mit geringer Nachleuchtdauer verwenden, so daß das Verhältnis zwischen moduliertem Licht und „Gleichlicht“ so groß wie möglich wird. Das Trägerfrequenz-Verfahren scheidet für unsere Labor-Zwecke aus, da man mit dem jetzt zu besprechenden direkten Verfahren nahezu gleichwertige Ergebnisse bei geringerem Aufwand erhält. Durch die größere Durchsteuerung der Röhre wird jedoch die Schärfe herabgesetzt.

Direkt-Abtastung

Bei der Direkt-Abtastung erfolgt keine Modulation des Wehneltzylinders der Abtaströhre. Das unmodulierte Raster wird auf das Diapositiv projiziert, so daß die dahinter angeordnete Fotozelle ein unmittelbar mit dem Bildstrom moduliertes Licht erhält. Deshalb muß der anschließende Fotozellen-Verstärker sämtliche im Bildstrom vorkommenden Frequenzen von etwa 50 bis 6 000 000 Hz phasen- und amplitudentreu übertragen können. Zur Übertragung der mittleren Bildhelligkeit wäre an sich ein Gleichstromverstärker erforderlich; man sieht davon jedoch im allgemeinen ab und fügt den Gleichstromwert am Ausgang des Fotozellen-Verstärkers durch eine Schwarzsteuerstufe wieder ein.

Breitbandfragen


Da wir über die niederfrequente Verstärkung breiter Frequenzbänder schon anlässlich des Bildverstärkers im Fernsehempfänger ausführlich gesprochen haben (siehe FUNKSCHAU 1951, Heft 12, S. 227), können wir uns an dieser Stelle kurz fassen. Alle beim Bildverstärker erörterten Probleme gelten in vollem Umfang auch für den Fotozellen-Verstärker.

Fotozellen-Außenwiderstand

Die richtige Wahl des Fotozellen-Außenwiderstandes ist für ein zufriedenstellendes Arbeiten der ganzen Anlage von großer Bedeutung. Zunächst ergeben sich zwei einander widersprechende Forderungen. Einerseits sollte man im Hinblick auf eine möglichst kleine Verstärkerstufenzahl große Außenwiderstände verwenden, andererseits ist diesem Bestreben im Hinblick auf das Bandbreitproblem und das Rauschen sehr bald eine Grenze gesetzt. Am Zustandekommen des Rauschens sind vor allem drei Einflüsse beteiligt, das Rauschen des Fotozellenstroms selbst, das Wärmegeräusch des Fotozellen-Widerstandes und das Rauschen der ersten Verstärkeröhre. Es zeigt sich, daß das Rauschen des Fotozellen-Widerstandes dominiert²⁾. Man kann zwar das Widerstandsrauschen durch Kühlung des Widerstandes mit flüssiger Luft erheblich reduzieren; diese Maßnahme scheidet jedoch in der Praxis aus. Bei oberflächlicher Betrachtung scheint daher die Wahl eines möglichst kleinen Außenwiderstandes im Hinblick auf geringes Rauschen selbst unter Verzicht auf Empfindlichkeit am günstigsten zu sein. Indessen führt folgende Überlegung zu einem anderen Ergebnis: Die Rauschspannung ist bekanntlich der Wurzel aus dem Widerstand proportional. Eine Vervielfachung des Widerstandes führt daher beispielsweise nur zu einer Verdoppelung der Rauschspannung. Der im

Fotozellenstrom enthaltene Nutzanteil, also der Bildstrom, ruft dagegen am Außenwiderstand einen Spannungsabfall hervor, der nach dem Ohmschen Gesetz linear mit dem Außenwiderstand steigt, denn die Fotozelle arbeitet stets im Sättigungsgebiet, so daß sich der Fotozellenstrom in Abhängigkeit vom Außenwiderstand praktisch nicht verändert. Allerdings steigt auch die vom Rauschanteil des Fotozellenstroms hervorgerufene Störspannung proportional mit dem Außenwiderstand; das spielt jedoch eine untergeordnete Rolle, denn diese Komponente ist in den meisten Fällen klein gegenüber dem Widerstandsrauschen. Wenn man also den Rauschwiderstand vervierfacht, so verdoppelt sich zwar die vom Widerstand hervorgerufene Rauschspannung, während die durch den Nutzanteil des Fotostroms hervorgerufene Nutzspannung auf den vierfachen Wert steigt. Der Störabstand wird also größer. Diese Überlegung führt — vom Standpunkt des Rauschens betrachtet — zur Wahl großer Außenwiderstände. Allerdings finden wir auch hier bald eine Grenze, denn wie beim RC-Verstärker geht die Bandbreite um so mehr zurück, je größer der Arbeitswiderstand gemacht wird. Dafür sind die schädlichen Kapazitäten verantwortlich, die wir schon aus früheren Betrachtungen kennen. Bild 184 zeigt die hierfür maßgebenden elektrischen Verhältnisse; die beigefügte Formel gibt den Frequenzgang des komplexen Außenwiderstandes an. Vom Bandbreite-Standpunkt aus darf also der Außenwiderstand den Wert $1/2 \cdot bC$ nicht überschreiten ($b =$ Bandbreite, $C =$ Summe aller schädlichen Kapazitäten). Trotzdem wählt man mitunter den Außenwiderstand größer als es die Bandbreiteformel vorschreibt und kompensiert den dann resultierenden Abfall der hohen Frequenzen durch zusätzliche Maßnahmen im Verstärker, z. B. durch Resonanzdrosseln usw. In der Praxis kommt man mit Widerstandswerten zwischen 10 und 50 k Ω am besten zurecht.

Bild 184. Einfluß der schädlichen Kapazität beim Fotozellen-Ausgangswiderstand

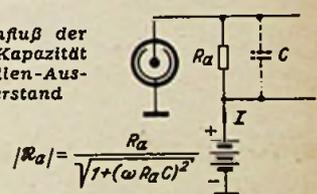

Kompensation der Leuchtschirm-Phosphoreszenz

Über dieses äußerst interessante Problem liegen seit langer Zeit im In- und Ausland ausführliche Untersuchungen vor, denn die Kompensation des Nachleuchtens in brauchbarer Form ist für das einwandfreie Arbeiten eines Katodenstrahlabtasters entscheidend³⁾. Man unterscheidet zwischen dem Anklingvorgang des Leuchtschirmmaterials und dessen Abklingvorgang. Die für das Anklingen und Abklingen benötigte Zeit soll im Idealfall nicht größer sein als die Dauer eines einzelnen Bildpunktes. Wenn man von Speialschirmen absieht, besitzen fast alle der im Handel befindlichen Röhren, entsprechend ihrem Verwendungszweck, wesentlich längere An- und Abklingdauern, so daß eine nachträgliche elektrische Kompensation unbedingt erforderlich ist.

Den zeitlichen Verlauf des An- und Abklingens kann man experimentell dadurch ermitteln, daß man auf den Schirm der zu untersuchenden Röhre einen Leuchtstrich

¹⁾ Brückersteinkuhl, Über das Nachleuchten von Phosphoren und seine Bedeutung für den Lichtstrahlabtaster mit Braunscher Röhre. Zeitschr. Fernseh-GmbH, I, S. 179.

Ders., Lichtstrahlabtaster mit Braunscher Röhre für trägerfrequente u. niederfrequente Abtastung, Zeitschr. Fernseh-GmbH, II, S. 143.

Müller, Die Korrektur des Nachleuchtens bei der Katodenstrahlabtastung, Hochfrequenztechn. u. Elektroakustik, 54, 1939, S. 111.

Schnabel, Die Bedeutung der Wahl geeigneter Fluoreszenzstoffe für das Fernseh-Abtastverfahren mit Katodenstrahllichtabtaster, Z. techn. Phys., 17, 1936, S. 25.

Schnabel, Katodenstrahl-Lichtabtaster für Fernsehzwecke, Archiv Elektrotechnik 30, 1936, S. 461.

²⁾ Brückersteinkuhl, Lichtstrahlabtaster mit Braunscher Röhre für trägerfrequente und niederfrequente Abtastung. Hausmittellungen Fernseh-GmbH, Band 2, S. 143 (dort weitere Literaturstellen).

v. Ardenne, Über neuere Versuche mit Elektronenstrahl-Filmgeber-Einrichtungen für hohe Zellen- und Bildzahlen, Fernsehen und Tonfilm, Jahrgang VII, Nr. 2, S. 9.

M. Knoll und H. Elstermann, Katodenstrahl-Personenbildabtaster für normalbeleuchtete Räume, Telefunken-Hausmitt. 18, 77, 1937, S. 65.

Die vorstehenden Hinweise stellen nur einen kleinen Auszug aus der zahlreichen Literatur über diese Probleme dar.

³⁾ Siehe z. B. Dillenburger, Einführung in die neue deutsche Fernsehtechnik, 1950, Berlin, Schiele u. Schön, S. 19; ferner v. Ardenne, Fernsehen und Tonfilm, VII, Nr. 2, S. 9.

mit der in Betracht kommenden Frequenz, im vorliegenden Fall der Zeilenfrequenz, schreibt. Dieser Leuchtstrich wird durch Austasten des Wehneltzylinders mit einem negativen Rechteckimpuls oder auch durch Vorsetzen einer geeigneten Blende vor den Leuchtschirm kurzzeitig unterbrochen. Liegt überhaupt kein Nachleuchten vor, so ergibt sich im Fotozellenkreis ein Rechteckimpuls. Die erhaltene Stromkurve des Fotozellenverstärkers weicht jedoch in der Praxis erheblich davon ab und nimmt beispielsweise eine Form nach Bild 185 an. Darin bedeuten t_a die Anklingszeit, t_e die Abklingszeit des Leuchtstoffes. Wie man sieht, ergeben sich für das Anklingen gewöhnlich kürzere Zeiten als für das Abklingen. Der Kurvenverlauf selbst entspricht annähernd dem einer Exponentialfunktion, weist jedoch gewisse Abweichungen auf. So hängt die genaue Form der Kurve sehr stark von dem verwendeten Leuchtstoff ab; beispielsweise sind die Nachleuchtzeiten von Zinkoxyd wesentlich kürzer als die von Zinksulfid. Bild 186 zeigt die experimentell aufgenommene An- und Abklingskurve des blauen Schirmes der verwendeten Abtaströhre BP 7. Das Oszillogramm wurde mit Hilfe eines Fotozellenverstärkers ohne jede Kompensation gewonnen. Man erkennt deutlich den typischen Charakter des An- und Abklingvorgangs. Eine Periode entspricht dem reziproken Wert der Zeilenfrequenz von 15 625 Hz, also einer Zeit von rund 64 μ sec. Das Nachleuchten hängt auch etwas von der Stromdichte und der Anodenspannung ab. Man betreibt daher vorteilhaft die Röhre mit konstanten Werten.

Die Kompensation des Nachleuchtens erfolgt in verhältnismäßig einfacher Weise durch das Einfügen eines oder mehrerer RC-Glieder an geeigneter Stelle der Schaltung des Fotozellenverstärkers. Nimmt man an, daß das An- und Abklingen praktisch exponentiell verläuft, so kann man jedem Vorgang eine Zeitkonstante zuschreiben und die erwähnten RC-Glieder so bemessen, daß ihre gegenläufig wirkende betreibt daher vorteilhaft die Röhre mit konstanten Werten.

Die schaltungstechnische Einführung des Kompensationsgliedes ergibt sich aus den Bildern 187 und 188. Man verwendet die auf die Fotozelle folgende erste Verstärkerstufe zur Kompensation und fügt das RC-Glied einfach in den Katodenkreis ein. Den richtigen Wert der erforderlichen Kompensations-Zeitkonstante kann man sehr genau mit R_1 einstellen, ohne daß deshalb der Arbeitspunkt der Röhre verschoben wird.

Man erreicht auch mit einer Schaltung nach Bild 189 eine mehr oder weniger vollständige Kompensation des Nachleuchteffekts. In dieser Schaltung bedeutet C_1 den Koppelkondensator zwischen zwei aufeinanderfolgenden Verstärkerstufen, den man so bemißt, daß sein kapazitiver Widerstand noch bei der tiefsten vorkommenden Frequenz vernachlässigbar klein gegenüber den Wechselstromwiderständen der sonst vorkommenden Schaltmittel ist. Dieser Kondensator dient lediglich zur Abtrennung der Anodengleichspannung. Die beiden Widerstände R und R_1 bilden nun für tiefe Frequenzen, bei denen das parallel zu R liegende C noch keine Rolle spielt, einen Spannungsteiler. Macht man beispielsweise $R/R_1 = 10/1$, so gelangt nur ungefähr der zehnte Teil der zu den tiefen Frequenzen gehörenden Spannung auf das Gitter der folgenden Röhre. Bei hohen Frequenzen dagegen schließt C den Widerstand R mehr und mehr kurz, so daß sich das Spannungsteilverhältnis verkleinert. Bei zweckentsprechender Bemessung wird daher die volle, zu den höchsten Frequenzen gehörende Spannung übertragen. Von der Schaltung nach Bild 189 kann man daher ebenfalls mit Erfolg Gebrauch machen.

Eine befriedigende Kompensation des Nachleuchtens erhält man zweckmäßigerweise durch Versuche. Dabei zeigt sich, daß eine einzige Kompensationsstufe gewöhnlich nicht ausreicht. In der Versuchsschaltung des Verfassers wurde im Katodenkreis der ersten Verstärkerröhre ein Glied RC, in der zweiten Stufe dagegen ein weiteres

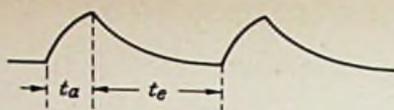


Bild 185. Anklings- und Abklingszeit einer Leuchtschirmsubstanz



Bild 186. Oszillogramm des An- und Abklingvorgangs

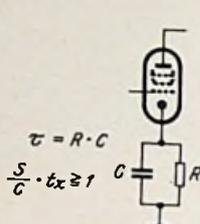


Bild 187. Kompensations-RC-Glied im Katodenkreis

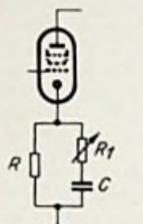


Bild 188. Regelbares Kompensationsglied

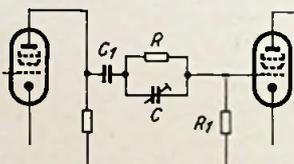


Bild 189. Frequenzabhängiger Spannungsteiler zur Anhebung der hohen Frequenzen



Bild 190. Oszillogramm des An- und Abklingvorgangs nach Bild 186 bei Einschaltung des Gliedes RC nach Bild 187



Bild 191. Oszillogramm des An- und Abklingvorgangs nach Bild 186 bei Einschaltung des 2. Gliedes RC nach Bild 189



Bild 192. Oszillogramm des An- und Abklingvorgangs nach Bild 186 bei Einschaltung beider Kompensationsglieder

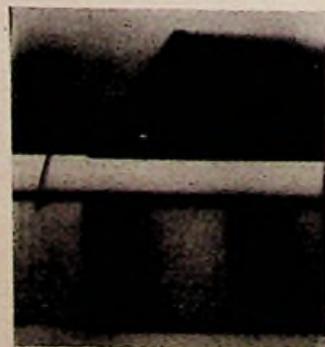


Bild 193. Wirkung des Nachleuchtens bei nichtkompensiertem Verstärker



Bild 194. Das Nachleuchten ist zum größten Teil kompensiert

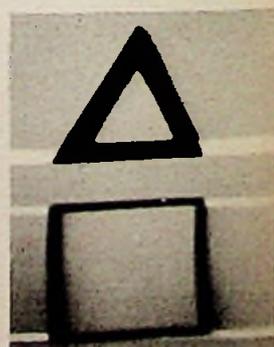


Bild 195. Überkompensation des Nachleuchteffektes

Glied $R_1 C_1$ verwendet. Die Wirkung dieser beiden RC-Glieder ergibt sich recht anschaulich aus den jetzt zu besprechenden Oszillogrammen. Bild 190 zeigt ein am Ausgang des Fotozellenverstärkers gewonnenes Oszillogramm von drei Perioden der Zeilenfrequenz für den Fall, daß das Glied RC kurzgeschlossen, daß also lediglich das Glied $R_1 C_1$ vorhanden ist, Vergleicht man Bild 190 mit Bild 186, bei dem überhaupt keine Kompensation vorhanden ist, so erkennt man bereits eine Versteigerung des Anklings. Schließt man $R_1 C_1$ kurz, so daß nur das Glied RC wirksam ist, so erhält man ein Oszillogramm nach Bild 191. Dieses Zeitkonstantenglied hat, wie man sieht, einen großen Einfluß auf die Kompensation des Abklingvorgangs. Der Impuls hat bereits eine fast rechteckige Gestalt. Werden nun beide Kompensationsglieder wirksam, so ergibt sich das Oszillogramm nach Bild 192. Die Rechteckform ist zwar noch nicht ideal, aber immerhin so gut ausgeprägt, daß die Kompensation als befriedigend bezeichnet werden darf. Die Zeitkonstanten betragen $RC = 7,5 \cdot 10^{-6}$ sec ($R = 300 \Omega$, $C = 25 000$ pF), $R_1 C_1 = 2 \cdot 10^{-6}$ sec. ($R_1 = 200 \Omega$, $C_1 = 10 000$ pF). Die Bestwerte wurden empirisch ermittelt und gelten selbstverständlich nur für die blaue Leuchtschicht der Abtaströhre 7 BP 7. Wer andere Röhren verwendet, muß die erforderlichen Zeitkonstanten von Fall zu Fall bestimmen.

Wie sehr das Nachleuchten der Abtaströhre ein Schirmbild verfälschen kann und wie befriedigend die Kompensation gelingt, sollen die Bilder 193, 194 und 195 zeigen. Es wurde ein Diapositiv abgetastet, das aus einem Dreieck und einem Viereck bestand. Die Bilder zeigen Fotoaufnahmen des Schirmbildes der Empfangsröhre. Bild 193 gilt für den Fall der vollständig fehlenden Kompensation. Das Nachleuchten ist so stark, daß die rechte Seite des Dreiecks überhaupt nicht mehr erkennbar ist. Der Effekt setzt sich noch in weiteren Zeilen fort, so daß auch die Vorderseite des Dreiecks verdunkelt erscheint. Ähnliches gilt für die oberen und unteren Begrenzungskanten des Rechtecks. Bild 194 zeigt bereits ein Stadium weitgehender, wenn auch noch nicht vollständiger Kompensation. Die beiden Figuren heben sich jetzt vollkommen deutlich auf dem Schirm ab, ein Nachleuchtvorgang ist jedoch noch zu beobachten. Bild 195 zeigt die Überkompensation bei tieferen Frequenzen, was man daraus erkennt, daß die rechts auf die Figuren folgenden Streifen nicht mehr dunkel, sondern hell sind. Im Idealfall dürfen natürlich überhaupt keine Streifen zu sehen sein.

Fortsetzung folgt

H. Richter

Der Fernseh-Empfänger

Von Dr. Rudolf Goldammer

144 Seiten mit 217 Bildern und 5 Tabellen
kart. 9.50 DM, in Halbleinen 11 DM

Ein Buch zur Vertiefung der fernsehtech-
nischen Artikelreihen in der FUNKSCHAU

FRANZIS-VERLAG, München 22, Odeonsplatz 2

Gitterbasis- und Katodenfolgeschaltung im modernen Senderbau II

Der erste Teil dieser Arbeit, der die Gitterbasisschaltung behandelte, erschien in Heft 9 der FUNKSCHAU. Der nachstehende Schlußteil befaßt sich mit der Katodenfolgeschaltung und führt an einem Beispiel die Berechnung der Treiberstufe eines Anodenmodulators durch.

Die Katodenfolgeschaltung

Bei der Katodenfolgeschaltung (Bild 1c) wird die Anode als gemeinsames Element verwendet. Das Eingangssignal wird zwischen Gitter und Anode eingespeist (die Impedanz der Anodenspannungsquelle kann vernachlässigt werden). Das Ausgangssignal wird an R_a zwischen Katode und Anode abgenommen. Ähnlich wie bei der Gitterbasisschaltung findet eine Gegenkopplung statt, wobei die gesamte Ausgangsspannung auf den Eingang zurückgekoppelt wird. Dadurch wird die Eingangsspannung größer als die Ausgangsspannung, weshalb eine Röhre in der Katodenfolgeschaltung niemals eine Spannungsverstärkung bewirken kann. Der Katodenverstärker stellt daher einen 100% gegengekoppelten Verstärker dar, dessen Spannungsverstärkung stets kleiner als 1 sein muß. Trotz der fehlenden Spannungsverstärkung ist aber mit ihm eine relativ hohe Leistungsabgabe möglich. Der Katodenverstärker besitzt stets eine hohe Eingangsimpedanz, während seine Ausgangsimpedanz niedrig ist. Aus diesem Verhalten heraus erklärt sich seine Eignung als Impedanzwandler, wenn es gilt einen hochohmigen Vierpol an ein niederohmiges Glied, z. B. an ein Kabel, anzuschließen. Oft ist es auch erwünscht, die Wechselspannung ohne Phasenumkehr zu übertragen. Der Katodenverstärker läßt sich hierfür gut verwenden, da sich die Spannung an seinem Katodenwiderstand R_a in gleicher Phasenlage befindet wie das Eingangssignal. Die starke Gegenkopplung bewirkt eine Verringerung des inneren Widerstandes R_i der Röhre. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz und den niedrigen Innenwiderstand wird der Katodenverstärker überall dort von Vorteil sein, wo es darauf ankommt, hohe Gitterwechselspannungen und Ströme verzerrungsfrei und über ein weites Frequenzband zu übertragen. Mit einem Transformator ließe sich eine Impedanzwandlung über ein derart breites Frequenzband nur schwer durchführen.

Berechnung der Treiberstufe eines Anodenmodulators

Bild 5 zeigt das Prinzipschaltbild eines mit zwei Treiberrohren bestückten Gegentakmodulators, dessen Trioden eine Gittersteuerleistung von 50 W bei 500 V Gitterwechselspannung (Amplitude) benötigen.

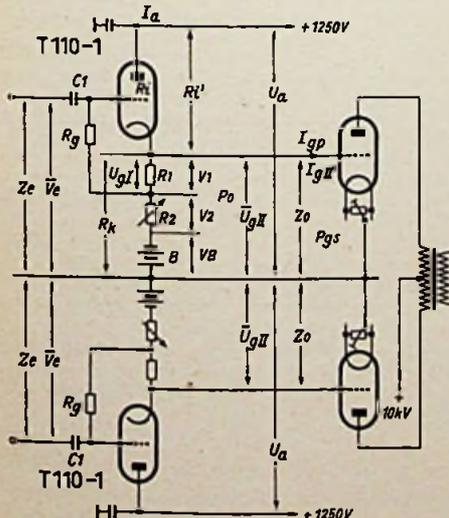


Bild 5. Gegentak-B-Modulator mit niederohmiger Treiberstufe in Katodenfolgeschaltung

Die für die Endstufe nötige Steuerleistung berechnet sich aus der Näherungsformel:

$$P_{gs} = 0,9 \cdot I_{gII} \cdot \bar{U}_{gII}$$

Hieraus folgt der Gitterstrom für die Endröhre:

$$I_{gII} = \frac{50}{0,9 \cdot 500} = 0,11 \text{ A für beide Endröhren, } 0,056 \text{ A für eine Röhre.}$$

Der Modulations-Spitzenstrom I_{gp} kann überschlägig aus der für die B-Schaltung gegebenen Beziehung ermittelt werden:

$$\frac{I_g}{I_{gp}} = 0,1 \text{ bis } 0,25$$

Im Mittel ergibt sich:

$$I_{gp} = \frac{I_{gII}}{0,185} = 0,6 \text{ A für beide Röhren, } 0,3 \text{ A für eine Röhre.}$$

Die hier gewählte Röhre T 110-1 (Brown Boveri) ist mit folgenden Daten zu betreiben:

$$U_a = 1250 \text{ V, } S = 3,1 \text{ mA/V}$$

$$D = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{5,3} = 0,19$$

$$R_i = \frac{\mu}{S} = 1700 \Omega$$

$$P_{a\max} = 100 \text{ W}$$

$$\text{Ruhestrom } I_{a0} = 20 \text{ mA.}$$

Durch eine kurze Kontrollrechnung wird geprüft, ob die maximale Anodenverlustleistung $P_{a\max}$ nicht überschritten wird:

Die Anodenausgangsleistung der Röhre $P_{ia} = U_a \cdot I_a$. Es ist aber I_a auch gleich dem zu liefernden Gitterstrom I_{gII} , so daß geschrieben werden kann:

$$P_{ia} = U_a \cdot I_{gII} = 1250 \cdot 0,056 = 70 \text{ W.}$$

Die Ausgangsleistung einer Röhre P_o muß somit gleich der Gittersteuerleistung P_{gs} für die Endröhren sein:

$$P_o = \frac{P_{gs}}{2} = \frac{50}{2} = 25 \text{ W.}$$

Die Anodenverlustleistung beträgt

$P_a = P_{ia} - P_o = 70 - 25 = 45 \text{ W}$. Sie ist also kleiner als $P_{a\max}$ und somit zulässig.

Aus dem Kurvenbild der T 110-1 (Bild 6) ergibt sich für $V_a = 1250 \text{ V}$ und $I_{a0} = 20 \text{ mA}$ eine erforderliche Gitterspannung von $U_{gI} = -220 \text{ V}$. Sie wird als Spannungsabfall am Katodenwiderstand R_1 erzielt:

$$R_1 = \frac{220}{20} = 11 \text{ k}\Omega.$$

Die Gitterspannung U_{gII} der Endröhre beträgt in diesem Falle -300 V ; sie hat entgegengesetzte Polarität wie U_{gI} und wird zum Teil an einem regelbaren Widerstand R_2 zum Teil aus einer Batterie B gewonnen. Die Höhe der Batteriespannung muß im Hinblick auf die für die Endstufe erforderliche Gittervorspannung U_{gII} bemessen werden.

Mit einer nach dieser Überlegung gewählten Batteriespannung $U_B = 800 \text{ V}$ ergibt sich:

$$R_2 = \frac{U_B - U_1 - U_{gII}}{I_a} = \frac{800 - 220 - 300 \text{ V}}{20 \cdot 10^{-3} \text{ A}} = 14,0 \text{ k}\Omega.$$

Dieser Widerstand kann als 20-k Ω -Regler ausgeführt werden.

Bei $I_{gII} = 0$ ergibt sich der gesamte Katodenwiderstand mit:

$$R_K = R_1 + R_2 = 25 \text{ k}\Omega.$$

Mit dem Einsetzen der Modulation wird R_K eine Impedanz Z_o parallelgeschaltet,

so daß sich eine Gesamtimpedanz von Z_K ergibt:

$$Z_K = \frac{Z_o \cdot R_K}{Z_o + R_K} \text{ wobei } Z_o = \frac{\bar{U}_{gII}}{I_{gp}} = \frac{500}{0,3} = 1660 \Omega$$

$$Z_K = \frac{1,66 \cdot 25}{1,66 + 25} = 1560 \Omega$$

Die Eingangswchselspannung:

$$\bar{U}_c = \bar{U}_{gII} \left(1 + \frac{1}{\mu} + \frac{1}{SZ_K} \right) =$$

$$500 \cdot \left(1 + 0,19 + \frac{10^3}{3,1 \cdot 1560} \right) \text{ V} = 700 \text{ V}$$

Die Verstärkung: $V = \frac{\bar{U}_{gII}}{\bar{U}_c} = \frac{500}{700} = 0,73$

Das gleiche Ergebnis liefert auch folgende Beziehung:

$$V = \frac{\mu \cdot Z_K}{(1 + \mu) Z_K + R_i} = \frac{5,3 \cdot 1560}{(1 + 5,3) 1560 + 1700} = 0,73$$

Der Innenwiderstand R_i wird bei der Katodenverstärkerschaltung auf R_i' verringert, zu:

$$R_i' = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{\mu} \right) S} = \frac{10^3}{\left(1 + \frac{1}{5,3} \right) 3,1} \Omega = 270 \Omega$$

Zu beachten ist, daß die Anodenbelastung für die Vorverstärkeröhre sehr hochohmig wird, nämlich:

$$Z_c = \frac{R_2 (\mu R_g + R_i + R_l)}{R_1 + R_2 + R_i} = \frac{14 (5,3 \cdot 500 + 1,7 + 11)}{13,5 + 14 + 1,7} = 1280 \text{ k}\Omega$$

wobei R_g entsprechend den Röhrendaten mit $500 \text{ k}\Omega$ gewählt wurde.

Aus diesen Ergebnissen ist zu ersehen, daß eine Röhre mit niedrigem Verstärkungsfaktor μ und niedrigem Innenwiderstand in Katodenfolgeschaltung zur verzerrungsfreien Abgabe außerordentlich hoher Ströme geeignet ist. Bei dieser Schaltungsart kann aus zwei parallelgeschalteten T 110-1 beispielsweise ein Spitzenstrom von 1,5 A entnommen werden. Die Schaltung ist daher für Qualitätsverstärker besonders geeignet, bei denen Modulationsleistungen mit kurzzeitig auftretenden hohen Gitterstromspitzen mit geringsten Verzerrungen zu verarbeiten sind. Beim Auftreten eines Gitterstromes darf dabei an der Treiberöhre kein zu großer Spannungsabfall entstehen, weshalb eine Röhre mit möglichst kleinem Innenwiderstand als Treiberöhre zu wählen ist. Dipl.-Ing. R. Hübner


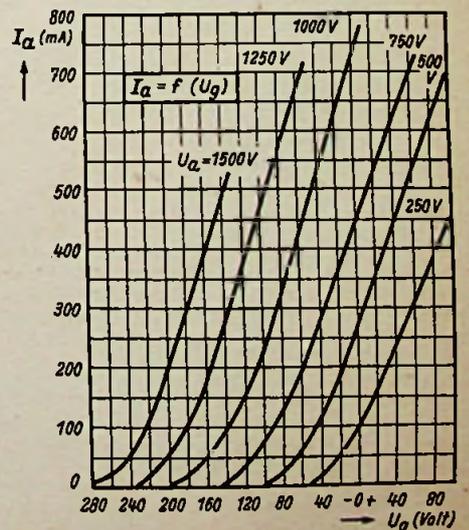


Bild 6. Kennlinien der Triode T 110-1

Vorschläge für die WERKSTATT-PRAXIS

Einstreuung von Netzbrummen in die UKW-Vorstufe

Ein Empfangsgerät zeigte Netzbrummen, das nur auf UKW zu hören war und sich mit der eingestellten Frequenz änderte. Am lautesten war es am Bereichsanfang. Da der Netztransformator unmittelbar neben dem UKW-Eingang angeordnet war, lag die Vermutung nahe, daß die Einstreuung direkt vom Netztransformator auf den UKW-Eingang erfolgte. Versuche, das Brummen zu beseitigen, waren jedoch ohne Erfolg. Bei diesen Versuchen stellte sich heraus, daß sich das Brummen veränderte, wenn man mit dem Schraubenzieher oder einem Finger in die Nähe der UKW-Drossel an der Kathode der Gleichrichterröhre kam. Beim Berühren der Drossel oder des Kathodenanschlusses war das Brummen völlig verschwunden. Eine kleine Kapazität von einigen Picofarad, direkt vom Kathodenschluß zum Halbleiter der Gleichrichterröhre gelegt (Bild), ersetzte die Handkapazität, so daß das Gerät wieder einwandfrei arbeitete. Erwin Schewe

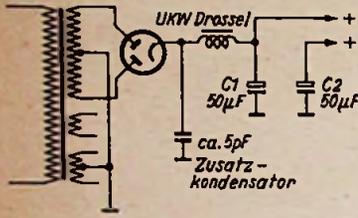

Netzbrummen im UKW-Bereich läßt sich manchmal durch einen kleinen Zusatzkondensator beseitigen

Störende Kratzgeräusche während des Abstimmens

Vielfach treten beim Betätigen des Abstimmknopfes eines Rundfunkgerätes — vor allem im Kurzwellenbereich — eigenartige Kratzgeräusche im Lautsprecher auf, ähnlich denen, die sich ergeben, wenn Drehkondensatorplatten sich berühren. Meist sind diese Störungen hochfrequenter Natur; sie entstehen durch Reibung zweier Metalle. Anscheinend haben sich innerhalb der Lager feine Metallteilchen abgelöst, die den Fettfilm durchdringen und so elektrostatische Entladungen oder Kontakt-Elektrizität erzeugen. Mit Hilfe eines geerdeten gabelförmigen Stahldrahtes oder einer Blattfeder, die auf den betreffenden Achsen federnd aufliegen (Bild), können diese Störgeräusche beseitigt werden.

Unbekannt ist vielfach noch, daß sich diese Kratzgeräusche auch durch einfaches Auswaschen der Lager oder durch Aufträufeln von Spiritus oder Tetrachlorkohlenstoff beseitigen lassen. Ing. Anton Aschenbrenner




Beseitigung von Kratzgeräuschen bei Achsen

Merkwürdiger Brummfehler

bei einem ausländischen Super

Ein Super ausländischen Fabrikates wurde mit der Bemerkung zur Reparatur eingeliefert, er brumme schon seit längerer Zeit und dieses Brummen nehme stetig zu. Eine Überprüfung aller in Frage kommenden Kondensatoren führte zu keinem Erfolg. Ja, das Brummen verschwand selbst dann nicht, als die Kathodenführung des Gleichrichters abgelötet wurde. An der Anode der Endröhre konnte man auch dann noch eine Wechselspannung von ca. 50 V gegen Kathode messen. Bei Ersatz der Röhre UY 1 N durch eine deutsche Type verstärkte sich das Brummen und die Wechselspannung an der Endröhre stieg auf 110 V an. Gleichzeitig leuchteten Röhren und Skalenlämpchen hell auf und der Widerstand A zur Erzeugung der halbautomatischen Gittervorspannung brannte durch.

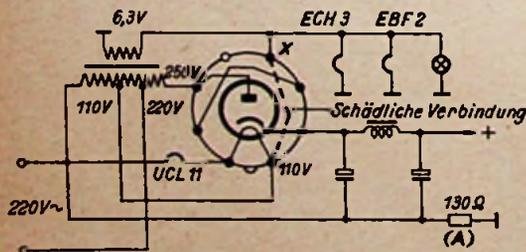

Brummfehler durch eine innere Verbindung an den Sockelstiften einer Gleichrichterröhre

Bei Überprüfung der Röhrenanschlüsse zeigte sich, daß der Kontakt x als Stütze für die 6,3-V-Heizung der E-Röhren verwendet wurde. Dieser Kontakt ist aber bei der normalen UY 1 N mit dem Heizfaden verbunden. Bei der ausländischen Type war nur ein Widerstand von wenigen kΩ vorhanden, der sich offenbar stetig verkleinerte. Nach Entfernung des 6,3-V-Anschlusses vom „freien“ Kontakt arbeitete das Gerät normal.

Durch den falschen Stützkontakt waren also 110 V Wechselspannung zwischen Masse und die negative Anodenleitung gelegt worden, daher brannte der Widerstand durch. Die Wechselspannung gelangte über die Elektrolytkondensatoren in die Anodenleitung.


Lehre: Keine „freien“ Kontakte als Stützpunkte verwenden! Beim Ersatz ausländischer Röhren durch deutsche Röhren der gleichen Type Sockelanschlüsse überprüfen!

Ernst Gass

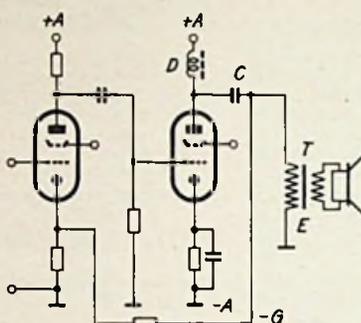1) Ein Rat, den wir in der FUNKSCHAU schon öfter gegeben haben. Die Redaktion

Brummverminderung durch eine Ausgangsdrossel

Der Ausgangstransformator eines Verstärkers (T im Schaltbild) kann bekanntlich dadurch von Anodengleichstrom entlastet werden, daß dieser Strom über eine Drossel D zur Röhre geführt und der Transformator über einen Kondensator C mit der Anode verbunden wird. Wegen des Fortfalls der Vormagnetisierung des Transformators läßt sich mit weniger Windungen eine genügend große Induktivität erzielen, was wiederum wegen der geringeren Streuung einen größeren Frequenzbereich zur Folge hat. Diese Wirkung tritt unabhängig davon auf, ob das Ende E des Transformators am Pluspol oder am Minuspol der Anodenspannungsquelle liegt. Die Anschaltung an den Pluspol hat den Vorteil, daß der Abriegelungskondensator C nicht mit einer Gleichspannung beansprucht wird.



Drossel D zur Beseitigung einer Vormagnetisierung und zur Herabsetzung des Netzbrummens

Teil auf die Endröhre und der größere Teil auf die Drossel entfällt. Schaltet man also die Primärseite des Ausgangstransformators wechselstrommäßig nicht parallel zur Drossel, sondern, wie dargestellt, parallel zur Endröhre, so wird nur der kleinere Teil der Brummspannung auf den Ausgang übertragen.

Diese Schaltung wurde in den Telefunken-Ela-Verstärkern der Jahre 1940 bis 1944 angewendet. Dipl.-Ing. H. Pitsch

Ermittlung von magnetischen Brummeinstreuungen

Mancher Wechselstromempfänger zeigt nach vollendeter Reparatur noch ein unangenehmes Restbrummen, das sich trotz Vergrößerung des Siebkondensators nicht beseitigen läßt. Die Ursache ist vielfach das Streufeld des Netztransformators, das in Hf- und Zf-Spulen, Zwischenübertragern, Drosseln oder Ausgangsübertragern eine Brummspannung induziert. Die beeinflusste Spule läßt sich mit einem empfindlichen Kopfhörer sehr schnell feststellen.

Man entfernt die Gleichrichterröhre, schaltet das Gerät ein und tastet mit den Höreranschlüssen die entsprechenden Wicklungsenden ab. Eine induzierte Spannung wird sich im Kopfhörer je nach Art der Spule, mehr oder weniger stark bemerkbar machen. Durch Verdrehen des Bauteiles wird das Brumm-Minimum festgestellt und damit die günstigste Einbaulage bestimmt.

Dieses Verfahren hat sich besonders beim Bau von Verstärkern bewährt, wo die günstigste Lage der Zwischen- und Ausgangsübertrager zum Netztransformator schon während der Montage auf diese Weise ermittelt werden konnte. Sinngemäß läßt sich natürlich auch ein Signalverfolger oder ein Verstärker verwenden. E. Tschirner

Versilbern von Kupferdrähten

Damit ein Silberbelag fest am Kupfer haftet, ist eine absolut saubere Metalloberfläche unerlässlich. Will man eine Kupferspule versilbern, so gibt man ihr die endgültige Form und taucht sie dann in rauchende Salpetersäure. Das tut man am besten in der frischen Luft, weil dabei giftige rote Dämpfe entstehen. Anschließend spült man den Kupferdraht gründlich in klarem Wasser und taucht ihn dann in gebrauchtes Fixierbad. Dann überzieht sich die Oberfläche des Kupfers mit einer gut haftenden Silberschicht, deren Stärke von der Dauer des Eintauchens abhängt. Nachdem das Fixierbad durch Wasser fortgespült ist, läßt man die Spule trocknen und taucht sie zum Schluß in Zaponlack, der sie mit einer dünnen Schicht überziehen soll. Dadurch wird der Luft der Zutritt zur Versilberung versperrt. Das ist notwendig, weil die Luft ständig Spuren von Schwefelwasserstoff enthält, der sich mit Silber zu schwarzem und nichtleitendem Chlorsilber verbindet.

Ist kein gebrauchtes Fixierbad vorhanden, dann nimmt man eine Lösung von 200 g Fixiersalz (Natriumthiosulfat) in 1000 cm³ Wasser. Dieser Lösung setzt man 1 g Silbernitrat (Höllenstein) zu, das man zuvor in einer geringen Menge warmen Wassers aufgelöst hat. Silbernitrat muß im Dunkeln aufbewahrt werden, weil es vom Licht in seine Bestandteile zersetzt wird. Aus diesem Grunde empfiehlt sich auch die Aufbewahrung einer Silbernitratlösung nicht.

Die Wirksamkeit des Bades prüft man durch Eintauchen eines blanken Kupferdrahtes, der schnell einen Silberüberzug erhalten muß. Die Wirksamkeit eines erschöpften Bades kann durch erneuten Zusatz von Silbernitrat wieder hergestellt werden.

Dr. A. Renardy

Auch Ihre Werkstatt-Erfahrungen sind für die Leser der FUNKSCHAU von Wert. Bitte teilen Sie sie der Redaktion der FUNKSCHAU mit (München 22, Odeonsplatz 2); bei Veröffentlichung erfolgt angemessene Honorierung.

Prozeß der Gema gegen die Tonbandgeräte-Industrie

Die Gema hat gegen vier Firmen der Tonbandgeräte-Industrie, nämlich Grundig, Schaub, Lorenz und Metz, Klagen beim Landgericht Berlin I erhoben, in denen es sich um die Frage dreht, ob der Käufer eines Tonbandgerätes für seinen persönlichen Gebrauch (im eigenen Heim für sich, seine Familie und im Rahmen der normalen häuslichen Geselligkeit) Rundfunksendungen und Schallplatten auf Tonband vervielfältigen und abspielen darf. Das Gesetz spricht sich eindeutig für eine Zulässigkeit derartiger Aufnahmen aus. Der hier maßgebende § 15 Abs. 2 des Gesetzes über Urheberrecht an Werken der Literatur und Tonkunst lautet:

„Eine Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch ist zulässig, wenn sie ohne die Absicht geschieht, aus dem Werk eine Einnahme zu erzielen.“

Die von der Gema beauftragten zahlreichen Gutachter versuchten zunächst zu beweisen, daß es sich bei der Überspielung auf Tonband um keine „Vervielfältigung“, sondern um eine „Bearbeitung“ des Werkes handle. Diese Ansicht hat jedoch der Bundesgerichtshof mit Recht abgelehnt. Die nunmehrigen oben genannten vier Klagen der Gema bringen nun als Begründung vor, daß der Gesetzgeber beim Erlaß des Gesetzes im Jahr 1900 diese Art von Vervielfältigung nicht gekannt habe, mit einem Tonbandgerät sei es jedermann möglich, sich ein Schallplattenarchiv anzulegen. Dies würde zu einer Schädigung der Urheberrechte führen.

Von seiten der Tonbandgeräteindustrie wurde demgegenüber vorgebracht, daß der Wortlaut des Gesetzes eindeutig sei. Der Gesetzgeber habe auch im Jahre 1910, als eine Novelle zum Urheberrechtsgesetz eingefügt wurde, die Möglichkeit mechanischer Vervielfältigungen gekannt und trotzdem den persönlichen Gebrauch weiterhin von Ansprüchen der Urheber freigestellt. Wenn die Ansicht der Gema durchdringen würde, würde das eine unerträgliche Belastung der häuslichen Sphäre bedeuten, da die Gema ihre Kontrolleure in die Wohnungen schicken müßte, um festzustellen, ob die Tonbandgerätebesitzer derartige Vervielfältigungen vorgenommen haben. Es wird auch ein erheblicher Teil der zum Verkauf gelangenden Tonbandgeräte gar nicht für Rundfunk- und Schallplattenüberspielungen benutzt, sondern als Diktiergerät und für eine Reihe anderer Zwecke verwendet. Es wäre eine Ungerechtigkeit, die von der Gema für jedes Gerät geforderte Pauschallienz (1% vom Bruttopreis) auch den Käufern von Tonbandgeräten für Diktierzwecke aufzuerlegen.

Das Landgericht Hamburg hat bereits mit einem Urteil den Standpunkt der Tonbandgeräteindustrie geteilt und die Verwendung der Tonbandgeräte zur Vervielfältigung von Rundfunksendungen und Schallplatten als durch § 15 Abs. 2 Urhebergesetz gedeckt und daher als nicht gebührenpflichtig für die Gema bezeichnet. Trotzdem hat das Landgericht Berlin mit Urteilen vom 15. und 23. 4. 53 die genannten Firmen verurteilt. Das Urteil lautet nicht, wie in verschiedenen Pressenotizen behauptet wird, daß den Tonbandgerätefirmen der Verkauf ihrer Geräte verboten sei. Es legt nur den Tonbandgeräteherstellern auf, die Empfänger ihrer Geräte zu verpflichten, die Genehmigung der Gema einzuholen, falls sie ihr Tonbandgerät zur Überspielung von Rundfunksendungen oder Schallplatten benutzen sollten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und auch die Begründung für diese dem Wortlaut des Gesetzes widersprechende Entscheidung noch nicht bekannt; die Begründung wird erst Mitte/Ende Mai vom Gericht mitgeteilt werden. Von den Grundig Radio-Werken wird gegen das Urteil Berufung und, wenn nötig, auch Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt werden.

... was sagt der Arbeitskreis der deutschen Schallplatten-Industrie?

Die Überspielung von Schallplatten auf Tonband oder Draht für gewerbliche Zwecke ist nach den bereits ergangenen gerichtlichen Urteilen verboten.

Trotz mehrfacher Verwarnungen gibt es immer noch Kreise, die glauben, sich über diese Tatsache hinwegsetzen zu können.

Daß die Schallplatten-Industrie solchen Rechtsverletzungen nicht länger zusehen kann, hat eine namhafte, rheinische Einzelhandelsfirma erfahren müssen, der solche Überspielungen für sich und ihre Abnehmer nachgewiesen wurden und die in einem außergerichtlichen Vergleich eine bedeutende Summe für die von ihr getätigten Überspielungen bezahlen mußte und sich gegen eine Konventionalstrafe von 1000 DM pro Titel verpflichtet hat, derartige Überspielungen in Zukunft zu unterlassen. Wie wir erfahren, wollen die Schallplattenfirmen gegen Verletzer ihrer Rechte jetzt unnachsichtlich vorgehen.

Plattenwechsler Philips 2508

Von einem modernen Plattenwechsler verlangt man, daß er eine große Zahl verschiedener Arbeitsvorgänge automatisch oder halbautomatisch ausführen kann. Da ein solches Gerät außerdem auf drei Drehzahlen (33 $\frac{1}{3}$, 45, 78 U/min) umschaltbar ist und sein Tonabnehmer je nach Plattenschnitt mit einem von zwei verschiedenen geschliffenen Saphiren arbeitet, ergibt sich eine Fülle von Kombinationsmöglichkeiten. Um von deren Vielzahl einen Begriff zu vermitteln, sind in der umseitigen Tabelle die wichtigsten Funktionen des Philips-Plattenwechslers 2508 zusammengestellt.

Wie man aus der Zusammenstellung entnehmen kann, erfolgen verschiedene Vorgänge halbautomatisch, mit anderen Worten: sie müssen von Hand eingeleitet werden. Gerade diese Möglichkeit gibt aber dem Gerät einen ungewöhnlich hohen Gebrauchswert. Zwei Beispiele aus der Praxis mögen das erläutern.

Schallplattenmusik bei Tanzveranstaltungen

Der Wechsler wird mit zehn Tanzplatten „geladen“ und der Pausenschalter auf „Ein“ gestellt. Nach jedem Musikstück tritt eine Pause von



»Celophon«

hat Gold
in der Kehle

C. LORENZ AKTIENGESELLSCHAFT STUTTGART



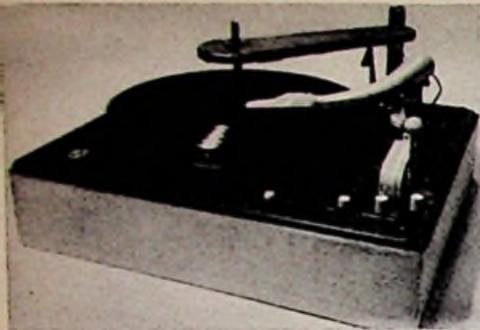


Bild 1. Plattenwechsler Philips 2508

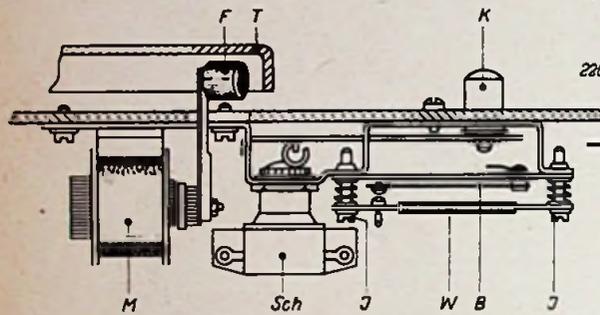


Bild 3. Schematische Darstellung des Pausenschalters mit Bremsmagnet

etwa drei Minuten ein, so daß sich normalerweise der Veranstalter für die Spieldauer von zehn 3,5-Minuten-Plattenseiten zuzüglich neun Pausen, also insgesamt für eine Stunde nicht mehr um das Programm zu kümmern braucht. Stellt es sich während dieser Zeit heraus, daß ein Musikstück wiederholt oder ein anderes übersprungen werden soll, daß man eine vorher eingestellte Pause besser ausfallen läßt oder nach einer gerade laufenden Plattenseite das Programm zu unterbrechen wünscht, so kann das entsprechende „Kommando“ jederzeit durch Bedienung eines Hebels erteilt werden.

Für manche Spezialzwecke erweist sich die Dauerspielschaltung als äußerst zweckmäßig. Nach Ausschwenken des Plattenandrückers (Bild 1) wird die aufgelegte Platte solange wiederholt, bis man das Gerät ausschaltet. Beim Unterricht (Morsekurs, Tanzstunde), der Schaufensterwerbung oder bei der Erläuterung einer Ausstellung durch Textplatten kann diese Spielweise sehr wertvolle Dienste leisten.

Die grundsätzliche Arbeitsweise

An der gewählten Konstruktion besteht die geniale Einfachheit. Der Plattenabwurf erfolgt in bekannter Weise von der Plattenmitte aus. Die verlängerte Tellerachse ist teilweise geschlitzt und umschließt den flachen Abwurfhebel. Die Hebelbetätigung wird von unten her durch eine „Kommandoscheibe“ bewirkt, die über Zahnräder vom Plattenteller mitgenommen wird. Der ausschwenkbare Plattenandrücker, der für die Planlage des Plattenstapels sorgt, leitet beim Herabfallen der letzten Platte das Ausschalten nach Programmenschluß ein. Die Wiederholungstaste blockiert den Abwurf der nächsten Platte, aber sie kehrt anschließend von selbst wieder in die Normalstellung zurück. Die Arbeitsweise des Fühlhebels, der beim Herabfallen einer Platte deren Durchmesser feststellt und dafür sorgt, daß der Tonarm richtig aufgesetzt, darf als bekannt gelten.

Sehr sinnvoll ist die Drehzahl-Umschalteinrichtung ausgeführt. Ein einziges Reibrad R, das an einem um D drehbaren Arm A gelagert ist, überträgt die Drehbewegung der Motorwelle W auf den Plattenteller T (Bild 2). In der Platine P befindet sich ein Schlitz Sch, durch den R hindurchragt. Die Umschaltung der Drehzahlen erfolgt nun dadurch, daß der Hebel H über ein Gestänge nach rechts oder links verschoben wird, weshalb das Reibrad mehr oder weniger am Tellerand angreift. Je weiter außen die Mitnahme erfolgt — sie ist durch Raststellen auf

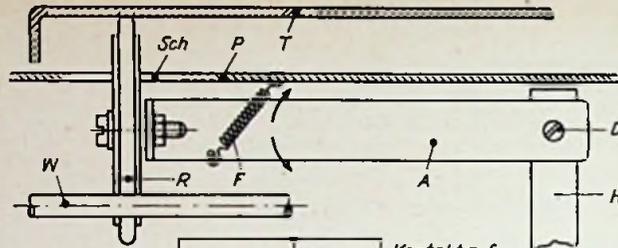


Bild 2. Anordnung des Reibradgetriebes

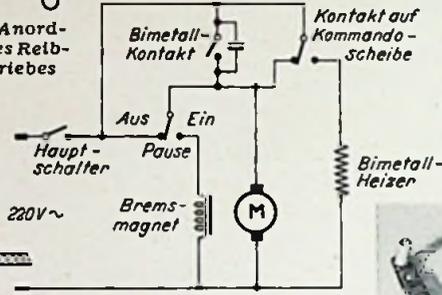


Bild 4. Der Motorstromkreis

Rechts: Bild 6. Pausenschalter-Aggregat.
Links oben: Bremsmagnet


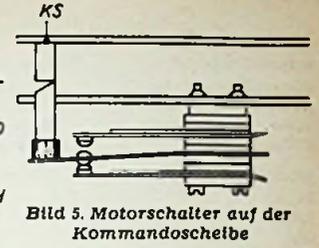


Bild 5. Motorschalter auf der Kommandoscheibe

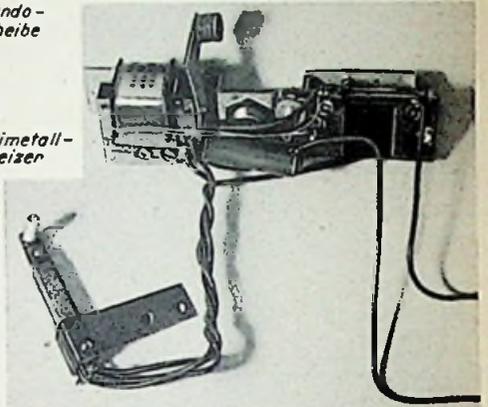

33 1/3, 45 und 78 U/min festgelegt —, um so langsamer dreht sich T. Eine Zugfeder F, die an P so eingehängt ist, daß sie A gleichzeitig an W und T drückt, hält die ganze Hebelanordnung in Arbeitslage, also so, daß die Friktionsstellen stets in sicherem Eingriff bleiben.

Thermoelektrischer Pausenschalter

Mit verhältnismäßig geringem Materialaufwand ist der sehr sicher arbeitende Pausenschalter aufgebaut (Bild 3). Während des Spiels einer Platte wird der Umschalter Sch über den Schiebeknopf K betätigt und der Bremsmagnet M eingeschaltet. Dieser hält F solange fest, bis die Pause beginnt. Im gleichen Augenblick zieht eine Feder den Bremsfilz F von M ab und drückt ihn gegen den Tellertrand T. Bild 4 zeigt die Schaltung des Motorstromkreises. Inzwischen hat der Schalter auf der Kommandoscheibe KS (Bild 5) den Motor ab- und den Heizkörper W in Bild 3 eingeschaltet. Die von W aufsteigende Hitze erwärmt allmählich den Bimetallstreifen B, der sich nach unten durchbiegt und nach etwa drei Minuten den B-Kontakt schließt. Dadurch erhalten Motor und Bremsmagnet wieder Strom, und zwar über den mit „Bimetall-Kontakt“ bezeichneten Schalter in Bild 4. Die Pausendauer läßt sich sehr einfach dadurch einstellen, daß man den Heizstreifen W mit Hilfe der Justierschrauben J (Bild 3) mehr oder weniger von B entfernt. Bild 5 läßt das vollständige Pausenschalter-Aggregat erkennen, während Bild 7 den Tonabnehmerkopf zeigt, der bei 6 Gramm Auflagegewicht auf zwei verschiedene Saphir-Profile umschaltbar ist.

Dieser moderne Wechsler erweist sich im Dauerbetrieb als sehr zuverlässig. Er ist als Chassis erhältlich und wird in Philips-Musikschrank und in Übertragungsanlagen eingebaut. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß man sich mit der Bedienungsweise eines derart vielseitigen Gerätes genau vertraut machen muß, um alle Möglichkeiten richtig ausschöpfen zu können. Wer jedoch einmal das Zusammenwirken der verschiedenen Einstellknöpfe verstanden hat, wird bald alle Vorteile eines „gesteuerten“ Programmablaufes zu würdigen wissen.

Technische Daten des Plattenwechslers 2508

- Antrieb Induktionsmotor
- Drehzahlen 33 1/3, 45 und 78 U/min
- Verwendbare Plattendurchmesser 17, 25 und 30 cm
- Maße der Platine 365 x 320 mm
- Bauhöhe unter/über der Platine 75/125 mm
- Netzanschluß (110) 220 V/10 W
- Tonabnehmer Kristall mit zwei Saphiren
- Frequenzbereich 30...10 000 Hz
- Ausgangsspannung ca. 500 mV
- Hersteller: Deutsche Philips GmbH, Hamburg 1.

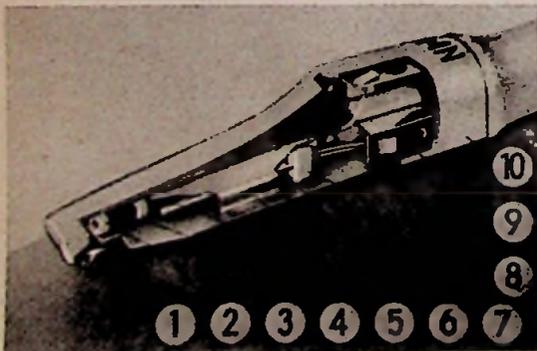


Bild 7. Der Tonabnehmerkopf des Philips-Plattenwechslers 2508 aufgeschnitten

1 = Doppel-Saphirhalter, der zweite Saphir ist verdeckt; 2 = elastische Lagerung; 3 = Nadelarmatur; 4 = Korrekturglied; 5 = Abschirmung; 6 = Kristall; 7 = elastische Lagerung; 8 = Bodenplatte; 9 = Kontaktfedern; 10 = Tonkopf

Funktionstabelle des Plattenwechslers 2508

Arbeitsvorgang	Ausführung ¹⁾
Wechseln nach Abspielen	a
Sofortiger Wechsel	ha
Wiederholen nach Abspielen	a
Sofortige Wiederholung	ha
Pause nach Abspielen	a
Unterbrechen der Pause	ha
Ausschalten nach Abspielen der letzten Platte	a
Sofortiges Ausschalten	ha
Ausschalten nach der gerade laufenden Platte	ha
Platten - Einzelspiel	ha
Dauerspiel einer Platte	a
Richtiges Aufsetzen des Tonarmes	a

¹⁾ a = automatisch, ha = halbautomatisch

Sonderangebote

Antennen-Material
Antennen Cu-Litze 30m DM 2.70
Blitzschutz-Automat DM -.85
Teiler-Isolatoren DM -.16
AEG-Schaltbuchsen DM -.95

Potentiometer „Siemens“
25 kOhm, lin. . . . DM -.40
500 kOhm, lin. . . . DM -.40
1 MOhm, lin. . . . DM -.40
2 MOhm, log. . . . DM -.40

Röhrenfassungen
Außenkontakt, Trollit DM -.10
Novol Hartpapier DM -.36
Octal Trollit DM -.23

Skalenlampen
4 Volt 0,3 Amp. . . DM -.18
7 Volt 0,3 Amp. . . DM -.23
18 Volt 0,1 Amp. . . DM -.30

Lautspr. „Siemens“ 3 Watt, 13 cm Ø m. Ausg.-Trafo DM 8.95
Lautspr. „Siemens“ 6 Watt, 20 cm Ø m. Ausg.-Trafo DM 14.—
Krokodillklammern mit Steckbuchsenanschluß DM -.09
Krokodillklammern mit isolierten Griffen DM -.28

Verlangen Sie bitte kostenlose Zusendung meiner reichhaltigen Preisliste. Versand gegen Nachnahme.

Wolfgang Mötz, BERLIN-CHARLOTTENBURG 4
Mommensstraße 46

Gleichrichter-Elemente

und komplette Geräte liefert

H. Kuntz K. G.
Gleichrichterbau
Berlin-Charlottenburg 4
Giesebrechtstraße 10

Gelegenheitskäufe!

Spulensätze, Chassis, Kondensatoren, Gleichrichter usw., sowie Ersatzteile aller Art. Größte Auswahl auf allen Gebieten!

RADIO-SCHECK
Nürnberg, Marsdörfer Platz 14

Radioröhren Spezialröhren Senderöhren

gegen Kasse zu kaufen gesucht

Krüger, München 8
Rosenheimer Str. 102

Radioröhren

europäische u. amerik. zu kaufen gesucht

Angebote an:

J. BLASI Jr.
Landsbut (Bay.) Schießl 114

SONDERANGEBOT

Perm. dyn. Lautsprecher 2 Watt 180 mm Ø mit Alu-Korb, ohne Übertrag., per Stück DM 3.95
Übertrager für Anpassung, 4.5 und 7 kΩ per Stück DM 2.95
jeweils ab Werk unverpackt. Versand per Nachnahme, bei Nichtgefallen Rücknahme.

RADIO ZIMMER
SENDEN/ILLER

Lautsprecher Reparaturen

sämtlicher Größen und Fabrikate seit Jahren zuverlässig, preisgünstig und schnell

P. STUCKY, Schwennigen, Neckarstraße 21

Röhren-Sonderangebot für Wiederverkäufer. Auszug aus der Liste IV/53. Nur originalverpackte Röhren aus der neuesten Fertigung weltbekannter Firmen wie Claude + Pozet Sivo, Departement Tungsram, Paris; Mazda; Edisvan; Fibre; General Electric (USA); Brimar (England) usw.
Originalverp. inländ. Markentabrik. werden mit 33 1/3 %o Rabatt geliefert.

Europäische Röhren:

ABC 1 5.90	CY 2 4.95	ECH 3 7.25	EL 41 4.90	UF 41 4.—
ABL 1 8.50	EM 4 4.90	ECH 42 5.90	EM 34 4.90	UL 41 4.90
ACH 1 10.75	EM 34 4.90	ECL 11 9.75	EM 34 4.90	UY 41 2.50
AF 3 5.50	EM 34 4.90	EF 6 6.20	UAF 42 4.90	VCL 11 9.75
AF 7 5.50	EM 34 4.90	EF 9 5.80	UBC 41 4.90	REN 904 2.—
AK 2 8.50	EM 34 4.90	EF 41 4.—	UCH 42 5.90	RES 964 6.75
AL 4 6.75	EM 34 4.90	EL 3 N 6.—	UCL 11 9.75	RENS12847.90
CBL 6 6.75				RENS12947.90

Amerikanische Röhren:

1 R 5 4.50	6 A 7 6.—	6 BE 6 4.—	6 SJ 7 4.—	12 AU 7 6.20
(DK 91)	6 A 8 5.50	6 BK 7	6 SK 7 4.50	12 AV 6 3.75
1 S 5 4.—	6 AB 4 5.90	a. Antr.	6 SL 7 5.—	12 AX 7 6.10
(DAF 91)	(EC 92)	6 CB 6 5.30	6 SN 7 4.40	12 BA 6 4.—
1 T 4 4.—	6 AF 7 6.20	6 B 8 5.50	6 SQ 7 3.80	12 BE 6 4.—
(EF 91)	6 AK 5 7.20	6 H 8 6.50	6 T 8 7.70	12 K 8 6.50
1 U 5 4.60	6 AK 6 6.50	6 J 5 3.80	(EABC 80)	12 SA 7 4.10
3 S 4 4.—	6 AL 5 3.50	6 J 6 6.50	6 V 6 G 4.—	12 SK 7 4.90
(EL 92)	6 AQ 5 4.25	6 LGG 6.50	6 X 4 3.40	12 SQ 7 4.90
3 Q 4 4.—	6 AT 6 3.70	6 M 7 4.70	6X5 GT 3.40	25L6GT 4.60
3 V 4 4.30	6 AUG 4.30	6 N 8 7.75	12A8GT 5.80	25 Z 6 4.20
(DL 94)	6 AV5GT 7.50	6 Q 7 4.95	12 AL 5 7.—	35 L 6 4.70
5 Y 3 G 3.—	6 AV 6 3.80	6 Q 7 4.95	12 AT 7 6.80	35 W 4 3.20
5 Y 3 GB 3.—	6 BA 6 4.—	6 SA 7 4.95	12 AU 6 4.—	35 Z 6 3.20

Wir gewähren auf alle Röhren, auch amerikanische Typen, 6 Monate Garantie.

Versand: Nur Nachnahme; ab DM 50.— spesenfrei; 3% Skonto

Röhrensortimenter WALTER ANGERER KG., München 2, Karlsplatz 11

Telefon 5 05 34, 5 72 52; Telegramme: Tungsang München

Wir stellen Ihnen vor



ein Scherkopf

eine unerreichte Scherleistung
546 m Schnittkantenlänge pro sec

die moderne Trockenrasur

BRAUN

300 DE LUXE

In elegantem Lederetui DM 68.—

BRAUN COMMERCIAL G.M.B.H.
FRANKFURT AM MAIN

Radio Müller - Walter Müller, Inh. R. Thiel
München 22 - Liebherrstraße 4/IV - Telefon 20670
Stark herabgesetzte Preise!

Auszug aus der Lagerliste - Nettopreise für Wiederverkäufer!
Sätze 1 R 5, 1 T 4, 1 S 5, 3 S 4 (3 Q 4) DM 16.50
ECH 42, EAF 42, EF 41, EL 41, AZ 41 DM 23.—

OC 3 .. 7.—	6 SL 7 .. 5.50	EAF 42 .. 5.20
OD 3 .. 7.—	6 SN 7 .. 4.80	EBC 41 .. 5.50
OZ 4 A .. 5.—	6 SQ 7 .. 4.30	EBF 11 .. 8.30
1 H 5 .. 5.80	6 V 6 .. 4.40	EBL 1/21 .. 7.95
1 L 4 .. 3.50	6 X 4 .. 3.20	ECC 40 .. 8.10
1 L 6 .. 5.50	7 S 7 .. 8.—	ECC81/82 .. 9.50
1 LA 4 .. 6.—	7 Y 4 .. 3.60	ECF 1 .. 8.70
1 LC 6 .. 6.50	12 A 6 .. 4.90	ECF 12 .. 9.80
1 LH 4 .. 5.—	12 AL 5 .. 6.—	ECH 11 .. 9.60
1 LN 5 .. 3.20	12 AT 7 .. 7.—	ECH 21 .. 7.95
1 N 5 .. 5.—	12 AU 6 .. 4.50	ECH 42 .. 5.90
1 R 5 .. 4.50	12 AV 6 .. 5.—	ECH81/71 .. 9.65
1 S 4 .. 5.50	12 AX 7 .. 6.90	ECL 11 .. 10.—
1 S 5 .. 4.50	12 BA 6 .. 4.25	ECL 80 .. 9.65
1 T 4 .. 4.50	12 BE 6 .. 4.50	EF 6/9 .. 6.—
1 U 4 .. 4.50	12 C 8 .. 4.20	EF 12 .. 6.70
1 U 5 .. 5.—	12 K 8 .. 6.50	EF 40 .. 7.15
2 D 21 .. 8.—	12 K 7 .. 5.50	EF 41 .. 4.50
PL 21 .. 8.—	12 SA 7 .. 4.75	EF 42 .. 6.90
2 X 2 .. 5.—	12 SG 7 .. 4.20	EF 85 .. 8.50
3 A 5 .. 7.—	12 SH 7 .. 4.80	EF 94 .. 6.—
3 Q 4 .. 4.50	12 SK 7 .. 4.75	EK 2 .. 10.20
3 Q 5 .. 6.60	12 SQ 7 .. 4.75	EL 3 .. 6.—
3 S 4 .. 4.50	14 B 6 .. 6.50	EL 11 .. 6.50
3 V 4 .. 4.75	14 Q 7 .. 7.50	EL 41 .. 5.40
5 U 4 .. 4.50	25 L 6 .. 5.25	EL 90 .. 7.20
5 R 4 .. 7.50	25 Z 6 .. 4.80	EM 4/34 .. 5.50
5 Y 3 .. 3.50	35 L 6 .. 5.90	EM 11 .. 6.—
5 Z 4 .. 4.75	35 Y 4 .. 6.—	EM 71/85 .. 6.30
6 A 7, 8 .. 6.50	35 Z 5 .. 4.—	KK 2 .. 12.—
6 AC 7 .. 5.20	5 OA 5 .. 6.50	KL 1 .. 4.—
6 AF 7 .. 6.50	5 OB 5 .. 5.—	PL 81 .. 11.30
6 AK 5 .. 7.25	5 OL 6 .. 4.90	UAF 42 .. 5.25
6 AL 5 .. 4.—	117 Z 3 .. 4.75	UBC 41 .. 4.90
6 AQ 5 .. 4.50	80 .. 3.50	UBF11/80 .. 8.30
6 AU 6 .. 4.50	807 .. 6.90	UBL 1 .. 9.75
6 AV 6 .. 4.25	829 .. 35.—	UCH 21 .. 9.—
6 B 8 .. 5.—	832 .. 29.—	UCH 11 .. 10.—
6 BA 6 .. 4.—	866 A .. 13.—	UCH 42 .. 5.90
6 BE 6 .. 4.50	9001 .. 4.50	UCL 11 .. 10.40
6 BJ 6 .. 5.—	9002 .. 3.50	UF 41 .. 4.50
6 C 4 .. 5.—	9003 .. 3.20	UL 11 .. 8.30
6 C 5 .. 3.—		UL 41 .. 5.50
6 CB 6 .. 6.75		UM 4/11 .. 6.60
6 E 5 .. 6.—	ABC 1 .. 6.70	UY 1 N/21 .. 3.75
6 E 8 .. 7.—	ACH 1 .. 11.40	UY 11 .. 3.15
6 F 6 .. 4.50	AF 3 .. 6.50	UY 41 .. 2.50
6 F 7 .. 4.90	AF 7 .. 6.50	VCL 11 .. 10.30
6 H 6 .. 2.—	AK 2 .. 8.50	VC 1 .. 6.60
6 H 8 .. 6.50	AL 4 .. 7.20	VF 7 .. 7.45
6 J 6 .. 6.50	AZ 1, 11, 41	VL 1 .. 7.90
6 J 7 .. 4.50		VY 1 .. 3.35
6 K 7 .. 2.95	CBC 1 .. 7.35	VY 2 .. 2.30
6 K 8 .. 6.50	CBL 1, 6 .. 9.60	164 .. 5.85
6 L 6 .. 6.90	CF 3 .. 6.50	604 .. 8.65
6 L 7 .. 4.—	CK 1 .. 11.40	904 .. 7.80
6 N 7 .. 4.20	CL 4 .. 8.80	984 .. 7.80
6 Q 7 .. 4.90	CY 1 .. 3.45	1284/94 .. 8.65
6 SA 7 .. 4.75	CY 2 .. 5.—	1823d .. 9.50
6 S C 7 .. 4.50	DAF 91 .. 5.65	1883 .. 6.—
6 SG 7 .. 4.50	DF 91 .. 5.35	P 2000 .. 6.90
6 SH 7 .. 3.20	DK 91/92 .. 6.40	LS 50 .. 7.—
6 SJ 7 .. 3.90	DL 92/94 .. 6.—	RS 241 .. 8.50
6 SK 7 .. 4.50	EABC 80 .. 9.50	

o=orig. gep. - Alle weit. deutsch. Originalröhren mit 33 1/2% an Wiederverk. Alle Röh. 6 Mon. Gar. Nachm. ab DM 50.- spesenfrei.

Reparaturkarten
T. Z.-Verträge
Reparaturbücher
Außendienstblocks
Briefbogen
Umschläge
Bitte fordern Sie kostenlos

Rechnungen
Postkarten
Gerätekarten
Karteikarten
Kassenblocks
sämll. Geschäftsformulare
unsere Mitteilungsblätter an

„Drüvela“ DRWZ Gelsenkirchen



Auch aus Australien
kommen die Zuschriften auf Anzeigen in der FUNKSCHAU, wie die obige Abbildung zeigt.
In vierzig Ländern der Welt lesen Fachinteressenten regelmäßig die FUNKSCHAU

97 Stück Elektrometer-Trioden Type 5803
(USA-Fertigung)
230 Stück Röhren RV 2,4 P 45
prelsgünstig zu verkaufen.
Frieseke & Hoepfner G. m. b. H., Erlangen-Bruck

KLEIN-ANZEIGEN
Anzeigen für die FUNKSCHAU sind ausschließlich an den FRANZIS-VERLAG, (13 b) München 22, Odeonsplatz 2, einzusenden. Die Kosten der Anzeige werden nach Erhalt der Vorlage angefordert. Den Text einer Anzeige erbitten wir in Maschinenschrift oder Druckschrift. Der Preis einer Druckzeile, die etwa 25 Buchstaben bzw. Zeichen einschli. Zwischenräumen enthält, beträgt DM 2.—. Für Zifferanzeigen ist eine zusätzliche Gebühr von DM 1.— zu bezahlen.
Zifferanzeigen: Wenn nicht anders angegeben, lautet die Anschrift für Zifferbriefe: FRANZIS-VERLAG, (13 b) München 22, Odeonsplatz 2

STELLENGESUCHE UND ANGERBOTE
Jüng. Rundfunkmech., der selbst u. gewissenh. arbeitet, sucht Stelle in Industrie od. groß. Betrieb. Zuschriften erbieten unter Nr. 4589 AR

Jg. Rundf.-Mech.-Ges., 20 J., led., mit guten Zeugnissen u. Führerschein Kl. III, sucht Stellung. Angeb. erbet. unter Nr. 4594 HK

Schalt. (Rdf.-Mech.) led. 28 J., best. vertr. mit Bau u. Rep. v. Rdf.-HF-NF u. Magnetorganen sowie Ela-u. Antennenanlagen, auch Elektro-Install., sucht Dauerstellung. Angeb. erbet. unt. Nr. 4598 WE

Rundf.-Mech.-Meister, 41 J. seit 25 J. im Fach, sucht Stellung als Werkstatteiler in Industrie od. Einzelhandel. Angeb. erbeten unter Nr. 4599 KW

VERKAUFE
1 Philips Oszillograph „Kartograph I“, neuw., zu verkauf. DM 600.—. H. Kaffka, Bremen, Glockenstr. 17

Verk. KWEa Org.-Zustand. Angeb. erb. unt. Nr. 4599 RS

2 Körting Rundstrahler 25 Watt, 1 Farvimeter, 1 Röhrenprüfer, 1 Philloskop 2023 A, günstig abzugeben. B. Heinrich Albers & Co., Hamburg 11, Dovenfleet 20

Verkaufe: Saba Meersburg W II, neuw. 280.—, Dual Plattenwechsler 1002, neuw. DM 110.—. Zuschr. erbeten unter Nr. 4591 HP

Röhren-Hacker, Berlin-Neukölln/3 schickt Ihnen sofort kostenlos die neueste Röhren- u. Material-Preisliste. Sie kaufen dort sehr günstig!

Wellenmesser R & S WIP u. WID preisgünstig, neuw., zu verk. Angeb. unt. Nr. 4600 MK

Altgeräte f. Betr. oder z. Ausschl. z. T. mit Röh. ab DM 10.—. Meßsender Putt. KML + Zf 60 DM. 1 Radiola-Ant. m. Garantie 50 DM. 1 Umformer f. 10/E geg. Geb. Franz Männle, (17b) Zusenhofen/Rencht.

Lautsprecher Körting-Maxim. (40 W, perm. dyn.) für DM 200.— zu verk. Zuschr. erb. unt. Nr. 4592 JH

Farvimeter, DM 450.—, Tessarek, Frankfurt/ML Mörfelder Landstr. 106a

R & S Meßsender, ein Meßs. SMP, 1 Kapazitätss. KRH, 1 Induktivitätsm. LRH, 1 BC-Summer für DM 1500.— zu verk. Zuschr. erbet. unter Nr. 4593 SA

Verkaufe Telefunken-Schneidkopf, DM 280.—, Lange, Neckarsulm, Langegasse

In westd. Großstadt Rundfunk-u. Elektro-Fachgeschäft zu verk. Erford. Kap. 150 000 DM Zuschr. erbeten unter Nr. 4595 WH

Rundfunkwerkstatt, Meßgeräte, Werkzeuge, Bastelmaterial, günstig abzugeben. Albers & Co., Hamburg, Dovenfleet 20

Standmikrofon DM 3 Labor-W., neu, billig. Diedrich, Tittingdorf, Post Buer, Krs. Melle

Verk. Philips-Oszillograph, GM 3155 (200 DM), Univ.-Empf.-Netzgerät EN 4109 (70 DM). Zuschr. erb. u. Nr. 4596 WP

Telefunk.-Spitzensuper T 50001, neuw., ohne Gehäuse, billig! Zuschr. erb. unter Nr. 4597 SH

SUCHE
Kaufe lfd. BC 312, 342, 348, 221, zahle DM 300.— DM 28 (Umf. f. 348) dringend geg. Adressenangabe erb., Gerät wird abgeholt. H. K. Kretzsch (17a) Reisen/l. Odw.

Eilt! Suche Tauchspulenmikrofon mit Nieren od. 8er Charakteristik zu kaufen oder zu tauschen geg. 20-W. Kraftendstufe. Radio-Sattler, Wiesau, Opf.

Suche 16 mm Tonfilm-anlage zu pachten oder gegen Raten. Projektor, Verstärker auch einzeln. Szabados, (13b) Walburgskirchen

Labor-Meßgeräte usw. kauft lfd. Charlottenbg. Motoren-u. Gerätebau. Berlin W 35, Potsdamer Straße 98.

UKW-SUPER W 510
10 Kreise · 5 Röhren · Radiodetektor
In jeden Empfänger leicht einzubauen. Empfindlichkeit 3µV. Rauschabstand 40 db
Wechselstrommodell W 510 DM 99.60
Allstrommodell A 510 DM 99.60
(Anzahlung DM 33.20 - 6 Raten zu je DM 11.73)
Prospekt mit ausführl. Beschreibung gratis von
HAMBURG 20/B
Eppend.-Baum 39 a

Unser großer, reich illustrierter
RADIO-EINZELTEILE-KATALOG
mit allen Sonderangeboten ist erschienen.
Ein wertvoller Einkaufshelfer für jeden Radio- und KW-Amateur.
Bestellung geg. Einsend. von -.50 in Briefm. erbeten!
RADIOHAUS Gebr. BADERLE
HAMBURG 1, Spitalstr. 7, Fernsprecher 3279 13


Gebr. Radiogeräte zum Ausschachten
DKE o. R. 3.50, V.E. o. R. 4.50, Einkreis o. R. 6.—, Super mit Röhren 10-15.—, Gleichstrom-Super mit Röhren 5.—
WEINKAUF & CO.
Coburg · Postfach 208

Frequenz-Messer
85-1000 MHz
Type TS 175-U m. Quarz-Eichg. zu verkaufen.
Anfragen unter Nr. 4601 AK


Trafo-Sonderangebot! Netztrafo für Trockengleichrichter mit Drahtenden, prim.: 110/125/150/220/240 V, sec.: 1 x 250 V, 80 mA, 6,3 V, 3 Amp. DM 6.—. — Netztrafo la Industrieausführung mit Drahtenden, prim.: 110/130/220/240 V, sec.: 2 x 270 V, 120 mA, 6,3 V, 3 Amp., 4 V, 2,3 Amp. DM 9.90
Netztrafo la Ausführung mit Lötösenleisten, prim.: 110/125/150/220 V, sec.: 2 x 300 V, 75 mA, 4/6,3 V, 3 Amp., 4 V, 1,1 Amp. DM 10.50
Heiztrafo 220 V, 4/6,3 V, 1,5 Amp. DM 2.20. — Heiztrafo 220 V, 4/6,3 V, 2 Amp. DM 2.60
Heiztrafo 220 V, 12,6 V, 250 mA, 6,3 V, 1,1 Amp. DM 2.30
Ausgangstrafa für EL 12 3,5 kΩ, 5 Ω nur DM 5.50
Röhrensonderliste und Einzelteilliste kostenlos! Nachnahmeversandt!
RADIO-FERN G. M. B. H., ESSEN, KETTWIGER STRASSE 56

MENTOR
Fein-Grob-Triebe
Präzision und Qualität
Ing. Dr. Paul Mozar
Fabrik für Feinmechanik
Düsseldorf, Postfach 6085

Polierte Industrie-Gehäuse

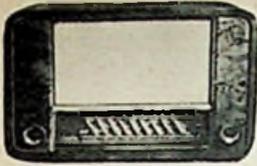

Form 1 DM 6.50

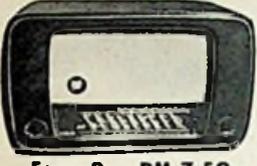

Form 2 DM 7.50

(Mende) mit Zierleisten zur Vervollkommnung alter Rundfunkgeräte geeignet.

Länge . . . 50 cm
Höhe . . . 30 cm
Tiefe . . . 22 cm

Verpackung wird nicht berechnet.

Versand per Nachnahme durch:

NORDFUNK-VERSAND Bremen, Anderweide 4/5

Kompl. Kofferautoverstärker KAV 18, 6 Volt mit RÖNETTE Kristallmikrofon B 110, Netzusatzegerät 110/220 Wechselstr., Wechselstr.-Gleichrichter WG 40, 6 Volt und Lautsprecher, neu für DM 500.- ELA-Verstärkerkoffer, 70 W m. Laufwerk, Mikrofon und Lautsprecher, gebraucht für DM 275.-
Preisregulierung nicht ausgeschlossen!

GERHARD HÖHN · FÜRTH am Berg/Ceburg

Technische Neuheiten!

Hochton-Lautsprecher-Chassis, KÜRTING, Frequenzbereich 7000 - 15000 Hz. Jetzt auch f. den Bastler lieferbar. brutto DM 6.50
Anschaltelemente hierzu, (1 Drossel, 2 Kondensatoren, 1 Widerstand) brutto DM 3.80
OPTA-Schaltuhr, 3-Tage-Gehwerk, mit Zifferblatt und Zeigern, ohne Gehäuse, starker Schaltkontakt, Restmangel! netto DM 13.-
Klingeltrafo 220/3/5/8 V DM 2.60
Kofferrantenne, vernickelt netto DM 7.-
Klingel, Allstrom netto DM 1.25
Zwerg-Perma-Chassis, 6cm φ netto DM 5.50

... und für den Tonband-Amateur
Versuchsbänd., aus Industriebest. 1000m auf Kern, netto DM 6.50
NOVAPHON-Ringköpfe z. Orig.-Preisen, prompt ab Lager lieferbar. Händler erhält. hohe Rabatte! HF-Spule f. EL 42 brutto DM 8.-
HF-Spule für EL 41 brutto DM 9.40
HF-Spule, EL 41 gekapselt brutto DM 10.50
Vorsteh. HF-Spulen sind für die NOVAPHON-Kombiköpfe best. Zubehör f. NOVAPHON-Tonköpfe: Resonanzkreis f. Höhenanhebung bei der Aufnahme. Veränderl. f. die Frequenzen: 5000Hz (4,75cm/sek) 8000Hz (9,5cm/sek.) 10000Hz (19cm/sek) br. DM 10.-
Jeder Tonbandamateur kann die neue DUOTON-Preisliste m. vielen Abbildungen kostenl. anford. Händler erhält. die „gelbe Rabatliste“
HANS W. STIER · BERLIN-SW 29
Hasenheide 119 (am Hormannpl.), Tel. 66 3190, Postscheck. Berlin 399 37

Zuverlässiger Geräteschutz durch
⌘ - Feinsicherungen
nach DIN 41571 und Sonderabmessungen
in Glas mit vernickelten Messingkappen
JHG-Feinsicherungen Johann Hermle
GOSHEIM-WÜRTT.

FÜR INDUSTRIE UND BASTLER



PAUL LEISTNER HAMBURG
HAMBURG-ALTONA-CLAUSSTR. 4-6

Hersteller für FUNKSCHAU-Bauanleitungen - Preisliste anfordern!

RADIOGROSSHANDLUNG
HANS SEGER
REGENSBURG
Tel. 2080, Bruderwöhrdstraße 12

liefert zuverlässig ab Lager
Rundfunkgeräte, Koffersuper, Phonogeräte, Autosuper, Musikschränke und alles einschlägige Radlmaterial folgender Firmen:

Blaupunkt	Kuba
Braun	Lorenz
Continental	Nora
Dual	Philips
Ebner	Saba
Emud	Schaub
Graetz	Siemens
Ilse	Telefunken
Körting	Tekade
Kreffit	Wega

Sonderangebot mit hohem Rabatt:

Phonomotor in verstärkter Ausführung von Perpetuum Ebner W 50.- DM GW 64.- DM
Plattenteller 30cm in erstklassiger Ausführung mit Plüschbezug und vernickeltem Rand 8.85 DM

Versand per Nachnahme
Lieferung an den Fachhandel
Fordern Sie bitte Lagerlisten an!



Neue Skalen für alle Geräte

BERGMANN-SKALEN
BERLIN-STEGLITZ, UHLANDSTRASSE 8, TELEFON 726273

ELBAU-LAUTSPRECHER

Hochleistungserzeugnisse

Sämtliche Lautsprecher ausgerüstet mit Hochtonkalotten und neuartigen Zentriermembranen

Bitte Angebot einholen

LAUTSPRECHER-REPARATUREN

Sämtliche Fabrikate werden ausgeführt unter Verwendung modernster Zubehöreile


Erweitertes Frequenzband
Verblüffender Tonumfang

ELBAU-Lautsprecherfabrik
BOGEN/Donau

BEYER

Heilbronn a. N. - Bismarckstraße 107

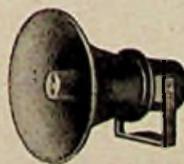Exponentialhorn-Lautsprecher mit Druckkammersystem



12,5 Watt und 25 Watt
Frequenzbereich 200 - 10000 Hz. Richtcharakteristik gerichtet. Horn zweifach gefaltet, vertikal schwenkbar, wetterfest

Für Kommandoanlagen, Autoanlagen, Sportplätze, Polizei, Eisenbahn

Radlmaterial:

KW-Drehko (ker. isoliert) 25 pF	DM 1.60
KW-Drehko (ker. isoliert) 50 pF	DM 1.70
KW-Drehko (ker. isoliert) 75 pF	DM 1.80
KW-Drehko (ker. isoliert) 100 pF	DM 1.90
UKW-Drehko (Schmetterling) 8+8 pF	2.80
UKW-Drehko (Schmetterling) 15+15 pF	3.80
UKW-Drehko (Schmetterling) 34+34 pF	4.20
Drehko 2x54 opF (56x54x30 mm, Kugellager, Calltisolation)	DM 2.90
Lufttrimmer (Philips)	DM -65
Mikro-Bandfilter (Philips)	
Zf 464-483 kHz (25x10x36 mm)	DM 3.30
UKW-Bandfilter für 10,7 MHz (25 φ x 37 mm)	DM 2.40
UKW-Diskriminat. (25 φ x 37 mm)	DM 3.70
UKW-Vorkreis	DM 1.20
UKW-Oszillator-Spule	DM -40
UKW-Zf-Doppel-Sperren	DM 1.60

Elkos (Fabrikfrisch)

16 μF 350/385 V (Alub., Schraubverschl.)	1.30
25 μF 350/385 V	DM 1.60
32 μF 350/385 V	DM 1.70
16+16 μF 350/385 V	DM 2.10
25+25 μF 350/385 V	DM 2.30
50+50 μF 350/385 V	DM 3.20
16 μF 450/550 V	DM 1.70
32 μF 450/550 V	DM 1.95
16+16 μF 450/550 V	DM 2.60
0,1 μF 250/750 V (roll)	DM -20
0,5 μF 250/750 V (roll)	DM -20
0,5 μF 500/1500 V (roll)	DM -30
1 μF 250/750 V (roll)	DM -35

Heiztrafos:

220 V/4 V; 2 A	DM 3.60
220 V/6,3 V; 2 A	DM 3.60
220 V/12,6 V; 1,5 A	DM 3.60
VE-dyn-Netztrafo (Original)	DM 7.50
Postrelais	DM 1.40
Kohle-Mikrofonkapsel	DM 1.50
Schauzeichen	DM -90
Telefonvorwähler	DM 7.50
Wettersonde (bestückt mit DDD 11)	3.90

Meßinstrumente:

Taschen-Volt- u. Amperemeter (f. Gleich- und Wechselstrom)

6 V/12 A	DM 4.90	25 V/25 A	DM 430
10 V/20 A	DM 4.30	12 V/240 V/50 mA	6.90

Einbauminstrumente:

Voltmeter (Wehrm.) 4/110 V Drehspul (Innenwiderstand 1000 Ω/V) DM 4.80

Amperemeter DM

400 mA (Weichsel.)	63 mm Flansch-φ	5.40
4 Amp. (Weichsel.)	63 mm Flansch-φ	3.50
150 mA (Drehspul)	63 mm Flansch-φ	6.50
1,5 A (Drehspul)	63 mm Flansch-φ	6.50
15 A (Drehspul)	63 mm Flansch-φ	4.50
0,5 A (Weichseln)	130 mm Flansch-φ	8.80
1,0 A (Weichseln)	130 mm Flansch-φ	8.80
5 A (Weichseln)	130 mm Flansch-φ	8.80
10 A (Weichseln)	130 mm Flansch-φ	8.80

Voltmeter
500 V (Weichseln) 130 mm Flansch-φ 6.50
Fordern Sie unsere kostenl. Preisliste an!
Lieferung nur an Wiederverkäufer

POTENTIOMETER

G. VÖLKNER INGENIEUR (VS 1)
(20 b) Braunschweig - Ernst-Amme-Straße 12 - Ruf 21332


POTENTIOMETER

WILHELM RUF KG
ELEKTROTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
HOHENBRUNN bei München

TELEFUNKEN

STEILE FERNSEH-
DOPPELTRIODE
9STIFTIGE PICORÖHRE

PCC84

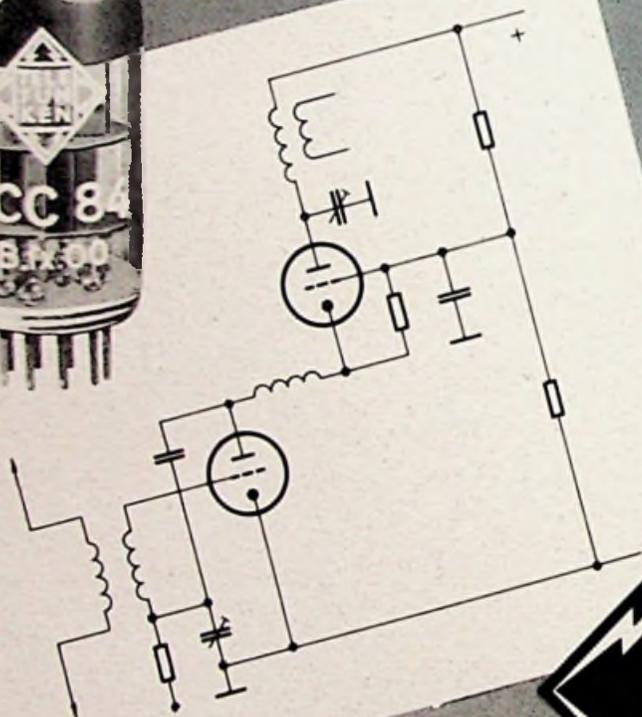

Eine Doppeltriode für Eingangsstufen von Fernsehempfängern mit hoher Steilheit und hohem Eingangswiderstand zur Erzielung günstiger Grenzemfindlichkeit. Bei Verwendung in Kaskadenschaltung sind hohe Verstärkung und großer Störabstand zu erreichen.

Heizspannung	ca. 7,5 V	— Heizstrom	300 mA
Anodenspannung	ca. 90 V		
Anodenstrom	ca. 12 mA		
Gittervorspannung	ca. -1,5 V		
Steilheit	ca. 6,2 mA/V		
Durchgriff	ca. 4,3 %		
Eingangswiderstand bei 200 MHz			
System I in Kathodenbasis	ca. 3,3 kΩ		