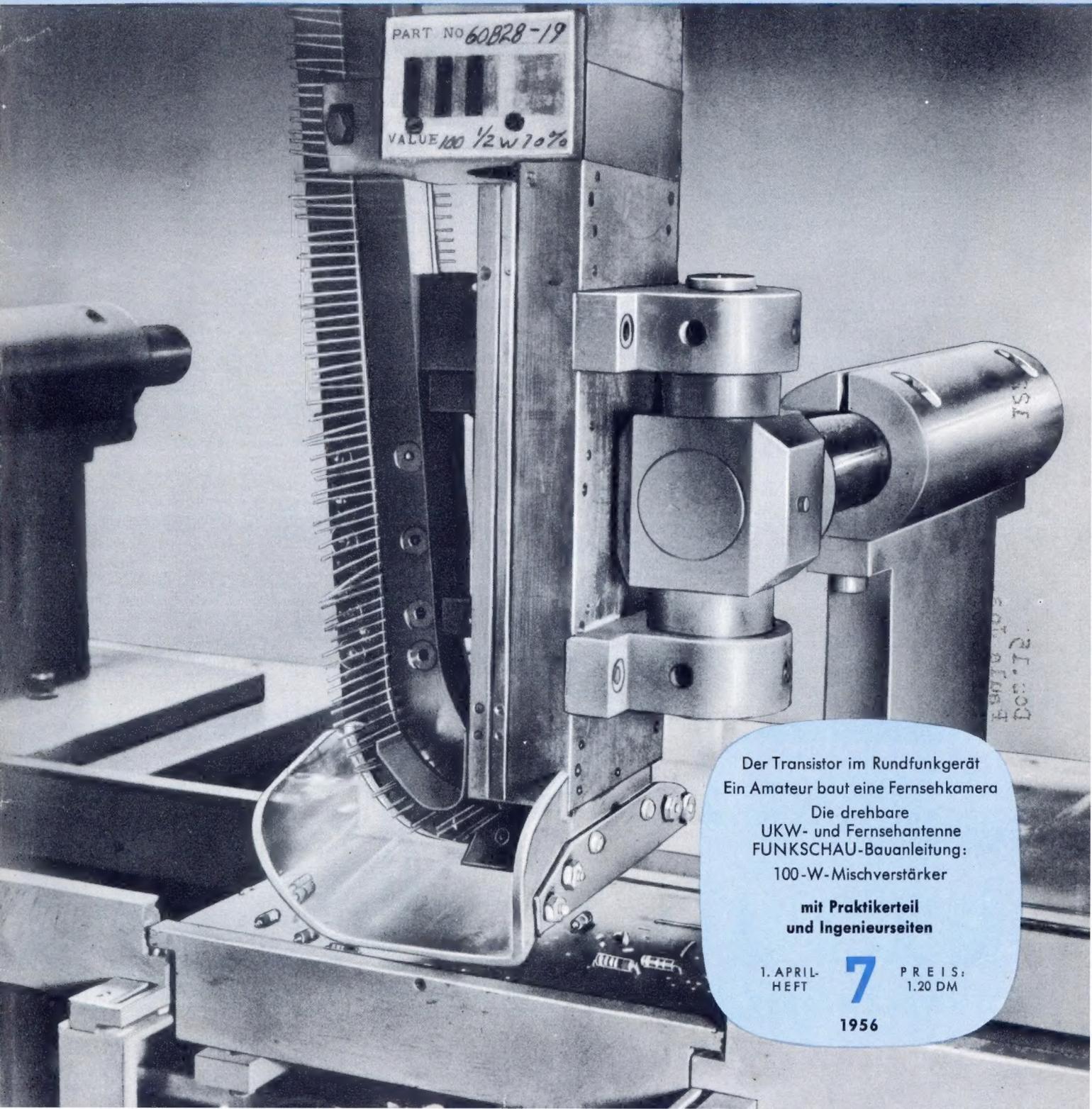


# Funkschau

Vereinigt mit dem Radio-Magazin

MIT FERNSEH-TECHNIK, SCHALLPLATTE UND TONBAND



Der Transistor im Rundfunkgerät  
Ein Amateur baut eine Fernsehkamera  
Die drehbare  
UKW- und Fernsehantenne  
FUNKSCHAU-Bauanleitung:  
100-W-Mischverstärker

mit Praktikerteil  
und Ingenieurseiten

1. APRIL-  
HEFT

7

PREIS:  
1.20 DM

1956

# SABA

# AUTOMATIC mit Fernsteuerung

Ihr **SABA** sucht den Sender selber  
... ohne Pfeifen, ohne Jaulen

... auch ferngesteuert  
sucht Ihr **SABA** den Sender selber und stellt ihn automatisch scharf ein. Mit geschlossenen Augen können Sie dieses Wunder der Radiotechnik dirigieren.

Ihr **SABA** stellt automatisch scharf ein  
... durch Motor-Electronic

... ferngesteuert können Sie nach Belieben Ihren **SABA** laut oder leise dirigieren. Durch einfache Drehbewegung nach links oder rechts: stärker und stärker werdend oder sanft verklingend.

Ihr **SABA** dirigiert ferngesteuert  
... auch um 7 Ecken herum:

... ferngesteuert genügt ein Druck auf den roten Mittelknopf und Ihr **SABA** ist auf der Stelle stumm. Aber nur vorübergehend! Nehmen Sie den Finger vom Knopf, so wird das unterbrochene Programm sofort wieder eingeblendet und fortgesetzt.

Ihr **SABA** ist ein Meisterstück


... ferngesteuert ist ein- und ausschalten genauso bequem wie am Gerät. Ein Druck auf die Leuchttaste und Ihr **SABA** ist eingeschaltet. Ein zweiter Druck und er ist ausgeschaltet.

## HIGH FIDELITY

VORFUHRUNG IN JEDEM  
GUTEN FACHGESCHÄFT



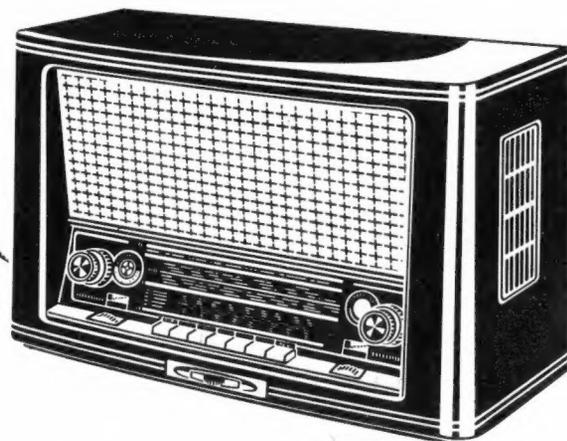**SABA** SCHWARZWÄLDER PRÄZISION **SABA**



# KURZ UND ULTRAKURZ

**Informationsdienst für Elektronenröhren.** Das amerikanische National Bureau of Standards hat einen Informationsdienst für Elektronenröhren ins Leben gerufen. Die Behörde sammelt in Washington technische Angaben über alle in der Welt hergestellten Röhren und leitet Auskünfte darüber auch an Anfragende aus Wissenschaft, Forschung und Industrie weiter. Zur Zeit sind die Daten von mehr als 10 000 Elektronenröhren und Transistoren registriert.

**Fernsehsender für Nordbayern.** Der schlechte Fernsehempfang in Nordbayern, insbesondere im Gebiet um Hof, wo man eher Sender der DDR als der Bundesrepublik aufnehmen kann, führte zur Genehmigung eines Umsetzers auf dem Ochsenkopf im Kanal 5. Der Bayerische Rundfunk wird die 50-Watt-Anlage einsetzen, die bisher auf dem Dillberg bei Nürnberg stand und durch Inbetriebnahme des neuen Großsenders überflüssig wird. Eine Richtantenne soll das Gebiet von Hof mit 1 kW effektiver Leistung versorgen. Das Ziel ist jedoch die Errichtung eines Fernseh-Großsenders auf dem Ochsenkopf, für den aber kein Kanal vorhanden ist.

**12 Volt Anodenspannung im Autosuper.** In den USA zeichnet sich eine neue technische Linie für Autosuper ab. Man experimentiert mit Fünfröhren-Superhets, deren Anodenspannung 12 Volt beträgt und die daher direkt und ohne Zehnhacker-Stromversorgungsteil aus der 12-Volt-Starterbatterie betrieben werden können. Die Endstufe ist mit einem Leistungs transistor von 2 bis 3 Watt Sprechleistung ausgerüstet; insgesamt ergibt sich eine Leistungsaufnahme von 10 bis 12 Watt, so daß der Empfänger bedenkenlos auch während langer Fahrpausen laufen darf. Die Übertragung dieser Technik auf deutsche Verhältnisse ist schwierig. Abgesehen von den nötigen Spezialröhrentypen haben die meisten deutschen Wagen nur 6-V-Batterien.

**Vermittlungsstelle für Vertragsforschung.** In Bonn existiert die Vermittlungsstelle für Vertragsforschung e. V. unter der Geschäftsführung von Dipl.-Ing. G. Gambke. Ihre Aufgabe ist die Vermittlung von Forschungsaufträgen der Industrie, Behörden und Einzelpersonen an geeignete Institute oder Unternehmen. Sechs Spitzenverbände der Wirtschaft, darunter der Bundesverband der Deutschen Industrie und der Deutsche Industrie- und Handelstag, haben diese Stelle gegründet.

**Trägerfrequenzversatz.** Untersuchungen der „Zentraltechnik“ des ehemaligen NWDR zeigten, daß ein Trägerwellenversatz um etwa 20 Hz den Gleichwellenbetrieb von Mittelwellen-Rundfunksendern geringfügig in seiner Empfangsqualität verbessert. Eine Bildung von Interferenztönen ist nicht zu befürchten.

**Gefährliche Hf-Spannungen.** Wie in den „Technischen Hausmitteilungen“ des NWDR berichtet wird, erzeugte das Feld des Hamburger Mittelwellensenders in einer in der Nähe neu errichteten Krananlage gefährliche Hf-Spannungen. Die „Abstimmung“ auf 971 kHz bewirkte der Greifer beim Herunterfahren in die Kohlschute, wobei Resonanz kurz vor dem Aufsetzen eintrat. Es wurden Spannungen bis 600 V gemessen. Durch ein Unterdrückungselement konnte die Hf-Spannung zwischen Kohlschute und Greifer genügend klein gehalten werden. Für die Untersuchungen hatte man ein Kranmodell im Maßstab 1 : 40 gebaut und die maßstabgerechte Versuchsfrequenz von 40 X 971 kHz = 38,84 MHz benutzt, so daß alle Untersuchungen im Labor durchgeführt werden konnten.

Der ungarische Fernsehdienst wird in diesem Jahr den offiziellen Betrieb aufnehmen. Die Geräte für Außenübertragungen werden ebenso wie die gleichartigen Ausrüstungen des Ostberliner Fernsehentrums von einer englischen Firma geliefert. \* Über Versuche mit industriellen Fernsehgeräten im Bundesbahnbetrieb sprach Dr.-Ing. H. Weidlich auf der Tagung „Fernsehen“ in Essen. \* Die BBC hat einen Fernsehübertragungswagen für Eurovisions-Sendungen gebaut. Er verfügt über sechs Mikrofonkanäle für sechs Sprecher verschiedener Nationalität. \* Die Industrie- und Handelskammer in Köln erhielt eine Ela-Großanlage mit Tonstudio und Dolmetscheranlage mit dem Magnetophon KL 5 als Aufnahmegerät. \* In Australien haben die zuständigen Behörden den Aufbau eines UKW-Sender netzes empfohlen, weil nur auf diese Weise neue Sender, auch für kommerzielle Zwecke, genehmigt werden können. \* 1955 verkaufte die amerikanische Industrie 3,64 Millionen Transistoren gegenüber 1,32 Millionen Stück im Jahre 1954. Das waren noch weniger als 1 % der Röhrenproduktion. \* In Zürich wurden 38 Schwarzsender ausgehoben, wie auf Seite 262 dieses Heftes näher berichtet wird. Ihre jugendlichen „Sendeleiter“ hatten z. T. hervorragende technische Einrichtungen gebaut. \* Die RCA hat ihre Spezialfabrik für Farbfernsehempfänger in Bloomington/Ind. auf eine Kapazität von 500 Geräten je Arbeitstag erweitert. 1956 will das Unternehmen 200 000 Geräte verkaufen. \* Das Apparatewerk Bayern in Dachau hat in der Kirche der Nachbargemeinde Karlsfeld eine Elektronenorgel aufgestellt, die außerhalb des Gottesdienstes den Interessenten vorgeführt werden kann. \* Die Deutsche Bundespost soll beabsichtigen, die Fernseh schiene Hamburg-München durchgehend zweigleisig auszubauen, sobald 1 Million Fernsehteilnehmer erreicht sind.

## Rundfunk- und Fernsehteilnehmer am 1. März 1956

	A) Rundfunkteilnehmer	B) Fernsehteilnehmer
Bundesrepublik	12 650 094 (+ 76 192)	345 440 (+ 31 191)
Westberlin	781 474 (+ 1 667)	15 689 (+ 1 836)
zusammen	13 431 568 (+ 77 859)	361 129 (+ 33 027)

**Unser Titelbild:** Die großen Fertigungsserien an Fernseh-Empfängern in den USA führten zur Automatisierung der Montage bei der Firma Admiral Corp in Chicago. Hier der „Kopf“ einer Maschine zum automatischen Bestücken eines Teilchassis mit einem Widerstand. Für jedes Bauelement wird ein weiterer „Kopf“ benötigt (vgl. Seite 252).


**SIEMENS  
RADIO**



SIEMENS-RUNDFUNKGERÄTE

*Reiner Klang -  
Reine Freude*

DURCH RAUMTON

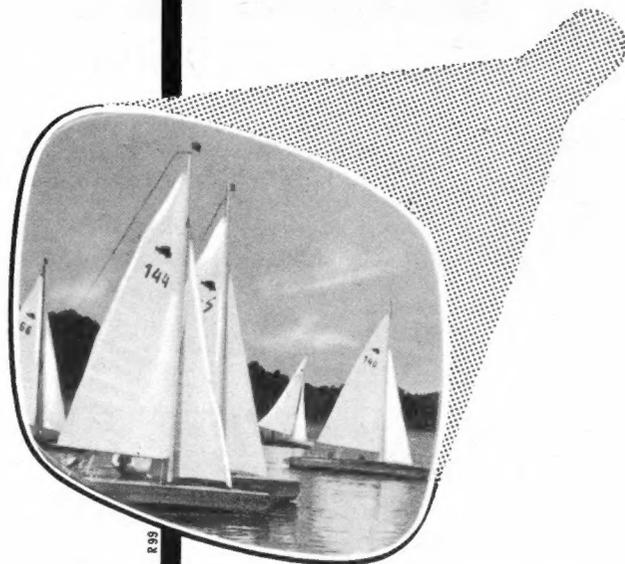

SIEMENS-FERNSEHGERÄTE

*Außergewöhnliche  
Bildschärfe*

SELBST IM HELLEN RAUM

DURCH SELEKTIVFILTER

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

TE-KA-DE

RADIO-  
FERNSEH- UND  
NACHRICHTENGERÄTE  
ELEKTROAKUSTIK  
RÖHREN · HALBLEITER  
KABEL · DRÄHTE

TE-KA-DE NÜRNBERG 2



## Das große Messeheft

(1. Maiheft) der

# FUNKSCHAU

vereinigt mit dem  
RADIO-MAGAZIN, erscheint  
zum Messebeginn am 29. 4. 56

- **Wesentlich erweiterter Umfang**
- **erhöhte Auflage**
- **Verteilung an in- und ausländische Messebesucher**

geben den Anzeigen in diesem  
Heft einen anhaltenden Erfolg.

Anzeigenschluß: 14. 4. 1956

FRANZIS-VERLAG, Anzeigen-Abt., München 2  
Luisenstraße 17, Telefon 5 16 25

ZUR MESSE HANNOVER IN HALLE 10, STAND 850 a

## Briefe an die FUNKSCHAU-Redaktion

Nachstehend veröffentlichen wir Briefe unserer Leser, bei denen wir ein allgemeines Interesse annehmen. Die einzelnen Zuschriften enthalten die Meinung des betreffenden Lesers, die mit der der Redaktion nicht übereinstimmen braucht.

### Funkfernsteuerung schon vor vierzig Jahren!

Zum Brief von L. C., Idar-Oberstein, FUNKSCHAU 1956, Heft 1, Seite 5

Funkfernsteuerung gab es in der Tat bereits vor dem ersten Weltkrieg. In seinem 1913 im Ullstein-Verlag erschienenen Buch „Erfinder und Erfindungen“ bezeichnet Dr. Albert Neuburger, der in glänzender Weise technische Themen allgemein verständlich darzustellen wußte, das was wir heute Fernsteuerung nennen als „Telemechanik“.

Er schrieb damals, daß „vor einigen Jahren“, also noch vor 1913, an der Küste des französischen Seebades Antibes ein drahtloser Torpedoträger vorgeführt wurde, der 20...23 Knoten Geschwindigkeit entwickelte, 9 m lang war und ein Torpedo bis dicht an feindliche Ziele trug. Das Fahrzeug wurde vom Land aus gesteuert. Gegen den Feind abgeblendete Signallaternen am Fahrzeug ermöglichten das Zielen auch bei Nacht.

Etwa zur gleichen Zeit hatte ein deutscher Lehrer, Christian Wirth aus Nürnberg, ein drahtlos gesteuertes Fernlenkboot konstruiert, das er auf dem Dutzendteich bei Nürnberg und auf dem Wannsee bei Berlin vorführte.

Nach Neuburger wurde der Ausdruck „Telemechanik“ von dem französischen Erfinder Prof. Eduard Branly geprägt. Von ihm stammt der Fritter, der damals als Detektor zum Aufnehmen von Morsezeichen diente. Branly sah bereits mit großem Weitblick weitere Anwendungsgebiete der Funkfernsteuerung voraus, zum Beispiel das drahtlose Einschalten von Beleuchtungen.

O. L., München

Über die Versuche des Lehrers Christian Wirth, gingen uns noch folgende Ausführungen von anderer Seite zu:

Um die Jahreswende 1909/10 machte der Nürnberger Lehrer Chr. Wirth auf dem Wannsee bei Berlin Versuche mit einem ferngesteuerten Boot. Der Erbauer benutzte zu seinen Versuchen ein ausgewachsenes Motorboot, dessen Schiffsschraube durch einen Elektromotor angetrieben wurde, der aus einem starken Bleisammler gespeist wurde. Der Fahrtrichtungsschalter des Motors sowie die Steuerung des Ruders wurden unter Vermittlung von Stromstoß-Schaltern drahtlos vom Ufer oder einem anderen Wasserfahrzeug betätigt. Die Kaiserliche Marine übernahm das Boot und gab es dem Funktelegraphie-Versuchskommando (FTVK) in Kiel-Wiek in Obhut.

Das FTVK war dem Torpedo-Versuchskommando (TVK) angeschlossen. In Kiel-Wiek befanden sich neben der Landstation die erforderlichen Werkstatt- und Versuchsräume. Neben dem Panzerkreuzer „Friedrich Karl“ als Kommandoschiff standen für die Fern- und Überseeversuche die beiden Kreuzer „München“ und „Magdeburg“ von 1911 bis 1913 zur Verfügung. Das FTVK war Treffpunkt vieler junger Erfinder, von denen manche später führende Männer in Industrie, Forschung und Wissenschaft wurden.

Erfindungen und Geräte für Seefahrt und Seekriegsführung erhielten hier sozusagen ihre Wassertaufe: Poulsens Lichtbogensender für Telefonie und ungedämpfte Telegrafie, das Funkpeilverfahren, Liebens Röhre in Verbindung mit der Meissnerschen Rückkopplung usw. Während der Kieler Woche 1913 wurde an Bord des italienischen Kreuzers „Amalfi“ der unüberlastbare Magnetdetektor vorgeführt, und der Leibfunke des Fürsten Albrecht von Monaco führte an Bord der Forschungsjacht „Herondella“ seinen Vieltonsender vor, einen Vorgänger elektronischer Musikinstrumente. Übrigens begannen auch die späteren Erfinder des Tonfilms, Hans Vogt und Josef Masolle, ihre Laufbahn bei dem FTVK als Mechaniker bzw. Telegrafisten.

Übrigens hatten die Herren der Kaiserlichen Marine an Wirths Fernlenkboot kein großes Interesse und ließen die „telemechanische Einrichtung“ ausbauen ...

Wirth war nicht als einziger auf diesem Gebiet tätig. Schon 1898 versuchten Orling in Stockholm und Armstrong in Portsmouth gleichzeitig, aber unabhängig voneinander, die „elektrischen Wellen“ zum Lenken von Torpedos zu benutzen, ohne brauchbare Resultate zu erzielen. Im Juni 1906 lenkte Edouard Branly auf der Reede von Antibes ein unbemanntes Torpedoboot, das durch Elektromotore bewegt wurde, von Land aus mittels elektrischer Wellen „telemechanisch“, regelte die Fahrtgeschwindigkeit und ließ ein Torpedo abschießen.

Es ist ein langer, mühevoller und doch schöner Weg: 30 km Entfernungsüberbrückung als Rekord mit dem „3-kW-Knallfunkensender und Fritter bzw. Schlömilchzelle als Empfangsdetektor“ um 1910, – und im Januar 1912 Gegenverkehr über See auf 3400 km mit Kristalldetektor und 6-kW-Löschfunkensender auf beiden Stationen. Und heute? Und in fünfzig Jahren?

Fr. J., Düren

Über die Fernlenkversuche der Kaiserlichen Marine bestehen sogar offizielle Berichte, wie die nachstehende Zuschrift zeigt.

Zum obigen Brief kann ich zwar nicht mit persönlichen Erinnerungen dienen, erlaube mir aber einen Schrifttum-Hinweis: In der Arbeit „Die Fernlenkversuche der Reichsmarine in den Jahren 1916/18“ von H. W. Birnbaum, erschienen im Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie/Zeitschrift für Hochfrequenztechnik 32 (1928), S. 162...170, ist recht ausführlich über die geschichtliche Entwicklung der Fernlenktechnik und speziell ihrer maritimen Anwendungen berichtet worden.

Dipl.-Ing. F. M., Nikolausberg bei Göttingen

Ein persönlicher Bekannter des Lehrers Wirth schreibt uns:

Soviel ich weiß, hieß das ferngesteuerte Boot, mit dem 1912 die Versuche auf dem Dutzendteich gemacht wurden, „Elektra“. Ich habe den Lehrer Wirth und sein Funklabor noch recht gut gekannt. Er leitete später, bei der Einführung des Rundfunks, den Nürnberger Radio-Club. Er wurde in Nürnberg ausgebombt und ist erst kurz nach diesem Krieg in Creussen, hier in der Nähe von Bayreuth gestorben. Seine Originalgeräte waren früher im Nürnberger Verkehrsmuseum zu sehen.

H. K., Bayreuth

## Die Abonnenten-Werbeaktion

entwickelt sich von Woche zu Woche in erfreulicherem Maße. Bis zum 15. 3. hatten sich bereits 643 Leser an ihr beteiligt, d. h. 643 bisherige FUNKSCHAU-Leser hatten mindestens einen, viele haben zwei, nicht wenige drei und vier neue Abonnenten geworben. Die „Favoriten“ brachten uns 17, 15 und 14 neue Leser – eine beachtliche Leistung! Das veranlaßt uns, für die drei Teilnehmer an der Werbeaktion, die zuerst die Zahl von 25 geworbenen Jahres-Abonnenten erreichen, zusätzlich zu den üblichen Werbeprämien je ein „Röhren-Handbuch“ von Ingenieur Ludwig Ratheiser, Neudruck der 1. Auflage, im Werte von 24 DM auszusetzen. Wer wird sich dieses gediegene Werk erwerben?

Die größten Erfolge hatten solche Leser, die in den Laboratorien, und Werkstätten der Radio- und Fernsehindustrie und in den Werkstätten des Fachhandels tätig sind. Aber auch Studenten und Fachschüler sind unter den Erfolgreichen. Ja, auch aus zahlreichen europäischen Ländern, aus Belgien, Luxemburg, der Schweiz, aus Italien, Frankreich und Dänemark wurden uns geworbene neue Abonnenten gemeldet. „Es ist leicht, für die FUNKSCHAU Abonnenten zu werben. Man gewinnt sie ohne Überredungskünste. Die Probehefte hat man mir buchstäblich aus der Hand gerissen!“ schrieb uns K. H., Westerham, der sich gleichfalls mit großem Erfolg an der Werbeaktion beteiligt.

Durch eine Beilage, die Heft 1 der FUNKSCHAU beigelegt war, wurden 643 Abonnenten veranlaßt, an der Werbung teilzunehmen – das ist ein Erfolg, der auch unsere Inserenten interessieren dürfte. Darin spiegelt sich das Geheimnis für den außerordentlichen Erfolg, den die Inserenten der FUNKSCHAU ständig erzielen, – ein Erfolg der hohen Auflage von 40 000 Exemplaren und der hervorragenden Streuung unter allen Radio-, Fernseh- und Elektronik-Berufen und Interessenten. Diese ideale Streuung und das allgemeine Interesse, das unsere Universal-Ausgabe findet, macht das Werben leicht, zumal wir es durch Werbekarten, Prospekte und Probenummern kräftig unterstützen. Bitte fordern Sie an, was Sie brauchen!

Zum Schluß: Der Versand der Werbeprämien erfolgt stets, sobald der neue Abonnent die erste Bezugsgeld-Zahlung geleistet hat. Wer nichts anderes wünscht, bekommt für den ersten Abonnenten die „Röhren-Taschen-Tabelle“ 5. Aufl., für den 2. Abonnenten „Der Tonband-Amateur“ 2. Aufl. (bitte Geduld, das Buch ist z. Z. vergriffen und wird gerade neu gedruckt!), auf Wunsch für drei neue Abonnenten „Funktechnik ohne Ballast“, 3. Auflage, soeben erschienen, für jeden weiteren Jahres-Abonnenten Franzis-Bücher im Werte von 5 DM nach Wahl. Am besten, Sie geben uns Ihre Wünsche bei Einsendung der Bestellkarten an. Weiterhin guten Werbe-Erfolg! Franzis-Verlag, Werbeabt., München 2

## Die FUNKSCHAU, eine Fachbuchsammlung, nicht mit Geld zu bezahlen

Ich möchte zuerst einmal meinen herzlichsten Dank für das Wissen, das ich durch Ihre FUNKSCHAU und Fachbücher vermittelt bekommen habe, aussprechen. Ich habe gerade das 2. Lehrjahr als Rundfunkmechaniker abgeschlossen und habe bis jetzt viele praktische und theoretische Kenntnisse erwerben können, aber die letzten und vollkommenen Grundlagen habe ich immer erst durch Ihre FUNKSCHAU-Ingenieur-Ausgabe, die ich seit 3 Jahren von meinem Buchhändler beziehe, erhalten. Bevor ich die FUNKSCHAU bestellt hatte, bezog mein Vater sie direkt vom Verlag, so daß ich jetzt sämtliche FUNKSCHAU-Hefte besitze, die nach dem Kriege erschienen sind – eine Fachbuchsammlung, die nicht mit Geld zu bezahlen ist. Aus Dankbarkeit habe ich für Sie immer fleißig geworben und werde es auch weiter tun. Auf der beigelegten Karte steht wieder ein Funk-Interessent, den ich von der FUNKSCHAU überzeugen konnte.

Hans-H. P., Bremerhaven

## Telefunken in München

Wie wir bereits in Heft 5 der FUNKSCHAU, Seite 201, mitteilten, ist die Bayerische Geschäftsstelle München der Telefunken GmbH in neue Räume in dem Lloyd-Haus Karlstraße 10 umgezogen. Inzwischen war Gelegenheit, anlässlich einer Presseveranstaltung die neuen Räume der Bayerischen Geschäftsstelle unter Leitung ihres Direktors Franz Stader – seit mehr als 25 Jahren zum Hause Telefunken gehörend – zu besichtigen. Dabei erhielt man den Eindruck, daß in enger Zusammenarbeit mit der Erbauerin des Hauses Geschäftsräume von vorbildlicher Zweckmäßigkeit geschaffen wurden. Hier ist wirklich der Kunde – d. h. der Fachhändler – König, denn ihm ist Auswahl, Einkauf, Bezahlung, Empfangnahme der auf dem Gebiet des Fernsehens und der Musikschränke immer voluminöser werdenden Geräte so leicht wie möglich gemacht. Sämtliche Kunden-Räume, großzügig gestaltet, befinden sich im Erdgeschoß; darunter, im Kellergeschoß, ist das sehr geräumige Lager untergebracht, in das die Ware von dem einen Ende über eine Gleitbahn hineinfließt, um es am anderen Ende über die Expedition zu verlassen. Das sehr umfangreiche Schallplattenlager ist im Erdgeschoß untergebracht; die fertig zusammengestellten Kollektionen gleiten über eine Rutsche in die Expedition. Die Fachhändler aus München und Bayern, die die Ware meist mit eigenen Lieferwagen abholen, werden es besonders begrüßen, daß im Hof der Geschäftsstelle reichlich Parkraum für Dutzende von Wagen vorgesehen wurde.

Neben dem Rundfunkgeschäft, das seine wertvollste Stütze in dem gleichfalls seit mehr als 25 Jahren zu Telefunken gehörenden Verkaufsleiter Willi Durst hat, ist in der Bayerischen Geschäftsstelle eine umfangreiche kommerzielle Abteilung vorhanden, die unter Leitung von Dr. Engelmann steht. Hier werden besonders die Senderbauten auf dem Rundfunk-, Fernseh- und kommerziellen Gebiet bearbeitet, neuerdings dazu die Sprechfunkgeräte – Teleport's verschiedener Typen –, die bei Bundesbahn, Polizei, Feuerwehr und bei vielen anderen öffentlichen Diensten immer mehr Eingang finden.


Die Münchener Geschäftsstelle, deren Leistungsfähigkeit durch den Umzug ins Lloyd-Haus erheblich gesteigert wurde, besitzt eigene Verkaufsbüros in Augsburg, Nürnberg und Würzburg und beschäftigt weit über 100 Kaufleute, Ingenieure und Techniker.



Wer oft seinen nächsten Mitarbeiter rufen muß und das bisher telefonisch zu erledigen versuchte, hat schon manche Nervenprobe hinter sich. - Nun ist alles zur Zufriedenheit gelöst. Ein Druck auf den Schalter und die Durchsage kann beginnen. Blitzschnell arbeitet die neue Rufanlage
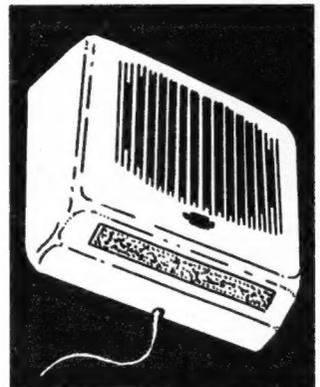
# vocaphon

- ▶ zeitsparend
- ▶ praktisch
- ▶ zuverlässig
- ▶ sparsam
- ▶ vielseitig



## vocaphon mit Wechselsprecheinrichtung

würde auch vielen Ihrer Kunden Erleichterung bei der Arbeit bringen. Helfen Sie ihnen! – Lassen Sie sich bitte unsere Druckschriften kommen. Sicher ist es möglich, daß Sie damit manches zusätzliche Geschäft anbahnen können.



**LABOR - W - FEINGERÄTEBAU**  
DR. - ING. SENNHEISER - POST BISSENDORF (HANN.)

Technische Messe Hannover, Halle 10, Stand 651



*Jetzt  
ist es da!*

Ein Gerät,

das Auge und Ohr verwöhnt

Von ausgereifter Konstruktion

Mit UKW-Qualität

Erprobt zuverlässig



**DAS TELEFUNKEN-TONBAND-TISCHGERÄT**

*„Magnetophon“ KL 65*

Die erstmalig von TELEFUNKEN gezeigte, völlig neuartige Ausführung eines Heimtonbandgeräts deckt einen echten Marktbedarf. Versäumen Sie nicht dabei zu sein, wenn neue Verkaufserfolge mit TELEFUNKEN sicher sind, denn:

ZU TELEFUNKEN STEHEN HEISST SICHER GEHEN

*Ein neues Gerät, ein neues Geschäft*

**TELEFUNKEN**

*„Magnetophon“*

**KL 65**

## Der Transistor im Rundfunkgerät

Der erste Einsatz des Transistors im Rundfunkgerät, wie wir ihn beim gemischt-bestückten Reiseempfänger dieser Saison erleben, ist von größerer Bedeutung als man auf den ersten Blick annimmt. Viele Konstrukteure elektronischer Geräte und kommerzieller Nachrichtenanlagen neigen dazu, den Transistor erst bei Bewährung in diesem „Großversuch“ für ihre eigenen Zwecke zu verwenden. Im Hinblick auf die personellen und finanziellen Investitionen der Transistor-Hersteller hängt daher viel von der weitgehenden Übernahme des Transistors in die Rundfunktechnik ab, zumal erst dadurch eine preisgünstige Massenfertigung möglich wird.

Wir haben in der FUNKSCHAU 1956, Heft 5, in drei Beiträgen Technik und wirtschaftliche Fragen des Transistors behandelt und unseren Lesern verschiedene konstruktive Lösungen des Niederfrequenzverstärkers mit Transistoren, der Stromversorgung sowie die Laborausführung eines Voll-Transistorgerätes vorgestellt. Man wird erkannt haben, daß weder eine einheitliche Schaltungstechnik noch eine gemeinsame Auffassung über einige Grundsätze der Transistorverwendung bestehen.

Die wirtschaftlichen Vorteile einer Transistor-B-Endstufe sind hingegen unbestritten, soweit es sich um das Verhältnis Stromverbrauch zu Endleistung handelt. Zwei Transistoren OC 72 liefern nach der letzthin vorgenommenen Erweiterung der Grenzfrequenzen theoretisch eine Sprechleistung von 340 mW. Das ist auch nach Abzug der Übertragerverluste bzw. Verluste bei der Lautsprecherankopplung fast die doppelte nutzbare Ausgangsleistung einer Röhre DL 96. Vergleicht man zwei im Hf-Teil gleichartig bestückte Lang/Mittelwellen-Reiseempfänger, deren einer im Nf-Teil vier Transistoren, der andere aber zwei Röhren enthält, so kostet das Transistorbestückte Gerät etwa 60 DM mehr. Dafür sinkt der Preis für eine Betriebsstunde von 23 Pfennigen beim Vierrohrengerät auf etwa 5,3 Pfennige beim gemischt-bestückten Empfänger. Dem Fachhandel, der sich in diesen Tagen bereits mit diesen Geräten zu befassen hat, scheint aber dieser gravierende Unterschied durchweg noch unbekannt zu sein. Die Frage ist ganz klar gestellt: „Höherer Anschaffungspreis oder höhere Betriebsstundenkosten?“

Zur Zeit kostet bei uns der Niederfrequenztransistor für den Empfängerfabrikanten das Zweifache einer Batterieröhre. Hf-Transistoren sind in Deutschland listenmäßig noch nicht zu haben; in den USA kosten sie das Vierfache einer Röhre und es ist anzunehmen, daß später auch hierzulande ein gleiches Verhältnis bestehen wird. Leider ersetzt ein Hf-Transistor keinesfalls eine entsprechende Röhre, vielmehr sind in der Regel zwei Transistoren für eine Röhre einzusetzen. Das bedeutet kostenmäßig für die Verstärkerelemente in der Misch/Oszillator- und in der Zf-Stufe einen Faktor 8! Der Fortschritt hinsichtlich der Betriebskosten ist beim Übergang zur Volltransistor-Bestückung aber nicht mehr groß. Führen wir den oben erwähnten Vergleich fort, indem wir die beiden restlichen Röhren des erwähnten Reisegerätes durch vier Transistoren ersetzen, so würden die Kosten für eine Betriebsstunde lediglich von 5 auf 2 Pfennige sinken. In jedem Falle ist Betrieb aus Trockenbatterien zugrunde gelegt. Erschwerend kommt hinzu, daß es noch auf lange Zeit hinaus keine für Kurz- und Ultrakurzwellen brauchbaren Transistoren gibt; ein Volltransistor-Gerät ist auf Mittel- und Langwellenempfang beschränkt.

Wann werden wir überhaupt Hf-Transistoren bekommen? Typen für den Bereich bis 1600 kHz hinauf werden wahrscheinlich in kleineren Mengen von mehreren Produzenten im Herbst lieferbar werden. Gute Aussichten haben Transistoren mit hochohmigem Germanium als Material. Jedenfalls hat die RCA auf diese Weise Hf-Transistoren mit sehr geringer Streuung hergestellt, deren Neutralisierung in der Zf-Stufe nicht individuell eingestellt werden muß. Das ist ein für die Massenherstellung von Rundfunkempfängern wichtiger Fortschritt. Gegenüber Transistoren aus niederohmigem Germanium liegt der Verstärkungsfaktor freilich um einige dB niedriger.

Wir befragten einen Experten nach Kurz- und Ultrakurzwellen-Transistoren. „Es wird noch einige Jahre dauern. Noch weiß man nicht, welches Prinzip richtig ist. Vielleicht hat der Triffttransistor des vor Jahresfrist nach den USA zur Radio Corp. of America gelangenen deutschen Dipl.-Phys. Krömer mehr Aussichten als der pnp-Typ – aber schon berichten die Bell Laboratorien von einem Silizium-Hf-Transistor, der bis 100 MHz brauchbar sein soll . . .“

Hier sei noch ein mehr am Rande liegendes Problem angerührt; es betrifft die Zählweise der Transistoren in einem gemischt-bestückten Empfänger. Bisher waren Fachhandel und Publikum noch immer gewohnt, die Zahl der Röhren als einen von mehreren Maßstäben für die Leistungsfähigkeit des Empfängers anzulegen. Trockengleichrichter, Doppelröhren und Germaniumdioden brachten Unsicherheit in diese Zählweise, so daß der Begriff „Röhrenfunktion“ gefunden wurde. Wie also soll man beim gemischt-bestückten Empfänger sagen: etwa drei Röhren und vier Transistoren? Sieben Röhren (obwohl es nicht stimmt)? Neun Röhrenfunktionen . . .? Diese nicht einfach zu lösende Frage verlangt nach einer eingehenden Erörterung und einer einheitlichen Festlegung.

Karl Tetzner

### Aus dem Inhalt:

	Seite
Kurz und ultrakurz . . . . .	247
Briefe an die FUNKSCHAU-Redaktion . . . . .	248
Der Transistor im Rundfunkgerät . . . . .	251
Automatische Montage von Bauelementen . . . . .	252
Das Neueste aus Radio- u. Fernsehtechnik: Zentraltechnik + RTI = Neue Forschungsanstalt; Neue Transistoren für Mischstufe und Zwischenfrequenz; Aus der Normungsarbeit . . . . .	252
Neue und verbesserte Autoempfänger . . . . .	253
Reisesuper mit Ladestands-Anzeiger und Netzuntersatz . . . . .	255
Neue Formen führen sich ein . . . . .	256
Ein weiteres Frühjahrsmodell . . . . .	256
Ein Amateur baut eine Fernsehkamera . . . . .	257
Funk, Fernsehen, Phono auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1956 . . . . .	259
Die drehbare UKW- und Fernsehantenne . . . . .	261
Aus der Welt des Funkamateurs: Lerne Morsen mit DL 1 TQ!; Einfacher Grid-Dip-Oszillator; Abstimmen von Pi-Filter-Endstufen . . . . .	262/263/264
Funktechnische Arbeitsblätter: Mth 34 – Der Differentialquotient . . . . .	265
FUNKSCHAU-Bauanleitung: 100-W-Mischerverstärker V 564 . . . . .	269
Schallschutz in Wohnungen . . . . .	273
Die französische Breitbandverstärker-Tetrode PTT 243 P . . . . .	274
Spannungsstabilisierung bei Katodenverstärker - Treiberstufe . . . . .	274
Phasendrehende Gegentakt-Endstufe . . . . .	275
FUNKSCHAU-Schaltungssammlung: Philips-UKW-Autosuper Paladin 551 . . . . .	276
Für den jungen Funktechniker: 6. Kondensatoren und Kapazitäten . . . . .	277
Vorschläge für die Werkstattpraxis . . . . .	279
Fernseh - Service . . . . .	280
FUNKSCHAU-Leserdienst . . . . .	281
Neuerungen / Röhren und Kristallogen . . . . .	282
Die Rundfunk- und Fernsehwirtschaft des Monats . . . . .	283
Persönliches / Aus der Industrie / Veranstaltungen und Termine . . . . .	284

Herausgegeben vom

FRANZIS-VERLAG MÜNCHEN

Verlag der G. Franz'schen Buchdruckerei G. Emil Mayer

Verlagsleitung: Erich Schwandt

Redaktion: Otto Limann, Karl Tetzner

Anzeigenleiter u. stellvertretender Verlagsleiter: Paul Walde

Besitzer: G. Emil Mayer, Buchdruckerei-Besitzer und Verleger, München (1/2 Anteil), Erben Dr. Ernst Mayer (1/2 Anteil)

Erscheint zweimal monatlich, und zwar am 5. und 20. eines jed. Monats. Zu beziehen durch den Buch- u. Zeitschriftenhandel, unmittelbar vom Verlag u. durch die Post.  
Monats-Bezugspreis 2.40 DM (einschl. Postzeitungsgebühr) zuzügl. 6 Pfg. Zustellgebühr. Preis des Einzelheftes 1.20 DM.

Redaktion, Vertrieb und Anzeigenverwaltung: Franzis-Verlag, München 2, Luisenstr. 17. – Fernruf: 5 16 25/26/27. Postscheckkonto München 57 58.

Hamburger Redaktion: Hamburg - Bramfeld, Erbsenkamp 22a – Fernruf 63 79 64

Berliner Geschäftsstelle: Bln.-Friedenau, Grazer Damm 155. Fernruf 71 67 68 – Postscheckk.: Berlin-West Nr. 622 66.

Verantwortlich für den Textteil: Ing. Otto Limann; für den Anzeigenteil: Paul Walde, München. – Anzeigenpreise nach Preisliste Nr. 8.

Verantwortlich für die Österreich-Ausgabe: Ing. Ludwig Ratheiser, Wien.

Vertretung im Saargebiet: Ludwig Schubert, Neunkirchen (Saar), Stummstraße 15.

Auslandsvertretungen: Belgien: De Internationale Pers. Berchem-Antwerpen, Cogels-Osly-Lei 40. – Niederlande: De Muiderkring, Bussum, Nijverheidswerf 19-21. – Österreich: Verlag Ing. Walter Erb, Wien VI, Mariahilfer Straße 71. – Schweiz: Verlag H. Thali & Cie., Hitzkirch (Luzern).

Alleiniges Nachdruckrecht, auch auszugsweise, für Holland wurde dem Radio Bulletin, Bussum, für Österreich Herrn Ingenieur Ludwig Ratheiser, Wien, übertragen.

Druck: G. Franz'sche Buchdruckerei G. Emil Mayer, (13b) München 2, Luisenstr. 17. Fernsprecher: 5 16 25. Die FUNKSCHAU ist der IVW angeschlossen.





# Neue und verbesserte Autoempfänger

Die Technik des Autoempfängers ist sehr ausgereift. In diesem Frühjahr beschränkt sich die Industrie daher auf einige Verbesserungen; neue Modelle sind nur vereinzelt zu finden.

Während die Technik des Autoempfängers einen hohen Stand erreicht hat, der Verbesserungen natürlich nicht ausschließt, befriedigt die Verbreitung dieses ausgereiften Produktes der deutschen Radioindustrie noch nicht. Folgende Tabelle mag es beweisen:


	Neuzulassung von Kraftwagen	Produktion von Autoempfängern
1952	660 000	65 000
1953	717 000	115 000
1954	741 000	140 000
1955	797 000	ca. 205 000

In den USA, dem klassischen Land des Kraftwagens, produzierte die Industrie 1955 etwa 9,5 Millionen Kraftwagen und 7,2 Millionen Autosuper!

Der Fachhandel ist am Autosupergeschäft in einem zu geringen Umfang beteiligt. Hier liegen die Dinge schon immer anders, als sonst auf dem Rundfunk- und Fernsehgebiet, indem die Autoempfänger teilweise direkt vom Hersteller an die Kraftwagenfabriken gehen oder über den Kraftwagenzubehörhandel bzw. die Autoelektrik-Werkstätten (Bosch!) abgesetzt werden (vgl. FUNKSCHAU 1956, Heft 4, Seite 154 „Autosuper nicht vernachlässigen!“).

in diesem Jahr bei der bewährten Röhrentechnik. Übrigens sind auch die Autosuper im vielzitierten Amerika durchgehend noch mit Röhren bestückt: erst in diesen Monaten werden die ersten Autoempfänger mit Transistoren in Kraftwagenmodelle von General Motors und Ford fabrikmäßig in kleinen Serien eingebaut.

Nachdem sich die Zusammenarbeit zwischen den Herstellern von Kraftwagen und Autoempfängern gebessert hat, konnte die Fertigung der Empfänger noch weiter rationalisiert werden. Einige wenige Grundaufbauten genügen für alle Pkw-Typen; die Anpassung an das einzelne Wagenmodell übernehmen die für alle Armaturenbretter passenden lieferbaren Masken sowie die fertig zusammengestellten Zubehör-Packungen, für die Festpreise genannt werden. Sie enthalten das Entstörmaterial einschließlich Lautsprecher; letzterer ist wegen der gedrängten Bauweise und der erwähnten Universalausführung der Modelle in der Regel nicht mehr im Empfänger selbst vorhanden und auch nicht mehr in dessen Preis enthalten. Beispiel: Der Blaupunkt-Super „Hamburg“ kostet 229 DM, dazu sind das Spezial-Zubehör mit Lautsprecher für (sagen wir . . .) Opel-„Rekord“ für 58,90 DM und die Antenne (etwa „Auta 2100“) für 25 DM nötig.

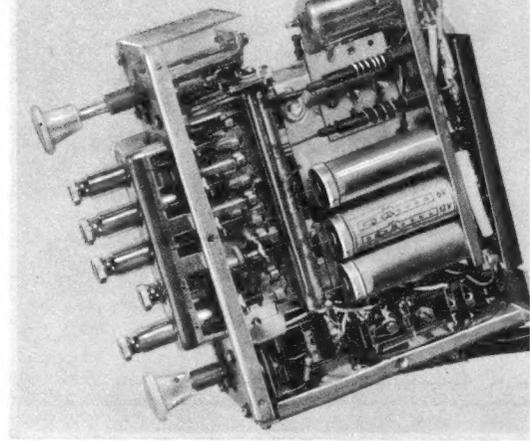

Blick in die Drucktastenmechanik des Philips-Autosupers Paladin 551. Die Abschirmung der beiden UKW-Variometer ist entfernt

## Aufbau- und Schaltungstechnik

In der Regel sind alle heute gelieferten Autoempfänger zweiteilig; allerdings bestehen gravierende Unterschiede bei der Wahl des „Teilpunktes“. Die konservative Methode, die sich aus Raumgründen für die kleineren Autoempfänger sehr bewährt hat, sieht eine Trennung von Empfänger und Stromversorgungsteil vor; letzteres wird über ein Mehraderkabel mit dem Empfänger verbunden, und es darf an beliebiger Stelle des Wagens, zweckmäßig in der Nähe der Batterie, untergebracht werden. Daß der Lautsprecher stets getrennt ist, wurde bereits erwähnt; sein Platz kann daher freizügig gewählt werden, und auch der Anschluß des beliebigen Hecklautsprechers (Zweitlautsprecher) bereitet keine Mühe.

Im Philips-Paladin 551, dessen Gesamtschaltbild und Funktionsbeschreibung wir auf Seite 276 dieses Heftes veröffentlichen, liegt der „Teilpunkt“ wesentlich weiter vorn. Das eigentlich im Armaturenbrett unterzubringende Empfangsteil enthält nur den

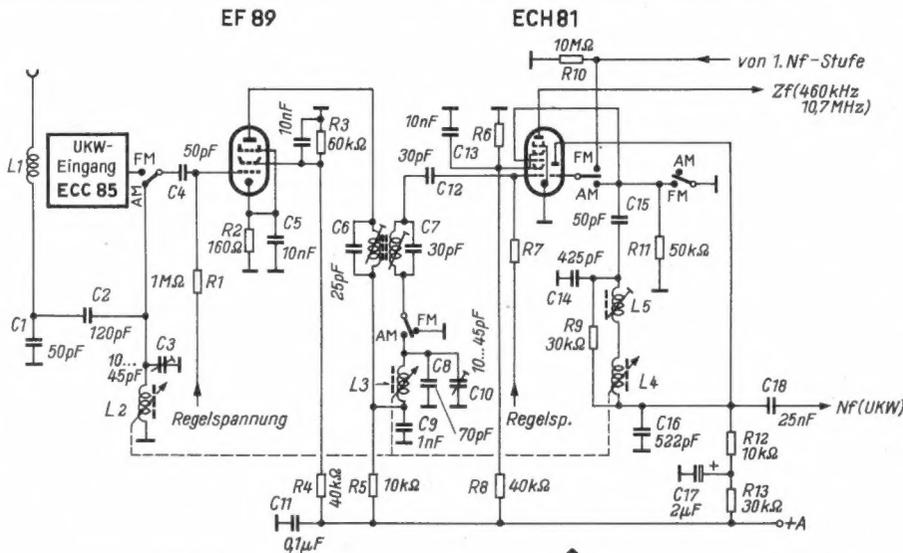


Bild 1. Eingangsschaltung des Telefunken-Autosupers II D 61 für AM (der UKW-Eingang ist nur angedeutet)

## Noch keine Transistor-Empfänger

Um es vorweg zu sagen: in diesem Jahr sind noch keine Transistoren im Autoempfänger zu finden. Vielleicht will die Industrie die Erfahrungen mit dem Transistor im Reiseempfänger abwarten, ehe die temperaturmäßig etwas schwierigen Verhältnisse im Kraftwagenempfänger gemeistert werden sollen. Dabei liegt die Verwendung des Transistors nahe, denn die Starterbatterie von 6 oder 12 Volt Spannung bildet eine ideale Stromquelle; gemischt-bestückte Geräte wären also möglich. Auch der einfache Mittelwellenempfänger könnte vielleicht bald als Voll-Transistorgerät geliefert werden und damit endlich den Wunsch vieler Kraftfahrer nach einem Gerät erfüllen, das auch in langen Fahrpausen gespielt werden darf (Taxifahrer!). Trotz dieser Hinweise, die vielleicht ein wenig zu optimistisch klingen, bleibt es

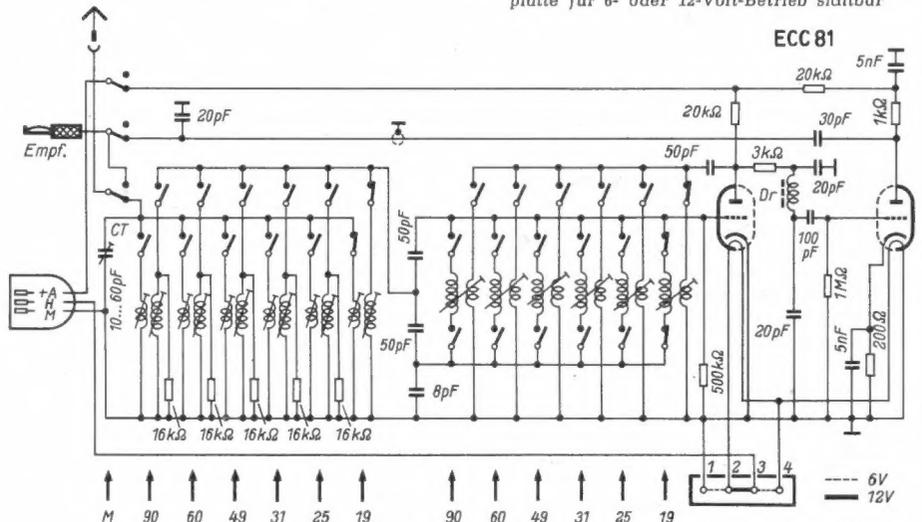


Bild 2. Schaltung des Blaupunkt-Kurzwellenvorsatzgerätes KV 601 K (unter der Bezeichnung KV 602 K ohne Tropenbänder lieferbar)

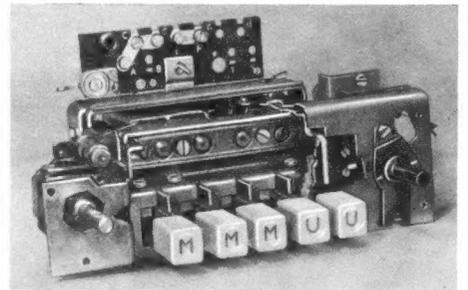


Bild 3. Dieses Bild zeigt die robuste Ausführung des Drucktastensatzes im Telefunken-Autoempfänger II D 61 (II D 11). Darüber ist die Umschaltplatte für 6- oder 12-Volt-Betrieb sichtbar


# Autoempfänger

UKW-Eingang mit ECC 85, die AM-Hf-Vorstufe EF 89 und die Mischröhre ECH 81, deren Heptode bei UKW-Empfang als 1. Zf-Stufe arbeitet. Ein neunadriges Kabel überträgt u. a. die Zwischenfrequenzen auf die beiden folgenden Zf-Röhren EF 85 und EF 42. Letztere ist nur als Begrenzer im 10,7-MHz-Zweig tätig; sie wird mit extrem niedriger Anodenspannung betrieben, so daß die Begrenzung schon bei 1  $\mu$ V Spannung an der Antennenbuchse einsetzt. Neben den beiden erwähnten Zf-Röhren enthält dieser zweite Teil des Empfängers die Dreifachdiode-Triode EABC 80, die Endröhre EL 84 und den Stromversorgungsteil mit Zerhacker und Trockengleichrichter, auf 6 und 12 Volt umschaltbar.

Der neue Telefunken-Empfänger II D 61 (II D 11) trennt hingegen hinter der Niederfrequenz-Vorröhre EABC 80; der zweite Kasten enthält neben dem Stromversorgungsteil die Endstufe, und zwar können wahlweise bezogen werden: Eintaktendstufe EL 84 oder Gegentakt-Endstufe 2  $\times$  EL 84 mit zusätzlicher Phasenumkehrer EC 92. Entsprechend dem unterschiedlichen Leistungsverbrauch beider Endstufen sind Zerhacker und Trockengleichrichter der Stromversorgung verschieden dimensioniert.

Immer aber zielt die Aufteilung der größeren Autoempfänger auf die Schaffung eines einzigen kleinen, in jedem Wagen verwendbaren Empfangsteiles hin; Telefunken hat sich jedoch zur Lieferung von zwei Grundtypen entschlossen: das Modell II D 61 hat eine Skalenrahmenhöhe von 45 mm und das Modell II D 11 eine solche von 40 mm.

Entscheidend für die Qualität des Rundfunkempfanges im Kraftwagen ist wirksamer Schwundausgleich bzw. höchstmögliche Begrenzung im FM-Zweig, die wiederum eine hohe Verstärkung voraussetzt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist wegen der wechselnden Empfangsverhältnisse eine vorzügliche Vorselektion, so daß vom Mittelklassengerät an die Hf-Vorstufe für AM-Empfang obligatorisch ist. Eigentlich ist sie aus Gründen der Eingangsempfindlichkeit kaum erforderlich. Dieser Trend ist allgemein; der erwähnte Philips-Paladin 551 bekam gegenüber dem Vorjahrsmodell 541 diese Vorstufe in Form einer Pentode EF 89 vorgeschaltet. Den AM-Eingang des neuen Telefunken-Empfängers II D 61 (II D 11) mit dem Dreifach-Variometer als Abstimmung auf Mittelwellen und der

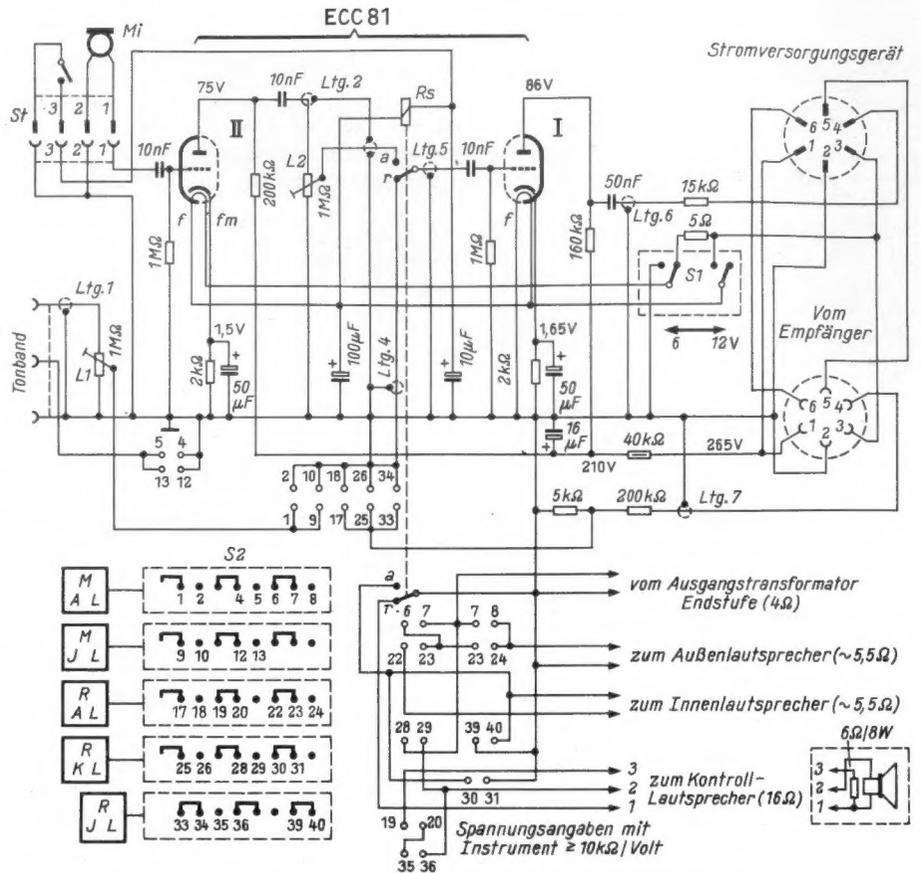

**Bild 4.** Schaltung des Telefunken-Bedienungsgerätes für Omnibusanlagen, Type BOM 10  
 M = Magnetton  
 AL = Außenlautsprecher  
 IL = Innenlautsprecher  
 R = Rundfunk  
 AL = Außenlautsprecher  
 KL = Kontrolllautsprecher  
 IL = Innenlautsprecher  
 L 1 = Lautstärkeregl. für Magnettonkanal  
 Regler (Teleskopknopf) zugänglich nach Abnahme der Druckstastenkappe: Magnetton IL  
 L 2 = Lautstärkeregl. für Mikrofonkanal  
 Regler (Teleskopknopf) zugänglich nach Abnahme der Druckstastenkappe: Rundfunk KL  
 Rs = Umschalt-Relais  
 S 1 = Umschaltplatte f. 6/12V  
 St = 3poliger Stecker mit Gehäusekontakt

EF 89 als abgestimmte Hf-Vorröhre sowie die interessante Verwendung der Misch-Oszillatorröhre ECH 81 zeigt Bild 1. Bei Mittelwellenempfang arbeitet diese Röhre wie üblich als Mischstufe und Oszillator. Sobald auf UKW umgeschaltet wird, dient die Heptode als zweite Zwischenfrequenzstufe, während die Triode die Funktion einer zusätzlichen Nf-Vorstufe übernimmt, so daß die Niederfrequenzspannung vor der Endröhre zweifach vorverstärkt wird. Diese Maßnahme sichert einen annähernd gleichen Pegel auf beiden Wellenbereichen:

Mittelwelle: Empfindlichkeit 1  $\mu$ V, bezogen auf 50 mW Ausgangsleistung;


UKW: Empfindlichkeit 1,5  $\mu$ V, bezogen auf 3 Volt AVR bei 91 MHz.

## Wellenbereiche

Blaupunkt hat seine sämtlichen Empfänger mit Ausnahme des Export-Modells Hannover mit Langwelle ausgerüstet; Telefunken verzichtet beim neuen Modell II D 61 (II D 11) auf diesen Bereich und beschränkt sich auf UKW und Mittelwelle. Philips rüstet den Paladin 551 mit UKW, Mittel- und Langwellen aus.


Die weltweite Nachfrage nach deutschen Rundfunkgeräten macht auch vor dem Autoempfänger nicht halt, so daß die Industrie Exporttypen entwickelt hat. Sie stehen naturgemäß länger auf dem Fabrikationsprogramm als die Inlandsgeräte. Das Blaupunkt-Gerät Hannover wurde bereits genannt; es enthält fünf Röhren EF 89, ECH 81, EF 89, EBF 89 und EL 84 (vier davon sind schwundgeregelt) und zwei Kurzwellenbereiche neben der Mittelwelle.

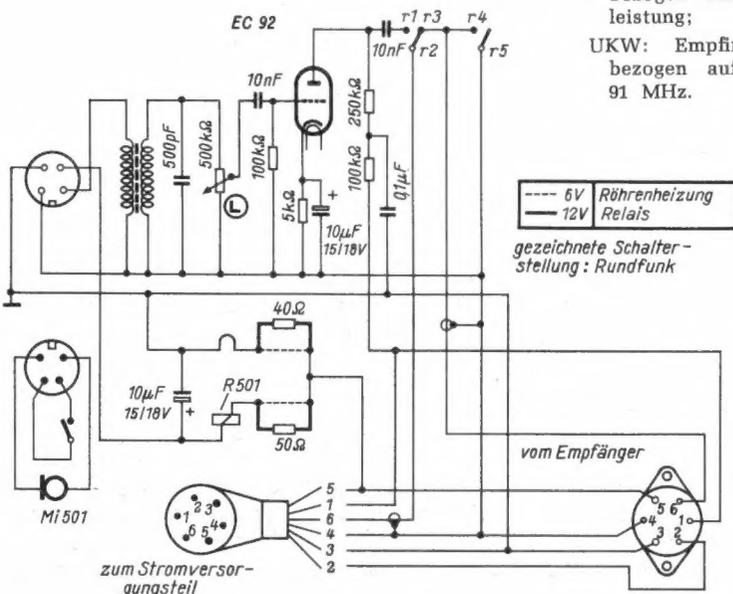Telefunken baut das Modell II D 54 U 2/K mit Mittelwelle und vier Kurzwellenbereichen, wobei zur leichteren Einstellung jeweils nur ein Band über die Skala gespreizt



Links: Bild 5. Kleiner Mikrofon-Vorverstärker Ulm von Blaupunkt zur Erweiterung einiger Autoempfänger auf Kleinbusanlagen

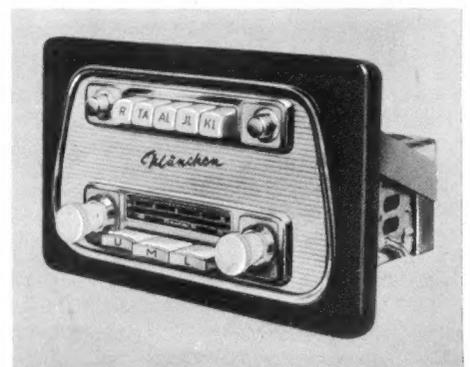Rechts: Bild 6. Das „Gesicht“ einer modernen kombinierten Autobusanlage. Unten Empfänger, oben Bedienungs- u. Schaltgerät (Blaupunkt-München V)



ist: 25-, 31-, 49- und 60-m-Band. Die Röhrenbestückung besteht aus Hf-Vorstufe EF 41, Misch/Oszillatorröhre ECH 42, Zf- und Demodulatorröhre EAF 42 sowie Endröhre EF 41.

Für Autoempfänger ohne Kurzwellenteil kann auf Wunsch das Kurzwellenvorsatzgerät KV 601 K von Blaupunkt in Form eines schmalen flachen Kästchens mit sieben Drucktasten geliefert werden. Seine Schaltung zeigt Bild 2. Es handelt sich um einen einfachen Konverter, der das ankommende Kurzwellensignal auf Mittelwelle umsetzt, wobei die Abstimmung beim Hauptempfänger liegt! Je nachdem welche Taste am KW-Vorsatz gedrückt ist, werden die Bänder 19, 25, 31, 49, 60 und 90 m empfangen und transponiert. Die Taste M schaltet die Antenne wahlweise auf den Hauptempfänger oder auf den Kurzwellenvorsatz, zugleich wird im ersten Fall die Anodenspannung der Konverterröhre ECC 81 abgeschaltet. Zur genauen Antennenanpassung muß der Lautstärkenregler des Empfängers voll aufgedreht und ein möglichst schwach einfallender Sender nahe 6000 kHz gesucht werden. Das entspricht einer Stellung des Skalenanzeigers am Hauptempfänger von 1000 kHz = 300 m. Nunmehr muß der Trimmer CT (Bild 2) auf maximale Lautstärke abgestimmt werden. Anschließend wird eine gewisse Nachregelung des Antennentrimmers im Hauptempfänger bei 600 kHz Skalenzeigerstellung notwendig sein.

### Tasten und Abstimmung

Mit nur wenigen Ausnahmen werden auch die einfachen Autosuper mit Tasten ausgerüstet, und wenn diese nur die beiden Wellenbereiche bedienen, soweit es sich um Zweiwellenbereich-Empfänger handelt. Die Mittel- und Spitzenpreisklassen hingegen legen wie schon in den Jahren vorher einige Festsender auf die Tasten. Blaupunkt hält an der induktiv abgestimmten Omnimat-Wählautomatik fest; ebenfalls induktiv sind die Drucktastenabstimmssysteme der Firmen Telefunken (Bild 3) und Philips (S. 253). Sie alle beruhen auf der voreingestellten, fixierten Bewegung von Hf-Eisenkernen in den Zylinderspulen der Variometer. Jahrelange Erfahrungen mit diesen Verfahren ließen die schwachen Punkte herausfinden, so daß die nochmals verbesserten Einstellmechaniken bezüglich Wiederkehrgenauigkeit und Konstanz kaum noch Wünsche übrig lassen. Ein evtl. nötig werdendes Umeichen der Tasten bei Fahrten in andere Sendergebiete ist das Werk weniger Sekunden.

Nur drei Firmen liefern bisher Automatik-Super: Becker, Blaupunkt und Telefunken. Das Prinzip der drei damit ausgerüsteten Empfängertypen ist das gleiche; es geht in jedem Falle auf die Schutzrechte von Delco (General Motors) zurück. Die FUNKSCHAU hat ein solches Gerät in Heft 5, 1955, S. 89 und 90 beschrieben (Blaupunkt-Köln). Dieses Modell sowohl als auch der Selectomat von Telefunken und die Becker-Modelle Mexico und Le Mans sind im grundsätzlichen nicht geändert worden. Der relativ hohe Aufwand an Röhren und Bauelementen sowie zusätzliche Aufwendungen für die Abstimmgenauigkeit legen es den Konstrukteuren nahe, nach anderen Verfahren für diese im Prinzip ausgezeichnete automatische Sendereinstellung zu suchen. Neue Methoden aber müssen über lange Zeit hinweg sehr sorgfältig erprobt werden, andernfalls enthalten sie irgendwo doch noch Kinderkrankheiten. Deshalb werden wir auf Automatik-Autosuper, mit neuartigen Konstruktionsmerkmalen noch eine Zeitlang warten müssen.

### Omnibus-Anlagen

Die Leistungsfähigkeit und die geringen Abmessungen der modernen Autoempfänger legen die Erweiterung zur Omnibusanlage

für Mikrofonbesprechung und Tonbandübertragung sowie zur wahlweisen Speisung von Innen- und Außenlautsprecher nahe. Wir nennen hier die Mikrofon- und Regieeinrichtung von BOM 10 (Bild 4) mit fünf Drucktasten für die 8-Watt-Telefunken-Autosuper. Durch Zuschalten einer weiteren Endstufe kann die Ausgangsleistung auf 18 bis 20 W erweitert werden. Die Drucktasten schalten wahlweise Rundfunk, Tonband, Mikrofon, Innen-, Außen- oder Kontrollautsprecher. Der Mikrofonvorverstärker mit Doppeltriode ECC 81 ist eingebaut; als Besprechungsmikrofon wird eine der bekanntesten geräuschkompensierten Typen empfohlen. Das Zusatzgerät ist 175 × 120 × 47 mm groß und paßt daher zu den z. Z. lieferbaren Telefunken-Autosuper-Modellen.

Mit Hilfe des Mikrofonvorverstärker-Kästchens Ulm können die Blaupunkt-Super Frankfurt und Köln zu einer Kleinbus-Anlage erweitert werden. Wie Bild 5 zeigt,

### Reisesuper mit Ladezustands-Anzeiger und Netzuntersatz

Im Anschluß an unsere Berichte in FUNKSCHAU 1956, Heft 5 und 6, über neue Reiseempfänger können wir heute Einzelheiten des Krefft-Weltfunk-Pascha 56 bekanntgeben. Wie die Vorjahrs-Type so enthält auch dieses Gerät einen Stahlsammler zur Heizung, der gleichzeitig über einen Zerhacker den Anodenstrom liefert. Eine eingebaute Ladevorrichtung läßt den Anschluß an das Wechselstrom-Lichtnetz zu. Ferner kann man im Auto den eingebauten Sammler mit Hilfe eines Spezialkabels von der Wagenbatterie aus puffern. Die Umschaltung von Netz- und Batteriebetrieb erfolgt automatisch. Da der Pascha 56 über 8/10 Kreise und die Bereiche UKW, KW und MW verfügt, läßt er sich im Hinblick auf die drei verschiedenen Spielungsarten (Netz, Wagenbatterie, Sammler) mit Recht als Universalgerät ansprechen. Eine besonders nette Neuerung des diesjährigen Modells ist der Ladezustands-Anzeiger, ein links oben im Skalenfeld (Bild 1) angebrachtes Meßinstrument, das über den Zustand der Batterie sofort Aufschluß gibt. Bei Netzeingang und beim Laden des Sammlers leuchtet die Skalenbeleuchtung auf. Der Preis des Gerätes beträgt 285 DM, hinzu kommen die Anschaffungskosten für den Deac-Spezial-Stahlsammler von 103 DM.

Eine andere hübsche Lösung des Reisesuper-Problems bildet der Exporter 2 von



Bild 1. Krefft-Weltfunk-Reisesuper Pascha 56

Bild 3. Mit dem Moped und dem Grundig-Transistor-Boy L unterwegs — das ist ein besonderes Vergnügen, weil die Betriebskosten durch die Auflade-Möglichkeit des Stahlsammlers besonders niedrig — praktisch gleich Null — gehalten werden können

### Auto- und Reiseempfänger

wird der mit Triode EC 92 ausgestattete Verstärker zwischen Stromversorgungs- und Empfänger geschaltet. Die Lautstärkeregelung liegt auf der Sekundärseite des Eingangübertragers und wird einmalig mit dem Schraubenzieher fest eingestellt. Für größere Omnibusse sind die seit Januar lieferbaren Anlagen vom Typ München IV und München V (Bild 6) bestimmt. Sie tragen auf einer gefälligen, nicht zu großen Frontplatte die Bedienungs-elemente für den Empfänger und für die „Regiezentrale“.

Wir möchten noch auf die Omnibus-Anlagen von Becker, Typ Mexico-Schotten und Le Mans-Schotten und von Wandel & Goltermann, Typ Gamma III und Gamma U hinweisen. Mitteilungen über Änderungen dieser Typen sind uns noch nicht zugegangen.



Bild 2. Reiseempfänger Braun-Exporter 2

Max Braun. Er ist eine Weiterentwicklung des Vorjahrs-Modells, besitzt sechs Kreise und vier Röhren (DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96) und ist für Mittel- und Langwelleneingang eingerichtet. Zur Stromversorgung des sehr modern gestalteten Gerätes (Bild 2) dienen eine 1,5-V-Heiz-Trockenzelle in Verbindung mit einer 50-V-Anodenbatterie. Für den Betrieb im Heim ist ein Netzteil erhältlich, der als Sockel für den Empfänger ausgebildet ist und unterwegs nicht mitgeführt werden muß. Originell ist die Skaleneichung. Damit die Übersichtlichkeit nicht leidet, befinden sich die kHz-Angaben für MW auf der Gehäuse-Frontplatte und ein Pfeil auf der runden Skalenscheibe weist auf die eingestellte Frequenz. Bei Langwelle ist es umgekehrt: Der Pfeil hierfür ist auf der Frontplatte und die zugehörigen Zahlen sind auf der Skalenscheibe angebracht. Preis ohne Batterie = 79.50 DM, Batteriesatz = 8.25 DM, Netzuntersatz = 29.50 DM.



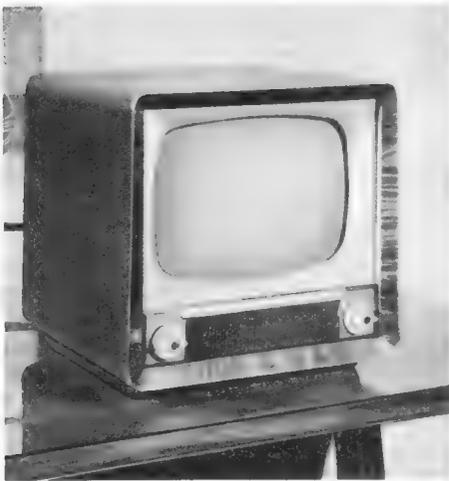


Bild 1. Der neue Grundig-Fernseh-Tischempfänger 235 „Zauberspiegel“ mit Frontlautsprecher zeigt im wesentlichen noch die konventionelle Form mit dunkler Holztonung. Zwei neue Fernsehchränke Typ 780 ML und 735 ML dagegen sind in hellem Rüsternholz mit einschiebbaren Türen erhältlich



Bild 2. Ein hübsches Kleinmöbel in Rüster und Ahorn mit Plattenwechsler, 7/10-Kreissuper und vier Lautsprechern. Durch sparsame Oberflächen- und Lackbehandlung kommt die natürliche Struktur der Hölzer sehr schön zur Geltung. Dieser Schrank 7055 ML ist auch in Nußbaum erhältlich



Bild 3. Der Musikschrank 7085 ML in ruhiger moderner Truhenform aus Rüsternholz. Er enthält einen Plattenwechsler und einen 8/13-Kreissuper. Hinter der schlichten großflächigen Bspannung sitzen drei permanent-dynamische Lautsprecher und zwei Hochtöner

## Neue Formen führen sich ein

Eine von Jahr zu Jahr wachsende Zahl von Interessenten wünscht Radio- und Musiktruhengehäuse im Stil neuzeitlicher Möbeleinrichtungen. Wir beschäftigten uns mit dieser Frage bereits zum Neuheitentermin des vorigen Jahres in der FUNKSCHAU 1955, Heft 13, Seite 272.

Kürzlich stellte nun die Firma Grundig der Fach- und Tagespresse gewissermaßen eine „Frühjahrskollektion“ neuer Musikmöbel und Fernsehgeräte unter dem Stichwort „Moderne Linie“ vor. Der Schrittmacher dieser Linie war der Musikschrank 7080 ML, der vor zwei Jahren herauskam und unter dem Spitznamen „schräger Max“ bekannt wurde. Damals wirkte er in seiner niedrigen, breiten Form mit schlichten naturfarbigen Hölzern noch sehr fremd für die Anhänger des „Gelsenkirchener Barock“ und der hochglanzpolierten Kaukasisch-Nußbaum-

Edelholzgehäuse. Inzwischen sind aber über 10 000 Truhen dieses Modells verkauft worden.

Nun, diesmal zeigte Grundig vier neue Formen von Musiktruhen und dazu einige Fernsehempfänger, die – mit einer Ausnahme – kein Gold mehr aufweisen, sondern nur durch ihre schlichte neuzeitliche Form und ihr helles mit weißem Ahorn abgesetztes Rüsternholz wirken. Das komfortabelste Möbel dieser neuen Serie ist der Konzertschrank 8090, eine Truhe von 146 cm Breite mit zwei seitlichen Türen und einem schräg herausklappbaren Fach im Mittelteil. Darin sind enthalten Plattenwechsler, Rundfunkgerät und Tonbandgerät. Auch dieser Schrank ist klar und schlicht gegliedert. Die sechs Lautsprecher sitzen hinter einem oben sich herumziehenden Band aus Streckmetall.

## Ein weiteres Frühjahrsmodell

Eine kleine Sensation waren auf der vorjährigen Funkausstellung die vollständig neuartigen Fernseh- und Rundfunkgeräte der Firma Max Braun. In Fachkreisen und in der Öffentlichkeit herrschte damals ein gewisser Zweifel, ob Geräte in dieser überbetont sachlichen Form beim Publikum „ankommen“.

Die neuen Modelle brachten jedoch gute Verkaufserfolge. Selbst nach Weihnachten wurden sie ungewöhnlich zahlreich abgesetzt. Die Hersteller führen dies darauf zurück, daß zeitlos und schlicht gestaltete Geräte weniger saisongebunden sind. Sie wollen deshalb diese neuartige Formgebung unbedingt beibehalten und ziehen nun mit einem neuartigen Fernsehgerät nach, dessen Gehäuse der Formgestalter Hans Gugelot an der Ulmer Hochschule für Gestaltung entwickelt hat (Bild). Der Empfänger ist als Tischgerät mit 43-cm-Bildröhre gebaut. Dazu wird jedoch (auch nachträglich) ein regalartiger Untersatz geliefert, der ihn zu einem Standgerät mit einem willkommenen Ablagefach macht. Weiterhin kann der Fernsehempfänger mit einem passenden Rundfunkgerät und einem Plattenspieler in Bausteinmanier zu einer Art Musiktruhe zusammengestellt werden. Dies ermöglicht eine Anschaffung auf echte „Raten“. Ferner kann man die Geräte innerhalb der Wohnung jederzeit wieder getrennt aufstellen oder nach eigenem Geschmack kombinieren.



Braun-Tischfernseh-Empfänger mit getrennt zu beziehendem regalartigem Untersatz

Im gleichen Raum waren auch Empfänger, Musikmöbel und Fernsehgeräte im bisherigen Stil mit dunkelpolierten Hölzern ausgestellt. Wohl niemand konnte sich aber des Eindrucks entziehen, daß die neuen Formen heller, sonniger und beschwingter wirken. Dabei wurde aber keine „supermoderne“ Gestaltung gewählt, denn man braucht die Resonanz breiter Schichten, weil das Interesse sich vom Tischgerät stark zum Musikschrank verlagert. So wurden im Vorjahr 300 000 Musikschränke umgesetzt. Dieser Zug zum Schrankgerät stellt die Fertigung vor schwierige Probleme, denn Tausende von Schränken erfordern viel Lagerraum und bedeutend mehr Platz für den eigentlichen Geräteeinbau. Dazu kommt der Raumbedarf für Fernseh-Standgeräte und das Zwischenlager von einigen Tausend Fernseh-Bildröhren.

Ein weiteres Grundproblem aber ist die Beschaffung der Gehäuse und Schränke. Zu ihrer Herstellung werden Fertigungswerkstätten ähnlichen Umfanges gebraucht wie für die eigentliche Empfängerproduktion. Neben einem bereits bestehenden eigenen Werk für die Gehäusefertigung soll daher von Grundig in Augsburg ein weiteres holzverarbeitendes Werk mit tausend Arbeitern und Angestellten erworben werden, und selbst dann werden noch Gehäuse von auswärts bezogen werden müssen.

Während das Heimgerät in erster Linie ein Möbelstück ist und dementsprechend gestaltet wird, zeigen die neuen Reiseempfänger von Grundig Freude an metallblitzenden Beschlägen, wie wir sie von den Chromverzierungen der Autos kennen. In Verbindung mit den farbigen Polystyrol-Gehäusen und Plastikbezügen sind sie hier am Platz. Man könnte sich aber vorstellen, daß auch auf diesem Gebiet Formen in schlichter lederartiger Ausführung Anklang finden würden. (Unsere modernen Reisekoffer und Taschen haben auch keine blitzenden Messingbeschläge mehr.)

Zu den Frühjahrsneuheiten gehört auch die Ankündigung eines weiteren Fernsehempfängers Zauberspiegel 2. Dieses Hochleistungsgerät enthält einen neuen Eingangsteil, dessen Kaskodstufe mit einer kommerziellen Siemens-Doppeltriode Typ E 88 CC ausgerüstet wird. Diese Röhre ist in der sogenannten Spanngittertechnik ausgeführt und besitzt so niedriges Eigenrauschen, daß der neue Zauberspiegel 2 den bisher unerreicht niedrigen Wert von 2 kT<sub>0</sub> erhalten wird.

# Ein Amateur baut eine Fernsehkamera

Von Peter Piepereit, DJ1AN

Immer mehr ernsthaft arbeitende Amateure beginnen sich für die Senderseite des Fernsehens zu interessieren. Natürlich wird sich die Beschäftigung mit dieser fesselnden Materie auf einen kleineren Kreis beschränken müssen, denn zwei Voraussetzungen sind nötig: fundiertes Wissen und ein wenig (nicht zu wenig...) Geld. Nachdem die FUNKSCHAU in Heft 16/1955, Seite 345, den von OM Reimann - DL1SJ-TV1 - gebauten ersten deutschen Amateur-Fernseher beschreiben konnte, folgen nachstehend Aufbau und Arbeitsweise einer selbstgebauten Fernsehamera. Sie ist mit relativ einfachen Mitteln konstruiert worden und arbeitet seit Juli 1955 einwandfrei. Die recht guten Bilder erscheinen auf einem Sichtgerät - einem selbstgebauten Empfänger mit statisch abgelenkter Bildröhre -, das über Kabel mit der Kamera verbunden ist. Als Bildaufnahmeröhre dient ein in Deutschland gefertigtes „Resistron“, dessen gute Lichtempfindlichkeit und geringe äußere Abmessungen besonders erwähnt werden müssen. Es wurde dem Verfasser dieses Beitrages freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Als Meßgerät beim Aufbau der Anlage diente ein selbstgebauter Oszillograf mit Zeitdehnung; mit seiner Hilfe wurden die verschiedenen Impulsformen beobachtet und eingestellt.

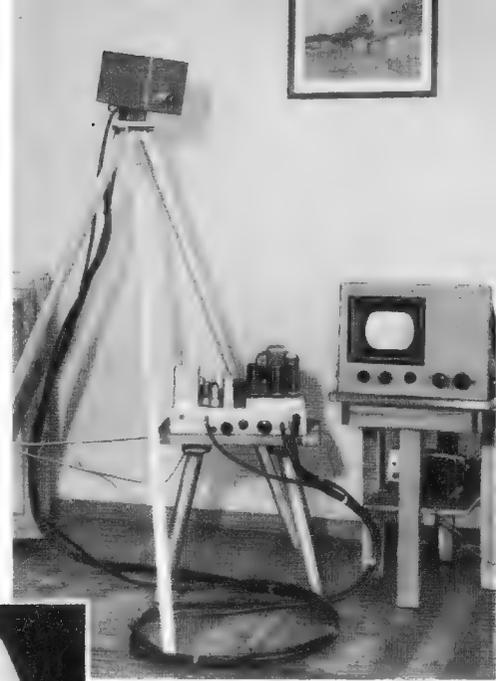


Bild 1a. Die selbstgebaute Fernseh-Kamera mit Stativ, Zentrale mit Netzgerät und Sichtgerät

Beim Ausarbeiten der Schaltung erhob sich zunächst die Frage nach dem Aufwand: wieviele Röhren und Material würden für eine möglichst billig und einfach aufzubauende Fernsehanlage nötig sein? Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde auf Anwendung des Zeilensprungverfahrens mit starrer Verkopplung zwischen den Horizontal- und Vertikal-Synchronimpulsen verzichtet und dafür mit einem vereinfachten Impulsgemisch gearbeitet. Dadurch konnten u. a. die Röhren für den Frequenzteiler und zur Herstellung von Zusatzimpulsen eingespart werden, ohne daß das zuverlässige Arbeiten der Schaltung beeinträchtigt wurde. Die ganze Anlage ist daher mit nur 27 Röhren bestückt. Sie besteht aus zwei Hauptteilen: Der Kamera und der Zentrale, in der der Bildverstärker, der Taktgeber und der Netzteil untergebracht sind. Bild 2 zeigt das Blockschaltbild der Anlage.



Bild 1b. Schirmfoto vom Sichtgerät

## Die Bildaufnahmeröhre

Zunächst interessiert die Arbeitsweise der Aufnahmeröhre, die auf dem sogenannten „inneren Fotoeffekt“ beruht. Die Röhre, ein Resistron<sup>1)</sup> besteht aus einem Glaskolben von 25 mm Durchmesser und 150 mm Länge, der am vorderen Ende mit einer ebenen Glasplatte abgeschlossen ist, auf deren Innenseite die Signalplatte aufgebracht ist. Davor befindet sich ein fotografisches Objektiv mit Irisblende, das den zu beobachtenden Gegen-

stand auf der Signalplatte abbildet. Letztere besteht aus schwach durchsichtiger Metallfolie; sie erhält über einen Widerstand von 60 kΩ eine regelbare positive Vorspannung von 10 bis 30 Volt. Auf der einen Seite der Folie ist eine Halbleiterfotoschicht aus Selen aufgetragen, deren elektrische Leitfähigkeit sich entsprechend der Belichtungsstärke ändert. Jedes Oberflächenelement der Fotoschicht bildet mit der als gemeinsame Gegenelektrode wirkenden Metallfolie einen kleinen Kondensator.

Am anderen Ende des „Resistrons“, der Signalplatte gegenüberliegend, ist die Glühkatode angeordnet. Die von ihr abgegebenen Elektronen werden magnetisch zu einem Strahl zusammengefaßt und von zwei auf einem positiven Potential von 300 Volt liegenden zylinderförmigen Elektroden beschleunigt.

Die Stärke des Strahlstromes kann mit Hilfe der Wehneltelektrode genau eingestellt werden.

Nach magnetischer Ablenkung in vertikaler und horizontaler Richtung treffen die Elektronen auf die Halbleiterschicht und laden deren Oberflächenelemente elektrisch auf. An unbelichteten Stellen der Fotoschicht bleibt die Ladung bis zur nächsten Abtastung erhalten, während an belichteten Stellen infolge des dort leitend gewordenen Selens ein Ladungsausgleich stattfinden kann. Bei erneuter Abtastung durch den Elektronenstrahl wird dieser Ladungsverlust wieder ersetzt. Dabei entsteht am Arbeitswiderstand der Signalplatte ein plötzlicher Spannungsabfall, der das eigentliche Bildsignal darstellt. Je nach Zusammensetzung der Selen-schicht genügen für kontrastreiche Aufnahmen schon Beleuchtungsstärken von etwa 100 Lux. Ein gewisser Nachzieheffekt, der sich bei schnell bewegenden Objekten bemerkbar macht und auf der Trägheit des Selens beruht, kann bei einer solchen Amateuranlage gerne in Kauf genommen werden. Diese Erscheinung tritt allerdings nur bei geringer Beleuchtung auf.

Wie kurz angedeutet, arbeitet das „Resistron“ mit magnetischer Ablenkung und Fokussierung. Zwei Spulenpaare, von denen jede einzelne Spule etwa 200 Windungen besitzt, sind eng um den vorderen Teil der Röhre gelegt und werden von sägezahnähnlichen Ablenkströmen durchflossen. Dem einen Spulenpaar wird die Horizontal-Ablenkspannung mit einer Frequenz von 15 625 Hz zugeführt, während das andere eine Ablenkspannung mit der Frequenz von 50 Hz erhält. Beide Magnetfelder bewirken, daß der Strahl die Halbleiterschicht zeilenweise abtastet. Die Spulen wurden mit Aluminiumfolie und Eisendraht so-

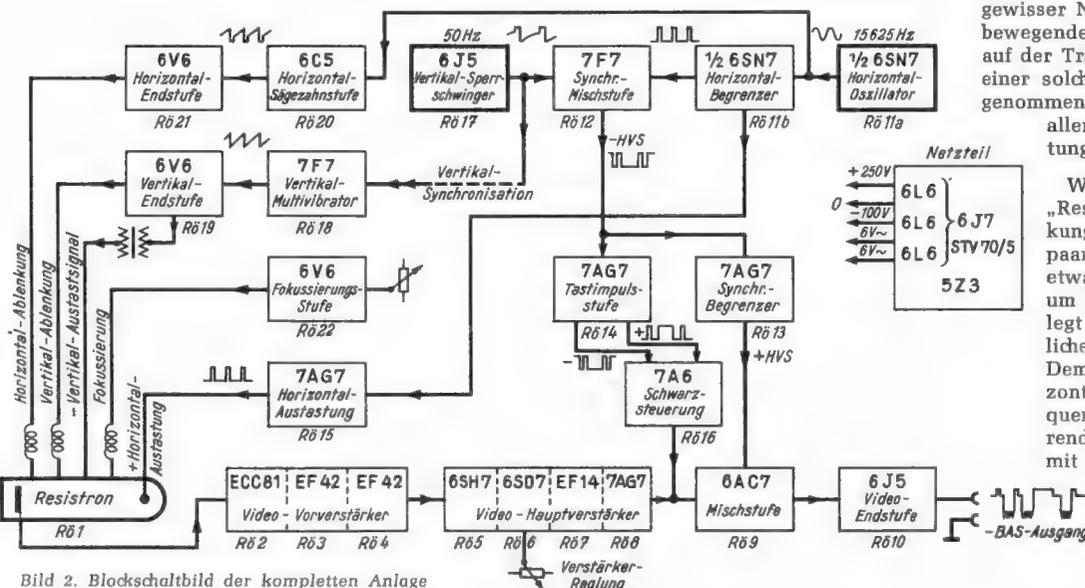


Bild 2. Blockschaltbild der kompletten Anlage

## Fernsehen

wohl statisch als auch magnetisch gegen äußere Störfelder abgeschirmt.

Zum Verschieben des Rasters auf der Aufnahmeschicht werden den Ablenkspannungen Gleichspannungskomponenten überlagert, die mit Spannungsteilern einzustellen sind. Außerdem wird der Strahl am Ende jeder Zeile und vor jedem Bildwechsel durch positive und negative Rechteckimpulse am Wehneltzylinder und an der Katode unterdrückt, so daß die Zeilenrückläufe im Bildsignal nicht in Erscheinung treten. Die Austastimpulse bilden dementsprechend im Bildgemisch schwarze Lücken.

Die Fokussierspule wurde als lange „magnetische Linse“ gewickelt und über die Ablenkspule geschoben. Sie ist mit 20 000 Windungen CuL-Draht von 0,18 mm  $\phi$  versehen und erhält aus der Zentrale den erforderlichen Fokussierstrom. —

### Der Bildverstärker (Bild 4 unten)

Nach der Aufnahmeröhre folgt im weiteren Verlauf der Schaltung der Bildverstärker, der das Bildsignal auf eine Spannung von 1,5 bis 2 Volt verstärkt, bevor es dem Sichtgerät zugeführt wird. Er wurde als RC-Verstärker geschaltet, ist mit neun Röhren bestückt, und besitzt bis zur oberen Grenzfrequenz von 4 MHz einen gradlinigen Frequenzgang.

Leider zeigt der normale RC-Verstärker bei 100 kHz bereits einen merklichen Verstärkungsabfall, der auf die RC-Glieder zwischen den Stufen zurückgeht. Parallel zum Außenwiderstand jeder Stufe liegen deren Anode/Katode-Kapazität sowie die Gitter/Katode- und die Leitungskapazität der folgenden Röhre. Zusammen bilden sie einen Neben-

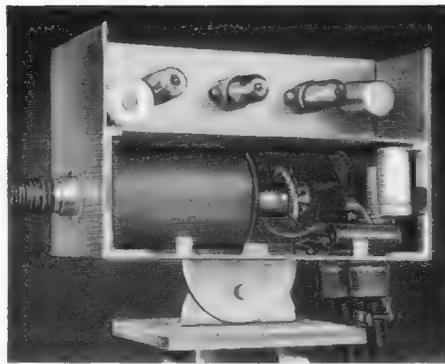


Bild 3. Blick in die geöffnete Kamera

schluß für hohe Frequenzen. Um diesen Verlusten zu begegnen, wurden sehr kleine Außenwiderstände von nur 1 k $\Omega$  verwendet, wodurch die Stufenverstärkung natürlich erheblich abfällt. Daraus erklärt sich die große Röhrenzahl des Verstärkers. Außerdem sind in Reihe mit den Außenwiderständen zusätzlich Drosselspulen eingebaut worden, die mit den Röhren- und Schaltkapazitäten Schwingkreise bilden. Deren Resonanzfrequenzen liegen oberhalb der geforderten Grenzfrequenz des Verstärkers und dienen ebenfalls zur Anhebung der oberen Frequenzen.

Die untere Grenzfrequenz wurde auf etwa 50 Hz gelegt, um Schwarz-Weiß-Sprünge in vertikaler Richtung ohne nennenswerte Dachschräge zu übertragen. Hier bewirkt das Spannungssteilerverhältnis zwischen den Koppelkapazitäten und den Gitterwiderständen der einzelnen Stufen einen Verstärkungs-

abfall der tiefen Frequenzen. Dementsprechend wurden Koppelkondensatoren von 0,25  $\mu$ F und Gitterwiderstände von 1 M $\Omega$  zur Ankopplung der einzelnen Stufen verwendet.

Die Anodenspannung für den Verstärker ist elektronisch stabilisiert. Dadurch werden Verkoppelungen zwischen den Verstärkerstufen vermieden, und die restliche Wechselspannungskomponente der Anodenspannung (Brumm) wird klein gehalten.

Der Verstärker ist unterteilt. Die vom „Resistron“ erzeugte Signalspannung wird in einem dreistufigen Vorverstärker in der Kamera soweit angehoben, daß sie dem Hauptverstärker in der Zentrale über ein längeres Koaxkabel von 75  $\Omega$  zugeleitet werden kann. Im Vorverstärker ist die erste Stufe (Rö 2) in Kaskoden-Schaltung ausgeführt; man erzielt ein günstiges Nutz-/Rauschspannungsverhältnis. Die Auskoppelung auf das Kabel übernimmt eine Katodenverstärkerstufe (Rö 4). Die Eingangsröhre (Rö 5) im Video-Hauptverstärker arbeitet in Gitterbassisschaltung; das Bildsignal wird in die Katode dieser Stufe eingespeist. Am Gitter der nächsten Röhre (Rö 6) kann die Verstärkung mit Hilfe einer veränderlichen negativen Vorspannung genau eingestellt werden. Nach Verstärkung in zwei weiteren Stufen gelangt das Videosignal zum Gitter einer Mischstufe (Rö 9). Die Anode dieser Röhre ist mit der einen Impulsstufe (Rö 13) über einen gemeinsamen Außenwiderstand verbunden. Hier werden dem Bildgemisch die Vertikal- und Horizontalsynchronimpulse beigefügt. Damit für die additive Mischung am Gitter der Mischröhre genau definierte Spannungsverhältnisse bezüglich des Schwarzwertes im Bildgemisch erhalten werden, wurde dort eine getastete Schwarzsteuerung angesetzt (Rö 14 und 16).

Diese Schaltung besteht aus einer Diodenbrücke, der schmale Rechteckimpulse positiver und negativer Polarität im Verhältnis zur Breite der Austastlücken im Bildgemisch zugeführt werden. Während der Zeit des Einwirkens dieser Impulse, die zeitlich gesehen, mit den Austastlücken zusammenfallen, werden die Dioden leitend. Dadurch erreicht das Gitter bei genauem Abgleich der Brücke sein fest eingestelltes, negatives Potential, das dem Arbeitspunkt auf der Kennlinie der Röhre entspricht. Der Schwarzwert der Austastlücken wird auf diesem Arbeitspunkt festgehalten, auf dem sich anschließend der Bildinhalt der folgenden Zeile aufbaut. —

Das komplette Bildgemisch wird der Endstufe (Rö 10) zugeleitet und an deren Katode mit negativer Polarität abgenommen. Über das 75- $\Omega$ -Kabel gelangt es direkt zur Video-Endstufe des Sichtgerätes; es kann aber auch zur Modulation eines Senders benutzt werden.

### Der Taktgeber

Die Herstellung der verschiedenen Impulsketten besorgt der Taktgeber. Ein Muttergenerator (Rö 11a) erzeugt eine Sinusschwingung von 15 625 Hz, die durch Begrenzung in Rechteckimpulse umgeformt wird. Diese werden der Synchronmischstufe (Rö 12) und der Austaststufe (Rö 15) zugeleitet. Die Vertikalimpulse werden in einem Sperrschwinger mit einer Folgefrequenz von 50 Hz erzeugt und gelangen von dort ebenfalls zur Synchronmischstufe (Rö 12). Durch additive Mischung entsteht hier das Vertikal- und Horizontalsynchronsignal, das an das Steuergitter der Begrenzeröhre (Rö 13) weitergegeben wird und außerdem die Taströhre (Rö 14) ansteuert. Auf diese Impulsformerstufen folgen die beiden Sägezahngeneratoren mit Endstufen. Röhre 20 arbeitet als einfache Laderöhre, an deren Anode die durch Begrenzung in der Röhre entstandenen Rechteckimpulse durch einen Ladekondensator in Sägezahn-

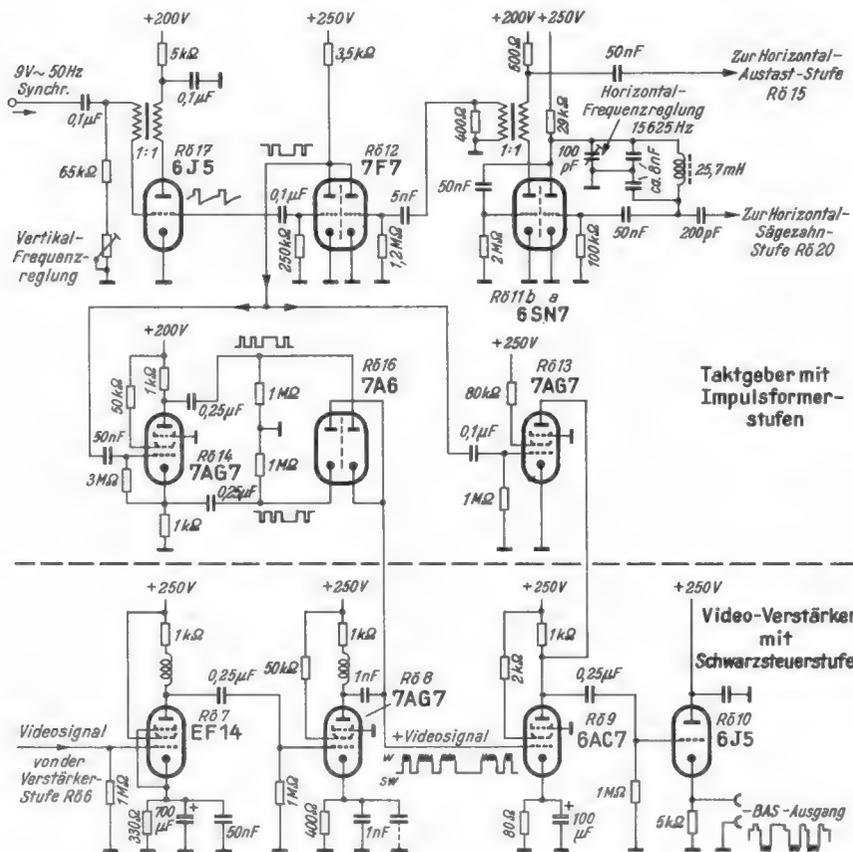


Bild 4. Der Taktgeber

- Rö 17: Vertikal-Frequenz-Sperrschwinger
- Rö 12: Synchronisier-Mischstufe
- Rö 11b: Horizontal-Begrenzer
- Rö 11a: Horizontal-Sinusgenerator (Muttergenerator)
- Rö 14: Taströhre

- Rö 16: Schwarzsteuerdioden
- Rö 13: Synchronisier-Signalbegrenzer
- Rö 7: Bildsignalverstärker
- Rö 8: Bildverstärkerstufe
- Rö 9: Mischstufe
- Rö 10: Bildsignalendstufe

spannungen umgewandelt werden. Die folgende Stufe (Rö 21) gibt diese über ein 75- $\Omega$ -Kabel an die Horizontalablenkspulen in der Kamera weiter. Röhre 18 stellt als Multivibrator im Zusammenwirken mit der Endröhre 19 die Vertikalablenkspannung für das „Resistron“ her. An der Katode von Röhre 22 liegt die Fokussierspule, deren Strom am Steuergitter der Röhre durch eine veränderliche Vorspannung eingeregelt werden kann.

#### Der Netzteil

Die Stromversorgung der Anlage übernimmt ein Netzteil, der ebenfalls auf dem Chassis der Zentrale angeordnet wurde. Die Anodenspannung von  $2 \times 600$  Volt für die Gleichrichterröhre 5Z3 liefert ein kräftiger Netztransformator. Er versorgt außerdem die Gleichrichterröhre und die Regelröhre 6J7 mit Heizspannung. Drei Leistungsröhren 6L6 regeln den Anodenstromverbrauch der Anlage von ca. 220 mA. Eine Einweggleichrichterschaltung liefert die negative Spannung von 100 Volt, die über Spannungsteiler an die Potentiometer für den Wehneltzylinder des „Resistrons“ und die Verstärkungsregelung im Videoverstärker weitergegeben wird.

Aus den Bildern 3 und 5 lassen sich die Einzelheiten der Anlage entnehmen. Das Gehäuse der Kamera ist in zwei Fächer unterteilt. Im unteren findet das „Resistron“ mit seinen Spulen Platz. Davor liegt das Objektiv;

es läßt sich zur Einstellung der Schärfe in einem Metallzylinder hin- und herschieben. Im oberen Fach ist der Vorverstärker aufgebaut. Das Kameragehäuse wird von einer gelochten Metallhaube abgedeckt. Das Chassis sitzt auf einer Schwenkvorrichtung, so daß sich die Kamera in jede beliebige vertikale und horizontale Lage drehen läßt. Ein Stativ gibt dem Ganzen eine feste Auflage. Zur Zuführung aller in der Kamera benötigten Spannungen sind ein flexibles Vielfachkabel und drei Koaxialkabel vorgesehen. Sie enden in Steckern und sind mit ihrem anderen Ende mit der Zentrale verbunden. An der vorderen Seitenwand der Zentrale (Bild 5) befinden sich die Knöpfe für die Bedienung der Anlage. Links erkennt man den BAS-Ausgang des Verstärkers. Daneben mündet das Videokabel vom Vorverstärker in einer Buchse, unterhalb derer sich der Knopf für die Verstärkungsregelung befindet. Weiter folgen die Bedienung für den Wehneltzylinder, für die Signalplatte und für die Fokussierung. Rechts auf dem Chassis befindet sich der als selbständige Einheit aufgebaute Netzteil. Links steht ein Ölkondensator für 600 V Gleichspannung, dazwischen sind die Röhren der Verstärker- und Taktgeberstufen zu erkennen.

Bild 1b zeigt ein von der Kamera aufgenommenes Bild. Dieses Foto gestattet jedoch keine genaue Beurteilung des Auflösungsvermögens, da hier verschiedene Fehler der Bildröhre im



Bild 5. Die Zentrale

Empfänger und die lange Belichtungszeit des Films zusammenfallen, so daß die Schärfe der Aufnahme wesentlich beeinträchtigt ist.

#### Schrifttum:

- [1] Kirschstein u. Krawinkel: Fernsehtechnik
- [2] E. F. Spiegel: Das Fernauge, radio-mentor, 1954/Heft 6.
- [3] Der Grundig-Fernseh-Signal-Generator: Funkschau 1954, Heft 23, Seite 492.

## Funk, Fernsehen, Phono auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1956

Wie immer war die Funktechnik auch in diesem Jahr auf der Leipziger Messe in Halle VII (Haus der Elektrotechnik) untergebracht. Die Stände der volkseigenen Betriebe und der zahlreichen Privatfirmen boten eine übersichtliche Schau dieses so wichtigen Wirtschaftszweiges. In der Halle hatte die westdeutsche Firma Hartmann & Braun, Frankfurt/Main, ihre Meßgeräte ausgestellt; daneben nahm die belgische Firma Acec, Charleroi, einen kaum kleineren Platz ein, der von einem Fernseh-Standgerät mit 68-cm-Bildröhre für 825 und 819 Zeilen beherrscht wurde.

Die RFT VEB Sachsenwerk Radeberg führte ihren vorjährigen Fernsehempfänger „Rubens“ mit 30-cm-Bildröhre im Betrieb vor. Zu dem ebenfalls schon 1955 bekannten Standgerät „Clivia“ mit 43-cm-Bildröhre, kombiniert mit dem Großsuper „Stradivari“, wird nunmehr eine Fernbedienung FE 855/490 geliefert, die eine individuelle Einregelung von Bildkontrast und -helligkeit vom Platz des Betrachters aus ermöglicht.

Als Neuheiten wurden der Fernsehtischempfänger „Dürer“ und die Fernsehstandgeräte „Format“ und „Atelier“ in modernen Gehäuseformen mit 43-cm-Bildröhre und

3 D-Raumklang gezeigt. Hier führte auch die Deutsche Reichspost die an Fernseh- und Rundfunkempfängern auftretenden Störungen und ihre Beseitigung praktisch vor.

In 16 über die ganze Stadt verteilten Fernsehstuben der Nationalen Front konnten die Messebesucher das Fernsehprogramm ansehen: Sendezeiten 10 bis 11, 13.30 bis 15.15, 17 bis 18 und 20 bis 22 Uhr. Im alten Rathaus war außerdem eine Fernsehhausstellung untergebracht.

In einem eigenen Bau hatte die volkseigene Röhren- und Glühlampenindustrie der RFT ihre Erzeugnisse in ganz moderner, bizarrer Form ausgestellt. Das Innere des Baus war mit schwarzem Spiegelglas ausgelegt, auf das in schwachem Weiß Folgebilder der Röhren- und Lampengeschichte flott skizziert waren. Im linken Teil hingen an silberweißen Stahlrohrgestellen einzelne besonders wichtige Send- und Leistungsröhren für verschiedene Zwecke und Frequenzen. Ein in der Mitte dieses Teils aufgestelltes Drahtgerüst nahm die Miniaturröhren der 80er Reihe auf. Die Arbeitsweise der Abstimmanzeigeröhre EM 83/UM 83 (Bild 1) für senkrechte Montage konnte man in einem Wandausschnitt beobachten. Diese Röhre ist eine Neuentwicklung der RFT Funkwerk Erfurt und gewissermaßen ein doppelter magischer Strich. Mit einer automatischen Umschaltung wurde gezeigt, wie die zwei nebeneinander laufenden grünen Leuchtflächen bei AM-Abstimmung beide gleichzeitig hochlaufen, während bei FM-Modulation die richtige Abstimmung erst erreicht ist, wenn beide Leuchtstriche sich die Waage halten, also gleich hoch sind. Bei FM-Verstimmung nach rechts oder links sinkt der rechte bzw. linke Leuchtstrich.

#### Radio

Es fiel auf, daß bis auf Stern-Radio Staßfurt, der seine vorjährigen Truhen und Schränke ausstellte, sämtliche VEB neue Empfängertypen in neuen Gehäusen ausstellten. Alle Typen sind nunmehr mit den 80er-Röhren bestückt, besitzen UKW-Doppel-

trioden im Eingang, arbeiten in der Zwischenfrequenz mit der Röhre EF 89 und besitzen zur Abstimmanzeige den Magischen Strich EM 80. Was den Bedienungskomfort betrifft, so ist der Stand der Bundesrepublik des vergangenen Jahres erreicht (Druck-tastenumschaltung, getrennte Höhen- und Tiefenanhebung, zum Teil mit gefälliger optischer Anzeige, Duplex-Antrieb für AM- und FM, schöne hochglanzpolierte Edelholzgehäuse usw.).

VEB Stern-Radio Staßfurt bringt im zweiten Halbjahr 1956 ein neues Gerät „Traviata 8 E 151 W“ voraussichtlich zum Preise von 585 DM auf den Markt, für das bei UKW ein Rausch/Signalabstand bei  $1 \mu\text{V} > 33 \text{ dB}$  für 12 kHz Hub angegeben wird. Für die in dieser Geräteklasse bisher nicht erreichte UKW-Empfindlichkeit sind von besonderem Einfluß: der eingebaute Zf-Kompressor, ein

Bild 1. FM/AM-Abstimmanzeigeröhre EM 83 für senkrechte Montage des VEB Funkwerk Erfurt



Bild 2. Hi-Fi-Anlage „Dominante“

## Leipziger Messe

Ratiodetektor mit besonders hochgezüchteter dynamischer Begrenzerwirkung und supersteile Kreise, die eine Nachbarkanalselektion  $> 1 : 5000$  ergeben. Bei Übergang auf den Empfang von schwachen Sendern sorgt eine eingebaute elektronische Schaltanordnung für ein günstiges Rausch/Signal-Verhältnis, so daß schwache Sender störungsfreier als bisher empfangen werden können.

Der VEB Stern-Radio Sonneberg, der bisher vorwiegend Allstromempfänger mit der UEL 51 als Endröhre fabrizierte, stellte seine Empfänger nunmehr auf internationale Endröhren (EL 84, UL 84) um.



Bild 3. Kombinator (Bleistift als Rechenstab)  
VEB Funkwerk Erfurt

Der VEB Funkwerk Dresden zeigte u. a. auch eine Hi-Fi-Anlage „Dominante“ (Bild 2).

Während der VEB Stern-Radio-Berlin im Vorjahre nur Kleinempfänger und dann zusätzlich den Paganini (vom Stern-Radio Rochlitz) mit herstellte, bringt er in diesem Jahre drei ausgewachsene formschöne AM/FM-Super (Berolina, Havel und Potsdam), von denen die ersten beiden mit Drucktasten und einem eingebauten Schmetterlingsdipol ausgerüstet sind.

Das Rundfunkwerk „Sonata“ zeigte als Neuentwicklung einen Drucktasten-Großsuper mit Gegentaktdstufe ( $2 \times$  EL 84), der außer 2mal K, 2mal M, L und UKW auch den Fernsehton empfängt. Über der Skala befinden sich noch vier kleine Schiebepasten, mit denen die Klangfarbe auf normal, Sprache, Musik und Jazz eingestellt werden kann. Die Schallwand wird magisch beleuchtet, ein hübscher Zusatzeffekt.

Erstmalig hatte auch der Gerätebau Hempel (Heli), Limbach-Oberfrohna 1, ausgestellt, dessen Heli-Kapitän sich seit einigen Jahren in den Musikmöbeln der Fa. August Peter, Plauen (Vogtland), einen guten Ruf erwarb. Die Firma Hempel zeigte drei hochwertige Super in sehr ansprechenden, neuartigen Gehäusen. Von den zahlreichen Rundfunkempfängern, die das Ausland (Sowjet-Union, Frankreich, Ungarn, Tschechoslowakei, Polen usw.) in ihren eigenen Hallen zeigten, gefiel uns besonders der kleine Batterie-Reise-super „Minor“ der tschechischen Firma Tesla (Größe  $25 \times 14 \times 6$  cm) durch sein ansprechendes Gehäuse in mehreren verschiedenen Farben.

### Elektroakustik

Tonbandgeräte waren in jeder Ausführung und Qualität bis herunter zu 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit ausgestellt, zum Teil auch wahlweise umschaltbar auf mehrere Bandgeschwindigkeiten. Wir möchten hier das Difona-Diktiergerät „Tiksi“ erwähnen, von dem wir einige Daten anführen: Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s, Spieldauer 2mal 30 min, Frequenzbereich 200...5000 Hz, Bandlängenzähluhr eingebaut, Drucktasten, Abhörlautsprecher eingebaut, Fernsteuerung über Vorsatz für die Schreibmaschine.

In einer staub- und wasserdichten Ausführung stellte der VEB Funkwerk Leipzig ein außerordentlich preiswertes und sehr kleines Kristallmikrofon „Boy“ her (Ladenpreis 19,80 DM), das auf einem angeklammerten Gummifuß bequem abgestellt werden kann (Frequenzgang 80...8000 Hz  $\pm 10$  dB, Empfindlichkeit 0,5 mV/ $\mu$ b, Maße 22 mm  $\phi$ , 29 mm lang).

Von den gezeigten Kondensatormikrofonen wollen wir nur das neue Klein-Kondensatormikrofon CMV 551 des Elektrotechnischen Laboratoriums Georg Neumann & Co, Gell/Vogtl. nennen (Maße 42 mm  $\phi$ , 120 mm lang). Durch seinen guten Frequenzbereich von 30...20 000 Hz eignet es sich für Sprach- und Musikaufnahmen höchster Übertragungsqualität (Übertragungsmaß 0,7 mV/ $\mu$ b an 1 k $\Omega$ , Klirrfaktor bis 200  $\mu$ b  $\leq$  0,5 %). Es enthält einen vollständigen Verstärker mit der EC 92 und einen Ausgangsübertrager.

Als Kuriosität sei hier noch der Kombinator des VEB Funkwerk Erfurt erwähnt, ein Bleistift, der zugleich als Rechenstab ausgebildet ist und mit derselben Genauigkeit wie ein Taschenrechnerschieber arbeitet (Bild 3).

### Meßgeräte

Der VEB Werk für Fernmeldewesen WF zeigte an zwei vollständig mit Meßgeräten ausgerüsteten Reparaturplätzen die Durchprüfung und Messung von AM/FM-Empfängern. Auch für die Störungsbeseitigung in Fernsehgeräten stehen alle erforderlichen Meß- und Prüfgeräte in reicher Auswahl zur Verfügung.

Da ist zu nennen der „Selektograf SO 80“ des VEB Technisch-Physikalische Werkstätten Thalheim/Erzgeb., ein handliches Abgleichgerät für FM/AM-Empfänger, das die Abbildung der Resonanzkurve durch eine kleine eingebaute Katodenstrahlröhre ermöglicht. Das Gerät enthält einen frequenzmodulierten Sender, Eichkreis für AM-Abgleich, Frequenzmarkengenerator für UKW-Abgleich, Demodulator, Verstärker und Oszillograf als handliche Einheit.

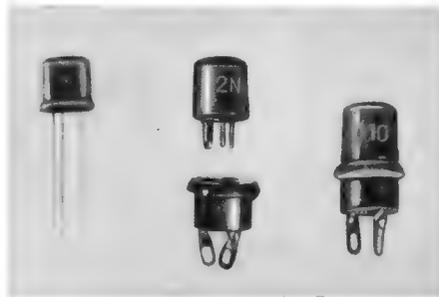


Bild 4. WBN-Transistoren; Mitte und rechts:  
Punktkontakt-Transistor mit Fassung,  
links: Flächentransistor

Um die günstigste Aufstellung einer Fernseh- bzw. UKW-Antenne rasch durchführen zu können, hat der VEB Funkwerk Erfurt ein Antennen-Testgerät Typ 5002 entwickelt.

Auf dem Gemeinschaftsstand der Genossenschaft der Handwerksbetriebe war eine kleine Fernseh-Übertragungsanlage für industrielle Zwecke zu sehen, die auch im Betrieb vorgeführt wurde. Sie erreicht die erforderliche Bildqualität mit geringstmöglichem Aufwand. Ihr Preis liegt in einer für den Zweck vertretbaren Höhe. Hersteller ist die Firma Ing. H. Brause, Dresden-Radebeul 1.

### Bauelemente

Der VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik „Carl von Ossietzky“ (WBN), Berlin-Oberschöneweide, stellt nunmehr je eine vollständige Reihe von Punktkontakt-

und Flächentransistoren her (Bild 4). Germanium-Flächengleichrichter für größere Leistungen wurden ebenfalls entwickelt. Vor-erst erscheinen zwei Typenreihen a) für Ströme bis 100 mA und b) für Ströme bis 1 A, beide Typenreihen für Sperrspannungen von 50...200 V. WBN stellt auch temperaturkompensierte Ringkerne her. Die eine Hälfte der Ringe besteht aus normalem Hf-Eisen, die andere aus Sendust (einer Al-Si-Fe-Legierung).

Die hier für Spulensätze bestens bekannte Fa. Gustav Neumann, Creutzburg/Werra, hat schließlich einen neuen UKW-Tuner U 4 mit induktiver Abstimmung herausgebracht. Das kleine, abgeschirmte Aggregat ist mit der Doppeltriode ECC 85 bestückt (Eingang in Zwischenbasisschaltung, Mischstufe in Brückenschaltung) und enthält auch das erste Zf-Bandfilter.

Die Leipziger Technische Messe hat sich wieder eine bedeutende Stellung geschaffen, dies beweisen die großen Exportabschlüsse, die getätigt worden sind. Ausländische Aussteller äußerten sich begeistert über die großartige, harmonisch aufeinander abgestimmte Ausstellung der Erzeugnisse und die vorbildliche Organisation. Ein Vertreter der englischen Weltfirma Pye, Cambridge (England), meinte, die Messe habe erstklassigen Weltstandard. Über seinen Absatz befragt, teilte er mit, daß die Firma sehr zufrieden sei, denn sie habe u. a. mehrere Fernseh-Übertragungswagen an die DIA verkauft.

-ner.

### Akustische Verbesserungen an Musiktruhen und Lautsprechern

In hochwertigen Wiedergabeanlagen wendet man häufig eine Aufteilung der Lautsprecher in Tiefton- und Hochtonlautsprecher an, um diese den akustischen Verhältnissen entsprechend getrennt plazieren zu können. Die Tieftonboxen sind nach neuesten akustischen Erkenntnissen aufgebaut, wobei, um ein Mitschwingen des Gehäuses zu vermeiden, dieses innen mit einem akustisch schalltoten Material (Glaswolle u. ä.) ausgepolstert ist. Durch eine solche Auspolsterung lassen sich merklige Klangverbesserungen bei Musiktruhen auch noch nachträglich erzielen, ohne daß sich große Schwierigkeiten oder Kosten ergäben. Besonders geeignet ist die Sillanwollet<sup>1)</sup>, die sich für Schall- und Wärmeisolation u. a. auch beim Rundfunk bestens bewährt hat. Dieses Material gibt es in Bahnen, einseitig auf Bitumenpapier aufgeklebt (Stärke 20 bis 70 mm), in Platten (Stärke 10 bis 30 mm) sowie als Filze (Stärke bis 60 mm). Je dicker das Material gewählt wird, desto sicherer erreicht man, daß das Gehäuse auch wirklich schalltot wird.

Bei den Versuchen wurden Platten von 30 mm Stärke verwendet, weil man mit diesen, wenn richtig geschnitten, den Lautsprecherraum ohne zu kleben auskleiden kann. Die bei einer Musiktruhe erzielte Klangverbesserung war verblüffend. Die störenden Gehäuseresonanzen waren vollkommen verschwunden, so daß nur die wirklich vom Lautsprechersystem abgestrahlten Tonfrequenzen unverfälscht zur Wiedergabe gelangten.

Es ist sehr leicht möglich, den Lautsprecherraum von Musiktruhen, Fernseh-Standgeräte, Vitrinen sowie Lautsprechergehäuse nachträglich mit diesen Sillan-Platten auszukleiden, zumal sie sich leicht mit einer Schere schneiden lassen. Die Kosten sind gering, denn Sillanplatten in 20 mm Stärke kosten je Quadratmeter 3,65 DM, in 30 mm Stärke 5,15 DM, 60 mm starke Sillanfilze je Quadratmeter ebenfalls 5,15 DM.

<sup>1)</sup> Hersteller: Grünzweig & Hartmann, Ludwigshafen/Rhein

## Die drehbare UKW- und Fernsehantenne

Bestimmte technische Themen scheinen manchmal in der Luft zu liegen, so daß sie auf gesteigertes Interesse stoßen. Als wir in der FUNKSCHAU 1955, Heft 16, Seite 352 bis 356 die ausführliche Konstruktionsbeschreibung eines Antriebs für Richtantennen veröffentlichten, schrieben uns weit mehr Leser ihre Meinung, als wir es bei anderen Beiträgen gewohnt sind. Zwei Zuschriften mit Verbesserungen und Anregungen druckten wir im Heft 22/1955, Seite 506, ab. Inzwischen erreichten uns weitere Vorschläge, von denen zwei nachstehend folgen. Den ersten macht ein Leser aus der Schweiz, dessen Antennenantrieb sich durch einige bemerkenswerte Einzelheiten auszeichnet, und der zweite, von einem Leser aus Braunschweig stammend, gibt Hinweise für eine beachtliche Einsparung an Verbindungsleitungen zwischen Bedienungsgerät und Antrieb.

### Mitgeschlaufe und Scheibenwischermotor

Paul Mäder, Kriens-Luz. (Schweiz), schreibt unter anderem:

Vor gut einem Jahr habe ich mir ebenfalls eine Drehantenne zusammengestellt, jedoch in bedeutend einfacherer Form als in Heft 16 beschrieben. Als Antrieb dient auch ein alter Scheibenwischermotor; er ist aber mit Festmagneten bestückt, in der Art, wie Bosch sie gebaut hat. Dieser Typ hat den Vorteil, daß zum Wechsel der Drehrichtung nur die Polarität der Speisespannung an den Anschlußklemmen vertauscht werden muß. Das ist eine sehr einfache Vorrichtung; sie kann mit zwei Drucktasten mit jeweils 2poligen Kontakten zusammengestellt werden. Die eine Taste steuert den Motor rechtslaufend, die andere linkslaufend, und zwar nur solange wie gedrückt wird. Als Verbindung genügt doppeladriges Telefondraht ( $2 \times 0,75$  qmm). Meine Antenne ist im Dachboden montiert, daher leicht zugänglich und der Witterung nicht ausgesetzt. Der geringe Höhenverlust gegenüber einer Außenantenne fällt nicht ins Gewicht.

Als Stromquelle dient ein alter Netztransformator, dessen Sekundärwicklung entfernt und durch eine neue Niedervoltwicklung ersetzt wurde, die durch Abgriffe in ihrer Spannungsabgabe variiert werden kann. Man muß nämlich im Winter und im Sommer verschiedene Speisespannungen für den Motor entnehmen können, weil das Getriebeöl im Winter fester ist und sich das Getriebe deshalb bei niedrigen Temperaturen schwerer dreht. Dünnes Öl ist auf alle Fälle ratsam. Mit einem Niedervoltgleichrichter 15 V/1,5... 2 A ist die Stromversorgung sichergestellt.

Später wurde eine automatische Arretierungseinrichtung in folgender Form hinzugefügt: Mit einem Drehknopf wird jetzt am Bedienungsgerät die gewünschte Gradzahl eingestellt, die Antenne dreht sich in diese Position und bleibt selbsttätig stehen. Für diese Erweiterung genügen zwei zusätzliche Drähte der genannten Art, so daß die Anlage mit insgesamt vier Verbindungen auskommt.

Bild 1 zeigt, daß die Antenne nur an einer Holzlatte hängt, die am Dachgiebel befestigt ist. Anstelle von Schleifringen für die Spannungsübertragung von der Antenne auf das Niederführungskabel ist hier eine entsprechend lang bemessene Mitgeschlaufe vorgesehen. Störungen durch Litzenbruch sind bisher nicht aufgetreten.

Der Motor besitzt bereits ein Untersetzungsgetriebe, so daß das Zwischenschalten zweier weiterer Räder zur Kraftübertragung auf das große Rad am Drehrohr genügt. „Märklin“-Räder und Achsen haben sich gut bewährt. Bei der Montage habe ich am Motor den Pendelmechanismus ausgebaut und auf der sich am langsamsten drehenden Achse eine neue 4-mm-Achse aufmontiert.

Für die vollautomatische Bedienung sind dann noch zwei alte Fernsprechrelais, die

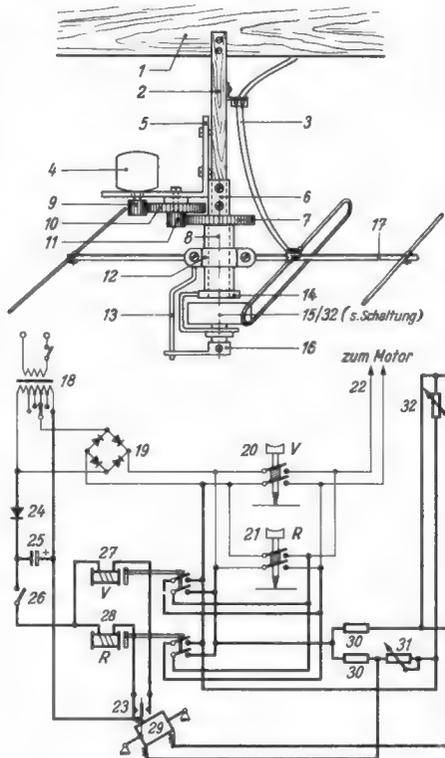


Bild 1. Aufbau und Schaltung der drehbaren Antenne

- 1 ... Dachbalken
- 2 ... Dachlatte, unten in das Metallrohr eingepaßt
- 3 ... Mitgeschlaufe des 240- $\Omega$ -Antennenkabels
- 4 ... Scheibenwischermotor 12 Volt, Untersetzung 1 : 40 eingebaut.
- 5 ... Winkelplatte.
- 6 ... Inneres Rohr, fest mit der Latte verschraubt.
- 7 ... Großes Zahnrad, auf äußerem Rohr befestigt.
- 8 ... Äußeres Rohr aus Messing, gleitet leicht über das innere Rohr und dreht unten auf dem Ansatz; an dieses Rohr wird die Antenne angeschraubt, ohne aber das Rohr zum Klemmen zu bringen.
- 9 ... Kleines Antriebsrad, an der Motorachse befestigt.
- 10 ... Zwischenrad, verbunden mit einem weiteren kleinen Rad, es dreht auf einer 4-mm-Achse, die am Blech angeschraubt wird.
- 11 ... Kleines Zwischenrad zur weiteren Untersetzung, mit oberem Rad verbunden.
- 12 ... Befestigungsschelle der Antenne.
- 13 ... Starker Drahtbügel, dient zur Mitnahme des Drahtpotentiometers 600  $\Omega$
- 14 ... Potentiometerhalter, ist mit innerem Rohr fest verbunden.
- 15 ... Potentiometer 600  $\Omega$ .
- 16 ... Mitnahmebügel für das Potentiometer.
- 17 ... Hirschmann-Antenne.
- 18 ... Netztransformator 220/18/14/10 Volt.
- 19 ... Vollweggleichrichter 18 Volt, ca. 1,5 Ampere.
- 20 ... Vorwärtsdrucktaste 2pol.
- 21 ... Rückwärtsdrucktaste 2pol.
- 22 ... Doppelleitung zum Motor
- 23 ... Umschaltkontakt, am Meßwerk montiert.
- 24 ... Einweggleichrichter 19 Volt/0,1 Ampere.
- 25 ... Elektrolytkondensator 20 Volt, ca. 100  $\mu$ F.
- 26 ... Schalter zur Unterbrechung der Automatik.
- 27 ... Vorwärtsrelais, parallel zu Vorwärts-Taste.
- 28 ... Rückwärtsrelais, parallel z. Rückwärts-Taste.
- 29 ... Robustes Drehspulmeßwerk, mit Mittellage des Zeigers.
- 30 ... Vorwiderstand 200  $\Omega$ .
- 31 ... Potentiometer 600  $\Omega$  wird unten eingestellt.
- 32 ... Potentiometer 600  $\Omega$ , wird durch Motor betätigt.

bei 10 Volt sicher anziehen, ein Meßwerk eines möglichst robusten Drehspulinstrumentes, zwei Drahtpotentiometer 600  $\Omega$  und ein zweiter Gleichrichter 19 V/0,1 A nötig

Die Handbedienungsanlage (1. Ausführung) arbeitet wie folgt: Der Netztransformator ist abschaltbar, um bei Nichtgebrauch die Gleichrichter zu schonen; die beiden Tasten sind auf einem kleinen Schaltputz befestigt. Vom Gleichrichter her bekommen die Tasten 5...8 Volt. Mit der ersten Taste gibt man dem Motor „minus“, „plus“ für Vorwärtslauf und „plus“, „minus“ für Rückwärtslauf. Zwei Anschläge begrenzen die Drehbewegung, anderenfalls weiß man nicht, wo die Antenne steht. Hier in Kriens zwingen die schwachen Feldstärken der wenigen zu empfangenden Sender und stärkste Laufzeitverzerrungen durch Reflexionen an den umliegenden Bergen (Stanserhorn, Bürgenstock und Sonnenberg) zur genauen Einstellung, die oft nach Gehör und nicht nach dem Magischen Auge des Empfängers alleine vorgenommen werden muß. Gut gehört werden der schweizerische UKW-Sender St. Anton und ein Sender des Südwestfunks (Programm 2) auf Skalenmitte, andere Stationen nur bei günstigen Verhältnissen.

Bei automatischer Bedienung (2. Ausführung, siehe Skizze) wird nach Einschalten des Netztransformators der Knopf mit Gradskala entsprechend eingestellt. Sofort bewegt sich das in der Brückenschaltung liegende Instrument nach einer Seite und schließt einen Kontakt. Jetzt zieht das Relais, das parallel zur Handtaste liegt, an, und der Motor dreht in der richtigen Richtung. Die Antenne wird gedreht, und zwar solange, bis das an der Antenne befestigte Potentiometer (15) genau wie das zweite 600- $\Omega$ -Potentiometer unten im Pult (32) steht. Infolgedessen erhält das jetzt in Brückennull liegende Instrument keine Spannung mehr. Durch die Spiralfeder wird der leichte Zeiger in die Mittellage gebracht, das Relais fällt ab und der Motor steht. Der weitere Unterbrecher im Relaiskreis der Speisequelle dient zur Abschaltung der Automatik, so daß sofort auf Handsteuerung übergegangen werden kann.

Obwohl der Motor entstört ist, ist im Empfänger doch ein ganz leichtes Kratzen hörbar; das ist nicht unangenehm, denn man kann auf diese Weise immer überprüfen, ob der Motor wirklich in Ordnung ist. Mit der Höhe der Brückenspannung – bei mir 4 Volt – kann die Empfindlichkeit der Anlage eingestellt werden, desgleichen durch Veränderung der Abstände der Umschaltkontakte am Meßinstrument. Eine zu große Brückenspannung bringt die Antenne zum Pendeln; manchmal hat diese Erscheinung auch zu enge Kontakte am Meßwerk als Ursache. In diesem Fall reagiert letzteres auf geringste Spannungsschwankungen in der Brücke. Der Motor, der für 12 Volt berechnet ist, wird bei einer Speisespannung von 6...8 Volt nicht überlastet, außerdem soll nach Erreichen der richtigen Antennenstellung der Netztransformator grundsätzlich abgeschaltet werden.

Ich muß noch erwähnen, daß ein SWF-Sender (Programm 1) auf ungefähr 95 MHz sehr stark hereinkommt, aber trotzdem wegen der Laufzeitverzerrungen nicht brauchbar ist. Manche UKW-Hörer in Kriens richten ihre Antenne gegen den Gipfel des Pilatus, an dessen Fuß wir alle wohnen. Aber ich konnte keine Verbesserung feststellen.

Die beschriebene Antenne speist einen „Nogoton“-UKW-Vorsatz, dem ein Dreikanalverstärker mit Vierfach-Lautsprecherkombination in Form eines Ecklautsprechers nachgeschaltet ist. Der UKW-Betrieb ist eine wahre Freude für den Hi-Fi-Freund, Mittelwellen werden nur noch für Nachrichten gehört. –

## Antennen

### Nur vier Verbindungsleitungen!

Über seine Konstruktion berichtet *Ernst-Heinrich Kleucker*:

Gegen die rein mechanische Konstruktion aus FUNKSCHAU 1955, Heft 16, Seite 352, ist nichts einzuwenden, wohl aber gegen den Aufwand an Verbindungsleitungen.

In diesem Sinne ist auch die Zuschrift von *Armin Höffner* (FUNKSCHAU Heft 22/1955) gehalten. Die von ihm gezeigte Anordnung zur Richtungsanzeige ist jedoch nur dann geeignet, wenn man sich lediglich auf die Angabe von Himmelsrichtungen beschränkt. Will man aber Stationsnamen angeben, so dürfte die Skala eines Meßinstrumentes zu klein sein. Außerdem ist diese Anzeige von Schwankungen der Speisespannung abhängig. Beide Nachteile werden vermieden, wenn man im Schaltpult einen zweiten Spannungsteiler gleicher Bauart anordnet (am besten in beiden Fällen Potentiometer; Bild 2).

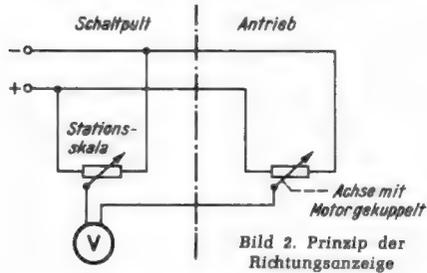


Bild 2. Prinzip der Richtungsanzeige

Das mit dem Antrieb gekuppelte Potentiometer muß über eine zusätzliche Untersetzung angeschlossen werden, damit sich der Antrieb um 360° drehen kann. Ein Potentiometer in Normalausführung hat bekanntlich nur einen Drehbereich von 270°. Die Abgriffe der beiden Potentiometer werden an den Spannungsmesser geführt. Zeigt dieser „Null“ an, so stehen beide Abgriffe an der gleichen Stelle. Spannungsschwankungen beeinflussen beide Spannungsteiler in gleicher Weise, die Anzeige ist also davon unabhängig. Am Spannungsteiler im Schaltpult hat man genügend Platz zur Anbringung einer Skala mit Stationsnamen.

Zur Anzeige eignet sich bei Gleichspannungsspeisung ein normales Wechselstrominstrument oder, besser, ein Instrument mit dem Nullpunkt in der Mitte. Bei letzterem schlägt bei richtiger Polung der Zeiger nach links aus, wenn die Antenne links von der gewünschten Stellung steht. Man kann also mühelos erkennen, nach welcher Seite der Antrieb in Gang gesetzt werden muß; das ist im angeführten Falle nach rechts.

Die in der Zuschrift von *I. Mitzinnek* (ebenfalls FUNKSCHAU Heft 22/1955) angegebene Schaltung ist tatsächlich die ein-

fachste für einen Antennenantrieb mit Fernanzeige. Sie hat nur den Nachteil, daß man den Antrieb zum Umsteuern stets bis zur Endstellung laufen lassen muß.

Zu der im letzten Absatz von *I. Mitzinnek* gestellten Frage ist zu sagen, daß sich bei Untersetzung mit Zahnrädern ein „Weglaufen“ der Antenne bei Sturm wohl kaum vermeiden läßt. Ich habe jedoch keine Schwierigkeiten damit, da ich zur Untersetzung ein zweistufiges Schneckengetriebe verwende, das sich bei geeigneter Form der Schnecke nur von der Schneckenseite aus bewegen läßt.

Die von mir verwendete Schaltung hat ähnliche elektrische Eigenschaften wie die in der Bauanleitung angegebene. Sie benutzt aber nur vier Verbindungsleitungen! Die Umsteuerung des Motors erfolgt nicht im Schaltpult, sondern wird dort nur ausgelöst. Die eigentliche Umsteuerung besorgt ein im Antrieb angeordnetes Relais A in Reihe mit einem Gleichrichter G 1 (Bild 3). Die Kontakte a 1 und a 2 des Relais polen Rotor oder Stator des Motors um und ändern damit dessen Drehrichtung. Der Gleichrichter G 1 sorgt dafür, daß das Relais nur bei bestimmter Polarität der Leitungen 1 und 2 anziehen kann. Zur Umsteuerung müssen also im Schaltpult die Leitungen 1 und 2 umgepolt werden (Kontakte k 1 und k 2). Damit ist durch die Stellung des Schalters K die Drehrichtung des Motors eindeutig festgelegt.

Die Anzeige der Antennenstellung erfolgt nach dem in Bild 2 gezeigten Prinzip über die Leitung 4 in Bild 3. Eine Ablesung soll auch bei stehendem Motor möglich sein. Sein Abschalten kann also nicht dadurch erfolgen, daß Schalter K auf Mittelstellung gebracht wird. Daher wurde die Leitung 3 eingefügt, die im Schaltpult über eine Taste T führt, mit der man den Motor einschalten kann.

Bei Erreichen der Endstellung öffnet der Antrieb einen der Kontakte S 2 oder S 3 je nach vorhergehender Drehrichtung. Diese Kontakte sind in dem in der Bauanleitung (FUNKSCHAU Heft 16/1955, Seite 352 bis 356) angegebenen Kellogschalter enthalten (s. dort Bild 1, Position 9). Jeder der Kontakte überbrückt einen Gleichrichter G 2 bzw. G 3. Beim Öffnen wird durch den zugehörigen Gleichrichter der durch den Motor fließende Strom gesperrt, der Antrieb hält an. Ein Wiederingangsetzen kann nur durch Umpolen des Schalters K erfolgen; dann aber bewirkt Relais A eine Drehrichtungsänderung des Motors. Verwendet man statt der Kontakte S 2 und S 3 mit den zugehörigen Gleichrichtern den von *Mitzinnek* angegebenen doppelpoligen Umschalter, so hängt die Drehrichtung des Motors nicht mehr eindeutig von der Stellung des Schalters K ab.

Beim Umpolen der Leitungen 1 und 2 zur Drehrichtungsänderung wechselt auch die Polarität der zwischen den beiden Potentiometerabgriffen liegenden Spannung. Das Instrument muß also gleichzeitig mit den Leitungen 1 und 2 durch die Kontakte k 3 und k 4 umgepolt werden. Das ist bei Verwendung eines Wechselstrominstrumentes nicht erforderlich.

Der Netzteil kann wie in der Bauanleitung angegeben ausgeführt werden.

Zu diesem Thema erhielten wir noch weitere Zuschriften mit interessanten Vorschlägen für die Ausbildung des Antriebsmechanismus und der Steuerung von drehbaren Antennen. Aus Platzmangel müssen wir es uns jedoch versagen, sie abzdrukken.

## Industrieller Fernkurs über Antennentechnik

Die Antennenfabrik *Anton Kathrein*, Rosenheim/Obb., hat sich von *Dr. Bergtold*, der auf dem Fernkursgebiet kein Unbekannter ist, einen Fernkurs über Antennentechnik ausarbeiten lassen, der aus insgesamt sechs Lehrbriefen besteht und 6 DM kostet. Den Lesern des RADIO-MAGAZIN und der FUNKSCHAU ist die Art der *Bergtoldschen* Darstellung aus zahlreichen Aufsätzen über Antennenfragen geläufig; in den Lehrbriefen findet er deshalb sehr viel Bekanntes. Das uns vorliegende erste Heft, das in sauberster Vervielfältigung hergestellt wurde (Schreibmaschinenschrift mit eingesetzten Bildern), bringt dem Leser die Leitungen und Kabel für Antennen-Anlagen nahe. Die unseres Wissens erstmals bei den Fernkursen System *Franzis-Schwan* angewandte, in der Praxis sehr bewährte Methode, auf den Umschlagseiten – parallellaufend zum eigentlichen Kurs-Text – Ratschläge für richtiges Fernkurs-Studium zu geben, wurde von *Dr. Bergtold* auch bei diesem Antennen-Fernkurs angewandt.

## Aus der Welt des Funkamateurs

### 38 Schwarzsender in Zürich beschlagnahmt

In einer sorgfältig vorbereiteten Aktion wurden kürzlich in Stadt und Kanton Zürich insgesamt 38 Schwarzsender schlagartig ausgehoben. Polizei und Organe der PTT stellten die beschlagnahmten Sendeanlagen sicher. Dabei handelte es sich vorwiegend um UKW-Sender mit Leistungen von 0,5 bis etwa 30 Watt, mit denen die Schwarzsender Telefoniesendungen übertragen und damit UKW-Rundfunk, Fernsehen und die Rundfunksendungen auf MW störten. Zahlreiche dieser Sender waren sorgfältig aufgebaut und benutzten z. B. Schallplatten- und Tonbandgeräte für Musikübertragungen.

Auch in der Schweiz wird das Schwarzsenden empfindlich bestraft; es können Geldstrafen bis zu 1000 Franken oder Gefängnisstrafen verhängt werden. Auch ist damit zu rechnen, daß die Kosten dieser umfangreichsten Schwarzsenderaktion in der Schweiz von den Schwarzsendern selbst getragen werden müssen. Unter den Schwarzsendern befinden sich jugendliche und Angehörige funktechnischer Berufe.

### Amateurfunk-Kongreß 1956

Vom 13. bis 16. Juni treffen sich in Stresa (Italien) die Delegierten der Amateurverbände der Region I (Europa und Afrika) zu ihrem zweiten internationalen Amateurfunk-Kongreß. Der Kongreß wird vom italienischen Amateurverband ARI durchgeführt; er wird sich mit einer Reihe von organisatorischen und technischen Problemen befassen. Wichtige Punkte sind die Vertretung der Amateurbelange auf den kommenden Weltfunkkonferenzen, Festlegung einheitlicher Prüfungsbedingungen, neue technische Verfahren beim Einseitenbandverkehr und beim Amateurfernsehen und Fragen der internationalen Wettbewerbe. Der letzte Kongreß dieser Art fand im Mai 1953 in der Schweiz statt, wobei 13 Länder ihre Delegierten am Konferenztisch versammelt hatten.

### Lerne Morse mit DL 1 TQ!

Um den vielen Interessenten, die nicht regelmäßig mit anderen Amateuren zusammen Morse üben können, die Gelegenheit eines drahtlosen Morsekurses zu geben, strahlt der DARC über die Station DL 1 IV in Göttingen jeden Samstag 18.30 bis 17.00 Uhr und jeden Sonntag 12.00 bis 12.30 Uhr einen von DL 1 TQ zusammengestellten Morsekurs auf 3602 kHz aus. Der Kurs dient dem Erlernen der Buchstaben und Zeichen, er soll nicht auf Tempo trainieren. Die Samstagstunde wird am folgenden Sonntag, die Sonntagsstunde am folgenden Samstag jeweils eine halbe Stunde vor den angegebenen Zeiten wiederholt. Beginn der Sendungen am Samstag um 15.45 und am Sonntag um 11.15 Uhr. Als Unterlage zu diesem Kurs dient das in der „Radio-Praktiker-Bücherei“ erschienene Bändchen Nr. 58, Diefenbach, Morselehrgang.

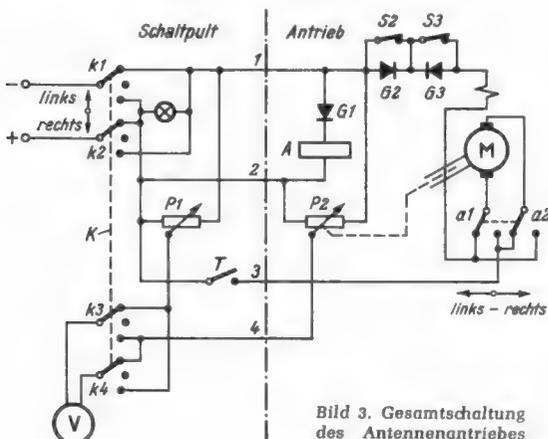


Bild 3. Gesamtschaltung des Antennenantriebes



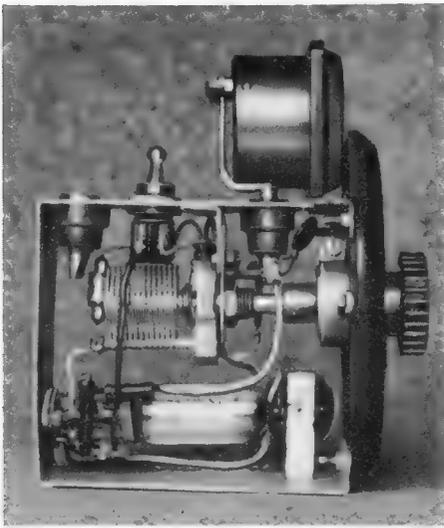


Bild 5. Ansicht des Gerätes von links

Skala an den Seiten übersteht. Die Doppelbuchse für das Meßinstrument ist vorn und die für den kapazitiven Anschluß hinten auf der Oberseite des U-Bügels eingelassen. Zur Befestigung des Drehkondensators wird innen ein Winkel angebracht. Für den Anschluß der Steckspulen dient eine Miniaturröhrenfassung, die innen gegen die Hinterseite des U-Bügels geschraubt wird. Die Röhrenfassung und die Fassung für die Steckspulen werden mit den gleichen Befestigungsschrauben und Abstandsrollen so montiert, daß die Mittelhülsen der Fassungen gerade aufeinanderstoßen. Man kann die Hülsen und die nicht benutzten Anschlüsse der Fassungen auch miteinander verlöten und damit die langen Schrauben und Abstandsrollen sparen.

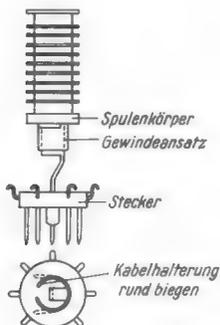


Bild 6. Aufbau der Steckspulen auf Steckkupplungen

Der Anschluß für die Stromzuführungen erfolgt über einen Steckanschluß (Tuchel T 3366 und 3367). Derselbe wird so montiert, daß der Stecker in der Flanschdose an das Gerät kommt, damit am Kabelende vom Netzgerät kein spannungsführender Stecker liegt, sondern das berührungssichere Kupplungsteil.

Für die Spulenhaltung werden 7polige Steckkupplungen (Preh 4704) ohne Abschirmung benutzt. Die Spulen selbst werden auf Kammerkörper (Görler T 1921 oder T 1911/2) gewickelt. Biegt man die zur Kabelbefestigung vorgesehene Schelle zu einer etwa runden Hülse, dann paßt der Gewindeansatz der Görler-Körper T 1921 bzw. T 1911/2 gerade darüber (Bild 6). Der Spulenkörper kann mit Draht, Kleband oder Zwirn zusätzlich so festgelegt werden, daß er beim Auswechseln der Spulen nicht herausrutschen kann. Im UKW-Bereich werden die Spulen auf kleinere Kammerkörper (Görler T 1957) gewickelt. Die Kabelhalterung der Steckerfassung wird etwa

in Höhe der Anschlüsse des Steckers abgesägt, der Spulenkörper mit dem Gewindeansatz nach unten über den stehengebliebenen Stummel geschoben und festgeklebt.

Herbert Lennartz (DJ 1 ZG)

### Im Mustergerät benutzte Einzelteile

- 1 Röhre EC 92 (Telefunken)
- 1 Drehkondensator 100 pF (Hopt 220 A 1)
- 2 Widerstände 0,25 W: 10 kΩ, 20 kΩ (Dralowid)
- 5 Keramische Kondensatoren: 5 pF, 100 pF, 3 Stück je 2,5 nF (Rosenthal)
- 1 Germaniumdiode (Telefunken OA 150 oder Intermetall M 550)
- 1 Strommesser 0,1 oder 0,5 mA Vollausschlag (Neuberger QD 40)
- 1 Kippumschalter (Marquardt 133 NK)
- 1 Amateur-Feinstellskala (Mozar GS 5337)
- 2 Doppelbuchsen (Mozar N 45 102)
- 2 Fassungen für Miniaturröhren (Preh 4191)
- 1 3poliger Stecker mit Kupplung (Tuchel T 3366 und T 3367)
- 6 7polige Steckkupplungen (Preh 4704)
- 4 Trolitul-Kammerkörper (Görler T 1911/2)
- 1 Trolitul-Kammerkörper (Görler T 1957)

### Abstimmen von Pi-Filter-Endstufen

Im Gegensatz zum „klassischen“ Amateursender, der mit einem eigenen Endstufenkreis (PA-Kreis) mit getrenntem Antennenkreis und mit einer elektrisch und geometrisch abgestimmten Antenne arbeitet, setzt sich bei neueren Sendern der Pi-Filter-Ausgang durch. Die Ansichten über seine Vor- und Nachteile gehen in Amateurreisen stark auseinander. Tatsache ist jedenfalls, daß das Pi-Filter einfach aufzubauen ist und daß es den Anschluß beliebiger Antennen erlaubt, die sich durch richtiges Verhältnis der Einstellungen von C 1 und C 2 (Bild) genau an den Senderausgang anpassen lassen. Gelegentliche Mißerfolge mit Pi-Filtern mögen zum Teil auf falsche Bedienung zurückzuführen sein. Es genügt nämlich nicht, mit C 1/C 2 schlechthin auf Resonanz abzustimmen (dann wäre nämlich nur die Senderendstufe richtig abgestimmt), sondern die Kreiskapazität muß dabei so auf die beiden Kondensatoren verteilt werden, daß die Antenne richtig angepaßt ist.


Wie die richtige Bedienung zu erfolgen hat, also in welcher Reihenfolge vorzugehen ist, beschreibt das *Bolletino Tecnico* 1955/59-60, die Hauszeitschrift der Mailänder Firma Geloso. Die veröffentlichten Angaben beziehen sich allerdings auf den Amateursender dieser Firma und auf die Endröhre 807 bei 450 V Anodenspannung, die Stromwerte sind daher sinngemäß abzuwandeln, wenn eine andere Endröhre benutzt wird. Das Prinzip trifft aber für alle Pi-Filter-Endstufen zu.

Nach dem strahlungsfreien Abstimmen des Senders auf die gewünschte Frequenz wird die Anodenspannung der Endstufe eingeschaltet, C 2 ganz eingedreht (= loseste Antennenkopplung = Maximalkapazität) und unter Beobachtung des Milliampereometers  $I_a$  mit C 1 auf Resonanzdip (geringster Anodenstrom) abgestimmt. Der Anodenstrom muß in jedem Fall geringer als der normale Betriebswert sein, bei der Röhre 807 also weniger als 80 mA betragen.

Jetzt stellt man mit dem Regler für die HF-Ansteuerung den vorgeschriebenen Gitterstrom ein, der sich am Instrument  $I_g$  ablesen läßt; er beträgt bei der 807 genau 3 mA. Anschließend wird C 2 langsam zurückgedreht (Kapazitätsverminderung) und gleichzeitig C 1 nachgestimmt, um den „Dip“ (geringster Anodenstrom) möglichst aufrecht zu erhalten. Dieses Nachstimmen ist so lange fortzusetzen, bis der Dip den normalen Betriebswert des Anodenstromes (80 mA bei der 807) erreicht hat.

Dabei ist aber folgendes zu beachten: Im Resonanzfall bedeutet niedriger Anodenstrom eine lose Antennenauskopplung und geringe HF-Strahlleistung mit geringem Anteil von unerwünschten Oberwellen. Hoher Anodenstrom zeigt an, daß die Antenne fest angekoppelt ist, daß man viel Energie abstrahlt, aber daß auch starke Harmonische in die Antenne gelangen. Es kommt also in diesem Stadium des Abstimmens auf das Fingerspitzengefühl an, welche Antennenauskopplung mit C 2 zu wählen ist. Die erforderlichen Erfahrungen für die günstigste Einstellung sammelt man am besten dadurch, daß man die Ausstrahlung mit einem Absorptionskreis überwacht.

Die Tabelle gibt einige Richtwerte für die Pi-Filter-Einstellung an, und zwar für Antennen mit 50 Ω und mit 600 Ω Impedanz. Die Einstellungen von C 1 (= 185 pF) und C 2 (= 920 pF) beziehen sich auf eine 180°-Skalenteilung. Der Schalter an der Filterspule besitzt sieben Schaltstellungen. Fünf davon entfallen auf die Amateurbänder 10-15-20-40 und 80 m. Zwei Zwischenstellungen (zwischen 10 und 15 m sowie 40 und 80 m) werden nur in Sonderfällen gebraucht. Am hochfrequenten Ende des 80-m-Bandes ist es manchmal nicht möglich, bei der normalen Spulenschalterstellung Resonanz zu erzielen. Hierfür ist die Zwischenstellung vorgesehen, bei der einige Spulenwindungen kurzgeschlossen werden. Ähnliche Schwierigkeiten treten bei manchen Antennen im 10-m-Bereich auf, weshalb hier gleichfalls eine Zwischenstufe am Spulenschalter vorgesehen ist.

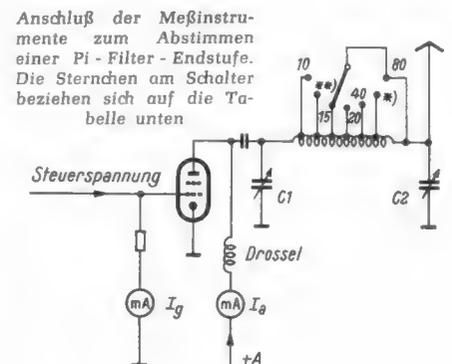

Die Einstell-Hinweise gelten natürlich nur genau, wenn die gleichen Bauteile wie im Originalgerät verwendet werden, aber sie lassen sich sinngemäß auf alle Pi-Filter-Ausgänge übertragen und erleichtern das Abstimmen ganz beträchtlich.

Fritz Kühne, DL 6 KS

### Einstellwerte für Pi-Filter

Bereich m	Arbeits- frequenz MHz	50-Ω-Antenne		600-Ω-Antenne			
		S m	C 1 Grad	C 2 Grad	S m	C 1 Grad	C 2 Grad
80	3,5	*	125	100	*	180	100
	3,75	80	135	145	80	170	105
	4	80	115	125	80	150	100
40	7	40	82	110	40	110	75
	7,3	40	75	105	40	105	65
20	14	20	30	65	20	60	40
	14,4	20	25	60	20	50	35
15	21	15	15	70	15	40	30
	21,5	15	12	60	15	35	25
10	28	**	45	105	10	25	25
	28,5	**	40	105	10	20	25
	29	**	35	100	**	55	50
	29,7	**	30	95	**	55	45

\* Zwischenstellung vor 80-m-Kontakt  
\*\* Zwischenstellung hinter 10-m-Kontakt

## Der Differentialquotient Teil II

### A. Der zweite Differentialquotient

Im allgemeinen ist die Ableitung  $y' = f'(x)$  einer Funktion  $f(x)$  wieder eine Funktion von  $x$ . Ist diese wiederum differenzierbar, so kann man die 2. Ableitung oder den 2. Differentialquotienten bilden.

Ausgangsfunktion  $f(x)$

1. Ableitung  $y' = f'(x) = \frac{dy}{dx}$

2. Ableitung  $y'' = f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2}$

Für die Berechnung des zweiten Differentialquotienten gelten natürlich die gleichen Regeln wie in Mth 33 für den 1. Differentialquotienten angegeben.

### B. Höhere Ableitungen

Unter der gleichen Voraussetzung, nach der sich aus der ersten Ableitung die zweite bilden läßt, kann aus der zweiten Ableitung der dritte Differentialquotient abgeleitet werden usw. Es ergibt sich also aus

$$y'' = f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

unter Anwendung der normalen Differentiationsregeln

$$y''' = f'''(x) = \frac{d^3y}{dx^3} \text{ und}$$

$$y^{(4)} = f^{(4)}(x) = \frac{d^4y}{dx^4} \text{ u. s. w.}$$

### C. Höhere partielle Ableitungen

Auch die partiellen Differentialquotienten können, sofern sie differenzierbare Funktionen verkörpern, weiter abgeleitet werden.

Ausgangsfunktion  $z = f(x, y)$

1. partieller Differentialquotient  $\frac{\partial z}{\partial x}$  und  $\frac{\partial z}{\partial y}$

2. partieller Differentialquotient

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}; \quad \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}; \quad \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

Dabei ist  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ , d. h. die Reihenfolge der Differenzierung ist belanglos.

Daraus entsteht nun das zweite totale Differential einer Funktion in folgender Weise:

Gegeben ist die Ausgangsfunktion  $z = f(x, y)$

Das erste totale Differential lautet:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad (1)$$

Ist  $dz$  eine differenzierbare Funktion, dann wird  $d^2z$  gebildet, indem in Gl. 1 anstelle von  $z$  der Ausdruck für  $dz$  gesetzt wird.

$$d^2z = \frac{\partial \left( \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right)}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial \left( \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right)}{\partial y} \cdot dy$$

$$d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2$$

### D. Funktionen für $x$ und $y$ in Abhängigkeit von einer dritten Veränderlichen $t$ .

$$x = \varphi(t) \quad y = \psi(t)$$

Die Parameterform wird angewendet, wenn die Funktion mehrdeutig oder in der Form  $y = f(x)$  nur schwierig darzustellen und zu lösen ist.

In diesem Fall ist also:

$$\frac{dx}{dt} = \varphi' \quad \frac{dy}{dt} = \psi'$$

und somit die erste Ableitung  $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'}{\varphi'}$

Die zweite Ableitung berechnet sich wie folgt:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d \frac{dy}{dx}}{dx} = \frac{d \frac{dy}{dx} : dt}{dx : dt} = \frac{d \frac{\psi'}{\varphi'}}{\varphi'}$$

$$= \frac{1}{\varphi'} \frac{d \psi'}{dt} = \frac{1}{\varphi'} \cdot \frac{\varphi' \psi'' - \psi' \varphi''}{\varphi'^2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\varphi' \psi'' - \psi' \varphi''}{\varphi'^3}$$

### E. Beispiele

1. Zu Abschnitt A

Ausgangsfunktion  $f(x) = \arcsin x$

1. Ableitung  $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

2. Ableitung  $f''(x) = \frac{d \left( \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right)}{dx}$

$$= \frac{(\sqrt{1-x^2}) \cdot 0 - 1 \cdot \frac{1}{2} (1-x^2)^{-1/2} \cdot -2x}{1-x^2}$$

$$= \frac{x}{(1-x^2)(1-x^2)^{1/2}} = \frac{x}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$$

2. Zu Abschnitt B

$$\begin{aligned}
 y &= u \cdot v \\
 y' &= u' \cdot v + u \cdot v' \\
 y'' &= u'' \cdot v + u' \cdot v' + u' \cdot v' + u \cdot v'' \\
 &= u'' \cdot v + 2u' \cdot v' + u \cdot v'' \\
 y''' &= u''' \cdot v + u'' \cdot v' + 2u'' \cdot v' + 2u' \cdot v'' + u' \cdot v'' + u \cdot v''' \\
 &= u''' \cdot v + 3u'' \cdot v' + 3u' \cdot v'' + u \cdot v'''
 \end{aligned}$$

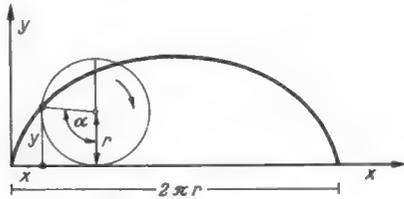


Bild 1. Die Zykloide

$$\begin{aligned}
 \eta &= y + \frac{1 + y'^2}{y''} = \psi + \frac{1 + \frac{\psi'^2}{\varphi'^2}}{\frac{\varphi' \psi'' - \psi' \varphi''}{\varphi'^3}} = \psi + \varphi' \frac{\varphi'^2 + \psi'^2}{\varphi' \psi'' - \psi' \varphi''} \\
 \varphi &= r(\alpha - \sin \alpha) & \psi &= r(1 - \cos \alpha) \\
 \varphi' &= r(1 - \cos \alpha) & \psi' &= r \cdot \sin \alpha \\
 \varphi'' &= r \cdot \sin \alpha & \psi'' &= r \cdot \cos \alpha \\
 \varphi'^2 + \psi'^2 &= r^2(1 - \cos \alpha)^2 + r^2 \sin^2 \alpha = 2r^2(1 - \cos \alpha) \\
 \varphi' \psi'' - \psi' \varphi'' &= r(1 - \cos \alpha) \cdot r \cdot \cos \alpha - r^2 \cdot \sin^2 \alpha = \\
 &= -r^2(1 - \cos \alpha) \\
 \xi &= r(\alpha - \sin \alpha) - r \cdot \sin \alpha \frac{2r^2(1 - \cos \alpha)}{-r^2(1 - \cos \alpha)} = r(\alpha + \sin \alpha) \\
 \eta &= r(1 - \cos \alpha) + r \cdot (1 - \cos \alpha) \frac{2r^2(1 - \cos \alpha)}{-r^2(1 - \cos \alpha)} = \\
 &= -r(1 - \cos \alpha)
 \end{aligned}$$

3. Zu Abschnitt C

$$\begin{aligned}
 z &= \frac{1}{ax + by} \\
 \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{0 - a}{(ax + by)^2} = \frac{-a}{(ax + by)^2} \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{-(-a) \cdot 2(ax + by) \cdot a}{(ax + by)^4} = \frac{2a^2}{(ax + by)^4} \\
 \frac{\partial}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{-(-a) 2(ax + by) \cdot b}{(ax + by)^4} = \frac{2ab}{(ax + by)^3} \\
 \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{-b}{(ax + by)^2} \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{-(-b) 2(ax + by) \cdot b}{(ax + by)^4} = \frac{2b^2}{(ax + by)^3} \\
 \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{-(-b) 2(ax + by) \cdot a}{(ax + by)^4} = \frac{2ab}{(ax + by)^3}
 \end{aligned}$$

4. Zu Abschnitt D, Zykloide (Bild 1)

Die Hilfsveränderliche ist  $\alpha$

$$\begin{aligned}
 x &= r \cdot \alpha - r \cdot \sin \alpha; & y &= r - r \cos \alpha \\
 x &= r(\alpha - \sin \alpha) = \varphi(\alpha); & y &= r(1 - \cos \alpha) = \psi(\alpha) \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{\psi'}{\varphi'} = \frac{r \cdot \sin \alpha}{r - r \cdot \cos \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} = \cotg \frac{\alpha}{2}
 \end{aligned}$$

(siehe Funktechnische Arbeitsblätter Mth 21/1)

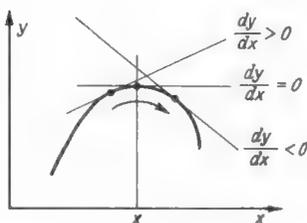


Bild 2. Das Maximum

Die Koordinaten des Krümmungsmittelpunktes sind nach Abschnitt F:

$$\begin{aligned}
 \xi &= x - y' \frac{1 + y'^2}{y''} = \varphi - \frac{\psi'}{\varphi'} \frac{1 + \frac{\psi'^2}{\varphi'^2}}{\frac{\varphi' \psi'' - \psi' \varphi''}{\varphi'^3}} = \\
 &= \varphi - \psi' \frac{\varphi'^2 + \psi'^2}{\varphi' \psi'' - \psi' \varphi''}
 \end{aligned}$$

F. Maxima, Minima, Wendepunkte, Krümmung

1. Für Funktionen  $y = f(x)$

Bedingung für ein Maximum:

$$\frac{dy}{dx} = 0 \text{ und } \frac{d^2y}{dx^2} \text{ (an der Stelle des Maximums)} < 0$$

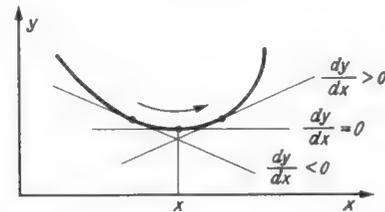


Bild 3. Das Minimum

Bedingung für ein Minimum:

$$\frac{dy}{dx} = 0 \text{ und } \frac{d^2y}{dx^2} \text{ (an der Stelle des Minimums)} > 0$$

Bedingung für einen Wendepunkt:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 0 \text{ und } \frac{dy}{dx} \text{ (für den Abszissenwert } x, \text{ ) } \neq 0$$

Bedingung für einen Stufenpunkt (Terrassenpunkt):

$$\frac{dy}{dx} = 0 \text{ und } \frac{d^3y}{dx^3} \text{ (für den Abszissenwert, für den die 1. Ableitung 0 wird)} = 0$$

Das Maximum (Bild 2)

Im Maximum läuft die Kurventangente parallel zur x-Achse, folglich muß hier  $\frac{dy}{dx} = 0$  sein. Unmittelbar vor diesem Punkt ist  $\frac{dy}{dx}$  positiv, unmittelbar danach negativ. Da also der erste Differentialquotient beim Durchlaufen des Maximums (in x-Richtung) abnimmt, muß  $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$  sein.

Das Minimum (Bild 3)

Im Minimum läuft die Kurventangente parallel zur x-Achse, folglich muß hier  $\frac{dy}{dx} = 0$  sein. Unmittelbar vor diesem Punkt ist  $\frac{dy}{dx}$  negativ, unmittelbar danach positiv. Da also der erste Differentialquotient beim Durchlaufen des Minimums (in x-Richtung) zunimmt, muß  $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$  sein.

Der Wendepunkt (Bild 4)

In dem Kurvenverlauf von Bild 4 können zwei Bereiche unterschieden werden:

Konkav und konvex.

Im konkaven Gebiet (A...B) ist die Kurve nach unten gekrümmt, die Tangente in einem beliebigen Kurvenpunkt liegt oberhalb des Kurvenzuges. In diesem Bereich nimmt  $\frac{dy}{dx}$  ab (von einem in Punkt A gegebenen positiven Wert, über Null im Kurvenmaximum, zu dem negativen Wert für Punkt B). Demzufolge ist  $\frac{d^2y}{dx^2}$  in diesem Gebiet  $< 0$ .

Im konvexen Teil (B...C) ist die Krümmung nach oben gerichtet, die Tangente liegt unterhalb der Kurve. In diesem Gebiet nimmt  $\frac{dy}{dx}$  zu (von dem negativen Wert in B, über Null für das Kurvenminimum, zu dem positiven Wert von Punkt C).

Also ist hier  $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$ .

Der Wendepunkt ist also die Stelle, wo die beiden Bereiche:

konkav mit  $\frac{d^2y}{dx^2} = y'' < 0$  und

konvex mit  $\frac{d^2y}{dx^2} = y'' > 0$

zusammenstoßen und  $\frac{d^2y}{dx^2} = y'' = 0$  ist.

Der Stufenpunkt, Terrassenpunkt (Bild 5)

Im Punkt  $x = 0$  von Bild 5 ist das Kriterium für einen Wendepunkt erfüllt. Es schließt sich dort ein konvexer Bereich an einen konkaven Teil an. Außerdem verläuft die Tangente im Punkt  $x = 0$  waagrecht, d. h.  $\frac{dy}{dx} = 0$ . Ein Maximum oder Minimum liegt aber nicht vor, wie zunächst aus der Tatsache  $y' = 0$  gefolgert werden könnte, denn beim Durchgang durch  $x_0$  ändert  $y'$  nicht sein Vorzeichen. Sowohl im konkaven wie im konvexen Ast ist  $y' > 0$ .

Der Stufenpunkt, Terrassenpunkt ist also ein Wendepunkt mit waagrecht liegender Tangente.

Der Krümmungsradius.

$$\rho = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{y''} \text{ (die Quadratwurzel ist positiv zu nehmen)}$$

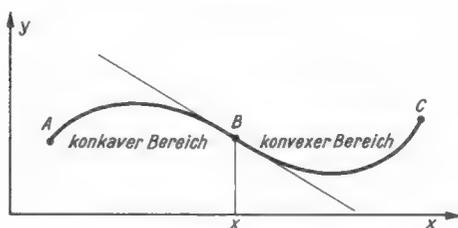


Bild 4. Der Wendepunkt

Die Krümmung ist positiv, wenn beim Fortschreiten längs der Kurve in Richtung steigender Abszissen eine Wendung nach links gemacht werden muß (Bild 5). Ist  $y'' = 0$ , dann wird  $\rho = \infty$ , die Kurve hat einen Wendepunkt.

(Bei der Formel für  $\rho$  ist vorausgesetzt, daß für die x-Achse und die y-Achse gleiche Maßstäbe gewählt sind.)

Die Koordinaten des Krümmungsmittelpunktes  $(\xi, \eta)$ .

Bezeichnet man mit  $x, y$  die Koordinaten desjenigen Kurvenpunktes, für den der Krümmungsradius bestimmt wird, so sind die Koordinaten des Krümmungsmittelpunktes gegeben durch:

$$\xi = x - y' \frac{1 + y'^2}{y''}$$

$$\eta = y + \frac{1 + y'^2}{y''}$$

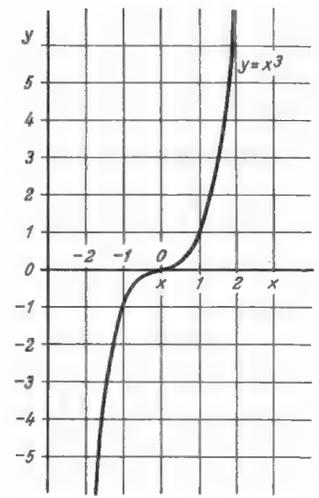


Bild 5. Der Stufen-Terrassenpunkt bei der Funktion  $y = x^3$

2. Für Funktionen  $z = f(x, y)$

Bedingung für ein Maximum.

Analog zu F1 gilt:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0; \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \text{ und } \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \text{ (an der Stelle des Maximums)} < 0$$

Ferner muß gelten:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)^2 > 0 \quad (2)$$

Bedingung für ein Minimum

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0; \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \text{ und } \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \text{ (an der Stelle des Minimums)} > 0$$

Ferner muß gelten:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)^2 > 0$$

Das Maximum

Im Maximum der durch die Funktion  $z = f(x, y)$  gegebenen Fläche läßt sich eine Tangentialebene parallel zur  $xy$ -Ebene anlegen. An diesem Punkt muß also  $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$  und ebenso  $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$  sein. Die Zusatzbedingung (2) ist aus folgendem Grunde notwendig. Bei einer Fläche muß man zwischen einem Maximum und einer Sattelstelle unterscheiden können. Bei der letzteren durchschreitet man zwar in der einen Richtung ein Maximum, in einer anderen (z. B. rechtwinklig dazu liegenden) aber ein Minimum. Bei der Maximumstelle dagegen tritt nach allen Seiten eine Abnahme ein. Die Gl. 2 läßt erkennen, ob es sich um ein Maximum, Minimum oder eine Sattelstelle handelt.

Das Minimum

Es gelten die gleichen wie für das Maximum aufgezeigten Überlegungen.

Der Sattelpunkt

Ist  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)^2 < 0$ , so hat die Fläche einen Sattelpunkt.

3. Beispiele

a) Maximum

Ein geschlossener zylindrischer Körper ist so zu dimensionieren, daß bei gegebener Oberfläche sein Rauminhalt ein Maximum wird.

Oberfläche des zylindrischen Körpers

$$O = 2\pi r l + 2\pi r^2 = 2\pi r(l + r)$$

Volumen des zylindrischen Körpers

$$V = \pi r^2 l$$

$$V = \pi r^2 \left( \frac{O}{2\pi r} - r \right) = \frac{r \cdot O}{2} - \pi \cdot r^3$$

$$V = f(r) = \frac{r \cdot O}{2} - \pi \cdot r^3$$

$$V' = f'(r) = \frac{O}{2} - 3\pi r^2$$

$$V' = 0 \text{ für } r_{\max} = \sqrt{\frac{O}{6\pi}}$$

$$V'' = f''(r) = -6\pi r$$

$$V'' \text{ (an der Stelle des Maximums, d. h. für } r_{\max}) = -6\pi \sqrt{\frac{O}{6\pi}} < 0$$

Für  $r_{\max} = \sqrt{\frac{O}{6\pi}}$  hat die Funktion  $V = f(r)$  ein Maximum, da die erste Ableitung = 0 und die zweite Ableitung an der Stelle  $r = r_{\max}$  negativ ist.

b) Wendepunkt

Wendepunkte der Funktion  $y = \sin x$ :

$$y = \sin x$$

$$y' = \cos x$$

$$y'' = -\sin x$$

Die Bedingung für den Wendepunkt lautet:

$$y'' = 0 \text{ und } y' \neq 0$$

$$y'' = 0 = -\sin x, \text{ erfüllt für } x = 0, \pi, 2\pi, -\pi, -2\pi \dots$$

$y'$  ist an diesen Stellen

$$\left. \begin{aligned} \cos x = \cos 0 &= 1 \\ \cos x = \cos \pi &= -1 \\ \cos x = \cos 2\pi &= 1 \\ \cos x = \cos (-\pi) &= -1 \\ \cos x = \cos (-2\pi) &= 1 \end{aligned} \right\}$$

Die Steigung der Kurve  $y = \sin x$  ist in den Wendepunkten =  $\pm 1$

c) Krümmungsradius

Es ist der Krümmungsradius der Kettenlinie in ihrem tiefsten Punkt (Scheitel) zu bestimmen.

$$\text{Kettenlinie } y = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x})$$

$$y' = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) = [\text{s. Mth 21/1a}] = \text{Sh} x$$

$$y' = 0 \text{ für } \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) = \text{Sh} x = 0$$

$$\text{Sh} x = 0 \text{ für } [\text{s. Mth 21/1a}] x = 0$$

Die Gleichung für den Krümmungsradius lautet:

$$\rho = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{y''}$$

Es sind also  $y'$  und  $y''$  für den Punkt  $x = 0$  zu bestimmen.

$$y = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x})$$

$$y' = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) \parallel \text{für } x = 0 : y'_0 = \frac{1}{2} (1 - 1) = 0$$

$$y'' = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) \parallel \text{für } x = 0 : y''_0 = \frac{1}{2} (1 + 1) = 1$$

$$\rho = \frac{(1 + 0)^{3/2}}{1} = 1$$

$$\xi = x - y' \frac{1 + y'^2}{y''} \parallel \text{für } x = 0 \quad \xi_0 = 0 - 0 \frac{1 + 0}{1} = 0$$

$$\eta = y + \frac{1 + y'^2}{y''} \parallel \text{für } x = 0 \quad \eta_0 = 1 + \frac{1 + 0}{1} = 2$$

G. Geometrische Konstruktion der abgeleiteten Kurve

Es ist oft erforderlich, zu einer zeichnerisch gegebenen Funktion  $y = f(x)$  (Bild 6, Kurve a) die abgeleitete Kurve  $b = y' = f'(x)$  zu bestimmen. Man verfährt dann in folgender Weise.

In genügend vielen Punkten (1, 2, 3...) werden Tangenten an a gelegt. Dazu werden Parallelen durch den Punkt P ( $x = -1$ ) gezogen. Deren Schnittpunkte mit der y-Achse sind mit 1', 2', 3'... bezeichnet.

Zieht man nun senkrechte Linien durch (1, 2, 3...) und waagerechte durch (1', 2', 3'...) so bilden die Schnittpunkte  $b_1, b_2, b_3 \dots$  die in Bild 6 gestrichelt dargestellte Kurve  $b = y'$ .

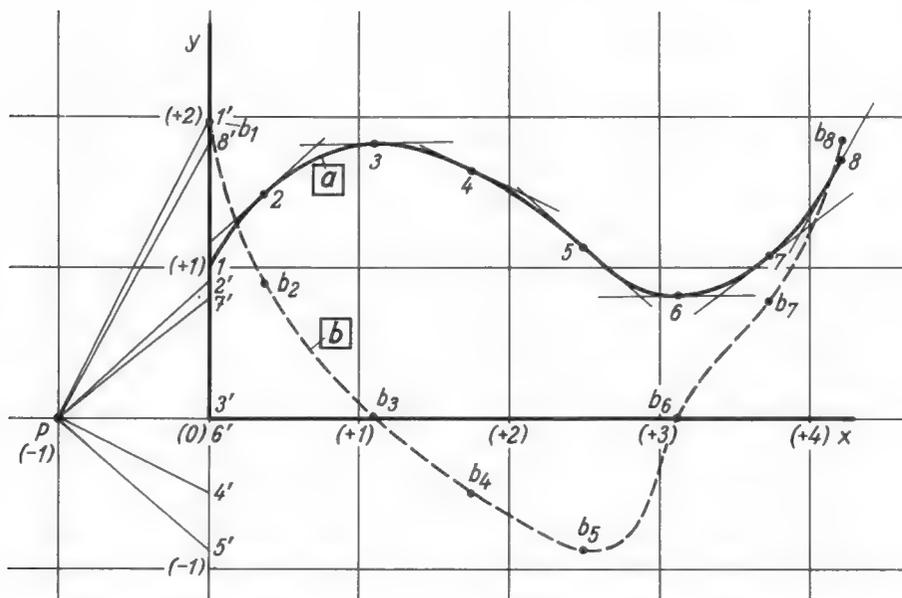


Bild 6. Geometrische Konstruktion der abgeleiteten Funktion



## Bauanleitung: 100-W-Mischverstärker

verschachtelte Wicklungsweise anwendet. Die Phasendrehungen verwandeln aber bei den höchsten Höhen, die schon außerhalb des Hörbereiches liegen, die Gegenkopplung in Rückkopplung. Die Endröhren kommen ins Schwingen und werden unter Umständen zerstört. Beim Versuchsbetrieb des Verstärkers wurden vor Einbau der erwähnten Schutzwiderstände Funkenüberschläge von 10 mm Länge an den Röhrenfassungen und sogar im Innern der Röhren beobachtet. Das bewußte Beschneiden der höchsten, aber bereits unhörbaren Höhen schafft dagegen sofort die angestrebte Stabilität

### Klangregler und Vorverstärker

Die Klangregelung, bei der Höhen und Tiefen unabhängig voneinander angehoben und abgesenkt werden können, erfolgt in einem Netzwerk, das schaltungsmäßig zwischen den beiden Trioden einer weiteren Vorröhre ECC 40 liegt. Die Mischung der drei Eingänge wird in bekannter Weise so vorgenommen, daß die Schleifer der drei Regler über 500-k $\Omega$ -Entkopplungswiderstände auf das Gitter des ersten Triodensystems geschaltet sind. Der oberste Regler (Kanal I) ist nicht direkt an die Eingangsklemmen angeschlossen, sondern über eine zusätzliche Mikrofönvorröhre EF 40. Die Eingangsempfindlichkeit an den Klemmen I liegt bei etwa 1 mV, so daß dort wahlweise ein Kristallmikrofon oder unter Verwendung eines handelsüblichen Mikrofönübertragers 1:20 ein Tauchspulenmikrofon angeschlossen werden kann. Die Empfindlichkeit der Kanäle II und III liegt bei etwa 200 mV, sie sind also zum Anschluß von Kristalltonabnehmern, Tonbandgeräten oder von Rundfunkempfängern (nach Diodenausgang) geeignet.

### Die Aussteuerungskontrolle

Der Verstärkerausgang ist für 100-V-Anpassung eingerichtet<sup>1)</sup>, entsprechend einem Ausgangswert von 100  $\Omega$  bei 100 Watt. Parallel zu den Ausgangsklemmen liegt ein einfacher Aussteuerungsmesser, bestehend aus einem 0,1-mA-Anzeigeelement, zwei Trokengleichrichtern und einigen Widerständen. Der unmittelbar an die Ausgangsklemme

<sup>1)</sup> Radio-Praktiker-Bücherei Band 43: Musikübertragungs-Anlagen. Franzis-Verlag, München.

angeschlossene Gleichrichter wandelt die Nf-Spannung in Gleichspannung um. Der zweite Gleichrichter arbeitet als amplitudenabhängiger Nebenschluß zum Instrument. Sein Innenwiderstand nimmt gemäß der Gleichrichtercharakteristik bei hohen Strömen ab, wodurch die Skaleneichung am Ende zusammengedrückt wird. Man kann also geringere Lautstärken schon deutlich ablesen, während bei kurzen Spitzen der Zeiger nicht so leicht am rechten Skalenende anschlägt. Legt man noch zusätzlich 50  $\mu$ F (Niedervolt-Elektrolytkondensator) parallel zum Instrument, so verlangsamt sich der Zeigerrückgang etwas, und man bekommt eine Anzeige, die der von teuren Aussteuerungsmessern mit verzögertem Rücklauf und logarithmischer Anzeige sehr nahekommt.

Auf dem Ausgangsübertrager befindet sich außerdem eine 0,4- $\Omega$ -Sekundärwicklung. Sie liefert bei Vollausteuern rund 4 Watt an den abschaltbaren eingebauten Mithörlautsprecher. Diese Sprechleistung wirkt im Zimmer fast überlaut, so daß man eine sehr deutliche Vorstellung bekommt, mit welcher Lautstärke die Außenlautsprecher arbeiten. Zusammen mit dem Aussteuerungsmesser erhält man eine völlig ausreichende Kontrollmöglichkeit, auch wenn die entfernt aufgestellten Lautsprecher in der Nähe des Verstärkers nicht zu hören sind. Der Mithörlautsprecher läßt sich abschalten, damit bei Mikroföndurchsagen vom Verstärker aus keine akustische Rückkopplung auftreten kann.

### Der praktische Aufbau

Eine Nf-Leistung von 100 Watt läßt sich gar nicht so leicht bändigen. Das hat schon mancher erfahren müssen, der Verstärker dieser Leistung aufbaute und die Einzelteile ungeeignet anordnete. Im eigentlichen Verstärkerteil treten Spannungsspitzen von 1,5 kV auf, so daß bei gedrängtem Aufbau allerlei Unheil geschehen kann. Wie Bild 2 erkennen läßt, wurden deshalb Verstärker

und Netzteil auf getrennten Chassis untergebracht. Sie stehen über ein achtpoliges Kabel miteinander in Verbindung. Dieses Kabel ist am Netzteil, der die obere „Etage“ bildet, fest angebracht. An seinem freien Ende befindet sich eine Kupplung und am Ausgangsübertrager im Verstärkerteil sitzt die dort fest angeschraubte Steckverbindung. Beim Probeaufbau kann man beide Chassis nebeneinander auf den Tisch stellen und in aller Ruhe die erforderlichen Arbeiten zu Ende führen.

Die einzelnen Adern des Achtfachkabels sind in Bild 1 mit den Ziffern 1 bis 7 versehen. Die achte Ader stellt die Nullverbindung her. Sie ist nicht mit eingezeichnet, weil dadurch die Übersichtlichkeit des Schaltbildes gelitten hätte. In Wirklichkeit führt jedoch keine der angegebenen Nullverbindungen direkt an das Chassis. Vielmehr laufen die Nullanschlüsse jeder Stufe an einem gemeinsamen Punkt zusammen, alle Stufen-Nullpunkte stehen über eine isolierte Leitung in Verbindung, und nur an einer einzigen Stelle im Verstärkerchassis besteht eine Lötverbindung zwischen Nulleitung und Chassisblech. Beim Mustergerät wurde der Stufen-Nullpunkt der ersten Doppeltriode zur Verbindung mit dem Chassis gewählt. Grundbedingung ist, daß die Elektrolytkondensatoren und die abgeschirmte Buchse des Mikroföneinganges durch Zwischenlegen von Isoliermaterial vom Chassis galvanisch getrennt werden. Zum Stufen-Nullpunkt führen isolierte Drähte. Beachtet man das nicht, so erhält man unkontrollierbare Schleifenbildungen über das Chassis, die alle möglichen Störungen nach sich ziehen können.

Über die Platzverteilung auf dem Netzteil-Chassis und über dessen wichtigste Maße gibt Bild 3 Auskunft. Es läßt beispielsweise auch erkennen, daß für den reichlich großen

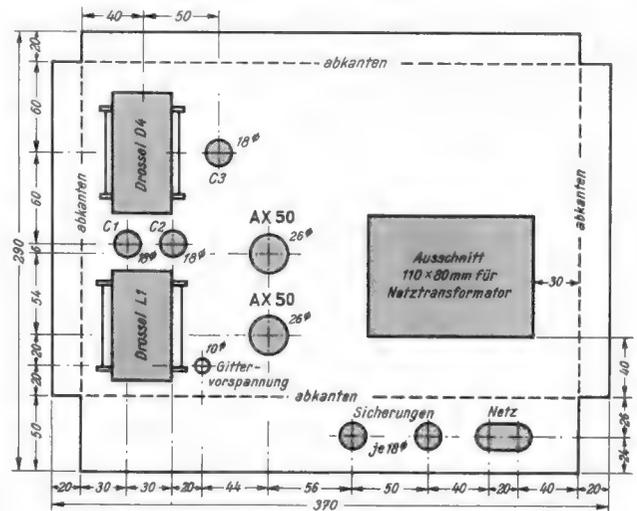


Bild 3: Maßskizze des Netzteil-Chassis

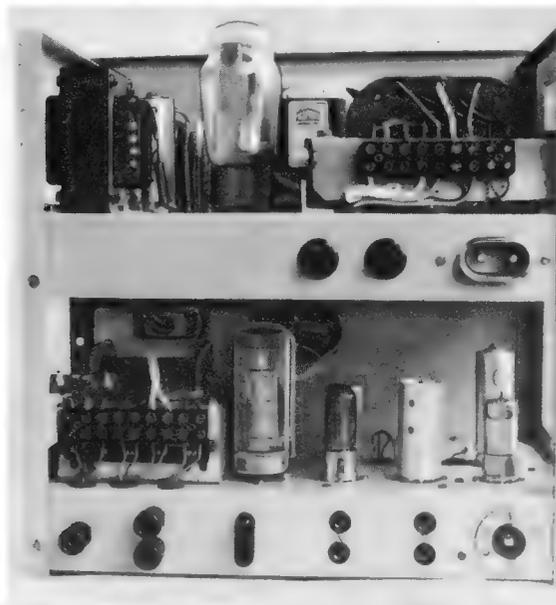


Bild 2. Rückansicht des Verbundchassis. Oben: Netzteil; unten: Verstärkerchassis

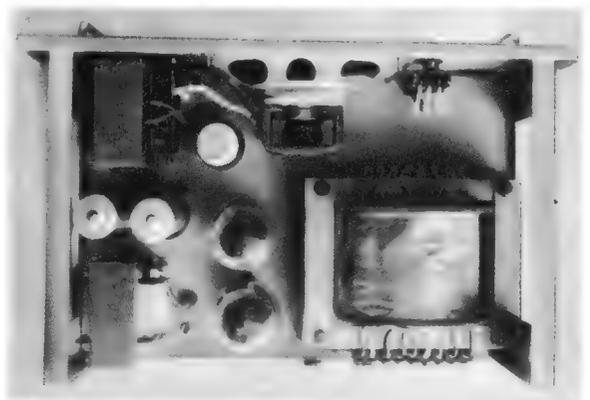


Bild 4. Aufsicht auf das Netzteil-Chassis

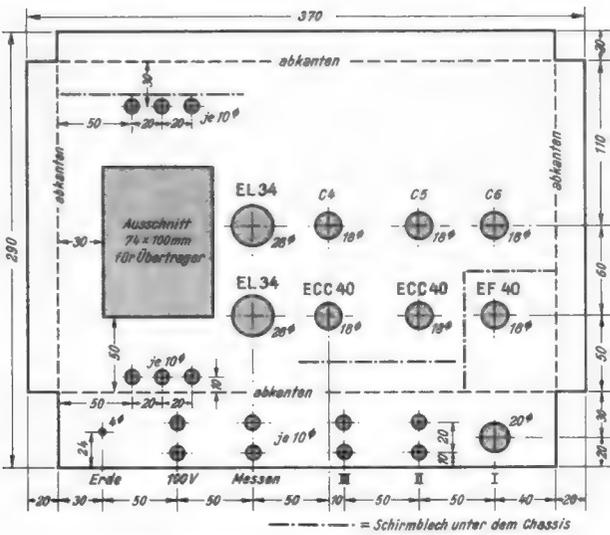


Bild 5. Maßskizze des Verstärker-Chassis

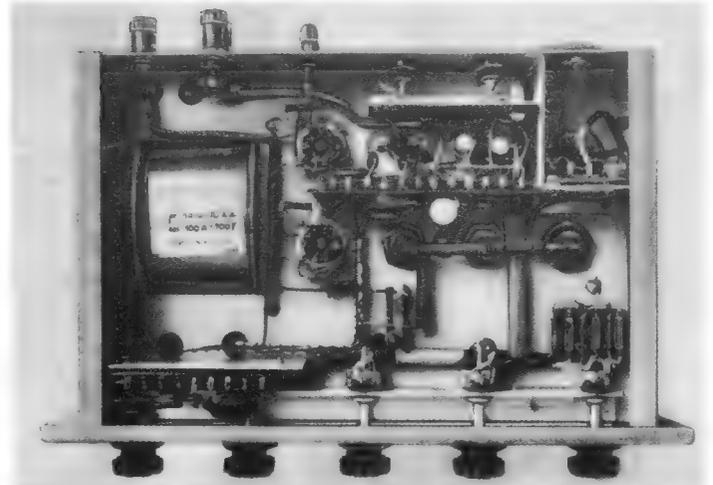


Bild 6. Unteransicht des Verstärker-Chassis

Netztransformator ein Ausschnitt vorzusehen ist, damit man ihn liegend befestigen kann. Bei stehender Montage würde er die übrigen Bauelemente erheblich in der Höhe überragen und dadurch eine recht ungünstige Raumausnutzung verursachen. Bild 4 zeigt, daß die gewählte Anordnung sehr übersichtlich ist und reichlich Platz für den an der Frontplatte befestigten Mithörlautsprecher läßt.

Ähnlich günstige Platzverhältnisse herrschen im Verstärkerchassis (Bild 6). Drei Trennbleche verhindern unerwünschte Verkopplungen. Links unten in Bild 6 sieht man das Blech zur Abschirmung des Klangregelnetzwerkes. An einer Lötösenleiste sitzen alle die Schaltelemente, die in Bild 1 mit einer gestrichelten Linie umrahmt sind. So ergeben sich extrem kurze Verbindungsleitungen zu den beiden Klangreglern, und nur die Ein- und Ausgangsleitung müssen abgeschirmt verlegt werden.

Rechts oben in Bild 6 schirmt ein Winkelblech die Fassung der Mikrofonvorröhre EF 40 ab. Innerhalb des Bleches befinden sich die zur Röhre gehörigen Widerstände und Kondensatoren, die in Bild 1 durch eine strichpunktierte Linie abgegrenzt sind. Die so entstandene Kammer schirmt gleichzeitig die Rückseite der Anschlußbuchse ab.

An der Außenseite des Blechwinkels sitzt eine Lötösenplatte, die bis zu den Fassungen der beiden Endröhren reicht. Sie trägt

alle Widerstände und Kondensatoren, die zu den beiden Röhren ECC 40 gehören. Nur die Siebwiderstände im Netzteil zwischen den Kondensatoren C 3 und C 6 bilden eine Ausnahme; sie sind unmittelbar zwischen den Elektrolytkondensatoren eingelötet.

Ein drittes Abschirmblech ist hinter den Eingangsbuchsen für die Kanäle II und III angebracht. Die genaue Lage aller Bleche ist in der Chassis-Maßzeichnung Bild 5 durch strichpunktierte Linien angegeben.

Auf einer besonderen Lötösenleiste, die in Bild 6 hinter dem rechten Regler (= Mikrofon) zu sehen ist, befinden sich die drei 500-k $\Omega$ -Widerstände, die mit den Schleifern der Mischregler in Verbindung stehen. Die Regler selbst sitzen – wenigstens erwies sich das beim Mustergerät als praktisch – nicht unmittelbar an der Frontplatte, sondern etwas nach innen versetzt an einer Winkelschiene. Das war für den Versuchsbetrieb sehr vorteilhaft, als das Chassis außerhalb des Gehäuses benutzt wurde. Dieser kleine Mehraufwand macht sich aber auch in der Praxis bezahlt, falls man das Verstärkerchassis einmal zur Reparatur ausbauen muß. Man hat dann eine starre Baueinheit vor sich und die Regler hängen nicht, wie es sonst der Fall wäre, frei in der Verdrahtung.

Die Abmessungen der Frontplatte gehen aus Bild 7 hervor. Bild 8 zeigt die Ansicht des fertigen Gerätes. Für den Lautsprecher wurde kein vollständiger Durchbruch vorge-


sehen, sondern in der Frontplatte eine entsprechende Lochung angebracht. Das ist bei rauhem Betrieb, mit dem gerade bei Leihanlagen immer zu rechnen ist, sehr vorteilhaft. Jedenfalls vermeidet man mit Sicherheit, daß beim Transport die Lautsprechermembran versehentlich eingestoßen wird.

Links vom Lautsprecher sitzt der Netzschalter, rechts der Mithörschalter. Zwischen Lautsprecher und Aussteuerungsmesser hat ein Kontrollämpchen Platz gefunden, das rot eingefärbt ist und mit Unterspannung (Lämpchen = 6,3 V) aus einer auf dem Engel-Netztransformator befindlichen aber nicht benutzten 4-V-Wicklung gespeist wird.

Die beiden Chassis hängen zwischen Seitenteilen aus 1-mm-Eisenblech nach Bild 9 an der Frontplatte. Das so gebildete Verbundchassis wird in einen Leistner-Schrank Nr. 11g eingeschoben, dessen überstehende Frontkanten ausreichenden Schutz gegen Beschädigung bieten. Zwei seitliche Traggriffe erleichtern den Transport. Die Schrankrückseite ist durch ein Blech mit Ausschnitten für die Anschlüsse verdeckt. Rechts und links in den Schrankflächen befinden sich Jalousieschlitze zur Entlüftung.

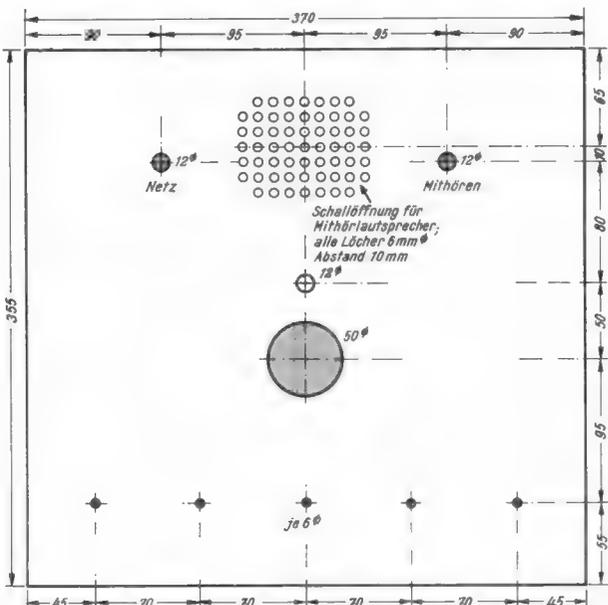**Die Inbetriebnahme**

Der erste Probelauf darf nicht ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen erfolgen, denn wenn sich Fehler eingeschlichen haben, können leicht recht kostspielige Schäden an



Links: Bild 7. Maßskizze der Frontplatte



Rechts: Bild 8. Vorderansicht des fertigen Verstärkers

# Bauanleitung: 100-W-Mischverstärker

## Im Modell verwendete Einzelteile

### Widerstände

- 0,25 Watt: 1 Stück 200 Ω, 4 Stück je 1 kΩ, 5 Stück je 2 kΩ, 1 Stück 3,5 kΩ, 1 Stück 10 kΩ, 1 Stück 50 kΩ, 4 Stück je 100 kΩ, 2 Stück je 150 kΩ, 2 Stück je 200 kΩ, 5 Stück je 500 kΩ, 5 Stück je 1 MΩ
- 0,5 Watt: 1 Stück 2 kΩ, 1 Stück 5 kΩ, 1 Stück 40 kΩ, 2 Stück je 100 kΩ, 1 Stück 1 MΩ
- 1 Watt: 1 Stück 700 Ω, 1 Stück 15 kΩ, 1 Stück 20 kΩ, 1 Stück 200 kΩ
- 2 Watt: 1 Stück 4 kΩ
- 4 Watt: 4 Stück je 100 Ω

### Kondensatoren 500 V (Wima-Tropdydur)

- 1 Stück 50 pF, 1 Stück 150 pF, 2 Stück je 2,5 nF, 1 Stück 10 nF, 2 Stück je 20 nF, 1 Stück 25 nF, 2 Stück je 50 nF, 1 Stück 0,2 μF

### Elektrolytkondensatoren (Valvo)

- 12 Volt: 4 Stück je 50 μF
- 100 Volt: 1 Stück 20 μF
- 450/550 Volt: 6 Stück je 50 μF

### Drehregler (Ruwid)

- 1 Einstellregler mit Schraubenschlitz 50 kΩ, 5 Potentiometer 1 MΩ log.

### Trockengleichrichter (AEG)

- 1 Stück E 106/10, 2 Stück E 14 C 5

### Röhren (Valvo)

- 1 Stück EF 40, 2 Stück ECC 40, 2 Stück EL 34, 2 Stück AX 50, Fassungen hierzu

### Transformatoren und Drosseln (Engel)

- 1 Netztransformator Prim. 110/125/220 V, Sek. 400 V/50 V/6,3 V/4 V/4 V/4 V, Typ N 9
- 1 Netzdrossel lt. Text, Typ L 1
- 1 Netzdrossel 130 Ω/10 H, Typ D 4
- 1 Ausgangsübertrager Prim. 10 kΩ/100 Watt, Sek. 100 Ω/16 Ω/0,4 Ω, Typ GA 100

### Verschiedenes

- 1 Gehäuse mit 2 Chassis und 2 Seitenteilen, Typ 11g für FUNKSCHAU-Bauanleitung 100-W-Verstärker (Leistner)
- 1 Milliampereometer 0,1 mA, letztes Skalendrittel rot ausgelegt mit Aufschrift „Aussteuerung“, Gehäusedurchmesser 50 mm (Neuberger)
- 5 Skalen 270° mit 60 mm Ø für Potentiometer, 5 Drehknöpfe mit 40 mm Ø dazu (Dr. Mozar)
- 2 Sicherungs-Einbauelemente (Wickmann)
- 1 Geräterestecker mit Specksteingarnitur und Überflutungstülle
- 3 Doppelbuchsen (Dr. Mozar)
- 3 Geräteklemmen mit 4-mm-Loch (Hirschmann)
- 1 abgeschirmte einpolige Mikrofonbuchse
- 1 zweipoliger Kippschalter (Netz)
- 1 einpoliger Kippschalter (Lautsprecher)
- 1 Lämpchen 6,3 V/0,3 A mit Fassung
- 1 achtpolige Steckvorrichtung
- Verschiedene Kleinteile
- Ovallautsprecher Isophon P 015/19/8

### Wickelvorschrift für die Netzdrossel L 1

- Windungszahl: 550 Wdgn. 0,4 mm CuL
- Mantelkern, Außenmaße: 84 × 70 mm
- Kernquerschnitt: 7,8 cm<sup>2</sup>
- Blechstärke: 0,5 mm
- Kernbreite: 28 mm
- Schichthöhe: 28 mm
- Luftspalt: Joch ohne Zwischenlage auf Kern legen

Bauelementen entstehen. Am besten erprobt man zunächst den Verstärker allein, und zwar ohne Endröhren. Die Stromversorgung soll dabei aus einem normalen Empfänger-Netzteil erfolgen, wobei es völlig genügt, wenn an Leitung 1 ca. 250 bis 300 V liegen. Mit dem Kopfhörer wird zwischen Masse und wechselweise zwischen den Gitterkontakten der Endröhren abgehört. Die Wiedergabe muß an beiden Endröhren-Gitteranschlüssen gleich laut und völlig brummfrei sein.

Bevor man den eigentlichen Netzteil und die Endstufe in Betrieb nimmt, sind nachfolgend genannte Vorkehrungen erforderlich. Zum Schutz gegen Überlastungen wird an den 100-V-Ausgang eine Glühlampe 110 V/100 Watt angeschlossen. Parallel zur Primärseite des Ausgangsübertragers legt man eine Funkenstrecke. Hierzu werden die beiden Anodenanschlüsse am Übertrager mit einem Bügel aus 1,5-mm-Schaltendraht überbrückt, den man in der Mitte durchschneidet und dessen stehengebliebene Drahtenden man so zurechtbiegt, daß sie mit den Spitzen etwa 1 mm voneinander entfernt sind. Schließlich hebt man den Kurzschluß bei den Meßbuchsen M auf und fügt dort ein Milliampereometer mit 250 mA Meßbereich ein. Es dient zum Einstellen des richtigen Arbeitspunktes.

Damit ist noch nicht alles getan. Parallel zu C 1 und C 2 muß je ein Voltmeter geschaltet werden, das anzeigt, ob die Drossel L 1 in Ordnung ist, und das rechtzeitig warnt, wenn die Leerlaufspannung die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren überschreitet. Unmittelbar nach dem Einschalten, wenn die Verstärkerröhren noch nicht durchgeheizt sind, wird die Spannung an jedem Kondensator auf 500 V ansteigen. Das ist nicht gefährlich, besonders wenn man die modernen Typen für 450/550 V Betriebsspannung benutzt. Sobald die Endröhren richtig arbeiten und mit dem Gittervorspannungs-Regler der vorgeschriebene Katoden-Ruhestrom von 46 mA ( $2 \times I_a = 40 \text{ mA}$ ;  $2 \times I_{g2} = 6 \text{ mA}$ ) eingestellt wurde, müssen die Spannungen an C 1 und C 2 auf je ca. 420 V absinken.

Wenn man jetzt den Verstärker bespricht, steigt der Katodenstrom bei Vollaussteuerung auf 230 mA an und die Spannungen an C 1 und C 2 sinken auf etwa je 390 V ab.

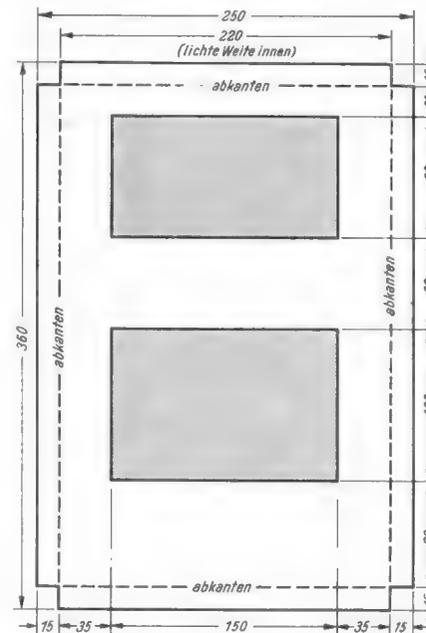


Bild 9. Maßskizze der Chassis-Seitenteile

Gleichzeitig leuchtet die als Ballastwiderstand angeschlossene 100-Watt-Lampe hell auf. Etwaige Funkenüberschläge an der Funkenstrecke sind ungefährlich, dagegen deuten Überschläge an einer Röhrenfassung auf unerwünschte Schwingen hin. Der Verstärker ist dann sofort auszuschalten, und man muß untersuchen, worauf diese Erscheinung zurückzuführen ist.

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daß die Gegenkopplungswicklung richtig gepolt sein muß, weil bei falscher Polung Rückkopplung entsteht. Die richtige Polung ist durch Versuch zu ermitteln, und zwar am besten bei verminderter Anodenspannung (100-Watt-Glühlampe in die Plus-Anodenzuführung der Endröhren schalten). Wenn ein anderer als der Originalübertrager benutzt wird, kann sich der Wert für den Gegenkopplungs-Vorwiderstand von 5 kΩ erheblich ändern. Der neue Wert kann nur durch Versuche festgestellt werden. Man wähle ihn so groß, daß noch keine Selbsterregung eintritt, und auch wieder so klein, daß eine deutliche Lautstärkeabnahme zu beobachten ist.

Der Verstärker V 564 paßt im Baustil zu den Geräten der Verstärkerserie 53. Er kann auch zusammen mit diesen als Lautsprecherverstärker betrieben und an den Ausgang eines Mischpultes angeschlossen werden. Hierfür kommen die Eingänge II oder III in Frage. Die Klangregler sind dabei in „neutrale“ Stellung zu bringen; man stellt sie also so ein, daß die Grenzfrequenzen weder angehoben noch abgesenkt werden. Diese Stellung entspricht nicht genau der Mitte des Regelbereiches, sondern sie liegt dicht hinter dem linken Anschlag. Das ist darauf zurückzuführen, daß weder lineare noch logarithmische Regler-Kennlinien ideal zu der benutzten Klangregelschaltung passen. Regler mit anderen Kennlinien sind aber nicht handelsüblich.

Für den KW-Amateur dürfte es von Interesse sein, daß sich dieser Verstärker sehr gut als Anodenmodulator eignet. Als Modulationstransformator für den Sender dient der gleiche Ausgangsübertrager-Typ, wie er im Verstärker benutzt wird. Man schließt ihn aber „umgekehrt“ an. Seine hochohmige Primärwicklung liegt im Anodenstromkreis der Sender-Endstufe und seine 100-V-Wicklung steht mit dem Verstärker ausgang in Verbindung.

## Elektroakustische Radio-Praktiker-Bücher

von Ingenieur Fritz Kühne

### Vielseitige Verstärkergeräte für Tonaufnahme und Wiedergabe

6. und 7. Auflage. 64 Seiten, 36 Bilder. RPB Nr. 8

### Tonstudio-Praxis

64 Seiten, 36 Bilder, 6 Tabellen. RPB Nr. 28

### Musikübertragungs-Anlagen

2. Auflage. 64 Seiten, 34 Bilder, 11 Tabellen. RPB Nr. 43

### Mikrofone, Aufbau, Verwendung und Selbstbau

3. Auflage. 64 Seiten, 39 Bilder, 2 Tabellen. RPB Nr. 11

### Neuzeitliche Schallfollenaufnahme

2. Auflage. 64 Seiten, 39 Bilder. RPB Nr. 7

Jeder Band 1.40 DM

FRANZIS-VERLAG · MÜNCHEN 2

# Schallschutz in Wohnungen

Viele Rundfunkteilnehmer können die erstklassige Wiedergabequalität ihrer modernen Geräte mit der dazu notwendigen Lautstärke nicht richtig ausnutzen, weil sie sonst die Wohnungsnachbarn stören. Sie sind daher gezwungen, vor allem in den späten Abendstunden eine geringere Lautstärke und damit eine unzureichende Dynamik einzustellen, wobei dann trotz entsprechender Tonkorrektur die Raumklangwirkung nicht mehr voll zur Geltung kommt.

Der Verfasser hat beim Neubau eines Hauses die darin befindlichen Wohnungen mit geringstem Aufwand soweit gegen Störschall isoliert, daß jeder Mieter sein Rundfunkgerät auch nachts noch entsprechend laut einstellen kann, ohne daß es von den Nachbarn als störend empfunden wird. Die nachstehend beschriebenen Schallschutzmaßnahmen können größtenteils auch noch nachträglich in fertige Häuser eingebaut werden. Es ist dabei nicht notwendig, die gesamte Wohnung gegen die benachbarten Räume schallmäßig zu isolieren, sondern es genügt eine Isolierung der Zimmer, in denen Rundfunk- und Fernsehgeräte betrieben werden. Eine solche Schalldämmung ist auch für Rundfunk-Fachgeschäfte und Werkstätten zu empfehlen, die an Wohnungen angrenzen.

## Schallschutz in der Praxis

Treffen die Schallwellen eines Rundfunkgerätes auf Wände oder Zimmerdecken, so werden diese Flächen zu Körperschallschwingungen angeregt, die von der rückwärtigen Seite als Luftschall abgestrahlt werden. Eine Wand kann also im wesentlichen als träge Masse betrachtet werden, so daß bei Einfachwänden und -decken das Gewicht für die Dämmwirkung maßgebend ist. Mehrfachwände, also solche aus mehreren Schalen, ergeben dagegen auch bei geringerem Gewicht wesentlich höhere Schalldämmwerte. Aus diesem Grunde wurden bei dem erwähnten Neubau die Hohlräume der Hohlblocksteine der 24 cm starken Trennwand zum Nachbarhaus mit Zement ausgefüllt, um dadurch das Gewicht der Wand zu erhöhen. Bei Neubauten sollte man auf diesen Punkt besonders achten, wenn man es nicht überhaupt vorzieht, an dieser Stelle massive Steine zu verwenden. Trotzdem reicht die Schalldämmung bei beiden Verfahren noch nicht aus, so daß zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.

Zur weiteren Isolation diente bei dem Neubau *Sillan-Steinwolle*<sup>1)</sup>, die sich inzwischen als hochwertiger Dämmstoff gegen Schall, Wärme und Kälte bestens bewährt hat. Das Material wird in Ballen, Bahnen auf Rohrmatten, filzartig und in Platten geliefert. Im vorliegenden Fall wählte man zur Schalldämmung an den Wänden zum Nachbarhaus 20 mm starke Sillan-Platten (Bild 1). Diese wurden auf einer 5 mm dicken Gipschicht auf der ebenen Innenwand angebracht. Die Platten müssen fugendicht aneinanderstoßen. Gipsstege sind zu vermeiden, und Nägel innerhalb der zu dämmenden Fläche sind unzulässig. Dieser Belag wird mit verzinktem und geschweißtem Rabitzgewebe überspannt und dieses nur oben an der Decke und unten am Boden befestigt. Darauf kommt zum Schluß eine etwa 25 mm starke Putzschicht.

Diese Art der Schallisolation hat sich gut bewährt, so daß man die früher übliche Methode, vor die Wand in einem gewissen Abstand eine zweite dünne Schale aus Bims- oder Gipsdielen zu setzen, nicht mehr anzuwenden braucht. Dieses ältere Verfahren

hat den Nachteil, daß es kostspielig ist und daß außerdem auch zu viel an Raum verloren geht.

Zur Schalldämmung zwischen den Stockwerken, die gleichzeitig den Trittschall unterdrücken soll, wurden zunächst auf die Rohdecke (Betondecke, Hohlblockdecke) 15 mm starke Sillanplatten gelegt und darauf ein 35 mm starker schwimmender Estrich aufgebracht (Bild 2). Normalerweise genügt das bereits. Im vorliegenden Fall wurde noch zwischen Erdgeschoß und erstem Stock eine zusätzliche Luftschalldämmung unter Verwendung von Stabilrohrmatten mit Sillanwollauflage vorgesehen, damit auch wirklich nicht das leiseste Geräusch durchkommt. Die verwendete Stabilrohrmatte besteht aus einem Rohrgeflecht als Putzträger mit einer etwa 25 mm starken Sillanwollauflage (= 1 kg/m<sup>2</sup>), die auf einen Lattenrost an die Decke genagelt und dann mit Gips verputzt wird.

Da es bei bestehenden Gebäuden nur ganz selten möglich sein dürfte, noch nachträglich Sillanplatten mit schwimmendem Estrich zu verlegen, so muß man sich hierbei allein auf die Schallisolation mit Stabilrohrmatten beschränken und solche mit einer stärkeren Wollauflage von 2 kg/m<sup>2</sup> (= 50 mm) wählen. Damit wird dann ebenfalls noch eine ausreichende Luftschalldämmung zwischen den Stockwerken erreicht.

## Praktische Ergebnisse

Die praktischen Ergebnisse der angegebenen Schalldämmung bei dem Neubau wurden gegen 22 Uhr bei völliger Stille durch folgenden Versuch ermittelt: In das ans Nebenhaus grenzende Wohnzimmer wurde ein Rundfunkgerät gestellt, und zwar so, daß der Schall aus 4 m Entfernung genau auf die Grenzwand traf; die Lautstärke wurde absichtlich übergroß gewählt. Im danebenliegenden Zimmer, im Nachbarhaus, konnte man den Lautsprecher nur noch leise vernehmen, ohne daß er trotz

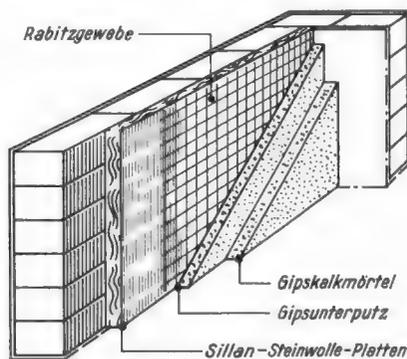


Bild 1. Schallisolation einer Wand

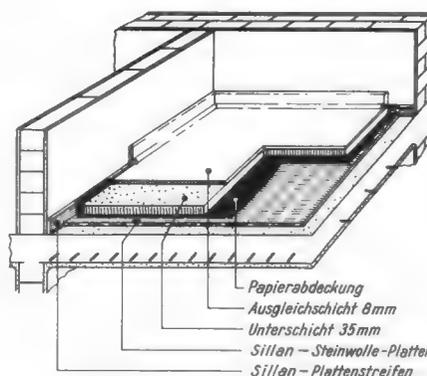


Bild 2. Schallisolation einer Zimmerdecke

der vorgerückten Stunde als störend empfunden wurde. Hätten sich an der Trennwand des Nachbarhauses ebenfalls Sillanplatten befunden, so wäre eine hundertprozentige Schalldämmung erzielt worden, obwohl die Trennwand nur 24 cm stark ist.

Die Schallisolation zwischen den Stockwerken war bei der Decke mit zusätzlichem Stabilrohrmatten-Belag ebenfalls hundertprozentig. In den anderen Stockwerken erwies sich der Schallschutz als so ausreichend, daß selbst in den späten Nachtstunden, in denen getestet wurde, der noch schwach hörbare Lautsprecher keineswegs als „ruhestörend“ zu bezeichnen war. Man muß aber berücksichtigen, daß bei diesen Versuchen die eingestellte Lautstärke für den Raum zu groß war. Bei normaler Einstellung liegen die Verhältnisse noch günstiger.

## Die Kostenfrage

Zweckmäßigerweise nimmt man die Schallisolation bei allen Neubauten vor, weil dann die Kosten nur gering sind. Es ist nicht notwendig, die ganze Wohnung abzuisolieren, sondern nur die Zimmer, in denen Rundfunk- und Fernsehgeräte betrieben werden.

Sillanplatten kosten je Quadratmeter bei 10 mm Stärke 1,75 DM, bei 15 mm Stärke 2,60 DM und bei 20 mm Stärke 3,30 DM. Für den Quadratmeter Stabilrohrmatten zum Isolieren der Decke bezahlt man bei 1 kg/m<sup>2</sup> Wollauflage 2,80 DM und bei 2 kg/m<sup>2</sup> Wollauflage 3,55 DM. Hinzu kommen bei Altbauten die Kosten für den Gipsverputz, der beim Neubau sowieso gemacht werden muß. Für eine Zimmerwand mit 4 m Länge und 2,50 m Höhe kosten die benötigten 20 mm starken Sillanplatten 33 DM. Bei einer Decke von 4 x 5 m erfordern die 15-mm-Sillanplatten einen Betrag von 52 DM.

Bei Altbauten, oder falls 100% Schalldämmung erwünscht sind, erhöhen sich die Kosten wie folgt: Stabilrohrmatten und Sillanwollauflagen von 1 kg/m<sup>2</sup> erfordern 56 DM, bei 2 kg/m<sup>2</sup> Wollauflage 71 DM. Zu diesen Preisen kommen dann bei Altbauten noch die Kosten für den Gipsverputz.

Man entnimmt daraus, daß es vor allem bei Neubauten mit geringem finanziellen Aufwand möglich ist, den Luftschall ausreichend gegen andere Wohnungen abzu-dämmen. Zusätzlich bietet die Sillanwolle eine gute Wärmeisolation, was zu einer Ersparnis an Brennstoff führt, so daß sich die anfänglichen Mehrkosten bald bezahlt machen.

Egon Koch

(Vgl. auch S. 260 dieses Heftes: Akustische Verbesserungen bei Lautsprechern und Musiktruhen.)

## Werbeschallplatten für Schallplattenhändler

Die Idee der Werbeschallplatte ist zwar bekannt und sie hat sich vielfach bewährt. Leider gibt es aber nur wenige Schallplattenhändler, die sich Platten mit einem eigenen Text oder mit eigenen Musikproben herstellen lassen können. Telefunkon hatte eine gute Idee und brachte eine Werbeplatte für Schallplattenhändler heraus; ihr Text enthält keine Markenreklame und er ist so abgefaßt, daß der Kunde den Eindruck erhält, die Platte sei von seinem Händler individuell zusammengestellt. Bei 14 Minuten Spielzeit enthält sie 32 musikalische Beispiele, und da sie meist auch von den Bekannten und Nachbarn des Kunden angehört wird, ergibt sich eine vorzügliche Werbung. Fertig mit Versandtasche wird die Platte für 1 DM je Stück geliefert, und bei Abnahme von 200 Stück kann der Name des Händlers auf das Etikett gedruckt werden. Eine nette Idee, die Schallplatte für sich selbst Reklame treiben zu lassen!

<sup>1)</sup> Hersteller: Grünzweig & Hartmann, Ludwigshafen/Rhein.

Steilheit = 28 mA/V

## Die französische Breitbandverstärker-Tetrode PTT 243 P

Über diese Röhre ausnehmend großer Steilheit, die in Frankreich unter der Marke CSF hergestellt wird, hat man zwar schon verschiedentlich gehört. Aber genauere Daten dieser Röhre wurden bei uns noch kaum bekanntgemacht, auch Bilder sind noch nicht veröffentlicht worden. Wir können heute das Geheimnis – soweit es ein Geheimnis ist – etwas lüften.

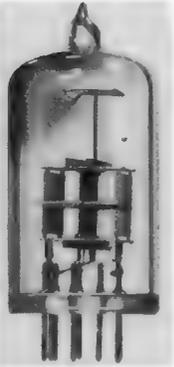


Bild 1. Die Röhre im Gegenlicht. Höhe ohne Pumpstutzen 5 cm

Warum die Feststellung, daß bei der starken und vielfältigen Abhängigkeit der zahlreichen für die Daten einer Röhre verantwortlichen Faktoren die einseitige Vergrößerung der Steilheit ein Kompromiß nach anderer Seite verlangt. Den Kompromiß so zu legen, daß die Röhre die ihr gestellten Aufgaben besser erfüllt, als jede ihrer Vorgängerinnen, darin besteht die Aufgabe und die Kunst des Konstrukteurs.

Grundsätzlich kann man die Steilheit einer Röhre z. B. dadurch erhöhen, daß man die Katodenbelastung steigert. Aber es gibt da Grenzen und als solche hat man bei der Röhre PTT 243 aus Erfahrungen heraus 50 mA/cm<sup>2</sup> angenommen, die demnach als erste Konstante in die Rechnung kamen.

Eine weitere Möglichkeit zur Steilheits-erhöhung besteht darin, den Abstand zwischen Emissionsschicht-Oberfläche und Steuergitter zu verringern. Aus mechanischen Grün-

den kommt man auch hier nicht unter ein gewisses Maß. Immerhin ist es gelungen, den Abstand bis auf 6/100 mm zu drücken, das ist ungefähr die Stärke eines Blättchens Zigarettenpapier. Das Gitter wird aus nur 8/1000 mm starkem Draht bei einem Windungsabstand von 7/100 mm gewickelt.

Auch das Schirmgitter ist der Katode näher gerückt, nämlich bis auf 0,525 mm. Beide Umstände erhöhen natürlich die schädlichen Kapazitäten. Um die Summe dieser Kapazitäten nicht unnötig zu vergrößern, hat man auf ein Bremsgitter verzichtet, die PTT 243 stellt demnach eine Tetrode dar. Obwohl sich damit der innere Widerstand verringert, liegt darin keine Einschränkung der vorgesehenen Anwendungsgebiete: Breitbandverstärkung in Verstärkern von Koaxialkabeln oder Hertzischen Kabeln und in der Trägerfrequenztelefonie. (21 MHz Breite bei rund 100 MHz Arbeitsfrequenz.)

Die Emissionsschicht hat eine Oberfläche von 70 mm<sup>2</sup>, so daß das Verhältnis Steilheit zu Emissionsschicht-Oberfläche, durch das sich die Lebensdauer einer Röhre abschätzen läßt, bei der PTT 243 etwa doppelt so hoch liegt, wie bei Röhren üblicher Steilheit. Dementsprechend begnügt man sich auch mit einer Einbrennzeit von 200 Stunden.

Die imponierende Steilheit von 28 mA/V kann mit derjenigen von sog. Sekundäremissions-Röhren konkurrieren, die PTT 243 hat aber gegenüber solchen Röhren den Vorteil der einfacheren Stromversorgung und

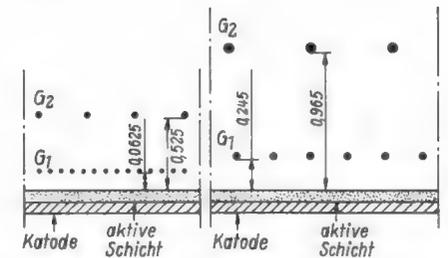


Bild 4. Querschnitt durch die Elektrodenanordnung bei einer Röhre geringer Steilheit (rechts, 3,2 mA/V) u. der Röhre PTT 243 P (links, 28 mA/V)

der größeren Lebensdauer. Sie drückt die Zahl der nötigen Stufen in Verstärkern auf etwa die Hälfte, wodurch nicht nur die hohen Kosten der PTT 243 wettgemacht, sondern auch die Schaltung wesentlich vereinfacht wird.

Aufbau und Fabrikation gehen nach den gleichen Grundsätzen und Verfahren vor sich, die auch für die Langlebensröhren der gleichen Marke gelten und über die wir an anderer Stelle berichten<sup>1)</sup>. Selbstverständlich fallen aber alle die dort geschilderten rigorosen Prüfungen fort, es gibt nur die üblichen Prüfungen bzw. Stichprobenverfahren.

### Betriebsdaten der Röhre PTT 243 P

Heizspannung	6,3 V
Heizstrom	0,42 A
Anodenspannung	150 V
Schirmgitterspannung	150 V
Vorspannung des Steuergitters	-1,5 V
Anodenstrom	28 mA
Max. Anodenverlustleistung	5,2 W
Schirmgitterstrom	6,5 mA
Steilheit	28 mA/V
Innere Widerstand	50 kΩ

<sup>1)</sup> FUNKSCHAU 1955, Heft 20, Seite 445.

## Spannungsstabilisierung einer Katodenverstärker-Treiberstufe

Eine Gegentakt-Endstufe mit zwei Röhren 807 in Triodenschaltung arbeitet in AB 2-Betrieb und wird von einer Gegentakt-Treiberstufe in Katodenverstärkerschaltung nach dem beigefügten Bild gesteuert. Die beiden Endröhren erhalten ihre Gittervorspannung durch einen Abgriff am Netzteil über die Widerstände R 2 bis R 5. Es gehört zum AB 2-Betrieb, daß die Steuergitter der Endröhren positiv gesteuert werden, so daß Gitterstrom fließt. Dadurch werden die Verhältnisse der Gittervorspannung beider Anodenbasistufen entscheidend beeinflusst. Der Gitterstrom der Endröhren fließt über R 2 und R 3 bzw. R 4 und R 5 ab, wobei die Katoden der Treiberöhren in bezug auf das

Chassis weniger positiv werden als zuvor; die Gittervorspannung der beiden Treiberöhren wird weniger negativ und es fließt ein größerer Anodenstrom, der seinerseits wieder größeren Spannungsabfall an den Katodenwiderständen verursacht. Die Gittervorspannung würde gewissermaßen flattern, wenn nicht Vorkehrungen getroffen wären, um die Anodenspannung der Treiberstufe so zu regulieren, daß jeweils konstanter Anodenstrom fließt. Erst dadurch halten sich die von der Treiberstufe hervorgerufenen Verzerrungen in erträglichem Rahmen.

Wie das Schaltbild erkennen läßt, sind zwei Germaniumdioden 1 N 93 derart mit den Steuergittern der Endröhren verbunden, daß sie sperren, so lange die Gitterspannung negativ ist. Machen aber positive Spannungsspitzen der Steuervorspannung die Gitter positiv, so leiten die Dioden und geben über die Kondensatoren C 4 bzw. C 5 Spannungsschöße an die Steuergitter der Regulatorröhre 12 BH 7. Durch die beiden Triodensysteme dieser Röhre fließt aber der Anodenstrom der beiden Anodenbasis-Treiberöhren, so daß in Verbindung mit dem Kondensator C 3 eine Stabilisierung der Anodenspannung dieser Röhren erzielt und Verzerrungen vermieden werden. (Electronics, April 1955, S. 166ff.)

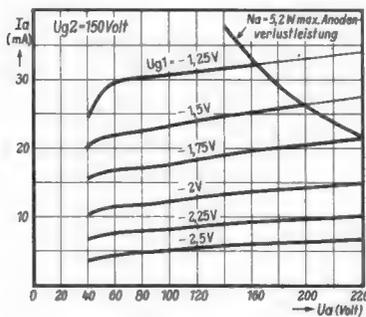


Bild 2.  $I_a/U_a$ -Kurven


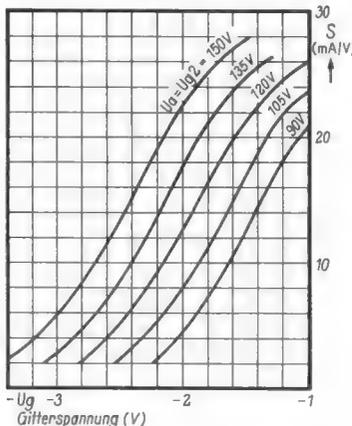


Bild 3. Steilheit S in Abhängigkeit von der Gitterspannung

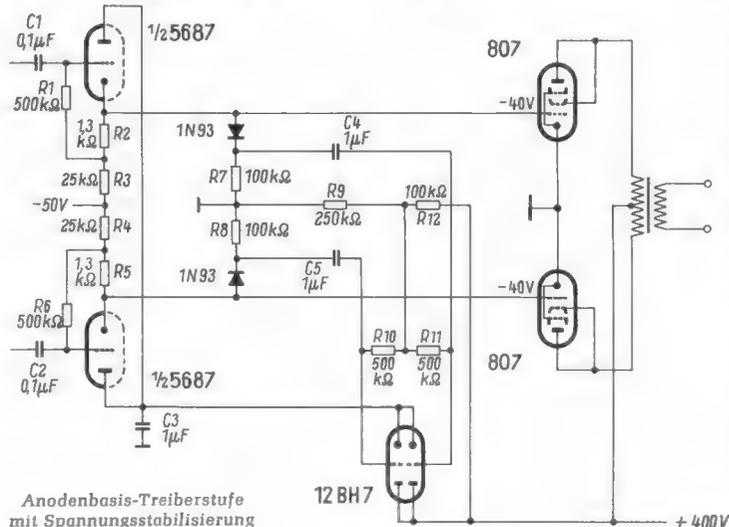

Anodenbasis-Treiberstufe mit Spannungsstabilisierung


## Phasendrehende Gegentakt-Endstufe

Zu einer Gegentaktendstufe gehört eine Anordnung, die aus einer Steuerwechselspannung zwei macht, die in der Phase um 180° gegeneinander gedreht sind. Jede dieser Wechselspannungen steuert dann eine der Endröhren. Meist wird eine besondere Phasenumkehrstufe verwendet, die mit einer oder zwei Trioden bestückt ist.

Wesentlich einfacher ist eine Anordnung nach dem beigefügten Schaltbild, bei der die linke Röhre 6V6 Leistung abgibt und zugleich die Steuerspannung für die rechte Röhre 6V6 liefert. Eine ähnliche Schaltung wurde bereits behandelt (FUNKSCHAU 1954, Heft 23, Seite 490). Die linke Röhre arbeitet in Katodenbasisschaltung, die rechte in Gitterbasisschaltung, denn ihr Steuergitter liegt durch den Kondensator C 2 für Wechselspannung auf Chassispotential. Widerstand R 2 und Kondensator C 3 stellen das gebräuchliche Katodenaggregat zur automatischen Erzeugung der Gittervorspannung dar, wobei R 2 den halben Wert des für eine Röhre erforderlichen Widerstandes aufweist, weil durch ihn der Katodenstrom von zwei Röhren fließt. Die Kopplung der beiden Röhren erfolgt durch den gemeinsamen Katodenwiderstand R 3, der die Wechselspannung an beiden Katoden im Takt der wirksamen Steuerspannung der linken Röhre schwanken läßt. Bei der rechten Röhre in Gitterbasisschaltung bedeutet aber Schwankung des Katodenpotentials Steuerwirkung mit entgegengesetzter Polarität, weil sich das Potential des Gitters nicht ändert. Infolgedessen sind die Ausgangsspannungen der beiden Röhren in der Phase gegeneinander um 180°

gedreht, wie es zur Wirkung auf den Lautsprecher über den Gegentakt-Ausgangstransformator erforderlich ist.

Die Schaltung hat den Vorzug, daß man sie auch nachträglich in einen Empfänger oder Verstärker einbauen kann, sofern der Netzteil der höheren Belastung gewachsen ist. Dabei ist aber zu bedenken, daß am Widerstand R 3 ein erheblicher Spannungsabfall auftritt, um den die wirksame Anodenspannung herabgesetzt wird. Infolgedessen muß nach Einbau der zweiten Endröhre und eines Gegentakt-Ausgangstransformators die Anodenspannung erhöht werden, was gelegentlich dadurch gelingt, daß der Anodenstrom jetzt am Ladekondensator statt wie zuvor am Siebkondensator des Netzteils abgenommen wird. Auf diese Weise kann die Sprechleistung eines Gerätes wesentlich erhöht werden.

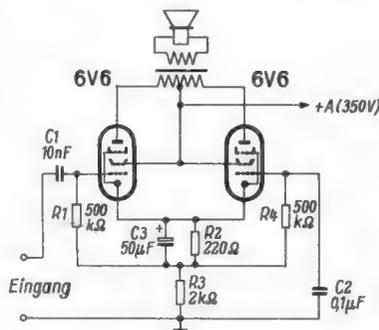

Prinzipschaltung einer phasendrehenden Gegentakt-Endstufe

Soll die gleiche Schaltung mit anderen Endröhren ausgeführt werden, so ist zu bedenken, daß R 2 den halben Wert der für eine dieser Röhren vorgeschriebenen Größe haben muß. Die Größe des gemeinsamen Katodenwiderstandes R 3 wird zweckmäßig durch Versuch ermittelt. Statt eines festen Widerstandes wird ein veränderlicher mit genügender Belastbarkeit und dem Höchstwert von 2 kΩ eingebaut und im Betrieb einreguliert. Da die gebräuchlichen Endröhren (EL 41, EL 84, EL 12) über größere Steilheit verfügen als die Röhre 6V6, genügt ein kleinerer Wert von R 3, was der Anodenspannungsbilanz zugute kommt. Der Gegentakt-Ausgangstransformator muß so beschaffen sein, daß sich für die ganze Primärwicklung von Anode zu Anode der doppelte Anpassungswiderstand ergibt, wie er für eine Einzelröhre der verwendeten Art vorgeschrieben ist. -dy

(Nach: Jac. Wigman, Lange staarten en balansversterking, Radio Electronica, Nr. 8, August 1955, Seite 413.)

### Neue VDE-Regeln für Kondensatoren

Im VDE-Verlag, Wuppertal und Berlin-Charlottenburg, erschienen neue Regeln für Kondensatoren, VDE 0560, Teile 1 bis 4 und 7, die seit 1. März 1956 gelten. Sie betreffen: 1. Allgemeine Bestimmungen; 2. Vorschriften für Berührungsschutz-Kondensatoren; 3. Regeln für Kondensatoren für Kopplung, Spannungsmessung und Überspannungsschutz; 4. Regeln für Leistungskondensatoren ab 1,5 kV; 7. Regeln für Funk-Entstörkondensatoren. Die Neufassungen, die so weit wie möglich mit den internationalen Festlegungen in Übereinstimmung gebracht wurden, lösen die Vorschriften VDE 0560/1932 ab. VDE 0870/VII. 43 wird für Berührungsschutzkondensatoren am 1. März 1957, für Funk-Entstörkondensatoren am 1. März 1958 ungültig.

## Ein Blickfang in Ihrem Schaufenster

lockt Leute und weckt Wünsche.  
Wie Sie, haben auch viele Autofahrer,  
und die es einmal werden möchten,  
die Anzeigen in den großen Illustrierten gesehen,  
die für Becker-Autoradios werben.

Darin steht jedesmal auch der Hinweis auf die fachkundige Beratung im Fachgeschäft. Schließen Sie den Kreis der Werbung in Ihrem Schaufenster. Hängen auch Sie das Becker-Europa-Plakat auf, und fordern Sie die ausführlichen Prospekte über Becker-Europa und Becker-Mexico an. Je mehr Sie sich die Vorzüge und Verkaufsargumente dieser Geräte zu eigen machen, desto eher überzeugen Sie im Verkaufsgespräch.

### Der Becker-Europa

- ▶ ist ein Spitzengerät seiner Preisklasse mit 5 Drucktasten und 3 Wellenbereichen, selbstverständlich mit UKW, dem beliebten Wellenbereich;
- ▶ ist technisch und konstruktiv ausgereift;
- ▶ ist so einfach durch Tastendruck zu bedienen, daß die Aufmerksamkeit nicht einen Augenblick abgelenkt wird. So unterhält und informiert der Becker-Europa nicht nur, sondern dient dabei auch der Fahrsicherheit;
- ▶ ist in seinen Abmessungen so gehalten, daß er mühelos in fast jeden in- und ausländischen Wagen eingebaut werden kann und sich mit seinen Anpassungsteilen in jeden Wagen harmonisch einfügt.

### Fahre gut - und höre Becker

**becker**  
autoradio

Das Spezialwerk, das nur Autoradios baut  
Max Egon Becker · Autoradiowerk · Karlsruhe

**Becker-Autoradio-Werkvertretungen:** BERLIN: Poddig-Autoradio, Charlottenburg 9, Rognitzstr. 16-18, Tel. 926747/927776 · DÜSSELDORF 10: Karl Etschenberg K.G., Gruner Str. 46, am Eisstadion, Tel. 682241/42 und 67034 · FRANKFURT/MAIN: Walter Fricke, Mainzer Landstr. 175, Tel. 33797 · HAMBURG 1: Fritz Gabsteiger, Schmilinskystr. 22, Tel. 243449 · HANNOVER-S.: Willy Lange, Seilerstr. 10, Tel. 81932 · KASSEL: Hans Kormann, Niedervellmar, Triftstr. 44, Tel. Kassel 8615 · KÖLN: Stahl & Co., K.G., Ehrenfeld, Geißelstr. 74, Tel. 53888 · MANNHEIM: Karl König, L 12, 3-4, Tel. 52751 · MÜNCHEN: Willi Groh, G.m.b.H., Schwanthaler Str. 73, Tel. 53525 · MÜNSTER/WESTF.: Dr. Ferdinand Greve, Eugen-Müller-Str. 25, Tel. 36874 · NÜRNBERG: Werner Weidner, Heideloffstr. 23-25, Tel. 45651/52 · STUTTGART-W.: Curt Armleder, Lerchenstr. 10, Tel. 96080

Beim Autosuper mit seinen stark wechselnden Empfangsbedingungen sind hohe Empfindlichkeit und wirksame automatische Verstärkungsregelung bzw. Begrenzung im UKW-Bereich besonders wichtig. Die Schaltung des neuen Philips-Autosuper zeigt deshalb im UKW-Bereich den gleichen Aufwand wie ein hochwertiges Heimgerät. Die UKW-Vorstufe ist mit einer Doppeltriode ECC 85 bestückt. Das Vorröhrensystem arbeitet in Gitterbasisschaltung, die zweite Triode als selbstschwingende Mischröhre mit induktiver Abstimmung. Das Heptodensystem der AM-Mischröhre ECH 81 stellt, wie üblich, die erste Zf-Verstärkerstufe für 10,7 MHz dar.


Der AM-Eingangsteil ist mit einer Pentode EF 89 als Vorröhre bestückt. Als Abstimmensystem dient ein Eisenkernvariometer. Im MW-Bereich ist der Eingangskreis als  $\pi$ -Glieder geschaltet, das sich gut an die kurze Antenne anpassen läßt. Für den Langwellenbereich wird dagegen mit Hilfe einer Verlängerungsspule ein Parallelkreis gebildet. Die Vorröhre soll im wesentlichen zur Verstärkungsregelung vor der Mischröhre dienen. Zu hohe Verstärkung wäre hier nachteilig und würde die Mischröhre übersteuern. Deshalb ist der Arbeitswiderstand im Anodenkreis mit  $470 \Omega$  für den MW-Bereich und  $470 \Omega + 2,2 k\Omega$  für den LW-Bereich verhältnismäßig niedrig bemessen. Der zweite Vorkreis ist an diesen ohmschen Anodenwiderstand sehr lose über  $5,6 pF$  angekoppelt und als Parallelkreis ausgebildet. Da kein Kurzwellenbereich vorhanden ist, wird die Umschaltung von AM auf FM sehr einfach, der zweite 10,7-MHz-Kreis liegt fest in Reihe mit dem AM-Kreis und es wird nur die Anodenspannung von der ECC 85 auf die EF 89 umgeschaltet.

Die Zerteilung des Autosuper in Empfangsteil und Stromversorgungsteil hat sich seit langem als zweckmäßig erwiesen, weil der kleine Empfangsteil im Armaturenbrett leicht untergebracht werden kann. Meist legt man in den Stromversorgungsteil auch die Nf-Stufe, so daß die stark wärmeerzeugende Endröhre die Abstimmkreise nicht aufheizt.

Beim UKW-Autosuper ND 551 V trennte man die Schaltung bereits hinter der AM-Mischröhre auf, so daß sich ein Teil des Zf-Verstärkers ebenfalls im Stromversorgungsgehäuse befindet. Die Zf-Spannung und die Regelspannung werden über die niederohmige Kopplungsleitung 5 geführt. Die AM-Zwischenfrequenz von 460 kHz wird über 10-nF-Fußpunkt-kondensatoren aus- und wieder eingekoppelt. Für 10,7 MHz liegen kleine Koppelspulen in Reihe.

Eine steile Regelröhre EF 85 dient als weitere gemeinsame Zf-Verstärkeröhre. Für MW- und LW-Empfang wird dann in einer Diodenstrecke der EABC 80 demoduliert. Für den UKW-Empfang ist noch eine spezielle Begrenzerstufe mit der Pentode EF 42 vorgesehen. Sie erhält ihre Begrenzeigenschaften durch eine ungewöhnlich niedrige Anodenspannung von 8 V und einen niederohmigen Schirmgitterspannteiler.

Da Lautstärkereger und Klangblende im Empfangsteil sitzen, um sie bequem bedienen zu können, werden die Tonfrequenzleitungen vom Radiodetektor und von der AM-Diode abgeschirmt dorthin zurückgeführt. Mit den Wellenschalterkontakten 1-2 oder 3-4 wird von AM auf FM umgeschaltet. Die am Lautstärkereger abgegriffene Spannung gelangt dann über die Leitung 6 wieder zurück zum Gitter der Nf-Triode im Stromversorgungsteil. Der Zehnertransformator besitzt zwei getrennte Wicklungen, von denen jede auf ein Kontaktpaar des Zehners arbeitet. Dadurch wird vermieden, daß ein Kontakt den Gesamtstrom übernehmen muß, wenn die beiden Kontakte nicht genau gleichmäßig schließen und öffnen.

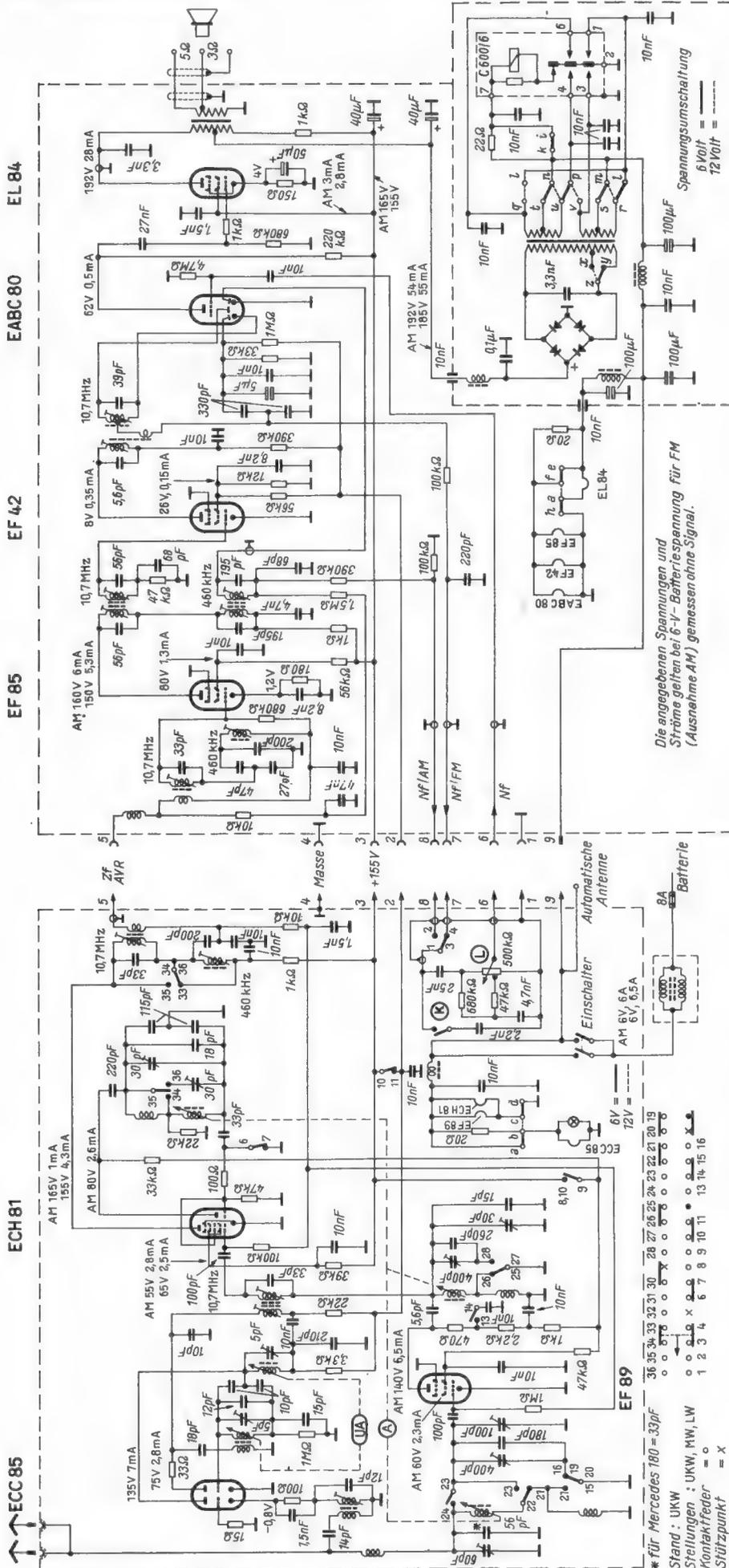

Die angegebenen Spannungen und Ströme gelten bei 6-V-Batteriespannung (Ausnahme AM) gemessen ohne Signal.

\* für Mercedes 180 = 33pF  
Stand: UKW  
Stellungen: UKW, MW, LW  
Kontaktfeder = o  
Stützpunkt = x

## 6. Kondensatoren und Kapazitäten

### Wesen des Kondensators

Oftmals interessiert vom elektrischen Feld nur die in ihm aufgespeicherte elektrische Arbeit. Dabei kommt es in erster Linie auf den hinsichtlich des elektrischen Feldes geltenden Zusammenhang zwischen Spannung und Strom an.

In solchen Fällen legt man keinen besonderen Wert auf große räumliche Ausdehnung des Feldes. Man strebt hierfür im Gegenteil an, daß sich das elektrische Feld auf einen kleinen vorgegebenen Raum beschränkt und möglichst wenig in dessen Umgebung streut.

Anordnungen, die das Zustandekommen des elektrischen Feldes auf einem engbegrenzten Raum ermöglichen, nennt man normalerweise Kondensatoren. Ein Kondensator besteht aus zwei elektrischen leitenden Teilen, die sich - voneinander isoliert - in geringem Abstand mit größeren Flächen gegenüberstehen.

### Urform des Kondensators






Bild 1 zeigt - in perspektivischer Ansicht - einen Plattenkondensator mit seinen beiden, voneinander isolierten, leitenden Teilen und den zwei zu ihnen gehörenden Anschlüssen. Bild 2 enthält den Aufriß dieses Kondensators.

Der gegenseitige Abstand der zwei leitenden Teile (c in Bild 1) ist hier klein gegen die Abmessungen (a und b) ihrer einander gegenüberstehenden Flächen. Das elektrische Feld, das beim Anlegen einer elektrischen Spannung zustandekommt, beschränkt sich infolgedessen fast völlig auf den Raum, der zwischen den einander benachbarten Oberflächen der beiden leitenden Teile liegt. Dort ist das Feld für Anordnungen nach Bild 1 und Bild 2 homogen. Es hat also in dem engen Zwischenraum zwischen den Platten überall gleiche Dichte und gleiches Spannungsgefälle. Die Feldlänge oder Feldlinienlänge entspricht dem Abstand der beiden leitenden Teile. Der Feld-

querschnitt ist etwa ebenso groß wie jede der zwei sich gegenüberstehenden Oberflächen der leitenden Teile.

### Andere Kondensatorformen

Bild 3 veranschaulicht den Querschnitt durch einen Zylinderkondensator. Hierbei stehen sich die Innenfläche des äußeren leitenden Rohres und die Außenfläche des inneren leitenden Rohres gegenüber. Das Feld ist nicht ganz homogen. Seine Dichte nimmt von innen nach außen etwas ab. Auch in einer solchen Anordnung stimmen gegenseitiger Abstand der beiden einander benach-

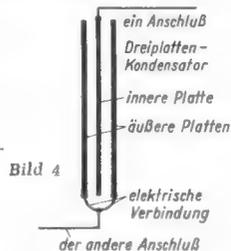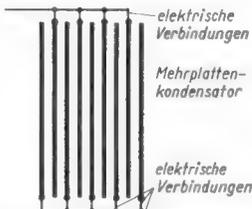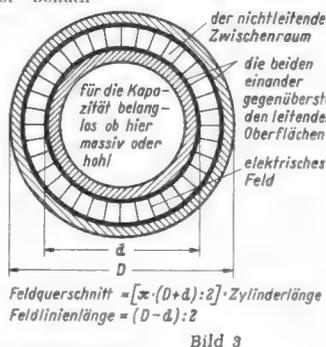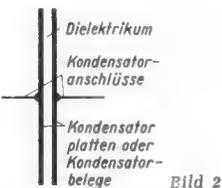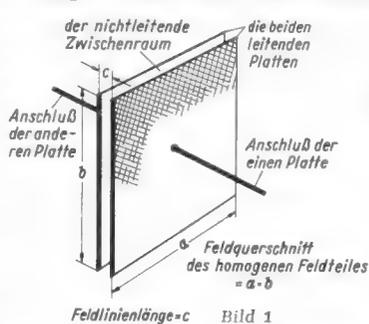



# Tropydur

KONDENSATOREN werden jetzt auch in Mannheim gefertigt

Wir bringen unseren Geschäftsfreunden zur Kenntnis, daß wir ab 3. April 1956 unsere kaufmännische Verwaltung von Unna nach Mannheim verlegt haben. Unsere Anschrift lautet:

**WILHELM WESTERMANN**, Spezialfabrik für Kondensatoren  
 MANNHEIM - Neckarau, Wattstraße 6-8, Telefon 48448 und 48449  
 Zweigbetrieb: UNNA / Westfalen • Fernschreibnummer 046431


# Für den jungen Funktechniker

## Übliche Bezeichnungen

Kondensatoren wurden früher einmal viel als „Leidener Flaschen“ ausgebildet. Eine solche Flasche besteht aus Glas, das gemäß Bild 6 innen und außen bis zu einer gewissen Höhe mit Stanniol belegt ist. Der äußere „Beleg“ bildet den einen und der innere „Beleg“ den anderen leitenden Teil des Kondensators. In diesem Sinne spricht man auch heute noch von „Kondensatorbelegen“. Das Glas stellt den Nichtleiter dar. Das Innere der Flasche füllte man vielfach etwa bis zum Rand des inneren Beleges mit zerknülltem Stanniol. Damit stellte man den Anschluß dieses Beleges an eine in eine Kugel endende Metallstange her. Die Kugel bildet den einen Anschluß des Kondensators. Der andere Beleg wurde üblicherweise geerdet.

Der Nichtleiter, der zwischen beiden Belegen des Kondensators angeordnet ist, wird einigermaßen häufig „Dielektrikum“ (sprich: Di-Elektrikum) genannt. „Di“ bedeutet zwei. Das Wort „Dielektrikum“ kommt daher, daß im aufgeladenen Kondensator die beiden Seiten der zwischen den zwei Belegen vorhandenen nichtleitenden Schicht gegen die Kondensatormitte entgegengesetzt gleiche Spannungen aufweisen: Im aufgeladenen Kondensator hat

Bild 7

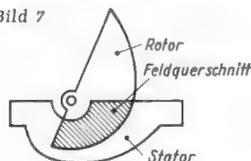

eine Seite des Dielektrikums gegen die Kondensatormitte eine positive Spannung und die andere Seite eine gleich hohe negative Spannung.

## Vom Drehkondensator

Der Drehkondensator ist üblicherweise ein Mehrplattenkondensator gemäß Bild 5. Sein einer Plattensatz ist drehbar gelagert und bildet damit den „Rotor“. Sein anderer Plattensatz steht fest. Er wird deshalb „Stator“ genannt.

Der Plattensatz des Rotors greift mit seinen einzelnen Platten um so weiter in die Zwischenräume des Stator-Plattensatzes hinein, je weiter der Rotor in den Stator hineingedreht wird. Der zwischen je zwei benachbarten Plattenseiten jeweils vorhandene Feldquerschnitt entspricht der gemeinsam überdeckten Fläche, die in Bild 7 durch Schraffur kenntlich gemacht ist. Das elektrische Feld des Drehkondensators nimmt also in dem Maß zu, in dem man den Rotor in den Stator hineindreht.

## Absolute Dielektrizitätskonstante

Im leeren Raum und – mit hinreichender Genauigkeit – auch in Gasen, deren Druck dem normalen Luftdruck etwa gleichkommt, gilt für das Verhältnis der Dichte des elektrischen Feldes zum Wert des elektrischen Spannungsgefälles

Dichte des elektrischen Feldes  $\approx 8,86 \cdot 10^{-14} \text{ As/Vcm}$   
elektrisches Spannungsgefälle

Die Amperesekunden je Voltzentimeter folgen aus den  $\text{As/cm}^2$  der Felddichte und den  $\text{V/cm}$  des Spannungsgefälles. Das heißt, daß z. B. zu einem Spannungsgefälle von  $100 \text{ V/cm}$  eine Felddichte von  $8,86 \cdot 10^{-12} \text{ As/cm}$  oder  $8,86 \text{ pAs/cm}$  gehören. (Wir erinnern uns: Eine Picoamperesekunde =  $10^{-12}$  Amperesekunden.)

Die  $8,86 \cdot 10^{-14} \text{ As/Vcm}$  nennt man „absolute Dielektrizitätskonstante“. Diese gibt den Wert des Verhältnisses der Dichte des elektrischen Feldes (in  $\text{As/cm}^2$ ) zu den Wert des elektrischen Spannungsgefälles (in  $\text{V/cm}$ ) an und zwar für jeden Punkt eines elektrischen Feldes, das sich im Vakuum ausbildet oder auch in einem Gas unter einem Druck, der etwa gleich dem normalen Luftdruck ist. Das Formelzeichen der absoluten Dielektrizitätskonstante ist das  $\epsilon_0$  (Epsilon Null).

## Relative Dielektrizitätskonstante

Elektrische Felder entstehen nicht nur im Vakuum und in Gasen, sondern auch in allen flüssigen und festen Isolierstoffen – so z. B. in Öl und Papier, in keramischen Massen und in isolierenden Kunststoffen wie auch in Glas und in Aluminiumoxyd.

Bei Einwirken eines Spannungsgefälles auf einen Isolierstoff ergibt sich in diesem – zusätzlich zu dem Feld, das allein entsteht, wenn statt des Isolierstoffes nur der leere Raum vorhanden wäre – eine (elastische) Elektronenverschiebung. Dem entspricht eine erhöhte Felddichte.

Der Faktor, um den die elastisch verschiebbaren Elektronen des Isolierstoffes die Felddichte gegenüber der im leeren Raum erhöhen, nennt man die „relative Dielektrizitätskonstante“ dieses Isolierstoffes. Das Formelzeichen hierfür ist das  $\epsilon$  ohne Index.

## Temperaturkoeffizient der relativen Dielektrizitätskonstante

Die relative Dielektrizitätskonstante ist temperaturabhängig. In den meisten Fällen steigt sie mit der Temperatur. Für manche Materialien nimmt sie bei zunehmender Temperatur ab. Der Temperaturkoeffizient  $\text{TK}_C$  gibt an, um wieviele Millionstel sich die Dielektrizitätskonstante bezogen auf  $1^\circ \text{C}$  ändert. Die üblicherweise angegebenen Werte gelten für Temperaturen in der weiteren Umgebung von  $20^\circ \text{C}$ .

Hier einige Werte der relativen Dielektrizitätskonstanten und ihrer Temperaturkoeffizienten:

Material	relative Dielektrizitätskonstante	Temperaturkoeffizient
Papier	6	+ 500
Polystyrol	3...4	- 150
Glimmer	5...8	+ 25
Keramik	6...3000	-1400...+140

## Die Kapazität und die dafür benutzten Einheiten

„Kapazität“ ist ein anderer Ausdruck für „Fassungsvermögen“. In einem (mit Hilfe eines „Ladestromes“) aufgeladenen Kondensator wird eine Elektrizitätsmenge (Einheit Amperesekunden) gespeichert. In dem Maß, in dem die Kondensatoraufladung erhöht wird, steigt die Spannung zwischen den beiden leitenden Teilen des Kondensators.

Das Fassungsvermögen des Kondensators – also seine Kapazität – können wir demgemäß nicht allein durch den Wert der Aufladung – also z. B. nicht ohne weiteres in Amperesekunden – angeben. Wir müssen dieser Angabe vielmehr eine bestimmte Spannung zugrunde legen. Dafür wurde einheitlich 1 Volt festgesetzt.

Die Einheit des Kondensator-Fassungsvermögens und damit der Kondensator-Kapazität ist dementsprechend die Amperesekunde je Volt. Hierfür wurde – zur Erinnerung an den Physiker Faraday – die Bezeichnung Farad gesetzt. Folglich bedeutet ein Farad nichts anderes als eine Amperesekunde je Volt ( $1 \text{ F} = 1 \text{ As/V}$ ).

Ein Farad stellt eine recht große Kapazität dar. Die in der Praxis benutzten Kapazitäten sind sehr viel kleiner. Deshalb verwendet man an Stelle des Farads durchweg geringere, aus ihm abgeleitete Kapazitätseinheiten. Davon sind gebräuchlich:

Das Mikrofarad  $1 \mu\text{F} = (1/1000) \text{ F}$ ,  
das Nanofarad  $1 \text{ nF} = (1/1000) \mu\text{F}$  und  
das Picofarad  $1 \text{ pF} = (1/1000) \text{ nF} = (1/1000000) \mu\text{F}$ .

In älteren Veröffentlichungen findet sich an Stelle des Picofarads noch das „Zentimeter“. Eine Kapazität von einem Zentimeter ist um rund 10% größer als eine solche von einem Picofarad.

## Formel zum Berechnen der Kapazität

Allgemein gilt für die Kapazität  $C$  mit dem mittleren Feldquerschnitt  $F$  in  $\text{cm}^2$ , der zugehörigen Feldlinienlänge  $l$  in  $\text{cm}$ , der absoluten Dielektrizitätskonstante  $\epsilon_0 \approx 8,86 \cdot 10^{-14} \text{ As/Vcm}$  und der relativen Dielektrizitätskonstante  $\epsilon$ :

$$C \approx \epsilon \cdot \frac{F}{l} \cdot 8,86 \cdot 10^{-14} \mu\text{F}$$

$$\approx \epsilon \cdot \frac{F}{l} \cdot 8,86 \cdot 10^{-5} \text{ nF}$$

$$\approx \epsilon \cdot \frac{F}{l} \cdot 8,86 \cdot 10^{-2} \text{ pF}$$

## Nun ein Berechnungsbeispiel ohne diese Formel

Ein Keramik-Kondensator habe zwei Belege von je  $4 \text{ cm}^2$ . Diese stehen sich, durch Keramik-Material getrennt, in einem Abstand von  $0,5 \text{ mm}$  gegenüber. Der Zwischenraum sei von dem Keramik-Material erfüllt, dessen relative Dielektrizitätskonstante mit 200 gegeben sei. Wir berechnen die Kapazität so:

Zu einem Volt gehört hier ein elektrisches Spannungsgefälle von  $1 \text{ V} : (0,05 \text{ cm}) = 20 \text{ V/cm}$ . Die zugehörige Felddichte ergibt sich als Produkt aus diesen  $20 \text{ V/cm}$ , der absoluten Dielektrizitätskonstante  $\epsilon_0 \approx 8,86 \cdot 10^{-14} \text{ As/Vcm}$  und der relativen Dielektrizitätskonstante  $\epsilon = 200$ .

Felddichte in  $\text{As/cm}^2 \approx 20 \cdot 200 \cdot 8,86 \cdot 10^{-14} \text{ As/cm}^2$   
 $\approx 3,7 \cdot 10^{-10} \text{ As/cm}^2$ .

Aus der Felddichte und den Feldquerschnitt von  $4 \text{ cm}^2$  folgt das Feld zu:

Wert des Feldes in  $\text{As} \approx 4 \cdot 3,7 \cdot 10^{-10} \text{ As}$   
 $\approx 14,8 \cdot 10^{-10} \text{ As} = 1,48 \cdot 10^{-9} \text{ As}$ .

Da wir die Spannung mit 1 Volt angenommen hatten, beziehen sich diese  $1,48 \cdot 10^{-9} \text{ As}$  auf 1 V und stellen damit die gesuchte Kapazität dar. Nun sind  $10^{-9} \text{ F} = 1 \text{ nF}$ . Damit erhalten wir schließlich als gesuchten Wert der Kapazität  $1,48 \text{ nF}$ .

## Fachausdrücke

**Aufladung des Kondensators:** Ein Kondensator wird aufgeladen, indem man seinem einen leitenden Teil Elektronen zuführt und von seinem anderen Teil ebensoviele Elektronen wegnimmt. Die Aufladung entspricht dem Wert des in ihm gespeicherten elektrischen Feldes. Sie wird in Amperesekunden gemessen.

**Beleg eines Kondensators:** Ein jeder der beiden sich – voneinander isoliert – gegenüberstehenden leitenden Teile des Kondensators.

**C:** Formelzeichen für die Kapazität. Wenn nichts anderes angegeben, gilt für die durch das Formelzeichen  $C$  genannte Kapazität das Farad als Einheit.

**Dielektrikum:** Anderer Ausdruck für Nichtleiter. Dieser Ausdruck hängt damit zusammen, daß in einem elektrischen Feld die zwei Außenflächen des Nichtleiters gegen dessen elektrische Mitte Spannungen gleichen Betrages aber verschiedenen Vorzeichens aufweisen.

**Dielektrizitätskonstante:** Verhältnis der elektrischen Felddichte zum Wert des elektrischen Spannungsgefälles am selben Punkt eines elektrischen Feldes in irgend einem Nichtleiter. Man kann die Dielektrizitätskonstante als Produkt der absoluten Dielektrizitätskonstante  $\epsilon_0$  und der zum jeweiligen Nichtleiter oder Isolierstoff gehörenden relativen Dielektrizitätskonstante  $\epsilon$  ausdrücken.

**Drehkondensator:** Plattenkondensator, bestehend aus zwei Teilen, deren einer in den anderen eingedreht werden kann. Jeder der beiden Teile umfaßt üblicherweise ein Plattenpaket, dessen Platten untereinander elektrisch leitend verbunden sind. Das feststehende Plattenpaket ist der Stator des Drehkondensators, das drehbar gelagerte Plattenpaket sein Rotor.

**Farad:** Grundeinheit der Kapazität. Ein Farad bedeutet dasselbe wie eine Amperesekunde je Volt ( $1 \text{ F} = 1 \text{ As/V}$ ).

**Fassungsvermögen des Kondensators:** Anderer Ausdruck für „Kapazität des Kondensators“. Die Kapazität (Formelzeichen  $C$ ) wird in Amperesekunden je Volt oder – was dasselbe bedeutet – in Farad gemessen.

**Kapazität:** Anderer Ausdruck für „elektrisches Fassungsvermögen“, also Zahl, die angibt, wieviel Amperesekunden zu einer Spannung von einem Volt notwendig sind. Formelzeichen  $C$ .

**Kondensator:** Anordnung aus zwei leitenden Teilen, die sich – voneinander isoliert – in geringem Abstand gegenüberstehen. Der aufgeladene Kondensator enthält ein elektrisches Feld auf eng begrenztem Raum.

**Mehrplattenkondensator:** Kondensator mit mehr als zwei Platten. Meist sind die Platten zu zwei ineinander greifenden Paketen zusammengeschaltet. In der Regel gibt man dem einen Paket eine Platte mehr als dem anderen Paket. Damit wird für eine Gesamtzahl von  $n$  Platten der Feldquerschnitt  $(n-1)$ mal so groß wie für ein einzelnes Plattenpaar.

**Mikrofarad:** Aus dem Farad abgeleitete Kapazitätseinheit. Ein Mikrofarad ist der millionste Teil eines Farad ( $1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$ ).

**Nanofarad:** Aus dem Farad abgeleitete Kapazitätseinheit. Ein Nanofarad ist der tausendste Teil eines Mikrofarads ( $1 \text{ nF} = 10^{-3} \mu\text{F} = 10^{-9} \text{ F}$ ).

**Picofarad:** Aus dem Farad abgeleitete Kapazitätseinheit. Ein Picofarad ist der millionste Teil eines Mikrofarad ( $1 \text{ pF} = 10^{-6} \mu\text{F} = 10^{-12} \text{ F}$ ).

**Rotor:** Beim Drehkondensator drehbares Plattenpaket. Der Rotor des Drehkondensators liegt üblicherweise an Masse. Als Rotor bezeichnet man außerdem den umlaufenden Teil – also den Läufer – eines Elektromotors.

**Stator:** Feststehender Teil eines Drehkondensators. Der Stator wird meist durch ein Plattenpaket gebildet. Er ist in der Regel gegen Masse isoliert. Als Stator bezeichnet man außerdem den feststehenden Teil – also den Ständer – eines Elektromotors.

**Zentimeter:** Neben der Längenmaß-Einheit ein früher viel benutztes Kapazitätsmaß. Ein Zentimeter umfaßt etwa 10% mehr Kapazität als ein Picofarad.

# Vorschläge für die WERKSTATT-PRAXIS

## Preiswerte Brummkompensation

Der Konstrukteur von Rundfunkempfängern und Verstärkern ist an einer möglichst weitgehenden Brummkompensation mit geringsten Mitteln interessiert. Nach einem Vorschlag von H. J. Fraser kann das Brummen durch Einfügen eines einzigen Widerstandes ( $R_x$  in Bild 1) wesentlich herabgesetzt werden, so daß ein Empfänger mit dem Ladekondensator  $C_1$  allein auskommt. Bei Verwendung der üblichen Siebmittel kann das Brummen durch Hinzufügen des Widerstandes wesentlich vermindert werden.

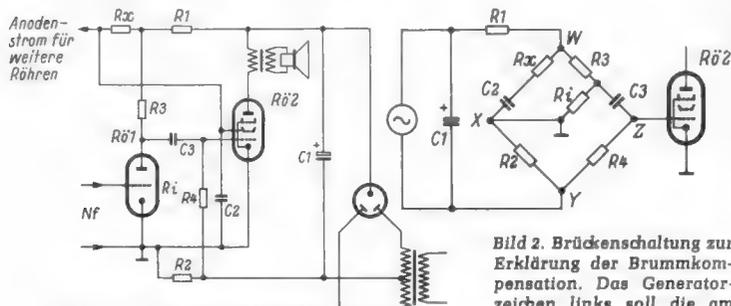


Bild 1. Der Widerstand  $R_x$  bewirkt auf einfache und billige Weise eine zufriedenstellende Brummkompensation

Bild 2. Brückenschaltung zur Erklärung der Brummkompensation. Das Generatorzeichen links soll die am Kondensator  $C_1$  stehende Brummspannung darstellen

Wie Bild 2 zeigt, entsteht durch den Widerstand  $R_x$  eine Brückenschaltung, an der die am Ladekondensator  $C_1$  herrschende Brummspannung liegt. Durch geeignete Dimensionierung der Einzelteile gelingt es, die Brücke so abzugleichen, daß die an den Punkten  $W$  und  $Y$  liegende Brummspannung zwischen den Punkten  $X$  und  $Z$  nicht auftritt; da  $X$  am Chassis und  $Z$  am Steuergitter der Endröhre  $Rö_2$  liegt, ist die Steuerspannung brummfrei.

Wird der Innenwiderstand der Röhre  $Rö_1$  mit  $R_i$  bezeichnet, so ergeben folgende Einzelteilwerte gute Ergebnisse:  $R_1 = 80 \text{ k}\Omega$ ;  $R_2 = 2,5 \text{ k}\Omega$ ;  $R_3 = 220 \Omega$ ;  $R_4 = 270 \text{ k}\Omega$ ;  $R_5 = 470 \text{ k}\Omega$ ;  $C_1 = C_2 = 16 \mu\text{F}$ ;  $C_3 = 0,02 \mu\text{F}$ ;  $R_x = 100 \Omega$ .

Das Minimum des Brummens kann durch Ändern der elektrischen Werte von  $C_3$  und  $R_x$  einreguliert werden. Durch Einbau des Widerstandes  $R_x$  in die Schaltung nach Bild 1 wurde die an der Sekundärwicklung des Ausgangstransformators herrschende Brummspannung um 17 dB herabgesetzt. (Nach Wireless World, Oktober 1955, S. 495).

## Dauerhafte Verbindungsschnüre

Die üblichen selbstangefertigten Laborschnüre sind häufig Sorgenkinder. Oft stellen sich nach längerem Gebrauch Wackelkontakte zwischen Stecker und Leitung ein, oder die Leitung bekommt Knickstellen und die Isolation wird schadhaf oder unansehnlich.

Muster der neuen Phylwe-Verbindungsschnüre<sup>1)</sup> lassen erkennen, daß man all diese Punkte bei ihrer Konstruktion sorgfältig berücksichtigt hat. Die hochflexible Kupferlitze von 2,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt trägt auch große Stromstärken. Die schmiegsame weiße Kunststoffumhüllung erhöht die Übersichtlichkeit von Versuchsaufbauten und Schaltungen. Die Litze ist mit kräftigen Messersteckern fest verlötet, die dann in einen farbigen unzerbrechlichen Kunststoffkopf eingespritzt sind. Die Stecker besitzen in axialer Richtung eine

Länge	Farbe der Steckerköpfe	Preis
25 cm	gelb	2.60 DM
50 cm	rot	2.90 DM
100 cm	blau	3.30 DM
200 cm	grün	4.20 DM

<sup>1)</sup> Hersteller: Phylwe AG, Göttingen.



Phylwe-Verbindungsschnüre mit farbigen Steckerköpfen und Abzweigschalen



Der Kunde hat mehr von seinem Gerät!

Volle Klang-Ausnutzung ist nur in schallgeschützten Geschäfts- und Wohnräumen möglich. Sorgen Sie für schallschluckende Decken in Ihren Vorförräumen, die Sie auch dem Kunden empfehlen können. Wir bieten Ihnen Lärmschutzmaßnahmen jeder Art, Trennwände, Abhörkabinen usw. Dabei verwenden wir die bekannte Sillan-Steinwolle als Schluckstoff.



Benötigen Sie Druckschriften für die Kundenberatung? Schreiben Sie uns bitte, wenn Sie Wünsche an unsere Schalltechniker haben.

## GRÜNZWEIG + HARTMANN AG.

Ludwigshafen/Rhein, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart

## AMROH

für Bastler und Reparaturwerkstätte

### fabriziert

- |          |                         |
|----------|-------------------------|
| Minicore | Spulensätze             |
| Mu-VOLT  | Netztransformatoren     |
| Mu-ZED   | Ausgangstransformatoren |
| NOVOCON  | Drehkondensatoren und   |
| Uniframe | Chassisteile            |
|          | Senderskalen            |

### und liefert


- |  |                       |
|--|-----------------------|
| VITROHM                                  | Hochohm-Widerstände   |
|  | Drahtwiderstände      |
|  | Potentiometer         |
| PEERLESS                                 | Qualitätslautsprecher |
| Einzelteile für Hi-Fi-Verstärker-Anlagen |                       |
| Phonomotoren                             |                       |



Allgemeiner Katalog ist vorhanden bei AMROH - Gronau.

GRONAU (Westf.) - Telef. 2219 - Postfach 87

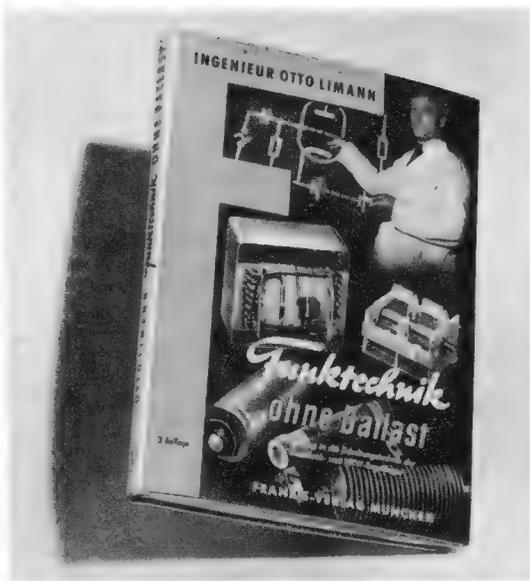Werkvertretung für Nord-Deutschland  
WEIDE & CO - HAMBURG - Burchhardstrasse 22



*Sieben erschienen*

Die 3. Auflage des erfolgreichen Franzis-Buches

## FUNKTECHNIK OHNE BALLAST

von Ingenieur **Otto Limann**

Stark erweitert — viel neuer Text und zahlreiche neue Bilder — auf den jüngsten technischen Stand gebracht. Ein Mentor für jeden Lernenden, bewährt zum Selbststudium, in Kursen, Gewerbe- und Fachschulen, für die Team-Ausbildung in Werkstätten und Labors.

**208 Seiten, 393 Bilder, 7 Tafeln, Ganzleinenband 14 DM.**

Alle Vorbestellungen werden so rasch wie möglich erledigt, Neubestellungen anschließend ausgeliefert.

### Weitere Neuerscheinungen und Neuauflagen:

Ing. Ludwig Ratheiser:

#### RÖHREN-HANDBUCH

296 Seiten Großformat, 2500 Bilder, 1400 Sockelschaltungen, 275 Röhrentafeln, 16 Tabellen, **Preis 24 DM.** Nach Jahren wieder ein großes Ratheiser-Röhrenbuch! Neudruck der 1. Auflage in Kürze lieferbar!

Dr. Adolf Renardy:

#### LEITFADEN DER RADIO-REPARATUR

288 Seiten, 147 Bilder, 14 Tabellen. **In Ganzleinen 17 DM.**

Ein ganz modernes Reparatur-Handbuch, für jeden Techniker von großem Nutzen. Von Praktikern glänzend beurteilt!

Dr. Rudolf Goldammer:

#### DER FERNSEH-EMPFÄNGER

2. stark erweiterte Auflage. 184 Seiten, 275 Bilder. **In Ganzleinen 14 DM.** In vielen Service-Kursen bewährt, nun auf die neueste Technik erweitert

Behn-Diefenbach:

#### DIE KURZWELLEN

4. völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage. 256 Seiten, 337 Bilder, viele Tabellen. **In Ganzleinen 16 DM.** Das große, in der Praxis bewährte Kurzwellen-Buch für Amateure und Techniker

Dipl.-Ing. Georg Rose:

#### FORMELSAMMLUNG FÜR DEN RADIO-PRAKTIKER

144 Seiten, 170 Bilder. **In Ganzleinen 5.60 DM.**

Ein Formel-Taschenbuch, wie es der Praktiker braucht, besonders für den Berufsschul-Unterricht geeignet.

Zu beziehen durch alle Buch- und viele Fachhandlungen. Bestellungen auch an den Verlag.

**FRANZIS-VERLAG**

MÜNCHEN 2, Luisenstr. 17 · BERLIN-FRIEDENAU, Grazer Damm 155

Buchse, um Abzweigverbindungen herzustellen (Bild). Der Übergangswiderstand zwischen Buchse und Stecker liegt im Mittel bei nur 0,002  $\Omega$ . Die Schnüre werden in vier Längen geliefert, die sich durch die Farbe der Steckerköpfe gut unterscheiden. Die Preise der Schnüre entsprechen der Qualität, wenn man bedenkt, daß man damit auf Jahre hinaus aller Schwierigkeiten mit mangelhaften Leitungen enthoben ist.

### Autosuper verzerrt nur an warmen Tagen

Der Besitzer eines Volkswagens mit einem eingebauten Autosuper beklagte sich über einen zeitweise verzerrten Rundfunkempfang. Der Fehler sollte vor allem an warmen Tagen auftreten, bei kalter Witterung war er dagegen noch nicht beobachtet worden.

Das Gerät wurde aus dem Wagen ausgebaut und einem mehr-tägigen Dauerbetrieb unterzogen, ohne den Fehler zu finden. Da das Verzerrten nur an warmen Tagen auftreten sollte, an denen im Kofferraum des Wagens durch Sonnenbestrahlung eine ziemliche Hitze entsteht, wurde versucht, diese Temperatur mit einer elektrischen Heizsonne zu erzeugen. Das Gerät wurde also mit der Heizsonne bestrahlt, und nach ca. 15 Minuten traten die Verzerrungen auf. Der Fehler war nun schnell ermittelt und stellte sich als zeitweiser Windungsschluß der Schwingspule des Lautsprechers heraus. Er wurde durch die übermäßige Ausdehnung des Drahtes infolge der erhöhten Temperatur und durch eine nicht einwandfreie Lackisolation hervorgerufen.

Dieter Fleischer

## Fernseh-Service

Wir freuen uns, in Zukunft regelmäßig Beiträge zu dem immer wichtiger werdenden Thema „Fernseh-Service“ aus einem der bedeutendsten Spezialbetriebe für Rundfunk- und Fernsehgeräte-Reparatur der Bundesrepublik bringen zu können. Als Verfasser wird Georg-Dieter Homeyer, Werkstatteleiter der Firma Wilhelm Oberdieck, Hannover, zeichnen. Er verfügt über die Voraussetzungen für solche Beiträge aus der Praxis, nämlich über reiche eigene Erfahrungen und eine Unzahl von Reparaturfällen.

Wilhelm Oberdieck, Meister des Rundfunk- und Fernseh-techniker-Handwerks, gründete 1932 in Hannover die „Radio-Hilfe“, eine Spezialfirma für Reparaturen (der Begriff „Service“ hatte damals den deutschen Sprachschatz noch nicht bereichert). 1946 übernahm er das wenig dankbare Amt eines Zonen- und später das eines Bundesfachgruppenleiters des Handwerks für Radio- und Fernseh-technik. Fast zehn Jahre hindurch trug er diese Bürde; heute ist er Stellvertreter.

Sein Betrieb ist inzwischen gewachsen. Auf 320 qm Fläche werden 14 Angestellte beschäftigt; zwölf komplett ausgestattete Arbeitsplätze und eine Halle für den Einbau von Autosupern stehen zur Verfügung. Monatlich werden in der Hauptsaison zwischen 800 und 1000 Empfänger repariert.

Heute verlagert sich das Schwergewicht der Tätigkeit immer mehr zur Fernsehgeräte-Reparatur — teils für den Fachhandel, teils für das Publikum direkt — und zu elektronischen Entwicklungsarbeiten. Bei der ungewöhnlichen Dynamik des Inhabers (man darf sie getrost auf einige Dutzend dB schätzen . . .) wird auch das neue Arbeitsfeld mit aller Kraft beachtet.

### Unzureichende Helligkeit

Ist bei einem Empfänger keine Helligkeit vorhanden — der Ton ist in Ordnung —, wird man u. a. die Hochspannung messen. Im allgemeinen wird eine Hochspannungsmessung in der Werkstatt derart durchgeführt, daß der Hochspannungsanschluß des Kabels dem Anschluß der Bildröhre genähert wird, um an der Länge des Funksens auf die Höhe der Spannung zu schließen.

Diese Prüfung nach dem Chassis hin vorzunehmen, verbietet sich, da durch einen möglichen zu hohen Strom die Hochspannungsdioden überlastet und taub werden kann. Mit dieser Gefahr ist bei der Prüfung nach der Bildröhre hin nicht zu rechnen, da der Diodenstrom normalerweise seine höchstzulässige Größe nicht überschreiten kann.

Bei dieser Methode der Spannungsmessung, die bei einiger Übung ermöglicht, Spannungs-Unterschiede von ca. 2 bis 3 kV zu erkennen, kann nun folgendes beobachtet werden: Sind die Überschlüsse vom Kabel nach der Bildröhre bei vollständig zurückgedrehtem Helligkeitsregler gering — bzw. es erfolgt nur ein einmaliger Überschlag, und bei vollaufgedrehtem Helligkeitsregler sind die Überschlüsse dagegen kräftig (je nach Raumfeuchtigkeit ca. 10 bis 15 mm bei 16 kV), so ist die Fehlerquelle für den Ausfall des Gerätes an einer anderen Stelle der Schaltung zu suchen.

Dem Ionenfallenmagneten sollte in diesem Fall eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es ist häufig zu beobachten, daß die Ionenfalle durch Lockerung ihrer Spannbandbefestigung sich aus ihrer richtigen Lage verschoben hat. Daher ist es zu begrüßen, daß neuerdings Ionenfallen mit Klemmbefestigung geliefert bzw. bereits werksmäßig benutzt werden.

Treten bei vollkommenem zugedrehtem wie auch bei vollaufgedrehtem Helligkeitsregler Überschlüsse zwischen Kabel und Bildröhre auf

(vorausgesetzt werden muß, daß die Spannungsverhältnisse an der Bildröhre annähernd normal sind), so handelt es sich nicht mehr um eine Gleichspannung, sondern um eine auf einen Defekt der Hochspannungsdiode zurückzuführende Wechselspannung. Dieser Fehler konnte hauptsächlich bei der Röhre DY 86 beobachtet werden. Die Ursache ist auf einen Bruch des Heizfadens zurückzuführen.

Die oben geschilderten Beobachtungen bzw. Erscheinungen kommen dadurch zustande, daß der Außen- und Innenbelag der Bildröhre eine Kapazität bilden. Ist eine Gleichspannung vorhanden, so stellt dieser Kondensator mit seinem Dielektrikum „Glas“ einen sehr hohen (praktisch unendlichen) Widerstand dar; liegt dagegen eine Wechselspannung an diesem Kondensator an, so ist sein Widerstand relativ klein, es fließt also ein vom Strahlstrom unabhängiger kapazitiver Strom.

In den meisten Fällen kann gleichzeitig bei angeschlossener Bildröhre und auftretender Wechselspannung eine um ca. 220 V niedrigere Boosterspannung beobachtet werden. Die Zeilenendröhre kann in solchen Fällen die zusätzlich benötigte und gegenüber dem normalen Betrieb stark erhöhte Leistung nicht mehr aufbringen. Zum anderen macht sich der Innenwiderstand des Zeilentransfos bemerkbar, d. h. sein innerer Spannungsabfall wird größer. Beides hat dann den Rückgang der Boosterspannung zur Folge.

Es empfiehlt sich demzufolge, auch bei zu geringer Boosterspannung die Art der Hochspannung zu untersuchen, bevor Arbeiten durchgeführt werden, die ebenfalls für eine zu geringe überhöhte Gleichspannung bzw. „keine Helligkeit“ verantwortlich sein können. (Aus der Fernseh-Werkstatt Wilhelm Oberdieck)

Georg-Dieter Homeier

## FUNKSCHAU - Leserdienst

Der Leserdienst steht unseren Abonnenten für technische Auskünfte zur Verfügung. Juristische und kaufmännische Ratschläge können nicht erteilt, Schaltungsentwürfe und Berechnungen nicht ausgeführt werden.

Wir bitten, für jede Frage ein eigenes Blatt zu verwenden und Vertriebs- und andere Angelegenheiten nicht in dem gleichen Schreiben zu behandeln. Doppeltes Rückporto ist beizufügen. Telefonische Auskünfte können nicht erteilt werden.

Anschrift für den Leserdienst: München 2, Luisenstraße 17.

### Bildband-Projektor mit Magnetbandgerät

Frage: In den USA soll es für Schulungszwecke Bildband-Projektoren mit elektrischem Bildtransport geben. Dazu sind Tonbänder mit erklärendem Text erhältlich, der mit einer sehr tiefen Steuerfrequenz unterlegt ist. Diese Frequenz wird beim Bildwechsel kurz unterbrochen, damit ein Schaltrelais ansprechen und den Wechselvorgang auslösen kann. Wie arbeitet das Steuergerät, und läßt sich das gleiche Prinzip auch auf die Textwiedergabe mit Hilfe von Schallplatten anwenden? O. F. in Barntrop

Antwort: Bei der beschriebenen Anordnung befindet sich im Zuge des Verstärkers für die Tonband-Wiedergabe ein Hochpaß für die Sprachmodulation, der unterhalb der tiefsten noch für die Sprachverständlichkeit wichtigen Frequenz – etwa bei 120 Hz – sehr scharf abschneidet. Zu den Endröhren und zum Lautsprecher gelangt also vom Eingangssignal alles, mit Ausnahme der tiefen unterlegten Steuerfrequenz. Diese wird vor dem Hochpaß abgenommen, gegebenenfalls weiterverstärkt und gleichgerichtet. Die gewonnene Gleichspannung öffnet beim Aussetzen des Steuertones eine zuvor gesperrte Röhre, und der Anodenstrom, der nun zu fließen beginnt, betätigt das Relais für den Bildtransport.

Es ist fraglich, ob sich dieses Prinzip auch bei der Textwiedergabe durch Schallplatten anwenden läßt. Beim Schallplatten-Verfahren rufen die tiefen Töne die größten seitlichen Nadelauslenkungen hervor. Wenn dem Text ein Dauer-Brummtönen unterlegt ist, dann wird der Tonabnehmer zusätzlich zur Sprachmodulation fortgesetzt mit Tiefen belastet. Das dürfte bereits im Abtastsystem starke Intermodulations-Verzerrungen hervorrufen. Der andere Weg, der gleichfalls denkbar wäre, nämlich einen sehr hohen Steuertone aufzuzeichnen, ist deshalb nicht gangbar, weil dieser mit dem Altern der Platte allmählich im Nadeleräusch verschwinden würde. Sicher kommt man bei Schallplatten besser zum Ziel, wenn man genau umgekehrt wie die Amerikaner verfährt und den tiefen Steuertone nur dann erklingen läßt, wenn der Bildwechsel erfolgen soll. In diesem Fall ist der Steuertone-Gleichrichter so zu polen, daß die gelieferte Gleichspannung einer festen Gittersperrspannung an der Schalthröhre entgegenwirkt und die Röhre für die Dauer des Signals öffnet. Der fließende Anodenstrom bringt das Relais zum Ansprechen, das dann den Bildtransport auslöst.

### Sprechfunkgerät für den 3-m-Bereich

Frage: Für eine Expedition nach Nord-Finnland werden 3-m-Sender gebraucht, weil zum Empfang normale UKW-Rundfunkgeräte benutzt werden sollen. Ich möchte hierzu die Anordnung aus Radio-Praktiker-Bücherei Nr. 49, UKW-Hand-Sprechfunk-Baubuch, bei der ein Kondensatormikrofon zur Frequenzmodulation dient, entsprechend für den 3-m-Betrieb abändern. Läßt sich dann noch ein Frequenzhub von  $\pm 50$  kHz erreichen und welche Änderungen der Schaltung sind erforderlich? K. S. in Bramsche

Antwort: Mit dem geplanten 3-m-Sender läßt sich nur ein Frequenzhub von 25 kHz erzielen. Wenn ein größerer Hub gewünscht wird, muß Frequenzverdopplung durchgeführt werden. Das bedingt natürlich höheren Aufwand. Abgesehen davon ist überhaupt davon abzuraten, im kalten Finnland ein Kondensatormikrofon zur Frequenzmodulation heranzuziehen. Es würde bei Frost bestimmt versagen. Um verbindliche Konstruktionsvorschläge zu erteilen, muß ein erfahrener Senderkonstrukteur Genaueres über die beabsichtigte Betriebsweise wissen. Wahrscheinlich lassen sich dann andere geeignete Schaltungen, möglicherweise solche mit Amplitudenmodulation finden.

**UKW-Rahmen Typ 130**  
mit Stabantenne für  
K. L. M.-Wellen-Empfang

**Breitband Dipol Typ 134**  
für FS-Empfang in  
1 oder 2 Ebenen

**Schmalband  
Hochleistungs-  
FS-Antenne Typ 200**

**Förderer  
ANTENNEN**

*fördern  
den  
Empfang*

**JOHS. FÖRDERER SOHNE**  
GMBH  
Spezialfabrik für Radiotechnik  
NIEDERESCHACH (Schwarzwald)

**STOCKKO**

**METALLWARENFABRIKEN**  
HUGO UND KURT HENKELS  
WUPPERTAL-ELBERFELD

## Störschutz-Kondensatoren Elektrolyt-Kondensatoren



**WEGO-WERKE**  
RINKLIN & WINTERHALTER  
FREIBURG i. Br.  
Wenzingerstrasse 32




Wir liefern für die Industrie, die Fernseh-, Funk- und Filmbranche in Normalausführung und Kleinbauweise für Magnettonband, Magnetfilm, CinemaScope, für 8- und 16-mm-Schallfilm magnetton und alle anderen Anwendungsgebiete der magnetischen Schallaufzeichnungstechnik

## MAGNETTON-RINGKÖPFE

WOLFGANG H. W. BOGEN  
Fabrikation hochwertiger Magnettonköpfe  
Berlin-Lichterfelde West, Berner Str. 22

**WUMO**  
DIE DEUTSCHE PHONOMARKE

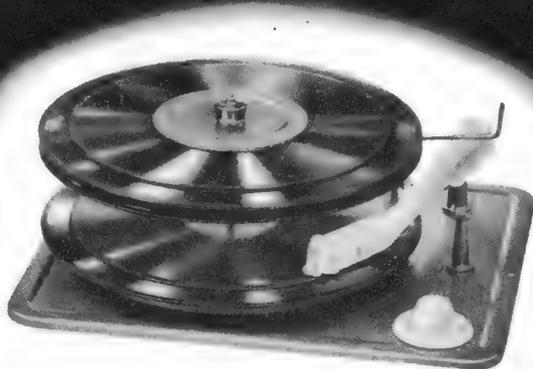

## Dokamix

- Der Wechsler mit der einfachsten Bedienung.
- Der Wechsler mit der größten Betriebssicherheit.
- Der Wechsler mit der größten Abspielkapazität. Er spielt 14 Platten mit 17 cm Ø oder 12 Platten mit 25 cm Ø oder 10 Platten mit 30 cm Ø oder 10 Platten gemischt.
- Der Wechsler, der konstruktiv ausgereift und trotzdem modern ist.


WUMO-APPARATEBAU STUTTGART-ZUFFENHAUSEN

## Neue Geräte

**Relaisgesteuertes Imperial-Diktiergerät.** Die Continental-Rundfunk GmbH. hat zur Ergänzung ihres bisherigen Diktiergerätes Typ Diktat nunmehr auch ein relaisgesteuertes Modell Diktat-Automatik auf den Markt gebracht. Dieses Gerät ist in allen Funktionen vom Mikrofon aus bedienbar. Aufnahme und Wiedergabe, Start, Stop und Rücklauf werden von zwei Schaltern, die sich am Mikrofon befinden, gesteuert. Der Preis des neuen Diktiergerätes beträgt mit Mikrofon, Tonband 2 X 20 Minuten, eingebautem Zählwerk und Staubschutzhaube 595 DM. Die bisherige Standardtype Diktat D 3 ist weiterhin zum Preis von 465 DM lieferbar. Vertrieb: Diktat-Verkaufsbüro K. Stubbe, Osterode/Harz.
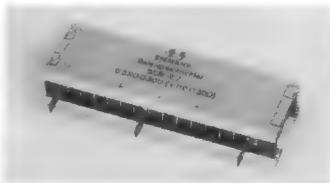
## Neuerungen

**Neue Blockgleichrichter für Fernsehgeräte.** Die Siemens-Selen-Blockgleichrichter für Fernsehgeräte waren bisher für die Befestigung an waagerechten Chassisteilen vorgesehen. Neuerdings werden jedoch häufig senkrechte Chassis verwendet, oder die Gleichrichter sollen an den ver-



tikalischen Seitenflächen der bisherigen Chassis montiert werden. Deshalb wurden nunmehr Gleichrichter für Montage an senkrechten Wänden geliefert. Die neue Form benötigt nur sehr wenig Raum und es entfällt auch der bisher erforderliche rechteckige Durchbruch im Chassis. Die elektrischen Daten bleiben die gleichen. Es gibt somit sechs Typen

E 220 C 250c	E 250 C 250c
E 220 C 300c	E 250 C 300c
E 220 C 350c	E 250 C 350c

Die bisherigen Formen stehen auch weiterhin zur Verfügung. Hersteller: Siemens & Halske AG.

**Koax-Kabelverbinder** sind wichtige Hilfsmittel bei der Antennenmontage, bei der es häufig erforderlich ist, ein vorhandenes Kabelstück fachge-



recht zu verlängern. Mit dem Verbinder Nr. 763 (Bild) wird diese Arbeit sehr leicht gemacht. Auf einem kleinen Isolierstück sitzt in der Mitte die Klemmschraube zum Verbinden der beiden Kabelseelen, und am Anfang und Ende sind Schellen angebracht, die die Abschirmmäntel umschließen und durchverbinden. Der Kabelverbinder ist in seinen Abmessungen so eingerichtet, daß er nicht nur in Abzweigdosen paßt, sondern auch in 16-mm-Isolierrohr eingezogen werden kann (Anton Kathrein, Rosenheim/Obb.).

**High-Fidelity-Lautsprecher.** Neben der Raumakustik und der besonderen Qualität der Verstärker bzw. der Endstufen von Rundfunkgeräten hängt die originalgetreue Übertragung von hochwertigen Musikdarbietungen ganz besonders von der Wiedergabe durch Lautsprecher ab. Lorenz hat deshalb eine hochwertige Lautsprecher-Kombination herausgebracht. Vor dem Konus eines 15-Watt-Systems können mittels einer Brücke zwei dynamische Hoch-

tonlautsprecher angebracht werden. Diese erweitern das Frequenzgebiet bis zu den höchsten, noch hörbaren Tönen und runden durch ihre seitliche Neigung die Richtcharakteristik der hohen Töne ab. Dadurch entstand eine Hi-Fi-Kombination, welche höchsten Ansprüchen genügt; sie wird u. a. auch in großen Stückzahlen nach den USA geliefert, wo sie als beste ihrer Art gilt. Die Typenbezeichnung des Grundlautsprechers ist: LP 312 und diejenige der Kombination mit den beiden Hochtönern LP 312/85. Hersteller: C. Lorenz AG, Stuttgart.

## Röhren und Kristalloden

**Neue Scheibentriode EC 57.** Valvo hat die Scheibentriode EC 57 herausgebracht, die bei Frequenzen um 4000 MHz etwa 3 Watt Ausgangsleistung abgibt. Ebenso wie die bereits bekannte Type EC 56 ist die EC 57 mit einer Sinter-Katode ausgerüstet. In den Abmessungen ist die EC 57 der EC 56 gleich, so daß beim Aufbau von Sendern die gleichen Hohlleitersysteme zur Anwendung kommen können. Prs.: 320 DM. Hersteller: Valvo GmbH, Hamburg.

**Verdoppelte Brennstunden-Garantie.** Die günstigen Lebensdauer-Erfahrungen mit den in den Valvo-Laboratorien entwickelten Sinter-Katoden (L-Katoden), die auch in der neuen Scheibentriode EC 57 angewandt werden, haben die Valvo GmbH veranlaßt, die Brennstunden-Garantie für die Röhren EC 56 und EC 57 mit Wirkung vom 1. 3. 1956 von 500 auf 1000 Stunden zu erhöhen.

**Die steile Breitbandverstärker-röhre Valvo E 180 F** wurde bisher in der sogenannten gelben Röhrenreihe geführt, dies sind Röhren, die speziell für den Nachrichtenverkehr bestimmt sind und eine lange Lebensdauer und enge Toleranzen besitzen. Die E 180 F ist aber infolge ihrer hohen Vibrations- und Stoßfestigkeit ebenso gut für Anlagen der industriellen Elektronik geeignet, in denen raue Betriebsbedingungen herrschen. Um dies zu berücksichtigen, wurde diese Type von der gelben Röhrenreihe in die rote übernommen. Sie erhält jetzt also nicht mehr einen gelben, sondern einen roten Typenstempel. Selbstverständlich ist sie auch weiterhin als Weitverkehrsröhre in Nachrichtenanlagen geeignet.

**Germanium-Spitzendioden, Transistoren.** Ein umfangreiches Programm an Germaniumdioden gibt die Fa. Tekade in einer neuen Mappe mit Datenblättern bekannt. Wir finden darin aufgeführt mittelsperrende und hochsperrende Dioden sowie Diskriminator-Paare und Radiodetektor-Paare. Für Fernsehgeräte werden Bildgleichrichter-, Schwarzpegel- und Regelspannungsdioden, Stör- und Impulsbegrenzerdioden sowie Diodenpaare für Phasendiskriminatoren und Tondemodulatoren angeboten. Weitere Anwendungsgebiete sind Meßgeräte, Regel- und Steuereinrichtungen, Spannungserzeuger, Zählgeräte und Rechenmaschinen.


Der zweite Teil der Mappe behandelt kurz die Vierpolgrößen und Betriebsgrößen der Transistoren und gibt dann die ausführlichen Daten des Vorstufentransistors GFT 206 und des Leistungstransistors GFT 2006 an (Tekade, Nürnberg 2).

**Beilagenhinweis.** Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der Firma Metrofunk Gesellschaft für Funk- und Fernmeldeteile m.b.H., Berlin W 35, Potsdamer Str. 130, bei.
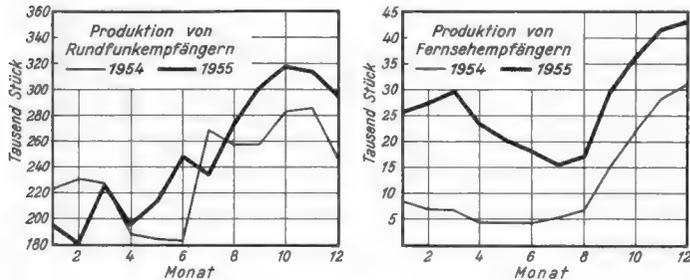
## Die Rundfunk- und Fernsehwirtschaft des Monats

Unsere beiden Schaubilder zeigen den Verlauf der Rundfunk- und Fernsehgeräteleistung in den Jahren 1954 und 1955. Bei der Betrachtung der Kurve für Rundfunkgeräte fällt auf, daß der noch 1954 erkennbare Sommer- einbruch im letzten Jahr vermieden werden konnte, u. a. dank der gleich- mäßigen Beschäftigung für den Export. Zwischen dem Monat der niedrig- sten Fertigung (Februar mit 180 000 Empfängern) und dem der höchsten (Oktober mit 318 000 Geräten) besteht ein Verhältnis wie 1 : 1,8. Fernsehen hingegen ist noch weniger ausgeglichen; hier zeichnet sich 1955 erstmalig eine beträchtliche Frühjahrs- und Sommerflaute ab. Der Unterschied zwi- schen niedrigster und höchster Monatsproduktion beträgt ungefähr 1 : 3. — Es dürfte in diesem Zusammenhang interessieren, daß der Wert der Fern- seheräteproduktion im Dezember 1955 mit 23,0 Millionen DM fast genau die Hälfte vom Produktionswert der im gleichen Monat hergestellten Rund- funkempfänger (46,7 Millionen DM) erreicht hat.

Über die Fertigung der Monate Januar bis März dieses Jahres liegen noch keine Angaben vor.



Das Demoskopische Institut Allensbach untersuchte kürzlich die Gewohn- heiten der Käufer von Rundfunkgeräten. Auf die Frage, warum man einen bestimmten Empfänger gekauft hat, hieß es überwiegend: „Wegen seiner technischen (!) Vorzüge.“ Trotzdem faßten viele Interessenten den Kauf- entscheidung bereits vor dem Schaufenster und wählten einen Empfänger nach dem Aussehen, dessen technische Qualität sie nicht kannten.

Die Grundig Radio-Werke beschäftigen in vier Werken 9000 Arbeiter und Angestellte. Ein fünftes Werk mit 1000 Arbeitsplätzen wird in Kürze in Augsburg zur Herstellung von Gehäusen eingerichtet. Der Gesamtumsatz des Unternehmens erreichte 1955 die Summe von 162 Millionen DM; davon entfallen 74,3 Mill. DM = 43 % auf den Export. Insgesamt bestreitet Grundig mehr als 30 % des gesamten deutschen Exportes an Rundfunk-, Fern- seh- und Tonbandgeräten. Die Produktion an Rundfunk- und Fernsehgerä- ten, Tonband- und Diktiergeräten sowie Meßinstrumenten lag 1955 bei 705 837 Stück (1954: 593 424 Stück im Wert von 128 Millionen DM), so daß sich eine wertmäßige Steigerung von 1954 auf 1955 um 27 % ergibt.

Die Jahre 1953 und 1954 leiteten den weiteren Aufstieg der Loewe-Opta AG ein, wie aus dem verspätet vorgelegten Geschäftsbericht des Unternehmens hervorgeht. Die Gewinne wurden für die innere Stärkung des Werkes ver- wendet. Der Gewinnvortrag lag Ende 1954 bei 4,32 Mill. DM, d. h. bei der Hälfte des Aktienkapitals. Über das Fernsehgerätee Geschäft 1955 wird berich- tet, daß die Umsätze im Frühjahr und Sommer zu wünschen übrig ließen, während im Herbst und Winter die Nachfrage die Produktionsmöglichkeiten überstieg.

Für die Deutsche Fernsehschau 1956 auf dem Killesberg in Stuttgart (31. August bis 9. September) werden interessante Vorbereitungen getroffen. Die Fernsehgeräteeindustrie wird geschlossen vertreten sein und mit groß- zügigen Werbemaßnahmen, u. a. einer großformatigen Illustrierten und Verlosung von Fernseh- und Rundfunkgeräten, aufwarten. Besonders er- freulich ist die positive Mitarbeit des Süddeutschen Rundfunks. Man wird tagsüber ein anziehendes Fernsehprogramm ausstrahlen, für dessen Zusam- menstellung auch die übrigen Rundfunkanstalten im Bundesgebiet ingela- den worden sind. „Attraktion Nummer eins“ für die auswärtigen Besucher ist natürlich der Fernseh- Turm mit dem einzigartigen Höhenrestaurant. Soweit wir informiert sind, ist diese Fernsehausstellung die einzige größere Veranstaltung ihrer Art in diesem Jahr, sehen wir von der Würzburger Rundfunk-, Fernseh- und Phonoausstellung im Januar ab.

## RIMAVOX 55

Nach wie vor  
das bewährte  
und beliebte  
Tonbandgerät  
zum Selbstbau



2 Geschwindigkeiten 19 und 9,5 cm/sec, jetzt auch **Doppel- spur** (internationale Spur), 3 hochwertige AEG-Köpfe

Frequenzbereich: 40 - 14 000 Hz bei 19 cm/sec  
50 - 10 000 Hz bei 9,5 cm/sec

**Bausatzpreise:** Einbaugerät kompl. DM 259.—  
Koffergehäuse kompl. DM 349.—  
Baumappe je DM 3.—

„SAJA“-Tonbandchassis, betriebsfertig

Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sec., Doppelspur,  
Frequenzbereich: 50 - 10 000 Hz DM 298.—

Verlangen Sie Angebot! Angenehme Teilzahlung.

## RIM-Basteljahrbuch 1956

mit Gutschein. Bei Voreinsendung von DM 2.—  
(Postscheck-Kto. München 13753) kostenl. Zustellg.

**RADIO-RIM**

MÜNCHEN 15


Bayerstraße 37a am Hauptbhf., Telefon 57221-25

Höchste elektrische  
Güte, dadurch  
maximale Leistung

**INGENIEUR GERT LIBBERS**  
WALLAU/LAHN  
Kreis Biedenkopf • Fernruf Biedenkopf 964

**MENTOR**  
Feintriebe und -Meßgeräte-Skalen  
f. Industrie u. Amateure in Präzisionsausföhr.

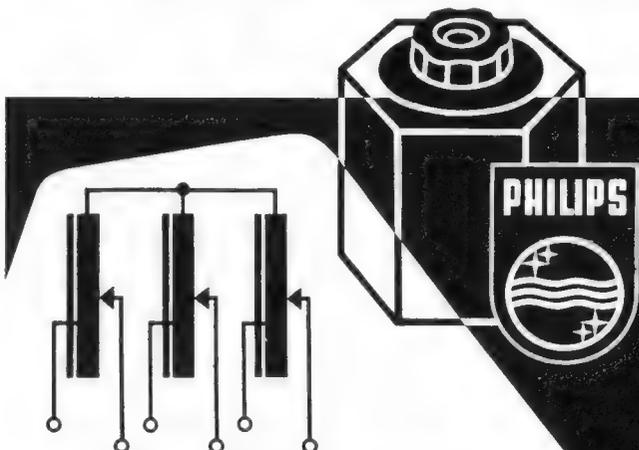Ing. Dr. Paul Mozar  
Fabrik für Feinmechanik  
DU S S E L D O R F, Postfach 6085




# Regeltransformatoren

in Schaltung und Aufbau vielfach zu kombinieren

**ELEKTRO SPEZIAL**  
G. M. B. H.

HAMBURG I. - MONCKEBERGSTR. 7

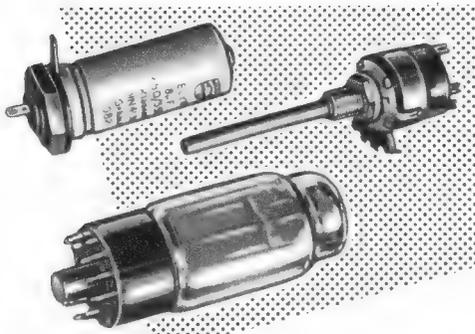Eines von vielen Beispielen aus unserer Druckschrift R 5



Radio-Röhren-Großhandel

**H · K A E T S**

Berlin-Friedenau

Niedstraße 17

Tel. 83 22 20 · 83 30 42

MIT KAETS  
BESSER GEHTS

## TRANSFORMATOREN


Serien- und Einzelanfertigungen für Netz- und NF-Technik · Reparaturen kurzfristig

**ING. EUGEN ZERBE**

Wiesbaden - Biebrich, Dotzheimer Str. 153

FORDERN SIE LISTE 100

EINIGE VERTRETERBEZIRKE NOCH FREI

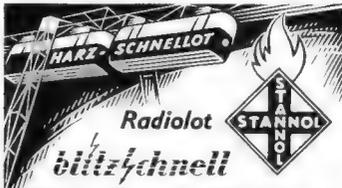

**WILHELM PAFF**

Lötmittelfabrik · Wuppertal-Barmen

## Notlicht-Anlagen

vollautom. f. jed. Leistung

liefert in bekannter Qualität

**KUNZ K.-G.**

Abt. Gleichrichterbau

Berlin-Charlottenbg. 4

Giesebrechtstraße 10

Telefon 32 21 69

## MESSENDER

Fabrik. Rohde & Schwarz  
Type SMF 100 kHz-10 MHz  
0,1 µV — 100 V — 2 V Eigenmodulation 400 Hz, reparaturbedürftig, jedoch in gepflegtem Zustand, Neupreis DM 2200.- für DM 400.- abzugeben. Zuschriften unter Nr. 6162 M

## Tonbandaufsetzer für Plattenspieler!

Lange Spieldauer, 2x 1 Stde. Doppelspur, leichter Aufbau auf jeden Plattenspieler! Auch verwendbar, wenn kein Plattenspieler vorhanden. Bausatz ab DM 49.-, Baumappe m. Selbstbaubeschreibg. DM 3.50

### Neuheit! Vertonungszusatz für Schmalfilme

Prospekt frei. Spezialtonkopf für Aufnahme-Wiedergabe und Löschung nur DM 28.-

**Eugen Weber, Spezialfabrikation**

Stuttgart - Weilmördorf · Ludmannstraße Nr. 26

## Lautsprecher-Reparaturen

in 3 Tagen  
gut und billig

**RADIO ZIMMER**

SENDEN / Jllr

**Wir suchen Restposten Radiomaterial Sofortige Barzahlung**  
Preisangebote unter Nr. 6146 N an den Verlag.

**Meßinstrumente und -Geräte für HF und NF**  
Reparatur, Eichung, Umbau, Skalenzeichnung usw. sorgfältig und preisgünstig  
**Quarze 1 kHz ... 30 MHz**  
Normalfrequenzgeneratoren, Thermostate usw. f. Fertigung  
**M. HARTMUTH - ING.** Meßtechnik HAMBURG 13, Isestr. 57



Die Qualitäts-Schallplatte mit dem niedrigen Preis

DM 2.85 brutto

**HANS DATZ Ing.**

Radio- u. Elektrogroßhandel

AMBERG/OBERPFALZ

## Gerätebücher

(Lagerbücher) für Radio-, Phono- und Fernsehgeräte

**RADIO-VERLAG EGON FRENZEL KG**

Postfach 354  
Gelsenkirchen

**2 C 39 A**

**2 C 40**

sowie andere Röhren zu kaufen gesucht.

**HENINGER**

Mü. 15, Schillerstraße 14

Telefon 59 26 06, 59 35 13

## Persönliches

Als am 10. März **Rudolf v. Scholtz**, Intendant des Bayerischen Rundfunks, einem schweren Leiden erlag, ging eine gewichtige Persönlichkeit des deutschen Rundfunks von uns. Der 1890 in Wiesbaden Geborene verbrachte seine Jugend im zaristischen Rußland, kam aber bereits in den zwanziger Jahren als Rundfunkreporter zur „Deutschen Stunde in Bayern“. 1945 wurde er Sendeleiter von „Radio München“ und später Intendant des sich bildenden Bayerischen Rundfunks. Diesem toleranten, aber kompromißlos für die Freiheit des Athers eintretenden Mann war es zu verdanken, daß diese Rundfunkanstalt ein in mancher Hinsicht unverwechselbares Profil erhielt. Für die Technik zeigte Rudolf von Scholtz ein respektvolles Interesse; er förderte den Ausbau der UKW-Senderkette und des Fernsehens in jeder Richtung.

**Dr. Ing. Rolf Möller**, Technischer Direktor der Fernseh GmbH und seit 1953 Vorsitzender der Fernsehtechnischen Gesellschaft e. V., wurde am 1. Januar 1956 vom I. R. E. (The Institut of Radio Engineers), New York, zum „Fellow“ ernannt. Diese Auszeichnung erfolgte im Hinblick auf die vielfältigen Verdienste, die sich Dr. Möller während seiner sechsundzwanzigjährigen Tätigkeit um die deutsche Fernsehtechnik erworben hat (vgl. auch FUNKSCHAU 1956, Heft 3, Seite 120 unter „Persönliches“).

Am 6. März verstarb unerwartet, erst 44 Jahre alt, **Dipl.-Ing. Karl Müller**, Direktor in der Deutschen Edison-Akkumulatoren Company, einer Tochtergesellschaft der Accumulatoren-Fabrik AG. Der so früh Dahingegangene war besonders aktiv an der Einführung des gas- und säuredichten Deac-Akkumulators in die Rundfunktechnik beteiligt.

Zum Geschäftsführer des Nord- und Westdeutschen Rundfunkverbandes, der für übergeordnete Aufgaben des Norddeutschen und des Westdeutschen Rundfunks (u. a. Fernsehen) zuständig ist, wurde der bisherige Finanzdirektor des NWDR, **Dr. Georg Hubrich**, gewählt. Damit ist diese auch für technische Fragen wichtige Institution ab 1. April arbeitsfähig.

**Dr. phil. Lothar Rohde** in Fa. Rohde & Schwarz, München, ist bereits seit längerer Zeit Vorsitzender des Aufsichtsrates der Körting Radio - Werke GmbH, Grassau.

**Dipl.-Kaufmann Robert Zinner**, Erlangen, wurde zum weiteren Vorstandsmitglied der Heliowatt-Werke AG, Berlin, bestellt, zu deren Verband die „Nora-Radio GmbH“ gehört.

## Aus der Industrie

**Blaupunkt-Autosuper** auf dem Genfer und Stockholmer Automobil-Salon. Ebenso wie in Deutschland erfreuen sich die Blaupunkt-Autosuper auch in der Schweiz und in Schweden wegen der automatischen Bedienung durch Omnimat-Wählautomatik oder Selectomat-Stationsfinder großer Beliebtheit. Blaupunkt hat nicht nur Spezialausführungen für alle deutschen Automobilmarken, sondern auch für eine große Anzahl ausländischer Wagen geschaffen, unter anderen auch für die bekannten schwedischen Volvo-Wagen und Saab-Wagen.

Die **Körting-Radio-Werke**, Grassau/Chiemsee, berichten über verbesserten Auftragsengang. Besonders gut haben sich der Export und das Geschäft mit Hf-Schweißgeräten entwickelt.

Die Firma **Kuba Tonmöbel** und **Apparate-Bau**, Wolfenbüttel, hat am 1. März 1956 eine weitere Möbel-Großtischlerei in Braunschweig erworben. Mitte Mai wird dort die Produktion von Musik- und Fernsehtruhen mit weiteren 500 Arbeitskräften aufgenommen.

**Aus Standard Elektrizitäts-Gesellschaft wird Standard Elektrik.** Die Hauptversammlung der Standard Elektrizitäts-Gesellschaft AG, Stuttgart-Zuffenhausen, beschloß am 16. März 1956, den Firmennamen in Standard Elektrik AG zu ändern. Der Vorsitzende des Vorstandes, Generaldirektor Hermann Abtmeyer, begründete die Namensänderung mit der Notwendigkeit, den Firmennamen dem Charakter der Tätigkeitsgebiete des Unternehmens anzupassen. An der Struktur des Unternehmens, zu dem die Fernmeldewerke Mix & Genest, Stuttgart, Berlin, Essen und das Gleichrichter- und Bauelementewerk SAF, Nürnberg, gehören, ändert sich dadurch nichts.

Die Gesellschaft konnte 1955 eine Steigerung des Umsatzes von 28,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen. Das Geschäftsjahr 1955 wurde mit einem Reingewinn von (in Mill. DM) 3,3 (im Vorjahr 1,4) abgeschlossen. Das Unternehmen ging mit einem um 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhten Auftragsbestand in das Geschäftsjahr 1956. Die Zahl der Beschäftigten lag mit 9400 um 23 Prozent über dem Stand Ende 1954.

**Fernsehgerät mit 90° Ablenkung.** In diesen Tagen beginnt die Auslieferung des Telefunken-Fernsehempfängers FE 11 53 S, des neuen Schrankgerätes mit 53-cm-Bildröhre für 90° Ablenkung.


**Studio-Großanlage für Industrie- und Handelskammer Köln.** Im Rahmen des Umbaus der Industrie- und Handelskammer wird von Telefunken eine vielseitige Studioanlage im großen Plenarsaal der Kammer eingerichtet. Neben der Aufnahme und Wiedergabe von Vorträgen und Diskussionen ist sie als Dolmetscher-Anlage für internationale Kongresse bestimmt. Für Tonbandaufnahmen dient das „Magnetophon M 5“ als Studiogerät.

## Veranstaltungen und Termine

**1. Juli bis 15. September:** *Neuheitenperiode* der Industrie für Rundfunk-Heimgeräte (Reise-, Auto- u. Fernsehempfänger fallen nicht darunter)

**1. und 2. Juli:** Hamburg — Neuheitenausstellung des Werberrings Hamburger Rundfunk- und Fernsehfachgroßhändler e. V. (Ausstellungshalle „Planten und Blumen“, Zutritt nur für Einzelhändler)

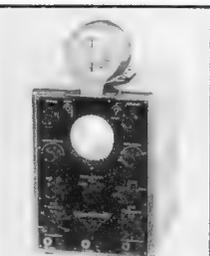**13. und 14. September:** Frankfurt a. M. — Fachtagung der Nachrichtentechnischen Gesellschaft (NTG). Die Hauptgruppe VI „Funktechnik“ wird von Prof. Dr. Ing. W. T. Runge geleitet.



## FUNKE-Oszillograf

für den Fernsehservice. Sehr vielseitig verwendbar in der HF-NF- und Elektronik-Technik. Betriebsklar DM 470.-  
Prospekt anfordern.

**Max FUNKE K. G.**

Fabrik für Röhrenmeßgeräte

Adenau / Eifel



## Uniperm

der Kleinstmotor von Format von 1,5 bis 20 Volt mit Schalter für Rechts- und Linkslauf

Typ	400	240	120
U/min per Volt	500 p/V	1000 p/V	1500 p/V
Drehmoment (Spitze)	30 cm/g	40 cm/g	50 cm/g
Länge	36 mm, Breite 35 mm, Höhe 24 mm, Gewicht 46 g		
<b>Preis DM 4.50</b>			

Bitte Prospekt UP 32 verlangen **Händler Rabatte**

**K. Sauerbeck**, Mira-Geräte und funkt. technischer Modellbau  
Nürnberg, Hohlfederstraße, 8 Tel. 5 12 66

**NV-Elkos**

100 MF 12/15 V . . . -45 | 200 MF 60/70 V . . 1.10

**Elkos**

16 MF 350/385 V (Alubecher, Schraubversch.) -90  
 25 MF 350/385 V (Roll) . . . . . -95  
 32 MF 350/385 V (Alubecher, Schraubversch.) 1.50  
 32+32 MF 350/385 V (Alubech., Schränklapp.) 1.20  
 16 MF 500/550 V (Roll) . . . . . 1.40  
 20 MF 500/550 V (Alubecher, Schraubversch.) 1.50  
 8+8 MF 500/550 V (Alubech., Schraubversch.) 2.10  
 15+15 MF 500/550 V (Alub., Schraubversch.) 2.30  
 16+16 MF 500/550 V (Alubech., Schränklapp.) 1.50

**Drehkos**

Rückkopplungsdrehko 210 pF (Trolitul) . . . -65  
 Abstimmdrehko 500 pF (Trolitul) . . . . . -65  
 Abstimmdrehko 1 X 500 pF (Luft) . . . . . 1.20  
 Abstimmdrehko m. UKW-Teil 2 X 500/2 X 17pF 1.95

**Potentiometer**

700 Ω lin. o. Sch. -75	1 MΩ log. o. Sch. -75
900 Ω lin. o. Sch. -75	2 MΩ lin. o. Sch. -75
3 kΩ lin. o. Sch. -60	100 Ω lin. m. Sch. 1.90
20 kΩ lin. o. Sch. -75	0,5 MΩ log. m. Sch. 1.90
50 kΩ lin. o. Sch. -75	1 MΩ log. m. Sch. 1.70
0,5 MΩ log. o. Sch. -60	3 MΩ lin. m. Sch. 1.90

Hochtonlautsprecher (statisch) . . . . . 4.30  
 4W-Lautsprecher (LORENZ)  
 180 mm Ø, perm.-dyn. o. Trafo . . . . . 10.80  
 Ausgangsrafo 5 Ω / 7 kΩ, 4 W (SIEMENS) 1.70  
 Ausgangsrafo 5 Ω / 7 kΩ, 6 W (SIEMENS) 1.90

**Fassungen**

Miniaturfassung (PREH) . . . . . -20  
 Novalfassung (PREH) . . . . . -20  
 Novalfassg. (PHILIPS) kern., Kontakte vers. -45

**Meßinstrumente (Einbau)**

5 mA (Drehspul) 63 mm Fl.-Ø . . . . . 5.90  
 50 mA (Drehspul) 63 mm Fl.-Ø . . . . . 5.90  
 12/240 V (Weicheisen) 63 mm Fl.-Ø . . . . . 4.90  
 60 V (Weicheisen) 100 mm Fl.-Ø . . . . . 6.90  
 150 V (Weicheisen) 100 mm Fl.-Ø . . . . . 6.90  
 300 V (Weicheisen) 100 mm Fl.-Ø . . . . . 6.90



RADIO-VÖLKNER, Braunschweig, Ernst-Ammestraße 11



Hannover, Halle 10, Erdg. Stand 166



*Ein guter Typ!*

Ich habe mir den neuen HAUPT-KATALOG 55/56 kostenlos zuschicken lassen. Seine übersichtliche Anordnung und seine preiswerten Angebote sind doch die Voraussetzungen, die man an den Fachgroßhandel stellt.

Daher schreiben auch Sie noch heute an:

**Rundfunkgroßhandlung Hans W. Stier**  
 BERLIN-SW 29 · HASENHEIDE 119

**STABILISATOREN**

auch in Miniatur-Ausführung zur Konstanthaltung von Spannungen



**STABILOVOLT GmbH., Berlin NW 67**  
 Sickingenstraße 71 · Telefon 39 40 24

**U.S.-Nachrichtengeräte**

- Sende- und Empfangsanlagen
- Funksprechgeräte
- Trägerfrequenzgeräte
- Fernsprechgeräte
- Kabel
- Kabelaufpulmaschinen u. a.

Alle Geräte sind komplett und betriebsfertig sowie postalisch überprüft und abgenommen.

**W. E. PERSCHMANN**

Magnetron-Elektronische Geräte  
**Frankfurt a. M.**  
 Eschersheimer Landstraße 108, Telefon 58871/72

**Lautsprecher-Reparaturen**

erstklass. Ausführung, prompt und billig  
 20jährige Erfahrung

Spezialwerkstätte  
**HANGARTER · Karlsruhe**  
 Erzbergerstraße 2a



**Ch. Rohloff**  
 Oberwinter b. Bonn  
 Telefon: Rolandseck 289

**Transformatoren**

aller Art in Einzel- und Serien-Fertigung, Sonderausführung für Betriebe und Labors.  
 Beste Referenzen!

Radio-**Taubmann**  
 NURNBERG - Vord. Störng. 11  
 seit 1928

**Gleichrichter-Elemente**

und komplette Geräte liefert

**H. Kunz K. G.**  
 Gleichrichterbau  
 Berlin-Charlottenburg 4  
 Giesebrechtstraße 10

Fast 2 Millionen Adressen aus Industrie, Handel, Handwerk und Freien Berufen enthalten die fünf Bände der 3. Ausgabe.

DEUTSCHES BUNDES-ADRESSBUCH der gewerblichen Wirtschaft

Nach Ländern u. Orten geordnet, liefert das DBA umfassendes Adressenmaterial zur gebietsweisen Bearbeitung in Einkauf, Verkauf, Werbung.



	Kauf:	Miete:
Gesamtwerk:	DM 75.-	DM 51.-
Einzelbände:	DM 18.-	DM 12.-



DBA 1956 Band I (Norddeutschland und Berlin) sofort lieferbar; Bände II-V in Kürze

**Deutscher Adreßbuch-Verlag**  
 für Wirtschaft und Verkehr GmbH  
**Darmstadt**



**12 St. Zweifach-Kreuzspulen-Wickelmaschinen kompl. mit Zweifach-Spulenablaufständer**

**1 St. Einfach-Kreuzspulen-Wickelmaschine mit Ablaufständer**

In gut erhaltenem, einsatzbereitem Zustand preiswert

**zu verkaufen**

Zuschriften unter Nr. 6153 N





Zur verantwortungsvollen Mitarbeit im Rahmen unserer neu errichteten Fernsehfertigung suchen wir

### energischen Bandmeister

mit Industrieerfahrung, Organisationstalent und Fähigkeit zur Menschenführung als Fertigungsaufsicht. Ferner

### erfahrenen Wickelmeister

für die Spulen- und Trafowickelerei sowie

### tüchtigen Arbeitsvorbereiter

und Terminverfolger für die Überwachung des Fertigungsablaufs.

Bewerbungen werden absolut vertraulich behandelt.

**WEGA - RADIO · STUTTGART**

### Wir suchen Hochfrequenz-Ingenieure und -Techniker

für interessante Entwicklungsaufgaben in unserem Rundfunk- und Fernsehgerätelelabor.

Ferner suchen wir einen versierten

### Rundfunktechniker und -Mechaniker

für unsere Vertriebsorganisation in Französisch-Marokko - Bitte bewerben Sie sich schriftlich mit Lebenslauf u. Lichtbild



**RADIO · FERNSEHEN · FOTO  
FURTH/BAYERN**

Erfahrener

### Radiotechniker

mit Fernsehkenntnissen für sof. oder später ges.

**RADIO-SIMONS**  
Köln, Hohe Straße 103  
und Eigelstein 58

### Rundfunk Mechan.-Meister

42 Jahre, 25jährige Berufserfah., vielseitig, reiche Praxis im Fernsehen, sucht Tätigkeitsf. in Einzel-, Großhandel oder Industrie für sof. Antritt oder später. Angebote unter Nr. 6160 R

### Rundfunktechniker 30 Jahre, verh., ungek.

sucht Wirkungskreis im Großhandel (Kundendienst - Vertr.) mögl. Südbaden, Bodensee od. Allgäu aber nicht Bedingung. Führerschein vorhanden. Zuschrift. unt. Nr. 6159 S

### Gut eingeführtes Radiogeschäft

in Kreisstadt Unterfrankens an tüchtigen Fachmann zu verpachten. 6000 - 8000 DM erforderl. Zuschriften unter Nummer 6150 M erbet.

## KLEIN-ANZEIGEN

### STELLENGESUCHE UND - ANGBOTE

24jährig. Elektrotechniker aus gutem Hause, mit Kenntn. auf Installation, Ankerwickeln, Radio, Fernschreib- und Fernsprechtechnik sucht bis 1. 5. oder 1. 6. in Hannover passende Stelle zwecks Veränderung. Ang. unt. Nr. 6181 S

Radiomechaniker sucht Heimarb. Zuschr. u. 6157 T

Elektr., auch mit Radiotechn. vertr. s. Tätigk. 1. Radioindustr. od. Radio-reparaturwerkst. Ang. u. Nr. 6147 F

### VERKAUFE

Verk. Truhe, Selbstb. m. Plattenap. UKW - Super, Magnetof. 76 cm, 3 Mot. Aufnahmeverst. AEG V 47. Wiedergabeverstärk. AEG V 46. Mikrofonverst. AEG. Endst. 2 Lautspr. DM 450. Ang. unt. Nr. 6156 D

Lorenz Verstärk. - Gestell 75 Watt mit Fernbedienung, Rundfunktl., Plattenspieler u. Schallplattenständer. Bitte Foto anfordern. Das Gerät wird preisgünst. abgegeben. od. im Tausch. Radio-Trippner. Antennenspezialist, Gronau/Hann.

### FS-Antennen

4 Elem. 1 Etage, DM 11.20, 6 Elem. 2 Etage, DM 26.00, 16 Elem. 4 Etage, DM 58.00. Bei Bestellg. Kanal angegeb. Versand geg. Nachnahme. I. G. Schmidbauer, Transformator- u. Gerätebau, Hebertsfelden / Spanberg

Minifon neuw. mit Zubehör zu verk. H. Kühne, Mülheim-Ruhr, Maxstr. 10

Röhrenprüfgerät Elmug, Ventil-Voltm., Monavi o. I. u. Einbau - Instr. bill. z. verk. Ang. u. Nr. 6158 F

Funkgeräte u. Zubehörteile - Aus ehem. deutschen u. amerik. Armeebeständen geeignet für Funkamateure abzugeben. Bitte ford. Sie A-List. an FEMEG München 2, Augustenstr. 16, Tel. 59 35 35

Fernsprechgeräte u. Zubehörteile - Feldfernsprech-, Klappenschränke, Amtszusätze, Feldkabel Rückentragen, Wählerzentralen an Firmen u. Behörden zu verkauf. Bitte fordern Sie B-Listen an. FEMEG München 2, Augustenstr. 16, Tel. 59 35 35

Gelegenheiten! Foto- u. Film-Kameras, Projektoren, Ferngläs., Tonfolien, Schneidgeräte usw. Sehr günstig. Auch Tausch u. Ankauf. STUDIOLA, Frankfurt a. M. 1

AEG-Koffermagnetophon KL 15 preisgünst. zu vk. Ang. unt. Nr. 6159 M

Preisgünstig! Tonbandgerät 3 Köpfe, 2x1 1/2 Std. 9,5 cm/sek. kompl. anschlussfertig DM 198.-; Prüfender für AM (K-M-L-Zf), Feinstellskala mit Röhre DM 65.-; für FM (UKW) frequenzmoduliert, Feinstellskala m. Röhre DM 74.50; Oszillograf 9 cm Katodenstrahlröhre. Breitband f. Fernseh- u. Nf kompl. m. 10 Röh. nur DM 367.-; Drehspulmeßwerk mit eingebaut. Gleichrichter, lineare Kurve 0,1 mA Wechselstr., Grundinstr. 80 uA 80 mm Ø DM 22,50 NORDFUNK VERSAND, (23) Bremen, An der Weide 4/5

### SUCHE

Röhrenprüfer. Ich bitte um unverbindl. Angeb. Radio - Trippner, Antennenspez., Gronau/Hann.

Labor - Meßgeräte usw kft. lfd. Charlottenburger Motoren, Berlin W 35

Radio - Röhren, Spezialröhren, Senderöhren geg. Kasse zu kauf. gesucht. Krüger, München 2, Enhuberstraße 4

Röhren aller Art kauft geg. Kasse Röhren-Müller, Frankfurt/M., Kaufunger Straße 24

Such. Radio-Elektro-Rest- und Lagerposten, z. B. Drosseln, Netztrafos u. a. VE. Zeigerknöpfe, Posten Röhren, z. B. P 700, VY 2, LS50, 280/40/80 u. a., perm.-dyn. Lautsprecher-Chassis TEKA, Weiden/Opf. 6

Spezialröhre 2 C 40. Zahlen bis zu DM 65.- pro Stück. Neumüller & Co. GmbH., München 2, Lenbachplatz 9

### VERSCHIEDENES

Suche Minifon - Taschenmagnetonger. o. BC 221. Biete Grundig-Stenorette od. Rdfkger. mit UKW. Ang. unt. Nr. 6149 D

Röhren u. Radiomaterial im Wert v. ca. 6-800 DM geg. elektronisches Blitzgerät zu vertausch. Ang. unt. 6148 K

Wir suchen für unser Entwicklungslabor

## INGENIEURE (TH, HTL)

zum möglichst baldigen Antritt.

Wir bieten: Interessante Tätigkeit in neuen und modernen Arbeitsräumen in Hamburg. Nur schriftliche Bewerbungen m. handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild u. Zeugnisabschriften unter Angabe von Referenzen und der Einkommenswünsche sind zu richten an:



Hörgerätefabrik  
HAMBURG 39  
Hudtwalckerstr. 2-8

Suchen für verschiedene Gebiete

### rührige solide Vertreter

für Vertrieb von Elektrolyt-Kondensatoren. In Frage kommen nur Vertreter, die nachweislich zur einschlägigen Industrie die besten Beziehungen haben.

Saarländische Kondensatorfabrik GmbH.  
Brebach/Saar, Provinzialstraße 19

### Radiomechaniker

für Einbau und Instandsetzung von Auto radio- und elektronischen Geräten

gesucht

DIPL.-ING. ERNST FRIEDRICHS  
Bosch - Dienst  
Wuppertal - Barmen - Gemarkerstraße 8

Amerikan. Privatunternehmen in München sucht

## TECHNIKER

aus der Hochfrequenz, Fernmelde- od. Funktechnik als Lagerverw. bzw. zum Führen der Lagerkartei. Gutes Englisch ist unerlässlich. Bewerber mit Kenntnissen in der englischen Fachterminologie der oben genannten Fächer werden bevorzugt.

Zuschriften unter Nummer 6152 A erbeten

Für Entwicklungsaufgaben der NF-Technik, Entwurf, Konstruktion und Prüfung von Verstärkern, Elektronen-Oszillographen, Registriergeräten und industriellen Anwendungen wird

### Labor-Ingenieur (HTL) oder Techniker gesucht

Dr.-Ing. J. F. Tönnies, Labor für Elektrophysik  
Freiburg i. Br., Schöneckstr. 10

### SEKRETÄRIN oder SEKRETÄR

perf. u. selbst. in Steno, Schreibm. u. allen vorkommend. Büro-u. Sekretariatsarbeit., vom ältesten u. größten nordbay. Fachgeschäft (1000qm Geschäftsräume in 6 Etagen, Radio-, Fernseh- u. Elektro-Abt., Phonobar und Reparatur-Betriebe), in sehr gute Vertrauens- u. Dauerst. ges. Fachkenntn. erw. Bew. mit kurzem Lebenslauf erbeten an:

Radio-Pruy, Nürnberg, Königstr. 58, Tel. 2 60 24

### Techn. Kaufmann (30)

sucht Vertrauensstellung als Filialleiter, Geschäftsführer o. ä. An selbst. Arbeiten gewöhnt, auch Reparaturen. (Mitgl. DARC). Sämtl. Führersc. Fließ. Englisch. Anpassungsfäh. Frhst. Antritt 1. Mai 1956. Bitte um Angebote unter Nummer 6151 R.

### Elektromonteur (22 Jahre)

led., 5 Berufsj. sehr interess. a. d. Gebiet Funktechnik und Elektronik, sucht Beschäftigung in dieser. Auch Außenmontage im In- u. Ausland erwünscht, evtl. Umschulung a. Rundfunk-Fernsehtechniker. Führerschein III vorhanden. Angebote unter Nr. 6154 G

Übernahme oder tätige Beteiligung an

### Rundfunkfachgeschäft

sucht Rundfunk-Kaufmann mit bis DM 75000.- (keine Sanierung), eventuelle Übernahme TZ-Finanzierung.

Anfrage unter Nummer 6155 K erbeten

# EMCO-UNIMAT - Universal-Kleinwerkzeugmaschine


Das Idealgerät für jeden Radio-Bastler und alle funktechnischen Betriebe

**DM 230.-** Günstige Teilzahlung

kompl. Maschinensatz mit Motor ohne Sonderzubehör  
**Drehen • Fräsen • Sägen • Bohren • Drechseln  
 Schleifen und Polieren • Gewindeschneiden**

Erhältlich im Fachhandel • Generalvertretung für Deutschland:

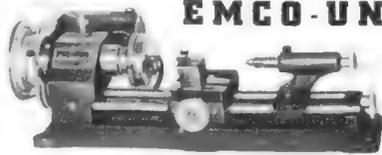**EMCO-VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., BAD REICHENHALL, KAMMERBOTENSTR. 3**



## Transformatoren

für Netz, NF-Technik und Elektronik, Hi-Fi-u. Modulationsübertrager, Lautsprecherreparaturen. **Handwerkliche Qualitätsarbeit. 20-jährige Praxis.**

**ING. HANS KÖNEMANN**

Rundfunkmechanikermeister  
 Hannover · Ubbenstraße 2

## PRESS- UND SPRITZTEILE

große Massen in Alu und Zink

Spezialität:

**Klein- u. Kleinstteile, Sand- u. Kokillenguß**  
 bis 500 kg Stückgewicht liefert

**Schulte & Schmidt • Leichtmetallgießerei**  
 NÜRNBERG • NOPITSCHSTRASSE 46

## METALLGEHÄUSE

**FÜR INDUSTRIE  
 UND BASTLER  
 FORDERN SIE PREISLISTE!**

**PAUL LEISTNER HAMBURG**  
 HAMBURG-ALTONA · CLAUSSTR. 4-6

*Mehr Umsatz*



durch die **Etona**  
**Schallplatten-Bar**

mit 2-3 oder 4-5

Plätzen. Moderne, leicht transportable Vitrinen-Theke, hervorragende Wiedergabe mit dyn. Stielhörern und Verstärker-Plattenspielern. Günstigste Preise

Prospekt fordern!

**ETONA-VERTRIEB**

Aschaffenburg

Postfach 795

## WALTER ARLT • Radio-Einzelteile-Katalog 1956

Unübertroffen und konkurrenzlos — 210 Seiten DIN A 5, illustriert



für nur eine **DEUTSCHE MARK** einzige DM erhältlich.



Jeder Funkfreund kennt den Walter-Arlt-Radio-Katalog, jahrzehntelang wird dieser verbessert, so daß sich heute dieses umfangreiche „Werk“ auf einem kaum noch zu übertreffenden Stand befindet. Unser Katalog bietet unbestritten die größte Auswahl auf dem Sektor der Rundfunkbauteile, einschl. aller verwandten Gebiete.

Er ist jedoch nicht allein für jede Werkstatt eine Fundgrube, sondern trägt auch den Bedürfnissen der Industrie, der Hochschulen und Laboratorien usw. voll Rechnung.

Der Katalog enthält keinerlei Inserate, dafür um so mehr sachliche Beschreibungen und Erläuterungen.

Kein Katalog in ganz Deutschland kann darüber hinaus eine derart reichhaltige und präzise Bebilderung aufweisen.

Es ist unser Prinzip, dem Interessenten die angebotenen Artikel so greifbar wie nur irgend möglich vor Augen zu führen.

Es ist daher kein Risiko mehr, auf dem Versandwege einzukaufen. Dies beweist allein der große Stamm unserer zufriedenen Versandkunden im In- und Ausland.

Es ist selbstverständlich, daß die Kosten für einen solchen Katalog viel höher sind, doch wir wollen ihn jedem zugänglich machen.

Wir erheben nach wie vor nur 1,- DM Schutzgebühr für unseren Katalog, die bei Wareneinkauf in Höhe von 20,- DM durch einen einliegenden Gutschein vergütet wird.

Wiederverkäufer, Industrien und Laboratorien erhalten eine Rabatlliste.

Industriefirmen, Hochschulen und Laboratorien erhalten bei Anforderung auf Original-Bestellschein ein Exemplar kostenlos.

Deutschlands größte Röhrensonderliste und Deutschlands reichhaltigste Meßgeräte- und Meßinstrumentenliste kostenlos.

Lieferung gegen Vorauskasse von 1,- DM, zzgl. 25 Pf Porto, in Briefmarken oder durch Postscheck; auch per Nachn. in Höhe von 1,80 DM.

**ARLT-Radio-Elektronik, Walter Arlt, Berlin-Neukölln 1 Fu (Westsekt.)**

Karl-Marx-Straße 27, Postscheck: Berlin West 197 37

Berlin-Charlottenburg 1

Düsseldorf Fu, Friedrichstraße 61a, Postscheck: Essen 373 36.



**Vielfachmesser I**  
 für Gleich- u. Wechselstrom mit 24 Meßbereichen, 333  $\Omega$ /V **DM 62.50**



**Vielfachmesser II**  
 für Gleich- u. Wechselstrom mit 26 Meßbereichen, 1000  $\Omega$ /V **DM 75.-**

Preisgünstige Meßgeräte aus unserem Katalog 1956



**Universal-Meßgeräte**  
 für Gleich- und Wechselstrom mit 28 Meßbereichen, 20000  $\Omega$ /V **DM 88.-**  
 + 5% TZ

**Radio-Fett Berlin-Charlottenburg 5**

Ford. Sie kostenlos unseren neuest. Katalog 1956 an!


## Elektrolyt-Kondensatoren Günstige Preise · Beste Qualität

**ALU-Rohr mit Isolierüberzug** - Anschlußdrähte beiderseits - DM netto  
 350/385 V 4 mF 1.-, 8 mF 1.10, 16 mF 1.30, 450/550 V 4 mF 1.05, 8 mF 1.25, 25 mF 1.90,  
 25 mF 1.50, 32 mF 1.70, 40 mF 1.90, 32 mF 2.20, 40 mF 2.55

**ALU-Becher** - mit Zentralbefestigung - DM netto  
 350/385 V 8 mF 1.45, 16 mF 1.70, 25 mF 1.85, 450/550 V 8 mF 1.55, 16 mF 1.95, 25 mF 2.20,  
 32 mF 2.05, 50 mF 2.45, 8+8 mF 1.95, 32 mF 2.55, 50 mF 3.25, 8+8 mF 2.25,  
 16+16 mF 2.30, 32+32 mF 3.05, 16+16 mF 2.85, 32+32 mF 4.10

Wir garantieren für beste Qualität

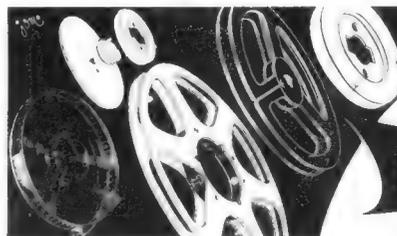**INTRACO GMBH · MÜNCHEN 15 · LANDWEHRSTRASSE 3**



Magnetbandspulen, Wickelkerne  
 Adapter für alle Antriebsarten  
 Kassetten zur staubfreien Aufbewahrung  
 der Tonbänder

**Carl Schneider**

ROHRBACH-DARMSTADT 2

# VALVO Mikrobandfilter für AM- und FM-Empfang



110356/115

## AP 1001

AM-Filter 441, 452, 470 kHz

Kreisgüte	Q	=	140
Kopplung	kQ	=	1,05
Kreiskap.	C <sub>prim</sub>	=	110 pF
	C <sub>sek</sub>	=	195 pF
Temp.-Koeff.	TK <sub>f</sub>	<	1 × 10 <sup>-5</sup> /°C
Betr.-Temp.	t <sub>max</sub>	=	85 °C



Die seit Jahren bewährten VALVO Mikrobandfilter vereinigen in sich alle Eigenschaften, die Bandfilter in der heutigen Rundfunktechnik zu erfüllen haben:

- Hohe Kreisgüte
- Geringe Abmessungen
- Hohe zulässige Betriebstemperatur
- Stabiler mechanischer Aufbau
- Kleiner Temperatur-Koeffizient
- Geringe Streukapazität der Wicklung
- Einfache und sichere Montage

## AP 1108

FM-Filter 10,7 MHz

Kreisgüte	Q	=	110
Kopplung	kQ	=	1,2
Kreiskap.	C <sub>prim</sub>	=	33 pF
	C <sub>sek</sub>	=	33 pF
Temp.-Koeff.	TK <sub>f</sub>	<	10 × 10 <sup>-5</sup> /°C
Betr.-Temp.	t <sub>max</sub>	=	85 °C



## AP 1110


Ratio-Filter 10,7 MHz

Kreisgüte	Q <sub>prim</sub>	=	100
	Q <sub>sek</sub>	=	90
Kopplung	kQ	=	1,65
Kreiskap.	C <sub>prim</sub>	=	10 pF
	C <sub>sek</sub>	=	47 pF
Temp.-Koeff.	TK <sub>f</sub>	<	10 × 10 <sup>-5</sup> /°C
Betr.-Temp.	t <sub>max</sub>	=	85 °C



# VALVO

HAMBURG 1 · BURCHARDSTRASSE 19

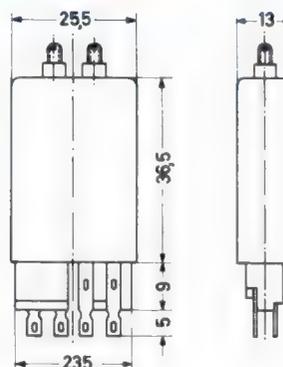

212 a



Bez. 15  
Schimmel Hans W,  
TAI 10/4 TKS.

DIE  
ERZEUGNISSE  
DER


*Rosenthal*  
**RIG**

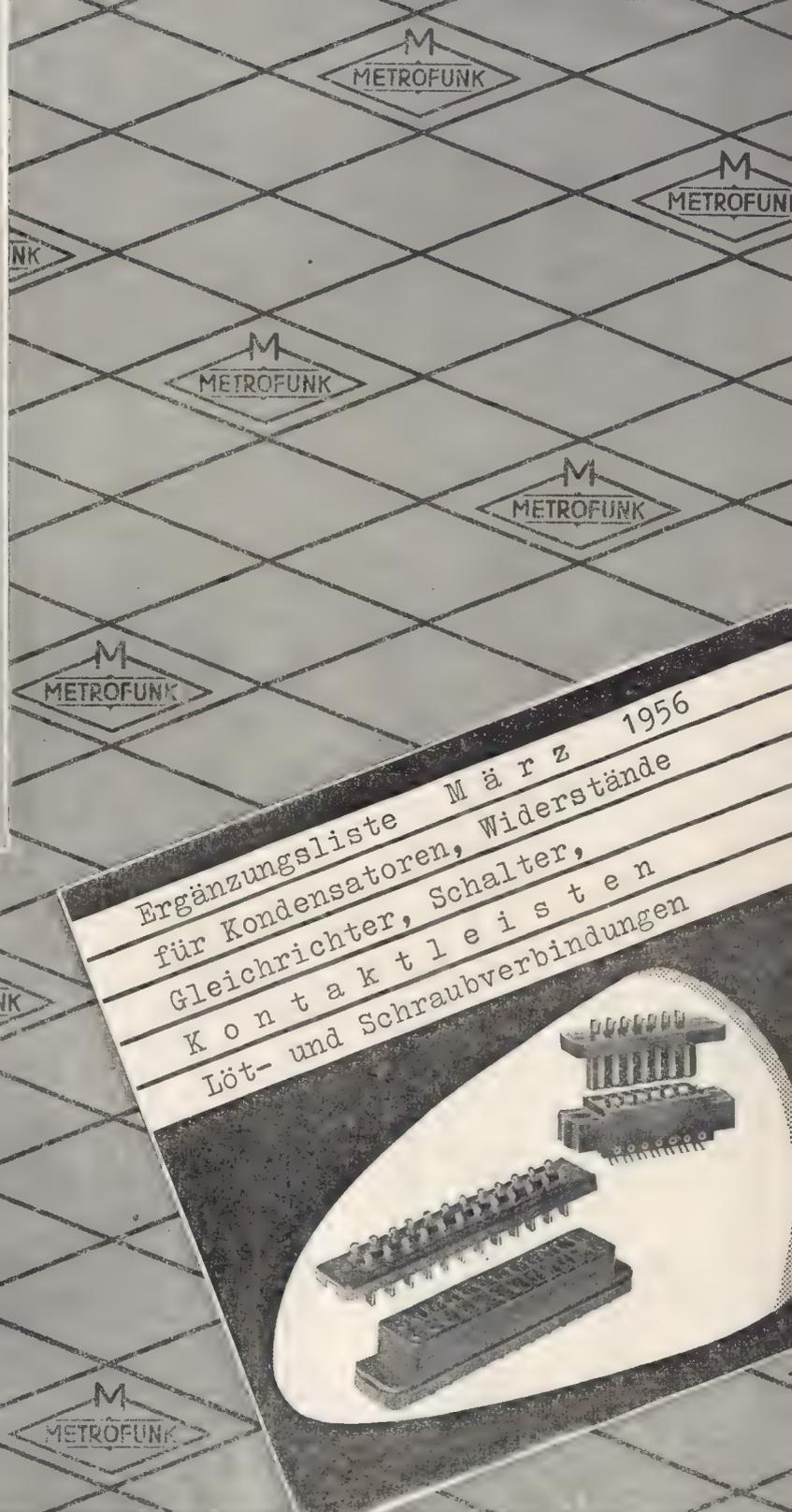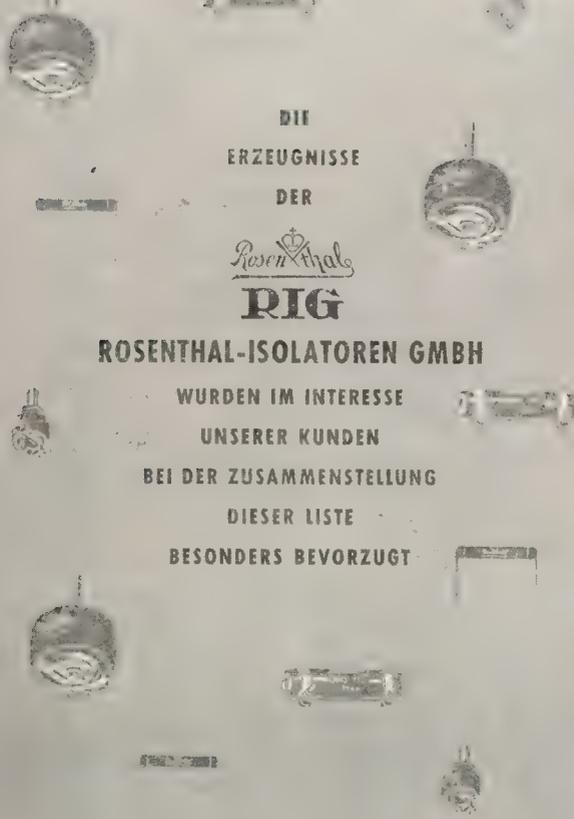**ROSENTHAL-ISOLATOREN GMBH**

WURDEN IM INTERESSE  
UNSERER KUNDEN  
BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG  
DIESER LISTE  
BESONDERS BEVORZUGT



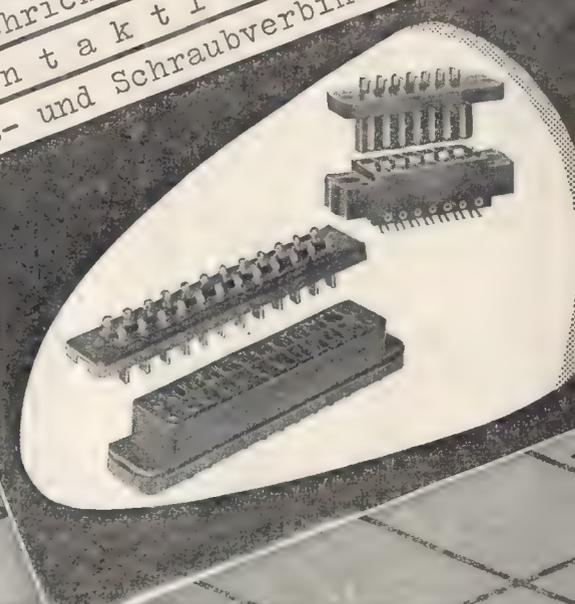Ergänzungsliste März 1956  
für Kondensatoren, Widerstände  
Gleichrichter, Schalter,  
K o n t a k t l e i s t e n  
Löt- und Schraubverbindungen



Dieses Angebot gilt für die Industrie, für Universitäten, Forschungsstellen und Schulen, sowie für Bundes- und Länderbehörden. Die angegebenen Preise sind Nettopreise. Lieferungen erfolgen mit 30 Tagen Ziel. Im Haus ab 50 — DM Auftragswert. Bei Aufträgen bis zu 10 — DM werden 1 — DM, bis 50 — DM 2 — DM für Versandkosten in Anrechnung gebracht. Wiederverkäufer bitten wir die Einfachheit halber den Nachnahmeversand zu akzeptieren. Auf alle Waren 3 Monate Garantie. Für Bezüge nach dieser Liste sind die „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ verbindlich.

Die Angabe unserer Bestellnummer genügt.



Prompt und sorgfältig beliefert  
Sie die

**METROFUNK**

GmbH

Berlin W 35

Potsdamer Straße 130

Fernruf 24 38 44

Telegraphenkürzelschrift

METROFUNK Berlin

Postfach Berlin W 1575

Bankverbindung Bad. Disconto-Bank AG  
Zentrale Berlin W 35

# Keramische Kondensatoren



Nennspannung 500 V— / 350 V~,  
Prüfspannung 1500 V—



**Kapazitätstoleranz dieser Kondensatoren ± 2%**

<b>Netto-Preis</b> <b>0,30 DM</b> für alle Kondensatoren in 3 und 4 mm Ø	<b>Netto-Preis</b> <b>0,50 DM</b> für alle Kondensatoren in 8 mm Ø
---	---

## Nach DIN 41 370-Rosalt 7

Best. Nr.	Kapazität in pF	Ø×L in mm
601	5	4×16
602	10	4×16
603	15	4×20
604	20	4×20
605	25	4×25
606	30	4×30
607	40	4×40
608	50	4×40

## Nach DIN 41 371-Rosalt 15

Best. Nr.	Kapazität in pF	Ø×L in mm
611	10	3×16
612	15	3×16
613	20	4×16
614	25	4×16
615	30	4×16
616	40	4×20
617	50	4×20
618	60	4×25
619	70	4×25
620	75	4×25
621	80	4×30
622	90	4×30
623	100	4×40
624	125	4×40
625	150	8×40
626	200	8×40
627	250	8×50

## Nach DIN 41 374-Rosalt 50

Best. Nr.	Kapazität in pF	Ø×L in mm
631	30	4×16
632	50	4×16
633	80	4×20
634	100	4×20
635	150	4×25
636	180	4×30
637	200	4×40
638	250	4×40

## Nach DIN 41 372-Rosalt 40

Best. Nr.	Kapazität in pF	Ø×L in mm
641	15	4×16
642	20	4×16
643	25	4×16
644	30	4×16
645	40	4×16
646	50	4×16
647	60	4×16
648	70	4×20
649	75	4×20
650	80	4×20
651	90	4×20
652	100	4×20
653	125	4×20
654	150	4×25
655	200	4×30
656	220	4×30
657	250	4×40
658	300	4×40

## Nach DIN 41 376-Rosalt 85

Best. Nr.	Kapazität in pF	Ø×L in mm
661	30	3×16
662	40	3×16
663	50	3×16
664	60	3×16
665	70	3×16
666	75	3×16
667	80	3×16
668	90	3×16
669	100	3×16
670	125	3×16
671	150	3×16
672	160	4×16
673	200	4×20
674	220	4×20
675	250	4×25
676	300	4×30
677	350	4×30
678	400	4×30
679	500	4×40
680	600	4×40
681	700	8×30
682	800	8×30
683	900	8×40
684	1000	8×40
685	1500	8×50

## ACHTUNG!

Außer den auf dieser Seite angebotenen engtolerierten Kapazitäten in glatten Werten haben wir etwa weitere

**250000**

keramische Rohrkos. der Rosenthal-Isolatoren-G.m.b.H. am Lager.

Aus diesen Beständen letzter Fertigung (1600 Sorten) konnten wir bisher jeden Wunsch erfüllen. Fordern auch Sie bei Bedarf außerhalb unseres listenmäßig erfaßten Programms unser Sonderangebot an.

# Durchführungs-Rohrkondensatoren

Rosenthal, Schraubbefestigung, in keram. Miniaturausführung  
Betriebs-Spannung: 500 V— oder 350 V~

Best.-Nr.	pF	Rohrlänge mm	Material	Stück DM
721	20	16	R 15	0,80
722	30	16	R 15	0,80
723	50	20	R 85	0,90
724	100	20	R 85	0,90
725	200	20	R 85	0,90
726	250	20	R 85	0,90
728	2 000	16	R 4000	1,—
729	5 000	20	R 4000	1,—
730	10 000	30	R 4000	1,—



## Wulstrohr- und Topfkondensatoren

keramisch, Fabrikat Rosenthal

Sollen in einer Senderschaltung keramische Kondensatoren benutzt werden und dabei HF-Spannungen über 1 kV~ und Betriebsleistungen von 0,4 bis 10 kVA im Dauerbetrieb auftreten, so verwendet man Wulstrohr- bzw. Topfkondensatoren. Der besondere Vorzug dieser Kondensatoren liegt darin, daß durch die wulstförmige Randbildung die Belagränder geschützt werden und damit nicht nur eine Kriechstreckenverlängerung erreicht, sondern auch den Spannungserhöhungen an den Beleggrändern wirksam entgegengetreten wird (Randfeldeffekt). Gegen Verlustfaktorbeeinflussung durch die Luftfeuchtigkeit sind die Metallbelegungen mit einem isolierenden, bei 120° ausgehärteten Lack geschützt. Damit sind diese Kondensatoren gegen Luftfeuchtigkeitseinflüsse praktisch unempfindlich.

## Wulstrohr-Kondensat. aus Rosalt 7 (Calit)

HF-Betriebs-Spannung: 1,5 kV~  
 $tg \delta \leq 0,5 \times 10^{-3}$  TKc-Bereich: +140 ... +100 × 10<sup>-6</sup> / °C  
 Prüfspannung: 3 kV~ (50 Hz)

Best. Nr.	pF	Ø×L mm	HF-Betr.-leistung	Stück DM
731	3	15×8	0,4 kVA	2,—
732	5	15×8	0,4 kVA	2,—
733	7	15×8	0,4 kVA	2,—
734	10	15×12	0,55 kVA	2,—
735	12	15×12	0,55 kVA	2,—
736	15	15×12	0,55 kVA	2,—
737	20	15×20	0,9 kVA	2,—
738	30	15×20	0,9 kVA	2,—

## Wulstrohr-Kondensat. aus R 85 (Condensa F)

HF-Betriebs-Spannung: 1,5 kV~  
 $tg \delta \leq 0,5 \times 10^{-3}$  TKc-Bereich: -680 ... -820 × 10<sup>-6</sup> / °C  
 Prüfspannung: 3 kV~ (50 Hz)

Best. Nr.	pF	Ø×L mm	HF-Betr.-leistung	Stück DM
741	50	15×8	0,4 kVA	2,50
742	80	15×12	0,55 kVA	2,50
743	100	15×12	0,55 kVA	2,50
744	120	15×12	0,55 kVA	2,50
745	150	15×12	0,55 kVA	2,50
746	200	15×20	0,9 kVA	2,50
747	250	15×20	0,9 kVA	2,50
748	300	15×20	0,9 kVA	2,50

## Topfkondensatoren aus R 85 (Condensa F)

HF-Betriebs-Spannung: 3,0 kV~  
 $tg \delta \leq 0,6 \times 10^{-3}$  TKc-Bereich: -680 ... -820 × 10<sup>-6</sup> / °C  
 Prüfspannung: 5 kV~ (50 Hz)

Best. Nr.	pF	Ø×L mm	HF-Betr.-leistung	Stück DM
751	250	30×50	4 kVA	9,—
752	300	30×50	4 kVA	9,—
753	500	30×50	4 kVA	9,—
754	750	30×80	4 kVA	10,—
756	1000	30×80	6 kVA	10,—
758	1600	30×80	6 kVA	10,—
759	2000	30×80	6 kVA	10,—

# Vergleichstabelle für Werkstoffe und Eigenschaften keramischer Kondensatoren

Neue DIN Nr.	Alte DIN Nr.	wesentl. Werk- stoff	Rosenthal-Fabrikate			Fabrikate von Hescho			Fabrikate der Stemag		
			Name	TKc in 10 <sup>-6</sup> /°C	tg δ in 10 <sup>-3</sup>	Name	TKc in 10 <sup>-6</sup> /°C	tg δ in 10 <sup>-3</sup>	Name	TKc in 10 <sup>-6</sup> /°C	tg δ in 10 <sup>-3</sup>
41 370	41 344	Magnes.- Silikat	Rosalt 7	+100 .. +140	≤ 1,0	Calit	+90 .. +180	≤ 0,8	Fre- quenta	+120 .. +160	≤ 1,0
41 371	41 349	Magnes.- Titanat	Rosalt 15	+10 .. +50	≤ 0,4	Tempa S	+30 .. +90	≤ 0,4	Dia- cond O	-30 .. +30	≤ 0,4
41 372	—	Titan- Oxyd	Rosalt 40	-100 .. -180	≤ 0,4	Tempa T	-0 .. -100	≤ 0,4	Kera- far X	-50 .. -100	≤ 0,8
41 374	41 345	Titan- Dioxyd	Rosalt 50	-350 .. -450	≤ 0,8	Con- densa N	-360 .. -480	≤ 2,0	Kera- far W	-250 .. -350	≤ 0,6
41 376	41 348	Titan- Dioxyd	Rosalt 85	-680 .. -820	≤ 1,0	Con- densa F	-680 .. -860	≤ 1,0	Kera- far N	-750 .. -850	≤ 1,0
noch nicht genormte Weiter- entwicklung		Barium- Titanat	Rosalt 4000	nicht linear	≤ 20	Epsilon 7000	nicht bekannt		Ultra- cond	nicht linear	≤ 15

Perlkondensatoren lackiert mit Drahtanschlüssen größter Ø 6 mm				Scheibenkond. radiale Drahtanschlüsse größter Ø 5 mm					Scheibenkond. aus Rosalt 4000 radiale Drahtanschlüsse				Rohrkondensatoren aus Rosalt 4000 radiale Drahtanschlüsse			
Best. Nr.	Kap. in pF	Material	Stück DM	Best. Nr.	Kap. in pF	Material	Stück DM	Best. Nr.	Kap. in pF	Ø mm	Stück DM	Best. Nr.	Kap. in pF	Ø × L mm	Stück DM	
761	1	R 15	0,30	771	0,5	R 7	0,30	781	200	5	0,30	791	1 000	3 × 12	0,30	
762	2	R 50	0,30	772	1,0	R 15	0,30	782	250	5	0,30	792	2 000	4 × 12	0,30	
763	3	R 85	0,30	773	1,5	R 15	0,30	783	300	5	0,30	793	3 000	4 × 16	0,30	
764	4	R 85	0,30	774	2,0	R 15	0,30	784	500	8	0,30	794	4 000	4 × 16	0,30	
765	5	R 85	0,30	775	2,5	R 40	0,30	785	750	8	0,30	795	5 000	4 × 16	0,40	
766	8	R 160	0,30	776	5,0	R 85	0,30	786	1 000	8	0,40	796	10 000	4 × 25	0,40	
767	100	R 4000	0,30	777	7,0	R 85	0,30	787	3 000	16	0,40	797	15 000	4 × 40	0,40	
768	120	R 4000	0,30	778	8,0	R 85	0,30	788	5 000	16	0,40	798	20 000	4 × 40	0,40	
769	150	R 4000	0,30	779	10,0	R 85	0,30	789	10 000	18	0,40	799	25 000	4 × 40	0,50	

Kapazitätstoleranz ± 20%, Nennspannung 500 V—/350 V~

## Keramische Kondensatoren · Fabrikat HESCHO

preisgünstig aus Überplanbeständen der Industrie

### Bauformen:

- A = Scheibchen 10 mm Ø
- B = Perlen 5 mm Ø
- C = Röhrchen 4 Ø × 10 mm
- D = Röhrchen 4 Ø × 20 mm

0,10 DM je Stück



- E = Röhrchen 4 Ø × 30 mm
- F = Röhrchen 4 Ø × 40 mm
- G = Rohre 8 Ø × 20 mm
- H = Rohre 8 Ø × 30 mm
- J = Rohre 8 Ø × 40 mm

Best. Nr.	Kapazität in pF	Bau- form									
801	0,5	B	833	23	D	865	110	D	897	350	G
802	1	A	834	25	D	866	110	H	898	375	E
803	1	B	835	25	E	867	110	J	899	375	G
804	2	A	836	25	G	868	115	D	900	400	E
805	2	B	837	30	A	869	120	D	901	400	F
806	2	C	838	30	C	870	125	D	902	400	H
807	3	B	839	30	D	871	125	H	903	418	J
808	3	C	840	30	G	872	140	D	904	420	J
809	4	D	841	33	D	873	150	D	905	430	H
810	5	A	842	33	H	874	150	F	906	450	E
811	5	B	843	35	D	875	150	G	907	464	E
812	6	B	844	37	G	876	160	D	908	480	E
813	7	A	845	38	D	877	160	E	909	485	J
814	7	C	846	40	A	878	160	G	910	500	E
815	8	D	847	40	D	879	170	G	911	500	H
816	8,5	D	848	40	G	880	175	D	912	500	J
817	12	A	849	45	A	881	175	E	913	517	J
818	12	D	850	45	D	882	180	E	914	520	H
819	15	A	851	50	A	883	180	G	915	530	F
820	15	C	852	50	D	884	200	E	916	560	H
821	15	D	853	50	G	885	200	F	917	565	H
822	16	C	854	55	D	886	200	G	918	600	H
823	16	D	855	60	D	887	200	J	919	620	H
824	17	A	856	60	G	888	205	E	920	700	F
825	17	C	857	65	G	889	220	G	921	700	H
826	17	D	858	75	D	890	235	D	922	800	J
827	18	A	859	88	H	891	250	D	923	852	J
828	18	C	860	90	D	892	275	D	924	1000	J
829	19	D	861	100	D	893	300	G	925	1100	J
830	20	D	862	100	G	894	320	H	926	1300	J
831	20	G	863	100	H	895	325	H			
832	22	D	864	100	J	896	350	E			

Dichtgebrannte keramische Stoffe sind tropfenfest und zeitlich unveränderlich.  
Temperatur und Feuchtigkeit sind ohne Einfluß; Altern und Ermüden ist nicht möglich.

# Sikatrop\*)-Kondensatoren

DIN 41161



zyl. Keramikrohr, dichtgelötete Metallkappen, radikale Anschlußfahnen.

ELECTRICA Temperaturbereich -40° bis +70° C.

„d“ = induktionsarm „h“ = höhenfest



Isolation: unter 0,01  $\mu\text{F}$  mehr als 100 000 M $\Omega$ .

Verl. Faktor:  $\text{tg}\delta$  0,005 bei 800 Hz und +20° C.

Prüfspannung: nach VDE 0870 (3  $\times$  Gleichspannung)

Anwendungsgebiete: Nachrichten- und Funktechnik, bei extremer Temperatur und Luftfeuchtigkeit, besonders aber dort, wo Sie sicher gehen wollen.

Best. Nr.	Kapazität	Arbeitsspannung	$\varnothing \times$ Länge in mm	Stück DM
-----------	-----------	-----------------	----------------------------------	----------

### Gruppe A: aus laufender Fertigung

1000	0,1 $\mu\text{F}$	250 V—/150 V ~	13 $\times$ 22	1,20
1001	1000 pF	500 V—/250 V ~	7 $\times$ 15	1,—
1002	5000 pF	dito	9 $\times$ 15	1,—
1003	0,01 $\mu\text{F}$	dito	9 $\times$ 22	1,10
1004	0,025 $\mu\text{F}$	dito	13 $\times$ 25	1,10
1005	0,05 $\mu\text{F}$	dito	15 $\times$ 22	1,20
1006	0,1 $\mu\text{F}$	dito	19 $\times$ 25	1,40
1006a	0,25 $\mu\text{F}$	dito	18 $\times$ 55	3,—
1007	500 pF	1000 V—/400 V ~	7 $\times$ 18	1,20
1008	1000 pF	dito	9 $\times$ 18	1,20
1009	2500 pF	dito	9 $\times$ 22	1,20
1010	5000 pF	dito	11 $\times$ 25	1,30
1011	0,01 $\mu\text{F}$	dito	13 $\times$ 25	1,30
1012	0,025 $\mu\text{F}$	dito	19 $\times$ 25	1,40
1013	0,1 $\mu\text{F}$	dito	19 $\times$ 55	2,—

### Gruppe B: aus Industriebeständen zu Sonderpreisen

elektrisch einwandfrei wie die laufende Fertigung, doch ist zum Teil der Aufdruck schlecht zu lesen und der Zinn der Löt-fahnen angelauten

Best. Nr.	Kapazität	Arbeitsspannung	$\varnothing \times$ Länge in mm	Stück DM
1021	75 pF h	250 V—	7 $\times$ 15	0,30
1023	250 pF d	500 V—	7 $\times$ 18	0,30
1024	500 pF h	250 V—	7 $\times$ 15	0,30
1025	1000 pF h	250 V—	7 $\times$ 15	0,30
1026	2500 pF	250 V—	7 $\times$ 15	0,30
1027	5000 pF dh	110 V—	7 $\times$ 22	0,30
1028	5000 pF	125 V—	7 $\times$ 15	0,30
1029	5000 pF	250 V—	7 $\times$ 18	0,40
1030	5000 pF dh	250 V—	9 $\times$ 15	0,40
1031	5000 pF dh	250 V—	7 $\times$ 18	0,40
1032	6000 pF d	110 V—	7 $\times$ 18	0,30
1033	6000 pF	125 V—	7 $\times$ 15	0,30
1034	0,01 $\mu\text{F}$	125 V—	7 $\times$ 18	0,30
1035	0,01 $\mu\text{F}$ dh	125 V—	7 $\times$ 22	0,40
1036	0,01 $\mu\text{F}$ h	250 V—	9 $\times$ 15	0,40
1037	0,01 $\mu\text{F}$ d	250 V—	9 $\times$ 18	0,50
1038	0,01 $\mu\text{F}$ dh	250 V—	7 $\times$ 18	0,50
1039	0,015 $\mu\text{F}$ h	500 V—	11 $\times$ 22	0,60
1040	0,02 $\mu\text{F}$ d	250 V—	11 $\times$ 22	0,50
1041	0,025 $\mu\text{F}$ dh	110 V—	9 $\times$ 22	0,40
1042	0,025 $\mu\text{F}$	125 V—	9 $\times$ 18	0,40
1043	0,025 $\mu\text{F}$	250 V—	9 $\times$ 25	0,50
1044	0,025 $\mu\text{F}$ dh	250 V—	9 $\times$ 22	0,60
1045	0,025 $\mu\text{F}$	700 V—	15 $\times$ 25	0,70
1047	0,03 $\mu\text{F}$	500 V—	11 $\times$ 25	0,60
1048	0,05 $\mu\text{F}$	110 V—	11 $\times$ 22	0,40
1049	0,05 $\mu\text{F}$ dh	125 V—	11 $\times$ 28	0,50
1050	0,05 $\mu\text{F}$ dh	250 V—	9 $\times$ 25	0,60
1051	0,1 $\mu\text{F}$	110 V—	13 $\times$ 22	0,50
1053	0,25 $\mu\text{F}$	125 V—	19 $\times$ 25	0,40
1054	0,25 $\mu\text{F}$ dh	125 V—	19 $\times$ 28	0,50

\*) Der Name „Sikatrop“ bezieht sich auf das Fabrikat der Siemens & Halske AG; er ist so populär, daß man ihn bei anderen Fabrikaten auch verwendet.

# BOSCH MP-(Metall-Papier) Kondensatoren



3 Jahre Garantie

tropenfest / kurzschlußsicher / dämpfungsarm / induktionsfrei

Die Metallechicht wird auf das Dielektrikum aufgedampft. Durchschläge heilen selbsttätig ohne Betriebsunterbrechung.


Isolation: bis 350 V—:  $\leq$  0,2  $\mu\text{F}$   $\geq$  1 000 M $\Omega$

ab 500 V—:  $\leq$  0,01  $\mu\text{F}$   $\geq$  100 000 M $\Omega$


Verl. Fakt.:  $\text{tg}\delta = 10 \times 10^{-3}$  (bei 800 Hz und +20° C)

Spitzensp.: = 1,5-fache Arbeitsspannung
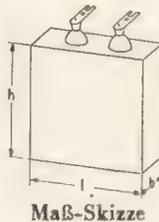
### A: rechteckiges dichtes Metallgehäuse



Maß-Skizze

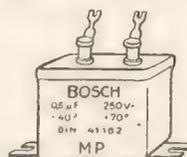

Bauform B



Bauform D

Best. Nr.	Kap. in $\mu\text{F}$	Arb.-Spg.	Bau-Form	Maße mm	Stück DM
-----------	-----------------------	-----------	----------	---------	----------

1061	0,1	250 V—	B	30 $\times$ 10 $\times$ 25	1,50
1062	2 $\times$ 0,1	250 V—	D	30 $\times$ 10 $\times$ 25	1,50
1062a	3 $\times$ 0,1	250 V—	D	30 $\times$ 15 $\times$ 25	1,50
1063	0,25	250 V—	D	30 $\times$ 10 $\times$ 25	1,50
1064	0,5	250 V—	B	30 $\times$ 15 $\times$ 25	2,—
1065 a	0,5	350 V—	B	45 $\times$ 10 $\times$ 50	2,—
1066	2 $\times$ 0,5	250 V—	D	30 $\times$ 25 $\times$ 25	2,50
1067	2	250 V—	D	30 $\times$ 25 $\times$ 30	2,50
1068	2	250 V—	B	45 $\times$ 15 $\times$ 50	2,50
1069	2	700 V—	B	45 $\times$ 35 $\times$ 55	3,—
1070	4	160 V—	D	30 $\times$ 30 $\times$ 25	3,—
1071	4	700 V—	B	65 $\times$ 45 $\times$ 55	4,—
1071 a	15	160 V—	B	45 $\times$ 30 $\times$ 55	4,—
1072	20	160 V—	B	45 $\times$ 40 $\times$ 50	4,—

### B: freitragende Ausführung, zylindr. Alurohr (Stabkondensatoren)

Axiale Anschlußdrähte (30 mm lang)

Best. Nr.	Kap. in $\mu\text{F}$	Arb.-Spg.	Maße mm	Stück DM
-----------	-----------------------	-----------	---------	----------

1074	1	160 V—	18 $\varnothing \times$ 35	2,—
1075	2	160 V—	20 $\varnothing \times$ 45	2,50
1076	4	160 V—	20 $\varnothing \times$ 75	3,—
1077	0,1	500 V—	16 $\varnothing \times$ 35	2,—
1078	0,5	500 V—	18 $\varnothing \times$ 45	2,50
1079	1	500 V—	18 $\varnothing \times$ 75	3,—

### C: zyl. Alugehäuse mit Zentralgewinde M8 und Löt-fahnen (Elkoform)


Best. Nr.	Kap. in $\mu\text{F}$	Arb.-Spg.	Maße mm	Stück DM
-----------	-----------------------	-----------	---------	----------

1081	10	250 V—	35 $\varnothing \times$ 80	6,—
1082	20	dto.	45 $\varnothing \times$ 80	8,—
1083	40	dto.	45 $\varnothing \times$ 153	13,—
1084	4	350 V—	35 $\varnothing \times$ 48	4,20
1085	8	dto.	35 $\varnothing \times$ 80	5,20
1086	16	dto.	45 $\varnothing \times$ 80	7,80
1087	8+8	dto.	35 $\varnothing \times$ 153	8,70
1088	16+16	dto.	45 $\varnothing \times$ 153	13,—
1089	4	500 V—	30 $\varnothing \times$ 80	4,50
1090	8	dto.	40 $\varnothing \times$ 80	5,80
1091	16	dto.	40 $\varnothing \times$ 153	9,30
1092	8+8	dto.	40 $\varnothing \times$ 153	9,80
1093	0,5	750 V—	25 $\varnothing \times$ 48	3,70
1094	1	dto.	25 $\varnothing \times$ 80	3,90
1095	2	dto.	30 $\varnothing \times$ 80	4,10
1096	4	dto.	40 $\varnothing \times$ 80	6,80
1097	8	dto.	40 $\varnothing \times$ 153	11,90




Verwenden Sie unsere Bestellnummern: uns genügt es, Sie haben weniger Arbeit!

# MINITROP - Kondensatoren

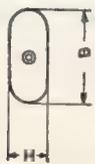

tropfenfeste  
Kleinstausführung

Temperatur-Bereich:  
-10° bis +100° C.

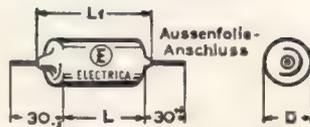

Minitrop - Kondensatoren sind die Weiterentwicklung der Rohrkondensatoren nach DIN 41166. Trotz der Verminderung des Volumens auf 1/2 bis 1/3 der bisher in dieser Gruppe üblichen Kondensatoren werden die nach DIN 41140 Klasse 3 geforderten elektrischen Daten eingehalten.


Isolation: (+20°/110 V—/1 Min.)  $\leq 0,2 \mu F \geq 1000 M\Omega$   
Verlustfaktor:  $tg\delta$  0,008 bei 800 Hz und 20° C.

Arbeitsspannung 500 V — Prüfspannung 1500 V —				Arbeitsspannung 500 V ~ Prüfspannung 3000 V —			
Best. Nr.	Kapazität	Ø × L/B × L/L 1	Stück DM	Best. Nr.	Kapazität	Ø × L/B × L/L 1	Stück DM
1101	50 pF	5×13/20 0,20		1111	50 pF	6×23/30 0,40	
1102	100 pF	5×13/20 0,20		1112	100 pF	6×23/30 0,40	
1103	500 pF	5×13/20 0,20		1113	500 pF	6×23/30 0,40	
1104	1000 pF	5×18/25 0,20		1114	1000 pF	6×23/30 0,40	
1105	5000 pF	7×23/30 0,20		1115	5000 pF	8×23/30 0,40	
1106	0,01 μF	8×23/30 0,30		1116	0,01 μF	10×23/30 0,50	
1107	0,02 μF	9×23/30 0,30		1117	0,02 μF	10×28/35 0,50	
1108	0,025 μF	10×23/30 0,30		1118	0,025 μF	11×28/35 0,50	
1109	0,05 μF	11×28/35 0,40		1119	0,05 μF	11/16×28/35 0,60	
1110	0,1 μF	11/16×28/35 0,50		1120	0,1 μF	13/18×33/40 0,80	
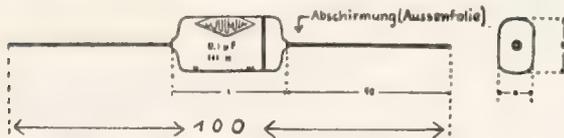
## TROPYDUR-Kondensatoren

Hergestellt im Warmtauchverfahren, oval-flache Form  
kleinste Bauart — nichtinduktiv — kältebeständig —  
feuchtigkeitsdicht — tropfenfest

Techn. Temperaturbereich -20 bis +90° C  
Daten 100 000 MΩ Isolationswiderstand  
Verl. Winkel  $\leq 10 \times 10^{-3}$  (800 Hz +20° C)



Arbeitsspannung 90 V—

Best. Nr.	Kapazität	Ausmaße mm	DM Stück
1121 a	500 pF	5 × 7 × 18	0,25
1122 a	1000 pF	6 × 9 × 18	0,25
1123 a	2500 pF	6 × 10 × 18	0,25
1124 a	5000 pF	6 × 10 × 18	0,25
1125 a	0,01 μF	7 × 11 × 19	0,30
1126 a	0,025 μF	7 × 11 × 25	0,35
1127 a	0,05 μF	9 × 13 × 25	0,40
1128 a	0,1 μF	11 × 15 × 25	0,50
1129 a	0,25 μF	14 × 18 × 30	0,60
1130 a	0,5 μF	14 × 20 × 37	0,70

Arbeitsspannung 750 V— / 250 V~

Best. Nr.	Kapazität	Ausmaße mm	DM Stück
1141 a	500 pF	5 × 7 × 18	0,40
1142 a	1000 pF	5 × 9 × 24	0,40
1143 a	2500 pF	7 × 11 × 25	0,40
1144 a	5000 pF	7 × 10 × 30	0,40
1145 a	0,01 μF	9 × 13 × 30	0,50
1146 a	0,025 μF	12 × 17 × 31	0,50
1147 a	0,05 μF	14 × 19 × 38	0,60
1148 a	0,1 μF	15 × 21 × 42	0,70

Alle Kondensatoren aus neuester Fertigung

# Kunstfolien - (Styroflex-) Kondensatoren

mit Dielektrikum aus Polystyrolfolie. Besonders geringe HF-Verluste, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Kapazitätskonstanz sind das Kennzeichen dieser Kondensatoren. Sie sind hochfrequenzkontaktsicher auch bei Spannungen unter 1 mV.

Isolation: 5 000 MΩ  
Prüfspannung: nach VDE 0870  
Verlustfaktor:  $tg\delta$  bei 800 Hz:  $0,5 \times 10^{-3}$   
 $tg\delta$  bei 1 MHz:  $1 \times 10^{-3}$   
Temperaturbeiwert  
der Kapazität:  $-150 \times 10^{-3} / ^\circ C$  (Richtwert)  
Zeitliche  
Kapazitätsänderung:  $\pm 0,5\%$  (Richtwert)



Best. Nr.	Kapazität	Ø × L mm	Stück DM
Arbeitsspannung 500 V—			
1151	50 pF	7×21	0,40
1152	100 pF	7×21	0,40
1153	150 pF	7×21	0,40
1154	200 pF	7×21	0,40
1155	300 pF	7×21	0,40
1156	430 pF	7×21	0,40
1157	500 pF	7×21	0,40

Best. Nr.	Kapazität	Ø × L mm	Stück DM
Arbeitsspannung 250 V—			
1158	1000 pF	6×21	0,40
1159	1200 pF	7×21	0,40
1160	2000 pF	7×21	0,40
1161	3000 pF	9×24	0,40
1162	4000 pF	9×24	0,40
1163	5000 pF	9×24	0,50
1164	10000 pF	13×29	0,60

Best. Nr.	Kapazität	Spannung	Ø × L mm	Stück DM
Sonderfertigungen im keramischen Schutzrohr				
1166	1000 pF	$\pm 5\%$ 200 V—	8×36	0,50
1167	2000 pF	$\pm 2\%$ 200 V—	8×36	0,50
1168	25000 pF	$\pm 1\%$ 200 V—	19×46	0,50

## Dichtkondensatoren DIN 41164

im Metallrohr mit Glasdurchführungen

Arbeitsspannung: 250 V—  
Prüfspannung: 750 V—  
Betriebstemperatur: -60° bis +70° C  
Verlustfaktor:  $tg\delta$   $6 \times 10^{-3}$  (800 Hz)  
Isolation:  $\leq 10000 pF \geq 100000 M\Omega$

Best. Nr.	Kapazität	Ø × L mm	Stück DM
1171	1 000 pF	5×25	0,50
1172	1 600 pF	5×25	0,50
1173	5 000 pF	5×25	1,—
1174	10 000 pF	5×25	1,—
1175	20 000 pF	7×25	1,—
1176	50 000 pF	10×25	1,—




# Dicht-Kondensatoren DIN 41141

im Metallgehäuse mit Glasdurchführungen

elektr. Daten wie DIN 41164

Prüfspannung = dreifache

Arbeitsspannung

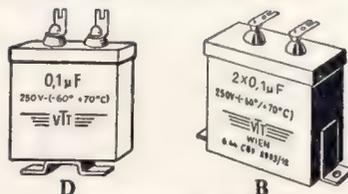

Art der Befestigung

Best. Nr.	Kapazität u. Befestigungs-Art	Arbeitsspannung	l×b×h in mm	Stück DM
1181	0,1 µF D	250 V—	30×10×30	1,—
1182	0,25 µF D	250 V—	30×15×30	1,—
1183	0,25 µF B	250 V—	30×15×30	1,—
1184	1,0 µF D	160 V—	30×25×30	1,50
1185	1,0 µF B	160 V—	30×25×30	1,50


# Dicht-Kondensatoren DIN 41143

Metallgehäuse, Glas- bzw. Porzellan-Durchführungen

elektr. Daten wie DIN 41164

Befestigungsarten:

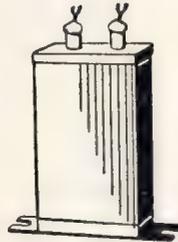- A = ohne Laschen
- B = mit 1 Lasche
- C = mit 2 Laschen
- D = mit U-Bügel



DIN 41143 Form B

Best. Nr.	Kapazität u. Befestigungs-Art	Arbeitsspannung	l×b×h in mm	Stück DM
1189	2×0,1 µF B	250 V~	45×15×50	1,—
1190 a	0,5 µF B	250 V—	45×10×50	1,—
1191	0,5 µF B	350 V—	45×15×55	2,—
1193	2 µF B	160 V—	45×20×50	2,—
1193a	2 µF B	250 V—	45×25×55	2,50
1194	2 µF C	700 V—	60×45×55	4,—
1195	4 µF B	250 V—	45×35×55	3,—
1196	4 µF C	500 V—	105×20×55	1,—
1197	4 µF B	700 V—	120×45×50	5,—
1198	4,5 µF B	400 V~	80×60×120	8,—
1199	4+4 µF C	350 V—	85×40×65	5,—

# Becher-Kondensatoren DIN 41151/57


Metallgehäuse, Vergußmasseverschluß, HPa-Deckel

Isolationswiderstand: ≤ 0,2 uF ≥ 1000 MΩ

Temperaturbereich: 0 bis ± 60° C

Verlustfaktor (800 Hz) 6 bis 9×10<sup>-3</sup>

Prüfspannung = dreifach

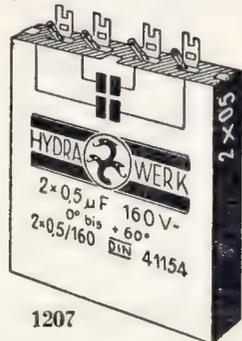

DIN 41154 Form A

Best. Nr.	Kapazität u. Befestigungs-Art	Arbeitsspannung	l×b×h in mm	Stück DM
1201	0,1 µF B	250 V—	45×10×50	0,30
1202	0,2 µF B	500 V—	45×10×50	0,30
1203	0,25 µF B	250 V—	45×10×50	0,30
1204	0,25 µF B	500 V—	30×20×30	0,30
1205	0,5 µF A	250 V—	45×10×50	0,30
1206	0,5 µF B	500 V—	45×15×50	0,50
1207	2×0,5 µF A	160 V—	45×10×50	0,50
1208	1 µF A	250 V—	45×15×50	0,50
1209	1 µF B	250 V—	50×35×30	0,50
1210	1 µF A	500 V—	45×25×50	0,50
1211	1,5 µF B	175 V—	45×15×50	0,50
1212	2 µF A	160 V—	45×20×50	1,—
1213	2 µF A	250 V—	45×25×50	1,—
1214	2 µF B	250 V—	45×25×50	1,—
1215	4 µF A	160 V—	45×35×50	1,—
1216	4 µF B	250 V—	45×40×50	1,—
1217	4 µF A	350 V—	45×55×50	1,—
1218	2×6 µF A	500 V—	75×60×75	2,—


# Dicht- und Durchführungs-Kondensatoren

im luft- und feuchtigkeitsdichten Metallgehäuse, Industriesonderfertigungen zu Ausverkaufspreisen


Nettopreis je Stück 1,— DM

Best. Nr.	Kapazität	Neenn-/Prüfspannung	Art des Kondensators
1221	0,01 µF ± 1%	250/ 750 V—	Kunstfolie, 1 Pol Geh.
1222	0,02 µF	500/1500 V—	Durchführungs-Ko.
1223	0,02 µF	550/1650 V—	Durchführungs-Ko.
1224	0,02 µF	550/1650 V—	Durchführungs-Ko.
1225	0,05 µF	30/ 200 V—	Durchführungs-Ko.
1226	0,05 µF	250/ 750 V—	Rohrko. Glasdurchf.
1227	0,05 µF	500/1500 V—	1 Pol am Gehäuse
1228	0,05 µF	750/2250 V—	Durchführungs Ko.
1229	2×0,05 µF	500/1500 V—	Durchführungs-Ko.
1230	0,1 µF	110/ 330 V—	Durchführungs-Ko.
1231	0,1 µF	1000/3000 V—	Durchführungs-Ko.
1232	0,2 µF	30/ 500 V—	Durchführungs-Ko.
1233	2×0,2 µF	30/ 500 V—	Durchführungs-Ko.
1234	0,25 µF	110/ 330 V—	Rohrko. Calidurchf.
1235	0,25 µF	110/ 500 V—	Rohrko. Calidurchf.
1236	0,5 µF	125/ 375 V—	1 Pol am Gehäuse
1237	0,5 µF	250/ 750 V—	Durchführungs-Ko.
1238	1,0 µF	110/ 330 V—	Durchführungs-Ko.
1239	1,0 µF	110/ 330 V—	Durchführungs-Ko.

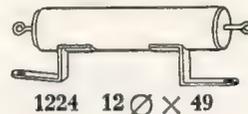Durchführungskondensatoren werden besonders zur Schwächung der Funkstörspannung im Frequenzbereich über 10 MHz verwendet. Sie sind mit besonderem Aufwand stets nach Klasse 1 gefertigt. Der Spannung führende Leiter ist durch den Kondensator geführt. Die Nennspannung darf beim Betrieb nicht überschritten werden. Abmessungen und Einbauförmungen siehe nachstehende Abbildungen.



1224 12 Ø × 49

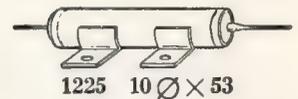

1225 10 Ø × 53




1230 16 Ø × 35




1221 15 Ø × 30



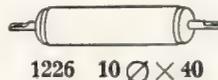
- ähnlich sind
- 1222 20 × 9 × 46
  - 1223 20 × 10 × 49
  - 1228 22 × 16 × 45
  - 1229 20 × 21 × 50
  - 1231 22 × 34 × 48
  - 1232 19 × 9 × 46
  - 1233 26 × 15 × 53
  - 1237 26 × 17 × 45



1226 10 Ø × 40

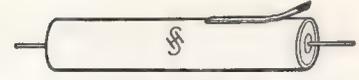

1227 10 Ø × 35  
1236 18 Ø × 50

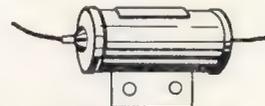

1235 18 Ø × 40



1234 16 Ø × 45



1238 24 Ø × 60



1239 24 Ø × 55

# Glimmer-Kondensatoren

Nettopreis je Stück 1,— DM




Best. Nr.	Kapazität in pF	Toleranz	Arbeitsspannung	l×b×h in mm
1241	20	± 2%	1 500 V—	30×25×10
1242	100	± 10%	500 V—	22×10×2

# Hochspannungs-Kondensatoren

im eckigen Metallgehäuse, dicht verlötet, Clophenimprägnierung und -Füllung


Neufertigung nach Klasse 1

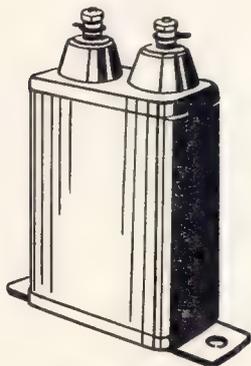

1251—1273  
(1269—1273 hat nur 1 Isolator)



1274—1279

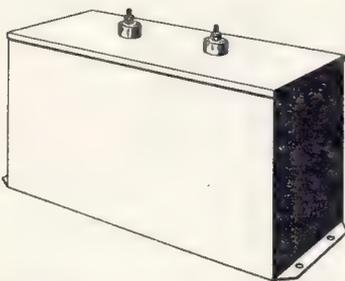

1290

Form B: Metallgehäuse mit Befestigungsglaschen und 2 Isolatoren.

Form E: dto., jedoch nur 1 Isolator.

Form G: Keramikrohr mit Zentralgewinde.

Die Gleichstrom-Betriebsspannung darf nicht überschritten werden.

Überlagerungsspannung ist bei 300 Hz bis 5% der Nennspannung zulässig.

Reine Wechselspg. schließt jede Garantie aus. Wird sie doch verwendet, darf sie nur 25% der Nennspannung erreichen.

Prüfspannung = 2,5-fache Nennspannung (1 Sek.), sie darf vom Hersteller zur Prüfung, niemals aber vom Verbraucher angelegt werden.

Kap.-Tol.:  $\pm 10\%$ , unter  $0,1 \mu F \pm 20\%$ .

Betriebstemperatur 0 bis  $+70^\circ C$  bei voller Kapazitätsausnutzung.

Umgebungstemperatur:  $-20^\circ$  bis  $+60^\circ C$ .

Die Garantiezeit beträgt nur 3 Monate, obwohl Betriebssicherheit und lange Lebensdauer selbstverständlich sind. Erforderlich ist jedoch die sorgfältige Auswahl dieser Kondensatoren nach ihrem Verwendungszweck und die genaue Einhaltung der Vorschriften für Betriebs- und Umgebungstemperatur, Betriebs- u. Überlagerungsspannung. Die Garantiezeit muß begrenzt werden, da bei evtl. Reklamationen die Kontrolle der Spannungs- u. Temperaturverhältnisse durch uns meist nicht möglich ist.

Best. Nr.	Kapazität	Bauform	Betr.-Spg.	$\varnothing \times$ Länge	Stück DM
				$I \times b \times h$ mm	
1251	0,25 $\mu F$	B	1 kV—	25 $\times$ 45 $\times$ 50	5,—
1252	1 $\mu F$	B	1 kV—	50 $\times$ 45 $\times$ 50	7,—
1253	2 $\mu F$	B	1 kV—	30 $\times$ 90 $\times$ 120	9,—
1254	4 $\mu F$	B	1 kV—	50 $\times$ 120 $\times$ 110	11,—
1255	10 $\mu F$	B	1 kV—	100 $\times$ 120 $\times$ 120	17,—
1256	0,1 $\mu F$	B	2 kV—	25 $\times$ 45 $\times$ 55	6,—
1257	0,5 $\mu F$	B	2 kV—	30 $\times$ 45 $\times$ 120	8,—
1258	1 $\mu F$	B	2 kV—	50 $\times$ 90 $\times$ 80	12,—
1259	2 $\mu F$	B	2 kV—	30 $\times$ 90 $\times$ 120	14,—
1260	4 $\mu F$	B	2 kV—	50 $\times$ 120 $\times$ 160	18,—
1261	6 $\mu F$	B	2 kV—	100 $\times$ 90 $\times$ 120	22,—
1262	8 $\mu F$	B	2 kV—	100 $\times$ 120 $\times$ 120	26,—
1263	10 $\mu F$	B	2 kV—	100 $\times$ 120 $\times$ 160	30,—
1264	0,1 $\mu F$	B	4 kV—	30 $\times$ 90 $\times$ 120	12,—
1265	0,5 $\mu F$	B	4 kV—	50 $\times$ 90 $\times$ 140	16,—
1266	1 $\mu F$	B	4 kV—	50 $\times$ 120 $\times$ 160	22,—
1267	2 $\mu F$	B	4 kV—	100 $\times$ 120 $\times$ 120	32,—
1268	4 $\mu F$	B	4 kV—	100 $\times$ 120 $\times$ 250	42,—
1269	5 000 pF	E	12 kV—	45 $\times$ 30 $\times$ 120	20,—
1270	10 000 pF	E	12 kV—	45 $\times$ 40 $\times$ 120	25,—
1271	20 000 pF	E	12 kV—	45 $\times$ 40 $\times$ 120	30,—
1272	50 000 pF	E	12 kV—	45 $\times$ 55 $\times$ 130	35,—
1273	0,1 $\mu F$	E	12 kV—	45 $\times$ 55 $\times$ 130	40,—
1274	10 000 pF	G	2 kV—	16 $\varnothing \times$ 36	5,—
1275	25 000 pF	G	2 kV—	16 $\varnothing \times$ 56	6,—
1276	50 000 pF	G	2 kV—	26 $\varnothing \times$ 56	8,—
1277	1 000 pF	G	6 kV—	16 $\varnothing \times$ 36	5,—
1278	5 000 pF	G	6 kV—	26 $\varnothing \times$ 56	8,—
1279	10 000 pF	G	6 kV—	26 $\varnothing \times$ 76	9,—

Sonderangebot aus Überplaubeständen

1290 30  $\mu F$  B 1200 V— 205  $\times$  90  $\times$  120 12,—

# Keramische Scheibentrimmer


à 0,25 DM

mit geradliniger Regelkurve

tg  $\delta = 8$  bis  $15 \cdot 10^{-4}$ . Prüfspannung 1500 V $\sim$ /50 Hz.  
Toleranz der Regelkapazität =  $+50\%$ .

A = Anschlag für Anfangs- und Endkapazität,  
K = verstärkte Belege.

Best. Nr.	Anfangs-C in pF	Regel-C in pF	$\varnothing$ mm	alte Normnr. (bei Hescho)
1302	2 $\times$ 3	2 $\times$ 10	16	Differenzial-Tr.
1303	4	13	19	2513
1304	4	16	11	3134
1304 a	5	14	16	2512 AK
1305	5	25	19	2497 AK
1306	5	45	25	2498 AK
1307	6	16	16	3212 A
1308	6	18	16	2845 A
1309	6	18	19	3202 A
1310	6	20	16	2496
1311	6	20	25	2514 AK
1312	12	28	11	3137

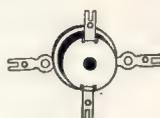

1302



1304+1312



übrige Trimmer

# Schaltfeste Elektrolyt-Kondensatoren




in Miniatur-Ausführung

(Bleistift-Kondensatoren)



im zylindrischen Aluminiumgehäuse, raue Anode

Toleranz  $+ 50\%$   $- 20\%$

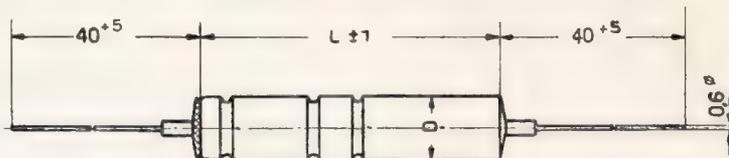

Best.-Nr.	Kapazität in $\mu F$	Spannung	D $\times$ L in mm	Stück DM
1341	10	12/15	6,5 $\times$ 21	1,—
1342	25	12/15	6,5 $\times$ 31	1,—
1343	50	12/15	6,5 $\times$ 41	1,—
1344	100	12/15	8,5 $\times$ 41	1,—
1345	2	70/80	6,5 $\times$ 21	1,—
1346	4	70/80	6,5 $\times$ 31	1,—
1347	10	70/80	6,5 $\times$ 41	1,—
1348	25	70/80	8,5 $\times$ 41	1,—
1349	2	350/385	8,5 $\times$ 31	1,20
1350	4	350/385	8,5 $\times$ 50	1,40

Hoch- und Niedervolt-ELKOS  
in Normalausführung  
siehe nächste Seite!

# Niedervolt-Elkos

bis 250 V Arbeitsspannung

Gruppe A

Im Isolierrohr mit Drahtanschlüssen  
DIN 41332. Frisch aus der Fertigung


1 Jahr Garantie




1401 — 1416




1421  
1422  
1424

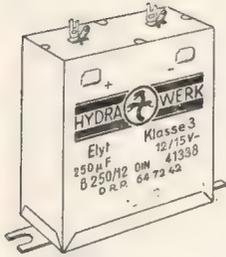

1427 1431

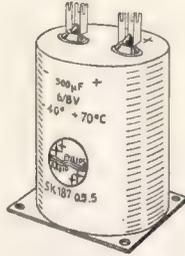

1430

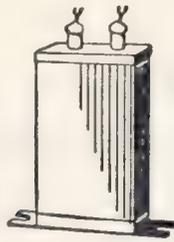

1429  
1432  
1433

1435  
1436  
1437

Nr.	Kapazität	Spannung	Abmessungen	DM
Volt				
1401	25 $\mu$ F	6/8	14 × 45	0,50
1402	10 $\mu$ F	12/15	14 × 31	0,50
1403	25 $\mu$ F	12/15	14 × 31	0,60
1404	50 $\mu$ F	12/15	14 × 31	0,70
1405	100 $\mu$ F	12/15	23 × 55	0,80
1406	250 $\mu$ F	12/15	25 × 80	0,90
1407	10 $\mu$ F	30/35	14 × 31	0,60
1408	25 $\mu$ F	30/35	14 × 31	0,70
1409	50 $\mu$ F	30/35	14 × 31	0,80
1410	100 $\mu$ F	30/35	16 × 31	0,90
1411	10 $\mu$ F	63/70	16 × 60	0,70
1412	50 $\mu$ F	63/70	16 × 36	0,80
1414	100 $\mu$ F	63/70	20 × 45	1,50
1415	500 $\mu$ F	63/70	30 × 53	3,50
1416	500 $\mu$ F	63/70 schaltfest	30 × 53	4,—

Gruppe B

Im zyl. oder rechteckigen Metallgehäuse  
Bauform siehe Abbildungen. Lagerbestand

Nr.	Kapazität	Spannung	Abmessungen	DM
Volt				
1421	50 $\mu$ F	250/275	23 $\emptyset$ × 80	1,—
1422	50+20 $\mu$ F	160/175	25 $\emptyset$ × 55	1,—
1424	50+50 $\mu$ F	100/110	25 $\emptyset$ × 55	1,—
1427	250 $\mu$ F	63/70	90 × 20 × 120	1,—
1429	400 $\mu$ F	70/80	85 × 45 × 55	1,—
1430	500 $\mu$ F	6/8	34 $\emptyset$ × 46	1,—
1431	1000 $\mu$ F	12/15	90 × 20 × 120	1,—
1432	1000 $\mu$ F	30/35	90 × 30 × 120	2,—
1433	1500 $\mu$ F	25/30	80 × 60 × 120	3,—
1435	2500 $\mu$ F	12/15	90 × 30 × 120	4,—
1436	3000 $\mu$ F	12/15	90 × 60 × 120	4,—
1437	5000 $\mu$ F	30/35	120 × 90 × 120	10,—

Sonderangebot: Best.-Nr. 1445 ELKO 500  $\mu$ F 70/80 V 30 $\emptyset$  × 60 mm Bauform B, Neufertigung schaltfest DM 5,—

# Hochvolt-Elkos

frisch aus der Fertigung, DIN 41332

1 Jahr Garantie


Bauform A

Alurohr, Isolierfilm, Drahtanschluß

Bauform B

Alugehäuse, Schraubzentralfestigung

Nr.	Kapazität	Spannung	$\emptyset$ × L	DM
1451	4 $\mu$ F	350/385	16 × 36	—,80
1452	8 $\mu$ F	dito	16 × 36	1,—
1453	16 $\mu$ F	dito	20 × 36	1,20
1454	32 $\mu$ F	dito	20 × 46	1,60
1455	50 $\mu$ F	dito	25 × 46	2,20
1456	16+16 $\mu$ F	dito	20 × 53	2,—
1461	4 $\mu$ F	450/550	16 × 36	1,—
1462	8 $\mu$ F	dito	20 × 36	1,20
1463	16 $\mu$ F	dito	25 × 36	1,40
1464	32 $\mu$ F	dito	25 × 46	2,20
1465	50 $\mu$ F	dito	30 × 53	2,60
1466	8+8 $\mu$ F	dito	25 × 51	1,80
1467	16+16 $\mu$ F	dito	25 × 54	2,40

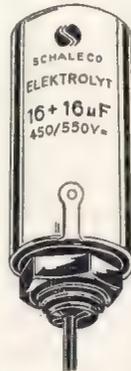

Bauform B

Nr.	Kapazität	Spannung	$\emptyset$ × L	DM
1471	8 $\mu$ F	350/385	25 × 42	1,20
1472	16 $\mu$ F	dito	25 × 42	1,40
1473	32 $\mu$ F	dito	25 × 54	1,80
1474	50 $\mu$ F	dito	25 × 58	2,40
1475	8+8 $\mu$ F	dito	25 × 54	1,80
1476	16+16 $\mu$ F	dito	25 × 54	2,40
1477	32+32 $\mu$ F	dito	25 × 58	3,—
1478	50+50 $\mu$ F	dito	30 × 65	3,60
1481	8 $\mu$ F	450/550	25 × 42	1,40
1482	16 $\mu$ F	dito	25 × 42	1,80
1483	32 $\mu$ F	dito	25 × 59	2,40
1484	50 $\mu$ F	dito	30 × 59	3,—
1485	8+8 $\mu$ F	dito	25 × 54	2,—
1486	16+16 $\mu$ F	dito	25 × 59	2,60
1487	32+32 $\mu$ F	dito	30 × 59	3,60
1488	50+50 $\mu$ F	dito	40 × 59	4,40



Bauform A

Seit 5 Jahren führen wir Hochvolt-Elkos. Seit 5 Jahren erreichen die Reklamationen weniger als 1 0/00

# Drahtwiderstände

aus laufender Fertigung mit auf  $\pm 5\%$  eingengerter Toleranz

„offen“ bis 900  $\Omega$ , ab 1 k $\Omega$  sind die Drahtwiderstände des empfindlichen Drahtes wegen mit einem Schutzlack versehen.

## 4 Watt

nach DIN 41 415 8  $\varnothing \times 45$  mm  
je Stück 0,40 DM

Best. Nr.	$\Omega$	Best. Nr.	k $\Omega$
1700a	10	1710a	1
1701a	50	1711a	2
1702a	100	1712a	3
1703a	200	1713a	4
1704a	300	1714a	5
1705a	400	1715a	10
1705a	500	1716a	15
1707a	600	1717a	20
1708a	800	1718a	25
1709a	900	1719a	30

## 12 Watt

nach DIN 41 418 16  $\varnothing \times 75$  mm  
je Stück 0,70 DM

Best. Nr.	$\Omega$	Best. Nr.	k $\Omega$
1720a	10	1730a	1
1721a	50	1731a	2
1722a	100	1732a	3
1723a	200	1733a	4
1724a	300	1734a	5
1725a	400	1735a	10
1726a	500	1736a	15
1727a	600	1737a	20
1728a	800	1738a	25
1729a	900	1739a	30

## 25 Watt

nach DIN 41 420 16  $\varnothing \times 115$  mm  
je Stück 1,50 DM

Best. Nr.	$\Omega$	Best. Nr.	k $\Omega$
1740a	10	1750a	1
1741a	50	1751a	2
1742a	100	1752a	3
1743a	200	1753a	4
1744a	300	1754a	5
1745a	400	1755a	10
1746a	500	1756a	15
1747a	600	1757a	20
1748a	800	1758a	25
1749a	900	1759a	30

zu den vorstehenden unlackierten Drahtwiderständen (bis 900  $\Omega$ ) können passende Abgreifschellen geliefert werden.  
Best.-Nr. 004 für 4 Watt je Stück 0,10 DM Best.-Nr. 025 für 12 und 25 Watt je Stück 0,15 DM

# Drahtwiderstände

Fabriken aus Beständen zu besonders günstigen Preisen. Aus Platzmangel haben wir die genauen Angaben über Größe und Ausführung (lackiert od. offen) weggelassen. Bei größerem Bedarf bitten wir Sie, Muster zu bestellen oder unser ausführl. Angebot anzufordern.

Belastung	Durchschnittsgröße	DIN-Nr.	Stück DM	Belastung	Durchschnittsgröße	DIN-Nr.	Stück DM
1/2 Watt	5 $\varnothing \times 18$ mm	41 411	0,10	6 Watt	10 $\varnothing \times 60$ mm	41 416	0,30
1 Watt	5 $\varnothing \times 30$ mm	41 412	0,10	12 Watt	16 $\varnothing \times 75$ mm	41 418	0,50
2 Watt	8 $\times$ 17 oder 6 $\times$ 30 mm	41 413	0,20	25 Watt	20 $\varnothing \times 120$ mm	41 420	1,—
4 Watt	8 $\varnothing \times 45$ mm	41 415	0,30	50 Watt	40 $\varnothing \times 160$ mm	41 423	3,—

	Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand
1/2 Watt DM 0,10	1761	1,6 $\Omega$	1765	3,5 $\Omega$	1769	10 $\Omega$	1773	100 $\Omega$	1777	250 $\Omega$	1781	2 k $\Omega$
	1762	2 $\Omega$	1766	5 $\Omega$	1770	16 $\Omega$	1774	160 $\Omega$	1778	300 $\Omega$		
	1763	2,5 $\Omega$	1767	6 $\Omega$	1771	30 $\Omega$	1775	170 $\Omega$	1779	500 $\Omega$		
	1764	3 $\Omega$	1768	8 $\Omega$	1772	60 $\Omega$	1776	200 $\Omega$	1780	1 k $\Omega$		
1 Watt DM 0,10	1782	5 $\Omega$	1784	15 $\Omega$	1786	30 $\Omega$	1788	70 $\Omega$	1790	150 $\Omega$	1792	2 k $\Omega$
	1783	10 $\Omega$	1785	20 $\Omega$	1787	50 $\Omega$	1789	100 $\Omega$	1791	200 $\Omega$	1793	5 k $\Omega$
2 Watt DM 0,20	1794	0,3 $\Omega$	1800	16 $\Omega$	1806	75 $\Omega$	1812	180 $\Omega$	1818	400 $\Omega$	1824	2 k $\Omega$
	1795	6 $\Omega$	1801	20 $\Omega$	1807	80 $\Omega$	1813	200 $\Omega$	1819	600 $\Omega$	1825	3 k $\Omega$
	1796	8 $\Omega$	1802	25 $\Omega$	1808	90 $\Omega$	1814	250 $\Omega$	1820	900 $\Omega$	1826	4 k $\Omega$
	1797	10 $\Omega$	1803	30 $\Omega$	1809	100 $\Omega$	1815	275 $\Omega$	1821	1 k $\Omega$	1827	6 k $\Omega$
	1798	12,5 $\Omega$	1804	40 $\Omega$	1810	125 $\Omega$	1816	300 $\Omega$	1822	1,25 k $\Omega$	1828	8 k $\Omega$
	1799	2 $\times$ 15 $\Omega$	1805	50 $\Omega$	1811	140 $\Omega$	1817	350 $\Omega$	1823	1,4 k $\Omega$	1829	10 k $\Omega$
4 Watt DM 0,30	1830	0,5 $\Omega$	1835	15 $\Omega$	1840	65 $\Omega$	1845	150 $\Omega$	1850	250 $\Omega$	1855	1,25 k $\Omega$
	1831	1,8 $\Omega$	1836	16 $\Omega$	1841	70 $\Omega$	1846	160 $\Omega$	1851	285 $\Omega$	1856	1,4 k $\Omega$
	1832	3,3 $\Omega$	1837	20 $\Omega$	1842	75 $\Omega$	1847	170 $\Omega$	1852	350 $\Omega$	1857	6 k $\Omega$
	1833	6 $\Omega$	1838	30 $\Omega$	1843	90 $\Omega$	1848	180 $\Omega$	1853	420 $\Omega$	1858	16 k $\Omega$
	1834	8 $\Omega$	1839	64 $\Omega$	1844	105 $\Omega$	1849	2 $\times$ 100 $\Omega$	1854	700 $\Omega$	1859	50 k $\Omega$
6 Watt DM 0,30	1860	2 $\Omega$	1863	50 $\Omega$	1866	280 $\Omega$	1869	1,3 k $\Omega$	1872	2,3 k $\Omega$		
	1861	6 $\Omega$	1864	60 $\Omega$	1867	700 $\Omega$	1870	2 k $\Omega$	1873	6 k $\Omega$		
	1862	30 $\Omega$	1865	150 $\Omega$	1868	1,2 k $\Omega$	1871	2,2 k $\Omega$	1874	8 k $\Omega$		
12 Watt DM 0,50	1878	0,25 $\Omega$	1881	2 $\Omega$	1884	150 $\Omega$	1887	600 $\Omega$	1889	1,4 k $\Omega$	1891	2,2 k $\Omega$
	1879	0,27 $\Omega$	1882	18 $\Omega$	1885	280 $\Omega$	1888	1 k $\Omega$	1890	1,5 k $\Omega$	1892	20 k $\Omega$
	1880	1 $\Omega$	1883	100 $\Omega$	1886	500 $\Omega$						
25 Watt DM 1,—	1893	0,5 $\Omega$	1895	350 $\Omega$	1897	2,4 k $\Omega$	1899	5 k $\Omega$	1900	9,3 k $\Omega$	1901	10 k $\Omega$
	1894	1 $\Omega$	1896	2,2 k $\Omega$	1898	2,6 k $\Omega$						
50 Watt DM 3,—	1902	0,18 $\Omega$	1904	0,61 $\Omega$	1907	10 $\Omega$	1909	50 $\Omega$	1911	3 k $\Omega$		
	1903	0,25 $\Omega$	1905	1,2 $\Omega$	1908	20 $\Omega$	1910	2,6 k $\Omega$				

## Funkenlöschwiderstände

für die Fernmeldetechnik

Type A 9 mit Lötfläche und Lötshuh,

werden besonders für Sicherungszwecke verwendet.

Best. Nr.	Widerstand	Watt	$\varnothing \times$ Länge	Stück DM
1921	5 $\Omega$	1/2	5 $\times$ 13	0,20
1922	15 $\Omega$	1/2	5 $\times$ 13	0,20
1923	20 $\Omega$	1/2	5 $\times$ 13	0,20
1924	150 $\Omega$	1	5 $\times$ 26	0,20

## L- und T-Stufenregler

Abmessung der 5-Watt-Regler:  
56 mm  $\varnothing$  Einbautiefe 25 mm

Abmessung der 10-Watt-Regler:  
80 mm  $\varnothing$  Einbautiefe 35 mm

Best. Nr.	Schaltung	Stück DM	Best. Nr.	Schaltung	Stück DM
1951	T 200 $\Omega$ 10 W	4,—	1956	L 1,6 k $\Omega$ 10 W	4,—
1952	L 400 $\Omega$ 10 W	4,—	1957	T 1,7 k $\Omega$ 10 W	4,—
1953	T 500 $\Omega$ 10 W	4,—	1958	L 2,5 k $\Omega$ 10 W	4,—
1954	T 600 $\Omega$ 5 W	2,50	1959	L 14 k $\Omega$ 10 W	4,—
1955	L 800 $\Omega$ 5 W	2,50			

Glasierte Drahtwiderstände und Regelwiderstände siehe Seite 11/12.

# Schichtwiderstände

Unsere fabrikneuen Bestände werden laufend aus der Neufertigung (Fabrikate Huges und Rosenthal) ergänzt. Alle Widerstände dieser Seite sind auch in größten Mengen zu den angegebenen günstigen Preisen kurzfristig lieferbar.

**1/10 Watt Miniatur**  
nach DIN 41 339  
2,7 Ø × 13,5 mm  
500 / 1500 V ≅  
Nettopreis je Stück  
**0,20 DM**

Best. Nr.	Widerst. Ω	Best. Nr.	Widerst. kΩ	Best. Nr.	Widerst. kΩ	Best. Nr.	Widerst. kΩ	Best. Nr.	Widerst. MΩ	Best. Nr.	Widerst. MΩ
2001	50	2007	1	2013	50	2019	400	2025	1	2031	5
2002	100	2008	5	2014	100	2020	500	2026	1,5	2032	6
2003	200	2009	10	2015	150	2021	600	2027	2	2033	7
2004	250	2010	20	2016	200	2022	700	2028	2,5	2034	8
2005	300	2011	30	2017	250	2023	800	2029	3	2035	9
2006	500	2012	40	2018	300	2024	900	2030	4	2036	10

**1/4 Watt**  
nach Din 41 401  
5 Ø × 18 mm  
500 / 2000 V ≅  
Nettopreis je Stück  
**0,10 DM**

Best. Nr.	Widerst. Ω	Best. Nr.	Widerst. Ω	Best. Nr.	Widerst. kΩ	Best. Nr.	Widerst. kΩ	Best. Nr.	Widerst. kΩ	Best. Nr.	Widerst. MΩ
2041	5	2053	80	2065	1,0	2077	6	2089	70	2101	1
2042	10	2054	100	2066	1,2	2078	8	2090	80	2102	1,25
2043	12,5	2055	120	2067	1,25	2079	10	2091	90	2103	1,5
2044	15	2056	150	2068	1,5	2080	12	2092	100	2104	1,6
2045	16	2057	170	2069	1,6	2081	15	2093	150	2105	2
2046	17	2058	200	2070	1,8	2082	16	2094	200	2106	2,5
2047	20	2059	250	2071	2,0	2083	20	2095	250	2107	3
2048	25	2060	300	2072	2,8	2084	25	2096	300	2108	4
2049	30	2061	400	2073	3,0	2085	30	2097	400	2109	5
2050	40	2062	500	2074	3,5	2086	40	2098	500	2110	6
2051	50	2063	600	2075	4,0	2087	50	2099	600	2111	8
2052	60	2064	800	2076	5,0	2088	60	2100	800	2112	10

**1/2 Watt**  
nach DIN 41 402  
5 Ø × 28 mm  
750 / 2000 V ≅  
Nettopreis je Stück  
**0,15 DM**

Best. Nr.	Widerst. Ω	Best. Nr.	Widerst. Ω	Best. Nr.	Widerst. kΩ	Best. Nr.	Widerst. kΩ	Best. Nr.	Widerst. kΩ	Best. Nr.	Widerst. kΩ/MΩ
2121	10	2129	125	2137	2	2145	25	2153	125	2161	600 kΩ
2122	20	2130	150	2138	3	2146	30	2154	150	2162	700 kΩ
2123	30	2131	160	2139	4	2147	40	2155	160	2163	800 kΩ
2124	40	2132	200	2140	5	2148	50	2156	200	2164	900 kΩ
2125	50	2133	250	2141	6	2149	60	2157	250	2165	1,0 MΩ
2126	60	2134	300	2142	10	2150	70	2158	300	2166	1,5 MΩ
2127	80	2135	500	2143	15	2151	80	2159	400	2167	2,0 MΩ
2128	100	2136	1000	2144	20	2152	100	2160	500	2168	5,0 MΩ

Widerstandswerte 1/2 Watt ab 10 MΩ siehe Bestellnummern 2231 bis 2254

**1 Watt**  
nach DIN 41 403  
8 Ø × 30 mm  
750 / 2000 V ≅  
Nettopreis je Stück  
**0,20 DM**

Best. Nr.	Widerst. Ω	Best. Nr.	Widerst. Ω	Best. Nr.	Widerst. kΩ						
2171	50	2174	200	2177	1	2180	5	2183	20	2186	40
2172	100	2175	250	2178	2	2181	10	2184	25	2187	50
2173	150	2176	500	2179	3	2182	15	2185	30	2188	100

**2 Watt**  
8 Ø × 48 mm  
1000 / 2000 V ≅  
Nettopreis je Stück  
**0,25 DM**

Best. Nr.	Widerst. Ω	Best. Nr.	Widerst. kΩ	Best. Nr.	Widerst. kΩ/MΩ						
2201	10	2206	1	2211	6	2216	15	2221	50	2226	100 kΩ
2202	50	2207	2	2212	7	2217	20	2222	60	2227	250 kΩ
2203	100	2208	3	2213	8	2218	25	2223	70	2228	500 kΩ
2204	250	2209	4	2214	9	2219	30	2224	80	2229	1 MΩ
2205	500	2210	5	2215	10	2220	40	2225	90	2230	2 MΩ

## Höchstohmige Schichtwiderstände

für Photozellen-verstärker, Geiger-Müller-Zählrohre und Vorschaltwiderstände für hohe Spannungen (bis 3000 V)  
1 MΩ = 1 Meg.Ω = 10<sup>6</sup> Ω  
1 GΩ = 1 Giga.Ω = 10<sup>9</sup> Ω  
1 TΩ = 1 Tera.Ω = 10<sup>12</sup> Ω  
1000 MΩ = 1 GΩ  
1000 GΩ = 1 TΩ

Best. Nr.	Widerstand	Ø × L mm	Stück DM	Best. Nr.	Widerstand	Ø × L mm	Stück DM	Best. Nr.	Widerstand	Ø × L mm	Stück DM
2231	10 MΩ	5 × 28	0,30	2239	70 MΩ	5 × 28	0,50	2247	5 GΩ	8 × 48	10,—
2232	15 MΩ	5 × 28	0,30	2240	100 MΩ	5 × 28	1,—	2248	10 GΩ	8 × 48	10,—
2233	20 MΩ	5 × 28	0,30	2241	150 MΩ	5 × 36	1,—	2249	25 GΩ	8 × 48	15,—
2234	25 MΩ	5 × 28	0,30	2242	200 MΩ	5 × 36	2,—	2250	50 GΩ	7 × 77	15,—
2235	30 MΩ	5 × 28	0,40	2243	250 MΩ	5 × 36	2,—	2251	100 GΩ	7 × 77	20,—
2236	40 MΩ	5 × 28	0,40	2244	300 MΩ	5 × 36	2,—	2252	250 GΩ	7 × 77	20,—
2237	50 MΩ	5 × 28	0,50	2245	500 MΩ	5 × 36	2,—	2253	500 GΩ	7 × 77	20,—
2238	60 MΩ	5 × 28	0,50	2246	1 GΩ	5 × 36	5,—	2254	1 TΩ	7 × 77	20,—

Toleranz ± 20% bis 100 MΩ, bei höheren Widerstandswerten ± 25%

## Meßwiderstände


± 1%

1 Watt belastbar,  
8 Ø × 30 mm  
Nettopreis je Stück  
**1,— DM**

Nr.	Widerst.	Nr.	Widerst.
2262	10 Ω	2268	10 kΩ
2263	50 Ω	2269	50 kΩ
2264	100 Ω	2270	100 kΩ
2265	500 Ω	2271	500 kΩ
2266	1 kΩ	2272	1 MΩ
2267	5 kΩ	2273	5 MΩ



Schichtwiderstände  
Abbildungen 1:2

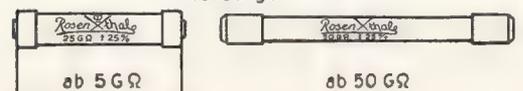

# Glasierte Drahtwiderstände

sind hoch belastbar bei kleinen Abmessungen. Sie sind das Spitzenfabrikat aller Drahtwiderstände und genügen jeder Anforderung. Der Qualität entsprechend liegt der Preis aus der Fertigung verhältnismäßig hoch; bei den nachstehend aufgeführten Werten handelt es sich um einwandfreie und neue Überplanbestände namhafter Industriewerke.



2/4/8 Watt: Drahtenden



15/25/35 Watt: Lötschellen



50/80/110  
220/300 W } Schraubschellen



20 Watt: Kapfen mit  
M 2 Innengewinde

Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand
<b>2 Watt</b>	<b>0,60 DM</b>	<b>20 Watt</b>	<b>1,50 DM</b>	<b>50 Watt</b>	<b>2,50 DM</b>
2401	170 Ω	2436	550 Ω	2474	200 Ω
2402	3 kΩ	2437	600 Ω	2475	300 Ω
		2438	700 Ω	2476	700 Ω
<b>4 Watt</b>	<b>0,80 DM</b>	2439	1 kΩ	2477	2 kΩ
2403	53 Ω	2440	2 kΩ	2478	2,5 kΩ
2404	300 Ω	2441	3 kΩ	2479	3 kΩ
2405	400 Ω	2442	4 kΩ	2480	5 kΩ
2406	4,5 kΩ	2443	5 kΩ	2481	8 kΩ
				2482	16 kΩ
				2483	25 kΩ
<b>8 Watt</b>	<b>1,— DM</b>	<b>25 Watt</b>	<b>1,80 DM</b>		
2407	280 Ω	2444	19 Ω	<b>80 Watt</b>	<b>2,50 DM</b>
2408	2,5 kΩ	2445	25 Ω	2484	50 kΩ
		2446	40 Ω		
<b>15 Watt</b>	<b>1,50 DM</b>	2447	500 Ω	<b>110 Watt</b>	<b>5,— DM</b>
2410	10 Ω	2448	800 Ω	2485	50 Ω
2412	100 Ω	2449	1,5 kΩ	2486	55 Ω
2414	300 Ω	2450	2,5 kΩ	2487	130 Ω
2415	400 Ω	2451	3,5 kΩ	2488	400 Ω
2416	500 Ω	2452	4 kΩ	2489	505 Ω
2417	750 Ω	2453	5 kΩ	2492	9 kΩ
2418	1 kΩ	2454	6,2 kΩ	2492a	10 kΩ
2419	2 kΩ	2455	7,5 kΩ	2493	12,5 kΩ
2420	2,5 kΩ	2456	8 kΩ	2494	25 kΩ
2421	4 kΩ	2457	13 kΩ	2495	50 kΩ
2422	5 kΩ	2458	17 kΩ		
2423	5,8 kΩ	2459	20 kΩ		
2424	7 kΩ				
2425	7,5 kΩ	<b>35 Watt</b>	<b>2,— DM</b>	<b>220 Watt</b>	<b>6,— DM</b>
2426	8 kΩ	2460	11 Ω	2496	320 Ω
2427	12 kΩ	2461	15 Ω	2497	325 Ω
2428	13 kΩ	2462	200 Ω	2498	1 kΩ
		2463	550 Ω	2499	10 kΩ
<b>20 Watt</b>	<b>1,50 DM</b>	2464	1,5 kΩ	2500	20 kΩ
2429	150 Ω	2466	2,5 kΩ	2501	25 kΩ
2430	200 Ω	2467	2,7 kΩ	2502	45 kΩ
2431	250 Ω	2468	3 kΩ		
2432	300 Ω	2469	5 kΩ	<b>300 Watt</b>	<b>7,— DM</b>
2433	400 Ω	2470	15 kΩ	2505	25 kΩ
2434	450 Ω	2471	30 kΩ		
2435	500 Ω	2472	50 kΩ		

Abmessungen		Abmessungen	
2 Watt	5 × 20 mm	35 Watt	12,5 × 62 mm
4 Watt	5 × 30 mm	50 Watt	15,5 × 62 mm
8 Watt	8 × 45 mm	80 Watt	11,5 × 110 mm
15 Watt	8 × 45 mm	110 Watt	23 × 100 mm
20 Watt	7,5 × 80 mm	220 Watt	23 × 165 mm
25 Watt	12,5 × 55 mm	300 Watt	23 × 265 mm

**Sonderangebot:** zementierter Drahtwiderstand  
Fabrikat Rosenthal, Drahtenden

Best.-Nr. 2520 50 kΩ 8 Watt 13 mm ∅ × 50 mm 0,30 DM

Best.-Nr. 2521 300 Ω 35 Watt ZWS (zementiert  
und einstellbar) mit Abgriff  
15,5 mm ∅ × 100 mm 2,— DM

# RIG Gleichstromfeste glasierte Drahtwiderstände

aus der Neufertigung mit Drahtenden (GWD)

Abmessungen	Toleranz der Widerstände ± 10%
2 Watt = 6 ∅ × 22 mm	Oberflächentemperatur bei Nennlast 180.....255° C.
4 Watt = 6 ∅ × 34 mm	
8 Watt = 7,5 ∅ × 47 mm	
15 Watt = 12 ∅ × 49 mm	Drahtmaterial = Chromnickel

Die als Oberflächenschutz dienende Glasur ist chemisch neutral, die Widerstände sind absolut tropensicher.


Die lieferbaren Widerstandswerte	Die Bestellnummern für Ausführung in			
	2 Watt DM 1,50	4 Watt DM 1,75	8 Watt DM 2,—	15 Watt DM 2,50
10 Ω	2525	2537	2556	2577
50 Ω	2526	2538	2557	2578
100 Ω	2527	2539	2558	2579
200 Ω	2528	2540	2559	2580
300 Ω	2529	2541	2560	2581
400 Ω	2530	2542	2561	2582
500 Ω	2531	2543	2562	2583
800 Ω	—	2544	2563	2584
1 kΩ	2532	2545	2564	2585
1,5 kΩ	2533	2546	2565	2586
2 kΩ	2534	2547	2566	2587
2,5 kΩ	2535	2548	2567	2588
3 kΩ	2536	2549	2568	2589
4 kΩ	—	2550	2569	2590
5 kΩ	—	2551	2570	2591
6 kΩ	—	2552	2571	2592
7 kΩ	—	2553	2572	2593
8 kΩ	—	2554	2573	2594
10 kΩ	—	2555	2574	2595
20 kΩ	—	—	2575	2596
25 kΩ	—	—	2576	2597
30 kΩ	—	—	—	2598

# Regelbare Drahtwiderstände


(Spindelwiderstände)

aus der Neufertigung mit SchraubenzieherschlitzEinstellung und feinem Spindelgewinde. Die Montage wird stehend entgegengesetzt dem Einstellschlitz vorgenommen. Die Nennlast beträgt 4 Watt, die Toleranz ± 5 %. Die Wicklung ist so bemessen, daß der Bereich von Null bis zum Nennwert ohne Schwierigkeiten ausgeregelt werden kann.

Best. Nr.	Widerstand	Stück DM	Best. Nr.	Widerstand	Stück DM
2602	10 Ω	1,50	2614	500 Ω	1,20
2603	15 Ω	1,50	2615	750 Ω	1,20
2604	20 Ω	1,50	2616	1,0 kΩ	1,20
2605	25 Ω	1,50	2617	1,5 kΩ	1,20
2606	30 Ω	1,50	2618	1,7 kΩ	1,20
2607	50 Ω	1,50	2619	2,0 kΩ	1,20
2608	75 Ω	1,20	2620	2,5 kΩ	1,20
2609	100 Ω	1,20	2621	3,0 kΩ	1,50
2610	150 Ω	1,20	2622	4,0 kΩ	1,50
2611	200 Ω	1,20	2623	5,0 kΩ	1,50
2612	250 Ω	1,20	2624	8,0 kΩ	1,50

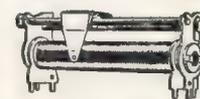

10/500/1700 Ω

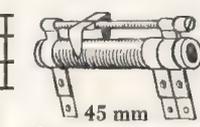

alle übrigen

Best.-Nr. 2625 10 kΩ DM 1,50

**Sonderangebot aus fabrikneuen Lagerbeständen**  
Spindelwiderstand Rosenthal F 22 mit Grobgewinde  
Befestigungsloch auf der Drehkopfseite, 18 ∅ × 78 mm,  
Best.-Nr. 2630 3 kΩ 15 Watt Sonderpreis nur DM 2,50.



# Zementierte Drehwiderstände

(Potentiometer)



Rosenthal-Drahtdrehregler zeichnen sich durch kleinste Übergangswiderstände aus, sie sind durch den sorgfältigen Aufbau betriebssicher und von großer Lebensdauer. Auf Grund der großen Nachfrage können wir nicht garantieren, daß stets jeder Wert ab Lager lieferbar ist.

Techn. Daten	Typ P 4	Typ P 10	Typ P 20
Nennlast	4 Watt	10 Watt	20 Watt
Max. Belastung (auch dauernd)	4 Watt	16 Watt	30 Watt
$\Omega$ -Verlauf	linear	linear	linear
Toleranz	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %
Prüfspannung	1500 V $\sim$	2000 V $\sim$	2500 V $\sim$
Achs- $\varnothing$	6 mm	6 mm	6 mm
Achslänge	20 mm	35 mm	35 mm
Einbautiefe	20,5 mm	25,5 mm	35 mm
Außen- $\varnothing$	20 mm	35 mm	45 mm
+ Wicklung	270°	270°	290°

Widerstand	Typ P 4		Typ P 10		Typ P 20	
	Best. Nr.	Preis DM	Best. Nr.	Preis DM	Best. Nr.	Preis DM
5 $\Omega$	—	—	2659	10,—	—	—
10 $\Omega$	—	—	2660	10,—	2673	12,—
25 $\Omega$	—	—	2661	10,—	—	—
50 $\Omega$	2651	6,50	2662	10,—	2674	12,—
100 $\Omega$	2652	6,50	2663	10,—	2675	12,—
200 $\Omega$	—	—	2664	10,—	—	—
250 $\Omega$	2653	6,50	—	—	2676	12,—
300 $\Omega$	—	—	2665	10,—	—	—
400 $\Omega$	—	—	2666	10,—	—	—
500 $\Omega$	2654	6,50	2667	10,—	2677	12,—
1 k $\Omega$	2655	6,50	2668	10,—	2678	12,—
2,5 k $\Omega$	—	—	2669	10,—	—	—
3 k $\Omega$	2656	6,50	—	—	—	—
5 k $\Omega$	2657	8,—	2670	10,—	2679	12,—
8 k $\Omega$	2658	8,—	—	—	—	—
10 k $\Omega$	—	—	2671	10,50	2680	12,50
20 k $\Omega$	—	—	2672	10,50	2681	12,50
30 k $\Omega$	—	—	—	—	2682	12,50

# Drehwiderstände

(Hochlast-Drahtpotentiometer)

Die nachstehend aufgeführten neuen und einwandfreien Überplanbestände sind auch in großen Stückzahlen zu den nachstehenden günstigen Preisen lieferbar.

25 Watt		50 Watt		200 Watt	
DM 5,50		DM 11,50		DM 23,—	
Gesamt- $\varnothing$ 45 mm Einbautiefe 35 mm isolierte Achse 6 x 20 mm		Gesamt- $\varnothing$ 50 mm Einbautiefe 58 mm isolierte Achse 6 x 42 mm		Gesamt- $\varnothing$ 92 mm Einbautiefe 70 mm isolierte Achse 6 x 42 mm	
Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand
2751	5 $\Omega$	2771	5 $\Omega$	2791	10 $\Omega$
2752	10 $\Omega$	2772	10 $\Omega$	2792	25 $\Omega$
2753	25 $\Omega$	2773	25 $\Omega$	2793	50 $\Omega$
2754	50 $\Omega$	2774	50 $\Omega$	2794	100 $\Omega$
2755	100 $\Omega$	2775	100 $\Omega$	2795	250 $\Omega$
2756	200 $\Omega$	2776	150 $\Omega$	2796	500 $\Omega$
2757	250 $\Omega$	2777	250 $\Omega$	2797	1 k $\Omega$
2758	300 $\Omega$	2778	500 $\Omega$	2798	1,5 k $\Omega$
2759	500 $\Omega$	2779	1 k $\Omega$	2799	2 k $\Omega$
2760	750 $\Omega$	2780	2 k $\Omega$		
2761	1 k $\Omega$	2781	3 k $\Omega$		
2762	1,5 k $\Omega$	2782	4 k $\Omega$		
2763	2 k $\Omega$				
2764	2,5 k $\Omega$				
2765	3 k $\Omega$				
2766	5 k $\Omega$				
2767	10 k $\Omega$				
2768	15 k $\Omega$				
2769	20 k $\Omega$				


Bei allen Regelwiderständen bezieht sich die Angabe der Belastung auf den Endwert; bei Einstellung von Teilwerten vermindert sich die Belastbarkeit linear zum Regelweg.



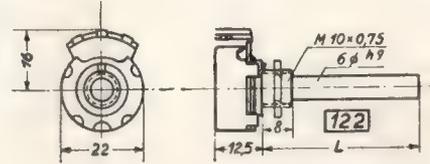
# Schichtpotentiometer

aus der Neuanfertigung  
in Miniatúrausführung

Gesamt- $\varnothing$  22 mm Achslg. 80 mm Achs- $\varnothing$  6 mm Drehbereich 280°



ohne Schalter — voll abgeschirmt

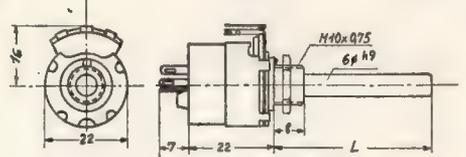

mit Drehschalter — 2-polig

linear ohne Schalter		logarithmisch ohne Schalter		logarithmisch m. 2-pol. Drehschl.	
DM 1,50		DM 1,50		DM 2,30	
Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand	Best. Nr.	Widerstand
2801	100 $\Omega$	2811	5 k $\Omega$	2821	5 k $\Omega$
2802	500 $\Omega$	2812	10 k $\Omega$	2822	10 k $\Omega$
2803	1 k $\Omega$	2813	25 k $\Omega$	2823	25 k $\Omega$
2804	5 k $\Omega$	2814	50 k $\Omega$	2824	50 k $\Omega$
2805	10 k $\Omega$	2815	100 k $\Omega$	2825	100 k $\Omega$
2806	25 k $\Omega$	2816	250 k $\Omega$	2826	250 k $\Omega$
2807	50 k $\Omega$	2817	500 k $\Omega$	2827	500 k $\Omega$
2808	100 k $\Omega$	2818	1 M $\Omega$	2828	1 M $\Omega$
2809	500 k $\Omega$	2819	2,5 M $\Omega$	2829	5 M $\Omega$
2810	1 M $\Omega$	2820	5 M $\Omega$	2830m. Abgr.	1,3 M $\Omega$

# Schichtpotentiometer

ohne Schalter, fabrikneue Lagerbestände netto DM 0,60 je Stk.  
Achslg. 6 mm

Best. Nr.	Widerstand	$\varnothing$ mm	Achslänge	Fabrikat
linear				
2853	5 k $\Omega$	30	25	Preh
2854	250 k $\Omega$	40	35	Siemens
2855	500 k $\Omega$	40	35	Siemens
logarithmisch				
2856	10 k $\Omega$	30	10	Preh
2857	25 k $\Omega$	40	35	Siemens
2858	100 k $\Omega$	30	32	Preh
2859	250 k $\Omega$	36	32	Dralowid
2860	500 k $\Omega$	40	35	Siemens
2861	1 M $\Omega$	40	35	Siemens
2862	1,5 M $\Omega$	40	35	Siemens
2863	2 M $\Omega$	40	35	Siemens

# Drahtpotentiometer


linear ohne Schalter, fabrikn. Lagerbest. netto DM 1,— je Stk.  
Achslg. 6 mm

Best.-Nr.	Widerstand	Watt	Achslänge
2871	180 $\Omega$	3	10
2872	200 $\Omega$	2	25
2873	200 $\Omega$	4	13
2876	2 k $\Omega$	4	10

# Drahtpotentiometer


mit isolierter Achse  
aus der Neufertigung  
mit linearem Widerstandsverlauf

Widerstandstoleranz  $\pm 10\%$

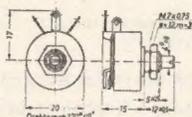

Typ Standard Belastung 0,5 Watt

Best.-Nr.	Widerstand	Stück DM
2901	5 $\Omega$	1,—
2902	10 $\Omega$	1,—
2903	20 $\Omega$	1,—
2904	25 $\Omega$	1,—
2905	30 $\Omega$	1,—
2906	50 $\Omega$	1,—
2907	75 $\Omega$	1,—
2908	100 $\Omega$	1,—
2909	150 $\Omega$	1,—
2910	200 $\Omega$	1,—
2911	250 $\Omega$	1,—
2912	300 $\Omega$	1,—
2913	500 $\Omega$	1,50
2914	1 k $\Omega$	1,50
2915	1,5 k $\Omega$	1,50

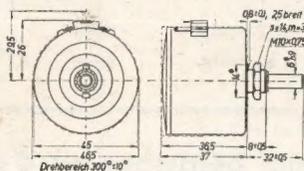

Typ Multiohm Belastung 5 Watt

Best.-Nr.	Widerstand	Stück DM
2931	10 $\Omega$	3,—
2932	25 $\Omega$	3,—
2933	50 $\Omega$	3,—
2934	100 $\Omega$	3,—
2935	250 $\Omega$	3,—
2936	500 $\Omega$	3,—
2937	1 k $\Omega$	3,—
2938	2 k $\Omega$	3,—
2939	3 k $\Omega$	3,50
2940	5 k $\Omega$	3,50
2941	8 k $\Omega$	4,—
2942	10 k $\Omega$	4,—
2943	15 k $\Omega$	4,—
2944	20 k $\Omega$	4,—
2945	25 k $\Omega$	4,50



# Selen-Flachgleichrichter

auf Grund neuester Forschungen und Erkenntnisse in den Labors Siemens & Halske entwickelt, bieten Ihnen hohe Betriebssicherheit, lange Lebensdauer, kleinste Abmessungen, Wärmeableitung durch Chassismontage.




## Einwagschaltung

Best.-Nr.	Wechselspannung in Volt	Gleichstrombelastung in mA	Stück DM
3001	250	50	2,50
3002	250	85	3,20
3003	250	130	4,50
3004	220	300	10,—

## Brückenschaltung

Best.-Nr.	Wechselspannung in Volt	Gleichstrombelastung in mA	Stück DM
3005	250	75	4,50
3006	250	100	5,—
3007	250	125	5,80
3008	250	150	6,20

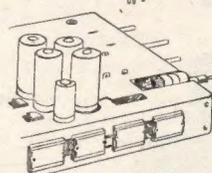


Einbaubeispiel
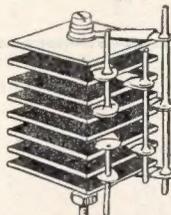
# Selen-Plattengleichrichter

Das Grundelement des Selen-Gleichrichters besteht aus einer je nach der verlangten Stromstärke verschiedenen großen quadratischen oder runden Platte aus Aluminium, auf die eine sehr dünne Schicht aus Selen im Vakuum ausgedampft wird. Auf das Selen ist eine weitere

Metallschicht als Abnahmeelement aufgespritzt. Der Stromdurchgang erfolgt in Richtung vom Aluminium über das Selen zur Abnahme-Elektrode (Durchlaßrichtung). In umgekehrter Richtung (Sperrichtung) besitzt die Platte einen sehr hohen elektrischen Widerstand, so daß nur ein ganz geringer, praktisch zu vernachlässigender Rückstrom fließen kann.



Nenn-Sperrspannung unserer Selen-Gleichrichterplatte: 20 V. Die Gleichrichterplatten sind zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Oxidation lackiert.

Anwendungsgebiet: Zur Speisung von Relais, Schützen, Magneten, Motoren und zur Batterieaufladung.

## Einwagschaltung

Best.-Nr.	Spannungen	mA	Platt.-Zahl	Platt.-Gr.	Stek./DM
3011	20~/8—	60	1	18 $\emptyset$	0,80
3012	40~/16—	60	2	18 $\emptyset$	1,60
3013	20~/8—	150	1	25 $\emptyset$	0,90
3014	40~/16—	150	2	25 $\emptyset$	1,80
3015	20~/8—	250	1	35 $\emptyset$	1,—
3016	40~/16—	250	2	35 $\emptyset$	2,—
3017	20~/8—	375	1	30x30	1,20
3018	40~/16—	375	2	30x30	2,40
3019	20~/8—	750	2	30x30	2,—
3020	40~/16—	750	4	30x30	4,—
3021	250~	300	22	35 $\emptyset$	8,—
3022	250~	400	22	30x30	10,—


## Brückenschaltung

Best.-Nr.	Spannungen	mA	Platt.-Zahl	Platt.-Gr.	Stek./DM
3031	20~/16—	120	4	18 $\emptyset$	1,50
3032	40~/32—	120	8	18 $\emptyset$	3,—
3033	20~/16—	250	4	25 $\emptyset$	2,—
3034	40~/32—	250	8	25 $\emptyset$	4,—
3035	20~/16—	500	4	35 $\emptyset$	2,50
3036	40~/32—	500	8	35 $\emptyset$	5,—
3037	20~/16—	750	4	30x30	3,—
3038	40~/32—	750	8	30x30	6,—
3039	20~/16—	1 A	8	35 $\emptyset$	4,50
3040	40~/32—	1 A	16	35 $\emptyset$	9,—
3041	20~/16—	1,5 A	8	30x30	5,—
3042	40~/32—	1,5 A	16	30x30	10,—
3043	20~/16—	2,25 A	12	30x30	7,50
3044	40~/32—	2,25 A	24	30x30	15,—

# Meßgleichrichter

auf Kupfer-Oxydulbasis (sogenannte Maikäfer)

Einwagschltg. m. Mittelabgriff			Einphasen-Brückenschaltung		
Best.-Nr.	mA	Stück DM	Best.-Nr.	mA	Stück DM
3051	1	3,60	3054	1	4,—
3052	5	3,80	3055	5	4,20
3053	10	4,—	3056	10	4,40

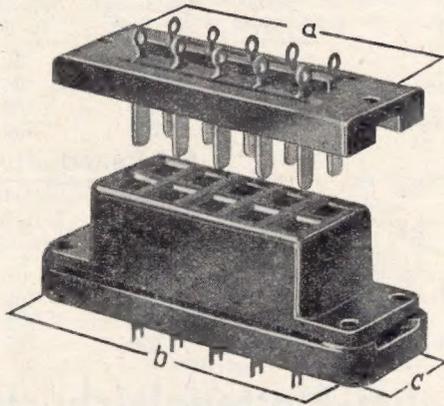

## Messerleisten

dreiteilig (Messerstecker, Schutzhaube, Federleiste)


Diese Messersteckverbindungen sind bei Beachtung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen geeignet für

Nennspannungen bis  $600\text{ V} =$  } nach VDE 0110 Gruppe A  
 $500\text{ V} \sim$  }

3110  
ca. 1:2

	a	b	c
6 polig	45	50	17
10 polig	65	70	17
14 polig	85	90	17
22 polig	125	130	17
24 polig	135	140	17

Best.-Nr.	Zahl der Kontakte	Stückpreis bei 1-49	Abnahme von ab 50	Stück ab 500
3106	6 polig	3,90	3,30	3,10 DM
3110	10 polig	4,30	3,70	3,50 DM
3114	14 polig	4,90	4,20	4,— DM
3122	22 polig	6,50	5,50	5,20 DM
3124	24 polig	7,—	6,—	5,70 DM

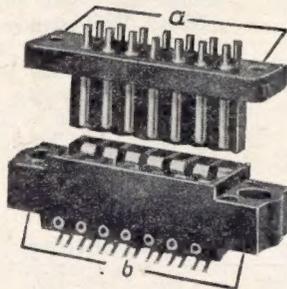

## Federleisten

zweiteilig (Stiftstecker, Federleiste)

Diese Federsteckverbindungen sind bei Beachtung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen geeignet für


Nennspannungen bis  $440\text{ V} =$  } nach VDE 0110 Gruppe A  
 $380\text{ V} \sim$  }

3184  
ca. 1:1,5

	a	b
8 polig	32	32
14 polig	47	47


Best.-Nr.	Zahl der Kontakte	Stückpreis bei 1-49	Abnahme von ab 50	Stück ab 500
3180	8 polig	3,40	3,10	2,90 DM
3184	14 polig	4,—	3,70	3,50 DM
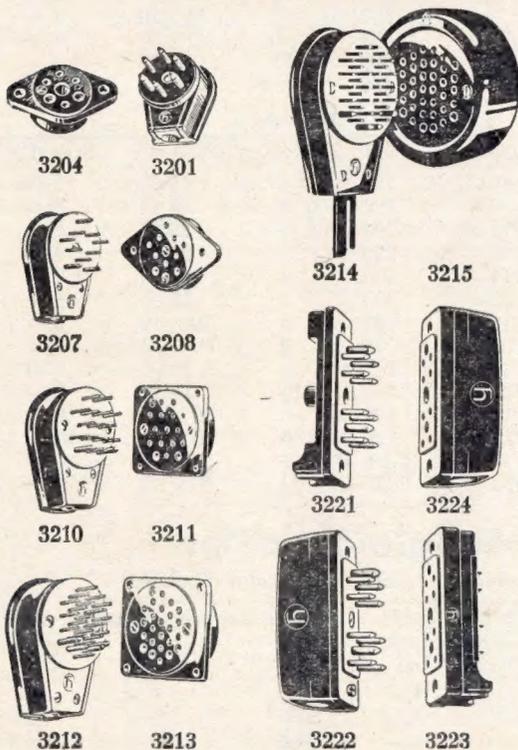
## Steckverbindungen mit Kabeleinführung, belastbar bis 4 A



Best.-Nr.	Type	Polzahl	Für Kabel bis mm	Maße mm	Stückpreis bei Abnahme von ... Stück		
					1-49	ab 50	ab 500
3201	Stecker	6	9,5	36,5×30×29	1,80	1,35	1,20
3204	Einbau-Buchse	6	—	47×28×16	2,—	1,50	1,35
3207	Stecker	10	11	52×38×33	2,40	1,80	1,60
3208	Einbau-Buchse	10	—	57×35×16	2,70	2,—	1,80
3210	Stecker	16	13	59×44×33	3,20	2,40	2,10
3211	Einbau-Buchse	16	—	44×44×16	3,80	2,85	2,50
3212	Stecker	24	14	69,5×51×35	5,—	3,75	3,30
3213	Einbau-Buchse	24	—	50×50×16	5,80	4,35	3,80
3214	Stecker	36	14	82×60×37	6,80	5,10	4,50
3215	Aufputz-Steckdose	36	—	78∅×26,5	8,40	6,30	5,60
3221	Steckerleiste	10	—	61×19×24	1,80	1,35	1,20
3222	Leistenstecker	10	10	61×19×35	3,—	2,25	2,—
3223	Buchsenleiste	10	—	61×19×17	2,70	2,—	1,80
3224	Leistenkuppung	10	10	61×19×28	3,90	2,90	2,60

## Kabelverbindungen für 220 V~ 10 A

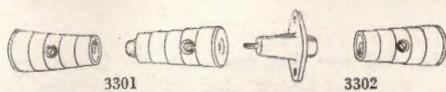

3301

3302

Trennen des Druckknopfkontaktes erfolgt durch Abbrechen des Steckers. (Sogenannte Brechstekverbindungen bzw. -Kupplungen.)




3303 (unverwechselbar)



3304 (2 Pole sind vertauschbar)



3305 unverwechselbar 3306

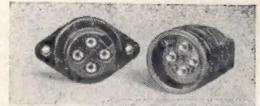

3307 unverwechselbar 3308

Nr.	Pole	kompl. DM
3301	1	1,50
3302	1	1,50
3303	2	4,—
3304	4	2,—
3305	4	4,—
3306	4	4,50
3307	5	6,—
3308	30	20,—

## Miniatur-Kontaktverbindungen

Messing verdromt  
besonders für Mikrofonanschlüsse



3325



3326

Best.-Nr. 3325	Stecker 2-polig, für Kabel bis 3 mm Außendurchmesser	DM 2,—
Best.-Nr. 3326	Flanschdose 2-polig für obigen Stecker, Einbau- $\phi$ = 9 mm	DM 1,50
Best.-Nr. 3327	Kupplung für Verlängerungsleitungen, passend zum Stecker 3325	DM 2,50
Best.-Nr. 3328	Stecker 2-polig, für Kabel bis 2,4 mm Außendurchmesser	DM 2,—
Best.-Nr. 3329	Flanschdose 2-polig für Stecker 3328, Einbau- $\phi$ = 8 mm	DM 1,50



3327



3328



3329

## List-Federkontaktleisten



3331+32




3333/34/35

Best.-Nr. 3331	kompl. 12-polige Einbauleiste	DM 2,—
Best.-Nr. 3332	kompl. 18-polige Einbauleiste	DM 3,—
Best.-Nr. 3333	kompl. 6-polige Kontaktleiste	DM 2,—
Best.-Nr. 3334	kompl. 14-polige Kontaktleiste	DM 4,—
Best.-Nr. 3335	kompl. 20-polige Kontaktleiste	DM 4,50
Best.-Nr. 3336	kompl. 6-polige Kontaktleiste in spritzwasserdichter Metallabschirmung	DM 4,—
Best.-Nr. 3337	kompl. 14-polige Kontaktleiste	DM 6,—



3336

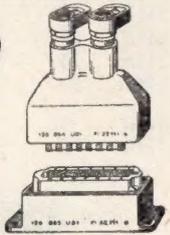

3337

## Spritzwasserdichte Siemens Steckkontaktgehäuse

mit untereinander austauschbaren Kontaktplatten



3341 bis 3345

mit Aufbau-Flanschdose			mit Einbau-Flanschdose		
Nr.	DM	Polzahl des Einsatzes	Nr.	DM	
3341	3,—	2	3346	3,—	
3342	3,—	3	3347	3,—	
3343	3,—	4	3348	3,—	
3344	4,—	7	3349	4,—	
3345	6,—	12	3350	6,—	



3346 bis 3350

... und, aus großen Beständen, besonders preiswerte Steckverbindungen kommerzieller Fertigung

Die Abbildungen entsprechen etwa  $\frac{1}{2}$  der Originalgröße, sind Ihnen die Teile unbekannt, fordern Sie bei Interesse bitte Muster gegen Berechnung an.

<p>Nr. 3361 DM 2,— HF-Kupplung 1-pol. geschirmt</p>	<p>Nr. 3365 DM —,50 Anreihsteckverbdg. 2-pol.</p>	<p>Nr. 3369 DM 4,— Tuchel-Kupplung 6-polig</p>	<p>Nr. 3373 DM 5,— 10-pol. m. geschirmten Stecker</p>
<p>Nr. 3362 DM 1,— Flachkupplg. 2-pol. Fl. 32600 Stiftabstand 12 mm</p>	<p>Nr. 3366 DM 1,— 3-pol. Einsatz aus Tuchel T 3010/11</p>	<p>Nr. 3370 DM 1,— nur für Einschiebe einseitig 7-polig</p>	<p>Nr. 3374 DM 4,— 16-pol. DIN 41 621 große Reihe (Tuchel T 2020/21)</p>
<p>Nr. 3363 DM 1,— Flachkupplg. 2-pol. Stiftabstand 25 mm</p>	<p>Nr. 3367 DM 1,— List-Steckverbdg. 5-pol.</p>	<p>Nr. 3371 DM 2,— Calit-Kontaktleiste 10-pol.</p>	<p>Nr. 3375 DM 5,— 16-pol. Kontaktleiste aus T-Relais mit Handgriff</p>
<p>Nr. 3364 DM 1,— Flachkupplg. 2-pol. Stiftabstand 35 mm</p>	<p>Nr. 3368 DM 2,— Fernsprechverbdg. 5-polig</p>	<p>Nr. 3372 DM 3,— 10-pol. Tuchel T 2050/51</p>	<p>Nr. 3376 DM 6,— 30-pol. DIN 41 622 kleine Reihe (Tuchel T 2070/71)</p>


## Kleinmaterial für Laborbedarf

Unser Nettopreis für 1 Stück der nachstehend aufgeführten Teile liegt relativ so niedrig, daß wir Sie, um auch die Lieferung dieser Teile rationell zu gestalten, bitten müssen, mindestens 10 Stück je Sorte zu bestellen. Daher der 10-Stück-Preis.

Die äußere Form der Teile entnehmen Sie bitte aus den Abbildungen.

### Lötösenleisten und Widerstandsplatten

Nr.	Polzahl	Abmessung mm	10 Stck. DM
3401	4	12×48	1,—
3402	5	12×56	1,—
3403	6	12×64	1,50
3404	7	12×72	1,50
3405	8	12×80	1,50
3406	9	12×88	2,—
3407	10	12×96	2,—
3408	11	12×104	2,50
3409	12	12×112	2,50
3410	3	22×33	1,—
3411	4	12×45	1,—
3412	4	10×74	1,50
3413	6	24×50	1,50
3414	6	18×119	3,—
3415	10	5×70	1,50
3416	16	28×38	2,—
3417	20	28×38	2,50
3418	9	64×80	3,—
3419	12	72×98	4,—

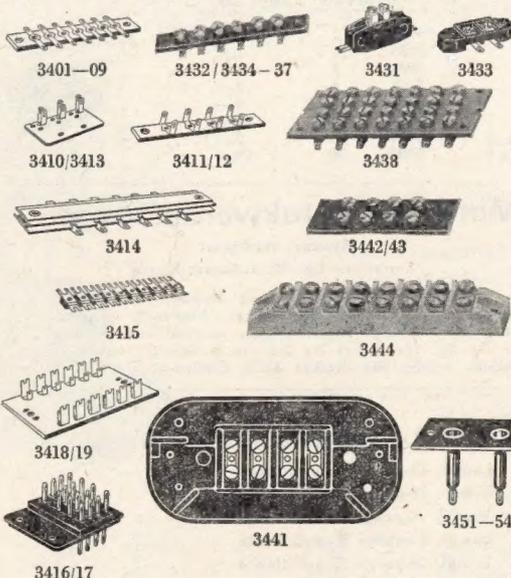

### Schraublötleisten

Nr.	Polzahl	Abmessung mm	10 Stck. DM
3431	2	10×32	1,—
3432	2	12×37	1,50
3433	2	12×37	2,50
3434	3	11×48	2,50
3435	4	29×62	3,—
3436	6	10×78	3,50
3437	7	10×87	4,—
3438	28	48×100	8,—

### Schraubklemmleisten

Nr.	Polzahl	Abmessung mm	10 Stck. DM
3441	2×4	50×100	3,—
3442	2×4	25×75	3,—
3443	2×8	25×125	5,—
3444	2×8	25×130	10,—

(Steattitklemmleiste)



### Anschlußleisten

Nr.	Abmessung	10 Stck. DM
3451	2 19 mm Abstand	1,—
3452	3 16+24 mm Abstand	1,50
3453	4 je 11 mm Abstand	2,—
3454	4 schw. Ausfrg., sonst wie 3453	2,50

### Stecker, Buchsen und Klemmen

Der Vermerk „Farbauswahl“ bedeutet, daß wir die Farben gelb, rot, grün, blau und schwarz am Lager halten. Bitte geben Sie die gewünschte Farbe an. Fehlt die Farbangabe, liefern wir 1/2 in rot und 1/2 in schwarz.

Best.-Nr.	Warenart	10 Stück DM
3461	Bananen-Vollkontaktstecker Anschluß durch Spannzange „Farbauswahl“	1,50
3462	Büschelstecker Draht- oder Steckanschluß in Längsrichtg.	4,—
3463	Schnellspanstecker berührungssicher Querbohrung zum Einspannen von Drähten bis 4 mm Ø (durch drücken und loslassen des Isolierteils wird der eingeführte Draht festgeklemmt) Farben: rot oder schwarz	5,—
3464	Durchgehende Kupplung für Bananensteckeranschluß. „Farbauswahl“	1,—
3465	Kupplung berührungssicher für Steck- und Drahtanschluß „Farbauswahl“	2,—
3466	Kabelschuh Steckanschluß in Längs- und Querrichtung. „Farbauswahl“	3,—
3467	Telefonbuchse blank	1,—
3468	Isolierte Telefonbuchse mit Lötansatz für Bleche bis 2 mm	1,50
3469	Abgreifklemme vernickelt, auch zum Festhalten feinsten Drähte	2,—
3470	Abgreifklemme allseitig isoliert, Farben: rot oder schwarz	4,—
3471	Polklemme mit Krallenrand und Isolieringen, Belastbarkeit bis 60 A	7,50
3472	Polklemme mit Krallenrand und Isolieringen aus Steatit, Belastbarkeit bis 16 A	7,50
3473	Wandstecker 2-polig Zugentlastung und unverlierbare Steckerstifte	4,—
3474	Gerätesteckdose mit Zugentlastung und Kühlzone	7,—
3475	Dreifachstecker wahlweise zur Aufnahme von 4- und 5 mm-Stiften	7,—
3476	Flachstecker 2-polig Normalabstand und Zugentlastung	5,—
3477	für Nr. 3476 passende Flachkupplung	5,—
3478	Tonabnehmerstecker mit flachem Mittelstift	6,—
3479	für Nr. 3478 passende Flachkupplung	8,—
3480	Brechklemme 12-teilig	1 Stück DM 0,60
3481	Brechklemme 12-teilig schwere Ausführung	1 Stück DM 1,—
3482	Prüfspitze mit Taststift aus Federstahl und 4 mm-Büschelstecker	1 Stück DM 1,20
3483	Klemmprüfspitze berührungssicher Anschlußbuchse f. Bananenstecker	1 Stück DM 1,60

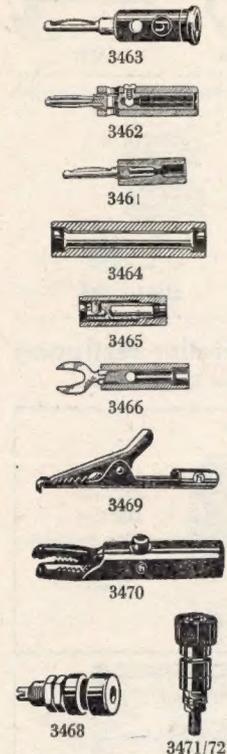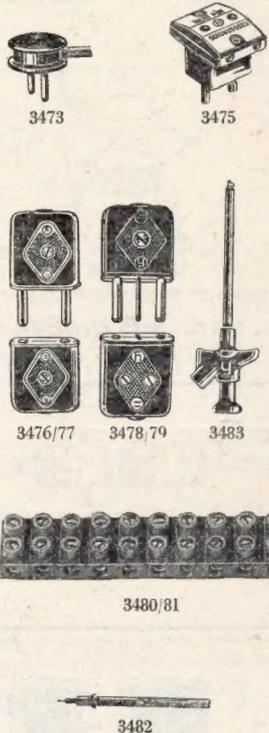

### Schalt Draht

verzinnte Kupferader in Kunststoff		verzinnte Kupferader in Kunststoff	
Cu-Ø	Gesamt-Ø	Cu-Ø	Gesamt-Ø
0,5 mm	1,3 mm	1,0 mm	2,0 mm
50 m Ring 3,— DM	50 m Ring 3,— DM	50 m Ring 6,— DM	50 m Ring 6,— DM
Nr.	Farbe	Nr.	Farbe
3501	gelb	3505	gelb
3502	grün	3506	grün
3503	rot	3507	rot
3504	blau	3508	blau

### Schaltlitze

verzinnte Kupferader in Kunststoff		verzinnte Kupferader in Kunststoff	
Cu-Ø	Gesamt-Ø	Cu-Ø	Gesamt-Ø
0,38 qmm	1,9 qmm	0,75 qmm	2,2 qmm
50 m Ring 5,— DM	50 m Ring 5,— DM	50 m Ring 8,— DM	50 m Ring 8,— DM
Nr.	Farbe	Nr.	Farbe
3511	gelb	3515	gelb
3512	grün	3516	grün
3513	rot	3517	rot
3514	blau	3518	blau

### Isolierte Starkstromleitungen

NLH (leichte Gummischlauchleitung) rund für Anschluß- und Verlängerungsschnüre

Best.-Nr.	Adern	Außen	1 m	50 m Ring
Nr.	qmm	Farbe	Ø mm	DM
3521	2×0,75	schwarz	6	0,60 25,—
3522	2×0,75	grün	6	0,60 25,—
3523	3×0,75	schwarz	6,5	0,70 30,—
3524	4×0,75	schwarz	7,5	0,80 35,—

NYFAZ (Flachleitung) 2×0,75 qmm, Kunststoff für Anschluß- und Verlängerungsschnüre

Best.-Nr.	Farbe	1 m	50 m Ring
Nr.	Farbe	Ø mm	DM
3527	weiß	0,50	20,—
3528	braun	0,50	20,—
3529	schwarz	0,50	20,—

Best.-Nr.	Innen-Ø mm	10 m DM	50 m DM
3601	1	2,—	4,—
3602	2	2,—	4,—
3603	3	2,—	4,—
3604	4	2,—	6,—
3605	5	2,—	6,—

### Isolierschlauch

Kunststoff-Elostan-Rüschschlauch in 4 Farben am Lager; weiß, gelb, rot, blau. Wenn Sie bei Ihrem Auftrag nach der Best.-Nr. keine Farbe angeben, liefern wir nach unserer Wahl. Weniger als 10 Meter je Sorte geben wir nicht ab. 1 Ring = 50 Meter.

Best.-Nr.	Innen-Ø mm	10 m DM	50 m DM
3606	6	4,—	8,—
3607	7	4,—	10,—
3608	8	4,—	12,—
3609	10	4,—	14,—
3610	12	4,—	16,—