

FIG. 130

Zo'n kring bestaat veelal uit een spoel en een regelbare condensator.

De eigen frequentie van de kring kan met de condensator worden veranderd, zodat deze correspondeert met de frequentie van de verlengde zender.

De antenne ontvangt het signaal uit de lucht en geeft dit door naar de parallel-afstemkring (figuur 122).

Deze kring heeft een grote imped抗ant voor wisselspanningen met dezelfde frequentie als de resonantiefrequentie van de kring zelf. Voor alle andere frequenties heeft de kring *geen* grote imped抗ant, zodat deze gemakkelijk via de kring naar aarde afvloeien (figuur 123).

Er zijn dus twee mogelijkheden:

1. De frequentie van de kring komt overeen met de frequentie van de zender. De kring heeft dan een hoge imped抗ant. Het signaal wordt naar de H.F. versterker doorgewezen.
2. De frequentie van de kring komt *niet* overeen met de frequentie van de zender. De kring heeft een lage imped抗ant. Het signaal vloeit af via de afstemkring naar de aarde; er komt niets op de H.F.-versterker. De afstemkring werkt als een kortsluiting.

14.2. Koppeling antenne-afstemkring.

Het blijkt in de praktijk, dat tussen de afstemkring nog iets geplaatst moet worden. De antenne heeft *zelf* een capaciteit die parallel komt te liggen.

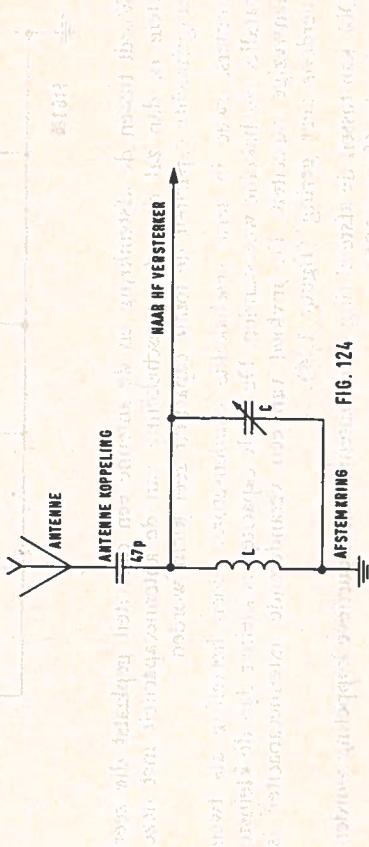


FIG. 124

14.2. Koppeling antenne-afstemkring.
Het blijkt in de praktijk, dat tussen de afstemkring nog iets geplaatst moet worden. De antenne heeft *zelf* een capaciteit die parallel komt te liggen.