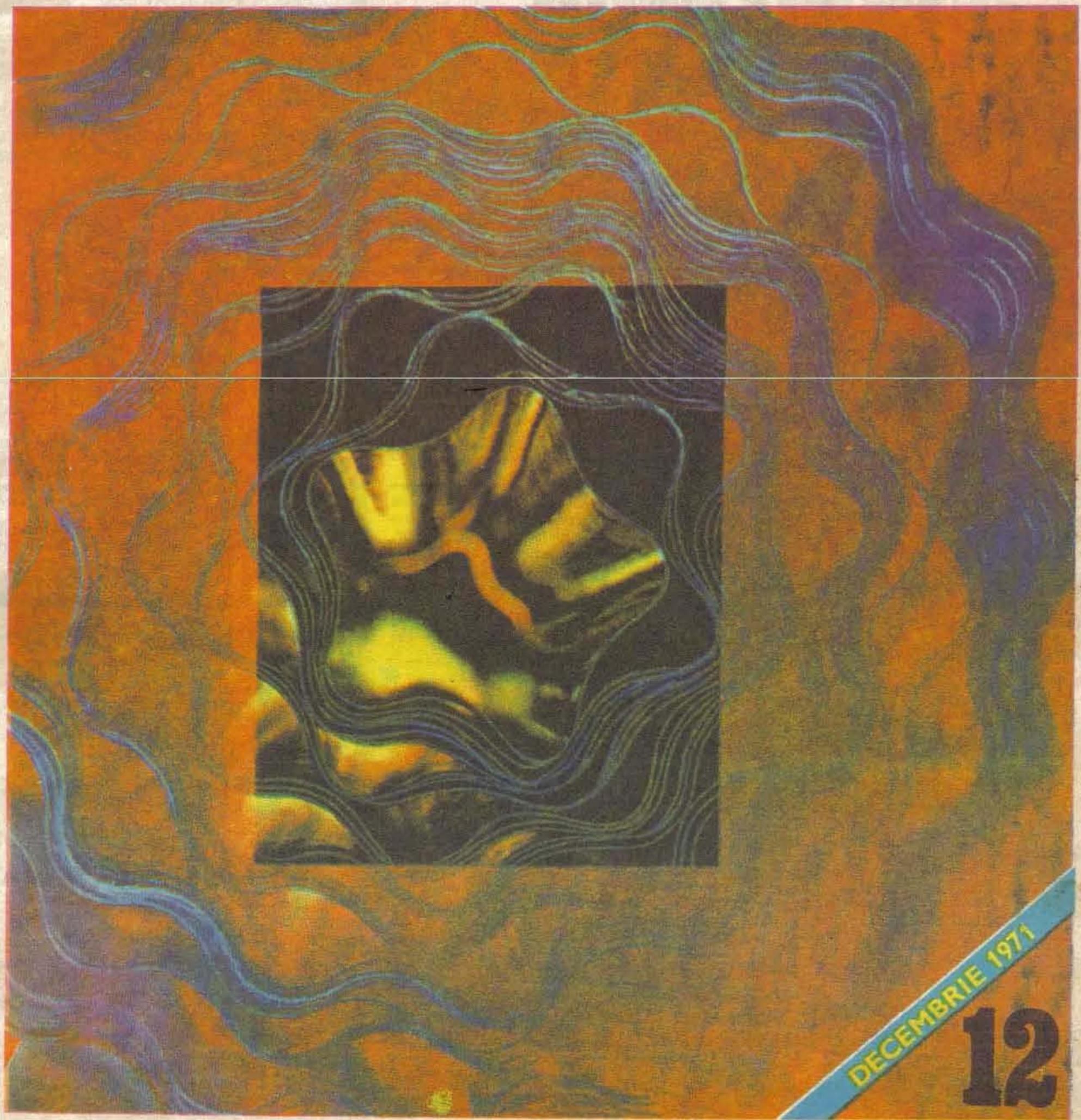


TEHNUM 71

CONSTRUCTII PENTRU AMATORI • PUBLICAȚIE LUNARĂ EDITATĂ DE REVISTA „ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ” • 24 PAGINI — 2 LEI





se realizează pe o carcăsă similară. Bobina L_1 are 140 de spire din sîrmă de Cu-Em cu $\phi = 0,25$ mm, iar L_2 340 de spire din sîrmă de Cu-Em cu $\phi = 0,15$ mm. Pentru acordul acestor circuite se folosesc condensatorul variabil cu aer C_V cu 2 secțiuni de valoare maximă 500 pF. Trimerii C_2 , C_3 , C_8 și C_9 sunt folosiți la alinierarea circuitelor de la intrarea și ieșirea primului etaj. Alinierarea se va face la capătul superior al gamelor de unde medii și lungi. Pentru a evita un eventual efect de microfonie, condensatorul variabil se va fixa pe șasiu folosind niște puferă din cauciuc sau dopuri de la sticlele de penicilină. Tubul T_1 poate fi 6K7, 6K11etc. Ai doilea etaj, cu tubul T_2 , de tip 6X7, 6J7, este un etaj aperiodic, după care urmează

detectorul cu diodă T_3 . Ca diodă T_3 se poate folosi fie o diodă semiconductoare detectoare, fie că elementele T_3 și T_4 se unesc într-o triodă-diodă. Astfel, tubul T_3-T_4 poate fi de tipul EABC80. După detector urmează un amplificator de audiofreqvîntă format dintr-un etaj amplificator de tensiune cu trioda T_4 și un etaj amplificator de putere cu tubul T_5 , de tip 6H14T sau EL84. Transformatorul de ieșire este pentru tubul indicat și se poate procura din magazine, el fiind utilizat la aparatul de radio «Stassfurt». Acest transformator se recomandă a fi folosit deoarece o parte din îmfăsurare este utilizată în filtrul tensiunilor înalte. Pentru audiuție se va folosi un difuzor cu impe-

dantă de 4–6 Ω și de putere 3–4 W. Valorile pieselor sunt trecute pe schemă. În partea de RF se vor folosi condensatoare ceramice, cu mfcă sau styroflex, la tensiunea de lucru de 250 V, iar în partea de AF se pot folosi și condensatoare cu hîrtie. Comutatorul de unde este un comutator cu două poziții și 3 secțiuni. Partea de AF se poate folosi și ca amplificator de picup cu intrarea între borna P și masă. Alimentarea montajului se face cu 6,3 V pentru filament și cu + 250 V pentru anozii tuburilor. Receptorul se poate monta pe un șasiu din tablă de aluminiu cu dimensiunile de 20 × 10 × 5 cm.

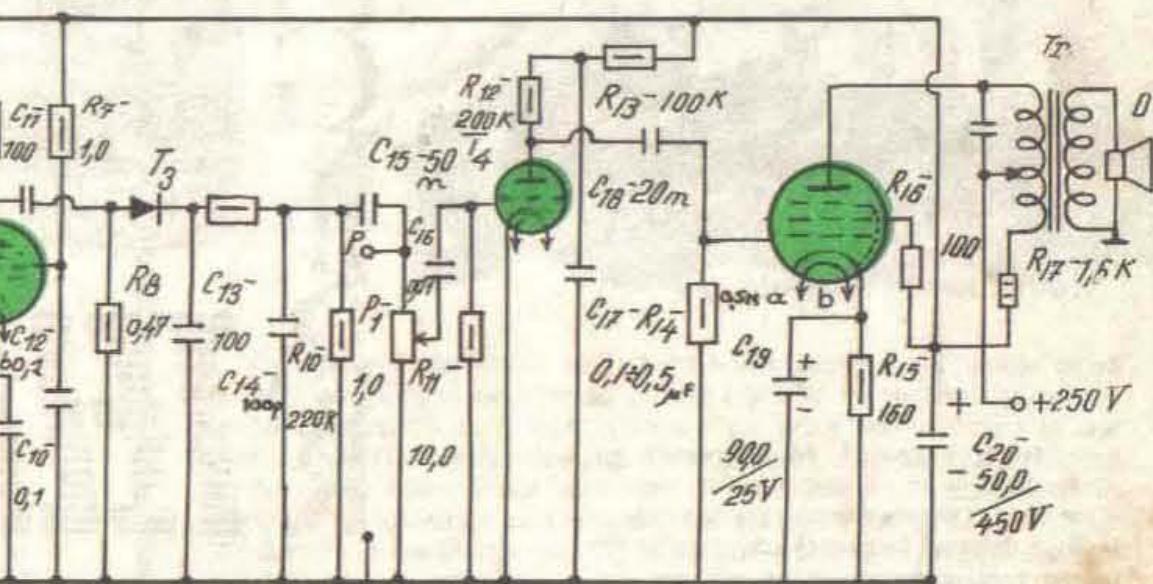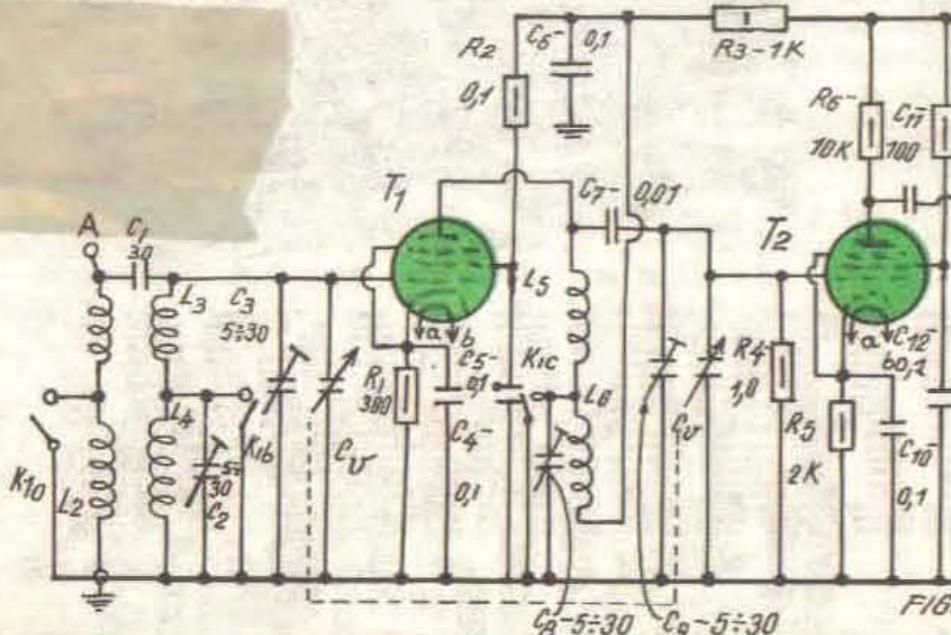Antena, cu lungimea de 10 m și bine degajată, se cuplează la borna A.



prin prelucrare la polizor, ca în figura 1, trasarea dungilor de izolare se face fără nici o dificultate prin utilizarea unei rigle. După trasare (fig. 2) pe portiunile de foită de cupru se face cîte o perforare din 4 în 4 mm cu un burghiu spiral de 1 mm diametru. Din placă mai mare pe care o pregătește amatorul se detasă o fișă cuprinzînd 5–6 benzi conductorice prin zgîriere mai profundă a plăcii de pertinax și Indoire.



Înainte de montare se șlefuiște toată suprafața plăcutei cu șmirghel fin și apoi se depune un strat de colofoniu dizolvat în alcool, care ușurează operatiunea de lipire a pieselor.

Așa cum rezultă din figura 3, după ce se asigură

Așa cum rezultă din figura 3, după ce se asigură legătura între piese, se întrerupe traseul conductor (din cupru); fișa aceasta de cupru va fi folosită în continuare pentru asigurarea altor conexiuni. Se recomandă ca fișile laterale să servească drept legături «la masă» — adică la plus — și conexiunea centrală să fie legată la minusul alimentării.

În cazul fixării unor transformatoare miniatură, armăturile se vor îndoi peste marginea plăcutei, legînd în același timp între ele cele două fișe care sunt conectate la masă.

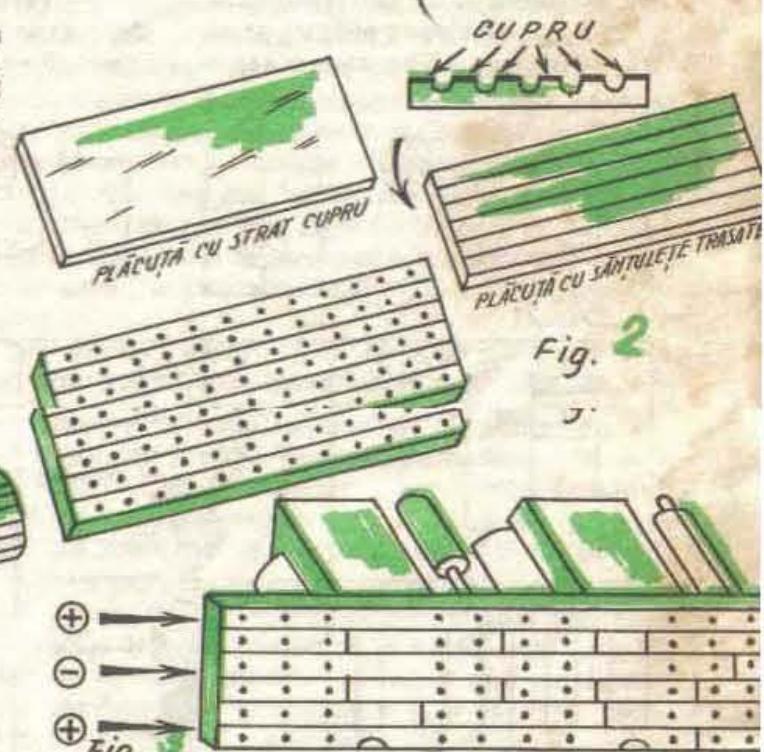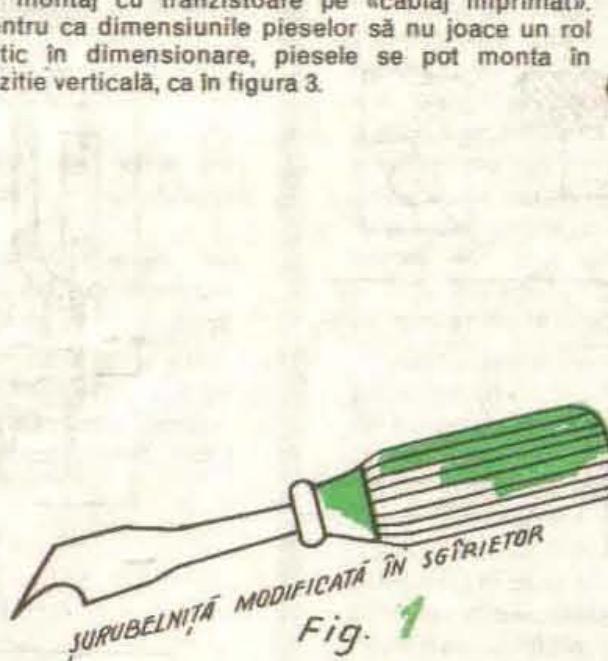În felul acesta, în cîteva minute, se poate asambla un montaj cu tranzistoare pe «cabaj imprimat». Pentru ca dimensiunile pieselor să nu joace un rol critic în dimensionare, piesele se pot monta în poziție verticală, ca în figura 3.



Se face mai întâi un șablon în formă de tolă miniatuă din tablă de fier sau cupru. Dimensiunile sunt date în figura 1, dar pot fi sensibil modificate după dorința amatorului.

Acest șablon se suprapune peste bucătîile de tolă de ferosiliciu și se trasează conturul cu ajutorul unui cui ascuțit sau cu ajutorul surubelnitei. Pentru un transformator defazor sau de ieșire sunt necesare circa 10... 15 asemenea tole trasate.

Cu foarfeca se taie cu atenție tolele pe trasajul făcut, astfel ca să nu se detaseze din greșeală vreo fișă. În felul acesta, tolă este doar pregătită în vederea detasării portiunilor care constituie fereastra. Pentru acest scop, se apucă cu un clește lat, pe lateral, tolă respectivă și se pliază cu ajutorul unei pensete sau al unui cleștilor ingust, portiunea care trebuie detasată. Prin pliere de 2-3 ori într-un sens și în celălalt, tolă de ferosiliciu se rupe pe linia de indoire.

După aceste operații tolă ieșe cu neregularități. Prin strîngere în fălcile unui clește sau baterie cu ciocanul, ea se planează. Se confectionează într-un fel similar și tolele care închid circuitul magnetic, tolelelor.

Carcasa transformatorului este ușor de construit, ca în figura 2, din carton subțire; fereastra din capacă se decupează cu ajutorul unei dălti sau al unei surubelnite ascuțite, partea centrală se zgîre pe locul Indoierii, asamblarea se face prin lipire cu stirocol, lac de polistiren sau lac nitrocelulozic. Secțiunea carcasei se face pătrată.

După uscarea carcasei se trece la bobinarea ei. Atunci cînd se bobinează o îmfăsurare cu spire putine și sîrmă groasă, se începe cu acest bobinaj, spiră îngîndă; alte bobinaje, cu sîrmă mai subțire, se pot bobina deasupra tip «mosor» sau «progresiv». Dată fiind tensiunea mică la care funcționează montajele cu tranzistoare, pentru economisirea spațiului, nu este

necesar să se dispună izolație nici între straturi, nici între bobinaje, în caz că sîrma de bobinaj este bine izolată cu email și lac. Ieșirile bobinajului se fac pe lingă peretei carcasei, fără perforare, sîrma îmfăsurată poate trece pe lingă capete, fără risc de străpungere a izolației. În cazul sîrmelor subțiri (între 0,05 și 0,12 mm), capătul bobinajelor se asigură prin îmfăsurare tip «lită» a mai multor bucătîi de sîrmă de aceeași grosime, din care unul este firul activ. Bineînteles, tot mănușchiul de sîrme se torsadează și se cositoresc unitar la capătul care se fixează la montaj.

Înălă datele uzuale ale unor transformatoare folosibile în aparatele de radio cu tranzistoare, la secțiuni ale miezului de tole între 0,15... 0,3 cm².


— Transformator de defazor pentru etaj final simetric: primar: 1 000... 2 000 de spire/0,05... 0,07 mm diametru; secundar: 350 + 350 de spire sau 500 + 500 de spire, cu același tip de sîrmă. Tolele asamblate E+I cu un intrefier asigurat printr-o fișătă de hîrtie de scris.

— Transformator de ieșire pentru etaj final simetric alimentat la 9 V: primar: 500 + 500 de spire/0,07... 0,1 mm; secundar: 100 de spire/0,2... 0,3 mm.

Transformatoarele de ieșire vor avea tolele E+I montate intercalat («tesut»).

Înălă deci cum se poate realiza «din mici nimicuri» un transformator miniatură. Depinde însă doar de atenția amatorului ca acest transformator să aibă fie un aspect lamentabil, fie să aibă aspectul desăvîrșit al unei mici opere de artă.

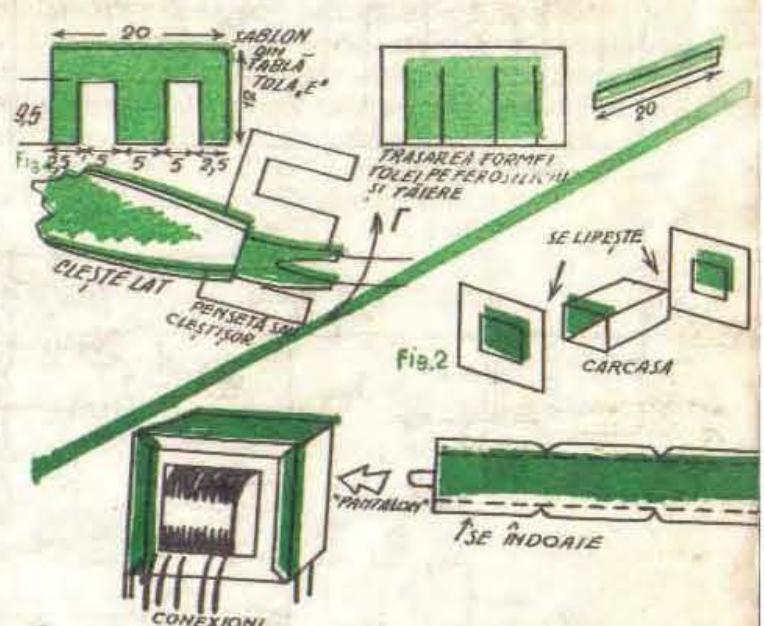În cazul lucrării unor montaje «înghesuite», transformatorul se poate plasa într-o cutiută de tablă subțire de fier, care are rolul de ecranaj, cu dimensiunile de 16 × 16 × 20 mm, conexiunile se asigură prin bucătîi de sîrmă de cupru de 1 mm diametru, care ies prin fundul cutiei, tot transformatorul fiind cufundat în parafină, smoală sau rășină acrilică.



INCEPATORI
RADIOCONSTRUCTII
AVANSATI

H I D R O G L I S O R



TELECOMANDAT

Ing. SERGIU FLORICĂ

Pentru a realiza două comenzi distincte la un servomecanism este necesar ca receptorul să posede două filtre de joasă frecvență acordate pe frecvența generatoarelor emițătorului sau ca un releu să schimbe în permanentă polaritatea sursei de alimentare a electromotorului de acționare a servomecanismului.

În fig. 1 este exemplificată această metodă de alimentare a servo-

mecanismului în două faze distincte, și anume:

I — releul R este atras, sensul de rotație al axului electromotorului fiind a;

II — releul R este eliberat, iar sensul de rotație al axului electromotorului este b;

Dacă durata T_a de atragere a releeului ar fi egală cu durata T_e

Emitătorul lucrează pe frecvența 27,120 MHz, fiind pilotat cu cristal de quart și echipat cu un tranzistor 2N1613, modulat prin tranzistorul SFT 124 cu un semnal

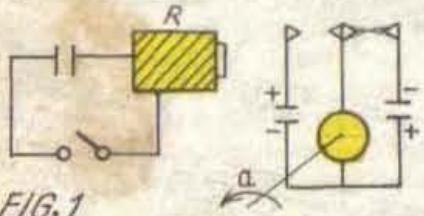


FIG. 1

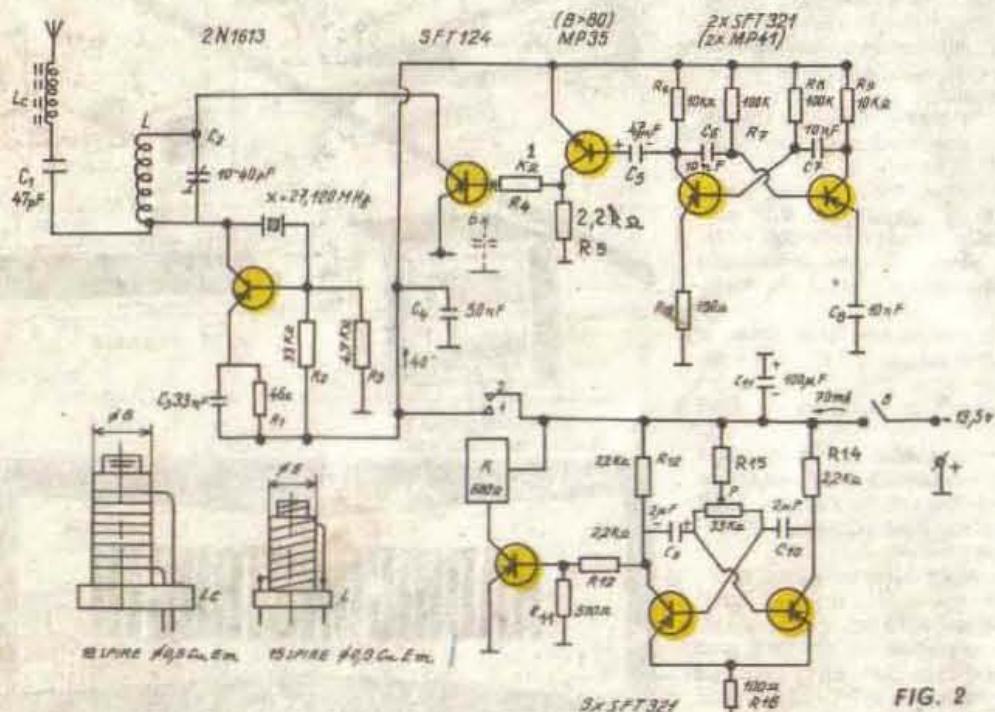
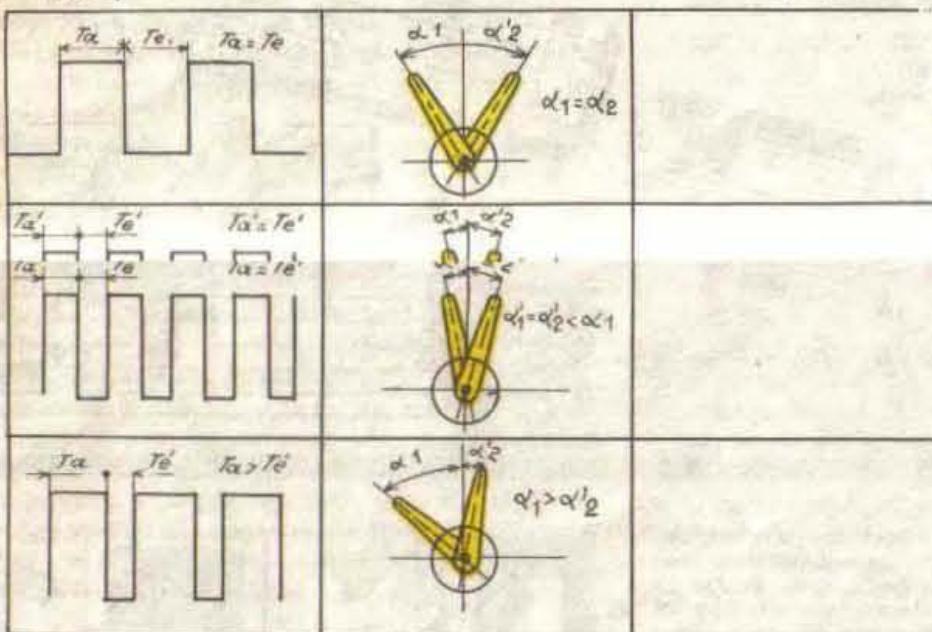
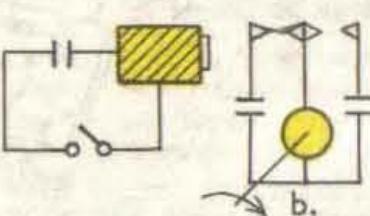


FIG. 2

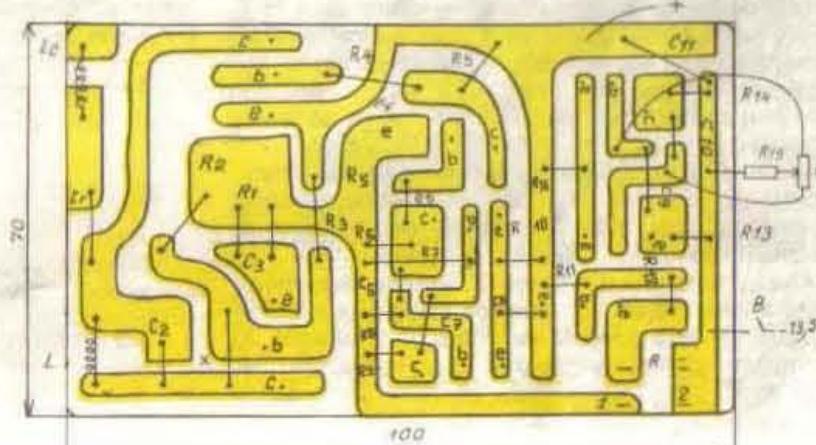


FIG. 3

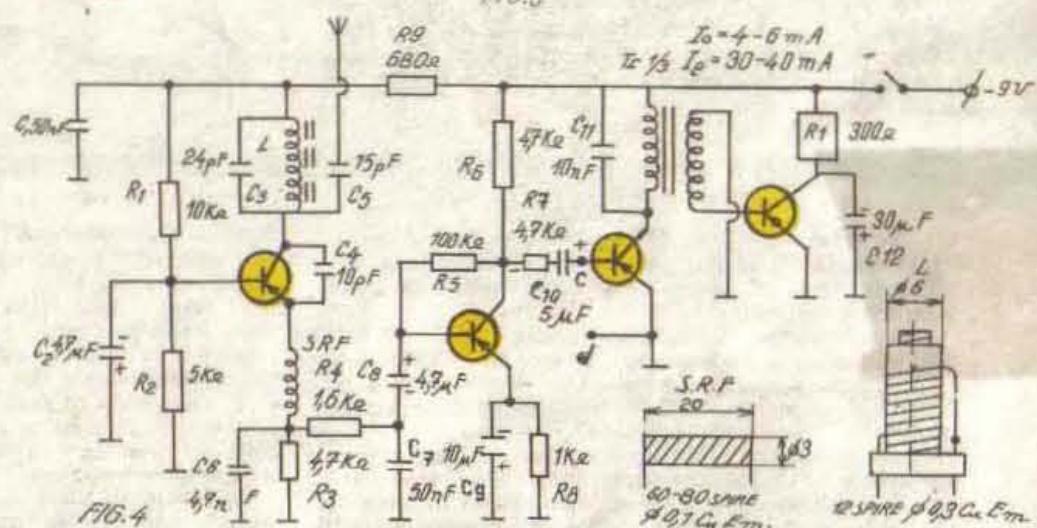


FIG. 4

de eliberare a releeului, rezultă ca axul motorului va oscila cînd spre stînga, cînd spre dreapta.

Micșorînd durata impulsurilor T_a și T_e , amplitudinea oscilației axului efectomotorului se va reduce, făcînd ca axul să rămînă practic în aceeași poziție.

Pentru a se obține o rotație spre stînga sau spre dreapta, va fi suficient să mărim proporția uneia dintre duratele T_a sau T_e .

Bazîndu-ne pe acest principiu, vă propunem o stație de telecomandă cu un singur canal, dar avînd posibilitatea să obținem la servomecanism două comenzi distincte (stînga, dreapta).

Reglajul emițătorului se face începînd cu circuitul astabil, observînd dacă la variația potențiometrului

de joasă frecvență obținut de la un generator cu două tranzistoare SFT 321. Alimentarea emițătorului se realizează printr-un releu (releu folosit la magnetofone) de la o sursă de 13,5 V (3 baterii de 4,5 V), releu care este acționat de un circuit astabil a cărui frecvență este modificată cu un potențiometru de 33 k Ω . Rotînd pirghia potențiometrului în jurul unei valori medii, vom obține o variație a procentului dintre T_a și T_e . Datele tehnice de execuție ale emițătorului sunt ilustrate în fig. 2.

Reglajul emițătorului se face începînd cu circuitul astabil, observînd dacă la variația potențiome-

trului de $33 \text{ k}\Omega$ se obține la releul R o modificare a raportului T și T₁, apoi cu ajutorul unei căști montate între punctele a și b se «ascultă» generatorul de joasă frecvență, care este în prealabil alimentat (scurtcircuitind contactele 1 și 2 ale releului R). Cu ajutorul unui undametru vom acorda circuitul LC pe frecvență 27,120 MHz, iar cu un măsurător de cimp acordăm pe L_c, încit să obținem un maximum de putere radiată în antenă (lungimea antenei — 1,25 m).

Montajul se execută pe o plăcuță cu circuit imprimat prelucrată pe cale chimică cu clorură ferică (fig. 3). Emițătorul se montează într-o cutie pe al cărei capac sunt fixate intrerupătorul B și manşa potențiometrului P.

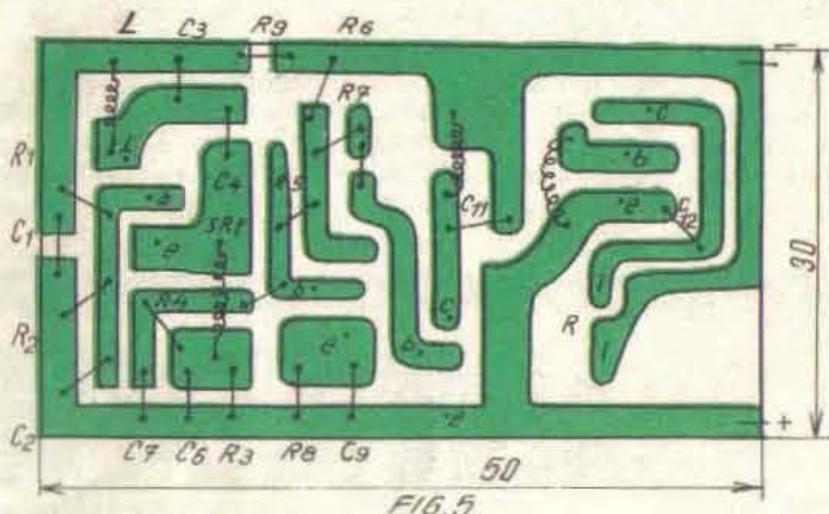


FIG. 5

Receptorul (fig. 4) este o superreație al cărei circuit de intrare este acordat pe frecvență de 27,120 MHz.

— Montând o cască între punctele MHz.

— Montând o cască între punctele c și d, vom recepționa un fișit caracteristic superreației, iar dacă emițătorul este pornit, vom auzi cu intermitență un semnal de joasă frecvență (circa 1 000 Hz). Sem-

nalul de ieșire vom fixa un levier ce se leagă printr-o tijă de brațul cîrmei.

Pe capacul hidroglisorului se montează receptorul, servomecanismul, o baterie de 9 V și două baterii de 1,5 V, iar în corpul hidroglisorului se fixează două baterii de 3 V pentru acționarea motorului de propulsie (fig. 7).

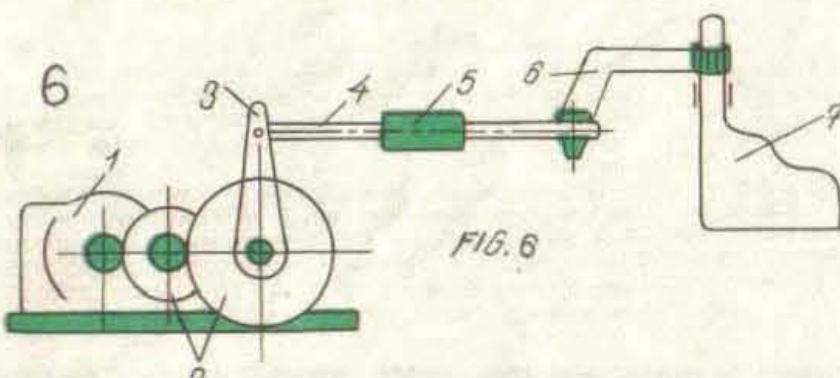


FIG. 6

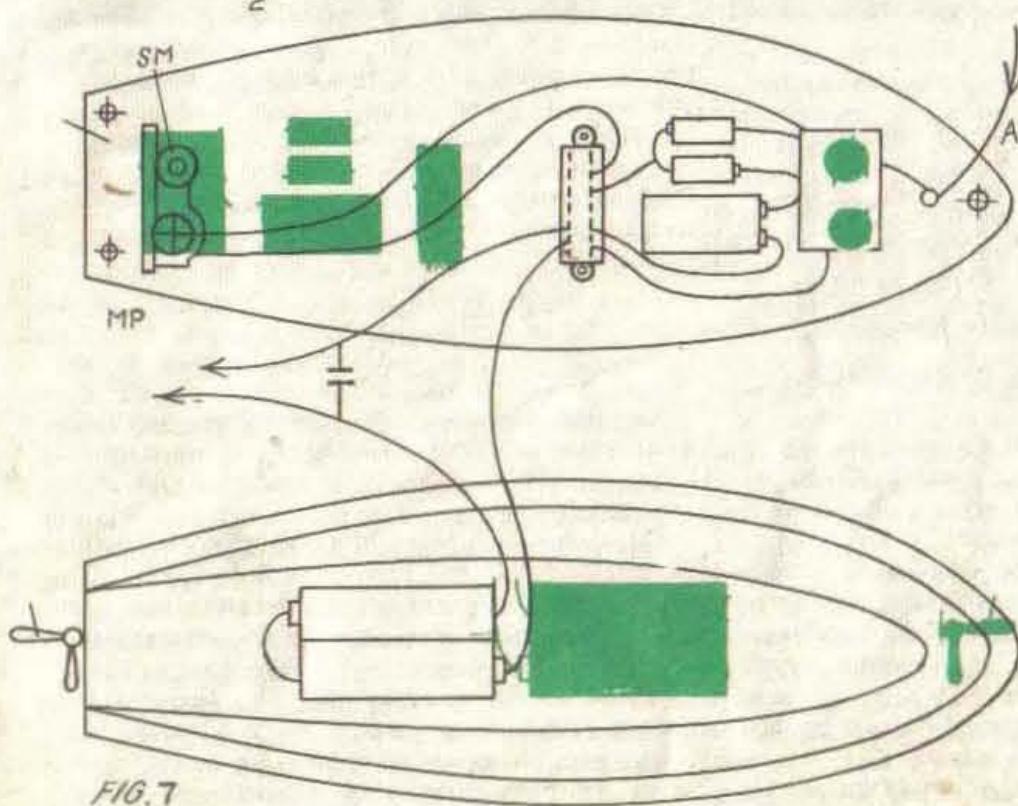


FIG. 7

nalul de audiofrecvență este aplicat, printr-un transformator de cuplaj (de la radioreceptoarele «Electronica» S 631 E, S 632 E, «Mamaia» etc.), pe baza tranzistorului SFT 323, care va atrage releul R₁ (300Ω), ale cărui contacte inversează ritmic polaritatea sursei de alimentare a electromotorului.

Receptorul se execută, de asemenea, pe o plăcuță cu circuit imprimat, ca în fig. 5. Se va avea în vedere ca la montarea receptorului să se aleagă un loc cît mai depărtat de servomecanism și de motorul de acționare, pentru a nu produce perturbații în funcționarea sa.

Servomecanismul (fig. 6) este format dintr-un microelectromotor alimentat la 1,5 V/0,1 A, prevăzut cu o demultiplicare 1/6. Pe axul

aparat universal cu tub cu neon

Ing. MIRCEA IVANCIOVICI

Cu ajutorul aparatului cu tub cu neon descris în ultimele două numere ale revistei noastre se pot face și alte măsurători, și anume se pot încerca tuburi și tranzistoare. Vom arăta mai întâi cum se pot măsura tuburile electronice (fig. 1), mai exact cum se poate măsura continuitatea filamentului unui tub sau eventualele scurtcircuite între electrozi. Se folosește, așa cum am mai arătat, un tub cu neon N de tip MH-3 sau similar. La bornele CD se leagă fie cele două capete ale filamentului, fie doi electrozi ai tubului. Montajul se alimentează direct de la rețea de curent alternativ de 127 sau 220 V. În cazul cînd la bornele CD se leagă cele două capete ale filamentului, verificarea se face astfel: cînd filamentul nu este întrerupt, becul cu neon se aprinde, iar cînd este întrerupt, el nu se aprinde. În cazul în care dorim să vedem dacă există scurtcircuite între electrozi, conectăm la bornele CD cei doi electrozi și conectăm aparatul la rețea de curent alternativ. Atunci cînd există un scurtcircuit între doi electrozi, becul cu neon se aprinde, iar cînd tubul este bun, becul cu neon nu se aprinde. Pentru a măsura tranzistoarele vom folosi montajul din figura 2, în care tranzistorul lucrează ca oscilator de joasă frecvență. Cu acest montaj se pot măsura atât tranzistoare de tip PNP cît și NPN, dacă se schimbă polaritatea sursei E. Montajul permite evaluarea factorului de amplificare de curent și sortarea tranzistoarelor pentru a le putea folosi în montaje în contratimp.

— Tranzistorul ce se încearcă lucrează ca oscilator de joasă frecvență montaj în contratimp.

— Tranzistorul ce se încearcă lucrează ca oscilator de joasă frecvență ce alimentează prin intermediul unui transformator ridicător de tensiune becul cu neon N, tot de tip MH-3. Pentru a putea evalua factorul de amplificare de curent, se folosește potențiometrul liniar P montat ca rezistență variabilă. Pe axul potențiometrului se montează un buton cu virf indicator, pentru a putea realiza o scală împărțită în 100 de diviziuni. Cu ajutorul acestui potențiometru se regleză curentul bazei tranzistorului. Acest cursor se aşază în poziția inferioară (conform schemei) și apoi este rotit, ceea ce înseamnă că curentul de bază începe să scadă, ducînd la mărirea factorului de amplificare. La un moment dat, condiția de oscilație este îndeplinită și apar oscilații, aprințind becul cu neon N. Cînd dorim să găsim două tranzistoare identice pentru un montaj în contratimp, este necesar ca aparitia oscilațiilor, deci aprinderea becului cu neon să se producă la aceeași diviziune a potențiometrului P. Cînd se măsoară tranzistoare de putere, comutatorul K se deschide, iar cînd se măsoară tranzistoare de mică putere, comutatorul K se închide. Montajul se poate alimenta de la o baterie plată de 4,5 V. Transformatorul Tr se realizează pe un miez din toie tip E 9, cu grosimea pachetului de 12 mm. Primarul transformatorului are 100 de spire din sîrmă de Cu-Em cu $\varnothing = 0,4 \text{ mm}$. Priza este la a 50-a spiră. Secundarul are 1 500 de spire din Cu-Em cu $\varnothing = 0,1 \text{ mm}$.

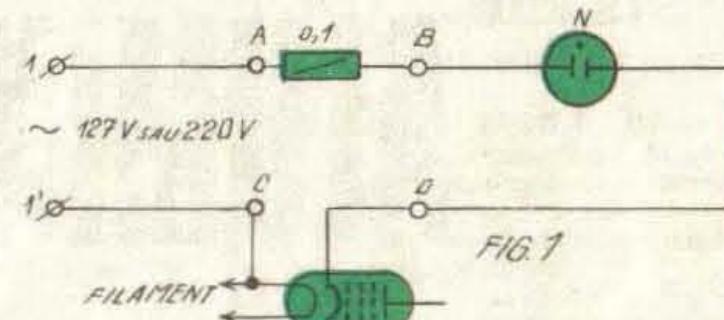


FIG. 1

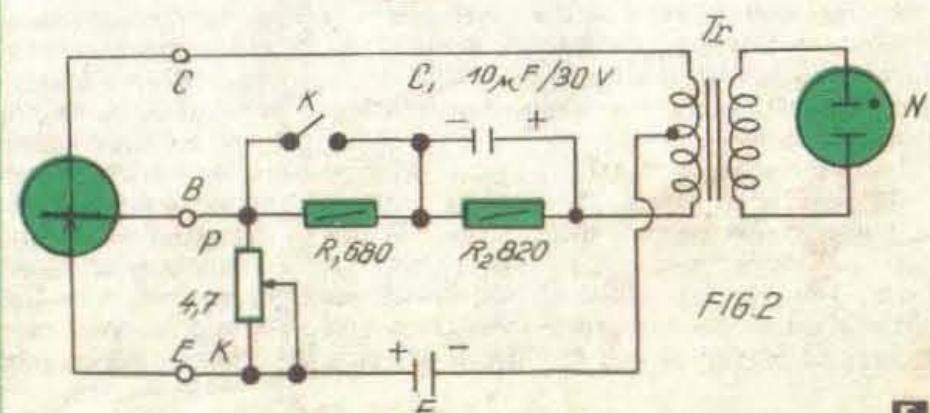


FIG. 2

CITITORII



RECOMANDĂ

- ETAJ DETECTOR
- ETAJ DETECTOR CU DUBLAREA TENSIUNII
- ALIMENTATOR PENTRU RADIORECEPTOARE
- LIPIREA ALUMINIULUI
- VERIFICATOARE PENTRU CRISTALE CU CUART

LIPIREA

ALUMINIULUI

Ing. S. GOLDENBERG

Aluminiiul face parte dintre metalele care se lipesc foarte greu din cauza acoperirii sale, in aer, cu o peliculă subtire de oxid de aluminiu, greu fuzibilă, izolantă și foarte rezistentă la reacții chimice.

Suprafețele ce urmează a fi cositorite se dezizolează și se curăță. Operația de curățare se poate efectua pe cale mecanică sau chimică. Pentru curățarea mecanică se folosesc perii de sirmă, manuale sau rotative, pile, pinză sau hirtie abrazivă. Se recurge la această metodă atunci cind suprafețele sunt deosebit de murdare,

cu straturi groase de oxid (la reparații sau la refolosirea unor conductori vechi). Curățarea mecanică nu scutește executarea ulterioară a unei operații de degresare.

În cazul imbinării căilor de curent relativ curate, se poate face numai operația de degresare. Aceasta se execută, de regulă, în solventi organici (benzină, spirit alb, alcool, tetrachlorură de carbon) prin cufundare sau prin ștergere cu o pinză muiată. Curățarea definitivă se face în a doua baie, cu solvent curat.

Barele și, în general, suprafețele neizolate,

ETAJ DETECTOR CU DUBLAREA TENSIUNII

Ing. M. IONESCU

Într-o serie de radioreceptoare mai puțin sensibile se pot aduce mici modificări care pot duce la ridicarea performanțelor receptorului. Astfel, pentru a mări sensibilitatea radioreceptoarelor ce folosesc o detecție obișnuită cu diodă se poate folosi montajul din figură. Se elimină detecția simplă cu diodă și se înlocuiește cu schema prezentată între punctele A și B.

În acest sistem diodele D₁ și D₂ lucrează ca detectoare de vîrf, dar una lucrează în alternanță

ALIMENTATOR PENTRU

RADIORECEPTOARE

Ing. G. OPREA - Satu-Mare

Alimentatorul propus se poate folosi cu succes la alimentarea aparatelor ce necesită tensiune stabilizată de 7,5 V sau 9 V. Personal l-am construit pentru alimentarea radioreceptorului «Neptun»-1 și a magnetofonului portativ «Grundig». Schema propusă cuprinde:

Tr — transformator de 220/9,4 V. Secțiunea toelor de ferosiliciu este de 4,5 cm². Se poate confectiona din tole de la transformatorul de sonerie, asigurând secțiunea necesară. Primarul transformatorului are 2 400 de spire din Cu-Em cu Ø de 0,1 mm, iar secundarul va avea 105–110 spire cu Ø de 0,5 mm. Pentru control

posedând un grad oarecare de acuratețe, se pot pregăti printr-o simplă curățire mecanică, suficientă în acest caz.


Aliajele cu priza cea mai bună la aluminiu sunt constituite pe bază de cositor pur și zinc. Dacă se cer condiții deosebite de conductibilitate electrică, se adaugă puțin argint. Proportiile uzuale sunt:

- cositor pur — 79%;
- zinc — 20%;
- argint — 1%.

Așa cum am arătat, se poate renunța la argint, aliajul obținut având punctul de topire în jur de 290°C. Tehnologia preparării aliajului este următoarea:

După ce s-au pregătit cantitățile necesare, se topește zincul la o temperatură de cca 650°C, apoi se adaugă argintul sub formă de firisoare sau span. După obținerea unui lichid omogen, se adaugă treptat cositorul pur. Se toarnă apoi în sirne subțiri (Ø=2–4 mm). În timpul preparării este bine ca vasul să fie în permanentă acoperit cu un capac de azbest sau metal, care se va deschide numai cind se amestecă sau se

VERIFICA- TOARE PENTRU CRISTALE DE CUART

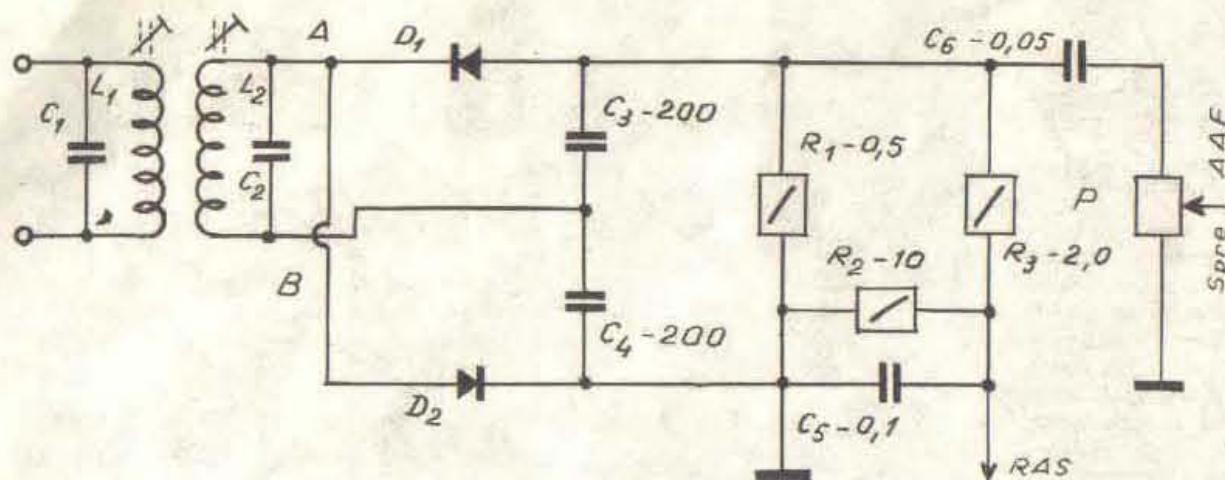


pozitivă, celală în alternanță negativă de radiofrecvență, încărcind pe rînd condensatoarele C_3 , respectiv C_4 . La bornele condensatoarelor C_3 — C_4 apare o tensiune dublă în comparație cu detectoarele obișnuite cu diodă, ceea ce contribuie la creșterea sensibilității receptorului. Este necesar ca secundarul mediei frecvențe, adică punctul B, să nu fie pus la masă, căci astfel condensatorul C_4 este pus în scurtcircuit. Dacă punctul B este pus în schema inițială la masă, el se deconectează și se realizează schema aşa cum este

în figură. Diodele D_1 , D_2 pot fi de orice tip: diodă semiconductoare, de detectie, de exemplu EFD, de fabricație românească.

Semnalul detectat este aplicat prin condensatorul C_6 amplificatorului de audiofrecvență.

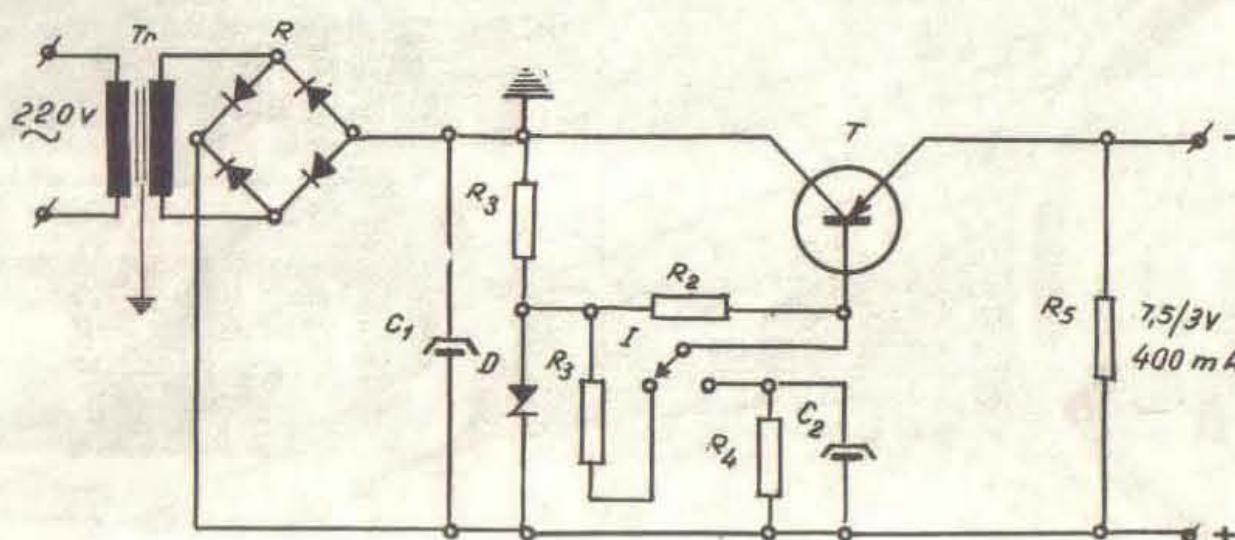Componenta continuă de la detectie, filtrată cu celula R_3 — C_5 (și, în același timp, divizată, căci la acest sistem ar crește tensiunea RAS peste valoarea calculată inițial, ceea ce ar duce la scădere sensibilității), este folosită ca tensiune pentru reglajul automat al sensibilității.



am executat o infășurare auxiliară în secundar cu 22 de spire din Cu-Em cu ϕ de 0,5 pentru alimentarea unui bec de 2 V;

R — redresor în punte D 226 sau similar; T — tranzistor $\text{TR} 202$ sau similar; D — diodă Zenner de tipul DZ 309, D 808 sau D 814; C_1 — condensator electrolic 1.000 μF /16 V; C_2 — condensator electrolic 100 μF /25 V; R_1 — 120 Ω 0,5 W; R_2 — 100 Ω 0,5 W; R_3 — 15 Ω 0,5 W;

introduc diverse componente.

Pentru realizarea unei bune lipituri trebuie coatorită mai întâi suprafața de lipit.

Se incălzește aluminiul pînă ce aliajul atins de suprafață încălzită se topește stînd în mici picături. Aderența se va produce numai după înălțurarea stratului de oxid. Pentru înălțurarea stratului de oxid se pot folosi virful ciocanului de lipit, perii plate de sîrmă moale, perii de sîrmă arici, pensule sau chiar vergeaua de aliaj. Aliajul se poate întinde și cu ajutorul unei pinze sticlate sau abrazive care prinde aliajul printre grăunții abrazivi. În momentul cînd se freacă de suprafețele fierbinți se înălțură simultan pelicula de oxid și se întinde aliajul acoperitor. După ce aderența s-a produs, se întinde uniform și lipirea se poate realiza pe cale obișnuită.

Lipirea poate fi definitiv compromisă dacă în procesul de încălzire nu se ține seama de unele caracteristici de comportare a aluminiului la temperaturi ridicate:

— aluminiul trece relativ brusc din stare solidă în stare plastică în limite înguste de temperatură;

R_4 — 680 Ω 0,5 W; R_5 — 5,7 k Ω 0,5 W.

Pe cît posibil, se vor folosi rezistențe tip MLT de 0,5 W.

I — comutator cu două poziții. Se poate confecționa.

Montajul se poate executa pe o placă de circuit imprimat cu dimensiunile 70 × 50 mm. Tot montajul se poate introduce într-o cutie de material plastic sau metalică.

— culoarea aluminiului nu se schimbă practic cu variația temperaturii, îngreunînd urmărirea vizuală;

— la atingerea temperaturilor de 400–500°C, aluminiul își pierde destul de brusc și substanțial proprietățile mecanice, astfel că se poate rupe sub greutatea proprie sau la cea mai mică atingere;


— aluminiul are căldura specifică mare (aproape de 2,5 ori mai mare decât a cuprului), ceea ce impune utilizarea unor surse puternice de încălzire și mărirea durei;

— conductibilitatea termică, deși este aproape jumătate din cea a cuprului, este totuși destul de mare. Aceasta atrage după sine folosirea unor surse puternice și deci mărirea pericolului degradării aluminiului sau a izolației, dacă este vorba de un conductor izolat. Prin urmare, procesul de lipire trebuie riguros controlat. Dacă nu avem posibilitatea de a controla cu termometre (care, de altfel, este foarte incomodă), vom controla cu ajutorul punctului de topire a aliajului de apor. Experiența care se capătă după efectuarea a cîtorva lipituri poate să ne fie de un folos deosebit.

În vederea verificării cristalelor cu quart oferim trei scheme diferite. Considerind că oricare dintre ele poate satisface nevoile amatorilor, constructorul va alege schema cea mai convenabilă în raport cu scopul propus și piesele pe care le are la dispoziție.

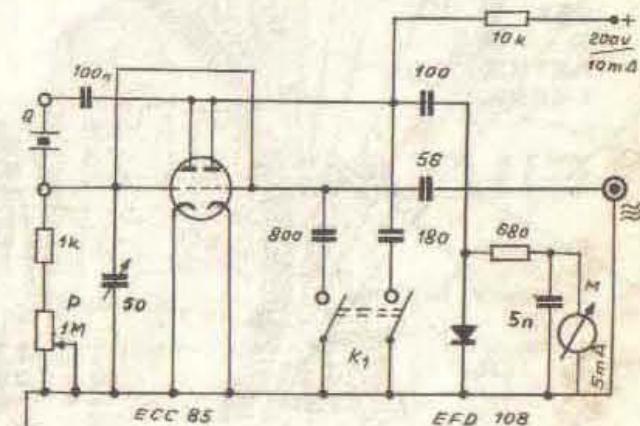
1. VERIFICATOR CU UN TUB

Schema din figură reprezintă un oscilator Pierce. Cristalele cu frecvență mai scăzută se verifică cu comutatorul K_1 închis. Condensatorul variabil de 50 pF și potențiometrul de 1 M Ω servesc la verificarea celor cristale la care oscilațiile se declanșează mai greu. Indicația instrumentului este informativă. Se pot verifica cristale de la 50 kHz la 30 MHz.



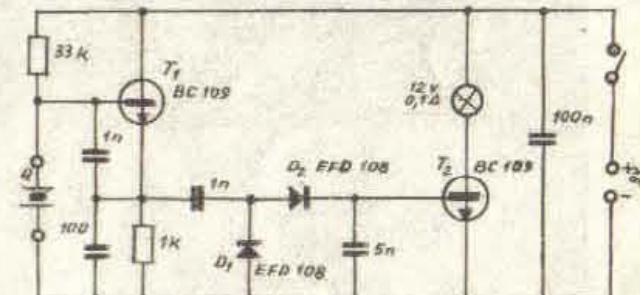2. VERIFICATOR CU 2 TRANZISTORI ÎN MONTAJ CLAPP

Tranzistorii sunt N-P-N cu siliciu de înaltă frecvență. Dispozitivul se poate folosi în gama de 2–90 MHz. Dacă cristalul oscilează, beculul din colectorul tranzistorului T_2 se aprinde.



3. MULTIVIBRATOR CU CRISTAL


$T_1-T_2 = BC 108$, $BC 109$ sau echivalent.

C — condensator trimer 30 pF sau două fire izolate răscute de cca 25–30 mm lungime.

Gama de frecvență 2,5–15 MHz.

Tensiunea de radiofrecvență aproape egală cu tensiunea de alimentare.

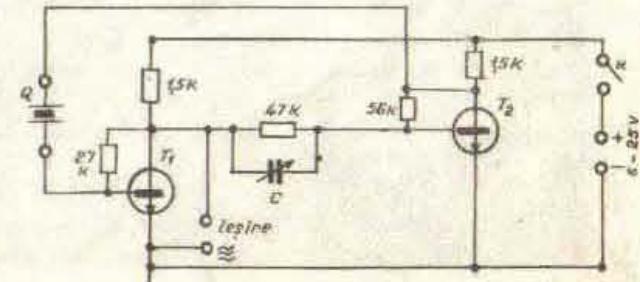Montajul se poate folosi atât la verificarea cristalelor cît și ca oscilator etalon. Având armonici multe, se poate folosi și la etalonarea generatoarelor, a receptoarelor și ca marcator pentru volușcop.




METAGAZ



REȘOU DE GĂTIT CU DOUĂ OCHIURI

Într-o enunțare exactă: un reșou de gătit cu două ochiuri, alimentat cu petrol lampant (încălzirea se realizează prin gazeificarea prealabilă a petrolierului și arderea gazelor prin intermediul unor arzătoare speciale). Amplasarea sa, așa cum rezultă și din schița alăturată, nu solicită un spatiu deosebit (dimensiuni: 520 × 500 × 206 mm). Scheletul propriu-zis al reșoului îl constituie o bandă indoită și sudată care devine totodată și suportul tuturor pieselor componente.

Rezervorul reșoului reprezintă o piesă separată de aparat și se fixează deasupra lui la o înălțime de cca 1 m, legătura între rezervor și reșou fiind asigurată de o conductă. Rezervorul este protejat împotriva coroziunii, printr-o bale de fosfatare. Dintre caracteristicile sale tehnice, mai importante retinem: capacitatea rezervorului — 5 litri; consum maxim de combustibil pe un arzător (fără arzător pilot) — 0,120 kg/h ± 10%; consum de combustibil la poziție economică pe un arzător maxim — 0,060 kg/h; consum orar de petrol al arzătorului pilot — 0,050 kg/h; randamentul de fierbere minimum — 45%; conținutul maxim de CO (L) — 0,05%; greutatea aparatului — 14 kg ± 10%.

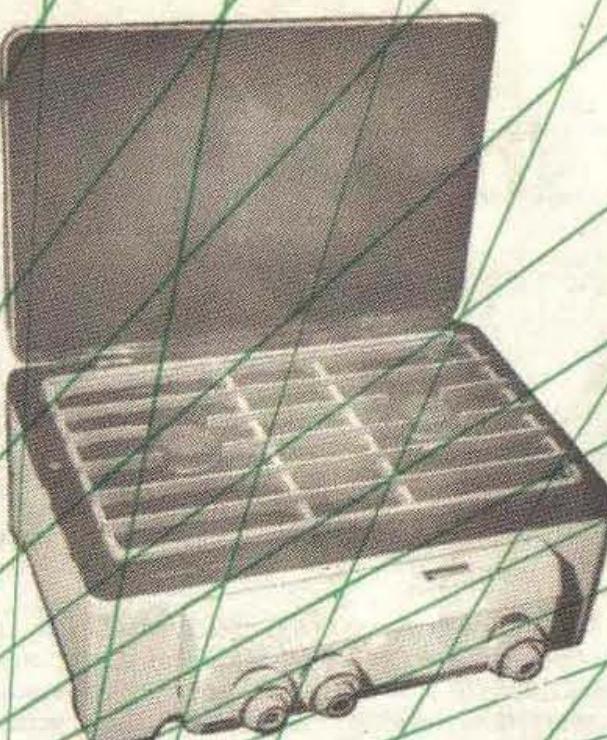

1 — rezervor; 2 — capac; 3 — plătită; 4 — schelet cu placă frontală; 5 — grătar; 6 — sistem de alimentare; 7 — arzător de lucru; 8 — sistem de gazeificare; 9 — trusă de accesoriu.

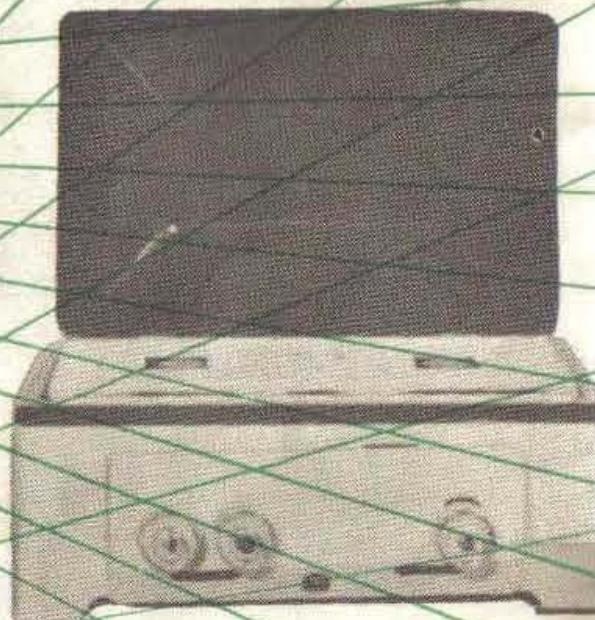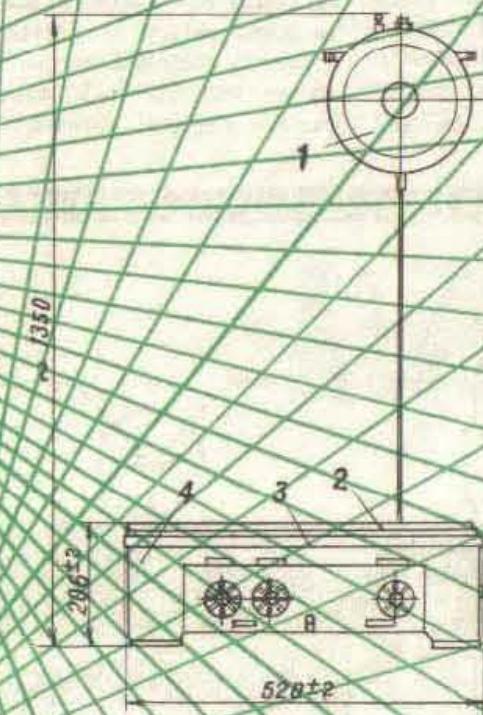

UFER 2000

USCĂTORUL ELECTRIC DE RUFE

Uscătorul electric de rufe pe care îl propunem se compune în principal din corpul propriu-zis al ușcătorului și un aerotermelectric.


Corpul ușcătorului, alcătuit din spătar și capac rabatabil, se fixează pe perete.

Așa cum rezultă și din schița alăturată, capacul servește ca suport pentru ruful de uscat, iar spălătorul ca suport pentru aerotermelectric.

Aerotermul înglobează o turbină actionată de un motor asincron monofazat cu poli ecranati, aerul antrenat de turbină este suflat prin patru rezistențe de încălzire de 500 W fiecare, cu posibilitatea cuplării individuale a fiecarei rezistențe cu ajutorul intrerupătoarelor.

La cuplarea treptelor de rezistență se aprinde cîte un bec de semnalizare.

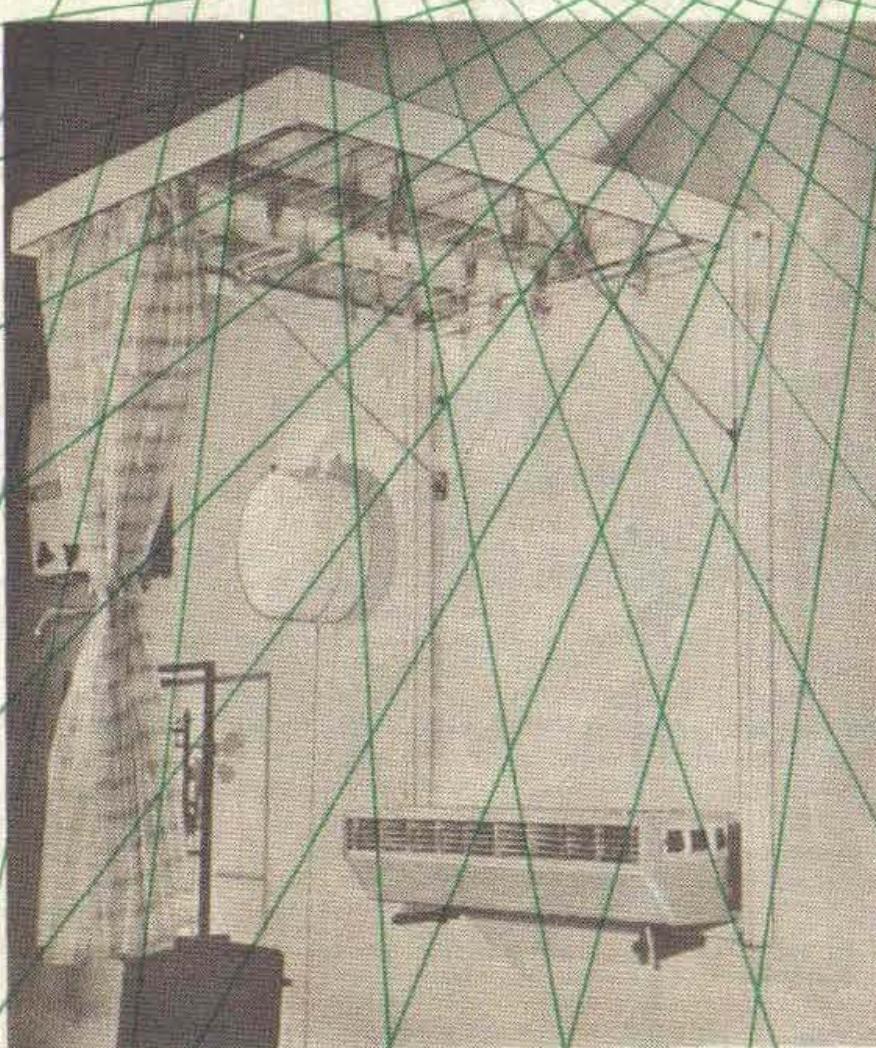Aerotermul este detasabil și, fiind prevăzut cu piciorușe, poate fi utilizat la încălzirea și ventilarea încăperilor.






1 — aerotermelectric; 2 — susținătoare aerotermelectric; 3 — spătar; 4 — capac rabatabil; 5 — miner; 6 — bară de sprijin; 7 — cleme pentru prins rufe; 8 — husă.

Fav 60

FILTRU DE AER CU VENTILATOR

Părți componente: corpul filtrului de aer; sistemul de ventilație; filtrul de grăsimi; filtrul de regenerare; sistemul de iluminat; legăturile electrice.

Mod de funcționare: Filtrul de aer cu ventilator se montează deasupra aparatului de gătit. Aerul absorbit de aparat prin partea inferioară trece printr-un filtru de grăsimi și apoi printr-un filtru de regenerare fiind refuzat în cele din urmă prin grătarul de material plastic din fața aparatului. Pentru a îmbunătăți condițiile de vizibilitate deasupra plăiei aparatului de gătit, filtrul este prevăzut și cu un sistem de iluminat cu bec incandescent de 25 W. Alimentarea aparatului de la rețea se face printr-un cordon flexibil trifilar, prevăzut cu fișă de alimentare cu contact de protecție.

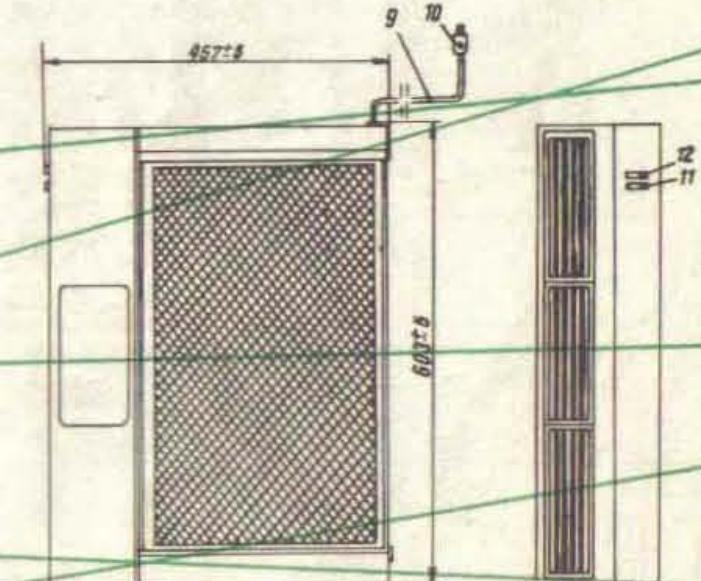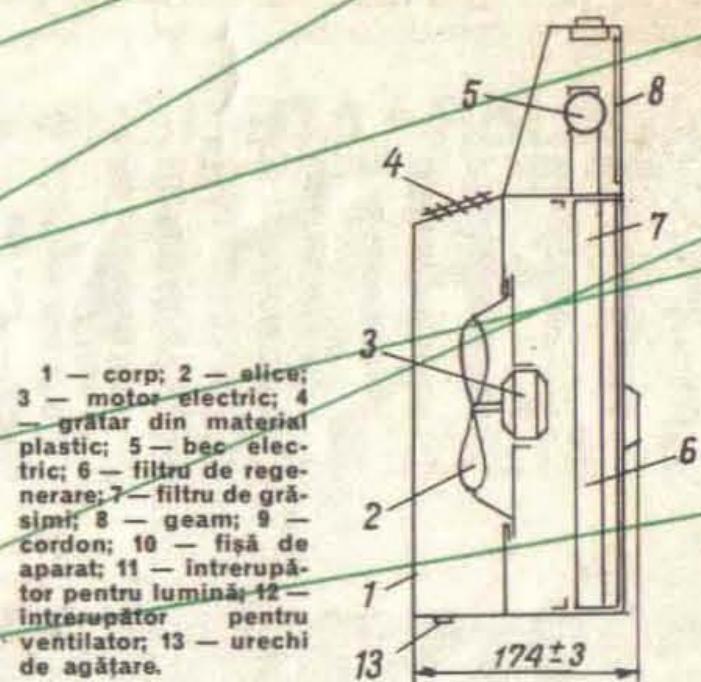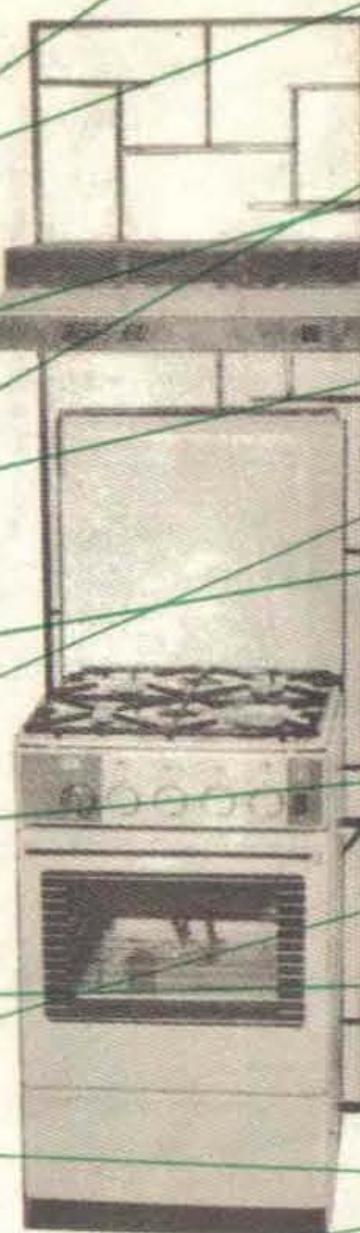

Moca 4 si Moca 6

APARATE ELECTRICE DE FIERT





Cafetierele Moca 4 și Moca 6, așa cum le indică și denumirea, au capacitați corespunzătoare preparării a 4 și, respectiv, 6 părți de cafea, de aproximativ 80 ml portă.

Corpul cafetierei, vezi desenul alăturat, are în principal rolul de vas pentru apa necesară preparării cafelei. În interiorul corpului, la partea superioară se găsește rezervorul pentru cafeaua măcinată și capacul, ambele perforate. Rezervorul pentru cafea este dimensionat pentru 4, respectiv pentru 6 linguri de cafea măcinată, rezervind spațiu suficient pentru mărirea ușoară a dozel de cafea, după preferințe. Corpul, cu toate accesoriile sale interioare, este închis printr-un capac de aluminiu, echipat cu un vizor de sticlă folosit și ca buton capac.


În axa corpului cafetierei, la partea inferioară, este montat sistemul vaporizator, compus dintr-un element de încălzit electric, închis etanș într-un corp cilindric din aluminiu. Elementul de încălzit este format dintr-o rezistență introdusă într-un corp din șamotă caolinicoasă.

Peste capsula rezistenței se aplică prin strângere elopoul de vaporizare, care, printr-un orificiu-lateral, comunică cu corpul și implicit conținutul propriu-zis al vasului.

La partea superioară elopoul de vaporizare se continuă cu un tub termosifon confectionat din teavă de aluminiu, prin care vaporii formați — antrenind cănlătăi de apă fierbinte — să intre deasupra rezervorului de cafea. Această cantitate de apă și vaporii condensați sub capac, spălind în permanentă cafeaua așezată în rezervorul de cafea, cade în vasul propriu-zis, măring astfel concentrația cafelei preparate.

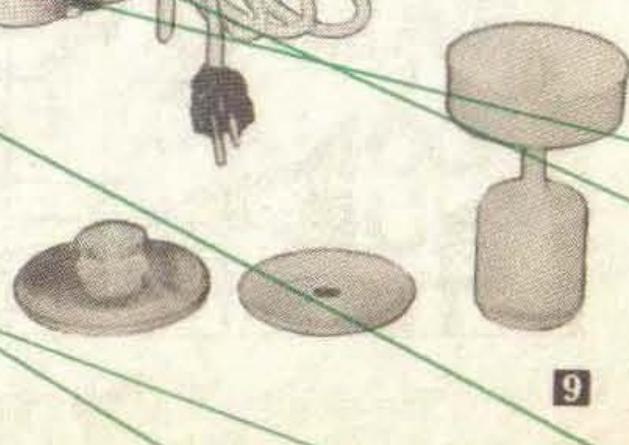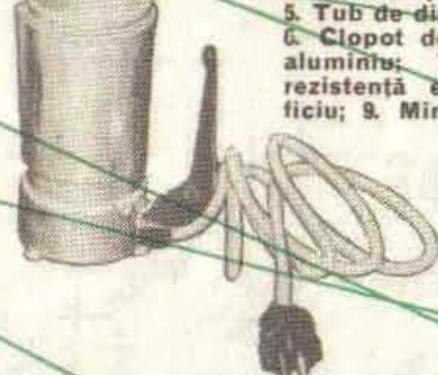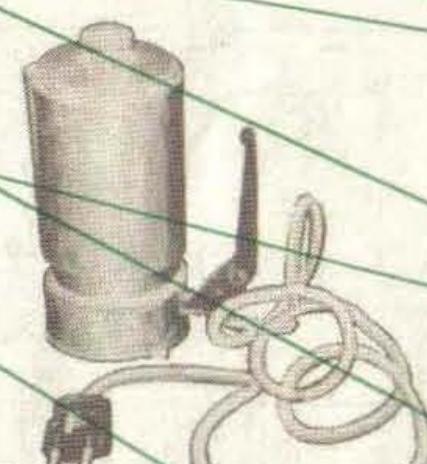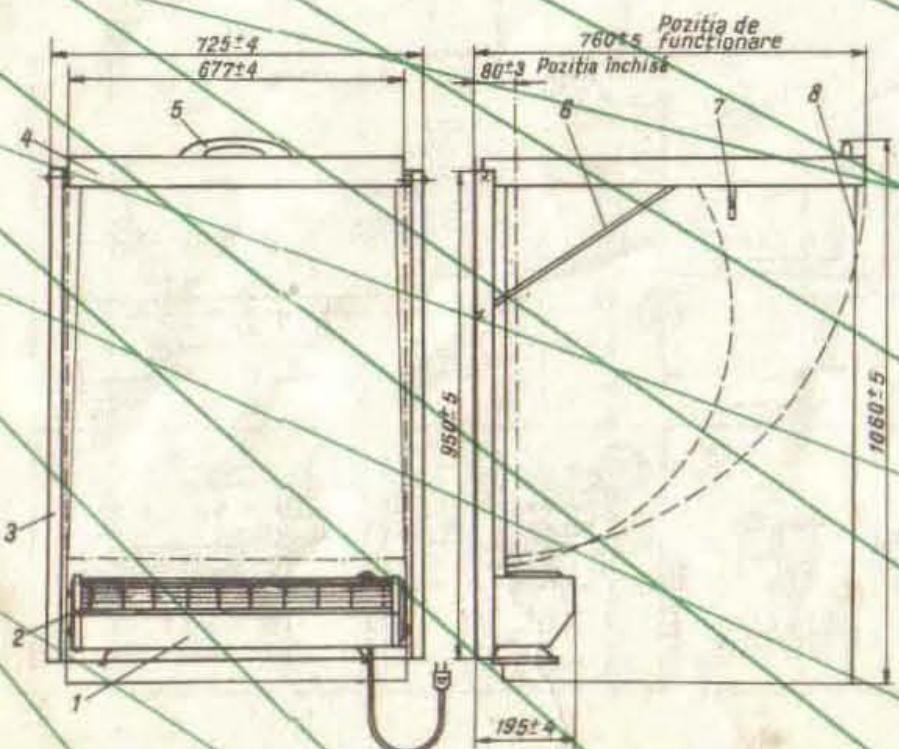

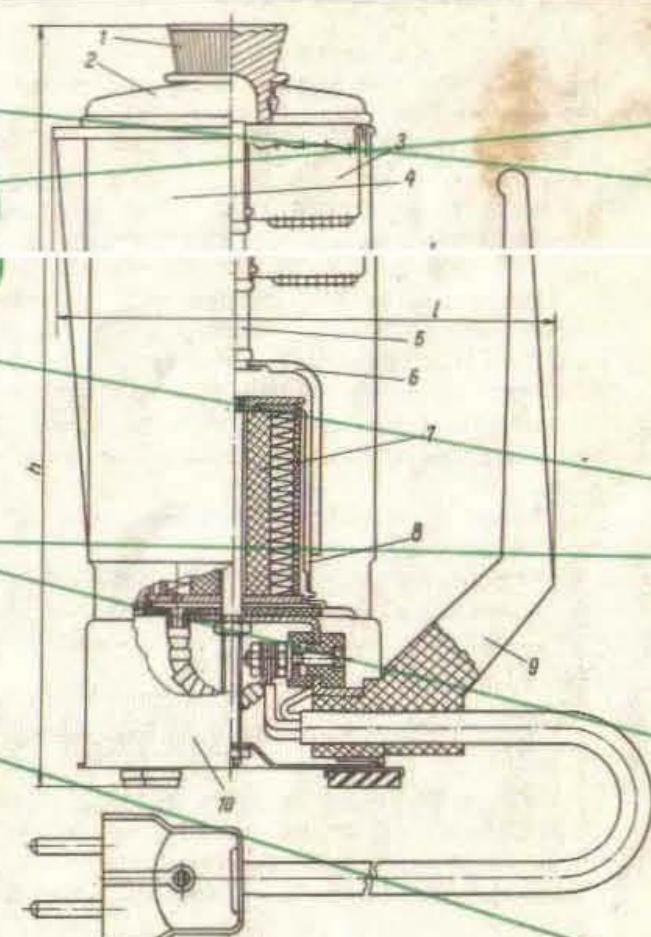1. Vizor sticla; 2. Capac; 3. Rezervor sită cu capac perforat; 4. Corp (vas pentru apă); 5. Tub de dizajare a vaporilor; 6. Clopot de vaporizare din aluminiu; 7. Vaporizor cu rezistență electrică; 8. Orificiu; 9. Miner de bachelită.



ATELIER • ATELIER • A
TE
TEHN
HNIUM
TE
ATELIER • ATELIER

"STRUNG" PENTRU PRELUCRAREA PIESELOR DIN FENOPLAST

(După revista „MODELIST KONSTRUKTOR”)

«Strungul» servește pentru prelucrarea (prin topire locală) a unor piese din materiale plastice, piese a căror formă este greu sau chiar imposibil de realizat manual. Am folosit ghilimele la denumirea de **strung** întrucât dispozitivul poate realiza nu numai corpuri de revoluție (cilindru, con, trunchi de con, hiperboloid), ci și poliedre (corpuri mărginite de suprafețe plane intersectate sub diferite unghiuri).

Scula este, de fapt, un simplu fir de nichelină cu \varnothing de 0,2, alimentat de la o sursă de 6-12 V cu curent electric, sub efectul căruia atinge o temperatură de cca 200–300°C. Avansul se realizează prin deplasarea relativă piesă-rezistență, pe măsură ce materialul se topește local.

Urmărind schema cinematică pe figura 1 și poziționarea pieselor în desenul de ansamblu — figura 2 —, se observă modul de lucru al dispozitivului.


Pentru a simplifica exprimarea, vom denumi convențional mișările față de axul suportului 17:

- mișcarea de rotație — în jurul axului;
- mișcarea de translație radială — către ax;
- mișcarea de translație tangențială — perpendiculară pe direcția radială.

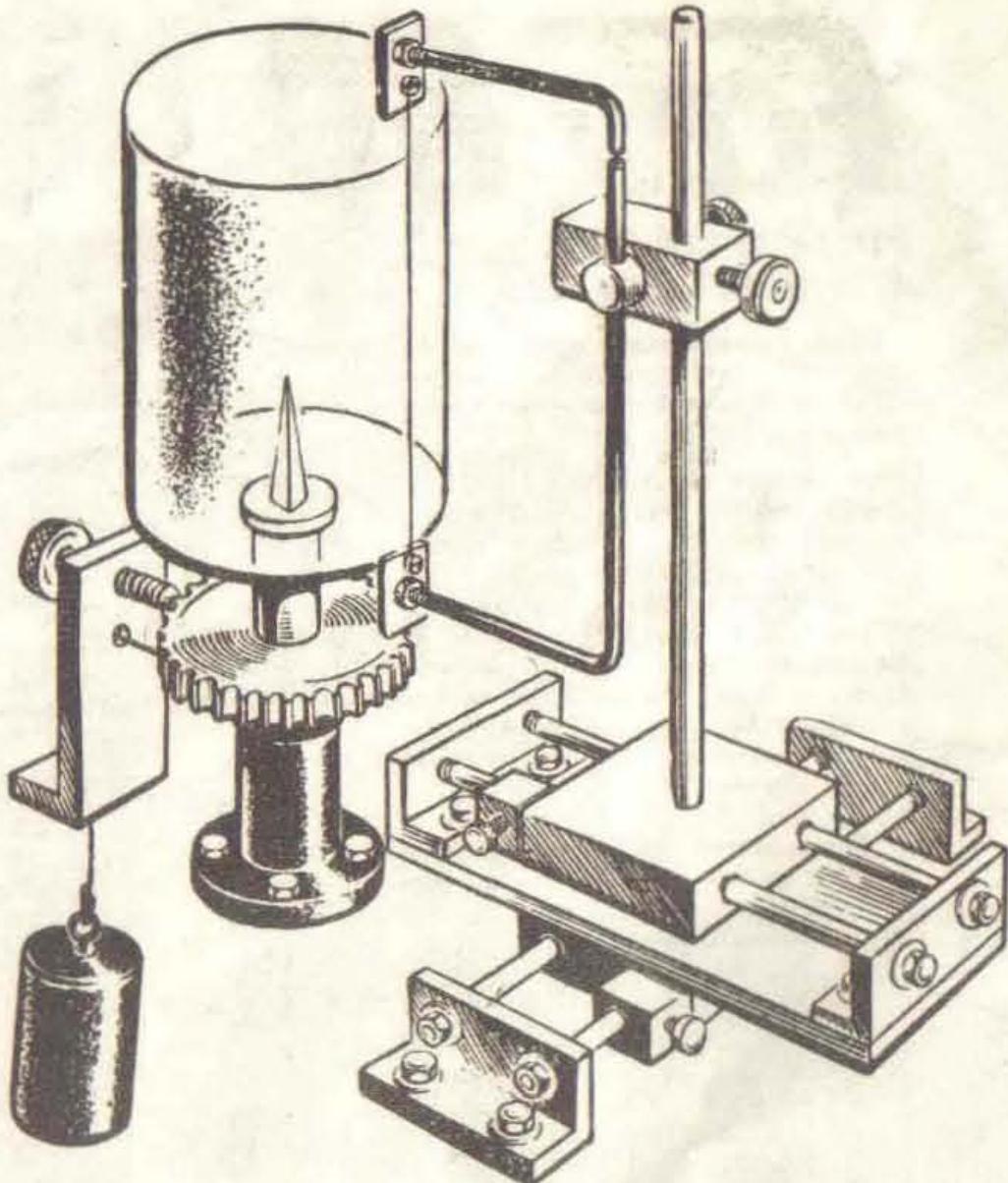1. Realizarea corpurilor de rotație

Piesa semifabricată se infișează în spîtu 26, astfel încât axul piesei finite să corespundă cu axul suportului 17. Se reglează poziția rezistenței 27 ca să coincidă cu generațoarea corpului:

- pentru cilindru — rezistența paralelă cu axul;



— pentru con (trunchi) — unghiul rezistență-ax este egal cu jumătatea unghiiului la virf al conului;

— pentru hiperboloid de rotație — se inclină rezistența față de ax, în plan perpendicular pe vedere laterală din fig. 2.

Slăbind surubul de blocare 20, semifabricatul va tinde să se rotească sub efectul greutății 12, prin intermediul firului 19, înășurat pe mosorul 22, realizând avansul.

Raza se obține prin reglarea distanței radiale dintre rezistența 27 și axul suportului 17.

2. Realizarea corpurilor cu suprafețe plane


2. Realizarea corpurilor cu suprafețe plane

Surubul 20 blochează roata dinată 21, împiedicind mișcarea de rotație. Firul 19 se decouplează de la mosor și se leagă la sanie superioară. La deblocarea saniei 31, prin slăbirea surubului 6, aceasta va tinde să se depleteze radial sub efectul greutății, realizând avansul.

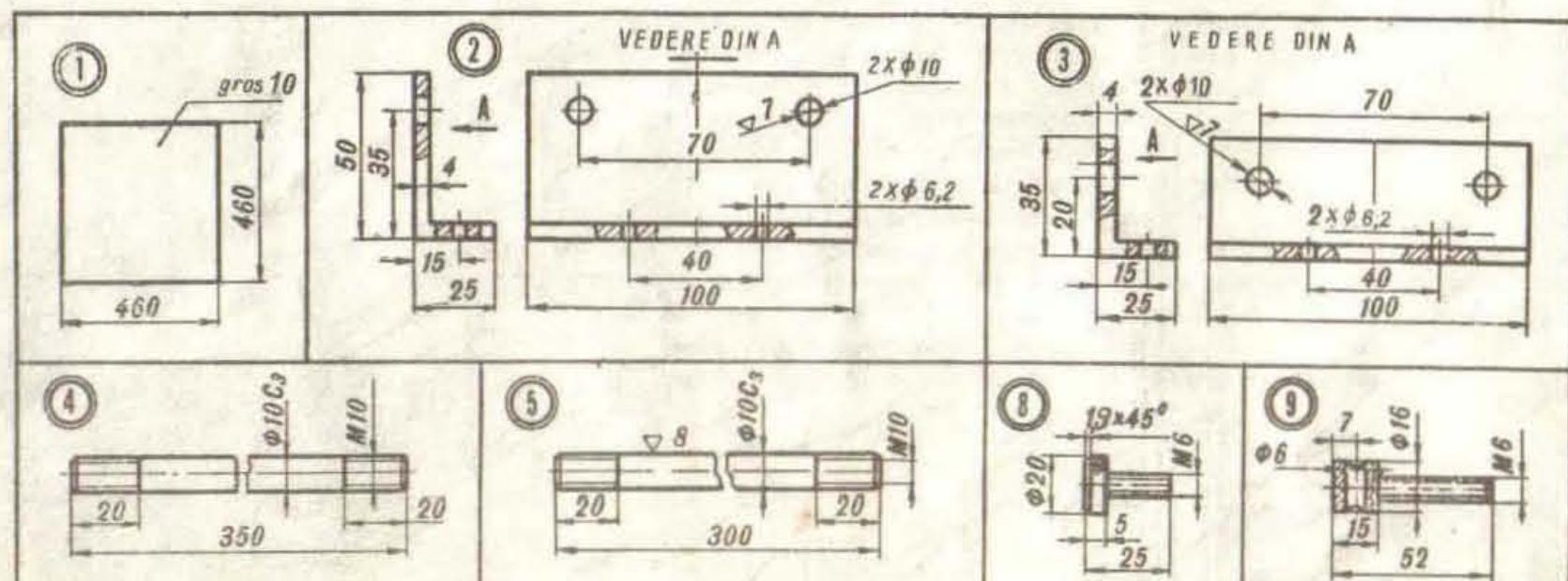3. Realizarea unghiurilor diedre determinate

După prelucrarea unei suprafețe plane după procedeul de mai sus, se rotește semifabricatul (cu unghiul dorit prin slăbirea surubului de blocare a roții dătătoare), după care se blochează din nou. Apoi se reliază operația anterioară. Unghiul diedru se poate realiza și în alt mod: se reglează unghiul dorit între cele două sănii — superioară 31 și inferioară 32, fixindu-se prin intermediul surubului 33.


Apoi, cele două plane se tăie pe rînd, prin mișcarea întii a saniei inferioare, apoi a saniei superioare.





DE-
TALII
CON-
STRUC-
TIVE

LISTA DE PIESE

Pozitie	Denumirea	Bucăți	Material și dimensiuni principale (mm)
1	Masă	1	PFL gros.10
2	Suport superior	2	Tablă Al sau zincață gros.4
3	Suport inferior	2	Tablă Al sau zincață gros.4
4	Ghidaj superior	2	Bară Am sau 01 37 Ø 10
5	Ghidaj inferior	2	Bară Am sau 01 37 Ø 10
6	Piuliță M 10	8	Comerț
7	Șârbă B 10	8	Comerț
8, 15			
20, 33	Surub M 6 × 25	18	Comerț
9	Șurub special M 6	1	OL 37
10, 13, 24	Piuliță M 6	16	Comerț
11	Opritor	2	OL 37
12	Greutate	1	OL 37
13	Șârbă B 6	12	Comerț
16	Suport	1	Tablă Al (sau zincață) gros. 6
17	Ax	1	Bară Am sau OL 37 Ø 6
18	Stativ	1	Material plastic
19	Fir nailon	1	Nylon Ø 1 × 500
21	Roată dințată $z = 24$ $m = 3$	1	Material plastic
22	Mosor	1	OL 37
23	Izolator	2	Textolit gros. 6
25	Șurub M 4	2	Comerț
26	Şpit	1	OL 37
27	Rezistență	1	Nichelină Ø 0,2 × 350
28	Intermediar	1	Al sau material plastic
29	Tijă	1	Bară Am sau OL 37 Ø 6
30	Cadru	1	Bară Am sau OL 37 Ø 6
31	Sania superioară	1	Material plastic gros. 20
32	Sania inferioară	1	Material plastic gros. 20

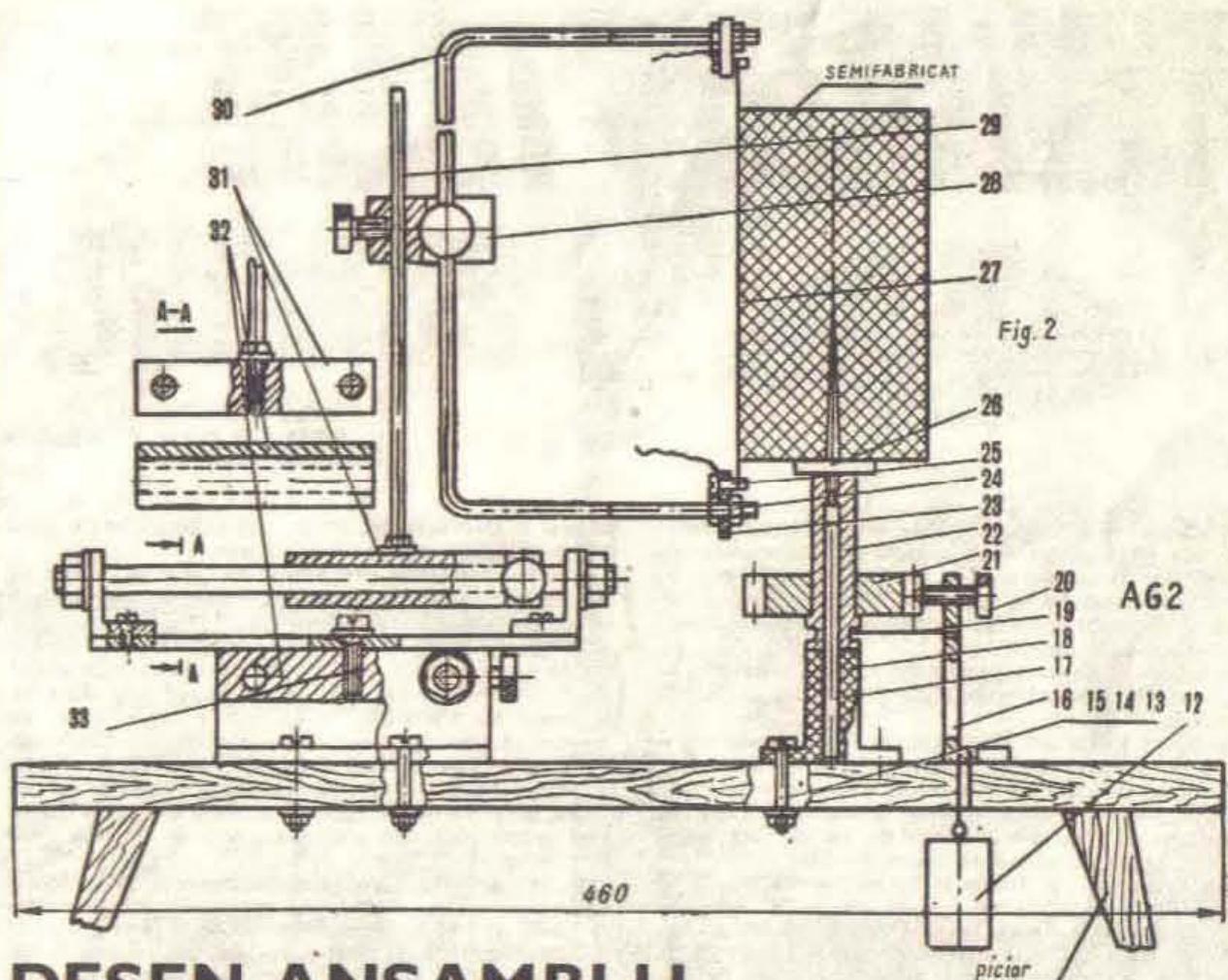

DESEN ANSAMBLU

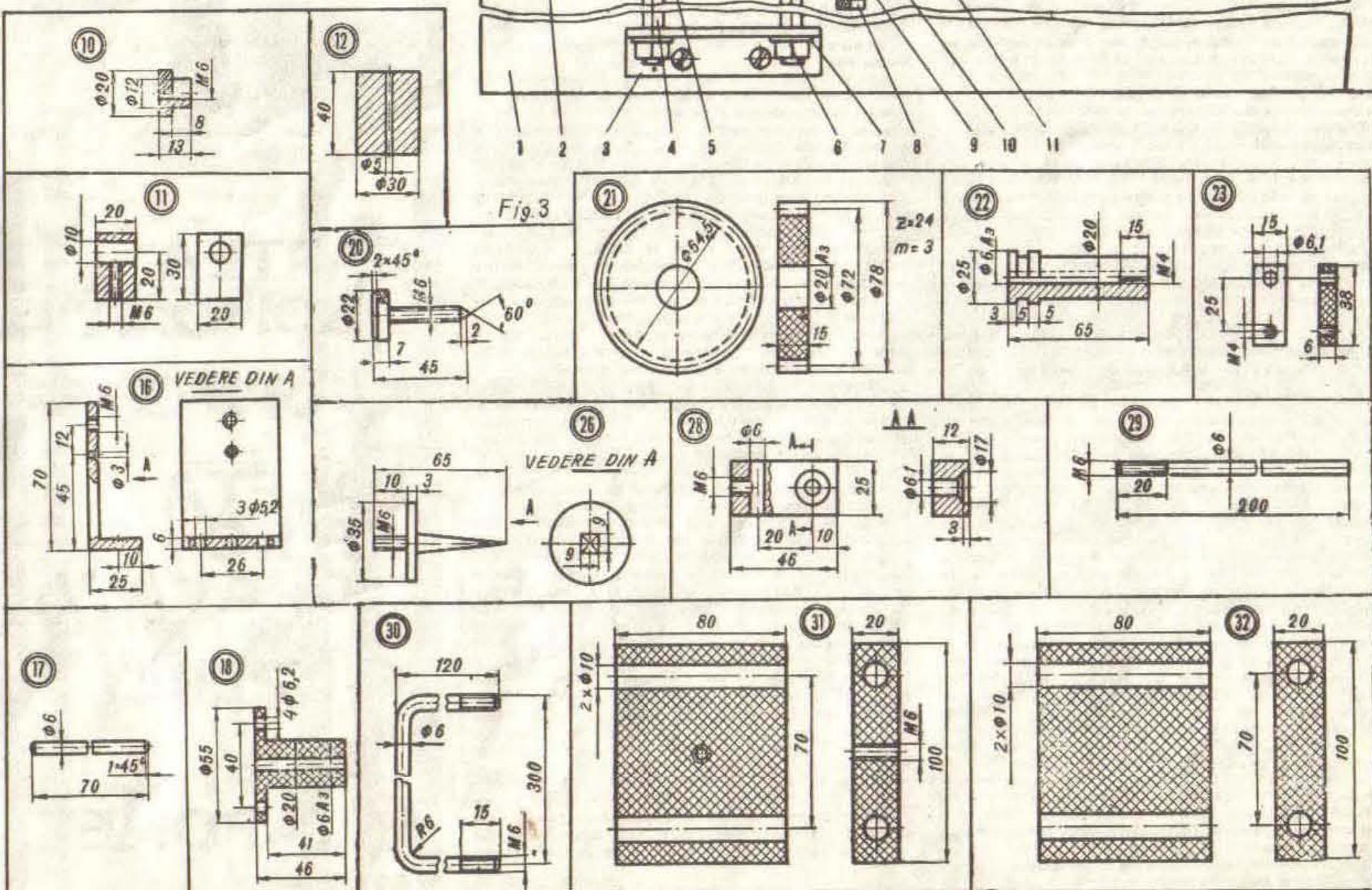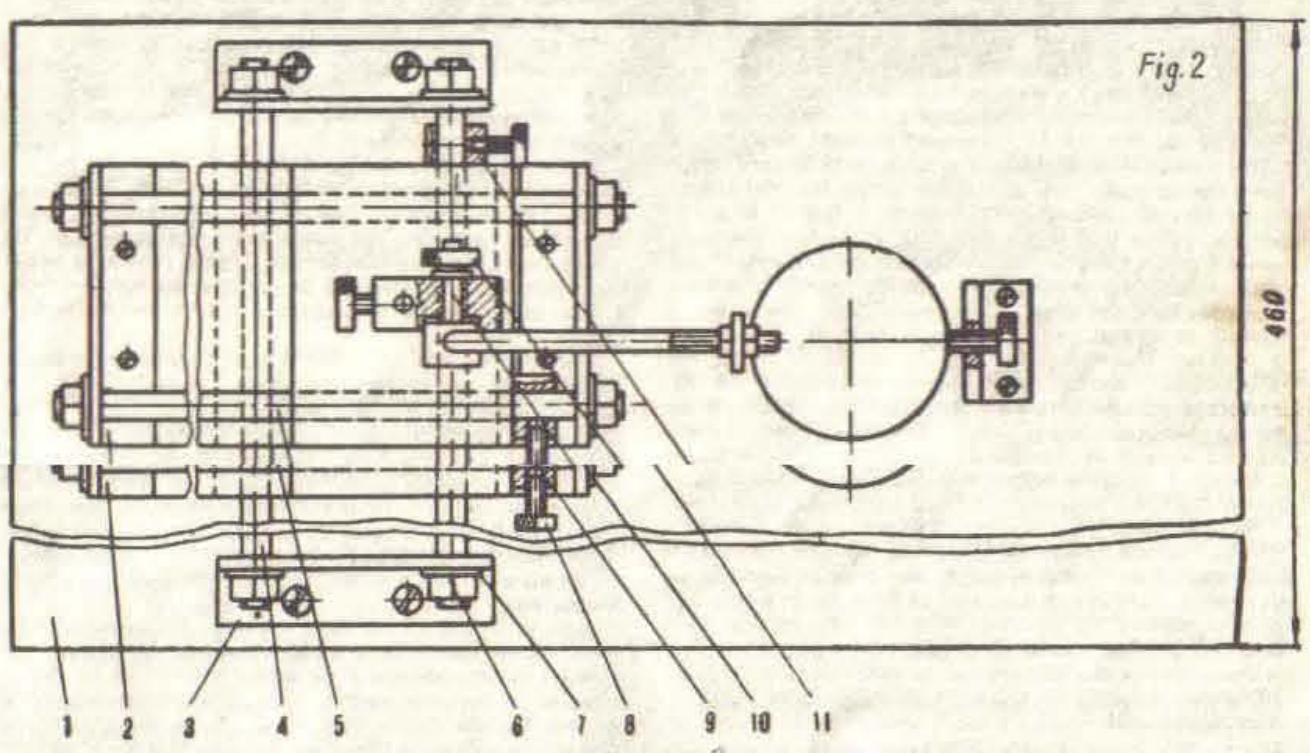

RADIORCEPTOARE

SURPRIZĂ

GEORGE DAN OPRESCU

Surprize? Fără indoială! Dar mai întii, întru totul normale, cîteva sugestii de aparate radio portabile sau staționare. Amatorii le pot construi în cîteva ore. În mod intențional nu se dă dimensiuni pentru ca fiecare să-și poată proiecta, în funcție de piesele disponibile, aparatul dorit.

Incepem cu descrierea casetelor și a felului de confectionare a acestor receptoare de format mai puțin obișnuit.

În figura 1 este arătată casetă «cărți sonore». Pe o ramă de placaj sau lemn subțire se fixează panoul aparatului pe care se montează apoi condensatorul variabil, potentiometrul de volum și difuzorul. Trecerea sunetului se face printr-un sir de orificii dispuse în rețea. Pentru panou se va folosi, de asemenea, lemn subțire sau placaj. Rama în totalitate ei se prinde într-o falsă copertă confectionată din carton și dermatină, ca la cărțile obișnuite. În interiorul rămas disponibil, cu suficient spațiu, se fixează restul montajului, asamblat pe o plăcuță de pertinax perforată, bateria de alimentare de 4,5 volți și feritanța.

Dacă ideea «cărții sonore» nu place, să examinăm ideea ilustrată în figura 2, «radiocubul». Într-un cub de lemn, confectionat din placaj subțire, finisat gen mobilă, adică bătuit și lăcut, un radioreceptor surpriză. Asamblarea cutiei se face «în coadă de rindunică», lipirea lemnului preferabil cu soluție de polistiren dizolvat în tiner. Prin această metodă de lipire se obțin o deosebită soliditate și rezistență la umezeală. Lăcuirea se poate face cu același tip de lac, dat în mai multe straturi. «Radiocubul» poate fi folosit în orice poziție, poate fi plasat pe un cui în perete, eventual poate fi utilizat într-un automobil, cu antenă exteroară telescopică, legată direct la «capătul cald» al circuitului oscilant de acord. Dimensiunea laturii cubului pentru un format destul de redus este de circa 8 cm; pentru un difuzor mai mare — în funcție de diametrul

pentru un difuzor mai mare — în funcție de diametrul difuzorului. Pe două laturi opuse ale cubului se fac perforații echidistante de 3 mm diametru. Difuzorul se plasează în spatele perforației. Din figură rezultă desul de clar felul de plasare a componentelor aparatului.

Normal că orice cutie pirogravată, cu mici modificări mecanice, poate fi adaptată scopului montării unui aparat de radio-surpriză, așa cum se arată în figura nr. 3. Este util ca aparatul să fie ușor de demontat prin scoaterea panoului frontal în vederea înlocuirii bateriei de alimentare, cind este consumată.

Următoarele două variante de aparate-surpriză sunt ceva mai deosebite ca concepție. De pildă, în figura 4, o «inofoenivă» machetă cu ciuperțe ascunde un aparat cu tranzistoare. Macheta se lucrează din «papier-maché», hirtie lipită bucătă cu bucată, suprapus, cu un adeziv oarecare, așa cum se lucrează măștile pentru carnaval sau piesele de butaforie. Pe cît vreme la aparatele descrise anterior se cerea o impecabilă realizare, la unghi drept, la macheta cu ciuperți trebuie o oarecare dezordine aparentă a linilor, disimetrie, sinusoza, care să apropie modelul de realitatea naturii. În figură se ilustrează cum trebuie plasate diversele componente. Acoperirea cutiei-suport cu o stofă mitoasă de lină sau catifea verde, vopsirea cu lac colorat sau învelirea cu plină colorată, cu buline imprimate sau lipite — iată chestiuni care pot fi rezolvate după gustul constructorului.

În figura 5, socul unui peisaj sau porțiune de grădină niponă sau chinezescă ascunde, de asemenea, un aparat cu tranzistoare. Cum se montează o asemenea grădină-machetă? Pe un suport de lemn, ca în figură, confectionat din lemn sau placaj, peste care se astern cîteva straturi de lac nitrocelulozic de culoare vie, roșie, portocalie sau galbenă, se fixează o tavă de plastic pentru lucrări fotografice. O placă plasată sub bordura tavăi — care la nevoie poate fi înlocuită cu o simplă tavă din placaj — servește drept suport pentru machetă. Pe aceasta se fixează prin perforare la dimensiune și lipire elementele de decor — copacei, chioșcul sau pagoda, poarta, eventual un gărduleț, podul, lacul (o bucată de stică sau oglindă), nisipul (fie nisip presărat peste trasajul făcut cu adeziv, fie o fișă de smirghel) —, consultarea unor stampe sau gravuri cu un peisaj specific fiind de mare folos. Pentru podet, poartă și chioșc, eventual pentru gard, se vor folosi baghete de lemn sau fișă de material plastic, și unele, și celealte ușor de asamblat prin lipire cu lac de polistiren și ușor de colorat cu orice lac nitrocelulozic sau vopsea de ulei. Pentru organele de comandă manuală, acord și volum-control, orice detaliu al decorului (de exemplu, bucatele de stică sau copacei) poate transmite, prin răsucirea lui, rotirea axului comenzi cu care este solidar. Dar oare numai o asemenea machetă exotică poate fi executată? Firește, un fragment de peisaj românesc, de grădină engleză, sirul piramidelor de la Gizeh, o machetă de

orăsel «Far-West», tot atitea motive de incintare pentru ochi și bineîntele... pentru auz.

Pentru machetele prezentate mai sus se cuvine să arătăm și o schemă de aparat; doar articolul de fată este destinat radioamatatorilor...

În figura 6, schema aparent complicată a unui receptor cu amplificare directă poate asigura în orice punct al țării receptia posturilor locale de radio și, dacă se lucrează cu materiale de calitate, a unui număr de posturi străine din gama de unde medii și unde lungi.

Montajul este alcătuit din următoarele părți: un amplificator aperiodic de radiofrecvență cu două tranzistoare, o celulă de detectie cu dublare de tensiune, un etaj amplificator de audiofrecvență și un etaj final în contratimp.

Pentru amplificatorul de radiofrecvență se pot folosi orice tipuri de tranzistoare de radiofrecvență: de exemplu, EFT 317, EFT 319, cu f_c minim de 10 MHz. Factorul de amplificare β nu este important, putindu-se folosi tranzistoare cu factor de amplificare între 10 și 150. Cuplajul dintre cele două tranzistoare se face galvanic, prin legătură directă între colector și bază. Polarizarea primului tranzistor se obține prin trimiterea unei cantități din tensiunea existentă pe emitorul celui de-al doilea tranzistor. La punerea în funcțiune a montajului este necesar să se ajusteze, prin probe cu alte valori, valoarea rezistenței notate cu steluță pentru obținerea sensibilității maxime.


În celula de detectie cu dublare de tensiune se pot folosi diode cu contact pentru detectie EFD. Se pot proba, de asemenea, tranzistoare de radiofrecvență defectate, care dau un randament destul de bun ca diode detectoare pe jonctiunea rămasă validă. În acest caz este bine de știut că pe jonctiunea bază la tranzistoarele «P-N-P» se culege plusul tensiunii redresate.

În amplificatorul de audiofrecvență cu transformator







— In amplificatorul de audiofrecvență cu transformator de defazare, se folosește orice tip de tranzistor de audiofrecvență de mică putere, de 100–300 mW, cu coeficient de amplificare între 30 și 100 (EFT 353). De asemenea, în etajul final simetric trebuie ca cele două tranzistoare să aibă pe cît posibil același coeficient de amplificare și să tie de același tip, altfel apar distorsiuni, care nu pot fi eliminate decât prin sortarea tranzistoarelor.

Aparatul fiind alimentat la 4,5 volți, fie dintr-o baterie plată de lanternă, fie din trei elemente tip creion, înseriate, transformatorul de ieșire trebuie să fie de tip special ca bobinaj pentru a asigura un maximum de putere cedată difuzorului, la o alimentare destul de redusă ca valoare a tensiunii, care prin uzura bateriilor poate să se reducă și mai mult. Un asemenea transformator nu este greu de confectionat. Pe un miez de tole de permaloy sau miu-metal, cu secțiunea de 0,15–0,5 cm², sau ferosilicu de 0,25–1 cm², se bobinează primarul alcătuit din 2 × 200 de spire, cu conductor emailat de 0,15–0,2 mm. Secundarul va avea, pentru un difuzor de 6–8 ohmi impedanță a bobinei mobile, doar 100 de spire bobinate cu sîrmă emailată de 0,25–0,35 mm diametru. Dimensiunea miezelui deci nu este critică. Pentru transformatorul defazor, orice tip de miez de 0,15–1 cm², primarul va avea 1 500 de spire cu sîrmă emailată de 0,05–0,1 mm diametru; iar secundarul 2 × 400 de spire, cu sîrmă emailată de 0,07–0,1 mm. Este necesar să se prevadă la acest transformator un întreier de 0,1–0,2 mm. Atât transformatorul de defazare cât și cel de ieșire pot fi procurate din comert; este totuși preferabil să se rebobineze transformatorul de ieșire după datele publicate mai sus pentru obținerea unei puteri în difuzor de circa 200 mW.

Circuitul oscilant de la intrarea receptorului este acordat de un condensator variabil miniatură cu dielectric solid de 2 × 270 pF sau orice tip de condensator variabil cu capacitatea între 350 și 500 pF. Bobina de acord L₁ se înfăsoară pe o bară de ferită cu diametrul de 8–12 mm și lungimea minimă de 7 cm. Bobinajul efectuat pe o carcăsa subțire de hirtie are între 150 și 200 de spire, bobinate cu conductor de 0,1–0,15 mm diametru, cu orice fel de izolație. Numărul precis de spire se determină la punerea în funcțiune a aparatului. Se pornește cu numărul maxim de 200 de spire și se scot spire din bobinaj pînă cînd se asigură la un capăt al cursei condensatorului variabil — cu lamelele rotorului scoase din statór — receptia postului București I pe 351 m și cu capacitatea maximă a condensatorului variabil receptia stației de unde lungi Radio România. Receptia undelor medii și a undelor lungi se face deci fără computare. Bobina de cuplaj L₂ are între 5 și 15 spire bobinate cu același tip de sîrmă peste bobina L₁. Numărul precis de spire se determină astfel ca să se obțină un compromis între sensibilitate și

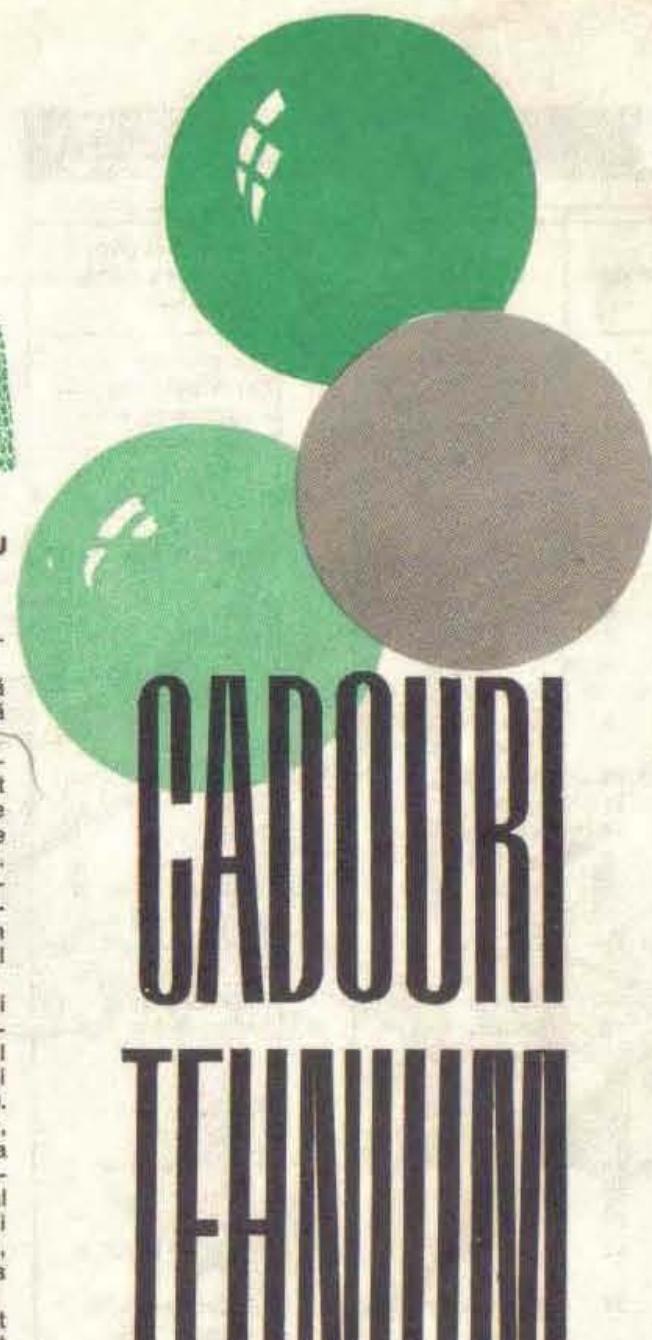

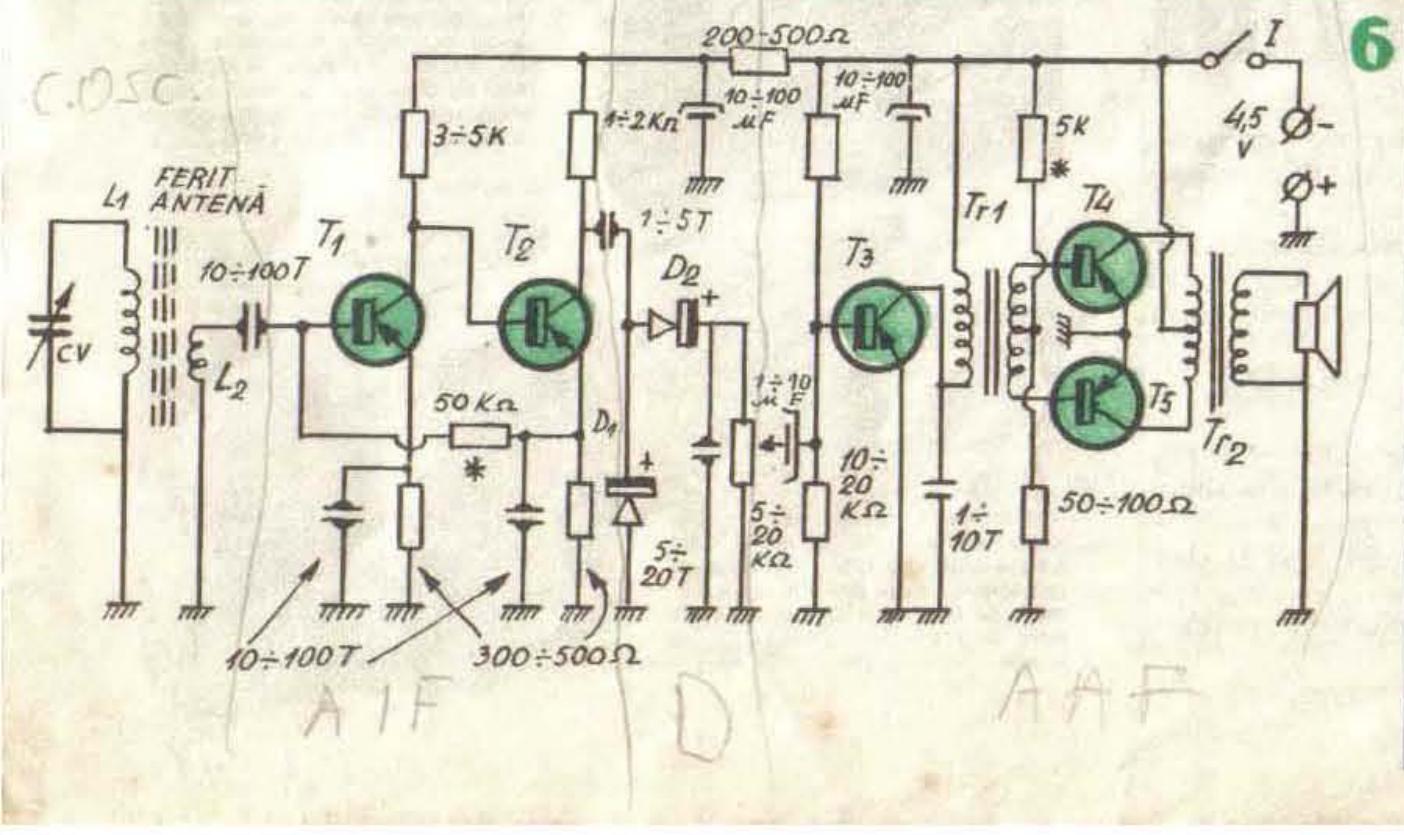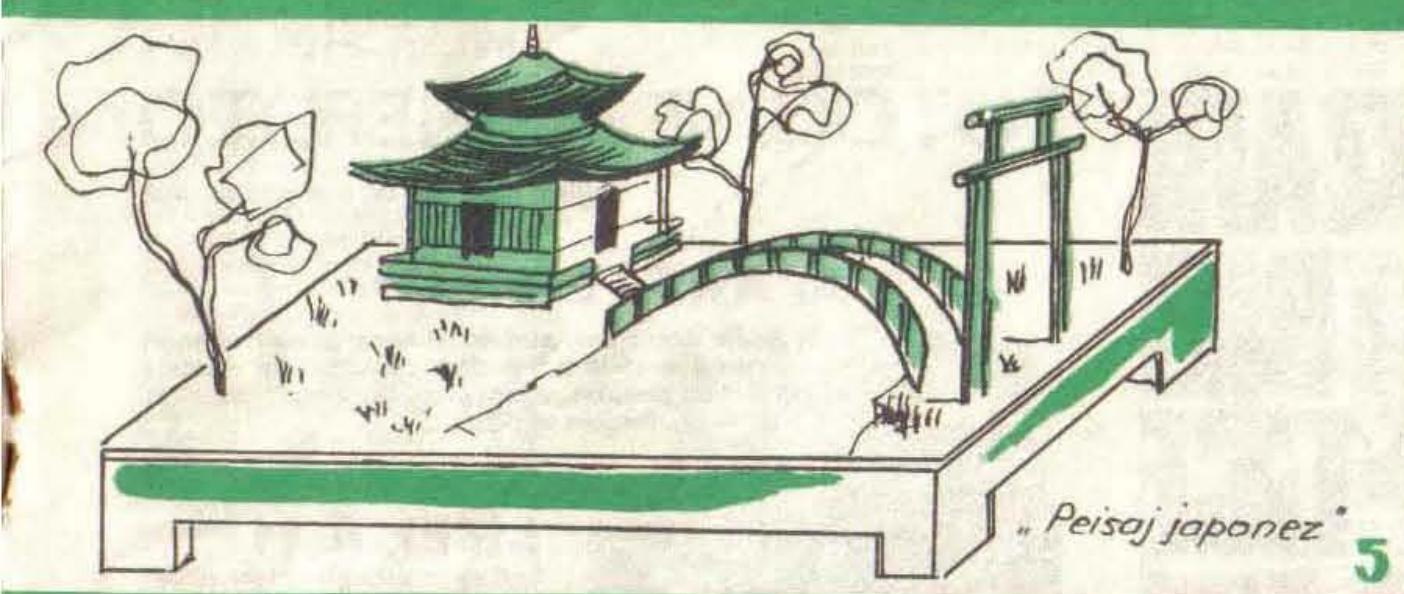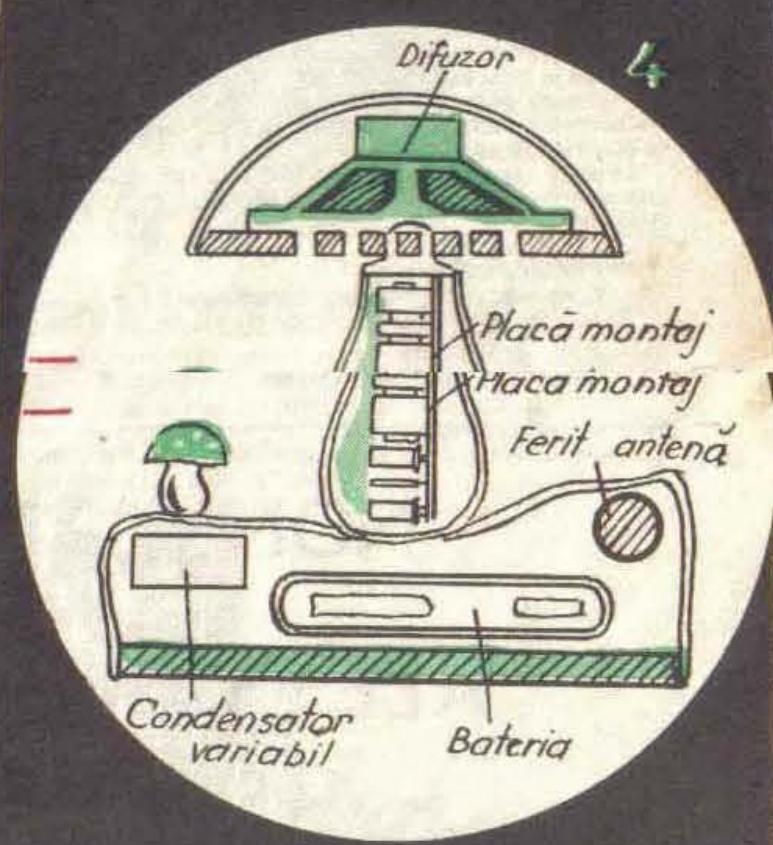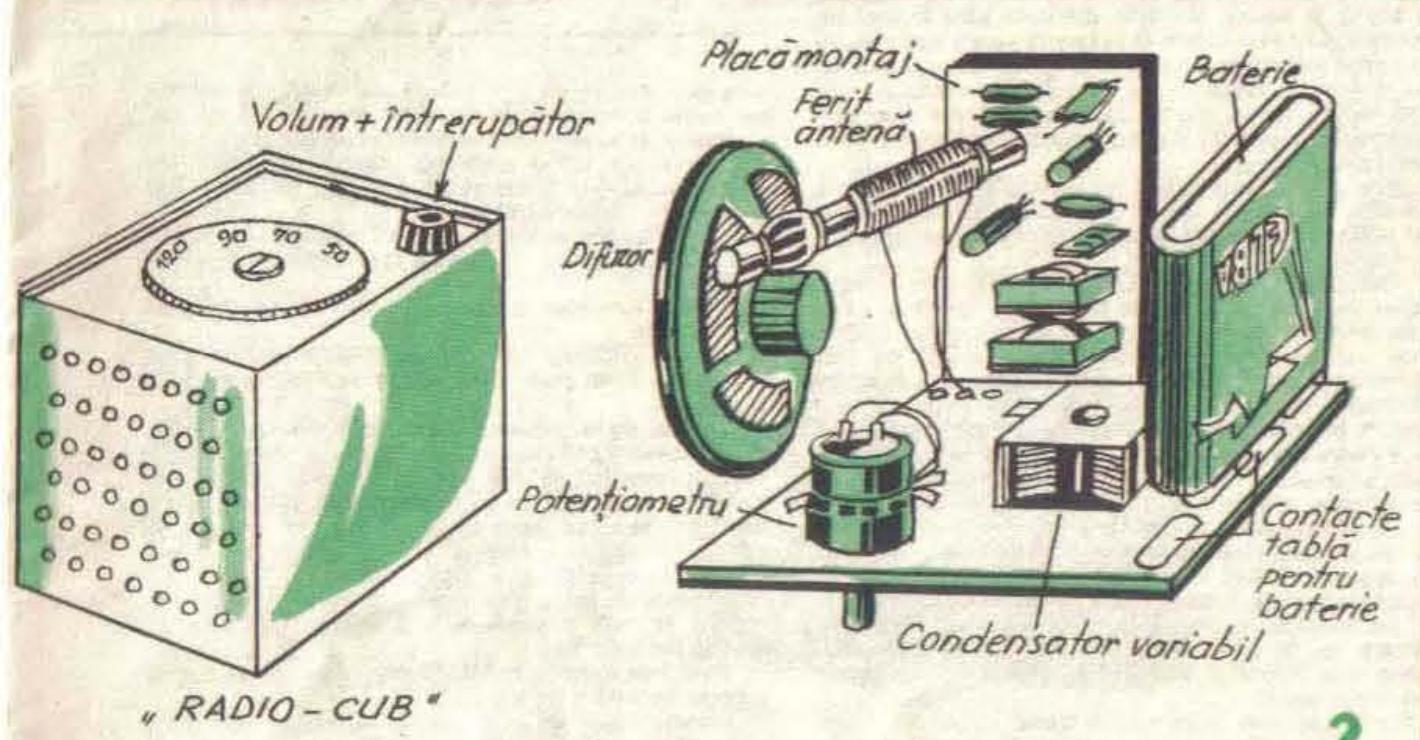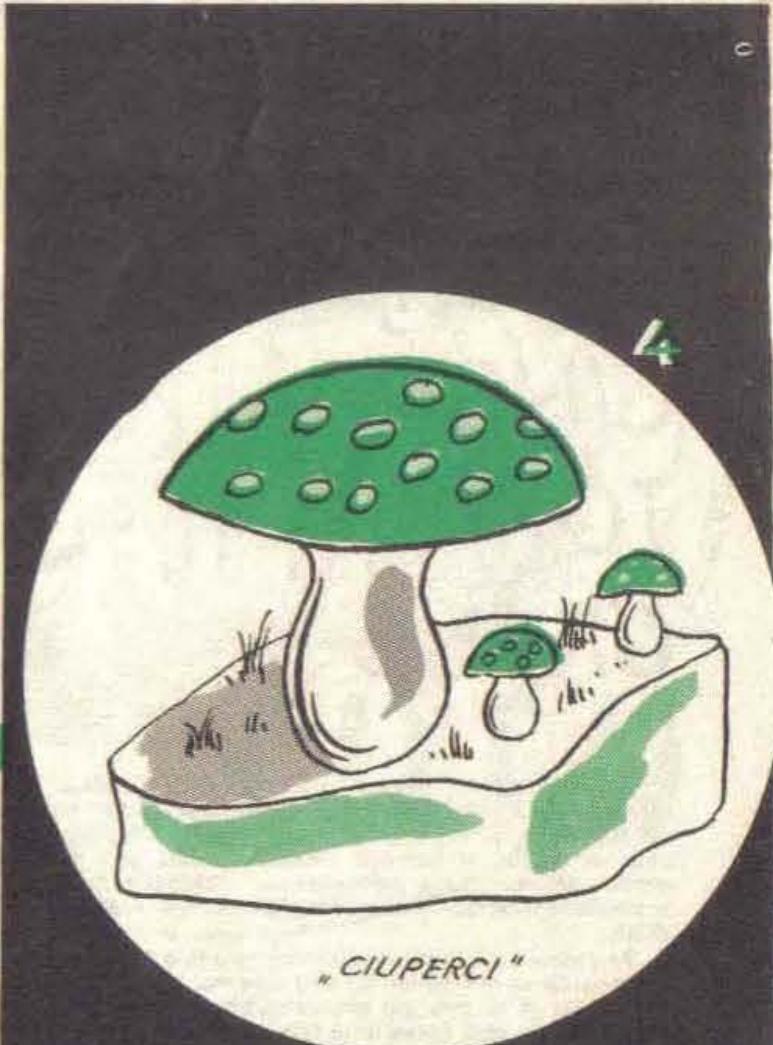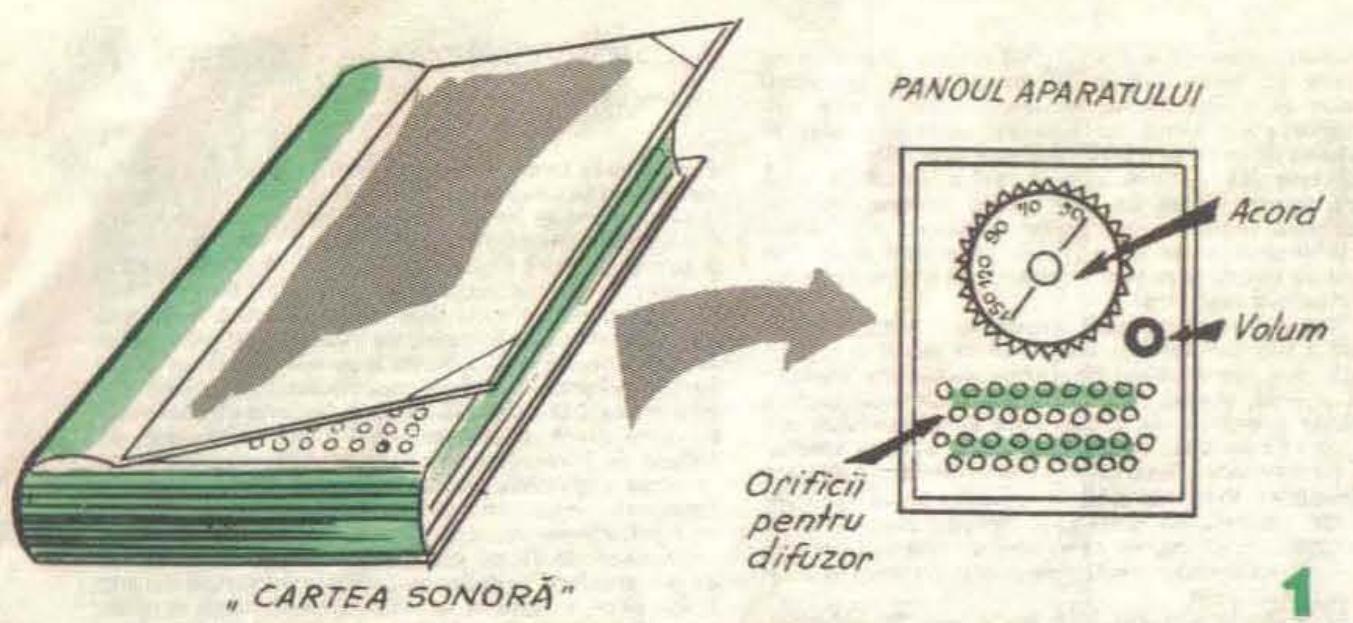CARTEA SONORĂ
RADIO CUB
CASETA PIRO-GRAVATĂ
CIUPERCI
PEISAJ JAPONEZ



ELEMENTELE LIMBAJULUI CINEMA-TO-GRAFIC

Termenii tehnici pe care îi utilizează profesionistul cineast și care însă nu înțeleg cerințele acestei arte, sunt ușor de tradus în limbajul curent și, odată înțeleși, efortul de aplicare a cunoștințelor dobindite duce la evidente progrese pe linia intelligibilității și expresivității.

Se spune că la baza oricărui film se află o idee și un scenariu. Si se mai spune încă că cele mai multe filme ne referă și la cele ale profesioniștilor, se ratează din lipsa unei idei. Ideea unui film cuprinde atât povestirea propriu-zisă, acțiunea, ceea ce urmează să facă în fața obiectivului personajele, cit și intenția autorului, adică adevărul pe care acesta vrea să-l comunice privitorilor. Desigur, toate aceste elemente sunt definite doar în liniile mari înaintea pregătirii filmării și nu sunt rare cazurile în care analiza atentă a lor îmbogățește sau sărăcăște ideea.

Unele dintre marile ajutoare ale celui care concepe sunt creionul și hirtia. Notarea consecventă a ideilor cinematografice și a consecințelor care decurg din ele duce la concluzia că lucruri sau evenimente care par nelegate devin foarte expresive prin alăturare sau, dimpotrivă, asociații strălucitoare, transcrise pe hirtie, își pierd valoarea.

În orice caz, înainte de a hotărî irevocabil reținerea unei idei sau a unui eveniment, trebuie să ne punem cîteva întrebări:

— Ce transmite?

— Pe cine poate interesa?

— Cum s-ar putea realiza cinematografic?

Se formează astfel un antiproiect care se numește

synopsis care va mai îmbogățî ulterior, dar de care trebuie să ținem seama pe tot parcursul pregătirii filmării și al filmărilor propriu-zise, fiindcă nu sunt rare cazurile cînd filmul își trădează autorul. Îndepărțindu-se de intenția inițială fără voia acestuia.

Scenariul constituie baza literară a filmului. Pentru a ne forma o idee cit mai exactă asupra conținutului unui scenariu, vom reține că acesta este textul scris al unei piese de teatru în care însă indicațiile de regie sunt cu mult mai bogate, iar libertatea actorilor cu mult mai restrînsă.

Redactarea scenariului presupune înțelegerea perfectă a situației din fața aparatului de filmat și posibilitatea de a specifica poziția și acțiunea fiecărui element din spațiu scenic. Încercind să reunim în puține cuvinte principiul de construcție al scenariului, am spune că este ceea ce ne-ar putea povesti un spectator cu memorie ideală după ce a văzut filmul pe care îl pregătim. Vom reține că în scenariu nu se vor consemna indicații cu privire la tehnica prin care se realizează imaginea, dar că nu ne vom propune crearea unor situații scenice realizabile prin mijloacele tehnice de care dispunem.

În scenariu sunt cuprinse toate replicile actorilor. Vom reține că filmul nu tolerează formulele empatice, că există o proporție optimă între text și imagine și că această proporție variază de la film la film și de la scenă la scenă. Unitățile din care este format un scenariu sunt secvențele. O secvență este o succesiune de scene înălțătoare logic și care divide natural scenariul. Secvența joacă un rol asemănător «actului» sau «tabloului». Într-o piesă de teatru. Unele manuale recomandă «unitatea de loc, timp sau acțiune» unei secvențe.

Majoritatea cineastilor nu respectă strict aceste condiții, dar sunt de acord că o secvență este unitară cel puțin sub aspectul evenimentelor care se petrec în interiorul ei.

Decupajul reprezintă tăierea acțiunii prin modificarea unghiului și distanței de filmare. Unitățile obținute prin decupaj sunt cadrele și planurile. Cadrul este cuprins între momentul cînd aparatul de filmă vede și a «prins» o acțiune și momentul în care aparatul părăsește aceeași acțiune. Desigur, definiția nu este exactă. Important este însă să reținem că în interiorul unui cadru filmarea este neîntreruptă, deși aparatul de filmă vede și poate să se apropie sau să se depărteze sau poate să-și modifice unghiul de filmare.

Un cadru este format din planuri. Planul se schimbă de fiecare dată cînd aparatul își schimbă locul în raport cu subiectul filmat. Planurile poartă denumiri convenționale în funcție de obiectivele incadrate de fotogramă.

Se adoptă, de obicei, o notație simbolică pentru fiecare tip de plan. În funcție de mărimea corpului uman sau largimea spațiului cuprinse în fotogramă planurile pot fi:

Planul general: cuprinde o zonă largă din realitatea înconjurătoare și servește de obicei pentru precizarea locului unde se pîrtează acțiunea. Perso-

RADIORECEPTOARE SURPRIZĂ

(URMARE DIN PAG. 12)

selectivitate. În caz că aparatul autooscilează, numărul de spire al bobinei de cuplaj poate fi redus la 1-5 spire.

La punerea în funcție valoarea rezistențelor notate cu steluță. Alte reglaje afară de cele menționate nu sunt necesare. În schimb trebuie luate cîteva precauții constructive în oricare dintre variantele sugerate. Astfel trebuie să se prevadă posibilitatea de înlocuire rapidă a bateriei și de poziționare corectă a ei, într-un singur sens, pentru evitarea distrugerii montajului. Feritantena trebuie plasată în totalitatea ei la o distanță cît mai mare de orice piesă masivă metalică a montajului sau de bateria de alimentare, minimul de distanță fiind 2 cm, altfel sensibilitatea aparatului se reduce considerabil. Este preferabil să se construiască mai întâi receptorul pe o placă mai mare cu capse, apoi după experimentarea lui să se treacă «pe curat», pe format micăatură, pe o placă de textolit sau pertinax perforată din 4 în 4 mm. Tot receptorul — fără condensatorul variabil, bara de ferită și difuzorul respectiv — poate încăpea pe o placă de 15-25 mm × 45-70 mm, în funcție de formatul transformatoarelor miniatură folosite.

nele cuprinse în ele sunt atât de mici încât spectatorul nu poate preciza nimic deosebit în legătură cu ele.

Planul de ansamblu: cuprinde personaje sau grupuri de personaje într-o ambianță destul de largă. De obicei, se admite sublimpărțirea în plan de ansamblu și plan de semiansamblu.

Planul întreg: cuprinde un om în picioare și reduce posibilitatea spectatorului de a recepta întreaga ambianță.

Planul apropiat: personajele sunt încadrate pînă la genunchi.

Planul mijlociu: personajele sunt încadrate pînă la brîu. Prim plan: personajele sunt încadrate pînă la piept.

Inainte de a prezenta celelalte tipuri de planuri, este necesară o lămurire. După cum s-a văzut, clasificarea planurilor de mai sus se bazează pe criteriul corelației personajului cu ambianța. În planurile care urmează senzația ambianței dispare, în schimb în concepția imaginii clăstigă un rol foarte însemnat descrierea obiectului sau figurii înțimate.

Gros-plan: fotograma cuprinde numai fața personajului și redă o expresie a acestuia, izolând-o de mediu înconjurator.

Planul de detaliu: în fotogramă se cuprinde numai o parte limitată a unui obiect.

Insertul: este un plan obținut de la cea mai mică distanță și redă cel mai adesea numai structura suprafetei sau un amănunt foarte semnificativ.

NOI REALIZĂRI ALE INDUSTRIEI OPTICE SOVIETICE

Aparatele foto sovietice sunt larg răspîndite în rîndul amatorilor din țara noastră, fiind deosebit de apreciate datorită performanțelor optice și robusteței lor.

Preocupați de punerea la punct a unor noi modele în concordanță cu cerințele actuale, constructorii de aparate foto și cine au avut de rezolvat următoarele probleme, din care unele contradictorii la prima vedere:

- simplificarea operațiilor de reglaj;
- amplificarea gamei parametrilor de reglaj;
- automatizarea parțială sau completă a operațiilor de reglaj;
- mărirea luminozității obiectivelor în condițiile menținerii sau chiar ridicării puterii de separație a acestora;
- îmbunătățirea performanțelor obturatoarelor foto și cine;
- reducerea gabaritelor și a greutății proprii;
- mărirea siguranței în funcționare, concomitent cu realizarea unui preț de vinzare minim.

FOTOCINE - CINEFOTO

pagină realizată de ing. V. LAURIC

APARATE FOTO

În gama celor mai simple aparate pentru amatori se înscrîu aparatele fotografice «Smena». În această gamă au fost produse recent patru tipuri noi: «Smena» -11, 12, 14 și «Smena rapid».




«SMENA»-11

SMENA 11

posedă un obturator de tip perfectionat, cu contact de sincronizare cu lampa fulger (B, 1/30-1/250 secunde). Obiectivul «Industar»-73 are distanță focală tot de 40 mm, ca și la tipurile anterioare. Însă luminozitatea a crescut la 1:2.8. Vîzorul cu cimp mare posedă o ramă luminoasă sub care apar valorile de reglaj ale diafragmei.

SMENA 12 și 14

posedă în plus în jurul obiectivului un exponometru circular (cu selecție) ce reglează în mod automat diafragma la valoarea necesară. Obturatorul la «Smena»-12 este simplificat la minimum, dispunind numai de două valori B și 1/60 secundă. La ambele aparate, pe filmul standard folosit (tip 135 — «Leica») se pot obține, după dorință, două formate de poză 24×36 mm și 18×24 mm, deci 36 și, respectiv, 72 de imagini.

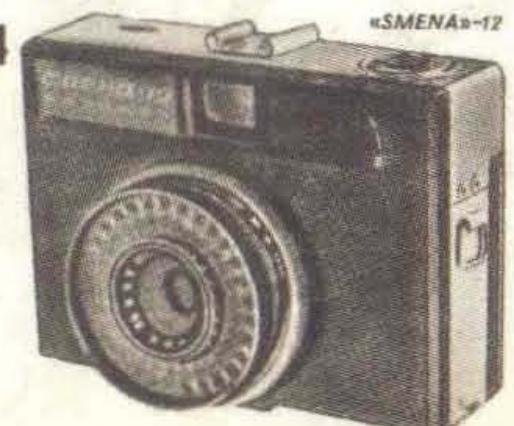

«SMENA»-12

SFATURI MICI PENTRU NECAZURI MARI

Cu toată atenția cu care am lucrat, cu toate că am purtat și un halat, cu toate că..., totuși ne-am pățit îmbrăcămintea în micul nostru laborator foto. Să vedem acum ce putem face:

Înții vom căuta să identificăm vinovatul — revelator sau fixator.

Petele de revelator

1. Pe locul petei se aplică timp de cîteva minute o soluție de tinctură de iod 3%. Pata se schimbă la culoare, dar nu dispăr decât după o nouă tratare cu soluție de 10% tiosulfat de sodiu (atenție, nu utilizati soluție de fixare acidă). Evident, la sfîrșit se spală bine țesătura cu apă. În caz de nereușită deplină, operația se poate repeta.

Îmbrăcămintea cu pete nu se va fierbe la spălat înainte de scoaterea acestora. Deoarece există pericolul ca tratamentul de mai sus să distrugă colorantul fibrei de bază, se va face în prealabil o probă pe tricot.

2. Petete se acoperă cu o soluție de 2 pînă la 3% permanganat de potasiu. Acesta colorează locul respectiv în urma oxidării substanelor din revelator. Colorația nouă apărută (permanganat redus) se îndepărtează ușor cu o soluție concentrată de metabisulfit de potasiu. În final, țesătura se spală bine cu săpun și se clătește cu multă apă.

Petele de fixator


Picăturile de soluție de fixare proaspătă nu produc pete vizibile, colorația acestora însă fiind proporțională cu gradul de uzură al soluției întrebunțate. Deși la prima vedere pare ciudat, aceste pete se îndepărtează mai greu decât cele produse de soluția de revelator.

1. Pentru înălțurare, se recomandă utilizarea unei soluții de slăbire Farmer (ORWO-A 700)

SMENA RAPID

nu posedă exponometru fotoelectric. Însă, în scopul simplificării operațiilor de reglaj, aparatul nu are inscrise cifre, ci simboluri, iar pelicula standard folosită (de 35 mm) se încarcă în aparat cu casete speciale «Rapid». Toate modelele «Smenelor» de mai sus au gabaritul $130 \times 94 \times 63$ mm, iar greutatea de 700 g.

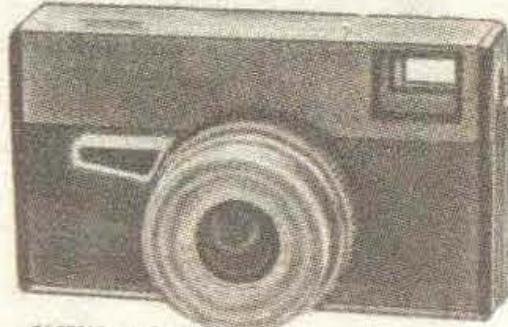Datorită progreselor realizate în ceea ce privește granulatia și puterea de separație a peliculelor moderne, aparatul «semifomat» a devenit din ce în ce mai răspândit. Din categoria acestor apărate vă prezentăm două: «Siluet» și «Fed-micron».



«SMENA-RAPID»

FED-MICRON

este un aparat semiautomat, destinat tot amatorilor, însă de un tip mai perfectionat (22 de imagini 18×24 mm pe pelicula standard tip 135 — «Lelca»).

Obiectivul («Helios»-89) este foarte luminos, cu deschiderea maximă 1:1,9 și distanța focală 30 mm. Obțuratorul de tip central cu lamele are valorile de expunere eșalonate între 1/30 și 1/800 secunde, inclusiv «B».

Celula cu seleniu este cuplată cinematic cu obțuratatorul și cu diafragma. Acul exponometrului apare în cadrul vizorului împreună cu valoarea respectivă a diafragmelui. Dacă iluminarea este insuficientă, declansatorul se blochează, iar la apăsare, în cadrul vizorului apare un semnal roșu strident. Gabaritul aparatului este de $115 \times 75 \times 47$ mm, iar greutatea de 450 g. Pentru amatori pretențioși și pentru profesioniști au fost produse două modele noi din gama aparatelor reflex monoobiectiv cu formatul imaginii 24×36 mm: «Zenith».




«FED-MICRON»

ZENITH 7

posează un obțurator cu perdea de construcție perfectionată, ce permite sincronizarea cu fulgerul electronic pînă la 1/125 secundă. Gama timpilor de expunere se eșalonăză între 1 secundă și 1/1000 secundă, inclusiv «B». Ca și la tipurile E și B, oglinda revine după fotografiere, permitînd o vizare practic continuă.

Pentaprismă este prevăzută cu retea microraster, care, din păcate, lipsește la modelele precedente B și E.

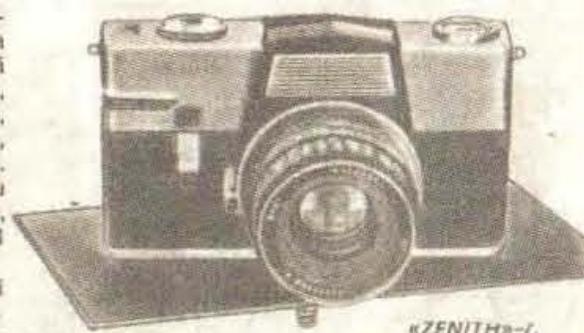Obiectivul principal al aparatului a fost menținut același: «Helios»-44 cu luminozitatea maximă 1:2 și distanța focală 58 mm, fiind însă prevăzut cu diafragmă cu închidere automată. Gabaritul este de $150 \times 108 \times 95$ mm și greutatea de 1.170 g.




«ZENITH 7»

LABORATORUL FOTO

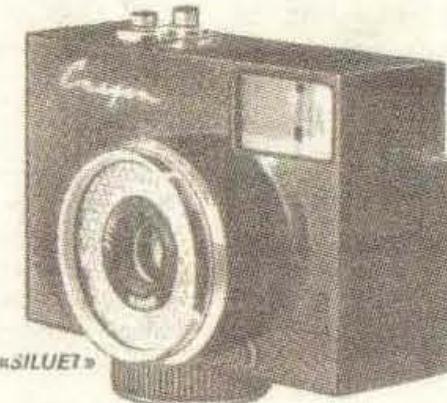2. Se pregătesc două soluții — prima: tiosulfat de sodiu concentrație 10% și a doua fericiună de potasiu concentrație 10%. Se amestecă 3 părți din prima cu o parte din a doua. Petetele se tratează cu acest amestec timp de 3 pînă la 5 minute, după care urmează o clătire cu apă abundentă.

Trebuie reținut că petete de orice fel cu că sunt mai vechi cu atît se îndepărtează mai greu!



SILUET

este un aparat semiautomat ce utilizează peliculă standard de 35 mm în casete «Rapid» (24 imagini 18×24 mm). Obiectivul folosit este de un tip nou: «Lira»-3, cu luminozitatea maximă 1:2,8 și distanța focală 28 mm.

Particularitatea acestui aparat constă în aceea că utilizează un obțurator cu doi tempi de poziție diferenți, comandat fiecare prin căte un buton declansator separat, în funcție de viteza de deplasare a subiectului. La apăsarea pe unul dintre cele două butoane, celula cu seleniu stabilește în mod automat diafragma necesară. Datorită casetelor «Rapid», încărcarea este simplă, evitându-se totodată evenualele accidente (ruperea peliculei etc.).

Gabaritul aparatului este de $110 \times 89 \times 48$ mm, iar greutatea de 400 g.

APARATE CINE

În categoria aparatelor de luat vederi — cine — au fost produse, de asemenea, două modele noi.

ECRAN-4

este un aparat de gabarit minim destinat utilizării peliculei cine 2×8 mm.

Mecanismul de tractare a peliculei este de tipul mecanic cu arc. O remontare completă asigură o durată de filmare de cca 32 de secunde (respectiv 2 m de peliculă).

Diaphragma obiectivului este automată, comandată de o celulă fotoelectrică. Acul exponometrului apare în cadrul vizorului. Variația unghiului de cimp al imaginii se asigură ca și la tipul existent la noi în comert, «Quarz»-4, prin două piese adiționale care măresc sau micșorează distanța focală a obiectivului principal cu 2× și, respectiv, cu 0,5×. Noutatea la acest aparat constă însă în faptul că aceste două piese optice sunt montate pe o turelă care asigură, concomitent, și variația corespunzătoare a cimpului imaginii din vizor.

Sub turelă este prevăzut un disc cu două filtre de corecție ce pot fi aduse succesiv în fața obiectivului (HI-12 și HC-9). Aparatul dispune de patru viteze de filmare: 4, 16, 24 și 48 de imagini/secundă.

Gabarit: $44 \times 115 \times 113$ mm; greutate: 800 g.



QUARZ-5

dispune de un obiectiv cu translocator, care permite modificarea continuă a unghiului de cimp al imaginii. Diafragma se stabilește automat de către o celulă fotoelectrică. Gama de viteze de filmare cuprinde sase valori: 8, 12, 16, 24, 32 și 48 de imagini/secundă. Aparatul are posibilitatea de tractare a peliculei în apol. Trusa aparatului este foarte bogată în accesorii, cuprinzînd: set complet de filtre neutre (cenusii), colorate și incolore (UV) pentru obiectiv și celulă, lentile adiționale pentru fotografieră sub distanță de 1 m, cuțit pentru tăiat filmul, miner pistol, declansator flexibil și apărătoare pentru ocularul vizorului.

Gabarit: $175 \times 66 \times 152$ mm; greutate: 1.500 g.



atelaj de remorcă la DACIA 1100

Ing. L. VIRGIL

Răspundem pe această cale mai multor cititori ai revistei care ne-au pus aceleasi întrebări:

— dacă «Dacia» 1100 poate tracă remorcă și

— cum anume se poate face prinderea acesteia.

În ceea ce privește prima întrebare, răspunsul este da. Trebuie însă să ținem seamă de greutatea acesteia. Masa totală, deci greutatea proprie plus încărcatura remorci nu trebuie să depășească 350 kg în cazul în care aceasta nu dispune de un sistem propriu de frinare și 700 kg cind îl posedă.

Atelajul de remorcă recomandat de constructor, a cărui formă aproximativă rezultă din figura nr. 1, este confectionat din doi longeroni din țeavă de 2" asamblați prin sudură cu tălpile-suport și cu traversa.

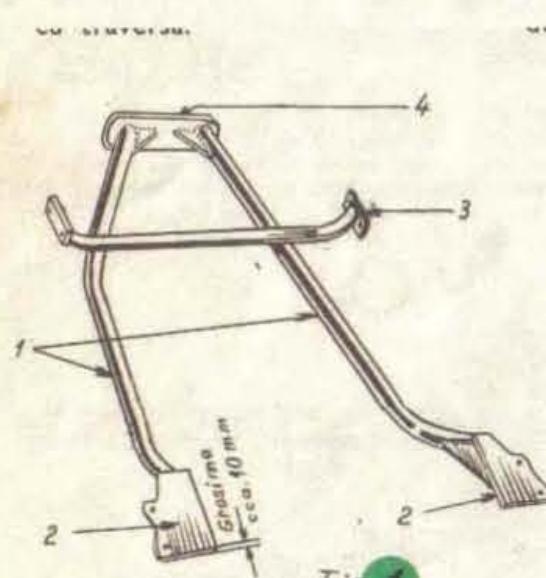


Fig. 1 — Vedere de ansamblu a atelajului de remorcă: 1 — longeroni din țeavă; 2 — tălpile-suport; 3 — traversă cu eclise; 4 — placă de remorcă.

Prinderea atelajului se execută conform figurilor nr. 2 și nr. 3. Planșa inferioară a motorului se rigidizează apoi cu două eclise și cîte două șuruburi de 6 mm. Pentru a menține constantă cursa suspensiei, tampoanele de cauciuc, înainte de montajul lor la loc, se scurtează cu o valoare egală cu grosimea tălpilor atelajului (cca 10 mm).

De placă de remorcă 4 (fig. 1) se prinde dispozitivul propriu-zis de remorcă, este de preferat tipul «knucă». De aceeași placă de remorcă se va prinde și priza cu 5 poli pentru stekerul instalației electrice a remorci.

Conform legii circulației în viagăre, remorca va trebui să poseze două lămpi de poziție, lămpă pentru numărul de înmatriculare, două lămpi de stop, două semna-

toare de direcție cu lumină intermitentă și contact la masa autoturismului prin priză.

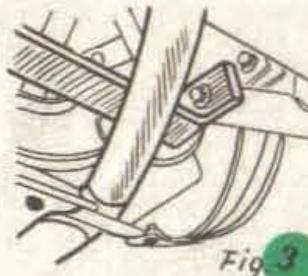
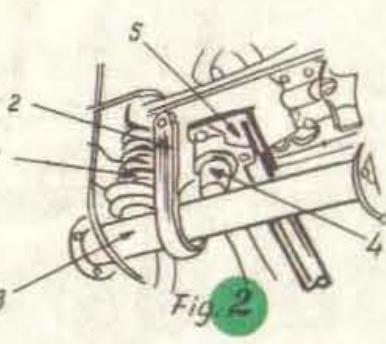


Fig. 2 — Modul de prindere a tălpilor atelajului sub tampoanele suspensiei din spate: 1 — arc spate; 2 — chingă limitator; 3 — trompă planetară; 4 — tampon-suspenzie; 5 — tălpă atelaj.

Fig. 3 — Modul de prindere a traversei atelajului: 1 — longeroni-atelaj; 2 — traversă-atelaj; 3 — planșă inferioară motor; 4 — bridă de închidere.

Fig. 4 — Cotele aproximative de decupaj ale plansei inferioare a motorului: 1 — baia de ulei; 2 — toba de eșapament; 3 — planșă inferioară a motorului.

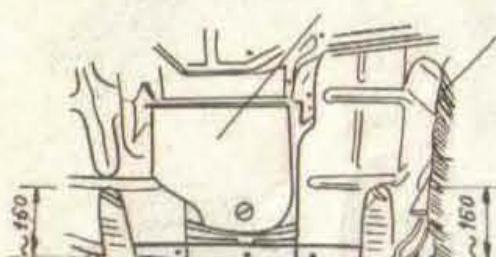




Fig. 4

Pentru montaj, planșa inferioară, care formează ajutajul de ieșire al aerului din motor, trebuie decupată conform figurii nr. 4. Autoturismul se suspendă la partea din spate, se demontează roțile și se eliberează chingile limitator ale suspensiei. Se demontează tampoanele de cauciuc ale suspensiei și piulițele suportelor longitudinali ai tampoanelor parașoc (bara parașoc spa-

lizatoare de direcție cu lumină intermitentă și contact la masa autoturismului prin priză.


În scopul reducerii solicitării suspensiei spate prin eventuala suprăincărcare dată de remorcă se recomandă, dacă este posibil, ca aceasta să aibă centrul de greutate în spatele osiei, dînd astfel o componentă de descărcare a consolelor spa-

SUGESTII
PENTRU
IARNĂ

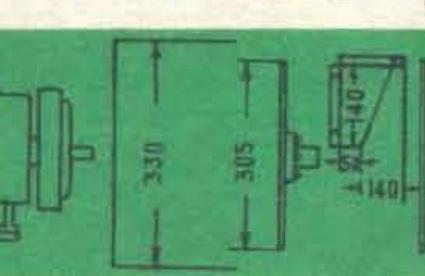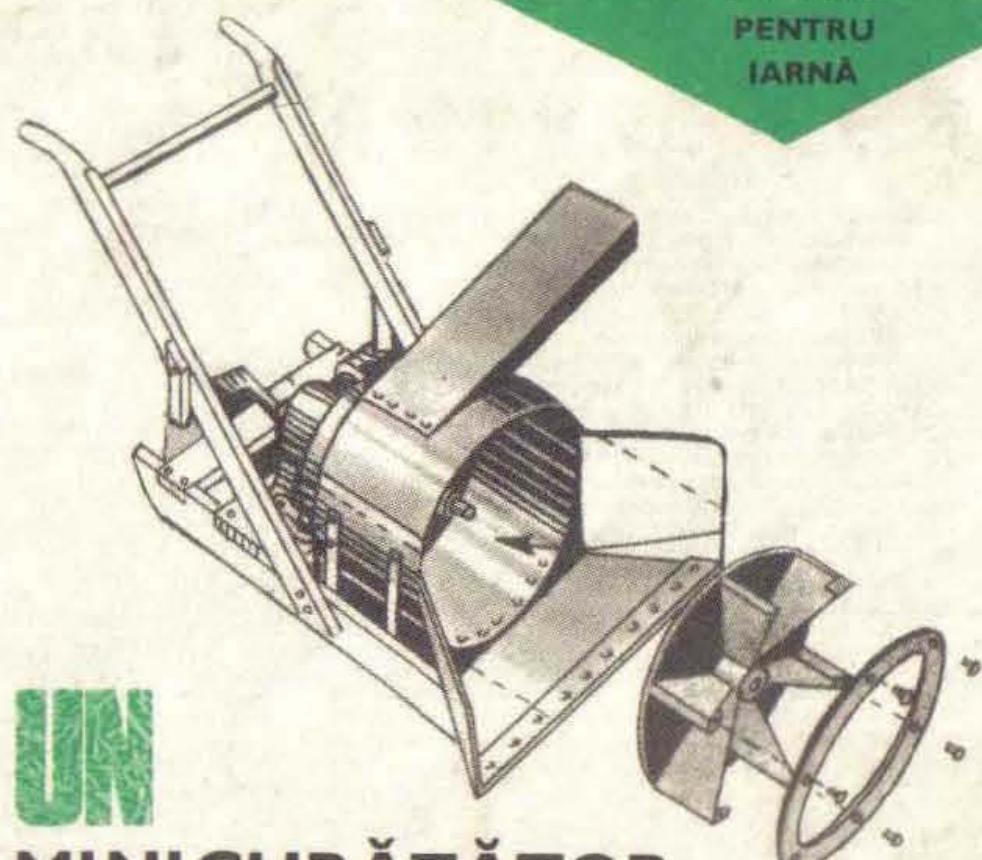


MINICURĂȚĂTOR DE ZĂPADĂ

Nu este de loc greu să realizezi minicurățitorul de zăpadă din figura alăturată, prevăzut cu motor de bicicletă. Cu curățitorul de zăpadă din figura alăturată, prevăzut cu motor de bicicletă. Cu un asemenea utilaj se pot curăța rapid și bine curteau, aleile dintr-un parc, trotuarele etc. Mecanismul curățitorului este așezat pe un cadru cu tălpici din lemn, iar motorul și rotorul așezat pe axul acestuia sint incluse într-o carcăsa din tablă. Partea din față a caroseriei este prelungită, avind o formă care amintește un fărăs; tot această parte are marginea întărită cu o bandă de tablă și ascuțită. În partea superioară a carcasei se află fixat un jgheab prin care este aruncată zăpada.

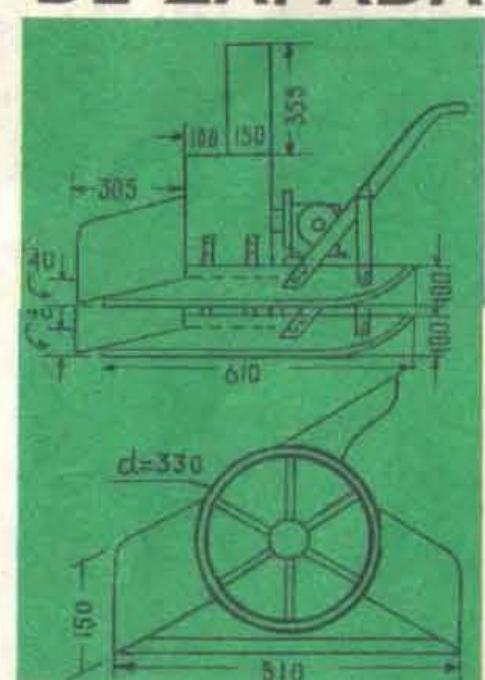

AVERTIZOR SIRENA'

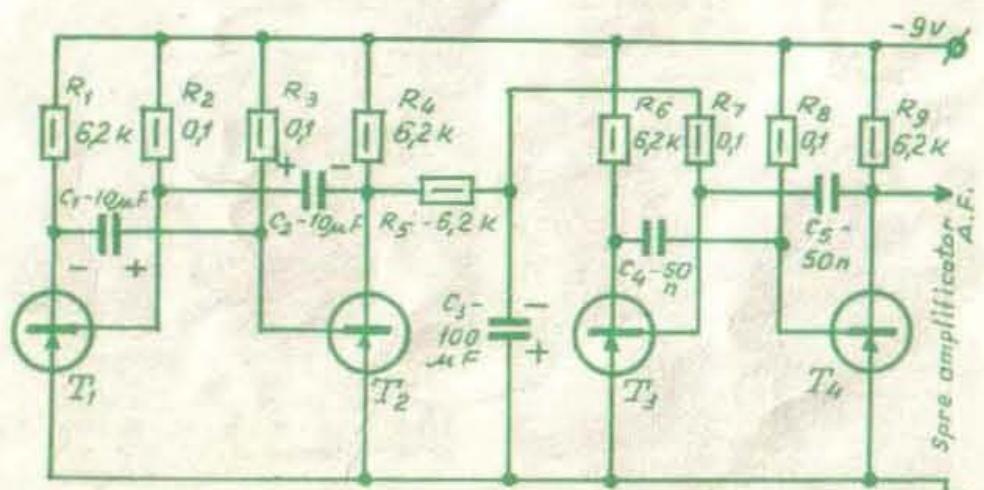Sunetul unei sirene mecanice poate fi ușor reproducă de un montaj electronic. În principiu, instalația se compune din două multivibratoare astabile. Prințul multivibrator realizat cu tranzistorul T_1-T_2 dă naștere unor oscilații de formă de pe tunghulară, cu o frecvență de repetiție destul de coborâtă, datorită constanțelor de timp mari rea-



TRABANT

ÎNCĂLZIREA RAPIDĂ A MOTORULUI

Ing. MARIN PETRESCU

Motoarele cu explozie, după cum bine știm, au o funcționare optimă și o uzură minimă la un anumit regim, precis, de temperatură.

Pe vreme rece, motorul «Trabantului» atinge acest regim de temperatură după o funcționare mai îndelungată (nici într-un caz la drumuri scurte, fapt ce duce la uzuri mari ale segmentelor și cilindrilor).

În scopul reducerii la minimum a diferențelor neplăcute, recomandăm dispozitivul descris mai jos, care permite scurtarea timpului de încălzire a motorului, precum și funcționarea lui la un regim de temperatură acceptabil. Acest lucru se obține prin obturarea parțială sau totală a secțiunii de intrare a aerului în ventilator. În acest caz, aspirația de aer rece este redusă sau opriță chiar, temperatura motorului atingând rapid valoarea normală.

Ansamblul, după cum se poate vedea în fig. 1, conține 12 poziții principale, și anume: cadrul 1; ecranul 2; urechile 3; segmentii 4; agrafele 5; piesa de legătură 6; clema 7; cablul de acționare 8; placă 9; colțarele 10; suportul clapetei 11 și clapeta 12.

Vom începe prin a confectiona piesele prezentate în schițe, folosind tablă de OL 38, iar pentru pozițiile 4, 9 și 12 cauciuc.

Vom cumpăra un cablu de deschidere a capotelii sau acționare a socrului pentru «Trabant», la care efectuăm următoarele:

În corpul de aluminiu practicăm o creștătură având lățimea 2 mm, în care vom introduce arcul confectionat, după cum se vede în figură, din sîrmă de arc cu ϕ de 1,5 mm.

Pe tija butonului practicăm 8–10 creștături de adâncime 2 mm, cu pas de 4 mm; în aceste creștături urmînd să între portiunea rectilinie a arcului de sîrmă, permitînd răminerea tijei în poziția dorită. Prima creștătură pe tijă va corespunde celei din corp, la poziția inchis.

Portiunile dintre creștăturile tijei vor avea muchiile rotunjite.

Prin cositorire pe înîna cablului se fixează poziția 6, ce va fi articulată de urechea cu gaura ϕ 4 a poziției 11, printr-un surub M 4, cu piuliță și contrapiuliță.

Cu ajutorul unui colțar din tablă de 2,5 mm grosime, ca în schiță, tot corpul cablului se fixează (fig. 2) de suportul axului volanului, în partea dreaptă.

Cablul va fi trecut în compartimentul motorului pe lîngă pedala de frână, pe sub axul pe care aceasta este articulată, printr-o gaură corespunzătoare în perete.

După ce pe cadrul 1 am fixat colțarele 10 și urechile 3 (prin sudură sau nituire), articulăm și suportul clapetei 11. Pentru ca acesta să poată fi asamblat ușor, unul dintre bolturile de ϕ 4 (care se pot obține și din picioarele unui șteker) va fi cositorit la suport ulterior introducerii acestuia în cadrul.

În scopul unei funcționări cu frecări minime, introducem pe boltul inferior, înainte de montaj, o saibă plană pentru surub M 4, în acest fel marginea inferioară a poziției 11 nu va mai frecă pe rama cadrului.

Nu rămîne acum decât să mai montăm cu suruburi M 4 sau nituri (în acest caz, se modifică corespunzător diametrul găurilor) pozițiile 2, 9 și 12.

Cauciucul pentru confectionarea pozițiilor 9 și 12 se poate cumpăra de la un magazin cu furnituri de cizmărie.

Segmentele 4 se prind cu ajutorul agrafelor 5 pe brațele urechilor înainte de montarea pozițiilor din cauciuc, părțile metalice se vor grunda și vopsi.

Fixarea la motor se face cu ajutorul colierului ce fixează ventilatorul pe carter, în acest scop urechile cadrului vor fi introduse sub colier, acesta strinându-se apoi.

La montarea dispozitivului vom căuta poziția care să permită deschiderea completă a clapetei, fără ca aceasta să fie impiedicată de apărătoarea roții față dreapta; aceasta se obține rotind — înainte de strinerea colierului — tot ansamblul.

După fixare se leagă, cum am văzut, poziția 6 de poziția 11.

Explorarea

Pornirea și încălzirea motorului pe vreme rece se vor face cu clapeta închisă; pe distanțe scurte, iarăna, se poate circula cu clapeta închisă sau deschisă la primul dinte, iar la drumuri mai lungi, deschisă la 1–2 dinti, în funcție de temperatura aerului.

Dacă în timpul mersului motorul se supraîncă-

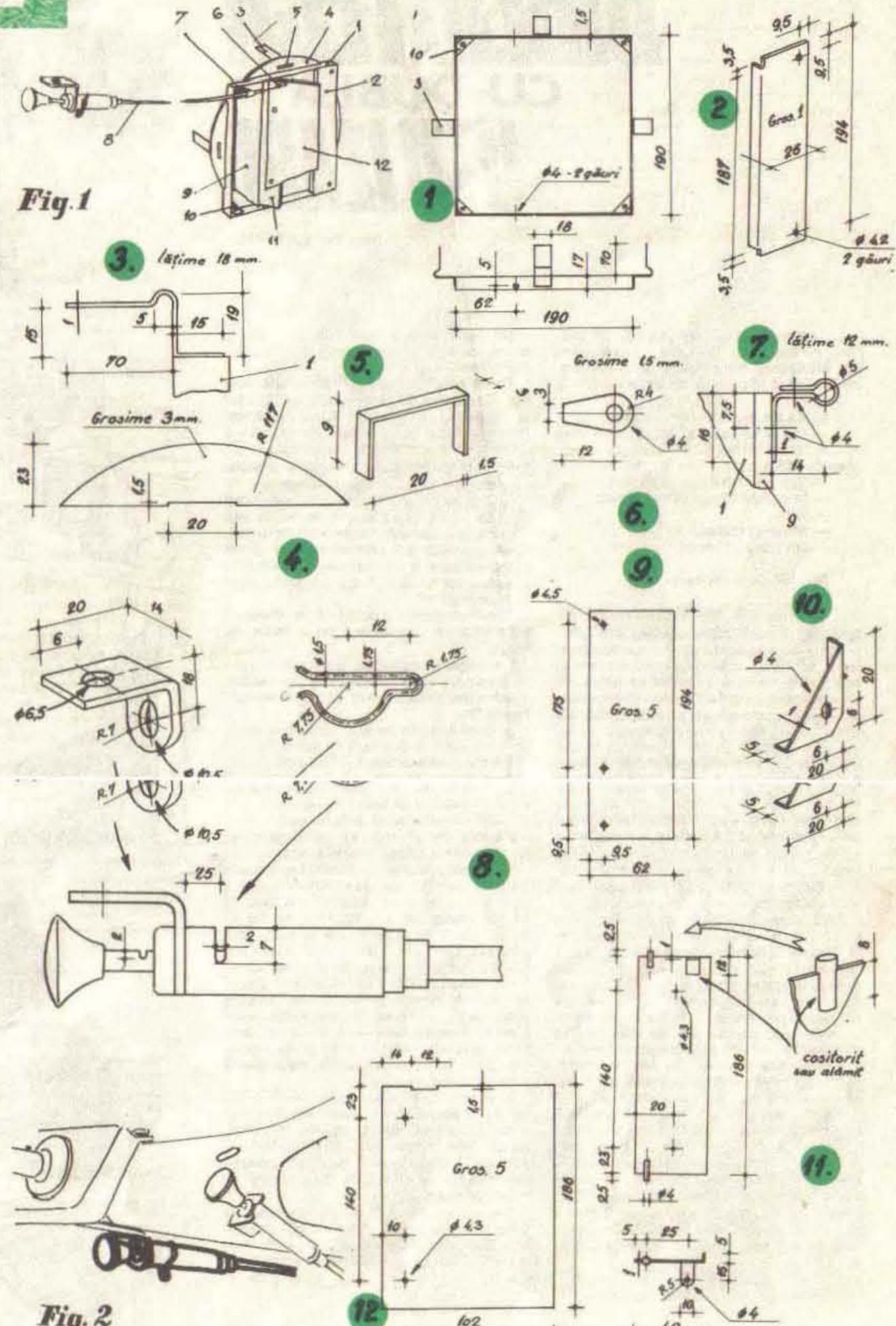


Fig. 2

lizate cu RC, în care se folosesc condensatoare electrolitice cu valoare ridicată ($10 \mu F$). Urmează o celulă R_C de integrare, după care se află un multivibrator T_3-T_4 cu o schemă similară cu primul, dar la care frecvența de repetiție este mult mai mare, deoarece se folosesc condensatoare mult mai mici ($50 nF$). Tensiunea de la bornele condensatorului C_3 determină o modulare a tensiunii generate de multivibratorul T_3-T_4 , obținându-se sunetul specific de sirenă.

Señalul de la ieșire se introduce într-un amplificator AF obișnuit (de

la un receptor) și în difuzor se audă semnalul de sirenă. Trebuie spus că valorile pieselor indicate nu sunt critice, ele fiind numai orientative. Ca tranzistoare se pot folosi orice tip de tranzistoare de joasă frecvență cu putere dissipată maximă de $100-200 mW$, cum ar fi EFT 351–353, T1 14, T1 16, OC 70, OC 71 etc.

Montajul se alimentează fie de la 2 baterii plate de $4,5 V$ fiecare, fie de la un redresor cu tensiunea de $9 V$.

Cuplată la un sistem sesizor de prezență pentru pornire automată, sirenă descrisă poate oferi valoroase servicii.

foarte mulțumit de rezultate.

Se menționează că o consecință a utilizării unui astfel de dispozitiv este reducerea debitului de aer cald ce pătrunde prin instalatia de încălzire în interiorul autovehiculului și în acest caz va trebui ca ușile să se închidă bine pe conturul de contact cu cauciucul de etansare, iar caroseria să aibă izolație termică.

IMPORTANT

* Pentru a vă asigura continuitatea în primirea publicației noastre, abonați-vă din timp și pe termene cât mai lungi. * Prețul unui abonament: anual — 24 lei; pe șase luni — 12 lei; pe trei luni — 6 lei.

* Abonamentele se fac la oficiile și agențiiile P.T.T.R., factorii postali, difuzorii de presă din întreprinderi, instituții, școli și facultăți.

BIBLIOTECA CU DUBLĂ UTILIZARE

Ing. M. LAURIC

La cererea unui mare număr de cititori, revenim cu detaliiile constructive ale bibliotecii cu dublă utilizare publicată în nr. 4 al revistei noastre.

Lista de materiale

- cca 3 m² placaj gros de 5 mm;
- 30 de stinghii din brad cu lungimea de 715 mm;
- fișil de furnir sau prespan;
- bucatele (deseuri) de lemn;
- cheie;
- hirtie abrazivă;
- doi rulmenți mici.

Modul de execuție

Se trasează și se decupează cu grijă un placaj cu grosimea de 5 mm piesele componente ale turnantei, conform schițelor alăturate (dimensiuni în milimetri). Fiecare element se finisează cu șmirghel de diferite granulații, acordind o importanță deosebită exactității dimensiunii 800 mm. Pe elementul 1 se va fixa lagărul inferior prin încleiere cu ajutorul unei salbe tot din placaj. Apoi prin intermediul a 6 distanțiere din lemn cu înălțimiile indicate (50 mm, respectiv 15 mm), se vor realiza subansamblurile plăci inferioare și ale celei superioare (respectiv 15 mm), se vor realiza subansamblurile plăci inferioare și ale celei superioare a turnantei.

Fisii de furnir lipiti pe conturul acestor plăci vor crea senzația de masivitate.

Fantele tăiate în elementul din fig. 4 servesc la agătarea paharelor cu picior, deci în fâșia de furnir vor trebui să existe decupări care să permită trecerea tâlpilor piciorului paharului. În fante se vor monta lamele de plastic arcuite (din balene de cămașă) pentru asigurarea paharelor.

Pentru unele detalii nu am prezentat schite separate, dimensiunile lor fiind clar indicate în desenul turnantei.

Realizarea turnantei nu mai prezintă probleme în continuare dacă urmărim pozițiile celorlalte elemente în desen. De altfel, locurile de imbinare dintre elemente sunt notate cu numărul pozitiei elementului respectiv. Corpul bibliotecii cu dublă utilizare poate fi realizat în două variante: «servantă» (paralelipipedic) sau «mobilă de colț» (cilindric).

Ne vom ocupa doar de varianta a doua, care prezintă oarecare dificultăți constructive.

Două plăci, trase și tăiate conform fig. 2, poziția 11, vor constitui fundul și capacul corpului. Linia punctată reprezintă conturul șaibei de rezem a rulmentului (conform detaliului lagărului). În centrul de trasare a plăcilor corpului se fixează fusul superior.

Un număr de 30 stinghii de brad riguroș egale, având lungimea de 715 mm fiecare, vor constitui scheletul corpului, fiind montate pe conturul celor două plăci, pe care le solidarizează. (Atenție, acestea se încleiază cu turnanta asezată pe lagărul)

După uscarea completă a cleiului, scheletul va fi acoperit cu o foale de furnir.

Întreaga construcție se curăță bine la îmbinări și, eventual, se ajustează, după care se finisează cu praf abraziv foarte fin.

În final în vederea lustruirii se asternă un strat subțire de ceară de parchet.

«Automatizarea» bibliotecii



Pentru ca efectul să fie deplin, vă recomandăm cîteva soluții simple:

1. «Deschiderea automată». Presupunând sensul de deschidere sensul

1. «Deschiderea automată». Presupunând sensul de deschidere sensul acelor de ceasornic, în punctul A (poz. 1) se va monta un micromotor de 4,5 V, pe al cărui ax este fixată o roată din cauciuc care calcă pe placă inferioară a corpului bibliotecii. Cind motorul va fi acționat, roata va rula pe placă, antrenind turnanta. Brațul de pîrghe mare face puterea motorasului suficientă. Conductorii pot fi scoși prin fusul lagărului inferior și trași, de exemplu, pînă la un intrerupător de sonerie montat sub covor.

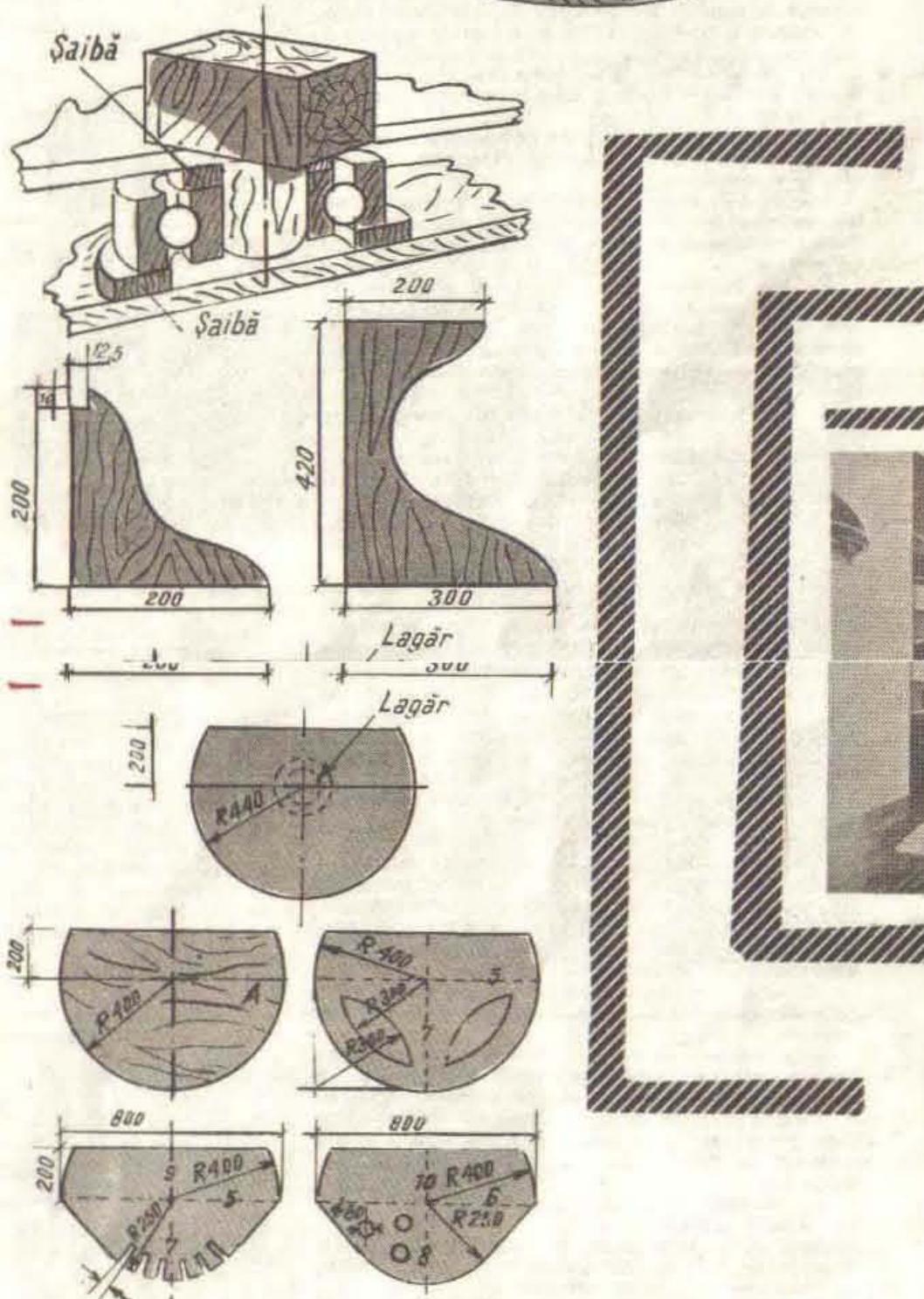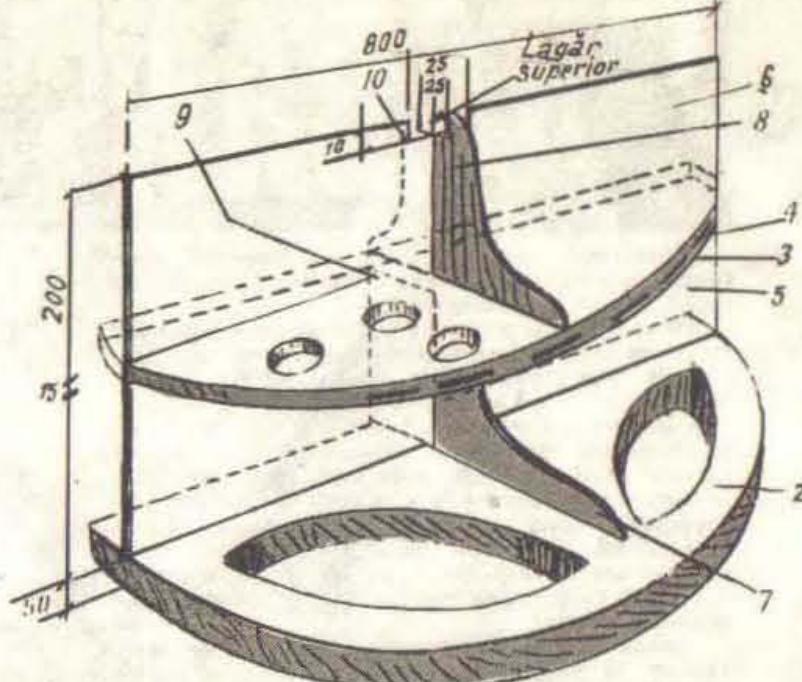2. «Iluminarea automată». Dacă dorîți ca în momentul în care deschiderea este completă barul să fie iluminat, nimic mai ușor: un intrerupător de sonerie montat astfel încât să constituie opitor la sfîrșit de deschidere va face acest serviciu.

Beculetele pot fi mascate în grosimea plăcilor turnantei, creînd efecte deosebite. Desigur, posibilitățile nu sunt epuizate, dar să lăsăm fru liber imaginatiei...



DULAP pentru BAIE

ALEXANDRU GHEORGHIU

Camera de baie, ca loc de igienă, de desfășurare a diferitelor munci gospodărești și mic salon de cosmetică, trebuie să beneficieze de o utilare completă (ca mobilier) și pe măsura importanței funcțiilor sale.

Nu trebuie să insistăm prea mult asupra faptului că în această încăpere, din cauza serviciilor specifice pe care le găzduiește, în interiorul ei se află mai mereu cirpe și prosuape umede, bucăți de săpun, obiecte de întretinere, care, orice s-ar spune, nu produc placere nici locatarilor și, mai ales, nici vizitatorilor.

Sugeraș o soluție de dulap pentru baie din corpi deosebile ce se încadrează în noile noastre preferințe și, după cum ne indică și aplicațiile sale, răspunde la cele mai principale probleme de depozit pe care le ridică baia.

Micul dulăpior, format dintr-un corp de formă cubică și două de formă triunghiulară, este plasat într-un spațiu liber (dar pe care-l putem considera un spațiu mort fără adaptarea la el a unei mobile special concepute) — el nederanjind anexele din jur.

Avind trei uși, una a corpului nr. 1, cu sensul de ridicare verticală, iar celelalte două cu posibilitate de rabatare în plan orizontal (obținându-se prin acest sistem al lor de demontare un suport pentru diverse materiale în timpul accesului la aceste corpi), dulăpiorul propus își va dovedi în foarte scurt timp utilitatea și încadrarea armonioasă în interiorul băii.

În ce privește tehnica de construire practică a acestui dulap din trei compartimente, pot fi folosite două variante, și anume:

- construirea lui din corpi închise placate cu plăci de melamină;
- construirea pe bază de schelet fără plăci laterale, cu polițe interioare și uși false la exterior, sau, acolo unde sunt posibilități, dulăpul poate fi construit din rame metalice ușoare, având peretei acoperiți cu plăcuțe de mozaic a căror culoare, împreună cu albul faianței din interiorul băii și a vopselei folosite pentru conservarea peretilor, să formeze un joc de culori plăcut.

MECANIZARE BUCAȚĂRIE

Vă recomandăm mai jos un dispozitiv simplu, dar eficace, pentru tăierea cartoșilor «pași». O singură mișcare va transforma cel mai mare cartoș în «paie» gata de prăjit, egale, deci elegante.

Mod de execuție

Conform schitelor alăturate, se vor decupa din tablă groasă de 1 mm următoarele elemente:

2 bucăți — poz. 1 — pîrghie
 1 bucată — poz. 2 — corp
 2 bucăți — poz. 3 — pîrghie.
 Corpul se va îndoia după liniile punctate indicate în desen, conform desenului.

Grătarul 5 se realizează din platbandă cu grosimea de 0,2 mm (balot) în modul următor: se tăie întâi cele 20 de bucăți necesare de căte 80 mm lungime și 10 mm lățime și se leagă în pachet una peste alta. Perpendicular pe latura lungă se va executa cu ferăstrăul pentru metale căte o crestătură din 8 în 8 mm, pe o adâncime de 5–6 mm. Asamblarea grătarului se execută, conform detaliului poziției 5, prin cositorire. Subliniem importanța perpendiculărătății în toate pianiurile pentru funcționare. Poansonul — poziția 4 — se va realiza din stejar, prin creștere cu ferăstrăul pe adâncimea de 10 mm. Este bine să se traseze cu ajutorul grătarului. Cele 64 de dopuri, solidare cu placă de bază, care au fost obținute trebuie să poată pătrunde cu ușurință în orificiile grătarului.

Asamblarea începe prin montarea
usușirătă în orificiile grătarului.

Asamblarea incepe prin montarea poansonului 4 în corpul 2, astfel încit ghidajele laterale să corespundă. Cu ajutorul unor nituri de Ø 5 mm se assemblează pîrghile 1 și 3 între ele, apoi la corp și la poanson, conform desenului de ansamblu. Niturile sunt numai de solidarizare, nu de fixare, astfel încit să permită rotația cu ușurință a pieselor conjugate.

Cele două pîrghii 1 se unesc prin intermediul unui mîner de lemn 6 (care poate fi tăiat dintr-o coadă de matură).

Se verifică funcționarea dispozitivului și se fac eventuale retușuri.

Asamblarea grătarului la corp se efectuează prin lipire cu cositor, cu poansoul introdus în grătar, la poziția extremă a dispozitivului.



Cu o pilă mică se rotunjesc marginile și eventualele neregularități, în timp ce muchiile tăietoare ale grătarului se ascuțesc.

După frecarea cu un abraziv fin se va trata cu «Deruginal» pentru a-l menține luciu.

constituie un cauză
mame, soții.

LISTA DE MATERIALE


Material	Bucăți	Dimensiuni	U.M.
Tablă	1	1 × 350 × 300	mm
Tablă	20	0,2 × 10 × 80	mm
Scindură de stejar	1	40 × 80 × 80	mm
Nituri $\varnothing 5$, cositor			

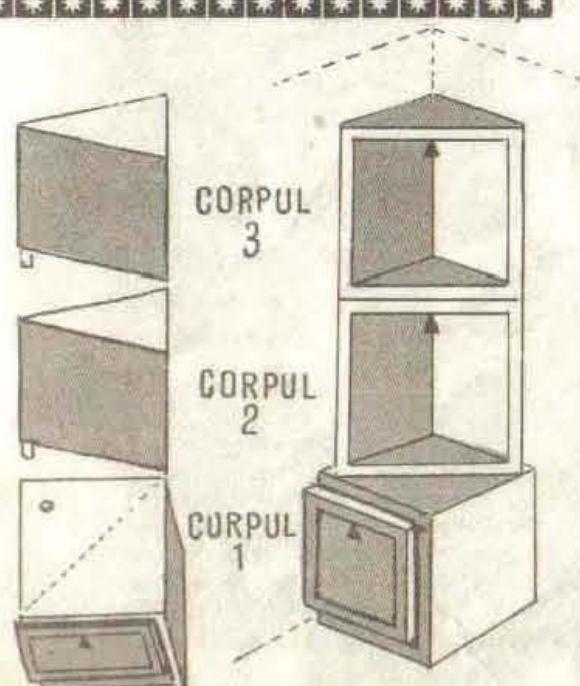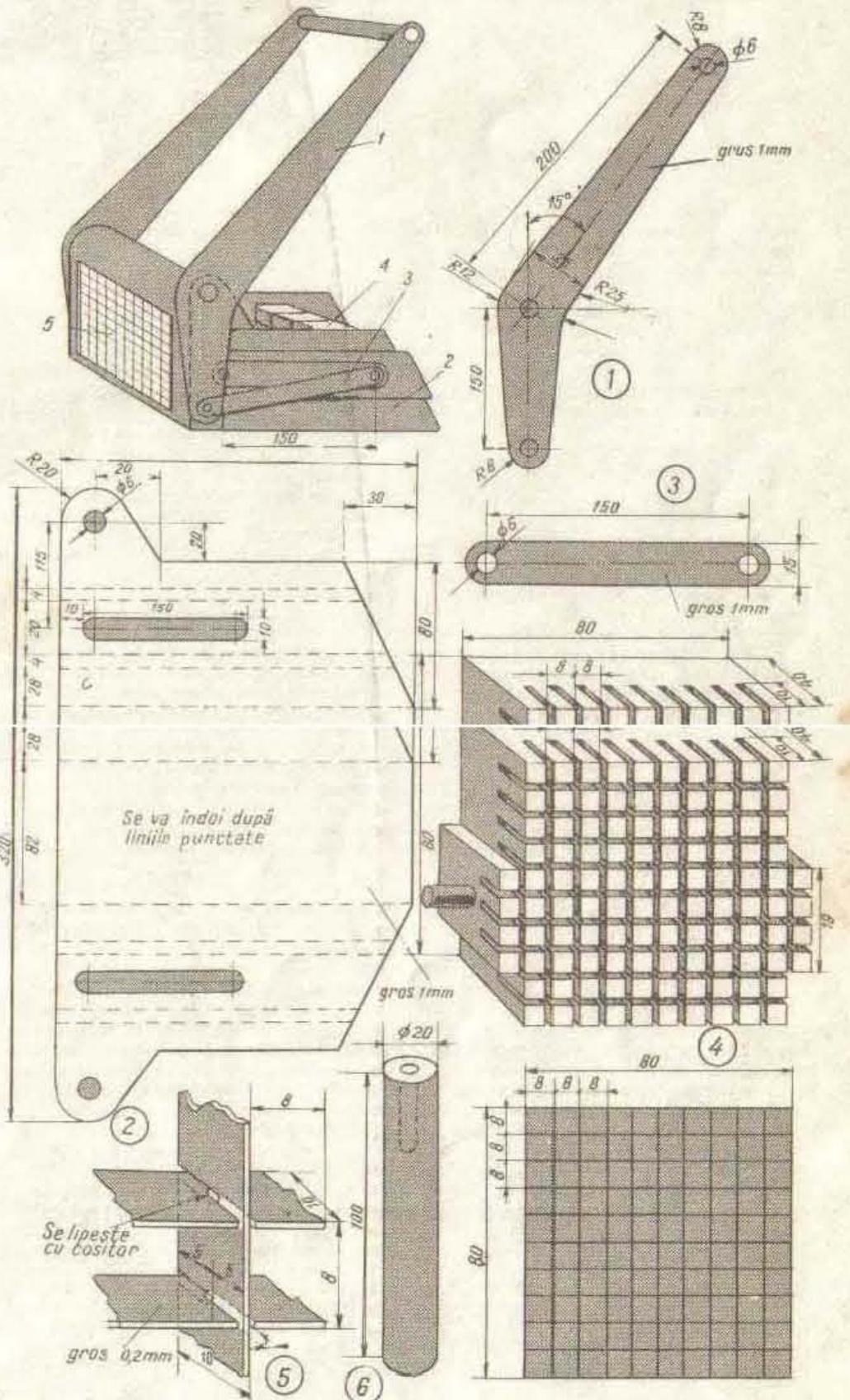

INGENIOZITATE ȘI DIVERTISMENT

jocuri
electronice

SCHEMA COMENZII MISCĂRIILOR

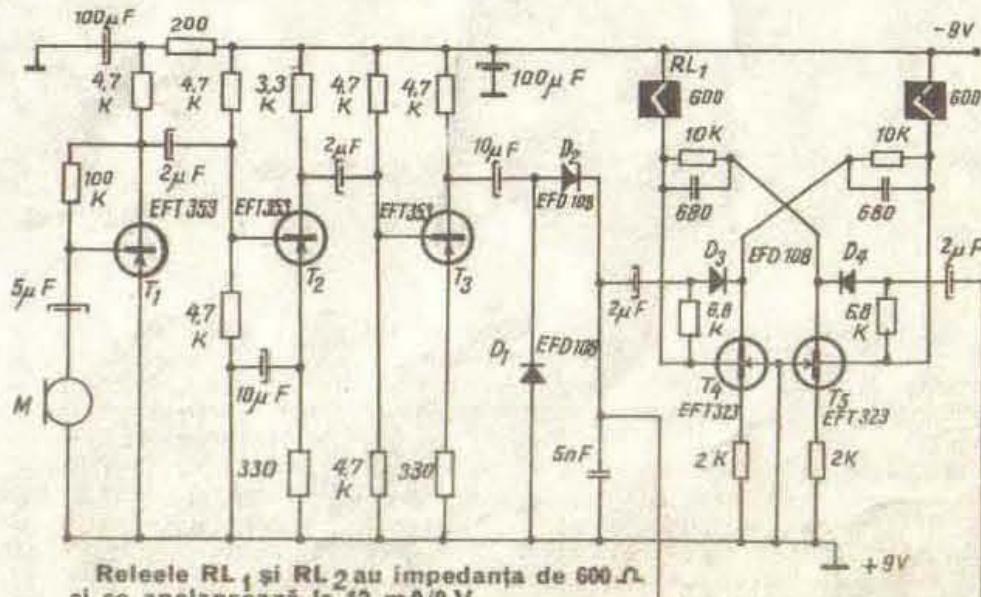

RECENZIAȚIE SI DIVERTISMENT



N GALAMBOS

O foarte interesantă și amuzantă categorie de construcții electronice o constituie jucările. Cu prilejul Anului nou, «actualitatea» acestor jucărili capătă însă — nu ne indoim — o subliniere aparte. De aici și ideea jucăriei pe care o propunem, în mod special, constructorilor electro-niști: un montaj — cu vădite sugestii feline — prevăzut să emite, corespunzător, semnale acustice, semnale optice și mișcări mecanice. Schema bloc a montajului care asigură «lumajul» pisicutei se compune în principiu din următoarele elemente:


Schela din figura 1 funcționează astfel:

Tranzistorii T_1-T_2 produc un semnal dreptunghiular de joasă frecvență. Această frecvență se poate rega cu ajutorul potențiometrului P . La ieșirea multivibratorului va apărea astfel, în ritmul frecvenței, o tensiune aproape egală cu tensiunea de alimentare sau aproape egală cu zero. C_1 ($10 \mu F$) influențează durata semnalului, respectiv a tensiunii,

iar C_2 ($20 \mu F$) durata pauzel, respectiv a tensiunii zero. De remarcat că, mărind valoarea condensatoarelor, scade frecvența. Semnalul dreptunghiular de la ieșirea multivibratorului trece apoi prin filtrul de integrare compus din R_1 și C_3 și se transformă într-un semnal triunghiular. Acest semnal triunghiular, prin rezistența R_2 , deschide tranzistorul T_3 al oscillatorului defazor. În acest fel se schimbă amplitudinea oscilațiilor, care seamănă cu mieunatul pisicil.

Comutatorul K , în poziția 1 asigură o funcționare neîntreruptă, iar în poziția 2 un singur «miau» se declanșă ză la apăsarea butonului B . Transformatorul Tr asigură adaptarea la etajul amplificator și poate fi orice transformator de ieșire de la un aparat cu tranzistoare. Difuzorul este de tip miniatură. La borna P.U. se poate cupla o cască sau un amplificator audio.

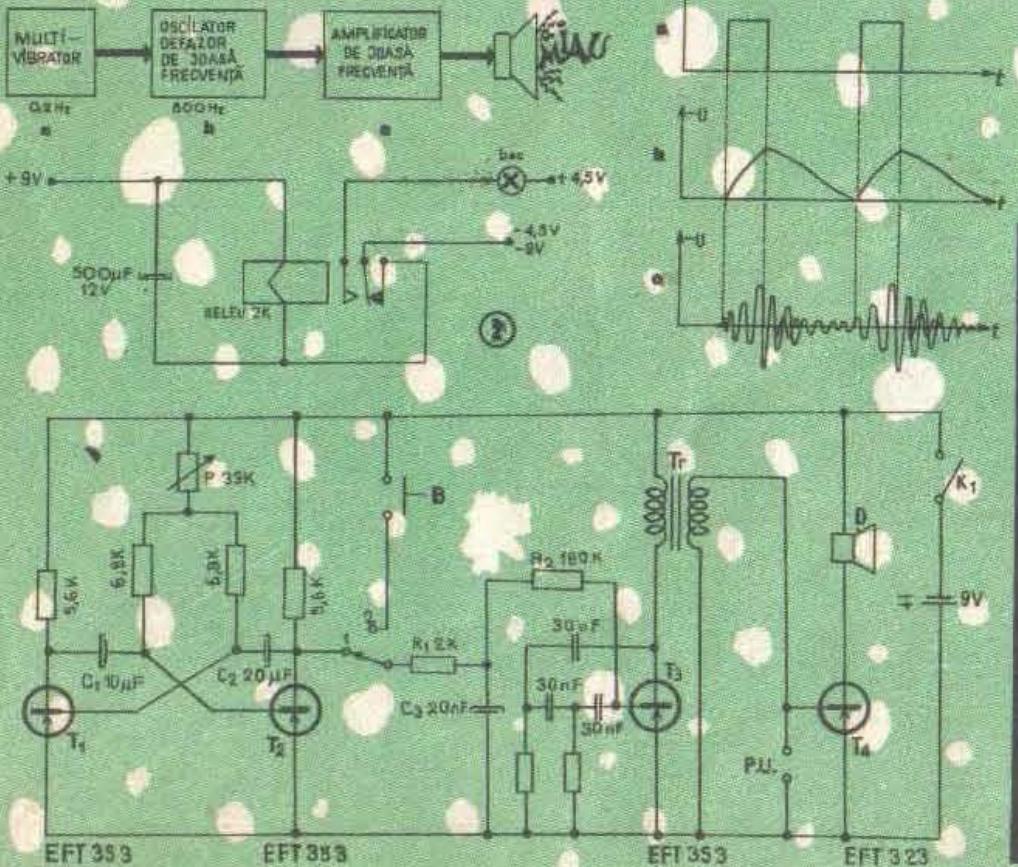De remarcat că prin schimbarea valorii pieselor R_1 , R_2 , C_3 se obțin efecte diferite. Este indicat ca montajul să fie făcut pe un panou expe-



rimental, iar apoi definitiv într-un montaj robust.

DISPOZITIV PENTRU CLIPIREA OCHILOR

In vederea obținerii unui efect vizual, în ochii pisicil se pot monta beculete care se aprind într-un anumit ritm. Acest lucru se poate realiza ori în ritmul sunetelor acustice, ori independent.

De la colectorul tranzistorului T_2 se poate lua semnalul de comandă dacă dorim aprinderea becurilor în ritmul sunetelor. Se leagă la acest punct, prin elemente corespunzătoare, baza unui tranzistor, în colectorul căruia se găsește un relee care asigură aprinderea beculelor.

Efectul de clisure se poate obține însă și cu un montaj simplu, conform figurii 2.

Măsurând valoarea condensatorului, clisurea va avea o frecvență mai mare, de asemenea, rezistența releeului influențează frecvența clisurilor.

Metoda cea mai simplă însă este folosirea unui intrerupător cu bi-

metal. Asemenea intrerupătoare sunt montate în beculetele de la lanterne semnalizatoare de avarie sau la un beculu care asigură clisurea la ghilande pentru pomul de iarnă.

Jucăria descrisă mai poate executa și unele mișcări dacă își adaptează schema din figura 3, care se compune dintr-un amplificator de joasă frecvență cu tranzistorii $T_1-T_2-T_3$ care amplifică semnalul microfonului dinamic. (Schema în pag. 19).

În locul microfonului dinamic, pentru scopul urmărit, satisfacă și folosirea unei căști de impedanță mare. Semnalul amplificat comandă bascularea multivibratorului bistabil, format din tranzistorii T_4-T_5 . La fiecare semnal primit, bistabilul basculează și activează ori releeul RL , ori RL' .

Folosind contactele acestor relee se pot actiona diverse activități ale pisicil (mleacă, pornit-oprit, mișcare cozi, clisurea ochilor etc.), respectiv comandarea motoarelor care actionează aceste mișcări sau a altor dispozitive.

Semnalele se emit prin simpla batere din palme.

figuri animante


Pentru camera copiilor putem confectiona un ingenios «tablou», fără a necesita un volum mare de muncă, pieșe scumpe sau greu de procurat. «Tabloul» poate reprezenta diverse figuri, siluete de oameni sau animale, la care în locul ochilor se monteză becuri cu neon ce scăpesc în ritmuri diferite, dând un efect cu totul deosebit. Tot așa se pot ilumina și alte obiecte din decor. Efectele optice produse în special seara, în semidobroditate, creează o stare de liniște și siguranță copiilor, care din anumite motive adorm mai greu, de astă dată prezența părintilor nemaifiind obligatorie.

Tabloul se fixează pe perete la o înălțime care să nu permită o eventuală atingere a firelor electrice de către copii.

Transformatorul de retea va trebui să debiteze în secundar $60-120$ V, funcție de tensiunea de aprindere a becurilor cu neon folosite. Consum: $30-50$ mA. Pentru a izola tabloul de reteaua electrică nu se va folosi un autotransformator.

Tburile cu neon pot fi de tipul MN 5 sau echivalent.

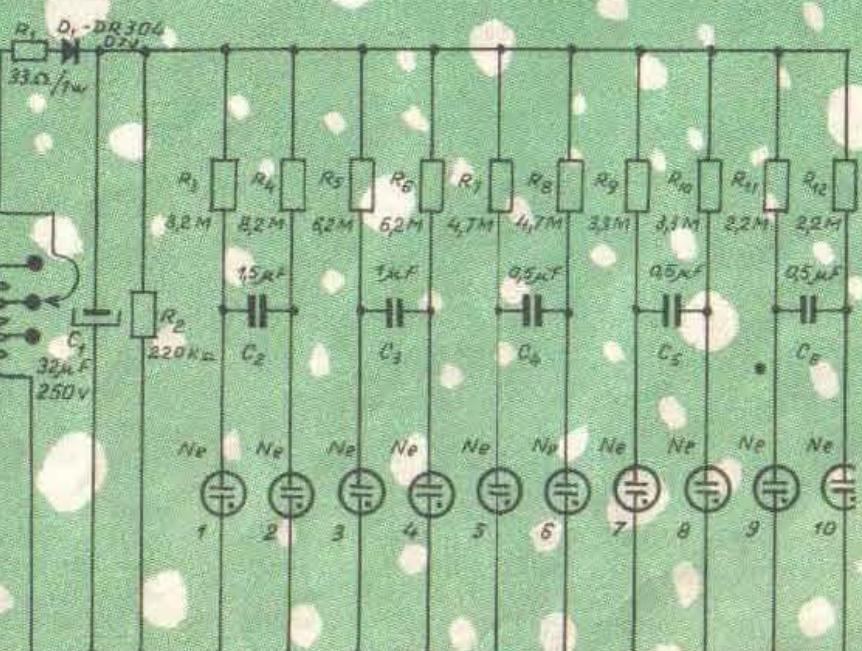Alimentatorul, rezistențele și condensatorii se montează într-o cutie, legătura cu becurile cu neon făcându-se prin fire de conexiune izolate cu material plastic.



PENTRU iluminarea POMULUI DE iarna

Stud. V. CĂLINESCU

Obisnuit și împodobim brăduțul de Anul nou cu numeroase globuri, luminări, artificii, jucării, beteală etc. În ultima vreme, mici beculete colorate de cele mai diverse forme se folosesc din ce în ce mai mult. Vom reuși să dăm un aspect deosebit pomului de iarnă printr-o iluminare suplimentară în diferite culori, iluminare care va crea cele mai neasteptate joacuri de lumini. Pentru aceasta vom confectiona dispozitivul din figură, lucru ușor și rapid. În principiu este vorba de un disc rotitor pe care au fost fixate, prin lipire cu ceară roșie sau smoală, cioburi de oglindă sub diferite inclinări. Pe ele cad raze de lumină colorată de la un număr oarecare de becuri colorate sau cu filtre. Se recomandă utilizarea unor becuri de 5-15 W la tensiunea rețelei sau transformată. Filtele se realizează ușor învelind globul becului cu celofan colorat.

CURIU LA CELOFAN COLORAT.

Construcția este în întregime din lemn. Se folosește o cutie de formă oarecare în care se montează în două orificii corespunzătoare rulmentul și motorasul electric (motorasul de la magazinele de jucării). Discul se face din lemn subțire sau placaj cu o grosime de 4-8 mm și cu un diametru de 120-125 mm. Axul motorasului se ronda-linează prin pilire. Transmisia se face cu o curea din pinză sau cauciuc (elastic), ușor tensionată. Axul discului se poate face la strung, conform celui din desen, la dimensiuni dictate de rulment și cu un filet M 3-6. Mai simplu însă se face dintr-un surub mare conform desenului de detaliu.

Tot dispozitivul se aşază la piciorul brăduțului. Beculetele se prind de cutie cu o sîrmă tare, izolată. Legăturile electrice se fac cîsitorind direct becurile.

În închidere vă urăm reușita deplină!

Prin:



podoabe pentru pom

LEONIDA DAN, elev

SPIRALĂ ROTITOARE

Pentru cine are în pom beculete electrice se pot face spirale care, montate deasupra acestora, încep să se rotească din cauza aerului cald. Pentru a o desena, ne folosim de o dreaptă AB, trăsind de o parte și de alta semicercuri, folosindu-ne concomitent de centrele O_1 și O_2 . Apoi tăiem cu o foarfecă din M pînă în O_2 . Spirală se montează cu ajutorul unei sîrme ascuțite înfiptă în punctul O_1 , deasupra unui bec.


LAMPIOANE

Se confectionează din carton, material plastic (de felul celui în care vin ambalate filmele radiologice). Se compune din mai multe elemente, la libera fantăzie a executorului, montate radial pe două cercuri din același material.

După ce au fost montate modelele se trece prin orificiile lor (elementelor) un fir subțire de sîrmă, pentru consolidare.

STELUTE PENTRU MONTAT PE BECURI

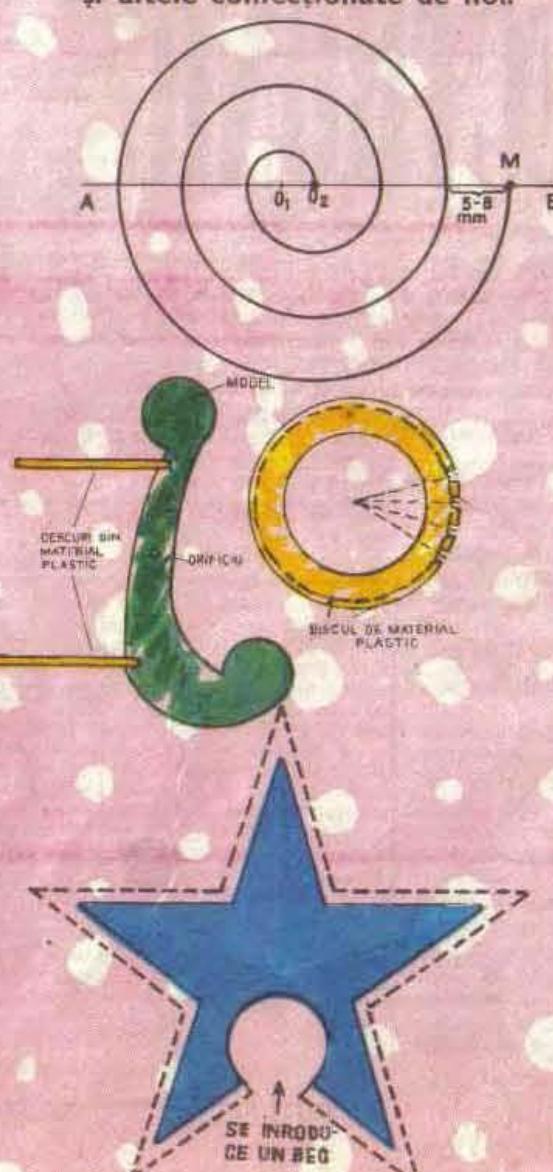Se confectionează din foită transparentă, vopsită după plac, două piese în formă de stea (una cît modelul alăturat și cealaltă cît partea desenată îngroșată). Se suprapun, iar partea desenată punctat se îndoiește și se lipesc peste cealaltă stea. Vom avea grijă să lăsăm un orificiu pentru beculet.



PENTRU instalația electrică


A POMULUI

Dispozitivele servesc pentru funcționarea intermitentă a ghîrlandelor.

Schemă nr. 1: Observăm că este principiul buzerului, numai că s-a intercalat un condensator electrolitic C pentru a mări perioada de timp.

Schemă nr. 2: Conține două relee care funcționează pe rînd la intervale regulate de timp. Poate fi folosit la mai multe ghîrlande. Capacitățile condensatoarelor C, C₁, C₂ sunt în funcție de releele folosite.

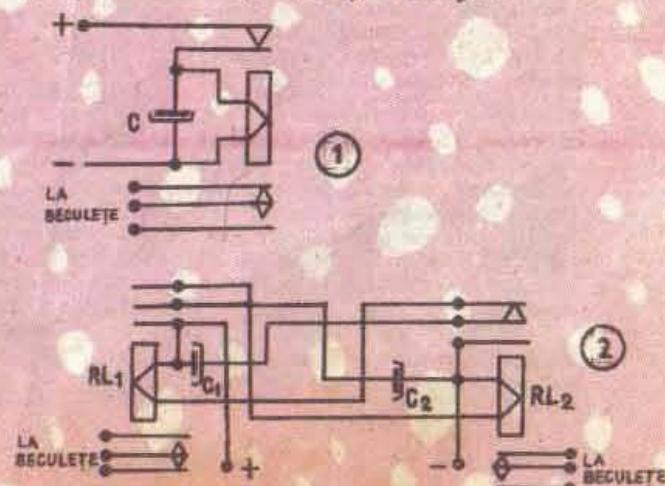Pentru un releu de 500 Ω /12 V, capacitatele pot varia între 100 și 1 000 μ F.



SĂ NE CUNOAȘTEM SINGURI

SÍNTETI INVENTIVI?

Psiholog ANTON TABACHIU

În orice domeniu de activitate întâlnim două aspecte: reproducția și inventia; rutina și creația; obișnuitul și ineditul. Toate acțiunile noastre se bazează pe învățare. La început învățăm să vorbim și să mergem, apoi învățăm să lucrăm, ne înșușim o profesie și concomitent cu toate acestea învățăm să ne comportăm, adică ne înșușim un sistem de relații care ne prilejuiește adaptarea în societate. Învățarea se realizează prin asimilarea de cunoștințe și imitarea unor modele. Simpla învățare asigură menținerea, dar nu progresul. Specific pentru om nu este capacitatea de a învăța, comună pînă la un anumit nivel cu cea a animalelor, ci creația, inventia.

Inventivitatea, ca aspect al creativității, poate fi considerată capacitatea de spargere, desfăcere a unor forme sau sisteme cunoscute din elementele cărora, prin combinare și sinteză, obținem forme sau sisteme noi, inedite. În afara unor elemente comune care favorizează actul de creație, există și o anumită specificitate în funcție de domeniile de activitate. Fabulația este o condiție a creației artistice, îndoiala favorizează actul creator în știință. Componența inseparabilă pentru creația tehnică, capacitatea de a opera cu spații, contururi, forme,

a le combina, restrucțua etc. face obiectul testului pe care vîl propunem spre rezolvare.

Fiecare din figurile existente în rîndurile de la A la F sunt realizate din unul sau mai multe contururi numerotate de la 1 la 7 aflate în dreptunghiul negru. Dv. va trebui să identifică, în timp de 4 minute, aceste contururi și să scrieți numărul sau numerele corespunzătoare pe figurile respective.


Pentru rezolvare, contururile pot fi utilizate în orice poziție, însă fiecare contur poate fi folosit o singură dată în aceeași figură.

Comparați răspunsurile dv. cu soluțiile corecte ale testului, acordindu-vă cîte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect. Totalul de puncte realizat raportați-l la următorul etalon:

Foarte bine.....	67-93 puncte
Bine.....	60-66 puncte
Satisfăcător.....	52-59 puncte
Slab.....	0-51 puncte

SOLUȚIILE TESTULUI

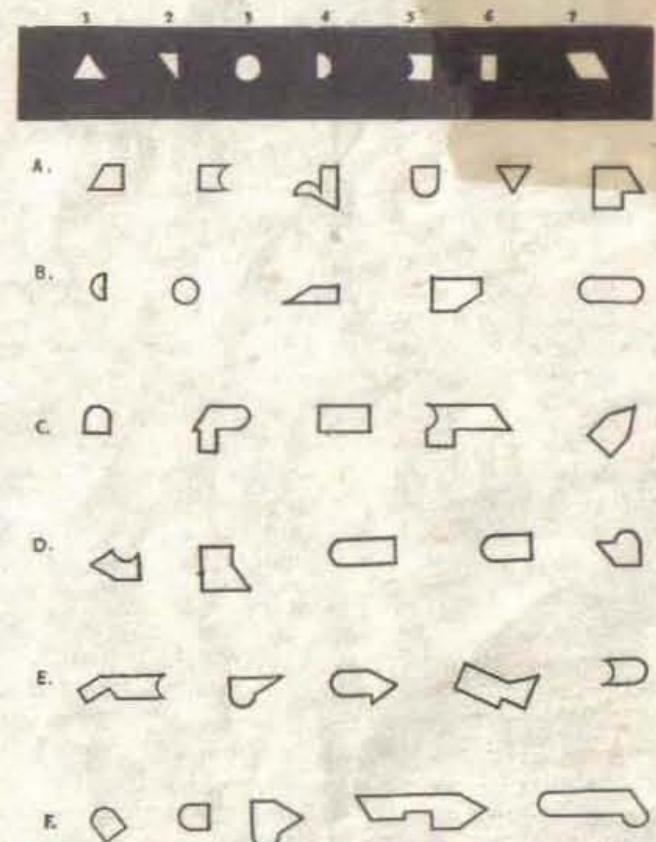A. 1-2 sau 2-6; 5; 2-4-6; 4-6; 1; 2-6-7 sau 2-4-5-6.



- B. 4; 3; 2-6; 2-4-5-6 sau 1-2-4-5; 3-4-5.
 C. 4-6; 2-3-5-6 sau 2-4-6-7; 4-5-6; 2-5-6-7; 1-4-5.
 D. 1-5; 2-6-7 sau 2-4-5-6; 3-5-6; 3-5; 1-2-4.
 E. 1-2-5-6; 2-4-6; 1-3-5; 1-2-4-5-6; 4-5.
 F. 4-6; 4-6; 1-3-5; 1-2-4-5-6-7; 1-2-3-4-5-7.

ROBOT ELECTRONIC

Tehn. NIC. HANU

Cu acest articol vom începe descrierea construcției blocului de recepție care se va monta pe robot.

Partea de recepție are ca element principal receptorul. Din considerente economice și de simplitate, acest receptor este de tipul «superreactie».

Receptorul descris mai jos are o stabilitate destul de bună.

Acesta se realizează după schema din fig. 1. Din această schemă se observă că, pe lîngă etajul de superreactie, mai există încă două etaje de amplificare pentru semnalul de audiofreqvență, necesare excitării amplificatoarelor selective.

Etajul de superreactie funcționează astfel: semnalul cules de antenă este introdus, prin intermediul condensatorului C_A , în colectorul tranzistorului T_1 , EFT 317. Circuitul LC, acordat fix pe frecvența de 27,12 MHz, selecțiază această frecvență. Pentru aceasta, bobina L va avea 9 spire din sîrmă de Cu-Em cu \varnothing de 0,6 mm bobinate pe o carcăsă cu diametrul de 7 mm, prevăzută cu miez reglabil.

Sensibilitatea deosebită a receptorului superreactie se dă foarte faptul că semnalul se

suprapune pe oscilațiile superaudibile datorate circuitului format din condensatorul C_3 și rezistența R_3 . Gradul de reacție este reglat cu ajutorul condensatorului C_2 , care are o valoare ce variază de la un tranzistor la altul.

Condensatorul C_1 stabileste nivelul semnalului de audiofreqvență. Dacă la construirea receptorului vor apărea fluierături, acest condensator va trebui să fie micșorat la $20\mu F$ sau chiar la $10\mu F$.

Rezistențele R_1 și R_2 stabilesc polarizarea bazei tranzistorului T_1 .

Rezistența R_3 introduce o reacție negativă pentru stabilitatea etajului. Această rezistență poate fi mărită sau micșorată (în limite mici), funcție de factorul de amplificare al tranzistorului folosit.

Bobina de soc S are rolul de a bloca tensiunea de radiofreqvență și se va confectiona pe o rezistență de $1 M\Omega/0,5 W$. Pe această rezistență se va bobina spiră lîngă spiră, pînă la umplerea tronsonului, sîrmă cu \varnothing de $0,1$ mm izolată cu email sau mătase.

Capetele sîrmel se vor lipi la terminalele rezistenței. Valoarea de $1 M\Omega$ pentru această rezistență nu este critică, rezistență putînd fi și de $600-800 k\Omega$, avind însă același wattaj pentru a respecta dimensiunile de gabarit. Inductanța arcului este cuprinsă între 40 și $60\mu H$.

Transformatorul Tr va avea role din permaloy și va fi de

tipul celor folosite în receptoarele mici cu tranzistori pentru adaptarea difuzorului. De la acest transformator se păstrează totele și carcasa.

Înășurarea primară va avea 1200 de spire din sîrmă de Cu-Em cu \varnothing de $0,09$, iar înășurarea secundară 300 de spire din sîrmă de Cu-Em cu \varnothing de $0,1$.

Acest transformator servește pentru adaptare și cuplaj cu etajele amplificatoare de audiofreqvență.

Condensatorul C_4 separă componenta alternativă de cota continuă, pe care o blochează.

Rezistențele R_4 și R_5 stabilesc polarizarea bazei tranzistorului T_2 , EFT 353.

Rezistența $R_7 = 6,8 k\Omega$, aflată

în colectorul tranzistorului T_2 , este rezistența de sarcină pentru acest tranzistor.


R_6 este conectată în emitorul tranzistorului T_2 și introduce o reacție negativă, care îmbunătățește stabilitatea etajului.

Etajul următor este la fel cu precedentul, cu menținerea că valorile pieselor sunt alese pentru a obține un curent de sarcină mai mare.

În locul tranzistorului T_3 , de tipul EFT 353 se pot folosi tranzistoare de tipul EFT 323, TI 14 sau AC 180.

Receptorul utilizează o antenă de tipul baston cu o lungime de 1,25 m.

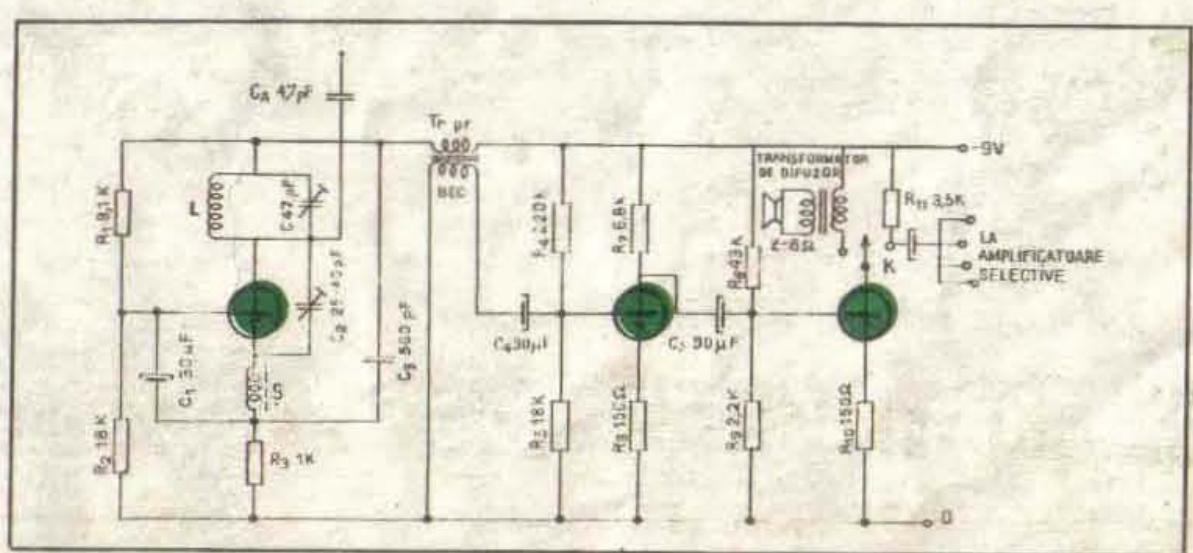
Comutatorul K folosește pentru conectarea pe difuzor sau amplificatoarele selective.



ASTRONAUTICA

Conf. univ. dr. ing. EL. ZĂGĂNESCU

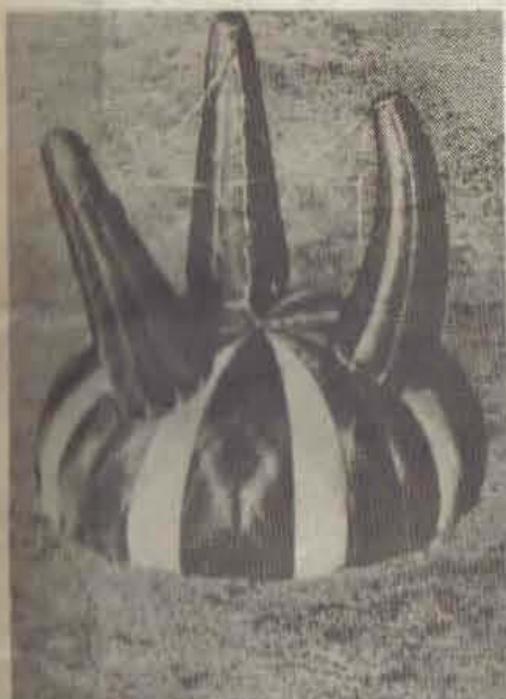• Locul de aselenizare a echipajului ultimei misiuni «Apollo» (care va fi deschisă în iulie 1972 sub denumirea de «Apollo-16») trebuie fixat cel mai târziu pînă în sfîrsitul acestui an. Dr. Lee Scherer, director pentru zborurile lunare la NASA, a declarat că este foarte



dificilă alegera acestui loc, întrucât de la acest zbor trebuie să se obțină maximum de informație «înainte de a fi inchis dosarul Apollo»... În afara craterului Alphonso, propus încă din luna iunie a. c., candidaază zona craterului Gassendi, la sud de Oceanul Furtunilor, și unele regiuni situate în apropierea virfului Mării Crizelor.


- Specialiștii ai firmei «Boeing» au propus NASA să se monteze aripi primului etaj al rachetei «Saturn»-5 spre a forma elementul propulsor reutilizat în sistemul navetelor spațiale. Se prevede utilizarea acelorași motoare utilizate deja pe această rachetă, dar aceasta înseamnă posibilitatea a numai zece lansări successive, în comparație cu cele cca. 100 de reutilizări pentru care sunt proiectate motoarele destinate a echipelor viitoarelor «navete».

• Pentru robotii spatiali care ar urma sa coboare lin pe Marte in anul 1975, spre a verifica daca exista forme de viata pe aceasta planetă, au inceput recent incercările sistemului de parașute capabil sa reduca corespunzator viteza de coborire pe solul martian; incercările urmează a fi efectuate la altitudini de 15 km cu o parașută avind diametrul de 16 m, susținând o capsulă lungă de cca 3 m.


- • Mai întins cu 38 m decit marele radiotelescop «Mark»-1 de la Jodrell

- Mai intins cu 38 m decit marele radiotelescop «Mark»-1 de la Jodrell Bank, noul instrument proiectat de specialistii britanici si denumit «Mark»-VA urmeaza a fi instalat la Meifod in comitatul Montgomery. Capabil sa opereze intr-o larga gamă de unde incepind de la cîteva centimetri, noul radiotelescop va putea fi utilizat in cooperare cu «Mark»-1 spre a forma un sistem interferometric cu baza de peste 80 km.

- Viteza, compoziția și temperatura «vîntului solar» au fost analizate de stațiile sovietice lansate spre Marte. În luna mai a.c. Stațiile «Mars»-2 și 3 au analizat acești parametri ai fluxului de particule încărcate lansate în spațiu de Soare, din diverse regiuni și la diferite intervale de timp. Au fost folosite spectrometre de ioni și electroni, cu domeniu de înregistrare de la 30 la 10 000 eV. Viteza «vîntului» variază de la 300 la 600 km/s, în raport de modificarea continutului de particule alfa de la 5 la 10 %.

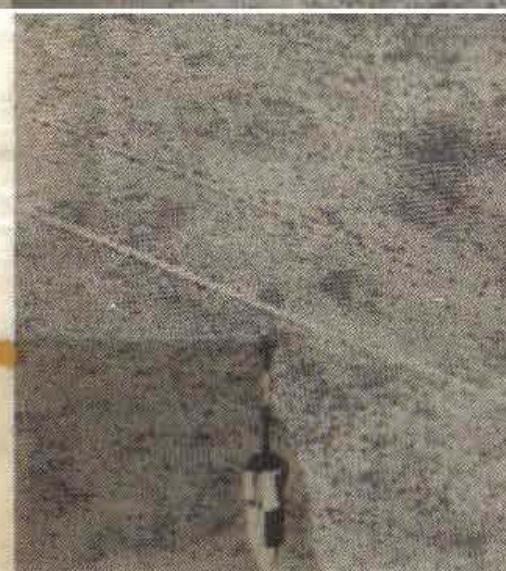

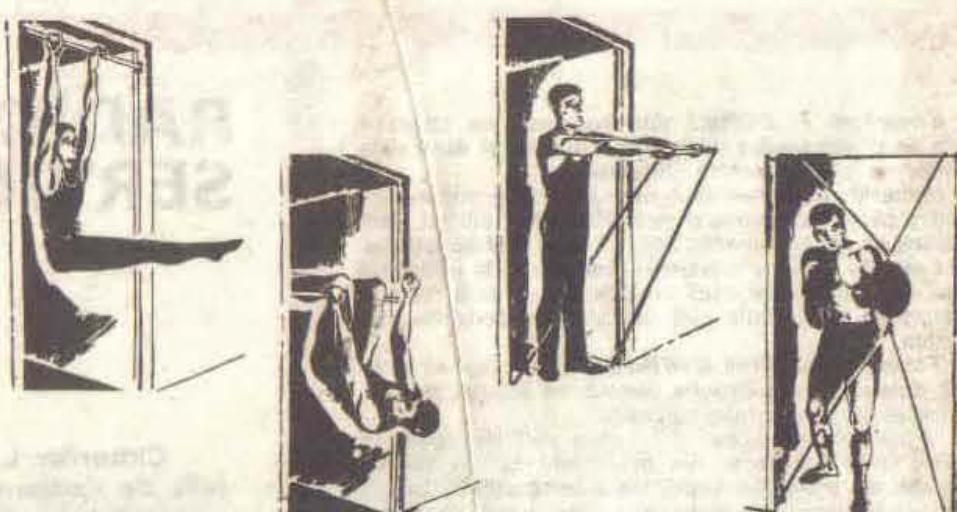Fotografie luată din perioada încercărilor unei parașute experimentale destinate recuperării elementelor apărătoarelor cosmice (n. 23)



GIMNASTICA ÎN CADRUL USII

Este foarte usor să faceți gimnastică în cadrul ușii, pregătindu-vă singuri utilajul sportiv necesar.

Ca materiale sunt necesare o bucată de țeavă de otel cu ϕ de 13 mm, două cîrlige de otel, o bucată de tablă de $200 \times 20 \times 1,5$ mm și 9 suruburi. Pentru extensor se pot folosi o cameră de bicicletă, o bară de lemn de 20 mm diametru și 200 mm lungime și 8 cuie de otel.

Mingea de antrenament pentru box se poate executa dintr-o minge veche de volei sau de fotbal. Pentru a o fixa în cadrul ușii sunt necesare patru rondele din piele tare de 70 mm diametru, două splinturi (4×55 mm), două rondele metalice cu diametrul interior de 4 mm și 8 nituri.

Bucata de ţeavă de lungime egală cu lățimea ușii se tăie la ambele capete cu cîte 8 mm. Cîrligele se turtesc cu ciocanul astfel încît să intre fără

Bucata de țeavă de lungime egală cu lățimea ușii se taie la ambele capete cu cîte 8 mm. Cîrligele se urtesc cu ciocanul astfel încît să intre fără joc în ambele capete ale țevii (1). Verificați dacă țeava cu cîrligele intră fără joc în deschiderea ușii. Bara se fixează pe patru suporti din tablă de $50 \times 20 \times 1,5$ mm (2), care se montează o perete la 60 mm distanță de marginea superioară a ușii, iar a doua perete mai jos, în funcție de înălțimea dv. Extensorul se execută dintr-o cameră de bicicletă tăiată în 4 bucăți egale. Pentru fixarea lui, în partea superioară a eadnului ușii se introduc două șuruburi la distanța de 600 mm, iar în podea se bat două scoabe, în adinçituri, astfel încît să nu depășească nivelul podelei, tot la distanța de 600 mm.

Dispozitivul de fixare a extensorului se poate folosi și pentru fixarea mingii de antrenament pentru box, o minge de piele, umplută cu talaj și având în mijlocul umpluturii o piatră de 2,5-3 kg. Elementele de prindere a mingii se execută din șplinturi de 4×55 mm (3). Pentru aceasta în centrul rondelelor de piele se dau găuri prin care se introduc șplinturile cu rondele metalice. Capetele șplintelor se desfac, se aşază a doua rondelă de piele și se fixează cele două rondele de piele cu nituri (4).

În minge se dau găuri la două capete opuse, se introduc rondelele de piele cu sălinturi și se coase mingea la loc.

SIMEONIA METALLELOR

ORIZONTAL: 1) Metalul electricității — Foia metalică a cutiilor de conserve; 2) «Cameleonul» metalelor rare folosit la fabricarea oțeturilor speciale — La fiecare tonă de apă conține cca 50 miligrame de aur; 3) Aliatul platinei din aparatelor fine ale laboratoarelor de chimie și fizică — Localitate în Banat unde s-au descoperit unele și ateliere de fierărie din vremea dacilor; 4) Sodiu — Metalul cel mai plastic numit și «argintul cel greu»; 5) Intră-n amalgam! — Fluviu de la care își trage numele tinărul metal reniu — Unu plus patru; 6) Neon — Exploataitor al fierului în Dacia Felix — Ieri după astăzi? 7) Fier frântuzesc anagramat — Fainic — Uzina vie, posessare doar a cătova

gram de fier; 8) Tratarea termică a oțelului — Insuiă în Miderana cu cele mai importante zăcăminte de minereu de fier din întreaga Italie; 9) Poleit cu metalul... soarelui — Titanul, metalul fără de moarte... — și prețiosul aur; 10) Podoabă metallică de mină — Suvite născute din laminor; 11) Mîncate adesea de fiare — Metal monovalent ca: sodiu, potasiu, litiu, rubidiu și cesiu; 12) Vibrații în «la» emise de oțelul dirijorului — Nicheliul considerat de mineralogii în raport cu cobaltul.

VERTICAL: 1) Păsări metalice — Carbonat de plumb; 2) Metal de tipul: wolfram, moliobden, vanadiu, pe care se bazează producția oțelurilor speciale — «Argintul lichid», numit de alchimiști «mater metallorum»; 3) Furnizoarea de aur negru a Reșiței — Căpetenii egiptene beneficiare ale aurului din cea mai veche mină în lumii astăzi în Valea Porumbeilor (sing.); 4) Bucată de piatră (reg.) — Cel mai ușor metal, de primă importanță pentru tehnica nucleară; 5) În componența vanadiului — Cetatea a metalului românesc; 6) Marele olimpic reprezentat simbolic prin cositor — Iar s-a întors! 7) 50% sulf — Penel — Materia primă a «cetăților de foc»; 8) Dunări — Afiate în aer! — Cale ferată; 9) Cristalele violete derivează din aluminiu (oxidul de aluminiu) — Lamplon auto; 10) În stare pură — Nume de fată; 11) Statul în care s-au topit pentru prima dată la olață cuprul cu cositorul, obținându-se bronzul — Explosiv pentru lucrările miniere; 12) La Lueta! — Aliaj de cupru și zinc — Călăuză pe drumuri de viață.

SOFIA BUCURESCU

A handwritten crossword puzzle grid. The grid consists of a 12x12 grid of squares. Some squares are blacked out, forming the crossword's structure. Handwritten words are placed in the grid:

- Row 1: CUPROUS (across)
- Row 2: WOLFRAM (across)
- Row 3: (empty)
- Row 4: HANDBOOK (across)
- Row 5: MARINER (across)
- Row 6: NEUTRAL (across)
- Row 7: PRESENT (across)
- Row 8: CALIRE (across)
- Row 9: DURIT (across)
- Row 10: ARBATA (across)
- Row 11: PERIOD (across)
- Row 12: (empty)

Clue numbers are written vertically along the left edge of the grid:

- 1 CUPROUS
- 2 WOLFRAM
- 3 (empty)
- 4 HANDBOOK
- 5 MARINER
- 6 NEUTRAL
- 7 PRESENT
- 8 CALIRE
- 9 DURIT
- 10 ARBATA
- 11 PERIOD
- 12 (empty)

în dialog cu cititorii

Tovarășul F. CORBU din București ne întreabă cum se poate realiza un interfon simplu și dacă este nevoie de permis pentru utilizarea lui.

Urmărîți numerele viitoare ale «TehniuM»-ului, pentru că, tînind seama și de dorința altor cititori, vom publica un montaj special studiat ca preț și simplitate de execuție. Pentru folosirea interfonului în interiorul locuinței particulare, dacă nu este conectat la rețea telefonică, nu trebuie nici un fel de autorizație sau permis.

Tovarășa SUZANA GAVRILESCU din Iași ne solicită datele de construcție pentru un aparat electric de uscat pârâu, eventual cu cască.


Aparatele de acest gen, care sunt deosebit de ieftine, sunt prevăzute din proiectare cu un sistem eficient de protecție împotriva electrocucurării. Nu vă sfătuim să abordați o asemenea construcție, deoarece, în afară de faptul că nu va avea finisajul unui produs industrial, nu va prezenta nici siguranță în funcționare și poate deveni o sursă de accidente grave.

Tovarășul MOISE FLORIN din București ne întreabă care este tensiunea maximă care poate fi aplicată tranzistoarelor actuale.

Tensiunea maximă de funcționare a unui tranzistor o puteți găsi în orice catalog de tranzistoare; puteți să vă faceți o idee consultând catalogul editat de Editura tehnică. Credem însă că pe dv. vă interesează cam la ce limite s-a ajuns în etapa actuală. Pentru televizoare portabile a fost necesar să se construiască tranzistoare de putere care să reziste la tensiuni de peste 500 V. Întructă tendință de a construi televizoare tranzistorizate integral alimentate direct la rețea se face din ce în ce mai simțită, s-a trecut la fabricarea de tranzistoare de putere medie și mare, care să reziste la tensiuni de peste 1 000... 3 000 V. S-au produs, de asemenea, și diode pentru recuperare, cu siliciu, la tensiuni inverse depășind 5 000 V, de asemenea, și diode pentru foarte înaltă tensiune la 25 000 V.

Tovarășul MIHAI PETROV — Tulcea

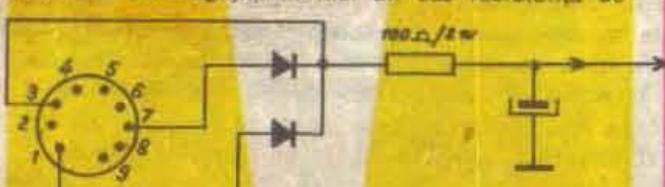Puteți înlocui tubul EZ80 cu două diode semiconductoare și nu cu o punte redresoare de tipul ABC. Diodele D7J pe care le posedați să nu indicați pentru modificarea ce doriti să-o executați. Sudati direct pe piciorurile soclului terminalele diodelor, ca în figura alăturată. Nu neglijati în nici un caz rezistența de



100Ω/2W, conectată între piciorul 3 și primul condensator electrolytic. Lipsa acestei rezistențe poate distruge diodele. (Pentru momentul pornirii, condensatorul electrolytic are impedanță foarte mică, curențul ce trece prin diodă depășind cu mult pe cel admisibil.) La transformator nu operați nici o modificare.

FILATELIE

MARI ANIVERSĂRI
CULTURALE



Emissiunea prevăzută a fi pusă în circulație în ultima lună a anului, cuprinde patru valori dedicate unor personalități ilustre ale științei și tehnicii universale: Fernando de Magalhaes (Magellan), Johannes Kepler, Iuri Gagarin, Ernest Rutherford.

In fotografie — valorile reprezentându-l pe Magellan și Gagarin.



TEHNİUM 1972 vă urează
La Multi Ani !


RADIO-SERVICE

CARMEN 3

Ing. I. MIHĂESCU

Cititorilor L. Bălan din Rădăuți, Gelu Neamțu din Buzău, A. Kun din Oradea, Schwab Iuliu din Codlea și tuturor celor ce ne-au solicitat consultații privind schema radiorecepto- rului «Carmen 3» le oferim pe scurt următoarele precizări:

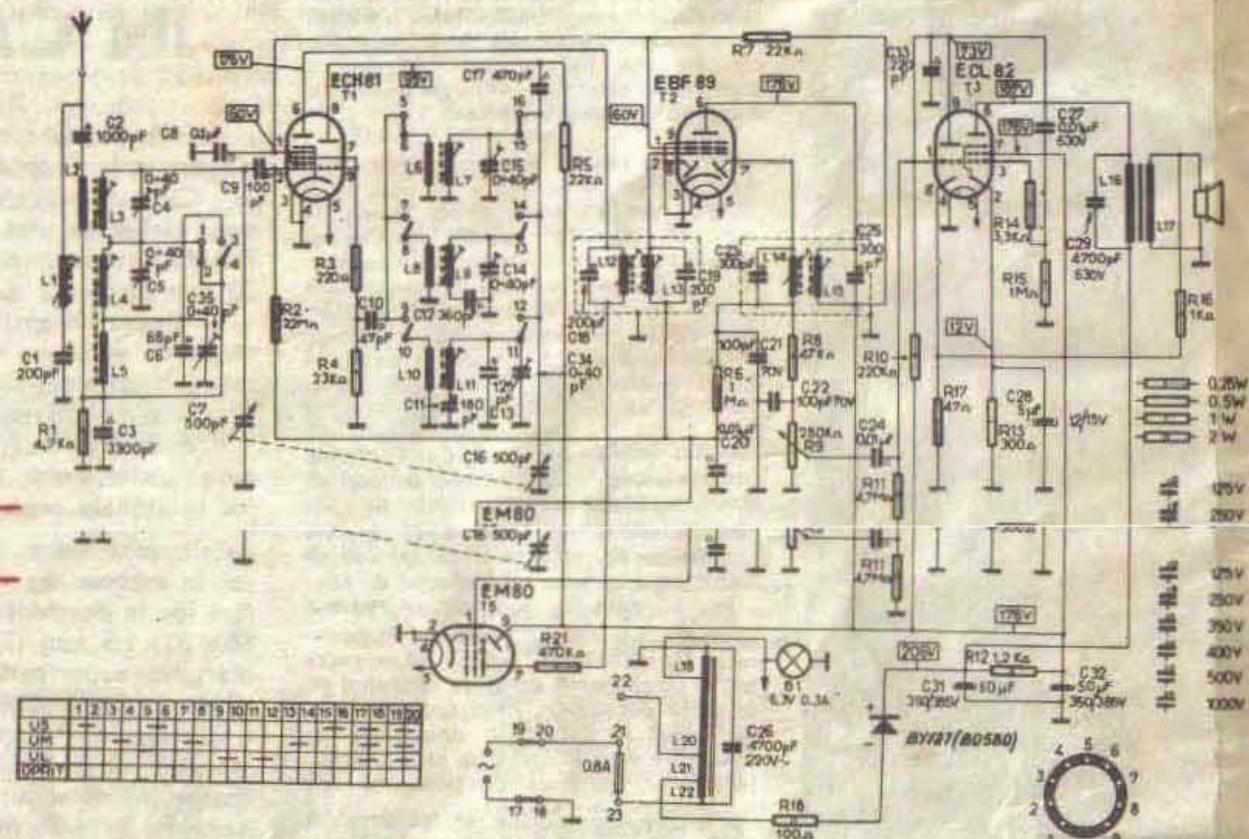Defectuoasa funcționare pe gama undelor medii se datorează, de cele mai multe ori, contactelor imperfecte din claviatură — oxidare, deformarea lamelelor. Se verifică poziția contactelor conform indicațiilor din schemă, apoi se curăță cu o bucatică de lemn de brad, se sterg cu spirt, după care se arcuiesc din nou.



Se va mai verifica dacă nu sunt rupte capetele bobinelor sau alte conexiuni, precum și condensatorii trimer C_5 și C_{15} .

Motivul unei audii foarte distorsionate, însotită de arderea repetată a rezistenței R_{12} , este defectarea tubului ECL 82.

După un timp de funcționare, 5–10 minute, electrozii din interior se încălzesc, se dilată și se produce scurtcircuitarea grilei 1 cu grila 2.

Remedierea constă în înlocuirea tubului ECL 82, montarea unei noi rezistențe R_{12} de $300\Omega /1\text{ W}$, precum și verificarea, eventual înlocuirea condensatorului C_{28} .

ZIUA MĂRCII POSTALE



ATR

COLABORATORII PERMANENȚI AI REVISTEI:

- Ing. R. COMAN • Dr. ing. L. FLORU • Tehn. NIC. HANU
- Ing. M. IVANCIOVICI • Ing. M. LAURIC • Ing. V. LAURIC
- Biolog EL. MANTU • Ing. L. MARTIN • Ing. I. MIHĂESCU
- Ing. R. MOSCOVICI • Prof. I. PĂTRĂȘCU • Ing. D. PETROPOL • Fiz. VLAICU RADU • Ing. L. RUBEL • Ing. IL. SUCIU • Arh. E. VERNESCU • Ing. D. ZAMFIRESCU
- Dr. ing. FL. ZĂGĂNEȘCU

Prezentarea artistică: ADRIAN MATEESCU
Prezentarea grafică: ARCADIE DANIELIU



Redacția și administrația: București, Piața Scintei 1
Telefon: 17 60 18, interior 1159 și 1734
Tiparul executat la Combinatul poligrafic «Casa Scintei»