

Tehniium

REVISTĂ LUNARĂ EDITATĂ DE C.G. AL U.T.C.


ANUL XV - NR. 176

7/85

CONSTRUCȚII PENTRU AMATORI

SUMAR

- AUTODOTAREA LABORATOARELOR ȘCOLARE** pag. 2—3
Televizor-osciloscop
Laser didactic
- INIȚIERE ÎN RADIOELECTRONICĂ** pag. 4—5
Aplicații AO
Masă de montaj
- CQ-YO** pag. 6—7
Transeiver pentru banda de 144,0—146,0 MHz
S-metru
- HI-FI** pag. 8—9
Introducere în proiectarea incintelor acustice
Sursă de tensiune reglabilă
- ATELIER** pag. 10—11
Stație de telecomandă
- LA CEREREA CITITORILOR** ... pag. 12—13
Magnetofonul KASHTAN
- AUTO-MOTO** pag. 14—15
Autoturismele OLTCIT: Service
Biogazul în transporturi
Motorul diesel coboară spre micile cilindree
Între țigară și eșapament
- FOTOTEHNICĂ** pag. 16—17
Reproducerea textelor, desenelor și tablourilor
ORWOCOLOR NC 21/ORWOCHROME UT 23
- CITITORII RECOMANDĂ** pag. 18—19
Receptor pentru banda de 80 m
Inel de reducere
Convertor
Curățarea mobilei
Bază de timp de joasă frecvență pentru osciloscop
- TEHNICĂ MODERNĂ** pag. 20—21
Sisteme cu microprocesoare
Ohmmetru liniar de precizie
Televiziunea în culori
- REVISTA REVISTELOR** pag. 22
Micro Tx
Metronom
Efecte luminoase
Amplificator
QRPP-Rx/Tx
- PUBLICITATE** pag. 23
ÎNȚEPRINDEREA ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ
- SERVICE** pag. 24
Radiocasetofonul
SANKYO STR 500 FL

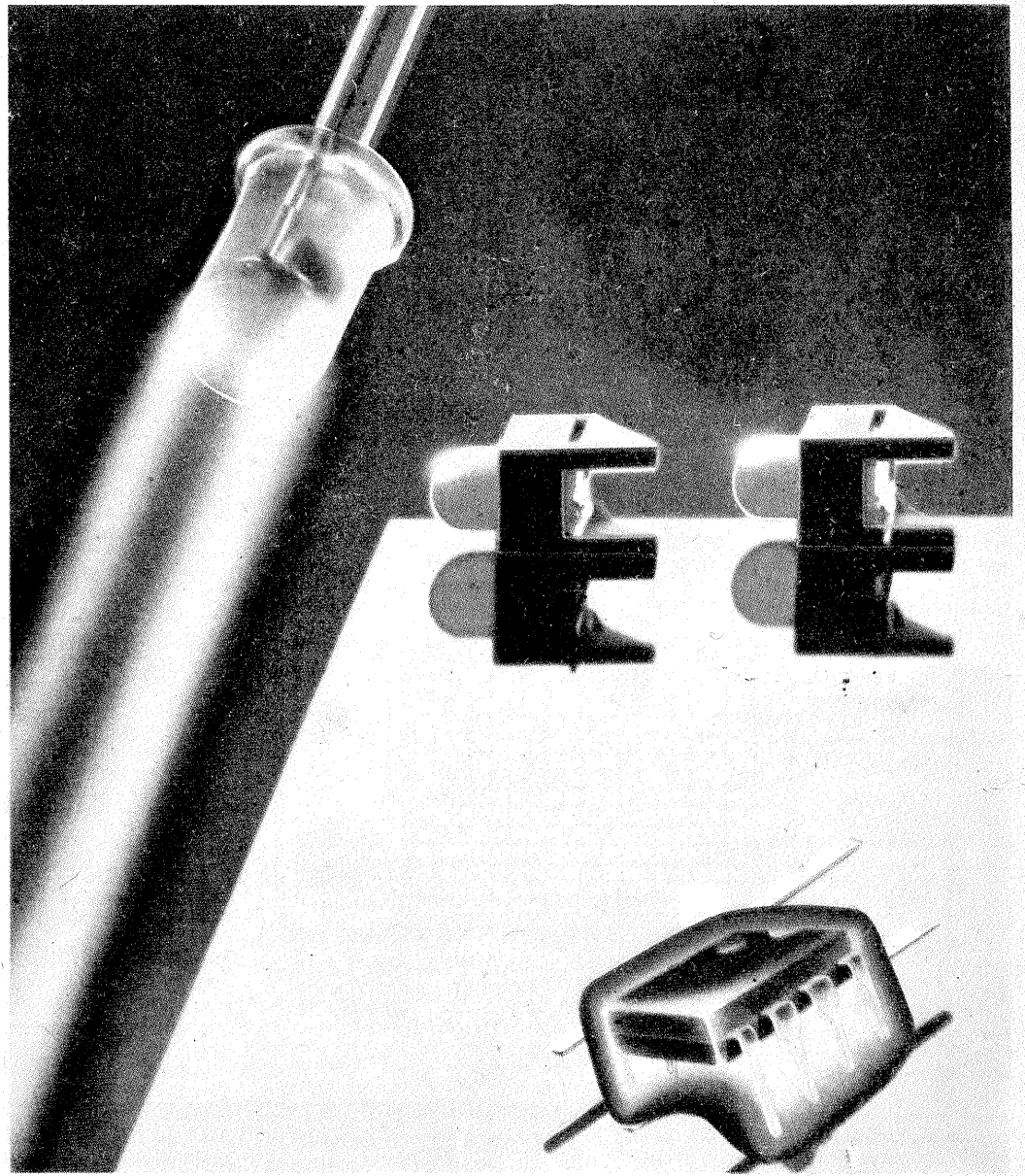

stație de
TELECOMANDĂ

(CITIȚI ÎN PAG. 10—11)

TELEVIZOR OSCILOSCOP

Ing. ALEXANDRU HARBIC

Montajul propus alăturat permite utilizarea televizorului obișnuit ca osciloscop fără a opera nici o modificare în receptor. Schema adaptivului este relativ simplă, cu piese puține și nu ridică probleme deosebite de experimentare și reglaj.

Cu ajutorul montajului pot fi vizualizate semnalele de audiofrecvență (până la 20 kHz), pot fi efectuate măsurători destul de precise de tensiune și frecvență, reglaje ale amplificatoarelor AF etc.

Aparatul are o impedanță de intrare de 20 kΩ/V, permițând măsurarea tensiunilor de la ±1 V la ±500 V, în șase trepte.

Semnalul trasat pe ecran este vertical, spre deosebire de osciloscopia clasice, cu display orizontal.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

TV-osciloscopul folosește principiul emiterii și recepției interferențelor electromagnetice (IEM).

Exemplul cel mai bun al acestui fenomen este interferența pe TV cu emisiunile stațiilor de radio modulate în amplitudine, sau cele modulate de aspiratoare sau alte motoare nedeparazitate (fără ecrane sau condensatoare de antiparazitare).

IEM sînt generate în câmpul din jurul transformatorului de înaltă tensiune din TV. Pulsațiile (semnalele) apar la momentul precis al baleierii fiecărei linii a rastrului. TV-osciloscopul detectează pulsațiile generate și se sincronizează cu ele. El generează semnale parazite „pertur-

Tranzistorul T₁ detectează semnalele emise de TV. Fiecare semnal detectat are corespondent, practic instantaneu, un semnal parazit generat de CI3 și transmis prin antena internă de ieșire la TV, care îl recepționează ca o pochnitură parazită.

Circuitul CI2 (operațional) este folosit pentru condiționarea semnalului de intrare ce trebuie măsurat. Amplificatorul este calculat pentru un câștig de 20 prin R₄ și R₅.

Poziția liniei verticale a semnalului este stabilită pe orizontală de un curent produs prin R₅ și R₁₇.

Semnalul de intrare este aplicat la intrarea neinversoare a lui CI2 printr-un divizor de tensiune determinat de R₁₄ și de rezistențele selectate de comutatorul K₃.

Comutatorul K₂ are rolul de a cupla o tensiune standard de 5,1 V pentru calibrarea osciloscopului.

Intrerupătorul K₁ pornește osciloscopul. Circuitul CI1 are rolul de a stabili tensiunea de alimentare de ±6 V și o ieșire suplimentară pentru calibrare de 5,1 V.

CONSTRUCȚIE




Carcasa în care se închide echipamentul osciloscopului nu trebuie să fie metalică pentru a putea lăsa IEM să ajungă la televizor. Antena externă de ieșire trebuie să aibă lungimea de aproximativ 20-25 cm, iar cea internă de 60-65 cm. Antena de intrare trebuie să aibă la capăt un jack de prelungire tip cască (Ø

3,5 mm) în cazul cînd recepția trebuie îmbunătățită.

Pentru măsurători se pot folosi două fire multilite, prevăzute la un capăt cu jack Ø 3,5 mm, iar la celălalt capăt cu crocodili, unul pentru intrare semnal și altul, de altă culoare, pentru masă.

PORNIRE ȘI CALIBRARE

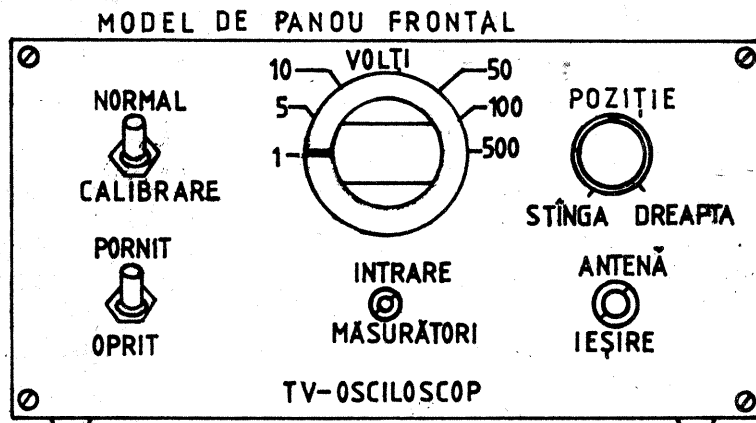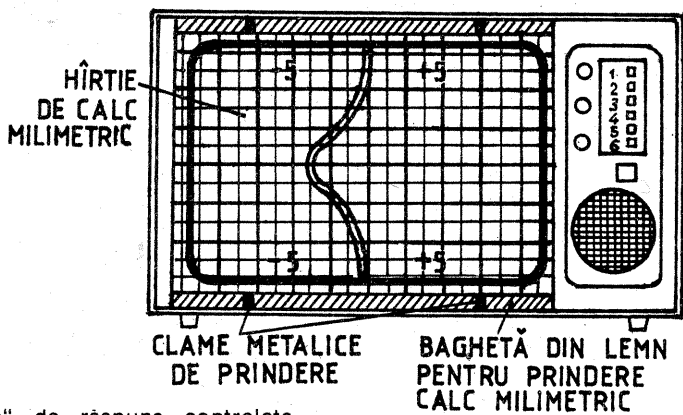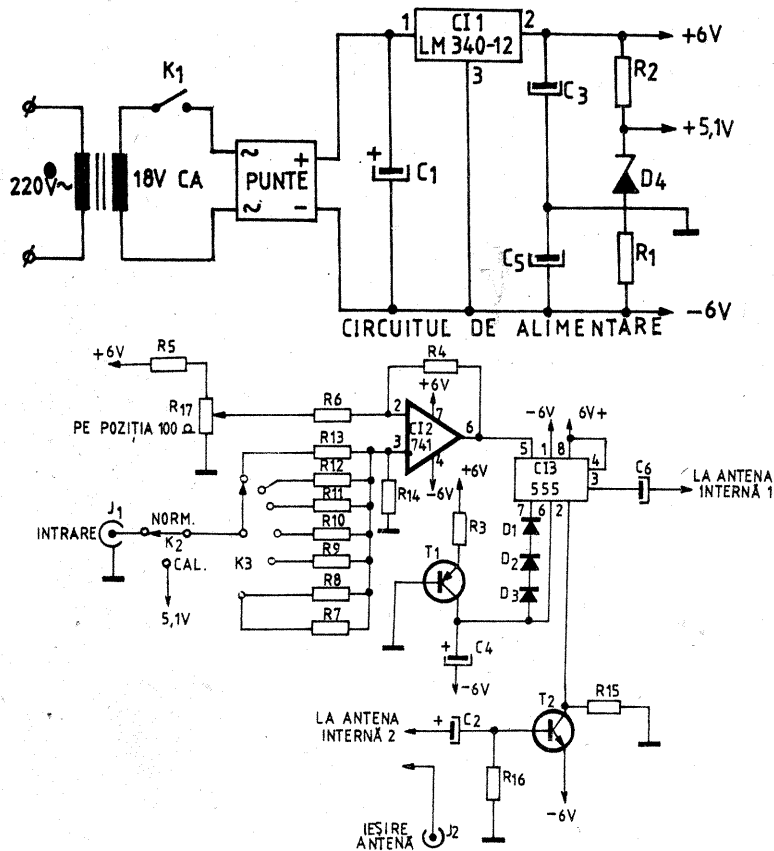Montajul, o dată realizat, se amplasează în preajma televizorului și se acționează comutatorul K₁—pornit. Comutatorul K₂ se acționează în poziția NORMAL. Se pune comutatorul de intrare în poziția 5 V. Receptorul TV se deconectează de la




batoare” de răspuns controlate. Aceste semnale parazite controlate apar la fiecare moment al baleierii unei linii a rastrului. Ochiul sesizează suma de semnale la fiecare linie baleiată ca o linie verticală, pe toată lățimea ecranului, de sus pînă jos. Banda neagră a semnalului are la mijloc o altă bandă de culoare albă, totul pe un fond gri.

Baza de timp a osciloscopului este oscilația verticală a televizorului.

PRINCIPIUL SCHEMEI

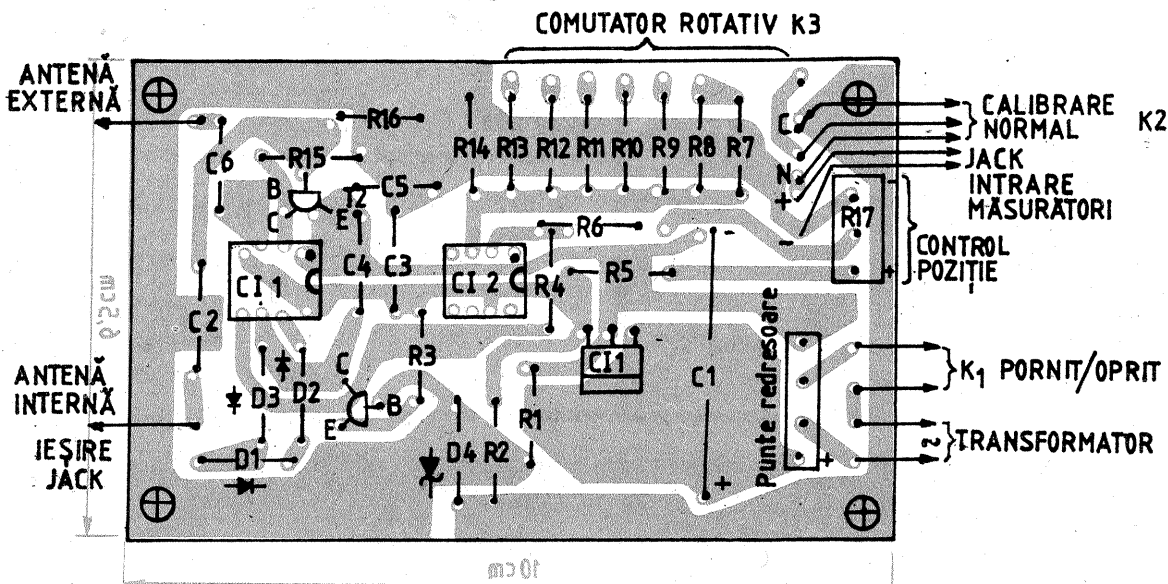Circuitul integrat CI3, 555 (timer), este inima osciloscopului, ca modulador de impulsuri. CI1 generează un șir de semnale pulsatorii, cu frecvența egală cu frecvența de baleiaj orizontal a TV. Fiecare pulsație apare o dată cu începutul baleierii unei linii a rastrului. Diferența Δt de timp pînă la apariția semnalului parazit este direct proporțională cu mărimea semnalului ce este măsurat.





APLICAȚII AO

Pagini realizate de fiz. A. MĂRCULESCU

(URMARE DIN NR. TRECUT)

Montajul din figura 8 reprezintă un indicator de semnale alternative parazite, fiind deosebit de util la depistarea traseelor mascate ale conductoarelor de rețea sau a altor surse perturbatoare de joasă frecvență.

Circuitul are la bază tot un amplificator operațional în buclă deschisă, alimentat de data aceasta de la o sursă diferențială de tensiune ($\pm 6V$) și prevăzută cu potențiometrul P_1 pentru efectuarea reglajului de offset.

Semnalele alternative parazite, captate de senzorul S (un disc metalic cu diametrul de câțiva centimetri), ajung la intrarea inversoare a operaționalului prin cordonul de legătură (ecranat, cu ecranul pus la masă) și prin rezistența de limitare R_2 . Intrarea neinvertorare a AO este pusă la masă prin R_3 . Semnalele sînt amplificate cu un câștig foarte mare (datorită buclei deschise), iar tensiunea de ieșire a operaționalului este redresată de dioda D_1 , filtrată de condensatorul C_1 și apoi aplicată în baza tranzistorului T_1 prin intermediul divizorului R_4-R_5 . Primind polarizare negativă în bază, tranzistorul intră în conducție și comandă anclanșarea releului, care la rîndul său poate acționa, prin contacte de


lucru normal deschise, un indicator sau un avertizor dorit.

Montajul are o sensibilitate foarte mare de intrare (pînă la cca 1 mVef), ceea ce face ca releul să anclanșeze prin simpla atingere cu mîna a plăcii senzilor.

Reglajul de offset se efectuează astfel încît releul să fie adus foarte aproape de pragul de anclanșare, în absența semnalelor parazite de intrare. Practic se manevrează potențiometrul P_1 pînă la anclanșarea releului, apoi se dă ușor înapoi, pînă la „căderea” releului. În fine, ne asigurăm că prin atingerea senzorului cu mîna releul anclanșează ferm.

În funcție de nivelul parașizilor din mediul ambiant, rezistența R_1 poate fi optimizată experimental, utilizînd pentru probe un trimer de 1 M Ω .

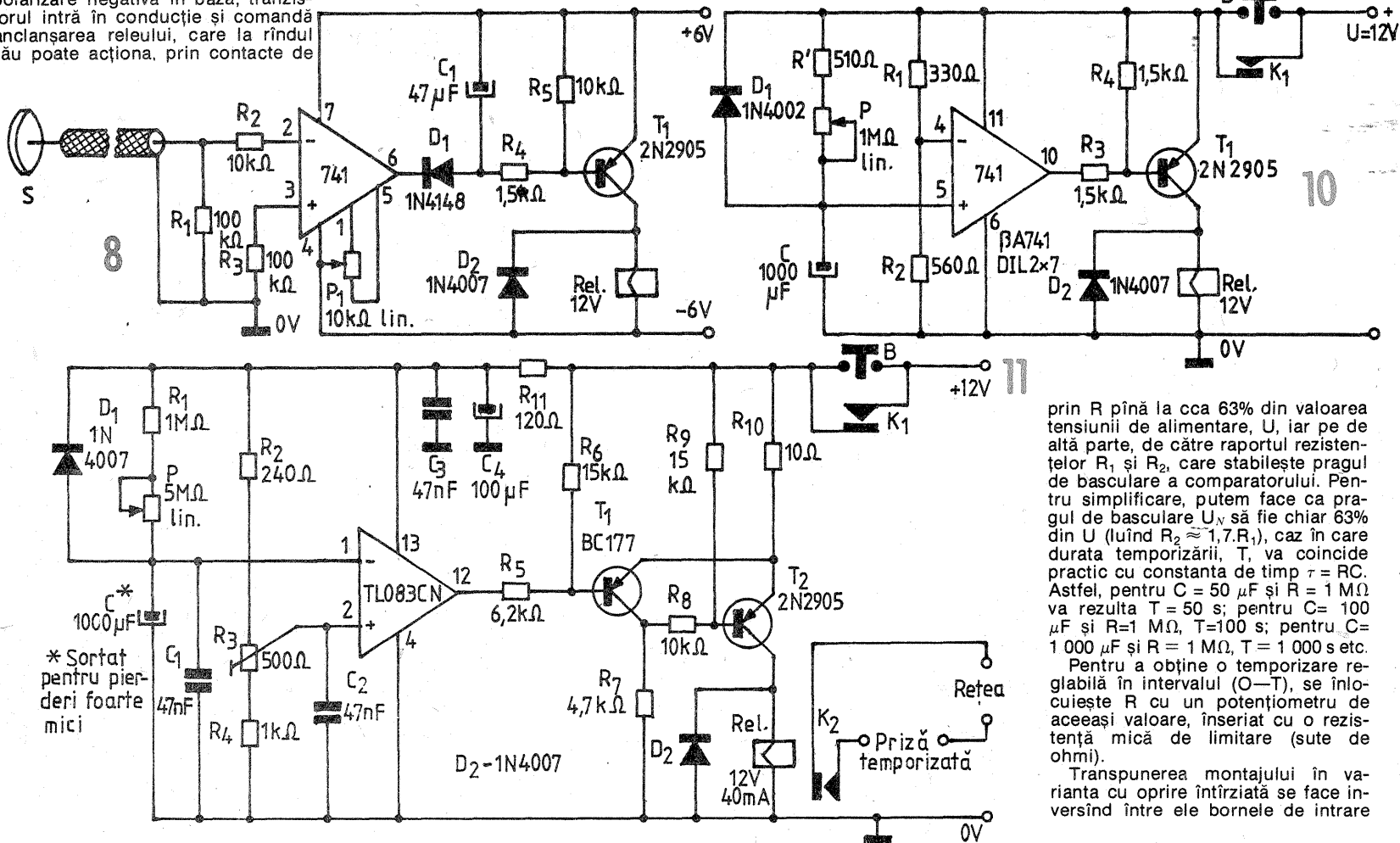Amplificatorul operațional este de tip BA741 sau echivalent. Numerotarea pinilor pe figură corespunde capsulei DIL cu 2 x 4 terminale și capsulei cu 8 terminale dispuse circular. La realizarea finală este bine să se ecraneze montajul într-o cutie metalică.



O altă categorie importantă de aplicații ale amplificatoarelor operaționale în configurație de comparator este aceea a **circuitelor de temporizare**. Vom ilustra principiul de funcționare în cazul unui montaj de pornire întârziată, pe baza exemplului simplificat din figura 9.

Intrării neinvertorare a operaționalului i se aplică în raport cu masa un potențial pozitiv fix, avînd valoarea $U_N = R_2 \cdot U / (R_1 + R_2)$. Acest potențial poate fi stabilit arbitrar între zero și U, prin alegerea adecvată a rezistențelor R_1, R_2 (eventual poate fi făcut reglabil prin introducerea unui potențiometru), el dictînd nivelul de încărcare a condensatorului pentru care ieșirea operaționalului basculează în starea de saturatie negativă.

La conectarea alimentării, condensatorul C începe să se încarce prin rezistența R, dioda D_1 fiind blocată. Tensiunea U_c de la bornele condensatorului, aplicată între intrarea inversoare a AO și masă, crește exponențial după legea $U_c = U(1 - e^{-t/RC})$. În momentul în care U_c

depășește valoarea lui U_N , ieșirea AO basculează în saturatie negativă, tranzistorul T_1 intră în conducție, releul este atras și prin contactele sale de lucru este acționat consumatorul dorit (de exemplu, un avertizor sonor).

Oprirea consumatorului se face întrerupînd alimentarea montajului (se deschide întrerupătorul K și releul revine în repaus). În acest moment, condensatorul începe să se descarce rapid prin dioda D_2 — care poate acum conduce, nemaivînd plusul alimentării aplicat în catod — și prin rezistențele R_1, R_2 , cu valoarea însumată de cel mult 2—3 k Ω . În funcție de valoarea sa, condensatorul se descarcă în fracțiuni de secundă pînă la cîteva secunde, pregătind astfel montajul pentru o nouă acționare temporizată, care se comandă prin închiderea întrerupătorului K.

Durata temporizării, T, este dictată, pe de o parte, de către constanta de timp $\tau = RC$ (τ în secunde, R în ohmi, C în farazi), care reprezintă timpul de încărcare a lui C

prin R pînă la cca 63% din valoarea tensiunii de alimentare, U, iar pe de altă parte, de către raportul rezistențelor R_1 și R_2 , care stabilește pragul de basculare a comparatorului. Pentru simplificarea, putem face ca pragul de basculare U_N să fie chiar 63% din U (luînd $R_2 \approx 1,7 \cdot R_1$), caz în care durata temporizării, T, va coincide practic cu constanta de timp $\tau = RC$. Astfel, pentru C = 50 μF și R = 1 M Ω va rezulta T = 50 s; pentru C = 100 μF și R = 1 M Ω , T = 100 s; pentru C = 1 000 μF și R = 1 M Ω , T = 1 000 s etc.

Pentru a obține o temporizare reglabilă în intervalul (0—T), se înlocuiește R cu un potențiometru de aceeași valoare, înseriat cu o rezistență mică de limitare (sute de ohmi).

Transpunerea montajului în varianta cu oprire întârziată se face inversînd între ele bornele de intrare

Vă propunem construcția UNEI MESE DE MONTAJ

Fotografia alăturată reprezintă un amplificator audio de putere în variantă mono, bineînțeles fără tranzistoarele finale, care sînt racordate în exterior, pe radiatoare. În cele ce urmează sugerăm constructorilor începători nu realizarea amplificatorului în sine (o schemă preluată din revista „Tehnum” nr. 11/1981, cu mici modificări), ci a plăcuței sale de montaj provizorie, care s-a dovedit un accesoriu deosebit de util în experimentarea diverselor amplificatoare AF de putere, cu componente discrete. Ea permite trecerea comodă de la o schemă la alta, efectuarea rapidă a rețușurilor ce se impun de obicei, implantarea ușoară a pieselor de diferite gabarite, fără a fi necesară rețezarea prea scurtă a terminalelor, conexiunile făcîndu-se pe spate, direct între acestea sau cu mici fire de legătură, în cablaj clasic. În fine, după definitivarea schemei și dezlipirea pieselor componente, această masă de lucru oferă constructorului un ajutor substanțial în proiectarea cablajului definitiv pe care va fi transpus montajul, prin tatonarea celor mai convenabile poziții de amplasare.

În figură este redată la scară naturală, tot ca sugestie, placa folosită de autor; desigur, ea poate fi modificată dimensional, dar și în concepție, păstrînd numai ideile pe care constructorul le consideră adecvate prin prisma necesităților sale și a nivelului de cunoștințe dobîndite.

Se recomandă ca material pentru placă sticlotextilit, fără folie de cupru, cu grosimea de 1,5—2 mm, acesta fiind un foarte bun izolator electric, rezistent la temperatură și la șocuri mecanice (exfolierea se poate face prin corodarea cuprului în soluție de clorură ferică, dar și manual, folosind o lamă sau un bisturiu și o pensetă).

În cele patru colțuri vor fi fixate șuruburi de 3—4 mm diametru, preferabil mai lungi, imobilizate cu piulițe de o parte și de alta a plăcii pe la jumătatea lungimii lor, pentru a oferi distanțarea de suport pe ambele fețe (nu ca în fotografie, unde șuruburile sînt petrecute în întregime pe spate).

Zona hașurată din desen va fi marcată prin înțepare cu un dorn, folosind o bucată adecvată de hîrtie milimetrică lipită pe placă; se va trasa un carotaj echidistant de 5 mm x 5 mm, găurile se vor da la început cu un burghiu de 1—1,2 mm

și apoi se vor lărgi la 2,5 mm, după care se debavurează marginile cu un burghiu de 6—7 mm, rotit cu apăsare foarte ușoară. Am optat pentru orificii cu diametru mare din două considerente, și anume din necesitatea de a fixa unele piese în șuruburi (cum este cazul celor două BD-uri cu radiatoare, din fotografie), ca și datorită ușurinței cu care pot fi astfel implantate și scoase piesele, chiar cu urme de cositor pe terminale, sau cele care au terminalele distanțate „nestandardizat”.



Pe spatele plăcii, de-a lungul celor două laturi mari, au fost montate două bare permanente de alimen-

tare (sîrmă de cupru \varnothing 2 mm, cositorită), prinse în șuruburi prin intermediul unor papuci și racordate la două cordoane lițate; acestea, la rîndul lor, au fost imobilizate prin cîte o buclă „tesută” în placă.

În porțiunea nehașurată a fost schițată amplasarea unor piese mai mult sau mai puțin permanente, care echipează majoritatea schemelor actuale de amplificatoare AF cu etaj final în contratimp. Este vorba de rezistoarele de reacție din emitoarele tranzistoarelor finale

plăcii, prin intermediul unui șurub.

S-ar putea ca unele precizări să pară banale chiar și începătorilor, dar, din păcate, tocmai aceste probleme marcate ne dau deseori bătăie de cap în timpul lucrului, putînd conduce și la accidente costisitoare. În acest sens am insistat atent asupra accesului ușor, pe fața plăcii, la unele puncte esențiale din schemă (punctul median, masa, ieșirea, emitoarele, respectiv colectoarele tranzistoarelor finale, bornele rezistoarelor de reacție din emitoarele finale

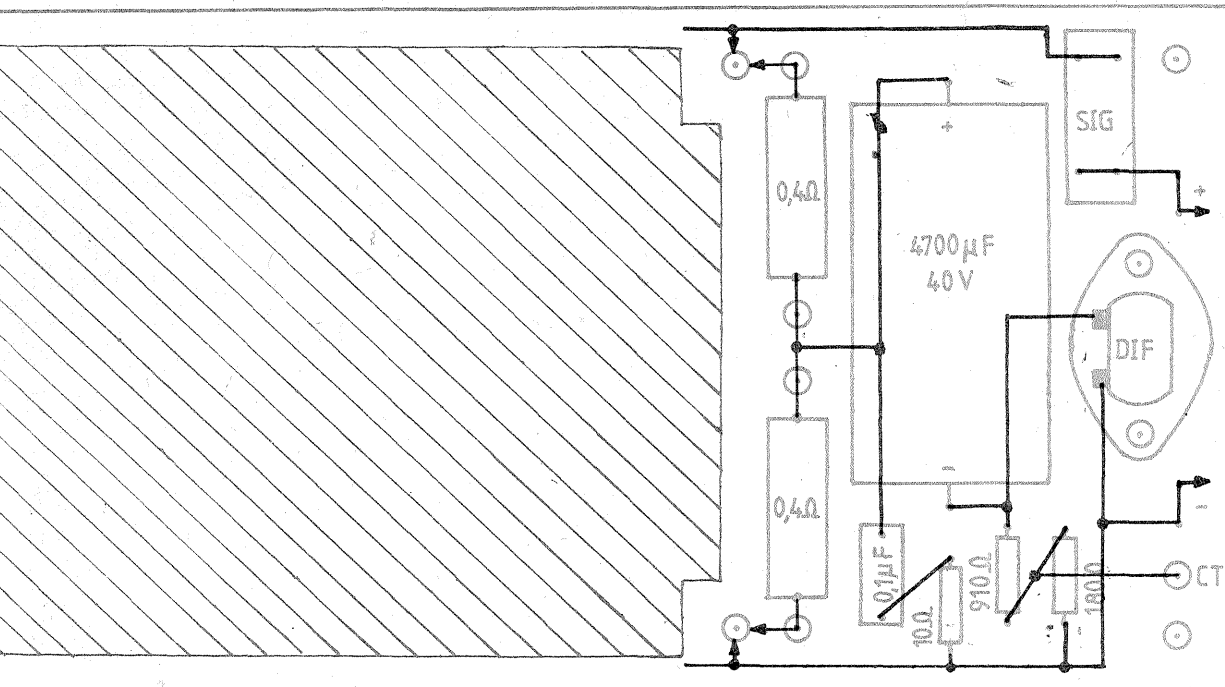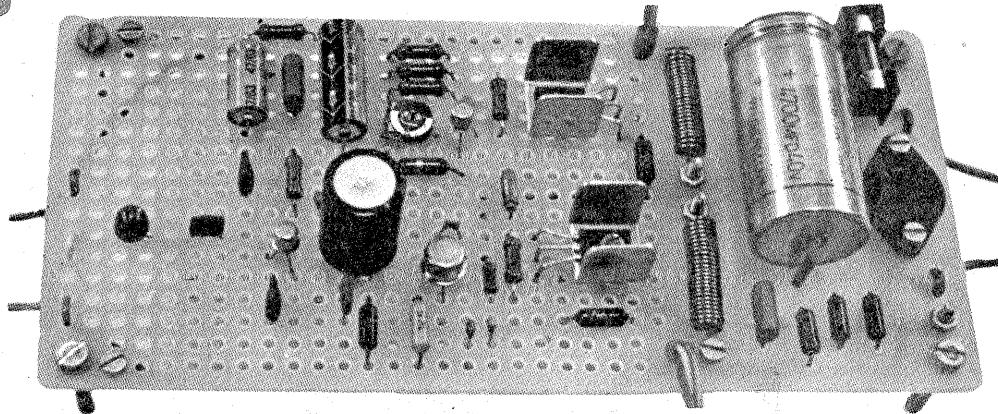

(0,4—0,5 Ω, bobinate, din constantan emailat), prinse în șuruburi, prin intermediul unor papuci, de condensatorul de ieșire (4 700 μF/40—63 V) și de grupul R-C de 10 Ω—0,1 μF.

În plus, au mai fost montate permanent o mufă mamă pentru difuzor, un soclu cu siguranță inserat pe traseul de alimentare cu plus, cele două triplete de cordoane lițate care conectează la montaj tranzistoarele finale, un divizor rezistiv (180 Ω—910 Ω), legat în paralel cu ieșirea (atenuator pentru audiere în casă atunci cînd se efectuează probe cu sarcină fictivă) și avînd punctul median accesibil pe fața

lor etc.), de avantajele acestui procedeu putîndu-se convinge repede oricare amator. Ca să dăm numai un exemplu, folosirea șuruburilor de prindere a rezistoarelor bobinate nu este un simplu moff sau o manie; ele oferă puncte utile la măsurarea curenților și a tensiunilor, pentru a nu fi obligați să întorcem placa de fiecare dată, cu riscuri sporite de a greși sau de a avea ghinion.

Revenind la fotografie, se observă că zona perforată poate găzdui lejer componentele amplificatorului, cu suficientă rezervă de spațiu pentru diverse adăugiri ulterioare, chiar de etaje suplimentare.

ale operaționalului, așa cum se arată în figura 10. Întrerupătorul de alimentare a fost înlocuit aici printr-un buton cu revenire, B, care se apasă un timp scurt pentru a da comanda de pornire (anclansarea releului). O pereche suplimentară de contacte normal deschise ale releului, K, asigură automenținerea alimentării atît timp cît acesta este atras, scoțînd de sub tensiune întregul montaj la încheierea duratei de temporizare. Cu valorile indicate, oprirea întîrziată poate fi reglată din potențiometrul P, în intervalul aproximativ (0—1 000 s).

Extinderea domeniului de temporizare presupune fie mărirea valorilor lui R sau C (eventual ale ambelor simultan), fie „forțarea” încărcării condensatorului la un procentaj

mai mare din valoarea tensiunii de alimentare, prin creșterea pragului de basculare, U_N . Soluția cu condensatoare de valori mari este limitată de creșterea simultană a pierderilor în dielectric (care, la rîndul lor, impun folosirea unor rezistențe de încărcare relativ mici). Soluția cu valori mari pentru R, folosind condensatoare mici, cu pierderi neglijabile, este preferabilă, dar are și ea limite care țin de creșterea influențelor perturbatoare, ca și de performanțele amplificatorului operațional utilizat (impedanța de intrare, curenții de polarizare de intrare etc.).

Mărirea pragului de basculare, U_N , ar putea conduce, teoretic, la durată infinită de temporizare, dar practic și aici intervin limitări legate de rezistența „de fugă” a condensatorului



(care formează un divizor cu R, împiedicînd încărcarea lui C pînă la valoarea tensiunii de alimentare), ca și limitări ce țin de performanțele operaționalului.

Folosind condensatoare electrolitice foarte bune, cu tantal sau alumina, de valori nu prea mari (pînă la 1 000 μF), rezistența de încărcare peliculare, cu valori de ordinul megaohmilor și amplificatoare operaționale avînd etajul de intrare pe J-FET-uri sau MOS-FET-uri, metoda descrisă permite obținerea lejeră a unor durate de temporizare de ordinul orelor. Astfel de montaje își găsesc nenumărate aplicații practice, ca de exemplu deconectarea automată de la rețea a receptoarelor radio sau TV la o oră dorită, pornirea întîrziată a unor consumatori etc.

Pentru a încheia acest capitol, propunem în figura 11 un montaj de oprire întîrziată a unui consumator de rețea, cu durata maximă a temporizării de cel puțin o oră. Experimental s-a utilizat unul din cele două amplificatoare operaționale cu intrare pe J-FET conținute în capsula TL083CN, dar se pot folosi orice alte operaționale singulare asemănătoare.

Valoarea totală a rezistenței de încărcare ($P + R_1$) poate fi mărită la cel puțin 10 MΩ, în funcție de scopul urmărit și de piesele disponibile (condensator foarte bun, ecranare).

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

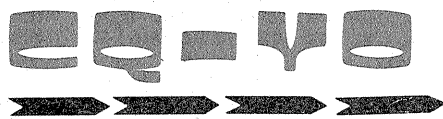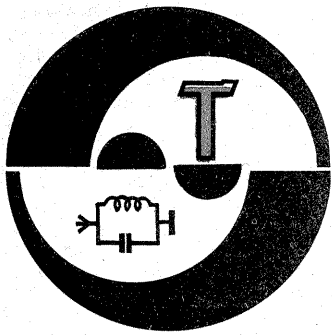

TRANSCEIVER

pentru banda de 144,0-146,0 MHz

(URMARE DIN NR.TRECUT)

Stabilitatea și măsurarea precisă în timpul traficului a frecvenței de lucru, sensibilitatea, selectivitatea și, în ultima vreme, datorită aglomerării stațiilor în benzile de UUS, un nivel ridicat de intermodulație sînt parametri de care orice radioamator trebuie să țină seama la construcția receptorului de trafic.

Pentru că ideea de la care am pornit la realizarea transceiverului a fost obținerea, în final, a unui aparat care să poată lucra în condiții grele de trafic, am ținut seama de acești parametri și de aceea schemele au fost concepute special pentru obținerea unor performanțe egale sau superioare altor aparate similare. Dacă stabilitatea frecvenței depinde de stabilitatea VFO-ului, iar măsurarea frecvenței de lucru se face digital, sensibilitatea și selectivitatea sînt obținute în special în blocurile de frecvență intermediară FM, AM și SSB-CW. Un rol important în obținerea parametrilor enunțați revine blocurilor PAF și FAF, realizate cu două circuite integrate de largă utilizare, $\beta A741$ și TBA810AS.

În schema din figura 9 se observă utilizarea lui IC30 ($\beta A741$) și ca filtru activ pentru frecvențe cuprinse între 300 Hz pînă la 3 500 Hz. În rețeaua

de reacție am utilizat R_{57} ca potențiomtru de panou pentru a obține un reglaj continuu al benzii de trecere, acest lucru fiind util la recepția CW. Cuplajul între IC30 și intrarea IC31 se face prin condensatorul C_{104} și potențiomtrul P_2 . Schema utilizată pentru TBA810AS este clasică. Pentru o mai amplă documentare se poate consulta „Manual de utilizare — Circuite integrate liniare” — vol. 1. Tot lanțul de audiofrecvență realizat cu IC30 și IC31 are o sensibilitate de 0,3 mV pentru o putere de ieșire de 50 mW pe $R_L = 4 \Omega$. În orice caz, amplificarea lui IC30 nu trebuie să depășească 20dB.



Deoarece pentru un semnal pe intrarea IC30 mai mare de 150 mV apar distorsiuni mari, am impus etajelor din amplificatoarele de frecvență intermediară ca $U_{AFmax} \leq 150$ mV. Acest lucru a determinat utilizarea pentru circuitul de RAS a unui montaj special pe care îl vom analiza în continuare (fig. 10).

Din blocul ARF-Rx pornesc prin cablu coaxial de 50 Ω un semnal pentru lanțul Fi de FM, AM și prin alt cablu coaxial 50 Ω un semnal pentru lanțul Fi de SSB-CW. Din acest motiv, intrarea amplificatorului

de frecvență intermediară 10,7 MHz este făcută printr-un filtru II de adaptare a impedanțelor, realizat cu $C_{55}L_5C_{56}$. Deoarece T_8 are o impedanță mare de intrare, s-a polarizat poarta 1 printr-un divizor format din R_{29} și R_{30} , care adaptează corect intrarea amplificatorului la filtrul de intrare prin C_{57} . Poarta 2 a lui T_8 se polarizează prin R_{27} și R_{28} , dar este acționată și cu tensiunea de RAS din IC28. Pentru ca T_8 , la anumite valori ale tensiunii de intrare, să poată deveni un atenuator variabil comandat de tensiunea de RAS, s-au utilizat, pentru polarizarea sursei, dioda D_5 și grupul RC, format din $R_{31}C_{64}C_{65}$. Întîrzierea la acționare se obține cu condensatorul de ieșire (T_8) și intrare (IC28 și IC29) se utilizează un repetor—tranzistor T_9 . Din sursa lui se culege semnal pentru lanțul FM și AM.

Pentru recepția FM ne-am oprit asupra unui circuit integrat cu performanțe deosebite și datorită faptului că conține toate funcțiile necesare unui modul de frecvență intermediară din receptoare moderne, de înaltă fidelitate ($\beta M3189$). Datorită celor trei amplificatoare de Fi conți-

Y03CM, Y03CTW

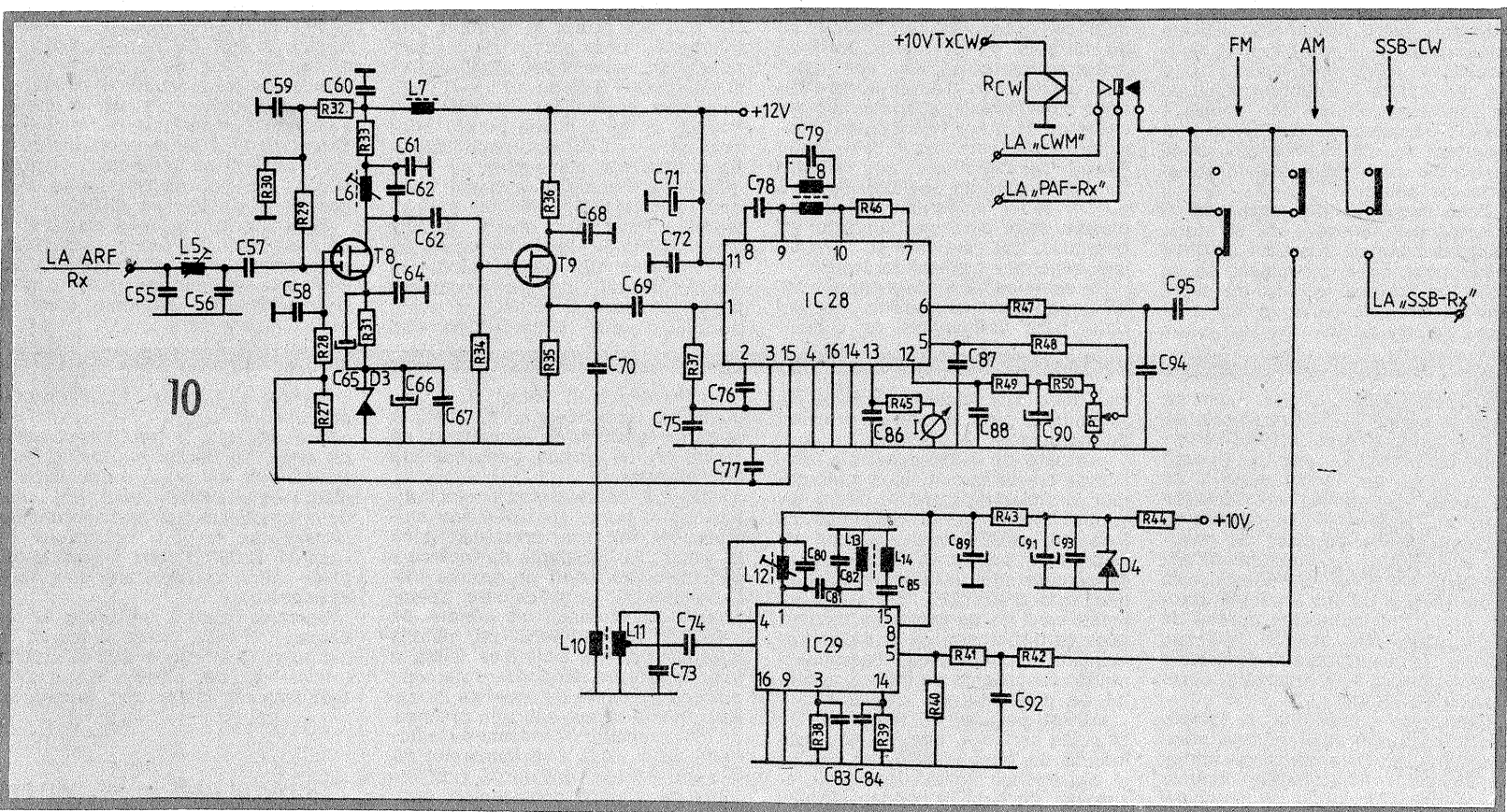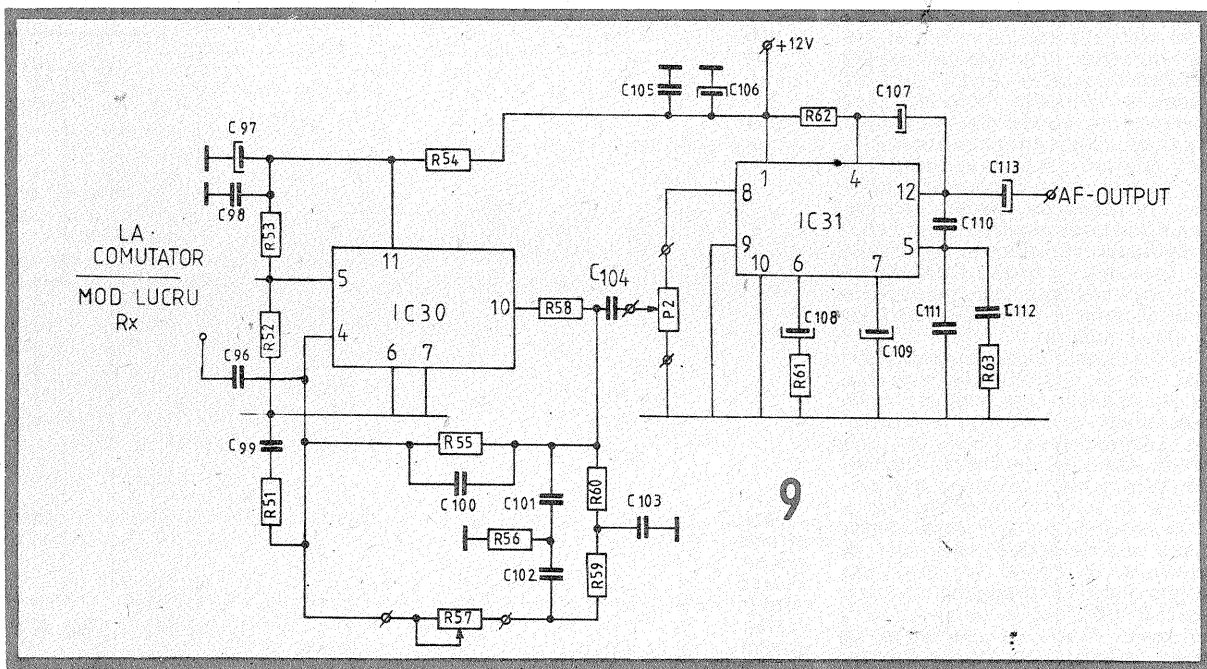

nute are o sensibilitate de $12 \mu\text{V}$ la -3 dB înainte de limitare pentru frecvența de $10,7 \text{ MHz}$. La limita de inteligibilitate însă putem considera sensibilitatea sub această valoare, practic coborînd pînă la $8 \mu\text{V}$ fără ca raportul semnal-zgomot să se strice. Pentru a avea siguranță în funcționare dorită, am considerat, la proiectare, o sensibilitate de $10 \mu\text{V}$. Datorită amplificării de 20 dB realizată cu T_8 se obține la intrarea lanțului F_i , pe mod de lucru FM, o sensibilitate de $1 \mu\text{V}$. Măsurătorile au fost realizate cu o deviație de frecvență de $\pm 3 \text{ kHz}$. Un avantaj al utilizării circuitului βM3189 este posibilitatea conectării la pin 13 a unui instrument indicator cu o sensibilitate de $150 \mu\text{A}$. Cu ajutorul potențiometrului P_1 se poate acționa asupra pragului de squelch. O mențiune specială este necesară pentru circuitul format din L_9, C_{79} și L_9 . Bobinele se realizează pe carcasă F_i de $10,7 \text{ MHz}$. În cazul în care nu se va obține între punctele de minim și maxim ale „S”-ului o distanță de maximum 10 kHz se vor face încercări cu număr diferit de spire pentru a găsi un raport LC optim.

Pentru modul de lucru AM am utilizat circuitul integrat TBA570A, care conține, de asemenea, etaje specializate pentru recepția semnalelor MA. Datorită circuitului de RAA conectat intern cu o dinamică de 60 dB , nu a mai fost necesară comutarea acționării reglajului suplimentar pe poarta a-2 a lui T_8 , acesta fiind acționat tot pe pin 15 de la IC28. Pentru a adapta corect ieșirea primului amplificator de frecvență intermediară cu intrarea celui de-al doilea, am utilizat două circuite acordate, cuplate prin C_{31} ($L_{12}C_8, L_{13}C_{82}$). La pinul 5 se obține o tensiune de audiofrecvență dependentă de tensiunea de intrare în lanțul de F_i și de gradul de modulație. Pinul 3 se conectează la o masă printr-o rezistență R_{38} decuplată cu C_{83} , transformînd de fapt mixerul integrat într-un amplificator.

Ieșirile de audiofrecvență de FM, AM și SSB—CW se comută cu ajutorul unui sistem de comutare, nedecuplînd tensiunile de alimentare din lanțul FM și AM. Acest lucru permite existența unei indicații la instrumentul I conectat în lanțul de FM chiar dacă recepționăm un semnal AM sau SSB—CW.

Intrarea lanțului de audiofrecvență se conectează la sistemul de comutare prin intermediul contactelor releeului R_{CW} care, la emisie, pe mod de lucru CW, cuplează monitorul de telegrafie (CWM) la PAF-Rx, indiferent ce mod de lucru alegem la recepție.

Amplificatorul de frecvență intermediară pentru SSB și CW are părți comune cu blocul GFSC (filtrul SSB). De aceea îl prezentăm legat de partea de emisie (fig. 12).

Pentru ca semnalul SSB—CW să poată fi demodulat, este necesar să refacem purtătoarea. Această frecvență este generată de blocul BFO (fig. 11), ce funcționează numai pe modul de lucru SSB—CW. Se utilizează și la emisie pentru a genera frecvența purtătoare necesară obținerii semnalului SSB. Pentru a avea posibilitatea utilizării celor două benzi laterale se folosesc două cristale de cuarț, Q_3 și Q_4 , decalate cu frecvența pe flancurile inferior și superior ale filtrului SSB.


Comutarea se face polarizînd tranzistoarele T_{10} sau T_{11} , în funcție de banda laterală dorită. Tranzistorul T_{12} oscilează pe frecvența cuarțului din circuit, prin C_{123} semnalul aplicîndu-se (cules din emitor) tranzistorului T_{13} , utilizat ca amplificator. În colectorul lui T_{13} , printr-un circuit LC acordat pe frecvența centrală a filtrului SSB, se culege semnalul pentru detectorul de produs sau modulatorul echilibrat (la emisie). Deși frecvența generată de cristalul de cuarț nu variază sensibil cu tensiunea, pentru a obține o stabilitate foarte bună a purtătorului,

am stabilit tensiunea de alimentare a oscilatorului cu tranzistorul T_{14} și dioda D_6 . Prin $C_{127}L_{16}$ se culege semnalul RF prin două cabluri coaxiale de 50Ω , cuplate la generatorul SSB și la detectorul de produs.

LISTA DE PIESE

$R_{27} = 15 \text{ k}\Omega$; $R_{28}, R_{35}, R_{51}, R_{56} = 1 \text{ k}\Omega$; $R_{29}, R_{42}, R_{52}, R_{53}, R_{70} = 10 \text{ k}\Omega$; $R_{30}, R_{39}, R_{50} = 22 \text{ k}\Omega$; $R_{31}, R_{69} = 270 \Omega$; $R_{32} = 120 \text{ k}\Omega$; $R_{33}, R_{36}, R_{48}, R_{62} = 100 \Omega$; R_{34}

$= 100 \text{ k}\Omega$; $R_{37} = 390 \Omega$; $R_{38} = 620 \Omega$; $R_{40}, R_{64}, R_{65}, R_{71} = 3,3 \text{ k}\Omega$; $R_{41}, R_{47} = 2,7 \text{ k}\Omega$; $R_{43} = 68 \Omega$; $R_{44} = 330 \Omega$; $R_{45}, R_{46} = 56 \text{ k}\Omega$; $R_{49}, R_{54}, R_{72} = 470 \Omega$; $R_{55} = 240 \text{ k}\Omega$; $R_{57} = 10 \text{ k}\Omega$; $R_{58}, R_{61}, R_{68} = 56 \Omega$; $R_{59}, R_{60} = 2 \text{ k}\Omega$; $R_{63} = 1 \Omega$; $R_{66} = 5,6 \text{ k}\Omega$; $R_{67}, R_{73} = 120 \Omega$; $P_1, P_2 = 100 \text{ k}\Omega$; $C_{55} = 620 \text{ pF}$; $C_{121}, C_{56}, C_{62} = 47 \text{ pF}$; $C_{57}, C_{68}, C_{69}, C_{70} = 4,7 \text{ nF}$; $C_{128}, C_{58}, C_{94}, C_{64}, C_{66}, C_{61}, C_{72}, C_{76}, C_{114}, C_{122}, C_{124}, C_{126}, C_{120} = 10 \text{ nF}$; C_{59}, C_{74}, C_{75}

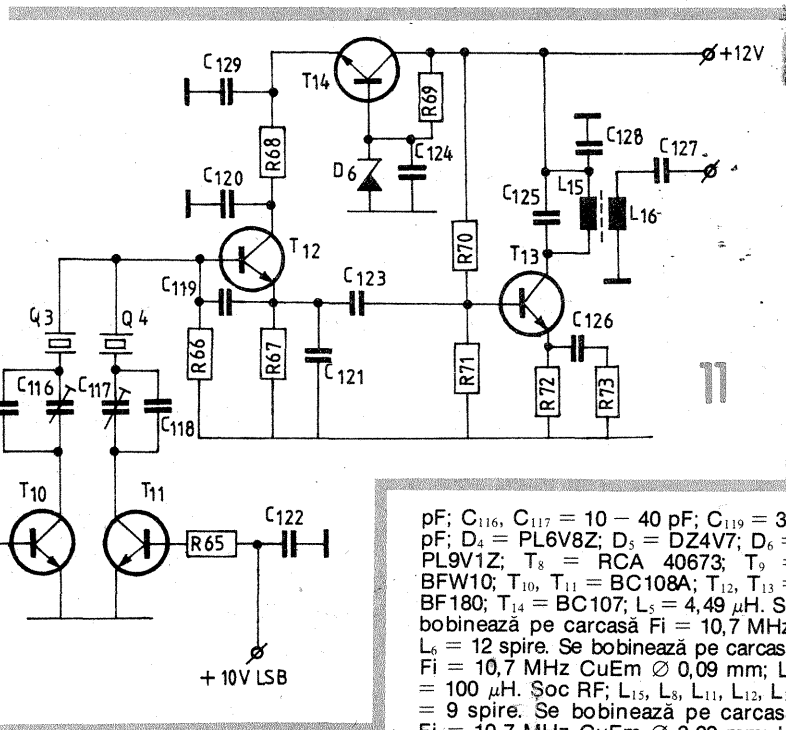

pF ; $C_{116}, C_{117} = 10 - 40 \text{ pF}$; $C_{119} = 33 \text{ pF}$; $D_4 = \text{PL6V8Z}$; $D_5 = \text{DZ4V7}$; $D_6 = \text{PL9V1Z}$; $T_8 = \text{RCA 40673}$; $T_9 = \text{BFW10}$; $T_{10}, T_{11} = \text{BC108A}$; $T_{12}, T_{13} = \text{BF180}$; $T_{14} = \text{BC107}$; $L_5 = 4,49 \mu\text{H}$. Se bobinează pe carcasa F_i de $10,7 \text{ MHz}$ CuEm $\varnothing 0,09 \text{ mm}$; $L_7 = 100 \mu\text{H}$. Soc RF; $L_{15}, L_8, L_{11}, L_{12}, L_{13} = 9 \text{ spire}$. Se bobinează pe carcasa F_i de $10,7 \text{ MHz}$ CuEm $\varnothing 0,09 \text{ mm}$; $L_9 = 1 \text{ spiră}$. Se bobinează peste L_8 CuEm $\varnothing 0,09 \text{ mm}$; $L_{10} = 1 \text{ spiră}$. Se bobinează peste L_{11} CuEm $\varnothing 0,09 \text{ mm}$; $L_{14} = 1 \text{ spiră}$. Se bobinează peste L_{13} CuEm $\varnothing 0,03 \text{ mm}$; $L_{16} = 2 \text{ spire}$. Se bobinează peste L_{15} CuEm $\varnothing 0,09 \text{ mm}$; IC28 = βM3189 , CA3189, LM3189, TCA3189; IC29 = TBA 570 A; IC30 = BA741 J; IC31 = TBA810AS.

S-METRU

Prof. MIHAI CORUȚIU
București

Montajul alăturat reprezintă un instrument capabil să indice intensitatea semnalului primit de către un radioreceptor. Scala instrumentului este gradată de la valoarea S1 la valoarea S9, conform unei variații logaritmice. Valoarea S9 corespunde unui semnal de $100 \mu\text{V}$ la intrarea radioreceptorului. Celelalte gradații scad din 6 dB în 6 dB , conform tabelului.

Pentru indicații sub S6, precizia S-metrelor este, în general, scăzută datorită faptului că nivelul semnalului de intrare tinde să se confunde cu zgomotul de fond. Acest inconvenient poate fi eliminat folosind un amplificator de tensiune, care precede instrumentul de măsură al S-metrelui. Un astfel de amplificator trebuie să îndeplinească, printre altele, următoarele condiții:

- să aibă o impedanță de intrare mare, pentru a nu perturba circuitul de detecție;
- să aibă o impedanță de ieșire

mică și nivelul curentului să fie suficient de ridicat pentru a putea pilota un instrument de măsură mai puțin sensibil și mai robust decât în cazul utilizării unui instrument de măsură sensibil și, în consecință, delicat și costisitor.

Montajul din figură prezintă o impedanță de intrare mai mare de $1 \text{ M}\Omega$. Sensibilitatea instrumentului de măsură utilizat poate fi cuprinsă între 1 mA și 5 mA , iar tensiunea de alimentare este de $12 \text{ V} \pm 15 \text{ V}$.

Semnalul care trebuie măsurat este aplicat pe poarta tranzistorului T_1 (cu efect de cîmp), care prezintă o mare impedanță de intrare. Se poate utiliza orice tranzistor cu efect de cîmp cu canal N, cu condiția de a modifica valoarea rezistorului R_3 , pentru a obține un cîștig maxim în tensiune pe baza tranzistorului T_2 .


Semnalul cules între drena tranzistorului T_1 și rezistorul R_2 este aplicat pe baza tranzistorului T_2 cu ajutorul condensatorului de cuplaj C_2 .

Etajul echipat cu tranzistorul T_2 funcționează ca un amplificator de tensiune. Semnalul amplificat este luat de pe colectorul lui T_2 și aplicat prin condensatorul C_4 unui circuit redresor format din diodele D_1 și D_2 . După redresare, semnalul este filtrat cu ajutorul condensatorului C_6 .


Toate rezistoarele utilizate în montaj au o putere de $1/8 \text{ W}$, cu excepția lui R_1 , care are $0,5 \text{ W}$.

Conectarea S-metrelui descris la un radioreceptor nu prezintă dificultăți deosebite. Semnalul aplicat la intrarea S-metrelui este luat de la ieșirea ultimului etaj de F.I. al radioreceptorului.

Deoarece nivelul semnalului variază în funcție de tipul receptorului utilizat, este necesar să se prevadă un reglaj al sensibilității la intrarea amplificatorului. Pentru aceasta se va utiliza un potențiometru sau un simplu divizor format din două rezistoare. Pentru a diminua influența divizorului asupra etajelor radioreceptorului, cele două rezistoare trebuie să prezinte o rezistență totală de cel puțin $100 \text{ k}\Omega$. De asemenea este necesar să se folosească un condensator de cuplaj de $10 \mu\text{F}/16 \text{ V}$.

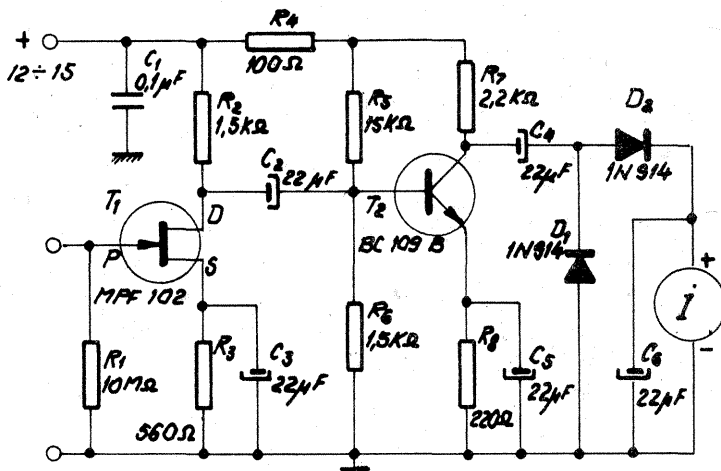

Gradația	Nivelul semnalului μV
S1	0,39
S2	0,78
S3	1,56
S4	3,16
S5	6,25
S6	12,50
S7	25
S8	50
S9	100

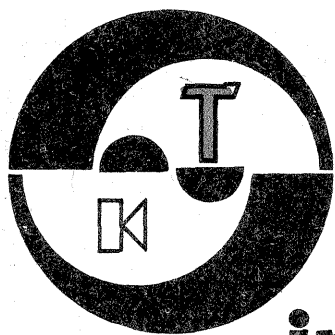

HI - FI



introducere în proiectarea

INCINTELOR ACUSTICE

Ing. AURELIAN MATEESCU

Obținerea unor rezultate optime în funcționarea incintelor acustice are la bază cunoașterea legilor fizicii și în special ale acusticii, care guvernează producerea și propagarea sunetelor. O cunoaștere, chiar dacă nu aprofundată, a unor elemente ale acestor legi va ajuta constructorul amator în obținerea rezultatelor dorite în construcțiile pe care le abordează în acest domeniu, iar pe iubitorul de muzică redată cu înaltă fidelitate să-și aleagă corect incinta acustică de care are nevoie în funcție de amplificatorul de putere de care dispune. Aprecierea calităților unei incinte poate fi astfel mai judicios realizată, pe criterii mult mai sigure decât opiniile unor „cunoscători” dotați cu o „solidă cultură HI-FI” provenită din lectura prospectelor de reclamă ale diferitelor firme producătoare de echipament audio.

În cele mai multe cazuri, considerentele de proiectare a unei incinte acustice implică relațiile existente între următorii factori:

- mărimea incintei;
- eficiența incintei;
- limita inferioară de frecvență reprodusă;
- tipul de incintă ales (închisă, deschisă etc.).

Elementele fizice implicate în aceste relații sunt incinta propriu-zisă și difuzorul pentru reproducerea frecvențelor joase, care împreună determină 75% din costul incintei acustice. Cei patru factori specificați mai sus sunt corelați matematic, astfel că, dispunând sau fiind valori pentru trei dintre aceștia, al patrulea poate fi determinat. Pentru cele mai multe incinte acustice, eficiența este direct proporțională cu mărimea, tipul incintei și cubul răspunsului în frecvență și este reprezentată de un număr ce arată procentajul din puterea electrică livrată de amplificator, care se transformă în putere acustică, percepută de urechea umană. Procentajul care exprimă eficiența este cuprins între limitele 0,1%—10%. Se observă randamentul extrem de scăzut al transformării puterii electrice în putere acustică, peste 90% din energia electrică livrată de amplificator transformându-se în căldură disipată de bobina difuzorului în mediul ambiant.

Mărimea incintei este dată de volumul interior al acesteia.

Frecvența joasă care intră în calcul este frecvența pentru care răspunsul coboară la jumătate (−3 dB) față de frecvența considerată.

Tipul incintei poate fi notat cu un număr care va reprezenta construcția acesteia.

Ecuția care leagă acest sistem de factori și stabilește o relație matematică între ei o vom nota prescurtat EIS (ecuația de interdependență a elementelor sistemului) și este următoarea:

$$n = 10^9 \cdot f_3 \cdot V \cdot k,$$

unde n = randamentul (eficiența) transmisiei, considerând radiația într-un semispățiu, ca de exemplu în apropierea unui perete, f_3 = frecvența la care răspunsul coboară la jumătate față de frecvența superioară (−3 dB), V = volumul interior al incintei (în l), k = coeficient care desemnează tipul incintei (închisă, deschisă, bassreflex etc.). Valoarea coeficientului k variază într-o arie largă, cuprinsă între 0,25 și 20, din care cauză are o deosebită importanță pentru performanțele incintei, pentru alura curbei de răspuns în apropierea punctului din care începe coborârea curbei de frecvențe joase.

Efectul modificării variabilelor din ecuația de mai sus poate fi mai ușor înțeles prin exemplificare. Astfel, coborînd frecvența f_3 cu o octavă, menținând neschimbate valoarea randamentului și coeficientul k , volumul V al incintei crește foarte mult (de cca 8 ori). Această creștere a volumului nu implică numai modificarea construcției incintei, ci și a difuzorului pentru reproducerea frecvențelor joase, ce nu poate rămâne același pentru o incintă cu un volum sporit considerabil.

În figura 1 sunt prezentate curbele de răspuns pentru trei incinte la care se păstrează același volum și aceeași frecvență de cădere cu −3 dB, de 40 Hz. Incintele sunt sisteme Butterworth închise de ordinul doi (curba B_2), de ordinul patru (curba B_4) și de ordinul șase (curba B_6). Aceste sisteme au coeficientul k de 1,4; 3,7 și respectiv 9, ceea ce conduce la valori diferite ale randamentului pentru condițiile alese.

În figura 2 se prezintă modificarea răspunsului în frecvență dacă sistemele sunt reproiectate pentru același randament și același volum interior ($f_{1,3} \neq f_{2,3} \neq f_{3,3}$).

Din cele prezentate mai sus se constată că nu se pot face alegeri întâmplătoare ale parametrilor atunci când se dorește un anumit rezultat. De exemplu, un volum mic și o eficiență ridicată exclud obținerea unui răspuns în frecvență foarte jos. Să exemplificăm utilizând ecuația prezentată.

O incintă închisă cu volumul interior de 3,3 l, proiectată pentru un randament de 0,5% (o valoare moderată), destinată să lucreze lângă un perete, va avea o coborîre a curbei de răspuns în jurul valorii de 100 Hz dacă este bine proiectată, altfel coborîrea curbei de răspuns va începe de la o frecvență mai mare. Proiectarea pentru o coborîre a curbei de răspuns începînd cu o octavă mai jos (punctul de −3 dB deplasat de la 100 Hz la 50 Hz) impune modificări substanțiale. De exemplu, mărirea cu o octavă a curbei de răspuns la frecvențe joase la o incintă cu dimensiunile de gabarit impuse înseamnă reducerea de 8 ori a ran-

damentului, ceea ce conduce la utilizarea unei puteri de 8 ori mai mari din amplificator (dacă acesta o are). Dacă se dorește menținerea aceluiași randament, aceasta implică o incintă cu un volum de opt ori mai mare, cu toate consecințele ce decurg din aceasta.

Tipurile de incinte acustice sînt divizate în mod obișnuit în:

- incinte închise;
- incinte deschise;
- labirinturi acustice.




În cadrul acestei împărțiri sînt cuprinse un număr foarte mare de soluții constructive, fiecare prezentînd calități și defecte specifice. În cadrul fiecărei diviziuni (tip de incintă) se întîlnesc foarte multe variante constructive pentru care se obțin curbe de răspuns specifice (curbă plată, cu pantă accentuată sau prezentînd o accentuare mai pronunțată), conform figurii 3. Curbă plată (A) a răspunsului în frecvență mai este numită și curbă de răspuns Butterworth de ordinul doi, denumire provenind de la filtrul electric de frecvență purtînd același nume. Variînd parametrii ecuației EIS, am văzut că se pot obține performanțele impuse. O incintă acustică deschisă, de exemplu o incintă bassreflex bine proiectată, poate asigura un răspuns bun în frecvență cu un randament de două pînă la trei ori mai bun decît o incintă închisă avînd aceleași

dimensiuni de gabarit și același răspuns în frecvențe joase. Incinte acustice de tip deschis care au integrate circuite de corecție a curbei de răspuns pot asigura o creștere a randamentului de 5—6 ori fără a sacrifica răspunsul incintei la frecvențe joase.

În cele prezentate pînă la acest punct nu se menționează mărimea difuzorului pentru reproducerea frecvențelor joase, deoarece aceasta nu intervine în relația EIS. Mărimea difuzorului pentru reproducerea frecvențelor joase, ca și unele elemente constructive ale acestuia intervin în stabilirea următoarelor elemente ale incintei:

- nivelul acustic furnizat de incintă;
- tipul incintei (închisă, deschisă etc.);
- limita inferioară a curbei de răspuns;
- excursia maximă a membranei difuzorului, pentru ca în corelație cu ceilalți parametri, impuși sau ce se caută a fi obținuți, să nu se periclitizeze „viața” difuzorului prin deplasări ale membranei peste limitele constructive.

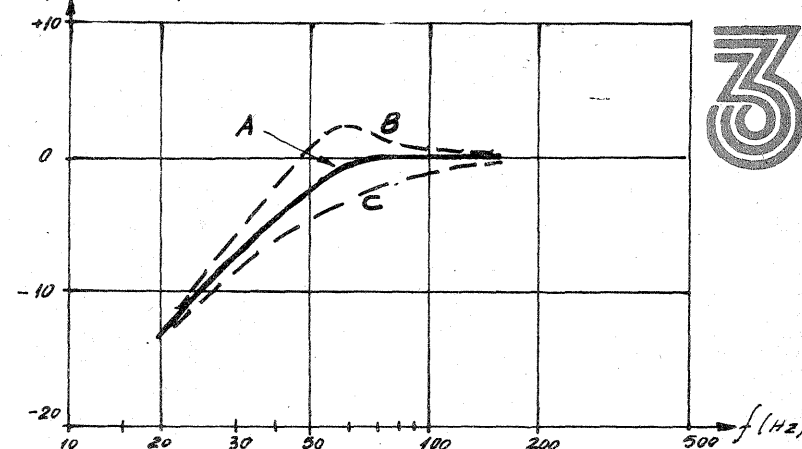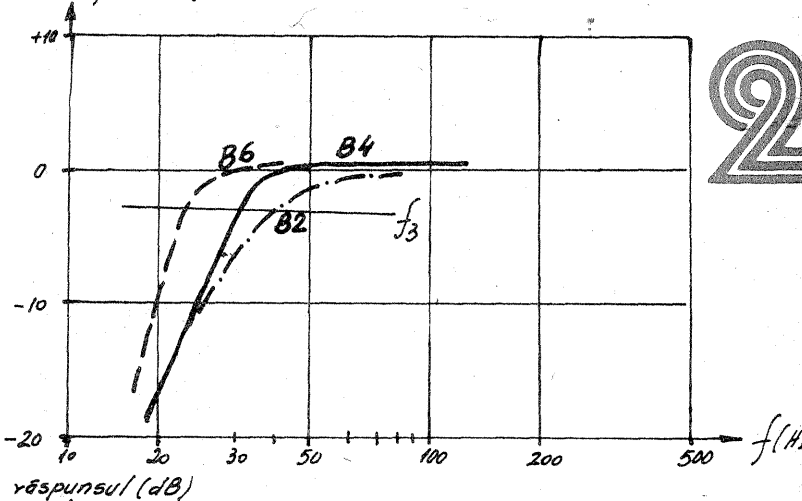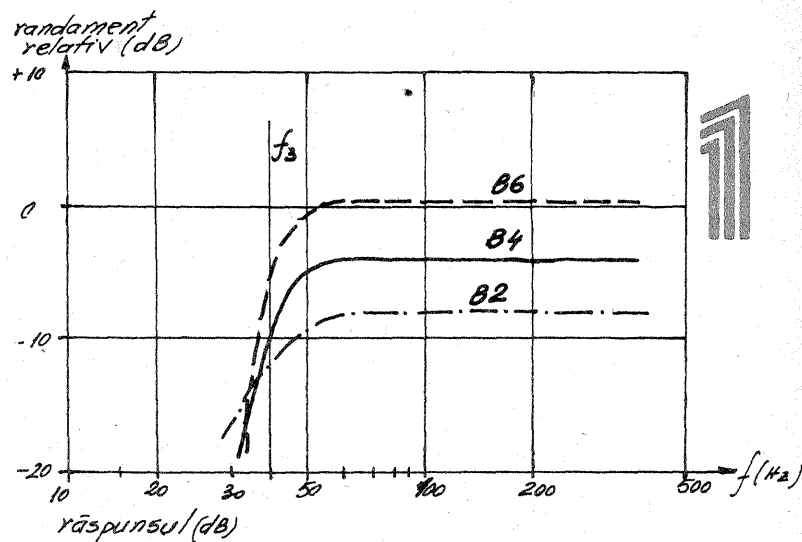Atunci cînd procedează la proiectarea și construirea unei incinte acustice, constructorul amator este bine să cunoască un minimum de date despre difuzoarele pe care le va utiliza pentru a fi scutit de rezul-



tate nesatisfăcătoare sau chiar de nedorit, cum ar fi distrugerea unui difuzor de frecvențe joase prin utilizarea sa într-un tip de incintă pentru care nu este destinat. Se cunoaște faptul că în incintele deschise de tip bassreflex membrana difuzorului are o excursie mare, din care cauză firmele producătoare asigură o construcție adecvată și un material potrivit pentru rila de suspensie a membranei. Difuzoarele pentru frecvențe joase care echipează incintele de tip închis, chiar dacă aparent nu au deosebiri esențiale față de primele, totuși diferă prin materialul utilizat la suspensia membranei, ca și prin mărimea cursei membranei. Utilizarea unui astfel de difuzor destinat să lucreze în incinte închise în construcția unei incinte deschise va conduce la o reproducere deformată a sunetului, la zgomote de „ciocan” provenind de la izbirea de către bobina mobilă în șasiul difuzorului și în scurt timp la distrugerea prematură a acestuia.

Deoarece difuzoarele pentru frecvență joasă nu pot reda tot spectrul audio, în componența incintelor acustice sînt cuprinse și difuzoare pentru redarea frecvențelor medii și înalte, ca și rețele de separare pentru delimitarea domeniului de lucru al fiecărui difuzor. În cadrul proiectării incintei se va ține cont de volumul (relativ mic) pe care îl ocupă aceste componente. Contribuția acestor elemente la performanțele totale ale incintei este foarte importantă.

Un alt element ce intervine în performanțele incintei este materialul utilizat pentru construcție, alături de modul cum este lucrat. Este greșită

utilizarea de materiale subțiri, de proastă calitate, sau care au frecvența proprie de rezonanță în interiorul benzii de frecvență reproduse de incinta acustică. Pentru constructorii amatori se recomandă plăcile aglomerate din fibre lemnoase (PAL), cu grosimea de minimum 20 mm, material utilizat și de majoritatea constructorilor industriali. O atenție deosebită trebuie acordată execuției, deoarece calitatea acesteia se va reflecta pregnant în performanțele totale ale incintei, mergînd pînă la compromiterea întregii lucrări.

Unul din parametrii specificați în notița tehnică a oricărei incinte acustice este nivelul presiunii sonore, măsurat în decibeli, la distanța de 1 m față de incintă și aplicîndu-i acesteia o putere electrică de 1 W. Pentru înțelegerea acestui parametru, menționăm că valoarea de 0 dB corespunde unei presiuni sonore de 2×10^{-4} dyne/cm². La valoarea de 130 dB, presiunea sonoră provoacă dureri ascultătorului, putînd conduce la distrugerea ireversibilă a urechii interne. Diferența de la 0 la 130 dB reprezintă o variație de la cel mai scăzut nivel la cel mai ridicat de 10^{13} ori, elocventă mărturie a sensibilității și perfecțiunii urechii umane.

În cadrul unei audiții muzicale se face o distincție între pasajele muzicale cu un nivel sonor ridicat și nivelul sonor la un moment dat (tranzitoriu), care poate atinge valori înalte. Astfel, nivelul mediu al unui pasaj muzical poate fi pentru cîteva secunde sau mai mult la valoarea de 95 dB (de exemplu), dar în cadrul acestui pasaj să apară, pe durate de

ordinul milisecundelor, vîrfuri de nivel sonor cu 10 — 15 dB mai mari decît media de mai sus. Acestea sînt cauzate de vîrfurile de semnal provenind de la ciocănelul unui pian ce lovește coarda, sunetul inițial al alămurilor sau impactul unei tobe. Aceste vîrfuri, pentru a fi redade corect, fără a fi „tăiate” sau distorsionate, necesită o rezervă de putere suficientă a amplificatorului, ca și capacitatea incintei de a prelua corect vîrfurile de putere de valori mari. Aceasta explică tendința actuală de utilizare „casnică” a unor amplificatoare de puteri mari, uneori depășind 100 W/canal și incinte ce admit puteri comparabile cu ale amplificatoarelor. Vom întări cele spuse precizînd că atunci cînd se ascultă muzică la niveluri mai mari decît în mod obișnuit, nivelul mediu sonor atinge 90—100 dB pentru muzica clasică, cu vîrfuri de 105—110 dB, iar în cazul muzicii rock și disco nivelul mediu și cel de vîrf pot avea valori cu 5—10 dB mai mari decît în cazul muzicii clasice.

Dacă aceste niveluri sonore le considerăm în putere acustică într-o cameră de locuit, la o distanță de 4—5 m depărtare de incinte, atunci 1 W acustic este necesar pentru a produce un nivel sonor de 115 dB. Dacă ținem seama de randamentul de transformare a puterii electrice în putere acustică, se ajunge ușor la concluzia că sarcina amplificatorului de putere și mai ales a incintelor acustice nu este deloc ușoară.

Dacă avem în vedere introducerea în viitor pe scară largă a înregistrărilor de tip digital, care vor ridica dinamica înregistrărilor actuale de la 55—65 dB la 90—95 dB minimum,

ca și lărgirea benzii de frecvență înregistrată, cerințele impuse incintelor acustice vor crește foarte mult; chiar și în momentul actual acestea reprezintă punctul nevralgic al unui lanț de reproducere electroacustică.

Reproducerea semnalelor de frecvență foarte joasă și mare intensitate va implica difuzoare pentru care excursia membranei să fie minimă pentru un nivel acustic impus. În momentul actual, un difuzor care să radieze o putere acustică de 1 W la o frecvență în jur de 40 Hz are dimensiuni mari și un preț nu prea accesibil. Dacă vom căuta un difuzor actual care să se încadreze în condițiile impuse de înregistrările digitale, vom considera exemplul unui difuzor pentru frecvențe joase cu diametrul membranei de 30 cm, aflat într-o incintă închisă, plasată lîngă un perete (radiație într-un semispățiu) care este excitat pentru a radia o putere acustică de 1 W la frecvența de 25 Hz. Excursia membranei difuzorului trebuie să atingă în aceste condiții valoarea de 10 cm, valoare ce se apropie de imposibil.

Iată că posibilitățile viitorului vor necesita o atenție deosebită pentru realizarea unor difuzoare și incinte acustice care să se ridice la nivelul celorlalte componente ale lanțului electroacustic, să preia puteri ridicate păstrînd totodată fidelitatea mesajului sonor și care să se încadreze armonios în spațiile de locuit.

BIBLIOGRAFIE


Colecția STEREO REVIEW — 1981
Ray Newman, „A systematic approach to loudspeaker design”
Electro-Voice Inc., august, 1981

SURSA DE TENSIUNE

Elevi FLORIN POTÎRNICHE și CĂTĂLIN GHIMPU, prof. RADU BOJIȘTEANU

Unul dintre accesoriile importante în laboratorul electronistului îl constituie alimentatorul cu tensiune reglabilă. Particularitatea montajului constă în faptul că tensiunea minimă este de 0,7 V. Reglarea tensiunii se face cu P1 (liniar), iar reglarea curentului cu P2 (liniar). O altă particularitate a schemei constă în alimentarea cu tensiune stabilizată a integratului $\beta A723$. Pentru verificarea rapidă a funcționării corecte a montajului se indică tensiunea în diferite puncte (notate cu x) la Uieșire = 20 V și Iieșire = 1 A. P2 limitează curentul la o valoare prestabilită (se poate etalona butonul de acționare). Măsurătorile au fost făcute cu MAVO 35. Montajul a fost experimentat și construit la C.P.S.P.-Timișoara și funcționează cu rezultate foarte bune.

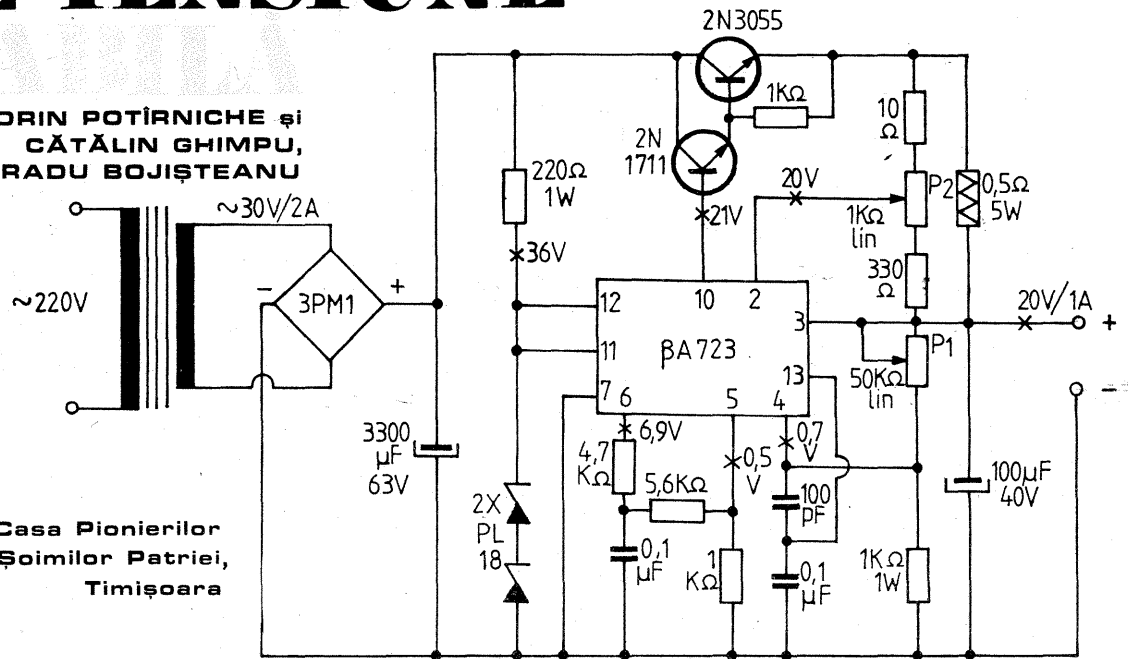Casa Pionierilor și Șoimilor Patriei, Timișoara



QTC de YO

CUPA „CONGRESUL AL XII-LEA AL U.T.C.”

Concurs republican de telegrafie sală, aprilie 1985, Galați

a) Individual

- Poterașu Marian
- Lux Karl
- Tudorică Marian
- Patelis Dan
- Variam Valentina

b) Echipe (județe)

- Constanța
- București

- Suceava
- Timișoara
- Prahova

CONCURSUL „F.R.R. — TEHNIM” — 1985

a) Seniori individual

- Frunzetti Dan YO8AHL
- Pănoiu Alexandru YO9HP
- Aleca Marcel YO4ATW
- Dăncilă Marius YO3CD
- Florea Constantin YO8BSE

b) Seniori echipe

- Radioclubul jud. Iași YO8KAE

(op. YO8: AJG & AHH)

- Casa Pionierilor Oravița YO2KHV (op. YO2: BBA & BV)
- A.S. „Energio”-Reșița YO2KJA (op. YO2: BLO & GZ)
- Radioclubul jud. Arad YO2KBO (op. YO2: AMU & IU)
- Radioclubul jud. Dolj YO7KAJ (op. YO7: AOT & CKP)


c) Juniori individual

- Cobilinchi Sorin YO4UC
- Herșcu Ițic YO8AQK
- Roventă Daniel YO7CMK
- Orza Ovidiu YO2DFA

5. Durdeu Vasile YO5BLA

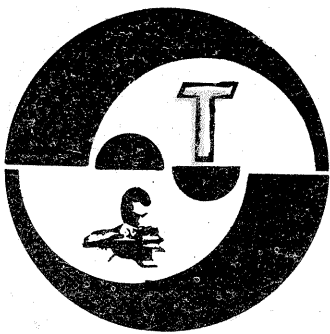d) Juniori echipe

- Casa Pionierilor Măcin YO4KRH (op. YO4: CAH & DCZ)
- Radioclubul jud. Gorj YO7KFR (op. YO7: CEG & CKQ)
- Liceul Industrial nr. 1 Ploiești YO9KIG (op. YO9: AEL & IG)
- Radioclubul jud. Tulcea YO4KCC (op. YO4: BBH & WS)
- A.S. „Automatica”-Mediaș YO6KKK (op. YO6: AYZ & CVA)



stație de TELECOMANDĂ

Ing. VASILE PODAȘCĂ

(URMARE DIN NR.TRECUT)

Acest lucru se realizează cu ajutorul grupurilor de diferențiere R_1-C_1 și al barei cu diode. Grupul de diferențiere creează creneluri pozitive și negative, așa cum s-a explicat anterior, iar diodele lasă să treacă doar crenelurile negative. Trenul de impulsuri pe bara de diode arată ca în figura 8b. Diodele mai au și rolul de a evita interacțiunea între etaje, împiedicând semnalul de ieșire să se întoarcă pe intrare.

De pe bara cu diode, trenul de impulsuri ajunge la intrarea formatorului de semnal, alcătuit din T_5 și T_6 . În repaus, T_5 este în conducție, iar T_6 este blocat. Tensiunea în punctul „a” este deci +9V. Un impuls negativ, cum sînt de altfel toate impulsurile de pe bara cu diode, îl va bloca pe T_5 , care la rîndul său îl va debloca pe T_6 . Punctul „a” va fi pus la

masă pe durata impulsului. La ieșirea din formator se va obține astfel un semnal care nu este altul decît cel din figura 4. Timpii de separație sînt determinați de valoarea rezistenței din baza lui T_5 (100 k Ω) și au valoarea de 0,3 ms.

Deoarece toată partea de fabricare a impulsurilor este sensibilă la variații de tensiune, este necesară o stabilizare a tensiunii de alimentare. Acest lucru se realizează cu dioda Zener și condensatorul electrolitic de mare capacitate prevăzute în circuit.

b. RECEPTORUL

Schema de principiu a radioreceptorului este arătată în figura 9. Se observă că este vorba de un aparat de tip superheterodină. După cum rezultă din schemă, receptorul conține un oscilator local pilotat de cristalul de cuarț, executat cu tran-

zistorul T_1 , un etaj de amestec cu T_2 primul etaj de amplificare frecvență intermediară (T_3), al doilea etaj amplificator de frecvență intermediară (T_4), etajul de detecție (D_1) și etajul de stabilizare a tensiunii (T_5).

Amplificarea FI este controlată de cele două sisteme de reglaj automat al amplificării (RAA) care funcționează în felul următor:

— în absența semnalului în antenă, tranzistorul T_3 este polarizat cu ajutorul circuitului RAA1, format din rezistențele de 33 k Ω , 4,7 k Ω , dioda D_1 și bobina din MF3;


— tranzistorul T_2 este polarizat prin RAA2, format din rezistența de 4,7 k Ω , din emitorul tranzistorului T_3 ;

— în prezența semnalului de intrare componenta continuă care apare pe dioda D_1 prin detectarea semnalului de frecvență intermediară duce la scăderea tensiunii bază-emitor a tranzistorului T_3 , adică a curentului de colector, a pantei și respectiv a amplificării, micșorarea amplificării fiind cu atît mai puter-



nică cu cît este mai mare nivelul semnalului la intrare. Totodată, reducerea curentului de colector al tranzistorului T_3 implică scăderea tensiunii pe rezistența din emitorul acestuia și respectiv a amplificării lui T_2 .

Reglajul automat al amplificării este absolut necesar în cazul radioreceptoarelor de telecomandă care lucrează în condiții foarte grele, distanța dintre emițător și receptor putînd varia de la aproximativ 1 m pînă la sute sau mii de metri. În absența RAA, semnalul ar fi puternic distorsionat, în special în cazul distanțelor mici. Cristalul din oscilatorul local se alege astfel încît $f_{emisie} - f_{oscilator} = 455$ kHz.

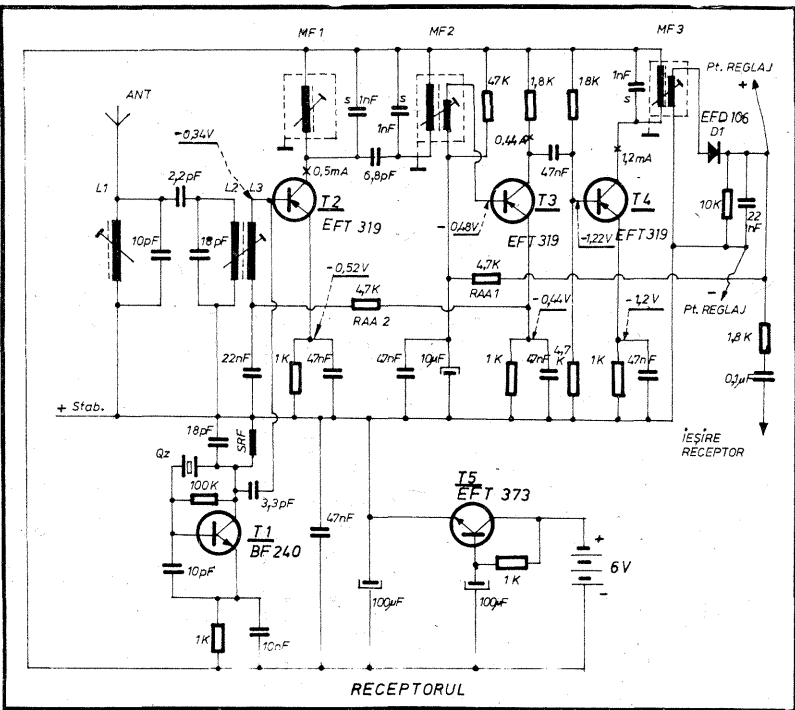
Etajul de intrare, compus din bobinele L_1, L_2, L_3 și condensatoarele de 18 pF, 10 pF, 2,2 pF, a fost ales astfel încît să permită trecerea unei benzi de frecvențe foarte înguste pentru mărirea selectivității radioreceptorului.



SEMNAL DE IEȘIRE DIN RECEPTOR

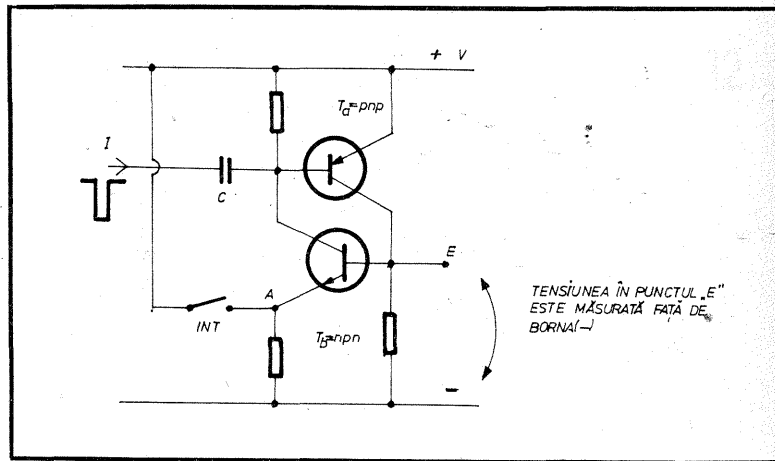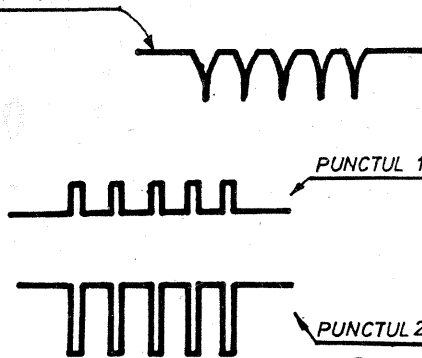

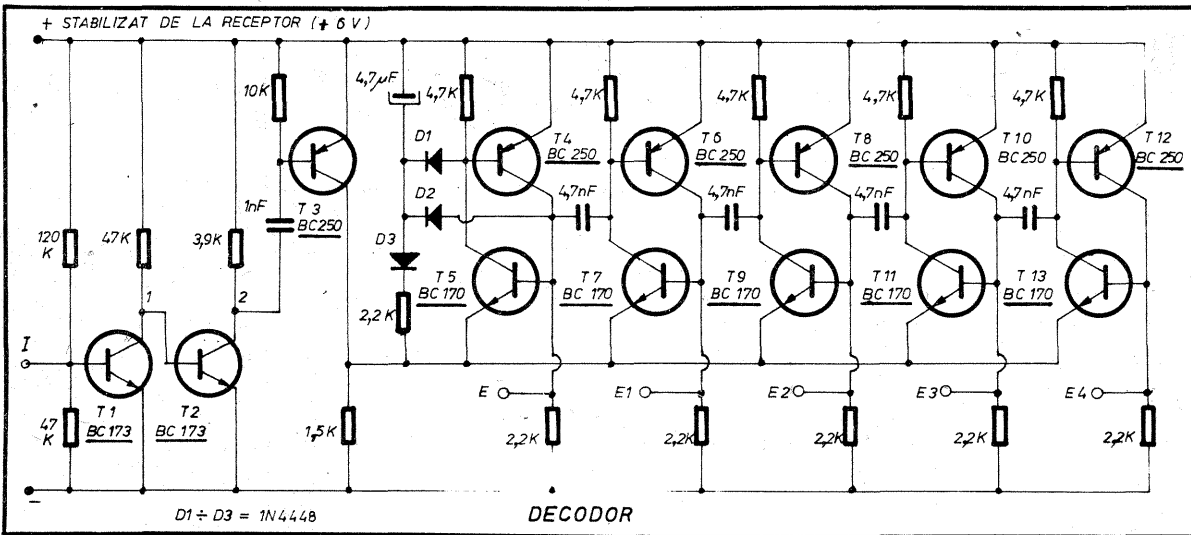TENSIUNEA ÎN PUNCTUL „E” ESTE MĂSURATĂ FAȚĂ DE BORNĂ (-)




c. DECODORUL







Semnalele de comandă captate și detectate de receptor se aplică la intrarea unui circuit electronic, care are misiunea de a le reda forma inițială și de a le orienta către cele patru ieșiri. Redarea formei inițiale este absolut necesară deoarece la ieșirea din receptor semnalele sînt deformate (fig. 10a). Acest lucru se datorează benzii înguste de trecere a radioreceptorului. Circuitul electronic care permite realizarea acestor sarcini este redat în figura 11.

Primele două tranzistoare, T_1 și T_2 , refac semnalul așa cum se arată în figura 10b.

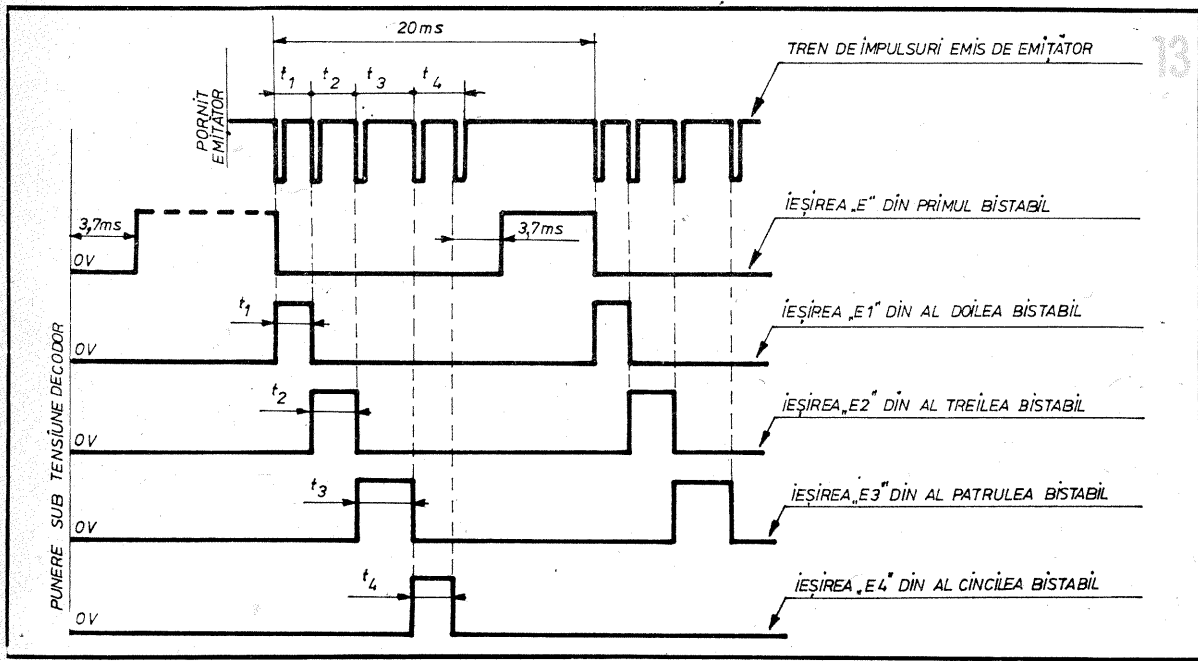Tranzistorul T_3 joacă rol de întrerupător pentru aducere la zero a sistemului de identificare și numărare realizat cu tranzistoarele T_4-T_{13} . Sistemul de numărare este alcătuit din cinci circuite bistabile, construite cu tranzistoare complementare de tip pnp-npn.



Pentru a înțelege modul de funcționare a sistemului de numărare, să vedem mai întâi cum funcționează un circuit basculant bistabil cu tranzistoare complementare. În figura 12 este redat un astfel de circuit. Se observă că T_a este montat în emitor comun, curentul său de bază trebuind să traverseze T_b . Tranzistorul T_b este montat în colector comun, curentul său de bază trebuind să traverseze T_a . Dacă circuitul este pus sub tensiune, cele două tranzis-

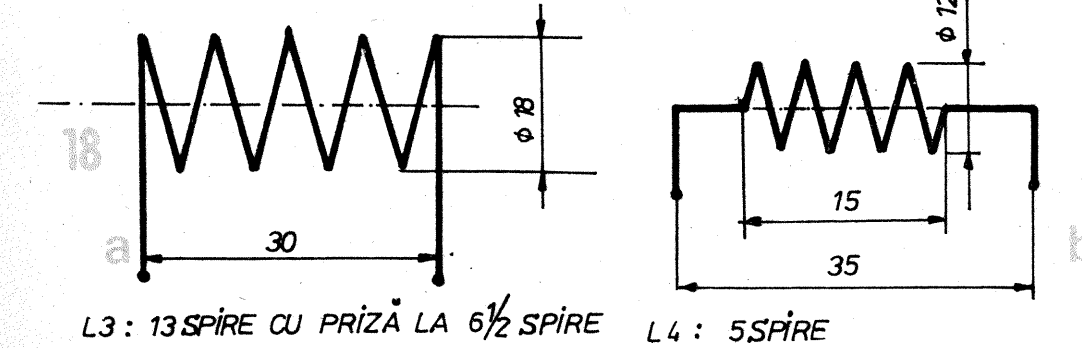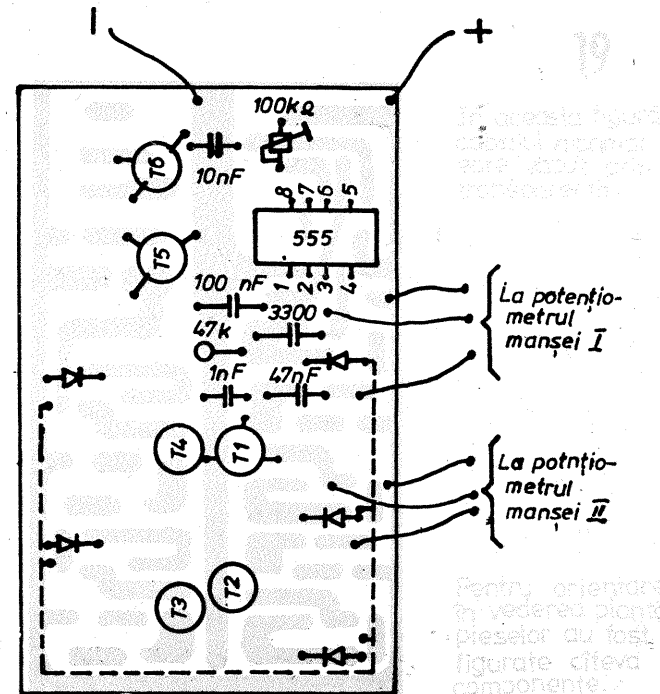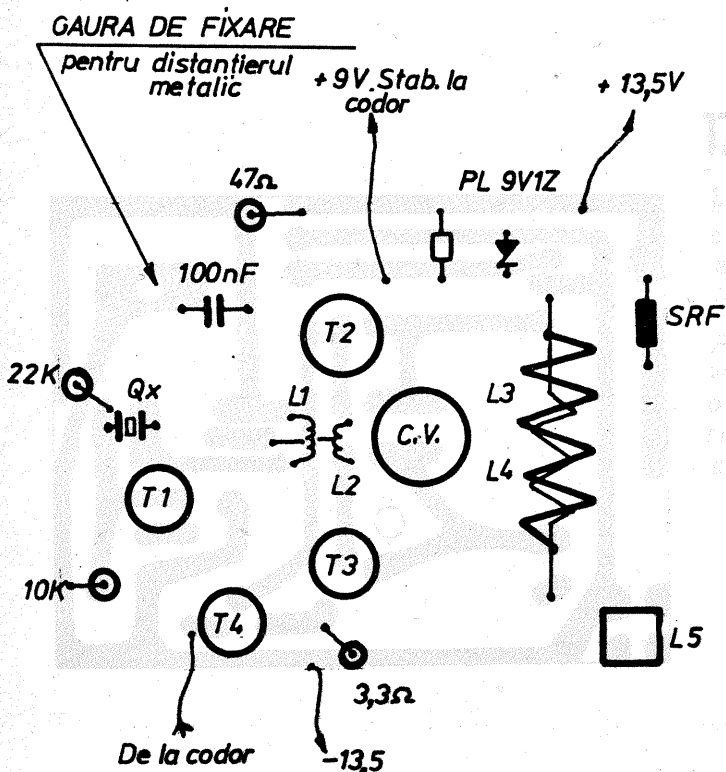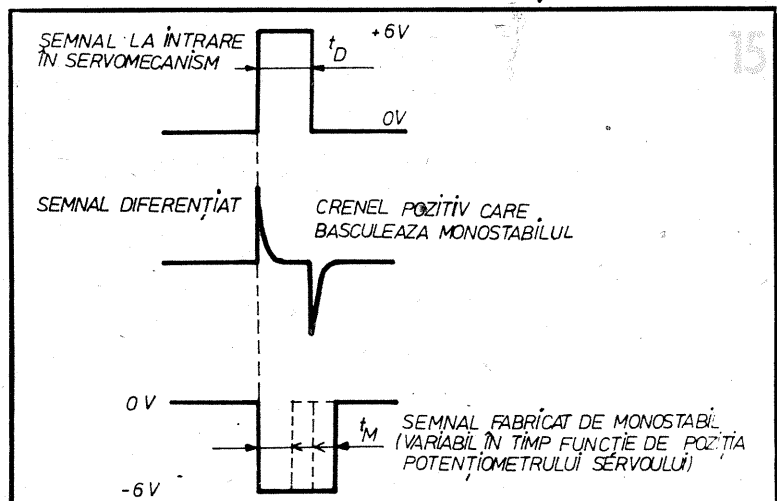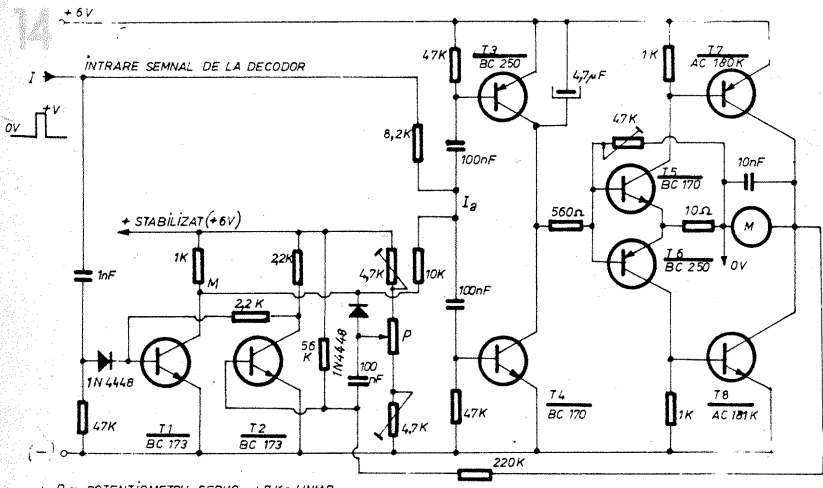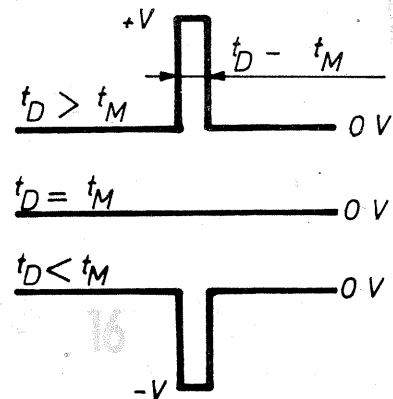



toare se blochează unul pe altul și tensiunea în punctul E este nulă. Trimitând un impuls negativ, prin intermediul condensatorului C, tranzistorul T_a se deblochează pentru moment, permițând trecerea curentului de bază pentru T_b . Acesta începe la rândul său să conducă, lăsând să treacă curentul de bază pentru T_a , care devine conductor. Astfel, întreg ansamblul a basculat, trecând în starea de conducție. În punctul E se va regăsi astfel tensiunea +V.

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

MAGNETOFONUL

SCHEMA MECANICĂ

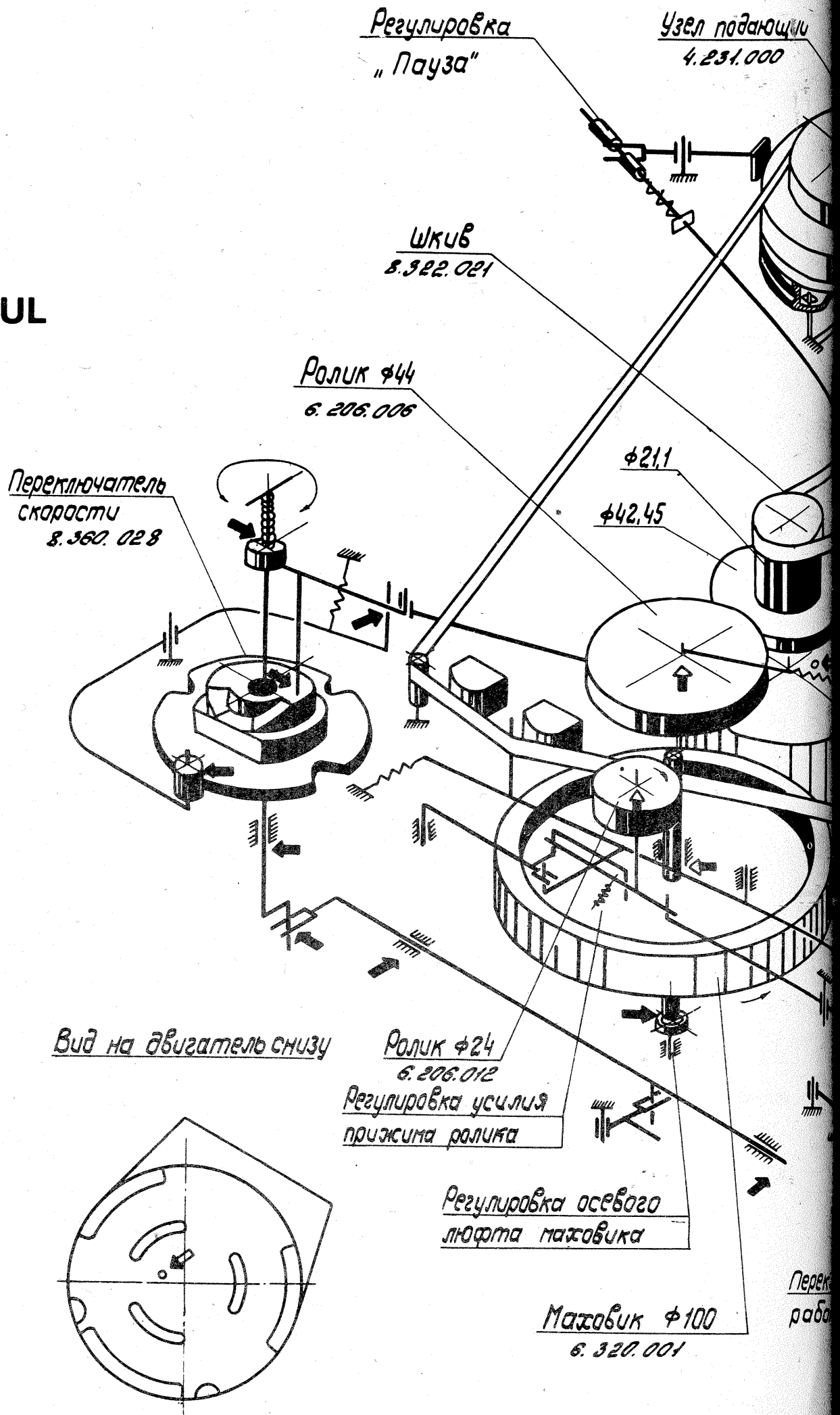

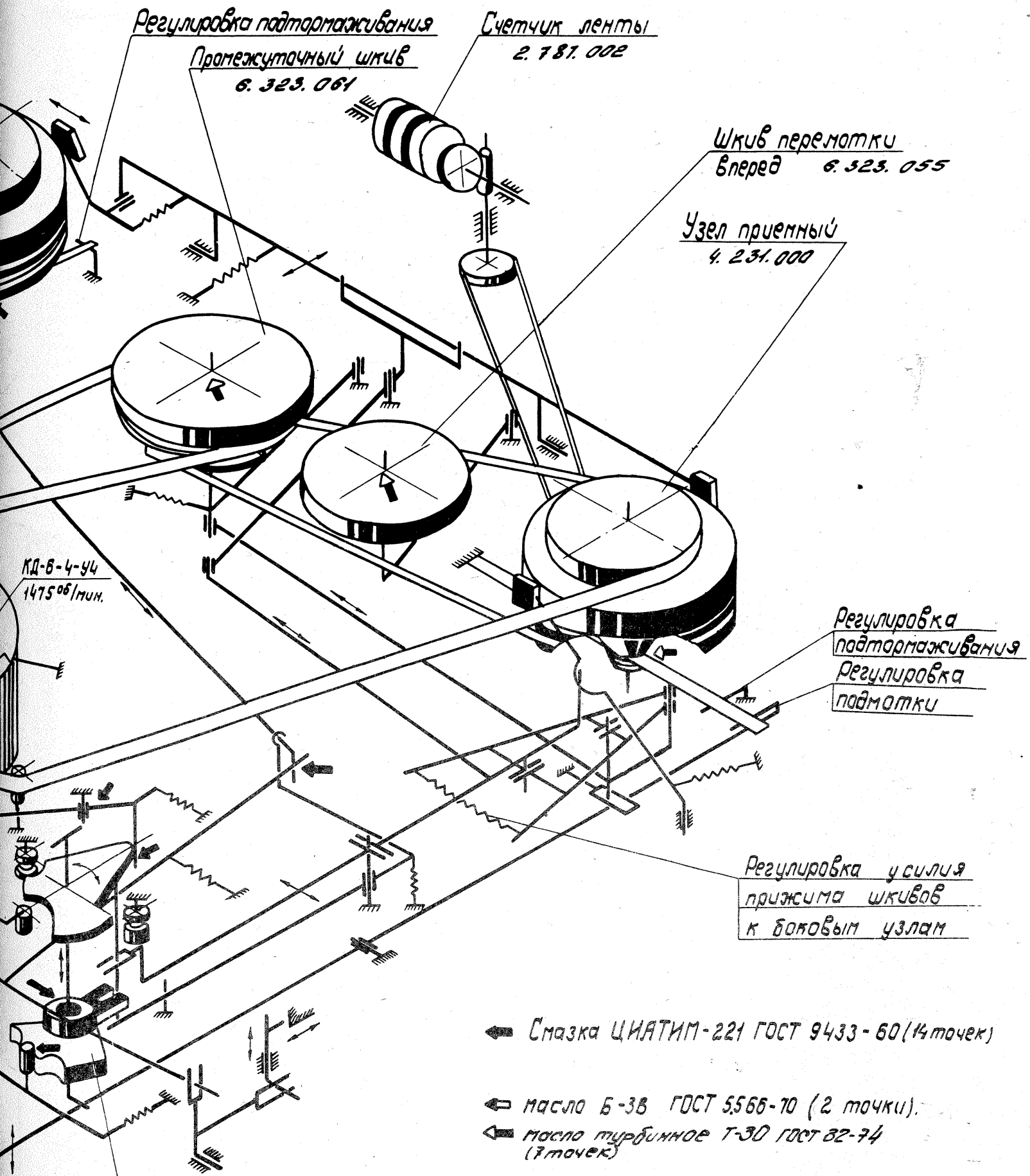


← Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-60 (14 точек)

← масло Б-3В ГОСТ 5566-70 (2 точки)

← масло турбинное Т-30 ГОСТ 82-74 (7 точек)

Mechanische Abbildung

Схема кинематическая лентопротяжного механизма

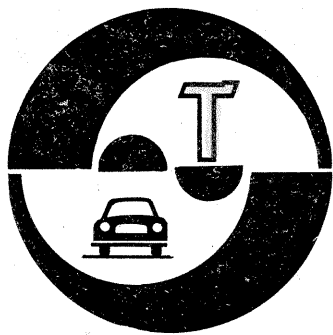

AUTOTURISMELE "OLTCIT"

SERVICE

Dr. ing. TRAIAN CANTĂ

O mare parte dintre mecanicii auto, conducătorii auto amatori și chiar profesioniști efectuează — din obișnuință — lucrări de demontare-montare și de reparații, fără a avea întotdeauna scule corespunzătoare.

La repararea subansamblurilor OLTCIT și în speță a motoarelor nu este indicat acest sistem de lucru deoarece, din cauza unor eventuale erori, pot apărea defecțiuni grave (neetanșări, piese care se slăbesc datorită vibrațiilor ș.a.), datorită condițiilor de funcționare a motoarelor (regimuri de turaj mari, către 7 000 rot/min, în situații de excepție).

Pentru demontarea motorului M-031, mai întâi se fixează pe banc cu suportul N și piciorul O, prezentate anterior, după care se demontează în ordine (caracterul de nouitate a lucrării impune această prezentare în amănunt): ventilatorul (cu ajutorul extractorului G), filtrul de aer împreună cu suportul său, separatorul de ulei împreună cu tuburile

de cauciuc, schimbătorul de căldură, ambreiajul cu volantul, filtrul de ulei (folosind cheia K), conductele de răcire și colectorul de aer, reniflardul, ghidul joi de ulei, radiatorul de ulei (folosind cheia L), pompa de benzină cu tija de acționare, mancontactul presiunii de ulei și conducta de ungere către chiulase, capacele de chiulase, chiulasele și tijele împingătoare, cilindrii și tacheții (observație: dacă urmează a se refolosi cilindrii, pistoanele și bolțurile lor, se impune reperarea acestora). În continuare se scot pe rând cele două pistoane, prin demontarea siguranței bolțurilor și apoi prin extragerea axului piston cu ajutorul dornului M. Se demontează în continuare șuruburile de fixare a semicarterelor, suportul filtrului de ulei și după înclinarea motorului cu 90° pe semicarterul dreapta se scot capacul pompei de ulei și șuruburile de asamblare a semicarterelor (fig. 8). În figură s-au notat piesele componente astfel: 1 — semicartere; 2 — ansam-

blu cilindru-piston-bolț-segmenti; 3 — bușon magnetic; 4 — ghid joă ulei ungere; 5 — antretoază; 6, 7 — bucsă centrare; 8 — ureche cauciuc; 9 — bușon; 10, 11 — garnitură; 12, 13 — garnitură cupru; 14, 15, 16 — garnitură torică; 17, 18 — prezon; 19—24 — șurub; 25, 26 — piuliță; 27, 28 — rondelă.

Montarea pieselor și subansamblurilor motorului M-031

După demontarea pieselor motorului în cauză este necesar să se controleze și să se verifice dimensional piesele principale: cilindrii, pistoanele, segmentii, cuzineta, distribuția ș.a. După verificarea și spălarea pieselor, este necesară pregătirea pieselor și a unor subansambluri; mai întâi se montează segmentii în pistoane în ordinea: segment de ungere 1 — raclor 2 și de compresie 3, „U-FLEX” (fig. 9), având grijă ca marcajul furnizorului să fie orientat către capul pistonului. Pentru montarea cilindrilor, pistoanelor și bolțurilor trebuie respectată impenetrabilitatea pieselor, operațiile de montare fiind: ungere cilindru, piston, segmentii, montare siguranțe la bolțuri, orientare fante segmentii la 120°. După plasarea bucsii H pe baza cilindrii se introduce pistonul cu segmentii prin bucsă în cilindru. Se are în vedere faptul că săgeata „b” de pe capul pistonului indică sensul de montaj și trebuie să fie montată către distribuție. La baza cilindrii se pune o garnitură nouă, pentru a asigura o etanșare corespunzătoare.

Pregătirea chiulasei. Mai întâi se demontează axele culbutoarelor (cheia D pentru șuruburi) și supapele (dispozitiv I), care se rodează cu dispozitivul A, având grijă să fie îndepărtate urmele de pastă de șlefuit. În continuare se montează în ordine: supapele și culbutoarele (se strâng șuruburile la cuplul de 208

daN.m).

Pregătirea pompei de ulei constă din controlul jocului axial al pinioanelor cu ajutorul ansamblului B, jocul maxim admis fiind de 0,10 mm.



Pregătirea semicarterului dreapta constă din verificarea montării știfturilor de centrare ale arborelui cotit, ale arborelui cu came și ale semicarterelor, garniturile și semicuzineta. La semicarterul stînga se montează supapa by-pass, supapa de descărcare, bușonul cu garnitura de cupru și semicuzineta.

Montarea motorului M-031 se face în următoarea ordine:

A — În semicarterul dreapta: ambielajul (după ungerea cu ulei a fusurilor arborelui cotit, în semicarterul dreapta se montează ambielajul, cu atenție privind fixarea în știftul de centrare și poziționarea cuzinetului palier față al arborelui cotit), arborele cu came (după ungerea cu ulei a fusurilor arborelui cu came, se montează garnitura de etanșare a pompei); apoi se montează ansamblul arbore cu came și pompă de ulei în semicarter, cu atenție pentru a corespunde reperele de pe roțile de distribuție și știftul de centrare introdus în cuzinetul față al arborelui cu came, corpul pompei de ulei (pe garnitura de etanșare), ecranul antispumă.

B — În semicarterul stînga: după ungerea cu mare atenție a jumătății din lățimea planului de separație al semicarterului (pentru a nu curge soluția de etanșare „Formetanch” între cuzinet și carter), se așază semicarterul stînga peste semicarterul dreapta, centrîndu-l cu atenție. Apoi se montează în ordine: șuruburile de asamblare a semicarterelor (verificînd existența rondelilor plate), capacul pompei de ulei (folosind exclusiv garnitura de etanșare nouă), șuruburile de fixare a palierelor (cu rondelile plate, la cuplul de 3,7 daN.m), șuruburile palierului față (2,6 daN.m), șuruburile carterului (1,7 daN.m), șuruburile capacului pompei de ulei (1,4 daN.m), suportul filtrului de ulei (1,8 daN.m).

C — Montarea simeringurilor (obligatoriu piese noi). Se montează în ordine: simeringul spate (după ungerea cu ulei a părții exterioare a simeringului și a alezajului respectiv, folosind un dispozitiv de presare, codificat de constructor D.10—146), simeringul față (după ungerea respectivă, simeringul este presat cu o țevă, cu diametrul exterior de 45 mm, diametrul interior de 31 mm și lungimea de 100 mm; se

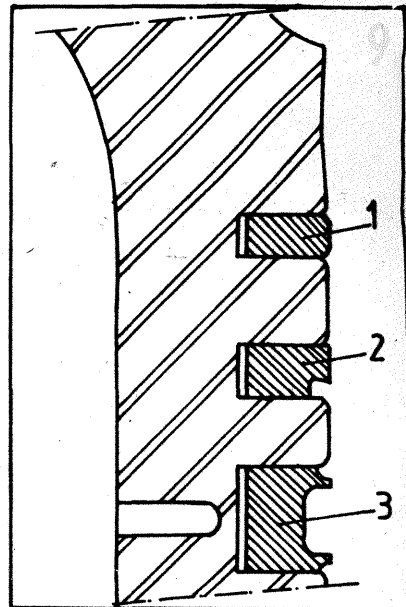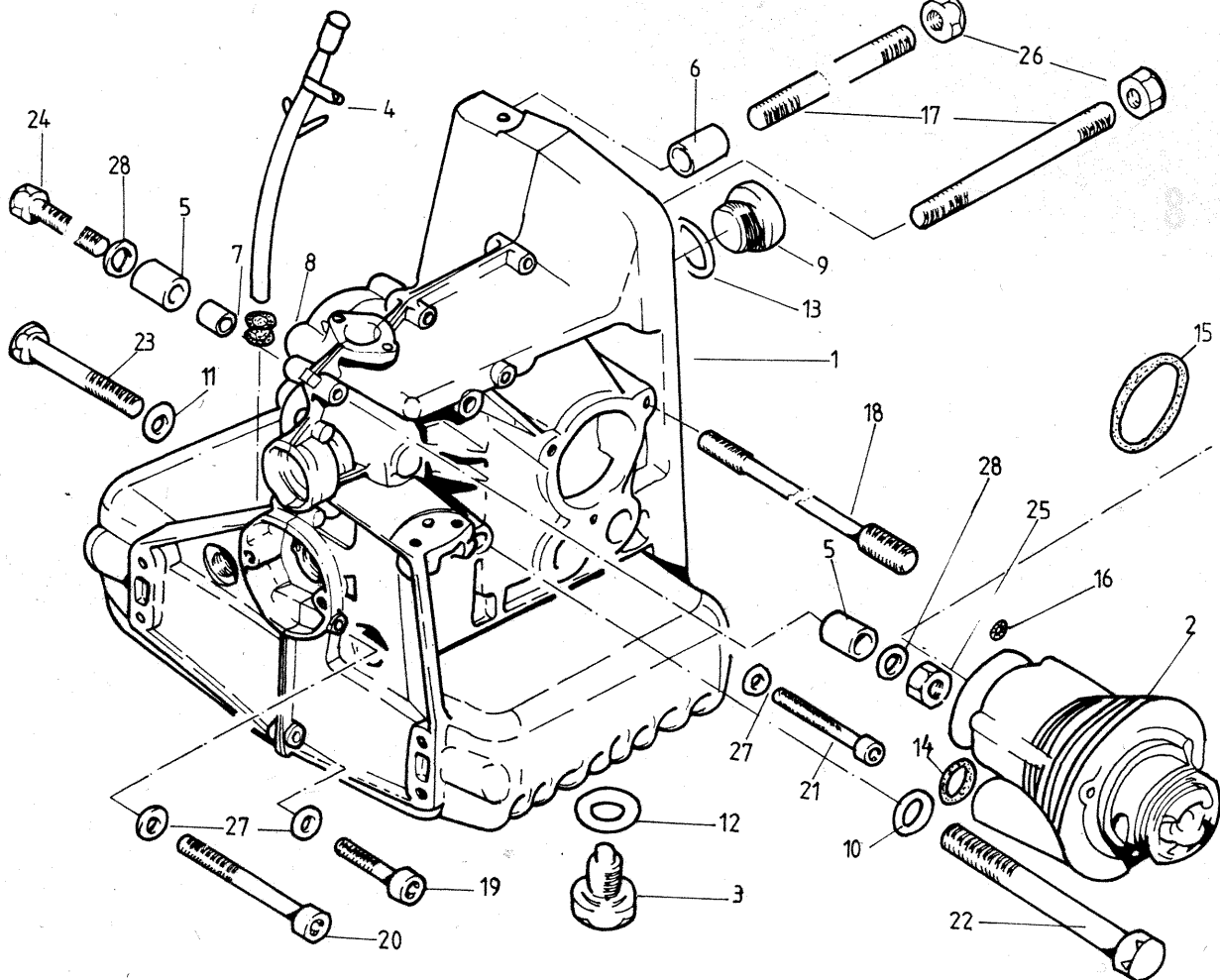

verifică distanța de 0,5 mm între suprafața carterului și simering).

D — **Montarea ansamblurilor** cilindru-piston. Se montează în ordine: tacheții (unși), garnitura (nouă, la baza cilindului), ansamblul cilindru-piston pe bielă (săgeata de pe capul pistonului să fie orientată către distribuție), bolțul pistonului (cu un dorn, D.00—106), siguranța pistonului. Apoi se introduce complet cilindru în piston.

E — **Montarea chiulaselor.** Se montează în ordine: tijele împingătoare în cilindri (cu atenție, pentru a fixa capătul sferic către culbutor), chiulasele (cu verificarea garniturii de etanșare), piulițele de fixare ale chiulaselor (1 daN.m), conducta de ungere a chiulaselor, mancontactul de presiune ulei (2,3 daN.m), șuruburile racord (1,2 daN.m), radiatorul de ulei cu tabla de protecție (este obligatoriu a monta garnitură noi la conductele racord); racordurile se strâng cu cheia S.10—141 la cuplul de 1,7 daN.m, șurubul de fixare superioară prin introducerea a două distanțiere între suporturile de fixare a radiatorului de ulei pe carterul motor (1,7 daN.m).

F — **Montarea pompei de benzină.** Se montează în ordine: tija de comandă (după ce a fost unsă cu ulei), distanțierul (prin rotirea manuală a motorului, pentru a aduce tija în punctul cel mai de jos; se verifică cu un șubler de adâncime ca tija să depășească distanțierul cu minimum 0,8 mm; în caz contrar se poate reduce din grosimea distanțierului), pompa de benzină (după ce în prealabil s-a umplut cu vaselină locașul levierului; cuplul de strângere 1,4 daN.m).

G — **Înlocuirea bușei autolubrifiante.** Cu ajutorul unui extractor (D.00—108 și D.00—601) se scot simeringul 2 și bușca autolubrifiantă 1 din capul arborelui cotit (fig. 10). După ce a fost menținută în ulei timp de o oră, se montează o nouă bușca autolubrifiantă, respectând cota L = 5 mm, față de capul arborelui cotit, folosind un dorn, care asigură condiția de mai sus (D.00—107). Apoi se montează simeringul 2 (suprafața cu marca fabricantului spre exterior).

H — **Echiparea motorului** se face în ordinea inversă a demontării pieselor, prezentată anterior, cu respectarea condițiilor: a — strângerea chiulaselor să se facă numai după montarea și strângerea ansamblului colector admisie-evacuare (ordinea de strângere: piulița superioară față — piulița superioară spate — piulița inferioară, la cuplul 1,9 daN.m); b — la montarea capacelor de culbutoare (după reglarea culbutoarelor la 0,20 mm — admisie și evacuare) trebuie acordată o mare atenție garniturii de etanșare, pentru a evita pierderea (totală) a uleiului. De altfel, după pornirea motorului este obligatorie verificarea etanșării și deci a montării corecte a capacelor de culbutoare (cuplul 0,6 daN.m).

După ce s-au montat pe motor toate piesele, urmează montarea ambreiajului, asigurându-ne că discul culisează liber pe arborele de comandă al cutiei de viteze. Se fixează mecanismul de ambreiaj pe volantul motor, centrându-se discul cu un dorn (cod D.10—147), se strâng șuruburile la 1,2 daN.m. (se verifică culisarea dornului în timpul strângerii șuruburilor).

Evident, pentru depistarea corectă a unor defecțiuni, care pot apărea din diferite motive (mai ales datorită unei întrețineri și exploatare necorespunzătoare), cel mai indicat este a se apela la serviciile unităților SERVICE specializate, dotate cu S.D.V.-uri specifice prezentate mai sus, precum și datorită unei experiențe necesară efectuării unor astfel de lucrări.


MOTORUL M-036 (AUTOTURISM OLTICIT CLUB)*

Motorul codificat M-036, cu cilindrul de 1 129 cmc, echipează autoturismele Oltcit Club și Axel, exportate în Franța.

BIOGAZUL ÎN TRANSPORTURI

Lipsa combustibililor hidrocarbonați clasici a făcut ca atenția specialiștilor să se îndrepte tot mai mult spre purtătorii de energie neconvenționali. Printre aceștia se numără și biogazul, produs secundar al zootehniei, care poate acoperi o parte din necesitățile energetice ale transporturilor și agriculturii. De curând în R.D.G. a fost pusă la punct o instalație de acest gen care constă dintr-un reactor, unde se produce fermentarea anaerobă a materiei prime, și un gazometru, din care produsele rezultate prin fermentație sînt trimise într-un dispozitiv de filtrare și separare a componentelor nefolosibile (dioxid de carbon, hidrogen sulfurat și apă); de aici biogazul poate fi trimis spre înmagazinare într-un rezervor, de unde se alimentează autovehiculele. Biogazul mai poate fi tratat într-un refrigerat de tip Stirling și, lichefiat la $-161,5^{\circ}\text{C}$, este imbuteliat într-un rezervor criogenic la o presiune de 0,15—0,5 MPa (aproximativ 1,5—5 kgf/cm²) de unde se pune la dispoziția consumatorilor.

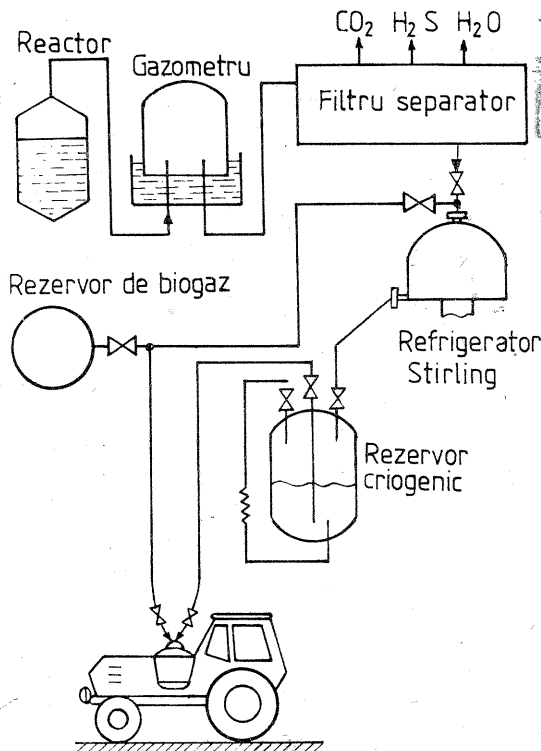Instalația a fost experimentată pe un autobuz IFA W 50, pe un tractor ZT 300, ca și pe un autoturism Polski Fiat 1 500, prilej prin care s-a demonstrat că astfel alimentate autonomia vehiculelor se situează la nivelul alimentării cu combustibili de bază.



MOTORUL DIESEL COBOARĂ SPRE MICILE CILINDREE

Încercările de a implementa motorul diesel și pe motocicletele datează încă din deceniul trecut și au devenit foarte intense de cînd benzina a început să lipsească. Dar pînă astăzi dificultățile ridicate de producția de serie nu au putut fi încă învinse. Iată că, de curînd, s-a anunțat că în India firma Greaves Lombardini Ltd. a început producția unui motor diesel destinat motocicletelor. Este vorba de modelul 520 A, monocilindric, ră-

cit cu aer. Împreună cu Asociația Indiană de Cercetări în Transporturi, firma a efectuat experimentări de parcurs montînd motorul pe motocicletă Enfield 350, care se construiește în India de mai multă vreme. În timpul probelor vehiculul a parcurs 200 000 km fără defecțiuni. Cel mai atrăgător este însă consumul: dacă la suta de kilometri varianta cu benzină consumă 4 l, modelul diesel cere numai 1,54 l! Ținînd seama că

în India, ca și în majoritatea statelor lumii, prețul motorinei este mai coborît decît cel al benzinei, perspectivele tentativei indiene nu sînt deloc rele, cu toate deficiențele cunoscute ale motorului diesel: zgometos, trespădănt, mai greu și cu putere specifică mai mică.

Caracteristicile motorului Greaves Lombardini sînt: cilindrul 325 cm³, raport de compresie 18, putere 5 kW (7 CP) la 3 600 rot/min, pornire automată.

De menționat că același motor este montat și în Guineea pe motocicletele 325 Diesel ce se fabrică în această țară.

1. **CARACTERISTICI ȘI PARTICULARITĂȚI CONSTRUCTIVE.** Tip motor: M-036 (cilindrul 1 129 cmc); placa de identificare a motorului (G11/631); număr cilindri: 4, orizontali, opuși; alezaj x cursă, în

mm (74 x 65,6); raport volumetric (9/1); putere efectivă maximă (57,4 CP — DIN, la 6 250 rot/min); cuplul maxim (8,2 kgf.m DIN, la 3 500 rot/min); răcirea (forțată, cu aer); ungerea (sub presiune, reali-


zată cu o pompă tip „Eaton”, antrenată prin curea de distribuție; filtrul de ulei are o supapă „by-pass” încorporată; carburator (SOLEX sau CARFIL Brașov, 28 CIC 4, reper: CIT 234); aprinderea (clasică, cu ruptor-distribuitor montat pe arborele cu came stînga și bobină de aprindere); distribuția (doi arbori cu came în cap, antrenată cu ajutorul a două curele de distribuție, cu întindere reglabilă); ordinea de aprindere: 1—4—3—2 (fig. 1: săgeata indică fața autoturismului).


* În „Tehnum” nr. 7/1983 și 8/1983 s-a prezentat descrierea motorului M-036.

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

ÎNȚRE ȚIGARĂ ȘI EȘAPAMENT

Se știe că gazele de eșapament emise de autovehicule conțin substanțe nocive organismelor vii, cum sînt oxidul de carbon, unele hidrocarburi și oxizii de azot, care au dus la elaborarea unor draconice norme naționale și internaționale privitoare la limitarea poluării. Dar este mai puțin cunoscut că cercetări recente au descoperit că 85% din toate componentele gazelor de eșapament se găsesc în fumul produs de arderea țigărilor! Mai mult decît atît, noxele emise prin fumat sînt mult mai periculoase, deoarece ele conțin în plus nicotină, arsen, poloniu, rubidiu și cesiu. Și totuși împotriva fumului nu există reglementări internaționale cu valoare de lege. Rămîne de cercetat dacă fumătorii nu au cumva încorporat un sistem catalitic depoluant, care însă din ce în ce mai des se dereglează, ducînd la cazuri fatale!

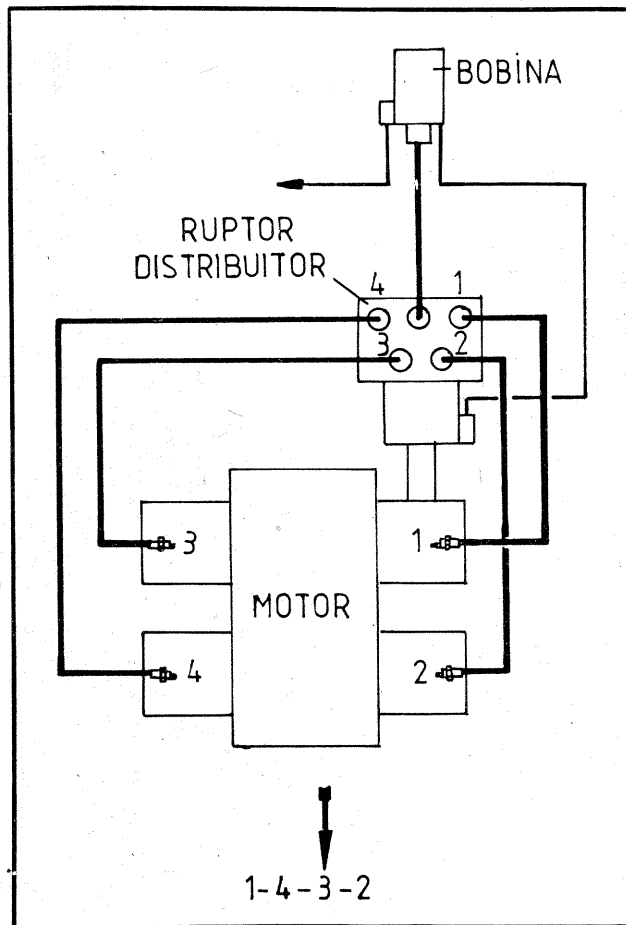

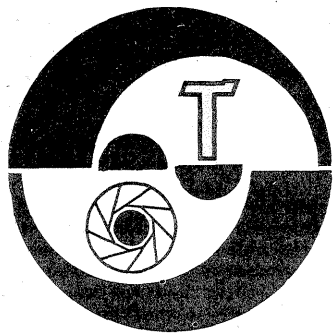

textelor, desenelor și tablourilor

Ing. VASILE CĂLINESCU

O categorie importantă de lucrări fotografice este constituită de reproducerea diverselor originale cu caracter grafic, desene, texte, picturi etc. Față de fotografia curentă, reproducerea presupune condiții deosebite de lucru, condiții care, corect îndeplinite, permit obținerea unor bune rezultate.

Eliminând cazurile de folosire a unor instalații speciale, automatizate într-o mare măsură, cum sînt cele pentru reproducerea documentelor pentru uzul întreprinderilor, ne vom referi în cele ce urmează la tehnica de reproducere accesibilă fotografiilor amatori. Avem în vedere particularitățile tehnicii respective privind aparatura utilizată, materialele fotosensibile și dezvoltarea acestora și condițiile specifice de fotografiere.

1. APARATURA

Aparatura necesară pentru reproducere implică aparatul fotografic și optica aferentă, instalațiile de reproducere (stative și surse de iluminare), filtre și alte accesorii.

Aparatul fotografic va fi obligatoriu de tip reflex, principal obiectiv. Această cerință derivă din

necesitatea eliminării erorii de paralaxă, dată fiind distanța mică de la care se face fotografierea. Dacă se folosește un aparat reflex biobiectiv, va fi necesar ca întii să se determine încadrarea corectă. Acest lucru se face în felul următor:

— în fereastra filmului aparatului fotografic se pune un geam mat sau o foaie de calc astfel încît cu obturatorul deschis să se controleze direct imaginea dată de obiectiv (desigur, cu capacul aparatului desfăcut);

— cu aparatul fixat în poziția de lucru (pe trepid sau pe suportul stativului de reproducere) se încadrează o figură-cadru care să permită controlul (figura 1). Aceasta se face pe o coală din carton cu laturile proporționale cu formatul imaginii, latura maximă fiind ceva mai mare decît latura maximă a lucrării de fotografiat. Figura-cadru se fixează cu pioane sau bandă adezivă pe planșeta dispozitivului de reproducere după ce a fost centrată față de fereastra filmului.

În această poziție se începe fotografierea încadrînd lucrările de fotografiat după diviziunile figurii-cadru. Modificîndu-se distanța de lucru ca urmare a fotografierei unor lucrări de dimensiuni mai mici, se va avea în vedere ca în vizor să se mențină aceeași încadrare (evident, decalată față de imaginea din fereastra aparatului) ca la momentul inițial.

Sucesiunea dată de operații pentru luarea în considerare a erorii de paralaxă permite și utilizarea unor aparate nereflex, în care caz însă se va verifica cu rigurozitate dacă distanțele marcate pe obiectiv corespund cu cele reale, astfel încît să se obțină imagini clare. În acest sens figura-cadru are formă dreptunghiulară, în ciuda faptului că aparatele reflex biobiectiv au format pătrat.

Pentru determinarea cît mai corectă a expunerii este de dorit ca aparatul să dispună de măsurare interioară a luminii. În orice caz, este necesar să existe la îndemînă un expometru precis și sensibil.

Ca obiectiv se va folosi obiectivul aparatului pînă la distanța minimă pentru care a fost construit sau obiective speciale pentru reproducere. Aceste obiective sînt corectate cromatic și geometric pentru distanțe mici și foarte mici, spre deosebire de obiectivele normale, care se corectează pentru infinit. Se pot folosi și obiective de foarte bună calitate pentru aparatele de mărit. Utilizarea obiectivelor speciale de reproducere permite obținerea unor rezultate excelente la distanțe oricît de mici. De regulă, aceste obiective sînt de tip apocromat, de exemplu Apotessor (Zeiss) sau Aporonar (Rodenstack).

Rezultate bune se obțin și cu unele obiective normale corectate și în zona distanțelor mici, cum ar fi Tessar (Carl Zeiss-Jena) sau Industar.







În locul aparatului de fotografiat se poate folosi și aparatul de mărit. Există de altfel încărcătoare cu film speciale pentru a echipa anumite modele de aparate de mărit. În condițiile actuale însă, cînd aparatele fotografice reflex sînt atît de răspîndite, nu se mai justifică folosirea aparatelor de mărit.


Împreună cu aparatul de fotografiat se vor folosi filtre de diverse cu-

luri și filtre polarizante, după cum se va vedea mai departe, iar atunci cînd distanța de fotografiere este foarte mică, inele prelungitoare și, după caz, inele inversoare.

Instalațiile de reproducere de uz general sînt dispozitive care permit fixarea aparatului de fotografiat la o înălțime convenabilă față de lucrarea de fotografiat, lucrare așezată pe o planșetă și iluminată uniform de un număr par de surse de lumină artificială. Asemenea instalații se pot achiziționa ca atare sau se pot improviza folosind planșeta și coloana aparatului de mărit. Figura 2 redă principal o astfel de instalație. Există o multitudine de variante constructive. Un dispozitiv simplu este cel din figura 3, care poate fi improvisat cu ușurință dintr-o placă din lemn așezată pe 4 picioare fixe sau pe 3 picioare reglabile de la un trepid fotografic. Aparatul este prins lateral cu o bridă convenabilă, folosindu-se filetul de prindere sau prin intermediul obiectivului fixat cu un inel adecvat pe filetul frontal. Și mai simplu se așază numai aparatul pe placa suport, obiectivul trecînd printr-un orificiu adecvat.

Indiferent de soluția constructivă a dispozitivului utilizat, condiția obligatorie este aceea ca între planul filmului și planșetă să existe un paralelism perfect. Comună dispozitivelor arătate este poziția verticală de lucru, cea mai comodă. Există cazuri în care nu se poate evita fotografierea pe orizontală, cazul tablourilor care nu pot fi scoase de pe perete, de exemplu. În aceste cazuri aparatul de fotografiat va fi așezat pe un stativ sau trepid uzual. Ilumi-

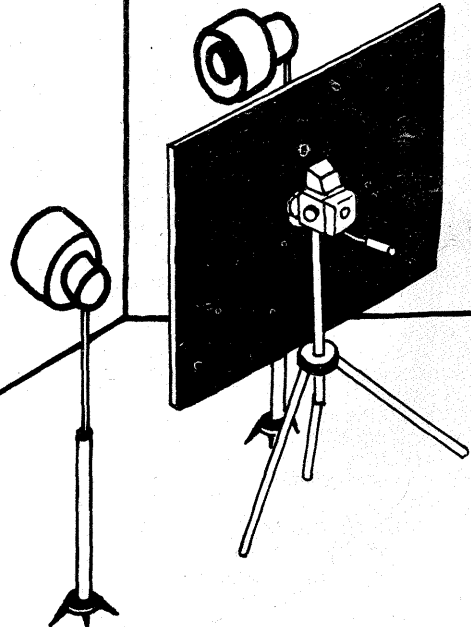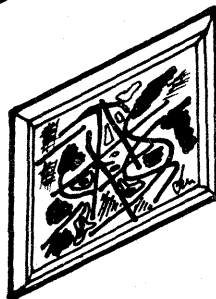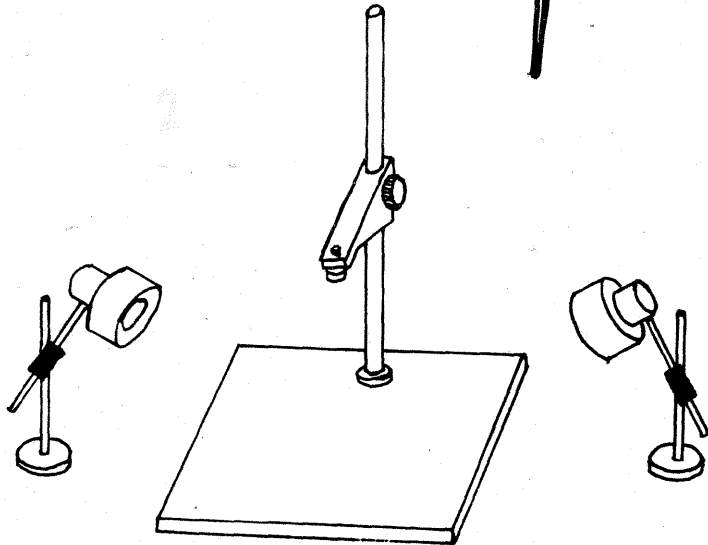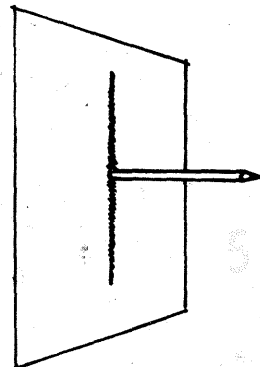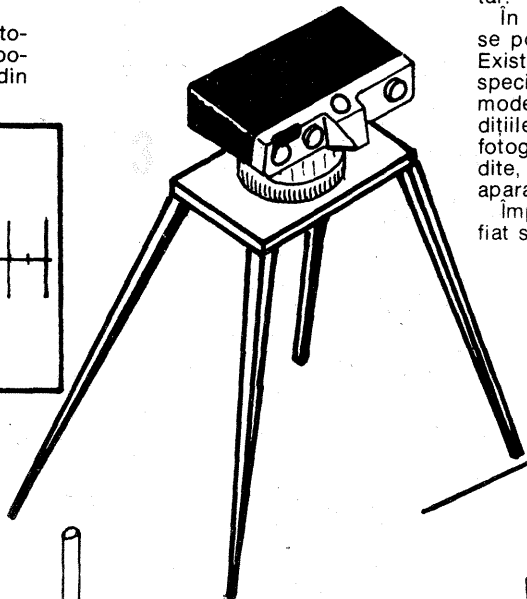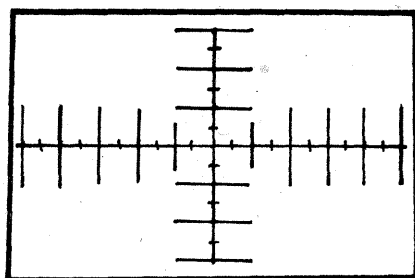

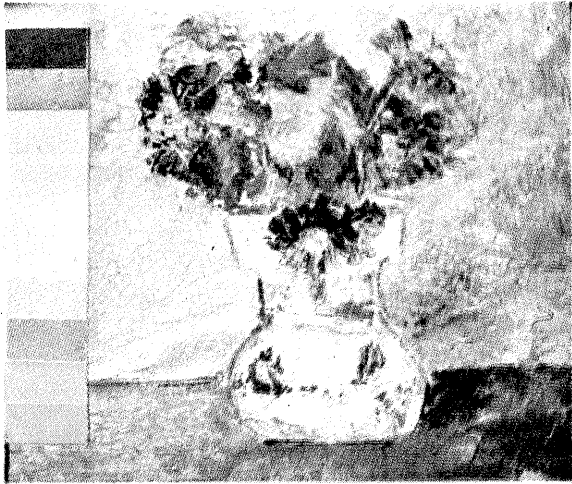

6

narea se va asigura cu un număr par de lămpi fixate pe suporturi speciale care să permită reglajul înălțimii. Figura 4 prezintă o astfel de situație. În plus, există un paravan negru în fața aparatului fotografic, paravan prin care trece numai obiectivul. Rolul său este de a elimina reflexele nedorite date de sticla de protecție a tabloului.

Există de asemenea bancuri orizontale de reproducere, dar are căror complexitate și dimensiuni depășesc posibilitățile amatorilor.

Ca surse de lumină se folosesc becuri nitrachot sau cu halogeni de 250—1 000 W montate în reflectoare astfel încât lumina dată să nu cadă pe obiectivul aparatului fotografic.

Se folosesc totdeauna aceste surse în număr par și de putere egală, repartizate de o parte și alta a lucrării fotografiate la aceeași distanță și sub un unghi de 45° față de axa optică a aparatului fotografic. Lumina dată trebuie să se repartizeze perfect uniform. O verificare simplă a uniformității luminii se face plasând un creion sau o tijă oarecare perpendicular pe suprafața iluminată. Umbrele lăsate (cite una pentru fiecare sursă) vor fi egale în cazul unei repartii uniforme a luminii (figura 5). Totodată se vor folosi becuri identice și ca tip, nu numai ca putere (compoziția spectrală a luminii trebuie să fie identică pe întreaga suprafață, cel puțin când lucrările fotografiate sînt în culori). Becurile vor fi mate sau opale.

Unghiul de iluminare poate fi modificat, în principal, prin mărirea lui peste 45°, pentru a evita sau atenua formarea reflexiilor atunci când suprafața fotografiată este lucioasă. Dacă astfel nu se elimină reflexiile, nu mai rămîne decît să se folosească un filtru polarizant.

Din considerentele arătate folosirea lămpilor fulger electronice sau chimice nu este indicată, neputîndu-se controla modul de formare a reflexiilor. Totuși, pentru lucrări perfect netede, cu suprafață mată, se poate încerca folosirea lămpii fulger fie montată pe aparat, fie lateral la 45°, în care caz se lucrează cu două lămpi sau cu una declanșată succesiv în cele două poziții (aparatul fotografic fiind pe B și încăperea neluminată).

Folosirea luminii de zi este de asemenea posibilă, chiar indicată în unele cazuri. Se va urmări ca pe lucrare să nu cadă umbre de la triped, aparat sau operator.

2. MATERIALELE FOTOSENSIBILE ȘI DEVELOPAREA ACESTORA

Desenele liniare și textele alb-negru se fotografiază pe pelicule puțin sensibile, nesensibilizate cromatic, avînd 3—10 DIN, cum sînt filmele document sau filmele pozitiv. Developarea se face în revelatoare energice, de regulă cu hidroxizi. Prin extensie, este cazul tuturor originale-

lor pe fond alb cu scris de culoare închisă.

Lucrările grafice conținînd semitonuri, griuri sau culoare, redade alb-negru se fotografiază pe materiale de sensibilitate ceva mai mare, respectiv 10—15 DIN. Developarea se face în revelatoare normale, cînd numărul nuanțelor este limitat, sau în revelatoare compensatoare de granulație fină, cînd gama de semitonuri este mai bogată. Sensibilizarea filmelor este pancromatică.


În cazul reproducerii picturilor în alb-negru se pot folosi și filme ceva mai sensibile, 15—20 DIN, dezvoltate fin sau extrafin. Sensibilizarea filmelor va fi pancromatică. Cînd reproducerea se face în culori, se folosesc filme negativ sau diazitiv de 15—21 DIN, dezvoltate îngrijit, conform rețetarului dat de producător. În această situație se va da cea mai mare atenție acordării luminii folosite cu temperatura de culoare pentru care a fost echilibrată pelicula fotosensibilă. Ca principiu se recomandă folosirea luminii de zi difuze, abaterile de culoare corectabile (dominantele) și necorectabile (datorate imperfecțiunii peliculei) fiind mai mici și mai ușor determinate.

Totodată este de menționat extrema utilitate a scalelor de control, cu cîmpuri gri și color, grație cărora în cazul peliculelor negativ se facilitează îndepărtarea dominantelor, iar în cazul peliculelor diazitiv se controlează corecta expunere. Scala de control se așază la marginea tabloului sau chiar pe el, cînd se face un clișeu inițial de probă. Demonstrative sînt reproducerea din figurile 6 și 7 ale aceluiași tablou. Scala cuprinsă în imagine probează că primul clișeu a fost supraexpus (culori nesaturate, dispariția unor nuanțe de gri), imaginea corectă fiind cea din al doilea clișeu (culorile scalei corect redade). Fotografiera s-a făcut pe material diazitiv ORWOCHROME UT18.

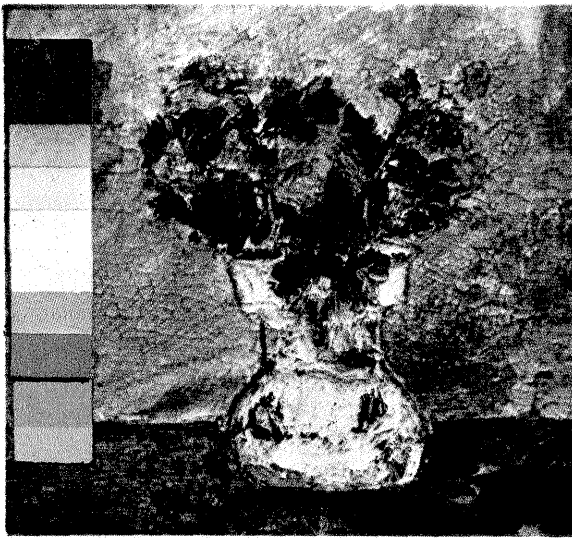3. ASPECTE SPECIFICE

Lucrarea fotografiată trebuie să fie plană, fără cute sau pliuri. Dacă lucrarea a fost inițial pliată, se va întinde cu grijă și se va fixa cu pîneze la colțuri. Dacă nici așa nu se obține o bună planeitate, se va presa lucrarea sub un cristal (geam) curat și fără defecte de structură.

Determinarea expunerii pentru desene și texte se face pe o bucată de carton gri (18%) plasată peste original. În celelalte situații se procedează la o expunere medie dată de exponometru sau la expunerea indicată de sistemul de măsurare interioră a luminii cu care este dotat aparatul. În acest ultim caz se va face o confruntare cu valoarea expunerii determinată cu exponometrul. Atenție, a nu se neglija corecția impusă prin mărirea tirajului obiectivului la mici distanțe atunci cînd nu se efectuează o măsurare interioră



a luminii! Același lucru este valabil și în cazul utilizării filtrelor.

În cazul în care pe lucrarea originală sînt pete, eliminarea lor se face folosind filtre de aceeași culoare cu pata. Densitatea filtrului se poate alege vizual, privind lucrarea prin filtre pînă cînd pata devine neobservabilă.

Originalele vechi, îngălbenite (de exemplu, fotografiile vechi) se fotografiază pe filme ortocromatice, eventual cu filtru galben.

Dacă se urmărește mărirea contrastului semitonului, se vor folosi filtre de culoare complementară culorii care trebuie evidențiată. Astfel, albastrul va fi mai accentuat folosind un filtru portocaliu, iar galbenul și roșul folosind un filtru albastru.

Desenele cu fond uniform albăstrui, cum sînt copiile pe hîrtie ozalid, se fotografiază cu filtru roșu (portocaliu) pe film pancromatic. Dacă scrisul este albastru, atunci se va folosi tot un filtru roșu pe film pancromatic sau galben pe film ortocromatic.

Folosind filme cu sensibilitate în infraroșu și eliminînd spectrul vizibil cu un filtru roșu închis se pun în evidență scrierile vechi și șterse, greu lizibile.

Fotografierea unor originale cu suprafață texturată (fotografii cu microfisuri superficiale sau pe suport raster, filigran etc.) se face sub apă, practic plasîndu-le într-o tavă cu apă. Stratul de apă (1—2 cm) de deasupra originalului are un efect difuzant.

Adaptarea la specificul operațiilor de reproducere va fi cu atît mai facilă cu cît fotografii amator dispune de o practică fotografică generală mai îndelungată.

ORWOCOLOR NC 21/ ORWOCHROM UT 23

O nouă peliculă negativă destinată luării de imagini la lumină de zi sau lumină artificială este actualmente livrată de firma ORWO prin perfecționarea cunoscutei NC 19. Este vorba de pelicula ORWOCOLOR NC 21 care se caracterizează printr-o sensibilitate mărită (21 DIN/100 ASA/90 GOST), printr-o mai bună redare a cîmpurilor și prin granulație fină.

Puterea de rezoluție este de cca 145 linii/mm, iar factorul de contrast 0,7. Pelicula este echilibrată pentru o temperatură de culoare de 5 500 K. Producătorul informează că noul material este mai bine echilibrat ca raport al curbelor sensimetrice monocrome, că dispune de o latitudine de poză mai mare, că eficiența măștii de compensare a efectelor parazitare este mai bună, ceea ce pe ansamblu oferă pozitive cu culori mai curate și strălucitoare.

Fotografierea la lumina artificială oferită de lămpile cu incandescență presupune folosirea unui filtru de conversie de tip B12 (de exemplu, filtrul ORWO K 13).

Prelucrarea filmelor NC 21 se face conform procesului 5168. Prelucrarea după vechiul proces 5166 duce la pierderi calitative. Evident, aceste recomandări sînt cele general valabile pentru materialele fotosensibile

color destinate luării de imagini.

Pelicula NC 21 se livrează în formatele standard 135—36, 135—20 și 120.

Familia peliculelor diazitiv este reprezentată de asemenea printr-o nouă, respectiv pelicula ORWOCHROM UT 23, avînd sensibilitatea de 23 DIN (160 ASA/130 GOST).

Îmbunătățirile structurale aduse au permis nu numai mărirea sensibilității (față de vechile produse UT 18 și UT 20), dar și creșterea conturanței și a calității redării detaliilor.

Puterea de rezoluție este de cca 65 linii/mm, iar factorul de contrast 1,7. Echilibrarea peliculei corespunde la o temperatură de culoare de 5 500 K.

UT 23 este o peliculă cu posibilități mărite de utilizare, permițînd luarea de imagini în condiții mai dificile de iluminare, în condițiile unei deplasări cu viteze mari, în tehnică și medicină.

Prelucrarea se face conform procesului 9165, utilizat și la celelalte pelicule diazitiv ORWO (UT 18, UT 20, UK 17).


Pentru început se oferă formatul 135—36.

Păstrarea la temperaturi mai mici de 4°C este recomandată pentru garantarea menținerii proprietăților sensimetrice.

IMPORTANT !

ÎN ZILELE DE 12—13 OCTOMBRIE A.C. VOR AVEA LOC, LA PIATRA NEAMȚ, SIMPOZIONUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ALE RADIOAMATORILOR ȘI CAMPIONATUL NAȚIONAL DE CREAȚIE TEHNICĂ, MANIFESTĂRI ORGANIZATE ÎN CADRUL FESTIVALULUI NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI”. ACESTE MANIFESTĂRI SÎNT ORGANIZATE DE FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM CU SPRIJINUL REVISTEI „TEHNIUM”.

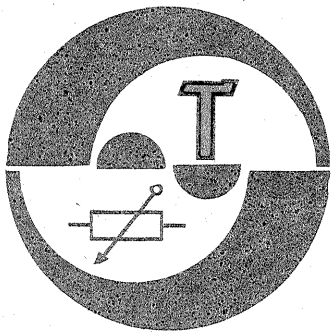TOTI RADIOAMATORII CARE DORESC A PREZENTA REFERATE TEHNICE ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI SAU LUCRĂRI ÎN CADRUL CAMPIONATULUI SÎNT RUGAȚI A LUA LEGĂTURA CU FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM SAU CU REVISTA „TEHNIUM”.



CITITORII RECOMANDĂ

RECEPTOR pentru banda de 80 m

Student KAZIMIR RADVANSKY
Petroșani

Montajul descris în continuare permite recepționarea stațiilor cu modulație în amplitudine din gama undelor scurte (3,5 MHz) și a semnalelor telegrafice dacă reacția se reglează la pragul intrării în oscilație.

După cum se poate urmări pe schema electrică de principiu (fig. 1), primul tranzistor T_1 lucrează ca amplificator reflex cu reacție. Pentru reglarea reacției se utilizează condensatorul variabil C_6 .

Semnalul provenit din antenă trece prin condensatorul de adaptare C_1 și ajunge la înfășurarea L_1 de pe bara de ferită. Postul dorit este selectat de către circuitul acordat C_2-L_2 . Prin cuplaj inductiv semnalul ajunge la înfășurarea L_3 , unde este aplicat amplificatorului RF realizat cu T_1 . O fracțiune din semnalul amplificat este preluat de C_6 și readus



pe bara de ferită prin L_4 realizând reacția.

Din colectorul lui T_1 semnalul este detectat și aplicat din nou tranzistorului T_2 , care de această dată amplifică audiofrecvența. Șocul permite trecerea componentei de audiofrecvență spre etajul următor de amplificare realizat cu ajutorul lui T_2 . Audierea se face în căști.

Bobinele se realizează pe manșoane de carton care să poată fi culisate pe bara de ferită (fig. 2) și au: L_1 — 3 spire, L_2 — 28 spire, L_3 — 3 spire, L_4 — 4 spire din sîrmă CuEm \varnothing 0,35.

Șocul se realizează pe o „oală” de ferită și are 200 de spire din sîrmă CuEm \varnothing 0,1 mm.

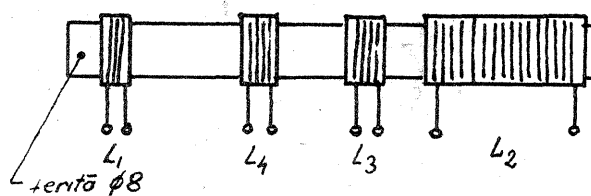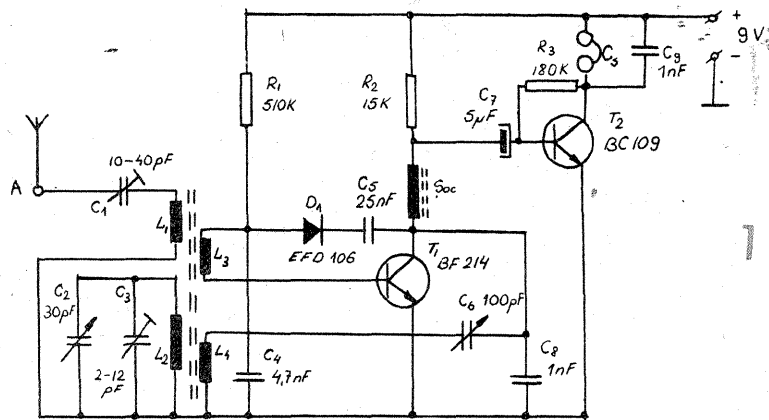După terminarea și verificarea montajului se alimentează de la o sursă de 9 V și se efectuează reglajele după cum urmează: prin C_1 se



reglează adaptarea antenei la circuitul de intrare, cu ajutorul lui C_3 se face intrarea în banda de frecvență, iar prin culisarea bobinelor L_3 și L_4 spre L_2 se alege punctul de sensibilitate și selectivitate maxime, de asemenea și gradul brut de reacție, reglajul fin efectuându-se prin C_6 . Consumul în condiții normale de

funcționare nu trebuie să depășească 8mA.

BIBLIOGRAFIE:

„Tehnum” nr 2/1981, p. 8
Almanah „Tehnum” '82, p. 33—34
Gh. Antonescu, D. Ciulin — „Receptoare radio”

INEL DE REDUCȚIE

VIOROL OLTEANU, București

Sînt destul de mulți fotoamatori care au auzit de așa-numitul fotografiat cu obiectivul întors. Metoda se folosește pentru obținerea unor imagini de calitate superioară în macrofotografie. Aceasta deoarece lentilele din fața obiectivului, așa cum este el montat în mod normal în aparat, sînt foarte bine corectate pentru reducerea aberațiilor de sfericitate, aberații care pot denatura vizibil calitatea imaginii în macrofotografie. Inelul de reducere a cărui realizare este prezentată mai jos este destinat să permită fotografierea cu obiectivul întors.


1. **Prezentare generală și domeniul de folosință.** Inelul de reducere se prezintă sub forma unui inel metalic filetat la exterior în două trepte, fiind destinat macrofotografierii cu obiectivul întors, cu aparate foto la care prinderea obiectivului se realizează cu filetul M42x1. Este evident că acest mod de fotografiere se poate aplica doar la fotoaparatele de tip reflex monoobiectiv.

2. **Materiale necesare.** Pentru confecționarea inelului de reducere este necesar un disc gros de cel puțin 6 mm dintr-o bară de oțel sau aluminiu cu diametrul mai mare de 49 mm.

3. **Execuție.** După debitarea semifabricatului acesta se găurește la interior la \varnothing 39. Apoi se prinde în universalul strungului folosindu-ne de această gaură, după care piesa, de grosătată la \varnothing 49, se filetează la exterior în două trepte: un filet M49x0,75 necesar fixării inelului în montura pentru filtre a obiectivului și un filet M42x1 necesar montării inelului în carcasa fotoaparaturii. Piesa se mai poate obține și prin executarea operațiilor de găurire și filetare pe un semifabricat mai lung de 6 mm,

după care acesta se va tăia la lățimea indicată. Indiferent de metoda folosită, nu se va prinde în universalul strungului nici una din părțile filetate, aceasta putînd duce la deteriorarea filetelor. Se recomandă o strunjire fină care să asigure o rugozitate $Ra=6,3$ sau 12,5. După găurire și filetare muchiile se vor țese cu 0,5x45°, iar filetele vor fi rectificat cu hîrtie abrazivă fină. Se va evita folosirea pilei, indiferent de finețea dinților, deoarece o micșorare cît de mică a diametrelor filetate poate genera jocuri sau blocarea inelului o dată montat. După realizarea acestor operații suprafața piesei va fi finisată cu hîrtie abrazivă fină și va fi decapată cu spirt. În funcție de materialul ales, piesa se va bruna sau eloxa, avînd grijă să nu mai fie atinsă cu mîna goală pînă la terminarea operației de acoperire chimică. Un brunaj sau eloxaj corect executat, cît și un decapaj atent vor împiedica pe parcursul folosirii inelului desprinderi de așchii de oxid care se pot așeza pe lentilele obiectivului (se pot zgîrîi la stergere), pe oglindă sau pentaprismă (care este bine să nu fie ștersă) sau pot intra în mecanismul de declanșare, împiedicînd buna funcționare a fotoaparaturii.

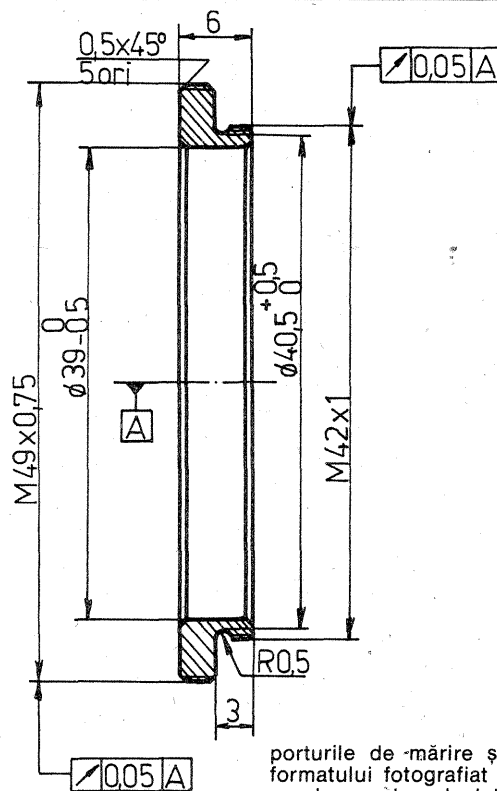4. **Mod de folosire și observații generale.** Inelul se introduce mai întîi cu partea filetată M49x0,75 în montura pentru filtre a obiectivului, după care obiectivul se demontează, se întoarce și se introduce cu partea filetată M42x1 în carcasa fotoaparaturii. Folosirea inelului se limitează la obiectivele care au comutator pentru închiderea auto/manual a diafragmei (de tip Pentacon Auto 1,8/50 sau Heliios 44-M), cele automate (de tip Domiplan 2/50) sau



electrice (tip Pentacon electric 1,8/50), pierzîndu-și posibilitatea de închidere a diafragmei. Autorul a preferat folosirea oțelului pentru confecționarea inelului deoarece aluminiul, cu duritatea lui scăzută, poate provoca înțepenirea inelului în montură, iar procedeul eloxării este mai dificil de realizat pentru un amator. Inelul a fost conceput cu filetele de M49x0,75 și respectiv M42x1, deoarece obiectivele avînd aceste filete pentru filtre și, respectiv, pentru prinderea în carcasa fotoaparaturii sînt cele mai răspîndite. Inelul se pretează și la folosirea lui împreună cu inele distanțiere, dar trebuie avut în vedere faptul că ra-

porturile de mărime și dimensiunile formatului fotografiat nu mai corespund cu cele calculate pentru folosirea inelului distanțiere cu obiectivul montat neîntors (așa cum este el în mod normal montat). De asemenea, trebuie ținut seama că prin folosirea inelului și a obiectivului întors scade distanța minimă de fotografiere dintre obiectul de fotografiat și planul filmului (0,33 m la Pentacon Auto 1,8/50; 0,18 m la Flektogon 2,8/35 sau 0,65 m la Heliios 44-M), deoarece distanța dintre planul ultimei lentile și planul filmului se mărește. Inelul realizat din oțel, conform desenului și indicațiilor de mai sus, nu va cîntări mai mult de 18,5 g, greutate care nu va influența cu nimic manevrabilitatea aparatului.

CONVERTOR


Student ILIE DAVID, Craiova

Cu acest convertor este posibilă recepția emisiunilor TV transmise pe canalele 21—50 cu un televizor prevăzut cu recepția canalelor 1—5. Dimensiunile carcasei sînt date în milimetri, înălțimea acesteia avînd 20 mm. Trecurile din interior sînt făcute prin găuri de grosime corespunzătoare, conductorul fiind izolat pe porțiunea trecerii, iar lipiturile la masă se fac direct pe carcasă.

La borna A se conectează antenna, iar la borna B se conectează mufa televizorului, legăturile cu convertorul fiind făcute cu cablu ecranat. Piese componente au următoarele valori: $R_1=1,5\text{ k}\Omega$; $R_2=2,2\text{ k}\Omega$; $R_3=820\text{ }\Omega$; $S=5\text{ k}\Omega$; $T=BF181$; $C_1=3,3\text{ pF}$; $C_2,$

$C_3, C_4=1,5\text{ pF}$; $C_5, C_6, C_7, C_8=1\text{ nF}$; $C_9=12\text{ pF}$; C_{10} și C_{11} sînt condensatoare de trecere de 1 nF ; CT_1, CT_2, CT_3 = trimere 3—12 pF; L_1, L_2, L_3 sînt formate din sîrmă de cupru, de preferință argintat, cu grosimea de 1 mm și lungimile: $L_1, L_3=25\text{ mm}$ și $L_2=20\text{ mm}$ pe porțiunea cuplajului cu $L_1, L_4=10$ spire din CuEm $\varnothing 0,2\text{ mm}$ pe $\varnothing 3\text{ mm}$, fără carcasă și avînd lungimea de 5 mm. $L_5=8$ spire cu priză la spira 4, din Cu $\varnothing 0,8\text{ mm}$ pe $\varnothing 8\text{ mm}$, cu pas de 1 mm între spire.

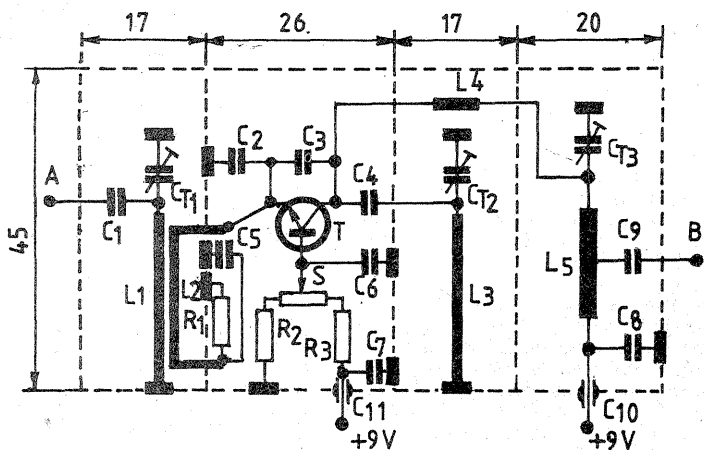Din semireglabilul S se stabilește regimul de funcționare al tranzistorului T, iar din CT_1, CT_2 și CT_3 se face acordul pe frecvența dorită.



SFATURI PRACTICE ÎN GOSPODĂRIE CURĂȚAREA MOBILEI

Ing. VIOREL RĂDUCU, București

Cea mai curentă operație de curățare a mobilei constă în înlăturarea urmelor lăstate de degete. Acestea se elimină prin frecare locală cu o cîrpă moale, înmuiată în apă în care s-au adăugat câteva picături de amoniac, după care se freacă repede cu o flanelă uscată pentru recăpătarea lustrului. Dacă petele sînt produse de o substanță grasă, se face o pastă din magnezii și benzină, care se aplică pe locul respectiv timp de câteva ore.

Petele de pe mobila lăcuită provocate de picături de apă se înlătură prin frecare cu o cîrpă umezită cu apă, pe care se toarnă puțin alcool sau gaz. Dacă mobila este vopsită cu baie, petele de apă se elimină prin frecare de mai multe ori cu un dop de plută ars. De asemenea se recomandă să se presare deasupra scrum de țigară, care se va înlătura după 3—4 ore.

Mobila cu pete de cerneală se freacă cu o cîrpă umezită cu apă, pe care se picură zeamă de lămie (acid citric). În cazul urmelor lăstate de obiecte fierbinți pe suprafața mobilei, se înleacă în lăstarelor prin frecare ușoară cu o cîrpă pe care se presară scrum de țigară. Dacă mobila este lustruită, în scrumul de țigară se adaugă o picătură de ulei. Petele lăstate de obiectele fierbinți se pot elimina și prin frecare rapidă cu un capăt de dop de plută ars și muiat în gaz. Cînd se folosește ulei sau gaz, se va acționa cit mai iute, deoarece aceste substanțe pot produce, la rîndul lor, pătarea suprafeței mobilei. Urmele de murdărie și

de muște se curăță cu un detergent, prin frecare cu o cîrpă umezită cu apă. Locul se usucă apoi prin frecare cu o cîrpă uscată. Se poate utiliza, de asemenea, frecarea cu o cîrpă muiată în ceară de albine sau ceară de parchet.

Petele de sînge se scot prin tamponarea locului cu o cîrpă umezită. După fiecare tamponare se șterge repede cu o cîrpă uscată ca să nu se formeze pete de apă. Dacă se constată mătuirea locului, este necesară aplicarea unui strat de lac.

Mobilierul metalic se curăță de murdărie și de materii grase cu ajutorul unei cîrpe muiate în alcool sau benzină. Se va feri să se atingă lemnăria cu aceste substanțe, pentru a nu se forma pete. Urmele de rugină se pe părțile metalice și de pe mobilierul metalic se scot prin frecare cu o pastă care se poate prepara astfel: se topește 10 g de parafină, se toarnă în 100 g ulei mineral, apoi se amestecă cu pulberi bine pisate din diatomit (40 g), praf de piatră ponc (40 g), carbonat de calciu (40 g) și nisip silicios foarte fin (40 g). Mobilierul din metal lustruit se curăță de rugină cu o pastă care se prepară prin topirea la un foc moale, fără fierbere, a următoarelor substanțe: bucățele de săpun 150 g, carbonat de calciu 20 g, carbonat de magneziu 10 g, oxid de fier 10 g, tartrat de potasiu 10 g, apă 100 g. După topire, se toarnă pasta într-o cutie metalică și se lasă să se răcească. Pasta se aplică pe loc care trebuie curățat cu ajutorul unei cîrpe, apoi se freacă pînă dispare pe-

BAZĂ DE TIMP DE JOASĂ FRECVENȚĂ PENTRU OSCILOSCOP

MIHAIL SPIRESCU, București

Deoarece majoritatea osciloscopelor moderne posedă baze de timp la frecvență, iar plaja de lucru din ce în ce mai complexe, în cele de mai jos vom prezenta o schemă de bază de timp de joasă frecvență, simplă, eficientă și care printr-un comutator poate înlocui baza de timp de înaltă frecvență în cazul reglajelor pe osciloscop ale amplificatoarelor de putere, ale corectoarelor de frecvență etc. Această bază de timp poate coborî pînă la 8 Hz, fără distorsiuni, cu un nivel de ieșire suficient de ridicat.

În funcție de condensatorul de pe comutatorul K se va obține gama de frecvență, iar plaja de lucru în cadrul gamei se va obține din potențiometrul P1.

Prin faptul că la bornele rezistenței R6 se cuplează semnalul de sincronizare ce trebuie adus de la amplificatorul Y și care ar conduce la deformarea semnalului la ieșire, a fost necesară introducerea lui P2, care are sarcina să refacă această deficiență, fiind apoi fixat definitiv


cu vopsea.

P3 are rolul de a stabili punctul de funcționare al lui T4 și, în mare, amplificarea la ieșire, prin scăderea sau creșterea reacției din colectorul lui T5 în baza lui T1.

Calitatea dintelui de ferăstrău depinde de factorul beta al tranzistoarelor T1 și T2. Deoarece la ridicarea calității dintelui mai contribuie și acordarea amplificatorului T4—T5, amatorii pot monta pe comutatorul K un al doilea galet sincron, care să comute aceleași valori de condensatoare, acestea constituind, împreună cu R6, un filtru pentru frecvența realizată din T1 și T2.

Aceasta conduce la creșterea nivelului de ieșire și mai ales la stabilirea nivelului de ieșire egal pe toate gamele de lucru și totodată la realizarea unui dinte perfect.

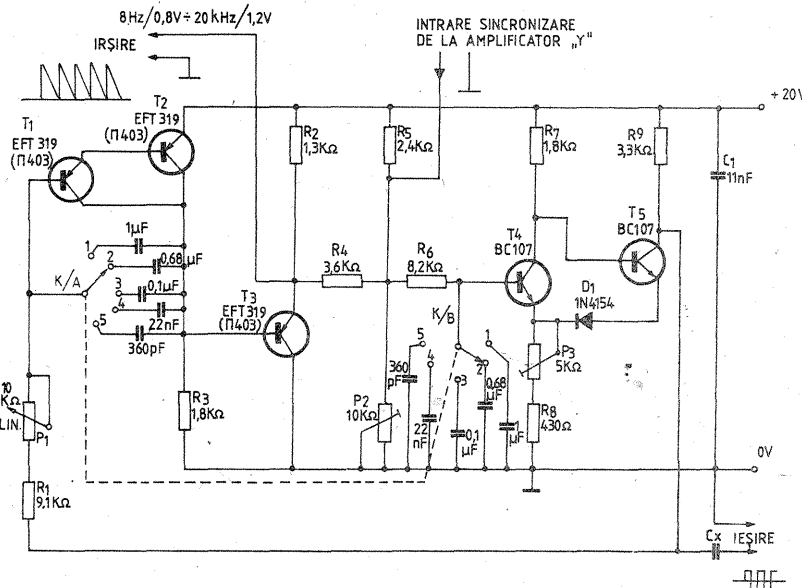Din colectorul lui T5, printr-un condensator Cx, se pot prelua frecvențe dreptunghiulare corespunzătoare frecvențelor în formă de dinte de ferăstrău.




tele de rugină.

În afară de înlăturarea petelor întimplătoare, mobila trebuie curățată periodic. Astfel, mobila albă din lemn de brad sau tei se spală cu apă, săpun și sodă, cu o perie sau o cîrpă. Apoi se limpezeste cu apă în care s-a dizolvat sare de lămie ori cu apă în care s-au fiert foi de ceapă sau paie (sau a se obține o culoare ușor gălbuie) și se usucă bine cu o cîrpă curată. Mobila vopsită se curăță cu apă și săpun, folosind o cîrpă și nu peria. După ce se limpezeste cu apă în care s-a turnat puțin oțet, se usucă și se lustruiește prin frecare cu o cîrpă moale. Mobila de stejar se curăță cu peria muiată în benzină, după care se șterge imediat cu o cîrpă curată. Se aplică un strat subțire de ceară, se lasă circa 2 ore, apoi se freacă bine cu molton. Mobila care imită stejarul se șterge cu o cîrpă muiată în ulei amestecat cu terebentină și se lustruiește frecînd cu o cîrpă din molton.

Mobila tapițată cu creton se curăță cu apă caldă și săpun, în care s-au turnat câteva picături de amoniac. Se moaie puțin o cîrpă în apa

astfel pregătită, se șterge cu lăstare și se usucă folosind cîrpe uscate. Tapițeria de pluș se curăță cu o cîrpă muiată într-un amestec de alcool (o parte) și eter (3 părți). Tapițeria de catifea se curăță cu tărîțe calde sau nisip cald, curat, care se presară pe toată suprafața; se lasă astfel circa 2 ore, apoi se mătură bine cu o măturică. Tapițeria de mobila făcută din țesături care nu suportă apa se curăță cu miez de piine proaspătă. Tapițeria de piele pătată de grăsime se șterge cu neofalină, iar petele lăstate de dulciuri se curăță cu apă caldă și săpun. Dacă pielea este decolorată, se spală cu apă și săpun, se usucă bine, apoi se acoperă cu un strat subțire și uniform de baie dizolvată în apă și se lasă să se usuce. Se aplică un strat de lichid protector pentru piele procurat din comerț ori preparat din 3 foi de clei de pește dizolvate în 1/4 l apă caldă. După ce se usucă, se dă un strat de ceară și se lustruiește cu o cîrpă moale de molton.

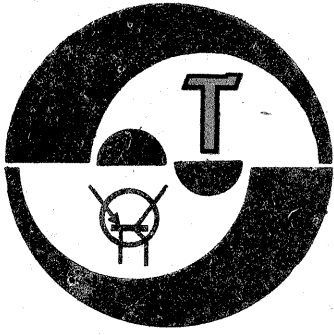Mobila din împletituri de salcie, stuf, trestie, papură etc. se curăță de praf cu o perie ori cu aspiratorul.



SISTEME CU MICROPROCESOARE

Ing. CONSTANTIN DUMITRU,
ing. MARIUS CIORICĂ,
ing. BOGDAN COJOCARU

(URMARE DIN NR. TRECUT)

SETUL DE INSTRUCIUNI AL μP Z80-CPU

Setul de instrucțiuni al lui Z80 poate fi divizat în următoarele grupuri funcționale:

- instrucțiuni pentru transferarea datelor (între registrele interne ale CPU sau între CPU și memorie, respectiv porturi I/O);
- instrucțiuni aritmetice pe cuvinte de 8 și 16 biți;
- instrucțiuni logice, deplasări și rotații;
- instrucțiuni cu efect asupra biților individuali (fie în memorie, fie în regis-

trele interne);

- instrucțiuni de salt condiționat sau nu și reîntoarceri din subrutine;
- instrucțiuni de control ale CPU.

Sumarul pe care îl vom prezenta în continuare, bazat pe această împărțire funcțională a setului de instrucțiuni, folosește mnemonica din limbajul de asamblare, operația simbolică și o descriere a operanzilor sau a efectului general al operației (limbajul simbolic folosit este cel descris în numărul anterior).

$$I_M = \frac{U_R}{R_0} \left(\frac{R_e + R_x}{R_e} - 1 \right) = \frac{U_R R_x}{R_0 R_e} \quad (1)$$

în care:
 U_R este o tensiune de referință, foarte stabilă;
 R_0 este rezistența totală, aparat de măsură-rezistență adițională;
 R_e este o rezistență etalon, de precizie;
 R_x este rezistența de măsurat.
Dacă se alege $R_x \leq R_e$, rezultă $I_{Mmax} = U_R/R_0$.

O soluție foarte elegantă de realizare a schemei este utilizarea unui circuit $\beta A723$, deoarece:

- atât sursa de referință cât și A.O. sînt integrate în aceeași capsulă, de aici rezultînd performanțe electrice și termice bune;
- capacitatea relativ mare de curent la ieșire (maximum 150 mA);
- realizarea simplă a protecției la scurtcircuit.

În final rezultă schema din figura 2. În acest caz, $U_R = 7,15 V$ (6,8 V — 7,6 V). Pentru calcule $U_R = 7 V$. Se alege un instrument de măsură cu $I_0 = 100 \mu A$, $R_i = 3 k\Omega$ (uzual).

Rezultă $R_0 = U_R/I_0 = 70 k\Omega$. (Se realizează dintr-o rezistență de 56 k Ω și un semireglabil de 22 k Ω .) Condensatoarele de filtraj pe alimentare vor fi ceramic (0,1 μF) și tantal (5 μF). Pentru $R_p = 47 \Omega$ curentul maxim debitat este $I_{sc} = 0,6 V/47 \Omega = 13 mA$.

La deducerea relației (1) s-a considerat A.O. ideal, avînd rezistența de intrare infinită. Pe domeniile mari

de rezistență, rezistența de intrare în A.O., R_{in} devine supărătoare. Luînd pentru R_{in} o valoare tipică $R_{in} = 3,3 M\Omega$, pentru scara de 1 M Ω , $R_{in} \parallel R_e = 1 M\Omega$, adică $R_e = 1,35 M\Omega$.

Acest impediment se poate rezolva cu schema din figura 3. Poziția normală a lui K1 este 1. Poziția 2 a fost introdusă pentru măsurarea rezistențelor mai mici. Pentru 100 Ω cap de scală, cu $R_e = 1 k\Omega$ se comută K1 pe poziția 2. Conform relației (1) rezultă $R_0 = 7 k\Omega$, adică $R_e = 4 k\Omega$.

Pentru mărirea impedanței de intrare se folosesc 2 tranzistoare ca repetitoare. Ele se aleg astfel încît să aibă un cîștig static de curent h_{21B} minim 100 la $I_C = 10 \mu A$, de exemplu LM394 (sau KC810). Varianta aceasta are avantajul cuplării termice excepționale și al unei bune împerecheri a tranzistoarelor. Se poate încerca cuplarea a 2 tranzistoare BC109 pe un șunt termic comun.

Toate rezistențele sînt cu peliculă metalică. Rezistențele etalon vor fi cu toleranța 0,5%, iar rezistențele de 1 M Ω vor fi 1%. Decuplarea circuitului $\beta A723$ se face cu un condensator cu tantal și unul ceramic, care se vor plasa cît mai aproape de capsulă.

Schema poate măsura rezistențe între 5 Ω și 10 M Ω . În domeniul 100 Ω — 1 M Ω eroarea maximă este de 0,5%, iar pe scările de 100 Ω , respectiv 10 M Ω , maximum 2% (este dată practic de clasa de precizie a instrumentului folosit).

OHMMETRU LINIAR DE PRECIZIE

Student AUREL GONTEAN
Timișoara

Un ohmmetru liniar se poate realiza conform schemei din figura 1. Amplificatorul operațional forțează

$V_A = U_R$. Deoarece intrările A.O. nu consumă curent, rezultă:
 $V_B = U_R(R_e + R_x)/R_e$

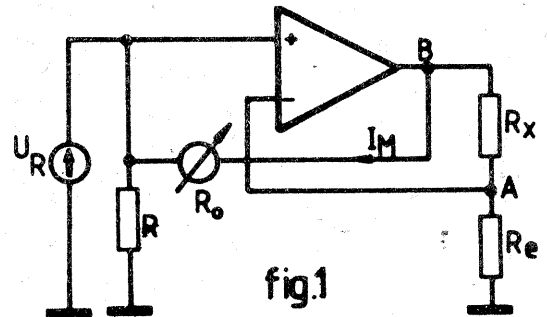


fig.1

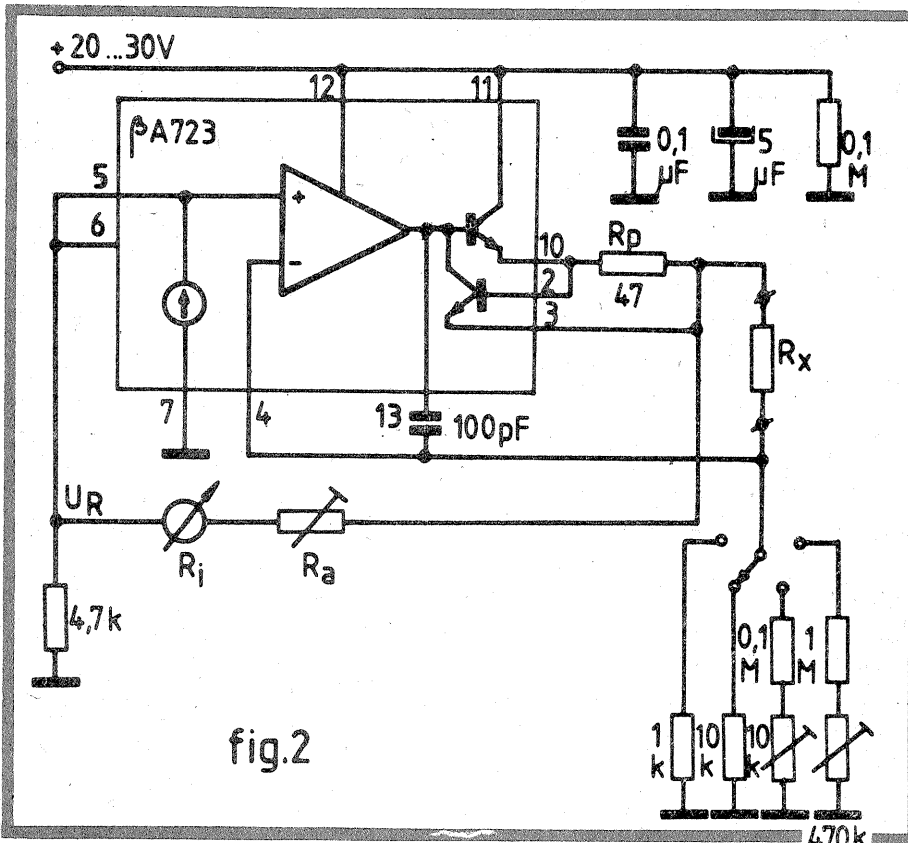


fig.2

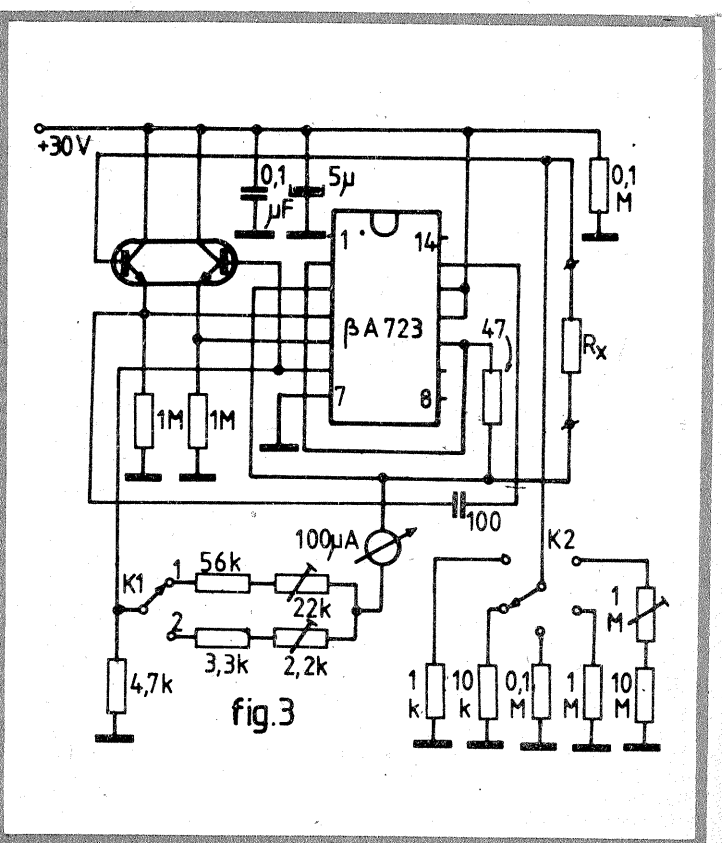


fig.3

CALITATEA RECEPȚIEI EMISIUNILOR DE TELEVIZIUNE ALB-NEGRU ȘI COLOR

(URMARE DIN NR. TRECUT)

Ing. VICTOR SOLCAN

Revenim asupra citorva relații anterioare pentru a face unele precizări. Expresia (4) referitoare la zgomotul termic introdus de antenă ($U_{ef} = \sqrt{4 \cdot k \cdot T \cdot \Delta f \cdot R}$) la o instalație dată are toți termenii constanți, cu excepția temperaturii absolute, T , care este dată de temperatura de zgomot a mediului ambiant. Deoarece nu putem schimba după voie temperatura ambiantă a antenei, puterea de zgomot generată de aceasta nu poate fi modificată. Expresia (8) este o relație empirică exprimând factorul de zgomot al receptorului mediu, $F(dB) = \sqrt{2.5 \cdot f(MHz)}$, în funcție de domeniul de frecvență al canalului recepționat. Factorul de zgomot al instalației de recepție poate fi îmbunătățit prin utilizarea unui receptor mai bun sau a unui amplificator de antenă cu un factor de zgomot mai bun ca al receptorului. Spre deosebire de cazul antenei (element pasiv), în cazul elementelor active este posibilă coborîrea temperaturii primului sau primelor etaje prin introducerea acestora în medii frigorifice (nu se aplică decât în instalații profesionale).

Ținând seama de dorința obținerii unui raport semnal/zgomot cât mai bun (imagina excelentă), în expresia (10) în relația $U_r(dB_u) = S/Z(dB) + F(dB) + 8(dB)$ nu se poate interveni decât asupra valorii semnalului util prin creșterea câștigului antenei sau amplasarea acesteia într-un loc mai degajat, cu o valoare de câmp mai ridicată. În acest caz amplificatorul de antenă permite compensarea pierderilor datorită lungimii mai mari a cablului de coborîre. Uneori, mai ales în cazul recepționării unor stații situate la mare distanță, valoarea câmpului suferă variații în timp cu atât mai pronunțate cu cât stația recepționată este mai depărtată sau mai obturată, când pe direcția acesteia se interpun obstacole de relief. Din acest motiv la realizarea instalației de recepție trebuie să ne asigurăm cu o rezervă de semnal util mai mare.

Efectul variației semnalelor slabe se manifestă pe televizor prin creșterea intensității granulației zgomotului de fond. Uneori variațiile pot fi atât de importante încît treptat imaginea utilă se înecă în zgomot. Efectul creșterii supărătoare a zgomotului de fond se simte și pe sunet, dar ceva mai târziu decît impresia neplăcută de pe imagine, datorită utilizării pe canalul de sunet a unei benzi mai înguste și a modulației de frecvență. Acesta este unul din motivele pentru care în cazul televiziunii clasice (analogice) preocuparea principală se concentrează în ameliorarea calității imaginii, sunetul fiind de regulă mai „rezistent”.

PROPAGAREA UNDELOR PE MAI MULTE DRUMURI

Variația în timp a nivelului semnalului (fadingul) se datorează însumării vectorilor undelor ce sosesc la locul de amplasare a antenei pe două sau mai multe drumuri. De regulă, în cazuri fericite, este vorba numai de unda directă și unda reflectată de sol. Dar sînt și numeroase ocazii cînd avem de a face cu

unde reflectate sau difractate de obstacole mai apropiate sau mai îndepărtate de amplasamentul de recepție sau mai rar chiar de unde troposferice. Propagarea undelor pe mai multe drumuri produce efecte negative (atenuarea semnalului, distorsiuni și ecouri), cu atât mai pronunțate cu cît raportul dintre intensitatea unei principale și a celei secundare (reflectate) este mai mic.


Cînd avem de a face numai cu o singură undă secundară, cea reflectată de un sol plan, efectul însumării acestora se traduce de cele mai multe ori printr-o variație a atenuării

semnalului (unde staționare) pe înălțime (fig. 1). Cu cît înălțăm antena mai mult, cu atât amplitudinea variațiilor intensității se reduce iar amplitudinea medie a câmpului crește. De aici o importantă concluzie privind înălțarea și degajarea antenei de recepție. Fenomenele nu sînt aceleași în toate cazurile, mai ales în teren accidentat, dar, statistic vorbind, aceasta este situația cea mai frecventă.

Cînd undele secundare provin din reflectare sau difracție de obstacole situate pe diferite direcții și la distanțe mai mari în jurul amplasa-

mentului de recepție, se produc ecouri sau imagini fantomă simple sau repetate, ale căror poziție și intensitate pe ecranul televizorului sînt funcție de diferența de drum (implicit de timp) între sosirea unei principale și a celei secundare, cît și de proprietățile reflectante (suprafața, poziția, structura și orientarea) ale obstacolelor respective sau uneori și cele difractante (muchiile sau fantele obstacolelor). Cînd diferența de drum este mai mică decît o microsecundă, efectul de ecou devine mai puțin supărător, iar uneori începe să predomine efectul ce distorsionează forma semnalului, provocînd accentuări sau ștergeri de contururi, scăderea definiției, distorsiunea culorilor etc.

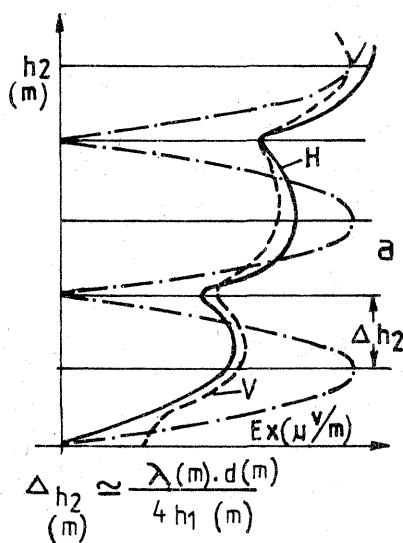Este greu, dacă nu chiar imposibil, de făcut o clasificare completă și corectă a efectelor ecourilor, dar din experiențele efectuate pînă în prezent se poate spune că la un raport între unda directă și cea reflectată mai mare de 32 dB efectele negative devin negliabile. În cazul unor diferențe de timp de propagare a undelor secundare față de unda



1


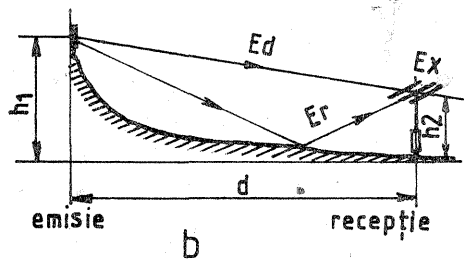


Fig. 1: Variația câmpului E_x cu înălțarea antenei, datorită însumării unei direcții E_d și reflectate E_p în teren neaccidentat

— E_x în polarizare orizontală (H)
 - - - E_x în polarizare verticală (V)
 ···· E_x în cazul unei reflexii ideale
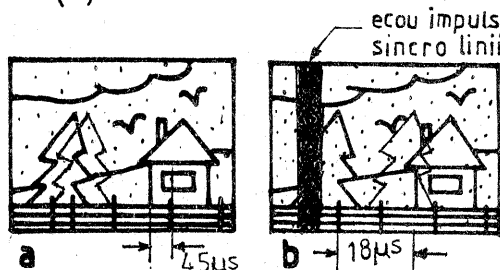
$$\Delta h_2 \approx \frac{\lambda(m) \cdot d(m)}{4 h_1(m)}$$



2A

Fig. 2A: Ecouri de la distanță medie (a) și mare (b).
 Fig. 2B: Ecou și distorsiuni la semnale rectangulare:


a) distorsiune acceptabilă;
 b) distorsiune supărătoare.

$$\Delta t_1 = c \cdot t = 3 \cdot 10^8 \cdot 4,5 \cdot 10^{-6}$$

$$\Delta t_1 = 13,5 \cdot 10^2 = 1350 \text{ m}$$

$$\Delta t_2 = 3 \cdot 10^8 \cdot 18 \cdot 10^{-6}$$


$$\Delta t_2 = 5400 \text{ m}$$

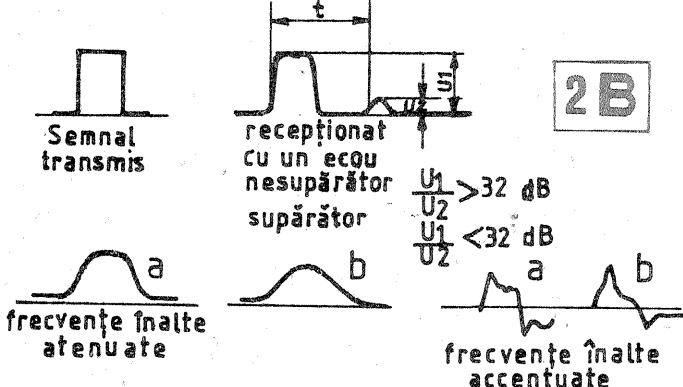

2B

frecvențe înalte atenuate

frecvențe înalte accentuate

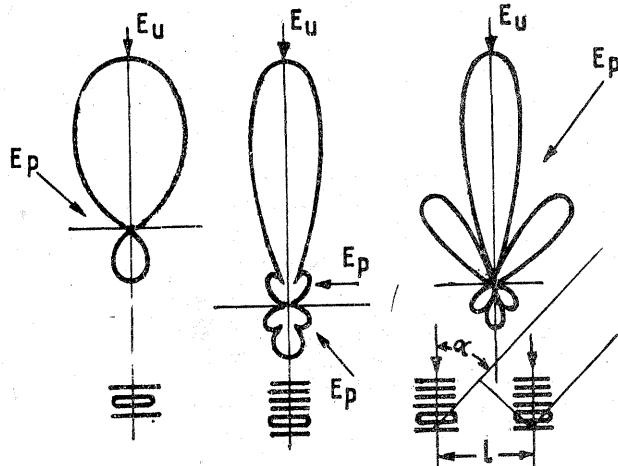

3

Fig. 3: Atenuarea reflexiilor sau perturbatorilor prin antene sau sisteme de antene de recepție ($\sin \alpha = \lambda/2$)

E_u — cîmp util
 E_p — cîmp perturbator


directă mai mici de 2 μs pot fi tolerate și rapoarte de amplitudine mai mici, 32 dB, pînă în momentul în care, raportul scăzînd mult, intervin distorsiunile semnalelor (fig. 2A și 2B).

Combaterea efectelor propagării pe mai multe drumuri se poate obține prin folosirea unor antene de recepție directive, amplasarea și orientarea optimă a acestora.

Ținînd seama de inevitabilitatea în perspectivă a folosirii mai eficiente a canalelor de televiziune, trebuie să amintim influența deosebit de negativă a ecourilor intense apropiate sau depărtate asupra transmisiilor informațiilor suplimentare numerice (teletextul) și importanța deosebită a unor măsuri cît mai perfecționate de atenuare și eliminare a influenței undelor secundare (fig. 3).

Trebuie să arătăm că din interferența undelor directe și indirecte, în afară de producerea unor unde staționare în plan vertical, se produc și unde staționare în plan orizontal, motiv pentru care de multe ori și o simplă deplasare a antenei de recepție în plan orizontal nu poate situa într-un câmp util mai mare.

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

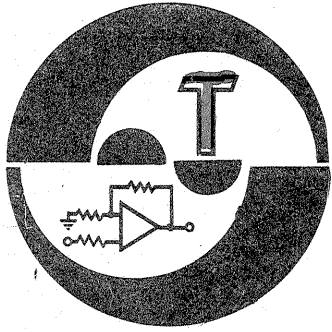

EFECTE LUMINOASE


MICRO Tx

Cu două tranzistoare se poate realiza un microemitor modulat în frecvență care lucrează în banda 80—108 MHz. Semnalul audio aplicat acestui emitor provine de la un microfon, deci întregul montaj poate fi utilizat ca microfon portabil. Recepția semnalului se poate face cu

un receptor dotat cu gama respectivă de frecvențe. Alimentarea se face cu 1,5 V.

Reglajul frecvenței se face cu trimmerul C_2 , iar intrarea în oscilație cu trimmerul C_3 .

TEHNICE NOVINE, 10/1985

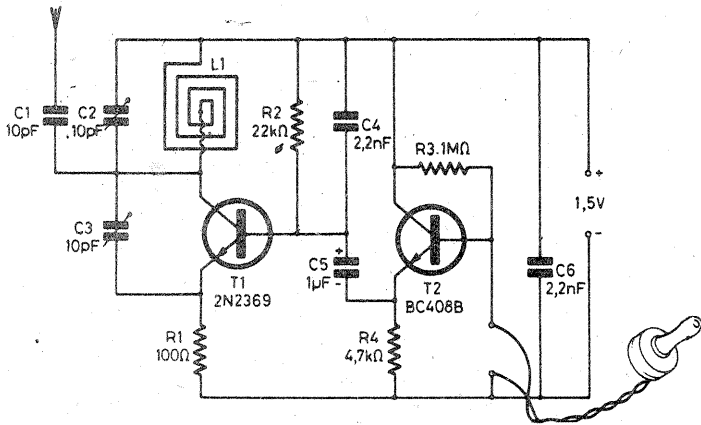


Schema este compusă dintr-un oscilator cu TUJ și un grup de trei tiristoare care permit aprinderea a trei becuri sau a trei grupuri de becuri.

Becurile se aprind într-o anumită

ordine, 1—2—3, după care ciclul se repetă. Alimentarea montajului se face de la o sursă de 24 V—2 A. Vițea de deplasare a luminilor se reglează din potențiometrul P(1M Ω).

RADIOTEHNIKA, 1/1985

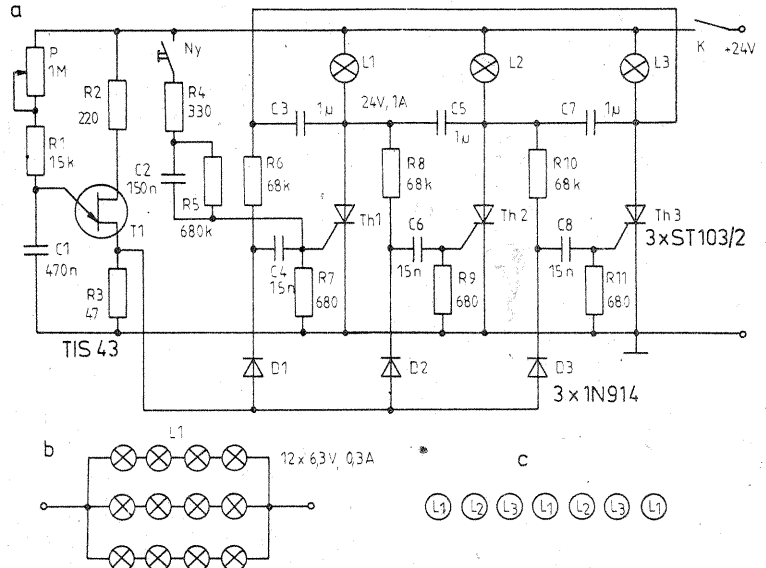


METRONOM

Întregul aparat este construit cu elemente discrete, semnalul acustic fiind emis de un difuzor. Programarea duratei de funcționare se re-

glează din R_2 , iar ritmul, respectiv cadența, se reglează din R_1 și R_5 . Alimentarea se face cu 9 V.

ELEKTRON, 4/1985


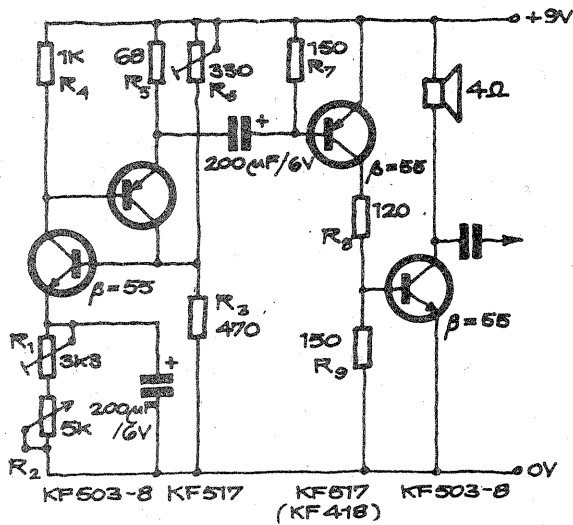


Amplificator

Montajul este destinat a fi montat în autoturisme, alimentarea asigurându-se de la acumulatorul de 12 V. Cu acest amplificator pot fi au-

diate în condiții optime semnale de la aparate de radio sau casetofoane.


MODELIST KONSTRUKTOR, 9/1984

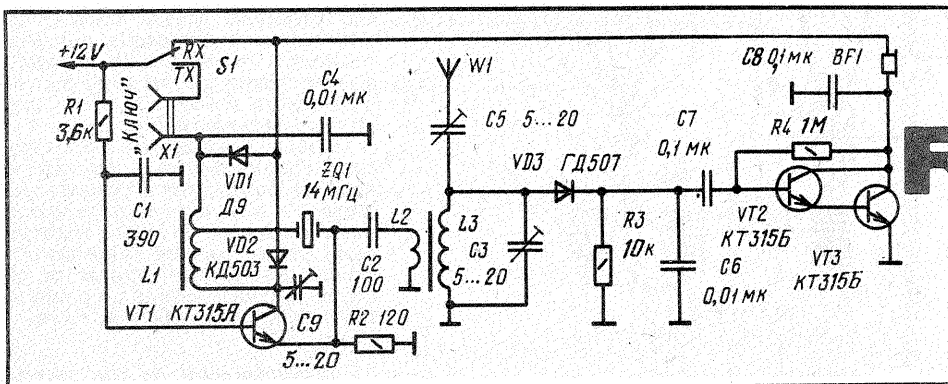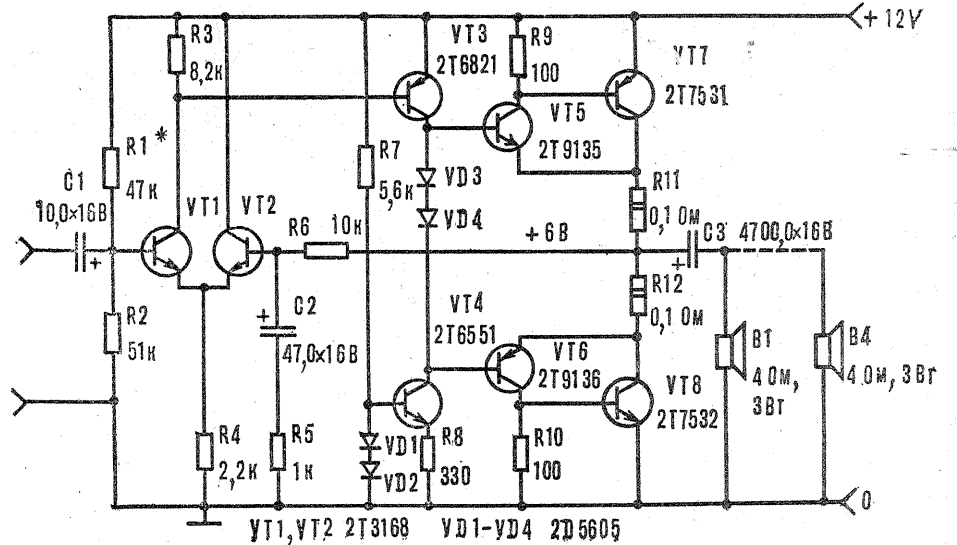


QRPP Rx Tx

Etajul cu tranzistorul KT315A este un oscilator pilotat cu cuarț, care pentru emisie primește alimentare prin manipulator și livrează aproximativ 1 W. La recepție, acest oscilator generează semnal de amestec cu semnalul din antenă. Mici corecții ale frecvenței oscilatorului se obțin din C_9 (5—15 pF). Alimentarea se face cu 12 V.

RADIO, 1/1984

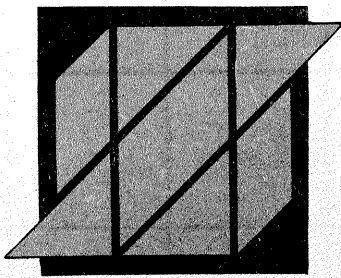

ÎNTREPRINDEREA ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ

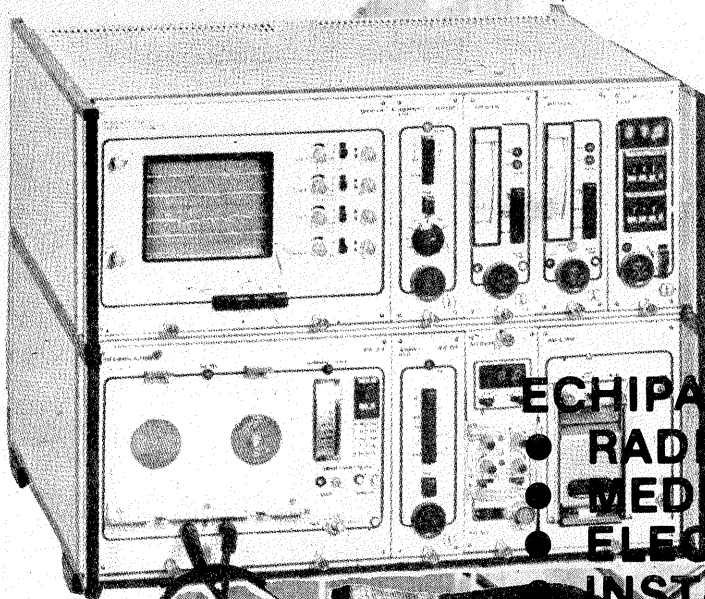

PRODUCE:

ECHIPAMENTE PROFESIONALE

● RADIOCOMUNICAȚII


● MEDICINĂ

● ELECTROACUSTICE HI-FI

● INSTALAȚII DE JOASĂ FRECVENȚĂ


● INSTALAȚII PENTRU RECEPȚIA INDIVIDUALĂ ȘI COLECTIVĂ A PROGRAMELOR RADIODIFUZATE

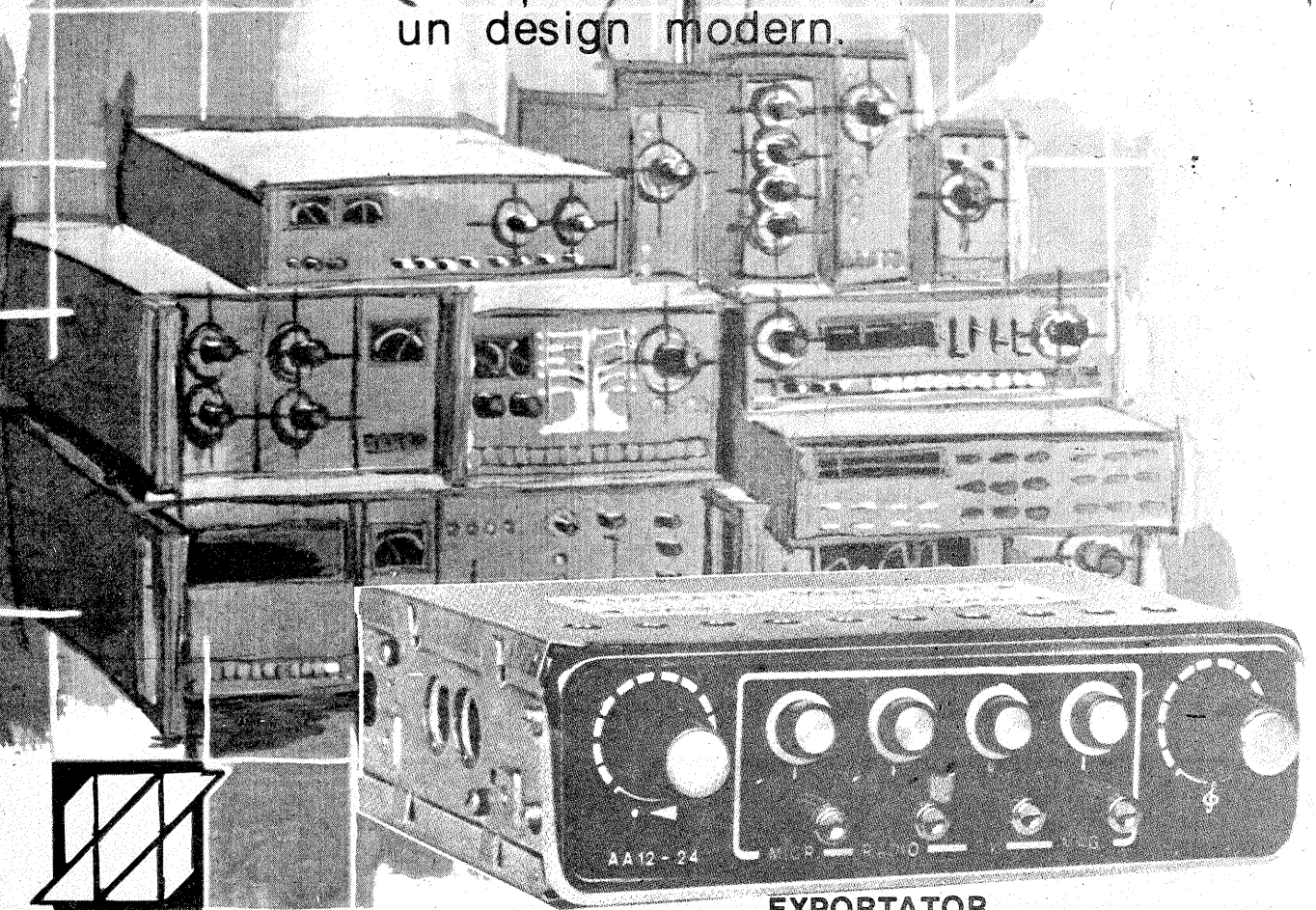Toate produsele se caracterizează prin calitate tehnică remarcabilă, fiabilitate și un design modern.



EXPORTATOR
ELECTRONUM

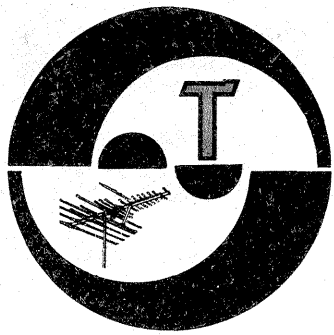ÎNTREPRINDEREA DE COMERȚ EXTERIOR
BUCUREȘTI-ROMÂNIA STR. ALEXANDRU SAHIA NR. 33



SERVICE

MARTA ION — Bacău

Vi se va expedia răspuns și prin poștă, cu lămuriri suplimentare la preamplificator.

Luați în considerare ce scrie pe difuzor sau în prospecte, nu ce părere își exprimă neinițiatii.

POPA ROMEO — Iași
Dacă aparatul recepționează unele stații în UUS, înseamnă că nu este defect și adaptând o antenă adecvată se va putea recepționa și programul III.

Dacă nu recepționează nimic când este apăsat butonul UUS, va trebui verificat aparatul.

MARCUS FRANCISC — Satu Mare
Circuitul integrat la care vă referiți nu are echivalent.

DANCESCU DORIN — Suceava
Revedeți în colecția „Tehnum” ar-

ticolele referitoare la eloxarea aluminiului.

ANGHEL NICOLAE — Giurgiu

Semnalele la care vă referiți aparțin stațiilor TV din Danemarca, Suedia și Norvegia. În amplificatoarele de antenă se folosesc etaje simple pentru stabilitatea în funcționare.

ALISTAR ION — jud. Neamț

Verificați întâi dacă aveți semnal la detecție. Schema aparatului „Pacific” a fost publicată în almanah.

PAPP ELMER — jud. Bihor

Vom mai publica detectoare de metal.

BUTYLA L. — Cluj-Napoca; BICA DANIEL — Pitești; EFTIMIE BOGDAN — Brăila; NICOLESCU ADANIȘ — Buzău

Vom reveni asupra celor solicitate

TUMAR ANTAL — Ploiești

Respectați conexiunile din cablajul imprimat.

DIADRU LUCIAN — jud. Hunedoara

Injectați semnal în grila tubului și reglați miezul bobinei pînă indicația voltmetrului este minimă.

ROTARU NICULIȚĂ — Bistrița-Năsăud

Montați condensatoare trimer 10—40 pF.

TURCU VASILE — Brăila

Bobinați pe carcase.

DOBRE NONI — Constanța

Verificați partea mecanică a întregului magnetofon — puneți cîte o picătură de ulei la lagăre și motorul va funcționa normal.

DINU GHEORGHE — jud. Argeș

Zgomotul din difuzor provine din potențiomtru. Spălați potențiomtrul cu spirit.

FUMUREANU GH. — Rm. Vilcea

Tranzistoarele la care vă referiți nu au echivalente.

STOICA TEODOR — Roșiorii de Vede

Defectul este din etajul baleiaj pe verticală.

STELESCU RADU — Jud. Mehediniți

Dacă apare o dungă orizontală pe ecran, defectul este din baleiajul de cadre. Verificați legăturile la regleta ce face contact cu bobinele de deflexie (eventual alte conexiuni din acest traieci) și apoi tubul PCL 85.

MADA GAVRIL — Arad

Vă vom transmite cele solicitate.

ANDRICI LIVIU — Galați

În magnetofon s-a defectat oscilatorul de ștergere și premagnetizare. Reparați acest etaj.

DUMITRAȘCU GH. — București

Nu este vorba de un semnal foarte puternic, ci de un semnal foarte mic. Totul se remediază tot din antenă. Probabil, locul unde este antena dv. nu primește semnal suficient, fiind obturată de alte blocuri. Încercați înălțarea antenei cu cîteva metri și eventual deplasarea ei în alt punct. Amplificatorul este util cînd se recepționează cît de cît semnal. Așa-numiții „purici” pe ecran nu sînt altceva decît vizualizarea zgomotului.

ANDRIESCU D. — Iași

Îmbunătățirea recepției se poate face numai cu antene eficiente; monați eventual 4 antene. Modificarea blocului de canale se poate face numai de un specialist.

MOLDOVAN PETRICĂ — Cluj-Napoca

Defectul se poate remedia numai prin măsurători. Faceți inversarea legăturilor de la bobinele de deflexie baleiaj cadre. Dacă aceeași porțiune din ecran rămîne întunecată, tubul este defect, dacă partea întunecată se mută în partea de jos a ecranului, defectul este în etajul de baleiaj.

SERBULEA SORIN — Breaza

Verificați redresorul casetofonului; se pare că nu mai poate debita curentul cerut de motor și amplificator (la nivel mare).

I. M.


SANKYO STR 500FL

LĂZĂRESCU FLOREA — Galați

Radiocasetofonul STR 500 FL conține componente discrete și un circuit integrat. Alimentat cu 6 V din baterii sau rețeaua electrică, debitează o putere maximă de 1,5 W la un consum de 8 W. Casetofonul lucrează pe două piste (înregistrare-redare mono).

Receptorul acoperă gamele 87,5—108 MHz, 535—1 605 kHz și 150—300 kHz. Frecvența intermediară pentru FM este 10,7 MHz, iar pentru AM este de 455 kHz.

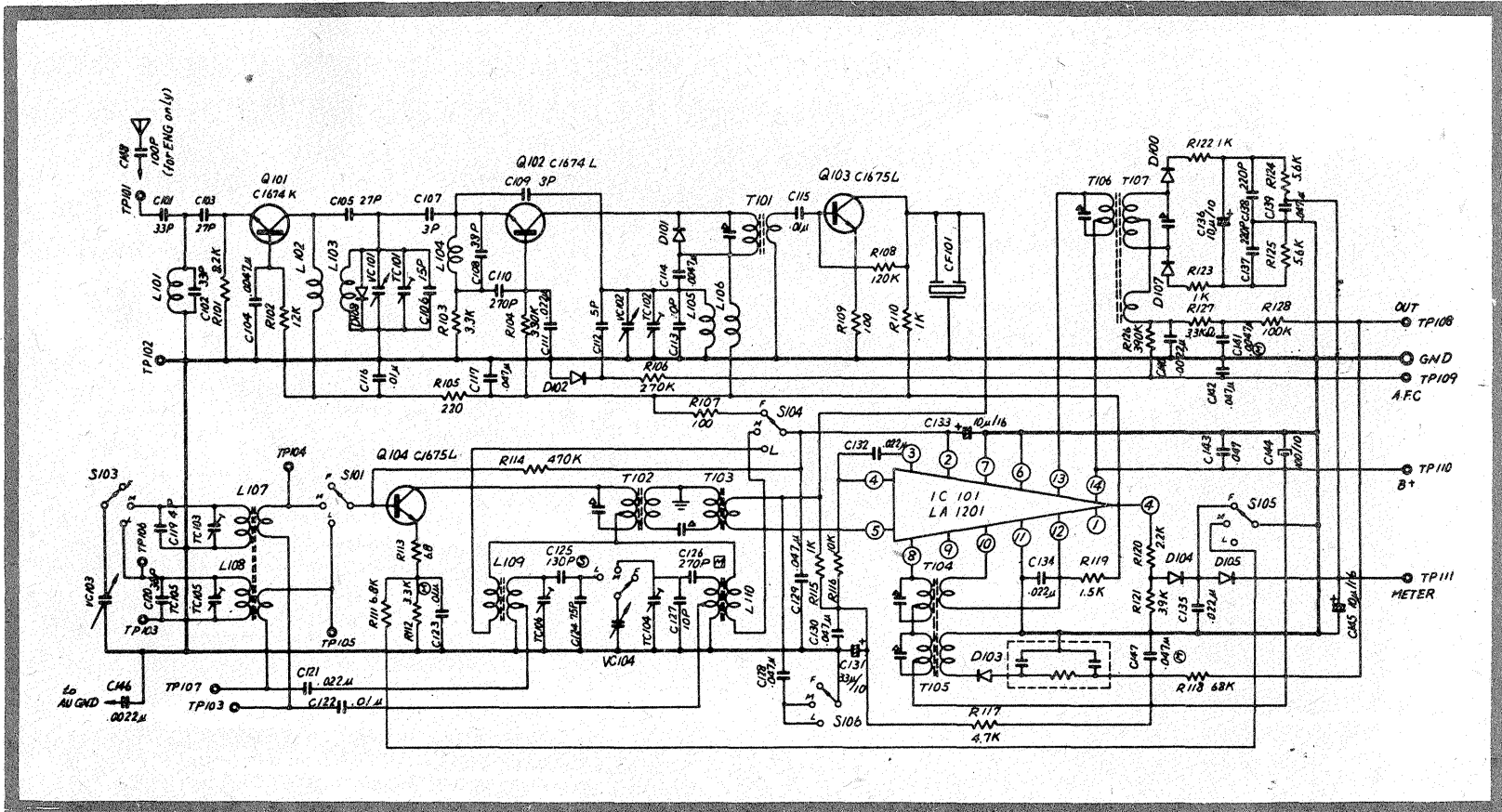Tranzistoarele din blocul UUS pot fi înlocuite cu BF200 sau BF214. În numărul viitor vom publica partea de casetofon și amplificatorul AF de putere.



Redactor-șef: ing. IOAN ALBESCU
Redactor-șef adj.: prof. GHEORGHE BADEA
Secretar responsabil de redacție: ing. ILIE MIHĂESCU
Redactor responsabil de număr: fiz. ALEXANDRU MĂRCULESCU
Prezentarea artistică-grafică: ADRIAN MATEESCU

Administrația
Editura Știința

INDEX 44212

CITITORII DIN STRĂINĂTATE SE POT ABONA PRIN „ROMPRESFILATELIA” — SECTORUL EXPORT-IMPORT PRESĂ, P.O.BOX 12—201, TELEX 10376, PRSFIR BUCUREȘTI, CALEA GRIVIȚEI NR. 64—66.

Tiparul executat la
Combinatul Poligrafic «Casa Științei»