

Tehniium


REVISTĂ LUNARĂ EDITATĂ DE C.G. AL U.T.C.

ANUL XVI - NR. 191 **10/86**

CONSTRUCȚII PENTRU AMATORI

SUMAR

AUTODOTARE — AUTOUTILARE	pag. 2—3
Selector electronic VFO de mare stabilitate	
INIȚIERE ÎN RADIOELECTRONICĂ	pag. 4—5
Voltmetre C.A. Punte C Divertisment	
CQ-YO	pag. 6—7
Transceiver 144—146 MHz	
HI-FI	pag. 8—9
Preamplificator-mixer cu comandă senzorială Controlul balansului stereo	
LABORATOR	pag. 10—11
Captoare inductive de turăție Echivalențe pentru circuite integrate TTL sovietice	
TEHNICĂ MODERNĂ	pag. 12—13
Microcalculatorul L/B 881	
AUTO—MOTO	pag. 14—15
Autoturismele OLTICIT: Service Dialog cu testerul: Polaritate, defecte de conexiune în primar și uzuri	
ATELIER	pag. 16—17
Termometre cu termistoare Pulverizator Preamplificatorul AN7311	
CITITORII RECOMANDĂ	pag. 18—19
Calculul valorii eficace Din materiale vechi, scule noi Nanoampermetru Temporizator pentru stergătorul de parbriz Mobilier pentru hol	
LOCUIȚA NOASTRĂ	pag. 20—21
Pardoseli din lemn	
REVISTA REVISTELOR	pag. 22
Verificator Tx-CW Baliză Efecte luminoase	
LA CEREREA CITITORILOR	pag. 23
Alimentarea tuburilor catodice	
SERVICE	pag. 24
Radioreceptorul portabil AFT-6 N	

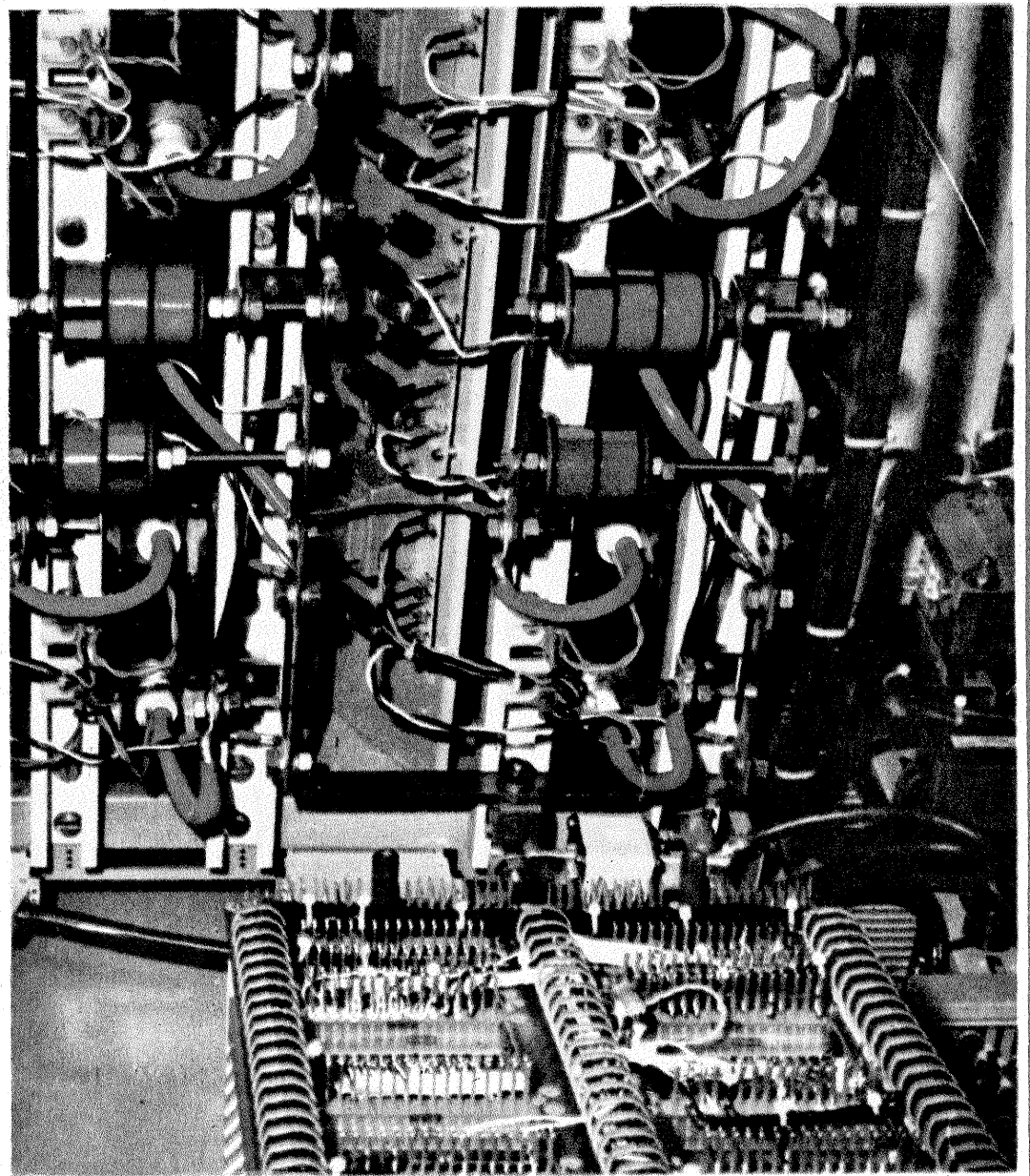

TRANSCEIVER 144~146 MHz

(CITIȚI ÎN PAG. 6—7)

SELECTOR ELECTRONIC

VICTOR DAVID, Tulcea

1. GENERALITĂȚI

Înlocuirea comutatoarelor și a claviaturilor clasice nu are la bază doar considerente estetice. Comutatoarele electronice sînt mai ergonomice, partea exterioară de acționare fiind un simplu, întrerupător fără reținere, închizînd un contact unic (MICROSWITCH) sau una-două suprafețe metalice sensibile la atingerea degetelor (TOUCH CONTROL).

Al doilea și cel mai important avantaj al comutatoarelor electronice este fiabilitatea ridicată, ceea ce conduce la economie în cheltuielile de mentinere în stare de funcționare. Sînt cunoscute cazurile în care aparate cu parte electronică perfectă nu pot fi utilizate din cauza unor defecte la dispozitive cu piese mecanice în mișcare (claviaturi, comutatoare rotative sau cu translație). Cu atît mai gravă este defecarea sau apariția defectelor intermitente în aparatul audio de înaltă fidelitate, al cărui preț este ridicat.

Selectorul electronic este alcătuit dintr-un bloc logic de selecție și un multiplexor analogic. Poate fi implementat, de exemplu, cu un comutator senzorial integrat SAS560S și cu un multiplexor audio TDA1029 (1). Pentru partea analogică se mai pot folosi tranzistoare pe post de comutatoare discrete sau chiar un multiplexor analogic ROM05 (2).

Întrucît procurarea FET-urilor și a circuitelor integrate amintite este mai dificilă pentru amatori, articolul prezintă un selector electronic de audio realizat numai cu tranzistoare bipolare uzuale și cu porți TTL.

2. PERFORMANȚE

Număr de intrări analogice: 4, cu posibilități de extensie

Tipul comenzii: cu microswitch sau cu senzor; preselectia unei intrări la conectare

Sensibilitatea la intrările audio: 30 mV...3 V (nivel de linie)

Impedanța de intrare la intrările audio: > 47 kΩ

Atenuarea semnalului: cca 10 ori

3. SELECTORUL LOGIC

Schema din figura 1 prezintă logica de selecție, implementată cu porți NAND și cu diode.

La apăsarea scurtă a unuia din întrerupătoarele fără reținere K_1, \dots, K_4 , se va selecta ieșirea logică respectivă.

De exemplu, la apăsarea lui K_3 , bistabilul RS format din porțile P_3, P_4 basculează, ieșirea Q_3 trecînd în starea LOW. Prin diodele D_1, D_3, D_{11} , celelalte trei bistabile RS sînt trecute/menținute în stare HIGH pe ieșiri, anulînd astfel o selecție anterioară. Diodele vor fi cu germaniu deoarece au tensiunea în conducție inferioară pragului de acționare V_{IL} al porților TTL.

Spunem că am selectat ieșirea Q_2 , fapt semnalizat și de LED₂.

Preselectia unei ieșiri logice la conectarea alimentării este realizată cu condensatorul C_1 montat în paralel pe întrerupătorul intrării care ne interesează.

Pe schemă am ales primul bistabil RS. La conectarea alimentării, punctul A se află la potențialul masei, C_1 fiind descărcat. Încărcarea se face rapid, dar impulsul inițial este suficient pentru selecția dorită. Condensatorul trebuie să aibă curent de fugă mic (de preferat un condensator cu tantal).

Pentru a deveni sensibil la atingere, selectorul trebuie dotat cu patru senzori (fig. 1b). Se elimină astfel întrerupătoarele; de exemplu, se leagă ieșirea senzorului Q_A a intrării de selecție A a selectorului; analog pentru celelalte trei intrări de selecție.

La atingerea cu degetul a senzorului S, pe baza lui T_1 vom aduce un semnal suficient pentru a debloca tranzistorul T_1 , și implicit T_2 . Deschiderea lui T_2 echivalează cu conectarea punctului A la masă.

Pentru mai multe intrări audio, crește corespunzător numărul de porți și de diode, cite două porți (1/2 CDB400) pentru fiecare intrare suplimentară. În general, pentru n intrări vom folosi $n \cdot (n-1)$ diode.

Cei care doresc pot realiza logica de selecție cu tranzistoare bipolare și cu diode (fig. 2a). Avantajul sche-

mei este că acceptă componente fără pretenții calitative, cu excepția condensatorului C_1 . Senzorul pentru această variantă este un simplu tranzistor pnp conectat ca în figura 2b.

4. MULTIPLEXORUL ANALOGIC






Schema din figura 3 prezintă două celule din cele patru (identice) ale multiplexorului. Pentru varianta stereo cu patru intrări este nevoie de opt celule repetor pe emitor, cite patru pe fiecare canal.

De exemplu, pentru nivel LOW pe intrarea logică Q_1 , T_1 este blocat, deci nu lucrează în circuit, neafectînd funcționarea etajului audio cu T_2 ; semnalul prezent la intrarea L_1

va fi regăsit și la ieșirea audio, bine înțeles atenuat.

Atenuarea este destul de mică (cca 10 ori) dacă la ieșirea multiplexorului se leagă un etaj cu impedanță de intrare > 1 MΩ. Practic este indicată folosirea unui amplificator operațional, caz în care se reduce și diafonia între sursele de program.

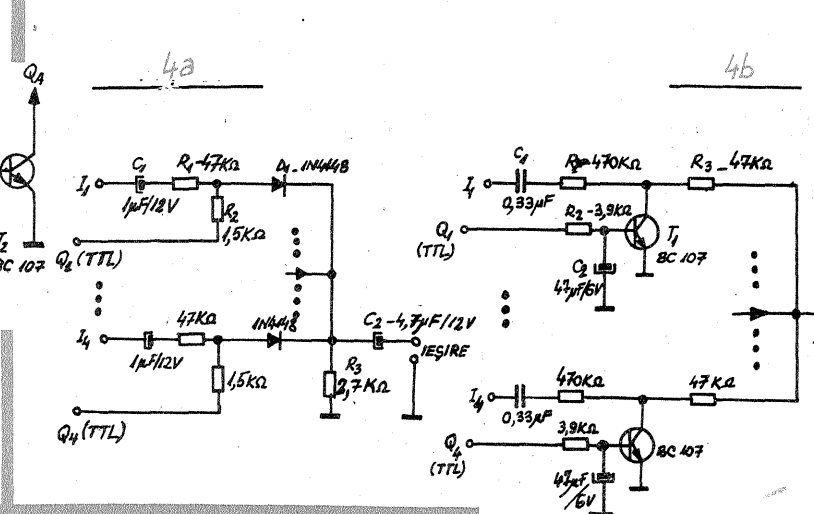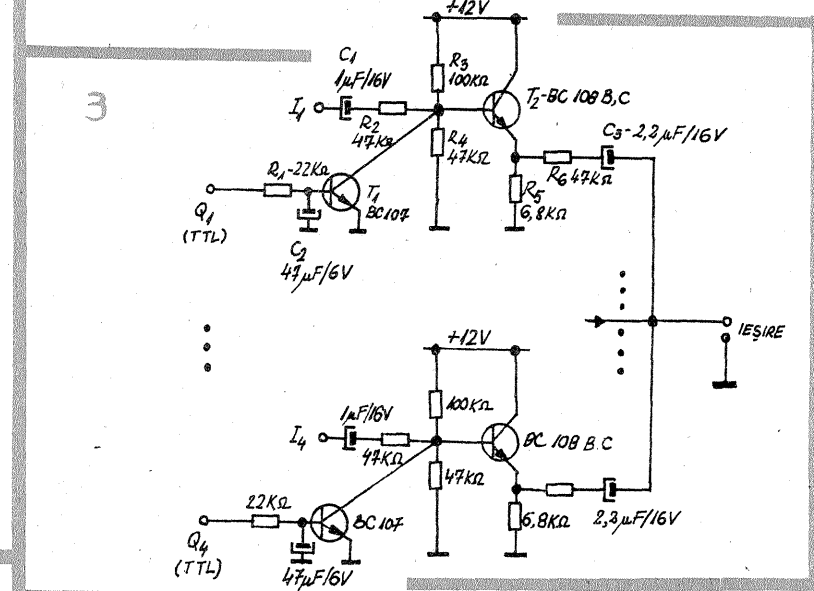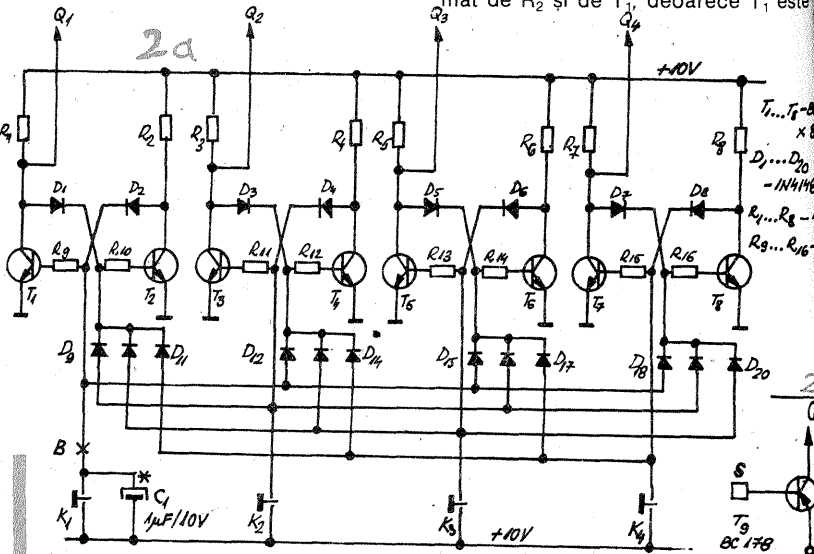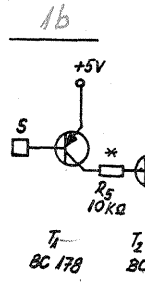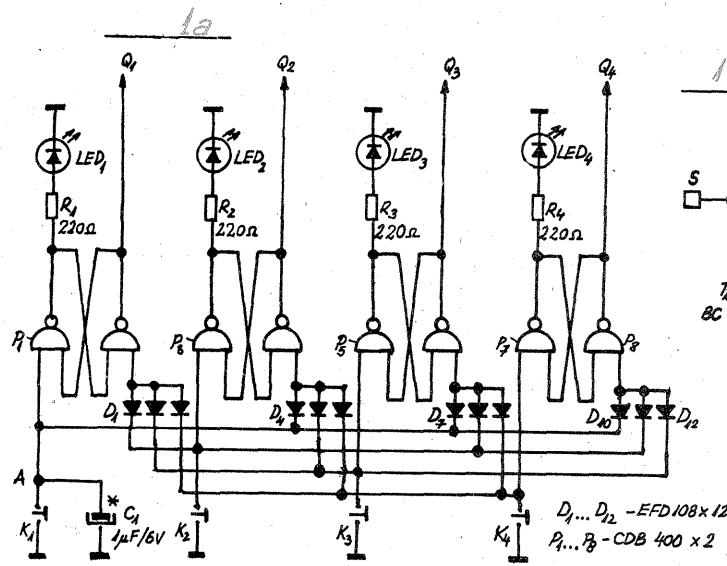La trecerea în starea HIGH al punctului Q_1 , tranzistorul T_1 se saturează, forțînd coborîrea potențialului bazei lui T_2 spre potențialul masei, deci blocarea acestuia. Prin tranzistorul blocat nu ar trece decât semnalele foarte puternice, capabile să scoată tranzistorul din zona de tăiere. Aceste semnale sînt însă puternic atenuate de divizorul format de R_2 și de T_1 , deoarece T_1 este



saturat, deci semnalul este trimis aproape integral la masă. T_1 are deci dublu rol în atenuarea semnalului.

Grupul R_1, C_2 are rol de temporizare la schimbarea stării logice a intrării Q_1 , eliminând pocnetele la comutare, fenomen incompatibil cu înalta fidelitate. În același timp, ca scurtcircuit în curent alternativ, C_2 trimite la masă eventualele virfuri de tensiune apărute în partea logică.

Componentele părții audio vor fi de cea mai bună calitate, dar trebuie acordată atenție și tranzistorului T_1 , care va avea un curent rezidual I_{CEO} cât mai mic, pentru ca în starea blocat să nu altereze punctul static de funcționare a tranzistorului T_2 .

Pentru aplicații modeste pot fi utilizate și multiplexoarele analogice din figurile 4a și 4b.

În figura 4a s-au folosit diode pe post de comutatoare. De exemplu, în starea HIGH pe intrarea Q_1 , dioda D_1 se deschide, spre ieșire trecând semnalul audio de la intrarea I_1 . La trecerea intrării Q_1 în stare LOW (selectarea altei intrări decât I_1), tensiunea pe anodul diodei este de cca 0,4 V, iar pe catod mai mare decât 2 V, datorită conductivității unei alte diode din circuit. D_1 fiind blocată, semnalul nu va mai trece spre ieșire.

Schema este foarte economică, dar se atenuază puternic semnalul audio util și în funcționare apar pocnituri la comutări. Pentru acest multiplexor, intrarea este selectată cu nivel HIGH de la partea logică.

În figura 4b se prezintă o variantă de multiplexor analogic cu tranzistoare bipolare. Pentru nivel LOW pe intrarea logică Q_1 , T_1 este blocat, deci semnalul trece prin rezistențele R_1, R_3 spre ieșire. În cazul trecerii intrării Q_1 în stare HIGH, T_1 se saturează, semnalul fiind trimis la masă, deci nu mai apare la ieșire. Condensatorul C_2 are același rol ca și cel din figura 3.

Ambele multiplexoare (4a și 4b) pe lângă o ușoară diafonie, au dezavantajul atenuării puternice a semnalului audio util. Aceasta atrage o amplificare mare pentru a aduce semnalul la nivelul inițial, ceea ce înseamnă distorsiuni suplimentare. În același timp, plaja de sensibilități de intrare este diminuată, orice semnal puternic putând scoate dispozitivul comutator din blocare. Se recomandă deci utilizarea multiplexoarelor din figura 4 în selectoare audio nepretențioase, în interfoane, în rele VOX etc.

5. INDICAȚII CONSTRUCTIVE

Selectorul logic se realizează separat de multiplexorul analogic și se ecranază. În varianta cu control prin atingere, conexiunile între senzori și restul montajului vor fi foarte scurte și eventual ecranate, pentru a nu selecta eronat din cauza zgomotului cules.

Aceleași măsuri se impun la conexiunile Q_1, \dots, Q_4 dintre blocul logic și cel analogic.

Generozitatea decuplărilor pe alimentare (nefigurată în scheme), ca și respectarea regulilor pentru legături de masă garantează absența perturbațiilor.

Atenție: deși pare comodă, soluția derivării tensiunii de +5 V (alimentare TTL) din cei +12 V ai părții logice trebuie evitată, altfel toate fenomenele tranzitorii din partea logică vor trece prin alimentare în etajele audio.

Pentru un selector stereo cu patru intrări se realizează un singur selector logic și două multiplexoare analogice, câte unul pe canal.

6. BIBLIOGRAFIE:

1. Circuite integrate analogice, Catalog, Editura Tehnică, 1983
2. Componente electronice semiconductoare, Catalog I.C.C.E., 1980.

VFO DE MARE STABILITATE

Prof. MIHAI CORUȚIU,
Liceul „C. A. Rosetti”-București

Oscilatoarele cu frecvență variabilă constituie unul din etajele importante ale emițătoarelor și receptoarelor. Caracteristicile principale ale unui astfel de oscilator sînt:

- gama frecvențelor de lucru;
- stabilitatea termică;
- nivelul frecvențelor parazite;
- tensiunea semnalului de ieșire;
- impedanța de ieșire.

Un VFO este cu atît mai bun cu cît stabilitatea termică este mai mare, nivelul frecvențelor parazite este mai slab și impedanța de ieșire mai mică.

Caracteristicile montajului prezentat aici sînt următoarele:

- tensiunea de alimentare: 6—12 V;
- gama de frecvențe (care depinde de valoarea inductanței bobinei și de valorile capacității condensatoarelor ce compun circuitul oscilant): 2—10 MHz;
- stabilitatea frecvenței (după 30 de minute de la alimentarea montajului): 100 Hz/h;
- tensiunea de ieșire (vezi tabelul 1): 1,8 — 2,9 V_{ef};

frecvențe parazite:

- armonica a doua 26 dB;
- armonica a treia 35 dB;
- impedanța de ieșire: 50 Ω.

În figură este prezentată schema electrică a acestui VFO. Se observă că etajul oscilator, echipat cu tranzistorul T_1 , este urmat de un etaj amplificator (T_2) și de un etaj adaptor de impedanță (T_3), care are rolul de a reduce impedanța de ieșire a ansamblului.

Circuitul oscilant este format din bobina L_1 și condensatoarele C_1 și C_2 . Pe de altă parte, condensatoarele C_3, C_4 și C_5 , legate în paralel cu C_1 și C_2 , contribuie și ele la determinarea frecvenței de lucru.

Condensatoarele C_4 și C_5 formează un divizor capacitiv de reacție pozitivă care determină amorsarea oscilațiilor. Stabilitatea montajului este cu atît mai mare cu cît valorile capacităților condensatoarelor C_4 și C_5 sînt și ele mai mari.

Dioda D_1 are rolul de a proteja tranzistorul cu efect de cîmp, iar bobina de șoc S_1 de 1 mH trebuie să

aibă o rezistență ohmică de cel puțin 30 Ω. Dacă această bobină are o rezistență ohmică mai mică de 30 Ω este necesar să o inseriem cu un rezistor a cărui rezistență se calculează astfel: $R_S + R_{suplim.} = 30 \Omega$.


În scopul de a obține cea mai bună stabilitate termică este necesar să alegem condensatoarele C_1, C_2, C_3, C_4 și C_5 astfel încît ansamblul lor să prezinte o derivă nulă a capacității în funcție de temperatură. O soluție particulară ar fi să folosim pentru C_2, C_3, C_4 și C_5 condensatoare din mică argintată.

Etajele echipate cu tranzistoarele T_2 și T_3 au, respectiv, următoarele funcții: de a amplifica semnalul dat de T_1 și de a decupla oscilatorul descris aici de sarcină.

Tensiunea de ieșire este o funcție aproape liniară de tensiunea de alimentare, care este cuprinsă între 6 V și 12 V.


Frecvența de lucru poate fi aleasă între 2 MHz și 10 MHz, cu ajutorul bobinei L_1 și al condensatoarelor C_1, C_2, C_3 , conform tabelului 1.

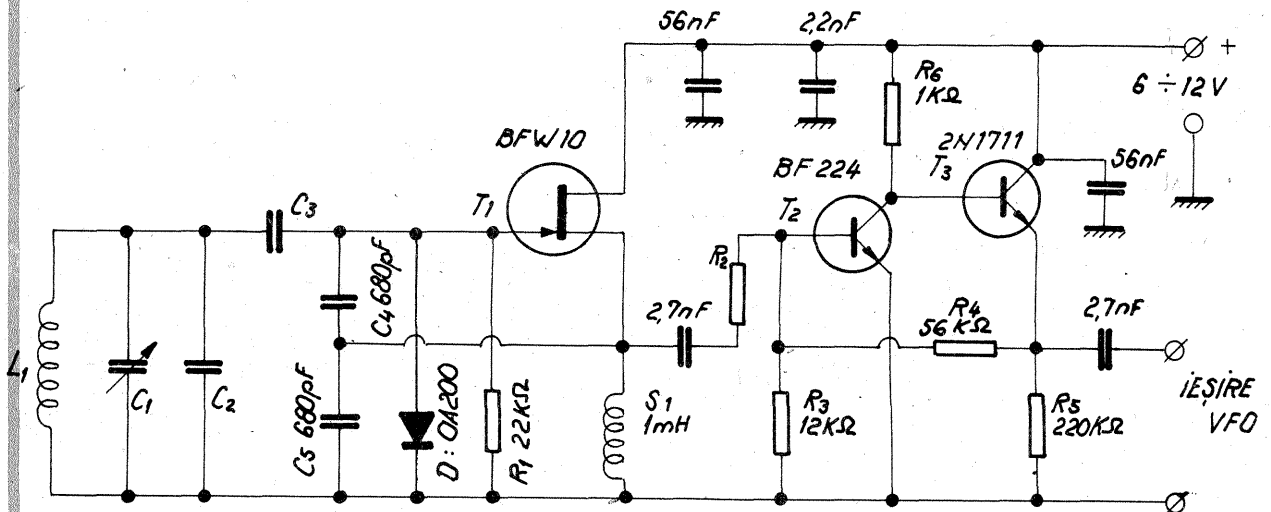Tabelul 2 arată caracteristicile bobinei L_1 în funcție de frecvențele de lucru. Pentru a evita variația frecvenței cu temperatura nu se vor folosi pentru bobină suporturi de tip „plastic” (inclusiv teflon), ci se vor utiliza carcasa pe bază de cuarț sau alte materiale ceramice care prezintă un coeficient de dilatație liniară foarte mic.



GAMA DE FRECV. (MHz)	C_1 (pF)	C_2 (pF)	C_3 (pF)	L_1 (μH)	R_2 (KΩ)	V_{ef} (V)*
2,0 — 2,6	15 — 200	—	500	150	4,7	2,9
2,5 — 4,5	20 — 400	—	500	5,1	4,7	2,8
3,5 — 3,8	10 — 100	100	500	5,1	4,7	2,7
3,5 — 4,6	10 — 200	—	500	5,1	4,7	2,5
3,9 — 4,7	10 — 100	—	500	5,1	4,7	2,6
5,5 — 6,6	10 — 100	—	500	2,5	2,2	2,5
6,5 — 7,25	10 — 100	100	500	1,4	2,2	2,3
6,5 — 8,5	15 — 200	—	500	1,4	1,5	2,1
3,4 — 6,5	15 — 200	—	150	5,1	2,7	1,8
4,75 — 10,0	10 — 100	—	150	5,1	2,7	1,8

INDUCTANȚA (μH)	CARACTERISTICI	CARCASA
150	38 SPIRE; CU+EM; φ0,6 mm SPIRĂ LÎNGĂ SPIRĂ	CERAMICĂ φ 20 mm
5,1	21 SPIRE; CU+EM sau CU+AG; φ 0,6 mm; LUNGIME 24 mm.	CERAMICĂ 18 x 18 mm
2,5	15 SPIRE; CU+EM sau CU+AG; φ 1 mm; LUNGIMEA 28 mm.	CERAMICĂ φ 20 mm
1,4	10 SPIRE; CU+EM sau CU+AG; φ 1 mm; LUNGIMEA 23 mm	CERAMICĂ 18 x 18 mm

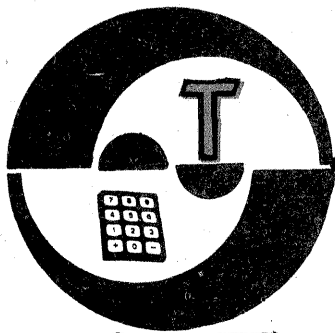

INIȚIERE ÎN RADIOELECTRONICĂ

VOLTMETRE C.A.

Pagini realizate de fiz. A. MĂRCULESCU

Domeniile de alternativ ale AVO-metrelor obișnuite îi nemulțumesc, în general, pe constructorii amatori datorită limitărilor inerente ale principiului de măsurare. Neliniaritatea scalei, destul de pronunțată spre valorile mici, banda redusă de frecvență, de regulă sub 15—20 kHz, existența unui prag de tensiune de cel puțin 0,2—0,3 V, sub care nu se pot efectua măsurători, sensibilitatea scăzută — pentru același instrument indicator — față de măsurătorile de tensiune continuă îi determină pe numeroși constructorii amatori să renunțe la serviciile unui astfel de aparat în favoarea unui voltmetru electronic.

La toate aceste neajunsuri, peste care începătorii trec adeseori în lipsă de altceva mai bun, se mai adaugă și diversitatea modalităților de redresare și etalonare, care îi incurcă atât în ceea ce privește interpretarea rezultatelor, cât mai ales în realizarea practică a unui voltmetru c.a., plecând de la un instrument indicator dat.

În cele ce urmează ne propunem să clarificăm, pentru începători, desigur, câteva dintre problemele de principiu referitoare la măsurarea tensiunilor alternative prin metode clasice.

AVO-metrele obișnuite, fie că sînt de fabricație industrială sau construite de amatori, folosesc ca indicator un instrument magnetoelectric cu ac mobil, care este, de regulă, un microampermetru sau un miliampermetru de curent continuu. Pentru semnale de intrare variabile, a căror viteză de variație depășește capacitatea de urmărire a acului, aceste instrumente indică valoarea medie, printr-un proces mai mult sau mai puțin precis de mediere mecanică. Este de la sine înțeles că ele nu pot măsura nemijlocit semnale alternative (simetrice), deoarece în acest caz media valorilor instantanee este nulă. Pentru a măsura, totuși, tensiuni alternative, se apelează la metodele obișnuite de redresare, după care semnalele pulsatorii rezultate, de polaritate constantă, sînt mediate mecanic de către instrument. De regulă, scala instrumentului se etalonează în valori eficiente, dar, pentru scopuri speciale, ea poate fi etalonată și în valori de vîrf, valori vîrf la vîrf sau valori medii (firește, media se referă la semnalul pulsatoriu redresat mono sau bialternanță). Indiferent de sistemul de redresare folosit, scala poate fi gradată în orice

nare sau prin conversie numerică, deoarece trecerea de la una la alta se face prin simpla multiplicare cu o constantă, pentru semnale cu forma de undă dată.

Vom considera cazul cel mai frecvent întîlnit în practică, al tensiunilor alternative sinusoidale. Pentru un astfel de semnal (fig. 1a), variația în timp a valorii instantanee a tensiunii, $u(t)$, are loc după o lege de forma:

$$u(t) = U \cdot \sin \omega t \quad (1)$$

unde U reprezintă valoarea maximă sau de vîrf și ω — pulsația ($\omega = 2\pi f = 2\pi/T$, unde f este frecvența, respectiv T — perioada). În majoritatea cazurilor, tensiunile alternative sinusoidale sînt precizate prin frecvență (de care nu ne ocupăm aici) și valoarea eficace, U_{ef} :

$$U_{ef} = U/\sqrt{2} \approx 0,707 \cdot U \quad (2)$$

Redresarea în voltmetrele c.a. este de obicei monoalternanță, cu o diodă în serie, sau bialternanță, cu patru diode în punte. Se folosesc de preferință diode cu germaniu, care au pragul de deschidere mai mic decît cele cu siliciu. Redresarea poate fi cu sau fără filtrare, „amănunt” important pentru etalonarea scalei, după cum vom vedea mai departe. Mai rar se întîlnește redresarea cu dublare de tensiune, care este implicit însoțită de filtrare (dublurul Latour sau Schenkel), oferind la ieșire valoarea vîrf la vîrf a tensiunii (dublul valorii maxime).

Pentru o valoare dată a tensiunii de intrare, indicația instrumentului depinde pronunțat de configurația circuitului de redresare. Vom analiza în continuare cîteva dintre soluțiile mai des utilizate.

1. REDRESAREA MONOALTERNANȚĂ FĂRĂ FILTRARE

Cea mai simplă modalitate de măsurare a unei tensiuni alternative constă în redresarea ei monoalternanță cu ajutorul unei diode în serie, urmată de medierea pe instrument a semnalului pulsatoriu rezultat (fig. 2). Neglijînd căderile de ten-

siune pe diodă în conducție și considerînd rezistența inversă a diodei infinită (teoretic), un semnal de forma (1) capătă prin redresarea monoalternanță forma $u_1(t)$ din figura 1b.


Conform celor discutate anterior, acul instrumentului va indica valoarea medie a tensiunii $u_1(t)$, notată U_{1med} , cu expresia:

$$U_{1med} = U/\pi \approx 0,3183 \cdot U \quad (3)$$

Vom preciza însă tensiunea inițială $u(t)$ nu prin valoarea sa de vîrf, U , ci prin valoarea eficace, U_{ef} , dată de relația (2). Prin urmare, indicația instrumentului va fi:

$$U_{1med} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} U_{ef} \approx 0,45 \cdot U_{ef} \quad (4)$$

În practica, schema simplificată de măsurare din figura 2 se completează cu elementele R_1 , D_2 și R_2 , așa cum se arată în figura 3. R_1 reprezintă aici rezistența adițională necesară pentru transformarea instrumentului M în voltmetru cu indicația dorită la cap de scală (cite o valoare pentru fiecare domeniu de măsurare dorit). Dioda suplimentară D_2 are rolul de a reîntoarce în circuitul de intrare, prin impedanță joasă, alternanțele negative ale semnalului, blocate de către D_1 . Deși facultativă, introducerea diodei D_2 îmbunătățește performanțele de măsurare prin limitarea tensiunii inverse la bornele grupului $D_1 + R_2 \parallel M$, ceea ce are ca efect reducerea curentului invers prin D_1 (rezistența inversă a diodei redresoare D_1 nu este infinită, așa cum se consideră teoretic). În fine, rezistența R_2 , plasată în paralel cu instrumentul, are rolul de a elimina zona de neliniaritate pronunțată din caracteristica tensiune-curent a diodei de redresare D_1 . Instrumentul M este de obicei foarte sensibil (zeci de microamperi), or, la curenți atât de mici se „prinde” zona de „cot” a caracteristicii curent-tensiune a diodei, ceea ce are ca efect neliniaritatea foarte accentuată a indicațiilor instrumentului în porțiunea de început a scalei. Introducerea rezistenței R_2 ameliorează liniaritatea, sporind curentul absorbit din redresor, dar avantajul este plătit destul de scump, prin reducerea sensibilității voltmetrului. Într-adevăr, R_2 se comportă ca un șunt pentru instrumentul M , cu efectul cunoscut de mărire a curentului indicat la cap de scală. Practic se recurge la un compromis acceptabil, păstrînd sensibilitatea inițială a instrumentului (necesară pentru domeniile de tensiune continuă) și alegînd adecvat desensibilizarea în alternativ, respectiv valoarea lui R_2 în raport cu rezistența internă a instrumentului liber.

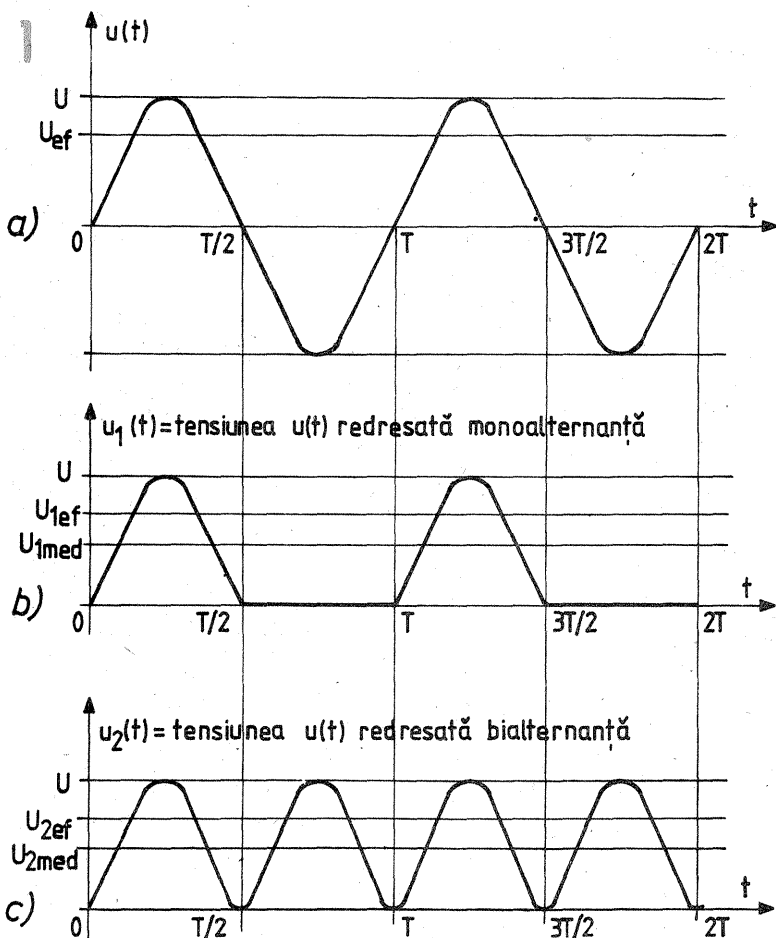

$$U_{ef} = U/\sqrt{2}$$


$$U_{med} = 0$$

$$U_{1ef} = U/2$$

$$U_{1med} = U/\pi$$

$$U_{2ef} = U/\sqrt{2}$$

$$U_{2med} = 2U/\pi$$

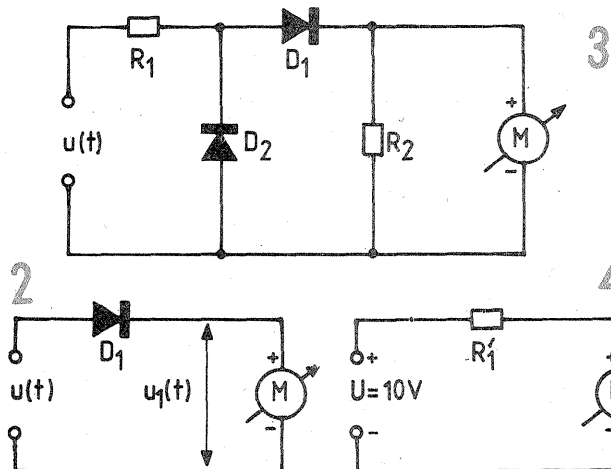

PUNTE

Condensatoarele neelectrolitice cu pierderi mici în dielectric pot fi măsurate comod și cu precizie satisfăcătoare utilizând puntea Sauty în curent alternativ, al cărei principiu este reamintit în figura 1.

Puntea propriu-zisă cuprinde condensatorul necunoscut, C_x , un condensator etalon, C_{et} , și două rezistențe, R_1 , R_2 . Pe una din diagonale se aplică tensiunea alternativă de alimentare, furnizată de către un generator de audiofrecvență cu impedanță joasă de ieșire, G.A.F., iar în cealaltă diagonală este plasat detectorul de nul, care poate fi o cască telefonică de impedanță mare, CT (2 000—4 000 Ω).

Puntea este echilibrată în momentul în care curentul prin diagonală de măsurare este nul, situație sesizată prin dispariția tonului în cască. Condiția de echilibru se scrie:

$$R_1 \cdot C_{et} = R_2 \cdot C_x \quad (1)$$

și, după cum se observă, ea este independentă de frecvența generatorului, ceea ce constituie un avantaj prețios în cazul alimentării de la baterii.

Pentru a măsura capacitatea necunoscută a unui condensator, C_x , se aleg celelalte componente (R_1 , R_2 , C_{et}) astfel încât puntea să fie echilibrată. Rezultă pe baza condiției de echilibru:

$$C_x = C_{et} \cdot R_1 / R_2 \quad (2)$$

Practic oricare din elementele R_1 , R_2 , C_{et} poate fi făcut variabil în vederea stabilirii echilibrului, eventual două sau chiar toate trei simultan. Mult mai comod este însă să păstrăm fixă valoarea condensatorului etalon, C_{et} , și să folosim pentru una din rezistențele R_1 , R_2 (de

exemplu, pentru R_1) un potențiomtru. În acest caz, pentru cursa întregă a potențiometrului R_1 , echilibrul punții se va putea realiza pentru C_x cuprins între zero și valoarea maximă dată de relația (2).

Dacă dorim să efectuăm măsurările în mai multe game, ceea ce este recomandabil pentru sporirea preciziei de măsurare, nu avem decât să introducem mai multe rezistențe pe poziția lui R_2 , selectabile printr-un comutator.

În figura 2 este sugerată o variantă constructivă prevăzută cu patru game, corespunzătoare rezistențelor $R_2^1, R_2^2, R_2^3, R_2^4$. Deoarece puntea Sauty nu se pretează la măsurarea condensatoarelor electrolitice, se pot alege domeniile de măsurare între 100 pF și 100 nF, respectiv:

- 1: 0—100 pF ($C_x^1 = 100$ pF)
- 2: 0—1 nF ($C_x^2 = 1$ nF)
- 3: 0—10 nF ($C_x^3 = 10$ nF)
- 4: 0—100 nF ($C_x^4 = 100$ nF)



În funcție de potențiomtrul R_1 disponibil (liniar, cu diametru mare, de preferință bobinat), ca și de condensatorul folosit ca etalon, se calculează rezistențele R_2^i ($i = 1, 2, 3, 4$) corespunzătoare extremităților domeniilor, C_x^i , cu relația:

$$R_2^i \quad (i = 1, 2, 3, 4) = R_1 \cdot \frac{C_{et}}{C_x^i} \quad (3)$$

Exemplul 1. Dispunem de un potențiomtru $R_1 = 50$ k Ω (bobinat, diametru mare) și de un condensator etalon de precizie, $C_{et} = 1$ nF. Rezultă din relația (3): $R_2^1 = 500$ k Ω ; $R_2^2 = 50$ k Ω ; $R_2^3 = 5$ k Ω ; $R_2^4 = 500$ Ω .

Exemplul 2. Folosim un potențiomtru $P_1 = 470$ k Ω și un condensator etalon $C_{et} = 100$ pF (eventual o combinație paralelă ajustată exact la această valoare). Rezultă: $R_2^1 = 470$ k Ω ; $R_2^2 = 47$ k Ω ; $R_2^3 = 4,7$ k Ω ; $R_2^4 = 470$ Ω .

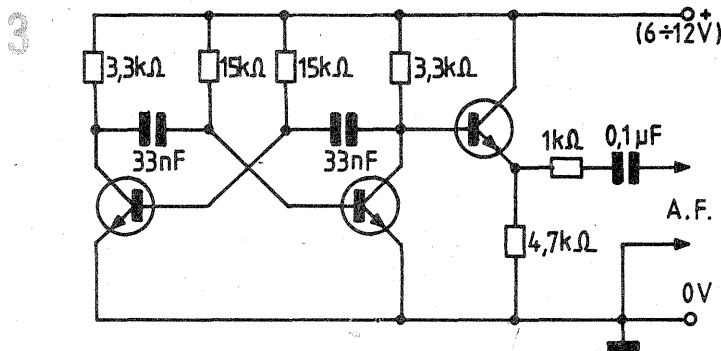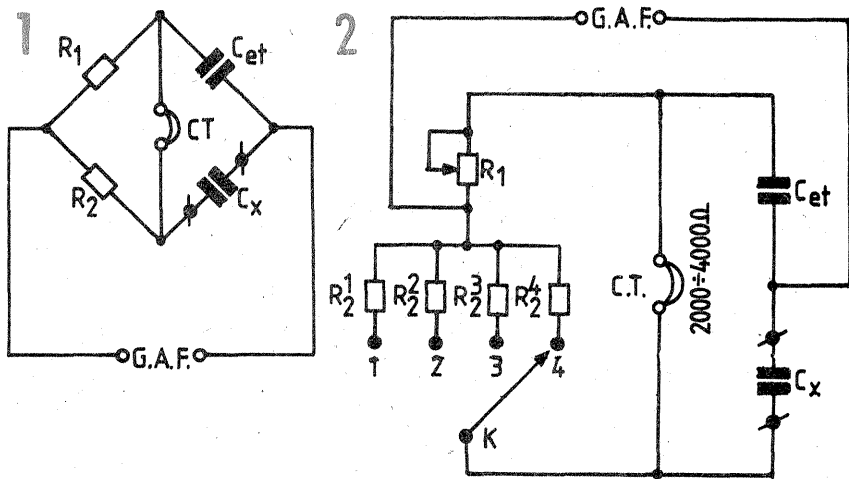Dacă toate componentele utilizate sînt de precizie ($\pm 1 \pm 2\%$), etalonarea unui singur domeniu se păstrează bine și pe celelalte, abstracție făcînd de factorul de multiplicare (10, 100, 1.000). În acest



scop butonului potențiometrului i se va atașa un tambur gradat, divizat 0—100.

Nu insistăm asupra generatorului de audiofrecvență care alimentează puntea, acesta putînd avea practic orice configurație, cu orice formă de semnal (AF, bineînțeles). Este important ca tonul să fie puternic (nivel de ordinul volților), pentru a fi ușor de perceput după atenuarea din punte, în jurul echilibrului. De asemenea, ieșirea generatorului, de impedanță joasă (sute de ohmi-kiloohmi), va fi protejată la scurtcircuit, semnalul pentru punte

fiind preluat printr-o rezistență de limitare.

Un exemplu de generator este cel din figura 3, realizat în varianta de multivibrator astabil. Tranzistoarele pot fi orice npn-uri de mică putere (seria BC), iar celelalte piese nu au valori critice.

Alte variante utilizabile sînt oscilatoarele în punte Wien, sau cele de relaxare, realizate cu amplificatoare operaționale.

BIBLIOGRAFIE:

Radio REF, nr. 8/9, 1982

În continuare vom ilustra modul de calcul al circuitului din figura 3 pe baza unui exemplu numeric concret. Presupunem cunoscute cititorilor noțiunile și relațiile implicate în măsurarea tensiunilor continue, la care vom face inevitabil referință (a se vedea, de exemplu, articolul „Breviar AVO” din Almanahul „Tehnum ’83”, pag. 66—70).

Exemplu

Folosind ca instrument indicator M un microampermetru de curent continuu cu deviația la cap de scală $I_1 = 50$ μ A și rezistența internă $R_i = 500$ Ω (deci cu tensiunea la cap de scală $U_1 = R_i \cdot I_1 = 25$ mV), dorim să construim, de exemplu, din figura 3, un voltmetru de tensiune alternativă cu indicația la cap de scală $U_2 = 10$ Vef.

Tensiunea domeniului de măsurare o vom privi ca pe valoarea eficace a semnalului de forma (1), deci avem $U_2 = U_{ef} = 10$ V. Frecvența o vom presupune joasă (sub 20 kHz), pentru a nu interveni probleme deosebite în ceea ce privește componentele.

Dacă am fi avut de măsurat la cap de scală o tensiune continuă $U_2 = 10$ V, circuitul din figura 4 ar fi rezolvat problema cu:

$$R_i = (n' - 1) \cdot R_1 \quad (5)$$

unde n' este raportul de demultiplificare al domeniului,

$$n' = \frac{U_2}{U_1} = \frac{10 \text{ V}}{25 \text{ mV}} = 400 \quad (6)$$

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

DIVERTISMENT

Un generator multitonat, fie el realizat cu tranzistoare, cu circuite integrate specializate sau chiar cu un singur operațional banal, constituie în sine un divertisment pentru tinerii constructori amatori. Plăcerea se dublează însă dacă aceste tonuri multiple, selectate printr-un sistem gen claviatură sau chiar cu o banană mobilă care atinge pe rînd niște ploturi, sînt modulate în amplitudine prin cunoscutul efect vibrato.

În figura alăturată sugerăm constructorilor începători un montaj simplu de acest gen care conține, în esență, două oscilatoare realizate cu cite un operațional β A741 sau si-

milar (capsula 2x7 pini): un oscilator de relaxare — CI2, cu plaja de frecvență reglabilă continuu din P_2 și tonurile selectabile în trepte prin intermediul rezistențelor $R_8 \dots R_n$ și un oscilator sinusoidal în punte Wien — CI1, pe frecvență infrasonoră (cca 8 Hz), a cărui ieșire modulează în amplitudine, cu dozaj din potențiomtrul P_1 , semnalele generate de primul oscilator.


Pentru o audiere confortabilă a semnalului, în difuzor, ieșirea generatorului se cuplează la un amplificator AF de mică putere, cu reglajul volumului din potențiomtrul P_3 .


Alimentarea generatorului se face

de la o sursă diferențială simetrică, de ± 9 V pînă la ± 15 V.

Oscilatorul în punte Wien are frecvența dictată de valorile componentelor $R_1 = R_2$ și $C_1 = C_2$. Stabilizarea amplitudinii de ieșire, realizată prin grupul serie-opoziție $DZ_1 - DZ_2$, este optimizată cu ajutorul trimerului R_3 (valoare de reglaj cca 6,8 k Ω).

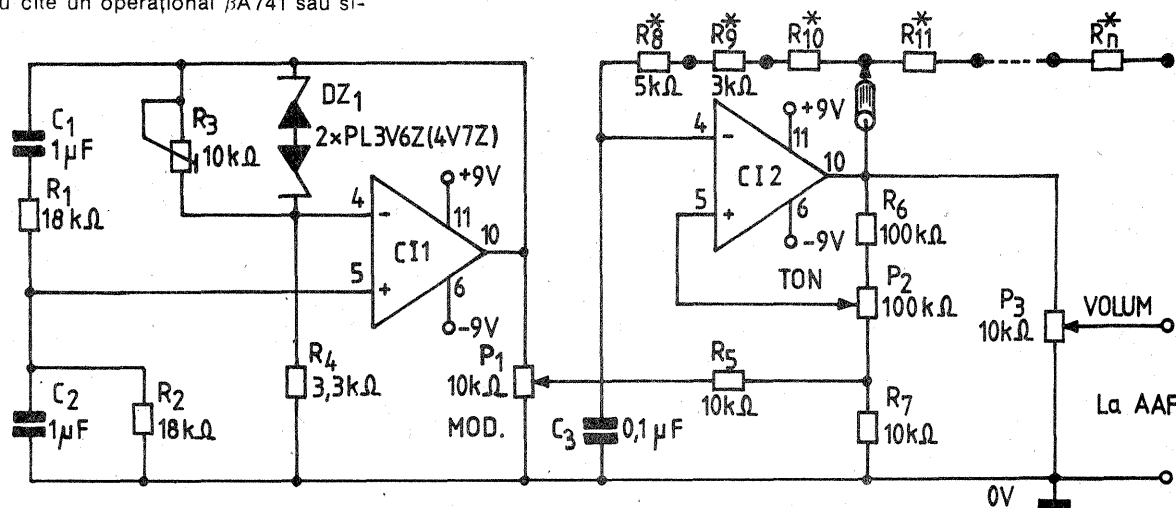În oscilatorul multitonat, frecvența generată este dictată de valoarea condensatorului C_3 , a rezistențelor inserate în bucla de reacție negativă ($R_8 + R_9 + \dots$) și de poziția cursorului lui P_2 . Rezistențele $R_8 \dots R_n$ pot fi alese experimental pentru obținerea unor tonuri plăcute, care eventual să „imite” notele unei game muzicale.



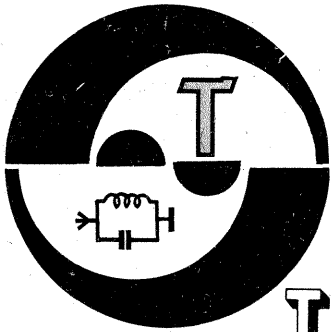

TRANSCEIVER 144~146 MHz

Ing. GEORGE PINTILIE, YO3AVE

Transceiverul prezentat în continuare este rodul unor îndelungate experimentări de laborator și în trafic. S-a urmărit obținerea unui aparat care, în primul rând, să nu necesite componente speciale sau specializate, să fie ușor abordabil în construcție, să aibă gabaritul redus, deci folosibil și în „portabil”, iar ca performanțe electrice să se situeze pe linia aparatelor industriale din aceeași categorie.

Din caracteristicile tehnice menționăm:

— este prevăzut cu monoacord atît pentru emisie, cît și pentru recepție;

— filtrul SSB este pe frecvența de 10,7 MHz;

a) la emisie — bandă laterală unică (SSB), telegrafie (CW) și modulație de frecvență (MF);

b) la recepție — SSB, CW, MF și MA;

— sensibilitatea la recepție este

dictată de performanțele primului tranzistor T_1 —BF982 care, conform datelor de catalog, are zgomotul propriu de 1,2 dB la 200 MHz;

— selectivitatea:

a) în modul de lucru SSB și CW, este dictată de parametrii filtrului cu cristale și are banda de trecere de 2,65 kHz;

b) în modul MF, are banda de trecere de 8,5 kHz (la 6 dB);

— atenuarea purtătoarei la emisie, în modul de lucru SSB, este de ordinul a 70 dB și este dictată de performanțele mixerului echilibrat de la formatorul de semnal DSB, în special ale diodelor de mixare D_{18} și D_{19} ; în modul de lucru CW nu există rest de purtătoare deoarece se întrerupe (prin manipulare) alimentarea mixerului de emisie (tranzistoarele T_{13} și T_{14});

— puterea (input) în toate modulele de lucru este de ordinul a 5,5 W (450 mA la tensiunea de alimentare

de 12,6 V);


— tensiunea de alimentare (nominală): 12,6 V;

— limitele admise pentru tensiunea de alimentare: $11 \div 15$ V.


FUNCȚIONAREA ÎN REGIM DE RECEPTIE (fig. 1)


Semnalul cules de antenă este aplicat primului tranzistor amplificator de tipul BF982, prin intermediul filtrului de tipul trece-bandă, format din inductanțele L_1 , L_2 și L_3 împreună cu capacitățile aferente de acord. Banda de trecere a acestui filtru este de 2 MHz, cu o neuniformitate în limitele de 144—146 MHz de cel mult 1 dB. Semnalul amplificat străbate un al doilea filtru trece-bandă identic cu cel de la intrare și apoi este aplicat pe poarta 1 a tranzistorului T_2 , de tipul BF961, care îndeplinește rolul de mixer. Pe poarta a 2-a a tranzistorului T_2 se aplică semnalul de la oscilatorul local (de tipul VCO), format din tranzistorul T_{11} , urmat de un tranzistor separator, T_{12} . Frecvența este cuprinsă în limitele 133,3 — 135,3 MHz. În drena tranzistorului mixer T_2 este intercalat un filtru de tipul trece-bandă acordat pe frecvența de 10,7 MHz, format din inductanțele L_6 și L_7 și un cristal dublu, care are banda de trecere de 8,5 kHz.

În regimul de modulație de frecvență, semnalul de la ieșirea mixerului, după ce străbate dioda de comutație D_3 , se aplică la intrarea circuitului integrat specializat de tipul TBA570, care îndeplinește funcțiile de amplificator de frecvență intermediară, limitator și demodulator de modulație de frecvență, precum și demodulator de modulație de amplitudine. De pe terminalul 14 se culege și semnalul pentru indicatorul de tărie al semnalului (S-metru). Pentru demodularea semnalelor cu modulație de frecvență a fost folosit un detector de produs format din inductanțele L_{10} , L_{11} și L_{12} și diodele D_{21} și D_{22} .

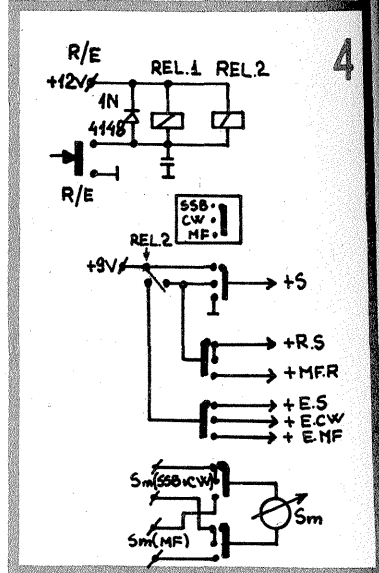

În regimul de lucru cu bandă laterală unică (SSB) și telegrafie (CW), semnalul obținut la ieșirea mixerului (T_2), după ce străbate diodele de comutație D_4 și D_5 , este aplicat pe baza tranzistorului T_3 , care realizează o adaptare corectă între ieșirea mixerului și intrarea filtrului cu cristale. Adaptarea corectă se face prin alegerea valorii rezistenței din colectorul acestui tranzistor. După ce străbate filtrul cu cristale, semnalul cu frecvența de 10,7 MHz este aplicat pe baza unui repetor pe emitor (T_4), după care este adus la intrarea amplificatorului de frecvență intermediară format din tranzistoarele T_6 și T_7 . Tranzistorul T_8 are rolul de amplificator al semnalului de reglaj automat al amplificării (RAA), de la care se alimentează și indicatorul de nivel (Sm—SSB) al valorii semnalului recepționat. Acest amplificator este astfel realizat încît are o constantă mică de răspuns la creșterea semnalului (circa 0,2 s) și

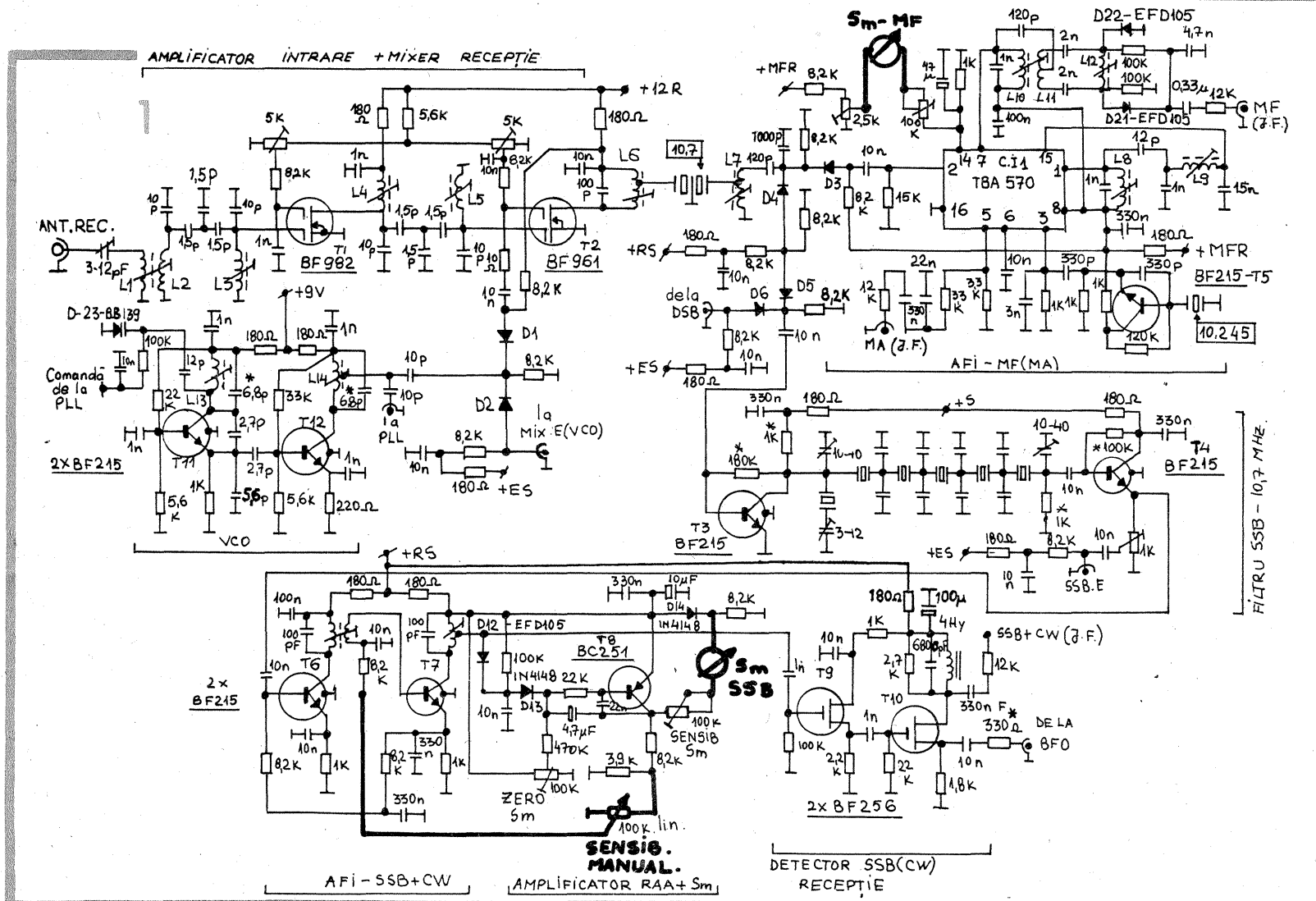

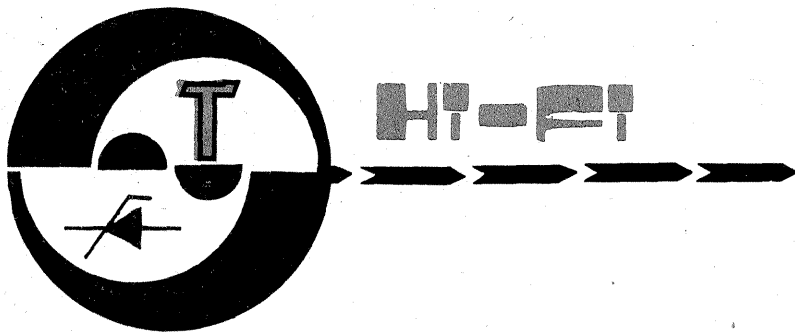

PREAMPLIFICATOR MIXER cu comandă senzorială

WOLFRAM ZECK

Un lanț de redare audio are ca primă componentă preamplificatorul, al cărui rol este să facă adaptarea cu sursa de semnal și să amplifice semnalul primit pînă la un nivel de aproximativ 1 V. Fiind primul element al lanțului, preamplificatorul trebuie să îndeplinească o serie de cerințe, în general ridicate, în privința performanțelor sale electrice, cum ar fi sensibilitate bună, zgomot propriu redus, stabilitate termică.

Cum în general există mai multe surse de semnal pentru un lanț audio, trebuie prevăzută posibilitatea selectării și redării lor individuale sau mixate. Unele din problemele care apar practic sînt claviatura folosită în acest scop, calitatea contactelor care se stabilesc prin ea, fiabilitatea ei.

Schema prezentată rezolvă multe din aceste probleme și poate fi folo-

sită într-un lanț de redare audio cu pretenții de HI-FI.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- număr de intrări: 4;
- sensibilități: microfon 3 mV/47 k Ω (intrarea 1); picup doză magnetică 3 mV/47 k Ω (intrarea 1); picup doză piezo 600 mV/1 M Ω (intrarea 1); magnetofon 150 mV/47 k Ω (intrarea 2); tuner 150 mV/47 k Ω (intrarea 3); auxiliar 150 mV/47 k Ω (intrarea 4);
- corecție RIIA pentru intrarea de picup cu doză magnetică;
- selecția intrărilor cu relee comandate prin comutatoare senzoriale;
- semnalizarea canalelor selectate cu LED;
- mixare: 4 canale;
- reglaj volum pe fiecare canal individual și un reglaj general pen-

tru semnalul mixat;

- nivelul semnalului la ieșire 0,7 V;
- raportul semnal/zgomot la ieșire 72 dB (toate canalele selectate);
- alimentare
 - +24 V/10 mA (circuit de semnal audio);
 - +5 V/200 mA (comanda releelor);
- două ieșiri analogice 0,7 V/47 k Ω .

FUNCȚIONARE

Preamplificatorul (fig. 1) este prevăzut cu patru intrări, din care una de semnal mic și trei de semnal mare. Intrarea de semnal mic (1) se face printr-o mufă folosită atît pentru semnale provenite de la microfon, cît și pentru semnale de la picup. Semnificația intrării (microfon-picup) se stabilește de la un comutator prin translație (K), care modifică simultan și rețeaua pasivă din bucla de reacție a amplificatorului operațional care urmează, determinînd o amplificare liniară (pe poziția microfon) sau neliniară, conform normelor RIIA (pe poziția picup). Circuitul integrat fabricat la I.P.R.S.-Băneasa, β M387AN, preamplificator dual de zgomot mic, este destinat în general aplicațiilor în care intervin semnale mici și în care trebuie optimizat raportul semnal/zgomot și în special pentru etaje de preamplificare stereo în lanțul de redare audio. Impedanța de intrare este dată de rezistența R_{11} (47 k Ω), iar pentru intrarea de picup pe doză piezo de rezistența R_{10} (1 M Ω).

Intrările de semnal mare (2, 3, 4) nu au nevoie de o amplificare prealabilă. Impedanța de intrare este dată de rezistențele R_{i1} în serie cu potențiometrele P_i ($i = 2, 3, 4$).

Selecția intrărilor se face prin acționarea releelor (Rel.1...4) cu

ajutorul comutatoarelor senzoriale din circuitul de comandă a releelor (fig. 2). Acesta cuprinde un senzor de atingere (T_1, T_2), un circuit bistabil (CB) și un tranzistor de comandă a bobinei releului. La atingerea (cu degetul) a suprafețelor de contact (S) se induce capacitive tensiunea rețelei (50 Hz), care comandă baza tranzistorului T_1 . Acesta este montat în configurație de repetor pe emitor și are ca sarcină condensatorul C și un alt repetor pe emitor realizat cu T_2 . Se obține astfel o redresare și o filtrare a tensiunii rețelei induse capacitive. Emisitorul lui T_2 aparînd o tensiune de aproximativ +0,6 V în momentul atingerii suprafeței S, față de -5 V cînd suprafața S nu este atinsă. Urmează un circuit bistabil realizat cu un CDB473E, care la fiecare impuls primit în urma atingerii suprafeței S își schimbă starea. Tranzistorul T_3 are rolul de a amplifica curentul la o valoare necesară comenzii bobinei releului. În funcție de tipul releelor folosite, acest tranzistor se va alege în mod corespunzător pentru a putea furniza curentul cerut de bobinele respective. O diodă luminescentă (LED) indică starea de conectare/deconectare a canalului respectiv.

Releele sînt urmate în schemă de potențiometrele P_i care asigură ponderea fiecărui canal de la zero la maximum în cadrul etajului mixer. Nivelul semnalelor este de aproximativ 25 mV pentru toate cele 4 canale. Mixarea se face cu potențiometrul P, care permite reglajul de la zero la maximum al semnalului mixat. Amplificatorul care urmează amplifică semnalul mixat pînă la valoarea de aproape 0,7 V. Ieșirea se face pe două mufe pe o impedanță de 47 k Ω .

REALIZARE

Montajul a fost realizat practic pe o placă de circuit imprimat simplu

PREAMPLIFICATOR - MIXER

Schema electrică

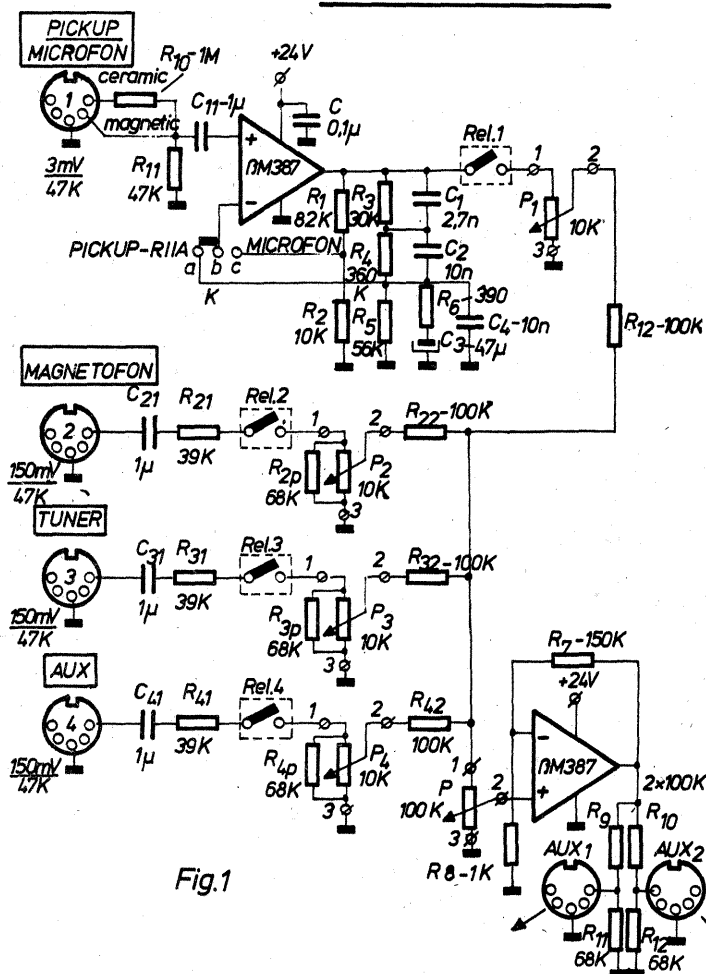


Fig.1

COMANDA SENZORIALĂ A

RELEELOR - Schema electrică


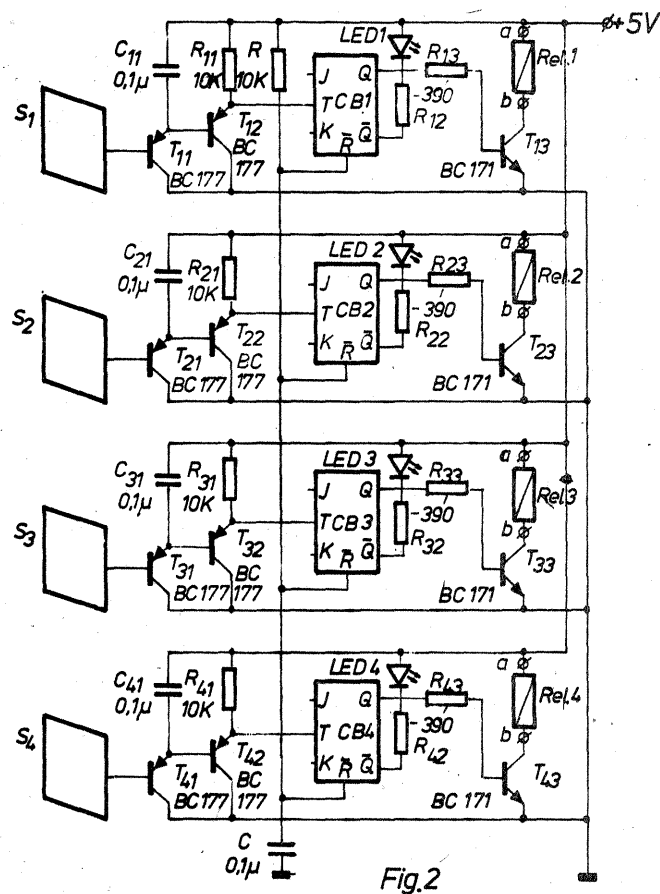


Fig.2

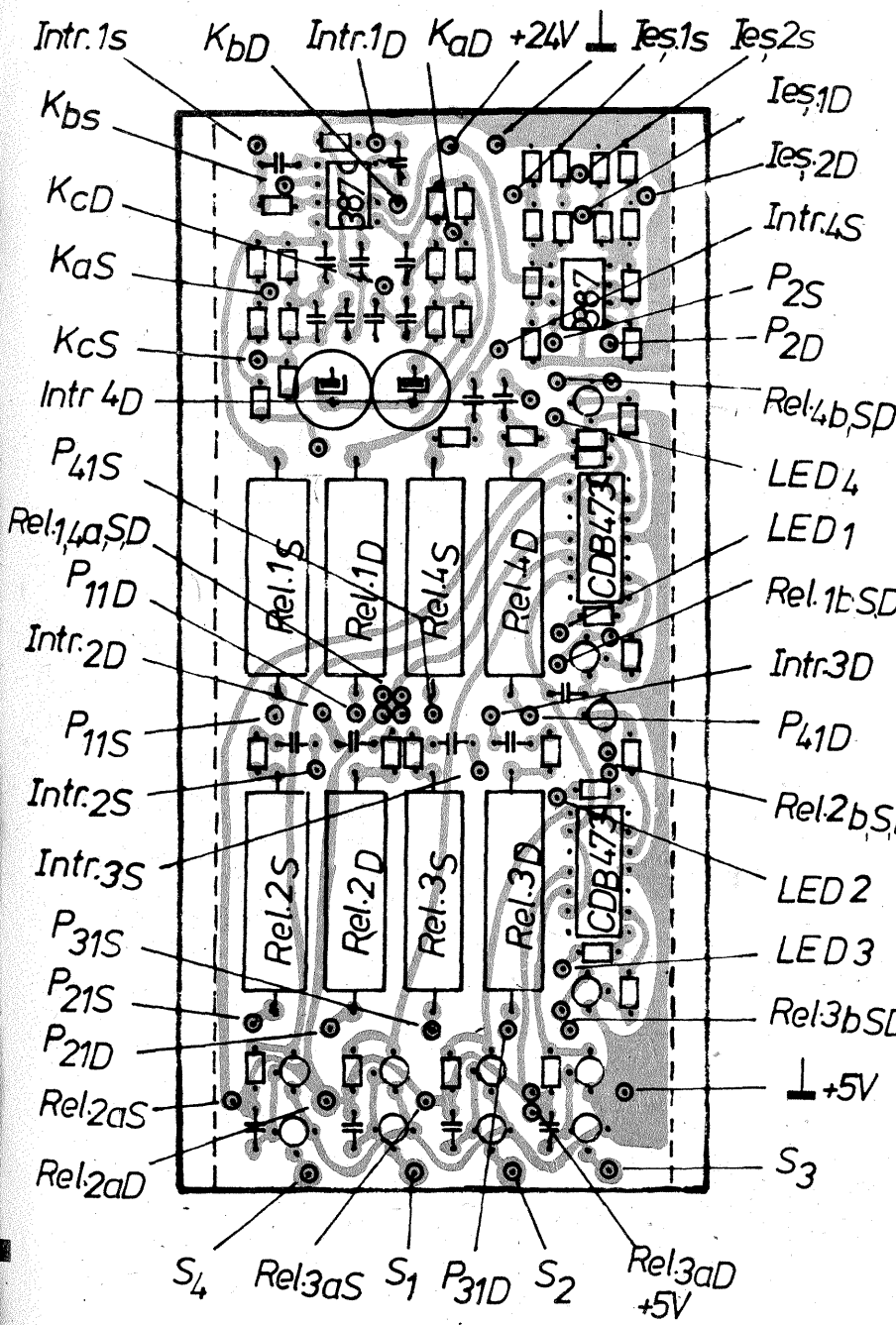

CONTROLUL BALANSULUI STEREO

Ing. EMIL MARIAN

Una dintre condițiile esențiale pentru o audiere stereo a unui program muzical sonor este repartiția egală și uniformă a semnalelor de audiofrecvență la cele două incinte acustice. Acest lucru implică dozaul corect al balansului stereo. În majoritatea cazurilor reglajul se realizează în cadrul amplificatorului de audiofrecvență, în blocul funcțional destinat corecțiilor de ton, care cuprinde și etajul de reglaj al balansului. Controlul balansului se face ascultând semnalele audio provenite de la cele două incinte acustice și, în funcție de acest lucru, efectuând corecția necesară. În realitate, reglajul este, de cele mai multe ori, subiectiv, deoarece sensibilitatea urechii umane nu este liniară pentru întreaga gamă a puterilor acustice sesizate, ci oarecum logaritmică. Astfel este mult mai ușor de făcut o diferență între puterile acustice mici decât între cele mari. Ascultătorul va face imediat diferența între același semnal audio de 2 W față de cel de 3 W, dar

nu va diferenția cu aceeași ușurință un semnal de 20 W față de cel de 30 W, desi raportul puterilor este același. Pe măsura creșterii puterii transmise, diferențele vor fi și mai greu sesizabile. Alte considerații de care trebuie ținut cont sînt neliniaritățile potențioanelor de reglaj al volumului, care implică puterea transmisă la un moment dat, dispersia caracteristicilor electromecanice ale potențioanelor duble (simetria), dispersia valorilor componentelor etc.

Toate aceste diferențe se cumulează și rezultatul este în mod sigur inegalitatea puterii electrice transmise celor două incinte acustice. Pentru o audiere HI-FI, un control permanent și exact al balansului se impune ca o strictă necesitate, iar un control electronic este de preferat unei simple aprecieri auditive.

Schema electrică a montajului este prezentată în figură. Cele două semnale audio, S și D, se preiau de la ieșirile amplificatorului de putere (de la bornele mufelor la care se ra-

placă cu dimensiunile 70x140 mm (fig. 3). Pe margini este prevăzută câte o fișe de 5 mm lățime, liberă, pentru prindea unui eventual ecran (cutie) dacă preamplificatorul lucrează într-un mediu în care perturbațiile depășesc o anumită limită admisibilă. Firele de legătură cu mufele (în special cele de semnal mic) trebuie să fie ecranate și ecranul legat cu un capăt de șasiu aparatului. Nu se recomandă folosirea firelor ecranate cu un singur fir și utilizarea ecranului ca traseu de masă. Pentru reducerea zgomotului se recomandă folosirea unor componente pasive bine selecționate, de zgomot mic, ele fiind cele care au ponderea principală în tensiunea de zgomot de la ieșire, circuitul integrat folosit avînd performanțe foarte bune în acest sens ($U_{ef.in} = 0,65 \mu Vef$).

Releele folosite sînt de tip REED (balonașe de sticla cu contacte, înconjurate de o bobină), dar se pot folosi orice tip de relee cu reproiectarea corespunzătoare a cablajului în această privință. Sursele de ali-

mentare de +24 V și +5 V au masele separate pentru evitarea influențelor etajului de comandă asupra circuitelor de semnal mic prin traseul de masă. Rezistențele necesare pentru asigurarea impedanțelor de intrare se montează direct pe potențioetre. Legăturile cu elementele exterioare plăcii de circuit imprimat se fac prin intermediul unor cuie de contact sau direct cu fire lipite pe plăci.

Dacă montajul se va folosi în cadrul unei stații care cuprinde și amplificatorul de putere și alte blocuri de prelucrare a semnalului audio, el se va amplasa cît mai departe de transformatorul de rețea și de partea de putere a stației și cît mai aproape de mufele de intrare. Legătura cu suprafețele de comandă (S) amplasate pe panoul față nu este critică și se poate face cu fir necranat. Legăturile cu potențioetrele P_1 , P se vor face, de preferință, tot cu cablu ecranat. Comutatorul K se va monta lîngă mufele de intrare.


cordează incintele acustice) prin intermediul grupurilor R_1C_1 și R_2C_2 . Ulterior, cele două semnale sînt redresate de diodele D_1 și D_2 , iar la bornele rezistențelor R_4 și R_5 se obțin două tensiuni continue pulsatorii, „uniformizate” de condensatorul C_3 . Aceste tensiuni se aplică în mod diferențial microampermetrului. În cazul egalității celor două tensiuni, microampermetrul cu zero central va sta pe poziția de zero. Acest lucru corespunde unui reglaj corect al balansului. În cazul în care cele două semnale S și D nu sînt egale, va apărea o inegalitate a tensiunilor continue, care implică un curent de circulație prin microampermetru. Faptul se va concretiza printr-o deviație a acului indicator de la poziția de zero. În acest fel inegalitatea celor două semnale audio aplicate incintelor acustice este convertită într-un semnal vizual ușor de sesizat. În funcție de acest lucru se acționează reglajul de balans pentru restabilirea egalității puterii acustice proprii canalelor S și D. Potențioetrul dublu (R_3 și R_3') este destinat reglajului sensibilității microampermetrului. Diodele D_3 și D_4 sînt destinate protecției microampermetrului la o eventuală suprasarcină tranzitorie. Din punct de vedere constructiv, este de preferat a se utiliza un comutator rotativ cu doi galetii, cu cel puțin 10 poziții, pentru fiecare poziție alegîndu-se rezistențe riguros egale (valoarea însumată a rezistențelor pentru fiecare galet este egală cu valoarea rezistențelor potențioetrului, 10 k Ω).

vanice la potențioetre și microampermetru. Traseele vor fi cît mai scurte, iar traseul de masă va avea o grosime de minimum 5 mm. Se evită categoric formarea buclei de masă. Este obligatoriu ca rezistoarele R_1 și R_2 , R_4 și R_5 și condensatoarele C_1 și C_2 să aibă valori riguros egale (toleranță 1%). După realizarea montajului, acesta se rigidizează în cutia amplificatorului audio, iar microampermetrul și potențioetrul R_3 se montează pe panoul frontal. Inițial potențioetrul se va afla din punct de vedere galvanic la masă. După efectuarea legăturilor electrice dintre montaj și sursa de semnal (cu conductor ecranat), se pornește amplificatorul. Se stabilește nivelul dorit al volumului și se acționează potențioetrul dublu R_3 și R_3' , mîrîndu-se treptat valoarea rezistivă. În momentul apariției deviației acului indicator de pe poziția zero a microampermetrului, se acționează reglajul de balans pînă ce se obține egalitatea între canalele audio (acul indicator pe poziția zero). Cu ajutorul potențioetrului R_3R_3' se mărește treptat sensibilitatea montajului, efectuîndu-se cîteva reglaje succesive pînă cînd se obține egalitatea dorită între puterile transmise celor două incinte acustice.

Montajul va fi de un real folos constructorilor amatori doritori a poseda un aparat cu performanțe HI-FI.

BIBLIOGRAFIE:
LEROUS, J.M. — 30 Gadgets HI-FI, Editions Radio, Paris, 1979.

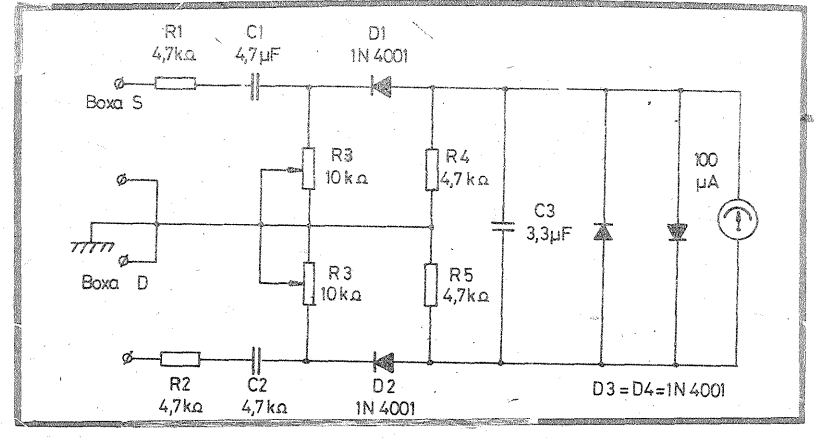Montajul se realizează pe o plăcuță de sticlostratitex placată cu folie de cupru, într-un mod cît mai compact, cu borne destinate cuplajului semnalelor de intrare, potențioetrului dublu și microampermetrului. Obligatoriu se prevăd borne pentru cablurile ecranate de conexiuni, atît pentru sursele de semnal, cît și pentru legăturile gal-



CAPTOR INDUCTIV DE TURATJE

Dr. ing. TRAIAN CANȚĂ,
fiz. VALENTIN PASCU,
electronist FLORIN ȚIBULEAC

Autoturismele „Oltcit Special” sînt echipate cu aprindere electronică integrală (A.E.I.), a cărei funcționare este descrisă în nr. 11/1984 al revistei noastre. În componența A.E.I. intră și două captoare de proximitate (turație) identice, care trimit informații spre un calculator, sub forma unor impulsuri dreptunghiulare cu paleii minim de 0,5—2 V și cel maxim de 5—7 V.

Un asemenea captor folosește un circuit integrat care face parte din familia traductoarelor de poziție și este compus dintr-un etaj de intrare, un filtru, un comparator cu histerezis, două tranzistoare finale și un stabilizator de tensiune. În exterior, un grup de două inductanțe și două condensatoare formează cu etajul de intrare din integrat un oscilator. Inductanțele sînt pe oală de ferită deschisă, fiind de tipul bobină cu priză mediană.

În figura 1 este redată schema după care se poate construi un asemenea captor de proximitate folosindu-se circuitul integrat de producție românească TCA105N, iar în figura 2 se dă schema electrică a acestui circuit. Fără a intra în detalii, funcționarea circuitului este următoarea:

1. Stabilizatorul de tensiune este format din tranzistoarele T_4 , T_6 , T_7 , T_{11} , T_{12} și rezistoarele R_5 , R_6 , R_7 , R_8 . Stabilizatorul propriu-zis este repetorul pe emitor T_4 , polarizat în bază de:

— generatorul de curent format din T_6 , T_{11} și T_{12} ;

— referința de tensiune realizată cu T_7 în montaj de superdiodă.

La o tensiune de alimentare de 12—20 V, tensiunea stabilizată este $U_s = 2,6$ V în emitorul tranzistorului T_4 .

2. Etajul de intrare este alcătuit din T_2 , T_3 , T_5 și rezistoarele R_1 , R_3 , R_4 . Tranzistorul T_3 (montat ca diodă) împreună cu T_5 , care iese lent din saturație, realizează efectul de trece-jos astfel încît să fie oprită trecerea oscilațiilor spre ieșiri, totuși semnalizîndu-li-se prezența la intrarea pe baza tranzistorului T_8 . Împreună cu componentele pasive L_1 , L_2 , C_1 și C_2 , conform figurii 1, etajul de intrare formează un oscilator în banda 1—5 MHz, oscilațiile fiind întreținute prin cuplajul inductiv dintre L_1 și L_2 . Acest cuplaj se realizează prin liniile de cîmp care se închid în oala de ferită și, prin reacție pozitivă, întrețin oscilațiile. Dacă prin fața oalei trece un plot feromagnetic, la distanța de 1—3 mm, liniile de cîmp vor fi ecranate și oscilațiile se amortizează. Tranzistorul T_1 este polarizat în curent continuu astfel încît, în absența oscilațiilor, ieșirea 1 este blocată (T_{17} nu conduce), iar ieșirea 2 deschisă (T_{19} conduce).

3. Comparatorul, avînd intrarea în baza tranzistorului T_8 , se compune din:

— comparatorul propriu-zis (T_8 , T_9 , T_{10});

— divizorul de tensiune cu două praguri (T_{13} , T_{14} , R_9 , R_{10} , R_{11} , R_{12}). În absența tensiunii la intrare (în baza lui T_8), acest tranzistor este



blocat și tot curentul generatorului T_{10} trece prin T_9 , care conduce și are în bază tensiunea de prag înalt (HIGH), $U_H = 1,6$ V. Mărirea tensiunii în baza lui T_8 nu schimbă această stare decît atunci cînd valoarea ei — în creștere — depășește acest prag (U_H). Atunci etajul basculează, se deschide T_8 (de asemenea se deschid T_{13} și T_{14}) și curentul care circulă prin ramura R_{11} , R_{12} schimbă raportul de divizare incît pe baza lui T_9 tensiunea scade brusc la valoarea de prag coborît (LOW), $U_L = 1,3$ V. O nouă basculare a etajului nu se mai produce decît atunci cînd — în scădere — tensiunea pe baza lui T_8 este sub pragul de jos (U_L).



În acest mod se înțelege că fe-reastră de intrare în comparator este $\Delta U = U_H - U_L = 0,3$ V. Spunem că circuitul realizează un histerezis în tensiune, ca în figura 3, care prin reacția pozitivă creată micșorează timpii de tranziție între cele două stări ale comparatorului. Aceasta are ca efect creșterea vitezei de tranziție a ieșirilor integratului, asigurîndu-se o formă riguros dreptunghiulară a impulsurilor spre calculator.

Dar integratul mai este prevăzut și cu o buclă care realizează așa-numitul „histerezis referitor la poziția stimulului” (plotului), scopul fiind acela ca trepidățiile motorului să nu producă schimbarea (nedorită) de stare la ieșiri. Situația este asemănătoare cu cea anterioară și este redată în figura 4. Să presupunem că, la apropierea plotului, schimbarea de stare la ieșire se face cînd acesta este la 3 mm de bobine. La îndepărtarea sa, revenirea stării inițiale de la ieșire nu se mai face decît atunci cînd plotul se află la 5 mm. Am luat în ordonata figurii 4 tot tensiunea pe colectorul lui T_{14} — care de altfel comandă schimbarea de stare la ieșire —, ca să se poată face ușor comparația acestui histerezis geometric cu cel de tensiune din figura 3.

Acest histerezis global este realizat cu tranzistorul T_1 (în montaj de generator de curent) care, de fiecare dată, se află în aceeași stare cu tranzistorul T_{15} și prin curentul lui de colector produce o reacție pozitivă pe baza lui T_2 din circuitul de intrare, realizînd un histerezis în curent.

Cînd plotul este în fața bobinelor, oscilatorul nu mai lucrează, tranzistoarele T_3 și T_5 se blochează, la intrarea comparatorului (baza lui T_8) tensiunea depășește valoarea de prag înalt, U_H , tranzistoarele T_8 , T_{13} și T_{14} se vor deschide, iar T_{15} se va bloca (în subsidiar amintim și blocarea lui T_1 , care produce histerezisul global geometric). Starea blocată a lui T_{15} determină o stare blocată a lui T_{17} . Ieșirea 1 „nu pune la masă” și în colectorul lui T_{17} se obține un impuls pozitiv cu amplitudinea de 5—7 V. Aceasta constituie informația spre calculator a prezenței plotului de pe volant în fața captorului (situat pe carterul ambreiajului). În aceeași stare blocată a tranzistorului T_{15} însă, blocarea lui T_{16} întrerupe punerea la masă a bazei lui T_{18} , care va intra în conducție și va favoriza și intrarea în conducție la saturație a lui T_{19} . Astfel ieșirea 2 pune la masă, fiind în antifază cu cealaltă ieșire și deci incompati-

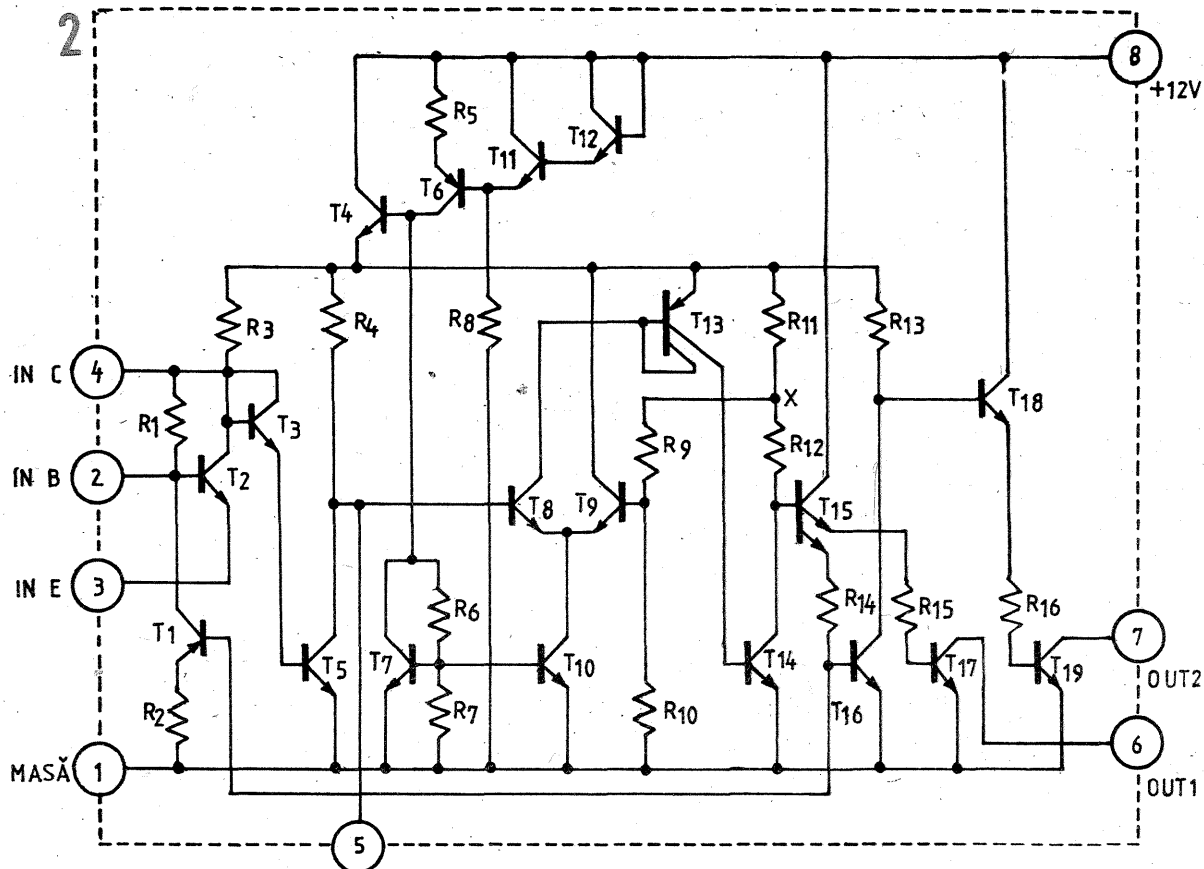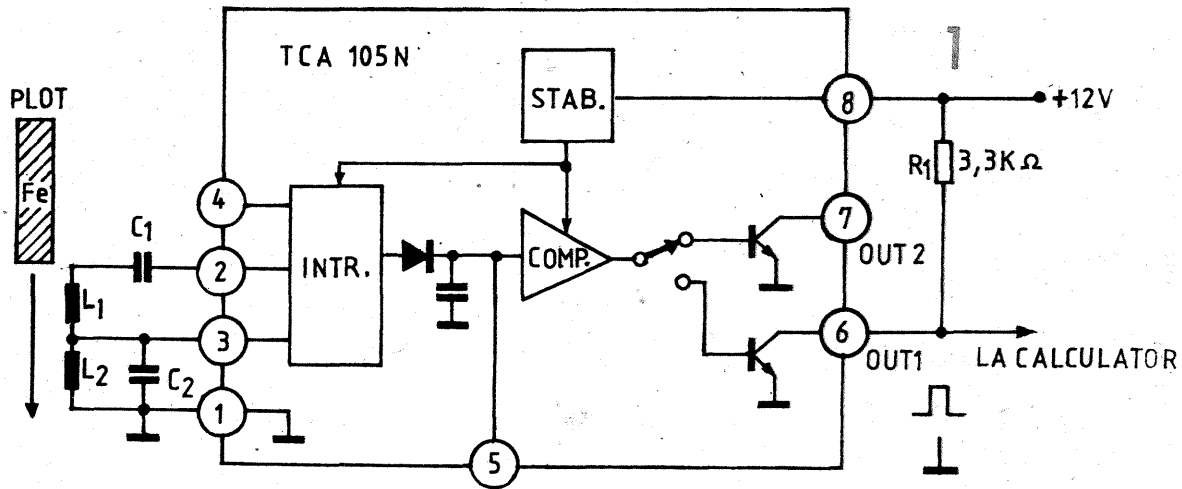

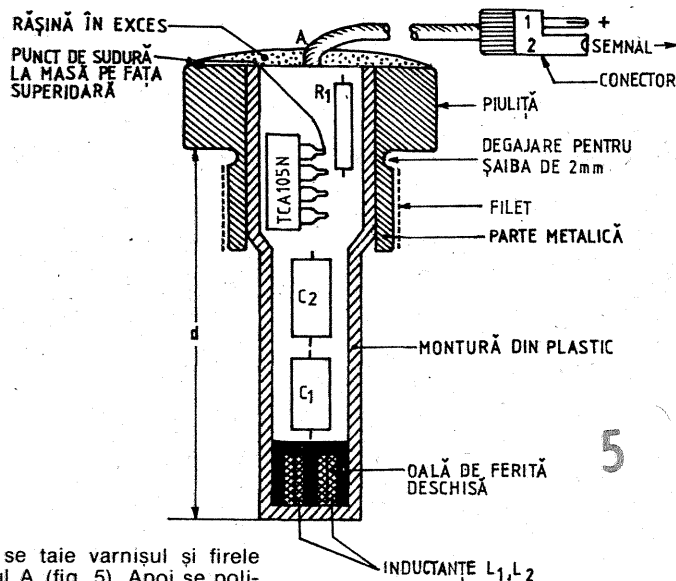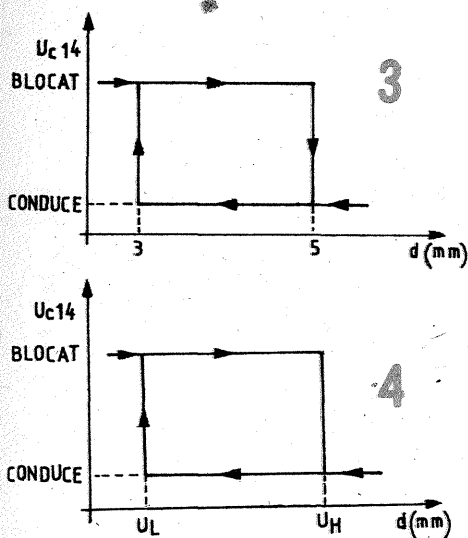

bilă cu cerințele acestui montaj (se lasă liberă). Când plotul se depărtează de captor, tranzistorul T_{17} conduce, iar impulsul de la ieșirea 1 devine de 0,5 - 2 V.

Realizarea practică. Captorul de turație original are forma din figura 5 (desenat la scară mărită). Întregul ansamblu al pieselor — în figură redată doar orientativ — este înglobat în rășină epoxidică pentru mărirea fiabilității, având în vedere condițiile vitrege în care captorul lucrează (vibrații, variații mari de temperatură, mai ales iarna). Scoaterea pieselor din montura captorului nu se poate face fără ca acestea să fie deteriorate, dar scopul este acela de a recupera montura unui captor defect pentru a o folosi la construirea unui nou captor prin schimbarea în întregime a ansamblului electronic.

Mai întâi se taie varnișul și firele de la nivelul A (fig. 5). Apoi se polizează fața superioară pentru îndepărtarea rășinii în exces rămasă de la turnare, dar se urmărește ca firul la masă să nu fie rupt chiar din punctul de sudură. Se va păstra o parte din acest fir și se va îndoi în exterior, ca să nu împiedice operațiile în continuare, urmând ca la montare de acest capăt să fie lipit cu cositor noul fir la masă.

Se prinde partea filetată a captorului în mandrina strungului prin intermediul unui colier din tablă de aluminiu și se centrează bine. Cu un burghiu $\varnothing 6$ prins în carul (păpușa) strungului se găurește cu precauție în centrul feței superioare polizată anterior, pe o adâncime de 18-20 mm și apoi se lărgeste treptat gaura cu burghie tot mai mari

(sau folosindu-se cuțitul strungului) până când se degajează ceea ce este în interiorul părții cu diametru mare a monturii din plastic. Pe fundul găurii astfel făcute se vor identifica trei fire înglobate în rășină și secționate prin găurire. Se îndepărtează din jurul lor rășina, se dezinolează și cu ohmmetrul se vor determina capetele bobinei L_2 (fig. 1). Celălalt capăt va fi de la condensatorul C_1 . Firele se prelungesc apoi cu conductor lițat și se realizează montajul conform figurii 1, urmând să se verifice funcționarea astfel: cu voltmetrul între 6 și 1 (masă) se va citi o tensiune de 0,5-2 V fără obiect metalic în fața captorului și de 5-7 V când în față se pune o surubelniță mai lată.

Dacă montajul nu funcționează, se vor inversa mai întâi între ele cele două fire de la bobina L_2 și dacă în continuare sistemul nu lucrează, rezultă că bobina L_1 este întreruptă (caz mai rar, deoarece are spire, mai puțin).

Sînt unele captore care folosesc integratul TCA205N (care încă nu are echivalent românesc), mai perfecționat, avînd nevoie la intrare de o singură inductanță și un singur condensator. La acestea, pe fundul găurii vom găsi două fire.

Dacă la tipul de captor cu două bobine este întreruptă una din ele sau dacă avem un captor de tipul cu o singură bobină, va trebui făcută la strung o nouă montură din plastic (teflon, robalit), care va fi introdusă forțat (și concomitent lipită cu electropastă) în montura metalică. Este bine ca de la început să se măsoare cu exactitate distanța d (vezi figura 5), pentru ca noua montură să păstreze cu strictețe această cotă. În felul acesta plotul va trece prin fața captorului nici prea departe, dar nici prea aproape față de situația originală.

În noua montură se va introduce întregul ansamblu, urmînd ca oala de ferită să atingă la limită fața inferioară de plastic. Se va folosi o oală cu dimensiunile 9 x 5 mm pe care se vor introduce cele două bobine cu numerele de spire $n_1 = 8$ spire și $n_2 = 40$ spire din cupru cu $\varnothing = 0,1$ mm. Condensatoarele au valorile $C_1 = 2$ nF și $C_2 = 500$ pF și se vor monta în lungul tubului, ca în figura 5, urmîndu-le circuitul integrat (TCA105N) și rezistorul $R_1 = 3,3$ k Ω . După efectuarea conexiunilor la masă și mufă, în captor se va turna rășină epoxidică. La montare a nu se uita șaiba de 2 mm grosime.

ECHIVALENTE PENTRU CIRCUITE INTEGRATE TTL SOVIETICE

Ing. VASILE CIOBĂNIȚA

Circuitele integrate bipolare TTL fabricate în U.R.S.S. sînt marcate cu un cod format după cum urmează:

TI	Cod sovietic	TI	Cod sovietic	TI	Cod sovietic	TI	Cod sovietic
00	LA3	51	LR11	128	LE6	193	IE7
01	LA8	53	LR3	132	TL3	194	IR11
02	LE1	55	LR4	134	LA19	195	IE14
03	LA9	60	LD1	138	ID7	196	IE15
04	LN1	64	LR9	139	ID14	198	IR13
05	LN2	65	LR10	140	LA16	199	IR12
06	LN3	72	TV1	141	ID1	200	RU5
07	LP9	74	TM2	145	ID10	240	AP3
08	LI1	75	TM7	148	IV1	241	AP4
09	LI2	77	TM5	150	KP1	251	KP15
10	LA4	80	IM1	151	KP7	253	KP12
11	LI3	81	RU1	152	KP5	257	KP11
12	LA10	82	IM2	153	KP2	258	KP14
13	TL1	83	IM3	154	ID3	260	LE7
14	TL2	84	RU3	155	ID4	279	TR2
15	LI4	85	SP1	157	KP16	280	IP5
16	LN5	86	LP5	160	IE9	287	RT4
17	LP4	89	RU2	161	IE10	289	RU9
20	LA1	90	IE2	164	IR8	295	IR16
21	LI6	91	IR2	168	IE16	298	KP13
22	LA7	92	IE4	169	IE17	365	LP10
23	LE2	93	IE5	170	RP11	366	LN6
25	LE3	95	IR1	172	RP3	367	LP11
26	LA11	97	IE8	173	IR15	373	IR22
27	LE4	98	IR5	174	TM9	374	IR23
28	LE5	107	TV6	175	TM8	381	IK2
30	LA2	109	TV15	180	IP2	387	LE10
32	LL1	112	TV9	181	IP3	472	RT5
37	LA12	113	TV10	182	IP4		
38	LA13	114	TV11	184	PR6		
40	LA6	121	AG1	185	PR7		
42	ID6	123	AG3	187	RE21-24		
49	PP4	124	GG1	188	RE3		
50	LR1	125	LP8	192	IE6		

- litera K — arată că circuitul este realizat pe bază de siliciu;
- litera M — opțională — se folosește numai la circuitele realizate în capsule ceramice;
- un număr format din trei cifre prin care se indică tehnologia de fabricație și anume:

- 155 = TTL obișnuit (SN74...)
- 531 = TTL Schotky (SN74S...)
- 555 = TTL Schotky — putere redusă (SN74LS...)
- 131 = TTL viteză mare (SN74H...)
- 158 = TTL putere redusă (SN74L...)

Circuitele echivalente cu seriile SN54 și SN54H sînt notate cu K134, respectiv K130.

Notațiile K500 se folosesc pentru circuitele ECL, iar K176, K561 și K564 pentru circuitele C—MOS.

- un sufix format din două litere și una sau două cifre prin care se arată tipul exact al circuitului.
- Cele două litere indică funcția lo-

gică realizată de circuit. De exemplu: LA = NAND; AG = monostabil; TV = trigger JK etc.

Sufixul complet arată tipul circuitului. De exemplu: LA 3 = circuit NAND cu două intrări; TM 2 = trigger D; RU 1 = memorie RAM de 16 biți etc.

În tabel sînt prezentate echivalențele dintre codurile Texas Instruments și cele folosite pentru marcare circuitelor sovietice. Cu ajutorul acestui tabel echivalențele se fac cu ușurință.

- Exemple:
- K155LN1 = SN7404N
 - K531LA1 = SN74S20N
 - K555TM7 = SN74LS75N

Trebuie reținut că producția de circuite integrate sovietice nu acoperă în prezent toată gama de circuite TTL. De exemplu, circuitul SN74373 se fabrică numai în variantele K531 și K555.

CĂRȚI NOI: TRENURI DE MARE VITEZĂ


În populara colecție „Știința pentru toți” (Editura Științifică și Enciclopedică), un nou titlu atrage atenția: **Trenuri de mare viteză**, volum semnat de ing. Valeria Ichim.

Cele aproape două secole de existență a căilor ferate sînt parcurse într-o pasionantă descriere, din care nu lipsesc comparații edificatoare, metafore elocvente, precum și elementele pline de suspans ale cursei pentru viteză și eficiență. Într-un stil alert, plin de vervă gazetărească și competență științifică, autoarea însăși fiind o cunoscută specialistă în domeniul abordat, se conturează nu numai biografia mijloacelor clasice de transport feroviar, cu problemele specifice (aderența roată-sină, rezistența căii la eforturile transversale, modernizarea materialului rulant și a instalațiilor fixe aferente), dar și

perspectivele soluțiilor neconvenționale.

Prezentarea transporturilor la timpul viitor, în secolul XXI, ne avertizează Valeria Ichim, ar putea apărea ca fiind de literatura științifico-fantastică. Totuși proiectul Planetranului (circulația unui tren magnetic într-un tunel sub vid, descris și tehnic argumentat, în care viteză unui vagon atinge 22.500 km/h) se pare că va constitui soluția ideală pentru secolele următoare.

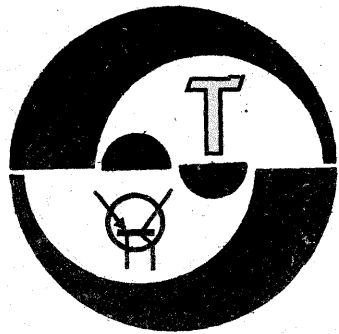Propunîndu-ne o lectură în același timp instructivă și incitantă, cartea Valeriei Ichim rămîne un model de literatură științifică de popularizare, necesară nu numai tinerilor, dar și specialiștilor. De altfel, concluziile autoarei invită la fantazie și îndrăzneală tocmai pe cei chemați să dea viață temerarelor soluții ale viitorului. (Călin Stănculescu)



MICROCALCULATORUL

L/B 881

**NICOARA PAULIAN
LIVIU IONESCU
ION RUSOVICI
GHEORGHE CHITA**

Monitorul folosește exclusiv o zonă din memoria RAM, situată în ultima pagină (C000-FFFF). În această zonă, utilizatorul are la dispoziție spațiul dintre adresele C000-F7FF. Restul este folosit de sistem și monitor astfel:

- F800-FE7F memoria ecranului;
- FE80-FFFF 128 octeți pentru stivă;
- F000-FFFF tabela de salturi pentru intreruperi, buffere și variabile ale monitorului.

Tot în această zonă se găsesc și locațiile ceasului de timp real. Ele pot fi citite sau modificate prin software și se găsesc la următoarele adrese (în format ASCII):

- F878 zeci ore;
- F879 unități ore;
- F87B zeci minute;
- F87C unități minute;
- F87E zeci secunde;
- F87F unități secunde.

Pentru activarea cursoroanelor în zonele denumite STATUS și MAIN (primele 2 două rinduri și respectiv celelalte 24 ale ecranului), se încarcă locația CURSW (adr. FFOB) după cum urmează:

- 00 = ambele cursoare stinse;
- 01 = STATUS aprins, MAIN stins;
- 02 = STATUS stins, MAIN aprins;
- 03 = ambele cursoare aprinse.

De remarcat ca orice lansare de program cu comanda G va activa cursorul pe MAIN.

Claviatura are citeva coduri cu semnificație aparte:

- Caps: pentru setarea și resetarea pe litere mari se folosește codul CTRL \.

- Autorepeat: pentru setarea și resetarea repetării automate a unui caracter se folosește codul CTRL J.

- Home: pentru ștergerea ecranului și poziționarea cursorului în stînga sus se folosește codul CTRL L.

- Videorevers: pentru afișarea pe CRT în video inversat se utilizează codul CTRL N, iar pentru revenire la normal, codul CTRL O.

În monitor, deși USART-ul nu este utilizat direct, el este inițializat cu 2 biți de stop, unul de start, 8 biți de date transmiși fără paritate și tactul de Bd.rate * 16. Dacă într-un program de utilizator este necesară o altă inițializare pentru USART, atunci acesta trebuie resetat software cu secvența:

```
mvi    a,40h
out    sersta
sersta equ 31h ; SERSTA este
; adresa registrului de stare
după care se poate face noua inițializare.
```

Interfața paralela PPI 1 este utilizată pentru intrarea de claviatură. Totuși, portul C este practic liber pentru utilizator și este programat de către monitor la inițializare ca PC0-PC3 input și PC4-PC7 output. În afară de PC0 care este folosit ca intrare pentru interfața de casetă, toate celelalte sunt libere. În cazul în care utilizatorul va folosi oricare din aceste porturi, este esențial ca

inițializarea lui PPI 1 să rămână neschimbată (pentru buna funcționare a claviaturii).

Asignarea timerelor (din cadrul LSI 8253) este următoarea:

- TIMER0 - Bell
- TIMER1 - USART Bd.rate
- TIMER2 - Timing caseta

Toate timerele pot fi folosite de către utilizator fără nici un fel de restricție specială.

Utilizarea interrupt controller-ului este ceva mai delicată (vezi în numărul trecut). În principiu se poate reconfigura în orice poziție de prioritate avînd însă în vedere ca nivelul 1 să nu fie mascat, deoarece pe el funcționează claviatura, cursorul, ceasul și bell-ul.

Pe pagina alăturată este dat sumarul comenzilor și subrutinelor monitorului.

BIBLIOTECA DE PROGRAME A MICROCALCULATORULUI L/B881

Un calculator "trăiește" prin baza software pe care o posedă; dacă aceasta este redusă sau inexistentă, practic acel calculator este complet inutil. Pînă aici am prezentat modul de realizare hardware a calculatorului și monitorul minimal (sau "firmware"-ul cum i se mai spune). Am insistat asupra acestuia din urmă datorită importanței pe care o are în dezvoltarea de programe de aplicație.

În cele ce urmează vom face o scurtă trecere în revistă a principalelor programe care au fost scrise sau adaptate pe L/B881.

Sistemul de operare 881/Sys

881/Sys este un superset al monitorului 881/Mon, care include în componența sa, pe lângă un monitor extins, compatibil cu 881/Mon, un editor de texte și un asamblor pentru mnemonicele lui 8080. El este o necesitate pentru cei ce dezvoltă programe în limbajul de asamblare. Editorul de texte, orientat pe ecran, permite inserarea/ștergerea de caractere singulare, rînduri întregi sau zone de text. Conține și macrofacilități de genul "find string" și "find and substitute" (căutări de șiruri și înlocuiri), mutări și copii de zone de text. Permite o editare comodă a textelor tip document sau a programelor sursă.

Asamblorul, parte integrantă a lui 881/Sys, permite utilizarea de etichete mnemonice, expresii complexe, operanți ASCII, hex sau zecimali. Poate fi folosit cu tabele de simbolii externi pentru asamblarea unor programe sursă foarte lungi (compuse din mai multe bucăți).

881/Sys există numai în versiune de ROM, în locul monitorului 881/Mon și ocupă 8 Kocteți.

DDT

DDT (Dynamic Debugging Tool = Instrument pentru depanare dinamică) este un program destinat testării și depanării altor programe. DDT permite trasarea execuției unui

program, dezasamblarea lui, afișarea pe display a unei zone de memorie sub formă de caractere tipărite și modificarea ei într-un mod analog cu cel al comenzii "M" a monitorului. (De altfel, DDT funcționează ca o extensie a acestuia).

DDT este destinat în special depanării programelor utilizator pentru care există text sursă în memorie editat cu ajutorul editorului rezident. El folosește parametrii acestor programe (adresele de început și de sfîrșit ale codului obiect generat la asamblare și adresa tabelii de simboluri), preluată din textul sursă, pentru trasarea sau dezasamblarea programelor. La trasare și dezasamblare adresele care există în tabela de simboluri sînt înlocuite cu simbolul corespunzător, ușurînd astfel înțelegerea listîngurilor generate.

DDT poate fi folosit și pentru trasarea sau dezasamblarea unor programe pentru care nu există text sursă în memorie. Listele rezultate de la trasare sau dezasamblare pot fi scoase și pe un dispozitiv periferic auxiliar (de exemplu, o imprimantă).

Programul există atît în versiune de ROM cit și de casetă.

881/BASIC

Limbajul BASIC se bucură de o largă răspîndire printre utilizatorii de microcalculatoare ca urmare a simplității sale, a modului interactiv de lucru și a puternicilor sale facilități aritmetice. 881/Basic este un interpretor scris special pentru acest microcalculator, folosindu-i din plin resursele.

Pe lângă funcțiile standard ale Basic-ului (ce includ și puternice facilități aritmetice, trigonometrice și logice), 881/Basic conține și numeroase funcții grafice (PSET, PRESET, LINE, CIRCLE, DRAW) și sonore (PLAY); de semnalat posibilitatea de lucru multitasking (PLAY în background și/sau cu instrucțiunea ON TIMER).

Deosebit este și editorul "full-screen" care ajută enorm la introducerea în memorie și depanarea programelor; editorul este compatibil cu comenzile editorului din 881/Sys.

881/Basic este compatibil cu Microsoft Basic, asigurînd astfel portabilitatea programelor Basic scrise pe Commodore 64, Apple II, TRS-80, și familia M18/118-Felix CUB (MBASIC sau GW-BASIC sub CP/M). Programul are aprox. 15 Kocteți și există doar în versiune de casetă.

CIP

CIP (Cassette Interchange Program) este un program utilitar de casetă. Asigură copierea oricărui tip de fișier în scopul creerii de back-up-uri. Permite protejarea și/sau atribuirea statutului de autolansare a fișierelor scrise pe casete magnetice. Utilizarea sa este extrem de simplă și comodă.

CommPack

CommPack este un program destinat radioamatorilor pasionați de comu-

nicațiile de date prin eter. Programul poate transmite și recepționa în următoarele moduri de lucru:

- * Morse: recepție automată între 40 și 350 semne/minut;
- emisie între 40 și 350 semne/minut în trepte de cite 10 s/m;
- * Baudot: emisie/recepție pe vitezele de 45,45; 50; 75; 100; 110 bauds;
- * ASCII: emisie/recepție pe vitezele de 45,45; 50; 75; 100; 110 bauds folosind paritate pară, impară, sau fără paritate (7 biți sau 8 biți ASCII).

Facilitățile pe care le include sînt foarte numeroase: buffer FIFO pentru claviatură, buffer pentru recepție, 10 memorii de lungime variabilă, posibilitatea de inversare a semnalului intrare/ieșire, split-screen, sistem sofisticat de lucru cu memoriile (folosind o stivă internă), utilizarea de variabile în memorii prin care se pot defini numele, RST-ul sau indicativul stațiilor corespondente, posibilitatea asignării unui header de început de transmisiune și multe altele.

CommPack are aproximativ 15 Kocteți și se lansează de la adresa 8000 hex de pe casetă.

Morse Tutor

Este un program destinat celor ce doresc să învețe sau să se antreneze în recepția codului Morse; practic, este un "profesor de telegrafie" ce transmite foarte corect, la viteza cerută, mesajele existente în memoria calculatorului. Viteza poate fi cuprinsă între 10 și 400 semne pe minut (standard Paris). Mesajele se generează cu ajutorul editorului din 881/Sys, programul funcționînd ca o extensie a acestuia.

Jocuri

Ca pentru orice calculator, și pentru L/B881 au fost scrise sau adaptate numeroase jocuri de diverse tipuri (inteligentă artificială sau gen "arcade"). De semnalat dintre acestea programul lui Viorel Darie de Jucat șah ATOM 64 și cel al lui Dan Teodosiu OTHELLO (ce simulează jocul "Reversi"); din a doua categorie fac parte Penetrator, Frog, Rally, Invaders ș.a.

L/B881 a apărut și s-a dezvoltat inițial ca urmare a entuziasmului citorva pasionați ai informaticii; ulterior li s-au adăugat din ce în ce mai mulți care au avut fiecare în parte o contribuție mai mică sau mai mare la îmbogățirea bibliotecii software, ceea ce a dus la lărgirea domeniului de aplicabilitate a microcalculatorului.

Au fost trecute aici în revistă doar o parte din programele de a căror existență am aflat; pe lângă autorii acestor rînduri, se cuvin menționate și numele lui Sandru Nichita și Ovidiu Băloiu care au contribuit la îmbogățirea bibliotecii software a lui L/B881; probabil însă că sînt mulți alții printre cei ce și-au construit acest microcalculator ce au realizări remarcabile în domeniul programării, și pe care îi invităm să le publice în paginile revistei.

*** Citire din linia DISPLAY.

00A7 getch citește în A de la adresa din DE, ignoră spații, convertește la litere mari. CY=1 la sfârșitul liniei, altfel DE=adresa următorului caracter.
Distruge AF,DE.

00B8 gethx citește în HL un parametru hex de la adresa din DE și iese cu separatorul în A și adresa de după acesta în DE. CY=1 hex error.
Distruge totul.

0009 getnm citește în stivă 1-8 parametri hex funcție de B, de la adresa din DE, luând ca nuli parametrii lipsă. CY=1 hex error sau prea mulți parametri.
Distruge totul.

*** Scriere în ASCII în memorie (eventual pe ecran).

0263 twoset scrie A în ASCII (2 caractere) la adresa din HL.
Distruge AF,BC,HL.

025E wdsta scrie DE în ASCII (4 caractere) la adresa din HL.
Distruge AF,BC,HL.

*** Subrutine de uz general.

00A1 hilo compară DE și HL. CY=1 DE > HL
CY=0 DE <= HL
Z=1 DE = HL
Distruge AF.

0031 sb2 efectuează HL=HL-DE.
Distruge AF,HL.

0253 mvsv transferă zona de la (DE,HL) la zona BC.
Distruge AF,BC,DE.

0340 onkey face saltul la o tabelă de adrese din BC prin cheia din H. Dacă nu există cheia, revine.
Distruge AF,BC,HL.

0087 serdrv scrie caracterul din A la portul serie.

*** Control al traductorului acustic.

007D bell trimite un semnal de 2,6 KHz.
Distruge AF.

0390 beep trimite un semnal cu lungimea multiplu de 20 ms dată în A și f=1375 KHz/(valoarea din BC) în BCD. Nu așteaptă să se termine operația.

*** Conversii.

021B conv convertește caracterul din A în litere mari.
Distruge AF.

0224 cnvnm transformă A în ASCII (2 caractere) în BC.
Distruge AF,BC.

0063 aschex convertește A într-o cifră hex. CY=1 hex error.
Distruge AF.

0073 hexasc convertește cifra hex din A în caracter ASCII.
Distruge AF.

*** Controlul vectorilor de sistem.

0355 cset setează ceasul la valoarea BCD din HL.
Distruge AF,BC,HL.

036E extset setează XVECT la adresa din HL.

0372 brset setează factorul de divizare pentru Baud-rate la valoarea BCD din HL.
Distruge A.

0380 oset setează vectorul OVECT la HL, sau îl resetează.
Distruge AF.

037D pset setează vectorul OVECT la driver-ul serie.
Distruge AF.

*** Control caseta audio.

026B crinit inițializează citirea și așteaptă SYNC.
La CTRL-X de la claviatură, iese cu CY=1.
Distruge AF,BC,HL.

02AD cwinit inițializează scrierea.
Distruge AF,BC,HL.

029D căsēnd dezactivează caseta.
Distruge AF.

02E1 casin citește în A și shiftează prin CRC.
Distruge AF.

0309 casout scrie A și shiftează prin CRC.
Distruge AF.

0304 wdcas scrie H și L shiftind cei doi octeți prin CRC.
Distruge AF.

02F3 cwend scrie CRC-ul pe bandă.
Distruge AF,BC,HL.

031B crcrut shiftează A prin CRC.
Distruge AF.

SUMAR AL COMENZILOR MONITORULUI GRUPATE PE FUNCȚII

*** Comenzi de transfer cu caseta audio.
L titlu(,adr) caută și încarcă fișierul cu titlul specificat la adresa indicată sau la adresa de unde a fost salvat.
S titlu,adr1,adr2 salvează zona de memorie într-un fișier cu titlul specificat.
V verifică dacă primul fișier întâlnit este corect.

*** Comenzi de lucru cu memoria și registrele.
M adr afișează pe CRT o pagină de memorie și așteaptă corecții în aceasta.
M adr1,adr2 videază o zonă de memorie atit pe CRT cit și pe perifericul conectat prin OVECT.
M adr1,adr2,adr3 transferă zona de memorie dintre primele adrese la zona care începe cu adr3.
R afișează registrele și așteaptă corecții.

*** Comanda de lansare în execuție.

G adr1(,adr2(,adr3)) transferă controlul programului de la adr1 sau continuă programul întrerupt anterior dacă adr1 nu apare sau este 0. Celelalte adrese sînt eventuale adrese de Breakpoint.

*** Comenzi de control.

FC hmmm setează ceasul la valoarea dată.
FB nnnn setează coeficientul de divizare pentru Baud-rate-ul USART-ului.
FX adr setează vectorul de extensie monitor.
FQ adr setează/resetează vectorul suplimentar de ieșire OVECT.
FP setează vectorul OVECT la driver-ul serie USART.

*** Caractere speciale de control.

ESC (CTRL [, 1Bh) generează o întrerupere în program.
FS (CTRL \, 1Ch) bistabil soft pentru CAPS.
GS (CTRL], 1Dh) bistabil soft pentru autorepeat.

SUMAR AL SUBRUTINELOR GRUPATE PE FAMILII
(Pentru detalii se va consulta textul sursă)

*** Citire de la claviatură.

01DB input citește în A un caracter.
Distruge AF.

0218 inputc citește în A și convertește la litere mari.
Distruge AF.

*** Scriere în zona MAIN a ecranului.

01CD output scrie A pe ecran și la OVECT, la CR face și LF.
Distruge F (și A la CR).

01C6 spout scrie un spațiu pe ecran și la OVECT.
Distruge AF.

01CB crout scrie CR, LF pe ecran și la OVECT.
Distruge AF.

00D3 locrt scrie A numai pe ecran.
FF4A ovect scrie A numai la OVECT.

01AC clsc șterge zona MAIN și pune cursorul în stînga sus.
0245 corr mută cursorul la adresa din BC pentru CY=1 sau adună la poziția sa valoarea din BC la CY=0.
Distruge AF,HL.

0238 nmout scrie A în ASCII (2 caractere) pe ecran și OVECT.
Distruge AF.

0233 wdout scrie DE în ASCII (4 caractere) pe ecran și OVECT.
Distruge AF.

*** Scriere în linia DISPLAY a ecranului.

0170 disp scrie A în linia DISPLAY.
019E cldis șterge linia DISPLAY.
Distruge F,DE,HL.

*** Scriere în linia STATUS a ecranului.


0048 strist scrie textul de la HL și șterge restul liniei.
Distruge AF,HL.

02D5 nwstri scrie textul de la HL în a doua parte a liniei.
Distruge AF,BC,HL.

0045 clsta șterge linia STATUS.
Distruge AF,HL.

003C erorms afișează "Error" pe STATUS și face Bell.
Distruge AF,HL.

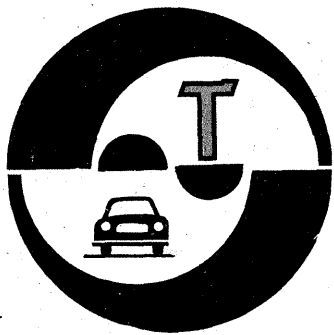02D2 waitms afișează "System busy" pe STATUS, la mijloc.
Distruge AF,BC,HL.



AUTOTURISMELE "OLTCIT" SERVICE

(URMARE DIN NR. TRECUT)

7. Înclocuirea unui cablu de frână de mină. Pentru scoaterea cablului C sau D din palonierul 1 (fig. 5), după scoaterea capacului de protecție, se demontează piulița 2 și contrapiulița 3. Scoaterea cablului de la etrier se face prin tragerea lui, pentru a putea degaja opritorul tecii, care este spintecat.

La montarea cablului nou, după cum este normal, se reglează cablul și apoi se montează capacul de protecție.

8. Înclocuirea (montare-demontare) etrier frână față. De fapt, etrierul față este format din două semietriere 2 (fig. 7, în care: 1 — disc frână; 2 — semietriere; 3 — plăcuță frână; 4 — piston; 5 — garnitură de etanșare; 6 — garnitură; 7 — arc împotriva zgomotului; 8 — ax de menținere; 9 — știft de blocare; 10 — șurub de purjare; 11 — căpăcel; 12 — șurub fixare semietriere; 13 — rondelă; 14 — garnitură), iar demontarea lor este impusă mai rar de un defect al lor (exemplu: fisură corp). După demontarea roții de rezervă și a suportului ei (dacă este necesar) se decuplează cablul frinei de mină și conductoarele plăcuțelor de frână, menținându-se asamblate cele două semietriere printr-un șurub montat în locul axului 8.

Pentru demontarea etrierului stînga, se demontează conducta de legătură dintre etriere și conducta de alimentare, iar pentru etrierul dreapta conducta de legătură dintre etriere.

La montare, după înclocuirea pieselor cu defecte, trebuie respectate cuplurile de strîngere, prezentate anterior, se reglează frîna de securitate și se aerisește circuitul hidraulic al frinei principale.

9. Înclocuirea unui disc de frână 1 (fig. 7). Se impune dacă discul este ovalizat sau dacă, datorită unei funcționări îndelungate sau anormale, pe suprafața de contact cu plăcuțele apar rizuri, canale etc.

După suspendarea punții față a

autoturismului, se demontează succesiv etrierul, prezoanele de fixare ale arborelui de transmisie și scutul motor. Se virează roata către exterior, după care se comprimă articulația tripodă, pentru a scoate arborele de transmisie, și apoi se demontează discul prin partea de jos. După înclocuirea discului, se execută operațiile în ordine inversă.

10. Înclocuirea plăcuțelor de frână (față). După apăsarea la fund a pistonășelor (prin presare pe plăcuțele de frână) se demontează agrața 9, axul de menținere a plăcuțelor 8, resortul antizgomot 7 și, în final, plăcuțele de frână (fig. 7).

11. Repararea unui etrier frână față. La dezachiparea etrierului se demontează succesiv: plăcuțele de frână de mină 4, șuruburile 5, ansamblurile 6 (leviere și excentrice), arcul 7, arcul 8 de blocare a plăcuțelor de frână și în continuare cele două semietriere (fig. 5.a). Se scot apoi pistonășul, garnitura torică, apărătoarea de praf și garnitura cu secțiune pătrată.




La montarea etrierului se verifică toate piesele, pistoanele și suprafața interioară a cilindrilor să nu prezinte zgîrieturi sau lovituri, recomandîndu-se a se monta numai garnituri noi.

12. Înclocuirea plăcuțelor de frână spate. După suspendarea punții spate și demontarea roților, se scoate capacul de protecție 3, axul de menținere 12, arcul antizgomot 4 și, în sfîrșit, plăcuțele de frână 2 (fig. 8, în care: 1 — ansamblul etrier; 5 — piston; 6, 7 — garnitură; 8 — disc; 9 — tablă de protecție; 10 — șurub de aerisire; 11 — căpăcel; 13, 14, 15 — șurub; 16 — garnitură de etanșare; 17 — piuliță).

Pistoanele se curată în alcool, după care se pun cîteva picături de lichid de frînă pe suprafața lor, se montează și apoi presează în cilindri, pentru a putea permite introducerea în lăcașurile lor a plăcuțelor de frînă noi.

DEFECTUL	CAUZA	REMEDIEREA	Cine execută lucrarea	
			Posesorul auto	Unitatea service
Pedala de frînă elastică	Existența aerului în circuitul de frînare. Folosirea unui lichid de frînă necorespunzător. Racordurile flexibile sînt deteriorate. Orificiul de aerisire al capacului rezervorului de compensare este infundat.	Se aerisește circuitul. Se înlocuiește cu lichidul de frînă Li-from 010 sau Lockheed L55; Total SY. Se montează racorduri noi. Se desfundă orificiul și se aerisesc circuitele de frînare.	×	×
Pedala de frînă are cursa prea lungă	Existența aerului în circuitul de frînare. Cursa liberă a pedalei este prea mare. Lipsă lichid de frînă în rezervorul compensator (martor bord aprins). Unul din circuitele de frînare spart. Garniturile cilindrului principal uzate sau supape defecte. Unul din circuitele de frînare defect (neetaș).	Se aerisește circuitul de frînare. Se reglează cursa pedalei. Se completează cu lichid pînă la nivelul normal. Se aerisește circuitul de frînare. Se remediază defecțiunea. Se montează garnituri noi sau supape noi. Se remediază defecțiunea.	×	×
Pedala de frînă este tare sau funcționează greu	Pistoanele cilindrului principal blocate. Articulația pedalei negresată.	Se verifică și se remediază defecțiunea. Se curată și se gresăază articulația.		×
Frînele sînt blocate fără a fi acționată pedala de frînă	Frîna de securitate (acționată) reglată incorect. Siguranța supapei la unul din cele două circuite sărită din locaș.	Se reglează frîna de securitate (v. cap. 11). Se remediază prin montarea unei siguranțe noi.		×
Autoturismul „trage” într-o parte în timpul frînării	Piston etrier față sau spate blocat în corpul etrierului. Conductă metalică obturată sau infundată. Disc de frînă uns (ulei motor, unsoare).	Se verifică piesele, se ung și se montează piese noi dacă este cazul. Se înlocuiește conducta și se aerisește circuitul de frînare respectiv. Se curată discurile cu degresant.		×
Zgomot în timpul frecării (scîrțit, sunete metalice ascuțite)	Frecarea plăcuțelor de frînă noi pe discuri (uneori cu acumulare de material pe suprafețele de frecare). Frecarea plăcuțelor de frînă uzate, direct pe discuri (la Olcit Club martor uzură aprins). Frecarea plăcuțelor de frînă pe discurile oxidate, după o staționare îndelungată.	Se curată suprafața plăcuțelor dacă nivelul de zgomot deranjează. Se montează plăcuțe de frînă noi. Se frinează succesiv pînă la eliminarea oxidizării (dispare zgomotul).	×	×

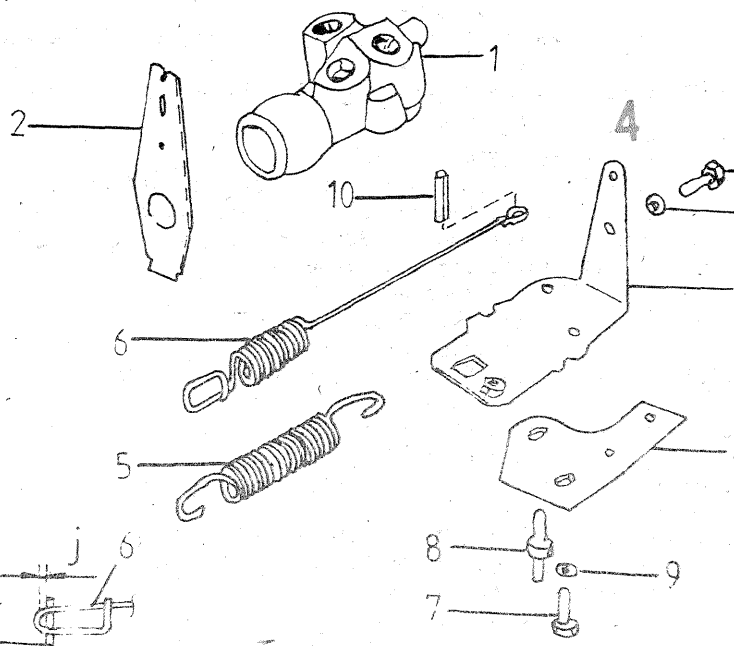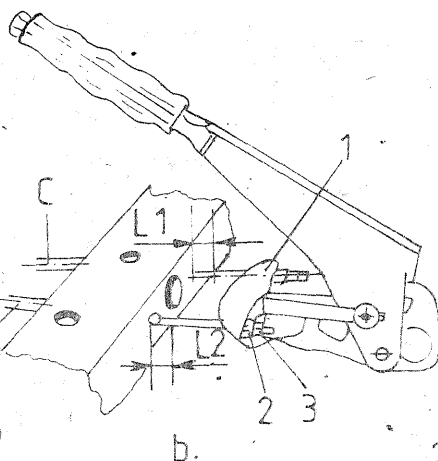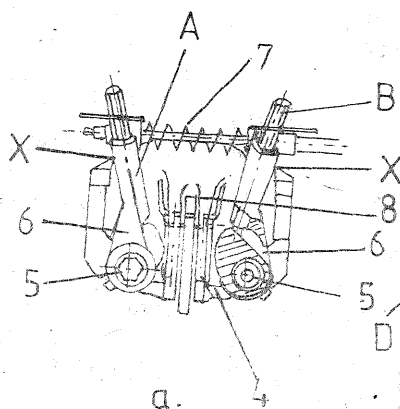Observație: Atenție la uzura plăcuțelor de frînă spate care nu au martor de uzură, în cazul utilizării intensive a frînelor.



Polaritate, defecte de conexiune în primar și uzuri

Dr. ing. MIHAI STRATULAT

De regulă, verificarea osciloscopică a instalației de aprindere începe cu analiza semnalului de tensiune primară. Deoarece mai există încă automobile în polaritate inversă (cu plusul legat la masă), testerele sînt înzestrate cu un comutator de inversare a polarității. Dacă acest comutator se află în poziția corespunzătoare tipului de instalație electrică a automobilului încercat, dar diagrama tensiunii primare apare răsturnată pe ecranul osciloscopului (fig. 1), înseamnă că, din greșeală, la masă nu este conectată borna bateriei de acumulare scrisă de fabricant, ci cealaltă. Schimbarea polarității duce la întreruperea semnalului, iar fenomenele electrice care se produc în acest caz influențează într-o oarecare măsură aprinderea.


Inversarea polarității poate privi și circuitul secundar în cazul în care legăturile bobinei de inducție sînt făcute necorespunzător (sînt inversate conexiunile laterale) sau se folosește o bobină incompatibilă cu tipul instalației de aprindere a automobilului respectiv. Defectul este evidențiat de semnalul tensiunii secundare, care apare răsturnat (fig. 2). Restabilirea polarității circuitului secundar este necesară pentru realizarea puterii necesare a descărcării prin scînteie. Se știe că arcul dintre electrozii bujiei se produce cînd tensiunea secundară întretrage spațiunea de străpungere a spațiului disruptiv, iar masa gazelor aflate aici se ionizează, mijlocind crearea unui fel de conductivitate ionică. Formarea primilor ioni este ușurată în cazul în care potențialul pozitiv se află aplicat la electrodul cel mai cald al bujiei. Iată de ce polaritatea electrodului central este determinantă în obținerea unei scînteie de intensitate maximă (ceea ce explică și incompatibilitatea bobinelor de inducție ale instalațiilor cu polarități diferite la masă).

Trebuie să se știe că semnalul de tensiune secundară poate servi ca element de diagnosticare și pentru depistarea eventualelor conexiuni

defecte în circuitul primar. Observația este demnă de luat în seama deoarece, ignorînd aceste defecțiuni cînd se verifică circuitul primar, abaterile pe care ele le produc în forma diagramei tensiunii secundare vor fi confundate cu defecte ale circuitului de înaltă tensiune. Existența unor contacte imperfecte în circuitul primar se manifestă în zona a III-a a semnalului secundar (corespunzătoare stării de închidere a contactelor). Modificările acestei zone nu sînt stabile, ci oscilează sub influența vibrațiilor motorului (fig. 3).

Tot prin folosirea diagramei de tensiune secundară se pot depista defectele în funcționarea regulatorului de avans centrifugal, precum și jocurile în axul distribuitorului sau ale danturii angrenajului de antrenare a acestuia. În astfel de cazuri avansul la producerea scînteii electrice nu mai este același pentru toți cilindrii (variațiile fiind mult mai mari decît în cazul modificării geometriei camei). Din acest motiv semnalele tensiunii secundare ale cilindrilor nu se mai suprapun în punctele de închidere a contactelor ruptorului (fig. 4) și, în general, nu se realizează o bună suprapunere a imaginilor


O ultimă observație se referă la verificarea generală a circuitului secundar, operație, cu care se începe diagnosticarea celui de-al doilea traseu al instalației de aprindere și care constă în măsurarea tensiunii secundare maxime. Pentru aceasta se verifică și se reglează mai întîi coincidența liniilor de nul a diagramei cu cea a ecranului, se realizează imaginea serie a tensiunii secundare și se scoate fișa unui cilindru fără a o atinge de masă. În această situație tensiunea secundară indicată de osciloscop la cilindru respectiv trebuie să fie de cel puțin 20 kV (fig. 5). Acest parametru de diagnosticare are un conținut informațional redus deoarece el este influențat de mai mulți parametri de stare: acumulator descărcat sau defect, rezistențe mari la conexiuni,

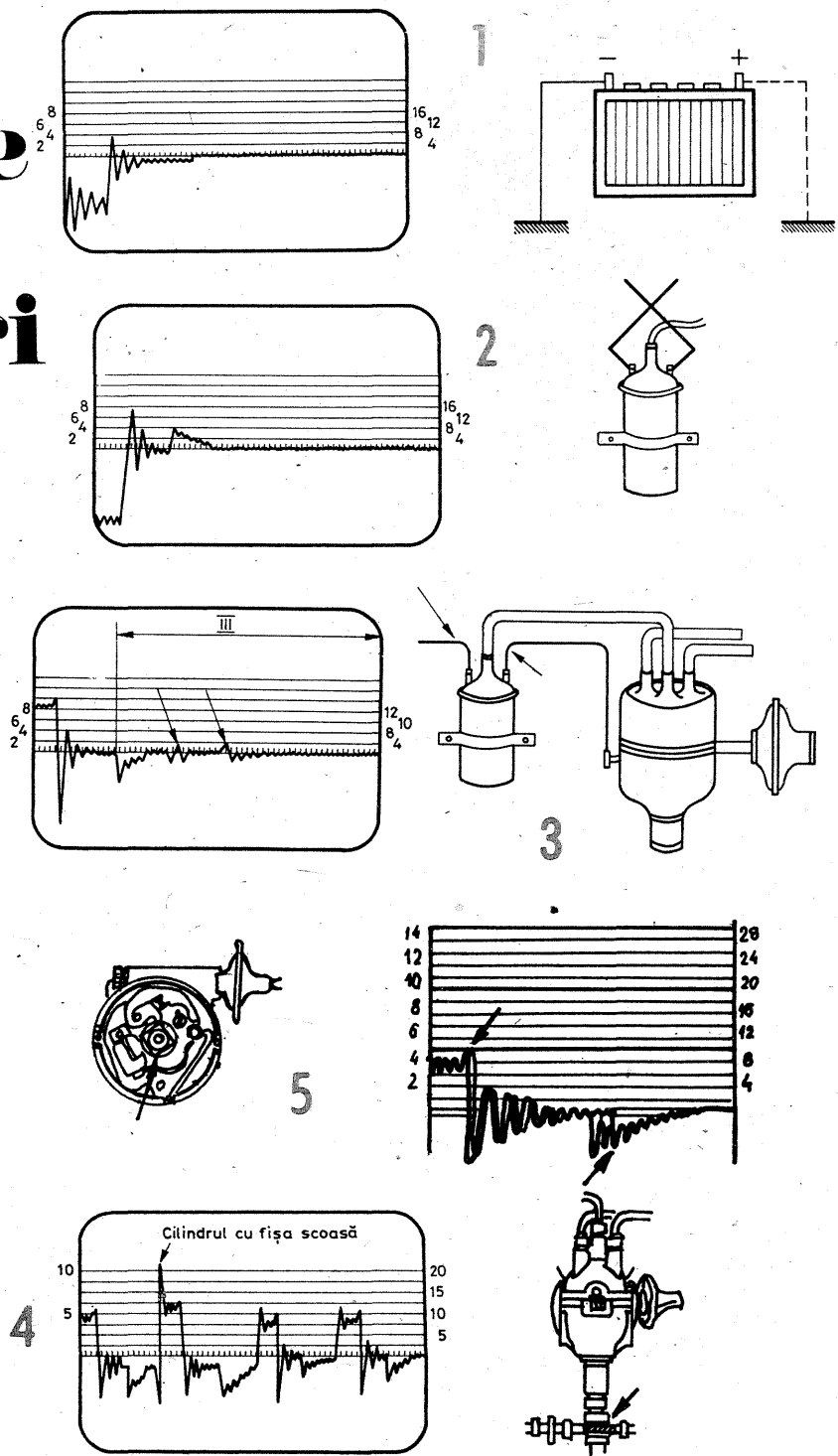


bobină de inducție scurtcircuitată, rezistență mare la ruptor, condensator defect etc. Așadar, verificarea are doar rolul de diagnosticare generală, relevînd existența unui defect într-unul din cele două circuite;

într-un astfel de caz se trece mai întîi la verificarea circuitului primar, așa cum s-a arătat, și apoi la testarea traseului secundar după metoda ce va fi descrisă în numerele următoare ale revistei.

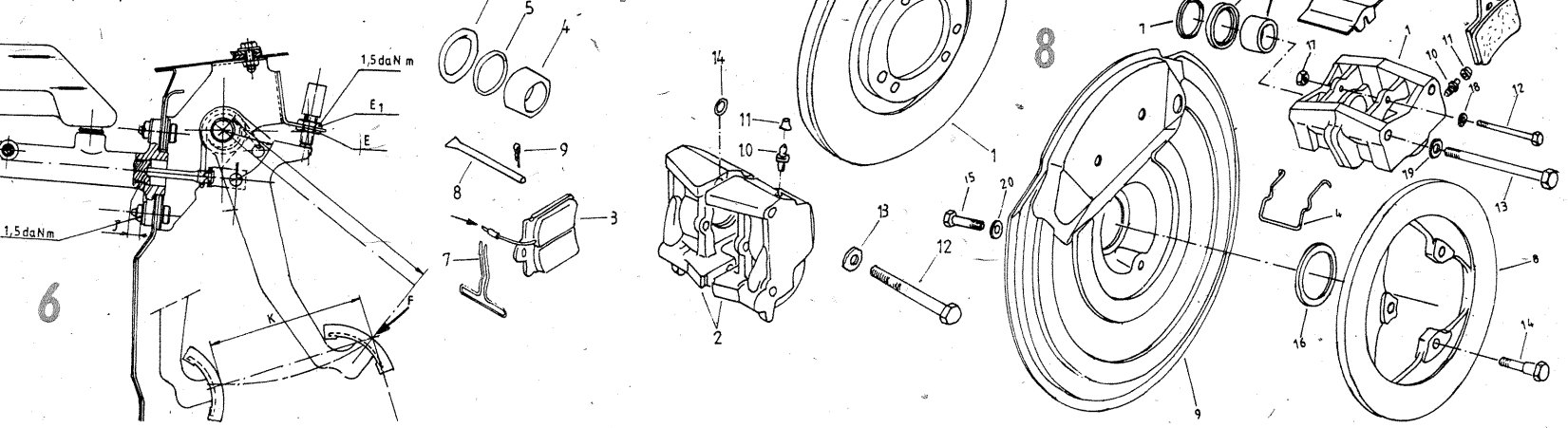Operațiile de montare și reparare ale etrierelor de frînă spate, de demontare și înlocuire ale discurilor de frînă spate fiind oarecum similare cu cele prezentate la frîna față, se renunță la prezentarea lor.



(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)

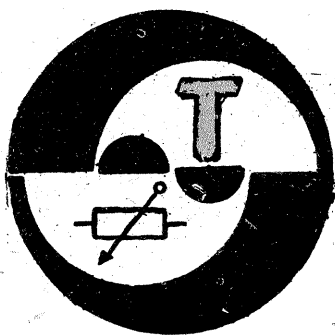

TERMOMETRE CU TERMISTOARE

CORNEL DELICOSTEA

Am realizat câteva termometre electronice ce pot fi folosite pentru a afla valoarea temperaturii corpului uman sau pentru a afla valoarea temperaturii unei încăperi, incinte sau a mediului în sezonul cald.


Temperatura este un parametru important în diagnostic, reprezentând reacții de oxidoreducere, adică reacții energetice care se desfășoară normal când temperatura, ca parametru măsurabil al celulei, organului, organismului, oscilează în limite normale. Termometrele electronice s-au impus și în medicină deoarece permit măsurarea temperaturilor și variațiilor acestora pe suprafețe mici pe piele cu diverse posibilități de indicare (înregistrare) a acestora. De asemenea, măsurarea temperaturii la extremități dă indicii asupra perturbațiilor circulatorii.

Măsurarea directă a temperaturii se bazează pe utilizarea unui traductor de contact (termocuplu, termorezistență, termistor, dispozitiv semiconductor activ).

Montajele realizate sînt foarte accesibile tuturor constructorilor, a-

vînd ca traductor de contact termistorul.

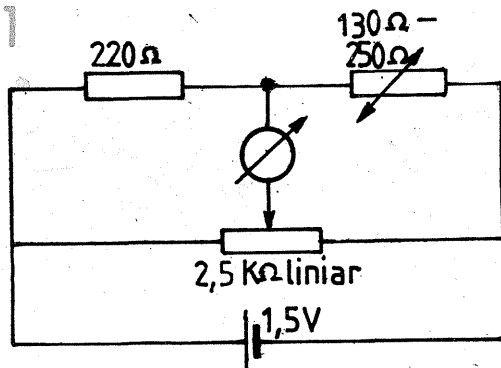Am folosit termistoare cu coeficient de temperatură negativ. La aceste componente, la creșterea temperaturii valoarea rezistenței scade. Avînd o caracteristică exponențială de dependență cu temperatura, ele sînt utilizate în circuite de măsurare cu caracteristică logaritmică, pentru liniarizarea domeniului, sau în punte rezistivă, la care



liniarizarea se obține prin introducerea în serie și paralel a unor rezistoare care, deși micșorează panta de variație a rezistenței cu temperatura (dR/dT), o stabilizează pentru un domeniu destul de întins (în jur de 20°C, suficient pentru scopurile propuse).

Ele prezintă o inerție termică, citirea pe indicatorul folosit nefiind instantanee. În maximum 20 s se poate citi valoarea temperaturii, deci mult mai repede decît cu un termometru cu mercur.

Am ales gama temperaturii între 20°C și 45°C, astfel încît se pot citi ușor valori în jurul temperaturii corpului uman sănătos.


Pentru a dovedi ușurința cu care pot fi executate, am ales mai multe variante cu diverse componente foarte uzuale, pentru ca fiecare să-și

alegă varianta dorită.

Cum valoarea temperaturii corpului uman sănătos este universală, aceasta o vom folosi pentru etalonare.

Cea mai simplă schemă ce poate fi realizată pentru scopul propus este cea din figura 1. Aceasta reprezintă o punte Wheatstone. Nu am folosit patru rezistoare legate în formă de patrulater, ci două rezistoare sînt înlocuite cu un potențiomtru care pentru o anumită poziție a cursorului realizează echilibrul punții. Modificarea rezistenței termistorului atrage dezechilibrarea punții care inițial era în echilibru (microampermetrul indica valoarea zero).

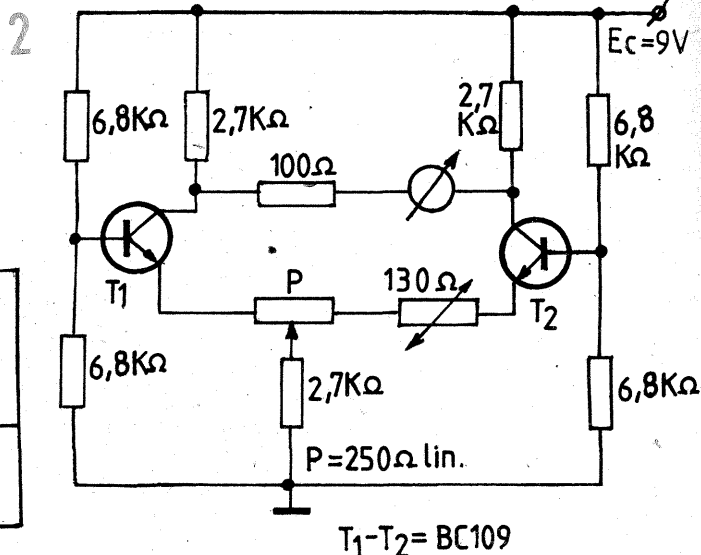În schema propusă, pentru un termistor de 250 Ω, valoarea curentului se modifică aproximativ cu 5,1



PULVERIZATOR

ION PETRAN, Cluj-Napoca

Un asemenea pulverizator, util atât amatorului, cît și profesionistului pentru vopsiri uniforme diverse și acoperiri (fixative, culori de anilină, tempera, guașă, bronz etc.), este ușor de construit, simplu de minuit și mai ales extrem de eficient din punct de vedere al calității și ființei lucrării obținute.

Conform desenului de ansamblu, ne vom procura câteva flacoane tip „spray” metalice (NU din aluminiu!), atîtea cîte socotim că ne sînt necesare lucrărilor pe care le avem în vedere, etichetîndu-le corespunzător conținutului și confecționîndu-ne apoi subansamblurile arătate.

După evăcuarea completă a gazelor, sub presiune din flacoane, le dăm o gaură în partea inferioară corespunzătoare diametrului valvei de bicicletă și ulterior sudăm valvele. Tot prin sudare fixăm gura de alimentare GA a flaconului, confecționată din OL, bronz sau alamă, cu capac înșurubat etanș prin intermediul unei garnituri de cauciuc. Gaura se va practica lateral, sus.

Minerul M al pulverizatorului este confecționat din lemn de esență tare, conform dimensiunilor și formei din desen, iar trăgaciul de acționare a capului de pulverizare, T, din platbandă groasă de 5 mm.


Colierul elastic C de reținere a flaconului este din arc de oțel, ca și agrafa A de blocare a acestuia.



După prinderea flaconului, se comprimă și se introduce în găurile practice în mîner.

Componenta B constituie lagărul de fixare și oscilare al trăgaciului. Pentru utilizare, umplem cu lichid circa 1/2 din volumul flaconului, înșurubăm strîns capacul gurii de

alimentare, apoi racordăm pompa de bicicletă la valvă și umflăm pînă la refuz cu aer. După evacuare, procedăm la o nouă alimentare cu lichid și aer.

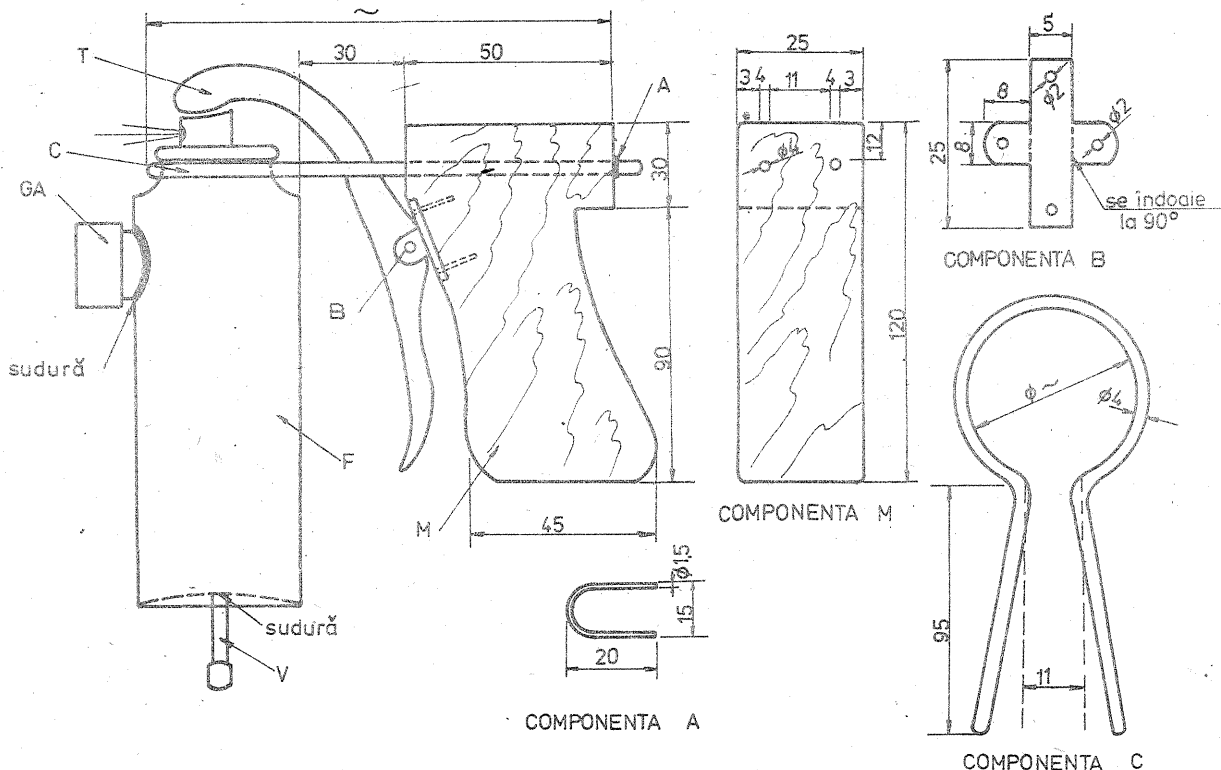Uzarea progresivă a capului de pulverizare, ca și infundarea sa impun schimbarea acestuia cu un altul luat de la un flacon epuizat.



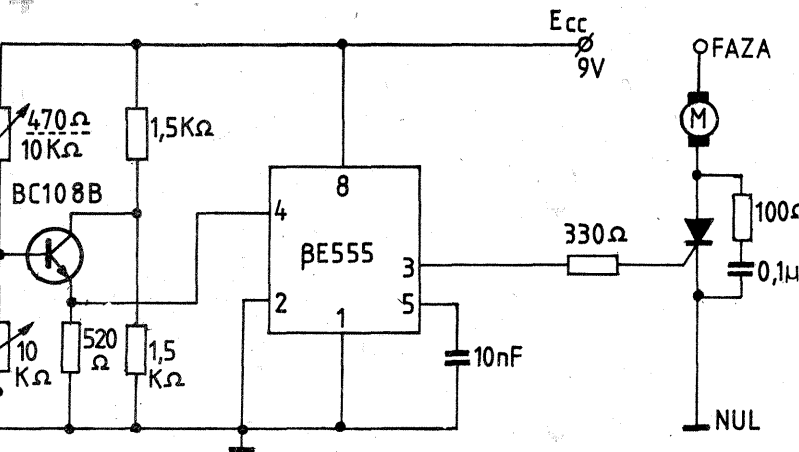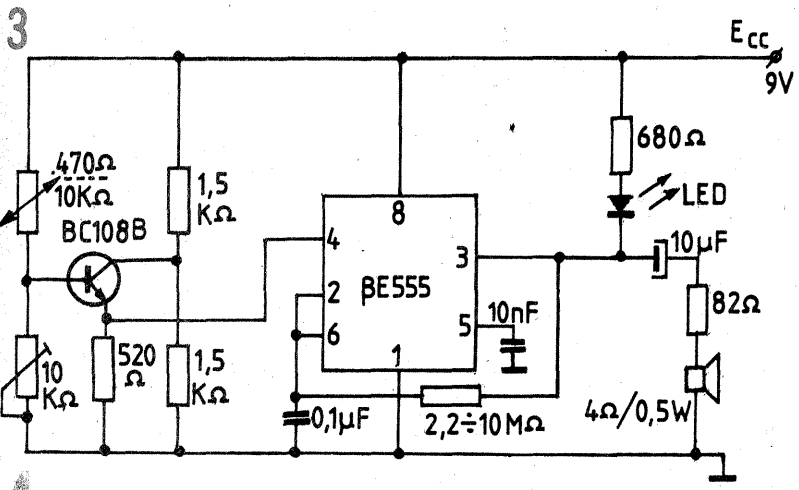

$\mu A/^{\circ}C$, iar pentru un termistor de 130Ω valoarea curentului se modifică cu $4,1 \mu A/^{\circ}C$.

Altă schemă pentru măsurarea temperaturii este cea din figura 2. Aceasta reprezintă un circuit compus din două tranzistoare cu cuplaj în emitor.

Schema este simetrică, simetria fiind asigurată de potențiometrul care va face ca tensiunile în colectoarele tranzistoarelor să fie aceleași (ambele tranzistoare sînt parcurse de același curent). După ce acul indicatorului a fost adus la zero, la creșterea temperaturii rezistența termistorului scade, astfel încît în colectorul lui T_2 vom găsi o tensiune mai mică (schema nu mai este simetrică).

Astfel, între colectorul lui T_1 și cel al lui T_2 va exista o diferență de tensiune. Cu ajutorul rezistenței de 100Ω vom măsura curentul între aceste două puncte.

Termistoarele folosite au fost de tip plachetă și în timpul măsurătorilor au fost ținute între degetele mâinii.

Prin prinderea termistorului de suprafața pielii cu ajutorul unei bucăți de leucoplast putem afla permanent valoarea temperaturii corpului. Dar în acest caz putem folosi un sistem de avertizare dacă se va depăși o anumită temperatură (de exemplu, $40^{\circ}C$).

Un astfel de montaj este cel din figura 3. Structura internă a circuitului BE555 permite funcționarea sau nu dacă pe pinul 4 al acestuia se aplică o anumită tensiune sau nu (la mai puțin de $1V$ nu funcționează). Semnalizarea este optică și sonoră.

La creșterea temperaturii, deci la scăderea valorii rezistenței termistorului, crește curentul prin divizor, crește curentul de bază al tranzistorului (crește tensiunea V_{BE}), tranzistorul se deschide pînă cînd pe R_6 avem o cădere mai mare de $1V$. Pragul de alarmare se reglează din potențiometrul R_6 . Termistorul trebuie să aibă o valoare la temperatura de alarmare de $470 \Omega \dots 10k\Omega$ (pot fi puse două termistoare în serie, de valori mai mici).

Dacă dorim ca temperatura, de exemplu într-o cameră, vara, să nu depășească o anumită valoare și dorim să acționăm pentru menținerea temperaturii dorite un ventilator, putem folosi montajul din figura 4.

După curentul consumat de motor vom utiliza un tiristor adecvat. Montajul este asemănător cu cel din figura 3, însă modificările sînt pentru simplificarea schemei datorită multiplexului de utilizare a circuitului BE555.

Nu am folosit componente selecționate. Galvanometrul indicator are scala de $0-100 \mu A$ (poate fi și unul pînă la $50 \mu A$) și poate fi etalonat în $^{\circ}C$ (pot fi experimentate indicatoare de VU-metru).

Termistoarele au o inerție și la revenirea la valoarea inițială (normală, la $25^{\circ}C$), din care cauză între două măsurători trebuie lăsată aproximativ 30 de secunde.




PREAMPLIFICATORUL AN 7311

Ing. DRAGOȘ MARINESCU

Vă prezentăm un preamplificator de audiofrecvență realizat cu circuitul integrat AN7311 (preamplificator de audiofrecvență integrat stereofonic).

Preamplificatorul (fig. 1) are relativ puține piese, aflate în buclele de reacție și în elementele de polarizare. Toate condensatoarele sînt la

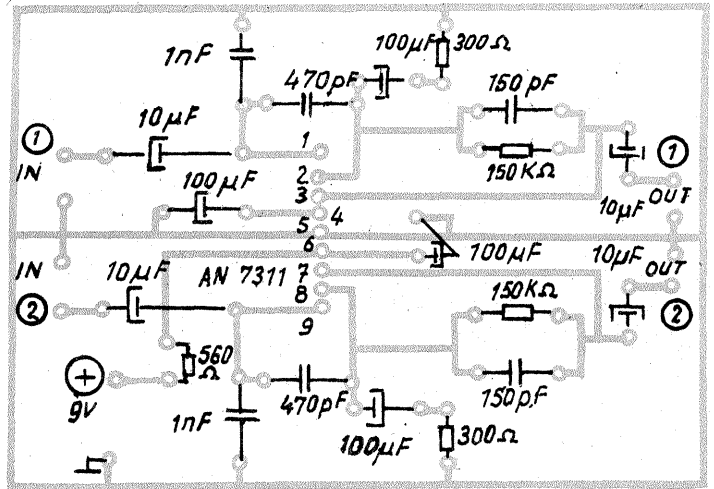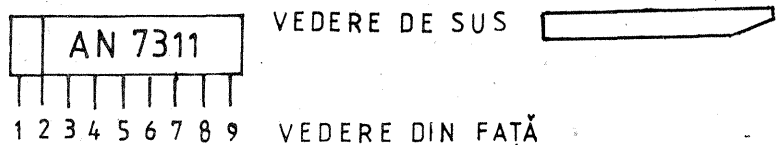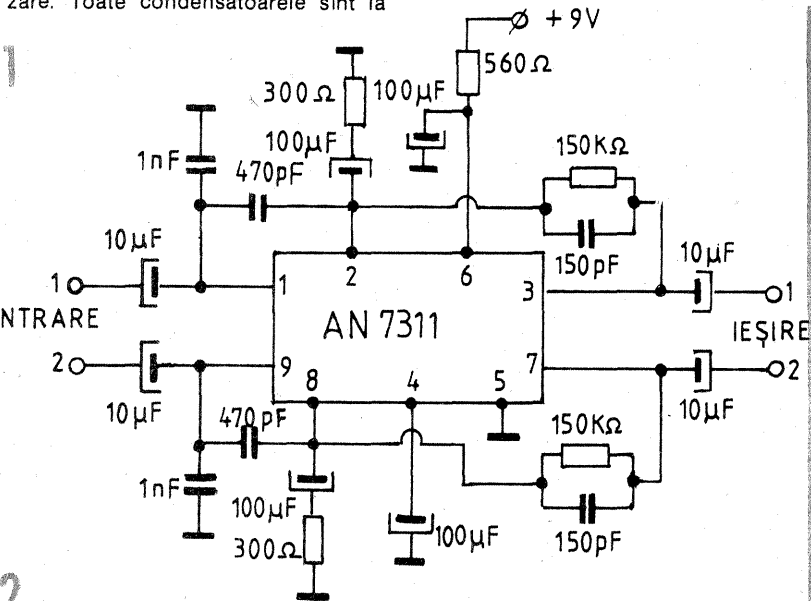minimum $16V$. În figura 2 este prezentat circuitul AN7311 în capsulă SIL cu 9 terminale, iar în figura 3 este dat cablajul imprimat (vederea feței placate) împreună cu dispunerea pieselor. Se vor folosi componente de bună calitate, măsurate în prealabil.



(URMARE DIN PAG. 7)

tranzistorul T_{11} , urmat de un etaj separator, T_{12} . Acesta este un oscilator comandat în tensiune (VCO). Acordul se face acționînd asupra tensiunii aplicate diodei varicap D_{23} , de tipul BB139. Tensiunea de comandă este furnizată de către comparatorul de fază prezentat în figura 3. Acest montaj este de tipul cu buclă PLL.

Tranzistorul T_{27} selectează frecvența a 5-a a cristallului conectat în circuitul bazei, adică $65,5 MHz$. Tranzistorul T_{28} funcționează în regim de dublare a frecvenței pentru a obține $131 MHz$. Acest semnal se aplică pe poarta a 2-a a tranzistorului mixer T_{29} . Pe poarta 1 a acestui tranzistor se aplică semnalul de la VCO cu frecvența variabilă în limitele $133,3-135,3 MHz$. În drena mixerului se obține semnalul diferență, care va avea valoarea cuprinsă în limitele $2,3-4,3 MHz$.


Drept comparator de fază s-au folosit un circuit integrat de tipul MMC4013 (care conține două circuite flip-flop de tipul D), precum și o poartă a circuitului integrat MMC4001 (CI-4). Celelalte trei porți ale lui CI-4 sînt folosite ca for-

matoare și separatoare ale semnalului obținut de la mixerul T_{29} și ale celui sosit de la oscilatorul local cu frecvența variabilă (VFO) în frecvența $2,3-4,3 MHz$, cu care se face acordul în bandă al aparatului.

Acest oscilator nu este prezentat în schemă deoarece el trebuie realizat în funcție de frecvența cristallului. Dacă nu va fi folosit un cristall cu frecvența de $13,1 MHz$ (fig. 3), ci unul de $13 MHz$, atunci, prin multiplicare, vom obține o frecvență de $130 MHz$, iar oscilatorul de acord va trebui să varieze frecvența în limitele $3,3-5,3 MHz$. La ieșirea detectorului de fază realizat cu diodele D_{17} și D_{18} se obține o tensiune continuă proporțională cu diferența de fază dintre semnalele aplicate comparatorului de fază. Această tensiune va comanda frecvența generatorului de tip VCO care, în final, va avea o stabilitate de frecvență identică cu a oscilatorului local (VFO) ce are frecvența cuprinsă în limitele $2,3-4,3 MHz$.

În figura 4 sînt prezentate comutările tensiunilor pentru cele trei moduri de lucru.

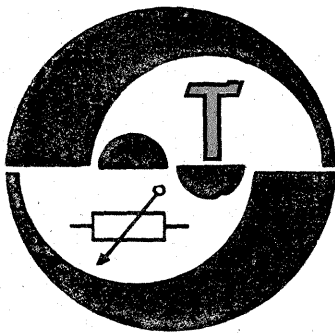Ca scală (indicator de acord) a fost folosit frecvențmetrul prezentat în revista „Tehnum” nr. 7/1986.



CALCULUL VALORII EFICACE

Vom prezenta, în cele ce urmează, două exemple de calcul pentru astfel de mărimi: primul exemplu se referă la intensitatea curentului electric, iar cel de-al doilea la tensiunea acestuia.

Exemplul 1

Cu ajutorul unui osciloscop s-a vizualizat forma de undă a intensității curentului electric prezentată în figura 1. Remarcăm că această intensitate variază între 10 mA și 20 mA. Ne propunem să calculăm valoarea sa efectivă. Pentru aceasta trebuie să considerăm funcția i și să luăm valoarea sa medie în timpul unei pe-

Prof. MIHAI CORUȚIU

rioadă (în cazul de față $t = 4$ ns). Aceasta va fi, prin definiție, I^2 :

$$I^2 = i^2 = (20^2 \text{ mA}^2 \cdot 2\text{ns} + 10^2 \text{ mA}^2 \cdot 2\text{ns})/4\text{ns} = 250 \text{ mA}^2, \text{ de unde}$$

$$I = \sqrt{250 \text{ mA}^2} \approx 15,8 \text{ mA}.$$

Valoarea medie a intensității curentului electric este:

$$I_{med} = (20 \text{ mA} \cdot 2\text{ns} + 10 \text{ mA} \cdot 2\text{ns})/4\text{ns} = 15 \text{ mA}.$$

Raportul dintre valoarea efectivă a unei mărimi și valoarea sa medie se numește factor de formă (il vom nota cu F) și este, evident, un număr abstract.

Astfel, în cazul discutat, factorul de formă va fi:

$$F = I/I_{med}$$

adică

$$F = 15,8 \text{ mA}/15 \text{ mA} \approx 1,053.$$

Exemplul 2

Forma de undă a unei tensiuni variabile este arătată în figura 2. Aceasta ia valori între 0,5 V și 2 V. Ne propunem să calculăm valoarea efectivă și factorul de formă pentru această tensiune.

Deoarece $T = 6$ ns, se poate calcula valoarea efectivă a tensiunii astfel:

$$U^2 = u^2 = (0,5^2 \text{ V}^2 \cdot 4 \text{ ns} + 2^2 \text{ V}^2 \cdot 2 \text{ ns})/6 \text{ ns} = 1,5 \text{ V}^2$$

$$\text{de unde } U = \sqrt{1,5} \approx 1,22 \text{ V}.$$

Valoarea medie a aceleiași tensiuni va fi:

$$U_{med} = (0,5 \text{ V} \cdot 4 \text{ ns} + 2 \text{ V} \cdot 2 \text{ ns})/6 \text{ ns} = 1 \text{ V}.$$

Factorul de formă pentru tensiunea considerată este:


$$F = U/U_{med}$$

adică

$$F = 1,22 \text{ V}/1 \text{ V} = 1,22.$$

Cu privire la factorul de formă pot fi făcute următoarele două precizări:

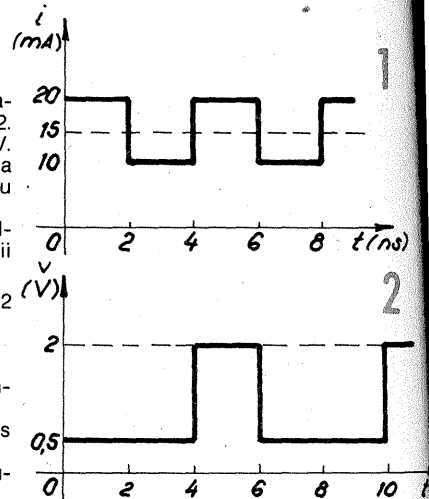a) deoarece valoarea efectivă a unei mărimi este totdeauna mai



mare decât valoarea sa medie (astfel în cazul exemplului 1: $15,8 \text{ mA} > 15 \text{ mA}$, iar în cazul exemplului 2: $1,22 \text{ V} > 1 \text{ V}$), rezultă că factorul de formă este totdeauna supraunitar;

b) în cazul unui curent continuu, factorul de formă este egal cu unitatea.

DIN MATERIALE VECHI SCULE NOI

MIRCEA MUNTEANU, Oțelu-Roșu

În cadrul operațiilor de zugrăvire și vopsire a interiorului locuinței, se impune executarea unor liniaturi pe pereți sau așternerea stratului de vopsea pe pereții gletuiți, pe timpplărie ori pe mobilier. Liniile subțiri numite „rițeri” sau „begleiteri” se execută greu cu pensulele existente în comerț deoarece pentru amatori trebuie prea mare dexteritate. Pentru a rezolva această problemă ne putem confecționa singuri pensule folosind mănunchiuri de fire de la o bidinea veche și deteriorată, o șipcă de lemn, o bucată de tablă dintr-o cutie de conservă, câțiva centimetri de sirmă subțire și patru cuișoare.

Dintr-o bidinea uzată ce nu se mai poate folosi la zugrăvit se scot






5-6 mănunchiuri de fire. Dacă este posibil, căutăm ca mănunchiurile respective să fie scoase împreună cu sîrma care le ține în suportul de lemn (figura 1a). Șipca de lemn se aduce la dimensiunile din figura 1b, adică $125 \times 25 \times 4$ mm. Din tabla de contur a unei cutii de conservă sau a unui tub de spray (atenție la găurirea tubului) se taie o bucată cu dimensiunile de 70×35 mm. Conform figurii 1c, pe bucată de tablă se trasează liniile pentru îndoire. Tabla se va îndoi pe aceste linii, îmbinarea capetelor petrecute cositorindu-se cu atenție. Mănunchiurile de fire, care trebuie să fie petrecute cu jumătatea lor peste sîrma ce le va menține, se vor lega cît mai aproape.

Urmărind cele prezentate în figura 2, la un capăt al tablei îndoită și cositorite se va introduce mănunchiul de fire, iar la celălalt capăt șipca pentru miner. Se va urmări ca atît mănunchiul de fire cît și șipca să se introducă aproximativ pînă la mijlocul tablei. Pentru ca șipca să intre cît mai exact în tabla îndoită, este bine ca îndoirea acesteia să se facă prin mulare pe șipcă, în acest caz dimensiunile din figura 1c rămînd orientative. După introducerea mănunchiului de fire a minerului în tabla îndoită și cositorită, aceasta se va turti prin bătăre cu un ciocan metalic. Pentru consolidarea mai bună a firelor de păr înainte de turtirea tablei se poate turna puțin clei de oase cald, adeziv ADELA sau prenadez, dar se va evita utilizarea aracetului, care are acțiune corosivă asupra tablei.

În porțiunea turtită a tablei se vor bate două cuișoare (poz. a din figura 3), iar în tabla ce cuprinde lemnul se vor bate alte două cuișoare (poz. b din figura 3). Pentru ca pensula să se poată ține mai ușor în

mînă, șipca de lemn se va finisa cu un cuțit bine ascuțit.

Mănunchiul de fire se va tăia drept atunci cînd pensula se utilizează la vopsit și înclinat cînd se folosește pentru executarea liniaturii la zugrăveli. Pensulele folosite la liniaturile zugrăvelilor este bine să se confecționeze din mănunchiuri de fire extrase dintr-o bidinea cu fire din material plastic, iar cele utilizate la vopsit trebuie să aibă mănunchiuri de fire ce provin de la o bidinea sau o perie cu fire de păr de animal.

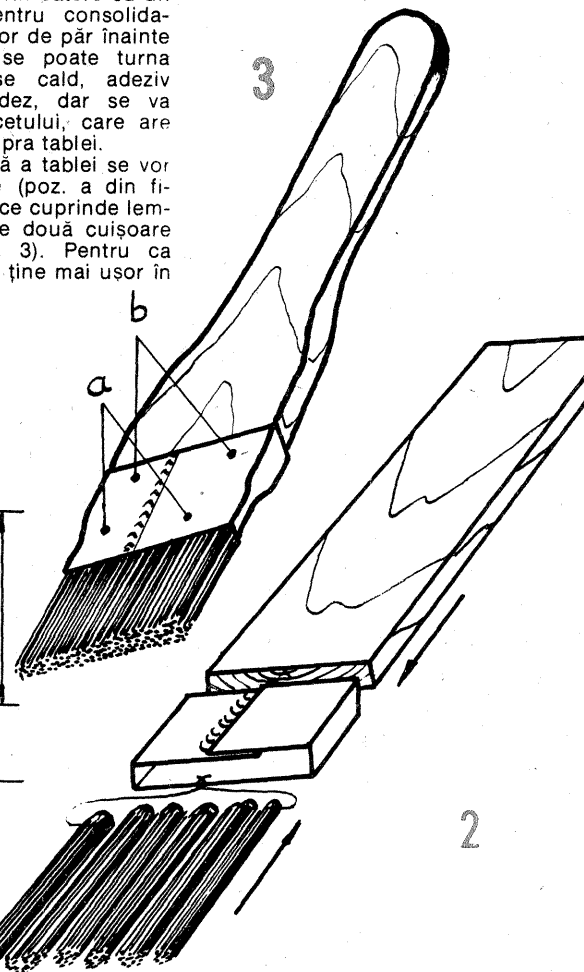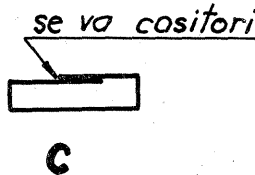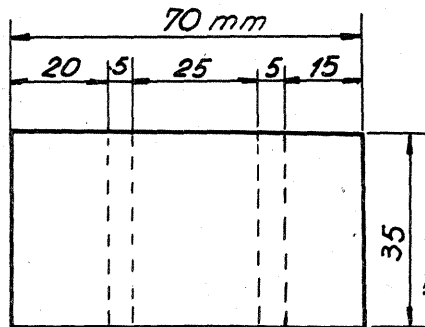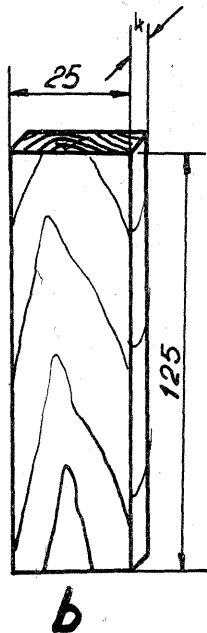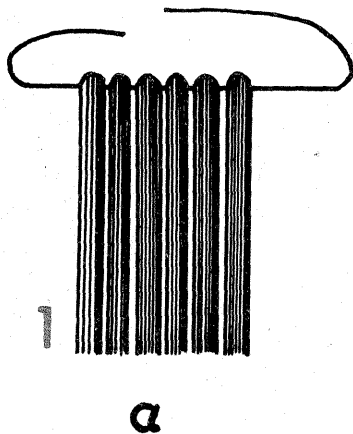

NANOAMPERMETRU

Ing. DRAGOMIR DUMITRU

Montajul din figură transpune curentul slab de la intrare I într-un curent mai puternic, I_0 , măsurat de instrumentul μA . Legea de transpunere este:

$$I_0 = \frac{P}{R} I \quad (1)$$

unde P poate fi $P_1 + R_1$, $P_2 + R_2$ sau $P_3 + R_3$.

Dacă instrumentul indică la cap de scală $I_0 = 50 \mu A$, atunci se pot obține domeniile:

$$I = \frac{R}{P_1 + R_1} I_0 = \frac{10}{100} 50 = 5 \mu A;$$

$$I = \frac{R}{P_2 + R_2} I_0 = \frac{10}{1000} 50 = 500 \text{ nA};$$


$$I = \frac{R}{P_3 + R_3} I_0 = \frac{10}{10000} 50 = 50 \text{ nA}.$$

Potențiometrul P_4 este accesibil din exterior pentru reglajul la zero al aparatului, care este diferit pe fiecare dintre scale.

Este recomandabil ca instrumentul μA să aibă o rezistență internă R_i cât mai coborâtă deoarece altfel (în special în cazul domeniului de 50 nA) tensiunea diferențială de intrare se reflectă puternic asupra instrumentului, producând dificultăți la aducerea la zero.

BIBLIOGRAFIE:

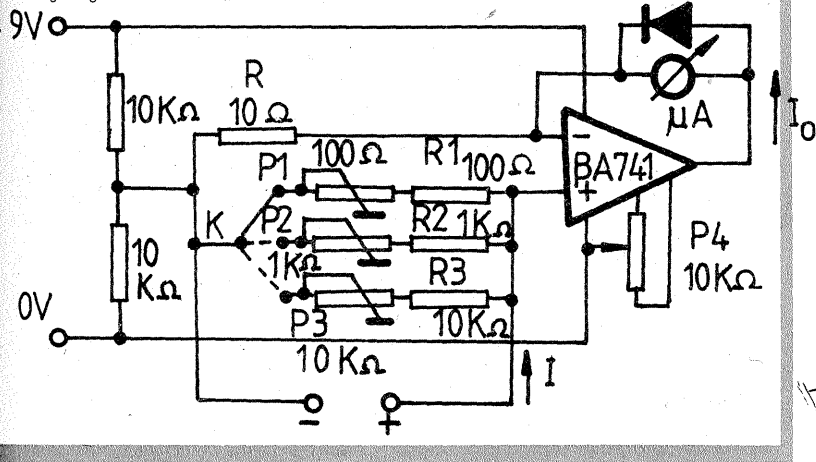Constantin Iliescu ș.a., Măsurători electrice și electronice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983.




MOBILIER PENTRU HOL

Ing. MIHAI FLORESCU

Cu toate eforturile făcute de producătorii de mobilier, nu există încă soluții pentru o utilizare modernă a holurilor de intrare. Se știe ce neplăcut arată un cuier de haine în hol, situația fiind mai complicată când trebuie să depozităm și schiuri sau alte articole de sport. Vă prezentăm aici câteva sugestii, simplu de aplicat, care să rezolve aceste probleme. În figura A este prezentată o vedere a unei structuri fixe. Panoul 2 este situat la o distanță de 250-350 mm de peretele 1 (figura B). Pe latura din dreapta se prevede o draperie, iar în partea stângă un sistem de rafturi pentru pantofi și pălării (6). Separarea acestor rafturi de zona pentru haine (4) se face cu un perete despărțitor (5). Pe exte-

riorul panoului se pot aplica o oglindă, un tablou sau un mozaic, după dorință. Astfel, cuierul este ascuns vederii, fără ca spațiul să fie ocupat prea mult. În figura C este prezentată o variantă care are în plus avantajul unui acces simplu, prin rotire în jurul unui pivot vertical (3). Notațiile sînt: 1 — panou rabatabil; 2 — perete separator; 3 — pivot de rotire; 4 — ax țevă vertical; 5 — sistem de prindere pentru oglindă; 7 — peretele holului. Secțiunea este evidentă în figura D, unde am notat suplimentar cu R poziția rotită.

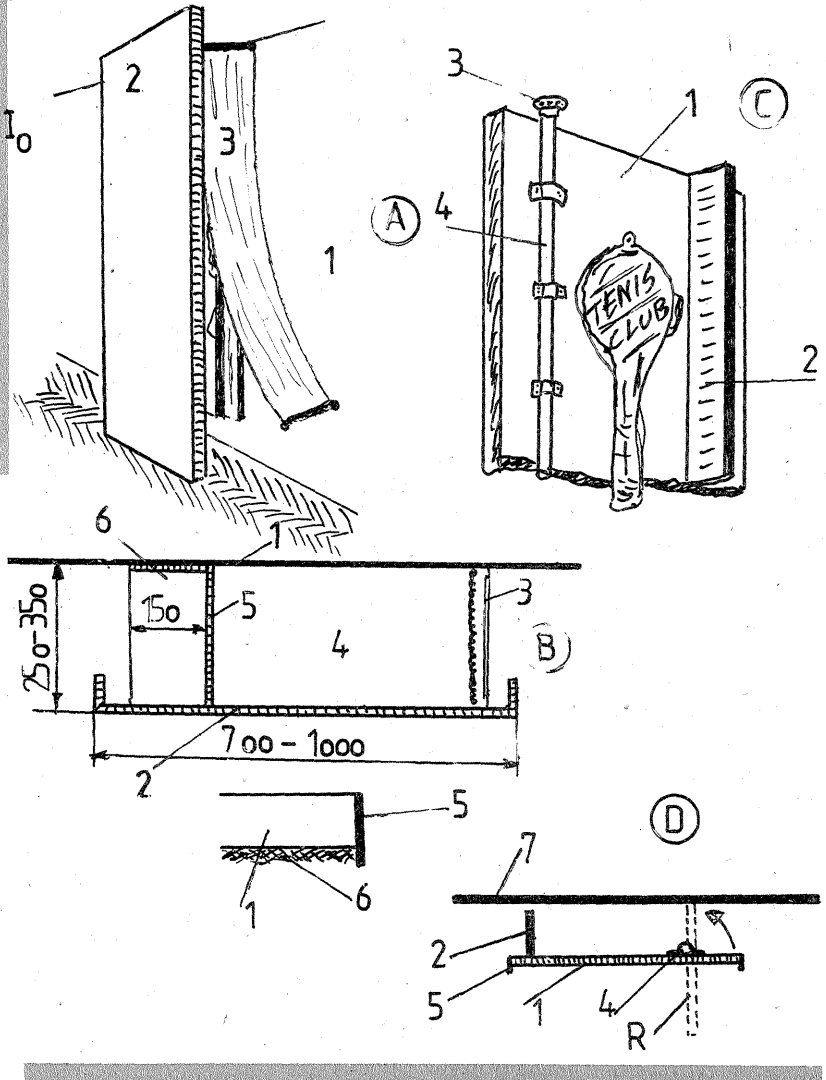Ambele construcții se pot realiza din panouri de tip PAL melaminat sau furniruit, montajul fiind întărit cu elemente metalice.




TEMPORIZATOR PENTRU ȘTERGĂTORUL DE PARBRIZ

Ing. MARIN DRAGU

Poziția comutatorului K	Timpu între două acționări ale ștergătoarelor
1	Mers continuu (fără temporizare)
2	2 s
3	4 s
4	6 s
5	12 s
6	20 s

Temporizatorul pe care îl prezentăm alăturat oferă o plajă largă de timpi de acționare a ștergătorului de parbriz, conform tabelului.

Componentele folosite sînt de uz curent, produse în țară. Întrerupătorul I_1 este cel care comandă ștergătorul de parbriz, fiind plasat la bordul autoturismului, iar întrerupătorul I_2 este întrerupătorul de cap de cursă, aflat pe motorul ștergătorului de parbriz. Comutatorul K este de tip rotativ, cu 6 poziții. Montajul este destinat autoturismelor alimentate cu 12 V, cu minusul bateriei la șasiu (Dacia, Skoda).

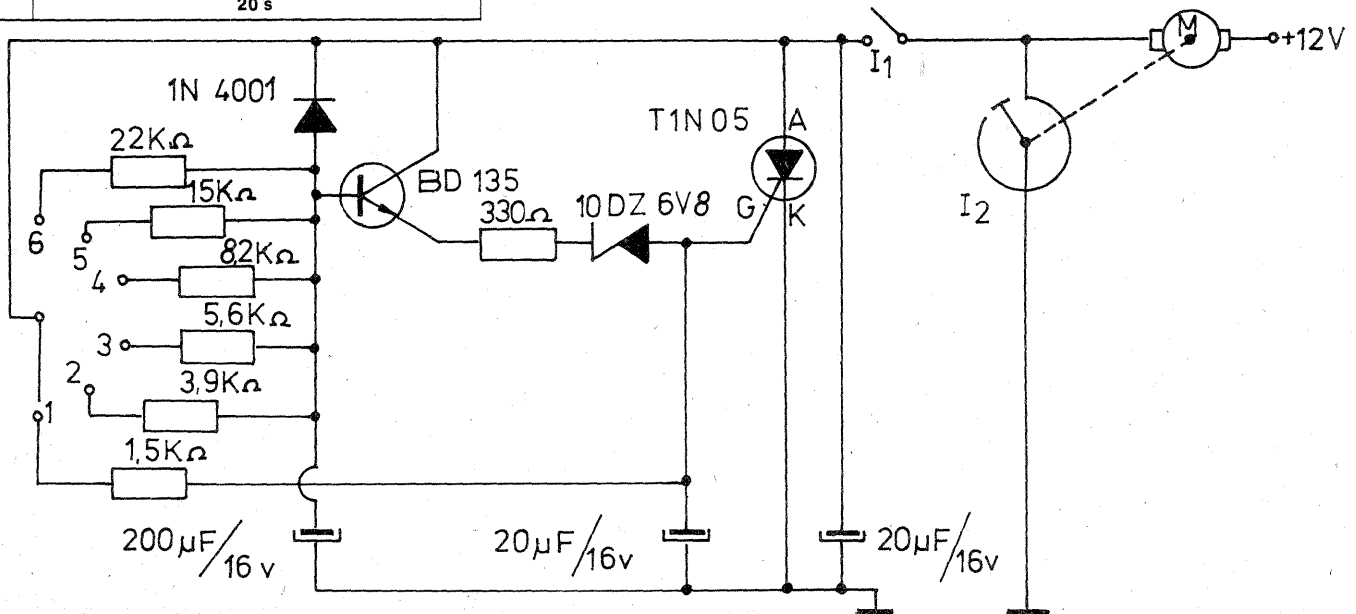

LOCUINȚA NOASTRĂ

PARDOSELI DIN LEMN

(URMARE DIN NR. TRECUT)

Pentru a da pardoseli mai multa elasticitate și pentru a-i conferi proprietăți fonoabsorbante, pe dușumeaua oarbă se pot așeza hîrtii groase sau coli de carton duplex; — se montează elementele parchetului, suprafața vizibilă curățindu-se și lăcuindu-se.

Fixarea elementelor de parchet și finisarea lor fiind operații mai pretențioase, vom insista mai mult asupra descrierii lor în sistemul de montare la 45° în zigzag.

Dacă parchetul urmează a se monta pe o dușumea existentă (poz. A, fig. 5), aceasta se va spăla ușor cu apă caldă și săpun cu sau fără detergent. Parchetul se va monta după uscarea suprafeței spălate. De-a lungul a cel puțin doi pereți alăturați se pun la sfoară și se bat în cuie frizurile de perete (poz. B, fig. 5). Acestea se vor pune la aproximativ 10 mm distanță față de perete. Pentru întepeneria frizurilor, la perete se pun pene de lemn (poz. C, fig. 8), la distanța de 50—80 cm una de alta. La colțuri, frizurile se îmbină cit mai etanș la 45° sau la 90°.

Pentru început se desface un pachet de lamele, se întoarce rîndul de deasupra și se separă piesele „dreapta” de cele „stînga”. Se aleg 6—8 piese (pozițiile cu soț din figura 5) și 6—8 piese „stînga” (pozițiile fără soț din aceeași figură) și se îmbină între ele în formă de litera V. După numerotare și după trasarea unei linii drepte la partea dinspre frizul de perete, se taie fiecare lamelă pe această linie. Triunghiul de lamele rezultat se folosește pentru începerea parchetării. După montarea provizorie a acestui triunghi de lamele în colțul de unde se începe parchetarea, se întinde între două cuie sfoara de ghidaj (poz. C, fig. 5), care va marca axa primelor două rînduri de lamele de parchet. De acum încolo se trece efectiv la fixarea lamelelor de parchet (poz. D, fig. 5). Primele două-trei lamele montate lîngă frizul de perete (B) nu trebuie bătute în cuie; avînd dimensiuni mici, există pericolul spargerii lor. Dacă se dorește o fixare cit mai sigură, lamelele respective se pot lipi cu aracet pe suport. Următoarele lamele se vor monta în ordinea prezentată în figura 5, cu virfurile aliniată la sfoară. Lamelele dinspre frizul de perete se vor tăia pe măsura montării lor. Fiecare lamelă se va fixa de suport cu un cui bătut în ulucul de la capăt și cu altul în ulucul longitudinal sau cu ambele cuie bătute în ulucul longitudinal, la 4—5 cm de capăt. Cuietele se vor înfunda în uluc cu ajutorul unui dorn. Ultimele lamele de parchet, ale primelor două rînduri, se vor monta tot prin tăiere sub formă de triunghi.

Următoarele rînduri de parchet se vor monta ca în figura 6, urmărind a se obține o îmbinare cit mai bună, dar cu rînduri de lamele perfect aliniată. După fixarea tuturor lamelelor se scot penele, pe contur, lîngă perete bătîndu-se un pervaz profilat. Suprafața parchetului se mătură pentru a se îndepărta toate resturile de la tăiere și rumegușul rezultat. Eventualele rosturi rămase libere, între lamelele de parchet, se astupă cu un ames-

tec alcătuit din rumeguș-aracet-apă (1—0,5—0,1 părți în volum). După 10—12 ore de la chituire se trece la curățarea (rașchetarea) parchetului, în scopul obținerii unei suprafețe cit mai drepte și fără denivelări. Cel mai practic mod de curățare a parchetului este răzuirea cu ajutorul rașchetei. Poziția de lucru este prezentată în figura 7. În timpul rașchetării, suprafața parchetului se va umezi cu o cîrpă înmuiată în apă pe porțiuni mici (1—2 m²), în raza de acțiune a miștilor. Cu rașcheta se lucrează prin tragere spre parchetar, stratul ce se îndepărtează (așa-zisul talas) trebuind să fie cit mai subțire. Cuțitul rașchetei trebuie să fie confecționat dintr-un oțel rezistent. Pentru a nu ascuți mereu cuțitul rașchetei, este bine a avea pregătite 3—4 cuțite ascuțite înainte de a începe rașchetarea parchetului.

După terminarea rașchetării se va îndepărta talasul, suprafața parchetului șlefuiindu-se apoi cu hîrtie de șlefuit. Praful rezultat se va îndepărta prin ștergere cu o cîrpă umezită în apă sau petrosin, ori prin aspirare cu aspiratorul. După îndepărțarea prafului, parchetul se impregnează cu ceară sau cu lac incolor. Impregnarea suprafeței parchetului se face cu ceară de parchet tip „Victoria”, cu lac incolor sau cu lac special pentru parchet, tip Palux.

Ceara de parchet, produs alcătuit dintr-un amestec de ceară sintetică cu parafină, cerezină, ceară vegetală și alte substanțe, se poate subția cu parchetin sau cu petrosin. Folosind un tampon din cirpe curate, se întinde pe parchet un strat subțire de ceară, care se lustruiește cu o cîrpă moale. Dacă dorim ca suprafața să fie colorată, la fiecare 100 g de amestec se introduc 3—7 g de colorant.

Lacul incolor pe bază de ulei se găsește de vînzare gata preparat. Prin întinderea lui cu pensula se obține impregnarea suprafeței parchetului. Acest lac nu este rezistent; la loviri sau zgîrieri rămîndungi albe. Lacul incolor nitro este mai rezistent decît cel pe bază de ulei. Întinderea lui pe suprafața parchetului se face de obicei prin pulverizare, pentru aceasta fiind necesară o instalație adecvată.

Paluxul este un produs relativ nou, alcătuit din două soluții (I + II), livrate în diverse cantități și ambalaje (sticlă, material plastic), de obicei în raportul de 10 ÷ 1 (soluția I: soluția II). Înainte de aplicare, se amestecă cit mai omogen 10 părți din soluția I cu 1 parte din soluția II. Amestecul se va folosi în maximum trei ore de la preparare. Lacul Palux se aplică cu pensula în două-trei straturi uniforme și subțiri. Primul strat de Palux aplicat pe parchet se lasă să se usuce timp de 24 de ore, după care suprafața lăcuită se șlefuieste cu hîrtie de șlefuit de granulație fină. După ștergerea prafului, următoarele straturi de lac se aplică la intervale de minimum 12 ore, parchetul nemaișlefuiindu-se.

Deoarece soluțiile din care se prepară lacul Palux sînt foarte toxice, în timpul lăcuirii în încăpere trebuie făcut cit mai mult curent de

aer. Aceasta înseamnă a lăcu parchetul avînd ușile și ferestrele larg deschise. Consumul mediu de lac Palux în soluție preparată este 250—300 g la metru pătrat de parchet lăcuit. Paluxul fiind un material inflamabil, se vor lua măsuri de depozitare la temperaturi de maximum 30° C și neexpus radiațiilor solare.

După ceruire sau lăcuire nu se admit zone neuniform pensulate sau cu dire de pensulă. Cea mai bună recepționare a lucrărilor de parchetare se face seara, la lumina unei lămpi de noptieră. Umbrele lăstate scot în evidență toate micile denivelări.

PARDOSELI DIN PARCHET MONTAT PRIN LIPIRE PE SUPRAFAȚA SUPTOR

Necesitatea reducerii costului parchetării și a scurtării duratei de execuție a contribuit la găsirea unor noi soluții de fixare a parchetului pe stratul suport. O contribuție importantă a avut și dezvoltarea tehnicii, care în această direcție s-a concretizat în apariția de noi materiale adezive. Una din aceste soluții este fixarea parchetului cu ajutorul bitumului topit. Aplicarea parchetului prin lipire cu bitum presupune existența unui suport uscat (de obicei un planșeu din beton armat). Dacă suportul nu este uscat, bitumul nu va adera bine, parchetul mișcînd și scîrțîind atunci cînd se circulă pe el.

Pentru lucrări de parchetare se va folosi bitum de tipul A, B, C, D, cu punct de înmuiere inferior.

Calupul de bitum se mărunțește prin spargere cu un ciocan sau cu

toporul. Într-un vas metalic de 40—100 l, montat în aer liber, se pune bitumul la topit. Vasul metalic se umple maximum 60% cu bitum, deoarece, în timpul fierberii, bășicile de bitum formate nu trebuie să iasă din vas. Se va urmări în permanență focul de sub vas, avînd grijă ca flăcările să nu ajungă pînă la gura lui, deoarece se poate aprinde bitumul. Nu trebuie să se uite că bitumul este o hidrocarbură ai cărei vapori păstrează proprietățile inflamabile ale materialelor de origine. Deci atenție la bitumul topit, atenție la cit de mare este focul de sub cazan!

În timp ce bitumul se topește, în încăpere se execută o serie de operații utile ca:

- îndepărtarea prafului de pe suprafața suport;
- sortarea parchetului după fibră și culoare;
- poziționarea frizurilor lîngă perete;
- pregătirea și tăierea primelor 12—18 lamele.

Cînd bitumul a ajuns la temperatura de 180—200° C, ceea ce înseamnă stare lichidă, se toarnă (cu ajutorul unui cancioc) din vasul în care se topește într-o găleată curată și uscată. Pentru început, în găleată se pune bitum circa 1/4—1/8 din volumul acesteia. După îndepărtarea găleții la cel puțin 3 m față de sursa de foc, peste bitum se toarnă motorină sau petrol. Cu un băț se amestecă bine pînă cînd se obține diluarea totală a bitumului.



Cu materialul din găleată, folosind o mătură, un cancioc sau o bidinea, se stropește întreaga suprafață a stratului suport. Acest prim strat, foarte subțire dar cu rol im-

MATERIALE NECESARE PENTRU EXECUTAREA UNUI METRU PĂTRAT DE PARDOSEALĂ DIN PLĂCI PAL FIXATE CU BITUM PE SUPRAFAȚA SUPTOR

Materiale	U.M.	Cantitate
Plăci PAL	m ²	1,10
Sîpcă (pervaz)	m	1,20
Suspensie de bitum	kg	0,50
Bitum	kg	10,00
Nisip	m ³	0,004
Lemne de foc	kg	9,00
Baie de nuc	kg	0,02
Cie de oase	kg	0,05
Lac Palux sau vopsea de ulei	kg	0,30

Lungimi (mm)	Lățimi											
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90
	suprafața unui pachet (m ²)											
200	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	—
250	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	—
300	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60	0,66	0,72	0,78	0,84	0,90	0,96	1,08
350	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70	0,77	0,84	0,91	0,98	1,05	1,12	1,26
400	—	0,56	0,64	0,72	0,80	0,88	0,96	1,04	1,12	1,24	1,28	1,44
450	—	—	0,72	0,81	0,90	0,99	1,08	1,17	1,26	1,35	1,44	1,62
500	—	—	—	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60

Materiale	Dozaje în procente din greutatea finală			
	Asfalt		Mastic	
	cu filer de calcar	cu filer de var stîns	cu filer de calcar	cu filer de var stîns
Bitum	30—40	30—40	70—80	80—90
Filer	40—55	30—40	20—30	10—20
Nisip	15—20	30	—	—

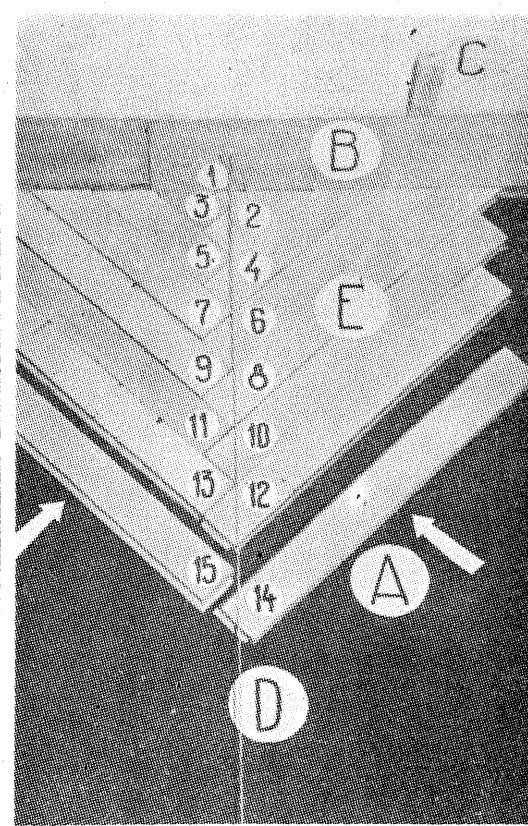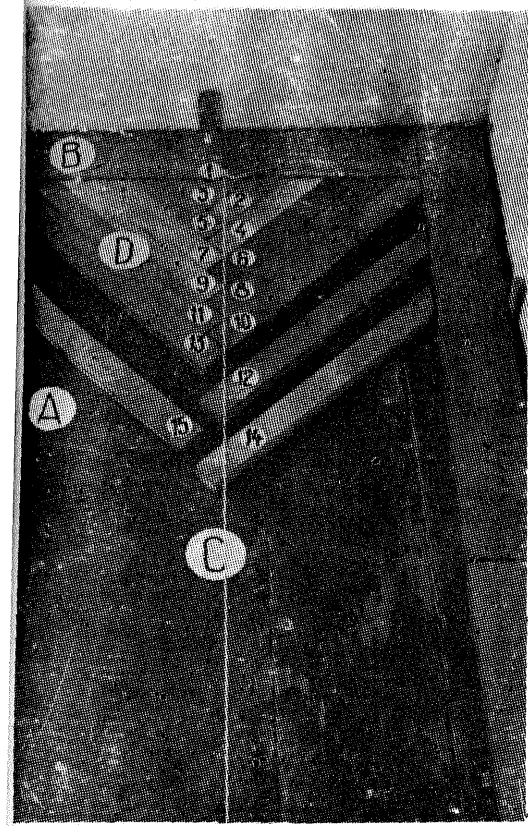

portant, se numește „amorsaj”. În timpul amorsării suprafeței suport trebuie avut grijă să nu se murdărească sau să se stropească pereții, deoarece bitumul, ca material gras și penetrant, va fi greu de îndalurat.

Pentru lipirea propriu-zisă a parchetului se prepară o emulsie de bitum-motorină (sau petrol). La una parte de motorină (sau petrol) se vor pune 2—5 părți de bitum.

Tehnologia de montare a parchetului începând de la mijlocul încăperii este, conform figurii 8, următoarea:

— se stabilește mijlocul a doi pereți opuși; este de preferat ca un perete să fie cel care cuprinde ușa principală de intrare în încăpere;

— după curățarea suprafeței suport, prin măturare sau aspirare, se pun frizurile (poz. B) pe pereții cu axa materializată sau chiar pe toți pereții;

— se taie triunghiul de lamele (stînga-dreapta; 1—9);

— se întinde sfoara de axă (poz. D);

— după întinderea bitumulului (poz. A) pe o porțiune de 1—1,5 m² se pun una lângă alta cele două rînduri de lamele de parchet (poz. E), urmărind alinierea la sfoară. Celelalte lamele se fixează în continuare pe bitumul proaspăt turnat. La un capăt se va tăia un alt triunghi de lamele. Procedînd astfel se vor fixa toate rîndurile parchetului. Lamelele se bat bine cu ciocanul, atît pe stratul suport, cît și între ele;

— înainte sau după montarea pervazurilor profilate se raschează suprafața parchetului, operațiile finale fiind șlefuirea și lăcuirea.

Lipirea lamelelor pornind de la axa a doi pereți opuși asigură rînduri drepte și perpendiculare pe pereți, la mijlocul încăperii. Tăierile la ambele margini (la terminarea parchetării) atenuează eventualele neperpendicularități ale pereților.

Bitumul folosit la lipire se poate îmbunătăți cu filer de calcar (sau de var) și nisip, rezultînd în final mastic bituminos sau asfalt. Dozajul masticului de bitum și al asfaltului este prezentat în tabelul 7. (Filer = material inert din punct de vedere chimic ce se introduce în amestecul bituminos, ca umplutură. Are rolul de a mări compactitatea, stabilind și ușurînd punerea în operă a produsului rezultat.)



Folosirea numai a bitumulului topit diluat cu motorină (petrol) la lipirea parchetului este neeconomică din următoarele puncte de vedere:

— bitumul întins în strat gros (2—4 cm) se întărește greu, la dozaj de diluare greșit, fiind ori prea moale, ori casant;

— bitumul ca material energointensiv este mai valoros și mai scump decît asfaltul sau masticul;


— cu bitumul topit trebuie lucrat foarte repede pentru a nu se întări prea mult.

Asfaltul se prepară astfel: bitumul sfărîmat se introduce pe ușa malaxorului. Se aruncă apoi în malaxor nisipul și filerul în cantități conform rețetei stabilite. Volumul de asfalt preparat va fi corelat cu cel al malaxorului, cantitățile de bitum, nisip și filer respectînd dozajul din rețetă. După blocarea ușii de alimentare, se aprinde focul și se începe rotirea malaxorului. Periodic, malaxorul se oprește cu clapeta de aerisire în sus, verificîndu-se apoi starea de topire și de amestecare a materialelor introduse. Punctul final de topire-fierbere este atins atunci cînd nu se mai observă gaze ieșind din amestec.

Dacă nisipul și filerul nu au fost strecurate la introducerea în malaxor, este necesară strecurarea amestecului la ieșirea din acesta. Diluarea amestecului socotit prea viscos se face cu maximum 1 l de motorină (petrol) la o găleată de asfalt.

Masticul se prepară în mod asemănător, cu deosebirea că el nu conține nisip.

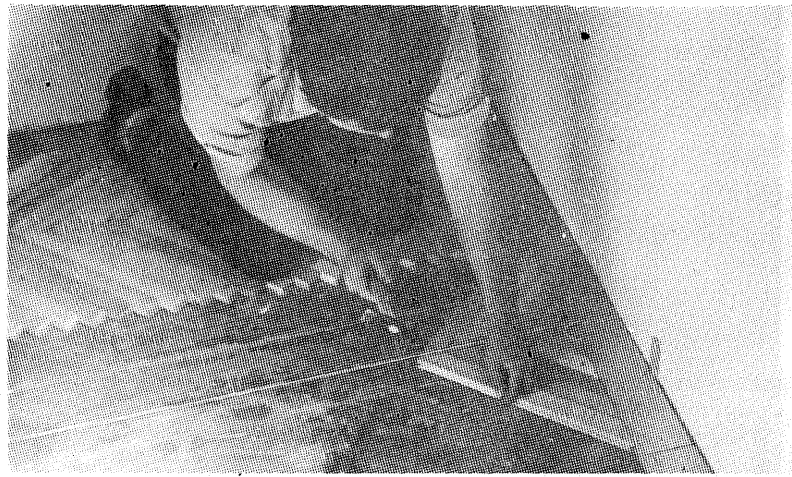Pe lângă fixarea în bitum, mastic sau asfalt, parchetul se poate lipi și cu aracet. Aracetul se utilizează de obicei la lipirea panourilor de parchet mozaic, mai ales în apartamentele din blocurile de locuit. Hirtia pe care sînt lipite lamelele fiecărui panou se va dezlipi prin umezire cu apă. Operația de dezlipire a hirtiei se va începe la minimum 48



de ore de la terminarea montării panourilor de parchet mozaic.

Se va acorda o atenție mare la topirea bitumulului, deoarece, ajuns pe piele, produce arsuri grave. Nu se va turna motorină (petrol) în vasul cu bitum aflat pe foc, deoarece gazele toxice și stropii formați au acțiune nocivă asupra organismului. Nu se va curăța parchetul cu petrol, motorină, petrosin, benzină etc. în exces. Acestea, intrînd între lamelele de parchet, topește bitumul care va ieși pe fața vizibilă, murdărînd-o.

Pardoseli din plăci aglomerate din lemn (PAL)

Prin folosirea plăcilor aglomerate din lemn se obțin pardoseli calde, cu aspect plăcut, dar mai puțin durabile decît cele din scinduri sau din parchet.

Supportul pe care se lipesc plăcile aglomerate îl constituie, de cele mai multe ori, o placă din beton. Pentru fixarea plăcilor se folosește aracet sau bitum fierbinte. Înainte de lipirea plăcilor, suprafața suport se va amorsa cu bitum.

Se va evita lipirea plăcilor întregi, deoarece întotdeauna se vor desprinde de suport ca urmare a tensiunilor cauzate de umiditatea existentă la nivelul pardoselii. Plăcile aglomerate se vor tăia la dimensiuni cît mai mici, de obicei în pătrate cu latura de 30—40 cm. Se va evita lipirea plăcilor pe suporturi neamorsate sau umede. Cantul fiecărei plăci tăiate se va netezi cu

șlefui, după care se va șlefui cu șmirghel. Muchia feței nevăzute se va țese la un unghi de 45°. Rostul acestei țesături este de a prelua surplusul de adeziv, care în caz contrar ar ieși printre rosturi.


Dacă pentru lipire se folosesc bitum, mastic sau asfalt, acestea se vor pregăti conform celor descrise anterior. Adezivul se va întinde în strat subțire pe suprafața amorsată, iar plăcile se vor așeza una lângă alta în sistemul cu rosturi țesute sau intercalate. Rostul rămas lângă perete se va masca prin acoperire cu o plintă sau cu un pervaz.

Finisarea feței văzute a plăcilor se va realiza prin lăcuire sau vopsire, utilizîndu-se, după caz, lac incolor sau lac Palux, vopsele pe bază de ulei, email sau rășini. Pentru a obține un strat vizibil plăcut se vor aplica minimum două straturi de lac sau vopsea.

La lucrul cu aracet ca adeziv, modul de fixare este același, cu deosebirea că suprafața stratului suport trebuie să fie cît mai dreaptă.

În loc de plăci aglomerate din lemn (PAL) se pot folosi și plăci fibrolemnoase (PFL). Acestea, fiind subțiri, mențin o pardoseală rece. Lucrul cu aceste plăci este mai greu, bitumul sau aracetul putînd ieși mai ușor printre rosturi. La impregnarea cu vopsele, plăcile fibroase se pot desprinde din adeziv.

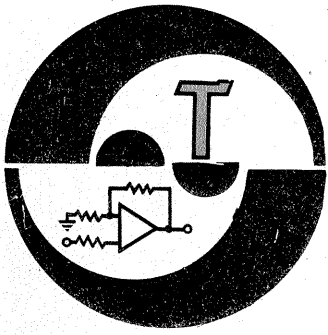
Se va evita folosirea pardoselilor din plăci aglomerate sau din plăci fibrolemnoase în încăperile intens circulate sau în cele cu umiditate mare.



BALIZA

Antrenarea sportivilor radiogoniometriști se face cu emițătoare ca cel prezentat alături a cărei diagramă de radiație este de o formă specială. Antena propriu-zisă este un disc metallic. Emițătorul lucrează pe 3.5 MHz.


RADIO 7/1986

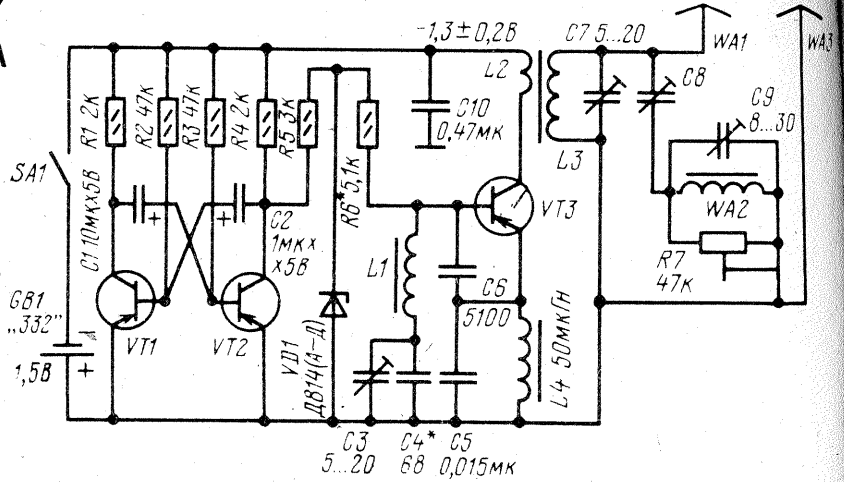

VERIFICATOR

Montajul permite verificarea tranzistoarelor npn sau pnp. Schema reprezintă un oscilator cu cristale de cuarț. Montând cuarțuri de diverse frecvențe se poate stabili pînă la ce frecvență oscilează tranzistorul determinînd astfel parametrul f_T .

RADIOTEHNIKA 7/1986

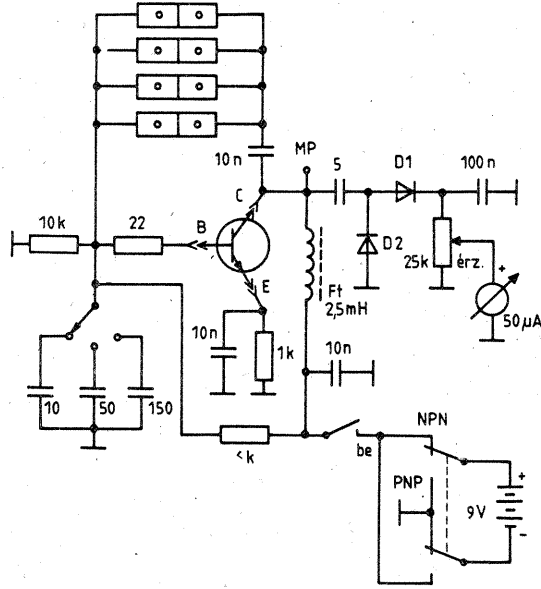


EFECTE LUMINOASE

Circuitul A277D are multiple întrebunări, în cazul de față fiind utilizat pentru obținerea unor efecte luminoase. Se aplică semnal de la

AAF care este redresat, iar componenta CC comandă intrarea circuitului.

FUNKAMATEUR 7/1986

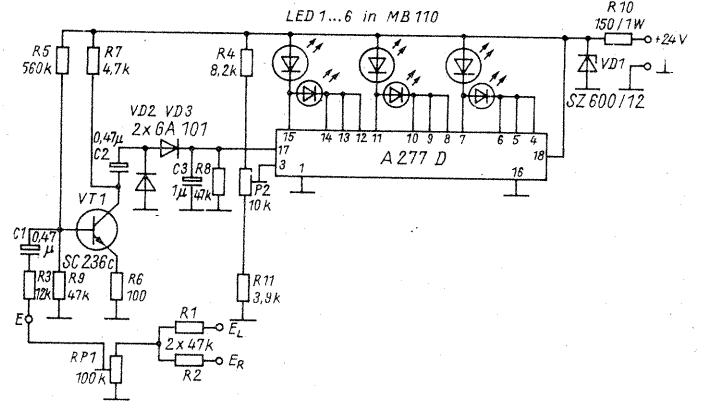



TX~CW

$L_1 = 35$ spire $\varnothing 04$; $L_2 = 1-3$ (31 spire); 4-5 (4 spire) $\varnothing 04$; $L_3 = 2 \times 28$ spire $\varnothing 04 + 6$ spire $\varnothing 04$.

KURZWELLEN SENDER 1979

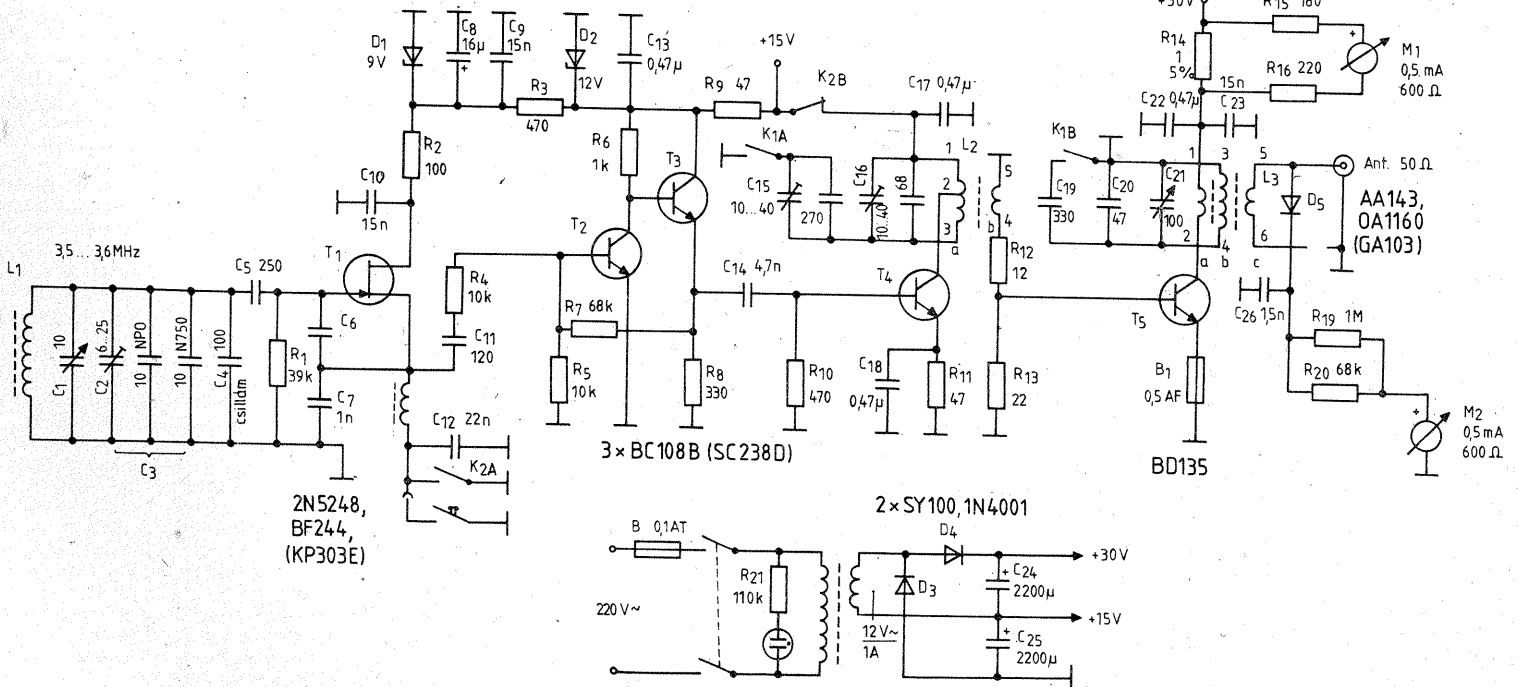Emițătorul debitează 6 W în 40 și 80 mm cu lucru numai în telegrafie. Oscilatorul este destul de stabil, avînd aplicat și manipulatorul. Eta-jul final este cu BD135.



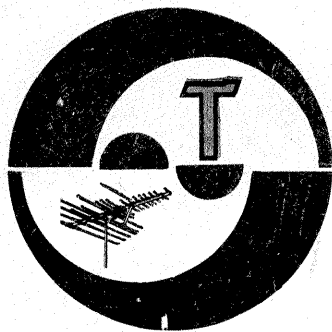

AVRAM LAURENTIU — Cimpina
Circuitul integrat CDB790 este de fabricație I.P.R.S. Bloc schimbător de canale pentru Miraj 4 se găsește la unitățile pentru reparații și magazinele de specialitate.

DUMITRESCU RADU — București
Schema trimisă redacției spre examinare trebuie experimentată de dv.

LAPUȘTE TEODOR — Gherla
Tranzistorul AF260 nu poate fi înlocuit cu EFT317.
Bobinele se construiesc funcție de canalul pe care trebuie să lucreze generatorul. Construiți pentru experimentare 5 spire CuEm 06 cu diametrul 6 mm.

ISTRATE DAN — Craiova
Articolul trimis redacției va fi publicat.

COCLEA D. — jud. Buzău
Legăturile la circuitul TBA790 au fost publicate. Nu aveți voie să construiți un emițător fără autorizație.

DUMITRAȘCU T. — București
Antena se orientează spre emițător, nu spre studio (directia Casa Școlii).

NAGHY IOSIF — Cimpia Turzii
Construiți un amplificator de 2 W cu tranzistoare după scheme publicate.

DUMITRAȘCU OCTAVIAN — Rm. Vlcea
La picup montați o doză stereo și două amplificatoare. Mecanismul picupului trebuie uns cu ulei.

MIHU VASILE — Călărași
Ne bucură atenția ce o acordați rubricii HI-FI și vom publica în limita materialului documentar și alte caracteristici ale capetelor magnetice și benzilor.

PÎRVULESCU PETRU — Vălenii de Munte
Luați legatura cu radioclubul din Ploiești și după ce aveți autorizație de radioamator puteți construi emițătorul.

NEAGU CONSTANTIN — jud. Prahova
Apelați la serviciile unui radioamator din județul dv.

IONESCU CONSTANTIN — jud. Alba
Construiți un oscilator pe 1 MHz (eventual stabilizat pe cuarț) și mixați semnalul de 6,5 MHz cu semnalul de la acest oscilator. Rezultanta trebuie trecută printr-un filtru de 5,5 MHz (filtru FI de la televizoare). Mixerul este un etaj similar cu cel din radioreceptoare — un tranzistor ce pe bază primește semnalul FI, iar pe emitor semnalul de la oscilator.

CAȘIȘ MARIUS — Uricani
La antenă montați un amplificator și calitatea semnalului se va îmbunătăți.

GHEORGHE B. — Slatina
Sensibilitatea crește numai dacă montați un amplificator de antenă de calitate (tranzistoare BFR).

RADOVANU CORNEL — Timișoara
Comunicați-ne tipul afișajului.

SÎRBU OCTAVIAN — jud. Constanța
Receptorul trebuie să conțină obligatoriu un filtru și mixerul.

NAE DUMITRU — jud. Constanța
Cele solicitate de dv. au fost publicate în paginile revistei.

RADU ADRIAN — Ploiești
Controlați cu o lupă uzura pe capul magnetic.


CISCU MIHAI — Bistrița
Tubul din etajul final baleiaj linii este PL500. În magnetofon oscilatorul furnizează semnal pentru ștergere și premagnetizare.

MORARU DUMITRU — București
Cu instrumentul puteți construi un voltmetru sau un ampermetru. Citiți rubrica de inițiere, pag. 4—5.

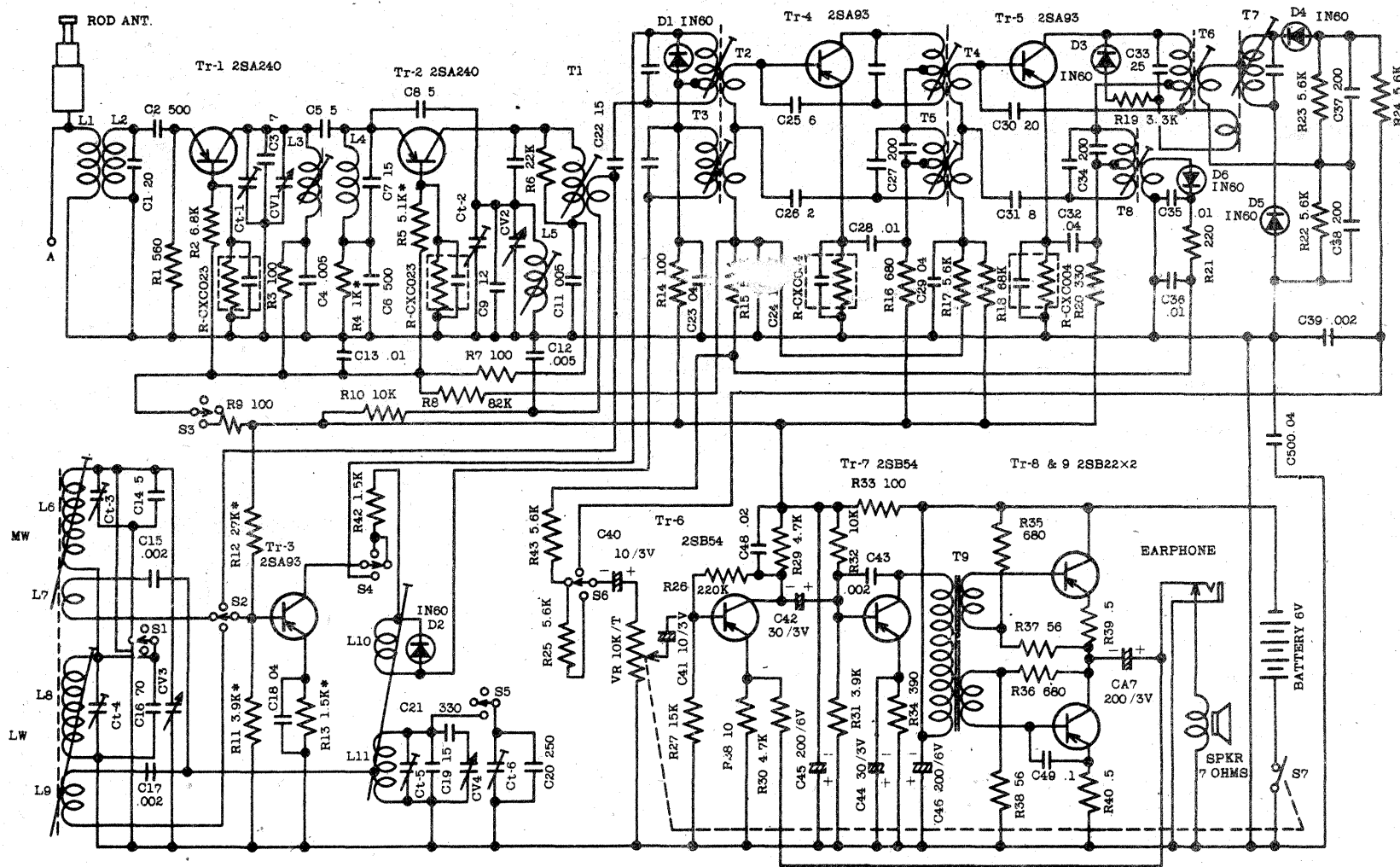I. M.

RADIO-RECEPTORUL PORTABIL AFT-6N

Receptorul AFT-6N SANYO lucrează pe UUS, UL și UM.
Toate tranzistoarele sînt pnp cu germaniu. În blocul UUS pot fi montate tranzistoare AF139, iar în oscilatorul UM tranzistorul EFT317.



Redactor-sef: ing. IOAN ALBESCU
Redactor-șef adj.: prof. GHEORGHE BADEA
Secretar responsabil de redacție: ing. ILIE MIHĂESCU
Redactor responsabil de număr: fiz. ALEXANDRU MĂRCULESCU
Prezentarea artistică-grafică: ADRIAN MATEESCU

Administrația
Editura Știința

INDEX 44212

CITITORII DIN STRĂINĂTATE SE POT ABONA PRIN „ROMPRESFILATELIA” — SECTORUL EXPORT-IMPORT PRESĂ, P.O. BOX 12—201, TELEX 10376, PRSFIR BUCUREȘTI, CALEA GRIVIȚEI NR. 64—66.

Tiparul executat la
Combinatul Poligrafic «Casa Școlii»