


Tehniuum

REVISTĂ LUNARĂ EDITATĂ DE C.C. AL U.T.C. ANUL XVIII - NR. 209 **4/88**

CONSTRUCȚII PENTRU AMATORI

SUMAR

- LUCRAREA PRACTICĂ DE BACALAUREAT** pag. 2—3
Termometru numeric
Amplificator de înaltă fidelitate
- INIȚIERE ÎN RADIOELECTRONICĂ** pag. 4—5
Regulator de tensiune
Controlul bateriilor
- CQ-YO** pag. 6—7
Transverter pentru 1,8 MHz
- HI-FI** pag. 8—9
Filtru de zgomot
Rețele de separare
- ATELIER** pag. 10—11
Priză telecomandată
- INFORMATICĂ** pag. 12—13
Testarea înregistrărilor pe casetofoane
- AUTO-MOTO** pag. 14—15
Aprindere electronică
Încărcarea acumulatorilor
- LABORATOR** pag. 16—17
Frecvențmetru 10—100 MHz
Amplificator de antenă FIF-UIF
Indicator de nivel
- CITITORII RECOMANDĂ** pag. 18
Oscilator
- LA CEREREA CITITORILOR**..... pag. 19
TAA-661
Pacific
Simfonia 10
UKW-170
- FOTOTEHNICĂ** pag. 20—21
Fotografierea corectă
Evitarea formării inelelor de interferență
- REVISTA REVISTELOR** pag. 22
Convertor UHF/VHF
VXO
Capacimetru
- PUBLICITATE** pag. 23
I.A.E.I.-Titu
- SERVICE** pag. 24
SONY TC66

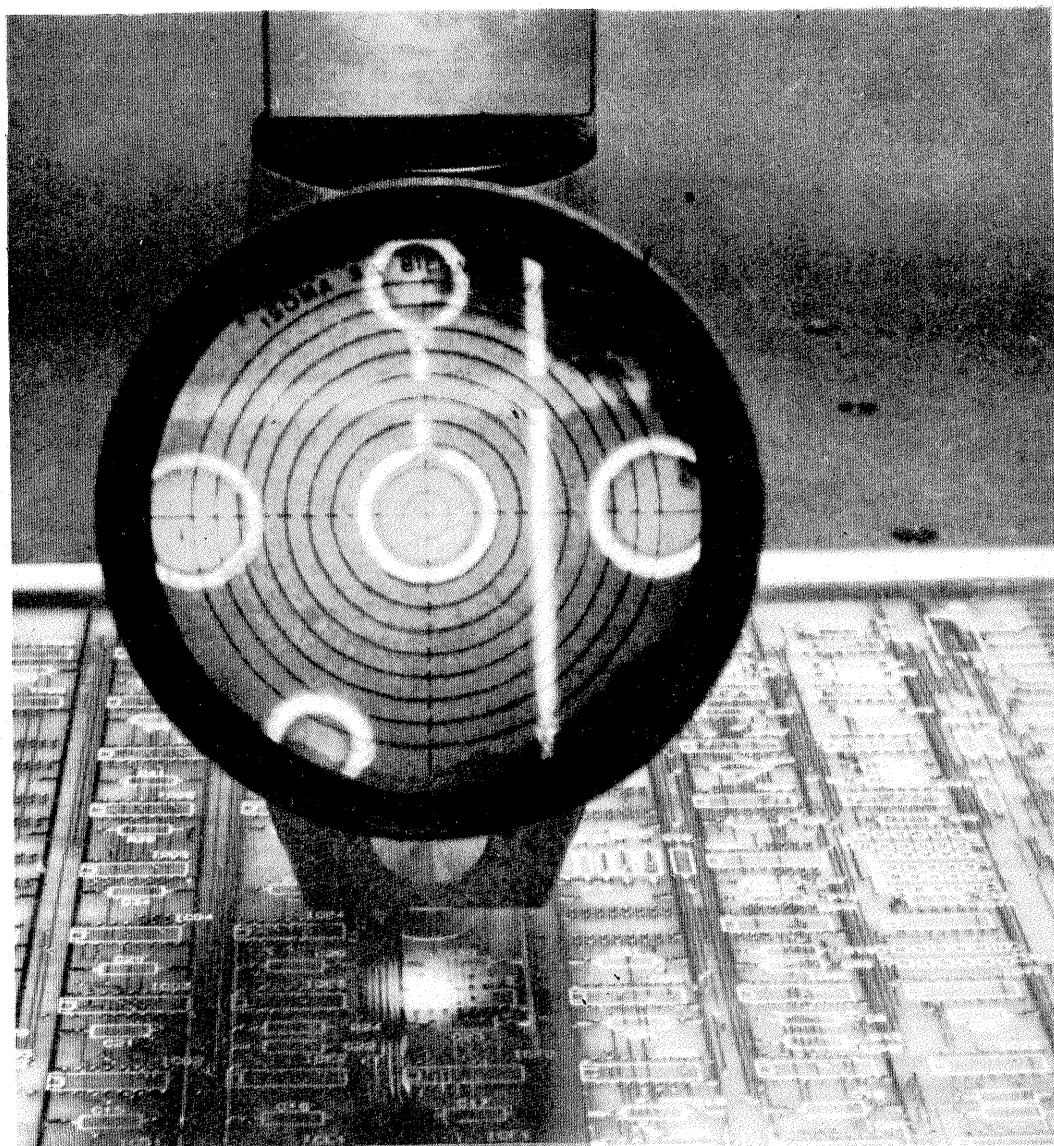

TRANSVERTER PENTRU 1,8 MHz

(CITIȚI ÎN PAG. 6—7)

TERMOMETRU NUMERIC

Ing. ȘERBAN NAICU

Prezentăm în rândurile de mai jos schema unui termometru cu afișare digitală (numerică) având posibilitatea de a măsura temperaturi cuprinse între -10°C și $+100^{\circ}\text{C}$ (de fapt, $-9,9^{\circ}\text{C}$ și $99,9^{\circ}\text{C}$), cu o precizie de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Este recomandabil ca termometrul să fie utilizat la măsurarea unor temperaturi lent variabile (cum ar fi temperatura mediului ambiant), deoarece prezintă o inerție termică de câteva minute (determinată de constanta termică a capsulei tranzistorului folosit ca senzor de temperatură).

Schema (fig. 1) este constituită din trei blocuri mari funcționale.

Blocul de alimentare este alcătuit din transformatorul Tr., punțile redresoare D_{1-4} , D_{5-8} și grupurile de filtraj și stabilizare $C_1-R_1-D_{21}-C_3$ și $C_2-R_2-T_1-D_{22}-C_4$.

Pentru alimentarea montajului sînt necesare două surse complet separate galvanic, deci este necesar un transformator cu două înfășurări secundare separate (una de 12 V și una de 7 V alternativ). După punțile redresoare (la bornele C_1 și respectiv C_2) se vor obține tensiuni continue: $U_{1cc} = 12\text{ V} | 2 - 1,3\text{ V} = 15,5\text{ V}$ (s-a considerat căderea de tensiune pe două diode în serie de 1,3 V); D_{21} fiind de 12 V, rezultă $U_{R1} = 15,5\text{ V} - 12\text{ V} = 3,5\text{ V}$; curentul prin R_1 este constituit din curentul de polarizare al diodei D_{21} (40 mA) și cel „consumat” de C_1 și C_2 , de maximum 10 mA, deci $R_1 = 3,5\text{ V} / 50\text{ mA} = 68\ \Omega$; similar, pentru al doilea redresor, tensiunea continuă obținută este $7\text{ V} | 2 - 1,3\text{ V} = 8,5$; D_{22} fiind de 5,6 V, pe R_2 „cad” 2,9 V. Curentul prin R_2 este cel de polarizare a diodei Zener plus cel din baza tranzistorului T_1 , deci cam 50 mA; rezultă $R_2 = 2,9\text{ V} / 0,05\text{ A} = 56\ \Omega$.

Tensiunea la ieșirea stabilizatorului va fi tensiunea de pe dioda Zener minus căderea de tensiune pe joncțiunea B-E a tranzistorului T_1 , deci $5,6\text{ V} - 0,6\text{ V} = 5\text{ V}$.

Condensatoarele C_3 și C_4 pot să lipsească.

Puntea D_{5-8} trebuie să fie alcătuită din diode care suportă un curent de minimum 500 mA (de preferință punte integrată 1PM05).

Al doilea bloc funcțional îl constituie **termometrul analogic**, format în principal din C_1 , T_2 și C_2 .

Tranzistorul T_2 constituie senzorul de temperatură. S-a folosit proprietatea cunoscută că tensiunea care „cade” pe o joncțiune semiconductoră variază liniar cu temperatura ($\Delta V_{BE} / \Delta T = -2,2\text{ mV}/^{\circ}\text{C}$). S-a utilizat un tranzistor la care s-a scurtcircuitat colectorul la bază. Se preferă un tranzistor în capsulă metalică, cu o constantă termică a capsulei cât mai mică, pentru a micșora inerția măsurării.

Circuitele integrate care alcătuiesc acest bloc se alimentează cu 12 V. C_1 este de tip BA723 (sau BA723C). Acest integrat asigură un curent constant prin T_2 și în același timp asigură o impedanță mică de ieșire pentru atacul etajului următor. Notația terminalelor de pe figură este pentru capsula rotundă metalică. Dacă utilizăm capsula de plastic (DIL), vom ține cont de echi-

valența terminalelor 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(10), 7(11), 8(12), 9(13). În paranteze s-au notat terminalele capsulei în plastic.

Se observă că elementul T_2 (senzorul de temperatură) este montat între ieșire și intrarea inversoare (pinul 2). Intrarea neinversoare (pinul 3) este polarizată la un potențial constant (tensiunea de referință de 7,15 V de la pinul 4 divizată cu R_3-R_4).

Menționăm că tensiunea de referință (7,15 V) este legată la masa celei de-a doua surse (de 5 V).

Tensiunea de ieșire a C_1 —BA723 se aplică, prin intermediul lui R_6 , la intrarea inversoare a amplificatorului operațional C_2 , montat deci în conexiunea inversoare. C_2 este de tip βM108A , amplificator operațional cu derivă termică redusă. Acest AO este de precizie, avînd curenți de polarizare și tensiuni de offset suficient de reduși pentru a evita compensările de offset.

Mecanismul de măsură al termometrului analogic este următorul: cu cît temperatura de măsurat crește, căderea de tensiune pe joncțiunea T_2 scade cu 2,2 mV la fiecare grad Celsius. Deci scade și tensiunea aplicată la intrarea inversoare a C_2 (pinul 2) prin intermediul lui R_6 , deoarece această tensiune este compusă din tensiunea pe joncțiunea T_2 plus căderea de tensiune pe R_5 (care este constantă, rezistența fiind parcursă de un curent constant).

Intrarea neinversoare a C_2 (pinul 3) este la un potențial constant (potențialul $U_{REF} = 7,15\text{ V}$, care este comun cu masa celei de-a doua surse).

La temperaturi pozitive tensiunea de la ieșirea C_1 (pinul 6) este totdeauna mai mică decît tensiunea pe intrarea neinversoare a C_2 (pinul 3). Deci la ieșirea C_2 (pin 6), tensiunea va fi pozitivă și cuprinsă între 0 V la 0°C și 999 mV la $99,9^{\circ}\text{C}$.

Amplificarea se poate regla din R_7 .

La temperaturi negative, tensiunea de ieșire a C_1 este mai mare decît tensiunea pe intrarea neinversoare a C_2 , deci tensiunea la ieșirea C_2 va fi negativă, cuprinsă între 0 V la 0°C și -99 mV la $-9,9^{\circ}\text{C}$.

Datorită comportării liniare a variației căderii de tensiune pe joncțiunea semiconductoră cu temperatura, calibrarea se va face doar la 0°C și $99,9^{\circ}\text{C}$ (trebuie să se obțină la ieșirea C_2 , pinul 6, 0 V la 0°C și 999 mV la $99,9^{\circ}\text{C}$ față de masa sursei de 5 V).

Cel de-al treilea bloc funcțional constă dintr-un **convertor analogic-digital și un afișor cu trei digiți**.

Conversia analogic-digital se realizează cu C_3 , de tip C520D (echivalent cu AD2020). Schema-bloc a convertorului este dată în figura 2.

Semnalul aplicat la intrare (pinul 11), prin intermediul lui R_{11} , este cuprins între -99 mV și $+999\text{ mV}$ (corespunzător temperaturilor de $-9,9^{\circ}\text{C}$ și $+99,9^{\circ}\text{C}$). La ieșire (pinii 1, 2, 15, 16) se obține semnalul în cod B.C.D., care se aplică lui C_4 la intrările 1, 2, 6, 7. Circuitul C_4 este un decodor B.C.D. -- 7 segmente. Semnalul obținut la ieșirea lui se aplică prin grupul $R_{14}-R_{20}$ celor trei afișoare cu 7 segmente și punct zecimal $C_5-C_6-C_7$.

Circuitul demultiplexor de pe schema-bloc este realizat cu T_3 , T_4

și T_5 . La C_6 s-a conectat pinul 9 la masă prin R_{21} , pentru a putea aprinde punctul zecimal.

Pentru afișarea unităților de măsură pentru temperatură (grade Celsius) s-a folosit un artificiu, și anume un afișor întors cu punctul în stînga sus (în loc de dreapta jos). Astfel, aprinzînd segmentele a, b, c, d și punctul zecimal, vom obține simbolul „ $^{\circ}\text{C}$ ”.

Configurația pinilor lui C520D este dată în figura 3. Pinul 4 MSD este digitul cel mai semnificativ (most significant digit), iar pinul 5, LSD, digitul cel mai puțin semnificativ (least significant digit).


Pentru reglare se procedează în felul următor: se leagă punctul A la masa sursei de 5 V și se reglează din P_1 astfel încît să avem afișată valoarea $00,0^{\circ}\text{C}$.

Se desface legătura la masă și se aplică cu o sursă în punctul A o tensiune de 999 mV (cu legătura spre pinul 6 al C_2 desfăcută). Se reglează P_2 pînă cînd se obține afișată valoarea $99,9^{\circ}\text{C}$. Se repetă reglajul. Deci P_1 este pentru reglajul de nul, iar P_2 pentru calibrare.

Menționăm că la închiderea intrerupătorului H (Hold), măsurătoarea afișată se reține (memo-rează), dar la deschiderea intrerupătorului se va afișa imediat noua valoare măsurată, deoarece intern circuitul măsoară, blocîndu-se doar afișajul pe timpul închiderii comutatorului H. Rezistența R_8 trebuie să aibă valoarea de 12 k Ω , cît recomandă fabricantul circuitului C520D (pentru ca tensiunea pe pinul 6 — Hold — să fie cuprinsă între 0,8 V și 1,6 V).

Remarcăm că la afișarea temperaturilor negative, pentru afișarea valorii (maximum $9,9^{\circ}\text{C}$) sînt necesari doar doi digiți; la C_5 se va aprinde segmentul g, semnificînd simbolul „-” (minus).

La decodorul C_4 (CDB447) se

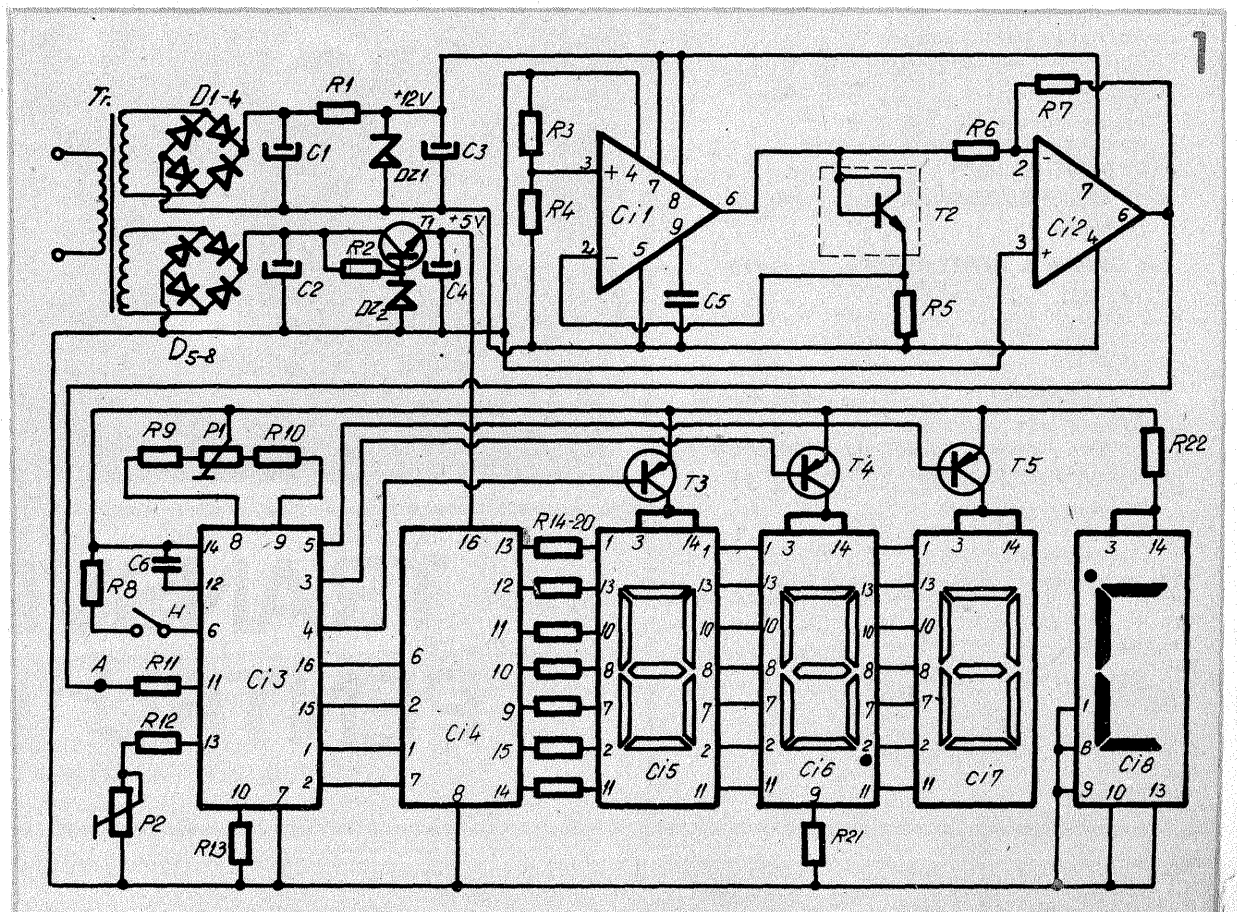

observă că nu au fost conectați pinii 3(LT), 4(BI/RBO) și 5(RBI).

Privind tabela de adevăr a acestui integrat, se observă că pinii 3 și 4 trebuie să se găsească în starea High („1” logic), iar pinul 5 în starea „indiferent” („0” logic sau „1” logic). Prin urmare, pinul 5 nu se conectează în circuit, iar pinii 3 și 4 se pot lega la +5 V, dar nu este obligatoriu deoarece chiar și neconectați acești pini se găsesc în starea „1” logic, după cum se cunoaște.

Pentru calculul rezistențelor $R_{14}-R_{21}$, trebuie avut în vedere faptul că C520D are ieșirile multiplexate, deci într-o fracțiune de secundă nu sînt aprinși toți cei trei diși, ci numai cîte unul, prin rotație. Datorită vitezei mari de multiplexare și inerției ochiului omenesc, noi vedem toate cele trei cifre aprinse. Deci vom avea într-un anumit interval de timp cel mult 8 LED-uri aprinse (7 segmente și punctul zecimal). Considerînd un curent de 40 mA/segment, consumul maxim este de 320 mA. În mod normal, curentul printr-un segment este de 10 mA, dar s-a luat mai mare, ținînd cont de faptul că el nu este aprins tot timpul (ci cam un sfert din perioadă) și pentru a avea o luminositate corespunzătoare. Nu trebuie depășit curentul maxim de vîrf repetitiv (60 mA).


La curentul ales (40 mA/segment), căderea de tensiune pe un segment este de cca 2,3 V. Adunînd și căderea de tensiune CE a tranzistorului saturat, obținem cca 2,5 V. Deci $R_{14} \div R_{21} = (5 \text{ V} - 2,5 \text{ V}) / 40 \text{ mA} = 62 \Omega$.

Rezistența R_{22} se calculează ținînd cont că Cl_8 are aprinse în permanență 5 segmente (incluzînd și punctul zecimal), deci curentul este de 50 mA.

Căderea de tensiune pe un segment la curentul de 10 mA este de cca 1,5 V.

$$\text{Deci } R_{22} = \frac{5 \text{ V} - 1,5 \text{ V}}{50 \text{ mA}} = 68 \Omega.$$

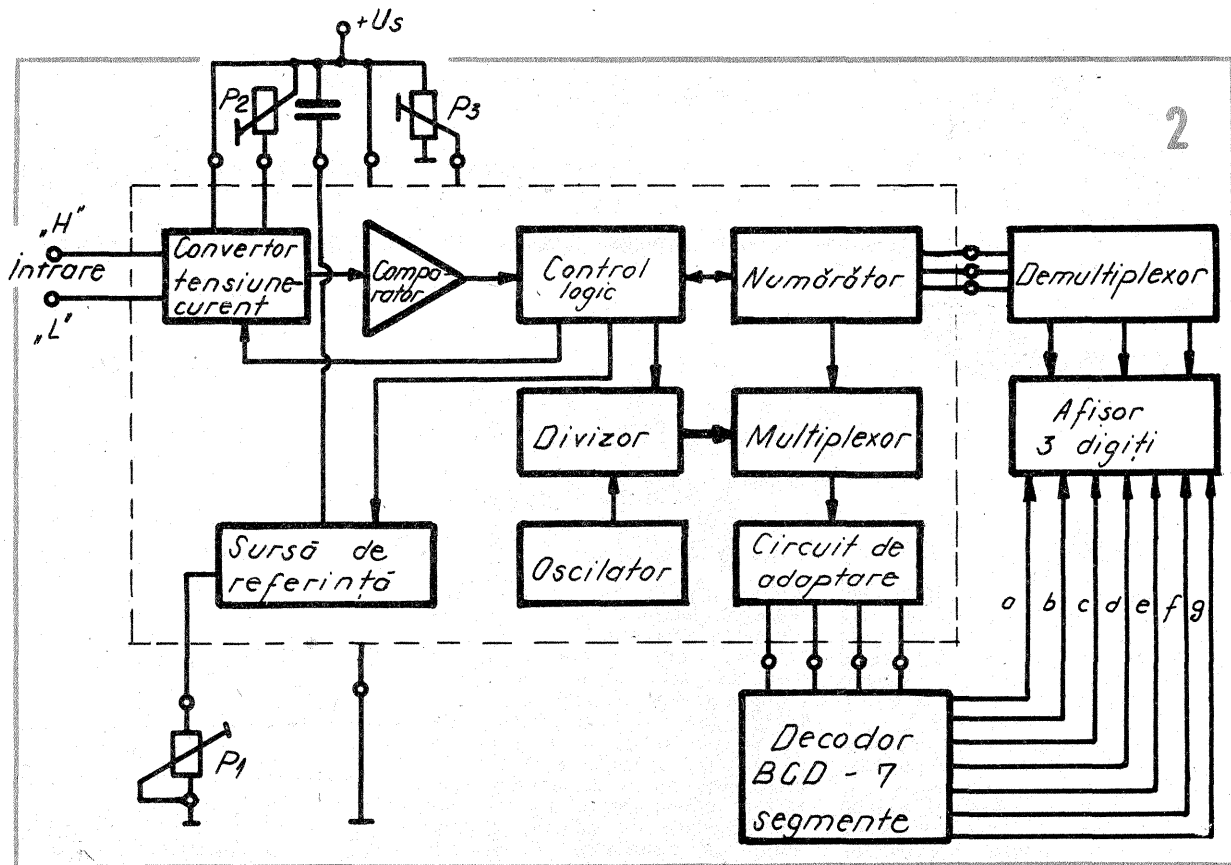
Tranzistoarele T_3 , T_4 și T_5 trebuie să suporte un curent de minimum 320 mA. Toate piesele utilizate la realizarea termometrului sînt produse de industria românească de componente, cu excepția circuitului



lui integrat C520D (produs de R.D.G.).

LISTA DE MATERIALE

$R_1 = 68 \Omega$; $R_2 = 56 \Omega$; $R_3 = 620 \Omega$; $R_4 = 6,8 \text{ k}\Omega$; $R_5 = 68,1 \text{ k}\Omega$; $R_6 = 9,1 \text{ k}\Omega$; $R_7 = 41,2 \text{ k}\Omega$; $R_8 = 12 \text{ k}\Omega$; $R_9 = 1 \text{ k}\Omega$; $R_{10} = 20 \text{ k}\Omega$; $R_{11} = 12 \text{ k}\Omega$; $R_{12} = 1 \text{ k}\Omega$; $R_{13} = 12 \text{ k}\Omega$; $R_{14}-R_{21} = 62 \Omega$; $R_{22} = 68 \Omega$; $P_1 = 10 \text{ k}\Omega$; $P_2 = 3,3 \text{ k}\Omega$; $C_1 = 100 \mu\text{F}/16 \text{ V}$; $C_2 = 470 \mu\text{F}/40 \text{ V}$; $C_3 = 47 \mu\text{F}/16 \text{ V}$; $C_4 = 47 \mu\text{F}/6 \text{ V}$; $C_5 = 1 \text{ nF}$; $C_6 = 220 \text{ nF}$; $D_1-D_4 = 1\text{N}4148$; $D_5-D_8 = 1\text{N}4001$ (1PM05); $D_{21} = \text{PL}12\text{Z}$; $D_{22} = \text{PL}5\text{V}6\text{Z}$; $T_1 = T_3 = T_4 = T_5 = \text{BC}327$ (BC328); $T_2 = \text{BC}107$; $Cl_1 = \beta\text{A}723$; $Cl_2 = \beta\text{M}108\text{A}$; $Cl_3 = \text{C}520\text{D}$ (AD2020); $Cl_4 = \text{CDB}447$ (D147D); $Cl_5-Cl_8 = \text{MDE}2101...4\text{R}$ (MDE2101...4 V).

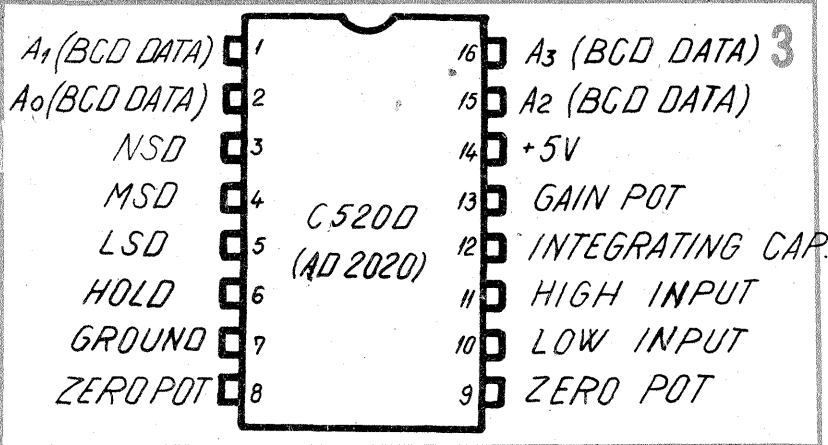

AMPLIFICATOR DE ÎNALTĂ FIDELITATE

Realizarea unui amplificator de audiofrecvență de înaltă fidelitate impune alegerea unui montaj care să îmbine calitățile superioare ale caracteristicilor de funcționare cu prețul relativ scăzut și consumul mic de energie electrică.

Schema este prezentată în figura 1 și poate debita puteri de 10 W, respectiv 15 W, cu mici modificări la valorile componentelor și la tensiunea de alimentare.

Schema cuprinde un etaj de intrare realizat cu tranzistorul T_1 , un etaj intermediar realizat cu tranzistorul T_2 , un etaj prefinal, realizat cu tranzistorul T_3 și un etaj final în contrastimp realizat cu tranzistoarele T_4 și T_5 .

Semnalul audio aplicat la bornele de intrare ajunge pe baza tranzistorului T_1 prin intermediul condensatorului C_2 . Semnalul amplificat este introdus mai departe în baza tranzistorului T_2 , de unde ajunge în baza lui T_3 . Din emitorul acestui tranzistor semnalul este distribuit către tranzistoarele finale T_4 și T_5 . Cuplajul dintre tranzistoarele T_3 și T_4 se face direct, iar cuplajul între

Student ANDREI BUTUC

tranzistoarele T_3 și T_5 se face prin intermediul diodei D_1 .

Pentru obținerea unei fidelități a redării în zona frecvențelor joase, difuzorul este cuplat prin intermediul unui condensator de mare capacitate, C_7 .

Obținerea performanțelor superioare implică utilizarea unor bucle de reacție negativă. În etajul de intrare există o reacție datorată rezistenței R_2 și o altă reacție datorată rezistenței R_4 . Prin R_4 , o parte din semnalul audio captat de C_2 este introdusă în emitor.

O ultimă reacție negativă apare între punctul de cuplare a difuzorului și R_2 , respectiv R_5 , prin rezistența R_{11} (1,8 k Ω).

Pentru filtrarea suplimentară a tensiunii de alimentare, în montaj sînt prevăzute C_1 , C_8 și R_3 .


Puterea de 10 W la ieșire se obține folosind valorile componentelor din schemă (fig. 1). În acest caz performanțele amplificatorului sînt:


- Tensiunea de alimentare V_a , 24 V
- Piesire, $D = 10\%$, la 1 kHz, $>15 \text{ W}$

- Piesire, $D = 1\%$, la 40 Hz, 1 kHz și 12,5 kHz, $>10 \text{ W}$
- Uintrare, $P_o = 10 \text{ W}$, 90 mV
- Rintrare $>100 \text{ k}\Omega$
- Răspunsul la -1 dB, $P_o = 10 \text{ W}$, 15-50 000 Hz
- Răspunsul la -3 dB, $P_o = 10 \text{ W}$, 10-80 000 Hz
- Curentul de gol, $P = 0 \text{ W}$, 0,5 mA
- Rieșire, 4 Ω

- Reacția negativă, 40 dB
- Tranzistoarele T_3 , T_4 , T_5 se vor monta pe radiatoare.
- Tranzistoarele folosite au parametrii de funcționare indicați în tabelul 1.
- În figura 2 este prezentată variația distorsiunilor (D) în funcție de puterea de ieșire.
- Figura 3 prezintă variația distorsiunilor în funcție de frecvență, iar

(CONTINUARE ÎN PAG. 11)

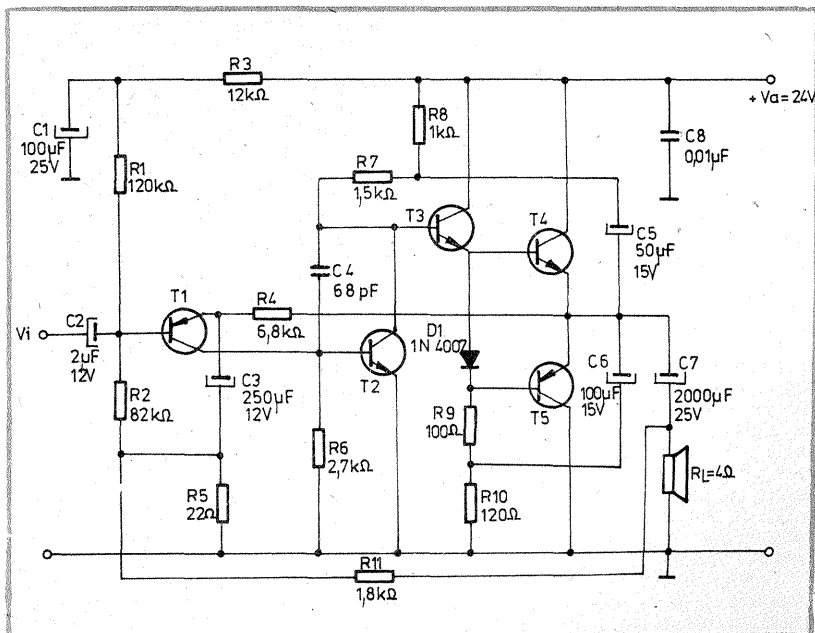

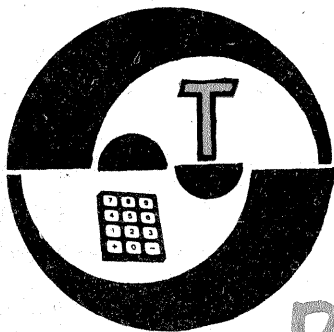

REGULATOR DE TENSIUNE

Problema pe care o propunem spre rezolvare în articolul de față este de a realiza un relee electronic alimentat de la o sursă de tensiune continuă dată, U , care să anclanșeze atunci când tensiunea scade sub o anumită valoare prestabilită U_{min} și să revină în repaus atunci când tensiunea crește peste o valoare prestabilită U_{max} , cu $U_{max} > U_{min}$.

Una dintre multiplele situații practice care pot beneficia de pe urma acestui montaj o constituie încărcarea acumulatorilor auto de la redresor sau chiar direct pe autoturism, de la dinamul sau alternatorul aferent, cu decuplare automată la atingerea valorii maxime a tensiunii la borne (U_{max}), respectiv cu cuplare automată atunci când tensiunea a scăzut sub valoarea minimă permisă (U_{min}).

Existența a două praguri diferite de tensiune, pe care trebuie să le respectăm destul de precis și cu o bună reproductibilitate în timp, ne sugerează să apelăm la clasicul circuit basculant bistabil. De exemplu, vom lua ca punct de plecare circuitul trigger Schmitt realizat cu un amplificator operațional de uz general (BA741 etc.), în varianta cu alimentare nesimetrică și cu tensiune de referință (fig. 1). După cum se știe (vezi, de exemplu, „Tehnum” nr. 6/1984 și 3/1988), acest circuit poate avea la ieșire numai una din cele două stări extreme U_H , U_L , trecerea de la una la cealaltă făcându-se brusc, prin comutație, în momentul în care tensiunea de comandă atinge pragurile corespunzătoare U_{i1} ($U_H - U_L$) sau U_{i2} ($U_L - U_H$). Funcționarea circuitului este schematizată în ciclograma din figura 2, iar relațiile fundamentale pentru determinarea pragurilor de basculare U_{i1} , U_{i2} și a ecartului $\Delta U_i = U_{i1} - U_{i2}$ sînt:

$$U_{i1} = \frac{U_H R_1 + U_{ref} R_2}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

$$U_{i2} = \frac{U_L R_1 + U_{ref} R_2}{R_1 + R_2} \quad (2)$$

$$\Delta U_i = (U_H - U_L) \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{U_H - U_L}{1 + R_2/R_1} \quad (3)$$

Pentru o tensiune de alimentare U dată (implicit U_H și U_L date), ecartul ΔU_i depinde exclusiv de raportul R_2/R_1 , tensiunea de referință U_{ref} servind la amplasarea dorită în raport cu originea a pragurilor U_{i1} , U_{i2} . Deoarece în problema formulată de noi tensiunea U este variabilă, aplicabilitatea relațiilor de mai sus este condiționată de stabilizarea prealabilă a tensiunii de alimentare a operaționalului și a divizorului R_3-R_4 care furnizează tensiunea U_{ref} . În plus, se impune condiția ca rezistențele divizorului de referință să fie foarte mici în comparație cu rezistențele buclei de reacție pozitivă, R_1 , R_2 .

Tensiunea de intrare (de comandă) U_i va fi, desigur, o fracțiune dată din tensiunea U pe care o „supraveghem”. Ea poate fi obținută cu

ajutorul unui divizor care se alimentează obligatoriu de la U și nu de la tensiunea stabilizată U .

Ținând cont de observațiile de mai sus, schema de principiu a montajului dorit ar putea arăta cam ca în figura 3. Tensiunea stabilizată U' se obține cu ajutorul celei $R_7-D_1-C_1$, divizorului pentru furnizarea tensiunii de comandă U_i este R_5-R_6 , condensatorul C_2 îmbunătățește viteza de răspuns (comutație), iar tranzistorul T_1 asigură adaptarea între ieșirea operaționalului și releele electromagnetice, Rel. Tranzistorul conduce, deci releele este anclanșat, atunci când ieșirea AO se află în starea U_H (saturație pozitivă), respectiv se blochează pentru $U_0 = U_L$, cu revenirea releului în repaus. Grupul R_8-R_9 asigură polarizarea corectă a tranzistorului, care trebuie să funcționeze cât mai aproape de comutația blocat-saturat. În fine, dioda D_2 are rolul de a proteja tranzistorul împotriva tensiunii inverse (de autoinducție) generată de bobina releului la întreruperea bruscă a curentului.



Pentru dimensionarea corectă a pieselor se vor avea în vedere relațiile precedente, pe care se poate conta doar aproximativ, condițiile numerice impuse (valorile U , U_{min} , U_{max}), ca și rezultatele unor determinări experimentale prealabile (valorile U' , U_H , U_L , decalajul între intrările operaționalului etc.).

În continuare vom ilustra modul de calcul și de experimentare pentru două variante numerice, corespunzătoare acumulatorilor auto cu tensiunea nominală de 6 V, respectiv de 12 V. Acceptînd tensiunea maximă la bornele unei celule (element) de cca 2,4 V, iar cea minimă de cca 2,2 V, datele inițiale ale problemei devin:

- pentru varianta 1, $U = 6,6 \text{ V} \div 7,2 \text{ V}$; $U_{min} = 6,6 \text{ V}$; $U_{max} = 7,2 \text{ V}$;
- pentru varianta 2, $U = 13,2 \text{ V} \div 14,4 \text{ V}$; $U_{min} = 13,2 \text{ V}$; $U_{max} = 14,4 \text{ V}$.

În vederea diminuării erorilor rezultate din calcule și măsurători, ca și pentru a putea opera eventuale compensații (de exemplu, cu temperatura), montajul practic va fi prevăzut cu trimere care să permită reglajul fin al tensiunii de referință și al raportului R_2/R_1 .


Începem proiectarea montajului cu alegerea tensiunii stabilizate U' ; implicit cu dimensionarea componentelor R_7 , D_1 (C_1 poate fi în jur de $220 \mu\text{F}$ pentru ambele variante). Condiții mai severe se impun pentru varianta 1, unde tensiunea U este și așa redusă, deci nu ne putem permite să „pierdem” mult din ea prin stabilizare. Propunem alegerea valorii $U' = 6 \text{ V}$, ceea ce implică selecționarea unei diode Zener D_1 , de exemplu din seria PL6V2Z, cu valoarea U_Z cât mai apropiată de 6 V. Practic căutăm să obținem $U' = 6 \text{ V} (\pm 0,05 \text{ V})$ pentru $U = 6,6 \text{ V} \div 7,2 \text{ V}$ și pentru un curent prin diodă orientativ între 15 mA și 25 mA (vezi figura 4). După găsirea exemplarului convenabil de diodă, putem alege $R_7 = (6,6 \text{ V} - 6 \text{ V})/15 \text{ mA} = 40 \Omega$. Practic luăm $R_7 = 39 \Omega$ (valoare nominală standardizată).

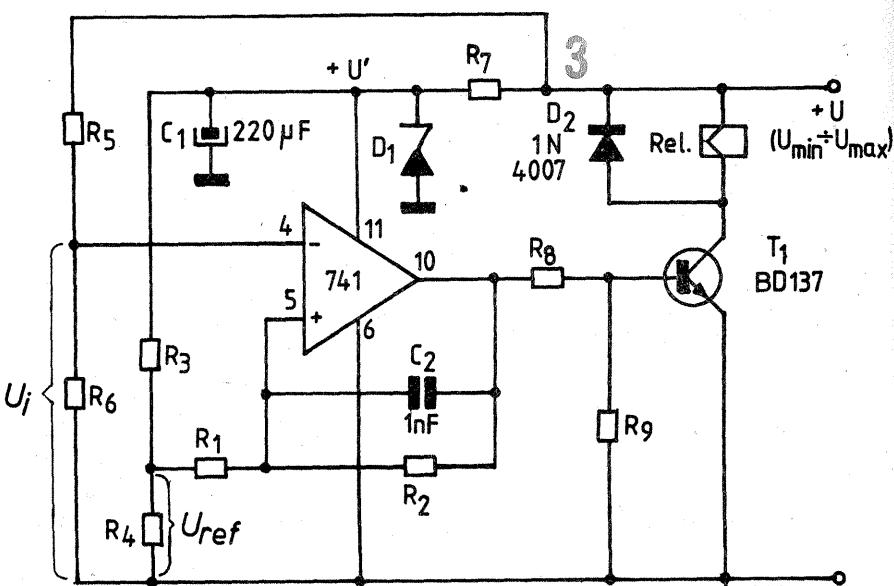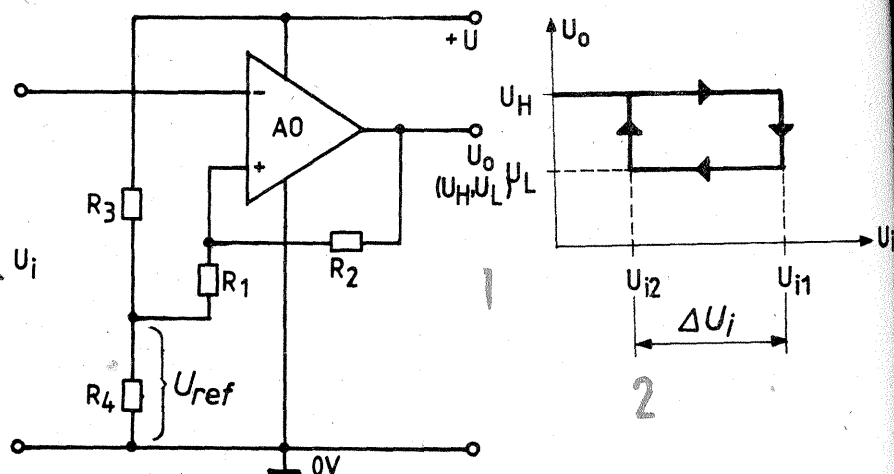

Pentru varianta 2 alegem, de exemplu, $U' = 12 \text{ V}$, ceea ce înseamnă o diodă D_1 de tip PL12Z (selecționată pentru $12 \text{ V} \pm 0,05 \text{ V}$), iar rezistența R_7 o luăm de 75Ω .

După realizarea stabilizatorului urmează determinarea experimentală a celor două niveluri extreme de la ieșire, U_H și U_L , pentru exemplarul de operațional folosit și pentru tensiunea de alimentare U' obținută. În acest scop montăm operaționalul în configurația de comparator indicată în figura 5, cu intrarea neînversoare la masă, iar cu cea inversoare la un potențial reglabil ($P = 5 \text{ k}\Omega$), bineînțeles cu alimentare la tensiunea U' . La ieșirea AO conectăm o rezistență de sarcină R (cca $1,2 \text{ k}\Omega$ pentru varianta 1, respectiv $2,4 \text{ k}\Omega$ pentru varianta 2), în paralel cu un voltmetru c.c. pe care să putem citi precis tensiuni cel mult egale cu U' (domeniul de 6 V pentru prima variantă, respectiv de 12 V pentru a doua).

În această configurație cu alimentare nesimetrică, între intrările operaționalului există un decalaj semnificativ de tensiune (determinat prin structura internă a AO), mai precis bascularea ieșirii din U_H în U_L și invers se produce pentru o anumită tensiune pozitivă aplicată între intrarea inversoare și masă. Notăm acest decalaj cu U_{ip} și îl stabilim cât mai precis din cursorul potențiometrului P , urmărind pe voltmetru bascularea tensiunii de ieșire. Măsurăm tensiunea U_{ip} (orientativ $1,8 \text{ V}$), de care va trebui să ținem cont la alegerea pragurilor U_{i1} , U_{i2} după care măsurăm cât mai precis tensiunile U_H și U_L , acestea fiind necesare în calcule pentru determinarea raportului R_2/R_1 .

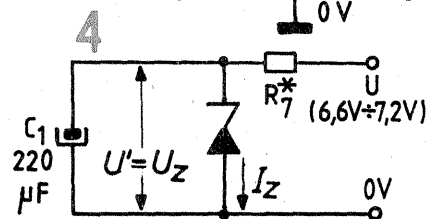


Pentru exemplarele de operaționale utilizate în realizarea montajului s-au obținut următoarele valori experimentale:

- varianta 1, $U' = 6,0 \text{ V}$; $U_H = 5,15 \text{ V}$; $U_L = 1,85 \text{ V}$; $U_{ip} = 1,85 \text{ V}$;
- varianta 2, $U' = 12,0 \text{ V}$; $U_H = 11,1 \text{ V}$; $U_L = 1,9 \text{ V}$; $U_{ip} = 1,9 \text{ V}$.

Următoarea etapă constă în alegerea pragurilor de basculare U_{i1} , U_{i2} și dimensionarea divizorului R_5-R_6 . De fapt, putem alege unul singur din praguri, ținând cont de una din condițiile impuse (U_{min} , U_{max}), determinînd astfel raportul divizorului R_5-R_6 ; al doilea prag va rezulta din cealaltă condiție impusă, raportul R_5/R_6 fiind deja stabilit.

Vom proceda, de exemplu, la alegerea pragului minim U_{i2} când tensiunea U are valoarea U_{min} și când trebuie să se producă bascularea $U_L \rightarrow U_H$. Valoarea U_{i2} o putem lua arbitrar, cu condiția să fie mai mare ca U_{ip} . De exemplu, putem alege $U_{i2} = U_{min}/2$, adică $3,3 \text{ V}$ în prima variantă, respectiv $6,6 \text{ V}$ în varianta a doua. Această alegere particulară ne conduce la un divizor R_5-R_6 realizat cu rezistențe egale, teoretic de valori arbitrare. Practic vom lua rezistențe de ordinul câtorva kilohmi, împerecheate în limitele de $\pm 1\%$, de exemplu $R_5 = R_6 = 3 \text{ k}\Omega (\pm 1\%)$.

Celălalt prag, U_{i1} , corespunzător

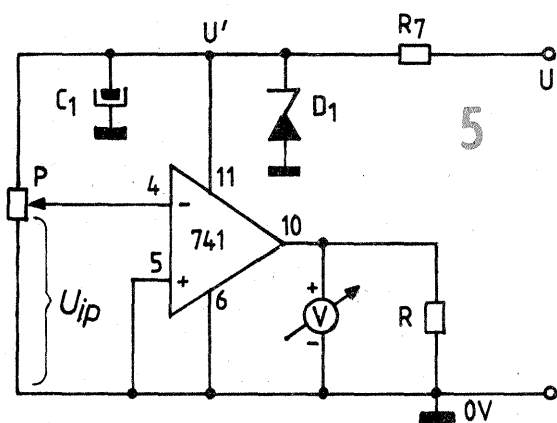

basculării $U_H \rightarrow U_L$ când $U = U_{max}$ (7,2 V, respectiv 14,4 V), rezultă automat ca fiind $U_{11} = U_{max}/2$, adică 3,6 V pentru varianta 1 și 7,2 V pentru varianta 2. Implicite rezultă și ecartul dintre pragurile de basculare, $\Delta U_1 = U_{11} - U_{12}$, de 0,3 V pentru varianta 1, respectiv 0,6 V pentru varianta 2.

Urmează dimensionarea divizorului $R_1 - R_2$ din bucla de reacție pozitivă, al cărui raport R_2/R_1 determină, după cum am menționat, ecartul ΔU_1 . În acest scop rezolvăm ecuația (3) în raport cu R_2/R_1 .

$$R_2/R_1 = (U_H - U_L) / \Delta U_1 - 1 \quad (4)$$

și înlocuind valorile cunoscute din membrul drept, obținem:
 pentru varianta 1, $R_2/R_1 = (5,15 \text{ V} - 1,85 \text{ V}) / 0,3 \text{ V} - 1 = 10$;
 pentru varianta 2, $R_2/R_1 = (11,1 \text{ V} - 1,9 \text{ V}) / 0,6 \text{ V} - 1 \approx 15,3$.

Dimensionarea divizorului $R_1 - R_2$ se poate face teoretic arbitrar, respectând doar raportul R_2/R_1 rezultat. Practic însă nu putem lua pe R_1 nici prea mică (ne-ar obliga să folosim în divizorul de referință $R_3 - R_4$ rezistențe foarte mici, care ar suprasolicita stabilizatorul tensiunii U'), dar nici mult prea mare, pentru a nu opera în bucla de reacție cu rezistențe R_2 foarte mari. Este bine să

ne gândim în prealabil la alegerea unui curent de referință, de exemplu de ordinul de 5 mA, de unde deducem că suma $R_3 + R_4$ va fi de aproximativ $U'/5 \text{ mA}$, adică cca 1,2 k Ω în prima variantă, respectiv 2,4 k Ω în a doua variantă. Condiția ca R_1 să fie mult mai mare decât R_2 și este astfel satisfăcută dacă $R_1 > 12 \text{ k}\Omega$ în prima variantă, respectiv $R_1 > 24 \text{ k}\Omega$ în a doua variantă. Putem alege, de exemplu, $R_1 = 15 \text{ k}\Omega$ pentru prima variantă (rezultă $R_2 = 150 \text{ k}\Omega$), respectiv $R_1 = 30 \text{ k}\Omega$ pentru a doua variantă (rezultă $R_2 \approx 460 \text{ k}\Omega$).

Din considerentele menționate anterior, în montajul practic va trebui să fie prevăzută posibilitatea reglării fine a raportului R_2/R_1 în jurul valorii obținute prin calcul. De aceea, divizorul buclei de reacție va fi materializat printr-o combinație ajustabilă, de exemplu ca în figura 6, urmînd să se optimizeze experimental valorile R'_1 , P_1 , R'_2 , în etapa finală de verificare funcțională.

Ne-am mai rămas de determinarea tensiunii de referință, U_{ref} , care ne va permite să dimensionăm divizorul $R_3 - R_4$. În acest scop rezolvăm în raport cu U_{ref} oricare din relațiile (1) și (2), eventuale ambele, pentru verificare. De exemplu, relația (1)

se scrie:


$$U_{ref} = \frac{U_{11}(R_1 + R_2) - U_H R_1}{R_2} \quad (5)$$

de unde, înlocuind valorile cunoscute și efectuînd calculele, obținem $U_{ref} \approx 3,44 \text{ V}$ pentru prima variantă, respectiv $U_{ref} \approx 6,95 \text{ V}$ pentru a doua variantă.

Anterior am impus condiția ca prin divizorul $R_3 - R_4$ să circule un curent de aproximativ 5 mA, ceea ce ne conduce direct la valorile $R_4 = U_{ref}/5 \text{ mA}$ și $R_3 = (U' - U_{ref})/5 \text{ mA}$, sau numeric $R_4 \approx 688 \Omega$, $R_3 \approx 512 \Omega$ pentru varianta 1, respectiv $R_4 \approx 1390 \Omega$, $R_3 \approx 1010 \Omega$ pentru varianta 2.

Nici de data aceasta nu trebuie să ne sperie valorile rezultate din calcul, deoarece și divizorul $R_3 - R_4$ va fi realizat practic sub forma unei combinații ajustabile (R'_3 , P_2 , R'_4) care să ne permită reglajul fin al tensiunii de referință.

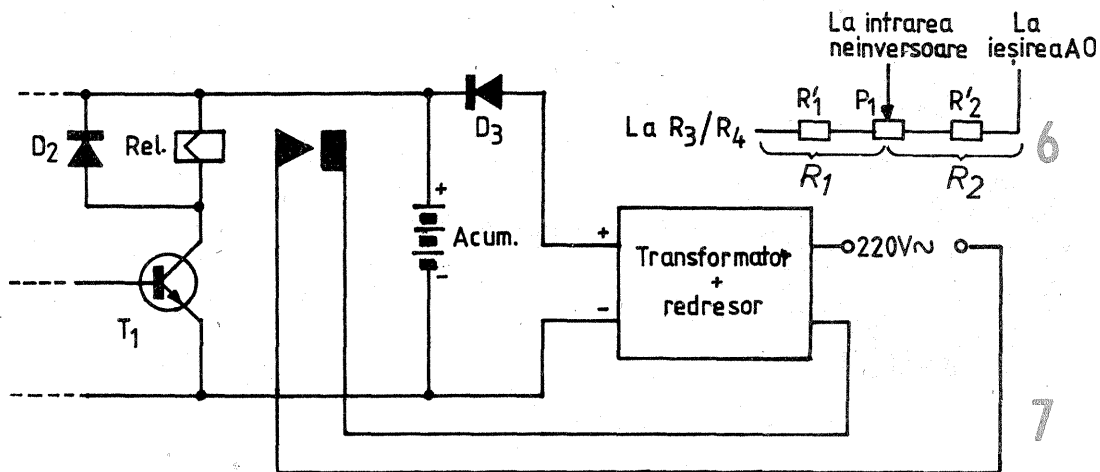După realizarea montajului conform celor prezentate urmează verificarea experimentală și stabilirea exactă a pragurilor de basculare (din P_1 și P_2), astfel încît să fie respectate cit mai precis condițiile U_{min} și U_{max} impuse. Pentru efectuarea probelor este util să se înlocuiască releul Rel cu un bec de 0,2—0,3 A la 6 V, respectiv la 12 V, acesta per-



miînd „vizualizarea” stărilor U_H și U_L de la ieșire. Becul luminează atunci cînd ieșirea este în U_H și trebuie să fie stins complet în starea U_L .

Rezistența de limitare R_9 se va lua de minimum 1 k Ω (varianta 1), respectiv 2 k Ω (varianta 2). Valoarea lui R_9 se alege experimental astfel încît tranzistorul să fie blocat complet în U_L (sute de ohmi).

O sugestie de utilizare a montajului pentru cuplarea/decuplarea automată a încărcării unui acumulator de la rețea este indicată în figura 7. Contactele de lucru ale releului, normal deschise, sînt introduse în serie cu alimentarea de la rețea a grupului transformator + redresor (atenție deci la calitatea releului folosit). Evident, redresorul trebuie să aibă încorporat elementul de limitare a curentului, iar „posibilitatea” conectării inverse la acumulator o excludem cu desăvîrșire. Faptul că ieșirea redresorului rămîne în permanență conectată la acumulator, chiar și atunci cînd alimentarea este întreruptă de rețea, nu constituie în principiu un pericol sau inconvenient (acumulatorul nu poate debita invers prin diodele punții redresoare, dacă acestea sînt în buna stare).

Pagina realizată de fiz. A. MARCULESCU


CONTROLUL BATERIILOR

În cazul aparatelor portabile alimentate de la baterii sau acumulatori, este foarte util să se verifice periodic starea de uzură, respectiv de descărcare a acestora, pentru a nu avea surprize neplăcute, ca de exemplu „curgerea” bateriilor în locașul lor (cu eventuale corodări ale contactelor sau pieselor învecinate), sulfatarea ireversibilă a acumulatorilor ținute prea mult timp descărcate sau, pur și simplu, nefuncționarea ori funcționarea defectuoasă a aparatului tocmai atunci cînd avem nevoie de el.

Există, de la caz la caz, numeroase metode de verificare, începînd cu măsurarea directă a tensiunii la

borne și terminînd cu afișarea acestei tensiuni pe panou, permanent sau la comanda dată prin apăsarea unui buton.

De multe ori însă este suficient să ne asigurăm la verificarea periodică de faptul că tensiunea de alimentare nu a scăzut sub o anumită valoare minimă, considerată drept limită pentru funcționarea corectă a aparatului. În astfel de cazuri, controlul se poate face foarte simplu, pe baza unei logici „da sau nu”, prin aprinderea sau neaprinderea unui bec miniatură sau LED. Dacă aparatul în cauză are un consum mai mare de curent, este important de știut că tensiunea de alimentare „în gol”

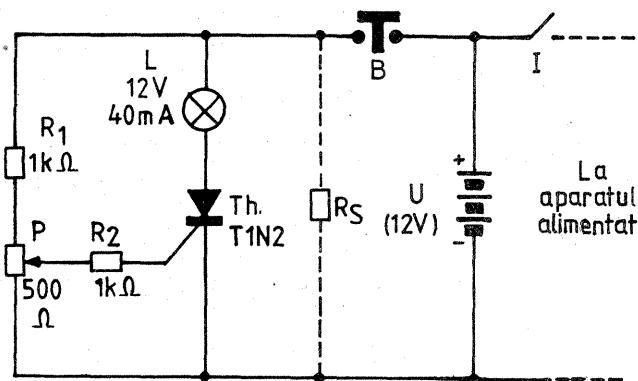

(forța electromotoare) poate fi mult diferită de cea „în sarcină”, motiv pentru care testarea va fi obligatoriu efectuată cu sarcina obișnuită (sau una artificială) conectată la bornele alimentatorului.

În figura 1 se sugerează schema de principiu a unui astfel de tester care semnalizează scăderea tensiunii de alimentare U sub o anumită valoare prestabilită. Montajul utilizează un tiristor de mică putere, care acționează în circuitul anodic un bec miniatură. Valorile indicate corespund orientativ unei tensiuni nominale de 12 V. Din potenciometrul P se stabilește pragul de intrare în conducție a tiristorului, respectiv valoarea minimă a tensiunii U pentru care becul L se mai aprinde la apăsarea butonului B . Rezistențele de limitare R_1 și R_2 se ajustează experimental în funcție de tensiunea și curentul necesare porții tiristorului pentru amorsarea feră.

Practic se alege întii valoarea minimă acceptabilă a tensiunii U , în funcție de exigența montajului alimentat. De exemplu, pentru $U = 12 \text{ V}$ să considerăm $U_{min} = 10 \text{ V}$. Apoi se


alimentează testerul cu această tensiune minimă și se reglează P astfel încît tiristorul să fie cit mai aproape de limita de amorsare, bineînțeles cu butonul B apăsat. O scădere foarte mică a tensiunii sub valoarea U_{min} trebuie să ducă la neaprinderea becului.

Dacă este cazul, curentul consumat de tester poate fi mărit prin conectarea în paralel a unei rezistențe de sarcină artificială, R_s , dimensionată în funcție de natura consumatorului real.

Potențiometrului P i se poate atașa un tambur divizat pe care se marchează eventual pozițiile corespunzătoare unor praguri uzuale (9 V, 10 V, 11 V etc.)

O variantă ceva mai complicată de indicator pentru scăderea tensiunii de alimentare este cea din figura 2. De data aceasta, „afișarea” rezultatului se face cu ajutorul a doua LED-uri, unul verde și celălalt roșu. La apăsarea butonului B se va aprinde LED-ul verde dacă tensiunea U este mai mare decît U_{min} , respectiv LED-ul roșu dacă $U < U_{min}$.

(CONTINUARE ÎN PAG. 21)

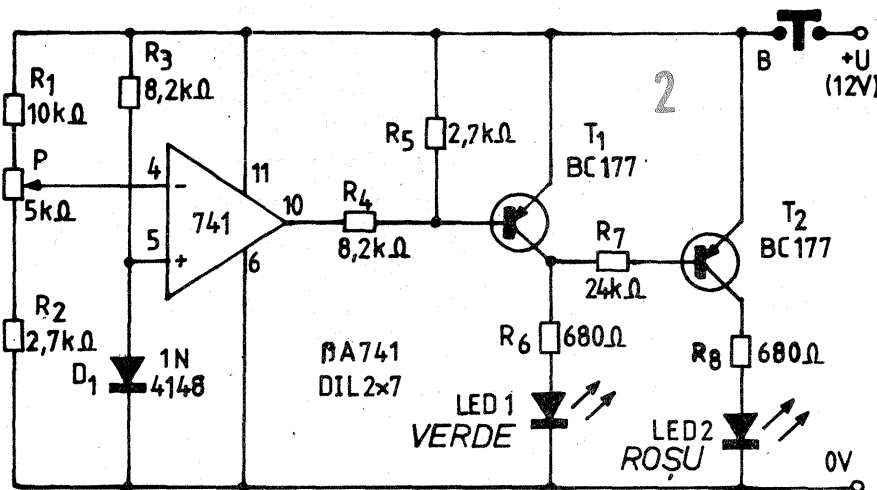

BOBINA	NR. SPIRE	Ø CONDUCTOR	OBSERVAȚII
L1	10	0,2	Spiră lângă spiră
L2	40	0,3	" "
L3	10	0,2	" "
L4	40	0,3	" "
L5	30	0,3	" "
L6	8	0,2	" "
L7	30	0,3	" "
L8	8	0,2	" "
L9	40	0,3	" "
L10	10	0,2	" "
L11	40	0,3	" "
L12	45	1	Pas 0,5
S1	4 x 100	0,15	Fagure
S2	250	0,3	Primele 10 cu pas 0,5, apoi spiră lângă spiră

conțin blocul de RF (cablajul imprimat și modul de plantare a pieselor se dau în figurile 2 și 3 la scara 1:1) și placa cu elementele redresoare montată ca în figurile 5 și 6 la scara 1:1.

Pe partea din spate a șasiului se află mufele de conexiune pentru transceiver, antenă, comandă VOX a lui RL, o mufă auxiliară și cele două siguranțe. Tot aici se montează izolat cu mică tranzistorul stabilizator 2N3055. Bobinele L1 la L11 sînt executate pe carcase din material plastic cu diametrul de 9 mm și miez de 6 mm.

Bobina L12 se confecționează pe o carcasă din textolit cu diametrul de 40 mm.

Toate bobinele se execută conform tabelului.

S1 se execută pe corpul unui rezistor de 100 Ω/1 W, după ce a fost curățat stratul rezistiv.

S2 se execută pe un baston de textolit cu Ø20 mm.

Transformatoarele se separă de tuburile amplificatorului cu un ecran din tablă de fier ca în figura 7. Șasiul se închide în partea de jos cu un capac din tablă de aluminiu de 2 mm, la care se pun patru picioare de cauciuc.

REGLAJE ȘI ACORDURI

Se alimentează blocul de RF și cu ajutorul unui voltmetru electronic, prin reglarea miezului din L7, căutăm să obținem cca 2,8 V pe bobina L8. În caz contrar se va mări numărul de spire din L8 sau se schimbă poziția ei față de L7 (se apropie sau se bobinează peste L7).

Se pune potențiometrul de 25 kΩ din amplificatorul cascad cu cursorul la 1/4 față de masă.

Se trece blocul RF în emisie prin alimentarea lui RL și se măsoară curentul lui 2N2219, care trebuie să fie între 5 și 10 mA. În caz contrar se micșorează rezistența de 2,7 kΩ sau se mărește.

Se reglează potențiometrul P din grilele lui GU29 astfel încît, cu toate tensiunile de alimentare, pe recep-

ție, curentul citit la miliampermetru să fie 0, iar cînd trecem pe emisie să fie 20—30 mA.

Se pornește și se acordează

transceiverul de baza în frecvența de 7 110 kHz atît pe recepție, cît și pe emisie, dar pe o sarcină fictivă.

Se reglează puterea transceiverului la cca 5 W out (se poate și mai puțin, dar fără atenuator).

Se conectează transverterul la transceiver prin borna TR4. Se montează antena la borna ANT. Se conectează cablul pentru contactul VOX al lui RL.

Dacă s-au respectat datele și montajul s-a executat corect, se vor auzi stații în gama de 1,8 MHz în funcție de propagare.

Se reglează miezurile din L1, 4, 5, urmărind un maxim la S—metru transceiverului.




De asemenea, este posibil și un reglaj al potențiometrului de 25 kΩ, către 1/2 din cursă.

ATENȚIE! Nu depășiți 1/2 din cursă deoarece se pot deteriora tranzistoarele amplificatoare de RF.


În lipsa unui semnal din bandă se poate folosi un grid-dip plasat la 4—5 m de aparatură și acordat pe 1 830 kHz.

Se observă că circuitele nu au condensatoare variabile de acord, deoarece ecartul de frecvență recepționat în aceste condiții este cu mult mai mare decît cel permis de regulament.



Pe emisie se reglează miezul lui L9, 11 pentru un curent maxim (250 mA), apoi se reglează filtrul π pe antenă după procedeul clasic. Datele bobinei L12 sînt pentru o antenă scurtă (din lipsă de spațiu), de aceea este posibil ca la o antenă de 80 sau 160 m să se corecteze numărul de spire. Transverterul a fost folosit în combinație cu TR4—SSB—CW, obținindu-se un input de cca 200 W la o excitație de 5 W cu atenuator, sau 120 W cu o excitație de 1 W fără atenuator

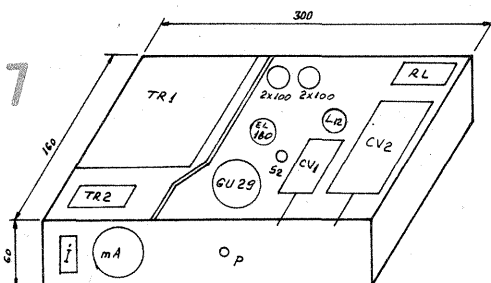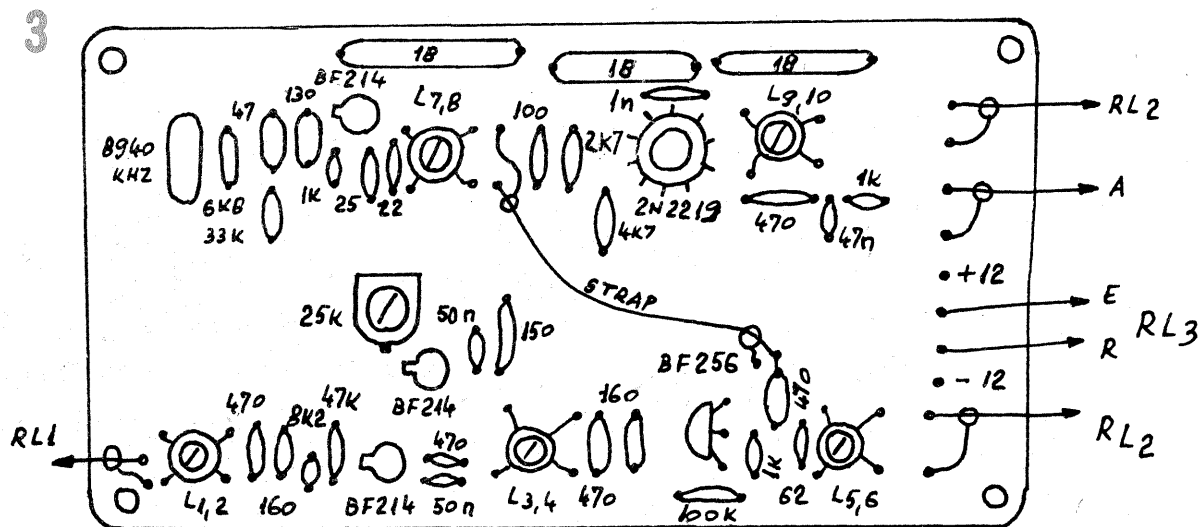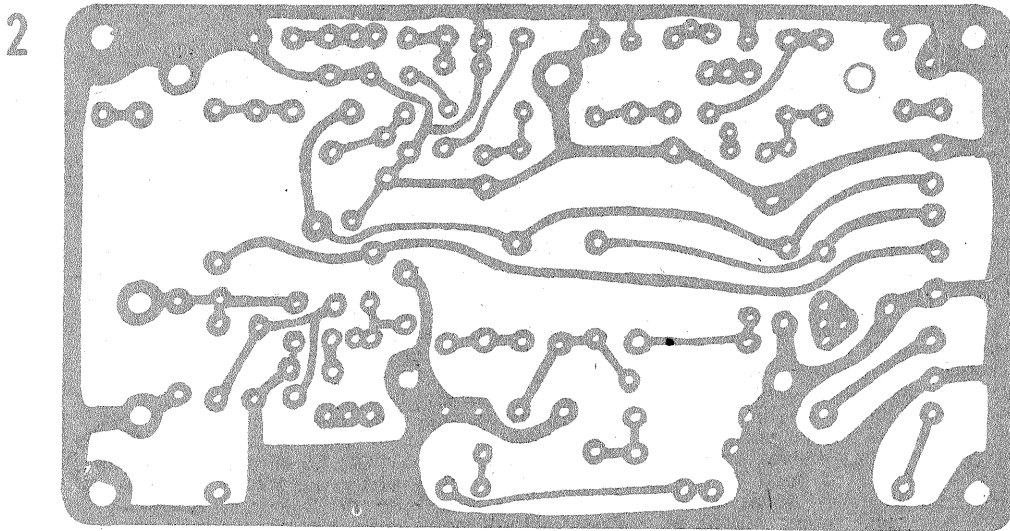


VEDEREA ȘASIULUI DIN FAȚĂ

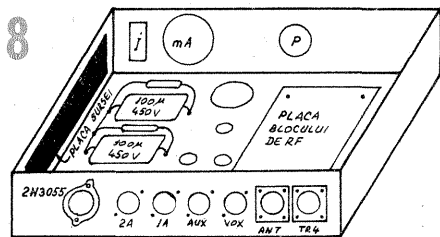

VEDEREA ȘASIULUI LA INTERIOR

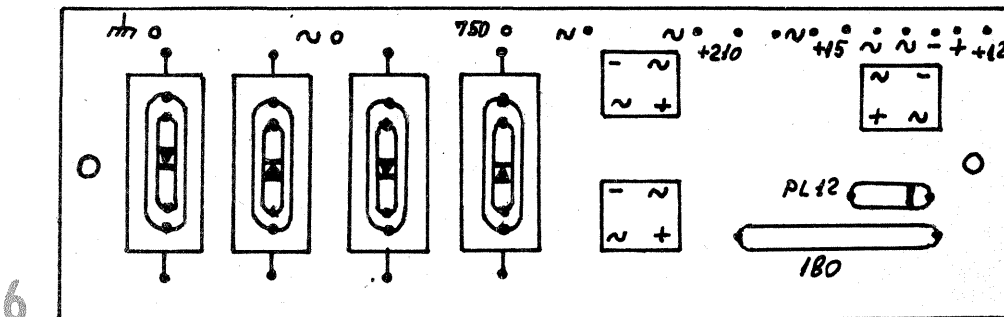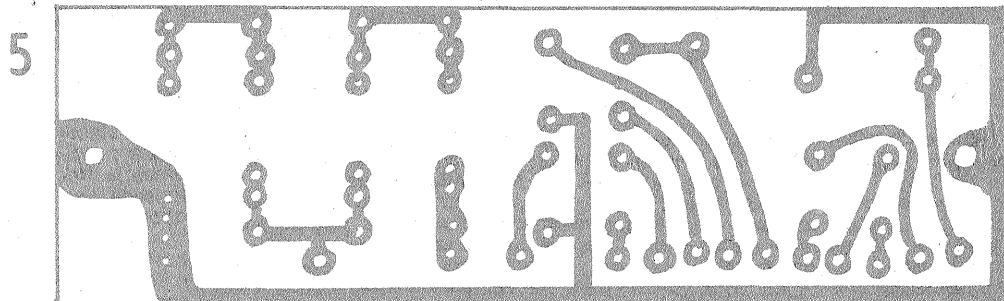

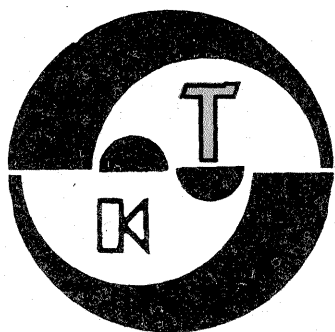

HI-FI

FILTRU de ZGOMOT

Ing. CRISTIAN IVANCIOVICI

Montajul prezentat în articolul de față se adresează amatorilor emisiunilor radiofonice stereofonice recepționate pe lungimi de undă ultrascurte (FM). Acestia știu că audierea directă, binaurală a programelor sonore permite atât localizarea poziției relative în spațiu a diferitelor surse sonore, cât și sesizarea deplasării acestora. Aceste percepții se datorează faptului că oscilațiile acustice care ajung la cele două urechi, deși provin de la aceleași surse sonore, au fază, intensitate și timbru diferite și de aceea senzațiile obținute de cele două urechi nu sînt identice.



Se știe că emisiunile cu modulație de frecvență (FM) au un raport semnal/zgomot mult superior celor cu modulație de amplitudine. Totuși, emisiunile stereofonice FM au un raport semnal/zgomot inferior celor monofonice (chiar decodarea în sine produce un zgomot notabil). În condiții de propagare slabă sau mediocră, zgomotul de fond al unei emisiuni stereo devine supărător, în timp ce pe poziția „mono” audiația se face în condiții satisfăcătoare. Aceasta se datorează faptului că perturbația aleatoare (și de nivel relativ mare pentru a fi atenuată cu un eventual DNL) are amplitudinea aproximativ egală pe cele două canale, dar în antifază (defazată cu 180°), astfel încît atunci cînd cele două căi se scurtcircuitează (pe poziția mono), zgomotul scade considerabil datorită faptului că, semnalele perturbatoare scăzîndu-se, rezultă o amplitudine practic nulă.

Circuitul prezentat (fig. 1) își bazează funcționarea tocmai pe această idee teoretică. Cele două etaje cu tranzistoare nu produc o

amplificare în tensiune (de care nici nu am avea nevoie, ba chiar ar putea supraîncărca etajele ulterioare, apărînd pericolul unei limitări a amplitudinii semnalului util). Condensatoarele C3, C4, C5 produc o diafonie între canale, dependentă de frecvență. Cu cît creștem valoarea condensatoarelor (pe care le alegem egale între ele, C3=C4=C5), cu atît diafonia dintre canale crește și se produce de la o frecvență mai scăzută. Perturbația suprapusă semnalului util își are spectrul de frecvențe cel mai supărător axat spre frecvențele medii-înalte. Tocmai din această cauză se practică această diafonie voită spre spectrul superior de frecvență a semnalului, în timp ce spre frecvențele joase separarea între canale se conservă, păstrîndu-se în același timp și efectul stereofonic. În acest mod se reduce simțitor fișitul supărător, neafectîndu-se audiația stereo.

Condensatoarele C3, C4, C5 au o valoare de 22 nF și produc diafonia la frecvențe mai mari de 3 kHz. Constructorul poate mări sau micșora valoarea condensatoarelor, coborînd sau crescînd valoarea frecvenței de la care se produce diafonia, variînd în același timp și intensitatea „fișitului”.

Montajul se poate intercala în stația de amplificare ori înainte de preamplificatorul audio, ori între preamplificator și amplificatorul de putere. În primul caz este de dorit ca tranzistoarele să fie de tip BC413, BC414 sau BC109, BC173, care au un zgomot mai mic. În cazul cînd se introduce între preamplificator și amplificatorul audio, tranzistoarele pot fi și de tipul BC107, BC108, BC171, BC172, BC237, sem-

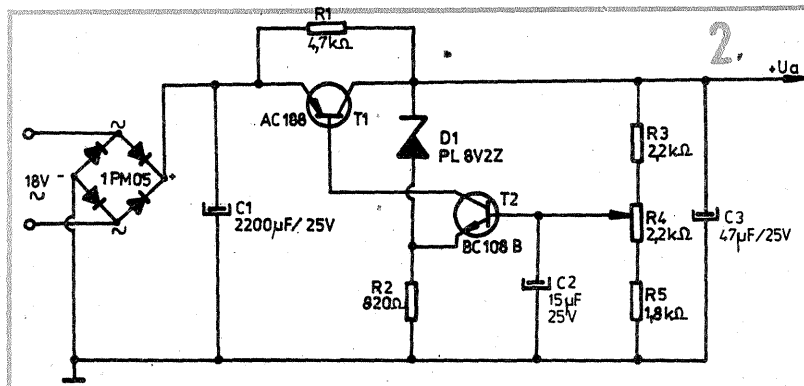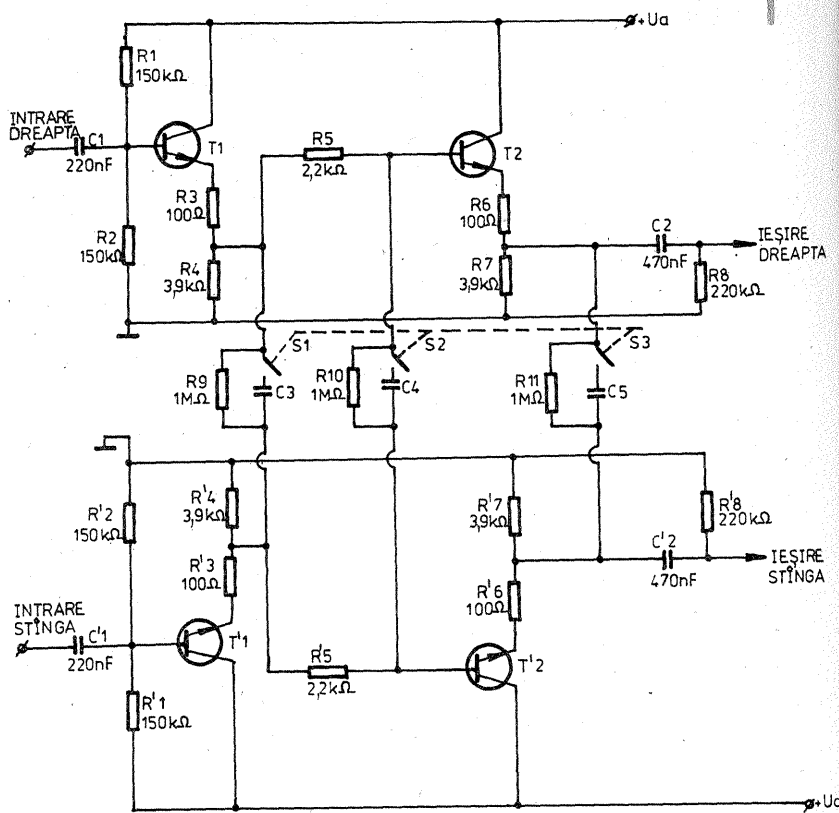

nalul audio avînd un nivel suficient de mare pentru a nu mai fi influențat de zgomotul propriu al tranzistoarelor.

Montajul se alimentează de la o sursă stabilizată de tensiune pozitivă de 15–25 V (eventual de la sursa preamplificatorului).

Un exemplu de sursă stabilizată cu performanțe foarte bune este cel

din figura 2. Din potențiometrul R4 se poate ajusta fin tensiunea de ieșire stabilizată.

Consumul filtrului de zgomot este foarte redus, sub 10 mA.

Montajul își oprește acțiunea în momentul deschiderii întrerupătoarelor cuplate S1, S2, S3, revenindu-se astfel la separarea inițială între canale.

REȚELE DE SEPARARE PENTRU INCINTE ACUSTICE CU TREI CĂI

Ing. AURELIAN MATEESCU

După cum se știe, pentru obținerea unei audii de calitate s-a trecut de la utilizarea de difuzoare de bandă largă la incinte acustice cu două, trei sau chiar patru căi. În aceste sisteme acustice, fiecărui difuzor îi revine un domeniu de lucru dat, domeniu în care se obțin performanțele maxime pentru difuzorul în cauză, acesta fiind din construcție specializat în reproducerea sunetului din domeniul respectiv. Împărțirea domeniului audio (standardele HI-FI prevăd domeniul 20 Hz — 20 000 Hz) în părți ce urmează a fi reproduse de difuzoare specializate este obținută cu ajutorul unor rețele de separare LC. În cele ce urmează ne vom ocupa în special de rețelele de separare pentru sisteme acustice (incinte) cu trei căi, sisteme ce dispun de trei difuzoare:

- un difuzor pentru reproducerea frecvențelor joase, numit curent Woofer (din limba engleză);
- un difuzor pentru reproducerea frecvențelor medii, numit curent midrange sau squaker;
- un difuzor pentru reproducerea frecvențelor înalte, numit curent tweeter.

Rețelele de separare pentru sistemele acustice trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, indiferent de numărul de subdomenii în care împart domeniul audio:

- să nu introducă distorsiuni mari ale formei semnalului audio, atît la puteri mici cît și la puteri mari;
- să nu consume o cantitate mare din energia livrată de amplificator;
- frecvențele de tăiere (separare) între domeniile de lucru ale difuzoarelor trebuie amplasate în

zona de maximă sensibilitate a urechii, pentru ca eventualele erori de construcție care duc la pierderi de putere să nu fie sesizate. În mod curent, frecvențele de tăiere sînt fixate în domeniul 400–800 Hz pentru separarea registrului grav și mediu și între 3,5 și 6 kHz pentru separarea registrului mediu și înalt;

— rețeaua de separare trebuie să asigure o atenuare de circa 3 dB în imediata apropiere a frecvenței de tăiere stabilite. O valoare mai mare poate conduce la goluri în audiație în preajma frecvenței de tăiere (caracteristica amplitudine-frecvență este căzătoare, neliniară);

— panta de tăiere a rețelei trebuie să fie cît mai abruptă pe măsură ce se îndepărtează de frecvența de tăiere. În acest fel domeniul de frecvențe reprodus simultan


de două difuzoare este redus. În consecință

- scad distorsiunile sistemului acustic;
- scade solicitarea difuzoarelor, cu mărirea duratei de funcționare;


— rețeaua de separare cu difuzoarele conectate trebuie să păstreze la bornele de intrare o impedanță fixă în raport cu frecvența. În caz contrar caracteristica amplitudine-frecvență va fi neliniară, de asemenea și puterea preluată de la amplificator.

Pentru uzul constructorilor amatori de audii de înaltă calitate facem în continuare cîteva precizări bazate pe o experiență proprie îndelungată în construcția de sisteme acustice.


IMPEDANȚA DIFUZOARELOR Z(Ω)	4	4,5	5	6,5	8	12,5	15
C ₁ = C ₂ (μF)	40	30	30	20	20	—	15
f _{T1} (Hz)	700	840	790	580	700	—	520
C ₃ = C ₄ (μF)	5	5	4	4	3	2	1,5
f _{T2} (kHz)	5,8	5,2	5,8	4,4	4,8	4,6	5,4

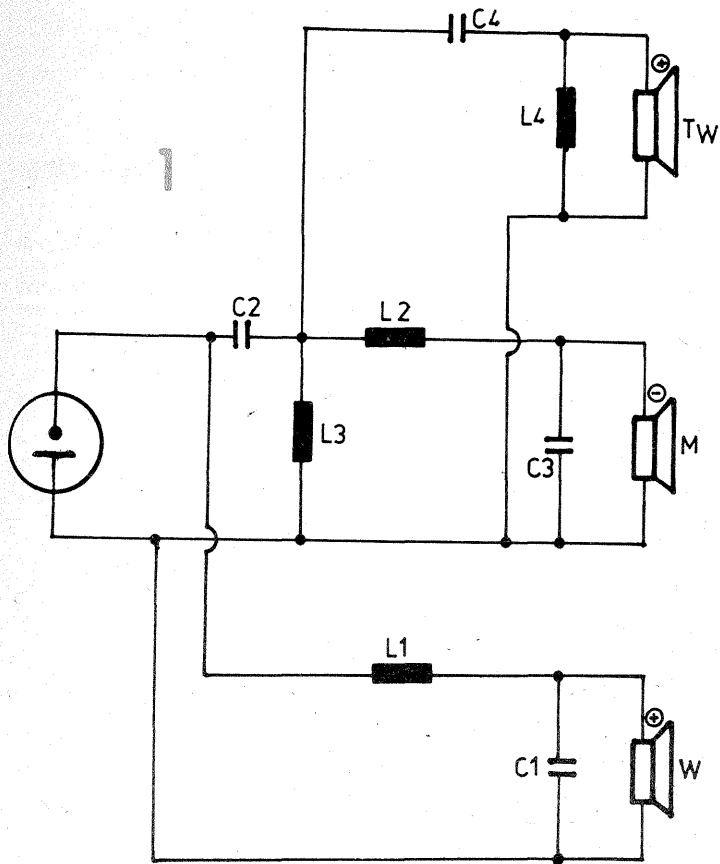

Schema electrică a rețelei de separare

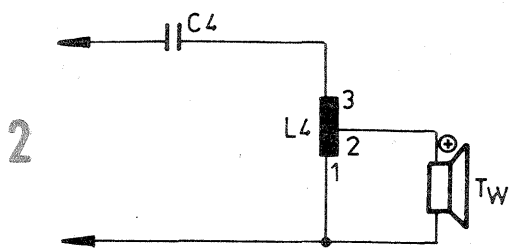

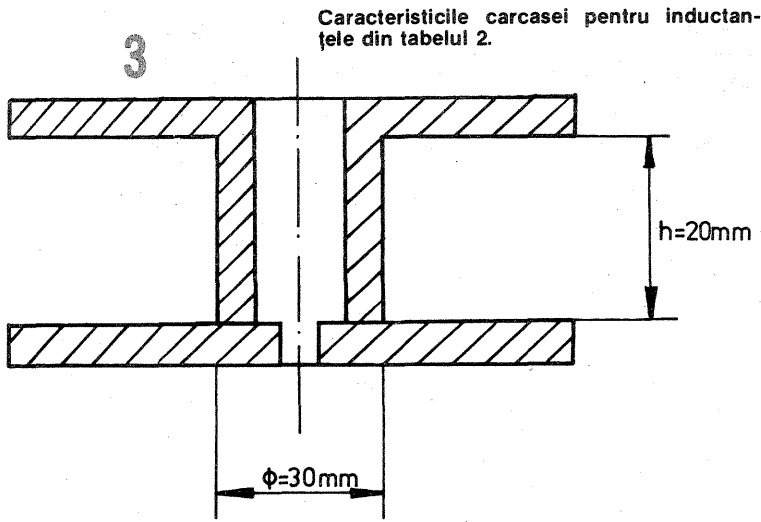Conectarea tweeter-ului utilizând L_4 ca autotransformator de adaptare a impedanței



Notă: Pentru inductanțele din tabelul 3, elementele constructive au valorile $\phi = 40$ mm, $h = 20$ mm.

Reproducerea unei rețele de separare industrială nu asigură rezultatele scontate dacă nu se dispune de difuzoarele pentru care a fost creată.

Utilizarea unor componente scumpe, cu toleranțe foarte mici, nu asigură rezultate superioare „audibil”, dar nu se recomandă utilizarea componentelor de slabă calitate, declassate sau a celor de care se dispune pe moment în ideea că oricum „merge”.

Se recomandă o construcție îngrijită, cu precauții împotriva vibrațiilor parazite.

Lipiturilor cu cositor li se va

acorda o importanță deosebită pentru asigurarea unui contact bun, sigur în timp, capabil să suporte puteri mari.

Condensatoarele utilizate în rețelele de separare sînt de tipul nepolarizat, cu dielectric de calitate superioară (mylar, polipropilenă etc.) sau cu dielectric hîrtie metalizată (de exemplu, tipul MBM, MBGO, MBGP de proveniență U.R.S.S.), cu toleranțe cuprinse în domeniul $\pm 10\%$.

În cazul în care se cer valori mari ale capacității, nu se recomandă utilizarea în paralel a mai mult de două condensatoare nepolarizate.

Nr. spire	INDUCTANȚA (mH)			
	CuEm $\phi 0,6$ mm	CuEm $\phi 0,8$ mm	CuEm $\phi 0,9$ mm	CuEm $\phi 1$ mm
300	2,55	2,75	2,90	3,10
290	2,40	2,55	2,70	2,85
280	2,20	2,35	2,50	2,65
270	2,05	2,2	2,30	2,45
260	1,90	2,03	2,12	2,25
250	1,75	1,87	1,95	2,07
240	1,60	1,7	1,8	1,90
230	1,45	1,55	1,65	1,75
220	1,35	1,42	1,5	1,60
210	1,20	1,3	1,35	1,45
200	1,10	1,17	1,25	1,30
190	1,00	1,05	1,12	1,16
180	0,9	0,95	1,00	1,05
170	0,8	0,85	0,9	0,92
160	0,7	0,75	0,78	0,82
150	0,6	0,65	0,68	0,72
140	0,53	0,56	0,59	0,62
130	0,45	0,48	0,5	0,53
120	0,37	0,4	0,42	0,45
110	0,31	0,34	0,36	0,38
100	0,25	0,28	0,3	0,32
90	0,2	0,23	0,25	0,26
80	0,16	0,18	0,2	0,21
70	0,12	0,14	0,16	0,17
60	0,09	0,11	0,115	0,125
50	0,06	0,08	0,085	0,09
40	0,045	0,055	0,060	0,065

DIAMETRUL EXTERIOR AL BOBINEI							
$\phi 55$		$\phi 70$		$\phi 85$		$\phi 110$	
N (spire)	L (mH)	N (spire)	L (mH)	N (spire)	L (mH)	N (spire)	L (mH)
10	0,02	90	0,42	170	1,4	260	3,30
20	0,04	100	0,50	180	1,55	270	3,60
30	0,07	110	0,60	190	1,70	280	3,70
40	0,11	120	0,70	200	1,90	290	4,20
50	0,16	130	0,85	210	2,10	300	4,50
60	0,21	140	0,95	220	2,30	310	4,80
70	0,28	150	1,1	230	2,55	320	5,10
80	0,35	160	1,25	240	2,75		

Tensiunea nominală minimă recomandată este de 63 Vcc.

În cazul în care nu se dispune de condensatoare nepolarizate și se optează pentru soluția utilizării de condensatoare electrolitice - conectate cu minusul comun, se va avea în vedere ca acestea să fie de bună calitate, cu un curent rezidual cît mai mic și o tensiune de lucru cît mai mare (preferabil peste 250 Vcc). Nu uitați că inseriind două condensatoare cu capacitatea $C_1 = C_2 = C$, capacitatea totală devine $C_T = \frac{C}{2}$.

Revenind la rețelele de separare pentru sisteme acustice cu trei căi, în figura 1 este prezentată schema de principiu cel mai des utilizată atît de constructorii industriali, cît și de constructorii amatori. Această schemă îndeplinește cerințele pe care le-am prezentat mai sus, avînd și avantajul simplității și accesibilității.

Pentru a se evita o serie de calcule pentru determinarea elementelor rețelei, în tabelul 1 sînt prezentate valorile condensatoarelor din rețeaua de separare și frecvența de tăiere f_T corespunzătoare.

În funcție de impedanța difuzoarelor utilizate urmează a fi calculate inductanțele conform următoarelor relații:

$$L_1 = L_3 = 225 Z_D / f_{T1};$$

$$L_2 = L_4 = 225 Z_D / f_{T2}$$

în care Z_D = impedanța difuzorului (în Ω), iar f_{T1}, f_{T2} = frecvențele de tăiere (separare), în Hz.

În cazul în care constructorul dispune de date precise asupra difuzoarelor pe care le va utiliza și dorește să determine toate elementele rețelei din calcul, recomand utilizarea datelor din almanahul „Tehnum” 1985, pag. 58—63.

Inductanțele se vor executa pe carcase din material plastic, lemn sau carton gros, fără miez magnetic. Se va prefera utilizarea conductorului de cupru emailat cu diametrul de 1 mm, corespunzător pentru puteri medii (pînă în 100 W putere nominală).

Pentru ușurința construcției inductanțelor se dau tabelele 2 și 3, în care sînt determinate valorile inductanței avînd ca elemente cunoscute diametrul conductorului și dimensiunile carcasei de bobină.

Constructorul amator își va alege varianta care îl avantajează.

În cazul în care tweeter-ul are o altă impedanță, mai scăzută decît a difuzoarelor pentru frecvențe joase și medii, se poate adapta impedanța acestuia cu cea a rețelei de separare construind bobina L_4 ca autotransformator. Coeficientul de transformare K_T este dat de relația:

$$K_T = \frac{n_{1-2}}{n_{1-3}} = \sqrt{\frac{Z_T}{Z_M}}$$

în care n_{1-2} = nr. de spire între punctele 1 și 2 (fig. 2); n_{1-3} = nr. de spire între capetele bobinei; Z_T = impedanța tweeter-ului; Z_M = impedanța difuzorului pentru frecvențele medii (sau joase, în cazul sistemelor cu două căi).


Rețeaua de separare din figura 1 asigură:

- o pantă de circa 9 dB/octavă pentru frecvențele joase-medii;
- o pantă de 11—12 dB/octavă pentru frecvențele medii-înalte;
- o pantă de 3,5 dB în imediata apropiere de cele două frecvențe f_{T1} și f_{T2} , caracteristici pe deplin satisfăcătoare pentru amatorul pretențios, nemulțumit de unele rezolvări industriale, care, în virtutea economicității, fac rabat la calitatea produsului și implică a audierii, fapt justificat în special în ceea ce privește utilizarea cuprului.

Desigur, suportînd costul lucrării și depunînd un volum mare de muncă, se pot obține rezultate care justifică pe deplin cheltuiala și efortul.

BIBLIOGRAFIE

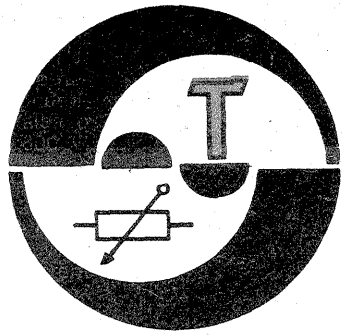- Almanah „Tehnum”, 1985
- Colecțiile revistelor. Radio (U.R.S.S.), 1975—1985, și Amater-ske radio (R.S.C.), 1980—1987.
- Revista R.T.E. (R.P.B.), nr. 6/1985



PRIZA TELECOMANDATA

Ing. MILIAN OROS

Montajul descris în continuare face parte din domeniul construcțiilor electronice pentru modernizarea locuinței. Bineînțeles, această priză poate fi utilizată cu succes și în alte domenii, în industrie, învățământ etc. Funcția ei este de a porni/opri aparatura electrocasnică de la distanță, în condiții cât mai comode. De asemenea, are posibilitatea de oprire temporizată, după 5—20 de minute, a consumatorului cuplat la ea.

Încă din faza de proiectare s-au căutat o serie de soluții care să-i asigure o fiabilitate deosebită în exploatare.

Priza telecomandată cuprinde două părți funcționale, partea de emisie și partea de recepție. Partea de emisie este portabilă, greutatea emițătorului, fără baterii, fiind de 250 g. Receptorul este staționar, cuplat în permanentă la rețeaua industrială de 220 V/50 Hz.

Schema bloc a prizei este dată în figura 1.

Caracteristicile tehnice ale emițătorului sînt:

- frecvență de emisie 45 kHz;
- frecvențele de modulație 800 Hz, 1 500 Hz, 2 000 Hz;
- numărul canalelor de telecomandă 4;
- raza minimă de acțiune 5 m;
- tensiunea de alimentare 6 V;
- curentul absorbit în emisie 60 mA;
- dimensiuni de gabarit 130x80x30 mm.

Caracteristicile tehnice ale receptorului sînt:

- tensiunea de alimentare 220 V/50 Hz;
- puterea consumată în poziția de așteptare 0,25 W;
- puterea consumată cu toate canalele cuplate 0,65 W;
- asigură pornirea/oprirea oricărui consumator electric de la rețeaua industrială de 220 V/50 Hz, ce nu depășește puterea de 0,5 kW.

Receptorul îndeplinește toate normele privind electrosecuritatea.

DESCRIEREA FUNCȚIONĂRII

Pentru a mări siguranța în funcționare, emițătorul folosește o dublă modulație simultan, cu două sau trei frecvențe, după cum urmează:

- pentru canalul 1, 800 Hz și 1 500 Hz;
- pentru canalul 2, 800 Hz și 2 000 Hz;
- pentru canalul 3, 1 500 Hz și 2 000 Hz;
- pentru canalul 4, 800 Hz, 1 500 Hz și 2 000 Hz.

La recepție, un sistem de trei filtre de bandă îngustă separă componentele de modulație (cele două sau trei frecvențe), verifică simultaneitatea lor și dacă nivelul lor depășește un anumit nivel prestabilit, se comandă un circuit bistabil corespunzător

unui canal anume. Bistabilul, la primul impuls de comandă, acționează asupra elementului de execuție (un releu electromagnetic), astfel încît priza electrică de ieșire să fie cuplată la tensiunea de 220 V/50 Hz.

Următorul impuls primit de bistabil va face ca elementul de execuție să decupleze priza de la tensiunea de 220 V/50 Hz.

Schema electrică de principiu a receptorului este dată în figura 2.

Urmărind cu atenție schema, se pot distinge toate blocurile funcționale ale părții de recepție date în figura 1. Astfel, blocul de recepție a purtătoarei (R) este format dintr-un amplificator realizat cu 2/4 β M324 și un demodulator în amplitudine.

Circuitul LC acordat pe frecvența de 45 kHz de la intrarea acestui bloc este cuplat la etajul de amplificare prin intermediul unui TEC, pentru ca intrarea amplificatorului să șunțeze cât mai puțin circuitul oscilant.

Blocul filtrelor (F) este realizat cu 3/4 β M324. Filtrele sînt acordate pe cele trei frecvențe modulatorie. Banda lor de trecere la 3 dB este de aproximativ 80 Hz. Practic, ele conțin aceleași elemente (valorile rezistențelor și condensatoarelor sînt aceleași pentru toate filtrele). În procesul de reglare, potențioarele P₁,

P₂ și P₃ vor fi poziționate la asemenea valori încît fiecare filtru să fie acordat pe una din frecvențele de modulație.

Blocul de decizie (D) cuprinde trei comparatoare de tipul β M339 și un circuit de decodificare binar-zecimal de tipul CDB442.

În momentul în care tensiunea de la ieșirea filtrelor depășește tensiunea de referință de la intrarea comparatoarelor, la ieșirea comparatoarelor va fi un nivel corespunzător lui 1 logic TTL, ceea ce va determina ca una din ieșirile corespunzătoare cifrelor din binar 3, 5, 6 și 7 să treacă în 0 logic.

După cum se poate deduce din funcționarea circuitului decodificator CDB442, 0 logic pe aceste ieșiri se obține numai în cazul în care există simultan tensiune pe două sau trei din intrările circuitului decodificator.



Acest fapt asigură o probabilitate foarte mică de eroare a comenziilor

sau acționărilor întîmplătoare.


Blocul bistabilelor (B) cuprinde două circuite bistabile de tipul CDB474 legate într-o conexiune de tip T. Pe bornele R ale acestor bistabile se aplică, prin intermediul comutatorului K₁, tensiunea de comandă de la blocul releului de timp, atunci cînd dorim ca una din prizele electrice de ieșire să fie temporizată. Este bine ca releele de execuție să fie de tipul cu contacte vidate (asemenea releelor se pot recupera de la semnalizatoarele de direcție de la autovehiculele mai moderne).

Circuitul LC se realizează pe o bară de ferită cu lungimea de 150 mm și diametrul de 10 mm, folosită frecvent în receptoarele radio. Bobina conține 30 de spire, iar capacitatea are valoare de 10 nF. Prin poziționarea bobinei pe bara de ferită se acordază circuitul pe frecvența de 45 kHz.

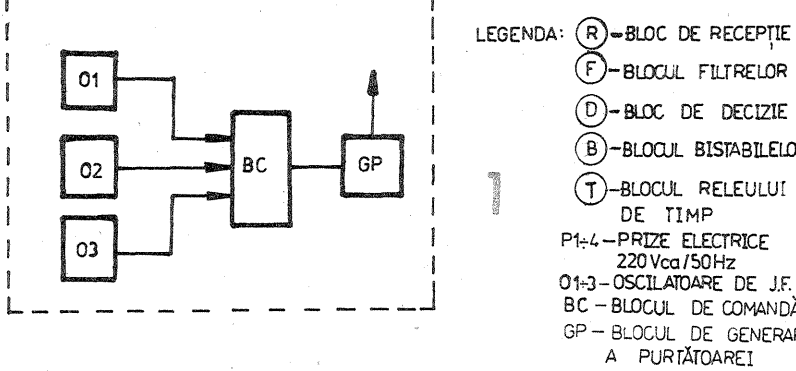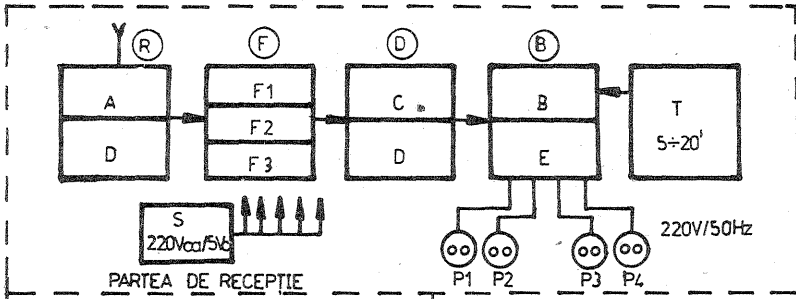Schema electrică de principiu a emițătorului este dată în figura 3.



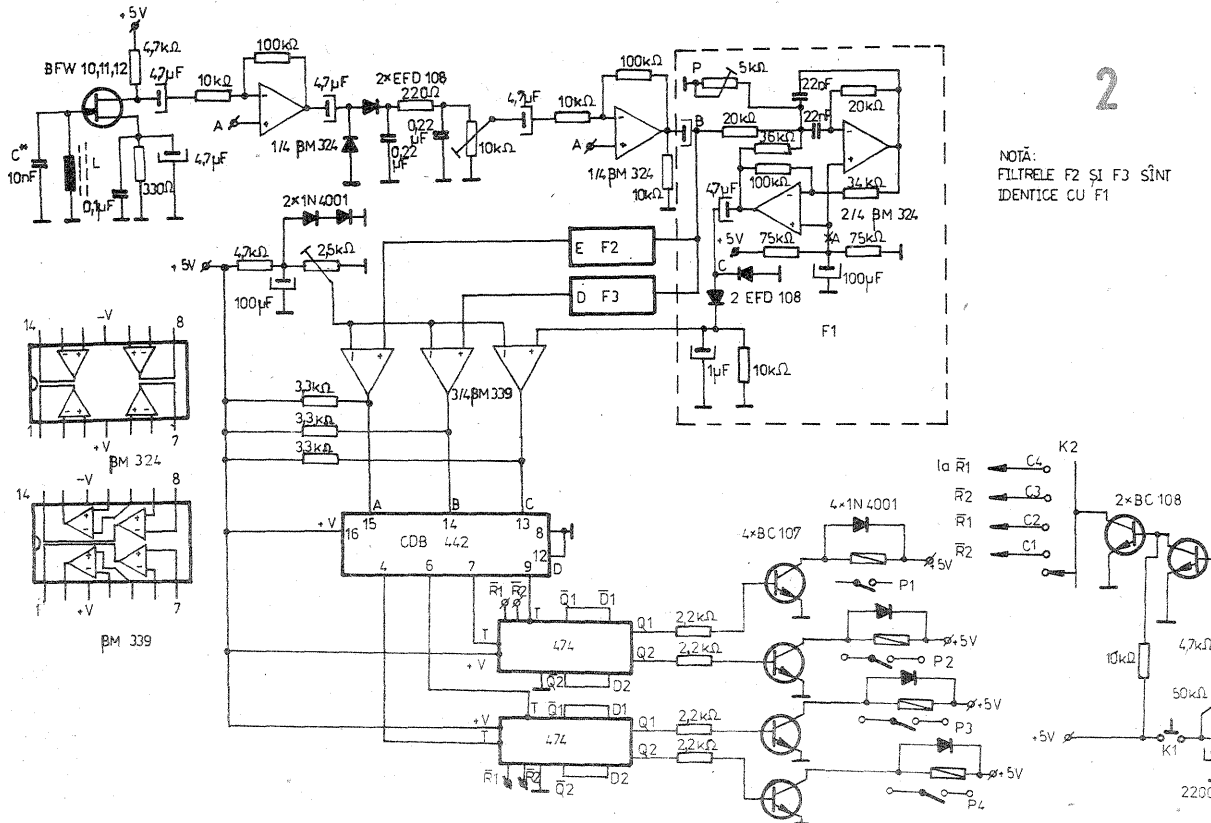LEGENDA: (R) — BLOC DE RECEPȚIE
(F) — BLOCUL FILTRELOR
(D) — BLOC DE DECIZIE
(B) — BLOCUL BISTABILELOR
(T) — BLOCUL RELEULUI DE TIMP
P1-4 — PRIZE ELECTRICE 220 Vca/50 Hz
O1-3 — OSCILATOARE DE J.F.
BC — BLOCUL DE COMANDĂ
GP — BLOCUL DE GENERARE A PURTĂTOAREI



NOTĂ:
FILTRELE F2 ȘI F3 SÎNT
IDENTICE CU F1

Cele trei oscilatoare din figura 1 sînt realizate după o schemă de oscilator cu rețea de defazare în dublu T, ceea ce asigură o stabilitate ridicată a frecvenței, chiar și la variații mari ale tensiunii de alimentare.

Generatorul de purtătoare (GP) este realizat cu două tranzistoare de tipul BD135. Sarcina acestui generator este un circuit LC acordat pe frecvența de 45 kHz. Modulația acestui generator de către frecvențele modulatorului se face prin intermediul tranzistorului BD136, realizînd o modulație în amplitudine de 50%.


Bobina L_1 cuprinde 20 de spire cu priză mediană, iar bobina L_2 are 30 de spire. Ambele bobine se execută cu liță de radiofrecvență.

Modul de realizare este următorul: pe mijlocul unei bare de ferită de tipul celei folosite la receptoarele „ZEFIR” se bobinează mai întîi L_2 . Se fixează această bobină eventual cu un strat de scotch, iar peste L_2 se execută L_1 .

Valoarea capacității C se tatonază în jur de 10 nF, pînă cînd frecvența de emisie devine 45 kHz.

Și în cazul emițătorului, pentru o construcție ușoară s-a adoptat soluția ca oscilatoarele să fie constituite din elemente de aceleași valori, urmînd ca frecvențele de lucru corespunzătoare să fie fixate din potențiometre.

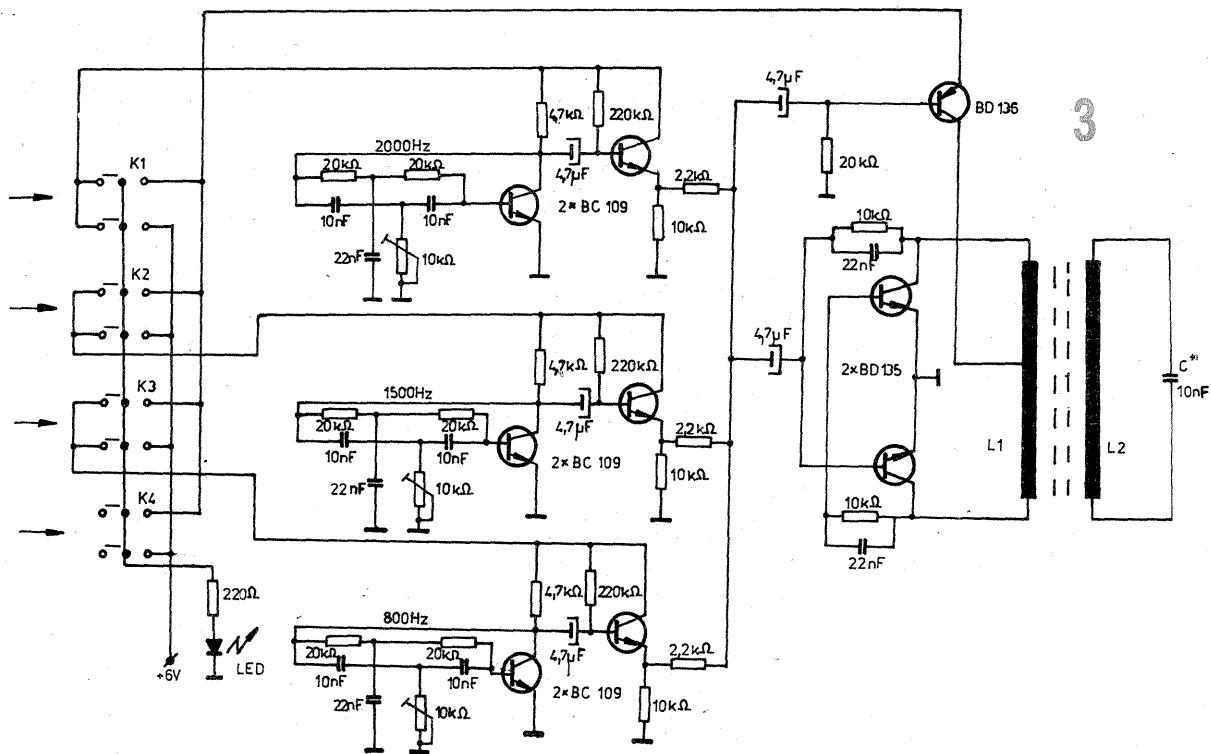Afîș partea de emisie, cît și cea de recepție vor fi montate în carcase din plastic, iar pentru partea de recepție prizele electrice de ieșire vor fi prize STAS de tipul celor aplicate.



Pentru reglarea și măsurarea parametrilor, atît ai emițătorului cît și ai receptorului, sînt necesare un osciloscop, un generator și un frecvențimetru.

Personal, am folosit un osciloscop de tip EO104M și un versateter de tip EO502M.

În final, pentru constructorii care nu vor să realizeze această priză,

sistemul propus este indicat pentru automatizarea completă a unui televizor modern, putînd asigura schimbarea a 3 canale, oprirea și pornirea televizorului de la distanță.

(URMARE DIN PAG. 3)

TIP	I_c (mA)	U_{CE} (V)
T_1 BC178	0,3	9
T_2 BC107	5	12,6
T_3 BC338	50	12
T_4 BD237	10	12,5
T_5 BD238	10	11,5

TIP	I_c (mA)	U_{CE} (V)
T_1 BC178	0,22	9
T_2 BC107	6	12,6
T_3 BC338	88	12
T_4 BD237	6	12,5
T_5 BD238	6	11,5

figura 4 variația puterii cu tensiunea de intrare.






Pentru a obține la ieșire o putere de 15 W, montajul trebuie să fie alimentat cu o tensiune stabilizată $U = 30$ V. Modificările care apar în schemă sînt următoarele: $C_1 = 50 \mu F$ (în loc de $100 \mu F$); $C_2 = 3 \mu F$; C_3 la 15 V (în loc de 12 V); $C_6 = 50 \mu F$; C_7 la 35 V; $R_9 = 68 \Omega$; $R_{10} = 82 \Omega$. În emițătoarele tranzistoarelor finale T_4 și T_5 se montează două rezistențe R_{12} și R_{13} cu valoarea de $0,15 \Omega$, care produc și o reacție negativă. Aceste rezistențe se pot obține prin cuplarea în paralel a mai multor rezistențe de valoare mai mare.

Tranzistoarele folosite au caracteristicile indicate în tabelul 2.

Performanțele amplificatorului sînt:

- Ualimentare, 30 V
- Pieșire, $D = 10\%$, la 1 kHz, > 20 W
- Pieșire, $D = 1\%$, la 40 Hz, 1 kHz, 12,5 kHz, > 15 W
- Uintrare, la P_o și $D = 10\%$, 150 mV
- Uintrare, la $P_o = 15$ W, 110 mV
- Rintrare $> 100 k\Omega$
- Frecvențe la -1 dB, 15 W, 15—50 000 Hz
- Frecvențe la -3 dB, 15 W, 10—85 000 Hz
- Curentul de gol, 100 mA
- Rieșire, 4Ω
- Reacția negativă, 40 dB
- Tranzistoarele T_3 , T_4 , T_5 se vor monta pe radiatoare.

Figura 5 prezintă distorsiunile în funcție de putere, figura 6 distorsiunile în funcție de frecvență, iar figura 7 puterea în funcție de U_{in} .

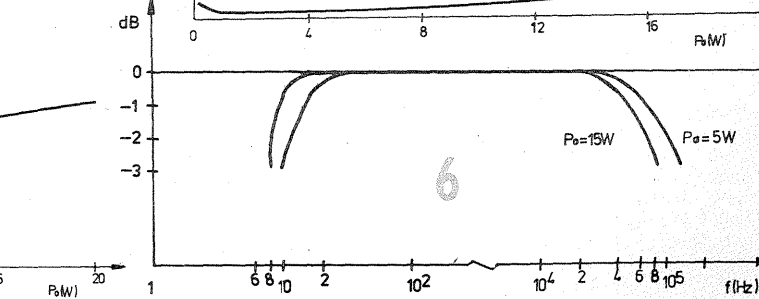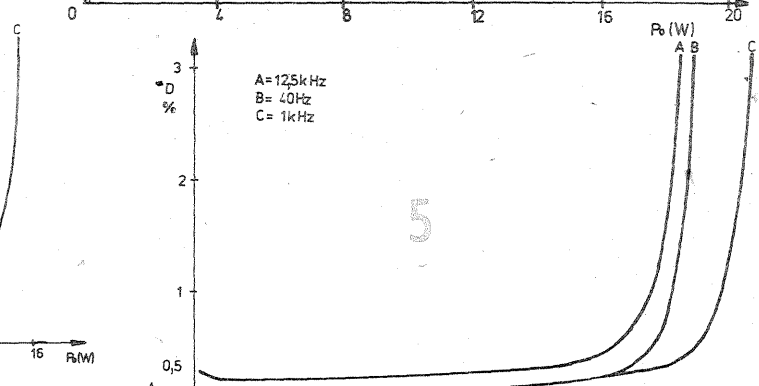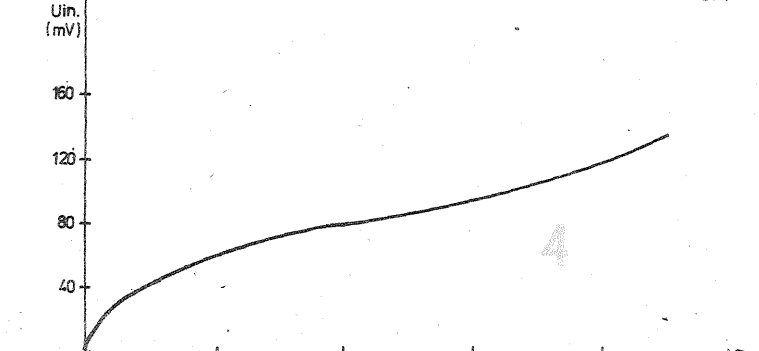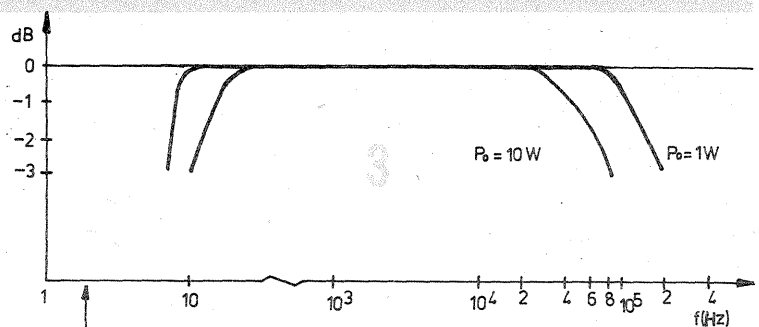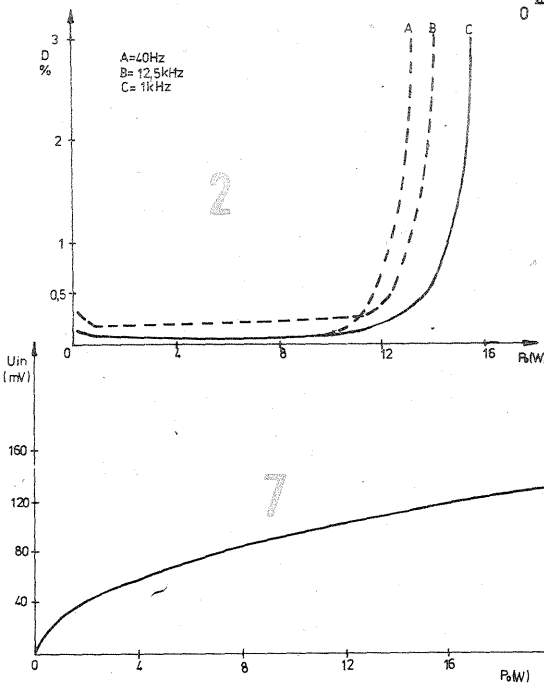

TESTAREA ÎNREGISTRĂRIILOR PE CASETOFOANE

Ing. ION DIAMANDI

Testarea casetofoanelor cu ajutorul calculatoarelor personale compatibile Sinclair Spectrum este susceptibilă de rezultate bune.

În configurația standard calculatorul personal HC 85 are o interfață de comunicație cu casetofonul folosind modularea în durată a impulsurilor. Datorită regimului puternic neliniar în care funcționează, această interfață este destul de tolerantă la erori.

Înregistrarea și lectura benzii magnetice se fac prin software adecvat (programul de diagnosticare — DIAG) care funcționează pe principiul testării ciclice a stării.

Comunicația se face prin intermediul bitului 3 din portul 254 pentru scrierea pe casetă și prin intermediul bitului 6 din portul 254 pentru rotirea canalului de casetă.

Modularea în durată a impulsurilor constă în asocierea valorilor logice 0 și 1 ale ieșirii/intrării cu durate diferite ale impulsurilor, ceva mai lungă pentru 0 și mai scurtă pentru 1. În cazul interfeței folosite la calculatorul HC 85, aceste valori sînt de cca 0,5 ms și respectiv 1 ms, cu precizie de 2% (2×10^{-3} s). Această precizie destul de ridicată în generarea și măsurarea duratelor unor impulsuri permite măsurarea cu precizie a variațiilor de viteză de antrenare a benzii magnetice. Astfel se pot pune în evidență fluctuații de viteză de cca 10^{-3} mm/s.

Pentru aceasta este necesară o bandă etalon, care va conține un mesaj etalonat în durată, produsă cu ajutorul unui calculator și al unui aparat de referință (casetofon). Presupunînd corecția viteza acestuia, se fac teste de citire a benzii cu ajutorul casetofonului de testat.

Cunoscînd frecvența impulsurilor înregistrate pe bandă o putem compara cu cea citită. Astfel se pot observa variațiile de antrenare a benzii.

Calculatorul poate afișa o „oscilogramă” de impulsuri pe ecran arătînd ce informație se citește de pe casetofon. Această oscilogramă oferă o informație calitativă despre amplitudinea impulsurilor și una cantitativă, de precizie ridicată, despre durata impulsurilor.

Cu ajutorul calculatorului se poate face o analiză în frecvență a impulsurilor, obținînd un spectru de durată a impulsurilor de pe bandă conform figurii 1, avînd pe abscisă raportul 1/T, cu T durată impulsului și pe ordonată numărul de impulsuri cu durată dată în unitatea de timp (de eșantionare).

În cazul unei înregistrări „perfecte”, monotone (cuprinzînd doar zero sau unu), pe ecran trebuie să apară o singură dungă verticală, corespunzătoare duratei semnalului de etalonare.

Dacă însă casetofonul are variații de viteză, apar dungii corespunzătoare unei alte durate. Diagrama arată destul de sugestiv calitatea aparatului.

În modul de lucru oscilogramă, aceeași informație apare pe ecran sub forma unor impulsuri de durate egale pentru înregistrarea etalon (fig.2), sau de durate diferite pentru

un aparat cu viteză neuniformă (fig.3).

La cerere se poate face analiza numerică a acestor erori pentru durate de eșantionare date. Dacă analiza în durată și oscilogramele se pot obține în timp real, rezultatele numerice se pot obține numai după anumite perioade alternative de calcul și de eșantionare.

Deci în acest mod se pot obține informații bune despre viteza de antrenare a benzii și variațiile acesteia în timp. Nu este necesar un hardware suplimentar, însă cablurile de conexiune trebuie să fie bine adaptate și bine ecranate pentru a nu capta zgomote; de asemenea, calculatorul și casetofonul este recomandat să aibă surse de alimentare bine filtrate și bine stabilizate, care să nu inducă zgomote în calculator.

Buna precizie a măsurării depinde în mică măsură de condițiile de mediu, dar este bine ca aparatura să fie „încălzită” cca 1/2 oră pentru ca frecvența cuarțului (de cca 14 MHz) din calculator, care se divizează, să fie cât mai stabilă (se divizează la 3,25 MHz).

Semnalul furnizat de casetofon nu trebuie să depășească 2 V, fiind în pericol interfața calculatorului.

Cu hardware suplimentar sînt posibile măsurători mult mai precise și mai variate, ca determinarea spectrului de frecvență pentru semnal sinusoidal, calculul benzii de trecere a lanțului de amplificare, corecția și stabilizarea vitezei de antrenare a benzii ș.a.

În cazul folosirii unui calculator TIM-S care se poate comuta pe o frecvență de tact a microprocesorului Z80 de 6 MHz față de 3,25 MHz, performanțele de măsurare vor crește proporțional, deoarece va crește viteza de eșantionare a semnalului primit de la casetofon.

Banda de trecere a amplificatoarelor din casetofoanele obișnuite este de cca 40—8 000 Hz pînă la 16—45 000 Hz. Datorită frecvenței de eșantionare reduse, calculatorul poate testa doar o porțiune din această fereastră de frecvențe, pînă pe la cca 5 000 Hz în cazul $f_{TACT} = 3,25$ MHz (HC 85) și de aproape 8 000 Hz pentru $f_{TACT} = 6$ MHz (cazul lui TIM-S).

DIAG — Program de testare a înregistrărilor pe casete magnetice. Instrucțiuni de utilizare.

Denumire program: DIAG
Calculator: Compatibil Sinclair Spectrum: HC 85, TIM-S

Clasa și tipul: Utilitar pentru testarea înregistrărilor pe casete magnetice.

Configurația necesară: Calculator personal compatibil Sinclair Spectrum, TV (de preferință color), casetofon.

Scop: Programul permite obținerea unor rezultate optime în lucrul cu un casetofon pe care se face înregistrare serială prin modulare în durată a impulsurilor. Se pot testa funcțiile de încărcare și salvare.

Fundamentare teoretică: Calculato-

rul folosește modularea în durată a impulsurilor, cu trei valori diferite pentru durate, două pentru reprezentarea bitilor 0 și 1 și o valoare mai mare pentru antetul fiecărui fișier.

Impulsurile fiind citite de calculator de pe caseta magnetică, acesta va înregistra lungimile lor și va decide astfel ce tip de impuls este. Pentru ca o încărcare să fie corectă, lungimile impulsurilor trebuie să fie cât mai apropiate de acelea așteptate de calculator. Prin ajustarea volumului și tonului de control al casetofonului, lungimile impulsurilor vor fi mai mari sau mai mici. Pentru a determina dacă lungimile sînt corecte, se va utiliza funcția de analiză în durate (TIMP ANALIZĂ) care va arăta cum au fost citite lungimile impulsurilor.

Deoarece fiecare casetă magnetică are parametri diferiți, controlul tonului și al volumului va fi valabil numai pentru un tip de casetă. Pentru alt tip de casetă

litera Q (Quit)..


1. La opțiunea Help se vor obține explicații teoretice și detaliate cu privire la utilizarea programului.

2. La opțiunea Oscilogramme se vor obține explicații cu privire la utilizarea acestei opțiuni.

Se va apăsa ENTER și pe ecran vor apărea 8 axe orizontale cu marcaj pe scară și 8 linii cu date. Apoi se va porni casetofonul cu banda ale cărei înregistrări se dorește a se controla.

Dacă semnalele ajung corect la calculator, se vor vedea impulsuri mobile simetrice și lungi de circa 5 unități (pe liniile cu date). Imaginea se va putea opri la un moment dat cu ajutorul tastei BREAK.

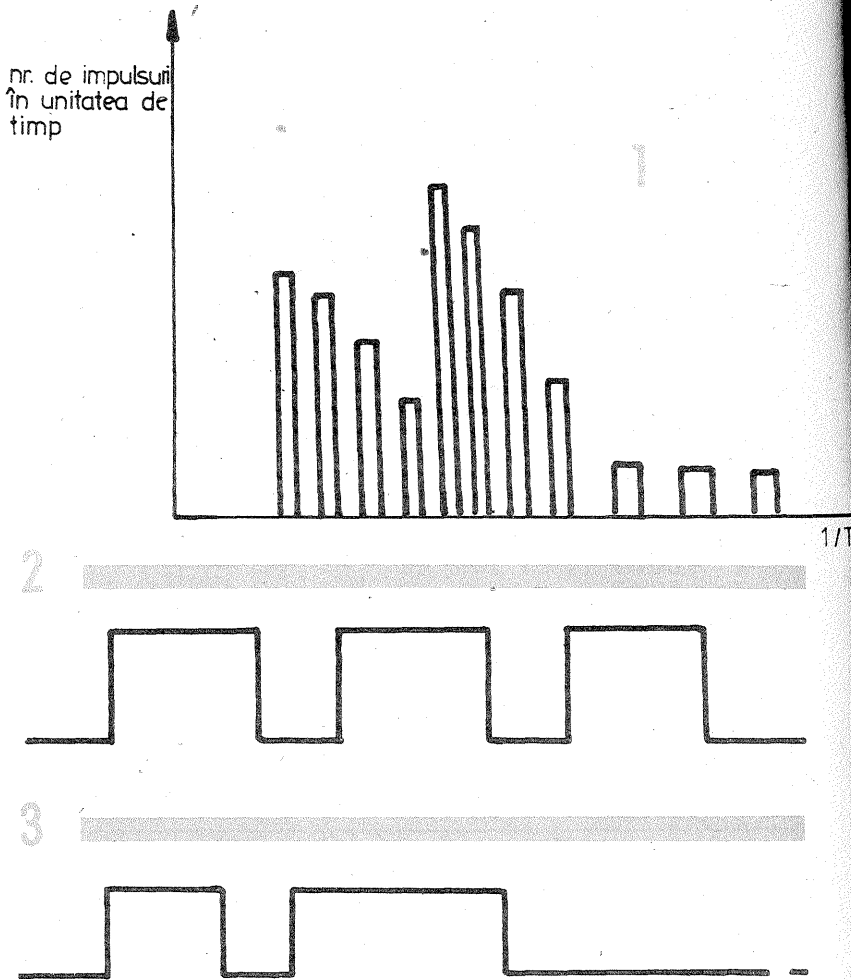3. La opțiunea Timp analiză se va face o analiză în durată. Se va porni casetofonul și se vor ajusta volumul și tonul pentru a se obține o diagramă optimă. În acest caz virfurile reprezentînd lungimile de impulsuri „0”, „1” și antet vor trebui să fie cit mai înguste posibil și să nu apară în zona roșie. Imaginea se va putea



se va utiliza analiza în durată (TIMP ANALIZĂ) încă o dată și se va nota poziția corectă pe fiecare casetă.

Mod de utilizare
Comanda de încărcare: LOAD "diag" sau LOAD " ".

Programul fiind cu autostartare după încărcare se va intra automat în execuție prin care se va afișa menu-ul:

Pentru explicații detaliate — HELP
Pentru a obține oscilogramme de impulsuri

— Oscilogramme
Pentru analiza în durată — Timp analiză

Pentru testarea înregistrării — RECORD
Pentru verificarea înregistrării — Verificare

Pentru a ieși din program — Exit

Opțiunea se va lua prin tastarea primei litere (clipitoare și în video invers) a comenzii respective.

Reîntoarcerea la menu-ul principal din orice comandă se va face cu

opri la un moment dat cu tasta BREAK.

4. La opțiunea Record — testarea înregistrării — se va pregăti casetofonul pentru salvarea (înregistrarea) unui fișier de 4 000 de octeți. După salvare, se va rebobina banda și se va face verificarea înregistrării cu funcțiile OSCILOGRAMĂ și TIMP ANALIZĂ. Dacă acestea dau rezultate bune se va putea face o verificare și cu funcția de VERIFICARE a programului.

5. La opțiunea Verificare se va verifica fișierul salvat cu funcția de înregistrare. Aceasta se va realiza rebobinînd caseta la începutul fișierului salvat, acționînd casetofonul și apoi orice tastă a calculatorului.

6. La opțiunea Exit se va ieși din program, iar acesta se va autodistruge.

La o ieșire accidentală sau dorită (cu BREAK) din program, acesta se va putea relansa cu comanda RUN.

Programul are și opțiunea de salvare din el însuși. Se trece în BASIC și se dă comanda GO TO 9500.

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE IDEI TEHNICO - ȘTIINȚIFICE

INFORMATICA ÎNTRE CREATIVITATE ȘI UTILITATE

Dezvoltarea social-economică a României, așa cum este concepută în lumina hotărârilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, este indisolubil legată de sporirea contribuției cercetării științifice și implementarea rapidă a rezultatelor științei în producție, declanșând la nivelul de masă o largă mișcare de valorificare a înaltului potențial creator al poporului nostru.

Referindu-se la direcțiile prioritare de acțiune pentru perioada următoare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, sublinia în Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului: „Înfăptuirea planurilor și programelor economico-sociale ale obiectivelor strategice ale actualului cincinal impune ca o necesitate obiectivă dezvoltarea și mai puternică a științei, învățămîntului și culturii. Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în direcția intensificării activității de cercetare, pentru legarea și mai strînsă a cercetării cu producția și învățămîntul, soluționarea într-un termen scurt a problemelor multiple și complexe ale progresului tehnic, ale introducerii rapide în producție în toate sectoarele, a noilor realizări ale științei și tehnicii”.

În acest context, urmărind stimularea creativității științifice și tehnice, în vederea promovării și introducerii rapide a progresului tehnic în toate sectoarele de activitate, actualul concurs cu tema „Informatica între creativitate și utilitate”, organizat de revista „Tehnum” împreună cu Comisia pentru propagandă și creație tehnico-științifică din cadrul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și cu sprijinul Institutului de Tehnică de Calcul și Informatică, își propune să polarizeze atenția tinerei generații spre un domeniu cu vaste perspective de aplicare în țara noastră.

ART. 1. Concursul își propune să stimuleze creația tehnico-științifică, fantezia, dorința de autoperfecționare a tinerilor (și a tuturor celor care, chiar neprofesioniști fiind, vor să bată la porțile informaticii) și, mai ales, să încurajeze implementarea tehnicii de calcul în orice domeniu de activitate în scopul creșterii eficienței muncii, a corectitudinii și rapidității de execuție, fie că este vorba de proiectare sau învățămînt, de artă sau birotică, de medicină sau automatizare.

ART. 2. La concurs pot participa tinerii interesați în promovarea și implementarea informaticii la noi în țară, precum și colective și cercuri de creație din sistemul U.T.C., la nivel de întreprindere, orașe, municipii și județe, atît în domeniul hardware-ului cit și al software-ului, cu lucrări care nu fac obiectul sarcinilor și îndatoririlor de serviciu și care nu au fost elaborate în timpul programului de lucru. În acest sens se va anexa — acolo unde este cazul — o nota din partea întreprinderii sau in-

stituției unde lucrează participantul.

ART. 3. Concursul se va desfășura pe trei secțiuni după cum urmează:

A. Software pentru aplicații în activități sociale și economice, secțiune în cadrul căreia se vor prezenta programe a căror implementare are drept consecință optimizări de procese industriale, economii de materii prime și materiale, creșterea eficienței și productivității muncii, proiectarea asistată de calculator etc.

B. Software pentru instruire, educație și divertisment asistate de calculator. În cadrul acestei secțiuni, programele dedicate instruirii și educației vor trebui să fie elaborate în concordanță cu programa școlară din învățămîntul profesional, liceal și superior pentru toate formele de învățămînt teoretice și practice.

C. Hardware. În cadrul acestei secțiuni vor putea fi prezentate construcții a căror aplicabilitate se referă în exclusivitate la tehnica de calcul. Vor avea prioritate realizări practice compatibile cu echipamentele tehnicii de calcul românești sau care pot fi conectate la actualele calculatoare, subsansambluri în care componentele electronice autohtone sînt prioritare.

ART. 4. Lucrările trimise la concurs care fac obiectul articolului 3 (A, B) vor trebui să fie prezentate pe casetă și pe listing și însoțite de o justificare a soluției adoptate.

ART. 5. Lucrările trimise la concurs conform articolului 3 C vor trebui să conțină, pe lîngă realizarea practică, și un memoriu tehnic-justificativ din care să nu lipsească schema-bloc, schema electrică și modul de funcționare (maximum 4 pagini dactilografiate sau listing de imprimantă).

ART. 6. Lucrările vor trebui trimise pînă la data de 30 octombrie 1988 (data poștei) pe adresa: Redacția „Tehnum”, Piața Școlii nr. 1, sectorul 1, București, cod 79784, însoțite de o notă ce va conține titlul lucrării, secțiunea la care participă, numele și prenumele autorului sau autorilor, locul de muncă, funcția pe care o deține și profesia de bază, vîrsta, telefoanele de la serviciu și domiciliu, adresa.

ART. 7. Nu vor intra în concurs acele lucrări care au mai fost premiate la alte concursuri sau care nu conțin o contribuție evidentă a autorului.

ART. 8. Cele mai valoroase lucrări prezentate la concurs vor fi distinse cu premii și mențiuni, după cum urmează:

a) Un mare premiu oferit de I.T.C.I. constînd dintr-un set de componente și programe pentru un calculator personal românesc

b) Pentru lucrări deosebite se vor acorda un premiu special al juriului și un premiu special al revistei „Tehnum” în valoare de 3 500 lei

c) Secțiunea „Software pentru aplicații în activități sociale și economice”:

Premiul 1 în valoare de 3 000 lei

Premiul 2 în valoare de 2 500 lei

Premiul 3 în valoare de 2 000 lei

2 mențiuni în valoare de 1 000 lei

d) Secțiunea „Software pentru instruire, educație și divertisment asistate de calculator”:

Premiul 1 în valoare de 3 000 lei

Premiul 2 în valoare de 2 500 lei

Premiul 3 în valoare de 2 000 lei

2 mențiuni în valoare de 1 000 lei

e) Secțiunea „Hardware”

Premiul 1 în valoare de 3 000 lei

Premiul 2 în valoare de 2 500 lei

Premiul 3 în valoare de 2 000 lei

2 mențiuni în valoare de 1 000 lei

ART. 9. Juriul va fi format din specialiști, reprezentanți ai C.C. al U.T.C., I.T.C.I., C.N.S.T., I.N.I.D., O.S.I.M. și ai redacției.

ART. 10. Concursul va fi popularizat prin intermediul presei și radio-televiziunii.

ART. 11. Cele mai bune lucrări vor fi recomandate spre aplicare unor ministere și centrale industriale de profil, de asemenea, ele vor fi popularizate prin intermediul revistelor „Știință și tehnică” și „Tehnum”.

Cele mai bune programe vor fi recomandate spre achiziționare la Biblioteca Națională de Programe.

ART. 12. Susținerea lucrărilor în vederea premiilor și festivitatea de înmînare a premiilor vor avea loc în București în prima decadă a lunii decembrie 1988.

ART. 13. Hotărîrile juriului sînt definitive.

DIAGNOSTICARE

```
2 FOR i=23760 TO 23768: POKE
i,8: NEXT i: POKE 23755,0: POKE
23756,0
3 GO TO 1000
4 CLS : FOR i=1 TO 22
5 PRINT INK 2;"
"; INK 4;" " ; INK 2;" " ; INK
6;" " ; INK 2;" " ; INK 5;"
"; INK 2;" "
10 NEXT i
15 POKE 23659,1
17 PRINT PAPER 2;"
"; PAPER 4;" " ; PAPER 2;"
"; PAPER 6;" " ; PAPER 2;" " ;
PAPER 5;" " ; PAPER 2;" "
18 POKE 23659,2
20 RANDOMIZE USR 32000
50 GO TO 1000
400 CLS : RESTORE : FOR i=USR "
a" TO USR "a"+7
410 READ a: POKE i,a
420 NEXT i
450 DATA 0,32,32,255,32,32,0,0
500 FOR i=1 TO 22 STEP 3
510 PRINT "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAA": IF i<20 THEN PRIN
T : PRINT
520 NEXT i
550 RANDOMIZE USR 32149
1000 REM menu
1020 PAPER 7: INK 0
1040 CLS
1060 PRINT TAB 7; FLASH 1; INVER
SE 1; BRIGHT 1;"TESTAREA BENZILO
R"
```

```
1080 PRINT "Pentru explicatii d
etaliata" /"- "; BRIGHT 1; FLASH
1;"H"; FLASH 0;"elp"
1100 PRINT "Pentru a obtine osc
ilogram de " /"impulsuri" /"- "; B
RIGHT 1; FLASH 1;"Q"; FLASH 0;"s
cilogram"
1120 PRINT "Pentru analiza in d
urata" /"- "; BRIGHT 1; FLASH 1;
"t"; FLASH 0;"imp analiza"
1130 PRINT "Pentru testarea inr
egistrarii" /"- "; BRIGHT 1; FLAS
H 1;"R"; FLASH 0;"ecord"
1135 PRINT "Pentru verificarea
inregistrarii" /"- "; BRIGHT 1; F
LASH 1;"V"; FLASH 0;"erificare"
1140 PRINT "Pentru a iesi din p
rogram" /"- "; BRIGHT 1; FLASH 1;
"E"; FLASH 0;"xit"
1200 PRINT AT 21,0; INK 2;"INTRO
DUCETI COMANDA"
1220 PAUSE 0; LET a$=INKEY$
1230 IF a$="o" OR a$="O" THEN GO
TO 5000
1240 IF a$="t" OR a$="T" THEN GO
TO 6000
1245 IF a$="h" OR a$="H" THEN GO
TO 6500
1246 IF a$="r" OR a$="R" THEN GO
TO 8000
1247 IF a$="v" OR a$="V" THEN GO
TO 8200
1249 IF a$="e" OR a$="E" THEN RA
NDOMIZE USR 0
1250 PRINT AT 21,0; BRIGHT 1; IN
K 2;"FOLOSITI DOAR COMENZILE IND
```

```
ICATE"
1260 PAUSE 50
1270 GO TO 1000
5000 CLS : PRINT TAB 10; BRIGHT
1; FLASH 1; INVERSE 1;"Oscilogra
ma"
5010 PRINT "Dupa apasarea taste
i "; BRIGHT 1;"ENTER"; BRIGHT 0;
"se pot vedea 8 axe orizontale"
"cu marcaj de scara si 8 linii
de date."
5020 PRINT "Acum PORNITI BANDA
si observati " /"liniile cu date.D
aca semnalul" /"ajunge corect in
calculator," /"se vad impulsuri m
obile," /"care trebuie sa fie sim
etrice si" /"lungi de cca.5-9 uni
tati."
5040 LET line=400
5050 PRINT "Imaginea se va opri
" /"apasind tasta "; BRIGHT 1;"B
REAK"; BRIGHT 0
5060 PRINT "Pentru a reveni la
menu-ul principal "; BRIGHT
1; FLASH 1;"Q"; FLASH 0;"uit";
BRIGHT 0;"."
5070 PAUSE 0
5080 GO TO line
6000 CLS : PRINT TAB 5; INVERSE
1; BRIGHT 1; FLASH 1;"Analiza in
durata"
```

(CONTINUARE ÎN NR. VIITOR)



APRINDERE ELECTRONICĂ

MIHAI SPIRESCU

Analizând mai multe scheme de aprindere auto, am ajuns la varianta prezentată alăturat.

Montajul consumă din bateria de 12 V între 0,4 A și 0,6 A, consumul crescând cu turația motorului. Montajul funcționează chiar dacă tensiunea bateriei scade pînă la minimum 10 V.

De la început precizez că prin intermediul bobinei de inducție, al platinei și al delcoului există scintele la bujii în tot timpul cît platina este deschisă. Aceasta face ca absolut tot combustibilul existent în cilindrul respectiv, la care este distribuită scînteia, să ardă.

Din figura 1 se observă că transformatorul TR împreună cu tranzistorul T1 constituie un oscilator I, pilotat de T2, care este controlat de T3 și care începe să oscileze din momentul cînd montajul este alimentat cu 12 V. În acest moment, în transformatorul TR se aud slab niște pocnituri rare, ceea ce denotă că oscilatorul I a început să lucreze pe o frecvență foarte joasă. Condensatorul C1 se etalonează la reglare, pentru a nu apărea oscilații parazite peste oscilația generatorului.

Tiristorul T4, împreună cu T5 și D3, constituie un alt oscilator, II, comandat de închiderea și deschiderea platinei. Astfel, C4 se încarcă și se descarcă în poarta tiristorului T4. O parte din semnalul de închidere și deschidere a tiristorului se injectează prin R14 și D1 (DZ10) în baza lui T3, care mai departe comandă pe T2 și acesta pe T1, care constituie primul oscilator.

Trenurile de frecvență ce se dau prin D2, redresate, încarcă pe C3,

care la rîndul lui se descarcă cu circa 400 V pe înfășurarea primară a bobinei de inducție. D4 închide la masă impulsurile parazite ce ar apărea.

Buna funcționare a acestui tip de aprindere depinde de calitatea constructivă a transformatorului TR, de


tiristorul T4 și de C3.

Transformatorul TR este construit astfel: se alege un pachet de tole din ferosiliciu de circa 2 cm² secțiune, cu fereastră a tolelor mică, deoarece avem puține spire la înfășurări. La fundul carcasei se așază prima înfășurare (I) de 150 de spire cu sîrmă de 0,27 mm CuEm, spiră lingă spiră. Cea de-a doua înfășurare (II), izolată bine față de prima, va conține 50 de spire cu sîrmă de 1 mm CuEm. Deasupra se pune un strat sau două de hostafan, după care se bobinează a treia înfășurare (III), de 50 de spire, cu sîrmă de CuEm 0,27 mm. Urmează izolamentul și se pune cea de-a patra (IV) înfășurare de 150 de spire, cu sîrmă de CuEm 0,27 mm. Se izolează și ea bine, apoi se introduc tolele întrețesut. Începuturile înfășurărilor vor fi notate cu varnișuri de diferite culori, față de sfîrșiturile înfășurărilor, ca în figura 3.

Înfășurările vor fi izolate bine (cu hostafan) între ele.

Din figurile 1 și 3 se observă legarea lui TR la montaj. Bobina III se leagă cu începutul la punctul 1 de pe cablaj și sfîrșitul la emitorul lui T1. Bobinele I și IV se vor lega în serie, adică sfîrșitul bobinei I cu începutul bobinei II și se lasă, bine izolat, în aer. Astfel acestea constituie de acum o singură bobină care are începutul bobinei I și sfîrșitul bobinei IV. Acum începutul se va lega la emitorul lui T1 și sfîrșitul la punctul 2 pe cablaj. Legarea acestor două bobine în serie, și care între ele cuprind pe celelalte două, s-a făcut pentru a se elimina eventuala capacitate ce apare între bobine în timpul funcționării transformatorului.

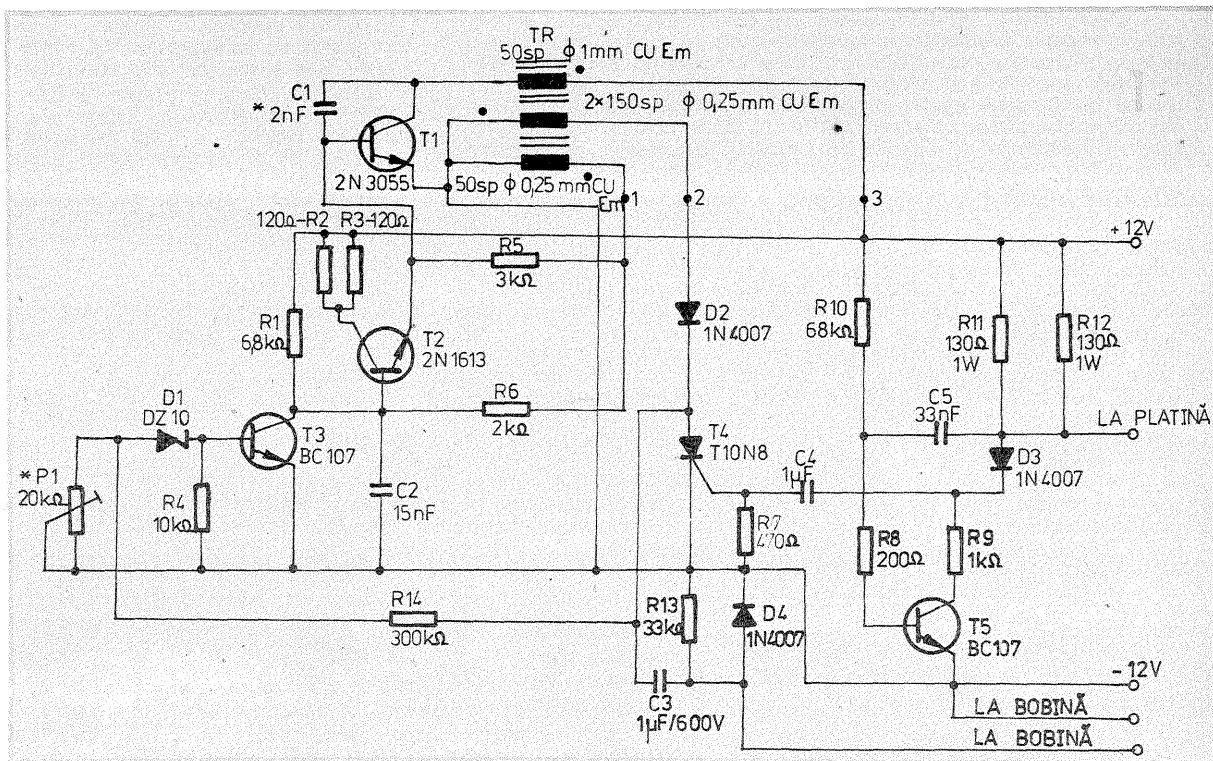Bobina II se leagă cu începutul la punctul 3 pe cablaj și cu sfîrșitul la colectorul lui T1 (vezi figura 2). Cablajul este realizat la scara 1/1 din



ÎNCĂRCAREA ACUMULATOARELOR

Electronist ION VLAD,
dr. ing. IOSIF LINGVAY, YOSAVN

După cum se știe, durata de exploatare în condiții de siguranță deplină a unui acumulator plumb-acid sulfuric este determinată în foarte mare măsură de corectă exploatare a acestuia. În timpul exploatării unui acumulator plumb-acid sulfuric, o deosebită atenție trebuie acordată reîncărcării corecte a bateriei, imediat (cît mai repede posibil) după ce din aceasta a fost folosită o anumită cantitate de energie, chiar dacă nu s-a produs descărcarea completă. La reîncărcare trebuie avut în vedere să nu se producă supraîncărcarea bateriei, ceea ce are drept urmare un consum suplimentar de energie, descompunerea masivă a electrolitului, distrugerea masei active și fărîmițarea acesteia (pastă) etc.

În cele ce urmează se prezintă un aparat care rezolvă problema încărcării automate a acumulatorilor cu plumb la capacitatea lor nominală, fără riscul supraîncărcării.

Aparatul, conform schemelor din figurile 1 și 2, asigură următoarele performanțe și facilități:

- economicitate maximă, întrerupînd alimentarea primarului transformatorului coborîtor de tensiune cînd bateria s-a încărcat la capacitatea nominală, ținînd cont și de temperatura ambiantă;
- elimină riscul conectării cu polaritate inversă a bateriei la redresor; în cazul unei conectări greșite, în cazul unei conectări greșite, releul din circuitul primarului nu închide contactele K2 și greșeala este vizualizată prin aprinderea LED-ului roșu. Conectarea corectă este indi-

cată de lumina verde a LED-ului D3;

— încărcarea automată a bateriilor cu plumb, cu capacitatea de pînă la 200 Ah, curentul maxim de încărcare fiind de 20 A;

— indicarea sfîrșitului încărcării prin lumina becului cu neon Ne.

Aparatul se compune din două părți distincte, respectiv un modul redresor cu variator de curent (tensiune) și un modul de urmărire a tensiunii pe baterie, cu decuplarea automată a bateriei la încărcarea acesteia.

Redresorul propriu-zis (fig. 1) este format din transformatorul coborîtor de tensiune, puțtea redresoare și tiristorul de reglare a intensității curentului cu elementele anexe. Transformatorul este protejat în primar cu siguranța fuzibilă de 2 A. Întrerupătorul K₁ asigură „acționarea” montajului de la rețea și are ax comun cu potențiometrul P₂. Întrerupătorul K₂ este reprezentat de contactele normale deschise ale releului R113A (fig. 2) și asigură pornirea (alimentarea) montajului cînd bateria este descărcată și corect cuplată, la redresor, respectiv întreruperea rețelei cînd bateria este încărcată sau este greșit conectată la redresor. Becul cu neon Ne, prin rezistența de 100 kΩ (1 W) indică prin

aprinderea sa faptul că aparatul este cupiat la rețea (K₁ închis), însă bateria este încărcată (LED-ul verde luminează) sau greșit cuplată la redresor (LED-ul roșu luminează).

Transformatorul coborîtor de tensiune va debita în secundar 20 A/16 V în gol, deci va fi de minimum 320 VA. Grupurile RC de 50 Ω — 0,1 μF sînt pentru protecția comutatoarelor, contactelor releului, a tiristorului și totodată contribuie la antiparazitarea (electrică) a montajului.

Puntea redresoare este de tipul 20PMO5 sau clasă superioară, montată pe o suprafață metalică (aluminiiu sau cupru) radiantă de minimum 100 cm². În lipsa unei punți 20PMO5, aceasta poate fi înlocuită cu patru diode D10NO5; 10SIO5, 20SIO5 sau echivalente.

Prin R10 și D10 se obține o tensiune stabilizată (13 V) pentru generatorul de impulsuri realizat cu tranzistorul unijuncțiune (TUJ) de tip ROS11A sau echivalent. Frecvența generatorului de impulsuri este dată de grupul P₂C₂ din emitorul lui T₃.

În cazul în care P₂ este de 10 kΩ, C₂ va fi de 1 μF (pe cablaj 2 x 0,47 μF). Dacă P₂ este de 100 kΩ, C₂ va fi de 0,1 μF. Impulsurile generate de T₃ sînt aplicate pe poarta tiristorului T22NO5 (sau echivalent). Tiristorul




sticlotoxolit mai gros ($\neq 2$ mm).

În caz că T1 nu oscilează, se vor inversa capetele bobinei III. Condensatorul C3 trebuie să fie nepolarizat, ca de altfel toate condensatoarele din montaj, și să aibă o tensiune de lucru de peste 600 V. Tiristorul T4 poate fi de orice tip ce funcționează la peste 1 A și la peste 800 V. Rezistențele R11 și R12 vor fi de minimum 1 W, iar celelalte rezistențe vor fi de cel puțin 0,5 W.

Montajul funcționează indiferent de cum sînt legate firele la bobina de inducție.

La montarea acestei aprinderi se vor scoate și lăsa în aer, bine izolate, conexiunile montajului clasic, aceasta pentru a se putea trece în caz de defecțiune pe sistemul clasic. Firul de platină se leagă și el la platină, după ce s-a scos cel de la clasic. Condensatorul de la platină poate fi scos sau poate să rămână în circuit, deoarece nu afectează cu nimic bunul mers al acestei aprinderi.

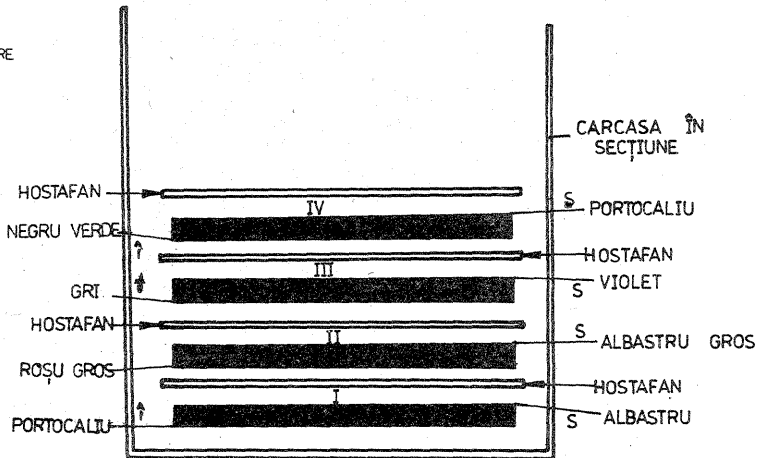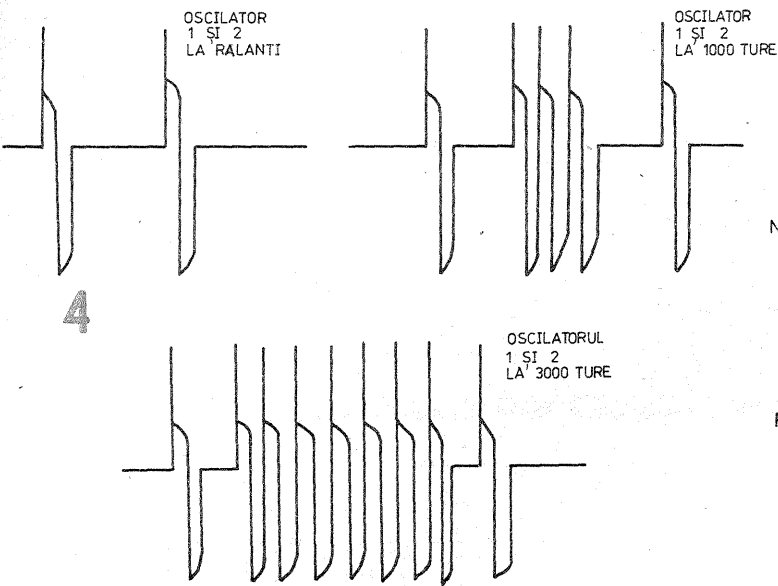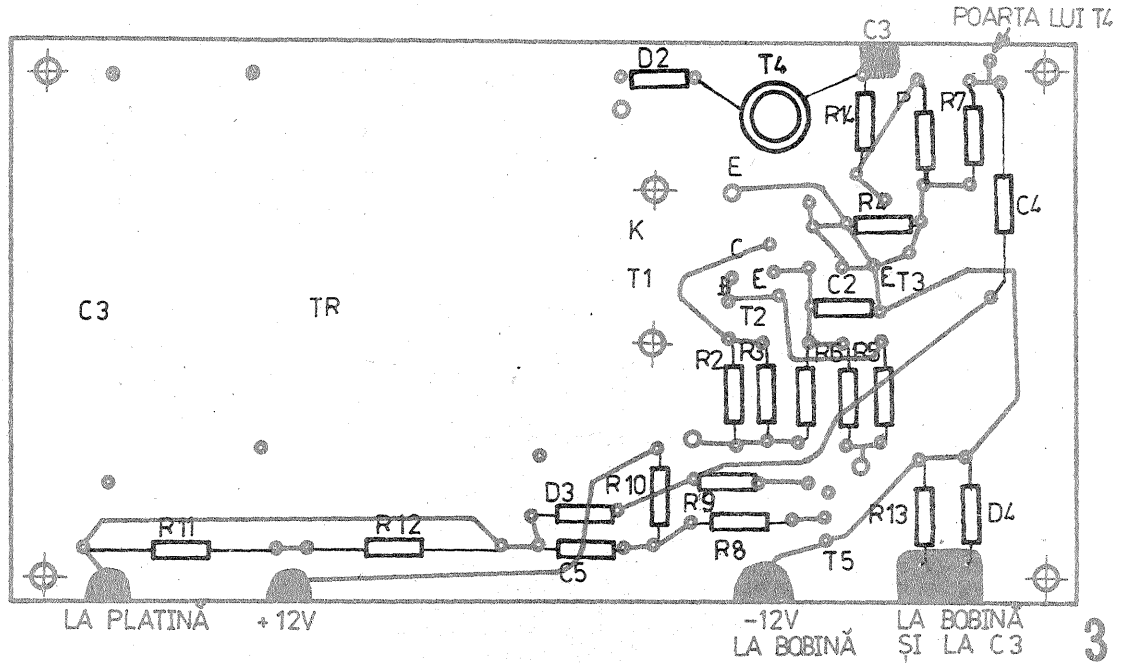Din oscilogrammele obținute în colectorul lui T1 (fig. 4) se observă că



- TR = ÎNFĂȘURĂRILE
- I — 150 sp ϕ 0,27mm CUEm
 - II — 50 sp ϕ 1mm CUEm
 - III — 50 sp ϕ 0,27mm CUEm
 - IV — 150 sp ϕ 0,27mm CUEm
- HOSTAFAN GROS \neq 0,1mm

ATENȚIE
SE UNESC:
PORTOCALIU BOBINA I
cu PORTOCALIU BOBINA IV
sau
ALBASTRU BOBINA I
cu NEGRU VERDE BOBINA IV

la creșterea turației motorului, timpul de funcționare a oscilatorului 1 se apropie de timpul de lucru al oscilatorului 2; totodată, timpul de lucru al ambelor oscilatoare crește.

Schema a fost experimentată pe autoturismele „Dacia 1300” și „Da-

cia 1310”, funcționînd fără defecțiuni timp de 5 ani. Nu este necesar să se aducă nici o modificare esențială la distanța de la platină, distanța de la electrodul bujiilor sau la avans, astfel că se poate trece oricînd pe montajul clasic în caz de


defecțiune. La dorință se pot face și aceste reglaje mai fine, dar la trecerea pe clasic va porni mai greu motorul. Tiristorul T4 este de tipul T10N8, produs I.P.R.S.-Băneasa.

Montajul a fost introdus într-o cutie metalică și aceasta fixată cu șur-

ub lângă bobina de inducție. Cutia trebuie să fie etanșă pentru a nu pătrunde apă la spălarea sau eventuală umezeală de la ploaie, în timpul deplasării autoturismului.

va fi montat cu filet pe un radiator de cca 100 cm² (poate fi comun electric cu cel de la 20PM05 — arie totală 200 cm² minimum); în cazul punții realizate din diode discrete, radiatoarele vor fi izolate între ele electric. Intensitatea curentului de încărcare este indicată de ampermetrul I, care este etalonat pentru 20 A la cap de scală.

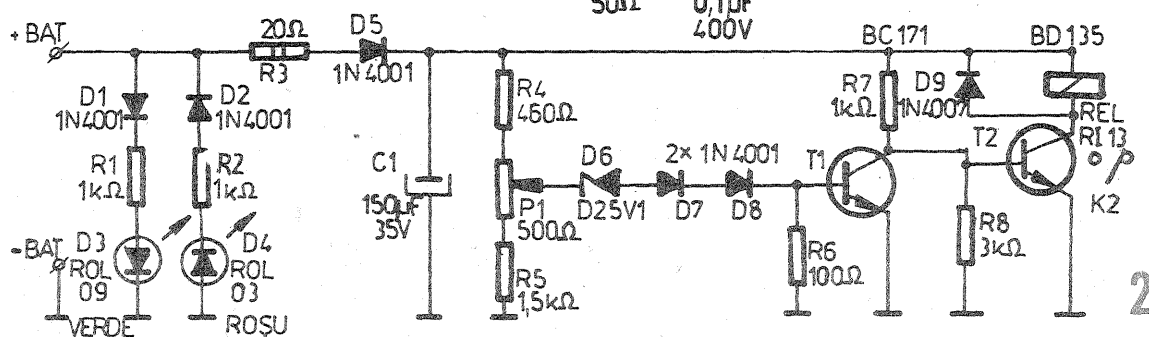„Automatica” aparatului este asigurată de montajul din figura 2. Grupurile D₁, D₃, respectiv D₂, D₄ cu rezistențele serie asigură vizualizarea conectării corecte sau incorecte a bateriei la redresor (LED verde —



baterie corect conectată; LED roșu — baterie invers conectată). Prin R₃ (20Ω/1—2 W) se asigură un histeris ce întîrzie recuplarea releului, respectiv recuplarea se face cînd tensiunea pe baterie a scăzut la 13,5 V. D₅ protejează pe T₁ și T₂ la o eventuală conectare inversă a bateriei și ajută la compensarea termică a nivelului de încărcare cu -2 mV/°C.

Din divizorul R₄, P₁, R₅ se culege semnalul de tensiune cu care se comandă T₁ și T₂ prin grupul de

(CONTINUARE ÎN PAG. 18)

INDICATOR de NIVEL

Ing. VICTOR DAVID

Indicatorul de nivel este destinat vizualizării mărimii vîrf la vîrf/medii a unei tensiuni de audiofrecvență (VU-metru) sau a unei tensiuni continue.

Gama de 28 dB (39 mV...1 V) a tensiunii de intrare este împărțită în trepte de 4 dB, ca în tabel.

O particularitate a acestui indicator este vizualizarea tensiunii sub formă de bară luminoasă sau ca punct luminos mobil, la alegere.

FUNCȚIONARE

În figura 1 este prezentată schema electrică a indicatorului. Pe

gice de la ieșirile comparatoarelor.

De exemplu, pentru o tensiune cuprinsă între 100 și 158 mV vom avea la ieșirile comparatoarelor nivelurile logice LLLLLLHH (de sus în jos pe schemă), deci ieșirile porților P_8, \dots, P_{15} vor indica HHHHLL. LED-urile, fiind conectate cu anodul la +5 V, se vor aprinde pentru nivel LOW pe ieșirile porților. Pentru exemplul prezentat, vor fi aprinse LED₆ - LED₈, celelalte fiind stinse.

La trecerea comutatorului K₁, pe poziția „punct”, pe bara COM apare


NIVEL (dB)	NIVEL (V)	REZISTENȚA DIN DIVIZOR (kΩ)
		R ₁ 120
0	1,000	R ₂ 11,1
-4	0,631	R ₃ 6,89
-8	0,398	R ₄ 4,41
-12	0,251	R ₅ 2,78
-16	0,158	R ₆ 1,75
-20	0,100	R ₇ 1,11
-24	0,063	R ₈ 0,696
-28	0,039	R ₉ 1,194

intrările inversoare ale comparatoarelor se aplică tensiunile de referință, obținute chiar din tensiunea de alimentare cu ajutorul divizorului R₁, ... R₉.

Cu comutatorul K₁, în poziția „bară”, porțile P₁, ... P₇ primesc nivel LOW pe intrările comune, deci vor avea HIGH la ieșire; porțile P₈, ... P₁₅ devin inversoare, la ieșirile lor apărînd negate nivelurile lo-

tensiunea +5 V, ceea ce determină porțile P₁, ... P₇ să lucreze ca inversoare. Astfel, dacă ieșirea unui comparator este în starea HIGH, poarta care comandă LED-ul de pe nivelul imediat inferior va avea LOW pe intrare, deci HIGH la ieșire, LED-ul respectiv fiind așadar stins.

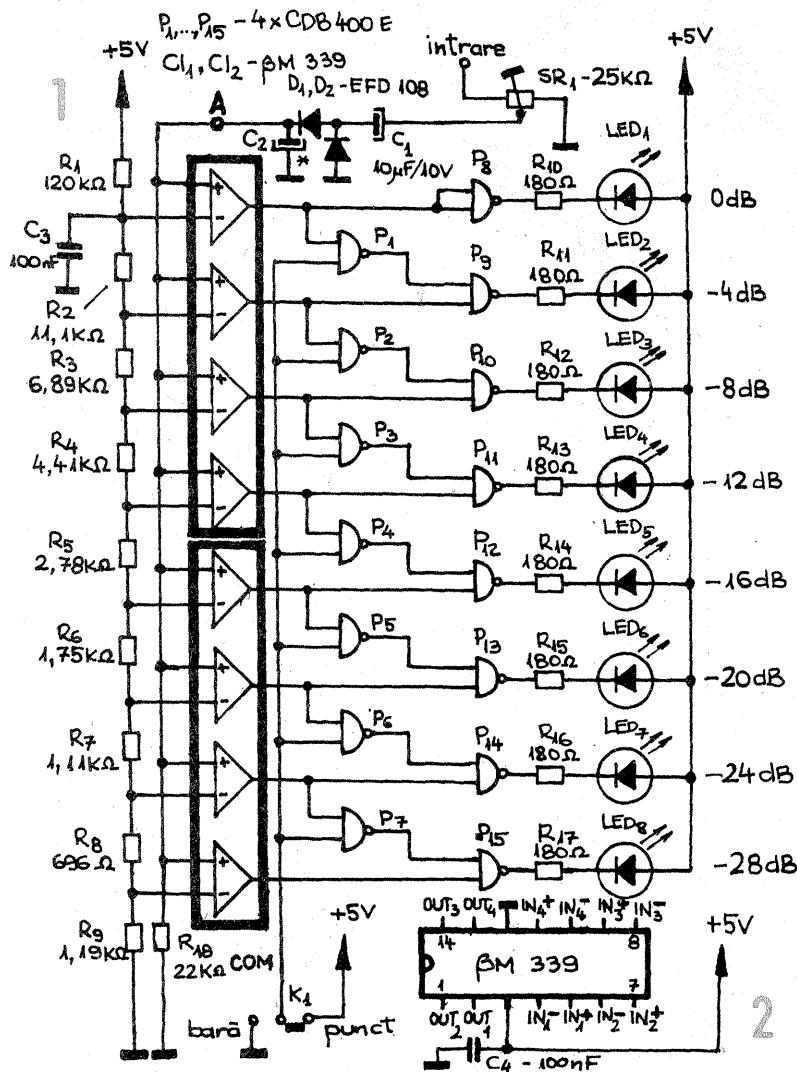Pentru exemplul anterior, la ieșirile porților P₁, ... P₇ avem HHHHLL. Pe celelalte intrări ale porților P₈, ... P₁₅ avem LLLLLHHH, deci la ieșiri vom obține



HHHHLHH, adică va fi aprins doar LED₆.

Tensiunile continue pozitive se aplică în punctul A, iar cele de audiofrecvență prin intermediul detectorului format din D₁, D₂, C₁, C₂. Se poate vizualiza valoarea vîrf la vîrf sau valoarea medie a semnalului de audiofrecvență variind capacitatea condensatorului C₂ între 0,33 μF și 4,7 μF.

INDICAȚII CONSTRUCTIVE

Pe lângă decuplările uzuale pentru circuitele TTL, se vor decupla obligatoriu comparatoarele cvadruple 3M339 cit mai aproape de pi-

nul 3. Sensibilitatea montajului fiind ridicată, se impune și decuplarea tensiunii de referință cu condensatorul C₃.

După cum se observă din schema electrică, indicatorul are o structură expandabilă, necesitînd pentru încă 4 LED-uri un circuit integrat 3M339 și două circuite CDB400E.

O interesantă aplicație a indicatorului descris este utilizarea sa ca indicator de nivel de înregistrare, pentru care va lucra parțial ca indicator punct luminos, iar la niveluri superioare nivelului maxim admis ca indicator bară luminoasă.

tene, se va amplasa amplificatorul.

Amplificatorul va trebui protejat prin introducerea într-o cutie de material plastic.

După stabilirea regimului de funcționare, amplificatorului i se vor monta capacele, apoi va fi turnat în ceară de albine, aceasta fiind singura soluție la nivel de amator pentru a-l proteja împotriva căldurii și frigului excesiv.

Nu se recomandă stearina, smoala etc. și nici plasticul expandat.

Amplificarea în gama de FIF este de 40 dB, iar amplificarea în gama de UIF de 43 dB.

BIBLIOGRAFIE

QST Magazine, 1973—1979

DATELE BOBINELOR

L₁ = 3 spire CuEm Ø 1 mm, pe dorn de 6 mm; L₂ = 5 spire CuEm Ø 1 mm, pe dorn de 3,5 mm; L₃ = 3 spire CuEm Ø 1 mm, pe dorn de 6 mm; L₄ = 3 spire CuEm Ø 1 mm, pe dorn de 6 mm; L₅ = 3 spire CuEm Ø 1 mm, pe dorn de 3 mm; L₆ = 4 spire CuEm Ø 1 mm, pe dorn de 4 mm; L₇ = 3,5 spire CuEm Ø 1 mm, pe dorn de 3 mm; L₈ = 3,5 spire CuEm Ø 1 mm; L șoc 1 și 2 = 25 spire CuEm Ø 0,3 mm, bobinate pe ferită de 1 mm

ANTENA

SWAN

Referitor la articolul „Antenă Swan” publicat în revista „Tehnum” nr. 2/1988, pag. 6, cititorul nostru sing. **Ilie Păscărel** din Miercurea-Ciuc face unele precizări menite să faciliteze abordarea acestei construcții de către amatorii cu mai puțină experiență în domeniu, propunînd totodată, spre exemplificare, o variantă concretă de antenă Swan cu 9 elemente (4 active și 5 pasive), calculată pentru gama de frecvențe 144 ÷ 146 MHz, respectiv banda de 2 m (figura alăturată).

În articolul citat, notațiile din tabel reprezintă:

D1 = reflectorul antenei;
D2 = doi directori identici (1 și 2);
D3 = doi directori identici (3 și 4);
d1 = primul dipol activ (după reflector);
d2 = al doilea dipol activ;
d3 = al treilea dipol activ;
d4 = al patrulea dipol activ, la care se face adaptarea cablului coaxial de coborîre.

Trebuie menționate performanțele deosebite ale acestei antene și avantajele ei față de celelalte tipuri de antene directive, și anume: un câștig cuprins între 17,4 și 18 dB pentru gama de frecvențe 144—146 MHz, respectiv 18 dB pentru 144—144,5 MHz; 17,75 dB pentru gama 144,5—145 MHz și 17,4 dB pentru gama 145—146 MHz.


Raportul față-spate este peste 30 dB.


Lățimea de bandă este foarte bună pentru traficul în banda de radioamatori de 2 m. Un asemenea câștig ar putea fi realizat cu o antenă „LONG YAGI” cu 16 elemente, avînd lungimea de cca 10 m, cu probleme deosebite pentru construcție și susținere.

Lobul de radiație este foarte îngust, ceea ce impune o dirijare precisă a antenei pe direcția emițătorului. Prin conectarea etajată a două antene SWAN putem obține un câștig de pînă la 21 dB, iar la patru antene pînă la 24 dB.

Amatorii care doresc să construiască această antenă pot consulta lucrarea „Cartea radioamatorului” de Gh. Stănculescu, Editura Sport-Turism, București, 1981, capitolul „Antene pentru traficul de radioamatori”.

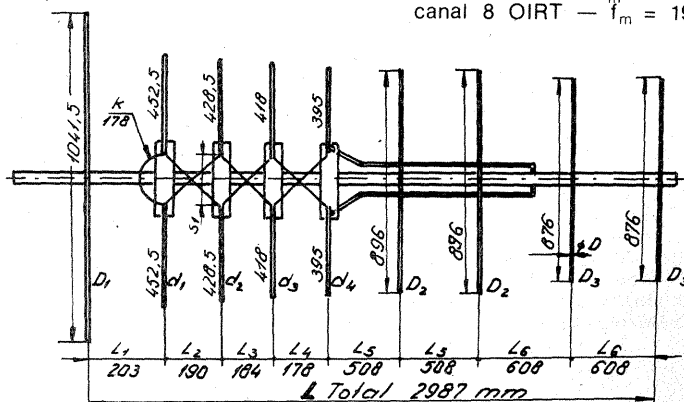De asemenea, în tabelul prezentat se vor face următoarele modificări: rîndul 1 — d₁ = 452,5 mm; canal 4 OIRT — D₁ = 1 702 mm; canal 5 OIRT — D₁ = 1 562 mm; canal 5 CCIR — f_m = 177,5 MHz; canal 8 OIRT — f_m = 194 MHz.



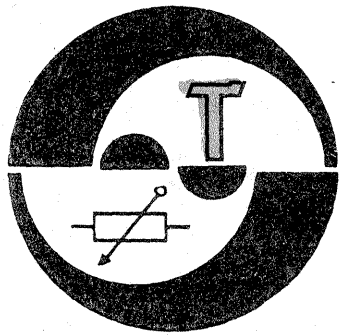

OSCILATOR

Elev GABRIEL PAPUC

Montajul din figura 1 reprezintă un oscilator în banda de 80 m.

Oscilatorul este de tip Clapp (oscilator în trei puncte), o variantă a oscilatorului de tip Collpits. Acest tip de oscilator asigură o bună stabilitate a frecvenței și puritatea formei undelor.

Schema folosește tranzistoare de tip BC. Tranzistorul T₁, de tip BC172C, este folosit în oscilator, iar tranzistorul T₂, de tip BC171A, este folosit ca separator. În cazul folosirii altui tip de tranzistoare se vor modifica polarizările celor două tranzistoare (se ajustează valorile rezistențelor de 150 k Ω , respectiv 75 k Ω), astfel încât să nu se modifice forma semnalului (oscilatorul să nu genereze armonice).

Condensatoarele folosite acoperă o bandă de 400 kHz

Condensatorul variabil este de tipul celor folosite în receptoarele „Oberon”, „Mamaia” — secțiunea pentru UUS. Bobina L din oscilator se realizează pe o carcasă de FI — 10,7 MHz. Se elimină condensatoarele de 150 și 50 pF și se bobinează 42 de spire cu fir de CuEm \varnothing 0,15 mm.

Toate componentele folosite vor fi

de bună calitate (condensatoarele vor fi cu mică sau stiroflex). Alimentarea oscilatorului trebuie realizată de la o sursă stabilizată de 12 V

Caracteristicile oscilatorului sînt următoarele:

— banda de frecvență este de 3,5 — 3,9 MHz;

— alunecarea frecvenței pe oră 150—200 Hz (după cca două ore de funcționare stabilitatea oscilatorului crește);


— valoarea semnalului de ieșire în emitorul tranzistorului T₂ este $U_{Vv} = 6 V_{Vv}$ (la ieșire se obține aproximativ $1 V_{Vv}$).

Montajul se ecranează în tablă de 1 mm, alimentarea făcîndu-se prin condensator de trecere de 1 nF.

Oscilatorului i se poate atașa un circuit pentru reglarea fină a frecvenței. Circuitul este realizat cu diodă varicap (fig. 2).

Rezistența R₂ stabilește valoarea minimă a tensiunii de polarizare a diodei DV pentru ca semnalul de radiofrecvență din oscilator să nu depășească tensiunea de polarizare în vederea eliminării riscului ca semnalul de înaltă frecvență să fie deformat sau redresat.

Condensatorul C, care are rolul

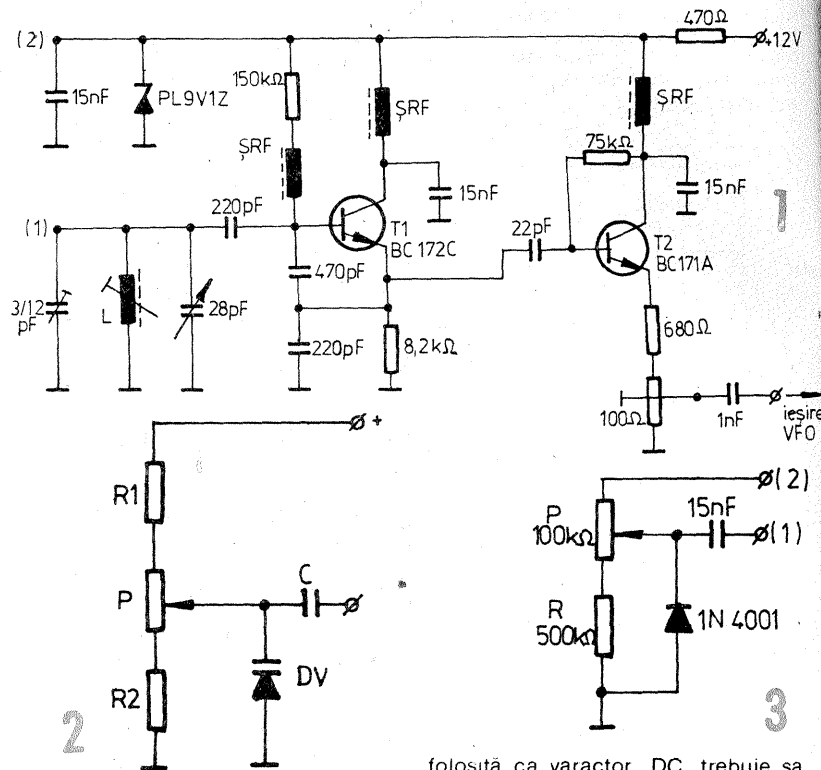

de a nu pune în scurtcircuit dioda DV, trebuie să fie de valoare mare față de cea a condensatorului din circuitul oscilant, pentru a nu influența frecvența de rezonanță.

Personal am folosit circuitul din figura 3.

Atenție! În oscilator valoarea condensatorului variabil este de 28 pF (maxim). Variația capacității diodei

folosită ca varactor, DC, trebuie să fie relativ mică pentru ca variația frecvenței să nu depășească valoarea de 2,7 kHz.

BIBLIOGRAFIE

1. V. Dolocan, Fizica electronicii solide
2. Radiorecepția de la A la Z, Colectiv de autori, Editura „Albatros”

(URMARE DIN PAG. 15)

diode D₆, D₇ și D₈. Dioda D₆ va fi de tipul DZ5V6Z; D₇ și D₈ pot fi oricare dintre tipurile 1N4001—1N4007. De asemenea, D₇ și D₈ pot fi înlocuite cu un singur dispozitiv DRD2 sau întreg grupul D₆, D₇, D₈ cu un DL6V2 A sau B, respectiv DL6V8 A sau B. Releul RI13 este acționat de T₂ și asigură cuplarea—decuplarea rețelei în funcție de starea de încărcare a bateriei. Acest releu poate fi înlocuit cu alte tipuri de releu cu bobina de 12 V, acordîndu-se o atenție deosebită izolației contactelor (acestea cuplează și deci trebuie să izoleze rețeaua de 220 V) și capabilității lor de curent (sarcina este transformatorul, deci puternic inductivă, iar curentul comutat de cca 2 A). Acest montaj funcționează astfel: atîta vreme cît bateria este descărcată, datorită grupului R₄P₁R₅ și D₆D₇D₈ cu R₆ între colectorul și emitorul lui T₁, nu trece curent, iar T₂, fiind polarizat pe bază prin R₇ și R₈, conduce anclanșînd releul RI13. În momentul în care tensiunea bateriei depășește pragul fixat de P₁, tranzistorul T₁ trece în saturație scurtcircuitînd pe R₆ și se blochează T₂, deci releul declanșează și se întrerupe alimentarea primarului transformatorului. Dioda D₉ protejează pe T₂ de tensiunile autoinduse de bobina releului.

În figura 3 sînt date schițele cablajului imprimat și de implantare pentru montajele din figurile 1 și 2. Grupurile RC sînt montate direct pe

tranzistor, respectiv pe releu — comutator. La fel și rezistența de 100 k Ω . Diodele luminescente D₃ și D₄, precum și becul cu neon vor fi montate direct pe panoul aparatului.


Reglarea aparatului se face astfel: se pune bateria la bornele +/— ale redresorului. Tensiunea bateriei se urmărește cu un voltmetru de precizie, care asigură citirea tensiunii cu precizia de două zecimale. Reglajul se face la o temperatură a bateriei (și cea ambiantă) de 20°C. Se pornește încărcarea bateriei și se acționează P₁ astfel încît releul să decupleze cînd, la 20°C, tensiunea la bornele bateriei atinge valoarea de 14,50 V. Se va descarca bateria pe un bec pînă cînd scade tensiunea


sub 13,5 V, cînd releul va anclanșa din nou. Se lasă să se încarce din nou bateria și se urmărește ca declanșarea să se producă din nou la 14,50 V. În timpul acestor reglaje se recomandă ca din P₂ să se stabilească un curent de 1/20 din capacitatea bateriei în Ah. Montajul astfel realizat va permite încărcarea completă a bateriei în funcție și de temperatura ambiantă, respectiv la o tensiune mai mică atunci cînd temperatura este ridicată și mai mare cînd temperatura ambiantă este mai mică. Autoreglarea (compensarea) în temperatură a încărcării este asigurată de D₅D₆D₇ și D₈ și constă în decalarea tensiunii de prag cu 6

mv/°C spre valori mai mari cînd temperatura este mai mică de 20°C, respectiv mai mici cînd temperatura depășește 20°C, prelungind astfel durata de exploatare a bateriei.

Atenție! Încărcarea bateriei se face la un curent de maximum 1/10 din capacitatea în Ah dată de fabricant. În caz de forță majoră (urgență), se poate încărca și cu 1/5, însă numai de 1—2 ori în toată durata de utilizare a bateriei.

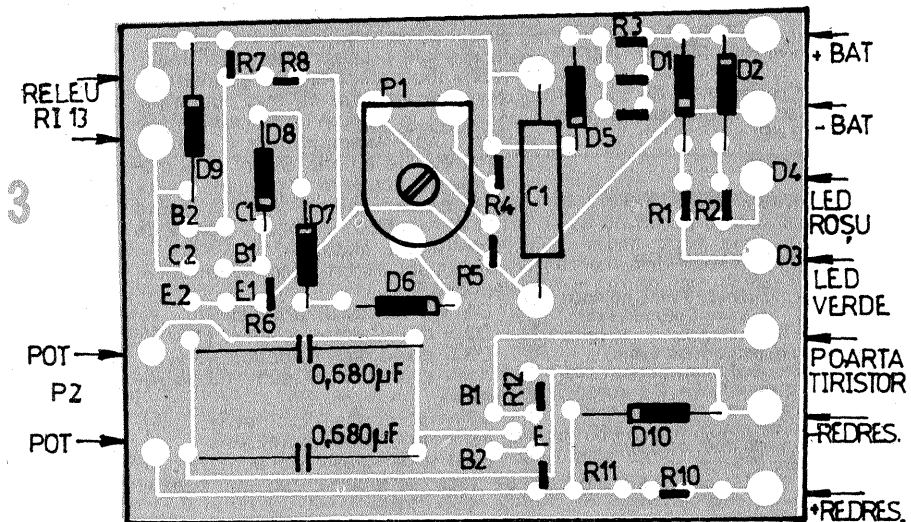În cazul utilizării montajului la încărcarea bateriilor mai mari (electrotrocare etc.), se vor redimensiona corespunzător releul, transformatorul, puntea redresoare și tiristorul.



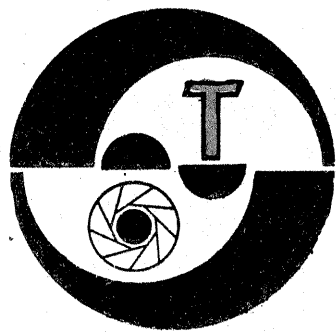

FOTOGRAFIEREA CORECTĂ

Ing. DORIN GOAGĂ,
Fotocineclubul „Micronul” - București

Au fost tipărite multe materiale din domeniul foto, dar cu toate acestea fotoamatorul începător este încă dezorientat. Acest lucru se întâmplă și datorită faptului că începătorul este, de fapt, mereu altul, dar și pentru că autorii, o dată cu dezvoltarea tehnicii în domeniu și îmbogățirea experienței proprii, se adresează fotoamatorilor avansați. De aceea consider oportun un articol pentru cei care doresc să fotografieze, fie și numai în vacanță sau în concediul de odihnă, un articol cu elementele principale de care fotoamatorul începător trebuie să țină seama.

La o primă întrebare: „care este cel mai bun aparat fotografic?”, nu se poate da un răspuns discriminativ. Prețul nu este elementul de bază pentru alegerea unui aparat. Adică nu se poate spune că un aparat mai scump de zece ori decât altul face fotografii de zece ori mai bune. Aparatul mai scump are mai multe posibilități tehnice, dar valoarea o dau ochiul de fotograf și mîna care îl folosește.

Cei care doresc să-și cumpere un aparat de fotografiat vor avea în vedere cele două lățimi de bază ale peliculelor, respectiv de 35 mm (denumite tip Leica) sau 6 cm (așa-numitul film lat).

Formatul fotografiei obținute pe filmul de 35 mm (perforat) poate fi 24 x 36 mm, cu baza mare de-a lungul filmului, situație în care se obțin 36 de poziții pe un film de 152 cm lungime, sau 12 poziții pe un film scurt, denumit uzual „karat”, care are alt model de casetă față de filmul de 36 de poziții. Sînt și aparate care au fereastra de fotografiere de 18 x 24 mm, cu baza mică de-a lungul filmului, și sînt de două tipuri: pentru casetă normală, respectiv 72 de poziții, și pentru casetă karat, respectiv 24 de poziții.

Formatul fotografiei pentru film lat poate fi 6 x 9 cm, la aparatele mai vechi, sau 6 x 6 cm, respectiv 6 x 4,5 cm, cînd se introduce o mască în fereastra de fotografiere. Se pot obține 9, 12 sau 16 fotografii pe un film lat, în funcție de formatele menționate.

Aparatele de fotografiat pot fi cu vizare prin obiectiv, denumite „reflex”, sau cu vizare separată. Unele modele de aparate cu vizare separată au un sistem de telemetrare cu transmisie mecanică la obiectiv. Aparatele reflex pot avea unul sau mai multe sisteme de punere la punct a clarității: pe geam mat, cu rastru, cu ruperea imaginii.

Aparatele cu vizare separată au obturatorul central, în obiectiv, iar cele cu vizare reflex au obturatorul focal, tip perdea, în planul filmului, sistem care complică foarte mult construcția aparatului și-i mărește prețul, dar îi conferă marele avantaj că imaginea din vizor trece prin obiectiv și tot aceasta ajunge pe film la fotografiere. Deci se pot stabili,

foarte precis, atât încadrarea, cît și claritatea imaginii. Pe de altă parte, fără afectarea filmului, care este obturat de perdea, se poate scoate obiectivul normal al aparatului și se poate folosi altul, cu focală mai mare, respectiv unghi de cuprindere mai mic — teleobiectivul, sau focală mai mică, respectiv unghi de cuprindere mai mare — grandangularul. Se pot folosi și inele intermediare pentru fotografierea de aproape — macrofotografierea.

Aparatele reflex pot avea un sistem exterior sau interior de măsurare a luminii.

Desigur, un element foarte important la un aparat fotografic este calitatea obiectivului. Se înțelege că, pentru obiective comparabile calitativ, după filmul lat se pot obține fotografii de dimensiuni mari, de calitate mai bună față de cele obținute de pe filmul îngust, însă pentru începătorul care lucrează la fotografii de dimensiuni relativ mici, diferențele nu sînt ușor de sesizat.

Despre filmele fotografice, în afară de lățime și tipul de casetă folosit, mai trebuie știut că pot fi negative alb-negru sau negative color, pe care se obțin imagini negative, de pe care se fac fotografii, sau pot fi reversibile, pe care se obțin imagini pozitive, conforme cu realitatea, color sau alb-negru și sînt destinate proiectiei pe ecran. Filmele reversibile se numesc uzual „diapozitive” și sînt de două tipuri: pentru lumină artificială, respectiv becuri cu halogen, sau pentru lumină de zi, care se pot folosi și la lumina blitzului.

Caracteristica de bază, valabilă pentru toate tipurile de film, este sensibilitatea. Aceasta ne dă un indice asupra cantității de lumină necesară impresionării optime a emulsiei fotografice.

Sensibilitatea se notează în unități DIN, ASA sau GOST. Corespondența dintre cele trei sisteme este cea din tabel.

Dar nici la întrebarea: „care este cel mai bun film?”, nu se poate răspunde în două cuvinte. Sensibilitatea normală este considerată cea de 21 DIN; filmele cu sensibilitate mai mică au granulație mai fină și contrast mai accentuat, dar necesită lumină mai multă la fotografiere, iar filmele cu sensibilitate mai mare se pot folosi și în condiții de iluminare

mai slabă, dar au granulația mai mare, iar aceasta se va observa pe fotografiile de dimensiuni mai mari.

Privind tabelul, se observă că dublarea valorii indicelui de sensibilitate notate în unități ASA și GOST se face aritmetic cu mici aproximații, spre deosebire de sistemul DIN, unde dublarea sensibilității se face din 3 în 3 unități. De exemplu, un film de 21 DIN este de două ori mai sensibil decît unul de 18 DIN și are jumătate din sensibilitatea unui film de 24 DIN.

O dată ce fotoamatorul a optat pentru un anumit aparat fotografic, și-a ales tipul de film în funcție de aparat, de intenții și condiții de fotografiere, trebuie să știe ce reglaje are de făcut pentru a fotografia corect. Acestea sînt: reglarea clarității în funcție de distanța de fotografiere și reglarea expunerii în funcție de sensibilitatea filmului folosit și condițiile de iluminare.

Pentru reglarea clarității, se rotește montura obiectivului pînă cînd cifra corespunzătoare distanței pînă la subiectul de fotografiat ajunge în dreptul reperului de citire. La aparatele reflex claritatea se poate determina prin vizor, fără să fie necesară citirea distanței pe montură, dar la aparatele cu vizare separată imaginea din vizor este totdeauna clară. Aceasta nu înseamnă însă că și pe film va fi la fel.

Pentru reglarea expunerii, trebuie știut că un film de o anumită sensibilitate necesită totdeauna aceeași cantitate de lumină care impresionează optim emulsia fotografică. Condițiile de fotografiere însă nu sînt totdeauna aceleași. De aceea, cantitatea de lumină care trece prin obiectiv trebuie reglată fie prin modificarea duratei cît impresionează emulsia filmului, timpul de expunere, fie prin modificarea diametrului deschiderii prin care pătrunde în aparat — diafragma.

Timpul de expunere se exprimă în fracțiuni de secundă, avînd valori standardizate, și anume: 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000. Se observă că valorile se înjumătățesc de la stînga la dreapta, respectiv se dublează de la dreapta la stînga, cu mici aproximații.

Nu toate aparatele au întreaga gamă de timpi de expunere; valorile uzuale sînt cuprinse între 1/30 și 1/500 secunde. Aparatele mai vechi au timpi de expunere puțin diferiți, și anume 1/50; 1/100; 1/200 etc. Diferențele însă nu sînt importante.

Pe montura aparatelor fotografice, din cauza spațiului restrîns, valorile timpului de expunere nu sînt trecute sub formă de fracție, marcîndu-se numai numitorul, de exemplu 15; 30; 60; 125; 500. În acest caz, faptul că matematic valorile se dublează de la stînga la dreapta nu trebuie să deruteze, în realitate timpul de expunere se înjumătățește de la un indice la altul.

Diafragma are tot valori fracționare, care de asemenea sînt standardizate, și anume: 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22.

Valorile de mai sus au fost astfel

determinate încît să realizeze o înjumătățire, respectiv o dublare a cantității de lumină de la un indice la altul, chiar dacă matematic variația este cu $\sqrt{2}$.

Pe montura obiectivului este trecut, tot din motive de spațiu, numai numitorul fracției, și anume: 1,4; 2; 2,8; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 16; 22, care reprezintă raportul între focala obiectivului și diametrul deschiderii relative: f/D .

Deci diafragma 11 este de două ori mai mare, mai deschisă, mai luminoasă față de diafragma 16 și jumătate față de diafragma 8.

Diafragma, spre deosebire de timpul de expunere, poate fi reglată și între doi indici, obținînd valoarea corespunzătoare.

Privind din nou scala indicilor de timp de expunere și diafragma, observăm cum valorile se înjumătățesc de la stînga la dreapta, în timp ce sensibilitatea filmelor uzuale de 15; 18; 21; 24; 27 DIN se dublează.

Răspunsurile la întrebările: „care este cea mai bună diafragmă?” și „care este cel mai bun timp de expunere?” se găsesc în cele ce urmează.

Teoretic, putem alege oricare pereche de valori de timp și diafragmă corespunzător cantității de lumină necesară unui film de o anumită sensibilitate. Practic, trebuie să ținem cont că, folosind o diafragmă cît mai închisă, sînt eliminate aberațiile marginale ale obiectivului, ceea ce influențează favorabil calitatea imaginii care ajunge pe film, intervenind și la mărirea cîmpului de profunzime. Aceasta înseamnă că la punerea clarității pe un plan mediu, vor ieși clare și obiectele aflate mult în fața planului, deci mai aproape de aparatul fotografic, cît și cele aflate în spatele acestui plan. Cîmpul de profunzime depinde și de focală, fiind mai mic pentru obiectivele cu focală mare și mai mare pentru focală mică.

La unele aparate, cîmpul de profunzime se poate determina pe o abacă de pe montura obiectivului, un exemplu fiind scala alăturată.


Reglînd claritatea pe un plan mediu aflat la 3 m distanță, se observă că pentru diafragma 4, marcată pe montura aparatului de o parte și de alta a reperului de citire a distanței, cîmpul de profunzime este cuprins între 2,4 m și 5 m, interval în care totul este clar. Dar dacă se folosește diafragma 11, tot ce este cuprins între 1,5 m și ∞ va fi redat clar pe film.

În ce privește timpul de expunere, trebuie ținut cont că la fotografierea cu aparatul susținut în mîini, există pericolul ca la timpi mai mari de 1/60, la declanșare, să se miște aparatul fotografic. Deci se pot folosi timpi mai mari de expunere numai atunci cînd aparatul fotografic se fixează pe tripod sau se sprijină de un corp rigid. Timpii de expunere foarte scurți, sub 1/1000, se folosesc atunci cînd se fotografiază obiecte care se deplasează cu viteză mare.

Ca exemplu de expunere se pot lua, pentru filmul de 21 DIN, diafragma 11 și timpul 125, în condiții de zi cu soare și peisaj urban

obiectiv (desfășurată)	m	1	1,4	2	2,8	4	5,6	8	11	∞	scala distanțelor		
montură fotoaparat		16	11	8	5,6	4	Δ	4	5,6	8	11	16	scala profunzimilor

DIN	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ASA	25	32	40	50	64	80	100	125	160	200	250	320	400
GOST	22	32	32	45	65	65	90	130	130	180	260	260	360

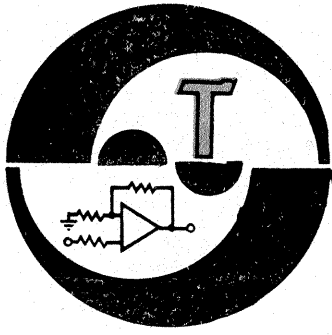

CONVERTOR UHF/VHF

Montajul folosește doua tranzistoare pnp cu germaniu de tip AF139 și transpune canalele benzilor IV-V în unul din canalele benzilor II sau III TV.

La intrare este montat un filtru L_1, L_2, C_1, C_2, C_3 care transferă semnalul de la antenă pe emitorul tranzistorului amplificator.

În colector, acest tranzistor are un circuit selectiv L_3, D_1, C_5 . Tranzistorul T_2 realizează funcția de convertor autooscilator. Frecvența de oscilație este dată de L_5, D_2, C_{11} .




Prin L_6, C_2 , respectiv prin L_7 , se trimite semnal la televizor, aproximativ 88-100 MHz.

Bobinele sînt construite din CuEm

\varnothing 0,4 astfel: $L_1 = 11$ spire; $L_2 = 3$ spire; $L_6 = 3$ spire; $L_7 = 2$ spire; $D_1 = 11$ spire. Liniile L_3 și L_5 au lungimea de 28 mm CuAg 0,8, iar L_4 are lungimea de cuplaj 18 mm.

Montajul se alimentează cu 10 V, iar diodele varicap cu 28 V.

RADIOELEKTRONIC, 12/1986

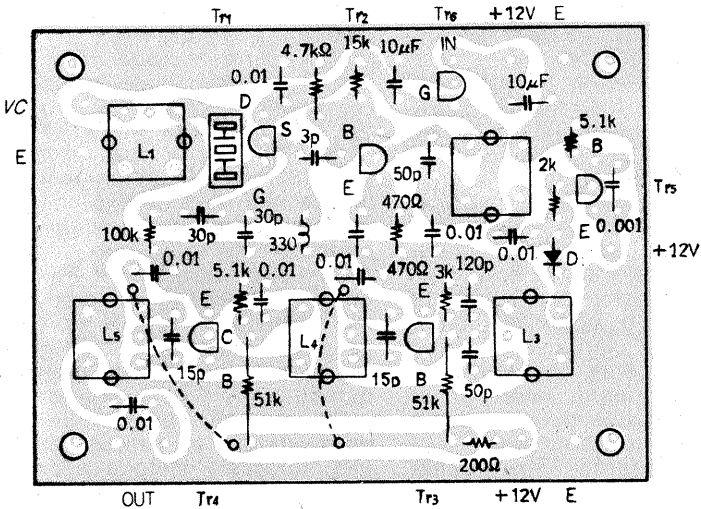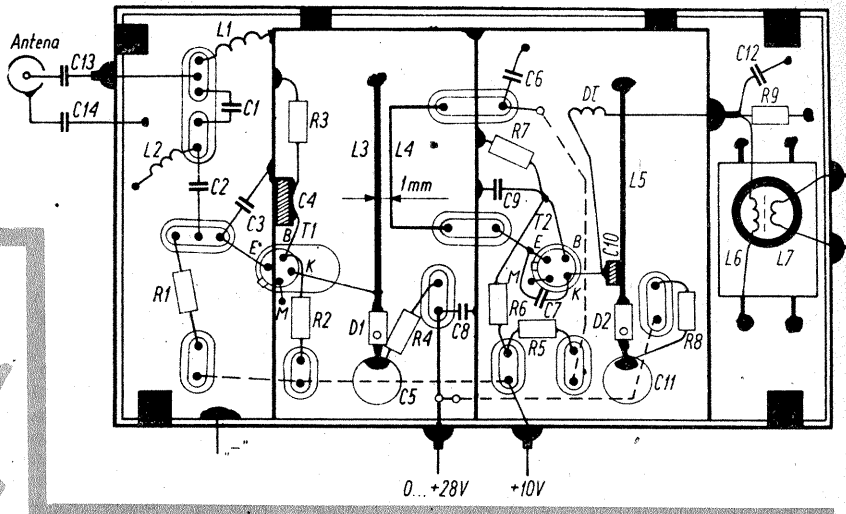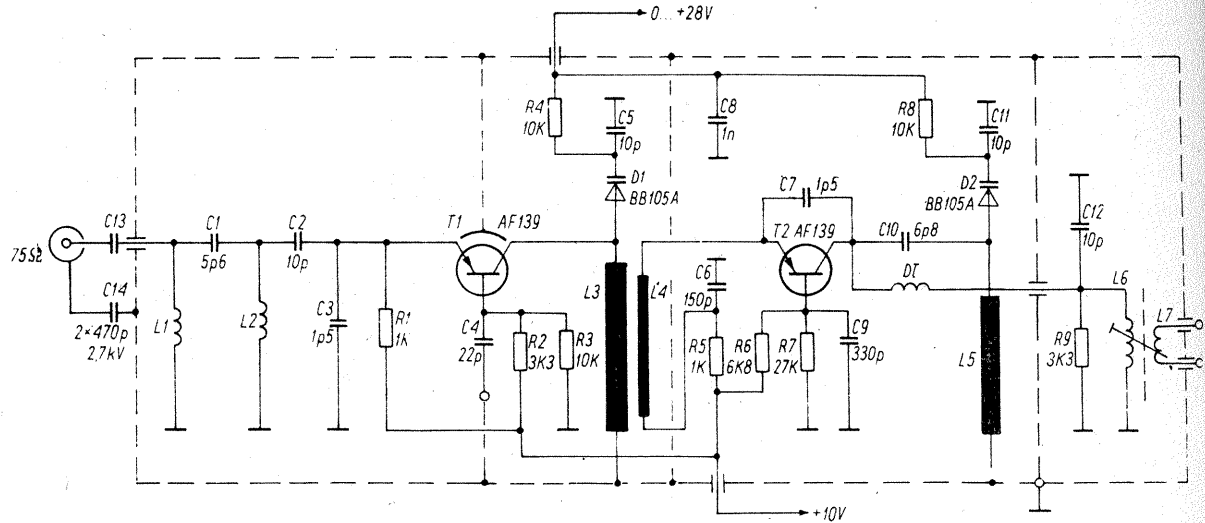

VXO

Pilotarea emițătoarelor impune generatoare de frecvență cu stabilitate ridicată, recomandate fiind schemele VXO.

Edificatoare în acest sens este schema alăturată, unde plecîndu-se de la un cuarț de 3,5 MHz se obțin diverse armonici.



Oscilatorul conține în serie cu cuarțul un circuit oscilant cu frecvența centrală 3,5 MHz; tot pe frecvența de 3,5 MHz este acordat și circuitul L_2, C . Tranzistorul din oscilator este 2SK19, care se poate înlocui cu BF245, celelalte tranzistoare din oscilator (T_2, T_3, T_4) sînt 2SC372 (BC170, BC171), tranzisto-

rul T_5 este pnp, 2SA495 (AC180).

La ieșirea lui L_2 semnalul are 3,5 MHz și trecînd prin dioda D se obțin diverse armonici ale acestuia, astfel circuitul L_3, C fiind acordat, pe 14 MHz (armonica a doua). Tranzistorul T_3 poate lucra în regim de multiplicator de frecvență, iar circuitele L_4 și L_5 se aduc la rezonanță pe frecvența dorită (28 MHz, 42 MHz etc.)

Stabilizatorul de tensiune T_6 este de tip 78L08, deci la ieșirea lui se obțin 8 V. Acest circuit poate fi înlocuit cu un tranzistor și o diodă Zener.

CQ — HAM RADIO, 4/1980

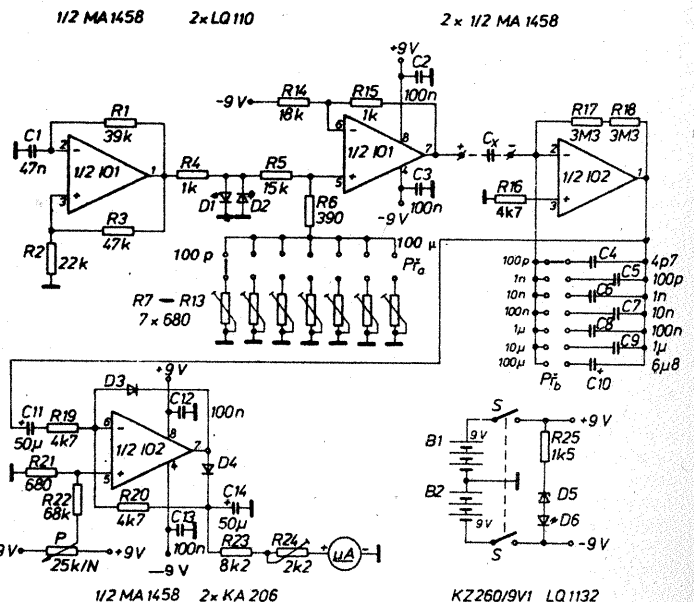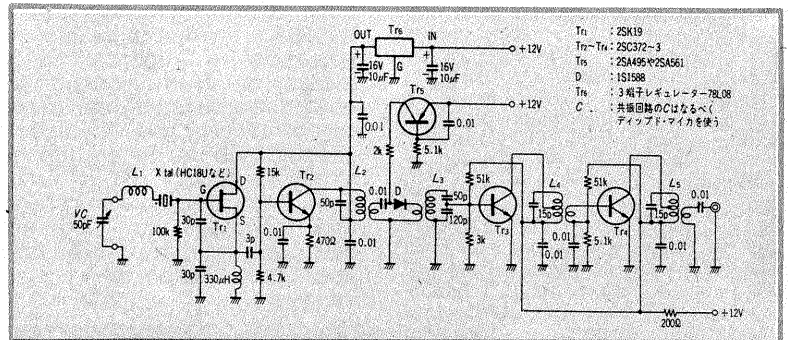

CAPACIMETRU

Instrumentul este compus din două părți principale, un generator și un detector, totul cu două circuite integrate MA1458 ce conțin câte două circuite operaționale.

Măsurarea capacităților se face în 7 game de valori: 0-100 pF; 0-1 nF; 0-10 nF; 0-100 nF; 0-1 μF; 0-10 μF și 0-100 μF.

Pentru măsurători cit mai exacte se vor utiliza componente cu abateri cit mai mici. Instrumentul indicator are sensibilitatea 100 μA. Diodele D_1, D_2 și D_6 sînt tip LED, iar D_5 este PL9.



AMATÉRSKÉ RADIO, 1/1988

I.A.E.I.~TITU

PRODUSE DE ÎNALTĂ CALITATE

Dintre cele mai recente realizări ale întreprinderii de Aparataj Electric de Instalații Titu vă prezentăm alăturat, ca premieră absolută a industriei românești de profil,

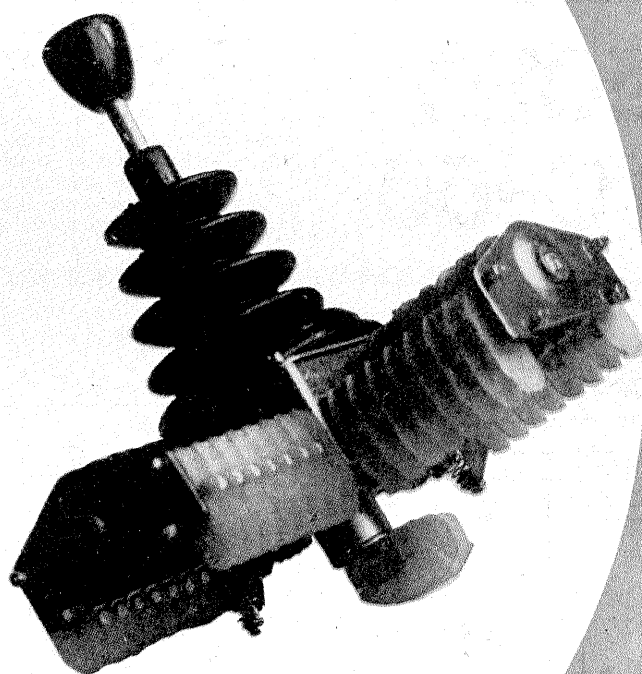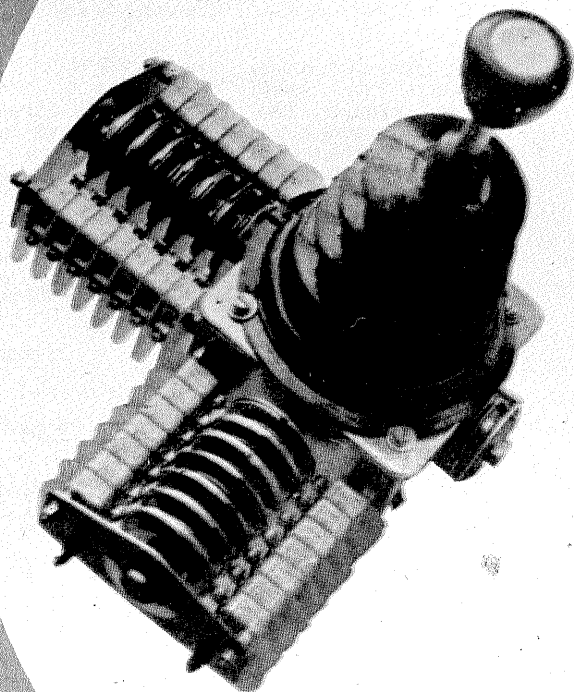COMBINATOARELE DE COMANDĂ CU COMANDA ÎN MAI MULTE TREPTE ~ COD 03010



Destinate pentru echiparea diverselor utilaje de ridicat, transportat sau a altor instalații similare utilizate în metalurgie, siderurgie, construcții, minerit etc., aceste combinatoare asigură comanda în mai multe trepte, prin asocierea cu elemente de automatizare, a motoarelor de antrenare ale acestor utilaje, respectiv demarajul, accelerarea sau frînarea lor. Un combinator poate acționa eventual mai multe motoare de antrenare, separat sau simultan.

Aparatele sînt folosite pentru comanda circuitelor de joasă tensiune în curent alternativ, în spații închise, lipsite de praf, agenți corosivi, explozivi, vapori de apă etc. Pentru utilizarea în condiții speciale de mediu, beneficiarul va lua măsurile convenite de montare etanșă a combinatoarelor în panouri cu gradul de protecție impus.

Familia combinatoarelor a fost concepută într-o largă gamă

constructivă, în funcție de opțiunile beneficiarului, în ceea ce privește numărul de direcții de deplasare a levierului de comandă (cu două direcții, respectiv cu patru direcții), numărul de poziții pe sens (cu una pînă la cinci poziții pe sens), posibilitatea de comandă a frinei (cu sau fără comanda frinei în orice poziție), modul de revenire în poziția zero (cu revenire automată la eliberarea levierului, respectiv cu reținere în orice poziție), numărul de perechi de microîntrerupătoare pe direcții (una pînă la șapte perechi), forma ghid-levierului (normal sau special) etc.

Legăturile la microîntrerupă-

toare trebuie făcute astfel încît contactul de comandă să fie normal închis; contactul normal deschis poate fi utilizat eventual pentru semnalizare.

Combinatoarele trebuie să fie echipate cu microîntrerupătoare de comandă de tip AM cod 3427 și tip AM cod 3420 (pentru combinatoarele cu o treaptă), cu braț articulată, cu rolă metalică (executate de întreprinderea „Electroaparataj” - București, NTRE 501/521-80), avînd un contact normal deschis și un contact normal închis.

Dintre caracteristicile tehnice ale combinatoarelor mai menționăm:

tensiunea nominală de izolație 380 Vc.a.;


tensiuni nominale de utilizare 380 Vc.a.; 250 Vc.a.; 127 Vc.a.; curenți nominali de utilizare 10 A;

frecvența nominală 40—60 Hz; frecvența manevrelor 420 conectări/oră;

gradul normal de protecție, conform STAS 5325-79: IP 00 — pentru combinator nemontat, IP 43 — pentru maneta de acționare și burduful de cauciuc; rezistența la uzură mecanică și electrică: 100 000 manevre pe direcție;

durata de utilizare normată: 5 ani.

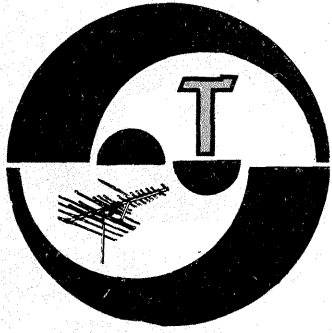Pentru informații suplimentare privind caracteristicile acestor dispozitive și condițiile de livrare, adresați-vă la ÎN-
TEPRINDEREA DE APARATAJ ELECTRIC DE INSTALAȚII Titu, Str. Gării nr. 79, județul Dimbovița, telefon (90)
14.79.55, telex 17 228.



SERVICE

NICA LUCIAN — București

Montați un rezistor cu valoarea de 2,2 kΩ.

IONESCU DRĂGUȘIN — Ploiești

Recepția se face în banda SHF (11–12 GHz) și implică aparatură specială.

STAN FLORIN — jud. Teleorman

Este mai simplu să construiți un convertor UIF/FIF decât să înlocuiți schimbătorul de canale. Chiar și pentru microemitter aveți nevoie de autorizatie.

BUJOREANU RADU — Galați

Semnal AF se preia direct de la potențiometrul de volum. În locul filamentelor montați 100 Ω/16 W.

ADRIAN PAVEL — București

Multiplelor fenomene din casetofon le poate găsi antidotul numai un atelier de reparații.

CRĂCIUN LIVIU — Bacău

Materialele se scriu citet, iar schemele trebuie desenate conform normelor STAS.

GRUIESCU EUGEN — Deva

Construiți amplificatorul așa cum a fost publicat, orice modificare alterează rezultatele.

MOROȘANU ADRIAN — Timișoara

Prin intermediul unui cablu ecranat direct de la potențiometrul.

BARB CONSTANTIN — Tg. Jiu

Se folosesc și CI de tip A741.

IODACHE EMIL — București

Notațiile de pe circuitele integrate la care vă referiți nu figurează în cataloagele RFT.

PINTYI CSABO — Alba Iulia

Circuitul integrat 7400 (CDB400) are un terminal 14 la care se aplică +5 V; terminalul 7 se conectează la masă. Montați R₃ de 10 kΩ și un tranzistor BC107.

ȘAPTEFRĂȚI ION — București

La televizor verificați tubul PCL85. Nu deținem deocamdată schema solicitată. Reveniți cu telefonul.

ȘONEA RUȚĂ — jud. Mehedinți

Redresorul este bine dimensionat

și poate alimenta aparatele la care vă referiți.

SĂLĂȘAN AUREL — Cugir

Montați amplificatorul pe stîlpul de susținere. Legătura între antenă și amplificator se poate face atât cu un cablu coaxial cit și cu un cablu bifilar.

TEACĂ ȘTEFAN — București

Modificarea magnetofonului este o operație dificilă care poate fi dusă la bun sfîrșit numai de o persoană calificată.

CIMPOI ȘTEFAN — Petroșani

Str. Aviatorilor, bl. 36, sc. 2, et. 4, ap. 40, oferă revista „Tehnum”.

STOICA NICU — Brăila

Pentru televizor luați legătura cu reprezentanța „Electronica” din localitate. Nu deținem schema solicitată.

POPOVICI IOAN — jud. Timiș

Deschiderea dipolului este de 5 cm. Bucila de adaptare este de 125 cm.

REIT DAN — Brașov

Potențiometrul de volum și corector ton sînt pe fiecare canal, iar potențiometrul de balans este unul singur.

Orga de lumini primește semnal de la mufa pentru difuzoare.

MIHAI GHEORGHE — Buzău

Circuitul TDA1170 poate fi înlocuit (tot blocul) la o cooperativă. Amplificatorul de antenă este ineficient.

TĂNĂȘESCU PETRE — Sibiu

În colectorul tranzistorului BFT66 montați un circuit oscilant acordat pe canalul dorit. Circuitul oscilant se montează în locul celor două bobine.

NEDELICU ION — București

Str. Delinesți nr. 1, bl. B35, sc. 5, et. 2, ap. 68, oferă colecția „Tehnum”.

BUSUICEANU NEHUI — jud. Vilcea

Dacă aparatul se alimentează cu 12 V și necesită o putere de 6,5 W, curentul absorbit este de aproximativ 0,55 A. Puteți alimenta aparatul și din baterii, dar acestea se vor descărca repede.

DUMITRU DORU — Galați

Schema electrică este corectă. Montați un tranzistor BD136 și probați la început numai cu două becuri serie. În orice caz utilizați un tranzistor pnp care să suporte curentul absorbit de becuri.

RADU MAFTEI — Oravița

Luată legătura cu producătorul aparatului.

PĂUN CĂLIN — Galați

Condensatorul C₃ se conectează invers, cu borna plus la colector.

Semnalul se preia între cursorul potențiometrului și masă.

În preamplificator ascultați cu o cască semnalul pe fiecare etaj ca să determinați unde apare defectul.

I.M.

SONY TC-66


UDREA MIHAI — Constanța

Semnalul de la capul magnetic este aplicat tranzistorului Q₁ care, împreună cu Q₂, formează etajul preamplificator. Circuitele de corecție sînt introduse prin comutatorul SI-3 și circuitul de reglaj automat al amplificării; Q₆ rămîne cu emitorul

în aer. Semnalul este apoi aplicat prin potențiometrul de volum preamplificatorului etajului final Q₃. Etajul final Q₄Q₅ asigură o putere de 800 mW într-o bandă de 150 Hz — 8 kHz cu maximum 8% distorsiuni.

La înregistrare semnalul este trimis bazei lui Q₁ care acum are ca

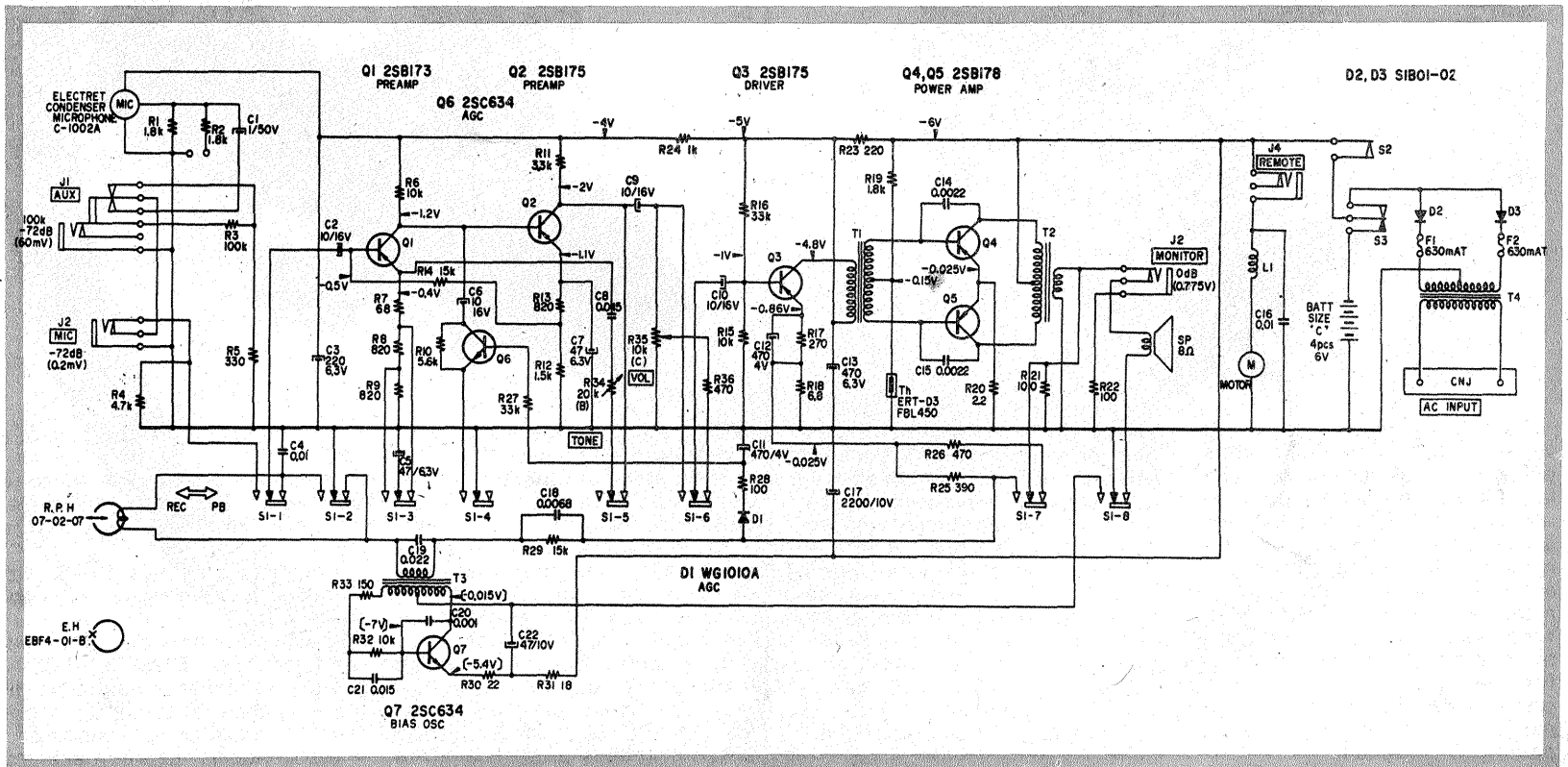sarcină pe R₆C₆ și tranzistorul Q₆. Tranzistorul Q₆ controlează amplificarea etajului fiindcă semnalul de la Q₄Q₅ este aplicat diodei D₁ ce furnizează tensiunea de comandă pentru acest tranzistor (Q₆). Amestecul semnalelor AF cu semnalul oscilatorului se face în secundarul transformatorului T₃.



Redactor-șef: ing. IOAN ALBESCU

Redactor-șef adj.: prof. GHEORGHE BADEA

Secretar responsabil de redacție: ing. ILIE MIHĂESCU

Redactor responsabil de număr: fiz. ALEXANDRU MĂRCULESCU.

Prezentarea artistică-grafică: ADRIAN MATEESCU

Administrația
Editura Știința

INDEX 44212

CITITORII DIN STRĂINĂTATE SE POT ABONA PRIN „ROMPRESFILATELIA” — SECTORUL EXPORT-IMPORT PRESĂ, P.O.BOX 12—201, TELEX 10376, PRSFIR BUCUREȘTI, CALEA GRIVITEI NR. 64—66.

Tiparul executat la
Combinatul Poligrafic «Casa Științei»