

ЈУГОСЛОВЕНСКИ  
**РАДИО**  
ЧАСОПИС

ОКТОБАР  
1935

# ТЕСЛА




Nikola Tesla

(1856)

Рад југосл. вајара Франа Менегела Динчића

**НОВО!**

## УНИВЕРЗАЛНИ СУПЕРХЕТЕРОДИН

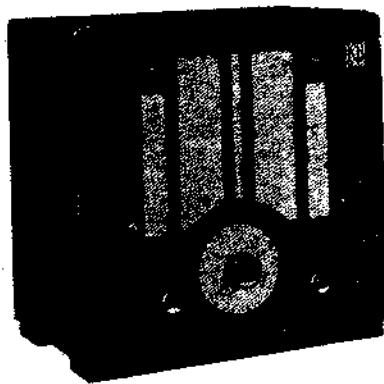

**НОВО!**

Пет најмодернијих цеви са вишеструким дејством раде као 8 досадашњих. Успорено аутоматско изједначење јачине пријема, не само да отклања потпуно фадинг, него регулише јачину пријема тако савршено, да апарат прима и удаљене станице пуном јачином. Велика осетљивост апарату пружа Вам све програме које желите слушати, а селективност их потпуно раздваја. Скала има исписана имена станица и таласне дужине. Квалитет репродукције је највећа одлика апарату! Пун, дубок, кристално чист тон. Приклучак на све струје. Идеалан пријемник за све оне који се надају, да ће прећи из места са истосмисленом струјом у она са најважнијом или обратно.

К Б 381

Умерена цена.

Укусна и модерна форма, кутија из ораховите.

Повољни услови отплате.

Заступства у свим величим местима Југославије.

ЈУГОСЛОВЕНСКО СТАНДАРД ЕЛЕКТРИЧНИ КОМПАНИЈА А. Д., Београд, Краља Александра ул. 17

### III ПРОЧИТАЈТЕ

обавештења Уредништва у овом броју испред стр. 65.

# VARTA АКУМУЛАТОРИ

за расvјету и покретање аутомобила и за радио апарате  
**МУЊА** ТВОРница АКУМУЛАТОРА Д. Д.  
 ЗАГРЕБ, Врбанићева ул. 50 телефон. 4639, 4640

најбољи су **СТАНДАРД РАДИО АПАРАТИ!**

Главни властуник за Војводину

**ЦВИРШИЦ КАРЛО, Сомбор, телефон 250**

Заступство у сваком месту.

## НОВО! РХТЕРОДИН

дернијих цеви са вишестру-  
ом раде као 8 досадашњих.  
аутоматско изједначење јачи-  
не, не само да отклања потпу-  
нег, него регулише јачину при-  
савршено, да апарат прими и  
станице пуном јачином. Ве-  
љивост апарат пружа Вам  
време које желите слушати, а  
вост их потпуно раздваја.  
а исписана имена станица и  
ужине. Квалитет репродук-  
ције је одлича! Пун,  
истално чист тон. Приклучак  
труге. Идеalan пријемник за  
који се надају, да ће прећи из  
стосмисленом струјом у она  
живеничном или обратно.

Повољни услови отплате.  
ма Југославије.

оград. Краљ Александар ул. 17

ња Уредништва у  
у испред стр. 65.

## АКУМУЛАТОРИ

и за радио апарате  
МУЛАТОРА Д. Д  
ул. 50 телефон. 4639, 4640

## РАДИО АПАРАТИ!

одину  
телефон 250  
ету.

# ЈУГОСЛОВЕНСКИ РАДИО ЧАСОПИС ТЕСЛА

Стручни и популарни алманах за Радио, Телевизију и другу примену  
Теслинх струја и радио таласа

Год. I

НОВИ САД, октобар 1935

Број 4

Гл. уредник инж. Д. Милосављевић  
Директор пошта и телегр. Нови Сад.  
Уредник инжењер Б. Баскијевић.  
Дописе слати Гл. уреднику, - Чековни  
рачун код Пошт. штед. 58.463.

Излази једаред месечно.  
У продаји примерак 12 динара.  
У претплати за Југославију: 10 дин.  
месечно, за инострансство: 12 дин.  
месечно - Огласи по тарифи.

### САДРЖАЈ:

Часопис: 1. Радио клубови и Савез. 2. Галвани и Волта. 3. Децибели и деци-  
непери. 4. Радиогониометрија. 5. Шема No. 2. 6. Самоградња пријемних апа-  
рата. 7. Нова радио сезона. 8. Радио лексикон. 9. Радио вести. 10. Питања,  
одговори и напомена. 11. Радио изложба. Радио библиотека: Ево шта је Ра-  
дио (крај).

### Радио клубови и њихов Савез

Макако била јака материјална компонента која човека и друштво  
физички држи, нема сумње да је за садашњи живот она друга, ду-  
ховна и културна, која човека чини човеком, много јача и значајнија.

Услед тога, није никакво чудо што је данас најснажнији попу-  
ларизатор уметности, науке, јавнога живота и догађаја — тонфилм  
и радио — у победоносној конкуренцији са штампом — толико за-  
владао светом, да је већ ушао и у редовне домаће буџете без мало  
као и рубрика за насыни хлеб. Данашњи човек, и у врло широким  
круговима, има већ толико развијену духовну страну свога бића, да  
су му новине, тонфилм и радио постале потребе без којих осећа  
неки саским изразити недостатак.

Нас интересује на овом месту Радио и општа средстава која  
ће поспешити његов напредак у нашој држави.

Сви зnamо да је Радио, пред нашим очима, после гигантског  
напредовања од проналаска катодне лампе, а нарочито за последњу  
деценију, успео да себе начини фактором првога реда у животу по-  
јединача, државе и људског друштва.

Он и у нашем народу наступа неодоливом жестином. Тешко,  
али чврсто.

Питање је само, да ли ми, који смо свесни свега тога — њего-

вог значаја и његове освајачке снаге — да ли треба да помогнемо и каналишемо његов праволиниски развој и његово напредовање код нас, или је, можда, доволно и целисходније да се помичемо напред само онолико, колико нас његова неодолјива експанзија силом гура, што на сваки начин, без нашег одлучног суделовања, не мора увек да буде баш најгодије за наш народ. Још гори је од тога факат, да код нас влада видан и штеташ застој у том погледу *Ми такамо у месству.*

*Зар су свима другим народима потребне јаке и суперјаке емисионе станице, врло развијена радиоемисиона мрежа, јака сопствена радио индустрија, живо искоришћавање рада за националну и културну пропаганду итд. — а нама не?*

*Дакако да је све то потребно и нама. Можда и у јачој мери, само што ми још нисмо организовали центре стварања који би наш радио снажно покренули и стално покретали напред и смишљено га искоришћавали.*

*Ми још немамо у званичној организацији, у нашем Министарству за телекомуникације, ни Радио отсек (што није никакво чудо, кад се зна, да смо пре 5 година имали свега једно јединко одељење Министарства, а све до јуче два, и за Пошту и за Телеграф и за Телефон).*

*Па ни у приватној иницијативи за подизање нашег Радија још немамо ни довољан број радио клубова, а и да не говоримо о Радио савезу, који би требао да буде шакође моћан инструмент јавнога мнења за живу и снажну сарадњу са званичним органима, и иницијатор за жилаво прегнуће на развијању нашега Радија правим и кратким пуштевима.*

*Наш Београдски радио клуб јасно је схватао своју дужност у овом погледу. Као што се то види из његовог званичног извештаја донетог у прошлoj свесци нашег часописа, он је заузео чврст став у погледу намере да побуди наше радио интересене и патриоте широм целе Југославије да се групашу у месне клубове, па као шакви да ступе у један јединствен и моћан Савез радио клубова Краљевине Југославије, који ће снажно допунити и помоћи званичне факторе, да се најбржим шемом одлучно и мудро подигне наша радиофонија, бар на висину наших суседа.*

*Наш часопис шакође увиђа, да и он има велику дужност, као јавно спречно популарно гласило за наш радио, да позве све наше радио љубитеље да оснивају месне клубове и да их конституишу, па да ступе у везу са Београдским радио клубом, како би се што пре остварио значајан циљ — оснивање Савеза југосл. радио клубова.*

*Стога, сви ви, који сте свесни огромног значаја Радија, на првом месту као средства за најмоћнију националну пропаганду, која је нама, у стадијуму зближавања и сједињавања, важнија и хитно поштебија него ли икome, следујте гласу и позиву Београдског радио клуба! Пренише се из тихог очекивања да бОљшак сам дође. Нарочито сви ви појединци, који се бавите радијом, узмите иницијативу и групишите у целину — у клуб — многобројне радио интересенте и патриоте из вашега места. Многи и многи само чекају ваш позив, па да са њима саградите чврсту јединицу као орган сутрашњег снажног Радио савеза, који ће преко вас добити живу силу за успешну и ефикасну сарадњу са меродавним факторима у реализацијању наших радио захтева и решавању наших радио проблема. Организовани, ви ћете постати снажна подршка нашег домаћег Радија и он ће се развијати како сви ви то широм целе земље осећате да треба да буде. Осим овога високога патриотског циља, ваш месни радио клуб створиће вам пријатну средину где ћете са задовољством провести међу једномишљеницима неколико часова недељно или месечно, а сем тога, он ће вам пружиши својом библиотеком, предавањима и обавештењима многе друге духовне и стручне користи.*

*Наш часопис ради стоји на расположењу свима нашим садањим и будућим Радио клубовима у погледу њихових саопштења, као и њиховим плановима за пропагирање и иницијативама које имају за циљ — наш циљ ш. ј. побољшање, живи напредак и ширење нашег домаћег Радија.*


---

## Галвани (1737-1798) и Волта (1745-1827)

Прва епоха историје електротехнике обухвата период времена од првих експеримената италијанског лекара Галванија са препарираним жабама (1780) до славног открића појаве електромагнетске индукције, које је учинио енглески физичар Фарадеј (1831).



Лудвик Галвани (1737-1793)

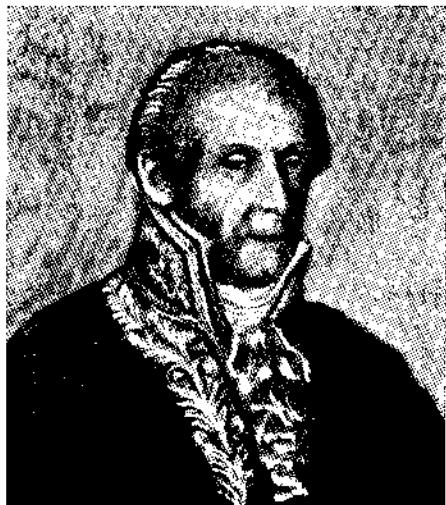

Александро Волта (1745-1827)

Чврсте темеље овој првој епохи, која се карактерише открићем и искоришћавањем галванске струје, ударили су радови италијанских научника Галванија и Волте.

Ова два имена заједнички су ушла у историју физике и електротехнике. Она су тесно везана међу собом. Заиста, експерименти Галванија, одвојено узети, не би имали непосредног значаја за науку, јер одлични анатом Галвани, који је имао врло скромна знања о електрицитetu, није умео да правилно схвати њихову суштину. Али, његови експерименти дали су повода и потстрека оним радовима физичара Волте, који су довели до открића галванске струје. Волта је дао науци први галванички елеменат, и тиме је положио основ електротехници. Ипак, не сме се губити из вида, да је суштина овог елемента постојала већ у жаби Галванија. Стога наука поштује име Галванија, те је његовим именом назват онај одељак науке о електрицитetu, који изучава једносмислене струје — „Галванички електрицитет“. Наука сматра да имена Галвани и Волта, заједнички узета, обележавају постанак електротехнике. Услед тога, и ми ћемо изло-

жити живот и рад Галванија и Волте у овом истом чланку нашега часописа. Иако њихова имена немају директне везе са радиотехником, несумњиво је да је и она најновији изданак из тог истог корена.

Да би нам значај радова ових научних великана био јаснији, упознаћемо се прво укратко са знањима која су постојала о електричитету при крају XVIII века, када је Галвани био професор анатомије на Универзитету у Болоњи, а Волта држао предавања у Краљевској школи у Кому.

Можемо мирне душе рећи, да је човечанство у оно доба имало врло скромне појмове свега о неколико међусобно невезаних електростатичких појава.

Још Теофраст код Грка и Плиније код Римљана помињу у својим радовима особину неких физичких тела, која су била претходно пропуштена, да привлаче лаке предмете. Поред других оваквих тела они помињу и Ћилибар (грчки Έλεκτρον), од чега произистиче реч „електичитет“. После тога, све до краја XVI столећа, о овој појави нема вишегласа. Изгледа да се њоме нико није интересовао. Тек је приватни лекар енглеске краљице Елизабете, Цилберт\* (1544–1603), поново уочио да се велики број физичких тела, као што је стакло, сумпор, смола итд., могу наелектрисати трењем. Њему је чак пошло за руком да добије прву варницу, примичући прст ка паелектрисаној кугли од сумпора. Али је Цилберту, „проналазачу“ варнице, којој је била судбина да одигра тако значајну улогу у електротехници и радиотехничци\*\*), недостајала електростатичка машина, помоћу које би могао да врши експерименте са већим успехом.

Ову машину први је конструисао немачки физичар Герике, и описао је у свом делу, које је изашло из штампе 1663 године. Ова прва електростатичка машина састојала се од сумпорне кугле учвршћене на осовину са ручицом (сл. 1). Кугла се електрисала трењем помоћу дланова. Герике је први уочио одбијање наелектрисаних тела. Ова примитивна машина била је



Сл. 1. Физичар Герике врши опите са својом електростатичком машином.

\* ) Његовим именом названа је јединица за мерење магнетомоторне снаге.

\*\*) Немци још и сада уместо речи „радио“ употребљавају реч „Funk“ што значи варница.

затим усавршавана, а крајем XVIII века добила је отприлике облик који се може и сада наћи у физичким кабинетима. Проналазак електростатичке машине омогућио је да се експерименти са електрицитетом врше са већим успехом.

Важно је осврнути се на опите енглеског научника Греја, помоћу којих је утврдио да постоје „проводници“ и „непроводници“ електрицитета. Овај научник први је уочио (1729) да човекије тело спроводи електрицитет, и да може бити наелектрисано, ако је изоловано помоћу свилених конаца. Значајни су такође радови француског физичара Дифеја (1698—1739), који је открио да постоје две врсте електрицитета — „стаклени“ и „смолни“ — и да се електрицитети истог имена одбијају, а разног имена привлаче.



**Венијамин Франклин**  
(1706—1790)


Називе „позитиван“ и „негативан“ увео је у науку о електрицитету чувени амерички физичар Франклин\* (1706 — 1790), који је предложио т. зв. „унитарну“ хипотезу за објашњење електричних појава. Према овој хипотези, постоји само једна врста електрицитета: тело које је наелектрисано позитивно има у вишку електрицитета, а тело које је баелектрисано негативно има мање електрицитета него што то садржи ненаелектрисано тело. Франклинова хипотеза била је дугог века. Смењена

је тек електронском теоријом, која, уосталом, има много заједничког са унитарном хипотезом. „Стаклени“ електрицитет Дифеја назвао је Франклин „позитивним“. Боље би било да га је назвао „негативним“, јер то више одговара савременим погледима електронске теорије.

Франклин је такође уочио 11 јула 1747 год. особину шиљака да скупљају електрицитет. Ово му је доцније, 19 октобра 1752 год., пружило могућност да извуче из атмосфере варницу помоћу змаја и да тиме покаже да је муња електричне природе (сл. 2). Али, овде


\* Његовим именом назvana је јединица количине електрицитета у апсолутном систему мера.

треба рећи, да је још пре овог Франклиновог опита, 10 маја 1752 год., успео француски свештеник Делибар да добије из облака неколико дугачких плавих варница (сл. 3). Једна од ових варница шта-

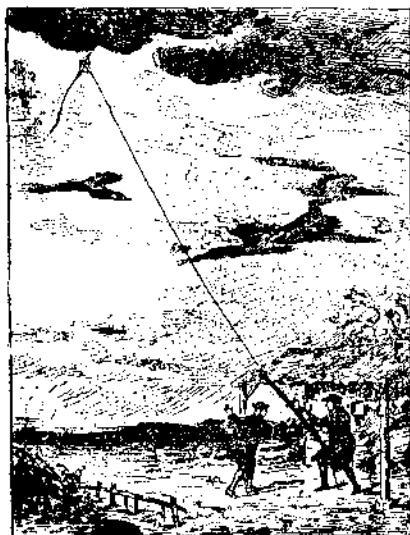

Сл. 2.

Франклинов експерименат са змајем.

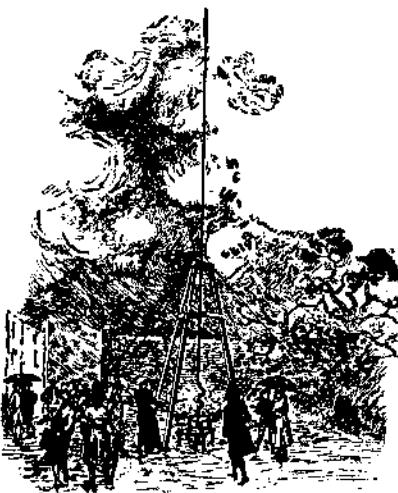

Сл. 3.


Делибаров експерименат.

више, ударила је у руку Делибара „као бич“. Од оваквих лакомислених и опасних експеримената погинуо је 1753 године у Русији академичар Рихман, који је, заједно са руским научником Ломоносовим, радио на изучавању атмосферског електричитета.

Најважније откриће у првој половини XVIII столећа био је, без сумње, кондензатор — „лајденска боца“, Њује пронашао немачки физичар Клајст у октобру 1745 год., а овај назив добила је по Холандској вароши Лајдену, у којој је такође била пронађена у јануару 1746 године од стране професора Мушенброка, независно од Клајста. Прву теорију кондензатора дао је Франклин (1747 год.). Он је показао, да се облоге лајденске боце електришу разноименим електрицитетима, и да боца може да буде „пуњена и напако“ (сл. 4). Франклин је саградио први пљоснати кондензатор.

Из изложеног видимо да, све до славних експеримената Галванија и Волте, знања човекова о електричитету нису излазила из оквира електростатике, нити су била међусобно логички повезана.

Галвани и Волта били су они, који су створили нови одељак науке о електричитету — „галванизам“ и омогућили научницима

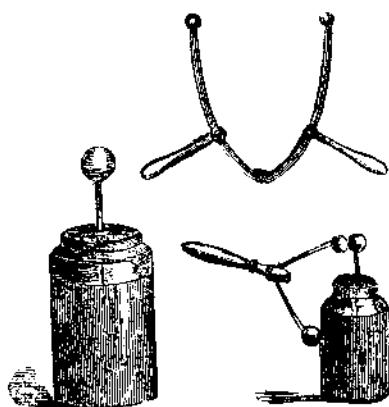

Сл. 4. Лајденска боца са којом је Франклин вршио своје експерименте.

расправе о костима, изабран је за професора анатомије на Универзитету у Болоњи. Био је одличан анатом, али о електрицитету није много знао, што не треба да губимо из вида кад читамо његова, (понекад смешна) објашњења експеримената са жабама.

Још много пре ових Галванијевих експеримената било је науци познато да у води постоје животиње које имају „електричну природу“. Електрицитет код ових животиња наравно да је интересовао Галванија као медецинара. Ово интересовање постало је много веће када је Галвани, сасвим случајно, једне летње вечери 1780 године, приметио да, када додирне скалпелом живце кукова препарираније жабе, њене се ноге нагло грчиле, кад су у близини скакале варнице од електростатичке машине.

У овој појави, коју савремена физика објашњава као резултат „електричних удара“, Галвани је видео потврду своме мишљењу, које га већ одавно занимало, да постоји електрицитет као флуид у животињама. Он је сматрао, да је овде електростатичка машина служила само за пуштање „животињског електрицитета“. Своју хипотезу о „животињском електрицитету“ Галвани је изложио у своме делу: „De viribus electricitatis in motu musculari“.

Доцније, 1786 године, Галвани је, такођер случајно, опазио да се препариране жабље ноге, обешене помоћу бакарне куке о гвоздену ограду, исто тако нагло грче при додиру са оградом, иако у близини није радила електростатичка машина. Ова је појава потпуно убедила Галванија да је његова теорија о „животињском електрицитету“ истинита. Он је тада изјавио да мускули жабе претстав-

XIX века да доведу у везу дотле пронађене електричне појаве и дођу, што је најважније, до читавог низа нових открића, којима се има захвалити што су електротехника и радиотехника заузели тако важно место у савременом животу.

\* \* \*

Лудвик Галвани рођен је 1737 године у Болоњи. Он је провео сваку своју животне године напуштајући своје родно место. Умро је 1798 године.

Његова струка била је медецина. После једне успеле научне

љају лајденску боцу, а живци играју улогу спроводника електричног, који спаја облоге овог „животињског кондензатора“.

Експерименти и расправе Галванија изазвали су врење у научним круговима. Физиолози су се сагласили са мишљењем Галванија о животињском електричитету, које им је дозвољавало да реше проблем чула пипања, али физичари су били противници хипотезе Галванија. На њиховом челу био је славни Волта, који је успео ускоро да дефинитивно уништи теорију о животињском електричитету.

\* \* \*

Александро Волта родио се у Кому 1745 године. Школу је учио у језуитском колеџу. Већ у младим годинама интересовао се природним појавама. Још у својој 18 години био је у сталној вези са француским абатом Ноле-ом, који се много бавио физиком, па је између остalogа успешно усавршио (1747 год.) и електростатичку машину Герикеа.

Захваљујући својим радовима „De vi attractiva ignis electricitatis“ (1769 год.) и „De modo construendi novam machinam electricam“, (1771 год.) добио је Волта 1774 год катедру физике у Краљевској школи у Кому, а 1779 год. био је изабран за професора универзитета у Павији.

Волта је 1782 год. отишао у иностранство. Обишао је Немачку Енглеску, Француску и Холандију, и у тим државама упознао се са највећим капацитетима науке тога доба. По повратку са пута, који је на њега оставио велики утисак, Волта је са још већом енергијом продужио да ради на пољу електричног.

Он је 1787 год. пронашао електроскоп са кондензатором. Ово је био већ његов други проналазак. Први његов проналазак — електрофор — датира још из 1775 год.

Волтина генијалност нарочито се испољила кад је ступио у борбу против хипотезе свога сународника Галванија о животињском електричитету. Волта је сматрао да је контакт два метала — бакарне куке и гвоздене ограде — узрок електричитету који се појављивао у препарираним жабљим ногама приликом експеримената Галванија од 1786 године.

Борба, која са развила између присталица Волте („волтаиста“) и присталица Галванија („галваниста“), завршила се потпуно победом првих. Волти је пошло за руком 1792 год. да, путем електролизе, извођује победу „контактног електричитета“ над „животињским електричитетом“.


Доносимо у изводу писмо које је писао Волта у октобру 1792 год.:

„Узимам чашу воде и спуштам у њу калајну шипку савијену тако, да се може држати о зид чаше. Умачем језик у воду не додирујући калајну шипку с тим, да задњи део мог језика додирује испупчени крај сребрне кашике. У моменту, када реп кашике доводим у контакт са крајем калајне шипке, који лежи на зиду чаше, мој језик осећа укус киселине, и овај осећај не престаје све док постоје контакти. Ако се овај експерименат изведе тако, да је сребрна шипка спуштена у чашу, а калајна додирује језик, онда језик умочен у воду не осећа укус киселине већ укус алкалног карактера“.

Поред експеримента описаног у овом писму, Волта је вршио и друге. Он је стављао на језик златан и сребрни новац повезан жицом. У овом случају осећао је у устима горчину. Када је пак међао један новчић на језик, а други на слепо око, — онда је опажао светлосно дражење. Волти је било потпуно јасно да контакт два метала ствара струју електричитета, која има особину да делује на живчани систем.

1799. године саградио је Волта свој први галвански елеменат, који се састојао из већег броја котурића наслаганих један на други у следећем реду: сребрни котурић, котурић наквашеног сукна, бакарни котурић, онда поново сребрни котурић, котурић наквашеног сукна, бакарни котурић итд. истим редом.

Тако је поникао први галвански елеменат који је, по сопственом изразу Волте, „био у стању да напуни кондензатор“ (сл. 6).

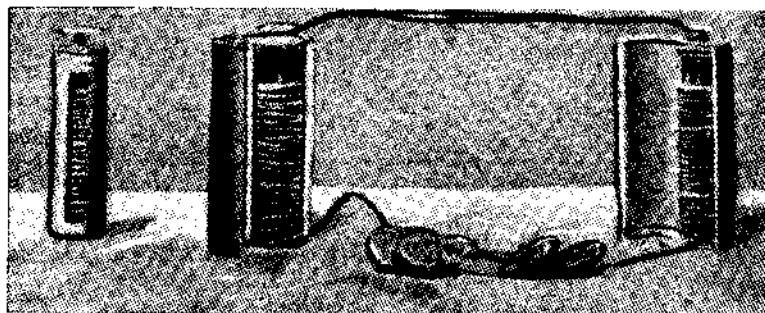

Сл. 5. Први Волтин галвански елеменат.

Ускоро затим, Волта је почeo да конструише елементе у облику чаша, јер је увидео да је код галванског елемента у облику стуба, под притиском тешких металних кружића, истискивана течност из сукнених котурића.

Већ 1800 год. Волтин галвански елеменат ушао је у све физичке лабораторије света и одмах је показао свој огромни значај. Исте године енглески физичари Николсон и Карлисле раставили су воду на њене саставне делове — водоник и кисеоник помоћу галванске струје.

За своје велико откриће био је Волта изабран за члана Краљевског друштва у Лондону и за члана многих других научних институција. Сам Наполеон позвао је Волту 1801 год. у Париз да пред њим понови своје експерименте. У Паризу је Волта добио поред велике новчане награде и златну медаљу за научне заслуге. Али новац и одликовање нису мамили Волту. Он је био прави научник који је радио само за науку. Највише је волео свој универзитет. Оставио га је тек 1819 год. када је, услед старости, прекинуо сваку везу са науком. Волта је умро 1827 године.

Интересантно је приметити да је Волта, ма да је био научни противник Галванија, ипак високо ценио свог сународника, о чему сведочи и та чињеница, да је електричној струји, коју је он пронашао, дао назив „галванска струја“.

Волтино име било је обесmrћено на интернационалном конгресу електричара, који је одржан у Паризу 1881 год. Овај конгрес назвао је практичку јединицу електричног напона именом овог славног италијанског физичара.

*P. L. Ц.*

---

**Инж. Борђе Баскијевић**

## Децибели и децинепери

У радиотехници човечје уво често пута игра улогу главног и одлучујућег фактора. Код упоређења функционисања два или више амплификатора, код оцене утицаја пуцкарања, шума и других сметња на квалитет пријема, код суђења о степену интерференције емисионих станица и у многим другим случајевима, када је реч о упоређењу јачина звукова или о оцени појачања, односно слабљења звука, наше уво још увек је најосетљивији и, према томе, најсигурнији оцењивач.

Али, овај наш орган, који слободно можемо назвати психо-физиолошким апаратом за мерење чујности, у стању је да дâ само субјективну оцену о промени јачине звука, односно о разлици јачина звукова, што, наравно, за техничара и физичара није прихватљиво. Оцена чујности мора да буде објективна. Но, имајући у

виду улогу, коју игра наш орган слуха, потребно је да ова објективна оцена чујности буде у што тешњој вези са психо-физиолошким осећањем звука. Другим речима, при избору јединице за мерење промене јачине звука (појачања или слабљења) односно за мерење разлике јачине између два или више звука, неопходно је потребно водити рачуна о психо-физиолошком ефекту који се при томе изазива у нашем органу слуха.

У овом чланку упознаћемо се са физичким јединицама мерења чујности — „децибелима“ и „децинеперима“. Ове јединице у потпуној мери одговарају горе наведеном услову, јер се њихов избор оснива на психо-физичком\*) закону Фехнера, који овде усвајамо без дискусије, а који гласи: „осетљивост човечијих чула пропорционална је логаритму екситације на коју чуло реагира.“

Према овоме закону, дакле, наше уво реагира на повећавање и смањивање амплитуде звучних осцилација по једној логаритамској функцији. Оно оцењује разлику у јачини звукова као логаритам односа амплитуда осцилација, које те звукове стварају. Тако, ако се, например амплитуда (која је физички измерена) неког звука повећава три пута, онда појачање звучног ефекта у нашем уву не карактерише број 3, већ његов логаритам т. ј. број 0,48.\*\*)

Рекли смо, да су „децибели“ и „децинепери“ јединице за мерење чујности. Ове јединице служе, дакле, за карактеристику звучних ефеката. У пракси, помоћу ових јединица, упоређују се све оне појаве, које су у стању да, непосредно или посредно, изазивају звучни ефекат у нашем органу слуха. Употребу ових јединица чујности у радиотехници лако ћемо разумети у примени на неколико конкретних примера, које доносимо при крају овог чланка. Али, пре тога, морамо да дамо дефиницију ових интересантних и корисних јединица мерења.

Узмимо, например, један појачавач ниске учестаности. Означимо са  $P_1$  и  $P_2$  његову улазну и излазну снагу. Онда, према дефиницији, број бел\*\*\* је једнак децималном логаритму односа између излазне и улазне снаге:

$$X = \log \frac{P_2}{P_1} \quad (1)$$

\* Психо-физика тражи и изучава законе, који везују наша осећања са узроцима који та осећања изазивају.

\*\*)  $\log 3 \approx 0,48$ . Знак  $\log$  обележава децимални (обични) логаритам. Неперовски (природни) логаритам обележава се знаком  $\lg$ .

(\*\*) Ова је јединица тако назvana по имени Гrahama Bела (Graham Bell) — америчког физиолога, проналазача телефона.

Дакле, ако је, например, излазна снага овог појачавача 10 пута већа од улазне ( $P_2 = 10 P_1$ ), онда ће се појачавање у овом апарату изразити једним белом\*).

Према до сада реченоме, дефиниција једног бела гласи:

Један бел јесте јединица за мерење чујности звукова, којом се означава онај психо-физиолошки ефекат у промени јачине звука, који се изазива десетоструким појачањем или ослабљењем снаге апарату или дела електричног кола, који директно или индиректно проузрокује постајање звучних треперења.

Ако су уместо улазне и излазне снаге задани улазни и излазни напон ( $U_1$  и  $U_2$ ) и одговарајући отпори ( $R_1$  и  $R_2$ ), онда, имајући у виду да је  $P = \frac{U^2}{R}$ , имамо  $\frac{P_2}{P_1} = \frac{R_1}{R_2} \left( \frac{U_2}{U_1} \right)^2$ , те је према томе:

$$X = \log \left[ \frac{R_1}{R_2} \left( \frac{U_2}{U_1} \right)^2 \right], \text{ или, боље: } X = 2 \log \left[ \frac{U_2}{U_1} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \right]. \quad (2)$$

Ако су пак задане јачине улазне и излазне струје ( $I_1$  и  $I_2$ ) и одговарајући отпори ( $R_1$  и  $R_2$ ), онда, на основу Џауловог (Joule) закона ( $P = R I^2$ ), имамо да је  $\frac{P_2}{P_1} = \frac{R_2}{R_1} \left( \frac{I_2}{I_1} \right)^2$  те према

$$\text{тому: } X = \log \frac{R_2}{R_1} \left( \frac{I_2}{I_1} \right)^2 \text{ или, боље: } X = 2 \log \frac{I_2}{I_1} \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}. \quad (3)$$

У случају, кад је  $R_1 = R_2$ , формуле (2) и (3) добијају облик:  
 $X = 2 \log \frac{U_2}{U_1}$  (2') односно  $X = 2 \log \frac{I_2}{I_1}$  (3').

Јединица бел (ознака *b*) и сувише је велика за практичне циљеве. Стога се у пракси за јединицу мерења чујности обично узима десети део бела. Ова мања јединица је *децибел* (ознака *db*). Горе наведене формуле добијају за ову јединицу облик  $X = 10 \log \frac{P_2}{P_1}$  (4)

$$X = 20 \log \frac{U_2}{U_1} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \quad (5), \quad X = 20 \log \frac{U_2}{U_1} \quad (5'), \quad X = 20 \log \frac{I_2}{I_1} \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} \quad (6)$$


$$X = 20 \log \frac{I_2}{I_1} \quad (6').$$

Важно је приметити да додавање или одузимање једног децибела одговара приближно оном минималном појачању (односно слабљењу) јачине звука, које човечије уво још може да осети.

Децибели су ушли у праксу у Америци, Енглеској, Француској и многим другим државама. Немци, међутим, више се служе са *децибелерима*. Ове две врсте јединица за мерење чујности немају принцип-

\* )  $X = \log \frac{P_2}{P_1} = \log \frac{10 P_1}{P_1} = \log 10 = 1$ .

ске разлике. Али, употреба немачке јединице чујности има ту ману, што при израчунавању броја децинепера треба тражити неперовске логаритме, а не децималне, као што је случај при израчунавању броја децибела.

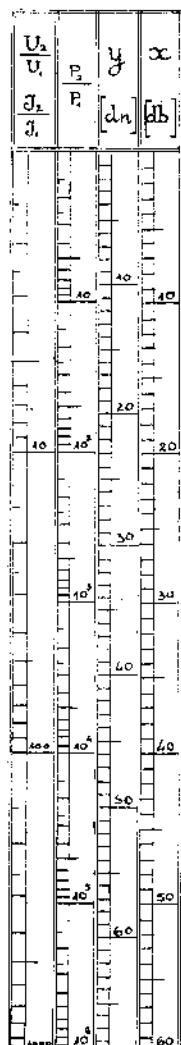

Сл. 1. Скала за израчунавање броја децибела и децинепера у функцији односа снага, напона и јачина струја, као и за пресвод децинепера у децибеле и обратно.

Број децинепера (ознака  $dn$ ) дају следеће формуле:

$$Y = 5 \lg \frac{P_2}{P_1} \quad (7), \quad Y = 10 \lg \frac{U_2}{U_1} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \quad (8)$$

$$Y = 10 \lg \frac{U_2}{U_1} \quad (8'), \quad Y = 10 \lg \frac{I_2}{I_1} \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} \quad (9)$$

$$Y = 10 \lg \frac{I_2}{I_1} \quad (9').$$

Децинепер је десети део *непера*. Непер\*) (ознака  $n$ ) ретко се употребљава, јер је и сувише велики за практичне случајеве.

Постојање двеју врста јединица за мерење чујности захтева, наравно, знање прелазних кофицијената. Ови се пак могу лако одредити математичким путем.

Однос између ових двеју јединица је следећи:  $1 \text{ db} = 1,1513 \text{ dn}$ ,  $1 \text{ dn} = 0,8686 \text{ db}$ . (10)

Из свега овога видимо, да код израчунавања броја децибела и децинепера, морамо, поред алгебарских операција, манипулисати и са логаритамским табличама, или са логаритамским лењијром (логаритмаром). Решавање проблема може бити знатно упрощено, ако се послужимо специјалном скалом (сл. 1). Рад је са овом скалом врло прост и разумљив.

Важно је напоменути да је израчунавање појава у јединицама чујности дозвољено теоретски само у случају кад имамо посла са ниском учестаношћу т. ј. са електричним осцилацијама које могу бити непосредно претворене у звучна треперења. Примена ових јединица у високој учестаности оправдана је практички, ако радио сигнали нису сувише јаки или сувише слаби, јер тада ће амплитуде осцилација ниске учестаности, које се добију после детекције, и евентуалног по-

\*) По имену шкотланђанског математичара Jean-a Neper-a (1550—1617) који је открио логаритме.

е јединице чујности има ту ману, што се треба тражити кеперовске логаритмичке стапај при израчунавању броја непера (ознака  $dN$ ) дају следеће

$$(7), Y = 10 \lg \frac{U_2}{U_1} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \quad (8)$$

$$(8), Y = 10 \lg \frac{I_2}{I_1} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} \quad (9)$$

(9).

је десети део непера. Непер\* ко се употребљава, јер је и су већ практичне случајеве.

двеју врста јединица за мерење чујности, наравно, знање прелазних кофицијената се тако могу лако одредити математичким методама.

међу ових двеју јединица је следећи:  
 $dN$ ,  $1 dN = 0,8686 db$ . (10)  
 овога видимо, да код израчунавања децибелса и децинепера, морамо, посреду операција, манипулисати и са табличама, или са логаритамским притмаром). Решавање проблема ће упростојено, ако се послужимо правилом (сл. 1). Рад је са овом склопом разумљив.

напоменути да је израчунавање јединица чујности дозвољено теоретичарима, а не практичарима, јер имамо посла са ниском чујностима, а са електричним осцилацијама непосредно претворене у звучна чујностима ових јединица у високој учестаности је практички, ако радио сигнале јаки или сувише слаби, јер ће осцилација ниске учестаности, после детекције, и евентуалног постизања максимума, да се врати на нулту вредност.

шкотланђанског математичара Јеана-Луја Бенара (1731-1802) који је открио логаритаме.

јачавања осцилација, бити пропорционалне амплитудама осцилација високе учестаности.

\* \* \*

Ради илустрације примена расмотрених јединица чујности доносимо следећих неколико практичних примера.

### 1. Пример.

Треба да се прорачуна у децибелима и у децинеперима појачавање амплификатора ниске учестаности, чија је улазна снага  $P_1 = 1 W$ , а излазна снага  $P_2 = 15 W$ .

Број децибела тражимо по формулама (4),  $X = 10 \log \frac{P_2}{P_1} = 10 \cdot \log \frac{15}{1} = 10 \cdot 1,17609 = 11,8; X = 11,8 db$ .

Број децинепера можемо такође прорачунати, јер знамо да је  $1 db = 1,1513 dN$ .

Према томе:  $Y = 1,1513 \cdot X = 1,1513 \cdot 11,8 = 13,6; Y = 13,6 dN$ .

Број децибела и децинепера можемо такође приближно одредити по скали (сл. 1). На тој скали односу  $\frac{P_2}{P_1} = 15$  одговарају  $X = 12$ , и  $Y = 13,6$ .

### 2. Пример.

Имамо појачавач ниске учестаности, чија је карактеристика:  $U_1 = 1 V$ ,  $U_2 = 50 V$ ,  $R_1 = 25.600 \Omega$ ,  $R_2 = 10.000 \Omega$ . Треба да се одреди појачавање у децибелима и децинеперима.

Ово ће бити:  $X = 20 \log \frac{U_2}{U_1} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = 20 \log \frac{50}{1} \sqrt{\frac{25600}{10000}} = 20 \log 5 \sqrt{256} = 20 \log 80 = 20 \cdot 1,90309 = 38$   
 $X = 38 db$ .

Дакле, звучни ефекат повећава се у појачавачу на 38 децибела.

Према скали, овом броју децибела одговара 43,5 децинепера. Прорачунавање броја децинепера помоћу прелазног кофицијента паравит да даје тачнији резултат:

$Y = 1,1513 \cdot X = 1,1513 \cdot 38 = 43,8; Y = 43,8 dN$ .

### 3. Пример.

Даша су два појачавача ( $A$  и  $B$ ), који се међусобно разликују само појачавањем струје  $I_A = 160 mA$ ,  $I_B = 40 mA$ . Они треба да се упореде помоћу јединица чујности.

Биће:  $X = 20 \log \frac{I_A}{I_B} = 20 \log \frac{160}{40} = 20 \log 4 = 20 \cdot 0,60206 = 12;$   
 $X = 12 db$ .

Дакле, појачавач  $A$  даје појачавање за 12 децибела веће него појачавач  $B$ . Обратно, појачавање појачавача  $B$  је за 12 децибела

мање од појачања појачавача  $A$ . Овај очигледни закључак можемо математички на тај начин доказати, што ћемо после прорачунавања добити негативан број децибела. Заиста:

$$X = 20 \log \frac{I_B}{I_A} 20 = \log \frac{40}{160} = 20 \log 0,25 = 20 (1,39794 - 2) = 20 (-0,60206) = -12.$$

$$X = -12 \text{ db.}$$

#### 4. Пример.

Јачина електричног поља, које ствара радио станица  $A$  у тачци  $P$  је  $E_A = 9000 \frac{\mu V}{mtr}$ . У тој истој тачци једна друга радио станица даје  $E_B = 60 \frac{\mu V}{mtr}$ . Однос између ових двеју јачина поља је  $\frac{E_A}{E_B} = 150$ . Ако обе станице слушамо на једном истом пријемнику, и ако те станице раде на истој таласној дужини, онда ће однос између амплитуда одговарајућих осцилација остати исти:  $\frac{I_A}{I_B} = 150$ .

Тражимо број децибела:

$$X = 20 \log \frac{I_A}{I_B} = 20 \log 150 = 20 \cdot 2,17609 = 43,5$$

$$X = 43,5 \text{ db.}$$

Нађени број децибела карактерише степен интерференције између станица  $A$  и  $B$ . Он показује да се станица  $A$  чује за 43,5 децибела јаче него станица  $B$ .

Важно је приметити да је у овом нашем случају загарантован добар пријем јаче радио станице, јер је било утврђено да сметајуће дејство слабије станице на јачу практички не постоји ако је  $X \geq 40 \text{ db}$ .

#### 5. Пример.

Треба да се нађе повећање моћности емисија које ће одговарати једном децинетеру.

Решење овог проблема није тешко. Према услову имамо да је  $Y = 1$ . Онда, на основу формуле (7) налазимо да је  $\lg \frac{P_2}{P_1} = 0,2$ . После замене неперовског логаритма са децималним\*) имамо:

$$2,30259 \cdot \log \frac{P_2}{P_1} = 0,2.$$

\*) Из математике зnamо да је  $\lg N = \frac{1}{M} \log N$ , а  $\log N = M \lg N$ , где је  $\frac{1}{M} = 2,30259$ , а  $M = 0,43429$ .

$$\text{Дакле је: } \log \frac{P_2}{P_1} = \frac{0,3}{2,20359} = 0,08686.$$

Али је  $0,08686 = \log 1,22$ .

$$\text{Према томе је: } \log \frac{P_2}{P_1} = \log 1,22$$

$$\text{и најзад имамо да је: } \frac{P_2}{P_1} = 1,22.$$

Дакле, један децинелер одговара повећању моћности станице за 1,22 пута.

\* \* \*

Јединице чујности, које смо показали у овом чланку, често се примењују у решавању различитих проблема у радиотехници. Услед тога, њихово познавање несумњиво је од користи за сваког радио техничара и радио аматера.

Изв. Милан Балетин


## Радиогониometрија

### Електромагнетско поље антене

Прије него што пређемо ва принцип радиогониометрије, осврнућемо се у кратким потезима на основне појмове о магнетском и електричном пољу.

Познато нам је да се око спроводника поража магнетско поље кад у њему тече струја. Нека спроводник  $OA$  (сл. 1.) претставља обичну вертикалну антenu. Око ње поража се такође магнетско поље, чије магнетске линије сила образују концентричне кругове у равнини која је нормална на правец  $OA$ . Центар ових кругова је у тачци  $O$ . Али, пошто кроз антenu протиче најаменична струја високе учестаности, то се ови концентрични кругови удаљују од антене и њихов се полумјер повећава брзином  $V$ , једнаком брзини светlosti тј.  $300\ 000 \frac{\text{km}}{\text{sec}}$ .

Знамо такође да се у спроводнику поража електромоторна сила кад га сече покретно магнетско поље. Можемо рећи да покретно магнетско поље ствара електрично поље.

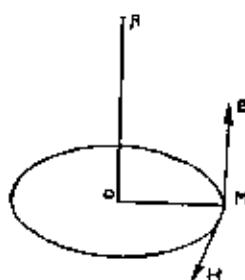

Сл. 1.

Електрично поље је нормално на магнетско. У тачци  $M$  (сл. 1) електрично поље је претстављено вектором  $ME$ , а магнетско поље вектором  $MH$ . Вредност овог електричног поља даде се изразити одношајем:

$$E = V \times H \quad (1)$$

што значи, да је електрично поље једнако магнетском пољу помноженом са брзином гибања свијетlostи. Постоје електромоторна сила у антени синусоидална, то и магнетско и електрично поље биће исто таке нарави, па јачину ових поља можемо да изразимо математским језиком:

$$E = E' \sin \omega t \quad (2)$$

$$H = H' \sin \omega t \quad (3)$$

$\sin \omega t$  је израз, који карактерише брзину промене магнетског, односно електричног поља.

### Својства антене

Својства разних антена су разнолика. Напр. оне немају исту сопствену таласну дужину. Неке имају већи капацитет а друге мањи. Неке већу моћ радијације друге мању итд. Постоје такођер антене, које имају најбољи пријем, ако таласи долазе у неком становитом смјеру а исто тако и најбоље емитују у том смјеру. Такова је напр.  $L$  или Блонделова антена. Пријем и емисије ове антене најбоље су, ако таласи иду у смјеру како нам то претставља сл. 2.

Код радиогониометрије важна је особина примања у једном правцу. Све антене са отвореним електр. колом, као што је Т-антена, амрејласта антена и др. примају готово подједнако ма са које стране долазиле емисије. Па и сама L-антена не даје у том погледу нарочито видне резултате — није потпуно „диригована“ — како се то каже. Међутим, оквирна (рам или четворна антена), која претставља затворено електр. коло, прима сасвим неједнаком јачином према томе, како је њена површина постављена према правцу емисионе станице. Ако је она у њеном правцу — пријем је најјачи, ако, напротив, правац ка емисионој станици стоји нормално на раван оквирне антене, њен је пријем најслабији. Ова врло важна и сасвим изразита особина оквирне антене служи као база радиогониметрији. Уагред ваља напоменути да је емисиона моћ оквирне антене веома мала.

### Оквирна пријемна антена

Ову антenu можемо да сматрамо као соленоид, чији је дијаметар релативно велики према његовој дужини.

Проводник (сл. 2)  $ABCD$  претставља једну такову антenu. Да нам буде лакше разумевање, претпоставимо да имамо само овај један завој и да је електромоторна сила индуцирана само у страницама  $AB$  и  $CD$ . Ако је дужина  $BC$ , односно  $AD$  релативно малена према таласној дужини радио станице, коју ова оквирна антена прима, можемо узети да се магнетско поље истодобно мења око странице  $CD$  и око странице  $AB$ . Индуциране електромоторне силе  $e$  и  $e'$  су једног те истог смјера и, према томе, настоје да се повијуте. Али, ове вису зајравно једнаке, јер јачина магнетског поља око странице  $AB$  и странице  $CD$  није једнака. Произлази да се ове двије електромоторне силе неће потпуно поништавати, остат ће разлика:

$$e_r = e - e' \text{ или } e_r = e' - e,$$

према томе, која је већа од ових двеју електромоторних сила.

Ову разлику можемо да протумачимо и на тај начин, што две странице квадрата  $ABCD$  нијесу једнако удаљене од извора таласа, ако таласи напр. долазе у смјеру равнице оквирне антене. Напротив, ако су долазећи таласи окомити на равницу  $ABCD$ , онда ће двије индуциране електромоторне силе бити потпуно једнаке, па ће се потпуно поништавати.

Из свега овога следи, да ће звук у слушалицама пријемника бити већи јачи онда, када је равница оквирне антене окренута у

смјеру долазећих таласа, а најмањи, или теоретски никакови онда, кад је равница окомита на њихов смјер.


Ово је принцип на коме се темељи радиогониometrija.

Математски можемо да изразимо овај пораст или отпад електромоторне силе према смјеру равнице оквирне антене овом формулом:


$$I_r = H_0 \cdot N \cdot S \cdot \sin \omega t \cdot \cos \alpha \quad (4)$$

где је  $I_r$  — електромоторна сила,

$N$  — број завоја оквирне антене,

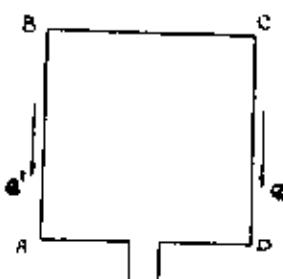

Сл. 2.

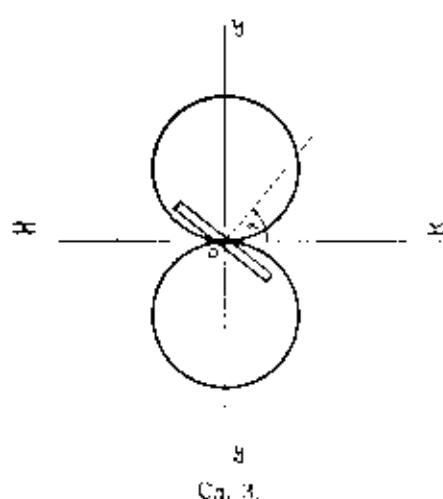

Сл. 3.

$S$  — површина оквирне антене,  
 $H_0$  — резултантни интензитет магнетског поља,  
 $\omega$  — пулсација долазећег таласа ( $\omega = 2\pi f$ ),  
 $t$  — време, и  
 $\alpha$  — кут којег чини равнина оквирне антене са смјером долазећих таласа.

Вредност  $I_r$  бити ће периодично нула за  $t = T; t = 2T$  итд. што је потпуно јасно, а такође за  $\alpha = 90^\circ$  или  $270^\circ$ . Ова ће вредност бити максимална за  $\alpha = 0^\circ$  или  $180^\circ$ . Иамећу 0 и максималне вредности, електромоторна сила расте и опада према дијаграму сл. 3.

(Наставиће се)

### Шема бр. 2


## Троцевни пријемник за прикључак на наизменичну струју

Више од две године на радио тржишту влада четвороцевни супер као квалитативни, а двоцевни апарат као „народни“ пријемник.

Потреба за селективним и јаким пријемом осећа се све више. Пошто, услед економског стања, није ширим слојевима могуће набавити скучи транспонирајући апарат, морао се донети на тржиште један средњи тип апаратца, као што је ниже описан троцевни пријемник (види шему) са три таласна подручја.

Код ове врсте апаратца једини је суптилан задатак, да се високофреквентни степен удеши тако, да његова цев ни у којем случају не дође у самотреперење. Мора се свакако избеги свака индуктивна или капацитивна веза између првог и другог кола с једне стране, и између њих и трећег кола с друге стране. Трећи део троструког променљивог кондензатора, морамо пажљиво оделити оклопом од првих двају делова овог истог кондензатора. Калемови могу такође бити оклопљени, али то није неопходно потребно. Калемске групе (види сл. 1) морамо на сваки начин тако монтирати, да прве две дођу горе на шасију, а трећа на што већој даљини у унутрашњости шасија. На подручју кратких таласа најлакше наступа нежељена веза и то на индуктиван начин. Зато је потребно цео пут високе учестаности оба краткоталасна кола пажљиво проследити и доводне водове тако положити, да

указни и повратни вод теку сасвим један уз други. На таласном преклопнику морају се међусобно оделити оклопом три подручја: подручје непојачаног дела (антенско коло и појасни филтер), појачање високе фреквенције (решеткино коло де-

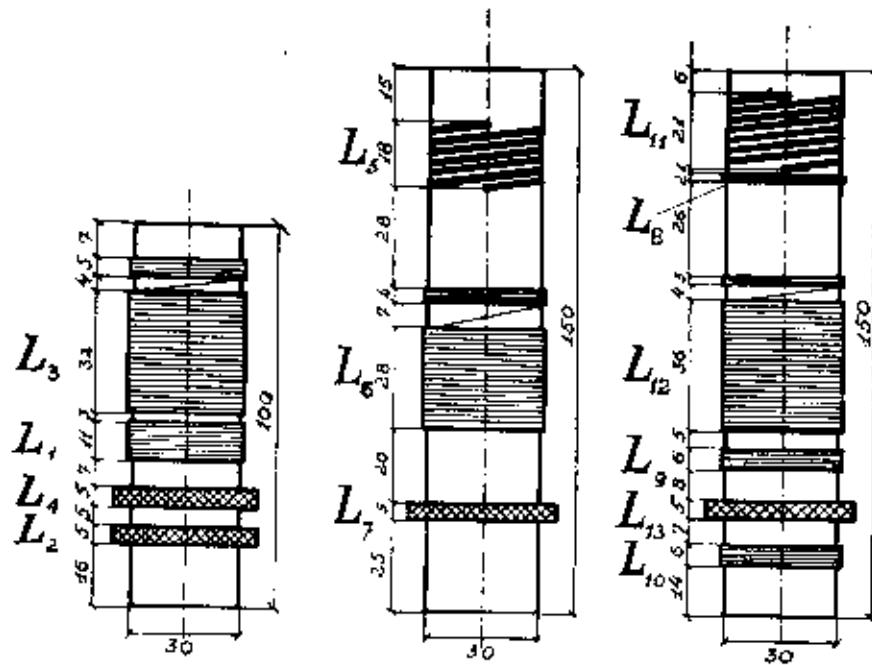

Сл. 1.


текторске цеви) и подручје реакције (анодно коло детекторске цеви). Ако је вод до звучника дуг, морамо и њега водити оклопљено, како би избегли зрачење на антenu.

Изједначење вршимо помоћу кондензатора  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$  и  $A_5$ . Трећи део троструког променљивог кондензатора нема кондензатора за изједначење, пошто је овде почетни капацитет увек већи него код прва два дела.

Отпори  $R_a$ ,  $R_b$  и  $P_1$  тако су одмерени, да је довољна струја коју узима потенциометар да би се на електролитним кондензаторима ( $C_a$  и  $C_b$ ) одржавао напон у дозвољеним границама и у случају ако изостане анодна струја крајње цеви.

Отпорник  $P_b$  служи за отклањање брујања при коначној цеви. Он мора код готовог апаратца да буде тако удешен да брујање потпуно нестане.

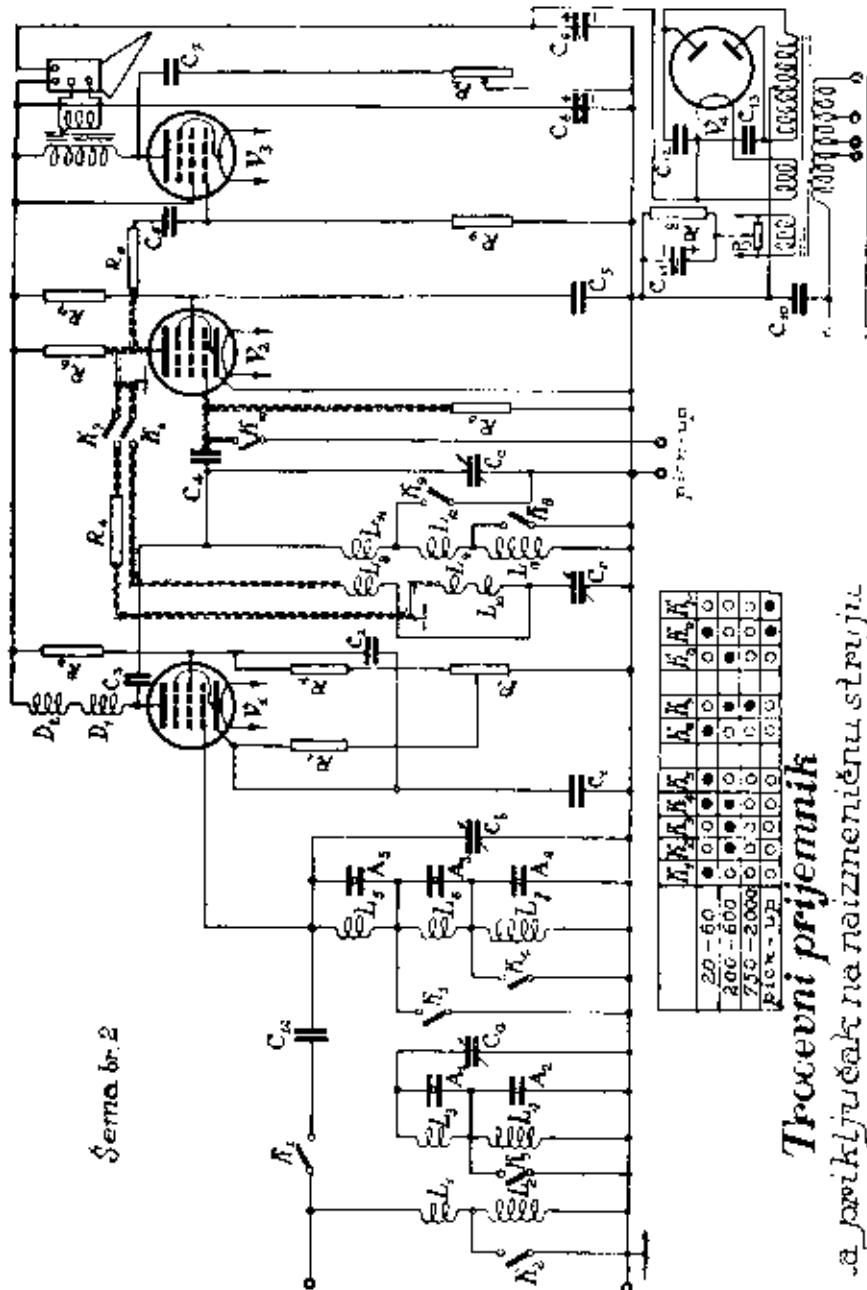Регулисање јачине врши се мењањем преднатовна прве цеви помоћу отпорника  $P_1$ .



Тон се регулише помоћу отпорника  $P_2$ .

За изградњу овог апарата потребан је следећи материјал:

#### a) Променливи кондензатори:

- 1 ком. троструког кондензатора са ваздушном изолацијом од  
 $500 \text{ cm}$  ( $C_a, C_b, C_c$ );  
 1 " кондензатора са чврстом изолацијом ( $C_f$ ); и  
 5 " " за изједначење ( $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$ ).

#### **b) Електролитски конденсатори:**

- 2 ком. од  $8 \mu F$ ,  $450 V$  ( $C_1$ ,  $C_2$ ); и  
1 —  $25 \mu F$ ,  $25 V$  ( $C_3$ ).

### *с) Непроменливи конденсатори:*

- 1 ком. од 10 см ( $C_{14}$ );  
 1 " " 20 см ( $C_8$ );  
 1 " " 100 см ( $C_4$ );  
 1 " " 500 см ( $C_{10}$ );  
 2 " " 2000 см ( $C_{19}$ ,  $C_{12}$ );  
 1 " " 0,01  $\mu F$  ( $C_6$ );  
 1 " " 0,05  $\mu F$  ( $C_7$ ); и  
 3 " " 0,1  $\mu F$  ( $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_5$ ).

#### *д) Променљиви отварници:*

- 1 ком. од 5000  $\Omega$ , логаритмички ( $P_1$ );  
 1 " " 40000  $\Omega$ , линеарски ( $P_2$ ); и  
 1 " " 50  $\Omega$ , динапарски ( $P_3$ ).

#### **5) Неправомедниви отворници:**

- пременили в *сторници*:

  - 1 ком. од  $300 \Omega$ ,  $0,3 \text{ W}$  ( $R_1$ );
  - 1 " "  $350 \Omega$ ,  $0,75 \text{ W}$  ( $R_{10}$ );
  - 1 " "  $2000 \Omega$ ,  $0,3 \text{ W}$  ( $R_4$ );
  - 1 " "  $10\,000 \Omega$ ,  $2 \text{ W}$  ( $R_2$ );
  - 1 " "  $15\,000 \Omega$ ,  $3 \text{ W}$  ( $R_3$ );
  - 1 " "  $0,1 M\Omega$ ,  $0,3 \text{ W}$  ( $R_8$ );
  - 2 " "  $0,5 M\Omega$ ,  $0,3 \text{ W}$  ( $R_6$ ,  $R_9$ ); и
  - 2 " "  $2 M\Omega$ ,  $0,3 \text{ W}$  ( $R_5$ ,  $R_7$ ).

5) Калемовић

#### *I) прва калемска група:*

- 50 навојака емаљиране жице од  $d = 0,2 \text{ mm}$  ( $L_1$ );  
 100 " " " " " "  $d = 0,26 \text{ mm}$  појачане са  
 два слоја свиле ( $L_2$ );  
 100 навојака емаљиране жице од  $d = 0,3 \text{ mm}$  ( $L_3$ ); и  
 200 " " " " " "  $d = 0,26 \text{ mm}$ , појачане са  
 два слоја свиле ( $L_4$ ).

## 2) друга калемска група:

- 6 навојака голе жице од  $d = 1,2 \text{ mm}$ , са одстојањем између навојака  $2,5 \text{ mm}$  ( $L_5$ );  
 100 навојака емаљиране жице од  $d = 0,3 \text{ mm}$  ( $L_6$ ); и  
 200 " " " од  $d = 0,26 \text{ mm}$  појачане са два слоја свиле ( $L_7$ ).

## 3) трећа калемска група:

- 7 навојака емаљиране жице од  $d = 0,15 \text{ mm}$  ( $L_8$ );  
 25 " " " "  $d = 0,15 \text{ mm}$  ( $L_9$ );  
 35 " " " "  $d = 0,15 \text{ mm}$  ( $L_{10}$ );  
 6 " голе жице од  $d = 1,2 \text{ mm}$  са одстојањем између навојака  $2,5 \text{ mm}$  ( $L_{11}$ );  
 100 навојака емаљиране жице од  $d = 0,3 \text{ mm}$  ( $L_{12}$ ); и  
 200 " " " "  $d = 0,26 \text{ mm}$  појачане са два слоја свиле ( $L_{13}$ ).

## 4) високофреквентне пригушнице:

- 100 навојака емаљиране жице од  $d = 0,15 \text{ mm}$  намотаке на картонском ваљку са пречником од  $20 \text{ mm}$  ( $D_1$ );  
 3  $\times$  4000 навојака емаљиране жице од  $d = 0,05 \text{ mm}$  намотане на троделном изолованом телу са пречником од  $18 \text{ mm}$  ( $D_2$ );

g) Таласни преклопник (10 пола, 4 положаја).

h) Динамички звучник од  $110 \text{ V}, 55 \text{ mA}, 7000 \Omega$ .

i) Мрежни трансформатор,

примар: за све напоне,

секундар:

- 1)  $2 \times 350 \text{ V}$  за  $350 \text{ V}, 55 \text{ mA}$  једносмислене струје,
- 2)  $2 \times 2 \text{ V}, 2,4 \text{ A}$  за загревање цеви ( $V_1, V_2, V_3$ ) и осветљење скале, и
- 3)  $4 \text{ V}, 1 \text{ A}$  за загревање исправљачке цеви ( $V_4$ ).

j) Цеви: апарат је био испробан са следећим Тунгеррамовим цевима:

$$V_1 = TAF 3$$

$$V_2 = TAF 7$$

$$V_3 = TAL 1$$

$$V_4 = TAZ 1$$


ПРИМЕДБА: Сви делови за гореописани апарат могу се добити код радио предузећа инж. Бела Малер, Суботица, Петроградска 8, односно Радио Малер, Београд, Јакшићева 2.

## Самоградња пријемних апарат

(Наставак)

### 3. Једноцевни трансформаторни амплификатор ниске фреквенције

Помоћу описаног детекторског пријемника (в. сл. 8.) омогућен је добар пријем само у слушалици, јер је његова енергија врло незнатна. Ако пак хоћемо да слушамо радио програм у звучнику, неопходно је потребно да појачамо енергију која излази из детектора, и то пре него што је упутимо у звучник. За ово претходно

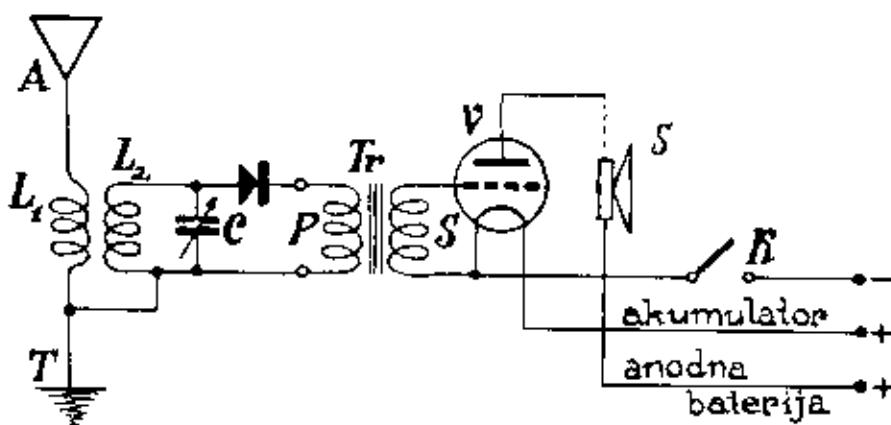

Сл. 15. Шема детекторског пријемника са нискофреквентним амплификатором.

појачавање електричне енергије служи тзв. нискофреквентни амплификатор (појачавач ниске учестаности), који искоришћује амплификаторску особину радио цеви.


На сл. 15. претстављена је шема детекторског пријемника у вези са једноцевним трансформаторним амплификатором ниске учестаности. Најглавнији делови оваквог амплификатора јесу: амплификаторска троелектродна цев — триода — (сл. 16) и нискофреквентни трансформатор (сл. 17).

Нискофреквентни трансформатор, чија је намена у нашем случају да врши пренос детекторске енергије на решетку радио цеви, састоји се из два калема танке жице намотане на гвојадено језгро (примарни и секундарни



Сл. 16. Триода.

калем). Уместо за слушалицу, примарни калем веже за детекторски пријемник тако, да детекторска струја тече кроз њега. Секундарни калем спаја се са решетком и катодом слектронске цеви.

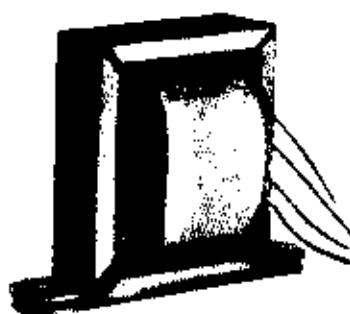

Сл. 17. Нискофреквентни трансформатор.

Важно је да се пази на ознаке прикључака. Ријанк фабрикати носе разне ознаке. Следећа табела омогућиће радио аматеру да тачно веже трансформатор са детектором, земљом, решетком и катодом:

ОЗНАКА	примарни калем		секундарни калем	
	детектор	земља	катода	решетка
француска	E P	S P	E S	S S
немачка	E P	A P	E S	A S
енглеска	P J	P O	S J	S O
американска	1	2	3	4

Што се тиче амплификаторских радио цеви, постоји више врста које могу бити успешно употребљене. Загревање влакна ових цеви обично се врши струјом од 4 V. Модерније су оне ради цеви, чије се влакно напаја струјом од 2 V. Примера ради доносимо у следећој табели ознаке амплификаторских радио цеви које, се код нас употребљавају:

ФАБРИКАТ	Ознака цеви	
	4 V.	2 V.
Philips	B 424	K C 1
Telefunken	RE 084	K C 1
Triotron	A 420	TD 2
Tungstam	L D 410	L D 210
Valvo	A 410	K C 1


Као извор струје за загревање влакна радио цеви, узима се готово увек оловни акумулатор од 4 V, односно 2 V. Са акумулатором треба пажљиво поступати, према постојећим инструкцијама, јер од тога зависи његова трајност.

Анодни напон радио цеви даје сува батерија која се састоји иа већег броја сувих галванских елемената везаних у серији. Она се добива готова у трговини радио артиклима и може да издржи врло дуго, ако је при куповини била свежа. Анодну батерију треба заменити после неколико месеци. За наш детекторски пријемник са нискоучестаним појачавачем довољна је анодна батерија од 100 – 120 волти. Њен негативан пол везајемо са негативним полом акумулатора, а преко прекидача (сл. 18) са једним крајем влакна радио цеви. Други крај влакна спаја се са позитивним полом акумулатора. Аноду радио цеви везујемо преко звучника за позитивни пол анодне батерије.



Сл. 18. Прекидач

Звучник (електромагнетски) бирамо у трговини према квалитету и нашој материјалној могућности. Сл. 19 приказује општи изглед електромагнетског звучника.

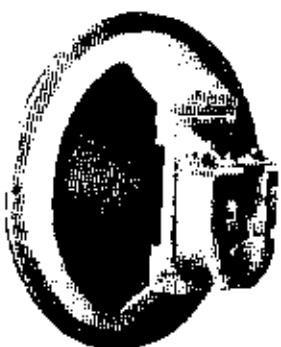

Сл. 19. Електромагнетски звучник.

Пошто смо се упознали са главним саставним деловима једноцевног трансформаторног појачавача ниске учестаности, можемо започети са његовом практичном изградњом.


Цео апарат монтираћемо на изолаторској плочи величине  $140 \times 100 \times 6 mm$  на сличан начин како смо монтирали детекторски пријемник.

Избушимо у горњем делу плоче велику рупу за подноžје (сл. 20) радио цеви и учврстимо га помоћу завртања. Прекидач грејача струје (сл. 18) монтирајмо у доњем делу плоче.


Поред тога избушимо рупе за чауре у које ће ући бакански утикачи детекторског пријемника и електромагнетског звучника, као и рупице за утврђивање плоче на дрвеној кутији коју ћемо израдити у величини  $140 \times 100 \times 100 mm$ .



Сл. 20. Подноžје радио цеви.

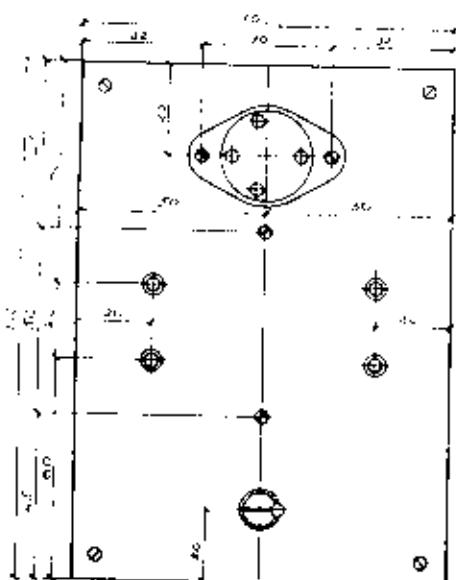

Сл. 21. Горња страна плоче.

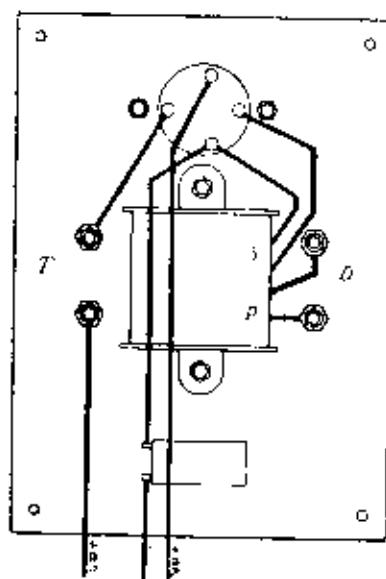

Сл. 22. Доња страна плоче.

1 амплификаторска цев са загревањем од 4 V или од 2 V (види табелу у тексту);

1 подноžје за триоду;

Сл. 21 показује изглед горње стране плоче са свима потребним мерама за бушење рупа. Нискофреквентни трансформатор монтираћемо са унутрашње стране плоче и он се учвршћује помоћу завртања као и подноžје радио цеви.

На сл. 22, која приказује унутрашњу страну плоче, јасно се види како треба везати поједине делове појачавача. Детаљни опис спајања стога није потребан. Примећујемо само то, да прикључци апарату за анодну батерију и акумулатор треба да буду од изоловане плетене жице од вишке влакана, а не од исте жице од које смо правили остале водове. Ове ћемо прикључке провући напоље кроз рупу коју ћемо направити са стране древене кутије.

Овако монтирани амплификатор ниске фреквенције претставља потпуно засебну целину.

Детекторски пријемник, коме је прикључен овакав појачавач, даје у звучнику гласну репродукцију радио програма.

За изградњу појачавача, који је овде описан, потребан нам је следећи материјал:

1 плоча од тврде гуме величине  $140 \times 100 \times 6$  mm;

- 1 нискофреквентни трансформатор са односом 1 : 6;
- 1 прекидач грејача струје;
- 4 чауре од 4 mm;
- 4 баанска утикача;
- 4 завртња са матицама од 3 mm;
- 4 завртња за дрво;
- 1 дрвена кутија величине  $140 \times 100 \times 100$  mm;
- 0,5 метара жице за везе;
- 3 метра изоловане плетене жице за прикључак на анодну батерију и акумулатор;
- 1 електромагнетски звучник;
- 1 акумулатор од 4 V, односно од 2 V; и
- 1 анодна батерија од 120 V.

(Наставиће се)

---

## Шта нам доноси нова радио сезона?

Чим почне да попушта летња врућина и људи се враћају са летовања, понова почиње да расте сезонски интерес за радио.

Са овом чињеницом рачуна и радио индустрија.


Она користи летњи одмор слушалачке публике, да би се што боље спремила са радио новитетима за нову сезону.

Најважнији је фактор при куповању апарат — цена. У колико је било могуће, сада се индустрија побринула да пусти у продају јефтине „народне“ пријемнике, пошто се показало, да тзв. локални пријемници не долазе много у обзир. Услед тога било је потребно створити апарате који су јефтини а могу примати велики број станица. Јер, замста, само апарати ниске цене могу да буду приступачни широким слојевима народа, који чини већи део слушалачке публике.

Што се тиче стручног усавршења, код пријемних апаратова нема никаквих принципских новости. Међутим, постоји прилично квалитативно побољшања. Теориска знања и практична искуства, која се стално гомилaju, омогућују конструкторима да створе савршене облике и првокласну радио репродукцију код најновијих пријемних апаратова тако, да је у томе готово постигнуто савршенство. Финесе овог побољшања односе се на поједине делове, док су, као што рекосмо, принципи остали исти, те досадањи типови остају и надаље. Нарочито супер је постао доминантни тип пријемника, али и код

њета постоје разне варијације и израде тако, да и међу супер апаратима има разлика.

Цеви, које долазе ове сезоне у апарате, разликују се од старих и по облику као и по упрощеним ознакама, које су одсада исте за све важније европске фабрикate. Нове цеви су мање (сл. 1) и имају удобљено подножје, што много доприноси штедњу при конструкцији апарата. Смањена је такође и потрошња струје за загревање сегмента исправљачким и крајњим цевима. И само време загревања при укопчању смањено је на 12 — 15 секунда.

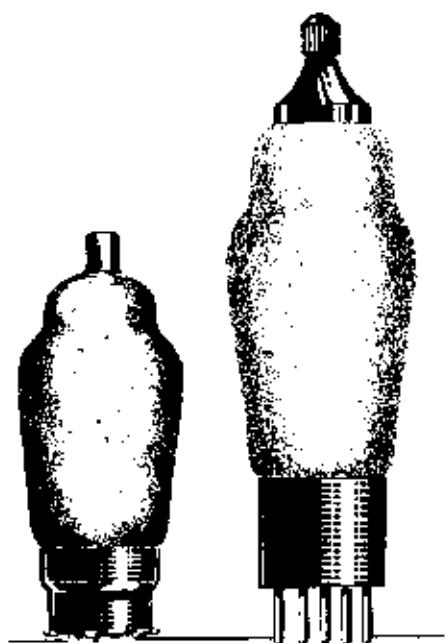

Сл. 1.

примене и налази се онде где се радио-фонија, ипак је она постала центар техничког интересовања. Немци су већ пустили у продају пријемнике телевизионе апарате и пројектовали су изградњу 25 телевизионих станица, како би у целој земљи било омогућено беспрекорно примање слика.

То су углавном новости са којима почине ова радио сезона. Наш ће часопис настојати да своје читаоце на време информише о новитетима које ће нам доносити радиотехника у току године на своме даљем путу ка усавршавању.

Најмање новости доноси нова сезона у самој раздеоби таласних дужина. Ту нема скоро никаквих промена, а иако су ни у погледу. Међутим, данашње стање у том погледу постало је неиздржљиво, пошто није у складу са огромним развитком рада. Праве се опсежни опити са применом кратких и ултра-кратких таласа, дочим питање реорганизације рада на средњим и дугачким таласима остаје и даље верешено.

Недавно су одржане велике изложбе у Лондону, Паризу и Берлину. Оне су донеле, иако су осталог, значајне новости из домена развоја телевизије. Иако је телевизија и данас још увек

у првом стадијуму практичне

прве 20 година налазила радио-

## Радио лексикон

**Никола Тесла** — Славни југословенски научник и проналазач на пољу електротехнике и радиотехнике. Рођен је 10. јула 1856. године у Линци, у селу Смиљану код Госпића. Отац му је био православни свештеник. У детинству и младости Тесла је био слабог здравља, услед чега је морао често да прекида своје школовање. Нижу реалку сирово је у Госпићу 1870. год., а велику матуру положио је у Карловцу 1875. год. Дипломирао је на инжењера на Високој техничкој школи у Грацу 1881. год.



Никола Тесла (1890)

По сиршему школовању живео је једно време у Пешти и Паризу а затим, 1884. год., отпутовао је у С. А. Д., где и сада, у Њу-Јорку, неуморно ради, не обазирајући се на своју дубоку старост. Идуће 1936. године, 10. јула, биће 80. рођендан овог југословенског генија. Најзначајнији проналазци и открића Николе Тесле јесу: обратно магнетско поље, полифазне струје, иконофренентне машине, електрични осцилатори, струје високе учестаности и високог напона, принцип резонанције и синтезација бежичне телеграфије и др. Теслин пропалазачки рад добио је снесомните признање. Др. Аустин, амерички радио стручњак, назива Теслу „оцем радија“.

а немачки професор Др. Др. инж. Зенек — „творцем технике високих фреквенција“. Најбоље дело о животу и раду Николе Тесле изашло је 1932. год. на немачком језику и пера инж. Славка Бокшана (*Nikola Tesla und sein Werk, von dipl. ing. Slavko Boškan, Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Wien I Burggasse 9*). Исти аутор написао је 1930. год. и на нашем језику оличну књигу: „*Никола Тесла и његов пионирски рад у електротехници*“ у издавању Свесловенске издаварнице, Београд, Поенкарекова 36.

**Радио** — Ова реч, одомаћена у српском језицима, долази од француске речи „radiation“, што значи зрачење. Она означава скуп теориских и практичних анања као и сије творевиње које се односе на пренос електричне енергије помоћу електромагнетних таласа. Реч радио често се употребљава као приједувуз именницу да би се означило да се члан симисао односи на радио (на пр. радио часопис, радио библиотека, радио аматер и т. сл.), или у истом циљу као саставни део сложених речи (н.пр. радиотехника, радиофикација, радиопроводник и т. сл.).

**Радиофонија** — Означава радио пренос у једном смислу т. ј. где једна предајна станица даје звучне емисије путем радио таласа, а код широког круга радијо слушалаца врши се само пријем помоћу пријемних апарата.

**Телевизија** — је грана радиотехнике, која обухвата методе и срећствана бежичне телеграфије која омогућавају да у специјалном пријемном апарату — телевизору — видимо разнолике сметљосне ефекте пренесене са великог даљине као: слике, фотографије, бинокуларске филмове, реалне објекте у миру или покрету итд., које путем радио таласа емитују са емисионе антене специјални апарат — телевизијски радио оширењник.

**Теслине струје** — су електричне струје које је произвео Тесла помоћу свог осцилатора. Оне су врло високе учестаности. Најважнија је примена Теслиних струја у радиотехници и електромедицини ("диатермија" и "арсонвализација"). Тесла је такође искоришћавао оне струје за топљење гнојића и челика, и за произвођење овона из ваздуха као и оксидирање атмосферског нитрогена.

**Електромагнетни таласи (радио таласи, Херцови таласи)** — Ако прихватимо постојање етра, можемо рећи да су електромагнетни таласи треперење етра са учестаношћу од неколико херца (броји периода у секунди) па до стотину милијона килохерца. Савремена наука стоји на следећем да радио таласи имају исту природу као и инфра црвени (топлотни), светлосни, ултраљубичasti (хемијски), икс, гама и космички зраци. Сви ови зраци као и радио таласи, простиру се истом брзином од 300.000 километара у секунди. Ови зраци разликују се међусобом само учестаношћу, односно таласном дужином. Док се таласна дужина радио таласа мери километрима, метрима и сантиметрима, дотле се дужина осталих етарских таласа мери у микронима ( $\frac{1}{1.000.000}$  м), милимикронима, па чак и микромикронима. Радио талас се шире слободно на све стране кроз диелектричну средину као што је наша атмосфера, а постају онда, када напаменична електрична струја, нарочито високе фреквенције, противе кроз ошнорено електрично коло као што је на пр. антена — земља.

(Паставнице се)

---

## Новости и занимљивости

**Радио и рат у Абисинији.** Чим су изврела могућност рата између Италије и Абисиније, америчка радио друштва су почела да претресају питање организације радио репортаже са ратне територије. Познато је да је америчка публика врло лакома на сензије овакве врсте. Довољно је да се сетимо, како је она била одушевљена када су, за време манџурског рата, Јапанци преносили радио репортажу са боишта, намештајући микрофоне у прве бојне редове. Природно је да исти слушаоци и сада траже организовање оваквих „интересантних“ преноса. Но, америчка радио друштва најпопуларнија су сада на тешке препреке. Ствар је у томе, што у Абисинији постоји само једна радио станица. Она мора да служи само потребама абисинске владе и не може бити уступљена за разоноду Американаца. Зато су америчка друштва најпре одлучила да тамо хитно сагrade сопствену радио станицу. Био је већ припремљен и прорачун (3 000 000 дин.), али се морало одустати од тога, јер је организаторима било јављено да вије искључена могућност да радио станица буде реквирирана за потребе војске у случају отварања

непријатељства. По последњим саопштењима, питање ове радио репортаже решено је на тај начин, што су америчка радио друштва упутила у Алис Абебу велику групу радио репортера који ће слати извештаје директно са бојног поља помоћу портативних малих емисионих радио станица на кратким таласима. Ови ће слати извештаје у Америку преко једне егилатске релејне станице. Такве портативне станице носиће спреда и позади велике табле са написом на италијанском и амхарском језику: „Пази! Не пуцај! Радио репортер“.

**Највећа радио станица у свету.** Немци граде код Берлина један огроман радио центар из којега ће се на кратким таласима давати у исто време 9 емисија на разним језицима. Емисије ће се можи слушати и у најудаљенијим крајевима света са најпростијим апаратима. Ова радио станица биће стављена у погон у пролеће идуће године.

**Нове телевизиске станице у Немачкој.** Пре Божића ове године биће у Немачкој довршене две нове телевизиске станице на ултра кратким таласима. Изградња ових станица врши се врло жуто и то с разлога, што је индустрија уложила огроман капитал у телевизиске пријемнике, па се нада да ће их за божићне празнике моћи да прода.

**Радио и „Нормандија“.** На трансокеанском броду „Нормандији“ недавно је монтиран радио електрични инструмент који, и у најтамнијој ноћи, и за време магле, сигнализира сваки предмет који плови у правцу вожње. Захваљујући овом апарату, који је пронашао млади француски научник Ронте, не постоји виште никаква опасност од судара.

**Радио станица која се гради у Бугарској.** Ускоро ће Бугарска ступити у ред оних држава које имају јаке радио станице. У средини идуће године, сто километара јужно од Софије, изградња ће бити завршена радио станица, коју изводи фирма Телефувчен, биће предата бугарској влади. Техничка зграда и антена ове станице, биће смештена у месту Вакарел близу Софије. Автенски стуб ће бити изведен потпуно од метала и имаће облик познатог бечког стуба. Студио ће се налазити у самој Софији. Он ће имати више просторија за оркестре, концерте, предавања, позоришне комаде и т. д. Специјални каблови ће везати студио са опером, саборном црквом, концертним салама, великим кафанама итд.

**Људске жртве од пожара на Берлинској радио изложби.** Пожар на радио изложби у Берлину, који је избио 19 авгу-

ста ове године, накоје је огромну материјалну штету. Било је и људских жртава. Трагичну смрт нашла су два механичара Министарства пошта, који су се затекли у подземним просторијама за-



Пожар на радио изложби у Берлину.

паљене аграде. Ови су тек телефонским путем сазнали да је изнад њих избила ватра. Али, спаса им није било. Ови, на смрт осуђени функционери, били су до последњег даха у вези са телефонском централом. Чиновник телефонске централе, који је са њима одржавао везу, свак је проседео за време од пела сата.

**Радиофонија у Италији.** И Мусолини као и Хитлер, цене значај радика. Али је радиофонија ипак доста слабо развијена у Италији. У време, када Немачка на 60.000.000 становника броји више од 6.500.000 радио пријемника, у Италији на 45.000.000 становника има свега 450.000 апарата. Тако слабо интересовање за радиофонију објашњава се тиме што је у Италији много више развијен улични живот, и што Галијани обично траже разоноде ван куће. Уствари, прави је разлог томе — сиромашно становништво.

**Једна интересантна статистика.** У Њу Јорку, који се рачува као најшумније место на свету, била је извршена анкета у циљу да се сазна, против које се врсте шумова највише буки грађанство. Показало се, да је више од 36% жалби упућено против камиона и других сретстава за преношење терета, 16% жалби проузрокују трамваји, подземна жељеница и т. сл. На трећем месту налазе се жалбе против радио аматера, који претерују са звучним ефектима својих радио пријемника.

**Радио и Коран.** У Египту је забрањено да се Коран чита преко радia. Разлог је томе тај, што су људи слушали Коран из звучника по разним кафанаама, а света реч Мухамедова није им ни најмање сметала забави.

**Американски спикери.** Американски слушалац, како се говори, један је од најтежих. Да би се добило расположење слушачке публике, амерички спикери морају измислјати све могуће трикове, који су по неки пут врло примитивни. Тако, један од најомиљенијих спикера у Америци стекао је популарност тиме, што је "уметнички" кихао, и то у моментима када се то најмање очекивао. Други спикер ушао је у моду захваљујући следећем трику. За време преноса, он је говорио све типе и тине, и напослетку почињао је да хрче. На сигнал паузе, спикер се будио и браз је препричавао слушаоцима свој моментани сан.

**Тајанствена руска радио станица.** Из Варшаве јављају да радио аматери централне Европе чују понекац тајанствени глас, који на руском језику изговара речи против власти бржњевика. Ова станица стално мења своју таласну дужину. Она је последњи пут радила на таласној дужини од 55 метара.

## Питања и одговори

**8) Питање:** Да ли имате при руци шему радио пријемника ( $3 + 1$  или  $2 + 1$ ) за прикључак на наизменичну струју од 110 волти? Ако имате, молим да ми пошљете. (Марко Острогонац, Суботица).

**Одговор:** Наш часопис доноси у сваком броју по једну шему модерних радио пријемника. Бану у овом броју доносимо троцевни пријемник за прикључак на наизменичну струју. Јавите нам резултат пријема, ако саградите један од ових апарати.

**9—11) Питање:** Путем писма послати су одговори г. г. Михајлу Токареву, Сомбор; Исааку Смаилбеговићу, Теслић и Казимиру Ивечу, Супник.

## НАПОМЕНА

У овом броју изоставили смо чланак Историски развитак Б. Т. због нагомиланог материјала.

## Јесења Радио изложба

(Саопштење Радио клуба — Београд)

Оногодишња јесења радио изложба, коју по већ установљеној традицији приређује Радио клуб — Београд, одржаће се у Београду од 27-Х до 5-ХІ т.г. у просторијама инжењерског дома Краља Фердинанда ул. бр. 7. Изложбу ће отворити Министар пошта и телеграфа Господар Љуб. Бранко Калуђерић, који је и председник почасног одбора. Организација изложбе поверена је специјалном одбору, који је извршио све припреме радове и обезбедио учешће не само претставника најбољих и највећих радио фирм, него и значајних установа, радио клубова, радио аматера, стручне литературе као и Београдске радио станице. Њено је учешће овог пута нарочито интересантно, јер ће у изложбеним просторијама исталисати свој студио, те ће посетиоци моći да прате извођење емисија и да учествују у чину манифестација приређених у оквиру изложбе.

Циљ је изложбе: 1) да пружи посетиоцима слику стања у коме се данас налази радиотехника и радиофонија; 2) да се путем стручних објашњења и предавања омогући посетиоцима да прошире своје стручно знање; 3) да оствари што ближку везу између производа и трговца радио материјала са једне и потрошача са друге стране; и 4) да пружи преглед активности наших радио аматера.

Нарочита важња обраћена је па то, да изложба пружи пуну слику савременог чивоа радиотехнике и радиофоније. Тога ради биће систематски приказани: 1) Готови пријемни и мали предајни апарати намењени трговачкој и приватној употреби. 2) Саставни делови апарате као и прибор (материјал). 3) Пријемни и отпраvни апарати за телевизију и пренос слика (белинограма). 4) Појачавајућа уређења и инсталације за тонфилмове. 5) Фотоелектрична уређења и њихова примена у индустрији. 6) Радио објекти у служби војске, морварице и ваздухопловства. 7) Музеј П.Т.Т. 8) Аматерски радови. 9) Радио литература.

Као почетак нашим радиоаматерима, Радио клуб — Београд наградиће најбоље аматерске радове са 3 награде и то: I 1500 д., II 1000 д. и III 500 д.

*Посетиоцима је одобрено поплаќица у већи цене на вожњи арж. жељезницама при одласку и при повратку. Она важи од 25-Х до 7-ХІ тг. На поплацији штампи треба купити целу коршу до Београда и жељезничку леетимацију. Корпа важи за бесплатан повратак уз повреду Радио клуба — Београд.*

РАДИО БИБЛИОТЕКА

Е. АИСБЕРГ  
РАДИО ИНЖЕНЕР

ЕВО  
**ШТА ЈЕ РАДИО**  
ПОПУЛАРНИ  
**РАДИО УЦБЕНИК**

Превод са француског  
(крај)



Издање  
•РАДИО ЧАСОПИСА ТЕСЛА  
Нови Сад 1935

ЗА СВОЈЕ СКУПЉАЧЕ ПРЕТПЛАТНИКА И  
ПОВЕРЕНИКЕ

# РАДИО ЧАСОПИС ТЕСЛА

КУПИО ЈЕ 10 ЛОЗОВА ДРЖ. КЛАСНЕ ЛУТРИЈЕ

И то бр.: 5390, 7511, 49844, 54900, 79600,  
82901, 83111, 83773, 89660, 97853,

Сви они играју на све ове лозове **бесплатно** и имају право учешћа у добицима и то:

- 1) По један удео за сваког једног претплатника, који је платио претплату бар за три месеца;
- 2) По један удео за свака досадања два претплатника са измиреним претплатама на часопис закључно са месецом извлачења и;
- 3) По један удео за свака три продата примерка.

Од бруто згодитака у једном колу одбиће се 25% за режију и персонал Уредништва, а 75% (по одбитку цене лозова) дели се на скупљаче и поверилике сразмерно броју удела и шаље им се чеком.

За тачну и правилну поделу згодитака јамчи Главни уредник.

За сваких 100 нових удела докупљује се по један лоз више те ће наши скупљачи и поверилици играти бесплатно у сваком колу, на све већи број лозова са изгледима да се у срећном случају и новчано богато награди њихово живо заузимање за ширење нашег часописа. Нови бројеви лозова објављиваће се благовремено.

Нађите бар још једног претплатника, па ћете су деловати већ у наредном вучењу са најмање два удела.

Претплата на часопис 10 динара месечно.

## ПРИМЕДБА:

Моле се скупљачи и поверилици да одмах писмено обавесте Уредништво на колико удела имају права у добицима на горње лозове по своме рачуну, како би се извршило сравњење са књигама које се воде у Уредништву и тачно утврдило садање стање.



Уредништво

К. — Може ли се поставити неколико амплификатора један за другим?

Р. — Може, али доцније ћеш видети да је њихов број ограничен извесним споредним околностима.

К. — А како се може остварити један амплификатор?

Р. — Хајде да проучимо проблем! У анодном колу ма које радио лампе имамо струју променљиве јачине. Ова променљива јачина мора да произведе променљиви напон, који треба довести између решетке и влакна наредне лампе.

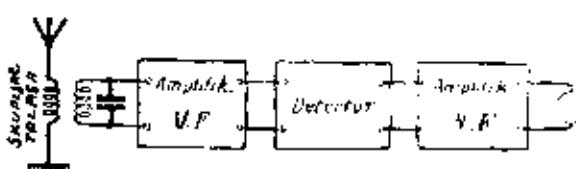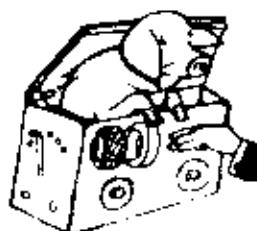

Сл. 70. Шема радио пријемника.  
дефиниције јачине струје.

К. — То је број електрона који прођу за једну секунду кроз ма коју тачку спроводника.

Р. — А напон?

К. — Напон, или разлика потенцијала *разједионче* између две тачке једног кола, јесте разлика између броја електрона који су скупљени у овим тачкама.




Р. — Задати и махи добро памћење. Сад претпостави да ми ометамо слободан проклиз електронске струје на тај начин, што укључујемо на њеном путу, тј. у њено коло, неки отпорник. Шта мислиш, да ли ће бити иста густина електрона на крајевима овог отпорника?

К. — Мислим да неће. Бар сам имао такав доказ о овоме синоћ у позоришту!

Р. — У позоришту? . . . .

К. — На како се може трансформирати променљива јачина струје у променљиви напон?


Р. — Сети се

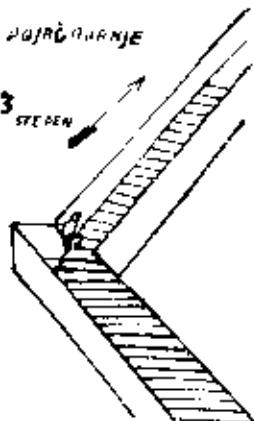

## Неумесна шала

К. — Да, у некоришту! Мирно сам слушао оперу, кад одједарел нека рђака шаливчнита викну: „пожар!“ Пре него што је директор опере успео да дође на бику да разкувери публику, сви гледаоци, бразо као мунд, похитали су ка узаним излазу. Притисак је у том простору био толико јак, да су многи пали у несвест. Али, са друге стране врата, у фоајеу, могло се дисати у толико лажне.

Р. — Па где су видео електроне?

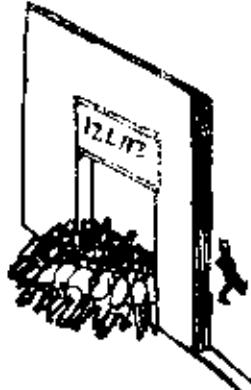

К. — Како сте мало довитљиви, драти јуваче! Зар не схваћате да су луди били електрони а узани издаја отпорник? Петвuno је разумљиво да постоји разлика потенцијала између крајева неког отпорника кроз који пролази струја. На улазу отпорника електрони се збијају у гомилу, док на његовом излазу они могу несметано да прородује свој пут.

Р. — То је врло тачно, масли пријатељу. И, упамти ову важну ствар: што је јача струја све је већа разлика потенцијала.

К. — Очевидно! Што је више лица, која истовремено ходе да изађу из плочаринта, све је већа разлика притиска испред улаза и иза излаза.

Р. — Сада, дакле, видиш да није ништа друго потребно осим једног отпорника да би се могла трансформирати нека јачина наизменичне струје у наизменични напон.

## Куриозус проналази један амплификатор помоћу отпорника


К. — Сад нам је лако саградити амплификатор. У анодни круг радио цеви  $V_1$  увешћемо отпорник  $R$  (сл. 71a). Са крајевима овог отпорника спојићемо решетку и влакно лампе  $V_2$ . Тада ће варијација јачине анодне струје лампе  $V_1$  произвести променљиви напон на крајевима отпорника  $R$  а онај променљиви напон доведићемо између решетке и влакна друге лампе, те ће тако бити појачане варијације анодне струје.

Р. — У принципу одлична теорија, али није практички остварљива.

К. — Зашто?

Р. — Узрок је томе врло прост. Не заборави да је у твојој теми анодна плочница прве лампе спојена са решетком друге лампе.

Дакле, високи напон, који треба дати анодију плочици да се добије довољна електронска струја, биће истовремено доведен и на решетку друге лампе.

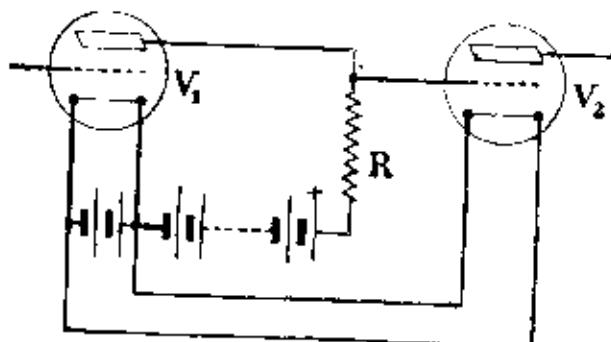

Сл. 71a. Још једна жало приступична идеја Курнијуса. Овај амплификатор може да функционише, јер је решетка лампе  $V_2$  доведена на вредно велики позитивни потенцијал.

К. - Ја не видим у томе никакву незгоду . . . .

Р. -- Одмах ћеш да скватиш. Размисли мало. Ако решетка има високи напон, она ће без сумње привући исто толико електрона као и аводна плочица, па чак и више, јер је решетка близка влакну него ли анова плочица. Услед тога, мале промене напона на отпорнику  $R$  готово иће никакло утицати на ановну струју друге лампе.

К. -- Каква незгода! Шта онда да се ради?



Сл. 71b.\* Решетка лампе  $V_2$  исподњана је прекоју кондензатора  $C$ . Ова шема још није дефинитивна.

Р. — Јасно је да лампа не ради добро кад је потенцијал решетке и сувине велики према потенцијалу влакна. Да одвојимо, дакле, помоћу једног кондензатора решетку ове лампе од аводне плашице претходне лампе (сл. 71б).

### Један знак „велике заграде“

К. — Ето ти! Стигли смо на место где ништа више не разумем... Ви укључујете неки кондензатор између решетке и отпорника. Па како онда мислите да се промење напона пренесу на решетку ако ју изолујете?

Р. — Кроз кондензатор! Али видим да је потребно да отворим једну „велику заграду“ да бих ти то објаснио. Заборави, дакле, за тренутак отпорни појачавач!


К. — Радо ћу да га заборавим . . .

Р. — Речи ми сад која су то три начина за пренос електричне енергије из једне тачке у неку другу, или још тачније, како електрони, који се пре-менјају из једне тачке у другу, могу да изазову на другом месту сличну појаву?



К. — Ви говорите о трима начинима. Ја видим, међутим, само један. Треба спојити две тачке једним спроводником, металном жицом.

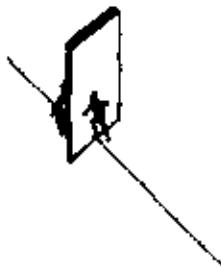Р. — То се зове галванско спрезање. Али, ти познајеш још и електромагнетско спрезање, кад например један катем, кроз који тече струја, изазива струју у неком другом катему, који нема никакве материјалне везе са њим.



К. — То је истина. Ја сам заборавио овај начин. Али ми се чини такођер да постоји разлика између ова два начина: док галванска веза служи подјелиако и за једносмислену и за наизменичну струју — електромагнетска индукција тиче се само наизменичне струје.


Р. — Имаш право! Трећи начин, спрезање помоћу капацитета, служи исто тако само за променљиве струје.

К. — Не разумем како могу електрони да прескачу са једне облоге кондензатора на другу!

Р. — Немају никакве потребе да скочу. Сети се само да протони јако воле електроне а да се



електрони узајамно одбијају. Дакле, ако се број електрона мења на једној облози кондензатора, онда се самим тим већи или мањи број електрона тера са друге облоге. Ако, например, једна облога постаје наизменично позитивна или негативна, друга ће само због тога постојати наизменично негативна или позитивна (сл. 72). Дакле,

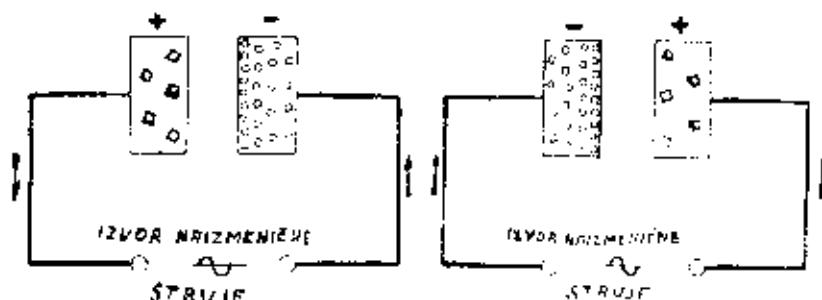

Сл. 72. Пролаз наизменичне струје кроз кондензатор. Стрелице показују прокат кретања електрона.

Видиш ли да наизменична или променљива струја пролази на неки начин кроз кондензатор!

К. — Сад разумем.

Р. — Да напоменем још осим тога и то: ако је период наизменичне струје кратак (што ће рећи да је њена учестаност велика), онда ће само мала количина електрона имати времена да се скучи на облогама и према томе, довољан ће бити кондензатор малог капацитета па да пропусти струју. Али, код струје ниске учеставости период је релативно дугачак, многи електрони имају времена да се скуче, па да би им се дао довољав простор, потребно је имати кондензатор доста великог капацитета.

### Знак „велика заграда“ затворен је

К. — Сада ћу се радије сетити отпорног појачавача, јер жени изгледа да разумем како си функциониш.

Р. — Извесно. Сад разумеш да се електрони скупљају у већем или мањем броју на облогама кондензатора која је везана са анодом. Они терају са друге облоге ка решетки већи или мањи број електрона, те решетка постаје више или мање негативна....


К. — ..... а ове варијације напона снажно утичу на атомну струју друге лампе која може да појачава. На крају крајева, ствар је савршено праста!

Р. — Немој да се много радујеш. Заборавили смо још једну ствар.

К. — Ви се несумњиво нарочито трудите да увек нешто заборавите! Шта је то са?

Р. — Ако направимо један амплификатор такав какав је на сл. 71, десиће се, да, чонто је извесно врло кратко време функционисао — више искре да ради.

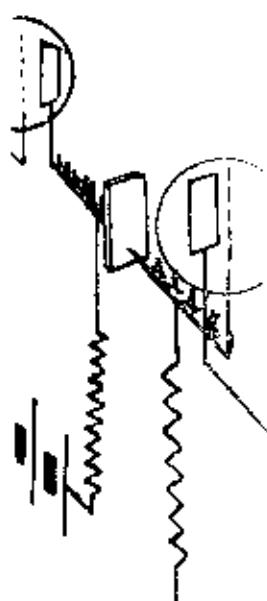К. — До врага!.... Извините за израз! На шта га забата?



Р. — Јер један део електрона, које сmitује влакно, доспева на решетку. Ако ови електрони не могу никуда да оду, они ће се сконцентристи на решетки, па ће је учинити толико негативном, да она искре пронурутати електроне ка анодној плочици!


К. — И лампа је у неку руку парадизована?

Р. — За овај случај напао си врло гачав израз.

К. — На како да ју лечимо?

Р. Очевидно је потребно отворити електронима пут па да вишиак од њих напусти решетку. У том циљу најнијаметније је заместити један отпорник између решетке и које било тачке са сталним напоном, например негативног пола батерије за затревање влакна (сл. 73).

К. — Да ли је ово дефинитивна тема отпорног појачавача, или сте можда још нешто заборавили?

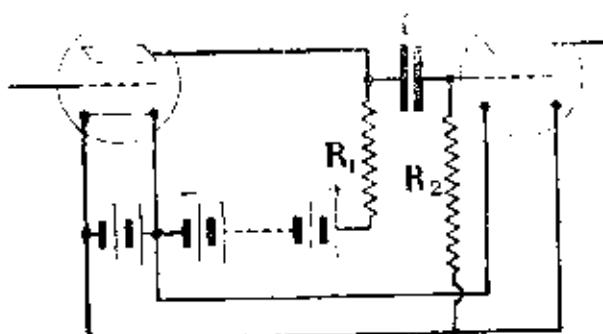

Сл. 73. Дефинитивна шема отпорног амплификатора

Вредности елемената обично употребљених јесу:

$R_1$  — од 50000 до 200000 ома,

$R_2$  — од 500000 до 5000000 ома,

$C$  — од 0,00001 до 0,00025 микрофарада у амплификаторима нискове учестаности и од 0,005 до 100 микрофарада у амплификаторима високе учестаности.

Р. — Не, овај пут имамо потпуно тачну тему. Могуће је поставити једно за другим више степена сличних амплификатора. Њих можемо да употребимо или пре детекције као амплификаторе високе учестаности, или после детектора за ниску учестаност. Само, у овом последњем случају, мора се употребити за ниску фреквенцију велики кондензатор за спречавање.


К. — Да ли постоји само овај тип појачанича?

Р. — Сигурно да не! Постоје још и амплификатори са трансформаторима, а исто тако неколико других подкатегорија, који произистичу из отпорних и из трансформаторних амплификатора.

К. — А зашто се не примењују само отпорни амплификатори? Они су тако прости! А како су конструкцији амплификатори са трансформатором?

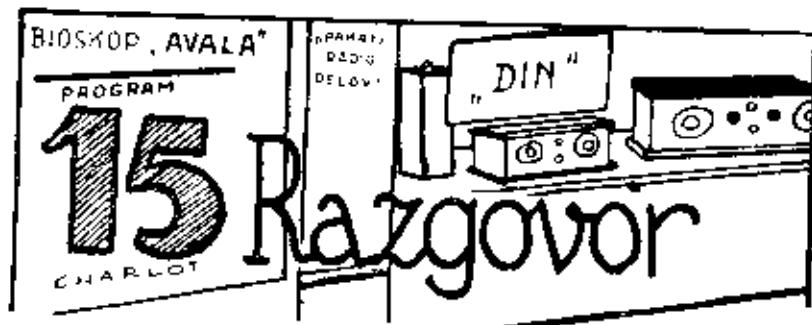Р. — Ух, ваздан питања! Довршан је. Такле, други пут . . . .





### У коме је реч о биоскопу, шаху за даме и боксу

После деветнога више филмописања телевизије аматерскија у прешадном разговору, аутор је могао врло лако да говори о стима аматерских творишића креши. Он ће мочи са истом ласоблом на крају садашње писања да објасни принцип трансформаторске аматеризације. На тај начин су постале главни елементи времених апарати.

Међутим, да ће читалац мислио у смислу да су је са и, чим поправљем ствари, аутор ће у будућем шакијији разговор, да јеак и његов ученик некак љаској, а матома добрији аматерскија и о најбољим модерним ерзанима - и оштапљање тих жена, како што су искуствениција и женице учесаности трансформатором по мешавији супергумајдана. Читалац, који је од начинка спретној пратио све разговоре, мочи ће на тај начин са задовољством да каже, кад буде запршана ствар гуаштаваје кроз чудесно земље Родина: „Ви ће сим све што је ишлјесано!“

### Један комичан и смешан филм

К. — Много сам се смејао синоћ у биоскопу. Нарочито ме забављала сцена када је Шарло пуцао из пушке у отворена врата, која су се од тога затворила, па су пригњечила уза зид једног несретног младића.

Р. — То је занета врло смешно иако није истинито.


К. — А зашто да није истинито? Зар куршум, чија је брзина тако велика, не може да гури и затвори врата?

Р. — Баш му таква брзина смета да то учини. Врата су тако тешка и имају такву инерцију да брзи куршум нема довољно времена да их покрене. Више је него вероватно да ће куршум ући у дрво, а на вратима ће се јељва приметити иако треперење.

К. — Да имам овде пушку, баш бих то пробао.



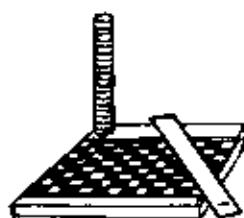Р. — Не треба ти за то пушка. Погледј ово. Ставићу једно на друго неколико фигура шаха за даме (сл. 74). Са пљоснатим ленђиром ударићу отсечно по доњем никону. Он ће одистити, а сви остали остаће на месту. Ако то исто учиши поново, или спорим ударом, наша лепа кула цела ће се срушити!




К. — То је занимљиво!

Р. — Није само занимљиво него је и научно. Баш сам имао намеру да ти говорим о импеданским амплификаторима.

К. — О! Још једна нова реч! Мислио сам да је свршено са тим новоскоканим изразима, а сад сте натоварили сте ми још један!

Р. — Да, али... Реч „импеданција“ је једна од врло важних. Она означава збир снага отпора на које наилази струја у ма ком делу електричног кола.

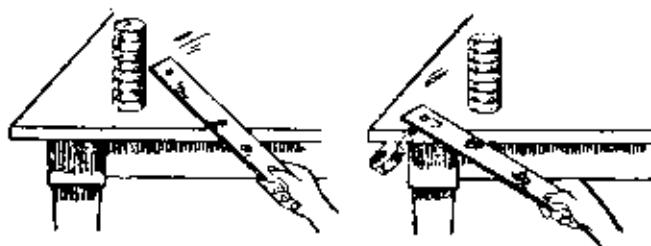К. — Колико ја знам, постоји само једна врста отпора жица — њихово својство да мање или више пропуштају слободне електроне који се крећу од атома ка атому.



Сл. 74 Експеримент приказује појаву инерције

Р. — Вараш се, мали пријатељу. То је тачно само за једно-смислену струју. Али, не заборани да наприменична струја пролази такође и кроз кондензаторе, као што сам ти то објаснио последњи пут. Тај пролаз може да буде лакши или тежи.

К. — Да, сећам се. Чак сте ми и то рекли да струја пролази у толико лакши кроз кондензатор у колико је већа њена учестаност. Показали сте ми и то, да треба узимати кондензаторе са величким капацитетом, како би се олакшао пролаз струји.

Р. — Одлично! Видин, дакле, да постоји и отпор капацитета или, како га зову, „капацитетија“. Али, има још и трећа врста отпора о којој још није било говора.

К. — До врага! Колико се много препрека среће на путу живота и рада!

P. — То је пессимистична филозофија! Трећа врста отпора је инерција самоиндукције. Као што брз вујинум не може да покрене тенка врата, исто тако и наизменични напон високе учестаности није у стању да покрене електроне у калему чија је самоиндукција велика. Јакље, струја високе учестаности тешко пролази кроз калемове са великом самоиндукцијом, јер је она потпуно слична инерцији, па што је учестаност већа, или што је већа самоиндукција, све је већи отпор калема или, како се то каже, све је већа његова „индуктанција“.

### Други амплификатори на „ција“

K. А збир ових трију „ција“ је „имеданција“.

P. — Не прост аритметички збир, али у сваком случају њихова резултант\*). Из овога можемо да констатујемо, да је имеданција најопштији облик отпора. Појачавач са отпором, боље рећи, отпорни појачавач, који смо проучавали први пут, само је једна врста имедантног амплификатора. Отпор његовог аподног кола може се заменити неком другом имеданцијом, на пример са индуктанцијом I (сл. 75). Ако је ова индуктанција довољно јака, створиће се на његовим крајевима наизменични напон који ћемо, помоћу кондензатора C, пренети на решетку лампе онако како смо то чинили код отпорног амплификатора. Једина је разлика између њих у томе, што сада једносмислена аводна струја може да буде јача, јер је отпор калема релативно слабији од отпора који се узима код отпорног појачавача.

\* Дадено је овом преликом задовољење љубитељима математике. Ако означимо са R отпор, са L самоиндукцију, са C капацитет кола или једног његовог дела, а са U учестаност струје која кроз њега пролази, па ако ставимо даље  $\Phi = 2\pi f L$ ,

$$\text{индуктанција је } 1.00, \text{ капацитенција је } \frac{1}{C_0}.$$

Тада ће се добити за калем и кондензатор у серији да је

$$\text{имеданција } = \sqrt{R^2 + \left( \frac{1}{L_0} - \frac{1}{C_0} \right)^2}$$

а за калем и кондензатор, који су веома паралелно, да је

$$\text{имеданција } = \sqrt{\frac{R^2 + 1200}{R^2 + \left( \frac{1}{L_0} - \frac{1}{C_0} \right)^2}} \times C_0$$





К. — Ода, ако сам Ваš добре разумео. Ви тврите да је једна разлика између отпорних и индуктивних амплификатора у јачини ако ли струје? Ја инач мислим да постоји још једна разлика, и то много важнија!

Р. — Тако је! А па ли можете да погодите која?

К. — Мислим да могу. Дакле, док се нискофреквентни отпорни амплификатори разликују од високофреквентних таквих истих амплификатора само по великом капацитetu кондензатора за спречавање амплификатора, док се код оних са индуктивцијом, потребна је поред тога већа самондукција за појачавање ниске учестаности.

Р. — Савршено! Имаш право! Баш као што тачно рекосмо: да би се препречно пут струјама ниске учестаности, потребна је већа индуктивција, а да не би имали и сувине гломазне калемове, индуктивција за амплификаторе ниске учестаности увек садржи гвоздено језгро. Оно повећава самондукцију калема. Уосталом, овај се начин такође често примењује и код високофреквентних амплификатора.

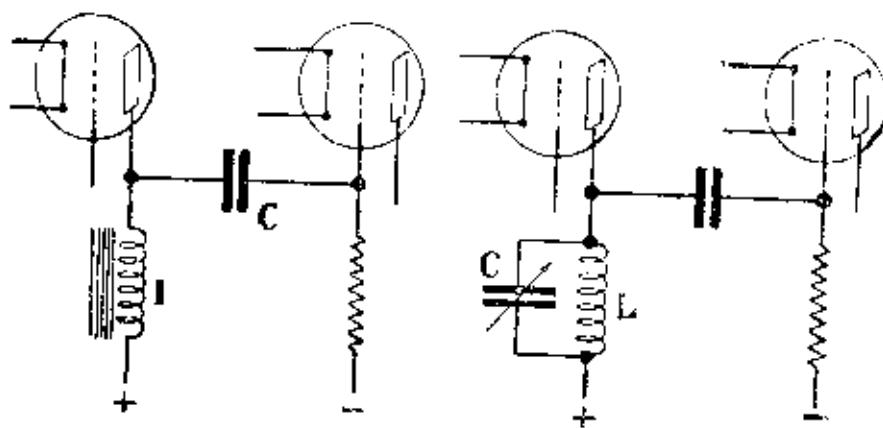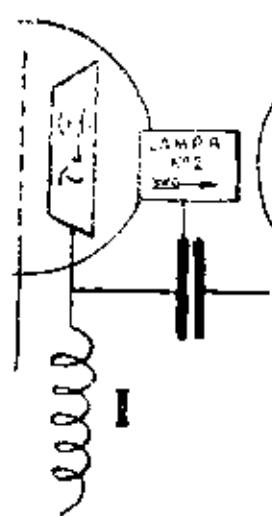

Сл. 75. Принцип неке помоћне имплементације Г уведене у аудио коло.

Сл. 76 Принцип неке помоћне акордирајуће коле. Амплификатори, код којих је искоришћен овај начин наведен, зову се „резонантни амплификатори“.

## Идеје Куриозуса нису увек добре

К. -- Имам једну идеју! Чини ми се да је могуће да се конструишу амплификатори и са капацитетом замењујући аноним отпор у отпорном амплификатору са једним врло малим кондензатором. Захваљујући овој доштици...

Р. -- Стави за моменат! Ти си заборавио једну ствар.



Ако укључиш неки кондензатор у анодио коло, кроз њега неће можи да циркулише једносмерна струја, те анодна илочица неће можи да буде позитивна према елакту, и лампа уопште неће вине да ради!

К. -- То је истини! То сам сасвим заборавио. Значи да сада познајемо свега две врсте амплификатора са импедансијом, један са спрегом помоћу отпора, а други са спрегом помоћу индуктивности?

Р. -- Међутим, постоји још и трећа врста.

К. -- Уза сву моју познату довитљивост, не видим која би то била!

Р. -- Пази! Могуће је наћи једну импедансију сасвим специјалног карактера: један калем и један кондензатор, од којих ће сваки поједини (узет засебно) одлично проуштати наименичну струју, сачињаваће заједно неизходну препреку, ако су подесно изабране њихове величине.

К. -- А какви то треба да буду?

Р. -- Просто такви да осцилирају коло, које они образују, буде акордирano на учестаност струје.

К. -- Како ће се добити ова чудновата појава?

Р. -- Жао ми је, али њено детаљно објашњење захтева математичко расправљање\*). Ти можете уосталом лако да схватиш

\* Уосталом, ово математичко расправљање неће укључити оне који бар донекле знају алгебарске операције. Да бисмо упростили ствар, претпоставимо да је отпор  $R = 0$  (хипотеза која фактички није петњаревана, али може да буде исправљана).

$$\text{Сада да импедансија } \frac{1/C_m^2}{C_m} - \frac{1}{C_m} = \frac{1}{C_m} - \frac{1}{C_m} = \frac{1}{C_m} - \frac{1}{C_m} = \frac{1}{C_m} - \frac{1}{C_m} = \frac{1}{C_m} - \frac{1}{C_m}$$

буде бесконечно велика, довољно је да буде  $C_m = \frac{1}{C_m} \Rightarrow C_m = 0$

$$\text{или: } \frac{1/C_m^2}{C_m} - \frac{1}{C_m} = 0; 1/C_m^2 + 1 = 0; 1/C_m^2 = -1; 1/C_m = \pm i\omega$$

али, како је  $\omega = \pi f$ ,

$$\text{даље } \frac{1}{2\pi f} - \frac{1}{iLC} = 2\pi f/LC \text{ (левутији је } \frac{1}{f} \text{ -- } T \text{ (период).}$$

имамо напоследу да је  $T = 2\pi f/LC$ . Добили смо тачно Гужевов обра-

ову ствар на следећи начин: Струја је у почетку покренула електроне у осцилирајућем колу. Поншто је период овог кретања електрона исти као и наизменичне струје, то сваки пут, кад струја хоће да иде у коло, она сусреће једну струју супротног симсала, која јој смesta.

К. — Рекло би се као да су то два боксера који се узајамно ударају по истом такту. При сваком удару, њихове се пешице сусрећу, па ниједна од њих не досеже тело противника.

P. - Твој је пример кодесајан!

К. - Значи да бих ја сада могао без тешкоћа да направим шему Ваше треће врсте амплитудикатора са импеданцијом. Ево како. Увсеку једно макакво осцилирајуће коло  $LC$  у анодни круг (сл. 76). Кад га будем акордирао на учестаност струје коју хоћу да појачавам, његова ће импеданција да буде већа. Тада ће се све десити као и у другим појачавачима са импеданцијом.

Р. — Извесно. А мислиш ли ти да би било од интереса да овај начин применимо за појачавање ниске учестаности?

К. - Свакако да није! Противу тога говори баш то што сте ми поставили такво питање. Ви увек гледате да ме увучете у грешку. Затим и због тога, што би нам без сумње требали огромни калемови и трансформатори да би се реализовала могућност удешавања на ниску учестаност.

P. — Постоји још један разлог. Немој да занемариш да овај „амплификатор“, који се зове „резонантни“, појачава само ону уче-  
станост, на коју је удељено осцилирајуће коло. Према томе, ако употребимо један високофреквентни амплификатор ове врсте, он ће  
да појачава само један тон, например од целе музике ми ћemo  
чути само рецимо „do“, што, наравно, иће задовољити наше  
естетичке захтеве.

К. — Ово је абиља врло жалосна особина овог резонантног амплификатора.

Р. — Банк напротив, то је његова најважнија добра особина. Додуше, због тога она му спречава примену код искске учестаности, али за то има са њелом применом других одличних амплификатора.



заци који нам показује да је, на добијање коликве напредности, потребно да су вредности  $\beta$  и  $C$  тако изабране, да се сопствени период кола подудара са временом изаменавања струје.

Нека вам читатели, коији веќе математички отворите очи преминете

У пакнаду за то, амплифicatorи са резонанцијом дају врло селективне апарате. Понова ведим да они појачавају само једину учестаност (или брзине речи један улазни појас учестаности). Према томе, сви таласи који сметају, неће се појачати, јер ће наш амплифicator бити акордиран само на талас који желимо да слушамо. Данас су ови амплифicatorи са резонанцијом врло распрострањени, јер услед великог броја станица, које сmitују на гласима чије се дужине врло мало разликују, потребни су врло селективни апарати.

### Празна нада

К. — Волео бих да верујем да сада познајем све врсте амплифicatorа...

Р. — А није тако. Ти си добио само скромно знање о врстама амплифicatorа са импеданцијом. Међутим, још нисмо ти говорили о трансформаторним амплифicatorима.

К. — Ето ги онег једне нове криповести!

Р. — Није баш тако нова као што ти мислиш, јер је главни део овог амплифicatorа трансформатор, који ти је већ позната ствар.

К. — На шта је то?




Р. — Трансформатором се издавају два калема који су спретнути индуктивно. Ти већ знаеш, да, ако кроз један од ових калемова пролази наизменична струја, онда се, услед индукције, јавља у другом струја исте врсте.

К. — Тога се одлично сећам.

Р. — Идеја је, дакле, била врло прошта, тј. да се један калем трансформатора уведе у аподни круг лампе, а други у решеткин круг следеће лампе (сл. 77). Онда ће свака промена струје у анодном намотају (зовимо га „примар“) изазвати кретање електрона у решеткином калему („секундару“). Потенцијал решетке ће се менјати, те ће друга лампа радити као амплифicator.

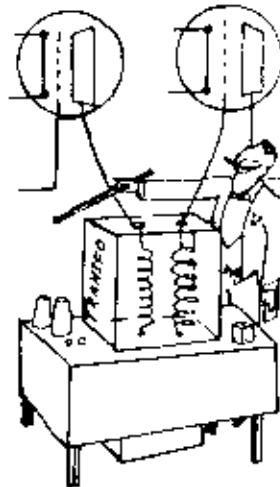
К. — Овај систем везе између двеју лампи врло је прост. Да ли могу ови исти трансформатори да буду примењени за појачање високе учестаности као што служе за појачавање ниске?




P. — И сам нагађају да не може. Примар и секундар високо-фреквентног амплификатора обично су калемови са великим бројем навојака и имају заједничко гнездо језгра. Довољно је да ти кајем да језгер повећава индукцију струја виске учестаности. За појачавање високе учестаности употребљавају се такође некаткада трансформатори са језгром од врло танког жељезног лима, али они функционишу досад слабо. Љошије ћеш сазнати да се они употребљавају само због овог рђавог функционисања.

K. — Смешно!

P. — Не треба томе да се чудиш! Уосталом, за појачавање високе учестаности узимају се најчешће или трансформатори са акордираним секундаром, или са

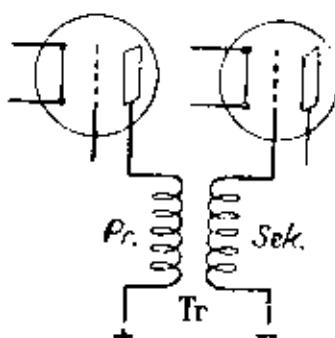

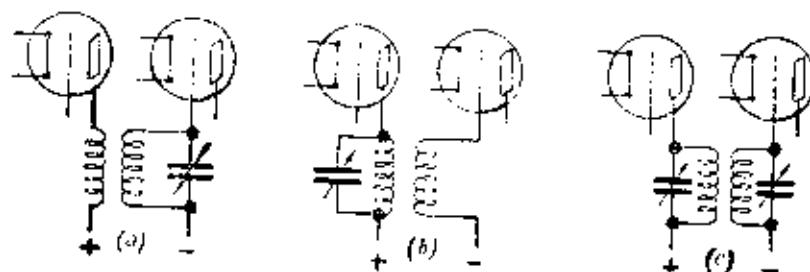Сл. 77. Примарни везе гнездо трансформатора.



Сл. 78. Високофреквентно појачавање помоћу трансформатора са акордираним секундаром (а), са акордираним примаром (б), са акордираним примаром и секундаром (с). Ови системи (а) је врло прист и често дају најбоље резултате.



акордираним примаром, или тако по некад, са акордираним и примаром и секундаром. Ови трансформатори (сл. 78) функционишу много боље, и ти ћеш разумети зашто, ако се сетиш појаве резонансије. Они имају ту добру страну што чине пријемник веома селективним.

K. — А који је онда амплификатор најбољи?



Р. - Доста смо данас ћаскази, мали радозналче! Можда је боље да најпре свариш све ово до сада. . .





### У коме је реч о многобројним „дни“-има

Читалиц, који је сприједио проучанао пречникаше разговоре, и који се памтио да је аудијиција и докладе поштовалиши карактер Куртијуса како и да близу поднападљивости јака Радиола, вероватно да ће са извесном меланхолијом гледати на крај овог разговора фанцију реч „спретник“. Иако, аутор, који овде расправља најмодерније место, је и пријема, завршака најчешћих ауних интереса и поуке.

Читалици ће сами даши свој суд о свему овоме, а ми верујемо да је аутор успео да јасно наложи у 16 практичких разговора, не само стручне, а и обичне радио-науке, већ шакоће и пријемна знанац науке о електротехници.

### Лепи пројекти, тужна стварност

К. — Каква је снага појачавања једног једноцевног амплификатора?


Р. — Он појачава приближно 5 до 6 пута ако је отворни, а обично још мало више, ако је са резонансијом или трансформаторни.

К. — Дајте, што је више степена појачавања, наш пријемник ће бити све осетљивији и јачи? Ако први степен појачава например 6 пута, онда ће струја, која пролази кроз другу лампу, бити 36 пута јача; после треће лампе она ће бити 216 пута јача, а после четврте 1296 пута итд. Можемо, према томе, да појачавамо бескрайно, ако узмемо довољан број степена.

Р. — Твоји су рачуни врло добри и, узевши математички, тачни. Али, у пракси, не вреде многи.

К. — Ви хоћете да ми се потсетите. А зашто?

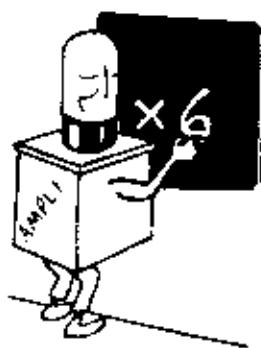Р. — Ти си просто занемарио једну важну чинjenicu: капацитет између анодне плаочице и реипетке радио-лампе.




К. — Каква посла има овде тај капацитет?

Р. — Тај капацитет, поред све своје ванредно мале вредности, спречава добро појачавање, ноглавито кад се тиче кратких таласа.

К. — Како се то дешава?

Р. — У отпорном амплификатору (не заборави да сада говоримо само о појачавању високе учестаности, јер код ниске учестаности тај капацитет не игра велику улогу) капацитет, који постоји између анодне плочице и решетке, деривира у неку руку анодни отпор (сл. 79). А ти знаш, да код кратких таласа, или још боље, код струја високе учестаности, отпор капацитета (капацитенција) није велики. те према томе....

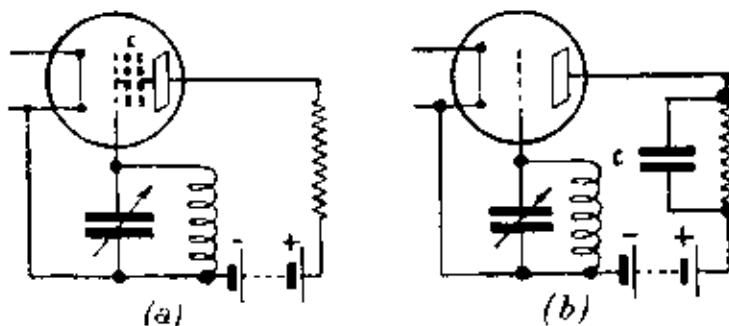


Сл. 79. Параизитни капацитет (c), који постоји између анодне плочице и решетке радио лампе (a), уснагари је спојен пајкаљено (шунтиран) са анодним отпором (b).

К. — ....струје врло високе учестаности, уместо да пролазе кроз отпор стварајући врло потребну разлику потенцијала, директно пролазе кроз овај капацитет.

Р. — Одлично! Баш из тих разлога текко је појачавати таласе испод 900 метара помоћу отпорних амплификатора.

К. — А зашто се не употребљавају увек дугачки таласи? Отпорни појачавачи су тако прости и згодни!

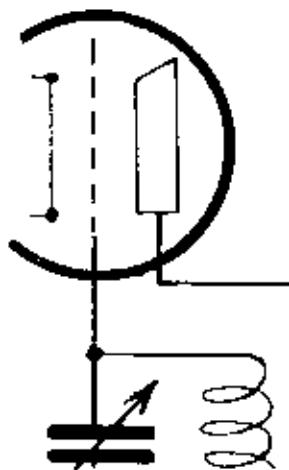Р. — Пре свега, и поред све њихове простоте, они нису добри, јер не повећавају селективност апаратса. А затим, сад се понажченче еmitује на кратким таласима, јер је доказано да се они, под извесним условима, лакше распростиру и да се могу примати и на највећим даљинама.




К. — Преостаје ми да констатујем, да отпорни појачавачи нису погодни за високу учестаност. А оне две друге врсте?

Р. — Са њима имамо других неизгледа.

К. — А што других? Јими ми се да пројектти капацитет увек деривира (шунтира) импедавцију?

Р. — Вараш се! Погледај резонантни амплификатор. Код њега капацитет анодна плочица — решетка само се додаје капацитету кондензатора за акордирање аподног кола резонанције (сл. 80).

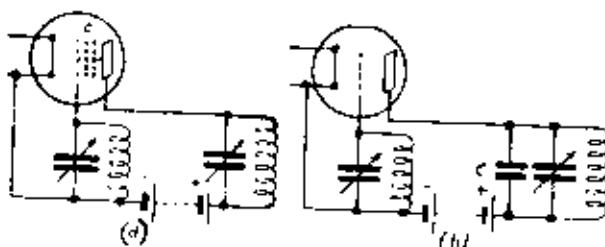

Сл. 80. У схемију резонантног амплификатора, паралелни капацитет лампе (a) додат је капацитету кондензатора за уздужније кола резонанције (b).

К. — Заиста! Нисам мислио на то. Овај код амплификатора са резонанцијом, вије некоја у оквиру?

Р. — Није! Али постоји друга једна много већа. Овај капацитет лампе спреже два осцилирујућа кола за акордирање: решеткино и аподно. А ти знаш да у том случају . . . .

К. — . . . . лампа ради као хетеродин! Међутим, ове спонтане осцилације спречавају пријем. Жаљосна ствар! . . . .

Р. — Али, имај на уму, да, ако појачавање вије сувише јако, што је случај код амплификатора само са једним степеном појачавања, онда лампа не постаје хетеродин. Али, жећ два степена резонантног појачавања високе учестаности, тешко је ставити у дејство.

К. — Јакле, тако мали капацитет увек спречава добар пријем?


Р. — Да ти право кажем, вије он једини кривац. Има још и других спрега између решеткиног и аподног кола које кваре посао, например индуктивна спрега између катодова, капацитет између водова итд. Ово је врло неугодно, јер уствари резонантни амплификатор је најбољи.


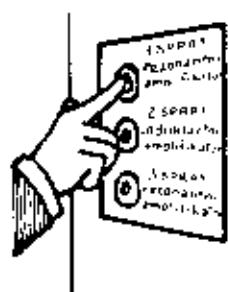
## Два трика

К. — Како да се помогнемо у овој непријатној ситуацији?

Р. — Управо последњих година техничари су много тражили решење проблема високофреквентног појачавања, јер појачавање високе фреквенције не задаје са своје стране овакве тешкоће. И нашло се више начина, од којих су поглавито два интересантна.



К. — А у чему се састоје?

Р. — Један познат енглески техничар, Scott Taggart, дошао је на срећну мисао да омете стварање спонтаних осцилација на тај начин, што ће уметнути између два степена резонантног појачавања један степен индуктантног појачавања, а за дугачке таласе, један степен отпорног појачавања (сл. 81). Овај међустепен гуни у неку руку спонтане осцилације. На прсређу, он не појачава бодана како једна је лампа слабо искоришћена.

К. — Ово је заиста жалосни! А који је други начин?

Р. — Он је још духовитији него први. Ти знаш да је, баш за струје високе учестаности, највише штетни капацитет анода плаочица-решетка. Кад је тако, онда се пре појачавања може да промени учестаност струје смањујући је, чиме ћемо је учинити поднијом за појачавање.

К. — ??? Како је могуће менјати учестаност струје?


Р. — Рачунао сам да ће твоје памћење да буде сигурније! Зар се не сећаш да smo, приликом по-драбног анализирања функције пријемника са реакцијом, говорили о врло интересантној појави, интерференцији?



К. — Заиста! Имате право, драги јаве! Сад се сећам да, када две струје различите учестаности дејствују заједно, онда је учестаност резултујуће струје једнака разлици учестаности ових компонентних струја.

Р. — Врло добро! Е па тако се овде и поступа. Помоћу једне локалне хетеродинске лампе стварају се осцилације, и то такве, да разлика између њихове учестаности и учестаности таласа

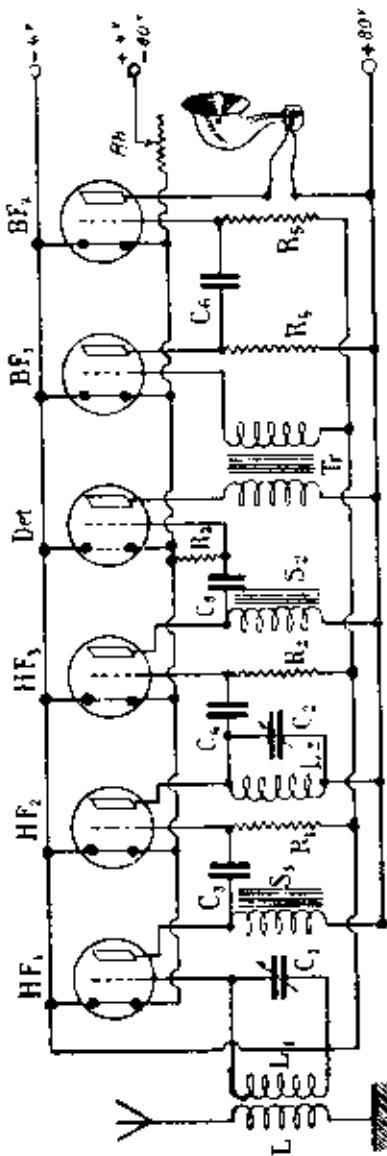које антена хвата, буде увек једнака истом броју, например 30 000. Ако је учестаност емисионе станице 1 500 000, (дужина таласа 200 метара) онда удељавамо хетеродин на учестаност од 1 470 000 или




Сл. 81. Шема преносника у којем учестане полне једно заједничко ступњевим резонантним појачавачима. Први HF<sub>1</sub> и трећи HF<sub>3</sub> некохармонични ступњеви појачавача су резонантна. Други HF<sub>2</sub> је индуктивни. Трећи некохармонични ступanj BF<sub>1</sub> је трансформаторни, а други BF<sub>2</sub> опорни. Треба ове уочити да је отпорник R<sub>3</sub> решеткове детекторске машине директно везан између решетке и подлоговог краја машице († 4) (ово је еквивалентно отпору који шупљира комплекзатор детекције, а који у овој машини није могући употребити, да би се решеткова детекторска машине добила сувеничнији потенцијал).

1 530 000. У оба случаја, после интерференције, учестаност ће бити 30 000 периода у секунди. Ову срезну учестаност већ је врло лако појачати. Ми можемо, по жељи, да саградимо три, па чак

и четири степена појачавања средње учестаности, чија резонантна кола могу једаре да свагда да буду добро акордирана на ову средњу учестаност. После овог огромног „међуфреkvентног“ појачавања, струја се дегектира, а струја ниске учестаности, која одатле резултује, може поново да буде појачавана. Сама струја високе учестаности може, уосталом, да буде такође појачана пре промене учестаности или, како се то каже, пре „транспонирања“ учестаности (сл. 82).

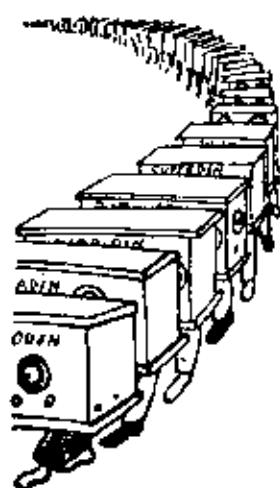К. — Овај начин заиста је генијалан! Вероватно да су транспонирајући апарати врло ефикасни?



Р. — Они претстављају данас најсавршенију категорију радио пријемника. Али, пажњост, тешко их је градити, а њихово функционисање је лекарски. Постоји више типова ових апаратова према начину транспонирања учестаности: *суперхетеродини*, са једном засебном хетеродинском лампом; *протодини*, у њима једна иста лампа појачава високу учестаност и служи као хетеродин; *ультрадини*, у којима се анодна плочица прве лампе наизменичном струјом високе учестаности; *радио модулатори*, где се транспонирање врши помоћу лампе са две решетке, и напослетку *стрободини*, пајновији промајзак једног француског инжењера. Овај последњи изгледа да је интересантнији од свију транспонирајућих апаратова.

К. — О, свемоћни ботом!!! Гушим се под навалом ових „диз“-а, са којима ме затрпавате!

### Још један „дин“


Р. — Надам се, међутим, да нећеш експлодирати ако те почастим са још једним „дин“-ом и то „неутродин“-ом.

К. — Је ли опет неки мењач учестаности?

Р. — Није. Овде већ није реч о неком довијању са циљем да се избегне потпуно дејство капацитета анодна плочица-решетка. У неутродину овај капацитет неутрализован је јединим другим капацитетом, чије је дејство супротног смисла. Тај други капацитет неутрализује капацитет анодна плочица-решетка.

К. — Уверен сам да још ништа не разумем!

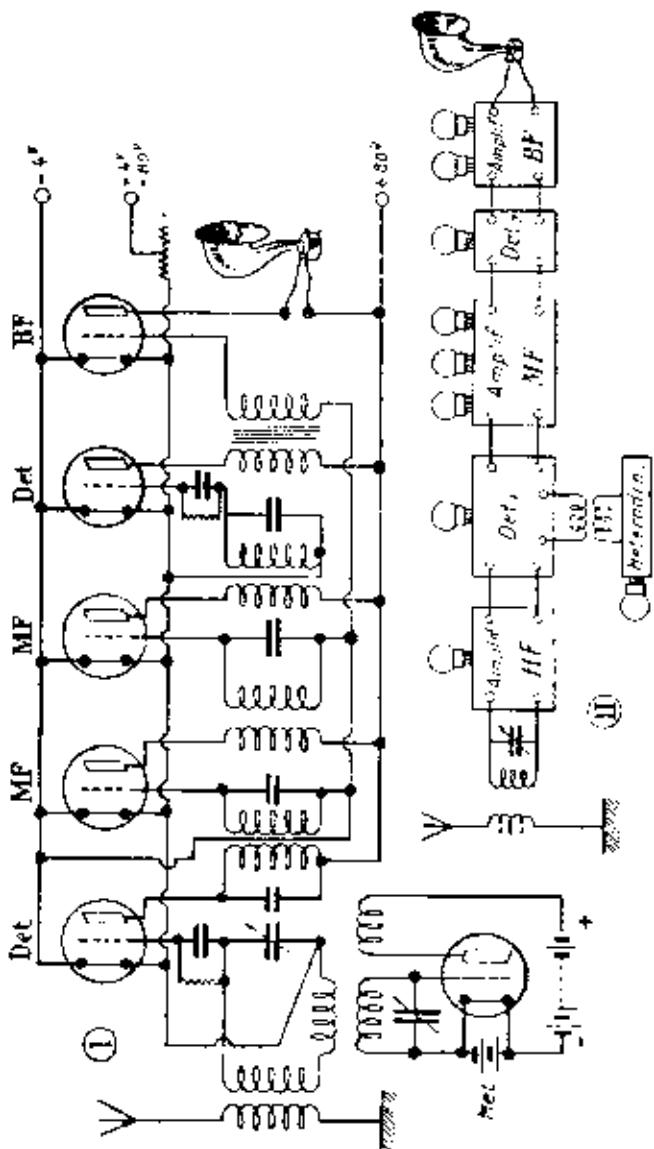Р. — И ја сам у то уверен. Да бях ти објаснио ствар, морамо прво да пегаљније проучимо у чему се састоји штетно дејство ка




Сл. 82. Принципска шема једног суперхетеродина за односима хетеродином. У с. I дато је потпуна ланац суперхетеродина, а у с. II схема спољних веза. Свој начин најчешће користе амплитудноточности лампи са средњом участком, који остварује посебну грађевину магнета за јакији ток. Премају првог трансформатора преузимају се десетак волти напона, који је уједињен са напоном који је подложен првом преносачу. Овај напон се користи за покретање вакуумних лампи и за покретање високодифрактивног ефектора, који је уједињен са преносачем. Генератор је подређен напону који је подложен првом преносачу.

најчитеља аводна плочица-репицетка. Ти већ знати да се на крајевима осцилирујућег кола ствара наизменични напон, када је оно удешено на талас који се прима. По правилу, преношење овог напона на

решетку следеће лампе врши се помоћу малог непроменљивог кондензатора. Али, један други капацитет, баш овај који нас моментно заинима, а који постоји између решетке и анодне плаочице, даје могућности да се промене напона поново пренесу у решеткино коло. И тако добијамо капацитетну реакцију, која ствара ове спонтане осцилације.

К. — Да, ја сам тако исто замисљао ствар пре овог Вашег објашњења.

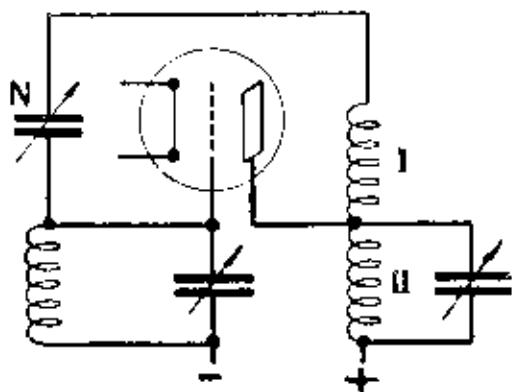Р. — Е, сада, мали пријатељу, приступирај ову шему (сл. 83).



Сл. 83. Принцип неутродина. Струје, које индукује калем II у калему I, диксира на решетку лампе напон, чији је смисао супротан смислу ових напона, који ту досежају преко паразитног капацитета анодна плаочица-решетка. Захваљујући кондензатору неутрализација (N), могуће је тако изабрати јачину струји неутрализације, да неутрализација штетне реакције буде потпуна.

К. — Сигурно да ће у калему I бити индуковане струје.


Р. — Какав ће бити смисао те струје?

К. — Биће супротан смислу струје која пролази кроз калем II.

Р. Тачно! Ово је врло важно. Ти схваћаш, да се промене напона у калему I, који имају супротни смисао, превосе преко кондензатора N у решеткино коло, те тамо неутрализују промене напона, које пренаша капацитет анодна плаочица-решетка.

К. — Потпуно схваћам! Метода је

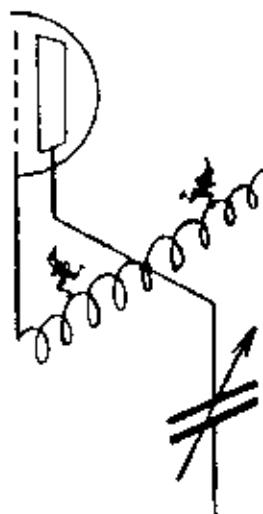Видиш ли да обичан калем II анодног кола носи калем I као неки прирепак тј. као други један калем који је спрегнут са њим. Овај додатак везан је за удешавање преко једног променљивог кондензатора (N), чији је капацитет врло мали. Он се зове „кондензатор неутрализације“. А сада . . . шта ће се дешавати у калему I ако кроз калем II пролази струја високе учестаности?



добро измишљена! А шта је нови извјатор X променљив? Зар није довољно да узмемо непроменљиви кондензатор?

Р. — Није, јер је потребно тако дотерати његов капацитет, да енергија, коју он пређоши, буде довољна, али да не буде већа него што треба за истраглизирање ове енергије, која доспева преко капацитета аподна плаочица-рентгетка.

### Завршне речи

К. — Сада бих хтео да знам много што ишк. Право....

Р. — Чекај, мади! Никад писам сумњао да ће сваки од наших разговора побудити у твојем младом мозгу све већи и већи број питања. То је неизбежан закон који је Паскаљ склоно формулисно: „Сфера наших знања расте беспрекидно. Али, у колико се повећава њен обим, повећава га и број тачака које су у додиру са неизвесношћу.“ И заиста, ми смо се само додакли најопштијег ноготла лепих наука о Електрификацији и Радију. Мој је једики циљ био да ти отворим видик на главне елементе ових наука, чије незнанье у наше доба није дозвољено културном човеку. Али, ако те је ова кратка шетња кроз област Радионичара, ако су ти чудеса, која си у овом пределу тек само могао пазрети, дала пострека за детаљнија и озбиљнија студирања, паји ћемо читаву колекцију добрих књига које ће ти најпре дати сва неопходна припремна знања о теорији електричног струја, а затим ће ти отворити пут ка дубљем упознавању још младе али већ богате науке о Радију. Ово, што сам ти причао у току наших разговора, посигурно ће ти помоћи да боље и лакше разумеш специјалне техничке књиге и часописе!

Ја ти желим најбољу срећу на овом путу!

К. Р. А. Ј.



# ГРИН МАКСИМ

Концесионирана берзанска агенција жита-  
рица, млинских производа и сточне хране

Вилсонов трг 7/8. **НОВИ САД**. Бројави: Максим

Телефони: Канцеларије 25-53 и 34-53 Стан: 30-38

## ВАЖНО ЈЕ!

акумулаторе пунити хем. чистом киселином. Фирма  
**„КЕМИКАЛИЈА“ Нови Сад.** Арсе Тодоровића 5/7, ЈАМЧИ за своју ХЕМИЈСКИ ЧИ-  
СТУ АКУМУЛАТОРНУ КИСЕЛИНУ. Добавља ке-  
микалије за све остале индустријске сврхе.

**ПРОЧИТАЈТЕ** обавештење Уредништва часописа Тесла  
(у средини овог броја)! Као скупљач претплатника бесплатно су-  
делујете у добицима 10 лозова Државне класне лутрије.

**АНТОН ОГРИЗЕК И СИНОВИ  
ИЗВОЗ ЈАЈА. - ОЦАЦИ.**

ТЕЛЕФОН БРОЈ 9.

Поштарина плаћена у готовом.

# TINGSRAM

## РАДИО ЦЕВИ



Дају одличне резултате у  
сваком РАДИО АПАРАТУ



ТРАЖИТЕ ШЕМЕ И УПУТСТВА ЗА ГРАДЊУ  
МОДЕРНИХ ПРИЈЕМНИКА НА БАТЕРИЈЕ  
И СВЕ ВРСТЕ СТРУЈЕ.



ДОМАЋЕ „ТЕСЛА“ СИЈАЛИЦЕ

израђују се са двоструком и једно-  
стручком шпиралнзацијом и одговарају  
прописима у погледу трајања  
и економије.



Власник и одговорни уредник: инж. Душан Милосављевић  
Директор пошта и телеграфа, Нови Сад.

Штампарија Јовановић и Богданов, Нови Сад.