

R R C - F o n e   R e p e a t e r   R e m o t e   C o n t r o l l e r s

# NAVODILO ZA UPORABO RRC-4 REPETITORSKEGA SISTEMA



R R C - 4   v 1.01   ©   S51KQ   1996-1997

FM analogni prehodni repetitor, ali preprost link prehod (obojesmerni), dodaten vhod za sysop RX, VOICE ID in info, VOICE svetilnik, DTMF uporabniško in sysop ukazovanje, popoln daljinski nadzor, CW telemetrija. Tриje dodatni izhodi za sysop krmiljenje, vhod za VOICE uro.

**Avtor: Mijo Kovacevic, S51KQ**

P.O.Box-11  
SI - 3212 VOJNIK  
Tel: + 386 63 772 892  
Ax25: S51KQ @ S50ATV.SVN.EU  
<http://lea.hamradio.si/~s51kq>

20. Maj 1997



## V S E B I N A

1. UVOD .....	1
1.1. Govorni repetitorji in RRC krmilniki .....	1
1.2. Tabela RRC krmilnikov .....	2
2. OPIS RRC-4 KRMILNIKA .....	3
2.1. Hardware .....	3
2.2. Software.....	4
2.3. Priklop RRC-4 .....	4
2.4. Delovanje krmilnika .....	5
2.5. VOICE svetilnik in info .....	6
2.6. VOICE ura.....	6
2.7. CW odzivnik.....	6
2.8. Interna signalizacija .....	6
2.9. Varnost sistema .....	7
3. UKAZOVANJE UPORABNIKOV .....	8
3.1. DTMF ukazi uporabnikov RRC-4 v1.01 .....	8
3.2. Neveljavni ukazi.....	8
4. NAVODILA VZDRZEVALCU FM REPETITORJA.....	8
4.1. Uvod.....	8
4.2. Sysop geslo - password.....	9
4.4. Sysop ukazi.....	9
4.5. Nadzor funkcij repetitorja.....	9
4.6. CW telemetrija.....	9
Telemetirski podatki bodo oddani v naslednjem zaporedju: .....	10
5. RAZNO.....	10
5.1. Osnovne sw nastavitev sistema .....	11
5.2. Osnovne hw nastavitev sistema .....	11
5.3. Dodatki RRC-4 .....	11

## 1. *Uvod*

### 1.1. *Govorni repetitorji in RRC krmilniki*



Pred vami so navodila za montazo, uporabo in vzdrzevanje RRC krmilnikov govornih repetitorjev. Naprave so plod vecletnega lastnega razvoja kompleksnih repetitorskih krmilnikov za govorne in ATV sisteme. RRC krmilniki bazirajo na najnovejši mikroprocesorski tehnologiji, so minimalnih dimenzijs, za svoje delovanje pa potrošijo zelo malo električne energije. Vecino krmilnikov upravljava dva ali vec mikroprocesorjev ali mikrokontrolerjev z vgrajeno programsko podporo. Koncept krmilnikov je takšen, da dovoljuje kasnejše programske spremembe ali nadgradnje. To je pomembna pridobitev, saj omogoca spremebo vitalnih funkcij brez uporabe spajkala in vrece elementov.

Kompleksna programska podpora omogoca nove razseznosti, med drugim tudi ukazovanje repetitorju, meni kot avtorju RRC krmilnikov pa v primeru potrebe, možnost izvedbe sprememb v relativno kratkem casu in to na nebolec nacin za repetitor. RRC krmilniki vnašajo v naš komunikacijski prostor povsem nove možnosti, katerih bodo veseli uporabniki, še posebej pa vzdrzevalci repetitorskih sistemov. Z novimi izdelki pa prihajajo tudi sveze ideje za kasnejši razvoj repetitorskih sistemov.

Vsem sedanjim in bodocim uporabnikom mojih krmilnikov zelim pri postavitvah novih sistemov veliko uspehov. V primeru vprašanj, posebnih zelja ali morebitnih tezav pa sem na voljo za pomoc.

## 1.2. Tabela RRC krmilnikov

**RRC-xx krmilniki govornih repetitorjev**  
**Repeater Remote Controllers RRC-xx © M. Kovacevic, S51KQ**

	<b>RRC - 3</b>	<b>RRC - 4</b>	<b>RRC - 5</b>	<b>Opis</b>
<b>10m RX/TX</b>	-	-	- / RTX	Vhod / izhod RPT
<b>2m RX/TX</b>	RTX	RTX	RTX	Vhod / izhod RPT
<b>70cm RX/TX</b>	RTX	RTX	RTX	Vhod / izhod RPT
<b>23cm RX/TX</b>	-	-	RTX	Vhod / izhod RPT
<b>Main TX</b>	70cm	70cm	70cm ali 23cm	Glavni oddajnik RPT
<b>Link RX/TX</b>	-	-	2x full duplex	Vhod / izhod za linke
<b>Sysop RX DTMF</b>	-	DA	DA	Locen vhod za sysopa
<b>Sysop DTMF cmd's</b>	-	70cm	70cm / 23cm	Sysop DTMF ukazi
<b>User DTMF cmd's</b>	-	70cm	70cm / 23cm	Uporabniški DTMF ukazi
<b>DTMF pas</b>	-	2m	10m, 2m	Prost prehod DTMF
<b>Sysop Ax25 access</b>	-	-	DA	Sys. dostop po packetu
<b>User Ax25 access</b>	-	-	DA	Upo. dostop po packetu
<b>Beacon</b>	-	VOICE, 65 min	CW,VOICE 5-180	Vgrajen svetilnik
<b>HamCALL POCSAG</b>	-	-	alfanum, num, ..	Oddaja pager sporocil
<b>CTCSS input</b>	- / DA	DA	DA	Vhod za CTCSS modul
<b>A/D input</b>	-	-	8	Analogni merilni vhodi
<b>AUX output</b>	-	3	8	CMOS digitalni izhodi
<b>Voice clock</b>	-	DA, zunanja	DA, zunanja	Priklop Govorece ure
<b>Voice messages</b>	-	2	3	Govorna sporocila
<b>Local display</b>	3 x LED	11 x LED	LCD 2 x 40	Prikaz stanj na RRC
<b>Local keyboard</b>	5 sw + pwr	pwr	4 + pwr	Stikala / tipkovnica
<b>System state</b>	-	CW	CW, Ax25	Daljinsko citanje stanj
<b>Building security</b>	-	-	DA	Varovanje objekta
<b>EEPROM backup</b>	-	-	DA	Hranjenje nastavitev
<b>CPU</b>	1x RISC cpu	2x RISC cpu	3x RISC + 80C535	Mikroprocesorji
<b>I2C bus</b>	-	-	DA	Dodaten vhod/izhod
<b>I/O Connectors</b>	2x DB-9M	3x DB-9M	6x DB-9M	I/O vticnice
<b>Napajanje/poraba</b>	5v / 4mA	12v / 70mA	12v / 600mA	
<b>/PTT max. (O.C.)</b>	16v / 100mA	16v / 100mA	16v / 100mA	Odpri kolektor
<b>AUX max. (CMOS!)</b>	-	5v / 20mA	5v / 30mA	CMOS izhod!
<b>Izvedba</b>	cpu + shema	profi, v ohišju	profi, v ohišju	
<b>Velikost</b>	-	Evropa	19" ali manjše	

Ukazovanje

<b>RX, TX ena/dis</b>	2m, 70cm	2m, 70cm	10m, 2m, 70, 23	Omoagoci / prep. RTX
<b>Priority</b>	DA, rocno	DA	DA	Izbira prioritete
<b>BEEP ena/dis</b>	DA, rocno	DA	DA	Beep ON / OFF
<b>VOICE ena/dis</b>	-	DA	DA	Govorni cipi ON / OFF
<b>STAT ena/dis</b>	-	DA	DA	Statistika sistema
<b>TIME ena/dis</b>	-	DA	DA	Govoreca ura ON / OFF
<b>BEACON ena/dis</b>	-	DA	DA	Svetilnik ON / OFF
<b>BEACON time set.</b>	-	-	DA	Sprem. casa svet.
<b>RPT delay set.</b>	-	-	DA	Sprem. zakasnitive RPT
<b>AUX ena/dis</b>	-	DA	DA	Dodatni CMOS izhodi
<b>A/D ena/dis</b>	-	-	DA	Citanje A/D vhodov
<b>HCALL ena/dis</b>	-	-	DA	Oddaja pager sporocil
<b>Sysop password</b>	-	6 znakov / fix	5-20 zn. / var	Dozina sysop gesla
<b>Remote PWD sett.</b>	-	-	DA	Daljinska sprem. gesla


## 2. Opis RRC-4 krmilnika

Krmilnik je namenjen crossband repetitorju (2m+70cm ali drugo). Ima moznost locenega sysop vhoda. Nudi DTMF ukazovanje, Voice sporocila in Voice svetilnik, Answer\_back, statistiko sistema, 3 AUX CMOS izhode, priklop za prozenje govorce ure in drugo. Skoraj vse hardverske in softverske funkcije pa je moc daljinsko omogociti ali prepovedati. Geslo za sysop dostop je 6 mestno. Signalizacija stanj na enoti je z LED diodami. RRC-4 je izveden v kovinskem Evropa ohišju s tremi DB-9M konektorji na zadnji strani.
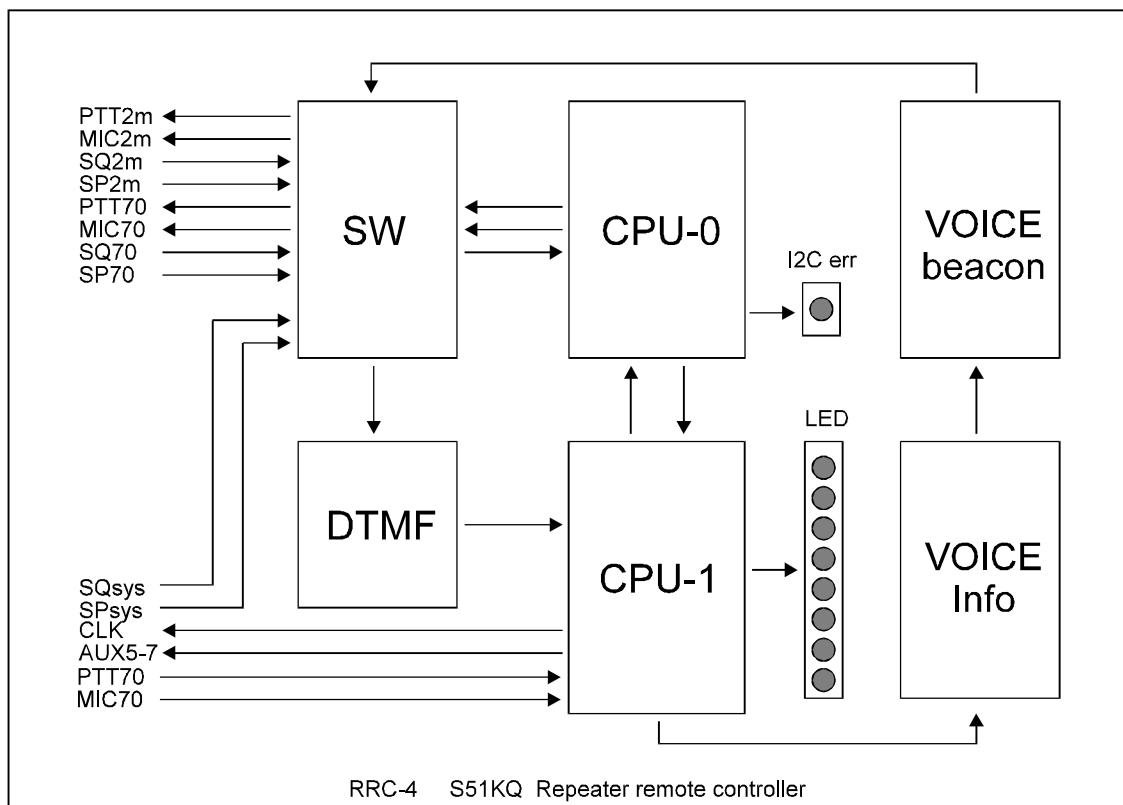
### 2.1. Hardware



Hardware obicajno imenujemo vse tisto, kar lahko pri neki napravi otipamo. RRC-4 sistem je zasnovan na enojni tiskanini Evropa formata vgrajeni v profesionalno AI ohišje. Srce sistema sta dva RISC procesorja z ustrezno programsko podporo. Na njune vhode in izhode pa so povezana posamezna integrirana vezja, katera opravlja vse ostale pomembne naloge, kot so dekodiranje DTMF, upravljanje NF in PTT preklopne stopnje, krmiljenje LED diod in ostalo. Med mikroprocesorjem poteka prav tako komunikacija, s pomočjo katere si sporocata zahteve, oziroma stanja repetitorskega sistema. Vsa uporabljenia integrirana vezja so CMOS izvedbe in zaradi tega je poraba elektricne energije minimalna. RRC-4 napajamo z dobro glajeno in stabilizirano enosmerno napetostjo +12 do +14v.



## 2.2. Software




Vsaka mikroprocesorska naprava je brez ustrezone programske podpore kot avtomobil brez voznika. Programska podpora RRC-4 je zapisana v obeh RISC procesorjih in omogoca vse funkcije, ki jih nudi krmilnik. Oba procesorja sta na podnozjih in ju je mogoče kasneje popisati z novo verzijo programa. Vsi ukazi in rezimi delovanja so določeni v obeh programih. S tem je tiskanina RRC-4 zelo poenostavljena, po drugi strani pa je omogočena programska kreativnost pri spremnjanju lastnosti krmilnika. Delovanje obeh programov je razdeljeno na več nivojev. Posamezni deli programa skrbijo za casovne dogodke, za komunikacijo med procesorjem in posameznimi deli vezja, drugi pa za komunikacijo z zunanjim svetom. Oba programa sta v procesorjih zapisana v strojnem jeziku in zaščitena proti branju in nepooblašcenemu kopiranju.
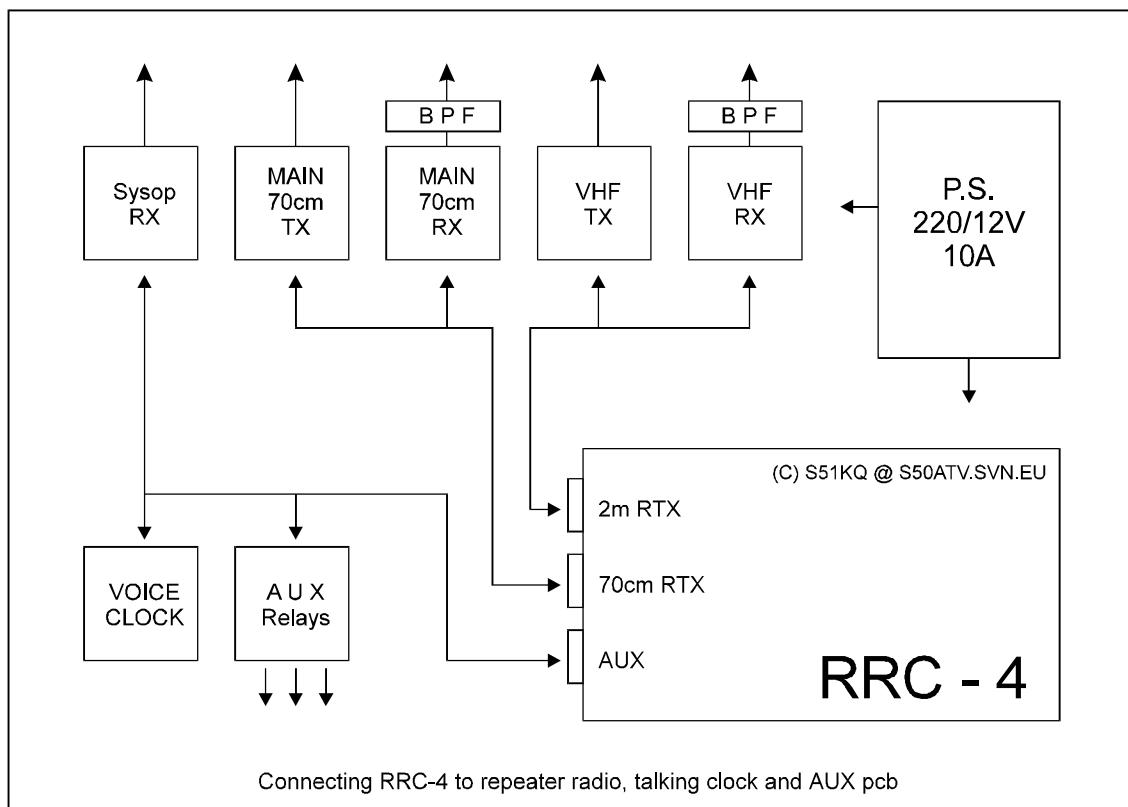
## 2.3. Prikljup RRC-4



Krmilnik je zasnovan tako, da omogoca relativno preprosto izvedbo Crossband ali navadnega FM repetitorja s pomožnim linkom in locenim servisnim sprejemnikom. Za ta dva namena potrebujemo 2 dual band radijski postaji, servisni sprejemnik, antiska sita (filtre), 2 ali 3 antene, usmernik ter ohišje v katerem bo namešcena oprema repetitorja. Uporabimo lahko tudi locene sprejemnike ali oddajnike. Pri najmanjši konfiguraciji pa moramo imeti na razpolago vsaj po en sprejemnik in oddajnik. Vsa oprema mora biti kvalitetna in izdelana tako, da sme biti 24h v pogonu v vseh atmosferskih razmerah, ki nastopajo na lokaciji kjer bo repetitor nameščen.



Radijske sprejemnike in oddajnike prikljucimo na RRC-4 s pomočjo veczilnega koaksialnega kabla in DB9F vticacev (zenski). Minimalna konfiguracija zahteva uporabo 70cm *MAIN* (glavnega) oddajnika, in 70cm ali 2m sprejemnika. Drug sprejemnik, 2m oddajnik in sysop sprejemnik pa niso obvezni. Vsekakor pa je namestitev sysop sprejemnika priporočljiva, saj bo sysop na tej posebni - tajni frekvenci lahko nemoteno upravljal repetitorski sistem.

### Razpored prikljuckov na DB9M vticnicah RRC-4 krmilnika



2m RTX	
1	GND
2	GND
3	/PTT
4	GND
5	/SQ
6	SP
7	GND
8	MIC
9	GND

70cm RTX	
1	GND
2	GND
3	/PTT
4	GND
5	/SQ
6	SP
7	GND
8	MIC
9	GND

AUX	
1	GND
2	MIC70_CLK
3	/PTT70_CLK
4	AUX-5
5	AUX-6
6	Svs_SP
7	Svs_SQ
8	Voice_CLK
9	AUX-7

GND	- masa
/PTT	- izhod
MIC	- izhod
/SQ	- vhod
SP	- vhod
AUX	- izhod
Voice	- izhod

Vsi sprejemniki morajo imeti dograjen izhod - detekcijo zapore šuma (*squelch*). Ta signal običajno najdemo na MF vezju, ali v napajalnem delu NF ojacevalnika radijskega sprejemnika. Izhodni /SQ signal mora delovati z **negativno** logiko. To pomeni, ko je *squelch* zaprt je na izhodu sprejemnika +3 do +5v, pri odprttem /SQ pa naj napetost pada na 0v. Krmilnik ima na /SQ vhodih vgrajene interne PULL-UP upore, kar pomeni, da ga lahko prozimo tudi z *open\_collector* izhodom sprejemnika.

Rezervni (AUX) izhodi so namenjeni krmiljenju naprav na repetitorski postojanki s pomočjo dodatnih tranzistorjev in relejev. Izhodi so CMOS in dajejo le nekaj mA toka za krmiljenje zunanjega *open\_collector* tranzistorja ( priklop zunanjih naprav je opisan v poglavju 5.3 ).

### 2.4. Delovanje krmilnika



Krmilnik po priklopu na napajanje in internem resetu odda krašo melodijo in z njo najavi priklop na napajalno napetost. Za tem je že pripravljen za normalno uporabo. Ob priklopu na napajanje so v veljavi osnovne (*default*) nastavitve programsko zapisane v mikroprocesorju. Premešanje sistemskih parametrov ja opisano v poglavju 4.

Ko krmilnik zazna signal na vhodu enega izmed uporabniških sprejemnikov (2m ali 70cm), vkljuci glavni oddajnik (70cm) in ga drzi na oddaji dokler je na vhodu prisoten signal. Po padcu signala na vhodu bo glavni oddajnik na oddaji še priblizno 5 sekund. V izteku zadnjih dveh sekund bo oddal BEEP ton, ter trenutek za tem izkljucil glavni oddajnik. V primeru, ko krmilnik zazna na obeh vhodih signala, bo na glavni izhod repetitorja preusmerjen vedno tisti vhod, ki ima višjo prioriteto (poglavlje 4). Po padcu signala na enem izmed vhodov bo signal iz drugega - podrejenega vhoda avtomatsko posredovan na izhod repetitorja. V primeru, ko se na vhodu z višjo prioriteto ponovno pojavi signal, pa po podrejeni vhod ta cas blokiran. Prehod iz 70cm vhoda na 2m izhod (simpleks) bo mogoc, ce bo dovoljen, ozioroma ce bo zunanji CTCSS dekoder dal dovoljenje za takšen prehod. Oddajnik na 2m izhodu bo na oddaji toliko casa kot bo trajal signal na 70cm vhodu. **Na 2m izhodu zakasnitve ni.**

Uporabniki lahko ukazujejo repetitorju na 70cm. Pri tem bo prehod DTMF znakov iz 70cm vhoda na izhod BLOKIRAN. Vsi DTMF znaki, kateri bodo oddani na 2m vhodu pa bodo prosti prenešeni na repetitorjev izhod. **Ukazovanja repetitorju na 2m ni.**

## 2.5. VOICE svetilnik in info



Krmilnik ima poleg osnovnih funkcij vgrajen DVP (*Digital Voice Player*). Ta del krmilnika omogoca namestitev in predvajanje sistemskih govornih sporocil. Prva spominska banka je namenjena VOICE svetilniku, kateri se bo samodejno aktiviral priblizno vsakih 65 minut po zadnje oddanem DTMF znaku na 70cm ali sysop vhodu. Svetilnik bo sporocal osnovne identifikacijske podatke. Primer "**S55UCE lokator: JN76PG, RU-12 repetitor na Sentjungertu**".

V drugi VOICE banki pa bo obicajno namešceno informacijsko sporocilo. Obe VOICE banki bodo lahko rocno prozili tudi uporabniki, ce jim bo to dovoljeno (sysop). Primer sporocila v drugi VOICE banki: "**2m vhod 145.4625 MHz, CTCSS ton 74.4 Hz, DTMF ukazi: A\*, A0, A1, A2, samo na 70cm**".

## 2.6. VOICE ura



Krmilnik omogoca uporabo - daljinsko prozenje in predvajanje katerekoli zunanje (dodatne) govorece ure. Obicajno uporabimo uro katere glas je kvaliteten (ameriške govorece ure).

Na uri lahko nastavimo *ANOUNCEMENT* - to je avtomatsko najavo polne ure, prav tako jutranje bujenje za zaspance. VOICE ura bo vsako uro preko krmilnika sprozila repetitorjev izhod, oddala najavo polne ure, ter ga za tem izkljucila. Uporabniki pa bodo lahko z DTMF ukazom vprašali repetitor koliko je ura, seveda ce bo ta ukaz na sistemu dovoljen (sysop).

## 2.7. CW odzivnik




Repetitorski krmilnik ima vgrajen CW odzivnik s katerim sporoca svoje nastavitev (telemetrija sistema), potrjuje ali zavraca sistemske ukaze, ter sporoca stanje sistema (sysop - upravni rezim). Vsi izvedeni ukazi, ali aktivna stanja bodo potrjeni s crko "R", izkljucena stanja s crko "O" (off), sysop rezim s crko "S", na koncu samodejno ali avtomatsko prozenih sistemskih sporocil pa bo dodana crka "K", vse v CW.

## 2.8. Interna signalizacija



Za prikaz trenutnega stanja na sistemu ima RRC-4 krmilnik na celnih plošči vgrajene minijature LED diode. V primeru napajanja repetitorja iz sončnih celic, lahko s prekinitevjo mostička JP-1 na tiskanini krmilnika (v bližini LED diod) onemogočimo njihovo aktiviranje (vse razen DTMF in TX led).

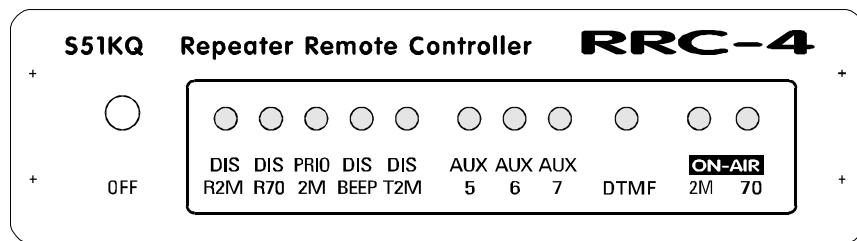**Stanja LED diod in njihov pomen**

	<b>Dioda sveti</b>	<b>Dioda je ugasnjena</b>
DIS R2M	2m vhod ni dovoljen	2m vhod omogocen
DIS R70	70cm vhod ni dovoljen	70cm vhod omogocen
PRIOR 2m	prioriteto ima 2m vhod	prioriteto ima 70cm vhod
DIS BEEP	ni BEEP piska	BEEP pisk aktiviran
DIS T2M	prehod na 2m ni dovoljen	prehod na 2m omogocen
AUX - 5	vkljucen AUX izhod 5	izkljucen AUX izhod 5
AUX - 6	vkljucen AUX izhod 6	izkljucen AUX izhod 6
AUX - 7	vkljucen AUX izhod 7	izkljucen AUX izhod 7
D T M F	DTMF znak na vhodu	ni DTMF na vhodu
ON - AIR	oddajnik na oddaji	oddajnik izkljucen
I2C ERR (pcb)	napaka na sistemu	normalno delovanje

**2.9. Varnost sistema**

Varnost delovanja repetitorskega sistema bazira na razlicnih casovnih parametrih, mikroprocesorji pa imajo aktiviran interni *WATCH\_DOG* varnostni sistem. Repetitorji so obicajno na zelo izpostavljenih mestih, kjer je moznost udara strele zelo velika. Na taksnih tockah je nujna uporaba locilnega transformatorja na 220v dovodu, nadalje pravilna ozemljitev antenskega stolpa in objekta v katerem se nahaja repetitorska oprema. Ce na repetitorju uporabljamo sodobne radijske postaje, katerim lahko aktiviramo **TOT - TX OFF TIME**, to tudi storimo. Cas najdaljše oddaje nastavimo po lastni presoji, obicajno od 30 minut do ene ure.

Repetitorski krmilnik ima vgrajeno zaščito pred priklopom z napacno polariteto, vsekakor pa ne bo prezivel višjih napetostnih šokov - recimo priklop na 24v, ali pa prebitje usmernika repetitorja. Usmernik repetitorja naj bo grajen tako, da brez tezav prenese vsaj za polovico vecjo tokovno obremenitev kot je naša maksimalna, in to trajno. Vgrajeno naj ima napetostno in tokovno zaščito.

### 3. ***Ukazovanje uporabnikov***



Uporabnik ukazuje RRC sistemu na 70 cm vhodu. Ce je preko repetitorja potreba po prenosu DTMF ukazov, pager klicev ali sporocil, te lahko uporabnik prenese tako, da jih odda na 2m vhodu repetitorja. DTMF znake naj oddaja z zanesljivimi in ne prekratkimi pritiski na DTMF tipkovnici. Ce oddaja s prenosno radijsko postajo, naj jo drzi na fiksni tocki in z anteno v navpicni legi. V nasprotnih primerih bo zaradi šumov, motenj ali dvakrat oddanih DTMF znakov (nezanesljiv pritisk), prišlo do napacnega ali neveljavnega ukaza.

Uporabnik lahko izvede le tiste ukaze, ki so na repetitorskem sistemu trenutno dovoljeni (sysop). Upravitelj repetitorskega sistema (sysop), pa lahko daljinsko omogoci ali prepove vse uporabniške ukaze.

#### 3.1. ***DTMF ukazi uporabnikov RRC-4 v1.01***



- |            |  |
|------------|--|
| <b>A 0</b> | - Sprozi oddajo telemetrije sistema v CW (telegrafija)                 |
| <b>A 1</b> | - Sprozi takojšno oddajo VOICE svetilnika                              |
| <b>A 2</b> | - Sprozi oddajo VOICE info sporocila                                   |
| <b>A *</b> | - Sprozi oddajo tocnega casa (na rpt mora biti instalirana VOICE ura!) |

#### 3.2. ***Neveljavni ukazi***



Repetitorski sistem na napacne ukaze uporabnika v normalnem rezimu delovanja NE BO ODGOVARJAL.

### 4. ***Navodila vzdrzevalcu FM repetitorja***



#### 4.1. ***Uvod***

Ob zagonu se repetitorski sistem vedno postavi v delovni nacin. Ce vzdrzevalec (sysop) zeli spremenjati nastavitev sistema, mora aktivirati upravni rezim na repetitorju. Prehod v upravni rezim je mogoc z oddajo pravilnega sysop gesla na SYSOP ali 70cm vhodu. Ukaz bo izведен vedno, ne glede na aktivirane blokade na sistemu. Signal na SYSOP vhodu NE BO NIKOLI posredovan na izhod repetitorja! Ce je le mogoce naj vzdrzevalec za servisiranje sistema uporablja SYSOP vhod. Pri DTMF ukazovanju ima najvišjo prioriteto vedno SYSOP vhod!

Za vrnitev v normalen - delovni nacin repetitorja, uporabi ukaz "#". Pri tem bo sistem porušil sysop privilegij, ter novo stanje tudi potrdil z odzivnikom v CW. V primeru, ko vzdrzevalec ne bo porušil upravnega rezima, ga bo krmilnik porušil sam v 20-tih sekundah po zadnje vnešenem DTMF znaku.

## 4.2. Sysop geslo - password



Vzdrzevalec odda geslo za preklop v upravni rezim iz DTMF tipkovnice ali DTMF spomina. Vsak napacno oddan DTMF znak v geslu takoj poruši moznost nadaljnega vnosa gesla, brez opozorila! V primeru napake med vnosom je potrebno vnos ponoviti od zacetka. Sysop geslo je dolgo 6 DTMF znakov in ga ni moc sprememnjati. Sysop geslo naj bo tajno, poznata naj ga le lastnik in vzdrzevalec sistema! Po pravilno oddanem geslu je repetitor postavljen v upravni rezim, kar potrdi z oddajo "S" v CW. Upravni rezim omogoca nastavljanje sistemskih registrov, sam repetitor pa med tem deluje povsem normalno. V primeru, da bodo casovni presledki med posameznimi ukazi daljsi od 20 sekund, bo sistem samodejno porušil upravni rezim.

## 4.4. Sysop ukazi



Vzdrzevalcu sta v upravnem rezimu na voljo dve skupini ukazov. Prva skupina nadzoruje hardverske funkcije repetitorja, druga pa programske (softverske). Obe skupini sta bitno orientirani, stanja posameznih funkcij pa preprosto vkljucimo z oddajo DTMF **1**, ter izkljucimo z oddajo DTMF **0** na poziciji dolocene funkcije. Obe skupini ukazov sta fiksne dolzine 11 DTMF znakov. Skupini sta sestavljeni iz glave **B\*** ali **C\***, osmih ukazov sestavljenih iz DTMF znakov **0** ali **1**, ter zakljucnega znaka **\***.

Skupina, ki zaradi napake pri oddaji ali napake v prenosu ne bo oddana do konca, NE BO SPREMENJENA (sistem ohrani stanje pred vnosom). V primeru, da je bila oddana skupina pravilne dolzine, s pravilno glavo in zakljucnim znakom, ter napacnimi podatki za posamezne funkcije, bo sistem aktiviral na novo vnešeni set! Zato naj vzdrzevalec po vsaki nastavitevi preveri novo nastavljeno stanje repetitorja (DTMF ukaz **A0**).

	Ukaz za nadzor hardverskih funkcij	<b>B</b> * ..... *
	Ukaz za nadzor softverskih funkcij	<b>C</b> * ..... *
	Ukaz rušenje upravnega rezima	#

## 4.5. Nadzor funkcij repetitorja



### Hardware:

cmd	DTMF 1	DTMF 0
<b>B</b>		
*		
?	1 - FNA 2m RX	0 - DIS 2m RX
?	1 - ENA 70 RX	0 - DIS 70 RX
?	1 - PRIOR 70cm	0 - PRIOR 2m
?	1 - ENA BEEP	0 - DIS BEEP
?	1 - ENA 2m TX	0 - DIS 2m TX
?	1 - AUX 5 OFF	0 - AUX 5 ON
?	1 - AUX 6 OFF	0 - AUX 6 ON
?	1 - AUX 7 OFF	0 - AUX 7 ON
*		

### Software:

cmd	DTMF1	DTMF 0
<b>C</b>		
*		
?	1 - FNA A0	0 - DIS A0
?	1 - ENA A1	0 - DIS A1
?	1 - ENA A2	0 - DIS A2
?	1 - ENA A*	0 - DIS A*
?	1 - Beacon ON	0 - Beacon OFF
?	-	-
?	-	-
?	-	-
*		

## 4.6. CW telemetrija



Telemetrija, oziroma daljinski prenos nastavljenih parametrov repetitorja se pri RRC-4 krmilniku odvija v telegrafiji. Telemetrija omogoca vzdrzevalcu vpogled v nastavite na sistemu. Na ta nacin lahko v kratkem casu ugotovi ali gre za okvaro na repetitorju, ali pa je posredi napacna nastavitev, oziroma blokada dolocene funkcije. Ukaz za prenos vseh nastavljevih parametrov iz repetitorskega sistema je **A0**. Izvaja ga sysop, lahko pa tudi uporabnik, ce mu je to dovoljeno.

Podatki o nastavivah so zapakirani v CW paket. Racunalnik bo na zacetku oddal dvojni ton, kateremu bosta sledili dve skupini podatkov o trenutnih nastavivah sistema. V vsaki skupini bo 8 podatkov. Za vsak aktiviran parameter bo krmilnik oddal crko "**R**" , za vsak izkljucen parameter pa crko "**O**". Primer paketa CW telemetrije:

Zacetek CW telemetrije	1. skupina : hw nastavitev Podatki 0 - 7	2. skupina: sw nastavitev Podatki 8 - 15	Konec CW telemetrije
<b>Dvojni don</b>	<b>RRRRRRRR</b>	<b>RRRRR0OO</b>	<b>K</b>

**Telemetirjski podatki bodo oddani v naslednjem zaporedju:**

HW DATA	SW DATA
0 - ENA 2m RX	8 - ENA command A0
1 - ENA 70cm RX	9 - ENA command A1
2 - PRIORITY 70cm	10 - ENA command A2
3 - ENA BEEP	11 - ENA command A*
4 - ENA 2m TX	12 - ENA VOICE beacon
5 - AUX5 OFF	13 - not used
6 - AUX6 OFF	14 - not used
7 - AUX7 OFF	15 - not used



Po zakljucku oddaje obeh skupin telemetrije bo repetitor v CW oddal "**K**". Pošiljanja telemetrije med oddajo ni mogoce prekiniti. Med oddajo je blokirano DTMF ukazovanje, vse ostale funkcije sistema pa delujejo normalno.

## 5. Razno

## 5.1. Osnovne sw nastavitev sistema




Ob priklopu na napajanje bodo vedno v veljavi naslednje sistemske nastavitev:

2m RX	ON	cmd A0	ON
70cm RX	ON	cmd A1	ON
PRIORITY	70cm	cmd A2	ON
BEEP	ON	cmd A*	ON
2m TX	ON	BEACON	ON
AUX-5	OFF		
AUX-6	OFF		
AUX-7	OFF		
		PASSWORD	6 characters
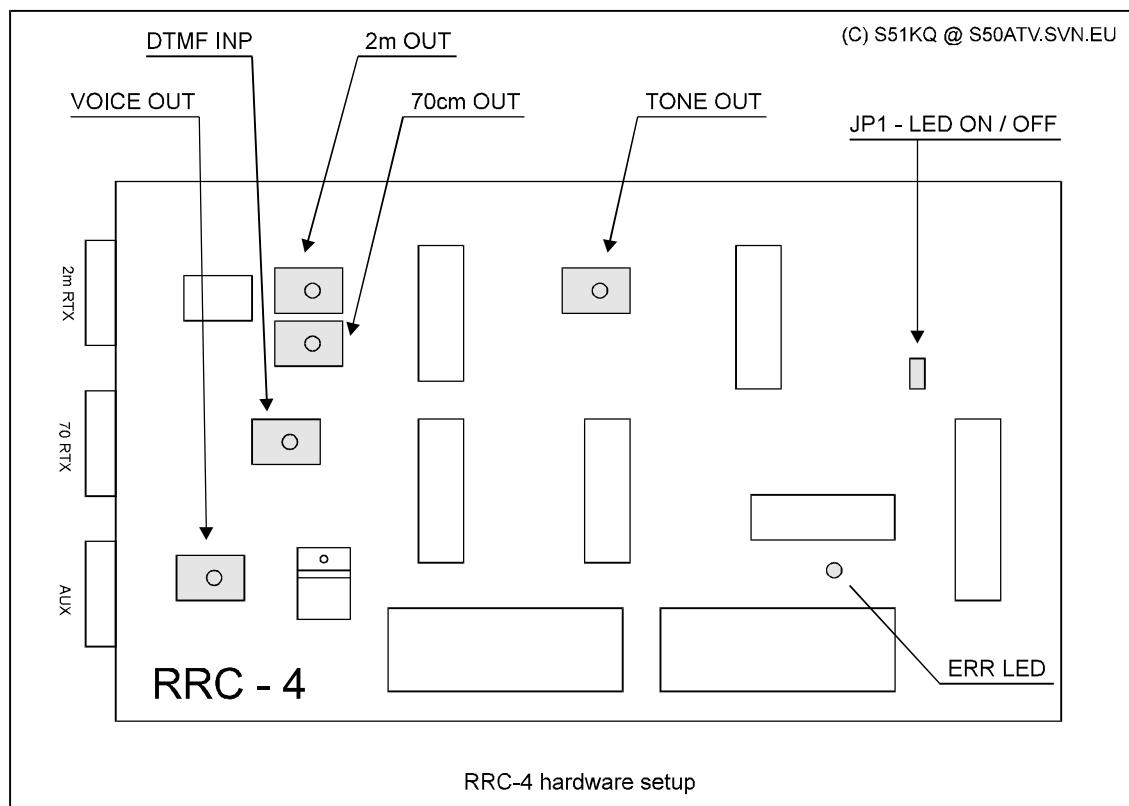
## 5.2. Osnovne hw nastavitev sistema



Izdelan RRC-4 krmilnik je umerjen in preizkušen. Vzdrzevalec naj **ne prestavlja** nastavitev trimer uporov na tiskanini krmilnika! Pravilne vhodne nivoje nastavimo na sprejemnikih repetitorskega sistema, običajno polovicna glasnost. V primeru servisnih korekcij pa so na voljo naslednje nastavitev:






### 5.3. Dodatki RRC-4

Na repetitorski krmilnik RRC-4 lahko prikljucimo zunano VOICE uro z lastnim baterijskim napajanjem (AUX DB9M: MIC70, /PTT70 in VOICE CLK). Signal za prozenje (VOICE CLK) je +5v, preko internega upora 330K, pozitivna logika. V primeru, da ima ura previsok izhodni nivo (NF), ga je potrebno z dodatnim trimer uporom ustrezno znizati.

AUX - dodatni trije izhodi se nahajajo prav tako na AUX DB9M vticnici RRC-4 krmilnika. Z njimi lahko na preprost način vključujemo razlike naprave na repetitorski postojanki. Izhodi so CMOS izhodna napetost pa je v izključenem stanju 0v, pri vključenem pa okoli +5v. Krmilnik ima vgrajene interne 1K upore za lastno zaščito. Za praktično uporabo je potrebno povezati vsakega izmed AUX izhodov (AUX-5, AUX-6, AUX-7) kot prikazuje spodnjega shema (levo).

Isto shemo (spodaj levo) lahko uporabimo za izdelavo vezja za invertiranje SQ (squelch) signala iz sprejemnika repetitorja. RRC-4 podpira brez dograditev /SQ z negativno logiko - odprt squelch da proti kontrolerju 0v (kratek stik na maso). V primeru, da uporabimo sprejemnik, kateri pri odprtemu SQ da na izhod +5v, je le tega potrebno invertirati. Spodnjo shemo uporabimo tako, da na vhod vezja (levi priključek 10k) povezemo SQ izhod sprejemnika, kolektor BC338 pa ne peljemo na rele in diodo, pač pa direktno na /SQ vhod RRC-4. Dodaten PULL\_UP upor ni potreben, saj ga ima RRC-4 že vgrajenega.

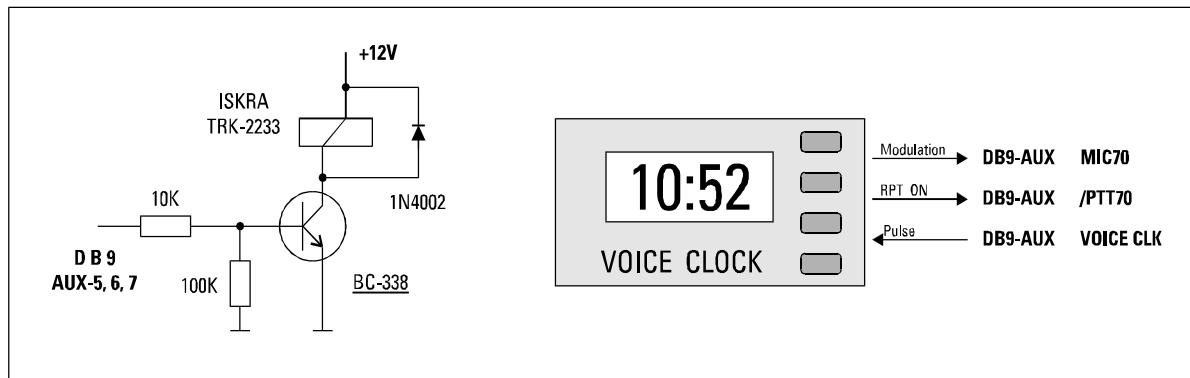

Poseben dodatek RRC-4 je **VOICE programator**. To je minijaturna tiskanina, ki omogoca spremembo, oziroma ponovni zapis govornih sporocil v VOICE integrirana vezja uporabljenega v krmilniku. Izdelan RRC-4 krmilnik pa ze ima vpisana osnovna VOICE sporocila.