UHF-MILLIVOLTMETER

1 kHz ... 1600 MHz



Aufgaben und Anwendung

Bei Arbeiten im VHF- und UHF-Bereich steht der Techniker immer wieder vor der Aufgabe, kleinste Wechselspannungen zu messen, ohne die Spannungsquelle durch das Meßgerät unzulässig zu belasten. Will man an Verstärkern oder Empfängern Messungen durchführen, so müssen dazu meist sehr kleine Spannungen verwendet werden, damit Röhren oder sonstige nichtlineare Glieder nicht übersteuert werden. Dies erfordert den Einsatz eines hochempfindlichen Spannungsmessers. Außerdem darf das Meßgerät die Schwingkreise der zu messenden Geräte nicht wesentlich verstimmen sowie hochohmige Punkte der Schaltung nicht merklich bedämpfen. Bei anderen Messungen ist es erforderlich, daß das Meßgerät in einen Leitungszug eingeschaltet wird, um damit Spannungen am Ein- oder Ausgang von Verstärkern oder an Generatoren im Betriebszustand zu überwachen. Diese Messungen sollen in einem möglichst großen Frequenzbereich und bei großen Spannungsunterschieden durchführbar sein, wobei das Meßgerät bei keiner Frequenz Reflexionen im Leitungszug und damit Änderungen der Betriebsbedingungen verursachen darf. Alle diese Aufgaben erfüllt das UHF-Millivoltmeter Type URV mit seinem Tast- und seinem Durchgangskopf. Hauptvorzug des URV: Hohe Empfindlichkeit bei kleinster Eingangskapazität.

Arbeitsweise und Aufbau

Das UHF-Millivoltmeter Type URV mißt mit zwei wahlweise verwendbaren Meßköpfen, die an das eigentliche Meßgerät anzuschließen sind. Eine Kristalldiode im URV-Tast- bzw. Durchgangskopf dient zur Gleichrichtung der zu messenden Hochfrequenzspannung. Das Verbindungskabel zwischen dem jeweiligen Meßkopf und dem Gerät führt nur Gleichspannung, die im Gleichspannungsverstärker in zwei Gegentaktstufen verstärkt und durch ein Anzeigeinstrument angezeigt wird. Der Gleichspannungsverstärker verdankt seine hohe Konstanz einer besonderen Regelschaltung und dem elektronisch stabilisierten Stromversorgungsteil. Die Meßbereiche zwischen 5 mV und 10 V werden sowohl bei Verwendung des URV-Tastkopfes als auch des URV-Durchgangskopfes am Bereichschalter des Gerätes direkt eingestellt. Höhere Spannungen bis zu 500 V sind mit dem URV-Tastkopf meßbar. Hierzu werden je nach dem gewünschten Meßbereich vier verschiedene kapazitive Vorsteckteiler, die aus besonders hergestellten Kondensatoren mit sehr kleiner Raumkapazität bestehen, als Tastspitze in die Stirnseite des URV-Tastkopfes eingesetzt. Bei dieser Anordnung ist die Eingangskapazität verschwindend gering, so daß Messungen an Schwingkreisen praktisch ohne Verstimmung möglich sind. Die Vorsteckteiler werden in einem ausziehbaren Magazin an der Frontplatte, die Meßköpfe im Deckel des Gerätes aufbewahrt.

Einzelne Durchgangsköpfe. Das UHF-Millivoltmeter Type URV wird mit einem Tastkopf und einem Durchgangskopf geliefert, wobei durch die Bestellnummer der Wellenwiderstand des Durchgangskopfes bestimmt ist. Werden außerdem weitere Durchgangsköpfe benötigt, was beim Arbeiten mit verschiedenen Wellenwiderständen der Fall ist, so müssen diese Durchgangsköpfe gesondert bestellt werden und zwar zweckmäßigerweise zusammen mit dem Gerät, da bei späterer Auftragserteilung das Gerät zum Anpassen der Durchgangsköpfe an ROHDE & SCHWARZ eingesandt werden müßte.

Einzelne Vorsteckteiler. Die Vorsteckteiler für den Tastkopf werden vollständig mitgeliefert. Bei Verlust ist Ersatz durch Nachbestellung möglich. Hierzu braucht weder Gerät noch Tastkopf eingesandt zu werden.


UHF-MILLIVOLTMETER URV

Eigenschaften	
Messung mit Tastkopf ohne Spannungsteiler (Teiler	1:1)
Meßbereich	
Frequenzbereich	100 kHz 300 MHz (bis 2000 MHz als Spannungsanzeiger)
Eingangskapazität	etwa 2,0 pF ohne Abschirmkappe etwa 2,8 pF mit Abschirmkappe
Eingangswiderstand bis 100 kHz/100 MHz/300 MHz .	$>$ 100 k Ω $/>$ 15 k Ω $/>$ 3 k Ω
Zulässige Gleichspannung	
Messung mit Tastkopf mit Spannungsteiler	
Teiler 1:3	Teiler 1:10 Teiler 1:25 Teiler 1:50 0,050 100 0,125 250 0,250 500 3 300 4 300 4 300 etwa 0,75 etwa 0,55 etwa 0,50 bis 100 MHz:>1
Zulässige Gleichspannung	500 V gegen Masse
Fehlergrenzen	\pm 20 $\%$ vom Bereichsendwert bei Sinusform
Messung mit Durchgangskopf	(einschl. Frequenzgang u. Teilerfehler; mit Abschirmkappe)
Meßbereich	5 20/50/100/300 mV/1/3/10 V
Frequenzbereich	I KMZ IOUU MMZ (bis 2400 MMZ dis Spannungsanzeiger)
Fehlergrenzen der Spannungsmessung bei 20 °C bis 300 MHz/1000 MHz/1600 MHz	$<\pm$ 5 % $/<\pm$ 15 % $/<\pm$ 18 % v. E.
Temperaturfehler zwischen 20 °C und 40 °C	< 3 %
Welligkeitsfaktor	< 1,2
Elektrische Länge	$13,4 \pm 0,3$ cm
UHF-Anschlüsse	Kurzhubstecker Dezifix B *) (Rohrsockel)
Wellenwiderstand	50 Ω , 60 Ω oder 75 Ω , je nach Bestellung
Das Meßgerät als Gleichspannungsanzeiger	
Gleichspannungsanzeige	etwa 1 mV 12 V, je nach Bereich
Eingangswiderstand	etwa 3 M Ω in allen Bereichen
Anschluß	umrüstbare HF-Buchse 4/13 DIN 47 284 *)
Sonstige Daten	(Anschlußmöglichkeit für Bananenstecker)
Netzanschluß	115/125/220/235/V, 47 63 Hz, 16 VA
Bestückung	2 x DF 96, 2 x 1091-32, 1 x EAA 91, 1 x ECC 81, 1 x PL 83, 1 x 85 A 2, 1 x RL 210
Abmessungen und Gewicht	286 x 227 x 226 mm; 7,6 kg
3	UHF-Millivoltmeter URV ► URV-Durchgangskopf
	BN 10910/60 BN 10912/60

^{*)} Dieser Anschluß läßt sich vom Benützer durch Einschrauben von Umrüstsätzen leicht auf viele andere Systeme umstellen, siehe einschlägiges Datenblatt.

Änderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten!

UHF-DC-MILLIVOLTMETER

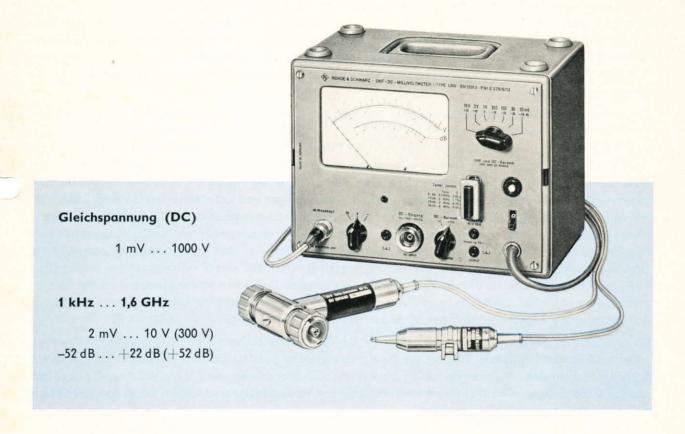

Ein vielseitiges Meßgerät . . .

Empfindlicher Wechselspannungsmesser Hochohmiger Gleichspannungsmesser Stabiler Gleichspannungsverstärker

mit interessanten Eigenschaften

Kapazitätsarmer Tastkopf mit Vorsteckteiler
10-dB-Stufung der Meßbereiche und Teiler
Lineare und konstante Meßwertanzeige
Keine Nacheichung und Nullpunktkorrektur
Zweiteilige V-Skala und zusätzliche dB-Skala
Bruchsichere Tastkopfspitzen
Volltransistorisierte Ausführung

Eigenschaften und Anwendung

Mit dem UHF-DC-Millivoltmeter URV lassen sich Gleichspannungen (DC) von 1 mV bis 1000 V und Wechselspannungen von 2 mV bis 10 V im Frequenzbereich 1 kHz bis 1,6 GHz messen; als Spannungsindikator ist es bis 2,4 GHz verwendbar. Das Gerät weist gegenüber seinem Vorläufer, dem UHF-Millivoltmeter URV BN 10910, wichtige Neuerungen und Verbesserungen auf, so daß es den neuesten meßtechnischen Anforderungen gerecht wird. Das verwendete Meßverfahren zeichnet sich durch besonders hohe Konstanz der Anzeige und des Nullpunktes sowie durch vollkommene Linearität der Anzeige aus. Dieser Konstanz wegen konnte auf äußere Steller zur Nacheichung des Absolutwertes und zur Korrektur des Nullpunktes verzichtet werden. Weiterhin ist der gesamte Meßbereich in 10-dB-Stufen unterteilt. Die Instrumentenskala mit nur einer zweiteiligen linearen Volt-Eichung sowie einer zusätzlichen dB-Eichung ist daher sehr übersichtlich und gestattet schnelles und eindeutiges Ablesen der Meßwerte. Beim Umschalten der Meßbereiche entfällt der Nullabgleich, ebenso beim Austausch der Tast- und Durchgangsköpfe. Alle diese Eigenschaften führen zu einer wesentlichen Vereinfachung und Rationalisierung der Meßarbeiten.

Der mitgelieferte Tastkopf hat eine Eingangskapazität von 2 pF (ohne Abschirmkappe) und mit der aufsteckbaren Tastspitze (0 dB) einen Meßbereich von 2 mV bis 10 V. Mit drei Vorsteckteilern 10/20/30 dB kann der Meßbereich bis auf 300 V erweitert werden. Die vier Tastspitzen bzw. Teiler sind im herausziehbaren Magazin hinter der Frontplatte des Gerätes untergebracht. Eine erwähnenswerte Neuerung ist die Halterung für die Vorsteckteiler im Tastkopf. Beim Anstoßen können die Teilerspitzen nicht abbrechen, sondern lediglich aus der Halterung herausspringen und sofort wieder eingesetzt werden. Mit dem hochohmigen und kapazitätsarmen Tastkopf lassen sich HF- und VHF-Spannungen bei nur geringer Belastung des Meßobjektes messen. Er dient vor allem aber für relative Messungen, wie z. B. Frequenzgangmessungen an Verstärkeranordnungen und Filtern. Dafür ist außerdem zum Registrieren der Meßwerte ein Schreiberausgang vorhanden, der eine der Anzeigespannung proportionale Gleichspannung (Leerlaufspannung ca. 3 V bei Vollausschlag) liefert. Mit einem reflexionsarmen Durchgangskopf, der für die Z-Werte 50, 60 oder 75 Ω gesondert zu bestellen ist, können Messungen von 2 mV bis 10 V im Frequenzbereich 1 kHz . . . 1,6 GHz ausgeführt werden. Bei einem Welligkeitsfaktor von kleiner als 1,2 eignet er sich besonders für Anpassungsmessungen, z. B. bei Verstärkern und Kabeln.

Als Gleichspannungsmesser von 1 mV bis 1000 V hat das Gerät einen hochohmigen DC-Eingang; sein Eingangswiderstand beträgt 1 M Ω bzw. 100 M Ω bei Bereichserweiterung mal 100. Da auch bei diesen Messungen am Schreiberausgang eine der Anzeigespannung proportionale Gleichspannung von 3 V bei Vollausschlag liegt, läßt sich das Gerät außerdem als Gleichspannungsverstärker mit vernachlässigbarer Nullpunktdrift und einer maximalen Verstärkung von 50 dB verwenden.

Arbeitsweise und Aufbau

Die prinzipielle Arbeitsweise des UHF-DC-Millivoltmeters Type URV ist dadurch gekennzeichnet, daß eine Anzeigespannung erzeugt wird, die der Meßspannung streng proportional ist und von ihr geregelt wird. Eine ruhige und stabile Meßwertanzeige ist somit gewährleistet.

Zur Erzeugung der geregelten Anzeigespannung ist für Gleich- und Wechselspannungsmessungen je ein Gegenkopplungskreis vorhanden, in den die betreffende Meßspannung über Bereichsteiler eingespeist wird. Mit ihr wird der gegengekoppelte Anteil der Anzeigespannung verglichen und bei einer Meßwertänderung nachgeregelt. Das Vergleichsergebnis ist die Differenz zwischen Sollwert und Istwert und wird von einer Zerhacker-Schaltung in Form einer 50-Hz-Spannung geliefert. Sie wird im Nullverstärker verstärkt und danach phasenrichtig gleichgerichtet. Die so gewonnene Gleichspannung wird bei DC-Messungen unmittelbar angezeigt. Außerdem wird sie nach dem DC-Vergleichsteiler als Gegenkopplungsspannung dem Zerhacker zugeführt.


Bei Wechselspannungsmessungen ist diese Gleichspannung auf ein Stellglied geschaltet und steuert die Amplitude einer im Gerät erzeugten 20-kHz-Spannung. Sie wird nach phasenrichtiger Gleichrichtung vom Instrument angezeigt. Zur Gegenkopplung wird sie außerdem auch nach einem Vergleichsteiler gleichgerichtet. Dies erfolgt nicht im Gerät, sondern im Meßkopf. Alle zum URV verwendeten Meßköpfe enthalten ein Dioden-Paar: eine Meßdiode zur Gleichrichtung der Meßspannung und eine Vergleichsdiode für die 20-kHz-Spannung. Die gleichgerichteten Spannungen werden dann über gekoppelte Bereichsteiler hinweg der Zerhacker-Schaltung zugeführt. Auf dieser Methode beruht die Linearität der Anzeige, die geringe Beeinflussung durch äußere Einwirkungen und die störungsfreie Austauschbarkeit der Meßköpfe.

Technische Daten

Als Wechselspannungsmesser

```
unsymmetrisch, Tastkopf, Durchgangskopf
                                                      Dezifix B, umrüstbar*) (Rohrsockel)
   Anschluß des Durchgangskopfes
Eingangswiderstand
  Tastkopf und Tastspitze 0 dB . . . . . .
                                                      > 100 ... 3
                                                                      k\Omega für f \leq
                                                                                 0,1 ... 300 MHz
                                                      > 350 ... 20 k\Omega für f \leq 25 ... 300 MHz
      und Teiler
                          10 dB . . .
                                                           1 ... 0,2 M\Omega für f \leq 100 ... 300 MHz
                          20 dB .
      und Teiler
                                                                  2,3 M\Omega für f \leq 300 MHz
                          30 dB . .
      und Teiler
                                                      50, 60, 75 \Omega; Welligkeitsfaktor < 1,2
   Durchgangskopf .
Eingangskapazität
  Tastkopf und Tastspitze 0 dB . . . . . . . .
                                                      ≈ 2,0 pF ohne Abschirmkappe
                                                      ≈ 2,8 pF
                                                      ≈ 1,15 pF
      und Teiler 10 dB . . . .
                                                                   mit Abschirmkappe
      und Teiler 20 dB
                                                      \approx 0,75 pF
      und Teiler 30 dB
                                                      \approx 0.53 \text{ pF}
Frequenzbereich
   Bei Messung mit Tastkopf
      und Tastspitze 0 dB . .
                                                      0,1 ... 300 MHz
                                                         ... 300 MHz
      und Teiler 10 dB . . . . . . . . . . . . . . .
                                                      2
                                                                        (Als Spannungsindikator bis 2000 MHz)
                                                         ... 300 MHz
                                                      3
      und Teiler 20 dB . . . . . . . . . . . . . .
                                                      4 ... 300 MHz
      und Teiler 30 dB . . . . . . . . . . . . . . .
Bei Messung mit Durchgangskopf . . . . . . . . .
                                                     1 kHz . . . 1600 MHz
                                                      (als Spannungsindikator bis 2400 MHz)
Spannungsmeßbereich
   Bei Messuna mit Tastkopf
                                                       2 mV ... 10 V (-52 ... +22 dB)
      und Tastspitze 0 dB . . . .
                                                      unterteilt in 10/30/100/300 mV/1/3/10 V Vollausschlag
                                                       6 mV ... 30 V (-42 ... +32 dB)
      und Teiler 10 dB
                                                      20 mV ... 100 V (-32 ... +42 dB)
      und Teiler 20 dB
                                                      60 mV ... 300 V (-22 ... +52 dB)
      und Teiler 30 dB
   Bei Messung mit Durchgangskopf . . . . . . .
                                                       2 mV ... 10 V (-52 ... +22 dB)
```

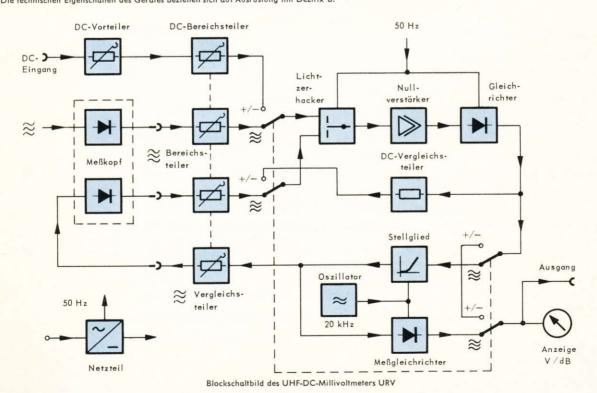^{*)} Dieser Anschluß läßt sich vom Benützer durch Einschrauben von Umrüstsätzen leicht auf viele andere Systeme umstellen; siehe einschlägiges Datenblatt. Die technischen Eigenschaften des Gerätes beziehen sich auf Ausrüstung mit Dezifix B.



UHF-DC-MILLIVOLTMETER

Zul. Gleichspannung am Tastkopf	250.44
mit Tastspitze 0 dB	500 V gegen Masse
Anzeige Art der Gleichrichtung	Einweg-Spitzengleichrichtung
Eichung	in Effektivwerten bei Sinusform
Skala	linear geteilt
Fehler	max. \pm 4% v. E. für U = 3 10 mV max. \pm 2% v. E. für alle übrigen Bereiche
Frequenzgang der Spannungsanzeige	<u>_</u>
Bei Messung mit Tastkopf und Tastspitze	± 8% v. E.
Bei Messung mit Tastkopf und Teiler	± 20% v. E. (einschl. Teilerfehler)
Bei Messung mit Durchgangskopf (20 °C)	max. \pm 5% für f = 1 kHz 300 MHz max. \pm 15% für f = 300 1000 MHz
	max. ± 18% für f = 1000 1600 MHz
Registrierausgang	ca. 3 V (EMK); $R_i~<~2~k\Omega$
	(bei Vollausschlag am Anzeigeinstrument)
Als Gleichspannungsmesser	
Eingang	unsymmetrisch, erdfrei, Buchse
Anschluß	umrüstbare HF-Buchse 4/13 DIN 47284 *)
Eingangswiderstand	1 M Ω \pm 1%; 100 M Ω \pm 1% (bei Bereichserweiterung $ imes$ 100)
Spannungsmeßbereich	1 mV 1000 V
	unterteilt in 10/30/100/300 mV 1/3/10 V Vollausschlag
Meßbereichserweiterung (durch Schalter) Zulässige Gleichspannung zwischen dem	100fach
massenahen Pol (1) und Masse	250 V
Anzeige	
Skala	linear geteilt
Nullpunktdrift	max. \pm 0,5% v. E., zeitunabhängig max. \pm 1,5% v. E.
Verstärkerausgang	erdfrei; unsymmetrisch
Leerlaufspannung	ca. 3 V; Ri $<$ 2 k Ω
1 110	(bei Vollausschlag am Anzeigeinstrument)
Anschluß	4-mm-Telefon-Buchsen
Sonstige Daten	
	4-mm-Telefon-Buchsen 115/125/220/235 V ± 10%; 48 53 Hz (ca. 8,8 VA)
Sonstige Daten	4-mm-Telefon-Buchsen 115/125/220/235 V ± 10%; 48 53 Hz (ca. 8,8 VA) 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Glimmlampe RL 210,
Sonstige Daten Netzanschluß	4-mm-Telefon-Buchsen 115/125/220/235 V ± 10%; 48 53 Hz (ca. 8,8 VA) 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Glimmlampe RL 210, 1 Schmelzeinsatz 0,1 C DIN 41571
Sonstige Daten Netzanschluß Bestückung Beschriftung Farbe	4-mm-Telefon-Buchsen 115/125/220/235 V ± 10%; 48 53 Hz (ca. 8,8 VA) 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Glimmlampe RL 210, 1 Schmelzeinsatz 0,1 C DIN 41571 zweisprachig: deutsch/englisch grau, RAL 7001
Sonstige Daten Netzanschluß	4-mm-Telefon-Buchsen 115/125/220/235 V ± 10%; 48 53 Hz (ca. 8,8 VA) 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Glimmlampe RL 210, 1 Schmelzeinsatz 0,1 C DIN 41571 zweisprachig: deutsch/englisch grau, RAL 7001 286 × 227 × 226 mm; 8,5 kg
Sonstige Daten Netzanschluß	4-mm-Telefon-Buchsen 115/125/220/235 V ± 10%; 48 53 Hz (ca. 8,8 VA) 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Glimmlampe RL 210, 1 Schmelzeinsatz 0,1 C DIN 41571 zweisprachig: deutsch/englisch grau, RAL 7001
Sonstige Daten Netzanschluß Bestückung Beschriftung Farbe	4-mm-Telefon-Buchsen 115/125/220/235 V ± 10%; 48 53 Hz (ca. 8,8 VA) 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Glimmlampe RL 210, 1 Schmelzeinsatz 0,1 C DIN 41571 zweisprachig: deutsch/englisch grau, RAL 7001 286 × 227 × 226 mm; 8,5 kg
Sonstige Daten Netzanschluß Bestückung Beschriftung Farbe Abmessungen (B × H × T) und Gewicht	4-mm-Telefon-Buchsen 115/125/220/235 V ± 10%; 48 53 Hz (ca. 8,8 VA) 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Glimmlampe RL 210, 1 Schmelzeinsatz 0,1 C DIN 41571 zweisprachig: deutsch/englisch grau, RAL 7001 286 × 227 × 226 mm; 8,5 kg (R&S Normkasten Größe 35)
Sonstige Daten Netzanschluß Bestückung Beschriftung Farbe Abmessungen (B × H × T) und Gewicht Bestellbezeichnung	4-mm-Telefon-Buchsen 115/125/220/235 V ± 10%; 48 53 Hz (ca. 8,8 VA) 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Glimmlampe RL 210, 1 Schmelzeinsatz 0,1 C DIN 41571 zweisprachig: deutsch/englisch grau, RAL 7001 286 × 227 × 226 mm; 8,5 kg (R&S Normkasten Größe 35) ► UHF – DC – Millivoltmeter Type URV BN 10913 1 Tastkopf, je 1 Teiler 0/10/20/30 dB 1 Abschirmkappe URV – Durchgangskopf, 50 Ω, BN 10914/50
Sonstige Daten Netzanschluß Bestückung Beschriftung Farbe Abmessungen (B × H × T) und Gewicht Bestellbezeichnung Mitgeliefertes Zubehör	4-mm-Telefon-Buchsen 115/125/220/235 V ± 10%; 48 53 Hz (ca. 8,8 VA) 11 Transistoren, 9 Dioden, 1 Glimmlampe RL 210, 1 Schmelzeinsatz 0,1 C DIN 41571 zweisprachig: deutsch/englisch grau, RAL 7001 286 × 227 × 226 mm; 8,5 kg (R&S Normkasten Größe 35) • UHF – DC – Millivoltmeter Type URV BN 10913 1 Tastkopf, je 1 Teiler 0/10/20/30 dB 1 Abschirmkappe

^{*)} Dieser Anschluß läßt sich vom Benützer durch Einschrauben von Umrüsteinsätzen leicht auf viele andere Systeme umstellen; siehe einschlägiges Datenblatt.

Änderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten!