
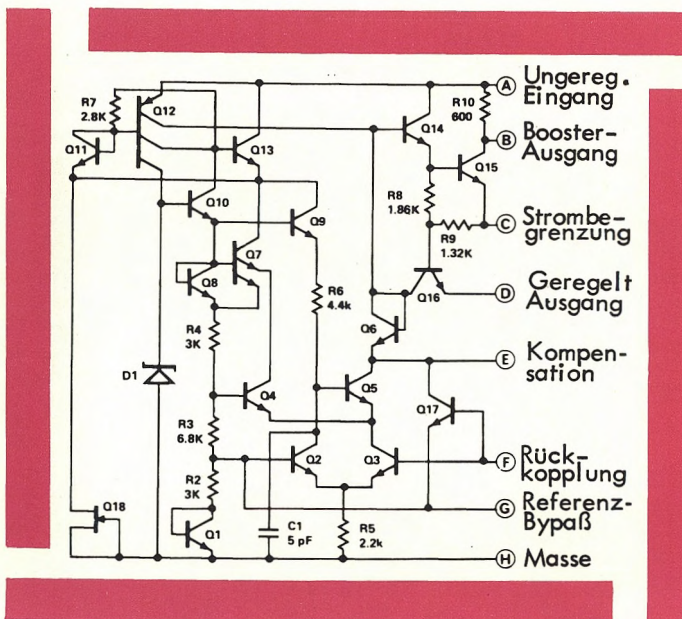


Spannungsstabilisator SG 305

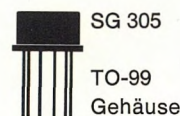

- Stabilisierte Ausgangsspannung: 4,5–30 V
- Stabilisierung von Lastschwankungen: 0,05 %
- Stabilisierung von Spannungsschw.: 0,03 %
- Kurzschlußstrombegrenzung
- Temperaturbereich: 0 bis + 70 °C
- Ausgangsströme durch zusätzl. Transistoren bis 5 A
- Leerlaufstrom: typ. 0,8 mA



AB LAGER SOFORT LIEFERBAR!

PREIS INKL. MEHRWERTSTEUER

1–24 Stück
23.09

ab 25 Stück
17.76

ab 100 Stück
15.54


SILICON GENERAL



BERATUNG UND VERKAUF:

NEUMÜLLER ^{GM} _{BH}
8 MÜNCHEN 2 · KARLSTRASSE 55 · TELEFON 59 24 21 · TELEX 05 22 106

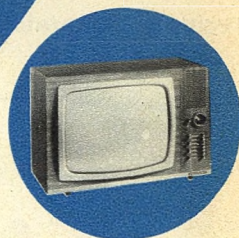**Bisher beurteilten Kunden
bei Farbfernsehern allenfalls das Äußere.
Seit neuestem fangen sie auch an,
über Qualität eine Meinung zu haben.**



Dafür haben wir viel getan.
Wir unterrichten die Leute (und das sind
immerhin einige -zig Millionen Illustrierten-

Leser), was für Vorteile das „kühle“ Horizontal-
Chassis hat, und warum viele Transistoren
besser sind als viele Röhren.

Wir machen ihnen klar, wie bei Blaupunkt
Farbfernsehern ein so leuchtkräftiges Bild


zustande kommt und warum die Fernseh-
studios für ihre Monitoren ausgerechnet
unsere Farbchassis vorzogen.

Wir machen aus unwissenden Laien
sachverständige Käufer.

Blaupunkt
liefert:
Farbfernseher,
Fernseher, Heim-
anlagen, Stereo- und Hi-Fi-
Autobandgeräte,
Cassetten-Recorder,
Autoradios.
Produziert von
BOSCH
Germany

Die ganze
Unterhaltungs-
Elektronik —
BLAUPUNKT

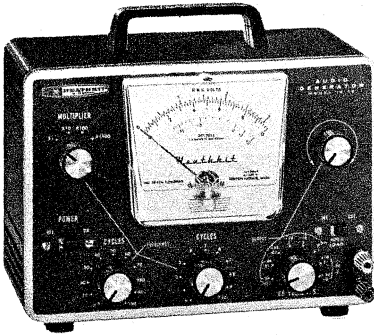Bewährt, zuverlässig, unverwüstlich und preisgünstig: NF-Generatoren, HF-Meßsender und stabilisierte Netzgeräte von




RC-Generator IG-72 E*

**Bausatz: DM 290.—
betriebsfertig: DM 410.—**


Liefert rein sinusförmige Tonfrequenzspannungen zwischen 1 Hz und 100 kHz in 8 Bereichen zwischen 3 mVeff und 15 Veff • Dekadische Frequenzeinstellung durch zwei Drehschalter und Feineinstellung • Genauigkeit $\pm 5\%$ • Klirrfaktor unter 0,1% • Zuschaltbarer 600- Ω -Abschlußwiderstand • Einbau-Drehspulinstrument zur Kontrolle der Ausgangsspannung mit zusätzlicher dB-Skalenteilung von -65...+22 dB

Sinus-Rechteckgenerator IG-82 E*

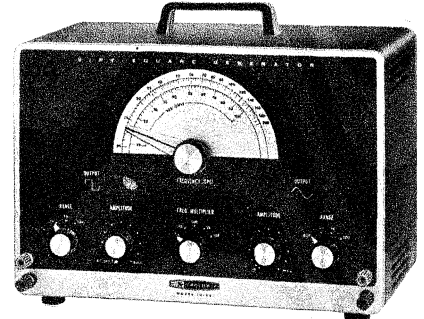

**Bausatz: DM 385.—
betriebsfertig: DM 595.—**

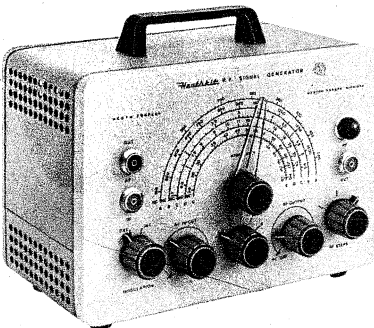Liefert sinus- und rechteckförmige Tonfrequenzspannungen in je 5 Bereichen zwischen 20 Hz und 1 MHz $\pm 1,5$ dB • Ausgangsspannung max. 10 Veff • Genauigkeit $\pm 5\%$ • Klirrfaktor 0,25% zwischen 20 Hz und 20 kHz • Anstiegszeit 0,15 μ Sek. • Beide Wellenformen sind an getrennten Ausgangsbuchsen gleichzeitig entnehmbar




**Universal-Prüfender
SG-9***

**Bausatz: DM 155.—
Gerät: DM 269.—**

Fünf Frequenzbereiche von 160 kHz bis 110 MHz • Geeichte Oberwellenbereiche von 110 bis 220 MHz • Genauigkeit $\pm 1,5... \pm 2,5\%$ • HF-Ausgangsspannung max. 100 mV • 400-Hz-Modulation durch eingebauten NF-Generator oder externe Modulation mit NF-Signalen bis 3 V bei 50 k Ω Eingangsimpedanz • 400-Hz-Signal auch getrennt entnehmbar • Stufenlos regelbare Ausgangsspannung bis max. 3 Veff

Universal-Prüfender IG-102 E*

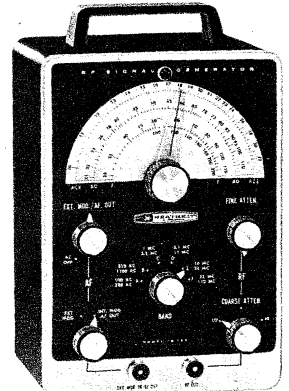**Bausatz: DM 210.—
betriebsfertig: DM 310.—**



Sechs Frequenzbereiche von 100 kHz bis 110 MHz • Geeichter Oberwellenbereich von 110 bis 220 MHz • Genauigkeit $\pm 2\%$ • Modulation des HF-Trägers wahlweise durch intern erzeugtes 400-Hz-Signal oder extern mit beliebigen NF-Spannungen bis 3 mV bei 50 k Ω Eingangsimpedanz • Dreistufiger HF-Grobabschwächer mit nachgeschaltetem Feinregler • Separate 400-Hz-Ausgangsbuchse mit stufenloser Regelung bis 10 Veff

Sinus-Rechteck-Generator IG-18*



Volltransistorisiert • Liefert dekadisch einstellbare Sinus- und Rechteckfrequenzen von 1 Hz bis 100 kHz mit zusätzlichem Feinregler von 0,1 bis 1 Hz • Beide Signale an getrennten Ausgangsbuchsen gleichzeitig entnehmbar • Klirrfaktor unter 0,1% zwischen 10 Hz und 20 kHz • Zuschaltbarer 600- Ω -Abschlußwiderstand • 8stufiger Abschwächer im Sinus-, 3stufiger Abschwächer im Rechteckteil • Ausgangsspannung max. 10 Veff • Einbau-Drehspulinstrument mit zwei Spannungs- und einer dB-Skala

**Bausatz: DM 445.—
betriebsfertig: DM 660.—**

FM-Stereo-Generator IG-37



Liefert alle zum Abgleich von Stereo-Rundfunkgeräten erforderlichen Prüfsignale • Mittelfrequenz 100 MHz $\pm 2\%$ • Pilotfrequenz quarzstabil 19 kHz ± 2 Hz • Eingebauter Wobbelsender mit Markengeber • Wobbelhub bis 750 kHz einstellbar • Wobelfrequenz 50 Hz • Fünf quarzstabile Eichfrequenzen von 10,7 bis 107 MHz • Modulations-Mischregler • Vier feste NF-Ausgangsfrequenzen • Max. Verzerrungen 5% • Dreistufiger HF-Abschwächer

**Bausatz: DM 548.—
betriebsfertig: DM 788.—**

Ausführliche technische Einzelbeschreibungen dieser Geräte (mit Schaltbildern) und den neuen HEATHKIT-Katalog 1970 mit über 180 verschiedenen Modellen zum Selbstbau oder in betriebsfertiger Form erhalten Sie kostenlos und unverbindlich gegen Einsendung des Coupons auf der Nebenseite.

Alle Bausätze und Geräte, hinter deren Typen-Nummer ein * erscheint, werden mit einer ausführlichen Bau- und Bedienungsanleitung in deutscher Sprache geliefert.

Unsere neuen, jetzt besonders günstigen Teilzahlungsbedingungen (bis zu 18 Monaten — ohne Anzahlung) erleichtern Ihnen die Anschaffung. Näheres im großen HEATHKIT-Katalog 1970.

Porto- und frachtfreier Versand innerhalb der Bundesrepublik und nach West-Berlin (ausgenommen Ersatzteil-Lieferungen).


In allen Bausatz- und Fertigungsgerätpreisen ist die Mehrwertsteuer bereits enthalten.

Telefonische Auftragsannahme bei Tag und Nacht — auch an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen unter der Rufnummer 0 61 03—10 77 möglich.

HEATHKIT®

Labor-Netzgerät IP-17*

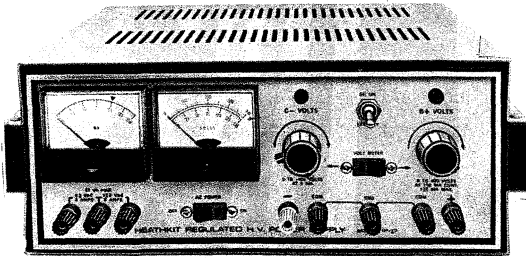
Bausatz:
DM 399.—
betriebsfertig:
DM 560.—



Liefert stufenlos regelbare, stabilisierte pos. Gleichspannungen von 0...400 V bei max. 100 mA (B+), stufenlos regelbare neg. Vorspannungen von 0 bis -100 V= bei max. 1 mA (C-) sowie getrennt oder gemeinsam entnehmbare Heizspannungen von 6,3 oder 12,6 V~ bis max. 25 VA • Spannungskonstanz $\pm 1\%$ zw. Leerlauf und Vollast • Restwelligkeit unter 10 mVeff • Ausgangsimpedanz unter 10 Ω • Erdfreie DC-Ausgänge mit zusätzlicher Massepolklemme (geerdet) • Eingebautes Volt- und Milliampereometer • Farbige Anzeigelampen für Spannungs- und Strommessungen

Transistor-Stromversorgungsgerät IP-27

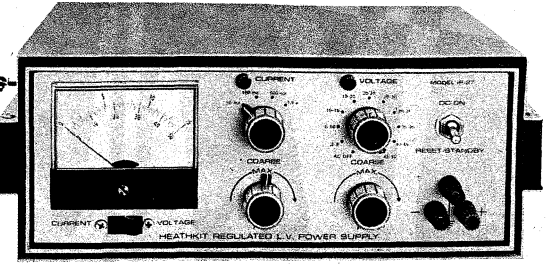Bausatz:
DM 520.—
betriebsfertig:
DM 736.—



Liefert stabilisierte positive Gleichspannungen von 5 bis 50 V in 10 Bereichen mit Grobeinstellung in 5-V-Stufen und zusätzlicher Feineinstellung • Vier Strombereiche von 50 mA bis 1,5 A mit stufenlos einstellbarer Strombegrenzung • Spannungskonstanz ± 15 mV • Restwelligkeit max. 250 μ V • Ausregelzeit max. 25 μ Sek. • Ausgangsimpedanz max. 0,3 Ω • Kombinations-Einbauminstrument für Spannungs- und Strommessungen umschaltbar • Eingebautes Überstrom-Schutzschalter • Erdfreier Ausgang mit zusätzlicher, geerdeter Massepolklemme • Farbige Anzeigelampen für Spannungs- und Strommessungen

Niedervolt-Netzgerät IP-28

Bausatz:
DM 350.—
betriebsfertig:
DM 499.—



Liefert stufenlos regelbare stabilisierte Gleichspannungen in zwei Bereichen von 0...10 V und 0...30 V bei max. 1 A • Strombegrenzung in zwei Bereichen zwischen 10 und 100 mA sowie 100 mA und 1 A stufenlos einstellbar • Restwelligkeit unter 5 mV • Spannungskonstanz ± 50 mV je nach Belastung • Ausregelzeit 25 μ Sek. • Ausgangsimpedanz 0,3 Ω • Externe Programmiermöglichkeit mit DC oder AC • Massefreier Ausgang mit zusätzlicher geerdeter Massepolklemme • Auf Spannungs- und Strommessungen umschaltbares Drehspulmeßwerk

Niedervolt-Netzgerät IP-18*

Bausatz: DM 189.—
Gerät: DM 240.—



Liefert stufenlos regelbare Gleichspannungen zwischen 0 und 15 V bis max. 500 mA • Spannungskonstanz 0,05 % • Restwelligkeit unter 100 μ V • Strombegrenzung zwischen 10 mA und 500 mA stufenlos einstellbar • Ausregelzeit 25 μ Sek. • Ausgangsimpedanz 0,5 Ω • Externe Programmiermöglichkeit mit AC oder DC • Massefreier Ausgang mit zusätzlicher, geerdeter Massepolklemme



Ein vielseitiger „Kraftprotz“...

Labor-Netzgerät IP-12 E*

Unser leistungsstärkstes Niedervolt-Netzgerät, speziell für den Service von Autoradios geschaffen, aber ebensogut für Prüf- und Experimentierzwecke, Elektrophorese, Galvanik, Elektrolyse und als Ladegerät für Blei- und Ni-Batterien geeignet • Liefert teilweise gesiebte Gleichspannungen von 0...8 V bei max. 15 A und von 0...16 V bei max. 7,5 A • Dauerbelastbarkeit 10 A im 2-V-Bereich, 5 A im 16-V-Bereich • Außerdem sind gesiebte Gleichspannungen mit einer Restwelligkeit von weniger als 0,3 % zwischen 0 und 8 V bis 7,5 A und von 0 bis 16 V bis 5 A entnehmbar • Massefreie Ausgänge • Eingebautes Volt- und Amperemeter • Hochleistungs-Si-Gleichrichter mit Spezial-Kühlschellen

Bausatz: DM 325.—

Gerät: DM 430.—




HEATHKIT-Geräte GmbH

6079 Sprendlingen bei Frankfurt/Main
Robert-Bosch-Straße 32-38, Postfach 220
Tel. (0 61 03) - 10 77, 10 78, 10 79

Zweigniederlassung: HEATHKIT-Elektronik-Zentrum
8 München 2, Josephspitalstr. 15 (im „Sonnenblock“)
Tel. (08 11) - 59 12 33

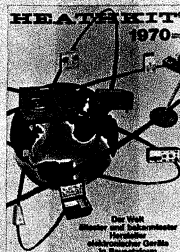Slumberger Overseas GmbH, A-1120 Wien,
Meidlinger Hauptstraße 46
Slumberger Meßgeräte AG, CH-8040 Zürich 40, Badener
Straße 333, Telion AG, CH-8047 Zürich 47, Albisrieder Str. 232



Ich bitte um kostenlose Zusendung des HEATHKIT-Kataloges 1970
Ich bitte um kostenlose Zusendung technischer Datenblätter für folgende
Geräte

(Zutreffendes ankreuzen)


(Name) _____

(Postleitzahl u. Wohnort) _____

(Straße u. Hausnummer) _____

F (Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Flach und schön allein
genügt nicht

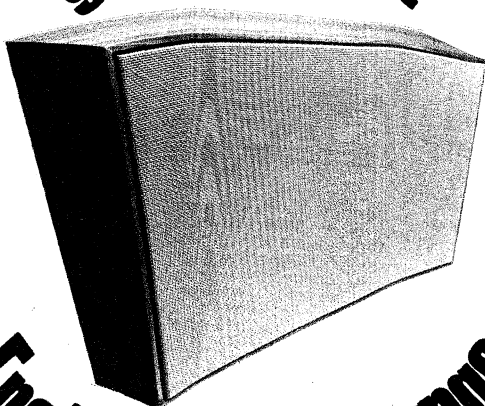

Erst beste Leistungs-
daten machen aus einer
Schönen Box die beste

Vergleichen Sie deshalb: WBF 31
Geschlossene, gedämpfte HiFi-Flachbox, nußbaum oder weiß Schleiflack
mit Alu-Gitter. Für Räume bis 25 m² (pro Box).
Mit 2 dynamischen Tieftonlautsprechern 130 mm ϕ und einem Hochton-
system mit hemisphärischer Kalottenmembran.
Für Ausgänge von 4–8 Ohm Impedanz.
Nennbelastbarkeit (DIN 45573): 20 W.
Grenzbelastbarkeit (DIN 45500): 30 W.
Übertragungsbereich (DIN 45500): 40–30000 Hz.
Richtcharakteristik (-8 dB): 80° bei 12,5 kHz
Klirrfaktor: ab 250 Hz < 1,5 %
ab 2000 Hz < 0,7 %

Wir meinen: Sie werden in dieser Klasse keine bessere finden.



für Wahrheit in der Wiedergabe

Gottlob Widmann + Söhne GmbH · 7911 Burlafingen bei Neu-Ulm



In Kürze erscheint

Dipl.-Ing. Hermann Grafe, Ing. Johannes Loose
und Dipl.-Phys. Ing. Hellmut Kühn

Grundlagen der Elektrotechnik

Band II: Wechselspannungstechnik

425 Seiten. Mit 388 Abbildungen und mehreren Tafeln. Kunst-
stoffeinband mit Schutzumschlag DM 29,80

Als Fortsetzung des vorliegenden 1. Bandes „Gleichspan-
nungstechnik“ wird in Kürze der 2. Band „Wechselspannungs-
technik“ erscheinen.

Auch an diesem Band hat wieder eine Reihe von Fachschul-
dozenten und Fachlehrern von Ingenieurschulen unter der
wissenschaftlichen Beratung und Begutachtung von Prof. Dr.-
Ing. habil. Karl Geiger, Institut für Ingenieurpädagogik der
Technischen Universität Dresden, mitgewirkt.

Die Autoren haben den umfangreichen Stoff systematisch ge-
gliedert und so dargestellt, daß jeder Fachschüler die beiden
Bände als Repetitorium sowie zum Selbststudium verwenden
kann. Durch die strenge Gliederung des Stoffes lassen sich
die beiden Bände aber auch ausgezeichnet als Nachschlage-
werk von Elektrotechnikern und Elektroingenieuren in der
Praxis benutzen.

Aus dem Inhalt: Einführung in die Wechselspannungstechnik –
Einfacher Wechselstromkreis – Zusammengesetzter Wechsel-
stromkreis – Leistung im Wechselstromkreis – Symbolische
Berechnung von Wechselstromkreisen – Ortskurven – Reale
Schaltelemente – Transformator – Dreiphasensystem – Strom-
kreise mit nichtsinusförmigen periodischen Spannungen –
Schaltvorgänge bei Gleich- und Wechselstrom – Verzeichnis
der Symbole – Verzeichnis der verwendeten Standards – Li-
teraturverzeichnis – Lösungen.

Unseren Spezialprospekt übersenden wir Ihnen auf Anfor-
derung.

Verlag Deutsches 69 Heidelberg 1
Elektrohandwerk Postfach 727

Wenn sie im Spiel sind, dann
wird Musik zum ungestörten
Erlebnis.

Unsere Trümpfe

**DER
JUGENDLICHE**



**Der
Damenhafte**



**Der
Senior**



**Der
Männliche**



Nähere Details beim Mikrofon-Fachhändler oder bei

Akustische- u. Kino-Geräte GmbH
8 München 60, Bodenseestr. 226-230



Tel. 0811 - 87 00 11

AIWA

Tonbandgerät TP-735 V

Dies ist das neueste Spulen-Tonbandgerät von AIWA – sehr handlich, mit modernem Design, für Betrieb in vertikaler und horizontaler Lage.

Das Modell TP-735 kann auf zwei Arten betrieben werden: Es besitzt ein eingebautes Netzteil, das den Betrieb mit Strom (220/110 Volt) ermöglicht, oder es kann durch 6 Batterien gespeist werden.


Weiter sind 3 DIN-Anschlüsse vorhanden, für ein Mikro mit Fernbedienung, für Direktaufnahmen vom Plattenspieler oder Radio und für einen zusätzlichen Lautsprecher.

Technische Daten:

Spulengröße:	12 cm
Ausgangsleistung:	2 Watt (max.)
Geschwindigkeiten:	4,75 cm/sec und 9,5 cm/sec
Batterien:	6 x UM-1
Gewicht:	3,8 kg

Zubehör:

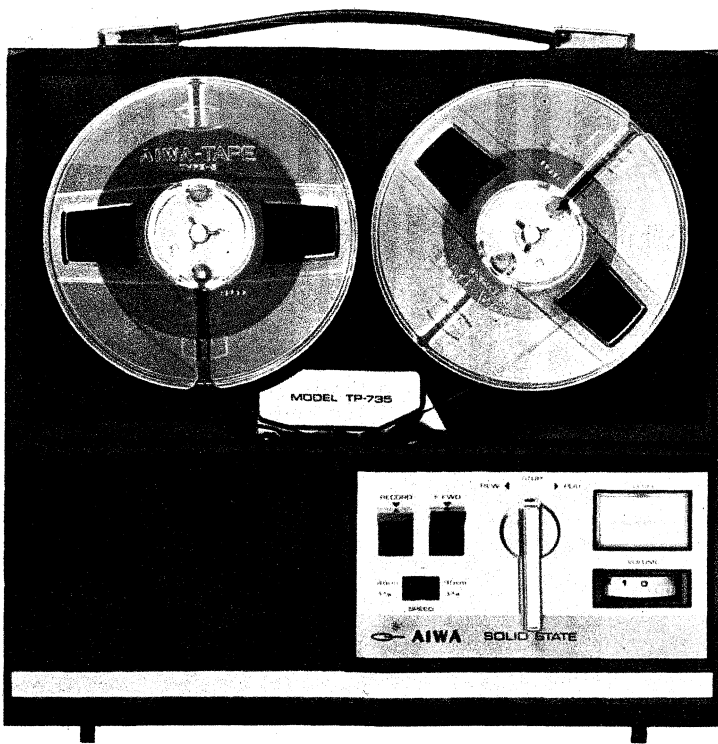Voll- und Leerspule, Mikrophon, Netzkabel, Batterien



**AIWA-Vertreter
sind die
folgenden Firmen:**

Für die BRD:

AIWA Handelsgesellschaft mbH und Co. KG
6000 Frankfurt/Main, Mousonstraße 12–14
Telefon 06 11/44 60 18, Telex 4 14 226
Lieferung nur an Großhändler

Für die Schweiz:

NOVITON AG
In Böden 22
Postfach
CH-8056 Zürich
Telefon 0 51/57 12 47

Für Holland:

HAAGIMPORT N.V.
vorm. A. van der Valk N.V.
De Ruyterkade 143
Amsterdam-C
Telefon 24 42 43

Für Österreich:

Elektro – Diesel
Handels-AG
Geiereckstraße 6
A-1011 Wien

Für diese Geräte wird in jedem Bundesland ein Generalvertreter gesucht.

Machen Sie sich die Arbeit leichter

mit Edelmann- Sortimenten

Gewindeschrauben-Sortiment

Klarsicht-Plastikkasten mit Scharnierdeckel, 24 Fächer, 335 x 215 x 50 mm. Zylinder-, Linsen- und Senkkopf, alles galvanisiert, von M 2,6 bis M 5 bis zu 50 mm lang; Gewindestifte M 2,6, M 3, M 3,5, M 4. Gesamt ca. 3000 Stück **DM 68.80**

Blechschauben-Sortiment

Ausführung wie Gewindeschrauben-Sortiment, 24 Sorten, Zylinder- und Linsensenkkopf-Schrauben von 2,2 mm bis 6,3 mm in allen gebräuchlichen Längen, ca. 2500 Stück. Alles glanzverzinkt. **DM 68.30**

Muttern-Sortiment

Ausführung wie Schraubensortiment, 205 x 120 x 30 mm, 18 Sorten. Muttern, Feder- und Zahnscheiben, Unterlegscheiben von M 2,6 bis M 5 Blechschauben. Alles glanzverzinkt, ca. 1500 Stück. **DM 25.50**

Mikroschrauben-Sortiment

Spezial-Sortiment für Feinmechanik, 18 Sorten, M 1, M 1,2, M 1,4, M 1,7, M 2, M 2,3, M 2,6, versch. Längen, Zylinder- und Senkkopf, jeweils mit Mutter, ca. 2200 Stück. **DM 53.30**

Orig.-Seegerringe-Sortiment

Für den Fernseh- und Tonband-Service, 18 Sorten. Umfassendes Sortiment mit Seeger-Sicherungsscheiben für Wellen von 1,2 bis 9 mm und Seeger-Ringe von 3 bis 9 mm, außen, ca. 1500 Stück. **DM 32.75**

Zugfedern-Sortiment

36 Sorten, alle 100 mm lang zum Selbstabschneiden. Federndurchmesser jeweils 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 mm. Drahtstärken von 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 mm. Jeweils 2 Stränge pro Sorte, 72 Stück. **DM 82.15**


Hohlkugeln-Sortiment

Plastikkasten wie Muttern-Sortiment, 18 Sorten. Messing-, Hohl- und -Rohrnieten aus der Radio- und Fernseh-technik. ϕ von 2 bis 5 mm, in Längen bis 16 mm, ca. 2500 Stück. **DM 29.65**

NEU!

Kunststoffschrauben-Sortiment

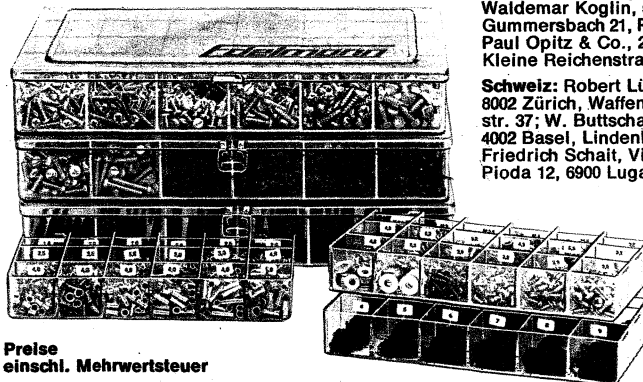Zylinder- und Linsensenkkopfschrauben von M 3 bis M 6. Muttern und U-Scheiben von M 3 bis M 6. Material Polyamid. Gesamt ca. 1100 Stück. **DM 59.90**



Preise
einschl. Mehrwertsteuer

Bitte fordern Sie Prospekt
oder richten Sie Ihre
Bestellung an


OSWALD EDELMANN
8501 Fischbach b. Nürnberg
Eibenstraße 1a
Tel. 09 11/48 38 26/48 32 49

oder:

Willi Jung, KG, 66 Saar-
brücken, Postf. 7 45; RETRON
GMBH, 34 Göttingen, Postf. 4 53;
Waldemar Koglin, 5270
Gummersbach 21, Postf. 21 01 26;
Paul Opitz & Co., 2 Hamburg 11,
Kleine Reichenstraße 1

Schweiz: Robert Lüthard,
8002 Zürich, Waffenplatz-
str. 37; W. Buttshardt,
4002 Basel, Lindenhofstr. 32;
Friedrich Schait, Via G. B.
Pioda 12, 6900 Lugano

RCA

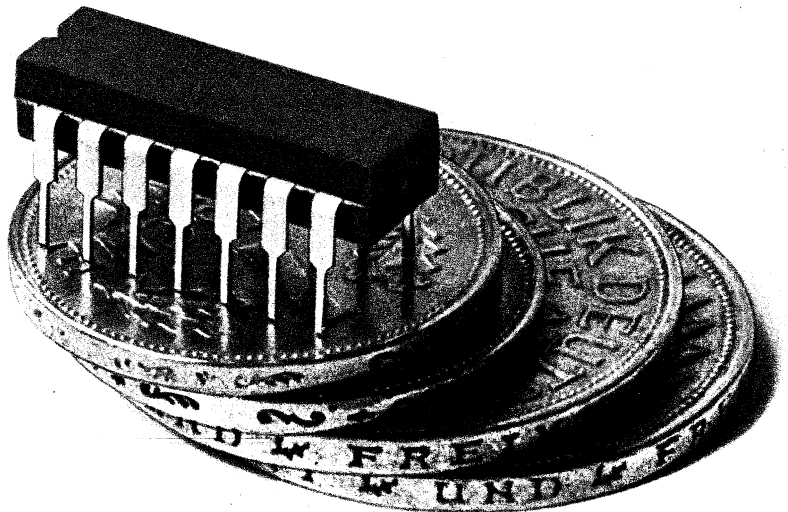

Kostenersparnisse und MSI-Vorteile: COS/MOS-Schieberegister RCA-CD4014D und CD4015D

Die neuen COS/MOS-Schieberegister besitzen die Vorteile der integrierten COS/MOS-Schaltungen wie

- Betrieb an einer einzelnen Speisespannung im Bereich 6 bis 15 V
- Ruheverlustleistung typ. 5 μ W/Gehäuse bei Speisespannung $V_{DD} = 10$ V
- Störsicherheit typ. 45 % von V_{DD}
- Betriebstemperaturbereich - 55 bis + 125 °C
- Clockfrequenz typ. 2,5 MHz (CD4014D) bzw. 3 MHz (CD4015D)
- Einphasige Ansteuerung

CD4014D ist ein 8stufiges Register mit Parallel-Eingang/Serien-Ausgang, CD4015D ein 2x 4-Stufenregister mit

Serien-Eingang/Parallel-Ausgang. Typische Anwendungen für beide Register sind digitale Anlagen, Parallel/Serien- bzw. Serien/Parallel-Datenumsetzung und allgemeine Registeranwendungen.

Der gegenwärtige Stand des COS/MOS-Programms umfaßt folgende kommerzielle Typen:

Zweifach- und Vierfach-NOR- und -NAND-Gatter, Zweifach-D-Flipflops mit Set/Reset, invertierende und nichtinvertierende Sechsfach-Buffer/Logikpegel-Konverter, 16-Bit-NDRO-Speicher, MSI-Schieberegister, MSI-Zähler/Frequenzteiler und einen 4-Bit-Volladdierer.


Ausführliches Informationsmaterial erhalten Sie auf Anfrage unter F 337/70



BAUELEMENTE FÜR ELEKTRONIK, OPTOELEKTRONIK + NACHRICHTENTECHNIK

ALFRED NEVE-ENATECHNIK · 2085 Quickborn-Hamburg · Schillerstr. 14 · Telefon Sammel-Nummer 0 41 06/40 22 · Telex 02-13 56
1 Berlin 12, Tel. 34 54 65 | 3 Hannover-S, Tel. 86 48 58 | 62 Wiesbaden, Tel. 3 93 86 | 7 Stuttgart 1, Tel. 24 25 35 | 8 München 2, Tel. 52 79 7

CHINAGLIA 20000 Ohm/V \approx

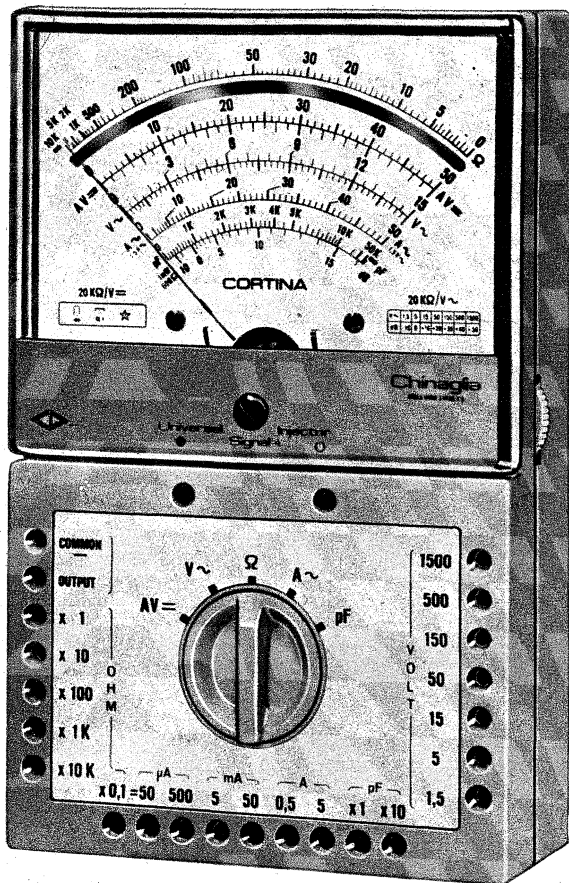

CORTINA-USI

italian style + deutsche Präzision

Meßwerk Kl. 1, stoßfest

Kernmagnet: Made in Germany
 Drehspulrahmen: Made in Germany
 Spiralfedern: Made in Germany
 Spitzen: Made in Germany
 Lagersteine: Made in Germany

Schaltung

Widerstände Kl. 0,5: Made in Germany
 Transistoren (Siemens): Made in Germany
 Ferritkerne (Siemens) Made in Germany
 Dioden/Kondensatoren: Philips - Holland

Meßbereiche

V \approx	100 mV	1,5	5	15	50	150	500	1500 V (30 kV)
V \sim		1,5	5	15	50	150	500	1500 V
A \approx	50 μ A	0,5	5	50 mA	0,5	5 A		
A \sim		0,5	5	50 mA	0,5	5 A		
dB		-20 +6	-10 +16	0 +26	+10 +36	+20 +46	+30 +56	+40 +66
V NF		1,5	5	15	50	150	500	1500 V
Ω Skalenmitte		4,5	45	450 Ω	4,5	45	450 k Ω	
Ω Skalenende		1	10	100 k Ω	1	10	100 M Ω	
pF (reaktanz)		50 000	500 000	pF				
μ F (ballistisch)		10	100	1000	10 000	100 000 μ F	1 F	
Hz		50	500	5000 Hz				

eingebauter Signalgeber von 1 kHz-500 MHz (nur in der Version USI) Signal ist amplituden-, phasen- und frequenzmoduliert

Cortina: 124.87 DM
 Cortina USI: 138.75 DM } inkl. MwSt.
 30 kV-Taster: 43.29 DM

General-vertretung: **Jean Amato** 8192 Gartenberg/Obb., Telefon 081 71/6 02 25

Wir können in Kürze liefern:

BAUTEILE

für die Fernsehindustrie:

Ablenkmittel
Zeilentransformatoren
Linearitätsregler
Hochspannungsfassungen
Halterungen für Stabgleichrichter
Vervielfacherschaltungen - Kaskaden
Fernsehleuchten

Wir haben die Fertigungsbänder einer bekannten deutschen Firma erworben und garantieren für preisgünstigste Lieferungen in bester Qualität.

INTERTRONIC, Rundfunk- und Fernsehbauteile, GmbH & Co., KG, 68 Mannheim 24, Postfach 200

Zur Sache.

Technisches Fernsehen ist heute kein kostspieliger Aufwand mehr. Im Gegenteil. Sichtverbindung schafft ihn ab.

Für 2.500,- Mark.



Aktuelle Informationen durch rationelle Technik übermitteln: Sichtverbindung.



Das Fernsehen hält Sie auf dem Laufenden, denn es zeigt den Augenblick des Geschehens. Unerschöpfliche Möglichkeit der Rationalisierung. Über Kamera und Monitor sind Sie mit jedem Teil des Hauses „auf Sicht“ verbunden und augenblicklich über alles im Bilde. Sie können zentral beaufsichtigen, wofür Sie sonst die Aufsicht und Kontrolle an Ort und Stelle brauchen.

Die Kamera blickt für Sie überall hin und Sie können sehen, was Sie sonst übersehen könnten. Sie sind auf dem Laufenden ohne selbst zu laufen.

Durch Sichtverbindung gewinnen Sie – Zeit und freies Personal. Ob Sie dabei das ganze Haus im Auge haben oder nur einen Raum. Ob die Bilder von Ihnen selbst oder von einem Kontroll-Zentrum empfangen werden. Das Fernsehen lohnt seinen Einsatz bei jeder Möglichkeit.

Denn das Sparen fängt schon bei der Anschaffung an: 2500,- Mark. Dafür erhalten Sie eine qualitativ hochwertige voll-transistorisierte Fernseh-Kompactkamera mit Schwenk- und Neigestativ, einschließlich aller Kabel und Stecker und einen Fernseh-Empfänger.

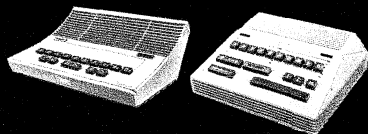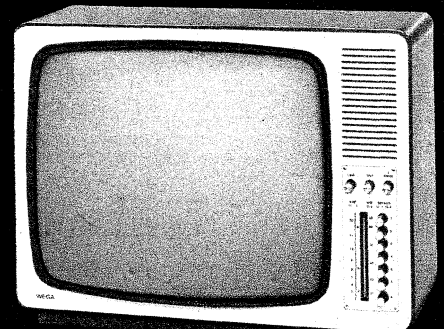Denken Sie also nicht an Kosten. Denken Sie an die vielen Möglichkeiten die Sie haben Kosten einzusparen: Sichtverbindung.



Mehr als 100 000 Geräte sprechen täglich für Centrum-Nachrichtentechnik.

Sprechen Sie mit Centrum.

CENTRUM ELECTRONIC GMBH
3 Hannover Postfach 1247
Telefon 631018 Telex 0922913

- Schicken Sie uns bitte komplette Informationsunterlagen
- Wir bitten um den Besuch eines Ihrer Fachberater





Aus unserem Lieferprogramm

(Preise einschl. Mehrwertsteuer)

VHF-Kanalwähler


- Typ AT 7635** Philips-VHF-Kanalwähler mit Orig.-Valvo-Röhren PCC 88 + PCF 80, 11 Kanäle, 8/6-mm-Achsen, Maße: 104 × 73 × 54 mm **DM 11.50**
- Typ AT 7637** Philips-VHF-Kanalwähler mit Orig.-Valvo-Röhren PCC 88 + PCF 80, 11 Kanäle, 6-mm-Achse, Maße: 109 × 72 × 65 mm **DM 11.90**
- Typ NT 5700** Philips-VHF-Kanalwähler mit Orig.-Valvo-Röhren PCC 189 + PCF 86, 11 Kanäle, 12/6-mm-Achsen, Maße: 104 × 73 × 55 mm **DM 12.90**
- Typ AT 7634** Philips-VHF-Kanalwähler mit Orig.-Valvo-Röhren PCC 88 + PCF 80, 11 Kanäle, 6-mm-Achse, Maße: 106 × 74 × 53 mm **DM 12.20**
- Typ 890** NSF-VHF-Kanalwähler mit Orig.-Valvo-Röhren PCF 82 + PCC 88, 11 Kanäle, 6-mm-Achse, Maße: 87 × 79 × 82 mm **DM 11.80**

- Typ 63011** NSF-UHF-Tuner mit Orig.-Valvo-Röhren PC 86 + PC 88, Kanal 21-60, 5-mm-Achse, mit angeschraubtem Federzug, Maße: 87 × 84 × 35 mm **DM 24.-**
- Typ 60206** NSF-UHF-Tuner mit 2 × AF 139, Kanal 21-60, Achse-Ø 6 mm, mit angeschraubtem Untersetzungsgetriebe, Maße: 89 × 61 × 39 mm **DM 17.80**

Typ AT 1116/3 Zeilentrafo mit Hochspannungsfassung (für DY 86), die leicht demonstrierbar ist, so daß in jedem Fall allein diese den Wert des Verkaufspreises ausmacht ... Stück **DM 2.40**
10 Stück **DM 19.-**

Typ AT 1000 Zeilentrafo, moderne Bauart, komplett, jedoch ohne Hochspannungsfassung Stück **DM 1.20**
10 Stück **DM 10.50**

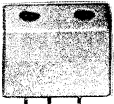Hochspannungsfassung mit Schleife und Anschlußteil für Bildröhre (Isolierteil für Fassung fehlt)
Stück **DM -0.60**
10 Stück **DM 4.-**



Min.-Bandfilter für gedruckte Schaltungen: Alle Bandfilter und Einzelkreise werden mit den entspr. Kondensatoren (eingebaut) - Ausnahme der Koppelkond. - geliefert. Dieser

wird je nach geforderter Bandbreite von außen angeschaltet. Jedem Filter liegt ein Anschlußschema und ein Schaltungsvorschlag für den entspr. ZF-Verstärker bei.

Maße der Einzelkreise: 12,5 × 12,5 × 18,5 mm; Maße der Bandfilter: 25 × 12,5 × 18 mm.

Einzelkreise, Typ: Spulengüte Q =

ZF 1 C 470 kHz	160 ..	Stück DM 2.65
ZF 2 C 1,6 MHz	150 ..	Stück DM 2.65
ZF 3 C 4,3 MHz	120 ..	Stück DM 2.65
ZF 4 C 10,7 MHz	100 ..	Stück DM 2.65

Bandfilter:

ZF 1 B 470 kHz	160 ..	Stück DM 3.90
ZF 2 B 1,6 MHz	130 ..	Stück DM 3.90
ZF 3 B 4,3 MHz	120 ..	Stück DM 3.90
ZF 4 B 10,7 MHz	100 ..	Stück DM 3.90
ZF 5 B 10,7 MHz (Ratio)	100 ..	Stück DM 4.60

Für unsere Karlsruher Kunden: Sie erhalten die in dieser Anzeige angebotenen Artikel auch bei der Fa. Bühler - Elektronik, Karlsruhe, Waldstraße 85

Sonderangebot Fotowiderstände

- Typ A 2000**, ähnlich LDR 03
Wid. bei 50 Lux 1-7,5 kΩ, Dunkelwid. ca. 300 × R₅₀ Lux, Leistung bei +40° max. 150 mW, Betr.-Sp. 120 V ~/100 V =, Maße 15 Ø × 8 mm
Preis per Stück **DM 1.30**
10 Stück **DM 11.-**
100 Stück **DM 90.-**
- Typ A 9900**, ähnlich LDR 07 (o. Gehäuse)
Wid. bei 50 Lux 1-15 kΩ, Dunkelwid. ca. 100 × R₅₀ Lux, Leistung bei +40° max. 75 mW, Betr.-Sp. 120 V ~/75 V =, Maße 10 × 7 mm
Preis per Stück **DM -90**
10 Stück **DM 7.-**
100 Stück **DM 55.-**

Sub.-Min.-Lichtschranke SL 1: Durch kleine Abmessungen ideal für Alarmanlagen, Steuer-, Überwachungs- und Zählzwecke. Sehr hohe Empfindlichkeit, Reichweite mit 1,5-W-Lampe und Reflektor 6-7 m (bei guter Bündelung des Lichtstrahls kann die Reichweite noch gesteigert werden, Anschluß für Empfindlichkeitsregelung und Relais, Betr.-Spannung 6 V =, 2 Siliz.-Trans. (erforderl. Poti 2,5 kΩ), Maße: 14 × 10 × 10 mm (lichtempfindl. Fläche 14 × 8 mm). Preis mit Anschlußbild **DM 9.80**


KACO-RA 1931/9 - Fernsteuerrelais 6 V, 1 × UM, 280 Ω, dazu passend **DM 6.90**

Besonders preiswert:

FOTOELEMENT FP 35: (Ringfotoelement), aus Kamera mit Belichtungsmessung durchs Objektiv, sehr vielseitig verwendbar, auch für Lichtschranke geeignet, max. Leistungsabgabe bei 10 000 Lux, 0,5 mV Ø (ca. 400 mV/1,2 mA). Maße des Ringes: 50 mm Ø, innen: 35 mm, Höhe 5 mm. Das Fotoelement besteht aus 3 hintereinandergeschalteten, kleinen Elementen 18 × 8 mm. Preis **DM -60**
10 Stück **DM 4.90**

Lichtschranke G 86: besteht aus Optiksatz und Transistorverstärker mit nachgeschaltetem Relais. Optiksatz besteht aus: Fotowiderstand und Lampe jeweils in einem Alurohr 16 mm Ø, mit Kabelanschluß, Verstärker und Relais in einem Kunststoffgehäuse 50 × 50 × 25 mm, Empfindlichkeit einstellbar, Relais 1 × UM (Belast. 220 V, max. 200 W), Betriebsspannung 6-12 V, ca. 350 mA, Reichweite 1,6 bis 2,2 m. Kpl. mit Schalter und Schellen für Optiksatz **DM 29.80**

NF-Verstärker mit eisenloser Endstufe, für Plattenspieler, Kopfhörerverstärker, Rf.-Geräte, Wechselsprechanlagen usw. Durch gute Leistung auch für kleine Stereo-Verstärker zu verwenden. Techn. Daten: NF-Leistung 3,5 W, 50-40 000 Hz, Eingangswiderstand 50 kΩ (100 mV für max. Ausgangsleistung), Ausg.-Widerstand 5 Ω, Betriebsspannung 12 V (20-500 mA), temperatur- und spannungskompensiert, 2 × BC 108, kompl. Paar AC 187/188, Maße: 75 × 50 × 20 mm, Preis mit Schaltbild **DM 16.50**

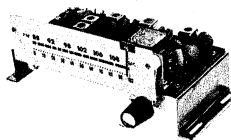

UKW-Tuner-Einbauchassis FMT 41 für Empfangsanlagen, Koffergehäuse usw. Empfindliches Einbaugerät für UKW-Empfang, Frequ.-Ber. 86 b. 108 MHz, Empfindlichkeit besser als 10 µV (für 20 dB Rauschabstand), NF-Ausgang 500 mV an 25 kΩ, ZF 10,7 MHz, 6 Transistoren, 4 Dioden, Antenneneingang 75/240 Ω, Betriebsspannung 9 V, Maße 150 × 65 × 70 mm **DM 59.-**

LORENZ-Tangential-Lüfter, ideal zur Lüftung, verwendbar als zugfreier Ventilator, als Gebläse für Ofen, zur Kühlung von Amateursendern usw., leichte Einbaumöglichkeit, 220 V, 50 Hz, 1800 U/min, völlig geräuschloser Lauf, halbverkleideter Luftschacht, Maße: Lüfter mit angeschraubtem Motor 250 mm lang, 80 mm Ø, Luftaustritt: 180 × 80 mm **DM 21.-**

Siemens-Silizium-Brückengleichrichter im Kunststoffgehäuse:

B 40 C 1500	40 × 20 × 6 mm	DM 3.90
B 40 C 2200	40 × 20 × 6 mm	DM 4.50
B 60 C 800	7 × 9 mm Ø	DM 2.90
B 80 C 600	19 × 10 × 5 mm	DM 3.90
B 80 C 2200	40 × 20 × 6 mm	DM 5.40

Transistoren (Restposten)

	St.	10 St.	St.	10 St.
	DM	DM	DM	DM
AC 121	1.10	6.50	BC 172	-70 5.-
AC 151	-70 5.-		BC 213 B	-70 5.-
AC 151 V	1.30	12.-	BC 262	-70 6.-
AC 153	-90 6.50		BCY 29	1.40 11.-
AC 176	1.30 9.50		BDY 38	2.90 25.-
AC 187/188 K	3.90 36.-		BF 184	-90 6.90
AC 188 K	1.60 14.-		BFY 39/III	-90 6.90
AC 177	-45 3.90		BFY 40	1.90 16.-
AD 130	2.30 21.-		GFT 3408	-90 6.90
AD 133	4.20 39.-		OC 139	1.90 16.-
AD 150	3.90 36.-		OC 300	-95 8.-
AD 161/162	5.90 58.-		OC 304/2 = NF 7	
AD 162	1.60 15.-			
AF 126	-60 4.50		OC 305/1 = NF 9	-95 8.-
AF 137-20	-70 5.-		OC 318	1.30 9.50
AF 138-20	-70 5.-		OC 602	-90 6.90
AF 139 (BEN)	1.30 9.50		TF 49	-70 5.-
AF 239 (MESA)	-95 8.50		2 N 266 = DC 70	
AF 181	1.90 17.-			
BC 107	-40 3.50		2 N 1613	1.60 14.-
BC 148 A	1.90 17.-		2 N 1893	1.90 16.-
BC 149 B	1.90 17.-			


Sil.-Transistor, ähnl. BC 107 **-40 3.50**

Silizium-Universaldioden
10 St. **DM -50** 100 St. **DM 3.70** 1000 St. **DM 32.-**

Germanium-Universaldioden
10 St. **DM -40** 100 St. **DM 3.20** 1000 St. **DM 29.-**

SCHADOW.-Min.-Tastenschalter
Tastenform DG rund, 9 mm Ø in elfenbein, f. gedr. Schaltung und für Lötanschluß, max. Schaltleistung 220 V/1 A, Kontakte je Taste 4 × UM, lieferbar in Einzel- oder gegenseitiger Auslösung!

- | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 Taste 50 × 20 × 17 mm | 1 St. 1.20 | 10 St. 10.50 |
| 2 Tasten 50 × 36 × 17 mm | 1 St. 2.10 | 10 St. 19.- |
| 3 Tasten 50 × 49 × 17 mm | 1 St. 3.20 | 10 St. 29.- |
| 4 Tasten 50 × 60 × 17 mm | 1 St. 4.30 | 10 St. 39.- |
| 5 Tasten 50 × 74 × 17 mm | 1 St. 5.20 | 10 St. 47.- |
| 6 Tasten 50 × 86 × 17 mm | 1 St. 6.40 | 10 St. 58.- |

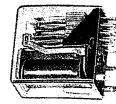


Industrierestposten
SIEMENS-Kammrelais Tris 154 und DFG-Kleinstrelais, fabrikmäßig vergoldete Kontakte (Kontaktbelastung max. 30 W), m. Lötflächen, passende Fassungen lieferbar.

- | | |
|--|----------|
| 1 Stück | 10 Stück |
| Typ 15 (Tris 154 / 31 × 29 × 18 mm), 18-24 V, ca. 10 mA, 2500 Ω, 4 × EIN DM 3.50 DM 29.- | |
| Typ 30 (Tris 154 / 31 × 24 × 18 mm), 4-6 V, ca. 15 mA, 185 Ω, 1 × EIN DM 3.40 DM 28.- | |
| Typ 45 (DFG / 30 × 36 × 18 mm), 15-24 V, ca. 30 mA, 700 Ω, 4 × UM DM 4.50 DM 37.- | |
| Typ 50 (DFG / 30 × 36 × 18 mm), 30-48 V, ca. 20 mA, 2500 Ω, 4 × UM DM 4.20 DM 35.- | |
| Typ 55 (DFG / 30 × 31 × 18 mm), 24-36 V, ca. 15 mA, 2500 Ω, 2 × UM DM 3.40 DM 28.- | |
| Typ 65 (DFG / 30 × 31 × 18 mm), 4-8 V, ca. 20 mA, 185 Ω, 1 × UM (Kontaktsatz 5 A) DM 4.20 DM 35.- | |

SEL-Kammrelais, vergoldete Kontakte, Kontaktbelastbarkeit 30 W max., Spannung 7-15 V, 50 mA, staubdichte, glasklare Abdeckung.

- | | L | H | B | DM | DM |
|----------------|--------|-----------------|---|-------------|-------------|
| Typ 412 | 4 × UM | 31 × 30 × 19 mm | | 4.90 | 46.- |
| Typ 612 | 6 × UM | 31 × 30 × 25 mm | | 5.40 | 51.- |


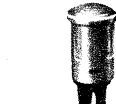


Restposten:
Glimmlampenfassungen m. eingeb. Glimmlampen

- Typ 14** 220 V, grün, 12 Ø × 39 mm **DM -95**
- Typ 16** 220 V, rot, rechteckig, 36 × 13 × 18 mm **DM 1.10**
- Typ 18** 220 V, grün, rechteckig, 36 × 13 × 18 mm **DM 1.10**
- Typ 30** 6 V ~ (Glühl.), klar o. Abdeckung, 12 Ø × 28 mm **DM -40**
10 Stück **DM 3.50**
100 Stück **DM 32.-**

Glimmlampenfassungen

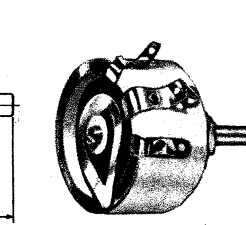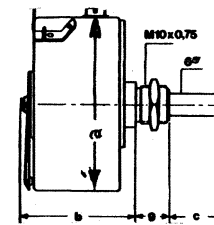- Typ 65** Fassung f. Glimmlampen E 14, grün, Maße: Front 29 × 22 mm/Einbau 19 Ø × 47 mm .. **DM -75**
10 Stück **DM 6.50**
- Typ 75** dto., jedoch rot **DM -75**
10 Stück **DM 6.50**



Aus laufender Fertigung!
Hochlast-Potentiometer, zementiert, stabile und sehr präzise Ausführung, 6 mm Achs-Ø, lieferbar in folgenden Werten:
4,7/10/47/100/470 Ω
1/1,5/2,2/3,3/4,7 kΩ

Typ	Nennl.	Maße	Preis
1010	10 W	35 × 26 × 15 mm	DM 9.50
1030	30 W	46 × 30 × 15 mm	DM 16.80
1060	60 W	53 × 49 × 13 mm	DM 13.50

Stereo- u. Mono-Flachbahnregler

leicht gedämpft laufend, sehr gute, kleine Ausführung, Maße Mono-Regler 98 × 16 × 15 mm/Stereo-Regler 90 × 23 × 20 mm. Lieferb. Werte:

- Typ LM, Mono-Regler**
lin. 10 kΩ/50 kΩ/100 kΩ/500 kΩ/1 MΩ
je Wert **DM 3.40**
10 Stück je Wert **DM 29.-**
- Typ LS, Stereo-Regler**
lin. 10 kΩ/50 kΩ/100 kΩ/500 kΩ/1 MΩ
je Wert **DM 4.90**
10 Stück je Wert **DM 41.-**
- Kleintransformator**, prim. 0/110/127/220/240 V, sek. 12 V, 125 mA, Kern EI 42, f. gedr. Schaltung **DM 1.40**

Preiswerte Autoantennen
Typ 9611 für alle VW und Karmann-Ghia, eingeschoben, nur mit Schlüssel ausziehbar, Teleskoplänge ausgezogen 960 mm, Zuleitung 60 pF / ca. 1 m lang, Einbautiefe 300 mm nur **DM 10.90**

Typ 9511 für alle Wagen mit Pontonkarosserie, Seitenneigung bis 45° verstellbar, mit Springverriegelung, Teleskoplänge ausgezogen 1050 mm, Zuleitung 60 pF / ca. 1 m, Einbautiefe 300 mm nur **DM 11.90**

KONTAKT-Kleinstspraydosen, mit 75 ccm Inhalt	
Lötlack SK 10	DM 2.60
Kältespray 75	DM 2.60
Kontakt WL	DM 2.60
Kontakt 60	DM 3.20
KONTAKT 61	DM 2.90
Sprühöl 88	DM 2.60
Video-Spray 90	DM 3.20

Elektronische Schaltungen, 28 leicht nachzubauende Schaltungen, mit Transistoren, Triacs u. UIT u. a. Multivibratoren, Blinkschaltungen, drahtloses Mikrofon, Minisender, Mikrofonrelais, Impulsgenerator, NF-Verstärker, Schmitt-Trigger, Sinusgenerator, Metronom, Tongenerator, Thyristor und Triac-Steuerungen, Zeitgeber, 15seitige Broschüre DM 3.-

Antennen-Isoliererei (Kunststoff) DM -10
10 Stück DM -60

LENCOCLEAN-Naßabstufung - die wirksamste Methode zur nebengeräuschfreien Schallplattenwiedergabe, gleichzeitig werden Plattenoberfläche und Tonrille so gründlich von Staub gereinigt, daß Platten und Tonabnehmeradel eine vielfache Lebensdauer haben. Die chem. neutrale Flüssigkeit hinterläßt keine Rückstände. Nachfüllflasche reicht für ca. 150 Plattenseiten 30 Ø. Befestigung mit Saugfuß, Kompl. Satz mit allem Zubehör DM 24.50 Nachfüllflasche DM 5.90

Amateur-Mikrofon VC-IX robustes Handmikrofon für Amateure, Gehäuse mit Aufhängvorrichtung, „push-to-talk“-Schalter, Kapsel keramisch ca. 600 pF, 80-7000 Hz, mit Spiralschnur DM 29.-



Kristall-Mikrofon VC-21: preisgünstiges Kristallmikrofon, verchromt, Ausschalter, 60 bis 10 000 Hz, mit Tischständer und Umhängevorrichtung u. Schnur DM 16.90



Dynamisches Mikrofon VC-31: kleines, empfindliches dynam. Mikrofon, 50 kΩ, 80-12 000 Hz, Kugelcharakter, m. Tischständer und Umhängevorrichtung und Schnur DM 29.-



Amateur-Mikrofon B 1016. Ein sehr gutes Mikrofon für den KV-Amateur, passend für Röhren- und Transistorsender, da Impedanz umschaltbar. Schweres Gehäuse schwarz-matt. Taste am Mikrofon für Sendempfangsrelais und Mikrofonkurzschluß, Anschlußkabel Colloid-Cord, 4adrig, Imp. 5 kΩ (eingeb. Übertrager) bzw. nach Umlöten der Anschlüsse 200 Ω, Frequenzber.: 100-8000 Hz. Mit Mikrofonhalter zur Aufhängung DM 27.50

Kristallmikrofonkapseln, Ia-Qualität
Type MC 100 hochohmig, 70-8600 Hz, 45 mm Ø 4.90
Type MC 200 hochohmig, 90-10000 Hz, 25 mm Ø 2.90

Sub.-Min.-Mikrofonübertrager EI 10, Übers. 1:20
St. 10 St. 20
(200 Ω-40 kΩ) DM 2.90 21.50
TM 001, EI 20, 1:30 (200 Ω-60 kΩ) DM 3.10 26.50

Schwanenhäse Thuringia, 3/8"-Gewinde beidseitig, erstklassige, stabile Ausführung, vernickelt


Schwanenhals Thuringia 226, 11 mm Ø, 200 mm lang	DM 5.50
Schwanenhals Thuringia 225, 15 mm Ø, 200 mm lang	DM 7.90
Schwanenhals Thuringia 224, 15 mm Ø, 300 mm lang	DM 8.90
Schwanenhals Thuringia 223, 15 mm Ø, 400 mm lang	DM 9.90
Schwanenhals Thuringia 222a, 18,5 mm Ø, 400 mm lang	DM 21.-

Schwenkarm Thuringia 211
Schwenkarm für alle Modelle passend, Gew. 1,2 kg DM 29.50

Mikrofon-Ständer Thuringia
3/8"-Gewinde für Mikrofone Grundig, Sennheiser u. AKG, Stativ, sehr standfest, zusammenlegbar, Länge 470 mm, Gewicht 1,3 kg
Stativ Thuringia 204 DM 19.-
Stativ, einmal ausziehbar, Füße durch Schnellspannung umlegbar, Gewicht 2 kg
Stativ Thuringia 205a, schwarz DM 39.-

Mikrofonkabel, verzinnter Cu-Leiter, sehr dichtes, verzinntes Cu-Geflecht. Bei den mehradrigen Leitungen zusätzl. Beilaufzitze, silbergrauer Kunststoff-Außenmantel, Querschnitt 0,14 mm
1adrig, per Meter DM -40
2adrig, per Meter DM -50
3adrig, per Meter DM -60
4adrig, per Meter DM -70
5adrig, per Meter DM -80

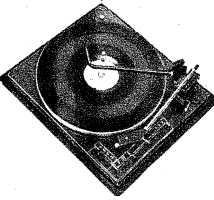
BSR-Stereo-Plattenwechsler-Chassis UA 65 für automatischen Betrieb!



Spielt und wechselt bis zu 8 Platten, alle Geschwindigkeiten, leichter Rohrtonarm, mech. Aufsetzhilfe (Tonarmlift), Antiskating-Einrichtung, einstellbar 2/4/6 p, großer Plattenteller (28 cm), Stereo-Kristallsystem (internat. Systembefestigung), Gleichlauf: Wow unt.


0,2 %, Flutter unter 0,06 %, Netz 220-250 V, 50 Hz, Chassis seidenmatt schwarz, Bedienungsschalter u. Tonarm Metalleff. silber. Maße: 334 x 286 mm, unter Werkboden 49 mm - über Werkb. 98 mm DM 79.-
Anzahlung DM 31.-, 3 Monatsraten à DM 16.-

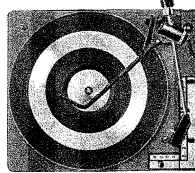BSR-Hi-Fi-Stereo-Plattenwechsler-Chassis UA 70, für Automatik- und Einzelspiel




Besonderheiten: genaue Tonarmauswuchtung durch Ausgleichsgewicht m. Grob- und Feineinstellung (wie DUAL 1019), geideter Einsteller für Auflagegewicht 0-6 p, leicht bedienbare Schiebeshalter, keram. Stereo-System 0,1 V/2 p (für Betrieb ohne Vorverstärker), weitere Daten wie UA 65. Maße 334 x 286 mm, unter Werkboden 62 mm, über Werkboden 91 mm DM 105.-
Anzahlung DM 12.-, 10 Monatsraten à DM 10.30

BELCO-HF-Signalgenerator TY 85

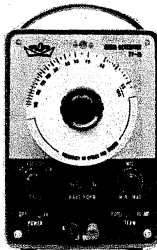

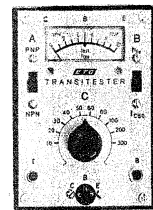
Frequenz-Bereich: 100 kHz bis 150 MHz in 6 Grundwellen-Bereichen, 120 MHz-300 MHz mit Oberwellen
Genauigkeit: ± 1 %
HF-Ausgangsspannung: 0,1 V (H), 100 V (L)
Modulation: 400 Hz, oder Fremdmodulation
Röhren: ECC 81, ECC 83, Silizium-Diode
Maße: 210 x 150 x 120 mm, 2 kg
Betriebsspannung: 220 V/7 W
Mit Meßschnüren u. Anleitung DM 130.-



ETG-Transistor- und Dioden-Prüfgerät TT 1 A, einfachste Bedienung, kleinste Abmessungen, netzunabhängig, betriebssicher, Zerstörung der zu prüfenden Transistoren und Dioden unmöglich!
Zur Prüfung: Signal- und Leistungstransistoren, Germanium- und Silizium-Dioden, Bestimmung von


NPN- oder PNP-Transistoren, Feststellung des Reststromes von 0-4 mV, Feststellung des Stromverstärkungsfaktors von 10-300. Betriebsspannung: 9 V (PERTRIX 438) Maßspannung: 4,5 V, 3 mA
Maße: 100 x 75 x 40 mm. 12 Monate GARANTIE!
Preis einschl. 3 Präz.-Froschklemmen und Kabel, Batterie DM 64.50

KEW 1420 Röhrenvoltmeter

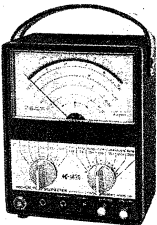

mit Spiegelskala und Überlastungsschutz, Meßwerk 200 µA. 11 MΩ Eingangswiderstand, 36 Meßbereiche.
Gleichspannung: 1,5/5/15/50/150/500/1500 V (± 3 %)
Wechselspannung: 1,5/5/15/50/150/500/1500 V (± 3 %)
Widerstand: 1/10/100 kΩ/1/10/100/1000 MΩ.
10/100 kΩ/1/10/100 kΩ/1/10 MΩ (Mitte).
Pegel-dB: -20 bis +65 dB.
Maße: 164 x 203 x 96 mm.

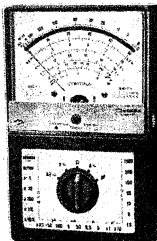Netzbetrieb: 220 V, 50 Hz, 1 x 1,5 V (Mono) zur Stabilisierung, einschl. Meßschnüren und DC-Tastkopf DM 159.-
HF-Tastkopf 30 kV DM 39.-
HF-Tastkopf 250 MHz DM 29.-



Modell CORTINA US1, 20 000 V, Klasse 1, Spiegel-Flutlichtskala, Überlastungsschutz, Kapazitätsmessung eingeb. Signalgeber (1 kHz-500 MHz), 58 eff. Meßber.: u. a. 0 V bis 1500 V, 0 A bis 5 A, 0 Ω bis 100 MΩ, -20 dB bis +66 dB, VNF bis 1500 V, 0 pF bis 0,5 µF, 0 µF bis 1 F, 1 Hz bis 5000 Hz. Maße: 156 x 100 x 40 mm, kompl. m. Tasche, Prüfschnüre und Anleitung DM 138.75
Batteriesatz DM 5.-
Tastk. 30 kV DM 43.-

MINI-LAB SE 350, trans. Signalverfolger m. vielen Anwendungsgebieten. Prüfen v. NF- u. HF-Schaltungen, dB-Messung, Prüfen v. Lautsprechern, Mikrofonen, als Vorverstärker oder Verstärker zu verwenden. Verst. über 70 dB (regelbar), Dämpfung 0-20-40-60 dB, Eingangsimp. AF 70 kΩ, RF 100 kΩ, Ausg. ext. 8 Ω, 600 Ω unsymm., eingeb. Lautsprech., Instr. 200 µA, 6 Tr./4 Dioden, Betriebspg. 9 V, Maße: 150 x 85 x 62 mm, einschl. Meßschnür., Batt. u. dtsh. Anleitung DM 89.-



25 % Anzahlung, Rest in 3 Monatsraten

Modell H 62 Spiegelskala
20 000 Ω/V ~, 17 Meßbereiche, Überlastungsschutz
Gleichspannung: 0-10/50/250/1000 V
Wechselspannung: 0-10/50/250/1000 V
Tonfrequenzspannung: 0-10/50/250/1000 V
Gleichstrom: 0-50 µA/0-250 mA
Widerstand: 0-60 kΩ/0-6 MΩ
Pegel dB: -20 bis +22 dB
Maße: 115 x 85 x 25 mm
Preis einschließlich Batterie, Meßschnüren und deutscher Anleitung DM 97.50

Modell CT 500 Spiegelskala
20 000 Ω/V ~, 10 000 Ω/V ~
20 Meßbereiche, Überlastungsschutz
Gleichspannung: 0-2,5/10/50/250/500/5000 V
Wechselspannung: 0-10/50/250/1000 V
Gleichstrom: 0-50 µA/5/50/500 mA
Widerstand: 0-12/120 kΩ/1,2/12 MΩ
Pegel dB: -20 bis +62 dB
Maße: 140 x 90 x 40 mm. Preis einschließlich Batterie, Meßschnüren u. deutscher Anleitung DM 49.50

Modell CT 300 Spiegelskala
30 000 Ω/V ~, 15 000 Ω/V ~
21 Meßbereiche, Überlastungsschutz
Gleichspannung: 0-0,6/3/15/60/300/600/1200/3000 V
Wechselspannung: 0-6/30/120/600/1200 V
Gleichstrom: 0-30 µA/60/600 mA
Widerstand: 0-10 kΩ/1/10/100 MΩ
Pegel dB: -20 bis +63 dB
Maße: 150 x 100 x 45 mm. Preis einschließlich Batterie, Meßschnüren u. deutscher Anleitung DM 59.50

Modell CT 350 Spiegelskala
20 000 Ω/V ~, 10 000 Ω/V ~
24 Meßbereiche, Überlastungsschutz
Gleichspannung: 0-0,6/6/30/120/600/1200/3000/6000 V
Wechselspannung: 0-6/30/120/600/1200 V
Gleichstrom: 0-80 µA/6/60/600 mA
Widerstand: 0-6/600 kΩ/6/60 MΩ
Kapazität: 50 pF-10 000 pF, 1000 pF-0,2 µF
Pegel dB: -20 bis +63 dB. Maße: 150 x 100 x 48 mm. Preis einschließlich Batterie, Meßschnüren und deutscher Anleitung DM 59.50

Modell CT 650 Spiegelskala
50 000 Ω/V ~, 15 000 Ω/V ~
20 Meßbereiche, Überlastungsschutz
Gleichspannung: 0-3/12/60/300/600/1200 V
Wechselspannung: 0-6/30/120/300/1200 V
Gleichstrom: 0-30 µA/6/60/600 mA
Widerstand: 0-16/160 kΩ/1,6/16 MΩ
Pegel dB: -20 bis +63 dB
Maße: 130 x 90 x 35 mm
Preis einschl. Batterie, Meßschnüren und deutscher Anleitung DM 59.50

Modell CT 660 Spiegelskala
20 000 Ω/V ~, 30 Meßbereiche, Überlastungsschutz
Meßwerk: 33 µA
Gleichspannung: 0-1/2,5/5/10/25/50/100/250/500/1000 V
Wechselspannung: 0-1,2,5/5/10/25/50/100/250/500/1000 V
Gleichstrom: 0-50 µA/2,5/25/500 mA
Widerstand: 0-5/50/500 kΩ/5 MΩ
Pegel-dB: -20 bis +22 dB
Maße: 185 x 100 x 44 mm
Preis einschl. Batterie, Meßschnüren und deutscher Anleitung DM 66.50

Modell CT 665 Spiegelskala, entspricht in den techn. Daten dem CT 660, hat jedoch zusätzlich einen WECHSELSTROM-Bereich 6-5 A
Preis einschl. Batterie, Meßschnüre und Anleitung DM 77.50



33 Braunschweig
Postfach 80 34
Telefon (05 31)
8 70 01
Telex 952 547



Radiobasteln mit Feldeffekt-Transistoren von S. Wirsum


DIN-A-5-Format. 96 Seiten. Über 100 Abbildungen, wie Schaltungen, Verdrahtungspläne, Skizzen, Schaltungssymbole und 4 Tableaux. Umschlag 4farbig, cellophanisiert DM 7.50
Nachnahme DM 9.20

Die Verwendung von Fets in Selbstbaugeräten ist hochaktuell. Die sich anbahnende günstige Preisentwicklung bei Fets eröffnet auch dem jugendlichen Bastler neue schaltungstechnische Perspektiven.

Das Büchlein wurde von S. Wirsum, dem Leiter des RIM-Labors verfaßt, der die Sorgen und Probleme der Radiobastler sozusagen berufsmäßig kennt. Die Schaltungen wurden von ihm selbst erprobt und sind problemlos nachzubauen.

Aus dem Inhalt: „Der Feldeffekttransistor, seine beachtlichen Vorteile bei Empfängerschaltungen – Was wir vom Rundfunkempfang wissen müssen – Praktische Empfängerschaltungen mit Feldeffekttransistoren, wie Diodenempfänger, Audion-Rückkopplungsempfänger, Audion mit aperiodischer HF-Vorstufe, Audion mit Resonanzverstärker, Einkreiser mit HF-Vorstufe, Zweikreiser mit Demodulatorstufe. Lautsprecherbetrieb – Hinweise für den praktischen Aufbau – Mechanischer Aufbau – Verdrahtung – Antenne und Erde – Inbetriebnahme – Fehlersuche – Stücklisten“ u. a. mehr.

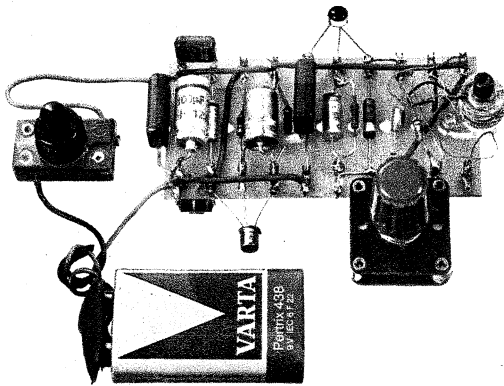Die 5 bzw. 6 beschriebenen Fet-Empfänger sind als RIM-Bausätze lieferbar. Prospekt „Radiobasteln mit Fets“ senden wir Ihnen gerne zu. Postkarte genügt!



Echte Preisschlager! Flachbahnregler Mono und Stereo

Sofort ab Lager lieferbar!

Stabile Ganzmetallausführung, gedämpfter Lauf, komplett mit formschönem, modernem Knopf.


Mono: Maße 98 x 16 x 15 mm, Schiebeweg ca. 70 mm.

Lieferbare Werte: 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ, 500 kΩ, 1 MΩ log.
Best.-Nr. 22-45-300 mit Knopf DM 3.60
10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ, 500 kΩ, 1 MΩ lin.
Best.-Nr. 22-45-305 mit Knopf DM 3.60


Stereo: Maße 90 x 23 x 20 mm, Schiebeweg ca. 70 mm.

Lieferbare Werte: 2x 10 kΩ, 2x 50 kΩ, 2x 100 kΩ, 2x 500 kΩ, 2x 1 MΩ log.
Best.-Nr. 22-45-310 mit Knopf DM 5.60
2x 10 kΩ, 2x 50 kΩ, 2x 100 kΩ, 2x 500 kΩ, 2x 1 MΩ lin.
Best.-Nr. 22-45-315 mit Knopf DM 5.60

Bei Bestellung bitte Ohmwert angeben!

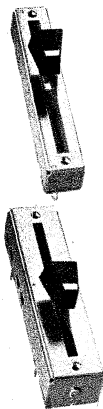

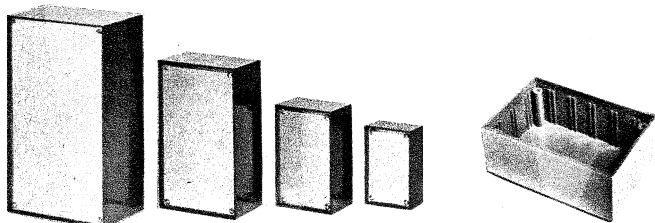Kunststoff-Kleingehäuse mit Alu-Frontplatte




TEKO-Kleingehäuse gibt es in 4 Größen:

Modell	Abmessungen (B x H x T)	Best.-Nr.	Preis
P/1	50 x 80 x 30 mm	38-40-020	DM 2.45
P/2	65 x 105 x 40 mm	38-40-022	DM 3.55
P/3	90 x 155 x 50 mm	38-40-024	DM 4.65
P/4	125 x 210 x 70 mm	38-40-026	DM 9.10

Die TEKO-Kleingehäuse der Serie P eignen sich vorzüglich zum Einbau elektrischer oder elektronischer Kleingeräte in Versuchs- oder Serienausführung, bei denen eine Abschirmung durch ein Metallgehäuse nicht erforderlich ist. Im Inneren der Kunststoff-Gehäusehaube befinden sich Führungsnuten zum Einschieben von Teilchassis, Druckschaltungen od. ä. Die silberfarbige Alu-Frontplatte ist 1 mm stark und wird mit 4 Schrauben an der Gehäusehaube versenkt befestigt.

RADIO-RIM

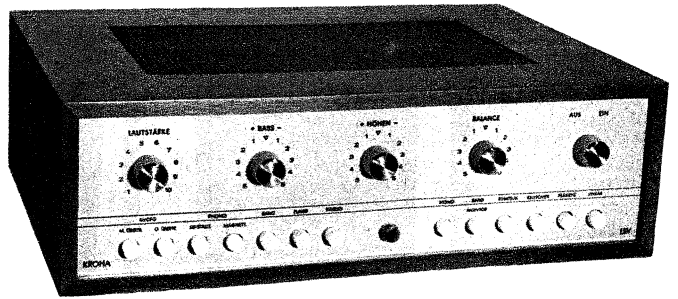Abt. F 3, 8 München 15, Bayerstraße 25
Telefon (08 11) 55 72 21
Telex 05-28 166 rarim-d



KROHA-Hi-Fi-Transistor-Stereo-Verstärker LSV 60 Ein Verstärker der Internationalen Spitzenklasse

Modernste Si-Transistor-Technik. Kurzschlußsichere Ausgänge durch elektronisch abgesicherte Endstufe. 1 Jahr Garantie.

Eingänge: Micro m. U., Micro o. U., Phono magn. (2,5 mV), phono kristall, Tuner, Tonband, Studio.

Fremdspannung: 63 dB Micro, 65 dB Phono, 80 dB Tuner, Tonband und Studio, 90 dB ab Lautstärkereglern. Abschaltbare gehörhörige Lautstärkereglern, Rauschfilter und Rumpelfilter, Präsenzfilter, Höhen- und Tiefenregler.

Frequenzgang: 20 Hz...80 kHz ± 1 dB

Leistungsfrequenzgang: 10 Hz...50 kHz

Nennleistung nach DIN: 2 x 30 W an 5 Ω
Klirrfaktor bei 24 W und kleineren Leistungen
20 Hz 0,2 %
1 kHz 0,15 %
20 kHz 0,2 %

Unverzerrte Musikleistung: 2 x 45 W

Preis für Fertigerät: 590.— DM

Bausatz: 460.— DM

Auf Wunsch schicke ich Ihnen gerne mein Informationsmaterial!

**Elektronische Geräte Erwin Kroha, 731 Plochingen, Wilhelmstr. 31
Tel. (071 53) 7510**



Einzelschilder zum Selbermachen

Denkbar einfach, preiswert und schnell mit der fotobeschichteten **AS-ALU®**-Platte fertigen Sie in der Dunkelkammer rationell: Einzelne Frontplatten, Skalen, Bedienungsanleitungen, Schaltbilder, Schmierpläne, Leistungs- sowie Hinweisschilder usw. Die Haltbarkeit der industriemäßig aussehenden **AS-ALU®**-Schilder ist unbegrenzt. Gestochen scharf und lichtecht. Herstellung so einfach wie die eines Fotos — ohne Gravieren, ohne Drucken, ohne Ätzen. Muster, Preisliste und ausführliche Informationen kostenlos von

Dietrich Stürken

4 Düsseldorf-Oberkassel, Leostraße 10 g, Tel. 63 74 92, Telex 8 584 781



Autofunkgerät TS 737 G

Das kleinste und leistungsfähige 11-m-6-Kanal-Autofunkgerät. Einbau nicht mehr erforderlich, paßt in jedes Handschuhfach. Neuartige elektron. Umschaltung — ohne Relais, 20 Transistoren. Mit DIN-Mikrofon-Normstecker. Amateur-Modell TS 737 mit verstärkter Endst. 5 W, 28 500 kHz. Industrie-Modell TS 737 G mit FTZ-Nr. Endst. 2 W, 27 275 kHz oder n. Wahl. Preis DM 395.—, kompl. mit Einbauhalter. Pass. Antenne mit 3-m-Kabel u. Normstecker Mod. AT 737 G DM 44.—. Interess. Händlerrabatte. Verschiedene Gebietsvertretungen zu vergeben. Bitte fordern Sie unsere interessanten Angebote an!



Interess. Händlerrabatte. Verschiedene Gebietsvertretungen zu vergeben. Bitte fordern Sie unsere interessanten Angebote an!

SOMMERKAMP ELECTRONIC GMBH


4 Düsseldorf, Adersstraße 43 · Telefon 02 11/32 37 37 · Telex 08 587 446

Zugreifen - einfach zugreifen!

Sie können heute Elektronik - Bauteile problemlos einkaufen. Per Selbstbedienung. Bei Ihrem SB-Elektronik-Großhändler!

Dort finden Sie eine oder zwei oder drei oder vier oder noch mehr Wände wie diese hier. Mit lauter Elektronik - Bauteilen. Eine Riesenauswahl! Klar ausgezeichnet! In gängigen Mengen vorverpackt - staubsicher in Beuteln, Milbox - Schachteln oder den neuen Skin-Packungen.

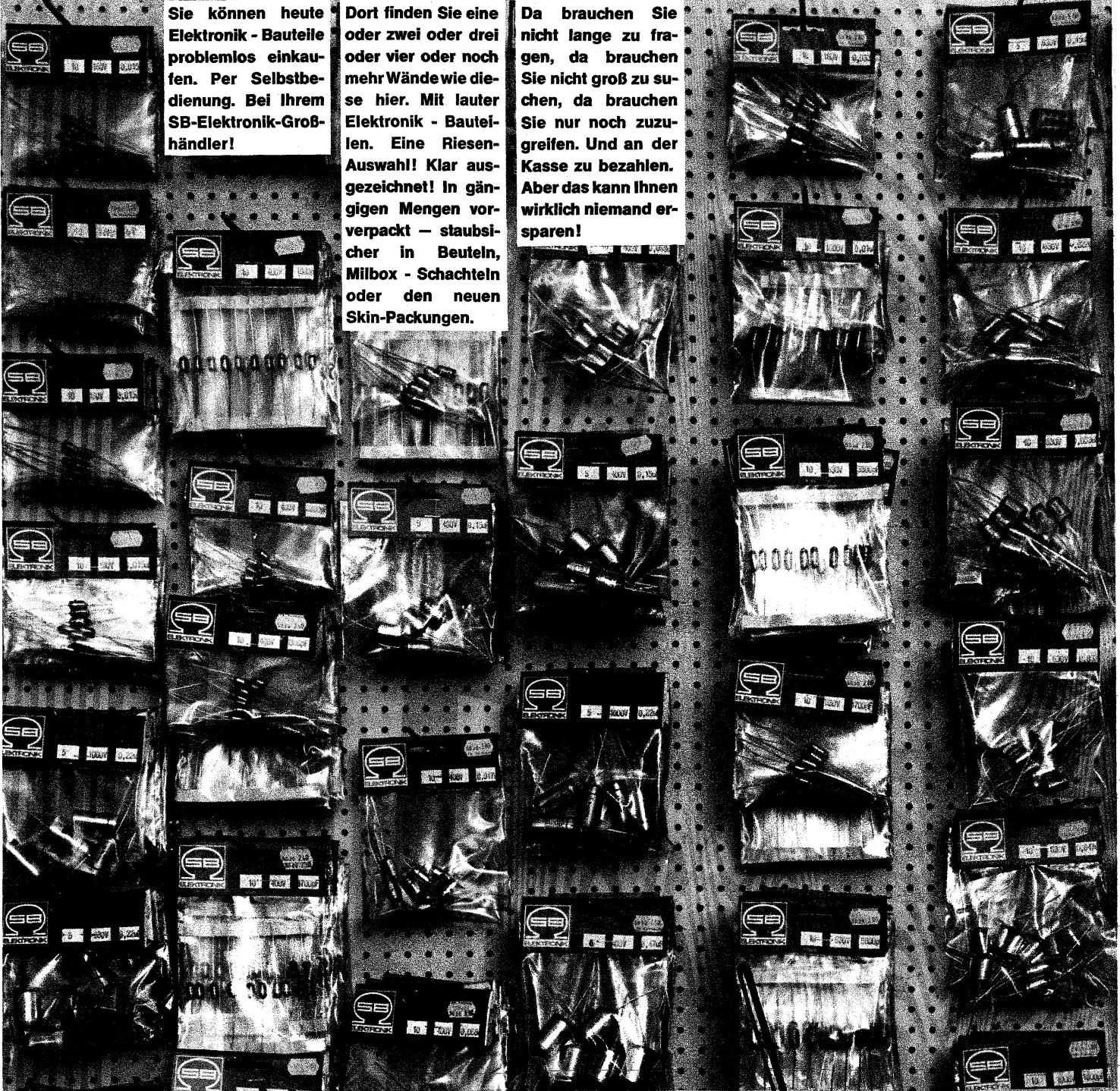Da brauchen Sie nicht lange zu fragen, da brauchen Sie nicht groß zu suchen, da brauchen Sie nur noch zuzugreifen. Und an der Kasse zu bezahlen. Aber das kann Ihnen wirklich niemand ersparen!



- Augsburg - Walter Naumann - Kitzenmarkt 28
- Bad Kreuznach - Erwin F. Müller - Kreuzstraße 26
- Braunschweig - Elektrik W. Körber KG - Heinrich-Büssing-Ring 41
- Bremen - Technik KG - Fr. R. Weber - A. d. Schleifmühle 68
- Dortmund - Elektro-Commercial-GmbH - Ernst-Mehlich-Straße 1
- Düsseldorf - Wilhelm Vollack KG - Schirmerstraße 23
- Essen - Horst Püschel - Burgfeldstraße 29
- Frankfurt - Germar Weiss - Mainzer Landstraße 148
- Hagen - Scharpenack KG - Goldbergstraße 17
- Karlsruhe - Röhren-Hacker - Karlstraße 68
- Kassel - Daniel Köbberling KG - Schillerstraße 28/30
- Köln-Braunsfeld - W. Meier & Co. - Maarweg 66
- Mannheim - Günter Knapp KG - Jungbuschstraße 20
- München 21 - Rudolf Geyer - Camerlohnerstraße 71
- Nürnberg - Walter Gehrman - Kopernikusstraße 23
- Osnabrück - Ernst Thies - Krahnstraße 40
- Recklinghausen - Justus Schäfer - Oerweg 85-87
- Schweningen - Konrad Nutz KG - Gartenstraße 3
- Trier - Eugen Schulz KG - Paulinstraße 88
- Würzburg - Roland Ossig - Wagnerstraße 3
- Belgien/Liège - Jean Ivens - 27, rue du Val Benoît
- Schweiz/Bern - EAG - Marktgasse 22




Großhändler, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, wenden sich bitte an: SB-Elektronik GmbH, 6800 Mannheim, Postfach 1428

Transistor NF-Baugruppen

zum Selbstbau »maßgeschneiderter« Mono- und Stereo-Verstärker von 2 W bis 100 W nach individuellen Vorstellungen. Lieferbar in Bausatzform und betriebsfertig. Einzelheiten und Daten in der erweiterten

RIM-NF-Bausteinbibliothek mit Kombinationsbeispielen

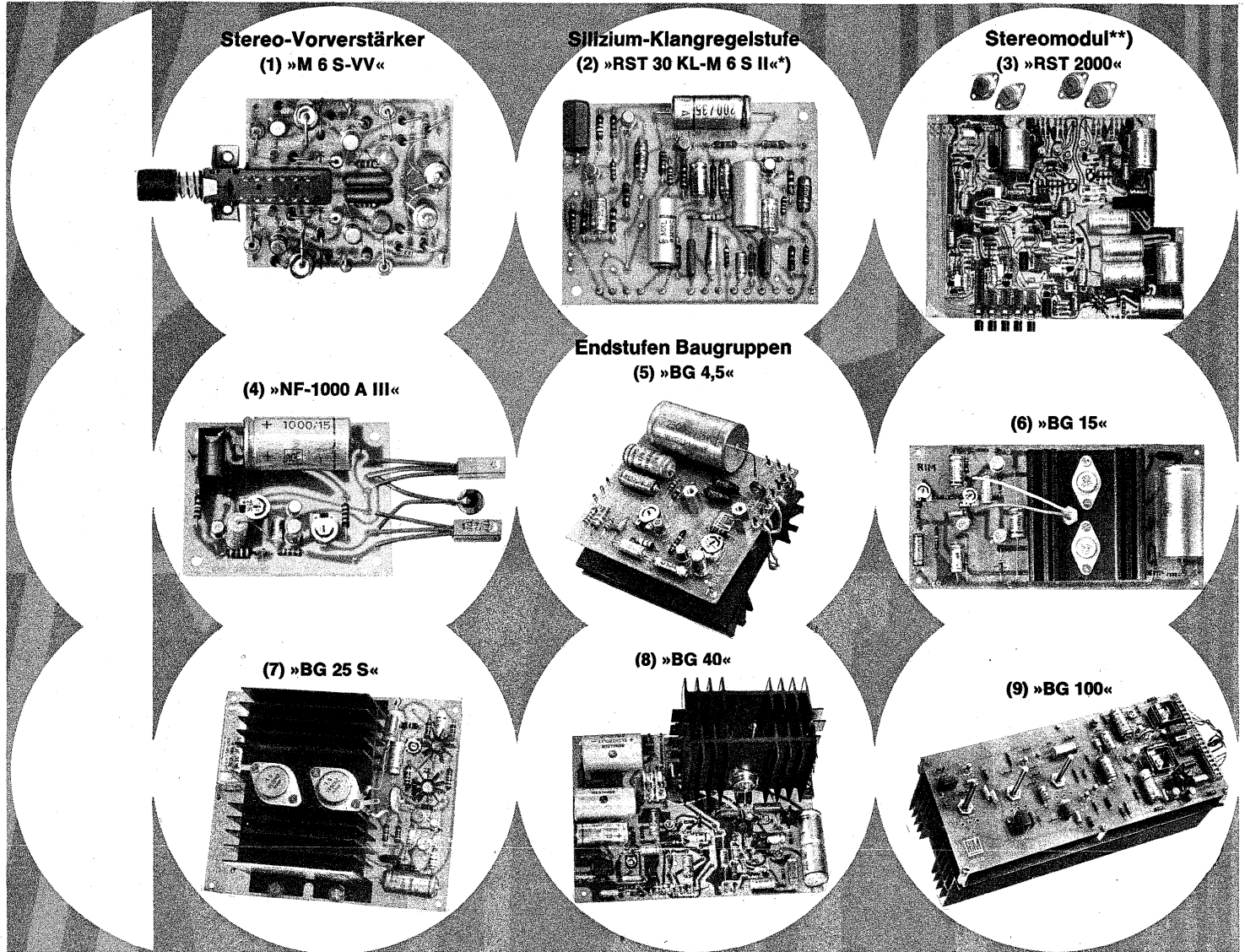107 DIN-A4-Seiten. DM 3.50 + -70 Porto bei Vorkasse (Postcheckkonto München 137 53). Nachnahme DM 5.20.



(1) Stereo-Vorverstärker »M 6 S-VV«
Mit Umschalter. Frequenzber. 20–20 000 Hz \pm 1 dB. Mi 1,5 mV; TA magn. 3,5 mV. Stromversorgung 24–30 V/2 mA. Ausgang: ca. 180 mV.
Bausatz 01–10–610 DM 23.50
Betriebsfertig 02–10–030 DM 32.—

Endstufen Baugruppen
(4) »NF-1000 A III«
2 W. Impedanz 5 Ω . Frequenzbereich 50 bis 15 000 Hz. Empfindlichkeit ca. 100 mV/10 k Ω . Stromversorgung 12,5 V/250 mA.
Bausatz 01–10–610 DM 23.50
Betriebsfertig 02–10–610 DM 29.50

(7) »BG 25 S«
35 W Sinusleistung. Impedanz 5–16 Ω . Klirrgrad 1 % 1000 Hz/35 W. Empfindlichkeit: ca. 600 mV/ca. 6 k Ω .
Stromversorgung b. 35 W: 60 V/ca. 1,5 A
Frequenzgang 20–50 Hz \pm 0,5 dB
Bausatz 01–10–650 DM 92.50
Baubroschüre 05–10–650 DM 2.90
Betriebsfertig 02–10–650 DM 119.—

(2) Silizium-Klangregelstufe »RST 30 KL-M 6 S II«
Getr. Höhen- u. Tiefenregler von 30 bis 15 000 Hz \pm 15 dB. Stromversorgung 24 bis 30 V/13 mA. NE: ca. 150 mV, NA: ca. 3 V.
Bausatz 01–10–450 Mono DM 39.80
01–10–440 Stereo DM 83.—
Betriebsfertig 02–10–450 Mono DM 46.50
02–10–440 Stereo DM 94.—

(5) »BG 4,5«

V	8	9	10	12	14	16
W	1	1,25	1,8	3	4	4,5
mA	270	300	320	400	450	500

Frequenzbereich 25–25 000 Hz \pm 3 dB. 2 Eingänge. Empfindlichkeit: 70 mV u. 400 mV.
Bausatz mit Pot. 01–10–630 DM 39.50
Betriebsfertig 02–10–630 DM 49.80

(8) »BG 40«
40/30 W. Impedanz 5 Ω . Frequenzbereich bis 25 000 Hz \pm 1,5 dB. Empfindlichkeit 120 mV. Klirrgrad \leq 1 % bei 1000 Hz/30 W. Stromversorgung 60 V/1,5 A. Mit Klangregelnetzwerk, getrennte Höhen- und Baßregelung.
Bausatz 01–10–660 DM 119.—
Baubroschüre 05–10–660 DM 5.50
Betriebsfertig 02–10–660 DM 159.—

(3) Stereomodul »RST 2000«**
4 Eing. Mikro bis 2 mV/20 k Ω ; TA magn. 3 mV/47 k Ω . Tuner 120 mV. Tb bzw. TA-Kristall 120 mV.
Bausatz ohne Pot. 01–10–690 DM 199.50
Bausatz 05–10–690 DM 5.50
Betriebsfertig 02–10–690 DM 269.—
**) Die Platine enthält Widerstände, Kond., Trans., Gleichrichter, Siebelemente, Druckstufenaggregat mit TA magn., Mikro, Tuner, Tb u. Mono-/Stereo-Schaltungsmöglichkeiten; ferner Endst.-Trans. ohne Kühlelemente.

(6) »BG 15« Ausgang: 20 W bei 50 V/0,7 A
12 W bei 35 V/0,55 A
6 W bei 24 V/0,4 A
Bitte die gewünschte Spannung angeben! Frequenzber. 10–20 000 Hz \pm 1 dB. Impedanz 8 Ω . Empfindlichkeit ca. 550 mV für 12 V.
Bausatz mit Plan 01–10–640 DM 54.50
Betriebsfertig 02–10–640 DM 69.50

(9) »BG 100«
Mit Klangregelnetzwerk, treiber- u. eisenloser Endstufe mit elektron. Endstufenstrombegrenzung u. galvan. L-Ausgang. 100 W. Imp. 4 Ω . Klirrgrad 1 %/1000 Hz. Frequenzbereich 20 bis 20 000 Hz \pm 0,5 dB. Empfindlichkeit 70 mV/ca. 0,5 M Ω . Stromversorgung 2 x 42 V/2,5 A.
Bausatz 01–10–670 DM 199.—
Bausatz 05–10–670 DM 5.50
Betriebsfertig 02–10–670 DM 299.—

(10) Görler-FET-Tuner »Typ 312-2433«

4fach-Drehko-T. mit festeingeb. Regelaomatik 87,5–108,5 MHz. Stromversorgung mit Regelung 24 V, ohne Regelung 12 V.
Betriebsfertig 30–10–015 DM 99.50


(11) RIM-FM-Tuner »FM 144 IS« mit NF-Ausgang

Mit integr. Schaltkreisen. ZF-Verstärker ohne ZF-Filter u. ohne Ratiodfilter. Neue Schaltungskonzeption durch angew. Impulstechnik. 87,5 bis 104 MHz. Stromvers. 12 V/ca. 150 mA
Bausatz 01–20–450 DM 129.—
Baumappe 05–20–450 DM 2.50
Betriebsfertig 02–20–450 DM 159.—


(12) RIM-KW-Super »RKT 100 S«

6 Kreise. HF-Empfängerteil mit anschl. HF-Gleichrichtung u. NF-Impedanz-Wandlerstufe. 80–40–20-m-Wellenbereich. Stromversorgung 9 V/ca. 8 mA.
Bausatz 01–20–200 DM 79.—
Betriebsfertig 02–20–200 DM 99.—


Görler-FET-Tuner
(10) »Typ 312-2433«

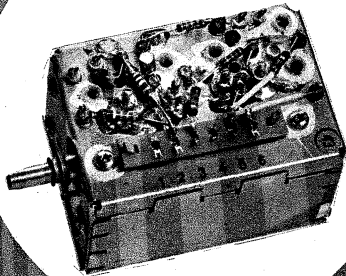


RIM-FM-Tuner
(11) »FM 44 IS«

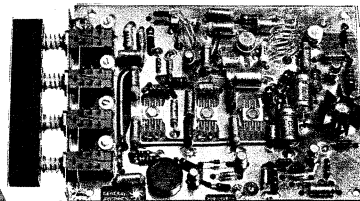


RIM-KW-Super
(12) »RKT 100 S«

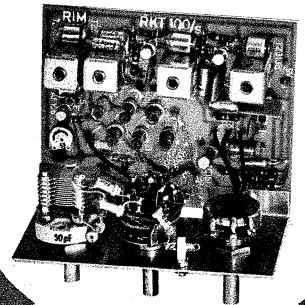

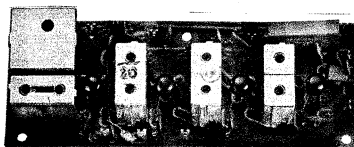
Görler-FM-ZF-Verstärker
(13) »Typ 322-0050«




Görler-Rauschperre
(14) »Typ 326-0010«

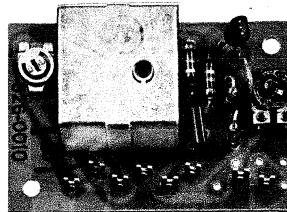


Görler-Stereodecoder
(15) »Typ 327-0032«

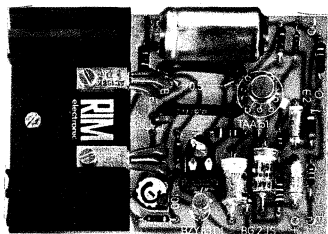

(16)

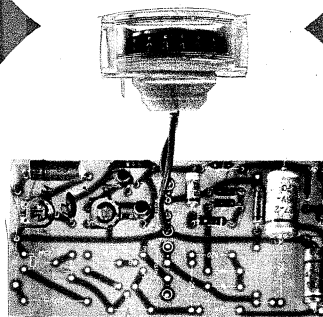

(17)

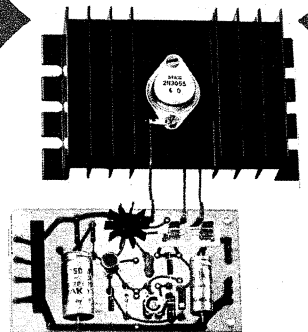

(18)

(13) Görler-FM-ZF-Verstärker »Typ 322-0050«

4stufig mit integr. Schaltkreisen. Eing.-Imp. 1,5 kΩ. Ausg.-Spannung 600 mV.
Betriebsfertig 30–10–025 DM 78.90

(14) Görler-Rauschperre »Typ 326-0010«

Zur Rauschunterdrückung bei Senderwechsel. Anschlüsse für Feldstärkeinstrument.
Betriebsfertig 30–10–060 DM 29.70

(15) Görler-Stereodecoder »Typ 327-0032«

Arbeitet nach dem Zeitmultiplexverfahren. Übersprechdämpfung gleicher Werte wie beim Frequenzmultiplexverfahren.
Betriebsfertig 30–10–055 DM 68.—

RIM-Electronic-Jahrbuch '70

3. Auflage, 644 Seiten. Nachnahme Inland DM 6.80. Vorkasse Inland DM 6.—, Ausland DM 7.20. (Postscheckkto. München 137 53).

(16) Endverstärker-Baugruppe mit Integriertem Schaltkreis »BG 2,5 IS«

2–2,5 W. Impedanz 4 Ω. Frequenzbereich 35 bis 20 000 Hz ± 3 dB. 2 Eingänge.
Empfindlichkeiten: Eingang I: ca. 10 mV/10 kΩ
Eingang II: 350 mV/ca. 250 kΩ
Stromversorgung: 12 V/350 mA
Bausatz mit Plan 01–10–620 DM 34.90
Betriebsfertig 02–10–620 DM 39.90

(17) Aussteuerungsmesser »AM 2 S«

Unentbehrlich beim Bau von Transistor-Mischpulten u. Verstärkern. Schaltung besteht aus: 1. Impedanzwandler, 2. Verstärkerstufe, 3. Meßschaltung.
Stromversorgung: 12/24/35 V ± 20 %
Stromaufnahme: ca. 2,7 mA
max. Empfindlichkeit: 300 mV
Eingangswiderstand: Re ≈ 500 kΩ
Frequenzbereich: 20–20 000 Hz

Bausatz ohne Instrument Mono 01–11–090 DM 21.50
mit Instrument Mono 01–11–091 DM 29.90
ohne Instrument Stereo 01–11–092 DM 39.90
mit Instrument Stereo 01–11–093 DM 57.50
Betriebsfertig ohne Instrument Mono 02–11–090 DM 29.80
mit Instrument Mono 02–11–091 DM 38.20
ohne Instrument Stereo 02–11–092 DM 49.50
mit Instrument Stereo 02–11–093 DM 67.10

(18) Baugruppen-Netzgeräte*, vollsiliziumtransistorisiert

Netzteil-Schaltungsvorschläge für stabilisiertes Netzgerät

Netzgerät	Bausatz-Best.-Nr.	DM
SNT 1205 (12,5...14,5 V/0,5 A)	01–40–150	28.50
SNT 241 (24 V/1 A)	01–40–155	37.50
SNT 351 (35 V/1 A)	01–40–160	46.—
SNT 501 (50 V/1 A)	01–40–165	49.90
SNT 602 (60 V/2 A)	01–40–170	62.50
SNT 603**) (60 V/3 A)	01–40–175	68.50

*) Diese Baugruppen-Bausätze werden ohne Trafos und Kühlelemente, jedoch mit allen sonst erforderlichen Bauteilen, wie Siliziumtransistoren, Leiterplatten, Eikos u. Widerständen, geliefert. Maße der Leiterplatten: 105 x 60 mm.


**) Abbildung oben.

Sämtliche Preise einschl. Mehrwertsteuer.

Passende Lautsprecher-Chassis in der RIM-Lautsprecherfibel. Bezug kostenlos!





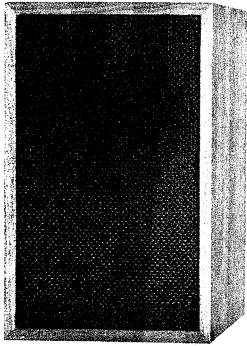Abt. F 3 · 8 München 15
Bayerstr. 25 am Hauptbahnhof
Telefon (08 11) 55 72 21
Telex 5 28 166 rarim-d



Preissenkung bis zu 30% • Solange der Vorrat reicht

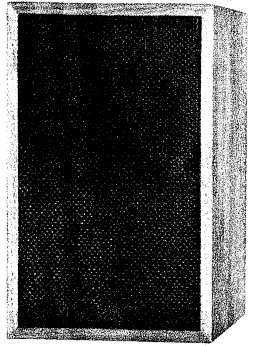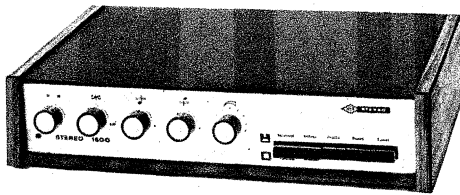Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer - 6 Monate Garantie - Lieferung ab Hamburg



Komplette Stereoanlage zu DM 367.-, bestehend aus:

SEAS-LAUTSPRECHERBOX 72 K in Teak

Jede Box bestückt mit 2 Lautsprechern, 2 Kanal-Frequenzweichen, Übertragungsbereich 60–20 000 Hz, Nennbelastbarkeit 10 W.


Maße: 19 x 28 x 25 cm.

HEA-Stereo-Verstärker ST 1600

Beschreibung hierfür finden Sie auf dieser Seite beim Angebot für diesen Verstärker.

TELEFUNKEN-Stereo-Plattenspieler

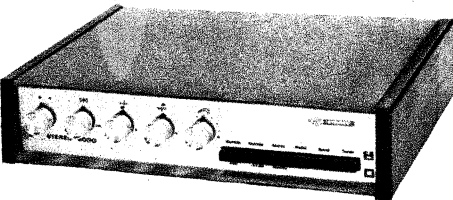komplett mit Konsole und Rauchglasabdeckung Modell 108 Z, Leichtmetall-Rohrarm, Tonarm-Lift und Aufsetzhilfe, veränderbare Auflagekraft, automatische Endabschaltung, Auflagekraft nur 5 p, 4 Geschwindigkeiten.




HEA-HiFi-Stereo-Verstärker Modell ST 3000

Dieser HiFi-Stereo-Verstärker nach DIN 45 500 wird auch den höchsten Ansprüchen gerecht. Ausgangsleistung 2x 20 W Musikleistung – 2x 15 W Sinus Dauerton – Frequenzbereich 30–30 000 Hz + 1,5 dB – getrennte Eingänge für Phono, Tonband und Tuner – lieferbar ohne und mit Vorverstärker für magnetische Tonabnehmer – Klirrfaktor weniger als 0,8% bei 2x 15 W, 1000 Hz – Intermodulation weniger als 1% – Übersprechdämpfung besser als 43 dB – Fremdspannungsabstand besser als 70 dB – Klangregelung Bässe und Höhen getrennt, Bässe 50 Hz ± 13 dB, Höhen 15 kHz ± 15 dB – Leisetaste – 20 dB (1:100) bei 1 kHz – Rumpeltaste: – 8 dB (1:6) bei 50 Hz – Mono-Stereo-Taste – Balanceregler + 6 dB rechts oder links – Bestückung 19 Transistoren/3 Leistungstransistoren AD 166 – Gehäuse Seitenteile in Palisander, Oberfläche echt Leder, Knöpfe metall-eloxiert, Maße 30 x 23 x 7 cm (L x T x H).

Preis einschl. Vorverstärker DM 280.-

HEA-Qualitäts-Erzeugnisse

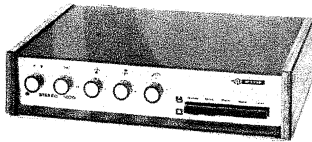HEA-HiFi-Stereo-Verstärker Modell ST 1600



volltransistorisierter HiFi-Stereo-Verstärker, lieferbar mit und ohne eingebautem Entzerrer-Vorverstärker. 14 Transistoren, 2 Leistungstransistoren AD 149, Ausgangsleistung: 2x 12 W PP, 2x 6 W Sinus an 4 Ω, 2x 8 W Musikleistung, getrennter Höhen- und Tiefenregler, Ausgangswiderstand ca. 0,6 Ω, Lautsprecheranschluß 4–8 Ω, Frequenzbereich: 40–20 000 Hz + 1,5 dB, Klirrfaktor 1000 Hz 2x 5 W 1%, Intermodulation 1,3%, Übersprechdämpfung besser als 37 dB, Fremdspannungsabstand besser als 60 dB, Leisetaste – 20 dB (1:100) bei 1 kHz, Eingänge: Phono 220 mV, Tonband 220 mV, Tuner 220 mV, Eingangswiderstand ca. 500 kΩ, Eingänge übersteuerungsfest bis 2 V, für magnetische Tonabnehmer mit Vorverstärker 4 mV bei 1 kHz, Eingangswiderstand 47 kΩ, Mono/Stereo-Taste, Balanceregler + 6 dB rechts oder links, Netzanschluß 220 V Wechselstrom, Gehäuse: Seitenteile Teakholz, Oberfläche Kunstleder, Maße 30 x 20 x 7 cm (L x T x H).


Preis einschl. Vorverstärker DM 148.-



SEAS-Lautsprecher-Frequenzweiche

Einbaueiche in gedruckter Schaltung für max. 20 W, Impedanz 4 Ω, zum getrennten Anschluß von Hoch- und Tief-tonlautspr., Übergangsfrequenz 4000 Hz.

Preis DM 7.77 ab 5 Stück à DM 7.27

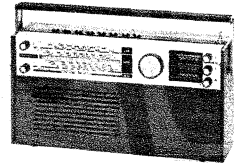

HEA-Koffersuper 2000 N

Edelholzgehäuse in Teak oder Palisander mit eingebautem Netzteil 220–240 V – 3FACHE UKW-STATIONS-WÄHLAUTOMATIK mit elektronischer Feinabstimmung und Programmleuchtanzeige.

Wellenbereiche durch Drucktasten schaltbar: UKW 87,5 bis 104,5 MHz, KW-Europaband 49 m (5,95–6,28 MHz) mit Eingangsbandfilter, MW 512–1620 kHz (185–585 m), LW 152 bis 275 kHz (1090–1980 m). Automatische UKW-Scharf-abstimmung (AFC), stufenlose Tonblende, schwenkbare Teleskopantenne für UKW-Ferritantenne für alle AM-Bereiche – Anschlüsse für Plattenspieler und Tonbandgerät (Normbuchse), Auto oder Außenantenne (Koaxialbuchse), Außenlautsprecher (Innenlautsprecher schaltet automatisch ab), großer Qualitätslautsprecher 105 x 155 mm, Ausgangsleistung: 2,5 W bei Netzbetrieb, 1,1 W bei Batteriebetrieb – Maße: 315 x 170 x 75 mm (B x H x T).

Preis: komplett mit eingebautem Netzteil einschließlich Mehrwertsteuer DM 166.50

SEAS-HiFi-Lautsprecher-Bausatz 94 N


Nennbelastbarkeit 25 W nach DIN 45 573

Dieser Bausatz ermöglicht es Ihnen, eine HiFi-Stereo-Lautsprecherbox nach DIN 45 500 mit geringen Kosten herzustellen. Komplette Zeichnungen für Lautsprechergehäuse mit Anweisungen über Dämpfung nebst vollständiger Anweisung für die Herstellung von Schallwand mit Verdrahtungsschema liegen dem Bausatz bei. Der Bausatz ist bestückt mit: 1 Tieftonlautsprecher 275 x 169 mm Ø, Einbautiefe 113 mm, Frequenzbereich 25–5000 Hz, Eigenresonanz 30–35 Hz, 1 Mitteltonlautsprecher 88 mm Ø, Einbautiefe 56 mm, Frequenzbereich 1000 bis 20 000 Hz, Eigenresonanz 100–110 Hz, 1 Hochtonlautsprecher 52,5 x 52,5 mm Ø, Einbautiefe 33 mm, Frequenzbereich 2000–2500 Hz, 1 Frequenzweiche 3 Kanal, Übertragungsfrequenzen 1500 und 4000 Hz, Nennscheinwiderstand 4 oder 8 Ω (bitte bei Bestellung angeben).

Dieser Bausatz ist geeignet für völlig geschlossene Gehäuse von 25–40 l (Kompaktbox). Frequenzbereiche: 25-l-Gehäuse 55–20 000 Hz, 30-l-Gehäuse 50–20 000 Hz, 40-l-Gehäuse 43–20 000 Hz.

Preis DM 59.40

MIKROFONE deutsches Fabrikat

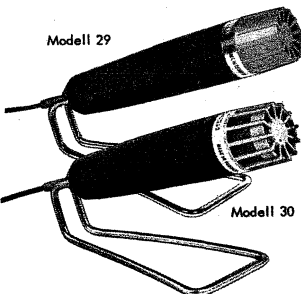


MODELL 29

Dyn. Mikrofon mit Kugelcharakteristik für Sprache und Musikaufnahmen. Empfindlichkeit 0,24 mV/µbar, Impedanz 500 Ω.

MODELL 30

Dyn. Mikrofon mit Richtcharakteristik: Supertiere. Empfindlichkeit 0,25 mV/µbar, Impedanz 500 Ω.

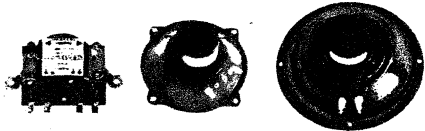Preise: Modell 29 DM 16.65 Modell 30 DM 26.65 Bei 5 St. sort. 10% Rabatt, bei 10 St. sort. 25% Rabatt



SEAS-HiFi-Lautsprecher-Bausatz 91 H

Nennbelastbarkeit 10 W nach DIN 45 573

Dieser Bausatz ermöglicht es Ihnen, eine HiFi-Stereo-Lautsprecherbox nach DIN 45 500 mit niedrigen Kosten herzustellen. Komplette Zeichnungen für Lautsprechergehäuse mit Anweisungen über Dämpfung nebst vollständiger Anweisung für die Herstellung von Schallwand mit Verdrahtungsschema liegen dem Bausatz bei.

Der Bausatz ist bestückt mit: 1 Tieftonlautsprecher 166 mm Ø, Einbautiefe 61 mm, Frequenzbereich 30–10 000 Hz, Eigenresonanz 35–40 Hz, 1 Hochtonlautsprecher 88 mm Ø, Einbautiefe 45 mm, Frequenzbereich 2500–20 000 Hz, 1 Frequenzweiche, Übertragungsfrequenz 4000 Hz, Nennscheinwiderstand 4 oder 8 Ω (bitte bei Bestellung angeben).

Dieser Bausatz ist geeignet für völlig geschlossene Gehäuse von 8–18 l (Kompaktbox). Frequenzbereiche 18-l-Gehäuse 55–20 000 Hz, 10-l-Gehäuse 60–20 000 Hz, 8-l-Gehäuse 70–20 000 Hz.

Preis DM 29.70

Stereo-Magnetsystem für Mikro- und Stereoreifen, Auflagekraft 0,75–1,5 p. Nachgiebigkeit 25 · 10⁻⁶ cm/dyn – Übersprechdämpfung = 25 dB bei 1000 Hz, Übertragungsbereich 20–25 000 Hz. M 75 – G DM 64.40



Stereo-Magnetsystem für Mikro- und Stereoreifen, Auflagekraft 0,75–1,5 p. Nachgiebigkeit 25 · 10⁻⁶ cm/dyn – Übersprechdämpfung = 25 dB bei 1000 Hz, Übertragungsbereich 20–25 000 Hz. M 75 – E DM 74.40




SEAS-Stereo-Kompaktbox Type 73 K

Überall dort, wo kein Wand- oder Bücherregal vorhanden ist, eignet sich besonders diese Ausführung, die durch ihre geringe Tiefe (6,4 cm) hervorsteht.

Diese Stereo-Kompaktbox ist mit hell- oder dunkelgrauem Gewebe lieferbar.

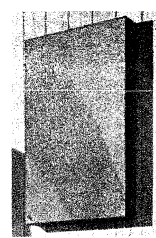
Durch die große Schallwand, 59 x 36 cm, wird eine hohe Klangqualität erreicht.



Technische Daten:

Übertragungsbereich: 60–20 000 Hz
Nennscheinwiderstand: 4–5 Ω
Nennbelastbarkeit: 10 W nach DIN 45 573
Gewicht ohne Verpackung: 4,5 kg
Maße: 59 x 36 x 6,4 cm
Bestückung: 2 Lautsprecher

Preis DM 62.20

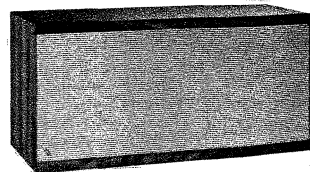

HiFi-SEAS-Stereo-Kompakt-Box Type 74 K, 25 W

HiFi-Kompaktbox – nach DIN 45 500, Bruttovolumen 30 l – Nennbelastbarkeit 25 W nach DIN 45 573, Übertragungsbereich 35–20 000 Hz, Impedanz 4–5 Ω, Ausführung: Teakholz oder NN matt, Maße 58 x 28 x 25 cm.

Preis DM 133.20



Akai's Crossfield-Aufzeichnungsverfahren getestet: SEHR EMPFEHLENSWERT

AKAI X-150 D: extrem breiter Frequenzgang 30–18 000 Hz schon bei 9,5 cm/s.


Die Testergebnisse über AKAI klingen wie Musik in den Ohren! Diese unabhängigen Tests sind des Lobes voll. Die Crossfield-Technik erbringt Meßwerte, die den Testern größte Hochachtung abnötigen.

Aber auch die anderen technischen Daten werden positiv bewertet. So liegt z. B. der Bandklirrrgrad weit unter DIN-Wert (kleiner als 3%) und der Signalrauschabstand ist besser als 50 dB (RMS). Die Gesamt-

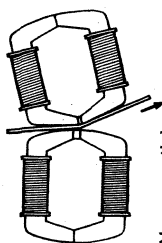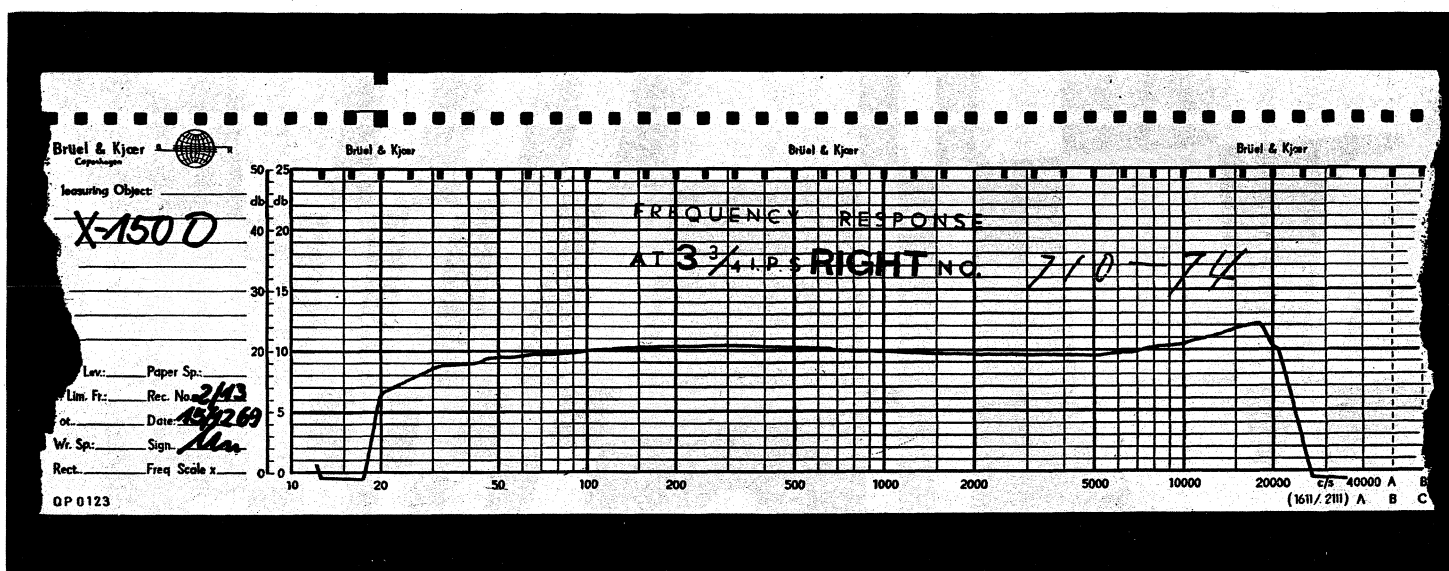Beurteilungen der Test-Institute von HIFI-STEREOPHONIE und der Zeitschrift TONBAND sind für Akai sehr schmeichelhaft. Wir senden Ihnen gern einen Test-Bericht zu. Bitte fordern Sie ihn mit Coupon an



Akai's Crossfield-Aufzeichnungsverfahren verwendet anstelle eines einzelnen konventionellen Tonkopfes zwei gegenüberliegende Köpfe: Der eine führt das Nutzsignal und der andere die Vormagnetisierungsfrequenz auf der Rückseite des Bandes zu. Durch diese Trennung der Signale werden hohe Frequenzen mit größter Präzision aufgezeichnet. AKAI 4-Spurgeräte sind seit vielen Jahren auf dem Weltmarkt mit der Crossfield-Technik erfolgreich und berühmt für extrem hohe Aufnahmeleistungen: 30–9 000 Hz \pm 3 dB bei 4,75 cm/s · 30–18 000 Hz \pm 3 dB bei 9,5 cm/s und 30–23 000 Hz \pm 3 dB bei 19 cm/s.

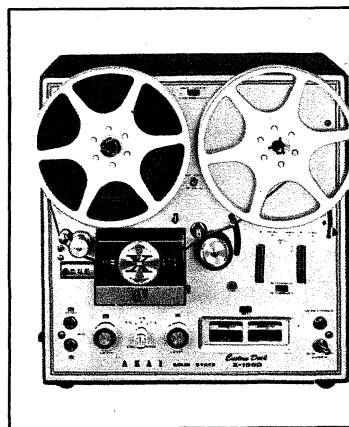

Crossfield-Technik und höchste Laufpräzision bekommen Sie in der Diskothek-bewährten Kleinstudio-Maschine AKAI X-150 D schon für 999 Mark*. Die Computomatic Maschine AKAI X-360 D mit 3 Motoren kostet 2 480,85 Mark*. Dazwischen drei weitere Modelle.
* Richtpreis

AKAI im HiFi-Fachgeschäft
AKAI Service-Zentrale in Buchschlag bei Frankfurt

AKAI®

Weltmarke der HiFi-Stereophonie

An AKAI International GmbH
6079 Buchschlag bei Frankfurt/M.
Am Siebenstein 4

Information


Test-Berichte

Händlernachweis


Name und Adresse deutlich

Germanium-Fotodioden APY 13 ähnl.

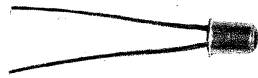Für höhere Sperrspannungen. Eine Fotodiode, welche speziell für den Einsatz von sichtbarem Licht bis in den Infrarotbereich Verwendung findet. Neues Modell im Metallgehäuse 18 B 2, ähnl. TO-18. Der anodenseitige Anschluß ist durch die Nase am Gehäuse gekennzeichnet. Auch für Wärmemessung geeignet.




per Stück DM 3.- 100 Stück DM 240.-
10 Stück DM 27.- 1000 Stück DM 2100.-

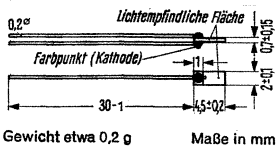
Silizium-Fotoelement BPY 11 ähnl.

Besonders geeignet für den Einsatz in Steuer- und Regelgeräten, zur Abtastung von Lichtimpulsen und Lichtmessungen. Ohne Gehäuse auch für Aufbau von leistungsstarken Abtastsystemen verwendbar.

per Stück DM 2.50 100 Stück DM 210.-
10 Stück DM 23.50 1000 Stück DM 1900.-

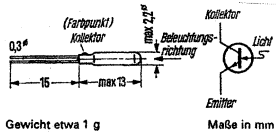
Fototransistor, BPY 61 ähnl.

Ein npn-Silizium-Planar-Fototransistor im Miniatur-Glasgehäuse. Die Steuerung erfolgt durch Lichteinfall, Basis ist nicht kontaktiert.

Kollektor-Emitter-Sperrspannung: $U_{CE} 25 V$
Fotostrom: $IC 1,5 (> 0,9) mA$
($U_{CE} = 5 V$; $B = 1000 Lux$) per Stück DM 7.50

Wir empfehlen Ihnen als Anleitung!

TOPP-Schaltungen, Teil 14, L. Sabrowsky

DM 6.-

Schaltungen mit Fotohalbleitern

Aus dem Inhalt: Lichtrelais und Schmitt-Trigger, optischer Fernschalter mit Blitzlichtauslösung, Gewitterwarngerät (spez. Hilfe für den Funkamateure), Schranke für modulierte Strahlung, optisch gegengekoppelte Lichtschranke, optisches IR-Thermometer, Infrarot-Schaltverstärker sowie weitere Anwendungsschaltungen.


Steckkontaktleiste nach Baukastensystem

Die Kontaktleiste ist im 5-mm-Raster mit 6 versilberten Kontaktfedern versehen, und kann zu beliebigen Gruppen mit 12/18/24 Kontakten (usw.) zusammengefügt werden. Dazu eine Steckkarte $22 \times 30 mm$, gelocht, und mit 6 hartvernickelten Leiterbahnen versehen.

Kontaktleiste und Steckkarte zusammen 1 Stück DM --,95
10 Stück DM 8.50
100 Stück DM 72.-


Schiebetastensatz

(beschr. LW/MW/KW 49/KW 19/UKW), gegenseitig auslösend (Beschriftung kann entfernt werden!), 1 Taste $4 \times UM$, 1 Taste $8 \times UM$, 3 Tasten $6 \times UM$, Abmessungen: $120 \times 87 \times 20 mm$

DM 2.75

Schiebetaste mit Zentralbefestigung

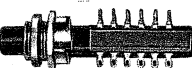Besonders geeignet für VHF-UHF-Umschaltung. Keine mühevollen rechteckigen Ausschnitte mehr nötig, sondern nur noch das Bohren eines 12-mm-Loches.




Bestückung: $4 \times UM$
Für Lötanschluß und für gedruckte Schaltung (Norm 5,5 mm!)
Knopf schwarz glänzend, 8 mm ϕ
per Stück DM 1.60
ab 10 Stück à DM 1.50
ab 25 Stück à DM 1.35

Momentastens-Schalter

$6 \times UM$, mit Befestigungswinkel, Taste schwarz, eckig per Stück DM --,65
10 Stück DM 5.50

Montage-Zubehör für Antenneninstallation

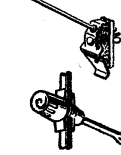
Blitzschutz

für Fenster- und Dachbalkenmontage, feuerverzinkt, mit Schnellkupplung. Best.-Nr. 9086 DM 2.50

Holzschraubisolator

lang, zur Befestigung an Balken, Holzwänden usw., mit gelochtem Schaft und Schnellklemmung. Länge 150 mm. Best.-Nr. 9056 DM --,95

Holzschraubisolator

wie oben, jedoch kurz. Länge 40 mm. Best.-Nr. 8056 DM --,50

Holzschraubisolator

wie oben, jedoch 300 mm lang. Best.-Nr. 0156 DM 1.10

Mastkappe


für 48 mm Rohr- ϕ , feuerverzinkt. Zum Verschließen von Standrohren gegen Regen. Best.-Nr. 2286 DM --,25

Blitzschutz

für Montage an der Dachrinne, mit Klemme, als Dachrinnenüberführung geeignet. Best.-Nr. 1186 DM 3.25

Schlagdübel-Isolator

mit gehärtetem Bolzen zum Einschlagen sowie Isolierkopf. Best.-Nr. 9256 DM --,45

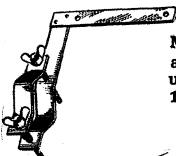
Mastschelle

aus feuerverzinktem Eisen, zur Montage von Weichen, Verstärkern usw., für Rohrdurchmesser bis 60 mm geeignet, Befestigungsschiene 130 mm lang, mit zwei 4-mm-Schrauben und Muttern. Best.-Nr. 2285 DM 1.20


Isolator mit Gewindestange

250 mm, passend für Dachrinnen-, Überführungs- und Erdungsklemmen. Gewinde 6 mm, mit Mutter. Best.-Nr. 3156 DM --,50


Kristallmikrofon-Kapsel

sehr kleine mechanische Ausführung. Hohe Empfindlichkeit $20 \times 15 \times 5 mm$, $I_R = ca. 100 k\Omega$ DM 3.-


Silizium-Gleichrichter für hohe Ströme

Type: 1 N 1561, 50 V 10 A

Diode im Metallgehäuse mit 4,5 mm Gewindestutzen (Kathode am Gehäuse) per Stück DM 3.50
bei 10 Stück DM 3.-
bei 100 Stück DM 2.80

Type: U 45 A (Texas-Instruments)

220 V 1 A, 1 Stoß: 5 A

Diode im Metallgehäuse mit 4,5 mm Gewindestutzen (Kathode am Gehäuse) per Stück DM 1.95
bei 10 Stück DM 1.80
bei 100 Stück DM 1.60

Type: U 46 A (Texas-Instruments)

220 V 1 A, 1 Stoß: 5 A

Diode wie vor, jedoch Anode am Gehäuse per Stück DM 1.95
bei 10 Stück DM 1.80
bei 100 Stück DM 1.60

Die Typen U 45 A und U 46 A sind bestens geeignet für die **Spannungsverdoppelung!**

Ultron-Diode Type SH-1 Z

220 V, Anlegspannung, 100 mA per Stück DM --,50
100 Stück DM 40.-

Semikron-Silizium-Gleichrichter


Type 2,5/0,2, 80 V Anschlußspannung, 2,5 A
Mit Kühlkörper per Stück DM 3.95

Polyester-Kondensatoren

Fabrikat Thomson, 6800 pF/125 V
Sehr kleine moderne Ausführung, $6 \times 10 mm$, axial per Stück DM --,25
100 Stück DM 20.-

Potentiometer für gedruckte Schaltung

6-mm-Achse, 47 mm lang, 5-mm-Raster, Fabrikat Dralowid
50 k Ω Pos. log. per Stück DM --,75
1 M Ω Pos. log. per Stück DM --,75

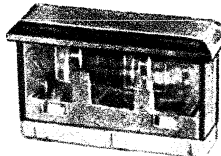
Einbau-Kontrolllampe

220-V-Glimmlampe im Kunststoffgehäuse.
Rechteckige Blende mit Aufschrift. Einbaubmessungen: $33 \times 10 mm$, Höhe 26 mm


Ausführungen:

- A) Aufschrift: Alarm, Gehäuse rot
- B) Aufschrift: Alarm, Gehäuse weiß
- C) Aufschrift: Super, Gehäuse weiß

Preis: per Stück DM 1.50; 10 Stück DM 12.50

Wir suchen für unsere Kunden laufend Industrie-Restbestände, jedoch ist einwandfreie Qualität unbedingt Voraussetzung. Von Angeboten II. Wahl oder Waren minderwertiger Qualität nehmen wir Abstand. Machen Sie uns bitte Ihr Angebot unter der Haanoverschen Anschrift.

Herzlichen Dank

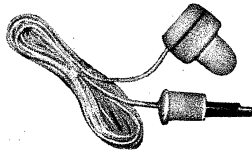

Ohrhörer
Magnetisch, mit Schnur und Stecker, 2,5 mm Durchmesser
per Stück DM -,-85
per 100 Stück DM 75,-
per 1000 Stück DM 650,-

ditto, wie oben, jedoch Stecker 3,5 mm Durchmesser
per Stück DM -,-85
per 100 Stück DM 75,-
per 1000 Stück DM 650,-

raaco



KLARSICHT-MAGAZIN
Stabiler Stahlrahmen, grau hammerschlaglackiert, mit glasklaren Schubladen.
Platz zur reichlichen Unterbringung von sämtlichen Werkstatt-Kleinteilen sowie Werkzeugen.
Gesamtabmessung: 380 x 905 x 150 mm, mit 20 Schubladen 140 x 55 x 35 mm, 2 Schubladen 140 x 140 x 80 mm. Sämtliche Schubladen mit Zwischenstegen für Unterteilungen DM 35,-

Für die ideale Lagerhaltung Ihrer Kleinteile empfehlen wir die: **RAACO-KLARSICHT-HOBBYBOX** für den Heimwerker.




Enorm viel Platz zur Unterbringung von Widerständen, Kondensatoren, Schrauben usw.
Abmessung: 303 x 142 x 138 mm, 6 Schubfächer 64 x 35 x 135 mm, 3 Schubfächer 135 x 135 x 35 mm nur DM 12.25

transco -Lichtblitzstroboskop LSTR 8 mit Xenon-Hochdruckentladungslampe
Jetzt mit Thyristor!



Ein selbstzündendes, freilaufendes Lichtblitzstroboskop f. 220 V~. Die Blitzfolge ist in weiten Grenzen regelbar. Bestens geeignet als Effekt-Stroboskop für Bars, Diskotheken usw.
Fertig montiertes Gerät bestehend aus: Printplatte, MP-Hochvolt-Ladekondensator, Zündtransformator, Spezial-Verdoppler-Gleichrichter, Xenon-Hochdruck-Entladungslampe (Blitzlampe) sowie diverses Kleinmaterial.
Preis des betriebsfertigen Gerätes DM 39.50

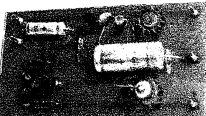

transco

3-W-Verstärker V3, mit eisenloser Endstufe und Siliziumtransistoren. Betriebsspannung: 12 V, Frequenzgang: 50 Hz bis 40 kHz \pm 3 dB, Eingangsimpedanz: \sim 5 k Ω , Klirrfaktor: bei 1000 Hz 2 W = 1%, Ausgangsimpedanz: 4-8 Ω , Ausgangsleistung: 3 W an 4 Ω . Einzeln im Karton verpackt nur DM 12.50



transco präsentiert den V 30


einen 30-W-Hochleistungsverstärker mit eisenloser Endstufe, dem letzten Stand der Technik entsprechend.

Technische Daten: Betriebsspannung: 23-24 V max. 24,0 V - stabilis., Stromaufnahme: \sim 1 A, Ausgangsleistung: bei 1000 Hz Sinus max. 25 W, bei 1000 Hz Rechteck max. 30 W, jeweils an 3 Ω , Anpassung: 3-5 Ω , Klirrfaktor: bei 1000 Hz 18 W 1%, Eingangsspannung: für 18 W \sim 50 mV eff., Eingangsimpedanz: 15 k Ω , Abmessungen: 115 x 100 x 70 mm. Einzeln im Karton verpackt, mit Beschreibung.

Ein Qualitätserzeugnis, zu einem TRANSCO-Preis von nur DM 44.50

Wieder lieferbar! **transco** -Lautsprecher-Weiche

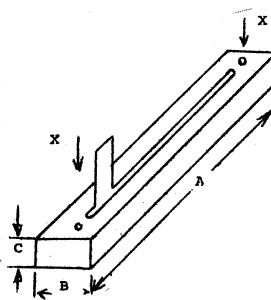Einbaueiche in gedruckter Schaltung für max. 25 W. 4-8 Impedanz. Zum Anschluß von getrennten HOCH-, MITTEL- und TIEFTONLAUTSPRECHERN! Platine: 60 x 84 mm, mit Befestigungswinkel nur DM 10.75



Flachbahn-Schieberegl

für Stereo und Mono. Geeignet für Mischpulte und Kleinstudio-Anlagen. Mit versilberten Schleifern, abgeschirmtes Gehäuse.

Abmessungen: Schlitzlänge: 70 mm
Schlitzbreite: 4 mm

Mono	A = 89 mm	Stereo	90 mm
	B = 16 mm		23 mm
	C = 13 mm		28 mm

Lieferbar in den Werten:

Mono: 10 k Ω lin., 50 k Ω lin., 100 k Ω lin., 10 k Ω log.
Stereo: 10 k Ω lin.

Preis:

Mono	per Stück DM 3.30;	10 Stück DM 28,-
Stereo	per Stück DM 4.80;	10 Stück DM 48,-

Bedienungsknopf grau, hierzu pass: p. Stück DM -,-50

Gitarren-Lautsprecher, 30 W

Ein echter Schlager für den Musikfan!

Spezieller Lautsprecher für die Übertragung von Gitarrenmusik, d. h. extrem hart gelagerte Membrane. Anpassung: 5 Ω , 14 000 Gauß, Frequenzgang: 30-18 000 Hz, Abmessungen: außen 310 mm ϕ , innen 280 mm ϕ , Tiefe 140 mm DM 99.50

EIN AUSSCHNITT

AUS UNSEREM TRANSISTORANGEBOT!

Typ	p. St.	10 St.	Typ	p. St.	10 St.
AA 119	-50	4,-	BF 115	3.50	32,-
AC 105	1,-	9,-	BF 117	2.20	19.50
AC 116	1,-	9,-	BF 167	2.70	25,-
AC 117	1,-	9,-	BF 173	2.90	26.50
AC117/AC175	2.95	-	BF 177	3.10	28.50
AC 122	1,-	9,-	BF 178	3.45	31,-
AC 170	1,-	9,-	BF 179 A/B/C	4.95	47,-
AC 171	1,-	9,-	BF 184	2.85	25.50
AC 175	1,-	9,-	BF 185	3,-	27,-
AC 178	1,-	9,-	BF 194	2.50	22.50
AC178/AC179	2.95	-	BF 195	2.80	23.50
AC 179	1,-	9,-	BF 196	2.50	22.50
AC187/AC188	2.95	-	BF 197	2.65	24,-
AD 149	2.40	21.50	BF 198	2.25	20,-
AD 152	1.80	16,-	BF 199	2.50	22.50
AD 155	1.80	16,-	BF 223	2.90	26,-
AD 161/	-	-	BF 241	2.35	21,-
AD 162	3.95	35,-	BF 254	2.50	22.50
AD 166 y	1.50	13.50	BF 255	2.60	23.50
AD 167 y	1.50	13.50	BF 310	2.60	23.50
AF 101	-60	5.50	BF 311	2.90	26,-
AF 105	-60	5.50	BF 314	3.20	29.50
AF 106	1.50	13.50	BFY 39 III	1.50	13.50
AF 139	1.50	13.50	BSX 38	1.50	13.50
AF 200	1.60	14.50	BSX 53	1.50	13.50
AF 202	1.60	14.50	BSX 80	1.40	13,-
AF 239	1.50	13.50	BSY 44	1.85	16.50
AFY 14	3.65	35,-	BSY 55	2.50	22.50
AFY 15	1,-	9,-	BSY 56	4.75	42.50
AFZ 10	2.95	25,-	BSY 71	2.05	18.50
ALZ 10	5.25	50,-	BSW 10	2.25	20.50
AUY 22	12.95	110,-	BSW 19	2.10	19,-
AUZ 11	8.25	80,-	BC 107/	-	-
BC 107	-60	5.50	BC 177	1.50	-
BC 108	-60	5.50	NBC 116	-50	4.50
BC 109	-60	5.50	NBF 161	-60	5.50
BC 129	1.50	13.50	NBF 175	-60	5.50
BC 130	1.20	11,-	OA 9, kurze	-	-
BC 131	1.45	13,-	Enden	-30	-
BC 147 A/B	1.50	13.50	OA 31	4.95	45,-
BC 170	-90	8.50	OC 602	-50	4.50
BC 171	1.20	11,-	OC 602 Spez.	-60	5.50
BC 172	1.10	10,-	OC 614	-60	5.50
BC 177	1.40	12.50	OC 615	-70	6.50
BC 178	1.55	14,-	2 N 706	1,-	8,-
BC 179 A/B	1.70	15,-	2 N 1305	2.90	26,-
BC 301	1.90	17,-	2 N 1613	1.85	-
BCY 59	1.90	17,-	2 N 1711	2.05	-
BCY 79	2.10	19.50	2 N 3055	5.95	-
BF 114	3.20	29,-			

Preise per 100 Stück bitte anfragen!

FLEXIGLAS-ZUSCHNITTE

Sauberes, neues Material, mit Papierschutzfolie, speziell für Skalen und Musterbau. Stärke: 3 bis 5 mm, Länge ca. 300 mm

Typ PA 11: bis 110 mm Breite, Rot, Glasklar DM 1,-
Typ PA 15: bis 150 mm Breite, Rot, Gelb, Grün, Blau, Milchglas, Glasklar DM 2,-
Typ PA 20: von 150-220 mm Breite, Rot, Gelb, Grün, Blau, Milchglas, Orange, Glasklar DM 3.50
Bitte gegebenenfalls zusätzliche Farbe angeben, da bestellte Farbe vergriffen sein kann.

NEU VON transco

Nachhall- und Vorverstärker NV 1

Universell verwendbar für alle bekannten Nachhallspiralen. Mit Abschaltung und kontinuierlicher Amplitudenregelung. Ausgang für Röhren- und Transistorgeräte (hoch- und niederohmig), Einlochzentralbefestigung. Betriebsspannung 12 V. Abmessungen: 73 x 57 x 30 mm. Eine ausführliche Beschreibung liegt jedem Gerät bei. DM 14.50

Wieder am Lager:

Präzisions-Nachhallgerät, Typ RE-8

Eignet sich vorzüglich zur Nachbestückung von Mono- und Stereoanlagen, Eingang: 5-15 Ω , Ausgang: 10 k Ω , Frequenz: 100...6000 Hz, Verzögerungszeit: 30 ms, Nachhalldauer: 2,5 s, Maße: 225 x 32 x 26 mm, im abgeschirmten Blechgehäuse mit Schwinggummibefestigung DM 9.50

NADLER

Elektronik GmbH

3 Hannover, Hamburger Allee 55
Tel.-Sammel-Nr. 31 52 52, Vorwahl 05 11
Telex 9 23 375

Versand, 3 Hannover, Hamburger Allee 55
Tel.-Sammel-Nr. 31 52 52, Vorwahl 05 11
Telex 9 23 275

NADLER

NADLER

Elektronik GmbH

4 Düsseldorf, Friedrich-Ebert-Straße 41
Telefon 35 14 25, Vorwahl 02 11
Telex 8 587 469

Angebot freibleibend, ab Hannover, Versand p. NN. Preise einschl. MwSt.

NADLER

NADLER

Elektronik GmbH

46 Dortmund, Bornstraße 22
Telefon 52 30 60, Vorwahl 02 31

Verpackung frei, kein Versand unter DM 5,-, Ausland nicht unter DM 30,-

NADLER

ROHDE & SCHWARZ

- Bandbreite 0 ... 10 MHz
- Einstrahl- und Zweistrahl-Ausführungen
- Volltransistorierte Kompaktozillografen mit FET-Eingang
- 12 geeichte Ablenkfaktoren zwischen 10 mV/cm und 50 V/cm \pm 5%
- 22 geeichte Zeitablenkstufen zwischen 200 ns/cm und 2 s/cm \pm 5%
- Automatische Triggerung, Flankenwahl, Pegelwahl, HF-, Zeilen- und Bildsynchronisation
- Bandbreite des X-Verstärkers 0 ... 1 MHz
- Empfindlichkeit des X-Verstärkers 600 mV/cm ... 3 V/cm, ungeeicht einstellbar
- Beleuchtetes Rasterfeld 6 x 10 cm
- 50 mV_{SS} \pm 2% Eichspannungsausgang

VERTRIEBS-GMBH



TELEQUIPMENT

EINE TOCHTERGESELLSCHAFT DER TEKTRONIX-FIRMENGRUPPE

Preisgünstige volltransistorierte 10 MHz-Oszillografen

10 MHz-Oszillografen neuester Technik sind jetzt einem breiten Anwenderkreis erreichbar. Die Eigenschaften und Vorzüge der Typenreihe 54 von Telequipment sind bestimmt durch moderne Bauelemente und moderne Schaltungstechnik. Volltransistoriert, mit FET-Eingang und Rechteck-Kathodenstrahlröhren versehen, sind diesen neuen Telequipment-Oszillografen die hochwertigen Grundeigenschaften gemeinsam und Sie haben die Wahl unter verschiedenen Ausführungen: S54A Einstrahl-Oszillograf · S54U Einstrahl-Oszillograf für Netz- und Batteriebetrieb · D54 Zweistrahl-Oszillograf · D54R Zweistrahl-Oszillograf in Gestellausführung.

Ausführliche Unterlagen und technische Beratung stehen Ihnen bei allen Niederlassungen zur Verfügung.


1 Berlin 10
Ernst-Reuter-Platz 10
Ruf 34 05 36

2 Hamburg 50
Große Bergstr. 213-217
Ruf 38 14 66

75 Karlsruhe
Kriegstr. 39
Ruf 2 39 77

5 Köln
Hohe Str. 160-168
Ruf 23 30 06

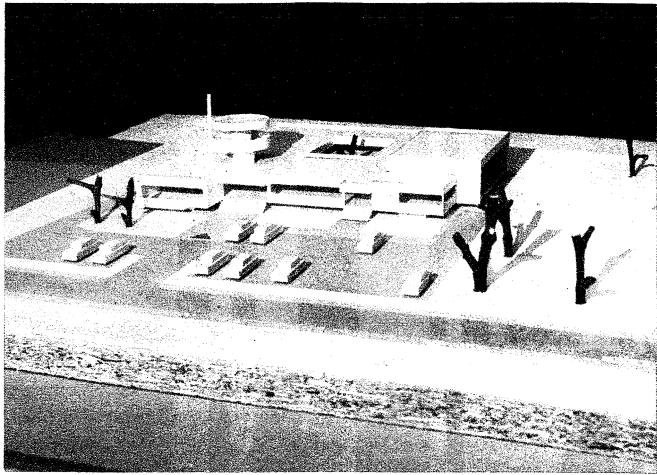8 München 2
Dachauer Str. 109
Ruf 52 10 41



Dies ist das Modell des vom Deutschen Amateur-Radio-Club e. V. in Baunatal bei Kassel geplanten Deutschen Amateurfunk-Zentrums. Der Entwurf wurde in einem internen Architektenwettbewerb unter den Mitgliedern des Clubs ermittelt; dabei fiel der 1. Preis an OM Rudolf Stöhr, Architekt BDA, Frankfurt/Main.

Das Gebäude soll einmal die Hauptverwaltung, die QSL-Kartenvermittlung, eine Rundspruchstation, Schulungs- und Versammlungsräume sowie eine Hausmeisterwohnung beherbergen. Der DARC hofft, das Amateurfunk-Zentrum 1971 fertigstellen zu können.

Elektronik im Musik-Fachgeschäft

Ein kleiner Kreis unserer Leser zeigt großes Interesse an elektronischen Organen und Musikinstrumenten. Das veranlaßte uns, einen Mitarbeiter zu bitten, sich einmal in einem modernen Musikgeschäft umzusehen, in dessen Werkstatt neben dem Instrumentenbauer auch ein Elektroniker tätig sein muß. Beim Besuch in einem bekannten Spezialhaus in der Innenstadt von Köln zeigte sich schon beim Eintritt in den Verkaufsraum der Unterschied zu dem herkömmlichen Musikerbedarfsgeschäft. Zwar steht hier und da noch ein konventionelles Musikinstrument in der Verkaufsvitrine, aber den meisten Platz nehmen elektronische Orgeln, Verstärker, Elektrogitarren, Tonabnehmer u. ä. ein. Nach dem Ausklingen der Akkordeonwelle in den 50er Jahren stieg der Bedarf an elektronischen Musikinstrumenten sehr rasch an. In Köln will man 1967 900 Beatgruppen gezählt haben. Dieser Kundenkreis ist auf der ständigen Suche nach einem neuen Sound (Klang), der sich mit den Worten des Technikers kaum beschreiben läßt. Man will an Ort und Stelle die einzelnen Instrumente erproben, um zu sehen wie weit sie den persönlichen Vorstellungen entsprechen.


Das trifft besonders auf die verschiedenen Systeme elektronischer Orgeln zu. Das bekannteste System der Firma Hammond arbeitet mit einem Tonradgenerator, bei dem ein Synchronmotor gezahnte Metallräder an einem davor angeordneten magnetischen Drehzahl-aufnehmer vorbeiführt, der reine Sinustöne liefert. Der Vorzug dieses nicht billigen Systems ist seine hohe Betriebssicherheit. Daneben gibt es Instrumente mit Oszillatoren zur Tonerzeugung und ein beinahe konventionell zu nennendes Verfahren, bei dem winzige Metallzungen angeschlagen werden, deren Ton ein piezoelektrischer Wandler aufnimmt.

Ein Besuch in der Werkstatt zeigt gleichfalls, daß sich der Arbeitsplatz des Elektrikers recht stark von dem seines Kollegen aus der Rundfunk- und Fernsehtechnik unterscheidet. Im Gespräch erfährt man, daß der Servicetechniker nicht etwa aus der zuletzt genannten Branche kommt und sich musikalische Kenntnisse angeeignet hat, sondern daß er ein ehemaliger Instrumentenbauer ist, der sich nachträglich mit Elektronik befaßt. Er arbeitet auch häufig unter ganz merkwürdigen Bedingungen, denn der Kunde, ein Musiker, bleibt neben ihm stehen und verfolgt seine Tätigkeit mit größter Ungeduld. Am liebsten möchte er seine Orgel sofort wieder mitnehmen. Häufig muß der Techniker auch zum Kunden gehen. Nicht etwa, weil es Transportschwierigkeiten gibt, sondern weil der Musiker am Abend unbedingt sein Instrument wieder haben will. In vielen Reparaturfällen ist nicht der Oszillograf das allein seligmachende Meßgerät, sondern das Musikgehör des Technikers.


Es scheint so, als würde sich hier ein neuer Spezialberuf herausbilden, etwa vergleichbar mit dem des Toningenieurs, der neben soliden technischen Kenntnissen auch über umfangreiche musikalische Fähigkeiten verfügen muß.

Das Fotokopieren aus der FUNKSCHAU ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages gestattet. Sie gilt als erteilt, wenn jedes Fotokopierblatt mit einer 10-Pf-Wertmarke versehen wird (von der Inkassostelle für Fotokopiegebühren, Frankfurt/Main, Gr. Hirschgraben 17/19, zu beziehen). — Mit der Einsendung von Beiträgen übertragen die Verfasser dem Verlag auch das Recht, die Genehmigung zum Fotokopieren laut Rahmenabkommen vom 14. 6. 1958 zu erteilen

REPARIEREN?

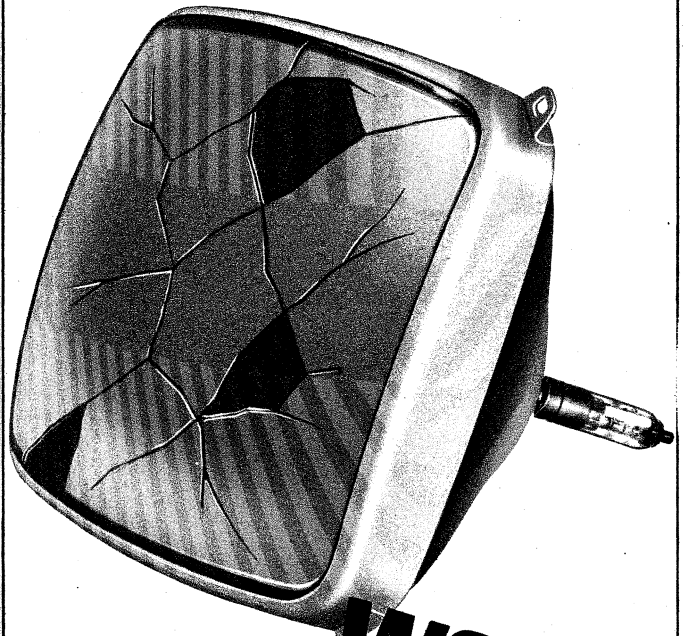


WOZU? ES GIBT DOCH DIE PREISWERTE

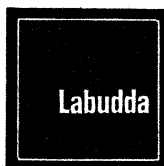

Winfried Labudda
Gesellschaft für elektronische
Bauelemente mbH.
5650 Solingen 11 (Germany)
Merscheider Straße 154
Postfach/Postbox 130125
Telex 8 514 727
Telefon Sa.-Nr. (02122) 7 10 71-75

hit 7600

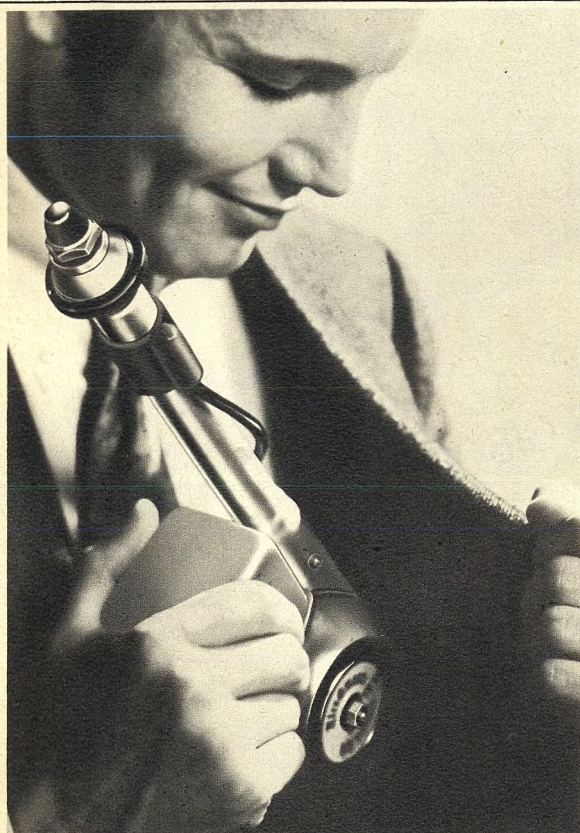die moderne Motorantenne im Westentaschen- format



**leicht einzubauen -
sehr preiswert -
zuverlässig und empfangsstark**

Der Extra-Komfort:
auf Schalldruck fährt die Antenne
automatisch aus, und genau so
automatisch versenkt sie sich wieder
in die schützende Karosserie.
Für viele gängige Wagentypen
vorzüglich geeignet.
Sonderprospekt auf Anfrage.



Hirschmann

Richard Hirschmann Radiotechnisches Werk 7300 Esslingen/Neckar

1.70.47

Meisterlehrgang an der Schulungsstätte des ZDEH

Für die am 20. September 1970 anlaufenden Meisterlehrgänge für Radio- und Fernsehtechnik sowie Elektroinstallation in Vollzeitunterricht nach den Richtlinien des Zentralverbandes des Deutschen Elektrohandwerks und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks werden noch Anmeldungen entgegengenommen. Anmelde-schluß ist Mitte Juli 1970. Rückfragen und Anmeldungen an: Bildungszentrum für Elektrotechnik im Zentralverband des Deutschen Elektrohandwerks, Lauterbach/Hessen, Vogelsbergstraße 25, Telefon 0 66 41/8 04.

die nächste funkschau erscheint

wie seit Jahren gewohnt als großes Berichtsheft der Hannover-Messe. Obwohl die deutschen Hersteller von Rundfunk- und Fern-sehempfängern erstmals nicht ausstellen, werden die Berichte fast den gleichen Umfang erreichen. Im Vordergrund stehen die aktiven und passiven Bauelemente sowie die Meßgeräte. Weiterhin bringen wir einen Überblick über die Technik des angewandten Fernsehens, über die Elektroakustik und die Fernseh- und Rundfunkempfänger der vorwiegend ausländischen Aussteller.

Nr. 12 erscheint als 2. Juni-Heft · Preis 2.50 DM
im Vierteljahresabonnement einschließlich anteiliger Post- und
Zustellgebühren 11.90 DM

Funkschau

Fachzeitschrift für Radio- und Fernsehtechnik,
Elektroakustik und Elektronik

vereinigt mit dem
RADIO-MAGAZIN

Herausgeber:
FRANZIS-VERLAG G. Emil Mayer KG, München

Verlagsleiter: Erich Schwandt

Chefredakteur: Karl Tetzner

Stellvertretender Chefredakteur: Joachim Conrad

Redaktion: Henning Kriebel, Fritz Kühne, Hans J. Wilhelm

Anzeigenleiter und stellvertretender Verlagsleiter: Paul Walde

Stellvertretender Anzeigenleiter: Gerhard Walde

Vertriebsleiter: Georg Geschke

Erscheint zweimal monatlich, und zwar am 10. und 25. jeden Monats.

Zu beziehen durch den Buch- und Zeitschriftenhandel, unmittelbar vom Verlag und durch die Post.

Bezugspreise: Preis des Einzelheftes 2.50 DM. Vierteljahresbezugspreis 11.60 DM plus -30 DM anteilige Post- und Zustellgebühren = 11.90 DM. Kalenderjahresabonnement 42 DM zuzüglich Versandkosten. In den angegebenen Preisen ist die Mehrwertsteuer in Höhe von 5,21% (Steuersatz 5,5%) mit enthalten. - Im Ausland: Jahresbezugspreis 48 DM zuzüglich 6 DM Versandkosten, Einzelhefte 2.50 DM.

Redaktion, Vertrieb und Anzeigenverwaltung: Franzis-Verlag, 8000 München 37, Postfach (Karlstr. 37). - Fernruf (08 11) 59 65 46. Fernschreiber/Telex 522 301. Postscheckkonto München 57 58.

Hamburger Redaktion: 2000 Hamburg 73 - Meindorf, Künnekestr. 20 - Fernruf (04 11) 6 78 33 99. Fernschreiber/Telex 213 804.

Verantwortlich für den Textteil und für die Nachrichtenseiten: Joachim Conrad, für den Anzeigenteil: Paul Walde, sämtlich in München. - Anzeigenpreise nach Preisliste Nr. 15. - **Verantwortlich für Österreich-Ausgabe:** Ing. Ludwig Ratheser, Wien.

Auslandsvertretungen: Belgien: Internationaal Persagentschap PVBA, Karel Govaertsstraat 56-58, Deurne-Antwerpen. - Dänemark: Jul. Gjellerups Boghandel, Kopenhagen K., Solvgade 87. - Niederlande: De Mulderkring N. V., Bussum, Nijverheidswerf 17-19-21. - Schweiz: Verlag H. Thali & Cie., Hitzkirch (Luzern).

Alleiniges Nachdruckrecht, auch auszugsweise, für Holland wurde dem Radio Bulletin, Bussum, für Österreich Herrn Ingenieur Ludwig Ratheser, Wien, übertragen.

Druck: G. Franz'sche Buchdruckerei G. Emil Mayer
8000 München 2, Karlstr. 35, Fernspr.: (08 11) 59 65 46

Die FUNKSCHAU ist der IVW angeschlossen.

Bei Erwerb und Betrieb von Funksprechgeräten, drahtlosen Mikrofonen und anderen Sendeeinrichtungen in der Bundesrepublik sind die geltenden gesetzlichen und postalischen Bestimmungen zu beachten.

Sämtliche Veröffentlichungen in der FUNKSCHAU erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patentschutzes, auch werden Warennamen ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benützt.

Printed in Germany. Imprimé en Allemagne.

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der **Studiengemeinschaft Darmstadt, 61 Darmstadt Postfach 4141**, bei.



gefragt – geantwortet

ist eine in unregelmäßiger Folge erscheinende Rubrik der FUNKSCHAU. Monatlich gehen in der Redaktion Hunderte von Leser-Anfragen ein, wovon manche von allgemeinem Interesse sind. Die Redaktion ist nun der Meinung, man solle kluge Fragen und deren Beantwortung dem Leserkreis nicht vorenthalten. Daher also: gefragt – geantwortet!

Tonabnehmer für ein Spinett

Frage: Ich möchte den Klang meines Spinetts für das Zusammenspiel mit mehreren anderen Instrumenten verstärken. Versuche mit magnetischen Tonabnehmern, wie man sie für elektrische Gitarren benutzt, haben nicht befriedigt. Die Klangverfälschung ist bei klassischer Musik nicht mehr vertretbar. Können Sie mir einen anderen Weg vorschlagen?
T. K. in Stuttgart

Antwort: Magnetische Saitenabtaster verfälschen in jedem Fall den Klangcharakter eines Musikinstrumentes, weil sie den Einfluß des Resonanzbodens oder des „Korpus“ (= Resonanzkörper) auf die Klangfarbe unberücksichtigt lassen. So klingt z. B. eine Elektrogitarre völlig anders als eine natürliche Korpusgitarre. Aber hier ist diese Klangverfälschung sogar erwünscht.

Für das Spinett kommt also nur ein Verfahren in Betracht, das auch die arteigenen „Nebengeräusche“ mit erfäßt, also auch die vom Resonanzboden erzeugten Obertöne und die Anschlaggeräusche. Am besten dürfte diese Aufgabe ein hochwertiges Mikrofon erfüllen, das vermutlich unmittelbar in das Instrument eingebaut werden kann. Wahrscheinlich sind einige Versuche nötig, um den günstigsten Anbringungsort zu ermitteln, der gleichzeitig auch ausreichend sicher gegen akustische Rückkopplung ist.

Unter Umständen führt sogar eine billigere Lösung zum Ziel, nämlich das Aufkleben eines Körperschallabtasters (Kristallsystem) auf den Resonanzboden. Wir erinnern uns an einen solchen Fall: Eine Volksbühne wollte Zithermusik verstärken, aber die üblichen magnetischen Abtaster veränderten den Klangcharakter zu stark. Mit einem Körperschallabtaster klang die Lautsprecherübertragung wesentlich natürlicher. Inwieweit das auch für Spinettmusik gilt, kann nur der Versuch entscheiden.

Offene oder geschlossene Lautsprecherboxen?

Frage: Ich beabsichtige, mir für meine Stereoanlage neue Lautsprecherboxen zu bauen und denke dabei an allseits geschlossene Ausführungen, weil hierfür einige Hersteller außer den Systemen auch die passenden Weichen und genaue Maßangaben für die Gehäuse liefern. Meine bisherigen Boxen neigten alle zum Dröhnen, sie klangen nie so klar und präzise wie die geschlossenen Typen industrieller Fertigung. Mein Problem lautet: Ist der Neubau sinnvoll, oder kann ich durch irgendwelche Kniffe den vorhandenen Boxen ihre Unart abgewöhnen, und was muß ich sonst noch beachten?
A. F. in Vestreno

Antwort: Offen eingebaute Lautsprechersysteme neigen stets zum Dröhnen, weil ihre Membranen nicht genügend bedämpft sind. Man kann dieses Übel mildern, indem man die Membranen mit Schaumstoffstreifen beklebt und das Gehäuse locker mit einer Watteschicht oder dgl. auskleidet. Diese Maßnahmen bringen zwar eine deutliche Klangverbesserung, aber niemals die glasklare und präzise Wiedergabe, wie sie den geschlossenen und ausgestopften Boxen eigen ist. Der Nachteil der zuletzt genannten Art ist ihr erheblich geringerer Wirkungsgrad, mit dem man den klanglichen Gewinn bezahlen muß. Er ist der Anlaß dafür, daß man für einen größeren Wohnraum heute eine Verstärkerleistung von z. B. 2×35 W nicht mehr als übertrieben ansieht. Wenn Sie also zu geschlossenen Boxen übergehen, dann machen Sie sich darauf gefaßt, daß Sie in Zukunft Ihren Verstärker sehr viel weiter „aufdrehen“ müssen, um den gewohnten Lautstärkeindruck zu erhalten.

Lehrbuch für die Amateurfunk-C-Lizenz

Frage: Können Sie mir ein Buch empfehlen, das Anwärter speziell auf die Amateurfunk-C-Lizenz vorbereitet?
W. D. in Neumarkt

Antwort: Es gibt kein Buch, das speziell die Amateurfunk-C-Lizenz behandelt, da bei der Postprüfung im Gegensatz zur A-Lizenz nur der Morseteil entfällt. Daher ist für angehende C-Amateure jedes Lehrbuch für den KW-Amateur geeignet, um sich die erforderlichen Kenntnisse anzueignen. Außer den einschlägigen Büchern aus unserer Radio-Praktiker-Bücherei empfehlen wir besonders unser Amateurfunk-Handbuch, das in völlig neu bearbeiteter Form und wesentlich erweitert im Herbst 1970 erscheint.

Die Dynamischen von TELEFUNKEN

Die Tauchspulenmikrofone „M 610“ und „M 611“ von TELEFUNKEN bieten ein Höchstmaß an Aufnahme- bzw. Übertragungsqualität. Überall da, wo es auf absolute Ton-treue ankommt, finden Tauchspulenmikrofone von TELEFUNKEN ihren Einsatz.

In der Großraumbeschallung. In der Studioteknik. Auf der Bühne. Bei Reportagen. Dynamische Tauchspulenmikrofone von TELEFUNKEN werden mit den schwierigsten akustischen Problemen fertig.

M 610 mit Kugelcharakteristik. M 611 mit Nierencharakteristik. Ihr Auftritt bringt Erfolg.

Technische Steckbriefe:

Tauchspulenmikrofon M 610

- Akustische Arbeitsweise – Druckempfänger
- Übertragungsbereich – 30 ... 17000 Hz
- Leerlaufempfindlichkeit bei 1 kHz – 0,18 mV/μbar
- Impedanz – 200 Ω

Tauchspulenmikrofon M 611

- Akustische Arbeitsweise – Druckgradientenempfänger (Zweiweg-System)
- Übertragungsbereich – 30 ... 17000 Hz
- Leerlaufempfindlichkeit bei 1 kHz – 0,14 mV/μbar
- Impedanz – 200 Ω
- Rückwärtsdämpfung 16 dB



TELEFUNKEN

selbstverständlich
TELEFUNKEN



Von Philips – für Leute vom Fach




Philips Sprays – wirkungsvoll, sparsam und bequem

Kontakt-Spray „CCL“, Kälte-Spray, Isolier-Spray, Löse-Spray
und vier weitere Sprays machen aus Fachleuten noch
schnellere Fachleute. In der Elektronikbranche ist das
entscheidend. Schneller Service macht sich bezahlt.

PHILIPS

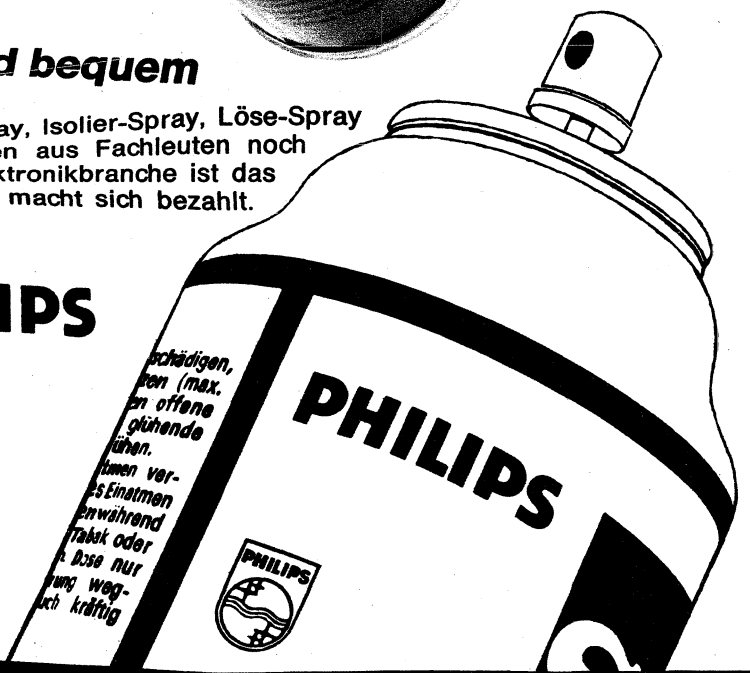abtrennen – auf Postkarte kleben – einsenden an:
DEUTSCHE PHILIPS GMBH, Service-Zentrale,
2 Hamburg 1, Postfach 1093
Ich bin vom Fach – Zeit ist für mich Geld. Daher
interessiert mich Ihr Spraydosens-Programm.
Senden Sie Unterlagen an:



PSE 7011/55 31-1

Musik auf der Autofahrerwelle

Der Autofahrer wünscht sich eine leichte, aufmunternde Unterhaltungsmusik. Er ist immer wieder auf der Suche nach einem solchen Rundfunkprogramm. Durch die Bedienung seines Empfängers wird, besonders bei hohen Geschwindigkeiten, die Fahrsicherheit beeinträchtigt, was weder im eigenen Interesse noch der der anderen Verkehrsteilnehmer liegt. Glaubt man endlich auf der „richtigen Welle“ zu sein, so ist entweder das Programm nach kurzer Zeit wieder zu Ende, oder man landet in einer Werbesendung, die als Lockvogel allgemein ansprechende Musikstücke bringt. So kann es auf der Fahrt von München nach Hannover passieren, daß der Autofahrer viermal – vom Bayerischen Rundfunk, Südfunk, Südwestfunk und Hessischen Rundfunk – u. a. mit „Weißmacher“ gewaschen wurde, viermal „den Duft der weiten Welt“ genießen und viermal symbolisch Kaffee trinken mußte. Man braucht sich daher nicht zu wundern, wenn unter diesen Umständen den Autofahrern „der Kragen platzt“ und sie sich mehr und mehr Kassetten-Tonbandgeräte zulegen, um von den Rundfunkdarbietungen unabhängig zu sein. Verkehrsdurchsagen können sie dann aber nicht mehr erreichen.

Um die Sicherheit auf den Straßen zu fördern, beschlossen die Intendanten der Rundfunkanstalten eine vierte UKW-Senderkette im Frequenzbereich 100 bis 104 MHz aufzubauen und über diese ein attraktives Programm mit Verkehrshinweisen auszustrahlen. Damit aber die Autofahrerwelle tatsächlich eingestellt wird und auch bleibt, bedarf es besonders sorgfältig ausgewählter Musikdarbietungen, die aufmuntern und auch bei der Mehrzahl der Zuhörer ankommen. Das Infar-System mit Zwangsschaltung auf die Autofahrerwelle (FUNKSCHAU 1970, Heft 9, Seite 268) dürfte sich kaum blitzartig durchsetzen. Klavierstücke, Sinfoniekonzerte, aber auch heiße Musik mit „Radaumakers“ sind fehl am Platze, sie schrecken Autofahrer höchstens ab. Auch die oft bei Unterhaltungsmusik eingerissene Unsitte, die einzelnen Darbietungen mit banalen, nichtssagenden Worten zu verbinden, stößt auf Ablehnung. Nicht nur, daß dadurch eine Unterhaltung mit den Mitfahrern gestört wird, sondern es können auch wirklich interessante Meldungen überhört werden. Die gesprochenen Texte müssen daher einen echten Informationswert haben. Sie sollen sich neben den Verkehrshinweisen in erster Linie auf Nachrichten, Wettermeldungen, Zeitansagen und über Verhaltensmaßregeln im Verkehr erstrecken. Daß gelegentlich zur Auflockerung eine lustige Geschichte gebracht wird, dürfte begrüßt werden.

Jedenfalls bedarf es bei der Autofahrerwelle einer gänzlich anderen Programmgestaltung, auf die sich die Musikredakteure der Rundfunkanstalten einstellen müssen. Sie sollten sich daher für eine Woche von ihrem Schreibtisch frei machen und mit Lastwagen und Personwagen als Beifahrer durch die Bundesrepublik reisen, um sich mit den Fahrern über die Programmwünsche zu unterhalten und daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Auch ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Rundfunk und Automobilverbänden anzustreben. Noch wissen wir nicht, ob jede Anstalt ihr eigenes Programm ausstrahlt oder sie sich wie beim Fernsehen zu einer Ringsendung zusammenschließen und jede Sendegesellschaft einen Programmbeitrag leistet. Wesentlich ist aber auch, daß Meldungen über Verkehrsbehinderungen, Verkehrsunfälle und die damit verbundenen Umleitungen so rasch wie möglich über den für diesen Bezirk zuständigen UKW-Sender ausgestrahlt werden. Hier sollte man überprüfen, ob nicht eine direkte Besprechung der Sender von den jeweiligen Landespolizeidirektionen möglich wäre, um wertvolle Zeit einzusparen.

Das Autofahrerprogramm erfordert zusätzliche Investitionen für die Sendereinrichtungen, und es verursacht laufende Kosten für Programm und Leitungsmiete. Dieses Mittel durch Werbung auf der Autofahrerwelle zu beschaffen, ist unstatthaft, weil dem Autofahrer nicht zugemutet werden darf, Tag für Tag die gleichen „geistreichen“ Werbedurchsagen über sich ergehen zu lassen. Man könnte in einem solchen Fall fast von Nötigung sprechen, denn der Verkehrsteilnehmer soll und muß dieses Programm ja hören. Der Effekt wäre Ausweichen auf andere Programme – siehe oben! Vielleicht bietet das Wiedereinführen einer Autoradiogebühr hier den Ausweg aus der finanziellen Klemme.

Heute sind 55 % aller Personenkraftwagen mit einem Empfänger ausgerüstet – aber 20 % aller Autoradiobesitzer mögen unterwegs ihr Gerät nicht einschalten, weil Musik und Sprache stören. Der Prozentsatz der mit Empfangsgeräten ausgestatteten Wagen wird nach Inbetriebnahme der Autofahrerwelle rasch ansteigen, und Zwangsschaltungen wie Infar dürften dann dafür sorgen, daß die Verkehrsdurchsagen doch gehört werden.

Egon Koch

Inhalt: Seite

Leitartikel

Musik auf Autofahrerwelle 341

Neue Technik

Zeitkompression 1 : 385 344

Die Geräte für das VCR-System 344

Aus der Welt des Funkamateurs

KW-Behelfsantennen
für Senden und Empfangen 345

Grundlagen

Lichtschranken 346

Ausstellungen

Besuch der NAB in Chicago 349

Audiovisuelle Darbietungen
im Deutschen Pavillon in Osaka 352

Elektronik

Schließwinkelmeßgerät
für Kraftfahrzeuge 353

Rundfunkempfänger

Der „Ratio“ bekommt Konkurrenz, 1. Teil 359

Farbfernsehempfänger

Erstes Pal/Secam-III-Farbfernsehgerät
in Berlin vorgestellt 348

Stabilisiertes Netzteil
für die Horizontal-Endstufe 362

Professionelle Technik

Richtstrahlantenne ortet
Stratosphärenballone 366

Farbfernseh-Service

Rot-Wiedergabe fehlt 367

Fernseh-Service

Bild fehlt 367

Bild springt auf
und fällt wieder zusammen 367

Regelspannungsfehler
durch fehlerhaften Booster-Kondensator 367

Fernsehgerät
mit verstimmtem Synchro-Oszillator ... 368

Senderabstimmung unkonstant 368

Für den jungen Servicetechniker

Einführung in die Impulstechnik, 8. Teil .. 369

Verschiedenes

Theorie der biologischen Farberlegung
durch Tierversuche bewiesen 354

funkschau elektronik express

Aktuelle Nachrichten 342, 343, 372

Blick in die Wirtschaft 371

Rubriken

Aus der Patentliteratur 348

Beilagen

Funktechnische Arbeitsblätter
Fs 16, Blatt 1 und 2: Das Farbfernseh-
verfahren Secam III opt.

Kurz-Nachrichten

Die Berliner Leasing-Firma Walter Scholz (Vermietung von Geräten und Anlagen der Konsumgüterindustrie) berichtet, daß die Gesamtzahl der Leasing-Verträge auf über 3300 gestiegen ist. **Jeder zweite Vertragsabschluß betrifft einen Farbfernsehempfänger.** Es folgen Personenkraftwagen, Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Hi-Fi-Anlagen und TB-Geräte. * Eine große Kampagne zugunsten der Schallplatte, **damit diese ebenso wie das Buch als kulturell wertvoll eingestuft und somit nur mit 5,5% Mehrwertsteuer (bisher 11%) belegt wird,** plant die deutsche Schallplattenindustrie. Wie eine amerikanische Fachzeitung meldet, sind dafür angeblich 260 000 DM bereitgestellt worden. * In Südafrika haben mehr als 1000 Ärzte **Autokassetten-Abspielgeräte erhalten;** nunmehr bekommen sie jede Woche eine Kassette mit medizinischen Informationen von dem Institut Medical Media zugesandt. Diese Kassetten werden von südafrikanischen Ärzten zusammengestellt, in Johannesburg aufgenommen und in Holland von Philips vervielfältigt. Der Dienst soll demnächst auf alle 8000 Ärzte in Südafrika ausgedehnt werden. * Der von der Bundespost in Auftrag gegebene Film „Norddeich Radio“ wurde vom Hauptverband der deutschen Filmtheater mit dem Kurzfilmpreis ausgezeichnet. * **Alle 498 Gästezimmer im neuen Lon-**

doner Luxushotel „Churchill“ sind mit Farbfernsehgeräten ausgestattet. Wegen der schwierigen Empfangslage inmitten hoher Gebäude mußte eine UHF-Antenne mit extremer Bündelungsfähigkeit (74 Elemente!) aufgebaut werden. * Die beiden **schwimmenden Piratensender Radio Hauraki und Radio International vor der Küste Neuseelands** dürfen das nasse Element verlassen und nunmehr vom festen Land aus senden. Es sind die ersten kommerziellen Stationen in Neuseeland. * Der Deutschlandfunk (DLF) hat beim Bundesverkehrsminister erneut **Lizenzen für den Betrieb von UKW-Sendern im Bereich 100...104 MHz** beantragt, um seine Hörbarkeit zu verbessern. In der DDR, wo der DLF zu den viel gehörten Sendern zählt, sind jedoch die Rundfunkgeräte durchweg nur mit einem UKW-Bereich von 87,5 bis 100 MHz versehen. * Hewlett-Packard (USA) hat einen **Silizium-Bipolar-Transistor mit einer oberen Grenzfrequenz von 15 GHz** entwickelt. Er liefert bei einer Kollektor-Basis-Spannung von 15 V und einem Kollektorstrom von 20 mA einen Gewinn von 100. Auf 8 GHz werden 50 mW Leistung abgegeben. * Die Deutsche Bundesregierung schenkte Ceylon, einer Meldung von Radio Schweden zufolge, **drei Mittelwellensender,** deren erster in Maho im Norden der Zentralprovinz in Betrieb genommen wurde.

25 Jahre Sennheiser electronic

Anläßlich seines 25jährigen Jubiläums am 1. Juni gibt Sennheiser electronic, Bissendorf bei Hannover, erstmalig detaillierte Umsatzzahlen bekannt. Das Einzelunternehmen ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu dieser Veröffentlichung nicht verpflichtet.

Dr.-Ing. Sennheiser gründete nach Kriegsende eine Werkstatt in Wennebostel bei Hannover und nannte sie *Laboratorium Wennebostel*. Nachdem die ersten Jahre bis zur Währungsreform, in denen nur Meßgeräte gefertigt wurden, überwunden waren, beruhte das Geschäft der Firma weitgehend auf Absprachen mit der elektronischen Industrie, *Labor W.*, wie es abgekürzt genannt wurde, war ein geachteter Zulieferant, dessen Mikrofone die Markenbezeichnung vieler Großkunden trugen.

Tatsächlich lag auch im ersten Lebensjahrzehnt der Anteil des sogenannten Industriegeschäftes bei 90% vom Gesamtumsatz; die Erlöse befriedigten durchaus. Später wurden die Erträge aus dieser Seite des Geschäftes geringer, so daß die Geschäftsführung sich zum gezielten Aufbau eines eigenen Markenabsatzes entschloß, u. a. auch wegen der durch Industrie-Großaufträge nicht immer erreichbaren gleichmäßigen Auslastung der Produktionskapazität.

1958 änderte Dr.-Ing. Sennheiser, seit einiger Zeit sozusagen nebenamtlich auch Professor an der Technischen Hochschule Hannover, den Firmennamen in Sennheiser electronic und baute ein Netz von freien Vertragshändlern im In- und Ausland auf. 1964 erreichte der Anteil des Markengeschäftes bereits 23% vom Gesamtumsatz; 1966 lag er bei 39% und 1969 bei genau der Hälfte. Parallel dazu wurde dem Export vermehrte Aufmerksamkeit gewidmet. Von 22% Anteil am Gesamtumsatz stieg dieser auf über 28% im Jahre 1966 und auf 34% im Jahre 1969.


Nicht minder interessant verlief die Umsatzsumme (in Millionen DM): 1963 – 12,8; 1966 – 15,2; 1968 – 16,9 und dann steil ansteigend auf 22,7 im Jahre 1969.

Zu diesem Erfolg des eigenen Markenabsatzes trugen Mikrofone, wie das MD 421 (bis heute über 100 000 Stück), der „offene“ Stereo-Kopfhörer HD 141 (mehr als 150 000 in knapp zwei Jahren) bei, ferner Spezialerzeugnisse, wie die drahtlose Mikrofonanlage Mikroport, die von Fernseh- und Rundfunkorganisationen viel benutzt werden.

Sennheiser electronic leidet wie andere Unternehmen auch unter der Knappheit der Arbeitskräfte. Das hat das Zurückstellen mancher aussichtsreicher Neuentwicklung bewirkt, für die einfach keine Kapazität frei ist. Sobald die Konjunktur einmal nachläßt und der Arbeitsmarkt sich etwas entspannt, hat das Bissendorfer Unternehmen interessante neue Produkte „im Rohr“. Aber auch ohne diese geht es stetig aufwärts. 1970 werden 26 Millionen DM Umsatz mit einem Markengeschäft von über 50% und einem Exportanteil von 35% erwartet. Es werden zur Zeit über 750 Mitarbeiter beschäftigt.

Am 1. Juni hat Professor Sennheiser Freunde des Hauses zu einem kleinen Empfang im Hotel Intercontinental Hannover geladen. Ihm gratulieren auch die Mitbewerber, mit denen er im Fachverband Phonotechnik des ZVEI gemeinschaftlich berührende Fragen bespricht; hier führt Prof. Sennheiser seit einigen Jahren den Vorsitz.

Auf den Standort kommt es an

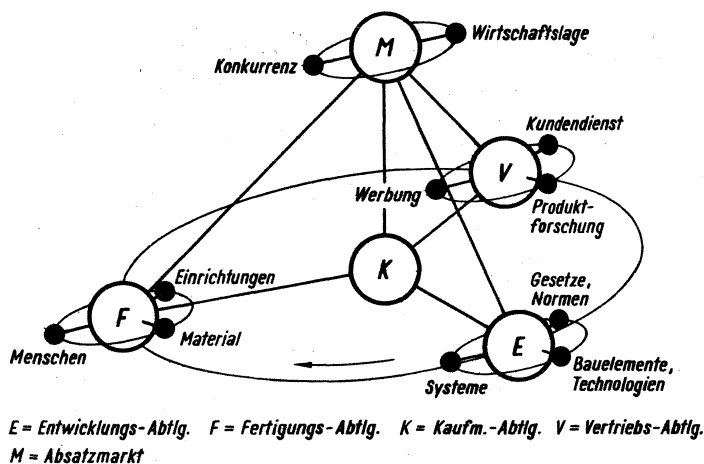

Als eine Art von Planetensystem stellt man sich bei AEG-Telefunken die Beziehungen zwischen den einzelnen Abteilungen eines Unternehmens der Rundfunk- und Fernsehgeräteindustrie vor. Die Sonne im Zentrum ist

die kaufmännische Abteilung; um sie kreisen die Planeten Entwicklung, Fertigung und Vertrieb, jeweils versehen mit drei Monden. Über allem aber thront der Markt, beeinflusst von den Faktoren Konkurrenz und Wirtschaftslage.

Aus der Wirtschaft

Umsatzexplosion bei der Alldiephi. Die gesamten deutschen Interessen der Philips-Gruppe im Bundesgebiet und West-Berlin sind in der Dachgesellschaft Allgemeine Deutsche Philips Industrie GmbH (Alldiephi) zusammengefaßt. Diese legte jetzt den Geschäftsbericht für 1969 vor, der mit einem Plus von 34% d. h. mit einem Netto-Umsatz von 1,821 Milliarden DM abschließt. Allerdings ist der Sprung deshalb so groß, weil zum ersten Male die Erlöse der Philips Electrológica GmbH mit aufgenommen wurden. Ohne diese liegt die Umsatzzunahme bei immerhin noch 26%. Die guten Erfolge erstrecken sich auf so gut wie alle Geschäftsbeiriche. Besonders erfolgreich war Philips bei Farbfernsehgeräten, während die Umsätze bei

Schwarzweißempfängern nur wenig zurückgingen. Die Kapazität der Fabriken im Bundesgebiet und West-Berlin war bis zur Grenze ausgelastet. Die Belegschaft stieg von 24 500 per 31. 12. 68 auf 31 100 zum Jahresende 1969. 74% des Neuzugangs entfielen auf den Produktions- und Forschungsbereich, 26% auf Verwaltung und Vertrieb. Philips ist am deutschen Markt mit folgenden Hauptindustriegruppen tätig: Rundfunk-Phono-Magnetton, Fernsehen, Audio-Video-Technik, Haushaltgeräte, Bauelemente, Informationstechnik, Meß- und Regelungstechnik, Datensysteme, Röntgen- und medizin-elektronische Einrichtungen, chemisch-pharmazeutische Produkte, Glas und wissenschaftliche Forschung.

Zahlen

490 700 Farbfernsehgeräte sind nach den nunmehr vorliegenden offiziellen Zahlen im Jahr 1969 im Bundesgebiet hergestellt worden; davon gingen 110 000 Stück in den Export.

42 Einzelsysteme enthält jeder der zwei Riesenlautsprecher, die die japanische Firma Pioneer auf dem Festival Plaza in der Weltausstellung Expo '70 in Osaka installierte, darunter vier 51-cm-Baß-Systeme. Jeder Lautsprecher wiegt sieben Tonnen und kann mit 400 W belastet werden.

Den **15millionsten Fernsehempfänger** lieferte Matsushita Electric Co. im Januar dieses Jahres aus. Die Produktion von Fernsehgeräten war im Jahre 1952 begonnen worden. Für die ersten fünf Millionen Geräte benötigte das Unternehmen elf Jahre, für die zweiten fünf Millionen nur noch vier Jahre, und für die dritten fünf Millionen Stück waren nur ein Jahr und neun Monate erforderlich.

Für **11,1 Millionen Dollar** exportierten die USA im Jahre 1968 — die Zahlen für 1969 liegen noch nicht vor — Hi-Fi-Stereoerzeugnisse in das Bundesgebiet. 6 Millionen Dollar entfielen auf Stereo-Tonbandgeräte, Mikrofone und Einzelteile. Der Einfuhrzoll liegt je nach Geräteart zwischen 6,3% und 17,2%.

427,5 Millionen DM betrug 1969 der Bruttowert aller Fernseh-Werbeinschaltungen im Ersten Fernsehprogramm (ARD); im Zweiten Programm (ZDF) lag der Bruttowert bei 221,3 Millionen DM.

Fakten

Am **24. März** startete die Volksrepublik China ihren ersten Satelliten. Er wiegt 173 kg und läuft auf einer elliptischen Bahn mit 445 km bzw. 2373 km Erdbandstrecke in jeweils 114,07 Minuten um die Erde. Die Bahnneigung beträgt 68,45°. Auf 20,01 MHz wird etwas unendlich die Melodie „Tung Fang Hung“ (Der Osten ist rot) ausgestrahlt. Am 16. Mai hörten alle Sendungen auf, offenbar wegen Erschöpfung der Batterien.

(Bahndaten nach Auskunft der Sternwarte Bochum, Institut für Weltraumforschung.)

Wie aus einer noch nicht ausgelegten Patentschrift hervorgeht (Anmelder ist AEG-Telefunken, als Erfinder sind genannt Schüler, Redlich, Dieckopp und Klemm), ist es offenbar gelungen, eine Kunststoffplatte als Träger für Bild- und Tonsignale zu schaffen. Das Abspielgerät nach Art eines Plattenwechslers soll nicht mehr als 500 DM kosten. Eine Vorführung für die Fachwelt ist in der zweiten Juniwoche in Berlin geplant, wovon möglichst handelt es sich dabei um eine weit vor dem Liefertermin liegende Veranstaltung, die wegen der Konkurrenzsituation auf dem audiovisuellen Gebiet vorgezogen wird. — Wie man von unterrichteter Seite erfährt, scheint es gelungen zu sein, auf einer solchen Platte Wellenlängen bis herab zu 1...2 µm zu fixieren und 100 Rillen pro Millimeter unterzubringen. Je nach Bildqualität dürften sich Spielzeiten von 5 bis 10 Minuten ergeben. Die Wiedergabe erfolgt auf einem Fernsehempfänger, Selbstaufnahme ist natürlich unmöglich.

Alle heute bekannten audiovisuellen Einrichtungen stellte Ing. Thiele (Zeiss Ikon AG, Stuttgart) auf der 111. Vortragsveranstaltung der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft in Hamburg vor. Mit einer behelfsmäßig aufgebauten Laseranordnung und Kompaktkamera konnte sogar ein Stück *Selectavision*-Film sichtbar gemacht werden, wobei die außerordentlich hohe Auflösung der in Form plastischer Hologramme fixierten Aufzeichnung zu erkennen war. Weiter wurden vorgeführt: *Colorvision* von Nordmende (Super-8-Film, elektronisch abgetastet), *EVR* in Schwarz-

weiß, Philips-Videorecorder LDL 1000 und einige auf der Basis von Super-8-Film arbeitende audiovisuelle Lehrgeräte.

Gestern und Heute

Ab 3. Juni ist der Europa-Rundstrahler der Deutschen Welle auf 6075 kHz = 49,38 m auch mit einer Mittagssendung hörbar. Es wird das neue Europa-Programm in deutscher Sprache ausgestrahlt; nunmehr täglich von 8 bis 10.10 Uhr, 12 bis 14.10 Uhr und 17 bis 19.10 Uhr. Eingestreut sind neun Nachrichtensendungen und sechsmal Kommentare und Presseschauen.

Die Gerüchte über die Änderung der spanischen Haltung in der Farbfernsehfrage haben sich nicht bestätigt. Die spanische Regierung hält unverändert an ihrer Entscheidung für das Pal-System fest. Inzwischen wird bekannt, daß auch die italienische Regierung ihre Entscheidung für Pal getroffen hat, so daß die langjährige Unsicherheit in Italien ein Ende hat.

Der Turm der 300 Jahre alten evangelischen Kirche in der nordbayerischen Gemeinde Tettau war durch die schwingenden Glocken vom Einsturz bedroht. Hilfe brachte die Elektroakustik. Wie die BASF mitteilt, nahm man das Geläut auf Tonband auf. Seither ertönt der Klang der Glocken vom Band über Verstärker und Lautsprecher.

Morgen

„Ich ziehe alle Register, wir wollen eine besondere Image-Werbung für Berlin betreiben“, erklärte der Direktor der Berliner Ausstellungen, Horst-Ludwig Stein, vor der Berliner Presse. Er meinte die Internationale Funkausstellung 1971 (27. 8. bis 5. 9.), die ein großes Äther-Festival werden soll. Es ist heute schon zweifelhaft, ob der bis 1971 fertigzustellende Hallenraum mit etwa 85 000 qm ausreichen wird; die Messeleitung hält vorsorglich provisorische Hallen mit weiteren 15 000 qm bereit. Über die Fachverbände der deutschen Funk- und Phonoindustrie und über die Sendeanstalten sind die jeweiligen ausländischen Partner eingeladen worden; außerdem hat das Auswärtige Amt in allen Ländern, mit denen die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen unterhält, auf dieses Ereignis hingewiesen.

Die Spiele während der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko (31. 5. bis 21. 6.) werden von mexikanischen Fernsehgesellschaften aufgenommen; die beiden Kamerateams der ARD befassen sich lediglich mit dem Geschehen am Rande. Die ARD schickt 36 Mitarbeiter nach Mexiko, darunter vier Kommentatoren. Zur Ausrüstung gehört auch ein Videorecorder vom Typ Ampex VR 3000.

In Hannover haben die Bauarbeiten für ein 200-qm-Fernsehstudio des Norddeutschen Rundfunks begonnen. Es soll das 1960 mit einer befristeten Baugenehmigung errichtete jetzige Studio ersetzen und selbstverständlich voll farbtüchtig sein. Zugleich begann der Bau eines Mehrzweckgebäudes für die Fernsehredaktion und das Kasino. Der NDR hat inzwischen 400 feste und freie Mitarbeiter in Hannover. Im November des Vorjahres hatte man auf dem Gelände am Maschsee einen 50-m-Mast errichtet, der als Träger der Richtfunkstation für Direktübertragungen aus dem Raum Hannover dienen soll. — Für die sieben Millionen Einwohner Niedersachsens stehen zur Versorgung mit dem Ersten Programm acht Fernsehsender und 52 Umsetzer zur Verfügung. Vorgesehen ist ein neuer zentraler Sender bei Soltau/Visselhövede; er soll in etwa drei Jahren fertig sein und den Empfang für 140 000 Bewohner wesentlich verbessern. Weitere Füllsender sind in allen Teilen Niedersachsens in der Planung.

funkschau elektronik express

Farb-Bildröhren werden knapp

Die Vorausschätzungen der Produktionszahlen von Farbfernsehempfängern im Bundesgebiet und in Europa sind beträchtlich gestiegen. Die Formatumstellung auf 66-cm-Röhren führte zu vorübergehendem Fertigungsausfall. Die zu erwartende Dünnhals-Bildröhre ist noch umstritten. Lesen Sie unseren Beitrag auf Seite 371 dieses Heftes.

Männer

Dr. Alexander Kraus, 54, Leiter des Entwicklungslaboratoriums für Leistungs- und Dämpfungsmeßgeräte, Meßempfänger und Scheinwiderstandsmeßgeräte von Rohde & Schwarz, erhielt von der Technischen Universität Stuttgart für das Sommersemester 1970 einen Lehrauftrag für die Vorlesung „Hochfrequenzmeßtechnik“.

Georg Lauterbach, 63, Leiter der Saba-Serviceorganisation in Villingen, beging am 1. Mai das 40jährige Jubiläum seiner Firmenzugehörigkeit. Er kam schon 1927 in den USA mit dem Rundfunk in Berührung, indem er eine Fachschule für Rundfunktechnik besuchte. 1930 kehrte er nach Deutschland zurück und trat bei Saba als Kundendienstleiter und Fachberater ein. Der Service war damals dezentralisiert, er lag allein bei den Generalvertretern, und die Organisation von Händlerkursen war eine absolute Neuheit. Saba hatte zu jener Zeit um 8 Millionen Reichsmark Jahresumsatz. Lauterbach betätigte sich damals nebenamtlich auch als Dozent für Rundfunktechnik bei der Fachgruppe Rundfunk in der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel Berlin. — 1950 übernahm G. Lauterbach die Leitung der Saba-Service-Organisation, als Saba gerade mit der Kühlschränkfertigung begann (die später wieder aufgegeben wurde), und 1300 Mitarbeiter hatte. Er baute die Kundendienstorganisation hervorragend und modern auf, kein Wunder daher, daß der Fachverband Rundfunk und Fernsehen ihm die Leitung seiner Kommission anvertraute.


Franz Römer, ehemaliger Geschäftsführer des Fachverbandes Rundfunk und Fernsehen im ZVEI, beging am 4. Juni seinen 75. Geburtstag.

Prof. Wilhelm T. Runge, langjähriger Leiter des Telefunken-Forschungsinstituts Ulm und vierzig Jahre dem Hause verbunden, wird am 10. Juni 75 Jahre alt.

Anton F. Woltjes, Direktor und kaufmännischer Leiter der Mikrofonfirma Eugen Beyer, vollendete am 21. Mai sein 60. Lebensjahr. Der gebürtige Friese, Sohn eines Reeders, ist seit 1945 auf dem Gebiet elektroakustischer Wandler tätig. Mit kaufmännischem Gespür und technischem Einfühlungsvermögen hat er entscheidend zu der heutigen Bedeutung der schmalen Branche dieser phontechnischen Spezialfirmen innerhalb des weiten Bereiches der Elektroindustrie beigetragen.

Zeitkompression 1:385

COM, d. h. compressed multisound, nennt Dipl.-Ing. G.-G. Gassmann das von ihm und seinen Mitarbeitern im Zentralen Applikationslaboratorium der ITT Bauelementegruppe Europa erarbeitete Verfahren zur gleichzeitigen Übertragung von zwölf (in Sonderfällen 24) Tonkanälen zusammen mit einem Fernsehprogramm. Wir gingen auf diese aufsehenerregende Neuerung bereits in Heft 10, Seite 339, kurz ein. Wenn nicht alles trügt, so ist damit ein Problem des direkten Fernsehempfanges vom Synchronsatelliten durch jedermann auf der Erde gelöst. Die Vielsprachigkeit in dem vom Satelliten bedienten größeren terrestrischen Gebiet hat ihre Schrecken verloren. Der Fernsehempfänger der Zukunft wird einen Sprachwahlnopf tragen, mit dem sich jeder seine ihm gemäße Sprache einstellt.

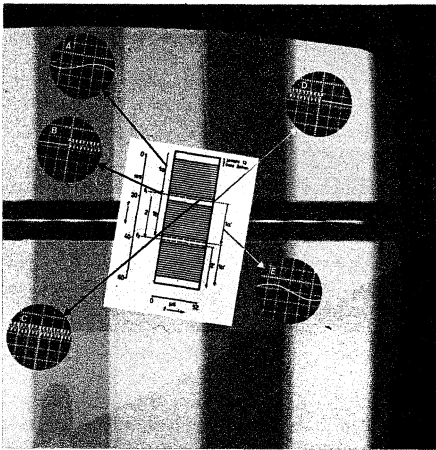

Das Prinzip ist einfach; es geht auf die Erfahrung zurück, die jeder Tonbandamateur macht, wenn er z. B. eine 9,5 cm/s-Sprach- oder Musikaufnahme mit 19 cm/s abspielt: Die Wiedergabe beansprucht nur die halbe Zeit, aber die Frequenzlage ist doppelt so hoch. Man darf auch sagen: Die halbierte Übertragungszeit erfordert bei gleichem Informationsinhalt eine Verdoppelung des Frequenzbereiches bzw. der Bandbreite. Im gewählten Beispiel beträgt der Zeitkompressionsfaktor 1:2, im COM-System jedoch 1:385 bei entsprechend wachsender Bandbreite für die Tonübertragung.

Wohin mit diesem Frequenzbündel? Jedes Fernsehsignal besteht aus zeitlich aufeinanderfolgenden Einzelbildern, getrennt durch kurze Pausen für einige Prüfzeilen und zwölf Leerzeilen. In jede Leerzeile wird nunmehr ein zeitkomprimiertes Tonsignal eingeschoben, so daß der Sender sequentiell arbeitet, abwechselnd als Ton- und als Bildsender. Er überträgt jeweils zwischen zwei Bildern zwölf zeitlich aufeinanderfolgende, zeitkomprimierte Tonsignale. Der daneben abgestrahlte amplitudenmodulierte Begleitton alter Art bleibt davon unberührt.

Unser Titelbild zeigt in der Mitte eine Darstellung von drei aufeinander folgenden Fernsehbildern (Halbbilder) mit den zugehörigen Zeitabständen. Bei 50 Bilder/s dauert die Übertragung eines Bildes mit Pause zusammen 20 ms; eine Bild- bzw. Leerzeile wird in 52 µs geschrieben, und für den Zeilenrücklauf braucht man 12 µs, die nicht für die Tonübertragung benutzt werden dürfen, sondern für Zeilen- und Farbsynchronimpulse frei bleiben müssen.


Zwecks Zeitkompression wird das erste Tonsignal während der Zeit 1a senderseitig in einen Speicher geführt. Sobald bei t_1 die zugeordnete Leerzeile beginnt, sendet der Speicher das Tonsignal während der Dauer dieser Zeile in zeitkomprimierter Art aus. Eine ähnliche Speicheranordnung befindet sich im Fernsehempfänger, die das aufgenommene zeitkomprimierte Tonsignal während der Dauer der nächsten Bildübertragung 1a' in zeitgedehnter Form wieder abgibt. Gleichzeitig läuft in den Speicher am Sender die Fortsetzung des Tonsignals 1b ein. Dieses Spiel setzt sich während der folgenden Bilder in ana-

loger Weise fort. Weitere Tonsignale können parallel dazu in der gleichen Form über andere Leerzeilen übertragen werden. Bei der europäischen Fernsehnorm mit 625 Zeilen und 5 MHz Bandbreite beträgt die Zeitkompression $52 \mu s : 20 ms = 1 : 385$ und die Bandbreitenexpansion entsprechend $385 : 1 = 5 MHz : 13 kHz$. Das Tonsignal ist durch die Zeitkompression dem Bildsignal mit identischer Bandbreite nicht nur technisch sehr ähnlich geworden, sondern auch sequentiell mit ihm vereinigt. Dieses integrierte Bild/Ton-Signal läßt sich auf Bildbandgeräten wie ein normales Bildsignal speichern und in gleicher Weise verarbeiten. Auch kann es bei Übertragungen über Satelliten im GHz-Bereich in frequenzmodulierte Art überführt werden. Im Titelbild ist das Oszillogramm A das normale Nf-Begleit-signal zum Fernsehbild; B zeigt den Übergang vom normalen Nf-Signal zum komprimierten 5-MHz-Signal; C gibt das komprimierte Signal in einer Leerzeile wieder; D ist der Übergang zum dekomprimierten Tonsignal und E das wiederhergestellte Nf-Signal für die Wiedergabe. Die Oszillogramme A und E bzw. B, C und D sind mit unterschiedlicher Zeitbasis geschrieben, daher ähnelt die Kurve in A und E in den Oszillogrammen B und D eher einer Geraden.


Die Geräte für das VCR-System

In Heft 10 berichteten wir auf Seite 311 über das von Philips entwickelte Video-Cassetten-System VCR, dem führende europäische Firmen der Unterhaltungselektronik bereits zugestimmt haben. Wir konnten die Abbildungen der Geräte aus Platzgründen nicht mehr unterbringen, was wir hiermit nachholen. Bild 1 zeigt den Video-Cassetten-Recorder Typ 1205 mit eingebautem Fernsehempfangsteil, womit Unabhängigkeit bei der Aufnahme vom daheim betriebenen Fernsehgerät gewährleistet ist (Beispiel: Man kann zu Hause das Erste Programm ansehen und parallel dazu das Zweite Programm auf Videoband aufnehmen, nötig ist lediglich eine Empfängerweiche am unteren Ende des Antennenkabels). Bild 2 zeigt die Kassette mit dem Halbzollband für 60 Minuten Spieldauer, versehen mit zwei Tonspuren. Sie kann in

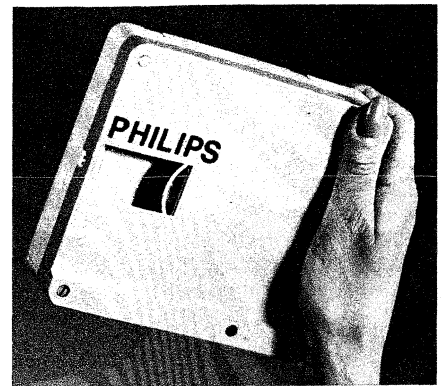das Gerät ebenso leicht eingelegt werden wie die bekannten Compact-Cassetten in die einfachen Kassetten-Tonbandgeräte. Ein Zurückspulen des Bandes ist nicht nötig.



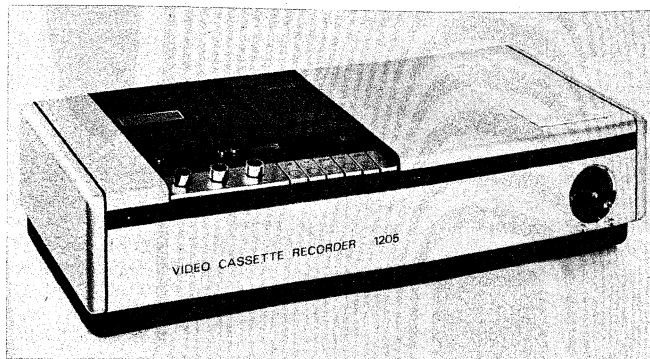▲ Bild 2. Kassette mit Halbzoll-Magnetband, ausreichend für eine Aufnahmezeit von 60 Minuten



◀ Bild 1. Farb-tüchtiges Philips-VCR-Gerät, Typ 1205, mit eingebautem Empfangsteil

KW-Behelfsantennen für Senden und Empfangen


Funkamateure verwenden für den KW-Betrieb meistens mehr oder weniger kostspielige Spezialantennen. Sie sind für den jeweiligen Bereich oder als Multibandtypen ausgelegt und werden vorwiegend aus Gründen optimaler Abstrahlung auf dem Hausdach oder im Garten aufgestellt. In Stadtgebieten, modernen Wohnsiedlungen oder auf Hochhäusern ist es manchmal nicht möglich, einen Mehr-Element-Rotary Beam oder eine W 3 DZZ-Antenne unterzubringen.

Für diese Fälle eignen sich Behelfsantennen verschiedener Formen und Abmessungen, je nach dem ausnutzbaren Raum. Da es sich vielfach um Kompromißlösungen handelt, dürfen an die Leistungsfähigkeit solcher Antennengebilde keine zu hohen Ansprüche gestellt werden. Aus der Vielfalt möglicher Behelfsantennenarten wollen wir einige bewährte Ausführungen vorstellen. Da der Aufbau wenig aufwendig ist, interessieren diese Beispiele auch den Anfänger.

Innenraumantennen für Allbandbetrieb

Langdrahtantennen lassen sich auf verschiedene Art, je nach Beschaffenheit und Größe des Dachbodens verspannen. Als Draht eignet sich isolierte Litze (1,5 bis 2,5 mm²), die mit Abstandsisolatoren an Balken, Mauervorsprüngen usw. befestigt wird. Einige Beispiele sollen die sich hauptsächlich bietenden Möglichkeiten nach Vorschlägen von J. N. Roe (G 2 VV) demonstrieren.

Sämtliche Antennen sind vom Sender bis zum Endpunkt 20,73 m lang. Bild 1 zeigt eine im Dachboden verspannte KW-Antenne, bei der die Funkanlage etwa in der Hausmitte untergebracht ist. Die Gesamtlänge wurde folgendermaßen aufgeteilt: AB = 10,57 m, BC = 6,16 m und CD = 4,00 m. Die Abmessungen der einzelnen Antennenteile lassen sich gegeneinander etwas verschieben. Die Gesamtlänge soll jedoch stets 20,73 m bleiben.

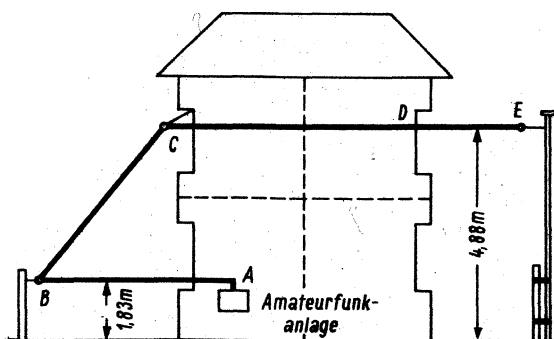

▲ Bild 1. Langdrahtantenne für Dachbodenmontage mit Ableitung zur Hausmitte

◀ Bild 3. Langdrahtantenne mit Antennenteilstück innerhalb des Gebäudes

Bild 4. ▶ Allband-Rahmenantenne mit günstigen Abmessungen

Kurzwellenamateure brauchen für ihr Hobby eine wirkungsvolle Antenne. Häufig verbieten es die räumlichen Verhältnisse oder Klauseln im Mietvertrag, ein solches Gebilde aufzustellen. Wie man sich trotzdem behelfen kann, beschreibt dieser Beitrag.


Bei der Dachbodenantenne nach Bild 2 ist die Station an der Stirnseite des Hauses untergebracht. Die Aufteilung der Gesamtantenne ist hier: AB = 3,08 m, BC = 4,41 m, CD = 6,16 m, DE = 4 m und EF = 3,08 m. Auch hier kann man die Teilabmessungen der Antenne je nach Art des Dachbodens variieren.

Sollte außerhalb des Hauses zu wenig Platz vorhanden sein, um die gesamte Antennenlänge zu verspannen, empfiehlt es sich, nach Bild 3 ein Antennenteilstück innerhalb des Hauses anzuordnen. Bei dieser Antennenform sind die Teilabmessungen: AB = 3,08 m, BC = 5,33 m, CD = 9,24 m und DE = 3,08 m. An den Punkten B, C und E wird der Antennendraht mit Isoliereiern befestigt.

Wichtig ist die genaue Anpassung der Antenne an die Sender-Endstufe. Am gebräuchlichsten ist die Pi-Filteranpassung. Sie unterdrückt gleichzeitig auch die Abstrahlung unerwünschter Oberwellen. Durch das Pi-Filter wird die L-Antenne zu einer leistungsfähigen Universalantenne.

Allband-Rahmenantenne

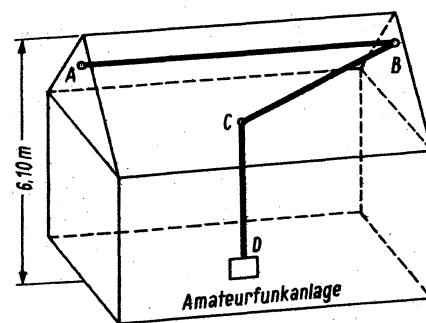Eine von L. Blackie (G 3 DIJ) vorgeschlagene Allband-Innenantenne ist im Prinzip ein abgewinkelter Dipol mit



Schenkeln in zwei Ebenen, dessen Form an die Reinartz-Rahmenantenne erinnert (Bild 4). Wenn man sie für das 20-m-Band auslegt, läßt sie sich mit einer gewissen Fehlanpassung auch auf 15 m betreiben. Für 10-m-Betrieb wird empfohlen, zur korrekten Anpassung und richtigen Phasenspeisung den Isolator Is kurzzuschließen. Als Speiseleitung bewährt sich ein 50...80-Ω-Kabel.

Die Innenantenne ist für die Montage in einem 6 bis 7 m hohen Dachboden bestimmt. Die horizontale Richtcharakteristik verläuft ziemlich breit, der erzielbare Gewinn wirkt sich vertikal in einem flacheren und schärferen Abstrahlungswinkel aus.

Drei-Element-Einband-Beam für Innenräume

Eine weitere Lösung der Innenraum-(Dachboden-)Antenne bieten Beam-Anordnungen an der Decke des jeweiligen Raumes. Allerdings sind diese Systeme nicht drehbar. Der Strahler hat für das 15-m-Band eine Gesamtlänge von 6,90 m. Der Direktor ist 5% kürzer und der Reflektor 5% länger. Sollten die Elemente für die Zimmerdecke zu lang sein, dann kann man sie umbiegen, wie Bild 5 zeigt. Der Strahler wird mit symme-


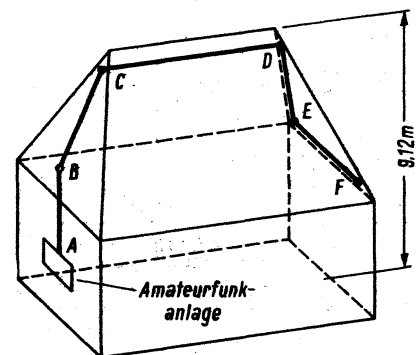


Bild 2. Langdrahtantenne für Dachbodenmontage mit Ableitung an der Gebäude-Stirnseite

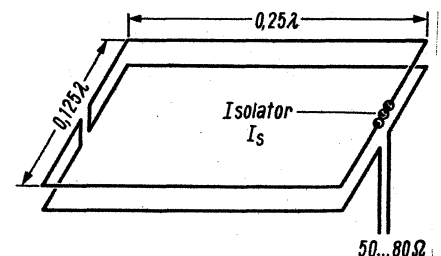

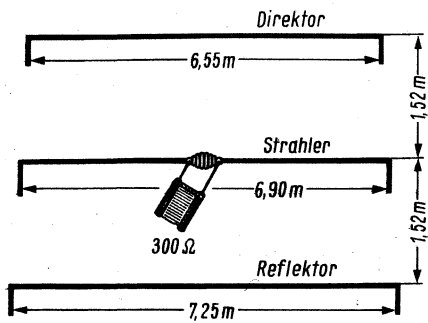


Bild 5. Drei-Element-Einband-Beam für Innenräume

trischem 300-Ω-Kabel gespeist (z. B. Fernseh-Flachbandkabel). An unsymmetrische 50-Ω-Senderausgänge kann dieser Beam über einen Balun angeschlossen werden. Gegenüber dem einfachen Dipol liefert diese Drei-Element-Yagi-Antenne wesentlich günstigere Strahlungsleistung. Von der Leistungsfähigkeit dieser behelfsmäßigen Richtantenne wird der DX-

Amateur überrascht sein, denn sie bringt gegenüber dem einfachen Dipol einen Leistungsgewinn von etwa 6 dB.

Raumsparende Dipolanordnung

Übliche Dipole für den Amateurfunk bestehen aus zwei gleich langen Strahlerteilen, die über eine symmetrische Feederleitung gespeist werden. Bei zu geringem Platz außerhalb des Hauses kann eine Dipolhälfte auch innerhalb des Dachbodens verspannt werden (Bild 6). Dabei ist es nicht notwendig, daß beide Hälften in einer Linie verlaufen. Es muß jedoch jede Hälfte gleich lang sein.

Zum Anpassen der Feederleitung an unsymmetrische Senderausgänge empfiehlt es sich, einen Balun zwischenzuschalten. Diese Dipolanordnung wird zwar durch die teilweise Innenverlegung etwas asymmetrisch. In der Praxis wirkt sich jedoch dieser Mangel weniger nachteilig aus.

Vertikalantenne für Baummontage

Eine unauffällige Behelfsantenne kann an einem Baum befestigt werden (Bild 7). Im Prinzip handelt es sich um einen Vertikalstrahler mit Langdraht-Charakteristik. Als Draht eignet sich isolierter Cu-Draht von etwa 2 mm Durchmesser. Die Abstandsisolatoren bestehen aus Hf-Keramik und sind mit einer ausreichend langen Holzschraube versehen, die man direkt in den Baum schrauben kann. Bei längeren Antennen ist jeweils im Abstand von etwa 3 m ein Zwischenisolator zu setzen. Am unteren Ende wird zwischen Halterung und Isolator eine Zugfeder angeordnet. Sie verhindert das Zerreißen der Antenne, wenn sich der Baum im Wind etwas durchbiegt.

Zur Antennenspeisung eignet sich Koaxialkabel (z. B. RG-8 U, RG-58 U). Die Kabelabschirmung muß man über einen Erdstab unmittelbar neben dem Baum erden. Die Antenne ist etwa $\lambda/4$

Dr. F. Bergtold erklärt ...

(5)

Lichtschranken

Entsprechend der Bezeichnung „Lichtfühler“ ist auch bei Lichtschranken die Infrarotstrahlung in das „Licht“ mit einbezogen.

Eine jede Lichtschranke umfaßt außer dem Licht- bzw. Infrarotstrahl, der ja eigentlich die Schranke darstellt, den Sender, der den Strahl erzeugt, und den Empfänger, der über seinen Lichtfühler von dem Strahl beeinflusst wird.

Von der Betriebsweise her hat man zwischen Gleichlichtschranken und Wechsellochlichtschranken zu unterscheiden.

Für Gleichlichtschranken kann die Strahlleistung zeitlich konstant sein. Ihre Konstanz ist jedoch keine prinzipielle Bedingung. Der Empfänger reagiert auf das Einwirken bzw. Ausbleiben des auf ihn gerichteten Strahls, wobei es belanglos ist, ob die Strahlleistung schwankt oder zeitlich konstant bleibt. Der Empfänger wird bei schwankender Strahlleistung von deren zeitlichem Mittelwert beeinflusst. Die Schwankungen der Strahlleistung müssen dabei natürlich mit Frequenzen erfolgen, die erheblich über der höchstmöglichen Frequenz der zu erfassenden Strahlunterbrechungen liegen.

Bei Wechsellochlichtschranken handelt es sich um mit gleichbleibender Frequenz schwankende Strahlleistungen. Mit

Wechsellicht ist somit pulsierende Strahlleistung gemeint, also eine Strahlleistung, die zwischen dem Wert Null oder einem Mindestwert und einem Scheitelwert schwankt. Der Empfänger ist so ausgelegt, daß er nur auf die Schwankungen der auf ihn einwirkenden Strahlleistung anspricht und von dem Mittelwert der Strahlleistung unbeeinflusst bleibt.


Die Sender und – falls es sich nur um mäßige Lichtempfindlichkeit zu handeln braucht – auch die Empfänger können für Gleichlichtschranken einfacher aufgebaut sein als für Wechsellochlichtschranken. Die Wechsellochlichtschranken haben hingegen den oft entscheidenden Vorteil, daß ihre Empfänger von Fremdlicht unbeeinflusst bleiben. Außerdem macht hohes Verstärken in Wechsellochlichtempfängern geringere Schwierigkeiten als in Gleichlichtempfängern.


Die Lichtschranken-Empfängerschaltungen unterscheiden sich – abgesehen davon, ob sie für Gleich- oder Wechsellochlichtschranken ausgelegt sind – voneinander bezüglich ihres für den Ausgang geltenden Amplituden- und Zeitverhaltens.

Vielfach verzichtet man auf besondere Maßnahmen, die dieses Verhalten beeinflussen. Eine Unabhängigkeit des Ausgangsverhaltens von dem Ausmaß, mit dem die einwirkende Strahlung ihren Schwellwert übersteigt, erreicht man auf einfachste Weise, indem man als Fühler einen Fotothyristor verwendet. Ebenfalls leicht ist ein solches Kippen zu erreichen, indem man mit dem Fühler ein kippendes Bauelement, also einen Thyristor oder eine Glimmrelaisröhre oder eine Doppelbasisdiode beeinflussen läßt. Schließlich bietet sich hier das Verwenden einer Kippschaltung an, wozu in diesem Zusammenhang auch der Schmitt-Trigger zu rechnen ist. Man beachte, daß solche Schaltungen mit Lichtfühlern integriert verfügbar sind!

Häufig legt man die Kippschaltung so aus, daß sie den mit dem bestrahlten Fühler bewirkten Ausgangszustand während einer bestimmten Zeitspanne beibehält. Eine solche monostabile Kippschaltung nimmt zum Zwecke des Betätigens von Zählern bei kurz dauerndem Einwirken auf den Fühler einen zeitlich und wertmäßig definierten Ausgangszustand an, oder sie fällt in den Ausgangs-Ruhezustand erst zurück, wenn nach Abschluß des Einwirkens der Strahlung eine vorgegebene Verzögerungszeitspanne verstrichen ist. Dies benötigt man z. B. für lichtgesteuerte Türöffner.

Außer hinsichtlich der Licht- bzw. Strahlungsfühler unterscheiden sich die Lichtschranken voneinander bezüglich der Strahlführung. Dies wird mit den Bildern 1...6 veranschaulicht. Strahlführungen nach Bild 1 und 2 werden am häufigsten verwendet. Strahlführungen nach Bild 5 und 6 dienen zur Raumsicherung bzw. zur Warnung bei unberechtigtem Betreten eines Raumes bzw. bei Auftreten von Rauch oder Staub.

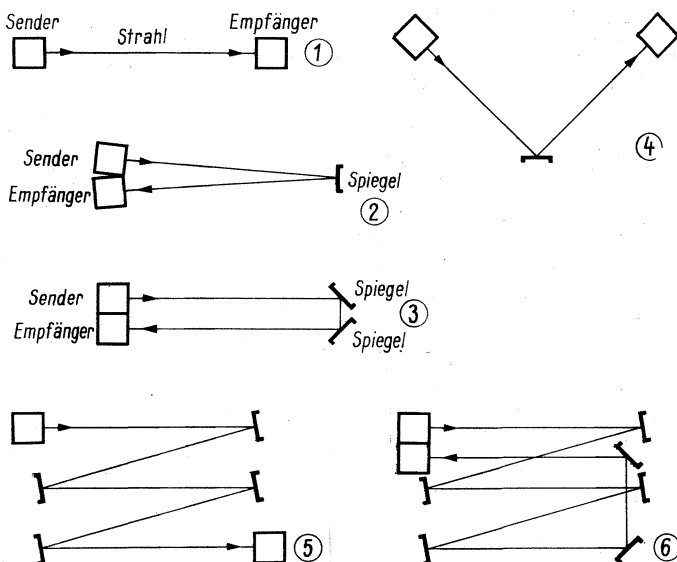

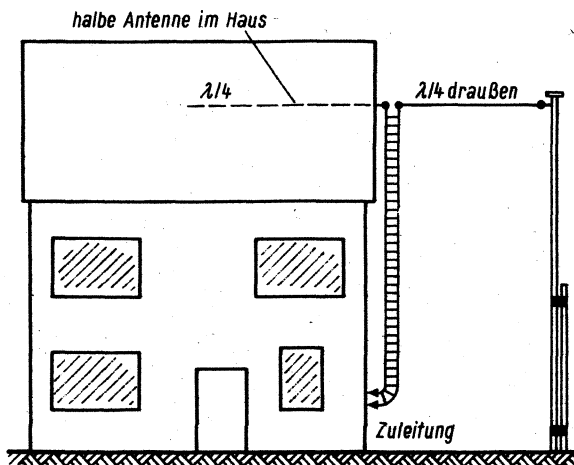

lang, also für 80 m rund 19 m und für 40 m ungefähr 9,51 m. Die Speiseleitung kann beliebig lang sein.

Allbandantenne mit Einzeldipolen

Für die Unterdachmontage ist auch eine aus Einzeldipolen bestehende Allbandanordnung nach Bild 8 denkbar. Sie ist kein echter Allbandtyp, denn für jedes Amateurband wird ein eigener Strahler verwendet. Deswegen kann der konstruktive Aufbau gewisse Schwierigkeiten bereiten, vor allem wenn man an den etwa 39,60 m langen 80-m-Dipol denkt. Wer sich speziell für Überseefunk interessiert, kann daher auf den 80-m- und sogar notfalls auf den 40-m-Dipolteil verzichten. Die Dipollängen für 20 m, 15 m und 10 m dürften unter dem Hausdach eher unterzubringen sein. Nach der Formel

$$l = \frac{142\,500}{f} \quad \begin{array}{l} l \text{ in m} \\ f \text{ in kHz} \end{array}$$

läßt sich die genaue Länge der einzelnen Strahler berechnen. Der Hauptvorteil der Anordnung besteht in der Speisungsmöglichkeit sämtlicher Dipole über ein einziges Koaxialkabel beliebiger Länge (60...70 Ω). Nach langjährigen Er-

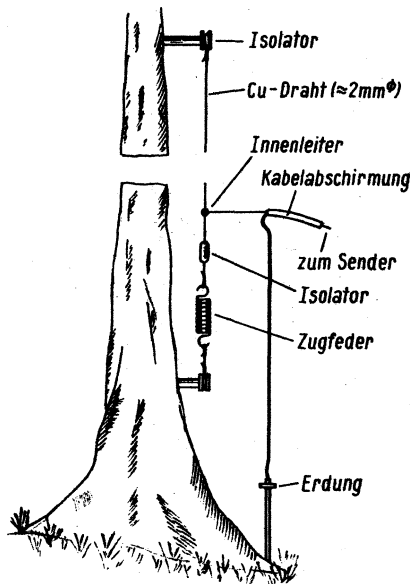


Bild 7. Vertikal-Longdrahtantenne, an einem Baum verspannt

◀ Bild 6. Dipolantenne, teilweise im Dachboden verspannt

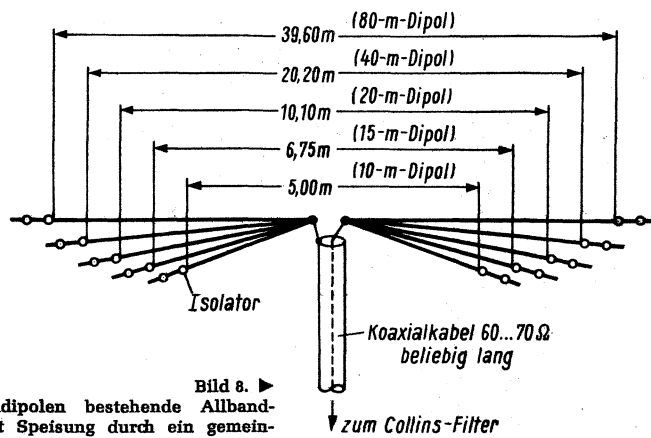


Bild 8. ▶ Aus Einzeldipolen bestehende Allbandantenne mit Speisung durch ein gemeinsames Koaxialkabel

fahrungen von DL 7 NS gelang mit dieser Unterdachantenne – es wurde auf den 80-m-Dipol aus räumlichen Gründen verzichtet –, Amateurfunkbetrieb mit allen Kontinenten. Infolge der gegenseitigen Beeinflussung der einzelnen Strahler war es nicht einfach, die Antenne beim Abgleich in Resonanz zu bringen. Das Stehwellenverhältnis lag von 40...15 m im Bereich 2 : 1 bis 2,5 : 1 – ein gerade noch akzeptabler Wert –, bei 10-m-Betrieb allerdings wesentlich ungünstiger (4 : 1 bis 5 : 1). Die richtige Antennenanpassung und zugleich befriedigende Ausbiebung der Oberwellen gelang mit einem Collins-Filter.

Anpassen von Linear-Allbandantennen an Endstufen

Zum Anpassen von Linear-Allbandantennen (z. B. nach Bild 1, 2 und 3) an Endstufen mit Parallelschwingkreis, wie er heute noch vorwiegend bei Selbstbausendern, weniger bei Industrieerzeugnissen zu finden ist, eignet sich das Collins-Filter – häufig als Pi-Filter bezeichnet – nach Bild 9. Es wird über den spannungsfesten Kondensator C_k (2,2 nF) an die Endstufe gekoppelt und besteht aus der umschaltbaren Spule L₁ (25 μH) sowie den beiden Kondensatoren C₁ und C₂ (je 500 pF). Mit dieser Anordnung erhält man genaue Resonanz auf allen Bändern. Außerdem unterdrückt sie die Abstrahlung unerwünschter Oberwellen. Moderne Amateurfunksender benutzen heute oft Endstufen mit bereits eingebautem Pi-Filter-Ausgang.

Anpassen des unsymmetrischen Senderausganges an symmetrische Antennen

Zum Anpassen verschiedener Impedanzen von Antenne und Senderausgang und zum Übergang von symmetrischen

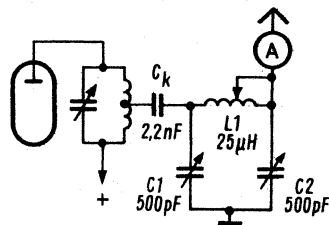


Bild 9. Schaltung eines Collins-Filters (Pi-Filters) zum Anpassen von Linear-Allbandantennen an Sender-Endstufen

auf unsymmetrischen Anschluß und umgekehrt bewähren sich Hf-Transformatoren (Balun). Sie bestehen aus vier gleichen Spulen, die man für den jeweiligen Anpassungsfall zusammenschaltet. Die Bilder 10 und 11 zeigen zwei verschiedene Schaltungen und zwar zwei für den Anschluß einer symmetrisch gespeisten 75-Ω-Antenne und für den Anschluß einer Antenne mit einem symmetrischen Fußpunktwiderstand von 300 Ω.

Von der einschlägigen Industrie werden Baluns zum unmittelbaren Anbau an die Antenne oder für die Montage unter dem Dach beziehungsweise innerhalb des Stationsraumes angeboten. Sie sind besonders nützlich, wenn Flachkabel als Speiseleitung vorgesehen ist, beispielsweise bei der Speisung eines Faltdipols mit 240-Ω-Flachbandleitung. Es gibt eine Ausführung, bei der man das Übersetzungsverhältnis von 1 : 1 auf 1 : 4 durch einfaches Umschalten ändern kann.

Die moderne Matchbox

Als Universalgeräte bewähren sich die verschiedenen als Matchbox bezeichneten, betriebsfertig erhältlichen Anpaßgeräte von Johnson-Viking. Sie kommen in zwei verschiedenen Varianten für Sendeleistungen von 750 W SSB/PEP, mit und ohne eingebautem Stehwellenmesser, sowie für maximal 3 kW SSB/PEP auf den Markt. Sie gestatten eine saubere und schnelle Anpassung aller in der Praxis benutzten symmetrischen und unsymmetrischen Antennenleitungen (z. B. Koaxialkabel, Twinlead, 600-Ω-Feeder usw.) an den heute üblichen unsymmetrischen Senderausgang von 50...75 Ω.

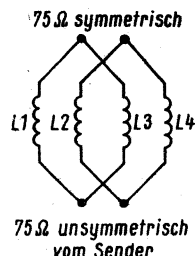


Bild 10. Schaltung eines Hf-Transformators (Balun) für 75-Ω-Eingang (unsymmetrisch) und 75-Ω-Ausgang (symmetrisch)

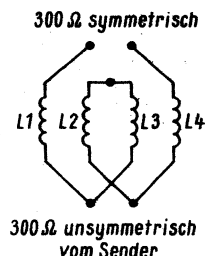


Bild 11. Schaltung eines Hf-Transformators (Balun) für 300-Ω-Eingang (unsymmetrisch) und 300-Ω-Ausgang (symmetrisch)

Durch die zweckmäßige Linkkopplung werden etwa den Rundfunk- oder Fernsehempfang störende Oberwellen verringert. Der Frequenzbereich erfaßt alle Amateurbänder von 3,5...30 MHz, die sich mit einem einzigen Bedienungsknopf umschalten lassen. Ferner haben alle Anpaßgeräte getrennten Empfänger- ausgang (50 Ω). Er wird in Stellung Senden abgeschaltet und kurzgeschlossen. Das hierzu benutzte Relais enthält noch einen Hilfskontakt für Standby-Betrieb. Die Ausgänge sind 25...1500 Ω (symmetrisch) und 25...3000 Ω (unsymmetrisch). Eine solche Matchbox – für den 750 W SSB/PEP-Typ muß man 350 DM ausge-

ben – ist für Behelfsantennen besonders wichtig, denn sie vermeidet durch etwaige Fehlanpassung entstehende Leistungsverluste.

Literatur

- Roe, J. N. (G 2 VV): Indoor aerials for multi-band working. The Short Wave Magazine, Sept. 1962, S. 351 ff.
 Blackie, L. (G 3 DIJ): Indoor aerials for twenty meters. The Short Wave Magazine, Okt. 1961, S. 402 ff.
 McCoy, Lewis G. (W 1 ICP): Indoor and outdoor antennas for apartment dwellers, QST, Jan. 1964, S. 45 ff.
 Rayer, F. G. (G 3 GR): Radiating systems for confined spaces. The Short Wave Magazine, Okt. 1962, S. 407 ff.

Erstes Pal/Secam-III-Farbfernsehgerät in Berlin vorgestellt

Der Anlaß war doppelt aktuell: Genau zu dem Zeitpunkt, als die gefährliche Mission von Apollo 13 doch noch glücklich endete, wurde in Berlin das erste Pal/Secam-III-Farbfernsehgerät für den Empfang der Programme aus der Bundesrepublik und der DDR vorgestellt. Man hatte daher die seltene Gelegenheit, die sozusagen untere Qualitätsgrenze einer Farbübertragung von den Bergungsarbeiten mit den anschließend gezeigten farblich hervorragenden Studio- und Filmsendungen aus West und Ost gegenübergestellt zu sehen.

Hersteller des Gerätes ist die Firma Teleton-Anex in Elsegem/Belgien, die es im Auftrage der Teleton Elektro GmbH & Co. KG, Düsseldorf, fertigt. Hierbei handelt es sich um eine europäische Firmen- gruppe mit einer Schwestergesellschaft in den USA (Telusa), die dem japanischen Mitsubishi-Konzern gehört (vgl. FUNKSCHAU 1970, Heft 10, Seite 310).

Das Gerät selbst wird bereits seit einiger Zeit als Pal/Secam-I-Version in Frankreich und Belgien vertrieben. In Zusammenarbeit mit dem Berliner Einzelhandelsunternehmen Fritz Lange konnte es zwischenzeitlich auf Secam III erweitert werden, um auch die Grenz-

gebiete zwischen der Bundesrepublik und der DDR zu erschließen.

Die technische Auslegung des Gerätes ist servicefreundlich und zeitgerecht. Bis auf die mit PL 509 und PY 500 konventionell bestückte Horizontal-Endstufe enthält es ausschließlich Halbleiter, allerdings noch keine integrierten Schaltungen. Kanal und Farbsystem können mit dem diodenabgestimmten Tuner für Pal und Secam I vorgewählt werden. Für Secam III ist eine „zweckentfremdete“ Klangtaste zu betätigen.

Hervorzuheben ist die übersichtliche Steckkartentechnik (!), die dem Inneren des Gerätes ein professionelles Aussehen verleiht. Zum Konvergenz- und Linearitätsabgleich kann die Videovorstufe einfach herausgezogen und durch eine sogenannte Serviceplatine ersetzt werden. Sie enthält einen horizontalen und vertikalen Liniengeber, die kombiniert als Gittermuster zu verwenden sind. Das Synchronsignal wird dabei dem Videosignal eines gerade sendenden Fernsehers entnommen. Ein entsprechender Farbgeber ist gegenwärtig in der Diskussion.

Mit seiner 63-cm-Röhre amerikanischen Ursprungs in 90°-Ablenktechnik

reicht sich das Gerät in das Angebot des deutschen Marktes ein; ob es allerdings mit einem Preis von etwa 3500 DM attraktiv genug sein wird, bleibt abzuwarten. Deshalb will man 1970 die Bundesrepublik einschließlich West-Berlin auch nur mit 480 Empfängern beliefern.

Dem vorgestellten Farbempfänger, dessen Blockschaltung das Bild zeigt, wird ein entsprechender Portable mit japanischer 31-cm-Röhre folgen. Er soll vorerst jedoch nur für Pal/Secam-I-Empfang eingerichtet sein. De

Aus der Patenliteratur


Antennenanordnung mit schwenkbarer Richtcharakteristik

Unter der Nr. 1288650 wurde der Compagnie Française Thomson Houston-Hotchkiss Brandt, Paris, ein Patent über eine Antennenordnung erteilt, die eine schwenkbare Richtcharakteristik besitzt und aus einer fokussierenden Einrichtung besteht, in deren Brennebene die Phasenmittelpunkte mehrerer Primärstrahler angeordnet sind. Die Primärstrahler können wahlweise über eine Schalterpyramide mit einer einzigen Energiequelle verbunden werden. Die Schalter der Schalterpyramide sind durch Mittel gesteuert, die die Polarisations-ebene beeinflussen.

Es ist bereits eine Anordnung zum Umschalten von Höchstfrequenzenergie bekannt, die als Umschaltorgane Gyratoren vorsieht. Die Verwendung von Gyratoren führt jedoch zu Verlusten und läßt einen Betrieb mit großen Leistungen nicht zu. Außerdem ist diese vorbekannte Anordnung gewöhnlich nicht reziprok und recht verwickelt aufgebaut.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Antennenanordnung der eingangs genannten Art zu schaffen, welche Wellen mit sehr hohen Leistungen in breiten Frequenzbändern abstrahlt und deren Abtaststeuerung entweder mechanisch oder elektromechanisch erfolgt. Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß jeder Schalter aus einem drehbaren, eine Halbwellenplatte aufweisenden mittleren kreisrunden Hohlleiter besteht. Dieser liegt zwischen zwei mit ihm kollearen kreisrunden Hohlleitern, von denen der eine durch einen senkrecht zur Hohlleiterlängsachse angesetzten Rechteckhohlleiter mit der zu übertragenden Welle versorgt wird, während der andere mit zwei, einen rechten Winkel einschließenden, und ebenfalls senkrecht zur Hohlleiterlängsachse angesetzten Rechteck-Ausgangshohlleitern gekoppelt ist.

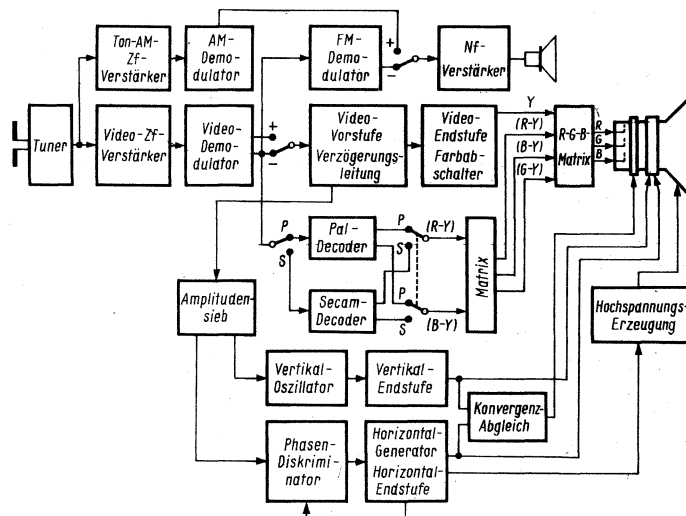Die hier verwendeten Halbwellenplatten ermöglichen eine unmittelbare Energieverteilung ohne weitere Zwischenschaltungen von einer einzigen Energiequelle aus auf verschiedene Primärstrahler. Ferner erfolgt die Energieverteilung an sämtlichen Stufen stetig, und die Ausführung in Form einer Schalterpyramide ist außerordentlich einfach.



Blockschaltbild des Mehrnormen-Farbfernsehempfängers von Teleton-Anex für Pal-Secam I bzw. Pal-Secam III. P und S = Pal/Secam-Umschalter, + und - = positive bzw. negative Modulation

Besuch der NAB in Chicago

Das Fernsehen ist ein Gewerbe

NAB steht für National Association of Broadcasters (Nationale Vereinigung der Rundfunkorganisationen). Im Souterrain und in den unteren Nebenräumen des riesigen Hotels (2600 Zimmer) waren diesmal etwa 300 Firmen vertreten, einige Säle dienten Vortragsveranstaltungen und den offiziellen Begrüßungsbanketts; auf diesen sprachen u. a. Dr. Dennis Gabor, Erfinder der Hologrammtechnik, und Arthur C. Clarke (Science-Fiction-Schreiber, der Mann, der 1946 zum ersten Mal die quasistationären Synchronsatelliten vorschlug). In vielen von den Firmen gemieteten Hotelzimmern fanden die geschäftlichen Besprechungen und die allgemeine Kontaktaufnahme statt, durchweg mit Whiskey und Gin-gut angefeuchtet.

Die in der NAB zusammengeschlossenen Rundfunkveranstalter nehmen ihre Zusammenkunft in Chicago zum Anlaß, neben der Verteilung von Ehrenurkunden an verdiente Mitglieder und der Abwicklung der Verbandsregularien auch zu aktuellen Fragen ihres Gewerbes Stellung zu beziehen. In diesem Jahr antwortete man auf die vom amerikanischen Vizepräsidenten Agnew in den vergangenen Monaten mit Schärfe vorgetragenen Angriffe gegen die Nachrichtenpolitik der großen Programmproduzenten (Networks).

Amerikanischer Hörfunk und amerikanisches Fernsehen liegen mit wenigen Ausnahmen in privater Hand; es sind auf Gewinn bedachte, sich aus Werbeblendungen finanzierende kommerzielle Unternehmen, also Dienstleistungsbetriebe wie andere auch. Daher spielt das Kostendenken eine große Rolle; alles, was der Rationalisierung und der Personaleinsparung dient, kann mit großem Interesse rechnen; technische Neuerungen werden akzeptiert, wenn sie die Konkurrenzfähigkeit der eigenen Station heben.

In diesem Jahr lag der Schwerpunkt des in Chicago Gezeigten auf folgenden Gebieten: erweiterte Automatisierung im Hörfunk- und Fernseh-Studiobetrieb, verbesserte Farbkameras und weiterentwickelte Schneidetchnik bei Videomagnetbändern, das erste farbträchtige Studio-Magnetbandgerät mit Schrägspuraufzeichnung sowie preisgünstige Kompaktanlagen für kleine Farbfernsehstudios, etwa für das Kabelfernsehen. Am 1. Januar 1971 tritt eine Anordnung der amerikanischen Fernmeldebehörde in Kraft, derzufolge die in den USA weitverbreiteten Kabelfernsehnetze – z. Z. mit nahe an vier Millionen Teilneh-

NAB Show – das ist für die amerikanische Fachwelt ein ebenso geläufiger Begriff wie hierzulande vielleicht die Hannover-Messe. Alljährlich treffen sich die Hörfunk- und Fernsehingenieure, die Kaufleute und die Programmverkäufer im Conrad-Hilton-Hotel an der Wasserfront von Chicago und führen das Neueste auf dem Gebiet von Studio-technik, Sendern, Antennen usw. vor.

mern – eigene Programme von örtlichem Charakter zu liefern haben, soweit die einem Netz angeschlossenen Geräte 3000 übersteigen.

Automatisierung für Hörfunk und Fernsehen

Ein Einstundenprogramm im amerikanischen Hörfunk kann aus bis zu vierzig (!) Teilen zusammengesetzt sein: Zeitsignal, Stationsansage, Übernahme von einem Network, Schallplatte, Tonbandkassette, News, Durchsage örtlicher Ereignisse und dazwischen immer wieder Werbung unterschiedlicher Länge. Es ist daher verständlich, wenn der Trend zur Automatisierung dieser Schaltvorgänge verläuft. Einige Firmen, u. a. *Schafer Electronics*, entwickelten Kleincomputer für die programmierte Steuerung nicht nur der für den Sendeablauf nötigen Vorgänge, sondern auch für die übrige Tätigkeit, wie etwa das Zurückwickeln von Tonbändern. – Tonbandkassetten sind häufig in Karussells untergebracht; die Zugriffszeit beträgt maximal 22 Sekunden. 24 Kassetten befinden sich in einem Karussell, drei davon bilden ein Gestell (*Sono-Mag Corporation*). – Das AR-1000 Automations-system der *Broadcast Prod. Company*, eine Kombination aus Kassettenkarussell und Magnetbandeinheiten mit Digitalzentraluhr kann bis zu 60 (!) „Ereignisse“ pro Hörfunkstunde, vorprogrammiert aus insgesamt zehn unterschiedlichen Quellen, zusammenstellen. – Die *International Good Music Inc.* bietet komplette Hörfunkstudios mit Steuerung des Programms nach Lochkarten an, während die komplexe Einrichtung von *Gates* mit Lochstreifeneingabe arbeitet. Aufgabe der Fast-Vollautomatisierung ist die Entlastung (und Reduzierung) des Studiopersonals, wobei das System aber flexibel sein und bei Bedarf „Löcher“ lassen muß für direkte Ansagen. Selbst die variablen Pausen zwischen den einzelnen Programmteilen werden programmiert.

Einen ähnlichen Automatisierungsgrad im Fernsehen zu erreichen, ist ungleich schwerer. Jedoch zwingt auch hier der komplexe Programmablauf mit seinen vielen Werbespots und News zur Entlastung des Studiopersonals. Bei den

hohen Personalkosten rentieren sich die beträchtlichen Investitionen sicherlich auf die Länge der Zeit.


Die *RCA Corporation* und *Ampex* haben nunmehr ausgereifte Fernseh-Kassettenspieler für den Studiogebrauch (mit Zwei-Zoll-Band) vorgestellt; die RCA-Version wurde in einer Laborausführung bereits 1969 in Montreux gezeigt (FUNKSCHAU 22/1969, Seite 776). 22 Plastikkassetten mit Magnetband für jeweils drei Minuten sind auf einem Transportband angeordnet und können beliebig – von Hand über eine Drucktastensteuerung oder vorprogrammiert – in die Sendung eingependelt werden. Die ausgewählte Kassette wird geöffnet und das Band nach einem etwas komplizierten Verfahren herausgezogen und abgespielt. In der Logik des Gerätes stecken nicht weniger als 800 integrierte Schaltungen.

Ampex stellte einen etwas abweichenden Studio-Fernseh-Kassettenrecorder vor, eingerichtet für 25 Kassetten mit jeweils maximal 10 Sekunden Spielzeit. Diese wesentlich einfachere Anlage ist robust und leicht zu bedienen. Die Kassetten sind sehr einfach gehalten (Bild 1).

Viel beachtet wurde das schrittweise ausbaufähige Fernseh-Studio- und -Sender-Automatiksystem von *General Electric*, GE/BAC genannt. Zuerst muß ein kleiner Computer angeschafft werden, der aber die meiste Zeit für Verwaltungsarbeit (Rechnungsschreiben, Gehaltsabrechnungen usw.) benutzt werden kann. Dann folgen eine Verteiler- und Steueranordnung (TS-301) und das Monitor-Display 765. Die dritte Stufe umfaßt auch die automatische Steuerung und Überwachung des Senders. Diese Grundausstattung kostet ungefähr 135 000 Dollar (1 \$ = 3,66 DM).

Schnelle Magnetbandvervielfältigung

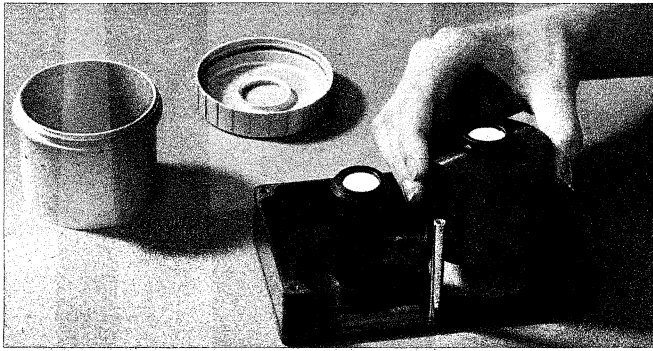
Immer mehr amerikanische Fernsehgesellschaften gehen zur Programmproduktion auf Magnetband anstelle von Film über, obwohl das Band von Hause aus die Norm trägt, während der Film normfrei ist und sich daher besser für den Weltvertrieb eignet. Aber der Markt für Programme auf Band mit 525 Zeilen ist ungeheuer groß (u. a. USA, Kanada, Japan, Mexiko), so daß nach Verfahren



▲ Bild 1. Diese kleine Ampex-Kassette nimmt ein 2-Zoll-Magnetband für eine Spielzeit von 10 s auf, ausreichend für Werbespots oder sonstige kurze Einblendungen in das Fernsehprogramm. Bei Nichtgebrauch oder für den Postversand wird der Bandwinkel in dem leichten Behälter links untergebracht

Bild 2. ►

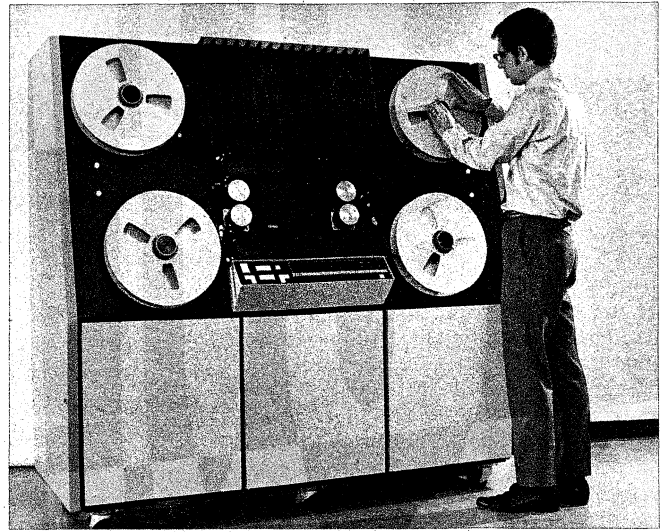Ampex ADR-150 ist das erste lieferbare Hochgeschwindigkeitskopiergerät für 2-Zoll-Magnetbänder mit Fernsehprogrammen. Ein Band mit einem Einstundenprogramm läßt sich in sechs Minuten kopieren



gefragt wird, mit denen man Studiobänder rascher kopieren kann als nach der üblichen 1:1-Methode (Mutter- und Tochtermaschinen laufen mit gleicher Geschwindigkeit).

Ampex zeigte in Chicago die neueste Schnellkopieranlage (Bild 2) mit einem Grundpreis von 80 000 \$, die 2-Zoll-Bänder aller Systeme und Normen mit einer Geschwindigkeit von 1 : 10 kopiert (FUNKSCHAU 1970, Heft 7, Seite 194). Beide Bänder, im amerikanischen Sprachgebrauch „master“ und „slave“ genannt, werden gemeinsam mit der zehnfachen Geschwindigkeit durch eine Magnetkammer geschickt und dabei dicht aneinandergedreht; die Kammer ist luftleer, so daß zwischen den beiden Bändern keine Luftblasen entstehen, die unangenehme drop outs erzeugen würden. Ein Reinigungssystem säubert überdies beide Bänder vor und nach dem Kammerdurchlauf. Die Tonspuren werden konventionell mit Aufsprechköpfen auf dem „slave“ aufgebracht und nicht durch Kontaktkopie im Magnetfeld wie die Bildsignale. Weil das Kontaktkopieren eine Art Druckverfahren ist, muß das Bildsignal auf dem „master“ spiegelbildlich aufgebracht sein. Insgesamt dauert das Duplizieren eines 1-Stunden-Bandes sechs Minuten; es lassen sich fünf Magnetkammergeräte parallel schalten, so daß man

in diesen sechs Minuten sechs Einstundenprogramme kopieren kann.

Angekündigt, aber noch nicht vorgeführt, hat die 3 M-Company ihr Vervielfältigungssystem mit einer Kopiergeschwindigkeit von 1 : 30, angeblich benutzbar für alle Bandsorten und -breiten, für Schwarzweiß und Farbe und ohne die Notwendigkeit eines besonderen spiegelbildlichen Mutterbandes. Damit, so erklärte M. C. Hegdal von 3 M, könnte jedermann ein Bandarchiv ohne jeden Zwischenschritt vervielfältigen.

Schließlich sei auf eine von Memorex zur Zeit entwickelte Methode der Kontaktkopie von Eisenoxidband auf Chromdioxidband mit einem Wärme- prozeß unter Ausnutzung der unterschiedlichen Curie-Punkte (Eisenoxidband bei etwa 600 °C, CrO₂-Band bei 120 °C) verwiesen. Das Verfahren, das für die Einführung von Videotape-Kassetten große Bedeutung haben wird, befindet sich noch im Laboratoriumszustand.

Lichtstarke Kameras

Das unaufhaltsame Vordringen der Farbe im Fernsehen Amerikas und der ganzen Welt öffnet den Farbkameraherstellern weite Märkte. In den USA dürften gegenwärtig 1900 Farbkameras in

Betrieb sein. Nachdem bis 1967 die RCA Corp. absolut führend war, kamen später Philips mit der 3-Plumbiconkamera und die General Electric rasch auf; die beiden letztgenannten Firmen dürften je 35 % des Marktes beherrschen, RCA Corp. und einige kleinere Firmen teilen sich in die restlichen 30 %. Auf diesen Markt nun stößt die Fernseh GmbH vor, die erstmalig auf der NAB unter den Fittichen der Robert Bosch Corporation auftrat und keinen schlechten Start mit der letztin in Europa ungemein erfolgreichen Farbkamera KCU 40 (Bild 3) hatte. Wie drüben üblich, wurden mehrmals täglich regelrechte Theatervorführungen mit der Kamera veranstaltet; ein bekannter Fernsehprecher hielt einen Einführungsvortrag, und buntgekleidete Mannequins demonstrierten die Eigenschaften der Kamera – ihr leichtes Gewicht (30 kg), der neigbare, ganz einfach abzunehmende elektronische Sucher und das dünne Kabel, das bis zu einer Länge von 150 m nur 7 mm Durchmesser hat.

Auch die RCA Corp. und die Philips Broadcast Equipment Corp. (Norelco) hatten große Bühnen aufgebaut und führten dort, superbunt und bevölkert mit schönen Fotomodellen, die Leistungsfähigkeit ihrer Kameras vor. Die Beleuchtung wurde bis herunter zum Dämmerlicht geschaltet – und doch waren die Monitorbilder erstklassig farbesättigt und rauschfrei. Allerdings sollte man nun nicht annehmen, daß in Zukunft die Fernsehstudios mit weitaus weniger Licht als bisher auskommen. Man darf nämlich nicht übersehen, daß bei der Reduzierung der Beleuchtung die Tiefenschärfe – wegen der weit offenen Blende – auf ein Minimum sinkt, so daß Kamerafahrten ausgeschlossen sind.

Das gilt für die Kameras herkömmlicher Bauart. Die Commercial Electronic Inc. zeigte indessen eine neuartige Farbkamera mit drei hochempfindlichen SEC-Röhren (FUNKSCHAU 1969, Heft 6, Seite 171, Heft 16, Seite 553), die noch gute Bilder bis herunter zu 5 footcandle Beleuchtungsstärke bei Blende f/4 und herunter bis 100 footcandle bei f/16 erzeugte. Die SEC-Röhre ist ursprünglich für militärische Anwendung und für die



Bild 3. Die Fernseh GmbH zeigte in Chicago die mit drei Plumbicon-Röhren bestückte, voll transistorbestückte Farbkamera KCU 40, die u. a. wegen ihres extrem dünnen Kamerakabels (7 mm ϕ) Aufsehen erregte

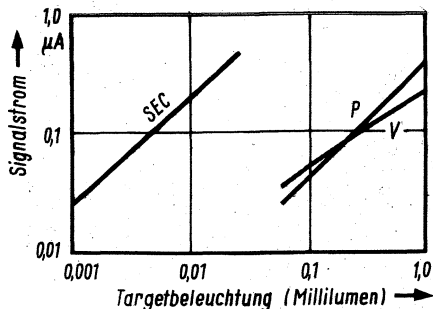


Bild 4. Empfindlichkeitsvergleich zwischen der SEC-Röhre und Röhren vom Typ Plumbicon (P) und Vidicon (V). Zum ersten Mal ist eine handelsübliche Farbkamera mit SEC-Röhren bestückt worden

Weltraumtechnik entwickelt worden; Bild 4 zeigt Vergleichsmessungen von Vidicon, Röhren vom Plumbicon-Typ und SEC (secondary electron conduction).

Aufsehen erregte das neue Philips-Kameramodell PC 100 mit drei Plumbicon-Röhren; es ist relativ klein und leicht und hat ebenfalls ein extrem dünnes Kabel, dessen Gewicht auf $\frac{1}{10}$ des bisher üblichen zurückgegangen ist. Neu sind die digitalisierten Steuerungsvorgänge für 40 Funktionen – eine Voraussetzung für das ultradünne Kabel – der schwenk- und neigbare bzw. abnehmbare elektronische Sucher und das „geschrumpfte“ Kamera-Kontrollgestell, zu-

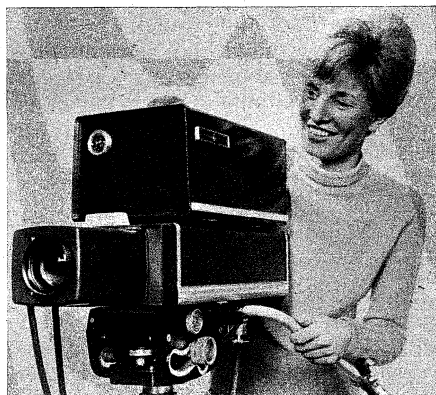


Bild 5. Diese besonders leicht zu bedienende Farbkamera von General Electric wurde mit dem Schlagwort „go anywhere – do anything“ angekündigt. Der obere Kasten enthält den leicht abnehmbaren elektronischen Sucher

sammengesetzt aus drei handlichen Köpfen. Philips zeigte ferner die bekannten tragbaren Kleinkameras (PCP-70 und PCP 90; letztere wird auch mit einem Rucksacksender für kabellosen Betrieb geliefert). Bei General Electric fiel eine nur 10 kg schwere Allzweck-Farbkamera auf (Bild 5), die ganz leicht zu bedienen ist, jedoch mit ihrem elektronischen Sucher doch auf 17 kg kommt. Preis 29 605 \$ betriebsbereit.

Nach einer ganz billigen Farbkamera, preislich passend zum kommenden 2500-DM-Farbvideorecorder für den Heimgebrauch, suchte man allerdings in Chicago vergeblich. Das niedrigste Angebot war eine Einröhren-Farbkamera von RCA mit Streifenfilter für 13 000 \$.

Bild 6. Studiotüchtiger Farbfernseh-Video-recorder, Typ IVC-900, mit Schrägspuraufzeichnung und vollständiger elektronischer Schneideeinrichtung



Verbesserte Videoaufzeichnungsgeräte

Einer der Höhepunkte der Ausstellung waren die Videotape-Recorder der Serie IVC-900 von der International Video Corporation (IVC) (Bild 6). Hier steht ein Zweikopf-Recorder mit Schrägspuraufzeichnung in absoluter Studioqualität zur Verfügung, der ebenso leichtes elektronisches Schneiden erlaubt wie die großen Vierkopfmachines mit Queraufzeichnung. Benutzt wird 1-Zoll-Band (3 M-360 oder Memorex Chroma); die Bandgeschwindigkeit beträgt 17 cm/s; auf Spulen von 31,8 cm Durchmesser lassen sich $3\frac{3}{4}$ Stunden Programm aufzeichnen. Die Videobandbreite wird mit 4,5 MHz (3-dB-Punkt) genannt, voll ausreichend für die amerikanische Norm; der Störabstand im Videosignal beträgt 45 dB für Normal- und 48 dB für Chromdioxidbänder. Bildqualität und Bildstand überzeugten bei der Vorführung vollkommen; der bei Helicalgeräten sonst so störende Zeitfehler ist gänzlich eliminiert.

Für den Anwender ist der in Bild 7a und b wiedergegebene Kostenvergleich bestechend; Band- und vor allem Kopfkosten liegen ganz erheblich unter denen der Vierkopfmachines. Der Preis für eine solche Anlage einschließlich der Einrichtungen für Insert- und Produktionschnitte und eine Art „Hinterbandabhöranlage“ (Bildbetrachtung während des Aufnahmevorgangs), alle EIA-Spezifikationen und FCC-Vorschriften erfüllend, beträgt 17 000 \$ oder knapp 20% der großen Studiomaschinen.

Drop-out-Kompensatoren und anderes

Bei sogenannten High-Band-Videoaufzeichnungsgeräten, wie sie heute allgemein benutzt werden, machen sich drop outs im Bild stärker und häufiger als bei der älteren Low-Band-Anlage bemerkbar. Die 3 M Corp. entwickelte nun einen Kompensator, der die „Löcher“ im Farbbild nicht nur einfach füllt, wie es andere Kompensatoren auch können, sondern mit der korrekten Farbe – und zwar stets mit der richtigen Helligkeit und Sättigung.

Die amerikanischen Fernsehprogramme, die in ihrem Aufbau schon durch die Werbeeinfügungen, den anderen Sprechstil und die meist harten Schnitte wesentlich nervöser wirken als unsere kontinentalen, machen sehr häufig von Schrifteinblendungen Gebrauch. Dafür entwickelten mehrere Firmen Schreibmaschinen, die – wenn es eilt – direkt, sonst über einen Lochstreifen, diese Texte in die Bilder einblenden. Andere Vorrichtungen sind extrem kleine Trickmischpulte, ebenfalls mit Schreibmaschinentasten und Sichtgerät, nicht unähnlich den Sichtein- und -ausgabeplätzen bei Computern, um alle Arten von Tricks zu produzieren.

Abtography wurde eine Methode genannt, die für die Farbaufnahme- und -wiedergabe die üblichen Schwarzweißfilme benutzt und die auch als solche entwickelt werden. Dem Kameraobjektiv wird ein Abto-Encoder nachgeschaltet, der die Farbeindrücke als bestimmte Rasterarten auf den Film bannt. Wird ein

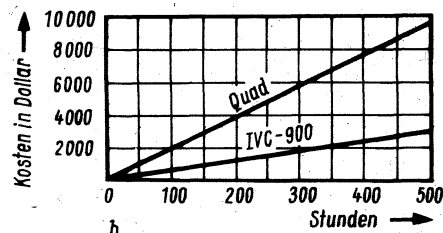
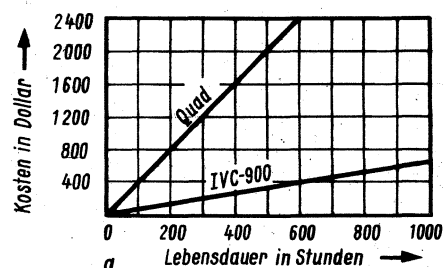


Bild 7. Kostenvergleiche zwischen dem neuen IVC-Magnetbandgerät der Serie 900 mit Schrägspuraufzeichnung und den bisher in Studios ausschließlich benutzten großen Vierkopfanlagen mit Queraufzeichnung: a) Kosten für die Köpfe, b) Kosten für die Bänder

solcher Film später durch einen gewöhnlichen Projektor geschickt, so wirft er ein gutes Schwarzweißbild auf die Bildwand, nach Vorschalten eines Abto-Decoders jedoch wird das Bild farbig und ähnelt weitgehend dem Original. Die letzten Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt, man hörte nur, daß hier von der Fraunhoferschen Beugung des Lichtes Gebrauch gemacht wird. Näheres sollte bei der Abto Inc., 1926 Broadway, New York, N. Y., erfragt werden.

Die 3 M Company führte die Chromabeam genannte Farbversion ihres BVR (Broadcasting Video Recording) vor, dessen Schwarzweiß-Grundausführung wir in FUNKSCHAU 1968, Heft 15, Seite 471, besprochen hatten. Mit Hilfe dieser Anlage läßt sich jede Farbvideoaufzeichnung in einen Farbfilm umwandeln. Das geschieht schrittweise. Zunächst wird die Farbaufzeichnung vom

Videoband nach einem sequentiellen Verfahren auf Schwarzweißfilm übertragen, so daß die Farbinformationen getrennte Schwärzungsvorgänge auslösen. Dieser Spezialfilm wird dann dem Chrombeam-Printer eingelegt, in dem mit Hilfe einer rotierenden Farbscheibe der Farbfilm richtig belichtet wird.

Einige Firmen, darunter IVC und die Fernseh GmbH, führten kompakte Kleinstudioanlagen für relativ wenig Geld vor. Im Prinzip wird hier für Farbe das gemacht, was man vom Schwarzweiß-Kleinstudio her seit fast zwanzig Jahren kennt: Um eine Umlenkoptik sind 8-mm- und 16-mm-Farbfilmprojektoren, dazu ein Diageber, angeordnet, die vierte Seite nimmt eine relativ billige Farbkamera ein. Jede dieser drei genannten Programmquellen kann per Knopfdruck auf die Farbkameras geschaltet werden.

Was den Ton angeht, so liefert das Band allerdings lediglich die Ein- und Ausschaltkommandos für die Lautsprechergruppen; die Überblendung von Gruppe zu Gruppe übernimmt eine besondere Automatik, die, wiederum mit Hilfe von Kommandofrequenzen, mit einstellbaren Überblendzeiten von 0,2 s bis 5 s arbeitet. Man erreicht mit dieser Kombination knackfreies Umschalten und den gewünschten Wanderungseffekt des Tones. Für die Lichtsteuerung gibt es ebenfalls Steuerfrequenzen auf der 8. Spur des Bandes. Sie liegen im Bereich 7 bis 8 kHz. Zwischen dem Magnetband und dem Lichtsteuergerät befinden sich komplexe Zeitfilter und Frequenzdiskriminatoren. In beiden Fällen – Ton- und Lichtsteuerung – wurden besondere Vorkehrungen getroffen, damit drop outs auf dem Tonband, mit denen stets zu rechnen ist, keine erkennbaren Fehler verursachen.

Audiovisuelle Darbietungen im Deutschen Pavillon in Osaka

Intensiv blau leuchtet das einzige oberirdische Bauwerk des deutschen Pavillons auf der Weltausstellung Expo '70 in Osaka (vgl. FUNKSCHAU 1970, Heft 4, Seite 127) (Bild 1). Dieses nahezu kugelförmige „Auditorium“, 30 m im Durchmesser und über eine offene, leicht ansteigende Rolltreppe erreichbar, enthält eine Zuschauerenebene, die etwas unterhalb des „Äquators“ der Kugel angeordnet ist. Nach Vorschlägen von Karl-Heinz Stockhausen entwarf der Westberliner Architekt F. Bornemann diesen Bau, der allen Berichten zufolge beträchtlichen Eindruck auf die mit Augen- und Ohrenreizen aller Art wahrlich verwöhnten Besucher der Ausstellung macht.

Die Kuppel dient der Veranstaltung sowohl von klassischen Konzerten als auch von audiovisuellen Darbietungen nach Auftragskompositionen avantgardistischer Komponisten. Audiovisuell heißt Ton und Licht zugleich, also müssen beide Medien den Vorstellungen der Künstler entsprechend exakt steuerbar sein. Für den Tonteil entwickelte Siemens eine elektroakustische Anlage, be-

stehend u. a. aus mehr als 800 Lautsprecher-Systemen, zusammengefaßt zu 50 Kugelkombinationen, die innerhalb der Kuppel scheinbar schwebend angeordnet sind. Im unteren Teil der Kuppel hat man für die Abstrahlung der Frequenzen von ≤ 300 Hz acht Tief- tonlautsprecher eingebaut und ihnen zwei 250-W-Verstärker zugeordnet; für die übrigen Lautsprecherkombinationen stehen 50 Verstärker mit je 50 W Leistung zur Verfügung.

Herzstück der Anlage ist das drei Meter lange, im Zentrum aufgestellte Bedienpult für sieben Tonkanäle (ton-technische Bausteine in Siemens-Sitral-Technik), eine thyristorbestückte Lichtstellanlage und zwei umfangreiche Kreuzschienenverteiler. Als Tonträger dient ein Magnetocord-Duplex-Bandspieler mit acht Kanälen; es lassen sich auch Live-Konzerte mit Tonkonserven mischen.

Die achte Spur des Tonbandes trägt alle Kommandos für die Automatiksteuerung in Form von zehn unterschiedlichen Frequenzen im Bereich 1...3 kHz.

Bei Vorführung moderner Musik mit zugehörigen Lichtvariationen ist es manchmal erwünscht, von der Automatik abzugehen und Handsteuerung zu benutzen. Dafür wurden zwei Sensorkugeln (Bild 2) entwickelt. Die eine trägt 50 Tasten entsprechend 50 Lautsprechergruppen, die andere 35 Tasten, zugeordnet den 35 Lampengruppen in der Kuppel. Der Tastenhub ist 5 mm; er wird fotoelektrisch abgenommen und über entsprechende Verstärkeranlagen zu Anweisungen an das Bedienpult verarbeitet. Auf diese Weise läßt sich der Ton mit einem Pegelunterschied von 55 bis 60 dB steuern, beim Licht ist stufenlose Regelung der Lampengruppen zwischen voller Helligkeit und völliger Dunkelheit möglich. Geschicktes Bedienen der beiden Sensorkugeln – wenn etwa beide Hände darüber hinbewegt werden – erzeugt bemerkenswerte Ton- und Lichtwanderungen über die gesamte Kuppel des Auditoriums.

Dieses komplizierte Steuersystem entstand unter Leitung von Prof. Dr. F. Winkel (Lehrgebiet Kommunikationswissenschaft an der Technischen Universität Berlin), beteiligt waren u. a. die Dipl.-Ing. F. Krause und Cl. Amberg.

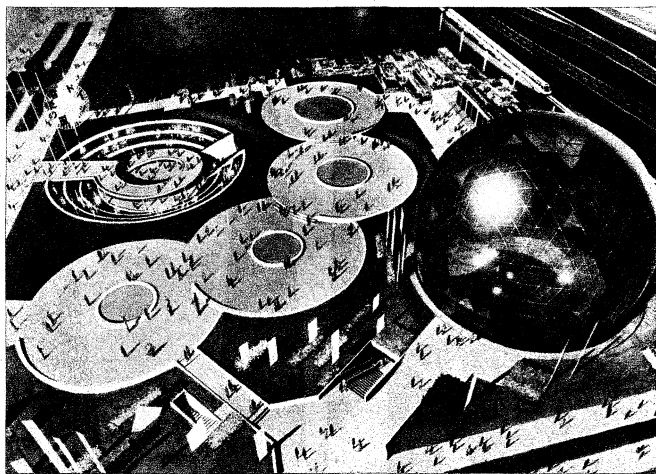


Bild 1. Modell des deutschen Pavillons in Osaka, rechts das 30-m-Auditorium
Aufnahme: E. Schwahn (Bild 2)

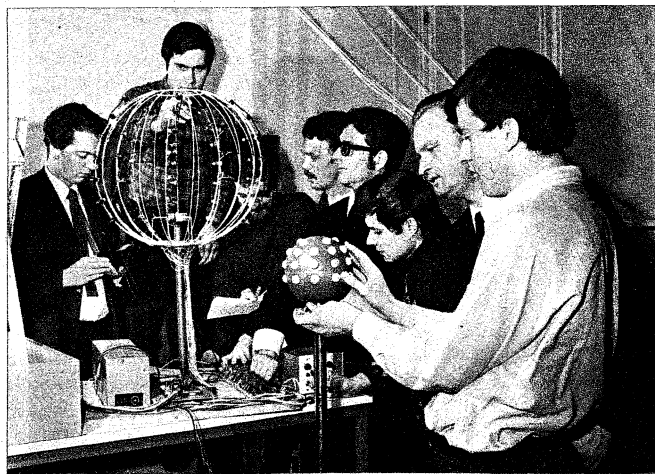


Bild 2. Studenten und Assistenten der Studiogruppe der TU Berlin bei Experimenten mit der Sensorkugel (rechts) und einem Modell des Auditoriums mit den nachgebildeten Lichtgruppen (links)

Schließwinkelmeßgerät für Kraftfahrzeuge

Der Unterbrecherkontakt einer Kraftfahrzeug-Zündanlage hat die Aufgabe, den Batteriestrom durch die Zündspule schlagartig zu unterbrechen, so daß auf der Sekundärseite der Spule ein Hochspannungsimpuls entsteht. Das Schließen und Öffnen des Unterbrechers für jeden Zündvorgang besorgt dabei eine sogenannte Unterbrechernockenwelle, die im Zündverteilergehäuse untergebracht ist. Wie oft sich der Unterbrecher während einer Umdrehung dieser Nockenwelle öffnen und schließen muß, hängt von der Zylinderzahl des Motors ab. Bei einem Vierzylindermotor sind es z. B. vier dieser sogenannten Zündspiele; das bedeutet, daß sich bei dieser Motorversion die Unterbrechernockenwelle pro Zündspiel immer um $360 : 4 = 90^\circ$ gedreht hat.

Für jeden Verteilertyp gibt der Hersteller den sogenannten Schließwinkel an, der das Verhältnis der relativen Schließzeit zu einem Unterbrecherspiel bestimmt. Eine Angabe von 54° bei dem oben erwähnten Motortyp würde dann 54° Schließzeit und 36° Öffnungszeit bedeuten.

Anschaulicher und unabhängig von der Zylinderzahl wird diese Angabe, wenn man sie in Prozent von dem für ein Zündspiel zur Verfügung stehenden Winkel ausdrückt. Die im Beispiel angegebenen 54° würden dann

$$\frac{54^\circ}{90^\circ} \cdot 100\% = 60\%$$

Schließwinkel bedeuten. Die Einstellung dieses Sollwertes geschieht über den Unterbrecherabstand und ist für optimale Zündspannung und Zündenergie von Wichtigkeit.

Das nachfolgend beschriebene elektronische Meßgerät erlaubt eine Schließwinkelmessung bei laufendem Motor und gewährleistet somit eine schnelle und genaue Einstellung.

Prinzip der Schließwinkelmessung

Die zur Messung nötigen Impulse werden zwischen Masse und Klemme 1 der Zündspule abgenommen. Bild 1 zeigt ein Oszillogramm der Spannungen an diesem Punkt. Bei geschlossenem Kontakt ist die Spannung null; beim Öffnen entstehende Überschwinger klingen als gedämpfte Schwingung ab, und bis zum Schließpunkt liegt die Bordnetzspannung von 6 oder 12 V an. Für eine Relativmessung der Schließzeit, unabhängig von der Frequenz, muß diese Rechteckspannung erst auf eine konstante Ampli-

Bei der üblichen Spulenzündanlage für Kraftfahrzeugmotoren muß neben dem Zündzeitpunkt auch der Schließwinkel des Unterbrecherkontaktes eingestellt werden. Das hier beschriebene elektronische Schließwinkelmeßgerät – übrigens eine ideale Ergänzung zu dem in FUNKSCHAU 1969, Heft 13, erläuterten Stroboskopblitzgerät – ermöglicht genaue Messungen.

tude gebracht werden. Danach kann man sie im einfachsten Fall auf ein Galvanometer geben, das sich dann bei genügend hoher Eigendämpfung auf einen Mittelwert einstellt, der genau dem Schließwinkel entspricht. Um nicht von einem bestimmten Instrument mit gegebener Dämpfung und Empfindlichkeit abhängig zu sein, wurde die im folgenden beschriebene Schaltung verwendet.

Die Schaltung

Die vom Fahrzeug abgenommenen Impulse steuern (Bild 2) über die Siebkette R 1/C 1/R 2/C 2 den Schalttransistor T 1 an. Die Diode D 1 schließt dabei die negativen Spannungsspitzen kurz. Die Siebkette wurde so bemessen, daß am Kollektor von T 1 eine saubere Rechteckspannung entsteht, deren Impulsverhältnis noch genau dem Schließwinkel entspricht. Bei geschlossenem Unterbrecherkontakt wird die Kollektorspannung von einer Z-Diode auf 6,2 V begrenzt. Die Mittelwertbildung übernimmt im wesentlichen das Integrationsglied R 5/C 3.

Der Emitterfolger T 2 erlaubt es, Drehspulinstrumente mit 10 mA Endausschlag oder weniger zu verwenden. Im Mustergerät wurde ein Meßwerk mit 10 mA Endausschlag eingebaut. Soll ein empfindlicheres Meßgerät Verwendung finden, so bringt man dieses durch Parallelschalten eines Shuntwiderstandes auf etwa 10 mA Endausschlag, damit eine Eichung auf 100% möglich wird.

Da durch die Basis-Emitter-Schwelspannung der Transistor T 2 erst bei einer Ansteuerspannung von 0,7 V stromführend wird, ist eine in Durchlaßrichtung betriebene Siliziumdiode D 2 mit ebenfalls 0,7 V Knickspannung in die Emitterleitung von Transistor T 1 einge-

fügt. Damit sinkt die Kollektorspannung bei voll leitender Stufe T 1 (Kollektor-Emitterrestspannung vernachlässigt) nur bis etwa 0,7 V ab, so daß bei einer geringen Spannungserhöhung T 2 sofort leitend werden kann.

Um Meßfehler durch eine zu schwache Batterie auszuschließen, läßt sich bei ausgeschaltetem Gerät mit der Taste S 2 eine Batteriekontrolle durchführen. Der

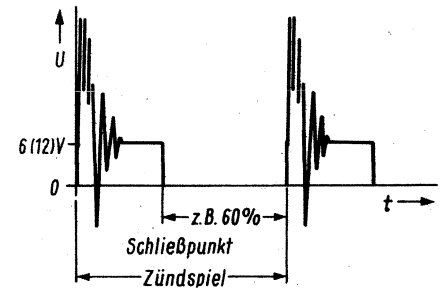


Bild 1. Oszillogramm der Spannung am Unterbrecherkontakt (bzw. Punkt 1 der Zündspule)


Widerstand R 7 stellt dabei eine relativ hohe Belastung dar, und über die Diode D 3 zeigt das Instrument die Spannung an.

Mechanischer Aufbau

Als Gehäuse diente eine Isolierstoffausführung mit den Maßen 9,5 cm x 8,5 cm x 5 cm. Auf Bild 3 sind unten von links nach rechts das Eichpotentiometer, die Batterietesttaste und der Betriebsschalter zu erkennen. Bild 4 zeigt den Innenaufbau.

Die bestückte Platine ist an den Anschlußschrauben des Meßinstrumentes befestigt. Die 9-V-Batterie wird seitlich durch einen Schaumgummistreifen und von unten durch den Gehäuseboden gehalten.

Bild 2. Schaltung des Schließwinkelmeßgerätes. Typenangaben der Halbleiter siehe Tabelle auf der folgenden Seite

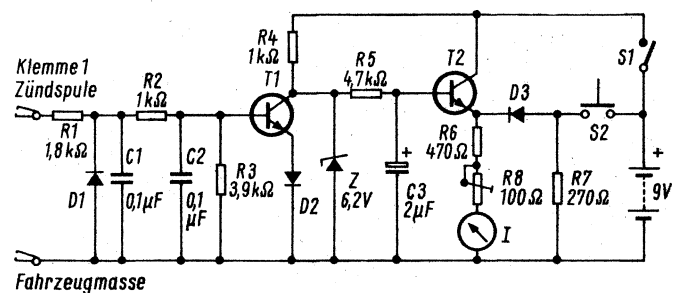

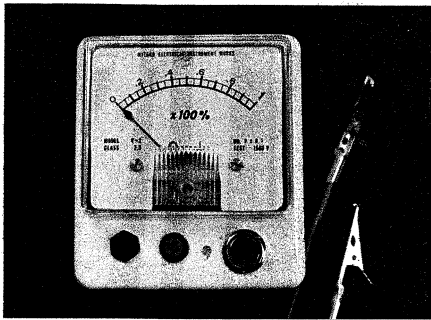


Bild 3. Ansicht des fertigen Gerätes

Praktischer Betrieb

Nach Fertigstellung des Gerätes sollte der Zeigerausschlag bei offenen Anschlußklemmen mit dem Eichwiderstand auf 100 % Endausschlag gestellt werden können. Simuliert man den geöffneten Unterbrecher und verbindet dazu die Eingangsklemme mit dem Pluspol der Batterie, so muß der Zeigerausschlag praktisch bis Null absinken.

Vor jeder Messung am Kraftfahrzeug überprüft man den Endausschlag. Darauf folgend wird der Batterietest bei ausgeschaltetem Gerät gemacht; der Zeigerausschlag muß bei 100 % oder darüber liegen. Die anschließende Messung geschieht bei im Standgas laufendem Motor, der Zeiger wird dabei wegen der langsamen Motordrehzahl zwischen zwei um etwa 5 % auseinanderliegenden Punkten hin- und herpendeln. Der Mittelpunkt entspricht dem gesuchten Meßwert. Bei wesentlich stärkerem Pendeln des Zeigers erhöht man den Wert für C 3. Dieser Kondensator ist ursprünglich

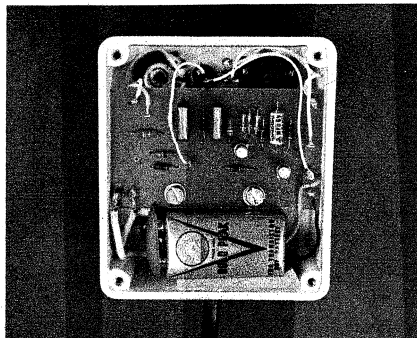


Bild 4. Innenaufbau des Schließwinkelmeßgerätes

deshalb nicht größer gewählt, weil dann etwa auftretende unregelmäßige Ausschläge, die z. B. einen schadhafte Unterbrecherkontakt kennzeichnen, nicht mehr angezeigt werden. Bei Steigern der Motordrehzahl muß sich die Zeigerbewegung verlieren, der Meßwert darf sich praktisch nicht ändern.

Im Muster verwendete Einzelteile

T 1 und T 2	npn-Siliziumtransistoren BCY 58/VII o. ä.
D 1, D 2, D 3	Siliziumdioden BA 100 o. ä.
Z	Z-Diode 6,2 V
C 1, C 2	Papierkondensatoren 0,1 µF/100 V
C 3	Elektrolytkondensator 2 µF/10 V
R 1 bis R 7	Schichtwiderstände 0,33 W
R 8	Einbautrimmwiderstand 100 Ω
I	Drehspulinstrument z. B. 10 mA Endausschlag
S 1	einpoliger Schalter
S 2	einpolige Taste

Theorie der biologischen Farbzerlegung durch Tierversuche bewiesen

In seinem Beitrag *Neue Aspekte des Farben-Sehens im Lichte des Farbfernsehens* (Heft 7/1970, Seite 195, und Heft 8, Seite 226) zog Prof. Walter Bruch interessante Parallelen zwischen elektronischen Farbaufnahmegaräten und den kreatürlichen Sehwerkzeugen. Er stützt sich dabei auf die Theorie von Hermann von Helmholtz und Thomas Young, nach der die Farbwahrnehmung bei Tier und Mensch wie beim Farbfernsehen mit nur drei Grundfarben Rot, Grün und Blau auskommt. Der Nachweis dieser Theorie ist jedoch bis vor kurzem nicht gelungen.

Nun erfahren wir aus dem Zoologischen Institut der Universität München von Prof. Hansjochem Autrum, daß dort schon seit 1965 an entsprechenden Tier-

experimenten gearbeitet wird. 1968 veröffentlichte Prof. Autrum das Ergebnis seiner Arbeiten in der Zeitschrift *Die Naturwissenschaften* (Heft 1, Seite 10). Der FUNKSCHAU stellte sich der Autor des genannten Beitrages für ein Gespräch gern zur Verfügung, das wir nachstehend zusammengefaßt referieren.

Man ging bei den Arbeiten von der Tatsache aus, daß in den Sehzellen gegenüber dem Gewebe ein Potential von etwa 40...80 mV abfällt. Gelangt Licht auf eine Sehzelle, verringert sich dieses Po-

tential mit zunehmender Helligkeit, wobei infolge der logarithmischen Empfindlichkeit des Auges z. B. bei $1/100$ der ursprünglichen Helligkeit der Potentialunterschied nur die Hälfte beträgt. Die ersten Messungen, die an den Augen von Bienen – sie entsprechen übrigens in ihrer Arbeitsweise dem menschlichen Auge weitgehend – durchgeführt wurden, ergaben, daß bei Drohnen drei Arten von Sehzellen für Gelb, Blau und Ultraviolett mit dem Empfindlichkeitsmaxima bei 530 nm, 450 nm und 340 nm vorhanden sind. Diese Tiere sehen also im Gegensatz zum Menschen UV-Licht, nicht dagegen rotes Licht (Bild 1). Bei zwei Arbeitsbienen konnte noch eine vierte Sorte von Sehzellen im blaugrünen Bereich nachgewiesen werden. Man muß diese Ergebnisse jedoch als Ausnahmen werten, da auch Libellen, an denen erst vor kurzem Messungen durchgeführt wurden, nur drei Arten von Sehzellen besitzen.

Für die Untersuchungen stehen insgesamt 20 verschiedene Lichtfrequenzen zur Verfügung, die mit Hilfe von Interferenzfiltern gewonnen werden (Bild 2). Das von einer Xenon-Hochdrucklampe erzeugte und dann gefilterte Licht gelangt über einen Lichtleiter auf das untersuchende Auge. Eine nur 10^{-4} mm starke Glaskapillare wird in die 9 µm dicke lebende Sehzelle eingestochen. Um ein Potential messen zu können, kommt eine zweite Elektrode in das umliegende Gewebe. Das Potential wird also über der Membrane der Sehzelle gemessen. Die gemessene und so gut wie nicht belastbare Spannung wird einem extrem hochohmigen Verstärker (50...100 MΩ) zugeführt und gelangt dann auf einen Zweistrahloszillografen. Letzterer erhält, hinter der Filterscheibe mit Hilfe einer Fotodiode gewonnen, ein zweites Signal, das einmal als Trigger-, zum anderen als Kontrollsignal dient. Für die Durchführung der Messungen mit einem Oszillografen sind selbstverständlich kurze Lichtblitze erforderlich, die man an einem mechanischen Unterbrecher gewinnt.

Untersuchungen an Lebewesen höherer Ordnung, z. B. Wirbeltieren, scheitern bis jetzt an der außerordentlich großen mechanischen Empfindlichkeit der Augen dieser Tiere. Sie werden nämlich sofort bei der Berührung durch die Glaskapillare zerstört. H. Kriebel


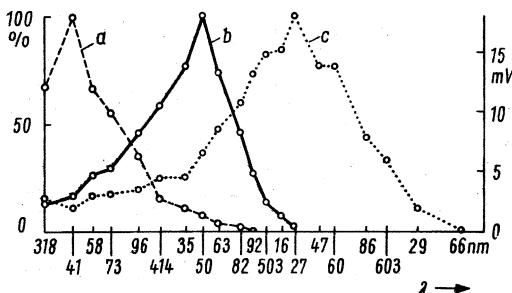


Bild 2. ► Meßeinrichtung zum Bestimmen der Farbeempfindlichkeit von Sehzellen

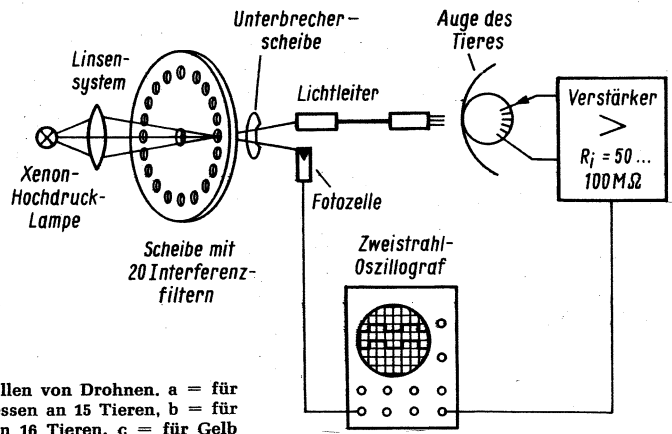

◀ Bild 1. Durchschnittliche Empfindlichkeit der Sehzellen von Drohnen. a = für Ultraviolett, gemessen an 15 Tieren, b = für Blau, gemessen an 16 Tieren, c = für Gelb

Das Farbfernsehverfahren Secam III opt. (Codierung)

Fs 16

2 Blätter

1 Prinzipschaltbild eines Secam-Coders

Ebenso wie bei NTSC und Pal (FtA Fs 11, 13, 14) werden die drei γ -vorentzerrten Kamerasignale R' , G' und B' einer Matrix zugeführt, die diese Signale in eine für die Codierung geeignete Form bringt (Bild 1). Die Ausgangssignale der Matrix sind das Helligkeitssignal (Y-Signal) (identisch mit dem Y-Signal bei NTSC und Pal) und die Farbdifferenzsignale D'_R und D'_B . Diese stimmen im Prinzip mit den Farbdifferenzsignalen (FD-Signalen) bei Pal $(R - Y)'$ und $(B - Y)'$ überein.

Sie sind lediglich so normiert, daß ein Schwarzweißsprung des Leuchtdichtesignals den Wert 1 hat.

Im vorliegenden Fall, wo die Modulation mit einem einzigen Modulator vorgenommen wird (siehe Abschnitt 3.1), muß das D'_B -Signal jedoch eine Amplitude von


$$\pm \frac{230}{280} = \pm 0,821$$

haben, da der Frequenzhub laut Norm (siehe FtA Fs 15, Abschnitt 4.2) im D'_B -Kanal ± 230 kHz und im D'_R -Kanal ± 280 kHz betragen soll.

Zu beachten ist außerdem, daß nach der Secam-Norm das D'_R -Signal ein negatives Vorzeichen bekommt. Ein elektronischer Umschalter, der mit der halben Zeilenfrequenz synchronisiert wird, sorgt für eine sequentielle Signalfolge.

Nach einer trägerfrequenten Aufbereitung werden schließlich Y-Signal, Farbsignal und das Synchronimpulsgemisch in einer Addierstufe zusammengeführt.

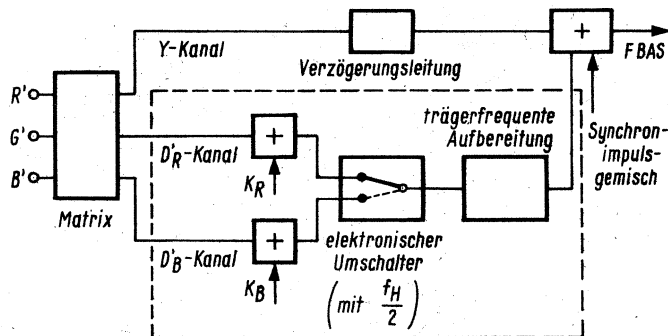Da sich das Secam-Verfahren praktisch nur in der Verarbeitung der FD-Signale von NTSC und Pal unterscheidet, soll in den folgenden Abschnitten lediglich der in Bild 1 umrandete Teil näher beschrieben werden.



K_R Kenn-Identifikationsimpulse für den D'_R -Kanal

K_B für den D'_B -Kanal

Bild 1. Vereinfachtes Blockschaltbild eines Secam-Coders

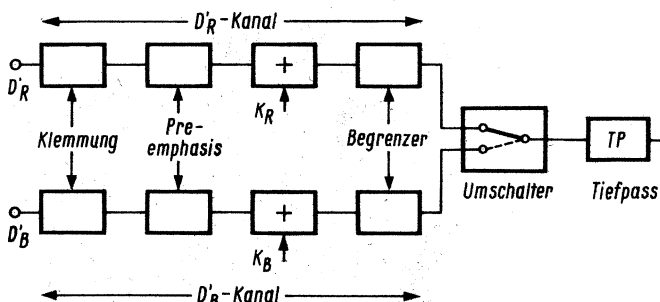


Bild 2. Blockschaltbild für die niederfrequente Aufbereitung der FD-Signale

2 Die Aufbereitung der Farbdifferenz-Signale D'_R und D'_B

Bild 2 zeigt das detaillierte Blockschaltbild für die Gewinnung der FD-Signale. In einer Klemmschaltung wird der zum Signal gehörende Gleichstromanteil eingeführt. Dies ist erforderlich, um den Aussteuerbereich der nachfolgenden Stufen klein zu halten (siehe Anhang Bild 14). Es folgt dann die Schaltung für die Preemphasis, und schließlich werden in je einer Addierstufe den FD-Signalen die entsprechenden Kennimpulse zugeführt. Die Summensignale werden dann nach der Norm begrenzt. Ein elektronischer Umschalter, der mit der halben Zeilenfrequenz synchronisiert ist, sorgt schließlich für eine sequentielle Signalfolge, und ein Tiefpaß TP ($f_g \approx 1,4$ MHz) beseitigt die durch die Begrenzung entstandenen Oberwellen, die sonst wegen der Hf-Preemphasis (Glockenkurve) stark angehoben werden würden und Störungen hervorrufen könnten.

2.1 Preemphasis

Die Übertragungsfunktion für die Preemphasis lautet entsprechend der Secam-Norm:

$$G(f) = \frac{1 + j \frac{f}{f_1}}{1 + j \frac{f}{3 f_1}} \quad \text{mit } f_1 = 85 \text{ kHz} \quad (1)$$

Diese geforderte Funktion wird von der in Bild 3 gezeigten Schaltung realisiert. Ihre Übertragungsfunktion lautet nämlich:

$$\frac{U_2}{U_1} = G(f) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1 + j \omega C R_1}{1 + j \frac{R_2}{R_1 + R_2} \omega C R_1}$$

Setzt man darin $C R_1 = \frac{1}{\omega_0}$ und $\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{m}$ so erhält man:

$$\frac{U_2}{U_1} = G(f) = \frac{1}{m} \cdot \frac{1 + j \frac{f}{f_0}}{1 + j \frac{1}{m} \frac{f}{f_0}} \quad (2)$$


Abgesehen vom konstanten Faktor $\frac{1}{m}$ hat Gl. (2) die gleiche Form wie Gl. (1), und man erhält durch Vergleich:

$$f_0 = f_1, \text{ d. h. } C R_1 = \frac{1}{2 \pi f_1} \quad \text{mit } f_1 = 85 \text{ kHz,}$$

$$m = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 3 \quad \text{und daraus}$$


$$R_1/R_2 = 2$$

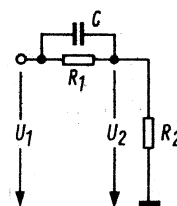
Damit kann die Schaltung für die Preemphasis dimensioniert werden.



◀ Bild 3. Schaltung für die Preemphasis

Bild 4. ▶ Schaltung zur Erzeugung von Kennimpulsen

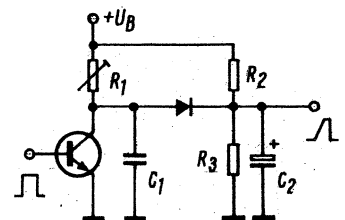

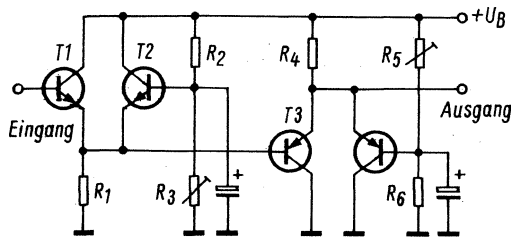

◀ Bild 5. Begrenzerschaltung mit einstellbarem unteren und oberem Begrenzungsniveau

2.2 Kenn- oder Identifikationsimpulse

Um zu gewährleisten, daß im Empfänger jedes der beiden FD-Signale D'_R und D'_B nur jeweils seinen ihm entsprechenden Diskriminator erreichen kann, werden vom Sender die sogenannten Kenn- oder Identifikationsimpulse mit ausgestrahlt. Diese Impulse werden vor Beginn eines jeden Rasters gesendet und synchronisieren im Empfänger den elektronischen Umschalter, der die FD-Signale „ihren“ Diskriminatoren zuführt.

Die Trapezform dieser Kennimpulse (siehe FtA Fs 15, Bild 6) läßt sich sehr einfach mit der Schaltung nach Bild 4 erzeugen. Solange der Transistor gesperrt ist, lädt sich C_1 über R_1 auf. Mit R_1 kann die Zeitkonstante und damit die Steilheit der Trapezvorderflanke eingestellt werden. Die Spannung an C_1 kann jedoch nicht größer werden als $U_B \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}$, wenn die

Zeitkonstante $(R_2 || R_3) \cdot C_2$ groß gegen die Zeilendauer ist, da dann die Diode in Flußrichtung geschaltet ist. Während dieser Zeit erhält man das horizontale Dach des Trapezimpulses. Am Zeilenende wird der Transistor durchgeschaltet und entlädt C_1 . Es müssen zwei derartige Generatorschaltungen vorhanden sein, und zwar für den Identifikationsimpuls im roten und für den im blauen Kanal. Sie werden entsprechend der sequentiellen Signalfolge bei Secam wechselseitig geschaltet.

Wesentlich komplizierter als das Erzeugen der Kennimpulse ist es, ihnen die richtige zeitliche Lage zu geben. Sie werden ja nur während eines Teils des Bildrücklaufs gesendet (s. FtA Fs 15, Bild 7).

Die Beschreibung dieses Vorgangs würde hier zu weit führen. Es sei nur gesagt, daß man dieses Problem mit Hilfe von Zähl- und Torschaltungen löst.

2.3 Begrenzung der Farbdifferenzsignale

Wegen der Preemphasis treten an Sprungstellen der Farbinformation Spannungsspitzen auf. Diese Spitzen sind so groß, daß der zulässige Frequenzhub bei der Modulation überschritten werden würde. Aus diesem Grund müssen die FD-Signale begrenzt werden. Da die Modulationsbedingungen

so festgelegt sind, daß der Frequenzhub nach oben anders als nach unten ist, müssen auch die Begrenzungsniveaus verschieden sein. Man kann deshalb nicht die üblichen symmetrischen Begrenzer verwenden, sondern nur solche, bei denen oberes und unteres Niveau getrennt einstellbar sind. Die Schaltung eines solchen Begrenzers zeigt Bild 5. Wichtig ist, daß das FD-Signal am Eingang des Begrenzers geklemmt ist, d. h. daß die Austastlücke immer ein konstantes Potential hat, da sich sonst je nach Gleichspannungsmittelwert des Eingangssignals die Begrenzungsniveaus verschieben würden (siehe Anhang und Bild 13).

Der Begrenzer arbeitet folgendermaßen: Der Transistor T 1 arbeitet als Emitterfolger, solange seine Emitterspannung größer ist als die Emitterspannung von T 2, wenn die Emitter nicht miteinander verbunden wären. Letztere ist bestimmt durch den Spannungsteiler R_2, R_3 und beträgt also

$$U_{E2} \approx U_B \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

Unter diesen Wert kann die Emitterspannung von T 1 und T 2 nicht absinken, d. h. hier wird das untere Begrenzungsniveau festgelegt. Es ist mit R_3 einstellbar. Entsprechend funktionieren die Transistoren T 3 und T 4, nur bestimmen diese das obere Begrenzungsniveau. Dieses ist mit R_5 einstellbar.

Da die Begrenzungsniveaus für D'_R und D'_B nicht übereinstimmen, müssen zwei derartige Begrenzer verwendet werden.

2.4 Elektronischer Umschalter

Die begrenzten FD-Signale müssen nun derart addiert werden, daß abwechselnd während einer Zeile ein Signal vorhanden ist und während der folgenden Zeile das andere. Eine mögliche Lösung für diesen Schalter zeigt Bild 6.

Im Prinzip arbeitet dieser Umschalter ähnlich wie der Begrenzer aus Bild 5. An den Basisanschlüssen von T 1 und T 3 stehen die FD-Signale D'_R bzw. D'_B , während die Transistoren T 2 und T 4 von gegenphasigen Schaltmängern mit halber Zeilenfrequenz gesteuert werden. Wenn T 2 Strom zieht, werden T 1 und D 1 gesperrt und damit das D'_R -Signal abgeschaltet. Zur gleichen Zeit ist aber T 4 durch den Schaltmänder gesperrt. Das bedeutet aber, daß T 3 als Emitterfolger arbeiten kann und D 2 durchgeschaltet ist. Das D'_B -Signal kann somit an den Ausgang gelangen. In der nächsten Zeile kehren sich die Verhältnisse um, und D'_R gelangt zum Ausgang.

3 Trägerfrequente Aufbereitung

3.1 Modulation

Bei Secam werden die FD-Signale durch Frequenzmodulation zweier Farbhilfsträger übertragen. Allerdings bereitet hier die Frequenzmodulation einige Schwierigkeiten. Die Gründe dafür sind vor allem der große Frequenzhub (500 kHz max. bei etwa 4,4 MHz Mittenfrequenz), das große Verhältnis von maximaler Modulationsfrequenz zur Mittenfrequenz (1,4 MHz zu 4,4 MHz) und die Forderung, daß die Farbträger-

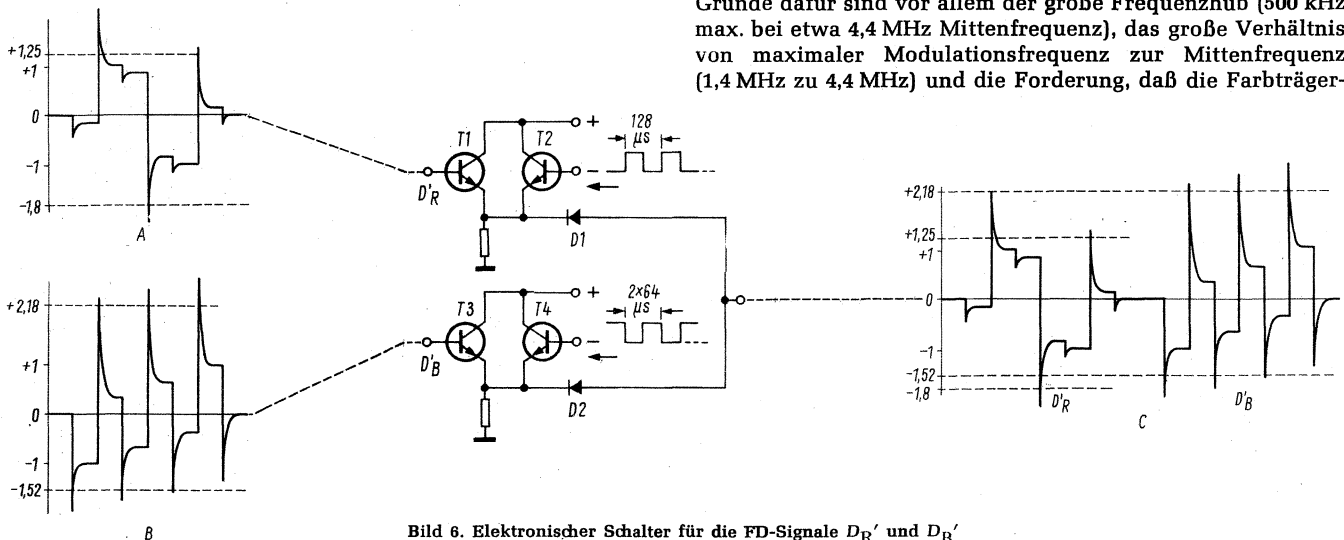


Bild 6. Elektronischer Schalter für die FD-Signale D'_R und D'_B

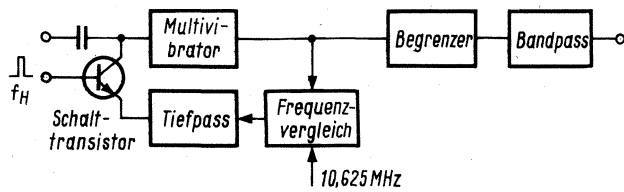


Bild 7. Blockschaltbild eines Frequenzmodulators

ruhefrequenzen aus Kompatibilitätsgründen mit der Zeilenfrequenz verkoppelt sein müssen.

Zur Frequenzmodulation eignen sich bekanntlich sehr gut astabile Multivibratoren. Diese haben auch den Vorteil, daß man mit ihnen große Frequenzhübe und ein hohes Verhältnis von max. Modulationsfrequenz zur Mittenfrequenz erreicht. Trotzdem treten durch die extremen Forderungen bei Secam Schwierigkeiten auf, so daß es zweckmäßig erscheint, die Modulation bei einer höheren Frequenz vorzunehmen. Dies kommt auch der Forderung nach Verkopplung zwischen Farbträger-ruhefrequenz und Zeilenfrequenz entgegen. Die Forderung der Verkopplung bedeutet nämlich, daß durch eine Regelschaltung die Farbträger-ruhefrequenz synchronisiert werden muß. Da bei Secam zwei Träger vorhanden sind (4,250 MHz und 4,40625 MHz) braucht man hier auch zwei Regelkreise und zwei Modulatoren.

Moduliert man dagegen bei einer höheren Frequenz und mischt anschließend mit zwei Frequenzen herunter, so hat man nur einen Multivibrator und einen Regelkreis.

Das Blockschaltbild eines Frequenzmodulators, der nach diesem Prinzip arbeitet, zeigt Bild 7.

Einem astabilen Multivibrator wird über einen Koppelkondensator das sequentielle FD-Signal D'_R, D'_B, D'_R usw. zugeführt. Am Ausgang des Multivibrators steht dann ein frequenzmodulierter Träger mit einer Mittenfrequenz von 10,625 MHz. Während des Zeilenrücklaufs – wenn die FD-Signale Null sind – muß der Multivibrator auf genau 10,625 MHz schwingen. Eine Frequenzvergleichsschaltung, der die Schwingung aus dem Multivibrator und eine (mit der Zeilenfrequenz) verkoppelte 10,625-MHz-Schwingung zugeführt werden, liefert eine Regelspannung, die den Multivibrator während des Zeilenrücklaufs auf die richtige Frequenz zieht. Damit die Nachregelung nur während des Rücklaufs erfolgt, befindet sich zwischen Frequenzvergleich und Multivibratoreingang ein Schalttransistor, der die Regelspannung nur während einer kurzen Zeit durchläßt, anderenfalls würde die Modulation sofort wieder ausgeregelt werden. Diese Stufe arbeitet als Klemmstufe, da sie die durch einen Koppelkondensator abgetrennte Gleichspannung wieder einführt.

Um eventuelle Amplitudenschwankungen zu beseitigen, wird der modulierte Träger begrenzt. Dieser Begrenzer ist ein normaler Diodenbegrenzer (Bild 8). Ein Bandpaß befreit das Signal von Oberwellen.

3.2 Umsetzer

Die Farbträger-ruhefrequenzen sind laut Secam-Norm:

$$F_{0R} = 4,40625 \text{ MHz}$$

$$F_{0B} = 4,250 \text{ MHz}$$

Der modulierte 10,625-MHz-Träger muß deshalb in einer Zeile, die das D'_R -Signal enthält, mit

$$10,625 \text{ MHz} - 4,40625 \text{ MHz} = 6,21875 \text{ MHz}$$

und in einer Zeile, die das D'_B -Signal enthält, mit

$$10,625 \text{ MHz} - 4,250 \text{ MHz} = 6,375 \text{ MHz}$$

gemischt werden.

Das gleichzeitig entstehende obere Seitenband wird durch ein Tiefpaßfilter abgetrennt. Das Blockschaltbild eines derartigen Umsetzers zeigt Bild 9.


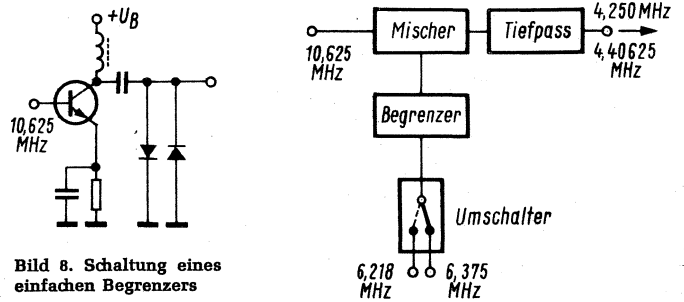


Bild 8. Schaltung eines einfachen Begrenzers

Bild 9. Blockschaltbild des Umsetzers

Bild 10. Diodenkreuzschalter für die Trägerpolung

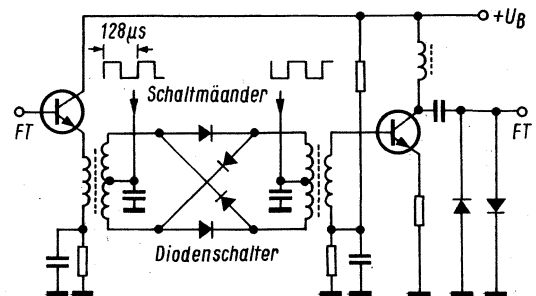

Einem elektronischen Umschalter, der mit halber Zeilenfrequenz gesteuert wird, werden zwei Träger zugeführt.

Ein nachfolgender Diodenbegrenzer beseitigt parasitäre AM. Nach dem Begrenzer hat man also zwei sequentielle Trägerschwingungen zur Verfügung, die jeweils $64 \mu s$ dauern. In einem Mischer (Modulator) werden diese mit dem frequenzmodulierten 10,625-MHz-Träger gemischt. Nach dem Tiefpaß stehen dann die trägerfrequenten FD-Signale mit der richtigen Mittenfrequenz zur Verfügung.

3.3 Trägerpolung

Aus Kompatibilitätsgründen müssen die Träger bei Secam III opt. nach jeder dritten Zeile und nach jedem Halbbild um 180° umgepolt werden. Diese Umpolung übernimmt wiederum ein elektronischer Umschalter, der von einem passenden Schaltmäander gesteuert wird. Eine mögliche Lösung zeigt Bild 10.

3.4 Glockenkurve und Austastung

Ähnlich wie bei der Dimensionierung der Schaltung für die Preemphasis kann man sich aus der geforderten Übertragungsfunktion für die Glockenkurve

$$G(f) = \frac{1 + j 16 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)}{1 + j 1,26 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)} \quad f_0 = 4,286 \text{ MHz}$$

die Dimensionierung der Schaltung in Bild 11 ableiten. Diese Schaltung hat die geforderte Übertragungsfunktion.

Die modulierten Farbträger müssen nun noch geeignet austastet werden, damit die Synchronisation der Ablenkschaltungen im Empfänger nicht gestört wird (Farbträger-Austastsignal, Farb-A-Signal). Hierzu kann jedoch nicht das übliche von der Impulzentrale gelieferte Austastsignal (A-Signal) verwendet werden. Das hat zwei Gründe.

1. Das Vertikal-Farb-A-Signal muß während der Identifikationsimpulse unterbrochen werden, da diese sonst austastet werden.
2. Das Horizontal-Farb-A-Signal muß kürzer sein, als das Horizontal-A-Signal für das Luminanzsignal, damit ein burstähnlicher Schwingungszug (nichtmodulierter Träger) auf der hinteren Schwarzscherle verbleibt, so daß während dieser Zeit die Diskriminatoren im Empfänger einschwingen können.

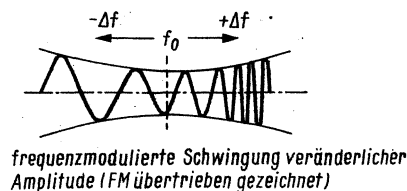
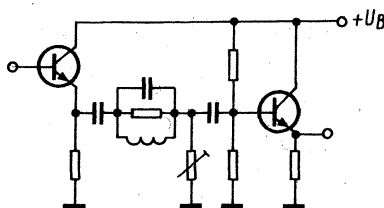
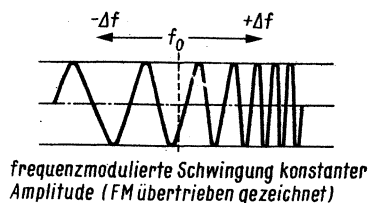


Bild 11. Schaltung für die Erzeugung einer Glockenkurve (links Eingangssignal, rechts Ausgangssignal)

Eine mögliche Austasterschaltung zeigt Bild 12. Die Dioden D 1 und D 2 sind leitend, wenn T 2 gesperrt ist. Wird T 2 leitend, so werden diese durch die Spannung an der Z-Diode D 3 gesperrt. Am Ausgang steht dann kein Farbräger.

Eine solche Schaltungsmethodik ist erforderlich, damit durch das Austastsignal nur die Wechselstromkomponente zu- und abgeschaltet, der nachfolgende Verstärker aber nicht in seinem Ruhestromwert beeinflusst wird. Man will also ein Signal nach Bild 12a, aber z. B. nicht nach Bild 12b erhalten. Letzteres würde sich ergeben, wenn man durch das Austastsignal einen npn-Transistor im Verstärkungsweg sperrt.

Das Prinzip der besprochenen Codierung geht auf einen bei Prof. Dr. Bruch entwickelten Coder zurück. Es zeigt einen Weg, um die vielseitigen Forderungen der Secam-Norm zu erfüllen.

Anhang

Zu Abschnitt 2.3 Begrenzung der Farbdifferenzsignale

Im unausgesteuerten Zustand ist U_{B1M} größer als U_{B2M} . Folglich zieht T 1 Strom, und U_E ist so groß, daß T 2 gesperrt ist. Wird U_{B1M} durch das Steuersignal verringert, nimmt I_{C1} ab, U_E wird verkleinert. Das bedeutet:

Bei dem angegebenen Steuerimpuls (Bild 13) nimmt aufgrund abnehmender Spannung U_{BE1} der Strom I_{C1} ab, die Spannung U_E wird verkleinert. Das ergibt gleichzeitig eine Vergrößerung von U_{BE2} und somit ein starkes Ansteigen des Stromes I_{C2} . Das Abfallen von I_{C1} und das Ansteigen von I_{C2} kompensieren sich, d. h. die Spannung U_E bleibt konstant. Mit anderen Worten kann man sagen, daß der vergleichsweise hohe Emitterwiderstand stromstabilisierend wirkt. Somit liefert, je nach Steuerspannung am Begrenzereingang, entweder T 1 oder T 2 den notwendigen Strom in den gemeinsamen Emitterwiderstand.

Der Vorteil dieser Anordnung gegenüber einem Diodenbegrenzer beruht darauf, daß durch die hohe Stromverstärkung der Transistoren schon kleine U_{BE} -Änderungen hohe Stromänderungen hervorrufen. Es wird also eine sehr wirksame Begrenzung erreicht.


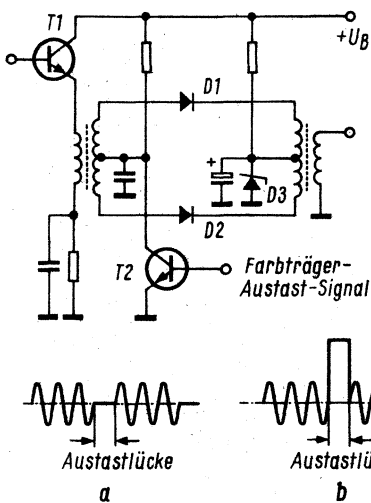


Bild 12. Austastung des Farbsignals. a = Austastung nur der Wechselspannung, b = Austasten der Wechselspannung bei gleichzeitiger Änderung des Arbeitspunktes

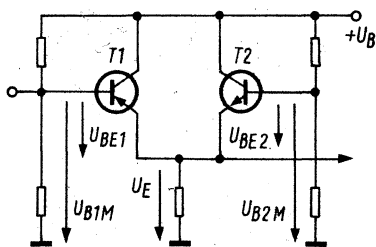

▲ Bild 13. Wirkung der Begrenzung in der Schaltung Bild 5

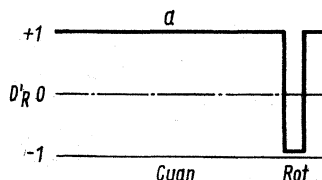


Bild 14a. Möglicher Verlauf der Farbsignalspannung bei richtiger Übertragung der zugehörigen Gleichspannungskomponente. Trennt man die Gleichspannung über einen Kondensator ab, so ergibt sich ein Signalverlauf nach Bild 14b. Man erkennt den wesentlich vergrößerten notwendigen Aussteuerbereich

Berechnung der Werte von Tabelle 3 im Funktechnischen Arbeitsblatt Fs 15

Beispiel: Farbe Gelb

Aus Tabelle 2 entnimmt man für Gelb:

$$D_R' = -0,156 \quad D_B' = -1$$

Im roten Kanal erfolgt die Modulation so, daß $D_R' = \pm 1$ einem Frequenzhub von ± 280 kHz entspricht, dann entspricht $D_R' = -0,156$

$$280 \text{ kHz} (-0,156) = -43,7 \text{ kHz}$$

Im blauen Kanal entspricht $D_B' = \pm 1$ einem Hub von ± 230 kHz, so daß für Gelb gilt:

$$230 \text{ kHz} (-1) = -230 \text{ kHz}$$

Damit ergeben sich die absoluten Frequenzen für:

$$D_R' : F_R = F_{oR} - 43,7 \text{ kHz} = 4,406 \text{ MHz} - 43,7 \text{ kHz} = 4,362 \text{ MHz}$$

$$D_B' : F_B = F_{oB} - 230 \text{ kHz} = 4,250 \text{ MHz} - 230 \text{ kHz} = 4,020 \text{ MHz}$$

Für die Glockenkurve gilt die Gleichung 2:

$$G_c = 10 \cdot \log \left(\frac{1 + 256 X^2}{1 + 1,6 X^2} \right) \text{ mit } X = \frac{F}{F_c} - \frac{F_c}{F}$$

Setzt man F_R bzw. F_B ein, so erhält man

$$X_R = \frac{4,362 \text{ MHz}}{4,286 \text{ MHz}} - \frac{4,286 \text{ MHz}}{4,362 \text{ MHz}} = 0,0356$$

$$X_B = \frac{4,020 \text{ MHz}}{4,286 \text{ MHz}} - \frac{4,286 \text{ MHz}}{4,020 \text{ MHz}} = -0,128$$


Damit ist: $G_{cR} = 1,21$ [dB] $G_{cB} = 7,05$ [dB]

(siehe die in Bild 3 angekreuzten Punkte).

Die Amplituden a sind dann:

$$a_R = 230 \text{ mV} \cdot 10^{\frac{G_R}{20}} = 262 \text{ mV}$$
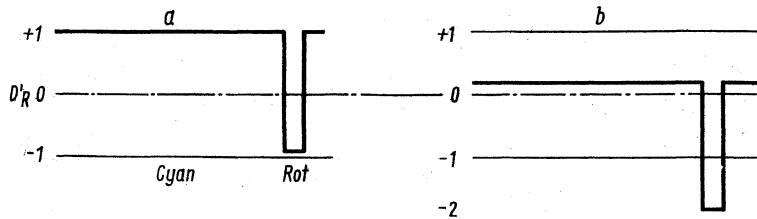
$$a_B = 230 \text{ mV} \cdot 10^{\frac{G_B}{20}} = 518 \text{ mV}$$



Der „Ratio“ bekommt Konkurrenz

Neue und alte FM-Demodulatoren

1. Teil

Seit Beginn des UKW-Rundfunks herrscht der Ratiometer als Demodulator für Frequenzmodulation vor. Jetzt führen sich jedoch zunehmend Schaltungen ein, die man entweder längst veraltet glaubte oder aber, die auf bisher noch wenig bekannten Prinzipien beruhen. Deswegen scheint es zweckmäßig zu sein, alte und neue Schaltungen einmal übersichtlich zusammenzustellen und zu erläutern. Dies ist für den Praktiker schon wegen der sehr unterschiedlichen Bezeichnungen wichtig. So werden nebeneinander die Ausdrücke *Demodulator*, *Detektor*, *Diskriminator* und *Gleichrichter* benutzt. Und diese Worte werden gekoppelt mit Begriffen wie *Phase*, *Phasenwinkel*, *Verhältnis*, *Ratio*, *Produkt*, *Koinzidenz*. Oder mit Eigennamen wie *Riegger*, *Foster-Seeley*, *Bradley*. Dabei kann dann beispielsweise ein Phasendetektor etwas ganz anderes bedeuten als ein Phasendiskriminator. Aber der Phasendetektor läuft auch unter den Bezeichnungen Produktdemodulator, Koinzidenz- oder Quadraturdemodulator. Dazu kommt neuerdings wieder der Synchrodetektor, der aber nicht etwa mit dem Synchron-Demodulator in einem Farbfernsehempfänger verwechselt werden darf.

Phasenwinkel – beim Hf-Techniker wenig gefragt

In den meisten FM-Demodulatoren spielt die Phasenlage der zu demodulierenden Schwingungen die ausschlaggebende Rolle. Nun hat allerdings der Hf-Techniker bisher meist nur in Amplituden gedacht. In allen Standardwerken der Hochfrequenztechnik finden sich in den Kapiteln über Schwingungskreise wunderschöne Resonanzkurven,

In dem folgenden Beitrag gibt der Autor der weitverbreiteten Bücher „Funktechnik ohne Ballast“ und „Fernsehtechnik ohne Ballast“ in seiner anschaulichen und gründlichen Art eine systematische Übersicht über die Schaltungen zum Demodulieren frequenzmodulierter Sendungen im UKW-Rundfunk und beim Fernsehen. Die Arbeit bereitet besonders den Servicetechniker auf die neuartigen Demodulatorstufen vor, die durch die Technik der integrierten Schaltungen auf ihn zukommen. Um das Thema geschlossen zu behandeln, werden auch wichtige Grundlagen über Schwingkreise, Frequenzmodulation und mitgezogene Oszillatoren kurz wiederholt.

in denen der Amplitudenverlauf an einem Schwingkreis oder Bandfilter in Abhängigkeit von der Verstimmung dargestellt ist. Aber selbst in sehr grundlegenden Werken sucht man vergebens nach Phasendiagrammen. Eine der wenigen löblichen Ausnahmen sind die Funktechnischen Arbeitsblätter des Franzis-Verlages [1]. Wir entnehmen daraus vereinfacht als Bild 1 den Verlauf des Phasenwinkels an einem Schwingkreis in Abhängigkeit von der Verstimmung f/f_0 . Aus einer Kurvenschar wurden die beiden Kurven für Schwingkreise mit den Dämpfungen $d = 5\%$ und $d = 50\%$ ausgewählt. Wie man sieht, verläuft bei einem stark gedämpften Kreis der Phasenwinkel in einem weit größeren Gebiet linear zur Verstimmung als bei einem weniger gedämpften Kreis.

In Bild 2a sind zum Vergleich die üblichen Resonanzkurven eines Schwingkreises und der Phasenverlauf übereinander gezeichnet. Aus diesem Bild ergibt sich, daß ein Kreis gegenüber einer zugeführten Frequenz verstimmt ist, wenn die Spannung am Kreis phasenverschoben gegenüber dem zugeführten Strom ist. Im Resonanzfall, wenn also die von außen zugeführte Frequenz f gleich der Eigenfrequenz (Resonanzfrequenz, Mittenfrequenz) f_0 des Kreises ist, beträgt der Phasenwinkel $\varphi = 0^\circ$. Der Kreis verhält sich dann wie ein reeller Widerstand mit dem Wert:

$$R_a = \frac{L}{r \cdot e}$$

Darin ist r der Verlustwiderstand des Kreises in der Größe von einigen Ohm. Man denkt ihn sich in Reihe mit der Induktivität liegend.

Im Resonanzfall $f = f_0$ ist also nach Bild 2b der zugeführte Hf-Strom i in Phase mit der Spannung u am Schwingkreis, d. h. der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung ist $\varphi = 0^\circ$ (vgl. Bild 1). Der induktive Widerstand $X_L = \omega L$ ist gleich dem kapazitiven Widerstand:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

oder

$$L = \frac{1}{\omega L}$$

Führt man nun dem Kreis eine niedrigere Frequenz zu, $f < f_0$, dann wird der Blindwiderstand X_L kleiner und X_C größer. Der kleiner werdende induktive Widerstand der Parallelschaltung überwiegt in seiner Wirkung auf den Gesamtstrom. Da die Spannung an einer Induktivität gegenüber dem Strom voreilt, ergibt sich für die niedrige Frequenz ein positiver Phasenwinkel φ am Kreis. Macht man beispielsweise $f/f_0 = 0,95$, dann steigt nach Bild 1 der Phasenwinkel für einen Schwingkreis mit 5% Dämpfung auf $\varphi \approx +60^\circ$. Ein Verhältnis von $0,95$ bedeutet bei einem z. B. auf die Mittenfrequenz $10,7$ MHz abgeglichenen Zf-Verstärkerkreis eine Seitenfrequenz von

$$f = 0,95 \cdot f_0 = 0,95 \cdot 10,7 = 10,165 \text{ MHz}$$

bzw. eine Verstimmung

$$\Delta f = 10,7 - 10,165 = 0,535 \text{ MHz} = 535 \text{ kHz}$$

Da der größte Frequenzhub bei der UKW-Frequenzmodulation nur 75 kHz und beim Fernsehen nur 50 kHz betra-



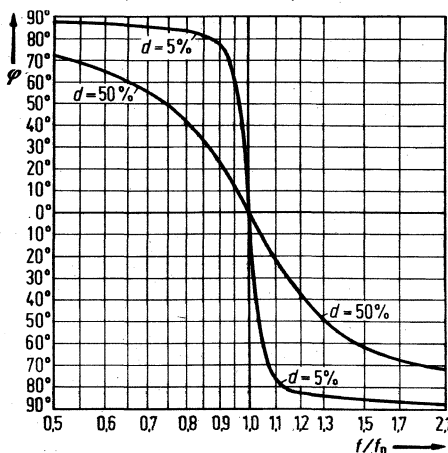


Bild 1. Normierter Phasenverlauf von Schwingkreisen mit Dämpfungswerten $d = 5\%$ und $d = 50\%$.

Bild 2. a = Amplituden- und Phasenverlauf eines Schwingkreises; b = Meßanordnung (Ausgangswiderstand des Transistors vernachlässigt)

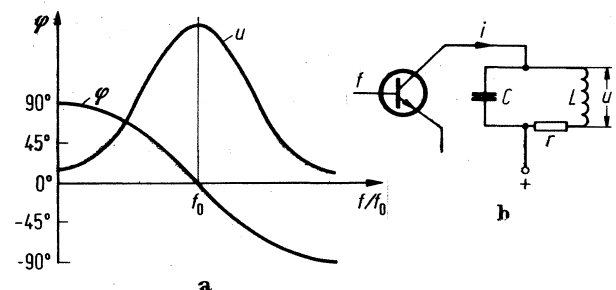

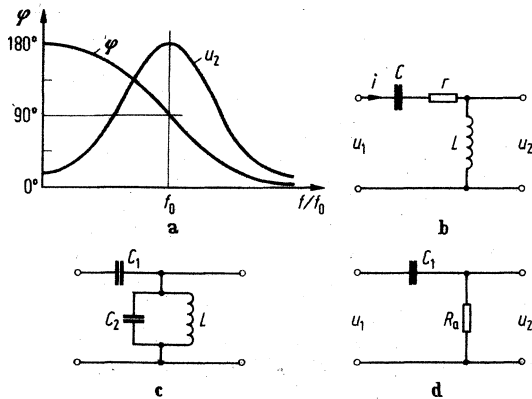

▲ Bild 3. a = Amplituden- und Phasengang von Schwingkreisen in Vierpolanordnung. Bei der Resonanzfrequenz f_0 beträgt der Phasenwinkel der Ausgangsspannung 90° ; b = Serienschwingkreis als Vierpol; c = Parallelschwingkreis mit kleinem Vorschaltkondensator C_1 als Vierpol; d = Ersatzschaltung zu Bild 3c


gen soll, ist also der Phasenwinkel bei einem Kreis mit 5% Dämpfung als hinreichend linear innerhalb der Bandbreite ± 75 kHz anzusehen.

Vierpolkreise als Phasenschieber

Für FM-Demodulatoren wird vielfach eine Schwingkreisanordnung benötigt, bei der nach Bild 3a im Resonanzfall die Spannung am Ausgang um $\varphi = 90^\circ$ in der Phase gegenüber der Eingangsspannung gedreht ist. Dies läßt sich nach Bild 3b durch einen als Vierpol geschalteten Serienresonanzkreis erreichen. Für den zugeführten Hf-Strom i wirkt der Kreis bei Resonanz als reeller Widerstand mit dem sehr kleinen Wert $r =$ Verlustwiderstand des Kreises in der Größenordnung von einigen Ohm. Der induktive Widerstand $X_L = j\omega L$ und der kapazitive Widerstand $X_C = \frac{1}{j\omega C}$ sind entgegengesetzt gerichtet und heben sich im Resonanzfall heraus. Der infolge des kleinen Widerstandes r fließende große reelle Resonanzstrom erzeugt an der Induktivität L eine um $\varphi = +90^\circ$ voreilende maximale Resonanzspannung:

$$u_2 = i \cdot j\omega L$$

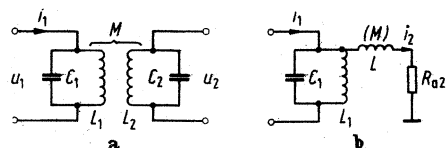Führt man nun dem Eingang des Vierpols von der Resonanzfrequenz f_0 abweichende Frequenzen zu, dann sinkt die Spannung u_2 an der Induktivität in Form einer Resonanzkurve, wie in Bild 3a dargestellt. Für den Phasenwin-



Bandfilter als Phasenschieber

Für die Sekundärspannung eines induktiv gekoppelten Bandfilters gilt im Resonanzfall [2]:

$$u_2 = -i_1 \cdot \omega M$$

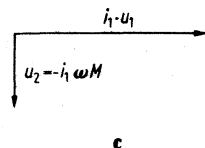


Bild 4. a = Bandfilter mit induktiver Kopplung M ; b = Ersatzschaltung für den zweiten Kreis; c = Zeigerdiagramm



Darin ist M nach Bild 4a die gegenseitige Induktion. Nach Bild 4b kann man sie durch eine Koppelspule L und den Resonanzwiderstand des Sekundärkreises durch einen reellen Widerstand

$$R_{a2} = \frac{L_2}{r_2 C_2}$$

ersetzt denken. Dann ergibt sich für den Teilstrom i_2 :

$$i_2 = -i_1 \cdot \frac{\omega L}{R_{a2}}$$

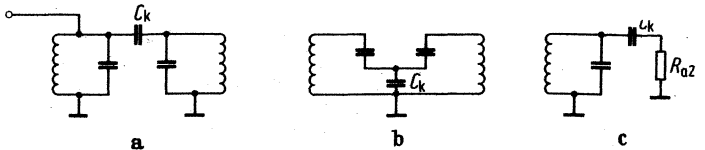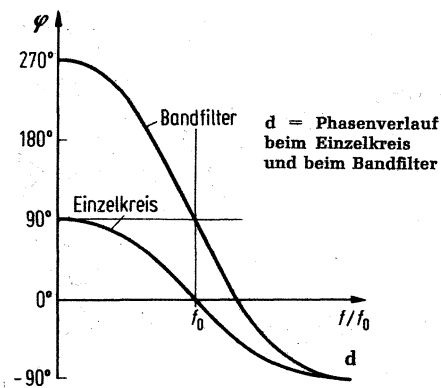Die Induktivität L bzw. die Gegeninduktivität M bewirkt dabei nach dem Zeiger-



▲ Bild 5. a und b = kapazitiv gekoppelte Bandfilter; c = Ersatzschaltung

diagramm Bild 4c einen Phasenwinkel von $\varphi = +90^\circ$ am Sekundärkreis. Das würde also dem Verhalten des Serienresonanzkreises von Bild 3b entsprechen. Legt man jedoch von der Resonanz abweichende Frequenzen an den Eingang des Bandfilters, dann findet jeweils im ersten und im zweiten Kreis eine Phasendrehung statt. Die Kurve für den Ausgangsphasenwinkel φ_2 verläuft also bei einem Bandfilter nach Bild 4d viel steiler als bei einem Einzelkreis [3]. Je größer aber die Phasenteilheit ist, um so größer ist in einem FM-Demodulator die Nf-Ausgangsspannung. Deswegen hat man in der Röhrenzeit und als es nur Einzeltransistoren gab aus Gründen des besseren Wirkungsgrades nur FM-Demodulatoren mit Bandfiltern, meist in Form des Ratiodetektors angewendet. Nachdem aber bei integrierten Schaltungen zusätzliche Transistorsysteme keinen Mehraufwand erfordern, werden auch FM-Demodulatoren mit Einzelkreisen verwendet. Sie lassen sich einfacher abgleichen, und die erwünschte hohe Ausgangsspannung wird leicht durch ein weiteres verstärkendes Transistorsystem aufgebracht.

Die gleiche Wirkung wie ein induktiv gekoppeltes haben nach Bild 5a oder 5b kapazitiv gekoppelte Bandfilter. Sie lassen sich durch eine Ersatzschaltung Bild 5c darstellen, und am Ausgang ergibt sich eine Phasenkurve, die bei großen Verstärkungen wie in Bild 4d zwischen $\varphi = -90^\circ$ bis $\varphi = 270^\circ$ verläuft.

Zur Frequenzmodulation

Nach Bild 6 entsteht eine frequenzmodulierte Hf-Schwingung dadurch, daß sich die mittlere Sendefrequenz H im Takt der Tonfrequenz um den Frequenzhub h ändert. Dabei bleiben die Senderamplituden konstant. Im Bild ist das Zahlenbeispiel $H = 90$ MHz, $h = \pm 0,1$ MHz gezeichnet. Die Mittenfrequenz 90 MHz ändert sich also proportional zu den Augenblickswerten der Nf-

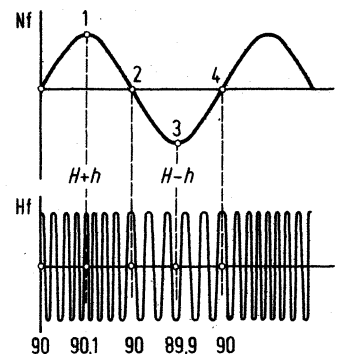


Bild 6. Umsetzen einer Tonfrequenzschwingung in Frequenzmodulation

Spannung zwischen 90,1 MHz und 89,9 MHz. Macht man die NF-Amplituden nur halb so groß, dann wird auch der Hub halbiert. Er beträgt dann im Zahlenbeispiel $\pm 0,05 \text{ MHz} = \pm 50 \text{ kHz}$. Die HF-Bandbreite reicht dann von 89,95 MHz bis 90,05 MHz.

Bei der Frequenzmodulation wird die Amplitude des aufmodulierten Nf-Signals durch den Frequenzhub dargestellt.

Wie wirkt sich nun die Frequenz des Nf-Signals bei der Modulation aus? Steuert man mit einem Ton von 800 Hz aus, dann wird 800mal in der Sekunde der Frequenzhub durchlaufen. Bei einem Ton von 8000 Hz beispielsweise erfolgt dies 8000mal in der Sekunde, d. h.:

Die Frequenz des aufmodulierten Nf-Signals wird durch die Geschwindigkeit der Frequenzänderung dargestellt.

Die Frequenzmodulation beim UKW-Rundfunk ergibt eine bessere Wiedergabequalität. Bei großem Frequenzhub wirken sich in den Übertragungskanal eingestreute Störungen weniger aus [4]. Man macht deshalb den maximalen Hub beim UKW-Rundfunk fünfmal größer als die höchste Tonfrequenz, also $h = 5 \cdot 15 = 75 \text{ kHz}$. Bei größter Lautstärke oder höchster Dynamik schwankt dann die Sendefrequenz um $\pm 75 \text{ kHz}$ vom Mittelwert, die zu übertragende Bandbreite beträgt also 150 kHz. Beim Fernsehton, der ebenfalls frequenzmoduliert ausgestrahlt wird, ist ein maximaler Frequenzhub von $\pm 50 \text{ kHz}$ entsprechend einer Bandbreite von 100 kHz vorgesehen.

Für diese Bandbreiten 150 kHz bzw. 100 kHz müssen die Schwingkreise der FM-Demodulatoren vollständig phasenlinear sein, d. h. beim Verdoppeln des Frequenzhubes muß sich auch der Phasenwinkel verdoppeln. Der Servicetechniker kennt vom Abgleichen eines Ratiotektors die sogenannte S-Kurve. Sie stellt im Prinzip ebenfalls die Abhängigkeit des Phasenwinkels von der Frequenz dar. Man sieht im allgemeinen vor, daß die Umkehrpunkte oder Höcker der S-Kurve 300 kHz Abstand haben sollen, dann ist das Gebiet $\pm 75 \text{ kHz}$ entsprechend 150 kHz Bandbreite beim UKW-Rundfunk mit Sicherheit phasenlinear.

Zusammenfassung


1. Bei der Frequenzmodulation wird die Frequenz des aufmodulierten Nf-Signals durch die Geschwindigkeit der Frequenzänderung dargestellt. Bei 800 Hz Tonfrequenz ändert sich beispielsweise die Frequenz der HF-Schwingung 800mal in der Sekunde.

2. Je größer die niederfrequente Lautstärke oder der Dynamikumfang ist, desto größer ist die Frequenzänderung oder der Frequenzhub.

3. Die Senderamplituden bleiben stets konstant.

Vorteile der Frequenzmodulation

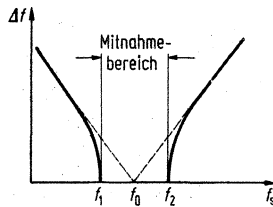4. Während der Übertragung eingestreute Störimpulse, die über den konstanten Sendepiegel hinausragen, lassen



◀ Bild 7. Synchronisierungsbereich eines mitgezogenen Oszillators

sich im Empfänger durch Abkappen oder Begrenzen beseitigen. Störungen durch Amplitudenmodulation können nicht auftreten, wenn der Empfänger nicht auf Amplitudenänderungen, sondern nur auf Frequenzänderungen anspricht [4].

5. Störgeräusche in Form von Zischen, Prasseln und Rauschen, also mit einem großen Anteil an hohen Tönen, werden bei der Frequenzmodulation dadurch unterbunden, daß man absichtlich die hohen Tonfrequenzen im Sender stärker ausmoduliert als die tiefen. Sie würden also eigentlich beim Empfang zu laut erscheinen. Durch eine Art Tonblende setzt man sie auf das Normalmaß herab. Höhe Störfrequenzen (Zischen) werden dann im gleichen Maß herabgesetzt und liegen nun weit unter dem ursprünglichen Störpegel. Diese Höhenanhebung im Sender wird Preemphasis, die empfängerseitige Rückführung auf den normalen Zustand wird Deemphasis genannt¹⁾.

6. FM-Sender stören sich beim Empfang gegenseitig weit weniger als AM-Sender, weil Nutz- und Störsender ständig ihre Frequenz ändern. Dadurch kann kein konstantes Überlagerungspfeifen auftreten, sondern ein weit weniger störendes unregelmäßiges Geräusch. Durch spezielle FM-Demodulatoren (Synchron-detektor) lassen sich störende Nachbar-sender gänzlich unterdrücken.

Der mitgezogene Oszillator

Mitnahme ist ein anderer Ausdruck für das Synchronisieren eines Oszillators. Dieser Vorgang wird vielfältig ausgenutzt. Beim Elektronenstrahloszillografen synchronisiert oder triggert man den Kipposzillator des Zeitablenkgerätes durch Impulse, die aus der Frequenz des zu messenden Signals abgeleitet sind. Der Kipposzillator rastet dann auf die gleiche Frequenz ein, und man erhält ein stehendes Oszillogramm auf dem Schirm. Ähnlich wirkt die Zeilen- und Bildsynchronisierung im Fernsehempfänger.

Jeder Oszillator, also auch ein Sinusoszillator, läßt sich innerhalb eines bestimmten Frequenzgebietes, das als Mitnahmebereich bezeichnet wird, von einer äußeren Frequenz mitnehmen. Er macht in diesem Gebiet genau alle Frequenzänderungen des Steuersignals mit. In Bild 7 ist waagrecht die Frequenz f_s des Steuer- oder Synchronisierersignals aufgetragen. Dagegen ist f_0 die Eigenfrequenz des ohne Mitnahmeimpulses frei schwingenden Oszillators. Die senkrechte Ordinate gibt den Frequenzunterschied $\Delta f = f_s - f_0$ an.

¹⁾ Emphase, griechisch, nachdrückliche Betonung in der Rede.

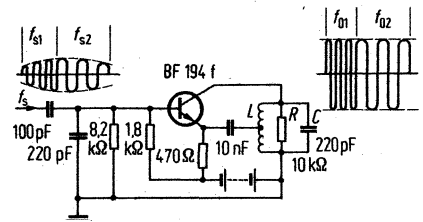


Bild 8. Prinzip eines mitgezogenen Oszillators. Die Oszillatorfrequenzen f_{01} und f_{02} werden durch die Steuerfrequenzen f_{s1} und f_{s2} synchronisiert

Nähert man sich mit der Steuerfrequenz f_s , von niedrigen Werten herkommend, dem zunächst mit seiner Eigenfrequenz f_0 schwingenden Oszillator, dann springt seine Frequenz bei dem Wert f_1 auf die Steuerfrequenz um, wird nun mitgenommen, und erst beim Wert f_2 setzt die Synchronisierung wieder aus. Der Mitnahmebereich ist um so breiter:

1. Je größer die von außen zugeführte Steuerspannung ist,
2. je stärker der Oszillatorkreis gedämpft ist,
3. je schwächer der Oszillator rückgekoppelt ist.

Der mitgezogene Oszillator macht innerhalb des Mitnahmebereiches alle Änderungen der Steuerfrequenz mit, jedoch bleibt dabei seine Amplitude konstant.

Bild 8 zeigt einen Mitnahmeoszillator in Dreipunktschaltung für eine Mittenfrequenz von 2,14 MHz. Die Synchronisierersignale f_s werden der Basis des Transistors zugeführt. Zwischen Basis und Emitter liegt außerdem die am unteren Teil der Schwingensule L abgegriffene Rückkopplungsspannung. Beide Spannungen steuern also gemeinsam den Kollektorstrom. Je nach Frequenzabweichung zwischen Steuerfrequenz und ursprünglicher Eigenfrequenz des Oszillators weist der Differenzstrom eine Phasenverschiebung gegenüber dem Oszillatorkreisstrom auf. Phasenverschiebung in einem Schwingkreis bedeutet aber nach den Bildern 2, 3 und 4 stets eine Verstimmung. Der Kreis wird hier durch den Blindstrom so weit verstimmt, bis der Frequenzunterschied zwischen Eigenfrequenz und Synchronisierfrequenz zu null geworden ist. Im Prinzip liegt also auch hier eine Art Nachstimm-schaltung vor wie bei einer automatischen Scharf-abstimmung, nur daß anstelle einer Kapazitätsdiode mit Regelkreis eine interne Phasensynchronisierung vor sich geht. Der LC-Schwingkreis in Bild 8 ist durch einen 10-k Ω -Widerstand bedämpft, damit er in einem größeren Bereich mitgenommen wird.

Links oben in Bild 8 sind zwei Steuerfrequenzen f_{s1} und f_{s2} angedeutet, die außerdem eine gewisse Amplitudenmodulation aufweisen. Sie kann z. B. durch eine kurzzeitige Änderung der Übertragungsbedingungen in der Atmosphäre aufgetreten sein. Diese beiden Frequenzen synchronisieren im selben Takt die Oszillatorfrequenzen f_{01} und f_{02} am Kollektorschwingkreis. Die Oszillatoramplitude wird jedoch nicht beeinflusst, die störende Amplitudenmodulation ist darin beseitigt (Bild 8 oben rechts).

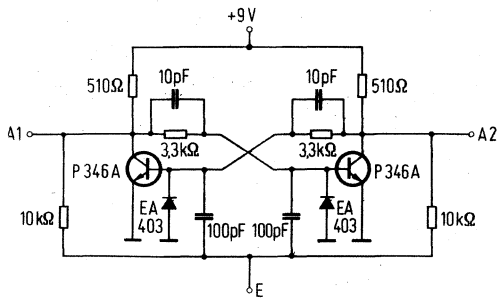


Bild 9. Schaltung einer Flipflop-Stufe



Flipflops als Abwärtsmischer

Einige der neuartigen FM-Demodulatoren arbeiten mit sehr niedrigen Zwischenfrequenzen. Dazu muß man die üblichen 10,7 MHz für UKW oder 5,5 MHz für die Tonzwischenfrequenz mit einem zweiten Oszillator überlagern und sie auf Werte um 200 kHz heruntermischen. Dieser zweite Oszillator soll äußerst frequenzstabil sein, denn seine Frequenzschwankungen wirken sich auf eine niedrige Zwischenfrequenz prozentual sehr stark aus. Man muß also auch den zweiten Oszillator mit einer Nachstimmautomatik versehen oder ihn durch andere Schaltungstricks auf der richtigen Frequenz synchronisieren und stabilisieren.

Diesen Aufwand kann man bei der Frequenzmodulation umgehen, indem man die hohe Zwischenfrequenz einfach durch Frequenzteilerstufen auf eine niedrigere Frequenz herunterteilt. Hier dringt dann also die Digitaltechnik in die Unterhaltungselektronik ein.

Der bekannteste Frequenzteiler ist das Flipflop, ein kreuzgekoppelter Multivibrator mit zwei Transistoren, von denen jeweils der eine leitet und der andere sperrt. Das Umkippen erfolgt durch von außen zugeführte Impulse oder Rechteckspannungen. Der erste Impuls kippt die Stufe in die andere Schaltlage, und jeder zweite eintreffende Impuls kippt sie wieder in die ursprüngliche Lage zurück.

Bild 9 zeigt eine von SGS [5] angegebene Flipflop-Schaltung für Eingangsfrequenzen bis 10 MHz. Man erkennt die beiden kreuzweise gekoppelten Transistoren. Die sehr kleinen Kopplungskapazitäten von 10 pF sind durch Widerstände überbrückt. Dies bewirkt sehr kurze Umschaltzeiten und ermöglicht somit hohe Arbeitsfrequenzen. Die Basisanschlüsse sind über Kopplungskondensatoren mit nur 100 pF Kapazität an eine gemeinsame Eingangsklemme E geführt. Die kleinen Kapazitätswerte bewirken, daß die Stufe nur auf schnelle Spannungssprünge am Eingang anspricht. Sie schaltet aus dem jeweiligen Zustand um, wenn ein positiv gerichteter Spannungssprung, d. h. die Vorderflanke eines positiven oder die Rückflanke eines negativen Impulses, auf den Eingangskreis gelangt. Dabei wechselt dann das Potential an den Ausgängen A1 und A2 gegenphasig zueinander von etwa 0,2 V

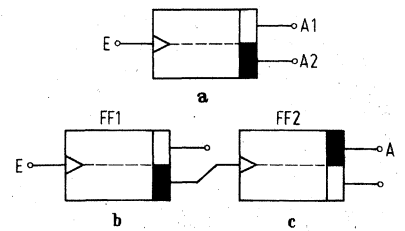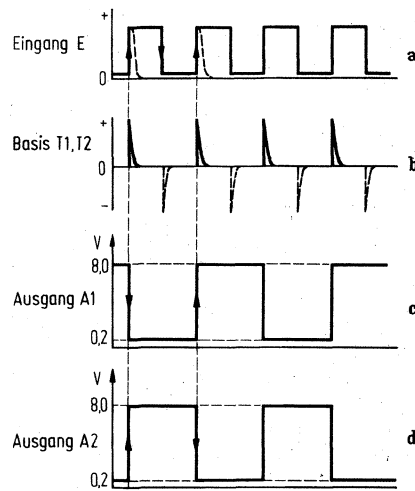

▲ Bild 11. Kurzzeichen für Flipflop-Stufen

◀ Bild 10. Verlauf der Spannungen in der Schaltung Bild 9

auf 8,0 V und umgekehrt. Die Stellung bleibt so lange erhalten, bis ein neuer positiv gerichteter Spannungssprung am Eingang erscheint.

Bild 10 zeigt diese Spannungsverläufe an den einzelnen Punkten der Schaltung. In Bild 10a ist eine rechteckförmige Steuerspannung am Eingang E dargestellt. Die Koppelkondensatoren von 100 pF ergeben in Verbindung mit den dahinter folgenden Widerständen je ein Differenzierglied. Es macht aus den Rechteckflanken kurze steile Spannungsimpulse an der Basis. Eine ansteigende Flanke ergibt nach Bild 10b einen positiv gerichteten, eine abfallende Flanke einen negativ gerichteten Impuls. Die Dioden an den Basisanschlüssen schließen jedoch negativ gerichtete Impulse kurz, sie kommen nicht zur Wirkung. Infolgedessen schaltet nur immer eine ansteigende Flanke der Steuerspannung am Eingangskreis E nach Bild 10c und d die Spannungen an den Ausgängen A1 und A2 um. In der Digitaltechnik kann man je nach dem Anwendungszweck den einen oder den anderen Ausgang benutzen und den beiden Spannungspegeln die Signale 0 und 1 zuordnen. Auf zwei Perioden der Eingangsfrequenz entfällt nur eine Periode der Ausgangsfrequenz, d. h. die Steuerfrequenz wird im Verhältnis 2 : 1 heruntergeteilt.

Schaltet man zwei Flipflops hintereinander, dann teilen sich die Eingangsfrequenzen im Verhältnis $2^2 : 1 = 4 : 1$. Aus einer ersten Zwischenfrequenz von 10 MHz wird also eine zweite von $10 : 4 = 2,5$ MHz. Im selben Verhältnis verringert sich allerdings auch bei Frequenzmodulation der Frequenzhub, wie folgende Gegenüberstellung für eine erste Zwischenfrequenz von 10 MHz und einen Frequenzhub $h = 80 \text{ kHz} = 0,08 \text{ MHz}$ zeigt.

Überlagerung	Abwärtsmischung mit Flipflops
$10,00 - 7,50 = 2,50 \text{ MHz}$	$10,00 : 4 = 2,50 \text{ MHz}$
$10,08 - 7,50 = 2,58 \text{ MHz}$	$10,08 : 4 = 2,52 \text{ MHz}$
$\Delta f = 0,08 \text{ MHz}$	$\Delta f = 0,02 \text{ MHz}$
Der Frequenzhub bleibt erhalten	Der Frequenzhub ist ebenfalls im Verhältnis 4 : 1 geteilt

Dieser geringere Frequenzhub bei Frequenzteilung ist jedoch kein Hindernis für die FM-Demodulation, denn im gleichen Verhältnis werden auch sämtliche anderen Frequenzhübe unterteilt, die Dynamikabstufungen bleiben erhalten. Auch auf die Modulationsfrequenz hat dies keinen Einfluß, denn sie wird durch die Geschwindigkeit der Frequenzänderung bestimmt. Ändert sich die Frequenz 800mal in der Sekunde, dann erscheint am Tonfrequenzausgang immer wieder die Niederfrequenz von 800 Hz.

Daß hier mit Rechteckspannungen gearbeitet wird, scheint dem Hf-Techniker alter Schule zunächst befremdend. Man denke jedoch daran, daß schon fast immer im FM-Zf-Verstärker durch Begrenzerschaltungen die Amplitudenspitzen abgekappt wurden. Der FM-Demodulator bekam also keine Sinus-, sondern Rechteckschwingungen zugeführt.

Flipflop-Stufen nach Bild 9 eignen sich gut zum Integrieren auf monolithischen Schaltungen, dabei lassen sich die kleinen Kondensatorenwerte durch Sperrschichtkapazitäten darstellen. Die Digitaltechnik, die Flipflops in großer Anzahl benötigt, hat sich zur Vereinfachung ein eigenes Schaltsymbol dafür geschaffen. Es besteht aus einem Rechteck nach Bild 11a. Das schwarze Feld soll in größeren Schaltplänen jeweils die durchgeschaltete Ausgangsstufe darstellen. Zwei hintereinandergeschaltete Flipflops oder Frequenzteilerstufen werden entsprechend Bild 11b gezeichnet. Darin bedeutet FF die Abkürzung für Flipflop²⁾.

²⁾ Nach Duden wird hier analog zu Worten wie ticktack oder tipptopp das vollständige Wort Flipflop zusammengeschrieben (also nicht Flip-Flop).

Literatur

- [1] Der Schwingungskreis, Formeln und normierte Darstellung. Funktechnische Arbeitsblätter Sk 01, Franzis-Verlag, München.
- [2] Kammerloher: Hochfrequenztechnik, Band 1, Elektromagnetische Schwingungskreise. C. F. Wintersche Verlagshandlung, Füssen.
- [3] Pitsch: Lehrbuch für Funkempfangstechnik. Akademische Verlagsgesellschaft, Leipzig.
- [4] Störspannungsunterdrückung bei Frequenzmodulation. Funktechnische Arbeitsblätter Gl 22, Franzis-Verlag, München.
- [5] Industrielle Halbleiterschaltungen - von Applikations-Ingenieuren der SGS-Fairchild-Firmengruppe. Telekosmos-Verlag, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.

(Fortsetzung folgt)

Stabilisiertes Netzteil für die Horizontal-Endstufe

Für eine Horizontal-Endstufe mit einem gemeinsamen Transformator zur Hochspannungserzeugung und Ablenkstromgewinnung für eine Farbbildröhre mit einer Diagonale von 63 cm bzw. 66 cm und 90° Ablenkwinkel ist bei einer unstabilisierten Batteriespannung von 270...280 V als Endröhre der Typ PL 509 noch ausreichend. 1,5 mA Strahlstrom (bei 25 kV Hochspannung) und 10% Netzüberspannung sollen jedoch während längerer Zeit nicht gemeinsam auftreten. Es ist deshalb zweckmäßig, eine Strahlstrombegrenzung, die bei 1,2 mA Strahlstrom (und 25 kV Hochspannung) einsetzt, vorzusehen.

Wenn die Batteriespannung z. B. bei 260 V stabilisiert ist und die Horizontal-Endstufe deshalb Netzspannungsschwankungen nicht zusätzlich ausregeln muß, kann die Anodenspannung während des Zeilenhinlaufs niedriger gewählt werden, da Netzunterspannung nicht mehr

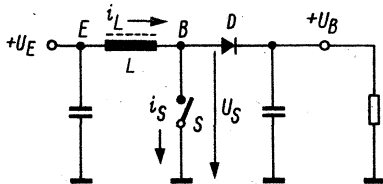


Bild 1. Prinzipschaltung des Netztesles

zu berücksichtigen ist. Die Anodenverlustleistung der Horizontal-Endstufe liegt dann auch bei 1,5 mA Strahlstrom unterhalb von 30 W. Die Anodenverlustleistung wird noch kleiner, wenn die Batteriespannung erhöht wird, z. B. bei 380 V.

Bei einer Eintransformatorschaltung für eine große Farbbildröhre mit 110° Ablenkwinkel sollte die Batteriespannung größer als 300 V und gegen Netzspannungsschwankungen stabilisiert sein, damit auch bei 1,5 mA Strahlstrom die Verlustleistungsgrenze der Röhre PL 509 nicht erreicht wird und vor allem die Verlustwärme im Gerät klein bleibt. Die Zuverlässigkeit der Bauelemente eines Fernsehgerätes hängt sehr von ihrer Betriebstemperatur und diese wiederum von der im Gehäuse entstehenden Verlustwärme ab.

Die Schaltung

Das Netzteil arbeitet mit einem Spannungswandler, der mit Zeilenfrequenz

Norbert Bissinger war Mitarbeiter im zentralen Applikationslaboratorium der ITT Bauelementegruppe Europa und ist jetzt Leiter der Farbelenkmittel-Entwicklung bei SEL in Esslingen.

Dieses Netzteil erzeugt ohne Netztransformator und ohne Verdopplerschaltung aus 220 V Wechselspannung eine zwischen + 320 V und + 380 V einstellbare stabilisierte Gleichspannung. Die Schaltung arbeitet als Aufwärtswandler mit einer Schwingfrequenz von 15,625 kHz. Bei einer Dauerbelastbarkeit von über 100 W kann die Netzspannung zwischen 170 V und 250 V schwanken, ohne daß eine nennenswerte Schwankung der Ausgangsspannung auftritt. Die Ausgangsspannung ist z. B. mit einer vertikal-frequenten Parabel modulierbar. Die Brummspannung ist kleiner als 3‰, und der Dauerkurzschlußstrom liegt unter 3 A. Die Schaltung ist gleichermaßen für 90°- und 110°-Farbbildröhren geeignet.

schwingt. Spannungswandler, allerdings für wesentlich kleinere Spannungen und Leistungen, die nach dem gleichen Prinzip arbeiten, sind als Aufwärtswandler bekannt [1, 2].

Wird mit dem Schalter S (Bild 1) an die Induktivität L eine Gleichspannung gelegt, so nimmt der Strom über die Induktivität linear zu. Wird der Schalter geöffnet, so bewirkt die gespeicherte

$$E = \frac{1}{2} Li^2, \text{ daß an der Klemme B}$$

eine größere Spannung entsteht als an der Klemme E vorhanden ist. Die Ausgangsgleichspannung U_B ist also größer als die Eingangsgleichspannung U_E , sie läßt sich außerdem mit der Einschalt-dauer des Schalters S in gewissen Bereichen verändern. Eine längere Einschalt-dauer bewirkt eine größere Ausgangsspannung (wie es in den Bildern 2 und 3 angedeutet ist).

Im vorliegenden Fall ist es günstig, als Schaltfrequenz für den Wandler 15,625 kHz (Zeilenfrequenz der Horizontal-Endstufe) zu wählen. Als Schalter wird ein abschaltbarer Thyristor vom

Typ GTO (gate turn off switch) verwendet, der genügend schnell schalten muß.

Die Gesamtschaltung mit der Speicher-induktivität L 2 und dem Thyristor GTO (z. B. BT 103) zeigt Bild 4. Es handelt sich um einen geschlossenen Regelkreis, der die einmal eingestellte Ausgangsspannung U_B konstant hält.

Die Diode D 1 (BYY 92 oder 1 N 4007) erzeugt mit der Siebkette R 2, R 3, C 2, C 4, C 5 aus 220 V Wechselspannung eine Gleichspannung von 270 V. L 2 ist ähnlich wie ein Horizontaltransformator aufgebaut (300 Windungen; 0,6 mm ϕ CuL auf einem Ferritkernpaar U 57 FXC 3 C 6; Luftspalt $2 \times 1,5$ mm). Der Widerstand R 4 ist für die Funktion der Schaltung nicht unbedingt erforderlich, er verhindert jedoch einen größeren Spannungsanstieg bei Leerlauf des Netz-teiles.

Die Bauteile L 1, C 1, R 1 und C 3 dienen zur Unterdrückung von Störstrahlung bzw. zum Schutz der Diode D 1, sie sind üblicherweise in jedem Fernsehgerät vorhanden, auch wenn ein nichtstabilisiertes Netzteil verwendet wird.

Bild 2. Strom, der über den Schalter S fließt

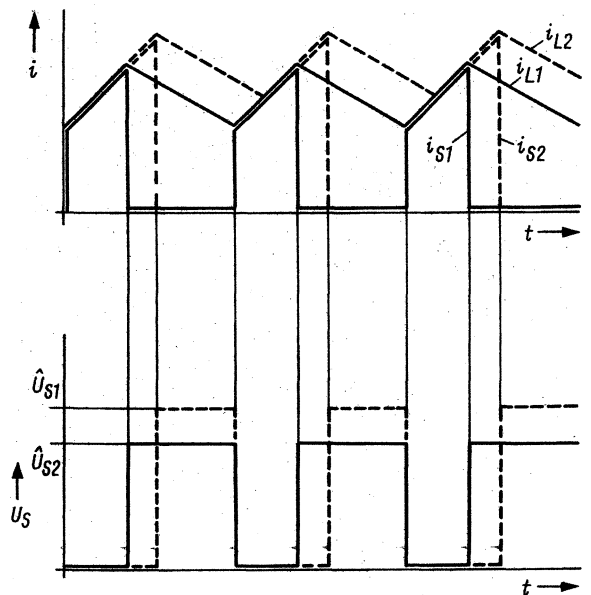


Bild 3. Spannung an der Anode der Diode D

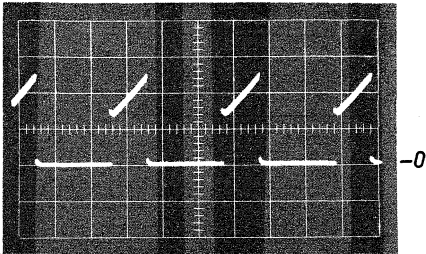


Bild 11. Anodenstrom des Thyristors GTO. Maßstab: vertikal 0,2 A/T, horizontal 20 μ s/T

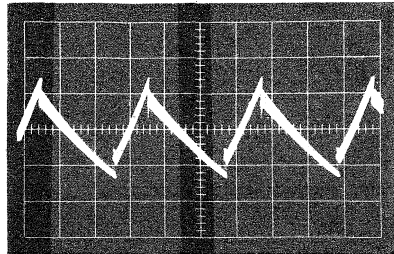


Bild 12. Wechselstromanteil, der über die Drossel L 2 fließt. Maßstab: vertikal 0,1 A/T, horizontal 20 μ s/T

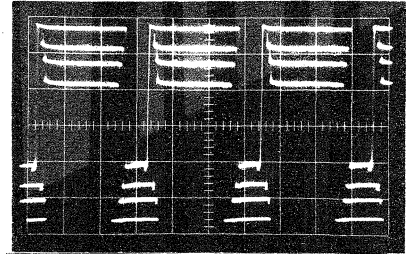


Bild 13. Spannung an der Anode des Thyristors GTO bei 0, 100, 200, 300 mA Laststrom. Maßstab: vertikal 100 V/T, horizontal 20 μ s/T

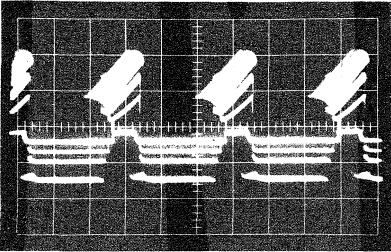


Bild 14. Anodenstrom des Thyristors GTO bei 0, 100, 200, 300 mA Laststrom. Maßstab: vertikal 0,2 A/T, horizontal 20 μ s/T

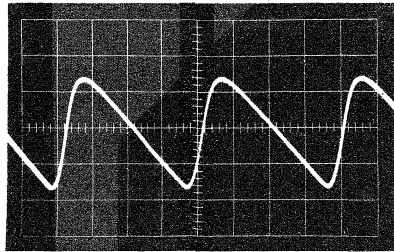


Bild 15. Restbrümm am Kondensator C 5 bei Belastung mit etwa 80 W. Maßstab: vertikal 5 V/T, horizontal 5 ms/T

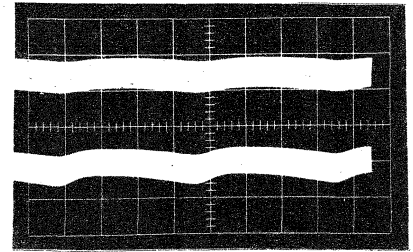


Bild 16. Netzfrequenter Restbrümm am Ausgang des Netzteiles bei 80 W Belastung. Maßstab: vertikal 1 V/T, horizontal 5 ms/T

dauernd leitend bliebe und er damit das Netzteil nach einem aufgetretenen Kurzschluß daran hindern würde, wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Durch diese Arbeitsweise des Netzteiles stellt sich automatisch eine sehr wirksame Strombegrenzung ein. Je höher die Belastung wird, desto länger leitet der Thyristor und desto geringer wird die Zeitspanne, während der Kondensator C 6 nachgeladen wird. Bild 10 zeigt die Anodenspannung und Bild 11 den Anodenstrom des Thyristors, während in Bild 12 der Wechselstromanteil dargestellt ist, der über die Speicherdrossel L 2 fließt (für alle Bilder gilt: $U_B = 380$ V, $I_B = 200$ mA). Die maximale Dauerbelastbarkeit des Netzteiles ist wesentlich größer als 100 W.

Die Bilder 13 und 14 zeigen die Anodenspannung bzw. den Anodenstrom des Thyristors bei $U_A = 380$ V für einen Laststrom von 0, 100, 200, 300 mA als Parameter; die Oszillogramme sind jedoch zur besseren Erkennbarkeit vertikal versetzt.

Werden die zwei über Widerstände parallel geschalteten Dioden D 2 und D 3 durch eine einzelne mit größerer Belastbarkeit ersetzt, so muß darauf geachtet werden, daß diese genügend schnell schaltet und eine kleine Kapazität besitzt, sonst tritt eine Einschaltstromspitze im Thyristorstrom auf, die die Verlustleistungen von Thyristor und Diode erhöht.

Grundsätzlich könnte auch die Stufe T 1, die einen Amplitudenwert (Ausgangsspannung) in einen Pulslängenwert (Einschaltdauer) umsetzt, durch einen Schmitt-Trigger oder durch eine monostabile Kippstufe ersetzt werden. Die vorliegende Schaltung jedoch erbrachte bei der praktischen Erprobung die besten Ergebnisse. Die Schwingneigung des geschlossenen Regelkreises ist auch bei sehr hoher Regelverstärkung gering.

Die Geschwindigkeit, mit der der P-Bereich¹⁾ durchfahren werden kann, ist genügend groß. Schnelle Lastschwankungen, die vom Kondensator C 6 nicht mehr aufgefangen werden können, werden ebenso ausgegletzt wie die Netzbrummspannung. Der Aufwand an Siebmitteln ist deshalb gering. Bild 15 zeigt die Brummspannung am Kondensator C 5, Bild 16 die noch am Ausgang verbleibende Brummspannung. Diese ist kleiner als 3%, allerdings ist am Ausgang ein zeilenfrequenter Spannungsanteil vorhanden, den Bild 17 zeigt. Die Oszillogramme nach Bild 15, 16 und 17 wurden bei etwa 80 W Belastung aufgenommen.

Eine interessante Schaltungserweiterung ist mit einem Modulator möglich. Durch Integration der vertikalen Sägezahnspannung (Bild 18) erhält man eine parabelförmige Spannung (Bild 19), die den Strom steuert, der über den Transistor T 6 fließt. Die Spannung wirkt als Führungsgröße für den geschlossenen Regelkreis. Die Ausgangsspannung des Netzteiles wird somit parabelförmig moduliert, wie Bild 20 zeigt. Dadurch ist es möglich, z. B. die Kissenkorrektur (oder einen Teil davon) bei Horizontal-Endstufen für Farbfernsehgeräte über die Batteriespannung vorzunehmen.

Die Bilder 21 und 22 zeigen das Verhalten des Netzteiles bei Belastungs- und Netzspannungsschwankungen bei einer Ausgangsspannung von 340 V und 380 V. Bild 23 veranschaulicht das Ergebnis mit etwa 12% parabelförmiger Modulation der Ausgangsspannung.

Vorteile der Schaltung

Der Aufwand der Schaltung ist, verglichen mit anderen Schaltungen, die zur Spannungserhöhung und Stabilisierung dienen, gering. Störstrahlung kann nicht

¹⁾ P-Bereich = Proportionalbereich eines P-Regelkreises.

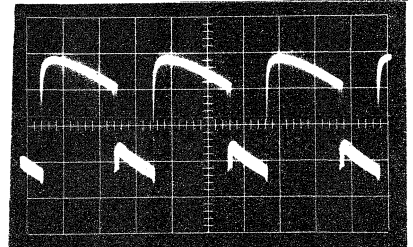


Bild 17. Zeilenfrequenter Anteil der Ausgangsspannung des Netzteiles bei 80 W Belastung. Maßstab: vertikal 1 V/T, horizontal 20 μ s/T

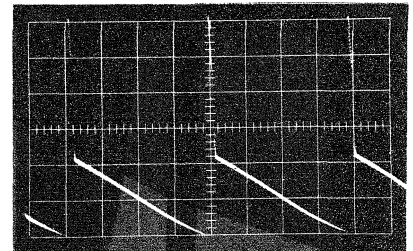


Bild 18. Vertikalfrequente Eingangsspannung des Modulators (Punkt A). Maßstab: vertikal 10 V/T, horizontal 5 ms/T

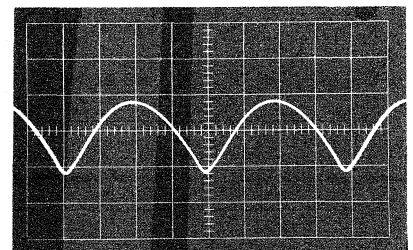


Bild 19. Integrierte Vertikalspannung als Führungsgröße für den Regelkreis (Punkt F). Maßstab: vertikal 2 V/T, horizontal 5 ms/T

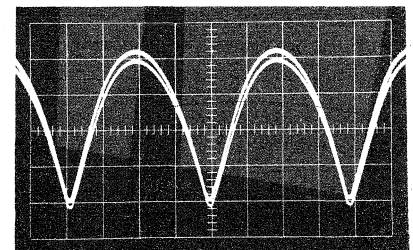


Bild 20. Parabelförmig modulierte Ausgangsspannung des Netzteiles. Maßstab: vertikal 10 V/T, horizontal 5 ms/T

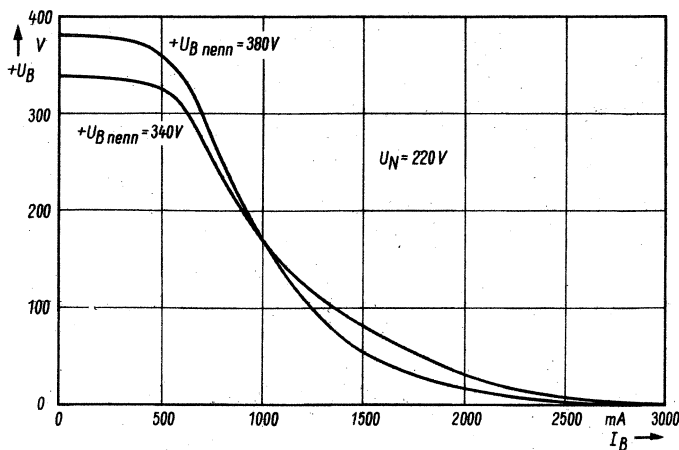


Bild 21. Ausgangsspannung als Funktion des Laststromes (bis zum Kurzschluß)

über die Netzzuleitung abgestrahlt werden. Die bleibende Regelabweichung und der Restbrumm sind vernachlässigbar. Der Dauerkurzschlußstrom ist kleiner als 3 A. Sehr große Entladestöße können nicht auftreten, da die Siebkondensatoren klein sind.

Bei Ausfall des Thyristors oder der Ansteuerung wird die Ausgangsspannung entweder Null oder sie wird kleiner als die Nennausgangsspannung, die angeschlossene Schaltung kann also nicht gefährdet werden.

Selbstverständlich ist es möglich, das Netzgerät auch für andere Anwendungsfälle, bei denen eine stabilisierte Spannung benötigt wird, zu verwenden, da die Regelung der Gleichspannung mit geringen Verlusten erfolgt.

Bild 24 zeigt die Abhängigkeit der Anoden- und Schirmgitterverlustleistung

vom Strahlstrom einer Röhre PL 509, die in einer mit diesem Netzteil betriebenen Horizontal-Endstufe arbeitet. Die Batteriespannung der Endstufe beträgt dabei + 340 V. Es handelt sich hier um eine Eintransformatorschaltung mit Spannungsverdreifacher für eine Farb bildröhre (25 kV/1,5 mA) mit 110° Ablenkwinkel. Die Anoden- und Schirmgitterverlustleistungsgrenzen werden im gesamten Strahlstrombereich von 0 bis 1,5 mA nicht überschritten, was bei einer Batteriespannung unter 300 V zwangsläufig der Fall wäre.

Wird für andere Anwendungsfälle eine kleinere Spannung als 320 V, z. B. 280 V benötigt, dann ist es zweckmäßig, die Eingangswechselspannung des Netz teiles mit einem Spartransformator von 220 V auf etwa 190 V herabzusetzen, wie es auch in anderen Netzteilen üblich ist.

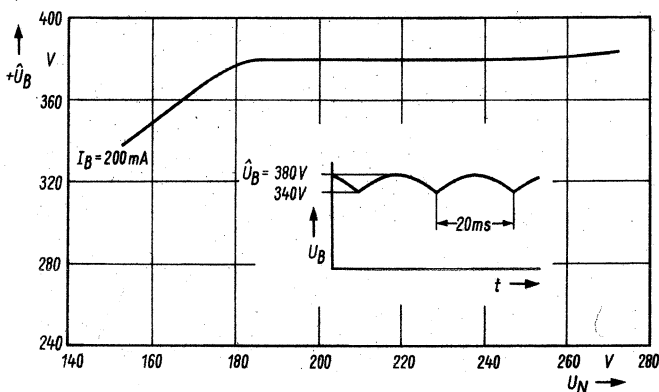


Bild 23. Ausgangsspannung des Netz teiles mit Modulator als Funktion der Netzspannung

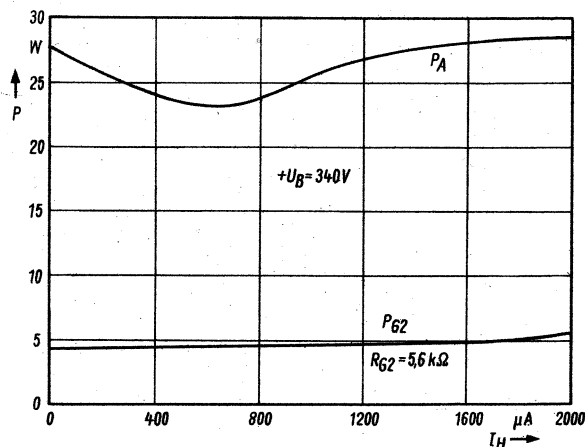


Bild 24. Anoden- und Schirmgitterverlustleistung einer Röhre PL 509 in einer mit diesem Netzteil betriebenen Horizontal-Endstufe für 110°-Farbbildröhre in Abhängigkeit vom Strahlstrom

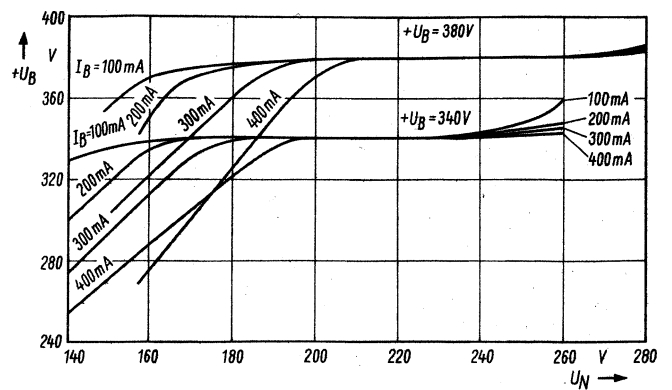


Bild 22. Ausgangsspannung über der Netzspannung mit dem Laststrom als Parameter für eine Nennausgangsspannung von 380 V und 340 V

Zusätzlich sollten noch die Teilerwiderstände R 11 und R 12 dem geänderten Ausgangsspannungsbereich angepaßt werden.

Literatur

- [1] Eintakt-Spannungswandler für Aufwärts wandlung. ITT Schaltbeispiele, 100 typische Schaltungen mit Halbleiterbauelementen, Ausgabe 1987, Seite 24.
- [2] 28 Volts Flyback Regulator Switching. DELCO RADIO Application Note 42, Dezember 1968.

Richtstrahlantenne ortet Stratosphärenballone


Mit einer VHF-Richtstrahl-Wendelan tenne verfolgen die Mitarbeiter des In stitutes für Reine und Angewandte Kernphysik der Universität Kiel den Flug ihrer Stratosphärenballone. Diese Überwachung ist notwendig, um sicher zustellen, daß keine Gefährdung des Flugverkehrs eintritt und um den Landeplatz recht genau vorherzubestimmen, an dem das Gespann mit den Meßgerä ten niedergeht. Die zirkular polarisierte Empfangsantenne von Rohde & Schwarz, die auf einer biaxialen Drehsteuerung montiert ist, bewährte sich aufgrund der guten Richtcharakteristik besonders bei der Ortung weit entfernt fliegender Bal lone.

Das Institut, das über die erste und bis jetzt einzige deutsche „Mobile Bal lonstartbasis“ verfügt, führte in den vergangenen Jahren über 50 Stratosphä renflüge zur wissenschaftlichen Unter suchung der auf die Erde einfallenden Strahlung aus. Unter anderem wurde auch das Ballonteleskop Thisbe der Landessternwarte und des Max-Planck-Institutes für Astronomie, Heidelberg, erprobt. Die nächsten Flüge, bei denen die niederenergetische Gammastrahlung der Erdatmosphäre (in etwa 40 km Höhe) sowie die Strahlenbelastung bei Flügen in Überschallflugzeugen (in etwa 23 km Höhe) gemessen werden sollen, sind für Mai bis August geplant.

Bitte an unsere Mitarbeiter

Unsere Anschrift für gewöhnliche Post ist Redaktion FUNKSCHAU, Franzis-Verlag, 8 München 37, Postfach.

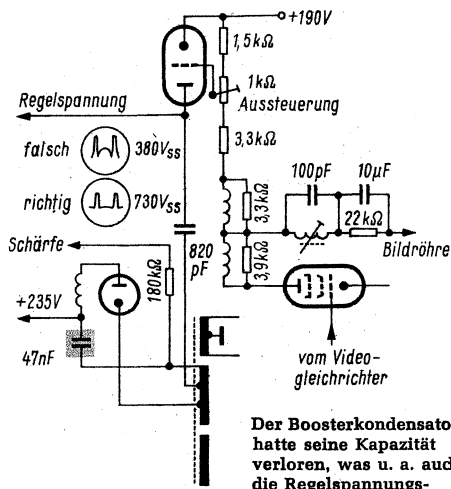Bei Eilboten und Einschreiben muß sie da gegen 8 München 2, Karlstraße 37, lauten.



Der Boosterkondensator hatte seine Kapazität verloren, was u. a. auch die Regelspannungserzeugung beeinflusste

gefunden werden. Die Röhren in der Horizontalablenk-Schaltung schieden aus, da sie bereits gewechselt wurden. Infolge hinreichenden Verdachts wechselte ich den Boosterkondensator aus (Bild). Bei der nun folgenden Messung ergab sich, daß die Impulse richtig und in voller Höhe vorhanden waren.

Durch Kapazitätsverlust des Boosterkondensators war kein einwandfreier Zeilenrücklaufimpuls zu gewinnen. Der Zeilentransformator hatte somit andere Resonanzbedingungen. Nun konnte man sich auch erklären, warum das Bild nicht in voller Höhe ausgeschrieben wurde. Die Boosterspannung war zu klein und damit für die Ablenkung nicht ausreichend. Eine nachträgliche Messung des Boosterkondensators ergab, daß dieser statt einer Kapazität von 47 nF nur noch eine solche von 36,3 nF hatte.

Die zu geringe Vertikalablenkung war darauf zurückzuführen, daß die Betriebsspannung des Vertikal-Oszillators von der Boosterspannung bezogen wird.

Fernsehgerät mit verstimmtm Synchro-Oszillator


An einem alten Fernsehgerät wurde beanstandet, daß kein Bild vorhanden sei und der Ton schlecht wäre. Beim Probelauf in der Werkstatt fehlte allerdings der Ton ganz.

Durch Messen stellte ich fest, daß die Schirmgitterspannung der Zeilen-Endröhre PL 36 fehlte. Als Ursache ermittelte ich den Schirmgitterwiderstand; er hatte eine Unterbrechung. Nach dem Auswechseln des Widerstandes war das Bild gut, der Ton fehlte aber noch immer. Beim Einstellen eines Leerkanals rauschte es, als wäre das Gerät in Ordnung. Ich vermutete, daß die Regelspannung den Fehler verursachte, fand dies aber nicht bestätigt. Zufällig sah ich, daß der Kern in der Oszillatorspule L1 (Bild) aus kleinen Bröckchen bestand.

Nach dem Auswechseln des Kernes mußte ich den Synchro-Oszillator und den Diskriminator neu abgleichen. Der Oszillator soll annähernd auf 1,1 MHz (fünfte Subharmonische von 5,5 MHz) schwingen. Da Fernsehgeräte mit Synchro-Oszillator häufig vorkommen, gebe ich nachstehend ein allgemein gültiges „Abgleichrezept“:

Steht ein Wellenmesser zur Verfügung, kann man den Oszillator leicht auf 1,1 MHz abgleichen. In den meisten Fällen wird ein solcher jedoch nicht vorhanden sein, man kann sich aber sehr einfach mit einem Rundfunkgerät helfen.

Man stellt das Rundfunkgerät in die Nähe des Fernsehempfängers und geht mit einer etwa 2 m langen Leitung in die Nähe der Oszillatorspule. Das Radio ist auf 1,1 MHz einzustellen, der Fernsehempfänger auf einen Leerkanal (nur Rauschen). Nun dreht man den Kern des Oszillatorkreises L1 hinein, bis ein deutliches Maximum im Magischen Auge des Radios sichtbar ist und läßt ihn so stehen. Jetzt stellt man auf Fernsehempfang und dreht den Diskriminatorkerneln hinein (L2), bis der Fernsehempfänger maximale Lautstärke abgibt. Der Empfang ist jetzt gut, es muß aber noch ein Feinabgleich vorgenommen werden. Man schaltet ein Gleichspannungs-Röhrenvoltmeter an den Meßpunkt MP, dreht dann den Kern des Diskriminators so hinein und hinaus, daß das Röhrenvoltmeter einen maximalen und einen minimalen Ausschlag zeigt, z. B. maximal 28 V, minimal 4 V: $28 \text{ V} + 4 \text{ V} = 32 \text{ V}$; $32 \text{ V} : 2 = 16 \text{ V}$, stellt den Kern auf mittlere Spannung 16 V ein, schaltet ihn auf Leerkanal (nur Rauschen auf der Bildfläche) und stimmt den Oszillatorkreis L1' so ab, daß das Röhrenvoltmeter den gleichen Spannungswert zeigt, auf welchen der Diskriminator abgeglichen wurde. Hierauf fixiert man den Kern mit Wachs, wobei das Röhrenvoltmeter zu beobachten ist. Damit prüft man, ob der Abgleich durch das Wachs nicht verschoben wird. Als Schlußkontrolle schaltet man das Fernsehgerät abwechselnd vom Empfangskanal

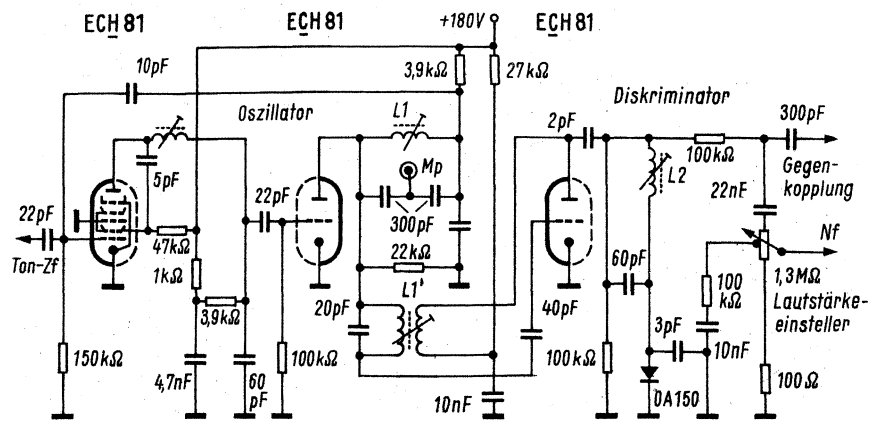

Durch einen Fehler im Synchro-Oszillator – der Kern der Oszillatorspule L1 bestand nur noch aus kleinen Bröckchen – fehlten Bild und Ton

auf Leerkanal. Der Ausschlag des Röhrenvoltmeters darf sich dabei nur geringfügig oder gar nicht ändern.

Diese Abgleichsanweisung trifft, wie schon erwähnt, auf alle Fernsehgeräte mit Synchro-Oszillator zu. Den Meßpunkt MP überträgt man dabei sinngemäß.

Karl-Helmut Eichner

Senderabstimmung unkonstant

Ein Schwarzweiß-Fernsehgerät kam in die Werkstatt mit der Fehlerangabe, daß die eingestellten und vorprogrammierten Sender auf den einzelnen Stationstasten plötzlich verschwanden, aber nach kurzer Zeit unregelmäßig wiederkamen. Eine kurze Überprüfung des Gerätes bestätigte diesen Fehler. Daraufhin baute ich das ganze Bedienteil mit der Tunereinheit und Abstimmeinheit aus. Als erstes wurde nun die stabilisierte Versorgungsspannung des Tuners gemessen (Bild 1), hier konnte aber kein Fehler festgestellt werden. Probehalter wechselte ich die Z-Diode aus, die erfahrungsgemäß bei diesem Gerätetyp häufig fehlerhaft ist. Aber auch diese Maßnahme führte zu keinem Erfolg. Nun wurde die Abstimmungsspannung direkt am Tuner gemessen. Und hier zeigte sich folgender Fehler:


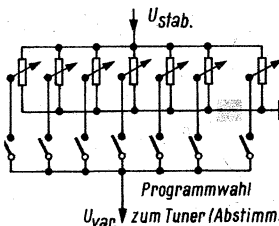


Bild 2. Mechanische und elektrische Ausführung der elektronischen Abstimmung

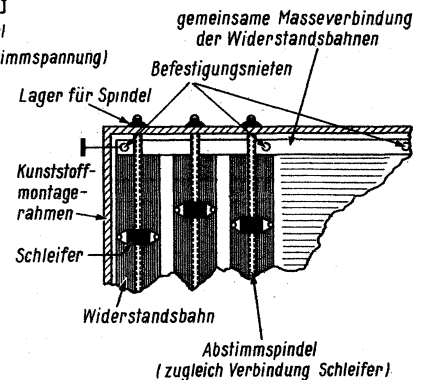

War der eingestellte Sender verschwunden, so lag die volle Abstimmungsspannung am Tuner, es fiel also keine Spannung an den Einstellpotentiometern ab. Es konnte sich hier also nur noch um eine Unterbrechung in der Massezuleitung zu den Schleiferbahnen handeln, die ich als nächstes untersuchte. In der Leitung vom Bedienteil zum Chassis war kein Fehler festzustellen. Es mußte sich daher um eine Unterbrechung in der gemeinsamen Masseleitung der Schleiferbahnen handeln. Nun prüfte ich bei eingeschaltetem Gerät mit Hilfe eines Röhrenvoltmeters, ob an einer Stelle der Massebahn plötzlich die volle Betriebsspannung vorhanden sei. Hier fand ich endlich den Fehler.

War der eingestellte Sender verschwunden, so war plötzlich die volle Betriebsspannung an der Masseverbindung der zweiten Schleiferbahn vorhanden (Bild 2). Mit Hilfe einer Lupe war der Haarriß auch deutlich zu erkennen. Nachdem die Befestigungsnieten der gemeinsamen Masseverbindung mit Hilfe eines Drahtes verbunden worden waren, arbeitete das Gerät wieder störungsfrei.

Rolf Marx

Einführung in die Impulstechnik

8. Teil

Das Kapitel 4, das in Heft 9/1970, Seite 306 begann, behandelt die Impulsverformung durch RC-Schaltungen.

Es befaßt sich bisher im einzelnen mit dem RC-Differenzierglied und dem RC-Integrierglied. Der Anfang des Abschnittes über RC-Schaltungen in der Praxis erschien in Heft 10, Seite 338.

4.3 RC-Schaltungen in der Praxis

(Fortsetzung)

Der Strom für das Aufladen und Entladen des Kondensators fließt über den Innenwiderstand R_i . Der Spannungsabfall an R_i verringert in jedem Augenblick die EMK E um den Betrag $I \cdot R_i$. Die Eingangsspannung U_e erreicht daher erst dann ihren vollen Wert, wenn kein Strom mehr fließt. Dieser Zustand ist erreicht, wenn die Kondensatorspannung auf den Wert der Klemmenspannung $U_{kl} = U_e$ angestiegen ist. Da in den Widerständen R_i und R der gleiche Strom fließt, macht sich der Einfluß des Innenwiderstandes um so mehr bemerkbar, je größer das Verhältnis R_i/R ist. Entsprechendes gilt für die Entladung am Impulsende. Die Ausgangsspannung U_a läßt deutlich den Einfluß der Verformung von U_e am Eingang erkennen (Bild 4.9, Heft 10, Seite 338).

Der Kondensator wirkt als Kurzschluß, wenn sich die Spannung U_e sprunghaft ändert. Im Bereich der steilen Impulsflanken wirken die Widerstände R_i und R deshalb als Spannungsteiler für die Leerlaufspannung des Spannungserzeugers. Die Ausgangsspannung des Impulsgenerators kann nicht auf den vollen Betrag der Leerlaufspannung springen. Im Beispiel gilt:

$$U_e = E \cdot \frac{R}{R + R_i}$$

oder
$$\frac{U_e}{E} = \frac{R}{R + R_i} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{U_e}{E} = 0,833$$

Die positiven Impulsflanken der Spannungen U_e und U_a erreichen nur etwa 83 % der EMK im Sprung. Anschließend folgt die Aufladung des Kondensators. Entsprechendes gilt für die negativen Impulsflanken.


Beim Berechnen der Zeitkonstanten ist der Gesamtwiderstand $R_g = R_i + R$ zu verwenden, da beide Widerstände den Kondensatorstrom begrenzen:

$$\tau = R_g \cdot C = (R_i + R) \cdot C$$

Der Belastungswiderstand R_b verändert die elektrischen Verhältnisse im betrachteten Stromkreis um so weniger, je größer er gegenüber dem Gesamtwiderstand ist. Beim Differenzierglied sind die Widerstände R und R_b parallel geschaltet (Bild 4.9). Die Zeitkonstante ist jetzt:

$$\tau = (R_i + R_p) \cdot C = \left(R_i + \frac{R \cdot R_b}{R + R_b} \right) \cdot C$$

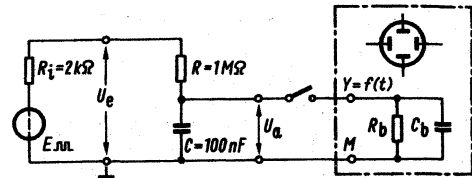Die Zeitkonstante erhöht sich mit steigendem Innenwiderstand. Sie verringert sich mit wachsender Belastung, weil ein kleiner Belastungswiderstand einen kleinen Gesamtwiderstand der Parallelschaltung verursacht. Beim Integrierglied liegt der Belastungswiderstand parallel zum Kondensator (Bild 4.10). R und R_b bilden einen Spannungsteiler. Durch den



$$R_b = R; R_i \ll R; C_b \ll C; \tau \gg t_i = t_p; R_b = 1M\Omega; C_b = 50pF$$

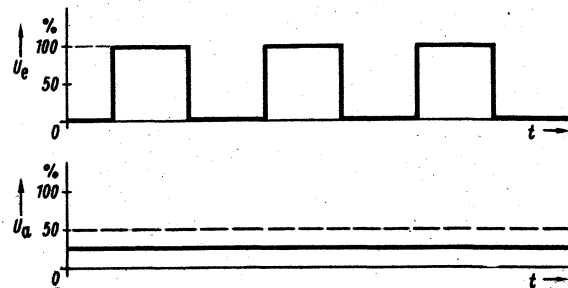


Bild 4.10. RC-Integrierglied; Einfluß des Belastungswiderstandes im Oszilloskop auf den zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung

Widerstand R fließt auch dann ein Strom, wenn der Kondensator voll aufgeladen ist. Die Spannung U_C ist jetzt um den Betrag $I \cdot R$ kleiner als die Eingangsspannung.

Der Einfluß der Belastungskapazität C_b ist um so geringer, je kleiner C_b im Verhältnis zu C ist.

Merke:

Der Innenwiderstand des Spannungserzeugers und der Belastungswiderstand haben praktisch keinen Einfluß auf die Impulsverformung, wenn R_i viel kleiner als R und R_b viel größer als R ist. Formel: $R_i \ll R \ll R_b$.

Wenn die Impulszeit t_i gleich der Pausenzeit t_p ist (Tastverhältnis $V = 2$), ergeben sich besonders einfache Verhältnisse (Kapitel 4.1 und 4.2). Die in der Praxis vorkommenden Rechteckimpulsfolgen erfüllen diese Bedingung meist nicht. Die Zeitkonstante des Differenziergliedes muß so bemessen sein, daß die Ausgangsspannung im kleineren Teil (t_i oder t_p) einer Periode die Nulllinie erreicht (Bild 4.11). Beim Integrierglied darf sich die Ausgangsspannung im größeren Teil (t_i oder t_p) einer Periode nur unwesentlich ändern. Diese Forderung ist im Beispiel weitgehend erfüllt, wenn die Zeitkonstante etwa fünfmal größer ist als die Pausendauer t_p .

4.4 Wiederholung, Kapitel 4

1. Welche Eigenschaft charakterisiert das RC-Differenzierglied?
2. An welchem Bauelement greift man beim RC-Differenzierglied die Ausgangsspannung ab?
3. Unter welchen Bedingungen differenziert die RC-Schaltung eine Rechteckimpulsfolge mit dem Tastverhältnis $V = 2$?
4. Welches Bauelement liegt beim RC-Integrierglied parallel zum Ausgang?
5. Erkläre die Wirkungsweise des RC-Integriergliedes!
6. Welchen Einfluß hat das Tastverhältnis der Eingangsimpulsfolge auf die Ausgangsspannung des Integriergliedes?

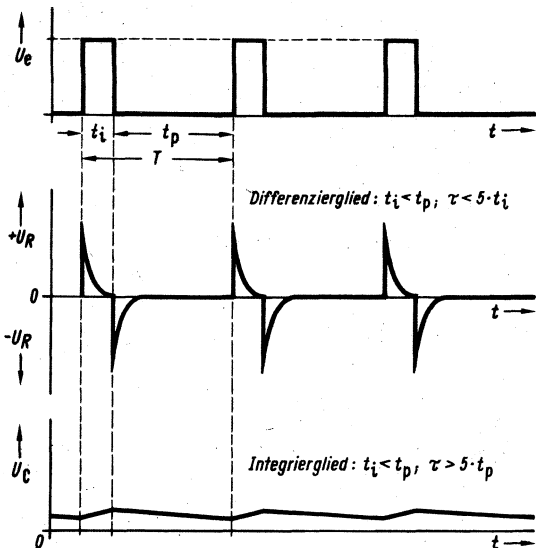


Bild 4.11. Rechteckimpulsfolge mit $t_i \neq t_p$; Dimensionierung der Zeitkonstante beim Differenzierglied und beim Integrierglied

7. Beschreibe den Einfluß des Innenwiderstandes im Spannungserzeuger auf den zeitlichen Verlauf der Größen U_e und U_a einer RC-Schaltung!
 - 7.1 RC-Differenzierglied,
 - 7.2 RC-Integrierglied.
8. Ein Oszilloskop mit dem Eingangswiderstand R_e mißt die Ausgangsspannung einer RC-Schaltung. Erläutere den Einfluß der Größe R_e auf den zeitlichen Verlauf der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung!
 - 8.1 RC-Differenzierglied,
 - 8.2 RC-Integrierglied.
9. Eine Rechteckimpulsfolge mit dem Tastverhältnis $V \neq 2$ ist zu differenzieren. Was ist beim Bemessen der Zeitkonstanten zu beachten?
10. Eine Rechteckimpulsfolge mit den Zeiten $t_p > t_i$ ist zu integrieren. Nach welchen Gesichtspunkten ist die Zeitkonstante der RC-Schaltung zu bemessen?

5 Kopplung von Impulsen

5.1 Kapazitive Kopplung

Der Spannungserzeuger ist durch einen Kondensator mit dem „Verbraucher“ kapazitiv verbunden (Bild 5.1). Die Spannung U_a ist dem zeitlichen Verlauf des Stromes im Kondensator

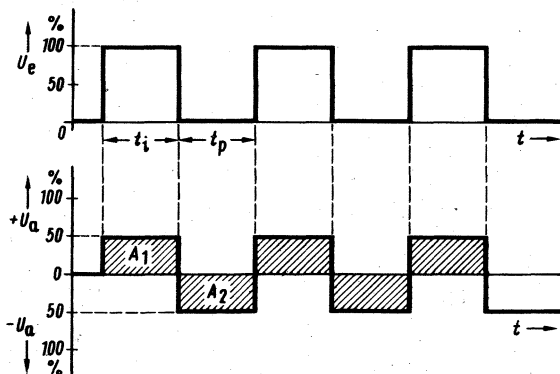
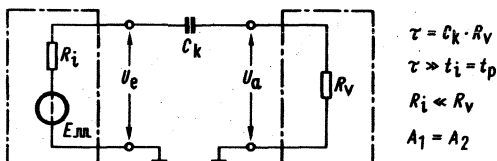


Bild 5.1. Kapazitive Kopplung einer Rechteckimpulsfolge mit dem Tastverhältnis $V = 2$

sator proportional. Deshalb geht der Gleichspannungsanteil einer Rechteckimpulsfolge bei dieser Kopplungsart verloren (Kapitel 4.1). Die Nulllinie der Ausgangsspannung stellt sich so ein, daß innerhalb einer Periode die Spannungs-Zeit-Flächen oberhalb und unterhalb gleich groß sind (Bild 5.1). Bei genügend kleiner Zeitkonstante differenziert diese RC-Schaltung die vom Spannungserzeuger gelieferten Impulse. Der Wechselspannungsanteil läßt sich hier nur dann unverformt übertragen, wenn die Zeitkonstante $\tau = C_k \cdot R_v$ viel größer ist als die Impulszeit und die Pausendauer (Bild 4.7).

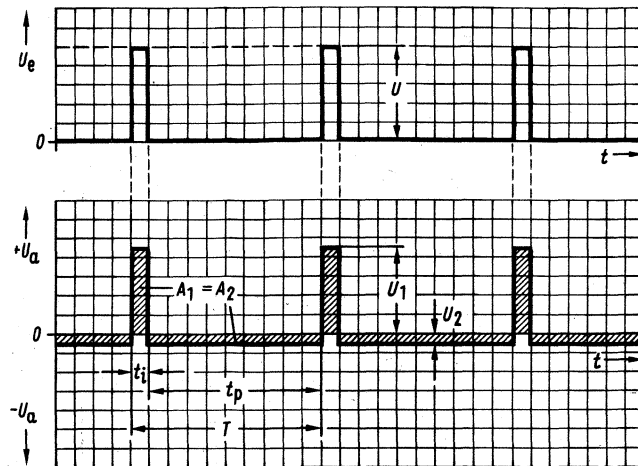


Bild 5.2. Kapazitive Kopplung einer Rechteckimpulsfolge mit dem Tastverhältnis $V = 10$

Das Tastverhältnis $V = T/t_i$ einer Rechteckimpulsfolge bestimmt den Anteil der Zeiten t_i und t_p an der Periodendauer T . Der Abstand Impulsdach-Nulllinie ändert sich daher bei gleichbleibender Impulsspannung mit dem Tastverhältnis (Bild 5.2). Die schraffierten Flächen oberhalb und unterhalb der Nulllinie sind gleich groß. Es gilt der Zusammenhang

$$U_1 \cdot t_i = U_2 \cdot t_p$$

Mit $U_2 = U - U_1$ und $t_p = T - t_i$ ergibt sich

$$U_1 \cdot t_i = (U - U_1) (T - t_i)$$

$$U_1 \cdot t_i = T \cdot U - U \cdot t_i - T \cdot U_1 + U_1 \cdot t_i$$

$$T \cdot U_1 + U_1 \cdot t_i - U_1 \cdot t_i = T \cdot U - U \cdot t_i$$

$$T \cdot U_1 = T \cdot U - U \cdot t_i$$

$$U_1 = \frac{T \cdot U - U \cdot t_i}{T}$$

$$U_1 = U - U \frac{t_i}{T}$$

$$U_1 = U \left(1 - \frac{t_i}{T} \right)$$

$$\frac{U_1}{U} = 1 - \frac{t_i}{T}$$

Der Quotient t_i/T ist der Kehrwert des Tastverhältnisses V :

$$\frac{V}{1} = \frac{T}{t_i} \quad \text{oder} \quad \frac{1}{V} = \frac{t_i}{T}$$

Durch Einsetzen erhält man

$$\boxed{\frac{U_1}{U} = 1 - \frac{1}{V}} \quad (5.1) \quad \begin{array}{l} U_1, U \text{ in V} \\ V: \text{Zahlenwert} \end{array}$$

(Fortsetzung folgt)

Aus dem Ausland

Fernseh-Konjunktur in Israel rückläufig: Nachdem das Unterhaltungfernsehen in Israel im Herbst 1967 offiziell eingeführt wurde, kam es zu einer ungewöhnlichen Nachfrage nach Fernsehempfängern. Vorher gab es ungefähr 20 000 Geräte im Land, mit denen die umliegenden arabischen Fernsehsender unter beträchtlichem Antennenaufwand hereingeholt wurden. 1968 gelang es, 160 000 Empfänger zu verkaufen, und 1969 waren es sogar 190 000 Stück, so daß am Ende des letzten Jahres bereits 40% aller Haushaltungen versorgt waren. Weil wahrscheinlich nur 55% aller Haushalte als Käufer in Frage kommen, ist die Absatzreserve für 1970 gering; tatsächlich wurden in den ersten Monaten des Jahres 1970 bis zu 80 v. H. weniger Geräte abgesetzt als im Jahr zuvor. Viele Händler kamen in Schwierigkeiten und versuchen jetzt, die Empfänger, die vorher nur gegen Barzahlung oder auf 18...24 Monatsraten (mit Zinssätzen um 20%!!) verkauft wurden, zu günstigeren Konditionen an den Mann zu bringen. Die Geräte kosten im Durchschnitt wegen der sehr hohen Besteuerung 1900 DM (umgerechnet). An dem glänzenden Geschäft der zurückliegenden beiden Jahre partizipierten u. a. jene ausländischen Unternehmen, die Montagewerke im Land errichtet hatten (Zenith/USA, Pilot/Großbritannien, Schneider/Frankreich und Nordmende zusammen mit der einheimischen Firma Amron). Voraussetzung für die Montage im Land ist der Nachweis, daß 30% aller Bauteile im Land selbst produziert werden. Die Situation für die Montagebetriebe, die Importeure und für die einheimischen Produzenten sowie für den Handel ist recht ungünstig, weil die Sättigung so schnell erfolgte und die Haushalte jetzt mit neuen Geräten ausgestattet sind, die mehrere Jahre in Benutzung sein können, so daß sich noch lange kein Ersatzbedarf abzeichnet.

Der deutsch-italienische Außenhandel: Erzeugnisse der elektrotechnischen und elektronischen Industrie kaufte die Bundesrepublik aus Italien im Jahre 1963 im Wert von 25,5 Milliarden Lire; bis 1969 steigerte sich diese Einfuhr kontinuierlich bis auf 119,3 Milliarden Lire. Umgekehrt führte Italien aus dem Bundesgebiet 1963 für 57,5 Milliarden Lire ein; 1969 waren es bereits 118,7 Milliarden Lire. Die italienische Elektro/Elektronik-Industrie ist sehr von Konsumgütern abhängig; 1969 erzeugte diese Industrie insgesamt für 1270,6 Milliarden Lire, davon entfielen auf den Sektor Konsumgüter (Rundfunk / Fernseh / Phonogeräte, elektrische Haushaltgeräte) nicht weniger als 709 Milliarden Lire. (1000 Lire = 5,85 DM).

Schallplattenversandhandel in England. Philips und Polydor (Deutsche Grammophon Ges.mBH) haben in Großbritannien, zunächst versuchsweise, den Audio Club of Britain für den Versandhandel mit Schallplatten ins Leben gerufen. Sie werden dabei auf die bestehende große Konkurrenz treffen, denn heute schon wird jede 11. Schallplatte in Großbritannien über Versandhäuser verkauft. Die Probezeit läuft bis Juni; erst dann soll entschieden werden, ob man im Herbst in dieses Geschäft groß einsteigt. Zur Einführung werden Pop-Langspielplatten bekannter Interpreten, wie James Last, Dusty Springfield, Bee Gee usw., zu einem extrem niedrigen Preis angeboten, es gibt jedoch auch einige Klassik-Platten. Wer sich an dieser Kampagne beteiligen will, muß sich verpflichten, in den kommenden zwölf Monaten wenigstens sechs LP zu Normalpreisen abzunehmen mit der Möglichkeit, jeweils zusammen mit einer voll-bezahlten Platte eine weitere zum halben Preis zu beziehen; allerdings handelt es sich dabei um Sonderpressungen, die nicht in den Katalogen verzeichnet sind.

Bedarf höher als erwartet Formatumstellung bringt Lieferausfall Die Meinungen über die Dünnhalsröhre sind unterschiedlich

Die Fertigung von Farbbildröhren verlangt umfangreiche fabrikatorische Einrichtungen, deren Planung etwa zwei Jahre vor der Inbetriebnahme der Fabrik abgeschlossen sein muß. Also bemüht sich das jeweilige Unternehmen um eine Schätzung des Bedarfs an Farbbildröhren auf mindestens zwei Jahre im voraus, damit es unter Ansatz seiner tatsächlichen oder angestrebten Marktanteile die Kapazität der Produktionsstätte bestimmen kann. Man wird leicht einsehen, daß eine solche Planung unter Einbeziehen der Konkurrenzsituation in Europa und der Einflüsse aus Übersee einer Gleichung mit mehreren Unbekannten nahe kommt und überaus risikobehaftet ist.

Vielleicht mag das zu einer Erklärung der heute so angespannten Liefersituation bei Farbbildröhren dienen.

Der führende europäische Farbbildröhren-Hersteller schätzte im Jahre 1968 die im Jahre 1970 zu erwartende Fertigung von Farbempfängern im Bundesgebiet auf 750 000 und in ganz Europa auf 1,8 Millionen Stück. Hierauf wurde die Kapazität der eigenen Bildröhrenfertigung abgestellt. 1969 mußten die Erwartungen für 1970 nach oben auf 850 000 Farbempfänger im Bundesgebiet und 2 Millionen in ganz Europa revidiert werden. Heute haben sich die Optimisten nochmals nach oben korrigiert: etwa 1 Million Farbgeräte hierzulande und 2,3 Millionen in Europa! Rechnet man hinzu, daß die Umstellung von der 63-cm-Farbröhre auf das 66-cm-Modell einen beträchtlichen, wenn auch nur vorübergehenden, Fertigungsausfall zur Folge hatte, so mag es erklärlich sein, daß beispielsweise Valvo der rapide gestiegenen Nachfrage nicht mehr ganz gewachsen ist. Das kommt Sylvania (Tien/Belgien) zugute, deren neue Fabrik in drei Schichten arbeitet, bis Weihnachten ausverkauft ist und wo man eine Erweiterung der Anlagen vorsieht.

Die Kolbenlieferung von Schott (Mainz), eine der Hauptquellen für Farbbildröhrenhersteller, wie AEG-Telefunken und Standard Elektrik Lorenz AG, litt unter der Umstellung der Technologie (vom Schleudern des Konus zum Pressen) beim Übergang zum Format 3 : 4, so daß die Kunden in gewisse Schwierigkeiten kamen. Die 1969 etwas zurückgegangenen amerikanischen Lieferungen nehmen wieder zu, zumal die amerikanische Marktsituation – abgesunkene Farbgeräteproduktion und unausgenutzte Kapazitäten in den Bildröhrenfabriken – zum verstärkten Export anreizt. Aus dem Ausland, mit Ausnahme der erwähnten Länder USA und Belgien, ist wenig zu erwarten. Ergon in Italien tritt zur Zeit als Lieferant noch nicht in Erscheinung, und bei der Cifte in Frankreich läuft das 67-cm-Modell gerade erst an. Die englischen Farbbildröhren-Hersteller haben alle Mühe, den Bedarf des eigenen Landes zu decken (1970 etwa 500 000 Stück, 1971 um 800 000).

Farb- Bildröhren werden knapp

1971 wird sich die Situation kaum entspannen. Die heutigen Vorausschätzungen der nächstjährigen Produktion belaufen sich auf 1,2...1,3 Millionen Farbempfänger im Bundesgebiet und 3,2 Millionen in ganz Europa. Es ist ja nicht ausgeschlossen, daß die Geräteindustrie die Fertigung in der zweiten Hälfte 1971 im Hinblick auf den Nachfragestoß des Olympiajahres 1972 kräftig hochzieht, um mit einigermaßen ausreichenden Lagerbeständen in jenes Jahr hineinzugehen. Die apparatebauende Industrie ist mit Informationen über ihre Pläne hinsichtlich der 110°-Empfänger zurückhaltend; viel optimistischer gibt sich hingegen der Initiator der 110°-Farbbildröhre. Von dieser Seite hört man Erstaunliches. Folgt man dieser Meinung, dann bringt schon der Jahresanfang 1971 die fast totale Umstellung auf diesen Röhrentyp. Einige der befragten Gerätehersteller sind weitaus skeptischer; man will erst einmal die Erfahrungen mit der neuen Technik abwarten, ehe man groß einsteigt.


Die Lage am Farbbildröhrenmarkt zwingt die Gerätehersteller, sich mit den beiden am Markt befindlichen Röhrenformaten (66 cm und 67 cm) abzufinden und durch geschickte Maskenkonstruktionen mit beiden Röhrengößen zu leben, deren tatsächliche Abweichungen voneinander in der Praxis gering sind.

Über die Werksabgabepreise für Farbbildröhren schweigen Lieferanten und Käufer gern; der Preis dürfte inzwischen unter die 500-DM-Grenze gefallen sein. Die 110°-Farbbildröhre wird dem Vernehmen nach nur etwa 7% teurer als die 90°-66/67-cm-Röhre sein; hier ergibt aber der Wegfall der bisher nötigen Metallabschirmung des Konus eine Reduzierung der Mehrkosten.

Die ständige Steigerung der Bildhelligkeit, ein sozusagen permanenter Prozeß, über den aus naheliegenden Gründen von der deutschen Bildröhrenindustrie wenig mitgeteilt wird, könnte die Einführung der Matrix-Version (schwarz umlegte, voll angeregte Tripel auf dem Schirm) überflüssig machen.

Und die Dünnhalsröhre? In den USA hat die RCA Corp. einige 19-Zoll-Dünnhalsröhren herausgebracht; für Ende 1970 wird die große Röhre dieser Art bemustert und Ende 1971 voll geliefert werden. Die deutschen Hersteller sind zurückhaltend, teils aus technischen Gründen, teils wegen der bei der Fertigungsumstellung auftretenden vorübergehenden Produktionsverluste. Die deutschen Röhrenproduzenten sähen daher ein Zurückstellen dieser Technik auf das Jahr 1973 nicht ungerne, während solche Absichten mit Sicherheit auf den heftigen Widerstand einiger Fernsehempfängerfirmen stoßen, die sich von der Dünnhalsröhre beträchtliche Vereinfachungen und Einsparungen am Chassis versprechen.

K. T.

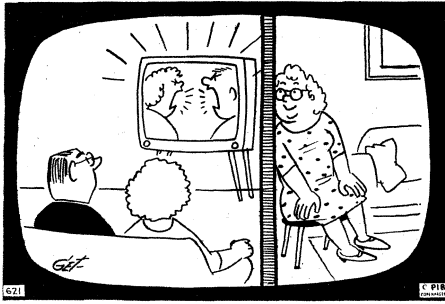

Signale

Verkehrserziehung mit RSL

In letzter Zeit erreichten uns überraschend viele Leseranfragen, die das gleiche Thema betrafen: Man wünschte Schaltungsvorschläge für einen lautstarken NF-Verstärker, der sich aus der Autobatterie betreiben läßt und der einen oder mehrere leistungsfähige Trichterlautsprecher speisen soll. Zunächst glaubten wir, die Bestimmungen für Lautsprecher-Werbewagen seien plötzlich gelockert worden, oder das ganze hinge mit Wahlpropaganda zusammen. Aber da machte uns etwas anderes stutzig und neugierig zugleich. Die Zuschriften hatten zu viele übereinstimmende Merkmale: Sie kamen durchweg aus einer süddeutschen Großstadt und deren Umgebung; Stil, Schriftbild und gewisse Eigenwilligkeiten in der Rechtschreibung deuteten auf eine ganz bestimmte Altersgruppe, und in allen Briefen wurde gefordert, daß sich die Kurztrichter getarnt hinter dem Kühlergrill einbauen lassen.

Wir fragten die Leser, wozu das alles gut sein soll und erfahren, daß sie aus ihrem Fahrzeug heraus andere Verkehrsteilnehmer „anpfeifen“ wollen, falls diese sich anders verhalten, als es ihnen vorschwebt.

Weil die FUNKSCHAU fortschrittlich ist, gingen wir systematisch vor und suchten zuerst nach einem einprägsamen Kurzausdruck für solche Anlagen. Wir nennen sie „RSL“, als Abkürzung für „Raus-Schimpf-Lautsprecher“. Als nächstes überlegten wir, daß die Wirksamkeit wesentlich verbessert werden kann, wenn man auch seitlich und hinten Lautsprecher einbaut, die mit Hilfe eines Wahlschalters an den Verstärkerausgang gelegt werden können. Auch die Verwendung eines Mikrotons scheint uns unzweckmäßig zu sein, schon aus Tarnungsgründen! Viel besser sind vorprogrammierte Schimpftexte auf einem Vielspurtonband, die mit Hilfe einer Wählscheibe oder einer Tastatur elektronisch abgerufen werden. Sogar ein Katalog mit Textvorschlägen wurde von uns ausgearbeitet, wobei freigestellt wird, ob alle Durchsagen oder ein Teil davon im Dialekt zu sprechen sind.

Aus gut unterrichteten Kreisen einer Großstadt Süddeutschlands verlautet, daß der RSL von einigen Straßenbahnführern erfunden wurde, die mit ihren Außenlautsprechern diese vorbildliche Verkehrserziehung betreiben.

Mosaik

Bemühungen um Belegung des Farbgeräteeinsatzes in den USA: Die von uns mehrfach gemeldete rückläufige Tendenz am amerikanischen Markt für Farbempfänger veranlaßt die Hersteller zu besonderen Anstrengungen. Beispielsweise schickt Motorola Inspektoren auf die Reise, die sich bei Fachhändlern und Privatkunden nach dem Funktionieren der Mo-

torola-Farbempfänger erkundigen. Technische Mängel werden binnen 24 Stunden behoben; auch fragt der Inspektor nach etwaigen Beschwerden über die Fernsehprogramme, die sofort den Sendern zugeleitet werden. Schließlich informieren sich die Motorola-Händler 30 bis 60 Tage nach dem Verkauf eines Farbgerätes telefonisch beim Kunden, ob er zufrieden ist oder ob Nachbesserungen am Gerät gewünscht werden.

Ein Vorsatzgerät für Schwarzweiß-Fernsehempfänger, mit dessen Hilfe Farbsendungen wiedergegeben werden können, und das im Herbst des Vorjahres auf einer Moskauer Ausstellung gezeigt wurde, ist jetzt in der russischen Zeitschrift *Radio* (Heft 2 und 3/1970) beschrieben worden. Alle unsere Anfragen bei verschiedenen russischen Stellen waren unbeantwortet geblieben (FUNKSCHAU 1969, Heft 21, Seite 737). Das Prinzip beruht auf dem von der Kinematographie her bekannten Berthon-Siemens-Verfahren. Der Farbeindruck entsteht nicht durch übereinanderliegende Farbauszüge in den drei Grundfarben, sondern durch rasch aufeinanderfolgende schwarzweiße Bilder, die abwechselnd für eine der drei Grundfarben bestimmt sind und durch eine rotierende Filterscheibe mit drei Farbsektoren betrachtet werden. Ob die hierbei grundsätzlich bestehende Gefahr der zeitlichen Parallaxe – wegen der Bewegung decken sich die Farben nicht mehr und es entstehen Farbänderungen – behoben werden kann, ist unbekannt; allerdings macht sich dieser Nachteil nur bei sehr raschen Bewegungen, vor allem bei Großaufnahmen, bemerkbar. Die Elektronik des Zusatzgerätes ist mit 20 Transistoren und acht Röhren bestückt, hinzu kommen Filterscheibe mit Motor und die Stromversorgung.

Aus der Wirtschaft

Saba montiert in Griechenland: In Athen be-reiten die Saba-Werke eine Montage-Fabrik vor, die voraussichtlich im November in kleinerem Umfang mit der Herstellung von Schwarzweiß-Fernsehempfängern beginnen wird. Offenbar sind die behördlichen Auflagen hinsichtlich der Einfuhrbewilligungen und des Anteils der im Lande herzustellenden Teile am Endprodukt nicht einfach zu erfüllen.

Klein + Hummel besteht 25 Jahre. Am 1. Juli besteht die in Kemnat arbeitende Spezialfirma Klein + Hummel 25 Jahre. Wie die beiden Inhaber H. Klein und W. Hummel mitteilten, hatte man zunächst mit dem Servicegerät Teletest begonnen, sich dann aber zunehmend auf Verstärker, FM-Tuner und Lautsprecher spezialisiert, die unter dem Markennamen Telewatt weit bekannt wurden. Auf dem professionellen Studiosektor hat sich die Firma einen guten Ruf mit dem Universalzerrer UE 100 und mit dem Abhörtauscher OY erworben. In diesem Frühjahr wurde ein Zweigwerk in Betrieb genommen.


Rundfunk-Fernsehhandel steigerte den Umsatz: Wie auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Deutschen Radio- und Fernseh-Fachverbandes mitgeteilt wurde, konnte der Fachhandel in den Jahren 1968 und 1969 seinen Umsatz zwar nominell steigern, jedoch vergrößerten sich die Kosten noch schneller, so daß 1969 ein negatives Betriebsergebnis erzielt wurde (was offenbar heißen soll, daß der Facheinzelhandel – im großen Durchschnitt gesehen – nicht nur keinen Gewinn machte, sondern von der Substanz zehren mußte). Das sei die Folge davon, daß die betriebswirtschaftlich notwendige Kalkulation am scharfen Preiswettbewerb gescheitert ist. Rundfunk- und Fernsehgeräte gehören unverändert zu den bevorzugten Objekten aggressiver Werbe- und Preispolitik der großen

Letzte Meldung

Die große Auflösefähigkeit des EVR-Films – bis fast 8 MHz – legt seine Anwendung zur Speicherung hoher Informationsdichten auch abseits des Fernsehens nahe. Dr. Peter Goldmark, Vater von EVR, hat jetzt in New York die Anwendung des Systems zur Speicherung von Buchtexten erläutert. Eine Spule, die 50 Minuten Schwarzweiß-Fernsehprogramm aufnimmt, ist in der Lage, 500 (!) Romane normaler Länge zu fixieren. Das Lesen geht mit Hilfe des angeschlossenen Fernsehgerätes vonstatten, auf dessen Schirm die Seiten oder Teile davon erscheinen. Mit einer Fernsteuerung wird „umgeblättert“.

Mischsortimenter – einige Fabrikate allerdings sind davon ausgenommen. Der Verband beklagt die hohe Quote der Geräte, die bei Auslieferung an den Handel nicht betriebsfertig sind und deren Nachbesserung zu Lasten des Handels geht. (Nachdem diese Klagen pointiert auch vom Großhandel geäußert wurden, während die Industrie sich scharf gegen solche Behauptungen wendet, führt die FUNKSCHAU gegenwärtig eine Rundfrage im Fachgroß- und Einzelhandel durch.) Nach der Verbandsmitteilung haben 1969 die etwa 7000 Fachgeschäfte im Bundesgebiet und West-Berlin einen Umsatz von 2,5 Milliarden DM getätigt. Der scharfe Wettbewerbsdruck führt im Einzelhandel zu kooperativen Einkaufsgruppen, mit denen sich, so meint die Verbandsleitung, der konventionelle Großhandel abfinden muß. – Ing. Carl Pfister, der langjährige Präsident des Deutschen Radio- und Fernseh-Fachverbandes, wurde erneut auf zwei Jahre gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind die Herren Jösch/Krefeld, Lorz/Darmstadt, Preuten/Dortmund und Schellhammer/Singen.

Max-Grundig-Familienstiftung errichtet: Dr. h. c. Max Grundig, Gründer und bisher Allein-inhaber der Grundig-Gruppe, hat die bereits vom Bayerischen Staatsministerium des Innern genehmigte „Max-Grundig-Familienstiftung“ errichtet, eine selbständige juristische Person, die eine nichtöffentliche Einrichtung des bürgerlichen Rechts ist, so daß sie nicht der Staatsaufsicht unterliegt. Ziel der Stiftung ist die dauernde Sicherung der Grundig-Gruppe auch nach dem Tod des Gründers, außerdem soll sie als Instrument der Selbstfinanzierung dienen, indem die Erträge des Stiftungsvermögens stets wieder in der Grundig-Gruppe investiert werden, soweit sie nicht satzungsgemäß anderen Zwecken zufließen. Offenbar sind die juristischen Berater von Max Grundig zu dieser Lösung deswegen gelangt, weil die erwähnten Ziele auf testamentarischem Wege nicht erreichbar sind. Organe der Stiftung sind der Vorstand und ein siebenköpfiges Kuratorium; der Vorstandsvorsitz steht Max Grundig auf Lebenszeit zu. Die Stiftung bildet künftig die Muttergesellschaft für die in- und ausländischen Produktions- und Vertriebsgesellschaften; letztere werden am 1. April 1971 in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft überführt werden. Der gesamte Aktienbesitz wird im Endstadium bei der Max-Grundig-Familienstiftung liegen. Über die personelle Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat der AG ist offiziell noch nichts bekannt, es verlautet aber, daß Dr. Max Grundig den Vorstandsvorsitz und Berthold Beitz, Vorsitz der Krupp-Stiftung, den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen werden. – Die Grundig-Gruppe beschäftigt gegenwärtig 29 000 Mitarbeiter; die Produktions- und Umsatzziele konnten in den ersten Monaten des Jahres erreicht und teilweise erheblich übertroffen werden, woran die ausländischen Werke überdurchschnittlich beteiligt waren.

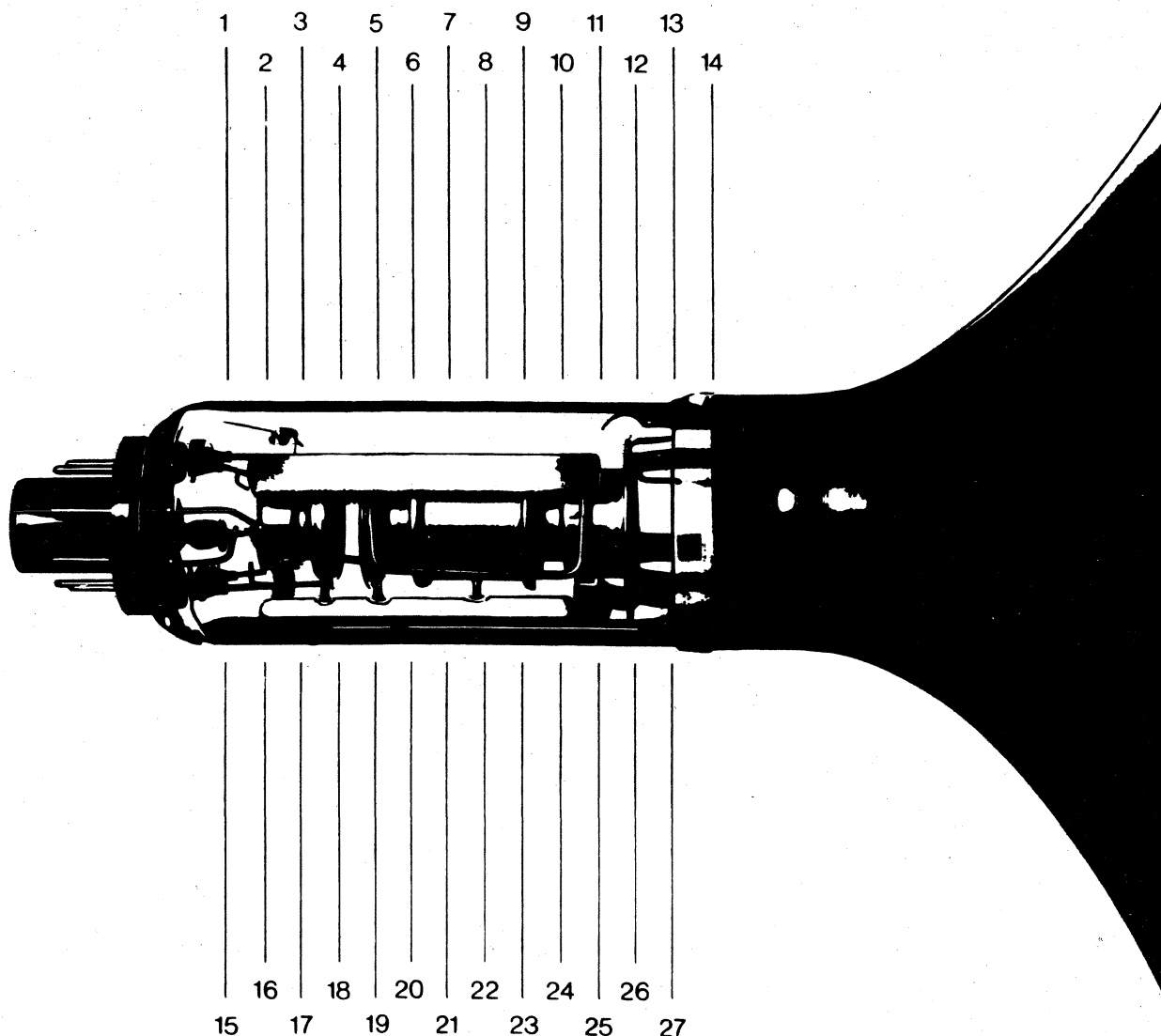

Eine prächtige Kanone hat die SEL-Bildröhre

Und ganz neu. Mit vielen interessanten Einzelheiten. Brillante Schärfe, hohe Lebensdauer, optimale Zuverlässigkeit.


Kathode und Elektronenoptik wurden bedeutend verbessert. Eine brillante Bildschärfe ist das Ergebnis. 27fach wird jedes Strahlerzeugungssystem vermessen und geprüft. Das gibt eine Qualität, die selbst Optimisten bisher nicht für möglich hielten. Dazu die neue SELBOND®-Technik. Insgesamt, wertvolle Verkaufsargumente für Sie. Und neue Kaufvorteile für Ihre Kunden.

Unsere Ingenieure sind gerne bereit, Ihnen nähere technische Einzelheiten zu geben.


Standard Elektrik Lorenz AG
Geschäftsbereich Bauelemente
Vertrieb Spezialröhren
7300 Eblingen, Fritz-Müller-Str. 112
Telefon: *(0711) 3 51 41, Telex: 07-23 594

ITT Bauelemente — Bausteine der Zukunft

BAUELEMENTE **ITT**

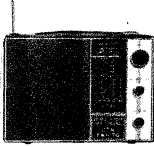

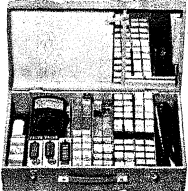CTR Taf 70 Transistor-Überwachungs-Empfänger, für Netz u. Batterie, 20 Trans., MW 525 bis 1650 kHz, KW 4-12 MHz, UKW 87-108 MHz, VHF 108 bis 174 MHz (mit 2-m-Amateurband), kpl. m. 4 x 1,5-V-Babyzellen, Ohrhörer **175.-**



SCHLAGER!
WERCO-Röhren-Service-Koffer RSK 1, mit 50 der gängigsten Röhren:

RVC-Importröhren, 6 Mte. Garantie
Je 5 St. DY 86, PC 86, PC 88, PCF 80, PCL 82, PC 87, KW 4 und PY 88 zu einem besonders günstigen Preis von **189.50**

PCL 85, PCL 86, PL 36, PL 504 und PY 88 zu einem besonders günstigen Preis von **189.50**

RSK 1 Service-Koffer, jedoch mit je 5 St. Orig.-Telefunken-Röhren, 6 Mte. Garantie **295.-**

RSK 1 Service-Koffer (Abb. oben), für über 100 Röhren, mit Werkzeugfach u. Meßgerätefach sowie Spiegel. M.: 490 x 310 x 125 mm **29.50**

RSK 1, dito, mit Vielfachmeßgerät VM 8 **84.-**
Vielfachmeßgerät VM 8, 50 000 Ω/V, Spiegelskala, Überlastungssch., Schnüre u. Batt. **59.50**

RSK 5 Werco-Service-Koffer, mit Spiegel, abschließbar, 2 Fächer für Werkzeuge, 2 Plastikboxen mit Deckel für Kleinmaterial, M.: 232 x 297 x 34 mm, Koffermaß 500 x 358 x 175 mm **54.50**

dto., RSK 3, jedoch ohne Plastikboxen, 45 mm niedriger, M.: 500 x 358 x 130 mm **41.75**
RW 110, Röhrenschrank für über 1000 Röhren, 895 x 575 x 220 mm, solide Sperrholzausführung, hell mattiert, abschließbar. Der ideale Röhrenschrank für die Werkstatt **119.50**

R Ö H R E N Gruppe I Orig.-Telefunken (Gruppe II Import-RVC) auf alle Röhren 6 Mte. Garantie. Bei Bestellung unbedingt Rö.-Gruppe angeben.

DY 86 4.30 (2.55)	EF 184 5.10 (2.80)	PCF 803 6.- (4.70)
DY 802 4.50 (3.05)	EL 34 11.- (7.80)	PGH 200 5.45 (4.65)
EABC 80 3.40 (2.50)	EL 84 3.20 (1.95)	PCL 82 6.20 (3.10)
EBF 89 4.05 (2.55)	EL 85 3.85 (2.80)	PCL 84 6.20 (3.30)
EC 82 3.- (2.05)	ELI 80 8.85 (2.80)	PCL 86 6.- (3.50)
ECC 81 4.60 (2.50)	EM 84 4.60 (2.75)	PCL 200 7.05 (5.90)
ECC 82 4.30 (2.10)	GY 591 8.90 (5.-)	PCL 805 6.55 (4.70)
ECC 83 4.10 (2.10)	PABC 80 3.75 (2.65)	PD 500 16.60 (14.25)
ECC 85 4.30 (2.50)	PC 86 7.20 (4.45)	PF 86 5.10 (4.15)
ECH 81 3.75 (2.35)	PC 88 7.65 (4.45)	PFL 200 8.- (5.80)
ECH 84 4.95 (3.-)	PC 92 3.- (2.30)	PL 36 7.70 (4.45)
ECL 80 5.40 (3.-)	PC 98 6.05 (3.75)	PL 82 4.90 (2.65)
ECL 82 6.15 (3.-)	PCC 88 7.10 (4.60)	PL 84 4.65 (2.55)
ECL 86 5.95 (3.45)	PCC 189 7.55 (4.10)	PL 95 4.10 (3.15)
ED 500 17.75	PCF 80 5.45 (2.75)	PL 504 6.45 (6.10)
EF 80 3.75 (1.95)	PCF 82 5.75 (2.65)	PL 508 15.80 (13.25)
EF 85 3.95 (2.35)	PCF 86 6.10 (4.45)	PL 805 5.50 (4.50)
EF 86 4.85 (2.65)	PCF 200 3.00 (4.65)	PY 88 5.80 (2.70)
EF 89 3.65 (2.10)	PCF 801 6.05 (4.-)	PY 500 10.50 (8.75)
EF 183 5.10 (2.80)	PCF 802 6.40 (4.-)	

Auch nicht aufgeführte Typen lieferbar. Trotz der obigen günstigen Preise noch Mengenrabatt: Bei Abnahme von Röhren der Gruppe I oder II 25 St. 4 %; 50 St. 6 %; 100 St. 8 %

CTR-BAUSTEINE u. BAUSÄTZE

NEU! SMC 7 FET 2-m-Tuner, 144-146 MHz, Drehkoabstimmung, FET in der Mischstufe. Empf.: 0,3 µV, ZF 5,5 MHz. Best. AF 239, BF 245, AF 139, OA 90. Stromvers. +9 V. Maße: 40 x 90 mm


Bausatz 42.50 betriebsbereit. **Baustein 69.50**

NEU! IFA 75 FET Doppelsuper-Baustein, 5,5 MHz/455 kHz, FET in d. Mischstufe eingebaut. Prod. Detektor, HF-Handregelung, S-Meter-Anschluß, Stromversorgung +9 V. M.: 40x140 mm **Bausatz 49.50** betriebsbereit. **Baustein 76.50**

NEU! TV 150 I 7stufiger 15-W-Hi-Fi-Vollverstärker in Kleinbauweise, mit integriert. Schaltkreis u. Komplementär-Plastik-Endstufe einlos. Frequ.: 20-20 000 Hz, Anschl. f. Baß- u. Höhenregler. Eing. 250 mV/500 kΩ, Klirrfaktor < 1 %, Ausg. 4 Ω, Best.: CA 3046, 3 x BC 177, 2 x 2 N 1613, BD 137, BD 138, 3 x 1 N 914. Stromvers. 2 x 15 V/1 A. M.: 112 x 48 mm **54.50**

NEU! TVV 2 Entzerr-Vorverstärker, f. magn. u. keramische Systeme. 20-30 000 Hz, Eing. magn. 2,5 mV/50 kΩ. Ker. 25 mV/250 kΩ, Aus.: ca. 250 mV, Stromvers.: +9 V, M.: 34 x 65 mm, Best.: 2 x BC 109 **Bausatz, TVV 2 K 12.50** **TVV 2 M 12.50**

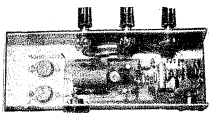NEU! NTV 108 Netzteil Bausatz für TV 150 I, gedr. Schaltung **21.50**



TV 100 Hi-Fi-Verstärker, 10 W, mit Baß- und Höhenregler, 5 stufiger Hi-Fi-Verstärker, rauscharm durch Verwendung von Sil.-Trans. in den Vorstufen, Spg. 27 V, 3 x BC 149 C, AC 153 K, AC 176 K, 2 x AD 150, Maße 215 x 55 mm, Bausatz m. Chassis, Poti, Knöpfe usw. **49.50**
NTV 105 S stabilisiertes Netzteil, 220 V/27 V, 1 A, auf gedr. Platine, Best. 2 N 3055, ZD 27, Bausatz **38.50**

Module
MV 3 Mikrofon-Vorverstärker, für dyn. Mikrofone, Frequ.-Ber.: 10 Hz-50 kHz, rauscharm. Eing.-Imp. 50-100 kΩ, Verst. 28 dB, Klirrfaktor 0,15 %, 2 Transistoren, Betr.-Spanng. 9-12 V **12.50**

FM 4 FM-Prüfender. Dieses Modul enthält einen Sender von 88-108 MHz, abstimmb., sowie passenden Modulator. Verwendungszweck: Meßsender für UKW, Eing.-Imp. 5 kΩ, Eing.-Spanng.-Bedarf 3 mV. Mikrofonempf., HF-Ausg.-Leistg. 5 mV. FM-Modul. Frequ.-Hub ± 75 kHz, Stromvers. 9 V **19.50**

HKM 15 Kleinstmikrofon, als Krawattenhalter, mit Clips und Anschlußsdnurr **12.60**
9-V-Batterie mit Clips **1.95**

NEU! MS 1 Metallsuchgerät, ermöglicht in Verbindung mit jedem beliebigen Mittelwellenradio das Auffinden größerer Metallteile. Zubehör auf Anfrage **34.50**

NEU! KW 4 Kurzwellen-Vorsatz, zum Empf. aller KW-Bereiche zwischen 7 u. 12 MHz. Anschluß an die Antenne eines MW-Radios, 9 V **27.50**

NEU! Flugfunkkonverter, 118-128 MHz, Vorsatz f. MW-Radios, Einstellung auf 1620 kHz, der Flugfunkbereich am Modul abgestimmt. Betriebsp. 9 V **29.50**

TELESCOP-ANTENNEN, mit Kniegelenk
Typ 72, 116 x 10 mm Ø, ausgezogen 720 mm 1 St. **3.95** 10 St. **3.10**

Typ 80, 125 x 10 mm Ø, ausgezogen 800 mm 1 St. **4.20** 10 St. **3.30**

NEU! STV 2 Stereoverstärker, bringt Schallplatten-Stereowiedergabe in guter Qualität und Zimmerlautstärke. Erweitert jeden Plattenspieler mit Kristall- oder Keramik-System zu einer Phonoanlage. Benötigt werden 2 Potis 1 MΩ u. 2 Lautsprecher-Spannung 6 V **26.50**

NSE-Stereo-Decoder, mit Schalfrequ.-Verdopplung u. Pilottonanzeige, Stromvers. 12 V **44.50**

Deac-Ladegleichrichter LG 100/10, im Bechergelände, Anschl. 220 V, für 6 Zellen 1,5 V, mit Schaltungsvorschlag zum Bau eines Ladegerätes 1 St. **1.50** 10 St. **12.50**

NORIS Tischlautspr. WL 350, 2 W, 80-10 000 Hz, 210 x 140 mm. Ausf. gold-, silber-, kupferfarben 1 St. **8.50** 5 St. **7.50**

ditto, wie vor. jedoch mit Lautstärkeregl. 1 St. **9.50** 5 St. **8.50**

LBS 170 Hi-Fi-Lautsprecher-Kombination, 15 W/5 Ω, kpl. montiert, mit Isophon, 1 Tiefton-, 1 Mittelton-, 2 Hochton-Lautspr., mit Netzwerk **67.-**

Passendes Hartfasergehäuse, Innenausstattung u. Rückwand, Dämmplatte, 565 x 315 x 185 mm **24.50**

Passender Bespannstoff, silbergrau, für 2 Boxen, auf Rolle in Plastikfolie, 60 x 100 cm **12.50**

TM 108 NORIS-TRANSISTOR-MEGAFON. Zur gerichteten Sprachübertragung über große Entfernungen und zur Überwindung hoher Umgebungsgläusche. Bestens bewährt bei Einsätzen auf Sportplätzen, Rangierbahnhöfen, bei Polizei und Feuerwehr, Leistg. 5 W, Gew. 1,6 kg, 4 Monozellen 1,5 V, mit Lautstärkeregl. **139.50**

TM 180, dto., 10 W, Gew. 1,8 kg, 6 Babyzellen 1,5 V **232.50**

TM 200, dto., 16 W, Gew. 1,9 kg, 8 Babyzellen 1,5 V **279.50**

NORIS 7063 Kristall-Mikrofon verwendbar als Hand-Tisch-Ständer-Mikrofon mit Befestigungsmuttern, Gehäuseform gewölbt, Frequ.-Ber. 50-12 000 Hz, Empfindlichkeit -50 dB, Imp. 50 kΩ 1 St. **6.50** 5 St. **5.50** 10 St. **4.50**

HKM 52 keram. Handmikrofon, mit PTT-Schalter, f. Funkamateure, 250-400 Hz, mit Spiralkabel (ausgezogen 1,20 m) **19.50**

HDM 103 dyn. Studio-Mikrofon, mit umschaltbarer Anpassung, 50-15 000 Hz, ± 6 dB, Imp. 600 Ω u. 50 kΩ, mit Kabel und Stecker **59.50**

Qualitäts-Stereo-Kopfhörer HKO 24, dynamischer Kopfhörer für Mono und Stereo, mit 2-m-Anschlußsdnurr u. Stecker, Daten: Imp. pro Muschel 8 Ω, Frequenz-Ber.: 40-16 000 Hz, Max. Eingangs-Leistg. 0,2 W, Klirrfaktor < 3 % 1 St. **22.50** 5 St. **19.75** 10 St. **18.50**

Großauswahl Tuner und Converter

UT 84 Hopt-Trans.-Tuner, in moderner 1/4-Technik, m. AF 239/AF 139, angebaute Feintrieb. Mit Baluntrafo u. Vorwiderst. Sonderangebot aus Industrieausbau mit Garantie **29.50**

UT 90 wie UT 84, jedoch 2 x AF 139, separater MENTOR-Feintrieb, der bewährte, besonders preisgünstige Standard-Tuner 1 St. **27.50** 3 St. **25.50** 10 St. **21.50**

UT 100 UHF-Markentuner m. AF 239/139, aus Gerätefertigung, besond. günstig. Jedes Stück geprüft. Eing. 240 Ω, ZF-Ausg. 60 Ω, ohne Feintrieb 1 St. **18.50** 5 St. **16.50** 10 St. **15.50**

Mentor-Feintrieb, mit Drehknopf **4.50**

UC 241 Noris-Trans.-Converter, große Leistung, klein, handlich. AF 239/AF 139, UHF / VHF-Umschalter, Linearskala. 1 St. **62.50** 3 St. **59.50**

Band 4 wird auf Band 5 umgesetzt. 3 St. **59.50**

UAE 10 UHF/VHF-Tastenkombination. Moderner UHF-Trans.-Tuner, rauscharmer VHF-Kanalwähler, mit PCC 88 u. PCE 82 **69.50**

Ausf. ähnl. Abb., jedoch teilweise nur 5, 6 oder 7 Tasten oder runde Tasten.

Steckkontaktleiste, 5-mm-Raster, m. 6 versilberten Kontaktfedern, dazu 1 Steckkarte 22 x 30 mm, gelocht u. m. 6 hart vernickelten Leiterbahnen versehen. Kontaktleiste u. Steckkarte zusammen 1 St. **—** 10 St. **9.50** 100 St. **72.-**

NEU eingetroffen!
WC 4/30 Biberzange, zum Anfertigen von Öffnungen u. Durchbrüchen unterschiedlicher Form und Größe, in Alu 2 mm, Eisen 1 mm, Zange vernickelt **19.50**

Lö 31 LötKolben, 30 W, mit Pistolengriff **7.50**

Lö 41, dto., 40 W, sehr handlich, mit abschraubbarem Griff als Schutzkappe **7.95**

SCHLAGER!
ETC-Schnell-Lötpistole SLP 99, stabiles Servicegerät mit Lötstellenbeleuchtung, 100 W/220 V **Nur 24.50**

M 9/186 N Betriebsstundenzähler, Einbaumodell, Antrieb durch Synchronmotor, Zählbereich: 99999 Stunden, 220 V, Frequ. 50 Hz, Prüfspannung 1500 V ~, 72 x 72 mm **27.50**

NOTSTROMAGGREGATE (Stromerzeuger)
Deutsches Markenfabrikat mit Garantie. Zum Betrieb von Elektrowerkzeugen, Beleuchtungsanlagen, Pumpen, Ölbrenner, Kühlanlagen usw. BSWA 065, 220 V, 3,2 A/50 Hz, 2,2 PS für Normalbenzin **663.50**. Weitere Typen auf Anfrage!

NORIS-WECHSELSPRECHANLAGEN
Leichte Bedienung, kompl. m. 9-V-Batt., 20 m Kabel, Stecker und Lautstärkeregl. **31.-**
KE 20, 1 Haupt- u. 1 Nebenstelle **54.-**
KE 248, 1 Haupt- u. 2 Nebenstellen **68.-**
KE 356, 1 Haupt- u. 3 Nebenstellen **21.50**

TLT 1 Torsprechstelle
3 Transistor-Telefonverstärker TV 103, kpl. m. Batt. **32.-**
Netz- u. Ladegerät ATN 1/8, passend **12.95**

Druckfehler-Berichtigung in Funkschau F 9
TV 1500 K, anstelle 150 W, richtig **15 W**

Vers. per NN nur ab Lager Hirschau, Mindestauftrag 10.-, Aufträge unter 25.-, Aufschlag 2,50, Katalog gegen 2,50 in Briefmarken. Bei Auftragserteilung ab 25.-, wird Schutzgebühr mit 1,50 vergütet. Postscheckkonto Nürnberg 61 06.

CONRAD 8452 Hirschau/Bay., Fach F 11
Ruf 0 96 22/2 - 24
Filiale Nürnberg, Leonhardstraße 3 - Ruf 26 32 80

**TTT SCHAUB-LORENZ**


Autoradios-Kofferempfänger

Neueste Mod. mit 6 Mon. Garantie. Wir führen sämtl. Geräte obiger Firmen und unterhalten ein Großlager in Zubehörsätzen, Entstörmaterial und Antennen für alle Kfz-Typen.

Preisbeispiele: Blaupunkt Mannheim	DM 145.41	} einschließlich Mehrwertsteuer
Blaupunkt Essen	DM 199.80	
Blaupunkt Frankfurt	DM 241.98	
Blaupunkt Köln	DM 405.15	
Philips Sprint	DM 133.20	
Philips Tourismo	DM 236.43	

Verl. Sie unser Angeb., auf Wunsch auch üb. Tonband-, Rundfunk- u. Phonogeräte sowie Hi-Fi-Stereoanl. versch. Fabrikate. Prompte NN-Lieferrg. ab Aachen, p. Post od. Expreßgut.

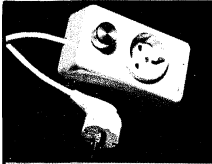WOLFGANG KROLL, Radiogroßhandlung / Autoradio-Spezialversand
51 Aachen, Postfach 865, Verkauf: Hohenstaufenallee 18, Telefon (02 41) 7 45 07



TRIAC - Netzspannungsregler

Für die stufenlose Regelung von Lampen, Bohrmaschinen, Küchenmaschinen usw.; im modernen Bakelitgehäuse; Aufbau auf Alu-Chassis; Entstörung nach Grad G.

Typ NS 2
1300 W, vorwiegend für ohmsche Lasten (Glühlampen, Heizöfen usw.) sowie für Kleinmotoren in Bohrmaschinen.
Einzelpreis DM 43.30

Typ NS 3
2000 W, wie NS 2, jedoch 2000 W.
Einzelpreis DM 53.30

Typ NS 22
3000 W, Regelung durch 2 hochsperrende Thyristoren, die einen sicheren Betrieb bei induktiven Verbrauchern gewährleisten. Einzelpreis DM 53.30

Vers. gegen NN, Porto u. Verpackung frei. Interessante Mengenrabatte f. Wiederverkäufer.
Dipl.-Ing. Franz Grigelat, Elektrogeräte, 8501 Rückersdorf - Ludwigshöhe, Tel. 0 91 23-27 31

Einbau-Netzspannungsregler

Typ NS 50
3000 W, im vergossenen Bakelitgehäuse (Maße ca. 57 x 58 x 24), das von außen mit 2 Schrauben befestigt wird. Durch zwei hochsperrende Thyristoren ist eine sichere Regelung bei Maschinen, Schalttafeln usw. gegeben. Netz, Last und beigelegtes Poti mit Ein-Aus-Schalter werden an den entsprechend gekennzeichneten Lötflächen von außen angeschlossen. Einzelpreis DM 48.30


Sämtliche Preise inklusive MwSt.

Haben Sie Probleme? — Wir liefern

- **Gedruckte Leiterplatten**, Musterplatten innerhalb 48 Stunden, kleine Serien in 8–10 Tagen.
- **Platinenbestückung** schnell und preiswert bei Anlieferung des Materials. Auf Wunsch Materialgestellung je nach Lagerbestand und Liefersituation.
- **Entwicklung und Fertigung** von einbaufertigen Baueinheiten nach Ihren Wünschen.

REUTER & CO., Elektronische Geräte

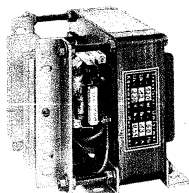6342 Haiger, Postfach 89, Telefon 0 27 73/47 75




Transistor-Zerhacker

Offene Bausteine, 60 u. 120 W = 75.— u. 107.— DM
Komplette Umformer, 120—550 W = 308.— bis 620.— DM

D-C-Wandler
Transistor-Transformatoren
Spezial-Transformatoren

Thyristor-Zündungen 98.— DM inkl.

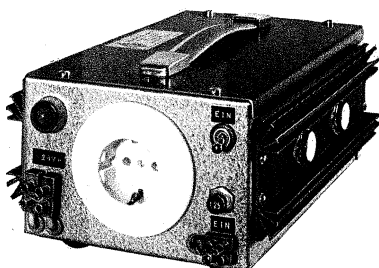Mobil-Elektronik Hans Könnemann
3 Hannover, Ubbenstraße 30 · Telefon 05 11 / 2 52 94



Formschön und von höchster Leistung



UHF-Transistor-Converter 5580

zum Empfang des 2. und 3. Fernsehprogramms mit hoher Verstärkung und kleiner Rauschzahl.

SEMKO-, NEMKO- und SEV-geprüft.

Ausgestattet mit dem bei Industrie und Handel 100tausendfach bewährten SCHWAIGER-UHF-Tuner, Antennenumschalter und übersichtlicher Linearskala.

Eigenes Netzteil mit Trenntransformator und Sicherung.

Eingebaute Steckdose zum Anschluß des Fernsehgerätes.

Hiermit kann jedes Fernsehgerät ohne Eingriff — nur durch Umstecken der Netz- und Antennenkabel — für die Sendungen des 2. und 3. und aller weiteren Programme empfangsbereit gemacht werden.

Normalausführung 5580/K 3:

Umschaltung des VHF-Kanalwählers auf Kanal 3/Band I.

Sonderausführungen

5580/K 2 und 5580/K 4:

Umschaltung des VHF-Kanalwählers auf Kanal 2 bzw. Kanal 4/Band I.

Technische Daten:

Frequenzbereich:	470—860 MHz (Kanal 21—70)
Frequenzverlauf:	linear
Abstimmung:	kontinuierlich
Ein-/Ausgang:	240 Ω symmetrisch
Transistoren:	AF 239/AF 139
Verstärkung:	ca. 20 dB
Rauschzahl:	ca. 5 kTo
Stromart:	220 V Wechselstrom
Stromverbrauch:	ca. 0,8 W
Abmessungen:	180 x 120 x 60 mm


SCHWAIGER

CHRISTIAN SCHWAIGER
Elektroteile GmbH · 8506 Langenzenn
Ruf (0 90 31) 4 11 · Telex 06 22 394

Bestellschein:

An Dr. Böhm, Elektronische Orgeln und Bausätze
495 Minden, Postfach 209/7, Tel. (05 71) 2 59 77 + 2 76 77

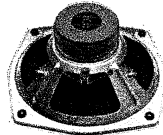Hiermit bestelle ich die folgenden angekreuzten Artikel:



Groß-Lautsprecher

31 cm Ø, Musikbelastbarkeit 25 W, 30-14 000 Hz, schaltbar auf 4 oder 16 Ω.
Preis DM 63.70

17-W-HiFi-Verstärker-Bausatz

mit Röhren 2 x EL 84 und 2 x ECC 83, hochwertig und langjährig bewährt mit Ausgangsübertrager in Ultralinear-Schaltung mit Kammerwicklung für Impedanzen 4 und 16 Ω, Eingangsempfindlichkeit 5 mV/1 MΩ. Bausatz komplett mit Aluminium-Chassis und Netzteil. Sonderpreis DM 89.50

25-W-HiFi-Verstärker-Bausatz

Type 042, einschließlich hochwertigem Netzteil. Enthält 8 modernste Silizium-Transistoren, 4 Silizium-Dioden und 1 Feldeffekt-Transistor. Mit je 1 Eingang 1 mV/1 MΩ (für Mikrofon) und universal (100 mV/100 kΩ) z. B. für Mischpult. Höhen- und Tiefenregler. Größe der mitgelieferten Druckschaltung: 110 x 260 mm. Ausgangsleistung 25 W Sinus, 35 W Musik. Klirrfaktor unter 0,5 % bei Vollast an 4 Ω eisenlos. Frequenzgang (1 dB) 15-45 000 Hz.
Preis nur DM 136.-

100-W-HiFi-Verstärker-Bausatz

Type 043, bis 140 W Musik umschaltbar auf 40, 50, 60, 70, 85 und 100 W Sinusleistung, Ausgang eisenlos 8-16 Ω, sonst wie 042. Näheres entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Bauanleitung (siehe ganz unten).
Preis nur DM 176.70

Für die verschiedensten Zwecke, wie z. B. für eine elektronische Orgel, ist ein hochwertiges Hallgerät erforderlich:

Hallgerät-Bausatz, Type 014

Hallzusatz für unsere Verstärker 042 und 043 mit 2 FET und 2 Silizium-Transistoren, gedruckte Schaltung 60 x 110 mm; einschließlich Hallsystem. Fernbedienung und großem Original-Hammond-Hallsystem.
Preis nur DM 93.10

Für Verstärker und Stereo-Anlagen, die nicht unserem Programm entstammen, liefern wir:

Hallgerät-Bausatz, Type 016

mit eigenem Netzteil, 10 Silizium- und Feldeffekt-Transistoren, auch als Vorverstärker großer Eingangsempfindlichkeit verwendbar, einschließlich Platine 110 x 235 mm mit aufgedrucktem Bestückungsplan, Ein- und Ausgang zweikanalig. Preis nur DM 132.70

Hallgerät-Bausatz, Type 012

zum 17-W-Röhrenverstärker passend (Stromversorgung aus dem Röhrenverstärker).
Sonderpreis DM 74.50

Alle Bauanleitungen mit Schaltplan für obige Bausätze zusammen Schutzgebühr DM 10.-. Bei Bezug eines Bausatzes gratis.

Name:

Anschrift:

Dr. Böhm

Röhren-Schnelldienst

liefert 1. Qualität mit 6 Monate Garantie zum Großabnehmer-Nettopreis einschl. MwSt.

DY 86	2.05	EF 86	2.50	PCF 802	3.22
EAA 91	1.61	EF 89	2.-	PCF 803	3.89
EABC 80	2.28	EF 91	3.-	PCF 805	5.-
EBC 91	1.78	EF 183	2.39	PCH 200	3.89
EBF 80	2.44	EF 184	2.39	PCL 81	3.55
EBF 89	2.22	EH 90	2.50	PCL 82	2.67
EC 86	3.66	EL 90	2.11	PCL 84	2.89
EC 88	4.-	EL 95	2.72	PCL 85	3.-
EC 92	2.17	EY 86	2.50	PCL 86	2.94
ECC 81	2.22	EY 88	3.05	PCL 200	5.50
ECC 82	2.-	PABC 80	2.33	PCL 805	4.05
ECC 83	1.94	PC 86	3.89	PF 86	3.33
ECC 84	2.44	PC 88	4.16	PFL 200	4.77
ECC 85	2.17	PC 92	2.05	PL 36	4.11
ECC 88	3.22	PC 93	7.66	PL 81	3.44
ECH 81	2.-	PC 900	3.16	PL 82	2.44
ECH 84	2.72	PCC 84	2.28	PL 83	2.44
ECH 200	4.-	PCC 85	2.39	PL 84	2.50
ECL 80	2.72	PCC 88	3.22	PL 95	2.78
ECL 82	2.28	PCC 89	4.-	PL 300	8.66
ECL 84	2.89	PCC 189	3.55	PL 504	5.33
ECL 85	2.89	PCF 80	2.44	PL 508	6.22
ECL 86	2.89	PCF 82	2.33	PL 509	9.10
ECL 200	4.44	PCF 86	4.33	PY 83	2.22
EF 80	2.11	PCF 90	3.66	PY 88	2.55
EF 83	4.11	PCF 201	3.78	PY 500	6.88
EF 85	2.22	PCF 801	3.55	PY 800	2.55

Sämtliche Röhren in Original-Einzelverpackung. Der Versand erfolgt spesenfrei p. NN ab 100 St. Mindestabnahme 10 Stück.

Original-Bildröhren

1 Jahr Garantie	
AW 53-88	95.46
AW 59-91	95.46
A 59-12 W	106.56
A 65-11 W	177.60
23 SP 4	155.40

Systemerneuerte Bildröhren

1 Jahr Garantie	
AW 53-88	76.59
AW 59-91	77.70
A 59-12 W	88.80
A 65-11 W	133.20
(bei Lieferung des Altkolbens)	

Fernseh-Servicegesellschaft mbH, 66 Saarbrücken
Dudweiler Landstr. 149, Tel. 2 25 84 und 2 55 30


AR-33 ANTENNEN - ROTOR



Rotor mit geräuschlosem elektronischem Steuergerät mit 360°-Kompas-Skala für Vorwahl und automatischen Nachlauf sowie 5 Drucktasten für 5 feste Antennenrichtungen. Traglast 70 kg
DM 285.-

Weitere Modelle:

AR-10 (Automatik)	DM 158.-
TR-2 C (Handtaste)	DM 179.-
AR-22 R (Automatik)	DM 195.-
TR-44 (Instrument)	DM 360.-
HAM-M (Instrument)	DM 600.-

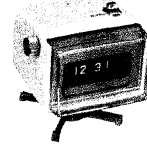

NEU: LA-514 Digitaluhr, 220 V~, beleuchtet, mit Wecker, Sekundenanzeige (in Ziffern ablesbar). Schwenkbares elfenbeinfarbiges Gehäuse, 106 x 155 x 120 mm. Modell „APOLLO“
DM 56.50

GRID-DIP-Meter KYORITSU K-126 C



neu entwickeltes Gerät, Genauigkeit ± 1 %, volltransistorisiert mit eingebauter 9-V-Batterie, eingebauter Modulator! 8 Steckspulen für 435 kHz bis 220 MHz. Betriebsarten: Dipper, Resonanzmesser, Monitor, Prüfender mit 1000 Hz moduliert, Absorptions-Wellenmesser, Quarz-Oszillator, Ohrclipanschluss. Mit Handbuch
DM 166.50

Grid-Dip-Meter TE-15

transistorisiert, 440 kHz bis 280 MHz, mit 6 Steckspulen
DM 119.50



Dynamischer Stereo-Doppelkopfhörer GI-111, 2x 8 Ω, sitzt faibelhaft leicht, in der Wiedergabe das Beste, was wir bisher anbieten hatten
DM 26.50

Preise einschl. Mehrwertsteuer.

R. SCHÜNEMANN Funk- und Meßgeräte


1 BERLIN 47, Neuhofer Straße 24, Tel. 6 01 84 79

Wir leihen Ihnen elektron. Meßgeräte!

Schon ab morgen!

Rohde & Schwarz
Hewlett Packard
Tektronix, B & K
Siemens, Marconi
und andere

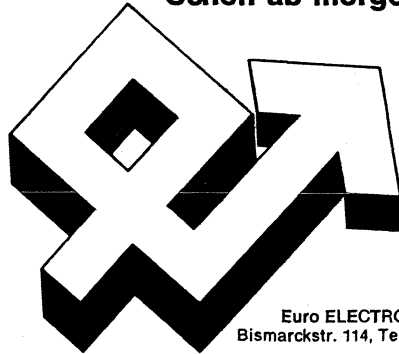*Wir garantieren die Standardwerte der Hersteller



Sie brauchen vorübergehend zusätzliche Meßgeräte? Nicht mehr langfristig investieren – sondern kurzfristig leihen. Wir liefern für jeden beliebigen Zeitraum.

Euro ELECTRONIC RENT GmbH, 61 Darmstadt
Bismarckstr. 114, Tel. 06151-87038/39, Telex 0419581

Der vorteilhafte Einkauf für den Fernseh-Service!



- viele universell verwendbare Teile für Schwarz/Weiß und Farbe
- einfache Lagerhaltung, rationelles Bestellen
- hohe Qualität garantiert Betriebssicherheit
- umfangreiches Lieferprogramm
- günstige Preise

Fordern Sie unseren Katalog mit Typenvergleichsliste an! Fast alle Großhändler führen unsere Teile. (Lieferung nur über den Fachgroßhandel).



Friedrich W. König · 6101 Reichelsheim · Steinstr. 1-5 · Tel. (06164) 484/801 · FS 04 191901 fwk


Breitband-Oszillograf »ROG 7 GL«

Hauptmerkmale:

Y-Breitband-Gegentaktgleichspannungsverstärker von 0-8 MHz (-3 dB) mit Transistor-Gegentaktendstufe. Hohe Empfindlichkeit von 30 mV_{SS}/cm. 12stuf. Eingangsteiler frequenzkompensiert. Kontin. Abschwächer bis ca. 2 MHz. Horizontal-Gegentaktverstärker von 3 kHz. Hohe Verstärkerempfindlichkeit: 150 mV_{SS}/cm. Große Y- und X-Lage-Verschiebungsmöglichkeit. Kippfrequenzteil bis 550 kHz - 11stuf. einschl. Stellung für „Bild“ und „Zeile“, zusätzl. externer Anschluß. Positive und negative Synchronisation. Rücklaufverdunkelung. Extern herausgeführter Sägezahnanschluß. Einsetzbarer Rechteckgenerator für Eichzwecke mit eigenem stab. Netzteil 10 kHz/10 V_{SS} mit 5stuf. Abschwächer Ri = 1 kΩ als Zubehör lieferbar. Abgeschirmte Kathodenstrahlröhre. Gedruckte Schaltungstechnik. Baugruppenprinzip.

- Kompletter Bausatz (01-31-650) DM 547.-
 RIM-Baumapfe dazu (05-31-650) DM 6.-
 Betriebsfertiges Gerät (02-31-650) DM 650.-
 Steckkarte Rechteck-Eichgenerator fertig (02-31-657) DM 45.-

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

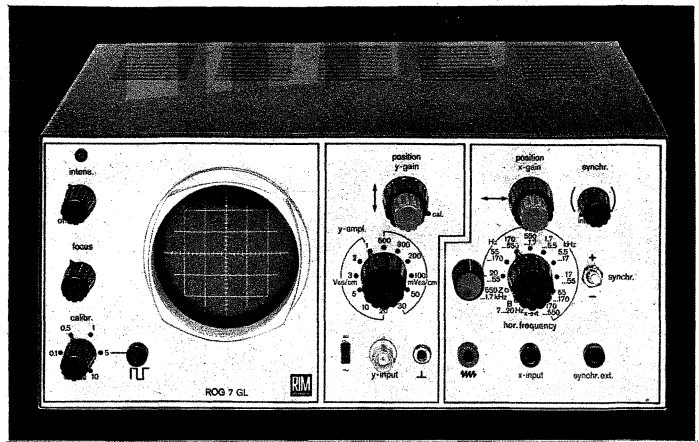

RADIO-RIM

Abt. F 3 · 8 München 15 · Bayerstr. 25
 Telefon (08 11) 55 72 21
 Telex 5 28 166 rarim-d

TEKO-Kleingehäuse aus Kunststoff mit Alu-Frontplatte

eignen sich vorzüglich zum Einbau elektrischer oder elektronischer Kleingeräte in Versuchs- oder Serienausführung.

Im Inneren der Kunststoff-Gehäusehaube sitzen Führungsnuten für Teilchassis, Druckschaltungen o. ä. TEKO-Kleingehäuse gibt es in 4 Größen:

Modell	Abmessung (B x H x T)	Preis
P/1	50 x 80 x 30 mm	DM 2.75
P/2	65 x 105 x 40 mm	DM 3.55
P/3	90 x 155 x 50 mm	DM 4.65
P/4	125 x 210 x 70 mm	DM 9.10

E. Scheicher & Co. OHG, 8013 Gronsdorf, Telefon 08 11/46 60 35

Halbleiter-Industrie-Restposten

Alle Transistoren original, mit od. ohne Kühlblech (Aufpreis für Kühlblech DM -70 p. St.)

Paare:	2x AD 162	6.20	Komplementär-Paare	
2x 2 N 3055	12.40		AD 161/AD 162	6.20
2x AD 150	6.30		AC 127/AC 152	4.90
2x AD 130	6.30	einzeln:	AC 187/AC 188 K	5.80
2x AD 133	9.30	2 N 1613	BC 107/BC 177	4.30
2x BD 106	5.80	BC 177		
Sil.-Gleichr. 4 A/1000 V a. Kühlblech	3.-		Komplementär-Paare mit Kühlstern	
Sil.-B 60 C 2200	4.20		BC 140/BC 160	7.70
Triacs (deutsches Fabrikat)			BC 141 BC 161	7.70
BTR 0340, 6 A/400 V	12.50		2 N 2904/2 N 2218	6.80
BTR 0440, 10 A/400 V	13.70		Bausatz (m. Schaltbild) für Netzspannungsregler, wahlw. 6, 10 oder 15 A, bestehend aus: Triacs, Triggerdioden, 10-A-Schalter, Flachbahnregler, 5 Kondens., 3 Widerst.	
WT 60 D, 15 A/400 V	18.60		6-A-Bausatz	24.80
Thyristoren (deutsches Fabrikat)			10-A-Bausatz	27.75
10 A/800 V, auf Kühlblech	9.90		15-A-Bausatz	34.80
4 A/600 V	7.40		Bitte Bauteile-Lagerliste anfordern.	
RCA 40379, 7 A/400 V	9.20		Preise einschl. MwSt. Mindestbestellmenge	
Triggerdioden	2.50		10.- DM, Verpackung frei, portofrei ab	
Für Triacs und Thyristoren wird Schaltbild mitgeliefert.			20.- DM, Auslandsversand ab DM 30.-	

DIPL.-ING. FRANZ GRIGELAT, 8501 Rückersdorf, Ludwigshöhe, Telefon 0 91 23/27 31

Antennenverstärker, vom rauscharmen Vorverstärker bis zum neuen Leistungsverstärker von

Hako mit 38 dB im Band V

Type	Verstärkung dB					Eingänge	Ausgänge	Ausg.-spannung	Preis mit Netzteil	Preis ohne Netzteil
	UHF	FIII	FT	UKW	KML					
Hako AV 42	38	31	29	28	16	5	2	250 mV	142.10	-
Hako AV 32 L	27	23	20	19	-1	3	2	250 mV	98.80	-
Hako AV 32 N	27	23	20	19	-1	3	2	100 mV	75.50	-
Hako SBV 3 (N)	27	23	20	19	-	3	2	100 mV	73.25	64.40
Hako KV 3 (N)	27	23	20	19	-	1	2	100 mV	69.90	62.15
Hako (KV) N	18	16	16	16	-	1	2	100 mV	54.40	45.95
eldro SBV 2 (N)	18	16	15	15	-	3	2	100 mV	66.50	-
eldro SVU 2 (N)	18	-	-	-	-	1	2	100 mV	58.85	-
eldro SVU 3 (N)	27	-	-	-	-	1	2	100 mV	69.90	58.85
eldro TRV 1	-	18	60/240 Ω			1	1	20 mV	38.85	-
eldro TRU 1	16		selektiv rauscharm			1	1	150 mV	38.85	-
eldro TRU 2	25		1 Kanal UHF 60/240 Ω			1	1	150 mV	54.40	-

Fernspese-Netzteil, stabilisiert, NV 1, DM 26.65
 Von Hako, neues Abzweig-Verstärkersystem, für Groß GA-Anlagen, Katalog anfordern.

UHF-Antennen	Empfängerweichen	Kabel
Walter SX 91 11 dB DM 46.60	FE 240 Ω DM 3.20	Koax DM 0.52 p. M.
Walter SX 43 13 dB DM 33.30	FE 60 Ω DM 4.16	Schaum DM 0.29 p. M.
Walter SX 23 16 dB DM 23.50	Rundfunk DM 5.55	Band DM 0.18 p. M.
Walter Gitterantenne DM 18.50		

Antennenweichen
 Universal 240/60 Ω
 AWU 35 VHF/UHF DM 8.10
 AWU 15 FI-UKW/FIII/UHFDM 11.10

VHF-Antennen
 4 El. K 5-12 DM 8.43
 7 El. K 5-12 DM 15.55
 13 El. K 5-12 DM 23.53

Über Zubehör und weitere Verstärker, Kataloge anfordern.

W. Drobig Antennenversand 7972 Isny · Ludwigshöhe · Telefon (0 75 46) 773
 435 Recklinghausen 6 · Telefon (0 23 61) 2 30 14

FETS

UHF	Price
E 100	3.88 DM
E 101	7.95 DM
E 102	5.89 DM
E 103	5.27 DM

(I_{GSS} = 10 pA) (BV_{GSS} = 50 V)
 (I_{GSS} = 1 nA) (BV_{GSS} = 25 V)

TRIACS

Type	Price
400 V, 1.6 A	9.38 DM
400 V, 3 A	9.93 DM
400 V, 4.5 A	11.90 DM
400 V, 6.5 A	12.32 DM
400 V, 10 A	17.43 DM

Thyristoren

Type	Price
50 V, 1 A	4.32 DM
400 V, 1 A	5.49 DM
400 V, 8 A	9.27 DM
600 V, 1 A	7.05 DM

Transistoren

Type	Price
AF 106	2.20 DM
AF 124	2.30 DM
AF 125	2.22 DM

Triggerdiode 2.75 DM

Sonderangebote!
 Besonders preiswerte Markenhalbleiter
 AC 187 K 2.06 DM
 AC 188 K 1.89 DM
 AC 188 K 187 K 3.95 DM
 AUY 22 6.65 DM
 BC 140/160 6.82 DM
 BC 141 161 8.65 DM
 AD 161/162 5.85 DM
 BFY 40 1.90 DM
 BSY 79 1.30 DM
 BSX 75 2.22 DM
 2 N 2646 UJT 3.95 DM
 PNP-Mesa-Trans. N 123 Fabrikat Texas Instr., entspr. AF 109 r 0.95 DM

Ab 25 Stück pro Type 10 % Rabatt, inkl. MwSt.

Thomsen elektron. Bauteile
 6349 Nenderoth · Schulstr. 73 · Tel. 0 64 77/1 24



PREISSENKUNG!

6 Monate Garantie!!!


Keine Nebenkosten!!! Preise sind frei Haus!!!

Deutsche Bedienungsanleitungen!!!

Komplette betriebsbereite Geräte!!!

DIGITAL-UHREN-RADIO DGC 110

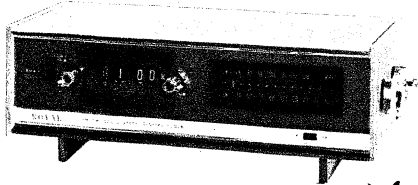Das ideale Digital-Uhrenradio für Büro, Heim, Reise.




Preis: DM 126.09 inkl. MwSt. bisher DM 134.41

Kein Klicken bei Anzeige einer vollen Minute – für 220 V Wechselstrom – 2 Wellenbereiche UKW und MW – „Sleep-Timer“ erlaubt Ihnen mit Musik einzuschlafen und schaltet sich nach der von Ihnen vorgewählten Zeit (max. 60 min) automatisch ab. Die Automatic weckt Sie ebenfalls wieder zu der von Ihnen vorgewählten Zeit wahlweise mit Musik oder mit einem Weckergeräusch – eingebauter Klangregler (stufenlos), dezente Beleuchtung ermöglicht ein sofortiges Ablesen der Uhrzeit auch bei Nacht – erstklassiger Klang durch großen Lautsprecher und formschönes Gehäuse (B 30 x H 10 x T 14 cm), Ausgangsleistung 600 mW

CASSETTEN-RECORDER CST – 12 A, Batterie/Netz


ein äußerst preisgünstiger Cassettenrecorder mit eingebautem Netzteil 220 V 50 Hz für Batterie- und Netzbetrieb:

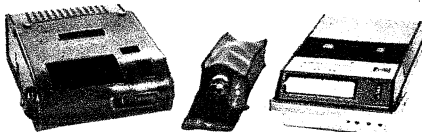Preis: DM 126.97 inkl. MwSt., Gema-Gebühr und Zubehör bisher DM 134.40



Folgendes Zubehör wird mitgeliefert: eingebautes Netzteil 220 V, 50 Hz, Batterien, Diodenkabel, Compact-Cassette C 60, Ohrhörer und Fernbedienungsmikrofon, Ledertasche. Technische Daten: Stromversorgung 6 V Gleichstrom (Batteriebetrieb) oder 220 V Wechselstrom (umschaltbar), Frequenzbereich: 250–6000 Hz ± 5 dB, schneller Vor- und Rücklauf: weniger als 110 sec, Bestückung: 8 Transistoren, 1 Diode und 2 Thermistoren, Ausgangsleistung: 500 mW, Klirrfaktor weniger als 0,45 %, Gewicht: 1,5 kg, Maße: 145 x 250 x 60 mm

RADIO-CASSETTENRECORDER CS-205

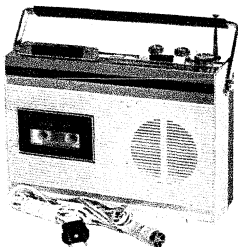

die ideale Kombination zwischen Kofferradio und Cassettenrecorder für Batterie- und Netzbetrieb

Preis: DM 204.34 inkl. MwSt., Gema-Gebühr und Zubehör bisher DM 224.44

Folgendes Zubehör wird mitgeliefert: eingebautes Netzteil 220 V, 50 Hz, Batterien, Compact-Cassette C 60, Ohrhörer und Fernbedienungsmikrofon. Technische Daten: Stromversorgung: 9 V Gleichstrom (Batteriebetrieb) oder 220 V Wechselstrom (umschaltbar), Maße: 30 x 21 x 8 cm, Gewicht inkl. Batterien 3,3 kg, Cassettenrecorderteil: Klirrfaktor unter 0,45 %, Frequenzbereich: 150–6000 Hz ± 5 dB, Signal/Rauschabstand: besser als 40 dB, Bestückung: 3 Transistoren, 2 Transistoren für Motorregelung, Ausgangsleistung 1 W, Aufnahmesystem: Wechselstromvorspannung, Löschesystem: Gleichstromlöschung, Radioteil: Wellenbereich MW und UKW, Bestückung: 10 Transistoren (4 davon für Aufnahme) – Ferritantenne und Teleskopantenne für UKW-Bereich

Ausführliche Prospekte für unser gesamtes Programm senden wir Ihnen auf Anforderung unverbindlich und kostenlos zu.

Versand erfolgt frei Haus per Nachnahme netto/netto (Skonto bereits einkalkuliert).

JÜRGEN HÜKE – IMPORT

2051 Stenwarder über Hamburg-Bergedorf, Am Stüb 10
Telefon (04 11) 7 35 69 20



Systemerneuerte Bildröhren

Vorratshaltung mehrerer 1000 Bildröhren Seit Jahren bekannt für Qualität

#1 GARANTIE JAHR

... auch in Farbe!

Unsere Auslieferungslager befinden sich in:

Augsburg · Bamberg · Bayreuth · Berlin · Bremen · Dortmund · Düsseldorf · Essen · Frankfurt-M. · Hamburg · Hannover · Heidelberg · Karlsruhe · Koblenz · Köln-Ehrenfeld · Krefeld · Mannheim · Memmingen · Mönchengladbach · München · Nürnberg · Passau · Regensburg · Reutlingen · Schweinfurt · Solingen · Stuttgart · Wuppertal · Würzburg · WIEN · LINZ

OTTO NELLER FERNSCHTECHNIK
8019 Steinhöring Ruf (08104)465

Achtung! Ganz neu!

Kleinzangen-Amperemeter mit Voltmesser, mit drehbarem Meßwerk.

Netto nur

DM 135.42 inkl. MwSt.



Mod.	Amp. ∞	Volt ∞
A	5/25	150/300/600
B	10/50	150/300/600
C	30/150	150/300/600
D	60/300	150/300/600

Mit eingeb. Ohmmesser

(300 Ω)

DM 186.48 inkl. MwSt.

Prospekt FS 12 gratis

Elektro-Versand, Abt. 15, 6 Frankfurt/M. 50, Am Eisernen Schlag 22

REPARATUR-EILDienst ab Lager

Röhren · Bildröhren Transistoren · 2000 Typen

Widerstände – Elkos – Kondensatoren –
Regler – Gleichrichter – VDR – NTC
rational vom Fachmann sortiert.

Antennen und Zubehör

Fernsehgeräte ab 359.–
Radio-Recorder m. UKW u. Mittelwelle 258.–


Waschautomaten – Kühlschränke – Elektro-,
Öl-, Kohle- und Gasherde

Liste kostenlos – Nachnahmeversand

HEINZE & BOLEK

863 Coburg, Fach 507, Telefon 41 49

Schenken Sie 3-fach Freude

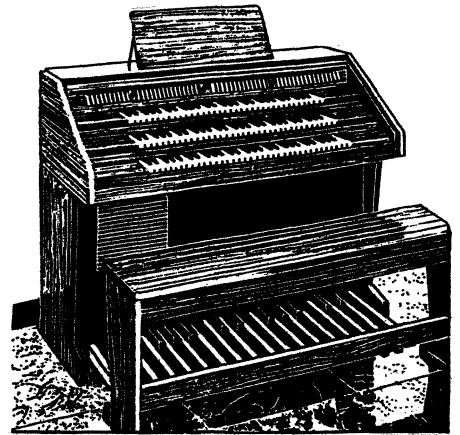

Ihrer Familie eine Heim-Orgel, Ihrer Freunden Orgelmusik, sich selbst das faszinierende Hobby, ein Meister in Orgelbau zu sein. Einfach, schnell preiswert. 60-seitigen Farbkatalog gratis anfordern.

Dr. Böhm bietet Ihnen mehr fürs Geld

Dr. Böhm

An Dr. Böhm, D-495 Minden, Postfach 209/440/6

Ich erbitte wertvollen Gratiskatalog (kein Vertreterbesuch).

Name: _____

Anschrift: _____

BI-PAK Semiconductors

Martin Rietsema, Oudestraat 28, ASSEN, Niederlande

HALBLEITER — Fabrikneue Ware — UNGEPRÜFT

8 Stück integrierte Schaltungen	DM
Versch. Flip-Flops, Buffer, Register, Gatter usw.	14.44
Büchlein üb. diese integr. Schaltungen (englisch)	1.10
30 Nf-Germ.-Trans. PNP ACY 33, ACY 17—22	7.22
30 Nf-Germ.-Trans. PNP AC 125, OC 304, AC 151	7.22
20 Nf-Germ.-Trans. NPN wie AC 127	7.22
25 Sil.-Planar-Trans. PNP 2 N 2906, BC 116	7.22
25 Sil.-Planar-Trans. NPN 1 A BFY 50/51/52	7.22
30 Sil.-Alloy-Trans. PNP OC 200, 2 S 322	7.22
20 Sil.-Trans. NPN Fast switching, 2 N 3011	7.22
30 Hf-Germ.-Trans. PNP 2 N 1303/5, ASY 26	7.22
25 Hf-Germ.-Trans. PNP OC 45, NKT 72	7.22
10 VHF-Germ.-Trans. PNP AF 117, NKT 667	7.22
10 DUAL-Trans., 6 Anschlußdrähte, 2 N 2060	7.22
60 versch. Nf-Hf-Trans. PNP-NPN	7.22
40 Germ.-Transistoren PNP wie AC 128 OC 81	7.22
30 Sil.-Planar-Trans. NPN 2 N 706, BSY 27	7.22
25 Sil.-Planar-Trans. PNP 2 N 1132, 2 N 2904	7.22
25 Sil.-Planar-Trans. NPN 2 N 697, 1/2 A	7.22
30 versch. Sil.-Trans. NPN-PNP BCZ 10, OC 200	7.22
25 Sil.-Transistoren NPN wie BC 107/108	7.22
25 Sil.-Trans. 300 MHz, NPN 2 N 708, BSY 19—63	7.22
15 Sil.-Plastik-Trans. NPN wie 2 N 2926	7.22
20 Sil.-Planar-Transistoren NPN wie 2 N 3707, rauscharm	7.22
16 Silizium-Gleichr. 750 mA, 0—1000 V	7.22
15 Plastik-1-A-Sil.-Gleichr. 1 N 4000 Typen	7.22
20 Germ.-1-A-Gleichr. bis 300 V	7.22
12 Silizium-Gleichr. 1,5 A, 0 bis 1000 V	7.22
10 Silizium-Gleichr. 3 A, 0 bis 1000 V	7.22
8 Silizium-Gleichr. 6 A, 0 bis 1000 V	7.22
120 Germ.-Submin-Dioden	7.22
150 versch. Sil.-, Germ.- und Zener-Dioden	7.22
60 Silizium-Dioden 200 mA	7.22
50 Sil.-Planar-Dioden 250 mA, BA 105, OA 202	7.22
75 Goldraht-Diod.-Submin., wie OA 47, OA 5	7.22
20 versch. 1-W-Zener-Dioden	7.22
25 versch. 400-mW-Zener-Dioden, 3 bis 18 V	7.22
30 Sil.-Planar-Schalter-Dioden 1 N 914, BAY 31	7.22
10 Sil.-Thyrist. 1 A bis 600 V, CRS 1/25—600	14.44

Mehrwertsteuer (erheblich in der BRD) ist unbegriffen. MEINE PREISE SIND NICHT ERHOHT: SIE ZÄHLEN MIR NOCH IMMER 6.50 DM (13 DM doppeltes Paket) Mehrwertsteuer ist zahlbar an die deutsche Behörde.

BI-PAK Semiconductors, Importeur; Martin Rietsema Oudestraat 28, Assen, Niederlande, Tel. 59 20/1 08 75 Bankverbindung: Allgemeine Bank Nederland N.V. Visserdijk 2, Winschoten. Portoteil DM 1.—. Versand sofort nach Vorauszahlung durch Postanweisung oder Bankscheck. Versand auch mit Nachnahme. Vollständige Preisliste ist verfügbar.

Fernseh-Ton-ZF-Adapter

zum wohlweisen Empfang von zwei FM-Ton-Normen. Alle Teile sind spiefertig abgeglichen und für die Normen 4,5 MHz, 5,5 MHz und 6,5 MHz lieferbar.



Kompl. Ton-ZF, mit hoher NF-Verstärkung, Lautstärkeregelung am Ausgang, volltrans. für Spannungen von 6-300 V. 50 x 75 x 20 mm, mit Kabel u. Umschalter **DM 32.30**



Mischstufe mit 1-MHz-Oszillator, automatisch umschaltend, volltrans. für alle Spannungen lieferbar. 45 x 30 x 20 mm **DM 25.65**

Stab. Netzgerät 500 mA



Ri = 0,4 Ω, Stab.-faktor = 100, Brummspannung = 35 mV eff, einstellbar v. 6-12 V stufenl. Kurzschlußfest durch elektron. Strombegrenzung, Siliziumtransistoren, Netzspannung ± 10 %, Sonderausführungen auf Anfrage. Auch Leergehäuse, Chassisaufbau lieferbar. 100 x 70 x 60 mm **DM 36.10**

Farb-Moiréfilter auf 4,439 MHz

abgeglichen (Saugkreis), einbaufertig m. Kabel u. Schalter, auch als Tonsperre verwendb. **DM 4.50**

Für Industrie und Großabnehmer, preiswerte Serienfertigung von Spulen, Bandfiltern, Trafos usw.

LUDWIG RAUSCH Fabrik für elektronische Bauteile
7501 Langensteinbach, Ittersbacher Straße, Tel. 0 72 02 / 3 44

ece

Marken-Antennen

UHF, K 21-60, 240 u. 60 Ω	VHF, K 5-12, 240 u. 60 Ω
7 El. 7 dB gem. 8.90	4 El. 6,5 dB gem. 7.80
13 El. 9 dB gem. 17.75	6 El. 7,5 dB gem. 11.65
17 El. 10,5 dB gem. 23.30	10 El. 9,5 dB gem. 16.90
25 El. 12 dB gem. 31.65	13 El. 11 dB gem. 21.90

UHF-Gitterantenne, 8-V-Strahler, 11,5 dB gem.	DM 15.90
UHF-X-Antenne HC 23, 10,5 dB gem.	DM 24.95
UHF-X-Antenne HC 43, 12,5 dB gem.	DM 34.95
UHF-X-Antenne HC 91, 15 dB gem.	DM 52.20

Kabel-Unterlängen (15, 25, 35 m)	
Schaumstoff, 240 Ω, versilbert	per m DM —.20
Koaxial, 60 Ω, versilbert	per m DM —.39

Mastweiche, 240 Ω	DM 5.70
Empfängerweiche, 240 Ω	DM 3.90
Mastweiche, 60 Ω	DM 5.90
Empfängerweiche, 60 Ω	DM 5.20

Preise einschließlich Mehrwertsteuer, Versand per Nachnahme, keine Verpackungskosten. Bitte Liste über Elektronik-Bauteile anfordern.

ECE Elektro Commercial GmbH

46 Dortmund, Ernst-Mehlich-Str. 1, Tel. (02 31) 52 52 82

W

Radoröhren Spezialröhren

Dioden, Transistoren und andere Bauelemente ab Lager preisgünstig lieferbar

Lieferung nur an Wiederverkäufer

W. WITT

Radio- und Elektrogroßhandel
85 NÜRNBERG
Endterstraße 7, Telefon 44 59 07

SPRECHFUNKGERÄTE

Wir haben große Mengen 27-MHz-Handsprechfunkgeräte und Fahrzeuggeräte bekannter Fabrikate vorrätig u. liefern prompt verzollte Geräte od. unverzollte Ware vom eigenen Zollfreilager.

Bei uns noch preiswerter!

Wir liefern Garantiegeräte ohne Aufpreis auf jeder im Bundesgebiet zugelassenen Frequenz.

Eigene Servicewerkstatt

Wir sind Hersteller oder Fabrikvertretung und leistungsfähiger Lieferant vieler Zubehörteile, wie Fahrzeugantenne SB-27, Aufsteckantennen, Tischständer, Netzgeräte, Akkumulatoren, Ladegeräte und - besonders preiswert - Quarze, für alle im Bundesgebiet zugelassenen 27-MHz-Frequenzen. Außerdem sind wir Inhaber verschiedener FTZ-Nr.

Kurz, wir sind der Lieferant, den Sie schon lange suchten! Fordern Sie noch heute unser Angebot an! Anfragen von Privatpersonen können leider nicht beantwortet werden.

27-MHz-QUARZE

Type HC-25/U steckbar

Für alle Geräte mit Empfänger-ZF = 455 kHz (z. B. Herton, Minix, Sharp, Sommerkamp, Telecon, Tokai od. ä.). Die im Bundesgebiet zugelassenen Frequenzen ab Lager lieferbar. Quarzliste anfordern!

Preise per Stück (auch sortiert) inkl. MwSt., Nettopreise in Klammern.

1- 9 St.	DM 6.10 (5.50)
10- 49 St.	DM 5.32 (4.80)
50- 99 St.	DM 4.77 (4.30)
ab 100 St.	DM 4.21 (3.80)

Richter & Co. Funkgeräte Elektronik
3000 Hannover, Grabstraße 9
Tel. (05 11) 66 46 11/12, FS 09 22 343

Jeder Service braucht ihn

PICO 3481 schießt -

das Bauteil heraus, auch aus durchkaschier-ten Platten! - präzise - im Nonstop!


PICO 3481 ist in harter Praxis erprobt!

Prospekt P 81 Netto-Industriepreis **DM 59.94** einschl. MwSt.

LOTRING Abt. 1/17 1 BERLIN 12

Heißluft bis 800 °C

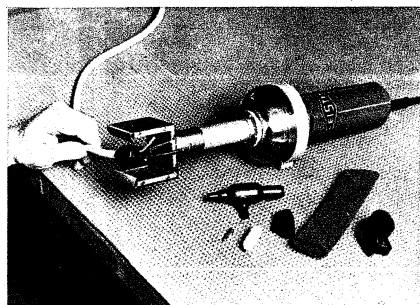regelbar, erzeugen Leister-Geräte zum Aufheizen von Kunststoffen und zum Lösen diverser Trockenprobleme in Labor und Werkstatt.



Aufschumpfen eines Formteiles

Kostenlosen Katalog A 80 anfordern.

Karl Leister
CH-6056 Kägiswil
Schweiz

Service:
Karl Leister
D-565 Solingen 1
Postfach 100 651
Telefon 2 47 84
Fernsch. 8514 775

Gut beraten

Sie Ihre Kunden, wenn Sie die bewährte

VISAPHON

Bild-Wort-Ton-Methode empfehlen

Spezialverlag für Fremdsprachen


VISAPHON Bild Wort Ton Methode GmbH 7800 Freiburg/Br.

Postfach 1660 Abt. FS Telefon (07 61) 3 12 34

VISAPHON-SPRACHKURSE

auf Compact-Cassetten C 90 und C 60 und auf Schallplatten

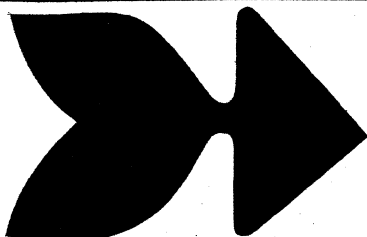
Prospekt und Dekorationsmaterial kostenlos



Zeninger

SERVIX



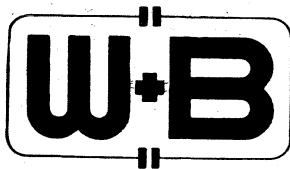

ELEKTROLYT-KONDENSATOREN

- für alle Anwendungszwecke nach DIN 41230 und DIN 51332
- für Tonfrequenzweichen und Sonderzwecke
- vollgeschweißte Typen ab 16 mm Ø

WOHLLEBEN & BILZ GMBH · 1 BERLIN 61 · URBANSTRASSE 71

CDR-ANTENNENROTOREN für Stereo- und Fernsehempfang

Durch Aufbau einer einzigen Breitband-Antenne ist Empfangsmöglichkeit für sämtliche Programme gegeben; weitgehendes Unterdrücken von Geistern!

Modelle:


AR-10	DM 158.—	AR-33	DM 285.—
TR-2 C	DM 178.—	AR-22 R	DM 195.—

Beim AR-33 sind 5 Drucktasten zur Wahl von 5 beliebigen Programmen einstellbar. Bitte Prospekte anfordern!

Stereoverstärker und Zubehör



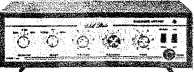Monarch SA 616 Spezial, volltransistorisierter Stereo-Verstärker mit eisenlosem Ausgang, 10 Transistoren, Metallgehäuse, getrennten Lautstärke- und Klangregler für jeden Kanal, getrennte Eingänge, Ausgangsleistung 20 W oder 2x 10 W, Ausgangsimpedanz 4-16 Ω, Eingangsspannung 100 mV, Klirrfaktor < 1 %, Frequenzgang 30-20 000 Hz, 220 V, Netzeingang **DM 156.—**




SA-320, transistorisierter Stereo-Verstärker mit Entzerrer für magnetischen Plattenspieler (nach RIAA), schaltbarem Kopfhörerausgang, Balanceregler und Tonblende. Das Gerät wird mit Holzgehäuse geliefert. Musikleistung 7 W (2x 3,5 W), Ausgangsimpedanz 8-16 Ω (eisenlos), Eingangsspannung ca. 3 mV (Mag. Phono), ca. 200 mV (Krist. Phono/Tuner), Klirrfaktor < 3 %, Frequenzgang 50-15 000 Hz ± 3 dB, Abmessungen 28x10x17 cm, Gew. 2,3 kg **DM 180.—**



Transistor-Stereo-Verstärker Monarch SA 400 Ausgangsleistung 2x 10 W (max. 2x 15 W), Holzgehäuse mit Höhen-, Tiefen-, Balance- und Lautstärkeregelung. Klirrfaktor 1 %, 30-20 000 Hz, Impedanz 4-16 Ω, 14 Transistoren, 220 V Netzeingang. Maße: 330 x 260 x 100 mm. **DM 269.—**

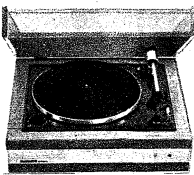
Monarch, transistorisierter Stereo-Verstärker SA 500, voll transistorisiert mit Höhen- und Tiefenregelung, 4 umschaltbare Eingänge, Höhen- und Tiefenfilter, Umschaltung auf gehörige Lautstärke, max. Leistung 48 W (2x 24 W Stereo), 14 Transistoren, 6 Dioden, Frequenzbereich 20-20 000 Hz, 4-16 Ω Ausgang, Maße: 35 x 11 x 27 cm, 220 V Netzeingang **DM 285.—**



Monacor, Stereo-Plattenspieler. Ein Plattenspieler für gehobene Ansprüche, komplett mit Nußbaum-Naturzarge, Klarsichtabdeckhaube und Stereosystem. Stabiles Stahlblech-Chassis auf vier Kugelfedern gelagert, mit einer Transportschraube abgesichert. Kugelgelagerter Ganzmetallarm, einfache übersichtliche Bedienung, mechanische Tonarmsenkung, automatische Endabschaltung und Reibradabhebung. Drehzahl: 16 2/3 - 33 1/3 - 45 UpM, Frequenzgang: 50-16 000 Hz, Motor: 220 V 50 Hz, Größe: 40 x 17 x 34 cm **DM 124.—**
Das Chassis allein **DM 84.—**

ING. HANNES BAUER KG

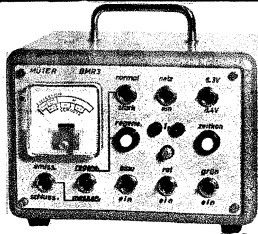86 Bamberg, Postfach 2387, Tel. 09 51/50 65 u. 50 66



Bildröhren-Meß-Regenerator BMR 3

für Werkstatt- und Altgeräte-Abteilung

Der Regenerator arbeitet blitzschnell. Hell und scharf zeichnen 80 % aller Bildröhren, wenn vor dem Regenerieren das Bild sehr dunkel, negativ oder grau war. Schlüsse g1-k können beseitigt werden. Klartextskala für Emissions- und Schluß-Messung.

Brandneu!

Jetzt auch für Farb- und Schwarzweiß-Fernsehgeräte. Jedes Farbsystem wird allein geprüft u. regeneriert. Preis DM 329.— einschließlich MwSt.

Lieferung durch den Großhandel oder vom Hersteller:

ULRICH MUTER, elektron. Meßg., 435 Recklinghausen Dortmund Straße 14, Telefon 0 23 61/2 64 78

Breit.-NF-Verst. V 3 S für 6-12 V



Eisenlos, 40-40 000 Hz, mit Si-Vor- und Treiberstufe, weitgehend gegengekoppelt und stabilisiert, ca. 15 mV. Eingangsempfindlichkeit, Ausgang ca. max. 3 mV (12 V), 78 x 55 x 15 mm **netto DM 19.80**


V 5 S mit 2 Si-Vorverstärkern (9 bis 12 Volt)

erhöht Eingangsempfindlichkeit auf ca. 0,5 mV (z. B. f. dyn. Mikro), Ausgangs-Wid. ebenfalls ca. 5 Ω, 108 x 55 x 15 mm **netto DM 25.50**

Stecker-Netzteil „Knirps“


Für kleine Heimradios mit Transistoren, keine Batterien mehr nötig. Liefert 9 V bei ca. 75 mA. Mit Trenntrafo und 2 m Verb.-Leitung **netto DM 9.50**

Universal-Netzgerät 612

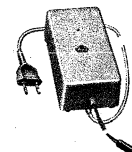

Für alle Tonband- und Radio-Koffergeräte von 6-12V umstellbar (durch Schraubenzieher), stabilisiert bis ca. 350 mA (Dauerlast), mit Verbindungskabel für alle Geräte lieferbar, 150 x 75 x 45 mm **netto DM 19.80**

Scheibenwischer-Paus.-Automat.

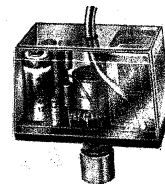

Bei Nieselregen wischt Ihr Autowischer nur alle 1 bis 20 s über die Scheibe, kein Verkratzen und Quiet-schen mehr! Einfacher Einbau, nur 6x3x4 cm groß, für 6-12 V. Für alle Wagen mit Minus an Masse und **automat.** Rückstellung **nur DM 24.50**



Willy Hütter KG
85 Nürnberg, Mathildenstr. 42
Fabrik elektronischer Geräte



Stahl-Regale

— aus Winkelprofil, verstellbar — Vielzweckregal. Größe 160 x 80 x 30 cm, kpl. ab Lager, einschl. Verpackung nur 31.71
2 Zusatzböden mit Schrauben 16.58
2 Flaschen-Einlege-rost 14.44
Anbaueinheit kompl. mit Zubehör 26.43



Büro-Regale

Größe 180 x 90 x 30 cm, komplett ab Lager, einschl. Verpackung, nur 55.07
Anbaueinheit komplett, mit Zubehör 46.43
Ich liefere Regale, Winkelprofile und Vielzweck-lagerschränke für jeden Zweck.
Alle Nettopreise einschl. Mehrwertst. Bitte vollständige Lagerlisten anfordern. Nachnahmeversand, Verpackung frei, ohne jeglichen Abzug.

RAEL-NORD-Großhandelshaus, 285 Bremerhaven 3

Bei der Franzosenbrücke 7, Postfach 3284, Telefon (04 71) 4 44 86
Nach Geschäftsschl. Tel.-Anrufbeantw. (04 71) 4 44 87

Schallplatten von Ihren Tonbandaufnahmen

in Industriequalität, fertigt kurzfristig und preiswert.

Bitte Preisliste anfordern!



TONSTUDIO U. ELA-TECHNIK
ING. FRANZ KREUZ · TRIER

Widerstände axial mit Farbcode, 0,10-2 W, gängig sortiert 1500 St. 25.75, 3000 St. 43.—, 6000 St. 70.—

Ker.-Kondensat., viele Werte, 500 St. 16.15, 1000 St. 25.90
1 kg Kond. (Roll-Styrofo.-Keramik u. Elkos), gut sort. 25.75

250 St. Feinsich. v. 0,16-8 A, sort. im Plastikfächerk. 16.50

Erste Wahl Trans., Orig. Siemens. Valvo, gestempelt
AF 139 1 St. 2.10, 10 St. 1.75; AF 239 1 St. 2.40, 10 St. 1.95

Versand per Nachnahme ab Lager. Preis inkl. Mehrwertsteuer

K. Conrad · 845 Amberg, Georgenstr. 3 F



Wie wird man Funkamateuer?

Ausbildung bis zur Lizenz durch anerkannten Fernlehrgang. Bau einer kompletten Funkstation im Lehrgang. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Freiprospekt A5 durch

INSTITUT FÜR FERNUNTERRICHT · BREMEN 17



Transistor-Berechnungs- und Bauanleitungshäfte

Die 6. Ausgabe ist da! Wieder viele neue und interessante Transistorschaltungen mit genauen Beschreibungen, Berechnungsgrundlagen und Bauanleitungen. Die 5. Ausgabe ist wieder erhältlich. Beide Handbücher zusammen bilden eine wertvolle Unterlage für jeden Amateurelektroniker. Sie erhalten beide für nur DM 9.—, einzeln DM 5.—. Auch Sie sollten alle sechs Ausgaben dieser erfolg. Fachbuchreihe besitzen. Gesamtpreis DM 27.—. Einz. PS-Kto. München 179 94 od. p. NN. Ingenieur W. Hofacker, 8000 München 75, Postfach 7 54 37


„Elektronik-“ Zangen

BERNSTEIN

BERNSTEIN - WERKZEUGFABRIK STEINRÜCKE · 563 REMSCHEID-LENNEP · Tel.: 6 02 34

80% Ihrer Schaltprobleme löst das

Zettler

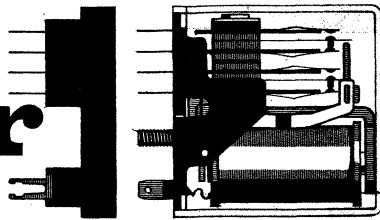

6-Relais-Programm. Prospekt anfordern

Relais

A. Zettler · Elektrotechnische Fabrik GmbH · seit 1877 · 8 München 5 · Holzstr. 28-30 · Tel. 26 01 81 · Telex 523441

LAUTSPRECHER - BOXEN FÜR MONO UND STEREO

Vorderfront Holzgrill nußbaum und weiß. Furnierart nußbaum, palisander und weiß lieferbar.

6 W, 80-14 000 Hz, 4 Ω, 200x160x100 mm ... DM 23.30	25 W, 40-20 000 Hz, 4 Ω, 400x250x155 mm ... DM 91.70
10 W, 60-14 000 Hz, 4 Ω, 260x155x150 mm ... DM 38.-	30 W, 45-20 000 Hz, 8 Ω, 550x300x120 mm ... DM 159.25
12 W, 50-17 500 Hz, 4 Ω, 350x210x100 mm ... DM 51.25	30 W, 45-20 000 Hz, 8 Ω, 450x210x240 mm ... DM 159.25
16 W, 50-19 000 Hz, 4 Ω, 400x250x155 mm ... DM 69.15	40 W, 35-20 000 Hz, 4 Ω, 450x300x240 mm ... DM 190.30

Lieferung per Nachnahme. Porto und Verpackung frei. Preise rein netto einschließlich 11% Mehrwertsteuer.

Klang-Boxen-Fabrikation E. Seledker, 1 Berlin 20, Postfach 126, Telefon (0311) 3 31 65 82


CASLON Elektrische Springzahlen-Uhren



Formschöne Wand- und Tischmodelle
Farbige Kunststoff- und Aluminiumgehäuse
24-Stunden-Anzeige
Zifferblatt-Beleuchtung
Datums- und Wochentagangabe
Weckeinrichtung
Absolute Ganggenauigkeit - 1 Jahr Garantie

J. WINCKLER
2 Hamburg 36, Jungfernstieg 51, Tel. 0411/341591, Telex 02/11001

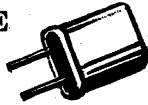KRISTALLQUARZ FÜR VERSCHIEDENE KRISTALLARTEN ERHÄLTlich:



MANUFACTURER & EXPORTER,
INDUSTRIAL AGENCIES OF JAPAN LTD.,
C.P.O. BOX 2014, TOKYO, JAPAN
CABLE ADDRESS: ARKENIAJ TOKYO

DIE RÖHRE LEBT

das beweist die Beliebtheit der DYNACO HiFi-Röhrenverstärkerbausätze, die wir zu Tiefpreisen verkaufen. Bitte fordern Sie Prospekte und Preislisten an. Preisbeispiel: DYNACO Stereo-70, 2x 80 W Spitzenleistung, Frequenzgang 10-40 000 Hz ± 0,5 dB, Bausatzpreis 496.- DM.

FIRMA BRAASCH, HiFi-Stereo-Diskotheken u. ELA-Anlagen
239 Flensburg, St.-Jürgen-Platz 8

ELEY-PLATTE®

zur Herstellung gedruckter Schaltungen im Positiv-Verfahren.

Nur durch Lorenz Thuir, 4047 Dormagen
Am Niederfeld 2
Unterlagen gratis. Postkarte genügt!

Strahlenmesser



zur Feststellung von radioaktiven Beta- und Gammastrahlen. Eingebauter Lautsprecher und mitgelieferter Kleinhörer dienen als Indikator. Eingeb. Akku mit Ladekontrolle. Akku kann mit lieferbarem Ladegerät aufgeladen werden.

Preis inkl. MwSt. DM 83.-
Ladegerät inkl. MwSt. DM 13.50

Lichtorgeln 3- und 5-Kanal von 15-600 W pro Kanal, Telemikrofon für den Tonjäger, Reichw. etwa 80 m, DM 152.-, Kleinsender von 0,2-30 km, Netzgeräte von 150-2500 mA, Belichtungsautomat für fotobesch. Leiterplatten bis 55 x 55 cm, DM 358.-, Dunkelkammerleuchten ab DM 30.-, Fernsteuerungen für Fotoapparate.
Spezialangebot an Lautsprecherboxen für HiFi-Anlagen, über 70 Typen von 5-100 W. Alle aufgeführten Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.

Franz Warta

Elektronische Geräte u. Anlagenbau, 8949 Oberrieden 44 1/2

Ihr Antennen- und Elektronikspezialist

UHF- und VHF-Antennen

Stolle -X-Antennen	
HC-23 Gew. 10,5 dB	24.90
HC-43 Gew. 12,5 dB	34.90
HC-91 Gew. 15 dB	52.10

fuba X-Color UHF-Antennen K 21-60 (240/60 Ω)	
XC 11 7,5-9,5 dB	17.21
XC 23 D 8,5-12,5 dB	28.86
XC 91 D Gew. 11,5-17,5 dB	58.83

Außerdem lieferbar in Kanalgruppen: A=K 21-28, B=K 21-37, C=K 21-48
fuba-X-Color-Antennen, ab 10 Stück sortiert 3% Nachlab.

KATHREIN Olympia Antennen	
NEU	
Olympia 90 9 dB Gew.	17.21
Olympia 130 13 dB Gew.	28.86
Olympia 150 15 dB Gew.	39.96
Olympia 170 17 dB Gew.	58.83

Außerdem Lieferb. in Kanalgruppen: K 21-29, K 21-39 u. K 21-49

UHF-Flächenantennen K 21-60	
Ex. 4-V-Strahler 10,5 dB	11.43
Ex. 8-V-Strahler 12,5 dB	15.54

Stolle VHF-Ant. K 5-12	fuba VHF-Ant. K 5-12
4 Elemente	4 Elemente
6 El. 7,5 dB Gew.	7 Elemente
10 El. 9,5 dB Gew.	10 Elemente
13 El. 11 dB Gew.	13 Elemente

Antennen-Zubehör und Kabel

fuba Antennen-Weichen	Stolle Filter-Paare
AKF 561 60 Ω oben	in SB-Verpackung
ETW 600 unten	Set 240 Ω (Mast u. Geräte)
AKF 501 240 Ω oben	Set 60 Ω (Mast u. Geräte)
ETW 240 unten	Set-Universal (wahlw. 60/240)

SCHÄFER - Sonder-Angebot!

Mastweiden 240 Ω	5.55	Qualitäts-Hochfrequenzkabel	
Empfängerweiden 240 Ω	3.50	Band 240 Ω, versilbert	% 18.81
Mastweiden 60 Ω	6.20	Schaumstoffk. 240 Ω, versilb.	% 27.86
Empfängerweiden 60 Ω	4.66	Koaxkabel 60 Ω, versilb.	% 48.84

Stolle Automatic-Antennen-Rotor Type 2010
Zukunftssicheres, drehbares System für Antennen, zum Empfang von Farb- u. Schwarzweiß-Fernsehen, FM-Stereo, Amateurfunk 186.48

Memomatic-Antennen-Rotor Type 3001
Steuersystem für manuelle Kontaktgabe 157.34
Steuerleitung 5adr. % m 75.48

UKW-Stereo-Antenne, 5 El. Gew. 7 dB 25.25

Stolle Apollo-Stereo-Zimmerantenne Typ 1906
Perfekt. Raumklang in jed. Wohnzimmer. Optim. UKW-Stereo-Empfang ohne aufw. Dachanlage. Mit leistungsfäh. Faltdipol und eingeb. Anpaßschaltung. Zeitl. Kunststoffausführung. Antistatisch. Verchr. Metall-Elm. Techn. Daten: 87-108 MHz. 240 Ω Anschl. IEC-Stecker. 1,5m Anschlußk. 31.08

Empfänger- und Bildröhren

SCHÄFER Röhren-Aktion!!!	
Sondermengen-Nachlab: Für alle Röhren!	ab 25 Stück = 5%
Markenröhren Siemens (Import)	ab 50 Stück = 7%
Fabrikneu, Orig.-Verp., 6 Mon. Gar.	ab 100 Stück = 10%

DY 802 4.55 (3.50)	EF 93 4.22	PD 500 19.76
EABC 80 3.44 (2.78)	EL 84 3.22 (2.39)	PL 36 9.10 (5.88)
EBF 89 4.11 (2.83)	EM 84 4.66 (3.55)	PL 81 7.22 (5.-)
ECC 81 4.66 (2.83)	EM 87 4.88 (3.83)	PL 83 4.88 (3.33)
ECC 85 4.33 (2.78)	PC 86 7.22 (5.50)	PL 504 9.77 (6.94)
ECF 82 6.22	PC 88 7.66 (5.77)	PL 508 9.77 (7.22)
ECH 81 3.77 (2.72)	PCC 85 5.- (3.55)	PL 509 19.43 (12.77)
ECH 84 5.- (3.33)	PCC 88 7.10 (5.-)	PL 802 4.99
ECL 86 5.99 (4.38)	PCF 189 7.55 (5.33)	PL 805 5.99
EF 40 7.22 (4.55)	PCF 80 5.44 (3.27)	PY 81 5.22 (3.11)
EF 80 3.77 (2.72)	PCF 82 5.77 (3.27)	PY 83 5.22 (2.72)
EF 85 4.- (2.94)	PCF 200 6.33 (4.66)	PY 88 5.88 (3.72)
EF 89 3.66 (2.55)	PCL 805 6.88 (5.38)	PY 500 11.65 (9.21)

systemerneuerte Bildröhren 1 JAHR GARANTIE
AW 59-90/91 83.25 Embrica-Color
AW 53-88 83.25 systemerneuert A 56-11 X 330.78
A 59-11/12 W 94.35 A 63-11 X 371.85

die Preise verstehen sich ausschließlich Alkoholben. - Weitere Typen stets vorrätig.
Valvo-Siemens-Bildröhren, fabrikneu, 1. J. Gar., Bildröhren-Versand nur p. Expr. od. Fracht mögl. - immer Bestimmungs-Bhf. angeb.
A 59-11 W 138.75 A 59-16 W 205.35 AW 43-88 138.75 AW 53-88 160.95
A 59-12 W 138.75 A 65-11 W 233.10 AW 53-80 160.95 AW 59-90/91 127.65

Bauteile-Nettopreisliste anfordern - Neu erschienen

Konverter und Tuner

NEU Aufstell-Konverter bei 1 St. 56.28 ab 10 St. 54.56
Schnelleinbau-Konvert. SKB, 240/240Ω, sym. Ausg.
Schnelleinbau-Tuner STZ, 240/60 Ω, asym. Koax-Ausg., kpl. verdrahtet, einbauf. St. 39.46 ab 10 St. 38.24

Autosuper und Zubehör

Mannheim 12V 147.19 Essen 12V 201.80
Frankfurt 12V 245.09 Spannungsw. 12V 25.25
Einbauszubehör u. Entstörmaterial für alle Kfz-Typen lieferbar.

EXATOR Auto-Antennen VW-Ant. 15.98
Univ.-Ant. 18.65

fuba Universal-Motor-Autoantenne 12 V 62.94

NEU **ALPHA 3** elektron. Autoantenne 64.60
Alpha 0 (Zweitpegel) 25.25

Stolle Universal-Auto-Adapter Type N 3411
für Anschluß an Autos, Caravans, Boote usw. Eingangsspannung 12/24V - mit Universal-Stecker für Gleichstrombuschse bzw. Zigarettenanzünder 31.82

Gemeinschafts-Antennen


mit allem Zubehör, wie Tr.-Verstärker, Umsetzer, Weichen, Steckdosen und Anschlußschnüre der Firmen **fuba**, **Kathrein**, **Hirschmann** und **Stolle** zum größten Teil sofort bzw. kurzfristig auch zu Höchstpreisen, ob Lager lieferbar. Ich unterhalte ein ständiges Lager von ca. 3000 Antennen. Fordern Sie Sonderangebot. Nach-Versand auch ins Ausland. Gewünschte Versandart und Bahnstation angeben. Verpackung frei - Geschäftszeit: Montag-Freitag: 7.30 - 17 Uhr
Alle Preise inkl. MwSt.

JUSTUS SCHÄFER

Antennen- und Elektronikversand, 435 Recklinghausen, Oerweg 85-87, Postfach 1406, Telefon (023 61) 2 26 22



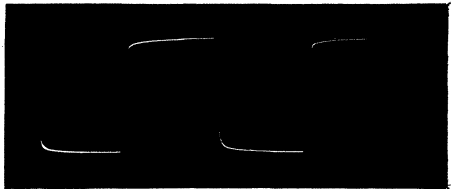Was hat dieses Oszillogramm mit Musik zu tun?



Oder welches ist der beste Verstärker? Das erläutert eine kritische Untersuchung über die gehörte und gemessene Bewertung von Musikanlagen. Diese als illustrierter Sonderdruck erschienene Abhandlung ist gegen zwei internationale Postantwortscheine erhältlich von

bopp

A. Bopp, Klangberater, CH-8001 Zürich
Limmatquai 74/I, Telefon 051/32 49 41

TAXIFUNKGERÄTE, 50-kHz-Raster, Senderendstufe QOE 03/12, ideal für 2-m-FM, gebraucht, in gutem Zustand.
Siemens-Gerät 12 V 135.— DM
Storno-Gerät (angeben ob 6 oder 12 V) 135.— DM
Siemens-Feststation 220 V 180.— DM
Storno-Feststation 220 V 180.— DM
 Bediengeräte dazu 14.50 DM

EIN KOMPLETTES AUTORADIO! Sanyo-Modell 6/12V, 5 Sender können mit Drucktasten gespeich. werden (2x UKW/3x MW). Mit Lautspr. u. Entstörsatz. Eine echte Leist. nur 209.— DM

HIT-AUTOANTENNE mit Federfuß 14.95 DM

MOT-O-MAT, elektr. ausfahrbar. Motorantenne m. Vollautomatik-Komfort. Teleskopmaterial aus rostfreiem Edelstahl, 12 V 64.90 DM

PREISSCHLAGER!!! Sanyo-Transistorkoffer, UKW u. MW, neuentw. Schaltung (IC), für Batterie u. Netz (Netz. eingeb.), erstaunlich kleiner Preis bei großer Leistung nur 98.— DM

SANYO-TRANSISTORKOFFER m. 3 Empf.-Ber. (UKW, MW, KW), nach d. neuesten Stand der Technik (IC), für Batt. u. Netz (Netz. eingeb.), brauner Kunstlederbezug, höchste Klanggenauigkeit, dabei äußerst preiswert nur 148.— DM

SANYO-CASSETTENRECORDER, unser preisgünst. Modell m. reichh. Zubeh.: Mikrof. mit Fernbed., Mikrofonetui, Ledertragsch. Tonbandcassette kompl. 148.— DM

SANYO-CASSETTENRECORDER, f. höchste Ansprüche, kompl. m. Zubeh. (Mikrof. m. Fernbed., Mikrofonständer, Ledertragsch., Ohrhörer, Tonbandcassette) kompl. 189.— DM

SANYO-CASSETTENRECORDER, Spitzenmodell in Kofferform, eingeb. Netzteil 220 V, Ausst.-Automatik 210.— DM

SANYO-RADIO-CASSETTENRECORDER, komfortabl. Gerät d. Luxusklasse, eingeb. Netzteil 220 V, Aussteuerungsautom., vom Radioteil kann aufgenommen werden!!! nur 309.— DM

Nachnahmeschnellversand
 Albert Meyer, 46 Dortmund, Steubenstraße 14, Telefon (0231) 291 97. Preise einschl. Ums.-St., zuzügl. Versandk.

Fernseh-Fachversand Brücke

Die preiswerte Einkaufsquelle für den Fachhandel bietet an:

NEU in Hannover:

Stolle bringt in der Reihe der Apollo-Zimmerantennen die erste

UKW-Stereo-Zimmerantenne DM 28.—

Weitere Typen:
Apollo-UHF-Zimmerantenne DM 23.—

Apollo-VHF/UHF-Zimmerantenne Gewinn bis 8 dB DM 26.—

UHF-Aufstell-Converter ZC 408
 220 V, mit Transistoren AF 139 und AF 239 470/860 MHz, Semko gepr.
 DM 51.75 3 Stück DM 49.75

UHF-Einbau-Converter TC 3-E
 techn. Daten wie oben
 DM 38.25 3 Stück DM 37.—


Stolle Automatik-Antennen-Rotor DM 156.80

Stolle Memomatik-Antennen-Rotor DM 132.30
 Steuerleistung 5adrig % m DM 58.50

Fordern Sie meine Röhren- usw. Preislisten mit Höchststrabatten an! Beachten Sie auch meine Anzeigen in den vorhergehenden Nummern der Funkschau.

Fernseh-Fachversand **ROBERT WINTER**
 588 Lüdenscheid, Postfach 29 62

Amateurfunk die Brücke zur Welt!

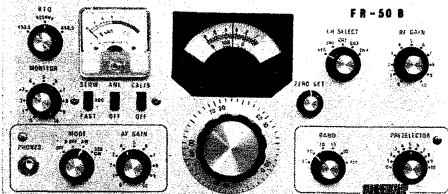

FR 50 Hochleistungs-Empfänger-Doppelsuper für AM/CW/SSB

3,4-4, 7-7,5, 13,9-14,5, 20,9-21,5, 28-29,2, 26,9-27,5 (11 Meter), Empfindlichkeit: 0,5 µV für SN 15 dB, CW-SSB, 1 µV für SN 10 dB AM. Selektivität: ± 5 kHz bis 50 dB, ± 5 kHz bis 6 dB. Ungew. Signalunterdrückung - 50 dB, Audio-Ausgang 1 W 8 Ω, Größe 24 x 34 x 15 cm, Netzanschluß 220 V.
 Preis DM 648.— passender 100 W-AM/CW/SSB-Sender DM 795.—


Ein interessantes Gerät auch für das 11-m-Band.
 SOMMERKAMP - Europas meistverkaufte Amateurfunkgeräte.

SOMMERKAMP ELECTRONIC GMBH • 4 Düsseldorf • Tel. (02 11) 32 37 37 • FS 8 587 446

DEKO-Vorführständer für Farbfernsehgeräte Art. 776
 Maße: 147/85/65 cm, mit Doppelrollen DM 145.19

DEKO-Vorführständer, für schwarz/weiß, zerlegbar, enorm preiswert, direkt ab Fabrik, Material: Stahlrohrverchromt, leicht fahrbar, Breite ca. 80 cm, Tiefe ca. 50 cm, Höhe ca. 147 cm. DM 109.86
 auch in 2 Etagen lieferbar DM 85.78
 Preise einschließlich Verpackung und Mehrwertsteuer.

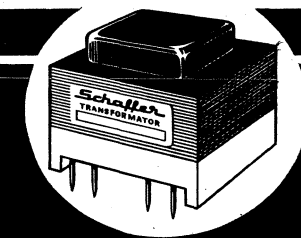Werner Grommes jr., Draht- und Metallwarenfabrik
 3251 Klein-Berkel/Hamel, Postfach 265, Telefon 0 51 51/31 73



Schaffer

Transformatoren
 Die fortschrittlichen Bauelemente


SCHAFFER TRANSFORMATORENFABRIK
 Weingarten bei Karlsruhe Telefon 411 - Telex 07825660

REKORDLOCHER

- In 1½ Minuten werden mit dem Rekordlocher einwandfreie Löcher gestanzt.
- Leichte Handhabung - nur mit gewöhnlichem Schraubenschlüssel.
- Unentbehrlich für Kleinserien, Umbau, Service und Montage.
- Hochwertiges Spezialwerkzeug zum Ausstanzen von runden und quadratischen Löchern für alle Materialien bis 3 mm Stärke geeignet.
- Sämtliche Größen einzeln von Ø 10-100 mm rund und 20-50 mm quadratisch je 1 mm steigend lieferbar.



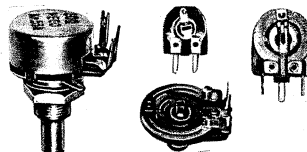W. NIEDERMEIER • 8 MÜNCHEN 19
 Guntherstraße 19 • Telefon 5 16 70 29



Schichtdrehwiderstände
Einstellregler
Flachdrehkondensatoren

Metallwarenfabrik Gebr. Hermle
 7209 Gosheim/Württ., Postfach 38

für Industrie und Fachgeschäfte

Das bietet Ihnen nur WERSI

Volltransistorisierte Selbstbauorgeln mit Sinus-Zugriegelsystem und Festregistern.


Gedruckte Schaltungen! Gedruckte Verfarbung! Generator mit integrierten Schaltkreisen.



Bitte neuen Katalog anfordern!

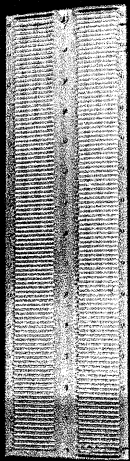electronic GmbH + Co., KG
 5401 Halsenbach, Industriestraße, Tel. 06747/273





Elektrostatische Hi-Fi-Lautsprecher

Die bekannten Elektrostaten jetzt auch als einbaufertige Mittellief- und Hochtonlautsprecher. Jetzt auch mit Trafoansteuerung möglich. Garantierter Frequenzumfang 100 bis weit über 20 000 Hz, Klirrfaktor < 0,1 %.

Ohne Netzteil und Trafo, für mittelgroße Räume, 73 x 11,2 cm DM 68.-

für große Räume, 73 x 20,4 cm DM 132.-

RENNWALD

69 Heidelberg · Gaisbergstraße 65

Achtung! SONDERANGEBOT Achtung!

Alle Preise in DM bei mindestens 100 St. pro Type. Verschiedene Typen sind „G“ oder „M“. Versand per Nachnahme ab Lager. Preise einschl. 11 % MwSt. Sie ist zus. mit dem noch anfallenden Zoll bei der deutsch. Zollstation zu entrichten.

Alle Typen DM -32 p. Stück

1 D 7	2 C 26	12 SG 7	12 SA 7	33
1 F 5	3 A 8	12 SC 7	12 SJ 7	37
1 H 6	7 SS 7	12 H 6	12 SN 7	1294
1 N 5	12 A 6	12 J 5	28 D 7	1629
				RES 094

Alle Typen DM -49 p. Stück

1 R 5	3 C 28	6 B 7	6 H 6	7 H 7
1 S 4	6 AB 5	6 C 6	6 J 5	12 AU 7
1 T 4	6 AC 7	6 C 8	6 SC 7	12 BA 6
2 X 2	6 AJ 5	6 K 7	7 A 8	14 J 7
			7 E 6	14 R 7

Alle Typen DM 1.39 p. Stück


6 F 6	6 J 6	25 L 6
6 AG 5	6 F 8	35 A 5
6 B 8	2 D 21	35 L 6
6 X 8	6 AK 5	35 Z 5
		VR 150
		19 J 6

Alle Typen DM 3.22 p. Stück

5654	6211
5670	6919
5696	7561
5844	

Radio AB FERROFON, Box 426, S-12604 Hägersten 4, Schweden

Röhrenvoltmeter W 22

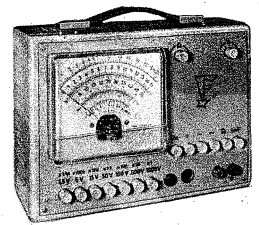

Narrensichere Bedienung durch Drucktasten. Zum Messen von Gleichspannungen bis 30000 V

Wechselspannungsmessungen von 0,01-1500 V HF- und VHF-Spannungen von 0,01-30 Veff Widerstandsmessungen von 0,2 Ω - 1000 MΩ dB-Messungen usw. Bitte Prospekt anfordern!

MAX FUNKE K.G. 5488 Adenau



Industrie-Stromversorgungsgerät: Regelbereich 0-350 V~, 50 mA, mit 17 Halbleitern, 1 Röhre, stabilisiert, mit elektronischer Sicherung **DM 160.95**
Görler-Bausteine: Transistor-UKW-Tuner **DM 21.65**
 FM-ZF-Verstärker **DM 32.75**
 Röhren-UKW-Tuner ab **DM 4.99**
 Heiztrafo 220/6,3 V, 4 W **DM 1.66**
 Kräft. Hubmagnet 220 V~, **DM 4.44**, 12 V= **DM 2.77**
 Trans. BFY 40 **DM -95**, 2 N 3055 **DM 3.88**, BAY 67 **DM -49**, kompl. Paar AD 161/162 **DM 5.44**, BC 147 **DM -94**, BSY 59 **DM 1.10**, TAA 151 **DM 7.21**
 Fototransistor BPY 11 **DM 2.22**, BPY 61 **DM 6.66**
 Elko 60 000 µF 8 V **DM 4.27**

Wechselstrom-Kurzschlußmotor mit Schnecke 30 W **DM 5.55**
 60 W **DM 16.65**, ohne Schnecke 60 W **DM 6.66**
Getriebemotor 220 V~, Unterersetzung 1 : 21 und 1 : 725 **DM 16.65**
 Relais 220 V~, **DM 1.66**, Autokompaß **DM 4.38**
 Comp.-Baustein Printpl. m. 4 Tr., 6 Dioden u. 19 sonst. Elem. **DM 3.10**

Funksprechgerät WS 88, 4 Kanal, quartzesteuerter FM-Sender-Empfänger mit 14 Röhren + 4 Quarzen. Maße: 14 x 9 x 24 cm. Kanäle 42,15, 41,4, 40,9, 40,2 MHz, mit Umbauanleitung für 10-m-Band **jetzt schon ab DM 38.85**
Stromversorgungsgerät DC-Wandler für 6/12 V= oder 220 V~ **DM 66.05**


Rimpex

Hier angegebene Preise sind inkl. Mehrwertsteuer. Katalog mit Lieferbedingungen kostenlos!
 783 Emmendingen, Postf. 15 27, Tel. 07641/7759 NN-Vers.

ELTRONA CH-9400 RORSCHACH

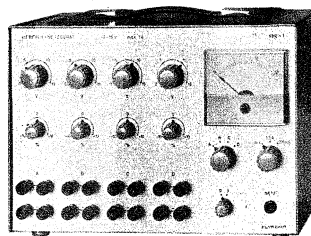B. u. F. EGLI

ENTWICKLUNG UND FERTIGUNG ELEKTRON. APPARATE



Vierfach-Netzgerät VNG-1 DM 860.-

einschl. 11 % MwSt./unverzollt

Vier unabhängige, elektronisch stabilisierte Gleichspannungen von 0-15 V, max. 1 A.

Signal-Generator

HP 616 A = TS 403, Frequenz 1800-4000 mc, CW, FM, PM, sehr guter Zustand DM 2480.-

ROSENKRANZ

61 Darmstadt · Im Güterbahnhof · Tel. 0 61 51/8 13 04

UHF-Tuner

repariert schnell und preiswert

Gottfried Stein

Radio- u. FS-Meister
 UHF-Reparaturen

55 TRIER

Am Birnbaum 7

TONBÄNDER

Langspiel 540 m **DM 9.95**
 Doppelspielband
 Dreifachspielband

Kostenloses Proband und Preisliste anfordern!

ZARS, 1 Berlin 11, Postfach 54

Fernseh-Antennen

VHF, Kanal 2, 3, 4
 2 Elemente 22.50
 3 Elemente 30.-
 4 Elemente 40.-

VHF, Kanal 5-12
 4 Elemente 8.-
 6 Elemente 13.50
 10 Elemente 21.50
 15 Elemente 27.50

UHF, Kanal 21-60
 7 Elemente 8.-
 11 Elemente 13.50
 15 Elemente 18.-
 22 Elemente 26.-

SX 14 Elemente 13.30
 SX 26 Elemente 24.50
 SX 50 Elemente 36.50
 SX 94 Elemente 47.50

Gitterantenne 8-V-Strahler 17.50

UHF/VHF Tisch-Antenne 10.50

2-El.-Stereo-Ant. 15.-
 5-El.-Stereo-Ant. 27.-
 8-El.-Stereo-Ant. 42.-

Dachpfannen ab 4.45

Alles Zubehör

Gemeinschafts-Ant.-Material preiswert, ab DM 100.- portofrei.

Konni-Versand

8771 Kredenbach-Esselbach, Tel. 0 93 94/2 75

Katalog anfordern!

Wir geben Ihnen Wissen, das Ihnen eine Zukunft gibt.

Der Elektronik gehört die Zukunft.

Ein Euratele-Fernstudium vermittelt Ihnen Wissen für eine solide Zukunft oder ein faszinierendes Hobby. Sie studieren frei vom Zwang, „büffeln“ zu müssen – nach einer Methode, die Euratele zu dem Renommee verholfen hat, das dieses Institut heute international genießt. Keine Verträge, keine Vertreter, kein Risiko. Sie können Ihr Studium aufnehmen oder beenden, wann Sie wollen; und Sie bezahlen Ihr Studium genauso wie Sie lernen: nach und nach.

Lernen Sie in Theorie und Praxis:


- Radio-Stereo
- Transistor-Technik und
- Fernsehen

Zu allen Kursen erhalten Sie im Preis inbegriffene Bauteile, die Ihr Eigentum bleiben.

Schicken Sie uns Ihren Gutschein. Er kann sehr viel für Sie bedeuten – und verpflichtet Sie zu nichts.

Euratele, 5 Köln 1, Luxemburger Str.12, Luxemburger Str.12, Abt. 59

Telefon 23 80 35,

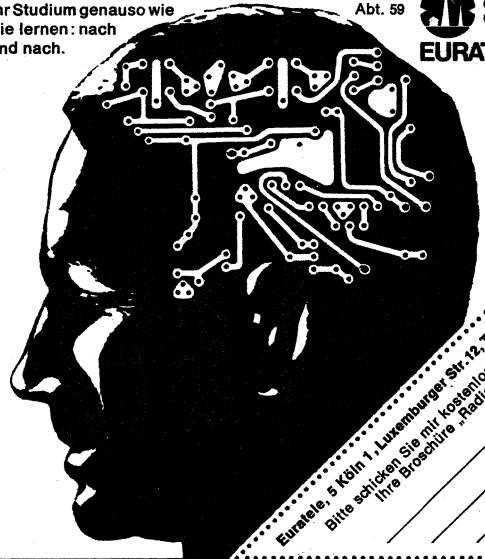

Abt. 59

EURATELE

Bitte schicken Sie mit Gutschein und unverbindlich Ihre Brochure „Radio-Elektronik“.

Euratele, 5 Köln 1, Luxemburger Str.12, Tel. 23 80 35, Abt. 59

SONDERANGEBOTE


Kofferradio usw.

AKKORD Kessy 833 DM 148.-
 LOEWE T 70 DM 169.-
 SIEMENS RK 24 DM 189.-
 REVOX Micro DM 98.-

per Nachnahme, franko Station, inkl.

TELESERVICE

799 Friedrichshafen, Riedleparkstraße 13

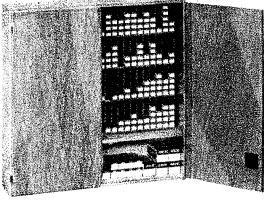

Röhrenschrank (direkt v. Hersteller)


Schafft Übersicht und Ordnung in Werkstatt und Lager!

Fassungsvermögen 500 bis 600 Röhren, auch Farbfernsehöhren.
 Maße: 83 x 83 x 19,5 cm.
 NN-Versand inkl. MwSt. DM 159.50

Beachten Sie Fassungsvermögen und Preis!
 Lieferung sofort ab Werk

Fassungsvermögen 250 bis 300 Röhren, auch Farbfernsehöhren.
 Maße: 83 x 41,5 x 19,5 cm.
 NN-Versand inkl. MwSt. DM 107.50

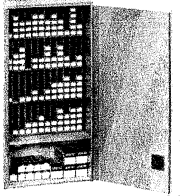Rolf Schneider - 7582 Bühlertal - Postf. 48 - Telefon 0 72 23/72 62



Bastelbuch gratis!

f. Funk-, Radio-, Elektronik-Bastler u. alle, die es werden wollen. Bauanleitung, prakt. Tips, Bezugsquellen. **Technik-KG, 28 Bremen 17, Abt. BD 5**

Rohde & Schwarz ESM 180

UKW/VHF-Oberwachungsempfänger zur Kontrolle von Autotelef., allen Funkdiensten, Abhörger., Flugfunk usw. 5 Ber., 30-180 MHz, Bestzust., Neupreis ca. DM 7000.-, gegen Gebot von Privat zu verkaufen.

2 Funksprechgeräte

Neu, 2 W, Neupr. üb. DM 1000.-, f. DM 550.- zu verk. **Telefon 0 85 51/7 96**

Selbstbau-Organ



Nettoliste direkt von **Electron-Music**
Inh.: Wilcek & Gaul
4951 Döhren 70 - Postf. 10/13



TRANSISTOR-SCHALTUNGS-SAMMLUNG
z. Sensationspreis.
28 aktuelle Schaltungen mit Transistoren, Triacs, Unijunktion Tr. und Ics. Zum Nachbauen u. Experimentieren. Beliebte Bastelschaltungen, die man immer wieder braucht. Einz. DM 3.- PS-Kto. München 159 94 oder p. NN. Ing. W. Hofacker, 8 München 75, Postf. 437

Wir kaufen elektronische Bauteile jeder Art



33 Braunschweig
Postfach 8034
Telefon (05 31) 8 70 01
Telex 952 547

Suche gegen bar:

UHF-Wattmeter Rohde & Schwarz Type NAU
Meßsender Neuwirth MS 4/U speziell
Hubmesser Neuwirth HM 65/180 S1-B
Frequenzmesser Rohde & Schwarz FD 1
oder entsprechend andere Fabrikate.

Angebote erbeten unter Nr. 8472 Q a. d. Franzis-Verlag.


VHF-UHF-Tuner

(auch alle Konverter)
repariert schnellstens
GRUBER, FS-Service
896 Kempten
Parkhaus am Rathaus
Telefon (08 31) 2 46 21



ab DM 42.-
Bildwerfer für Fotos, Postkarten, Zeichn., Bilder u. a. (keine Dias!). Projektion groß u. farbgut. Prosp. gratis.
Felzmann-Versand
81 Garmisch-Partenkirchen
Postfach 780/EFS


Creed - G. N. T. Morse Printer

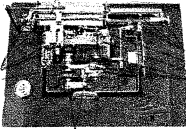

Siemens 6AK5W / 5654

5 Stück je DM 4.-
50 Stück je DM 3.-
500 Stück je DM 2.-

Sv. Bech-Hansen
3360 Liseleje, Dänemark

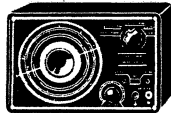

Transistortechnik Elektronik-Praxis

experimentieren · konstruieren reparieren

Ausbildung durch Fernstudium mit Aufbau eines Meßplatzes. Alle Bauteile werden mitgeliefert. Gratisinformation durch **Institut für Fernunterricht - Abt. TH 5 - 28 Bremen 17**

Kaufen gegen bar in allen Stückzahlen Taxifunkgeräte

(gebraucht) und Restposten elektronischer Bauteile
A. MEYER, 46 Dortmund
Steubenstraße 14
Telefon (02 31) 2 91 97

UKW- od. VHF-Funksprechgeräte, Autotelefone, Infrarotnachtsichtgeräte, Überwachungsempfänger, techn. Besonderheiten und Kleingeräte zu kaufen gesucht.


J. H. Schwabengruber
8393 Freyung
Postfach 48, Tel. 0 85 51/796

Industrie-Restposten nur für Großabnehmer!

Radio-surplus for wholesalers only

5000 galvanische Telefonadapter

10 000 Stück G-TR-RADIOS

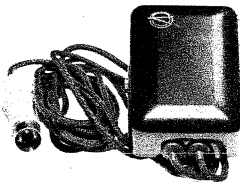

Zum Ausschichten für Bastler originalverpackt

Dipl.-Ing. H. Wallfuss Nachf. · 405 Mönchengladbach · Lichthof 5 · Tel. 2 12 81
Electronic Elektrotechnik · Industrie-Restposten · Import/Export
Verkauf nur an den Fachhandel! Private Anfragen zwecklos

TUNER-Schnelldienst

repariert alle VHF-UHF-Tuner z. Festpr. von 44 DM einschl. MwSt. Tel. 08 11/58 59 20

POLYTECHNIK GMBH
8 München 12
Agnes-Bernauer-Str. 39

Gebr. Funkgeräte

160 MHz- und 27 MHz-Bereich. TS 600 Sommerkamp ob 250 DM Siemens-Storno W-8 ab 650 DM Anzahlungnahme möglich. Weitere Typen auf Anfrage.

Funktechnik SAUR
85 Nürnberg
Huldstr. 17, Telefon 44 23 41

490.- Thermischer Leistungsmesser, Siemens 0-3000 MHz Vollnetz, Meßbereiche: 20, 50, 100, 250 u. 500 mW Vollausschlag

ROSENKRANZ
61 Darmstadt, Im Güter-Bhf. Tel. 06151-81304 od. 6 24 33

Elektronik im Auto

Diesem Trend geh. die Zukunft. Das Buch enthält alles, was die Elektronik heute fürs Auto zu bieten hat. Bauanleitung, Beschreibungen, Berechnungen. Sie erhalten es für nur DM 9.80. Einz. PS-Kto. München 15994 od. p. NN. Ingenieur W. Hofacker 8 München 75, Postfach 437

Gleichrichtersäulen u. Transformator in jeder Größe, für jed. Verwendungszweck: Netzger., Batterielad., Steuerung, Siliziumgleichrichter



Alle Einzelteile und Bausätze für elektronische Organen **Bitte Katalog anfordern!**

DR. BOHM
495 Minden, Postf. 209/30

Fertigungskapazität frei!

Hersteller von UKW-FM-Funkanlagen - Inhaber mehrerer FTZ-Zulassungsnummern - will seine Fertigungskapazität voll auslasten und fertigt in modernem Betrieb in Lohnarbeit Ihre Erzeugnisse mit höchster Genauigkeit.

Nutzen Sie unsere wertvollen Meßplätze.

Zuschriften erbeten unter Nr. 8468 L

Wir haben noch einige

Gebietsvertretungen

für den Verkauf unserer volltransistorisierten UKW-FM-Funksprechanlagen für den Frequenzbereich 146-174 MHz zu vergeben. Unsere Kompaktgeräte sind in Qualität und Preis einmalig und haben selbstverständlich die FTZ-Zulassungsnummer.

Schreiben Sie uns:

MOHRMANN & CO., Werk für Funktechnik
2091 Stove/Elbe, Telefon 0 41 76 / 1 77

Welche Werkstatt oder Firma in Südwestdeutschland

möchte sich am Bau von elektronischen Bausteinen und Lehrsystemen beteiligen. Spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet der Digitaltechnik sind nicht erforderlich. Interessenten wenden sich unter Nr. 8502 L an den Franzis-Verlag, Postfach.

Fernseh - Rundfunk - Spezialwerkstatt in Frankfurt/Main hat noch Kapazität frei!

Suche die Übernahme als Vertragswerkstatt bzw. Kundendienststelle. Erstklassige Referenzen vorhanden. Angebote bitte unter Nr. 8483 H an den Franzis-Verlag, 8 München 37, Postfach.

Kleines, modernes

Rundfunk- und Fernseh- fachgeschäft

mit gut einger. Werkstatt, mit Geschäftshaus (Neubau), Umsatz 500 000 DM, zu verkaufen oder zu verpachten. Nur ernstgemeinte Zuschriften u. Nr. 8476 X a. d. Verl.

Fernseh- Rundfunkmeister

der den Wunsch hat, unter außergewöhnlich günstigen Umständen ein gut eingeführtes Spezialgeschäft mit großem Kundenkreis zu übernehmen, möge bitte unter Nr. 8469 M an den Franzis-Verlag schreiben.

Fernseh- techniker- Meister

32 Jahre,
sucht neuen Wirkungskr.
Auch spätere Geschäfts-
übernahme a. Rentenbasis.
Ang. m. Aufgabenstellung
u. Gehaltsang. u. 8501 K

Wir sind eine bek. Radio- u. FS-Werkstatt in Hamburg
Wir suchen
Radio- und FS-Techniker
mit Führerschein Kl. 3

Wir bieten
höchste Verdienstmöglichk.
und angen. Arbeitsbeding.
Angeb. senden Sie bitte an
V. Basadow, Die Hamburger
FS-Werkstatt, 2 Hamburg 22
Ifflandstr. 82, Tel. 22 63 06

Fernsehtechniker- meister nach Stuttgart bei bestem Gehalt gesucht.

Schöne 2 1/2-Zimmer-
Wohnung vorhanden.
Zuschr. u. Nr. 8471 P

Welcher arbeitsfreudige

Rundfunk- und Fernsehtechnikermeister

möchte ein eingeführtes Fachgeschäft mit Werkstatt im Raum Siegen/W. leiten und ausbauen. Bei Eignung Kauf oder Pacht möglich.

Zuschriften erbeten u. Nr. 8475 W a. d. Franzis-Verlag.

Wir suchen

Reparateure

für unsere Fernseh-, Rundfunk- und Tonbandgeräteproduktion in Villingen/Schwarzwald und Friedrichshafen/Bodensee bei besten Arbeitsbedingungen.

Sind Sie interessiert?

Schreiben Sie uns kurz oder rufen Sie uns an.

SABA-Werke

773 Villingen im Schwarzwald, Postfach 2060
Personalverwaltung 1, Telefon (0 77 21) 8 57 14

An tüchtigen Fachmann abzugeben:
allein geführt

Fernseh-Rundfunk-Phono- Fachgeschäft

mit moderner Werkstatt im Grenzraum Niedersachsen-Westfalen. Umsatz 180 000.- DM. Erforderlich 15 000.- DM für Einrichtung, Materiallager. Warenübernahme nach Inventurwert. Zuschr. u. Nr. 8470 N an den Franzis-Verlag.

Allround- Elektro- Fachmann

gel. Elektrowidker, Schweizer,
32 J., verh., z. Z. vertraglich
in Südamerika, demnächst
in Europa, sucht entsprechende
AUSBAUFÄHIGE POSITION

Erfahrung z. B.: industrielle
Elektronik, speziell Chemie,
elektrischer Unterhalt von
Sprengstoff- und Schweiß-
elektrodenfabriken, HF-
Technik, Personalführung.
Aktiver Kurzwellenamateur.

Sprachen: Deutsch - Spanisch,
Englisch - Französisch zum
Auffrischen.

Angeb. bitte unter Nr. 8498 E

Radio-Rading

ruft Sie nach Berlin!

Wir suchen

Fernseh-Techniker

überwiegend für die Reparatur von
Schwarzweißgeräten, bei Eignung
auch Color.

Wir bieten angenehme Dauerstel-
lung bei angemessener Bezahlung
und gutem Betriebsklima. In Woh-
nungsfragen sind wir gern behilflich.

Bewerbungen
erbitten wir zunächst schriftlich u.
Beifügung von Zeugnisabschriften.

Radio-Rading

STEGLITZ

Rheinstraße 41 und
Schöneberger Straße 16
Sammel-Ruf 85 10 11

Auto-Radio-Station
Bundesallee 95 a. d. Rheinstr.

Ingenieure für die Entwicklung

BLAUPUNKT ist in der Unterhaltungs-
elektronik
ein führendes Unternehmen.

Wir bauen ein neues
Entwicklungszentrum. Es wird so
eingrichtet, wie die Zukunft es
erfordert.

Für die Bereiche Autoradio, Fern-
sehen, Phono und Elektronik suchen
wir Entwicklungs-Ingenieure.

Zu den Aufgaben unserer neuen
Mitarbeiter wird es gehören,
elektrische Prüf- und Meßgeräte,
Bauteile oder komplette Geräte bzw.
Prüf- und Meßeinrichtungen
neu zu entwickeln oder bestehende
unter Verwendung modernster
Techniken weiterzuentwickeln.

Bitte, bewerben Sie sich
mit handschriftlichem Lebenslauf und
Zeugnisabschriften.

BLAUPUNKT-WERKE GMBH
Personalabteilung
3200 Hildesheim
Robert-Bosch-Straße 200
Postfach 29 50



BLAUPUNKT

Mitglied der Bosch-Gruppe

Wir bieten: Höchste Bezahlung, gutes Arbeitsklima, übersoziale Leistungen, schön gelegene Neubauwohnung.

Wir fordern: Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten.

Wir suchen: für sofort oder später

Radio- u. Fernsehtechniker

mit Farbfernsehkenntnissen.

Elektro-Amend

6942 Mörlenbach/Odenwald, Telefon 0 62 09/3 33

Rundfunk-Fernsehtechniker (Meister)

im Raum Wuppertal/Hagen als Werkstattleiter gesucht. Fachkenntnisse und unbedingte Zuverlässigkeit vorausgesetzt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, Lichtbild usw., die vertraulich behandelt werden, unter Nr. 8494 Z an den Franzis-Verlag erbeten.

Tüchtigen, selbständigen
VERKÄUFER

der Radio-Fernsehbranche gesucht, sehr gutes Verkaufstalent erw., ebenso etwas kaufm. Fähigkeiten. Honorierung für erstklassige Fachkraft bestens.

A. Kirchmann
777 Überlingen/See
Münsterplatz



Rundfunk- und Fernsehtechniker

absolut selbständig, als zuverlässigen Mitarbeiter bei bester Bezahlung gesucht. Wohnung kann beschafft werden.

A. SOURISSEAU

795 Biberach/Riß, Bürgerturmstr. 16, Tel. 0 73 51/6655

Medizin-Elektronik

Wir suchen zur Kundenbetreuung und Akquisition für dieses interessante Spezialgebiet der Elektronik tüchtige jüngere Fachleute mit geeigneter Berufsausbildung (Fernseh- oder Rundfunktechniker), guten Umgangsformen, kontaktfähig und zielstrebig.

Wir bieten eine gute, entwicklungsfähige Dauerstellung mit entsprechendem Einkommen, Firmenfahrzeug, Reisespesen. Arbeitsgebiet Nord-Bayern.

Deutsche Nemelectron Gesellschaft m.b.H.
Fabrikation elektro-medizinischer Geräte
7500 Karlsruhe 1, Durlacher Allee 45-47
Telefon 69 10 91

Rundfunk-Techniker

möglichst mit Kundenberatung vertraut, der sich als

Leiter

unseres **Reparatur- und Einbaubetriebes** eignet, in gesicherte Dauerstellung bei besten Bedingungen (5-Tage-Woche) und Entwicklungsmöglichkeiten gesucht. Bewerbungen mit beruflichem Werdegang, Gehaltsansprüchen und frühestem Eintrittstermin an

Autoradiohaus Walter Fricke
Frankfurt/Main, Hufnagelstraße 14

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

— Institut für Elektronik —

sucht zum sofortigen Eintritt

Ingenieur (grad.)

der Fachrichtung Nachrichten- oder Hochfrequenztechnik (auch ohne Berufserfahrung) mit Interesse an der Entwicklung elektronischer Schaltungen für Forschung und Lehre.

Bezahlung nach BAT, Bewerb. mit Unterlagen erbeten.

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM Institut für Elektronik

4630 Bochum, Postfach 21 48, Telefon 0 23 21/3 99 31 37

Wir sind ein kleines Unternehmen für elektronische Spezialgeräte in Süddeutschland.

Wir suchen für den Bereich Service und Entwicklung einen qualifizierten Mitarbeiter.

Elektroniker, Fernsehtechniker

und eventuell auch


Elektrotechniker

werden bevorzugt. Bewerber melden sich bitte unter Nr. 8495 A an den Franzis-Verlag, 8000 München 37.

Elektronik und Feinmechanik

Zur Auswertung einer Erfindung und zum Aufbau einer Fertigung auf dem Gebiet der kapazitiven Meßtechnik suchen wir fähige Mitarbeiter der Fachrichtungen

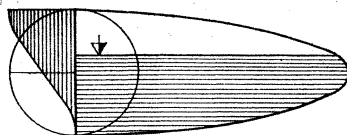Unser Unternehmen ist noch jung. Wir bieten Ihnen die Chance, sich in diesem Unternehmen eine leitende Position aufzubauen. Bei entspr. Eignung erhalten Sie neben Ihrem Festgehalt eine Gewinnbeteiligung. Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an



hydronic

Gesellschaft für Meßtechnik mbH
552 Bitburg, Lessingstr. 12, Tel. 0 65 61/38 07

Das Forschungsinstitut für Hochfrequenzphysik 5307 Wachtberg-Werthhoven

der Gesellschaft zur Förderung der astrophysikalischen Forschung e. V.

sucht für eine neugegründete Abteilung

HTL-Ingenieure und Rundfunk- und Fernsehtechniker

Die Tätigkeit umfaßt die Entwicklung und den Bau von Labormustern und die damit zusammenhängenden Meßaufgaben. Gelegenheit zur Ein- arbeitung wird gegeben.



Durch die rapid fortschreitende Entwicklung auf dem Gebiet der Elektronik ist die Abteilung

TECHNIK RADIOCOMMUNICATION

zur Zeit in der Lage, aufgeschlossene, initiative

Hochfrequenzfachleute

(einen Radio- und Fernsehtechniker und einen Fernmelde- und Elektronikapparate-Monteur)

in die Mikrowellentechnik, Impulstechnik und Radiotelefonie einzuführen.

Aufgaben

Sie werden unter anderem mit modernen Meßtechniken sowie mit der Fehlersuche an neu entwickelten Richtstrahl- und Radiotelefonie-Anlagen vertraut gemacht.

Anforderungen

Gut ausgebildete und qualifizierte Berufsleute führen wir gerne in diese abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit ein.

Arbeitsort

Baden

Interessiert Sie diese Stelle, rufen Sie bitte Herrn Zimmermann, Personaleinstellung, Tel. 0 56/75 53 94 (Deutschland 00 41 56/75 53 94) an, oder schreiben Sie kurz unter Kennziffer 65/78/59 an die Personaleinstellung 2.

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden



Wir suchen für unsere Service-Organisation

Führungs-Nachwuchskräfte

für vielseitige und interessante Aufgaben auf dem elektronischen Unterhaltungssektor.

Ingenieure (grad.)

mit guten hochfrequenztechnischen Kenntnissen haben Gelegenheit, sich technisch und organisatorisch in unserer Service-Zentrale Hamburg und in unseren Fabriken auf ihre zukünftigen Aufgaben im Kundendienst oder im technisch-kommerziellen Bereich vorzubereiten.

Günstige Aufstiegsmöglichkeiten in einem weltweiten Unternehmen sind gegeben.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbeten an



DEUTSCHE PHILIPS GMBH
Personal-Abteilung
2 Hamburg 1, Mönckebergstraße 7
Telefon (04 11) 33 92 21, App. 3 83 oder 3 13

Rundfunk- Techniker für elektronische Steuergeräte

Für die Prüfung und Reparatur elektronischer Steuergeräte sowie für die Typenerprobung suchen wir für neue Techniken aufgeschlossene **Rundfunk-Techniker**.

Vorkenntnisse auf dem Gebiet der elektronischen Steuerungstechnik sind nicht erforderlich.

Bitte, bewerben Sie sich.

Zur ersten Kontaktaufnahme genügt ein handschriftliches Anschreiben, aus dem Ihr bisheriger beruflicher Werdegang ersichtlich ist.

BLAUPUNKT-WERKE GMBH
Personalabteilung
32 Hildesheim
Robert-Bosch-Straße 200
Postfach 29 50



BLAUPUNKT
Mitglied der Bosch-Gruppe

Radio Stereo HiFi Fernsehen Farbfernsehen

Hochwertige Technik und moderne Formgestaltung bestimmen das Gesicht unserer Erzeugnisse. WEGA-Radio- und -Fernsehempfänger zählen im In- und Ausland zu den Spitzenerzeugnissen unserer Branche. An der Entwicklung der Radiotechnik sind wir schon über 45 Jahre beteiligt.

Für unsere Rundfunkkonstruktion suchen wir befähigte, ideenreiche

Konstrukteure

zur Konstruktion von Radio-, Stereo- und HiFi-Geräten. Erfahrenen Konstrukteuren bieten wir interessante, ausbaufähige Arbeitsgebiete mit guten Chancen für das berufliche Fortkommen.

Bewerben Sie sich bitte bei uns schriftlich unter Beifügung von Fotokopien Ihrer Zeugnisse. Sie hören umgehend von uns. Wenn Sie eine persönliche Bewerbung vorziehen, können Sie bei uns in der Zeit von 7.15 bis 16 Uhr vorsprechen. Haben sie nur nach Dienstschiuß oder samstags Zeit, so vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin mit unserer Personalabteilung.

WEGA-RADIO GMBH
7012 Fellbach, Stuttgarter Straße 106
Telefon 58 16 51



+ - x ÷

PRECISA

Für unser Elektronikwerk in Dietlikon suchen wir:

Elektronik-Techniker

oder qualifizierte FEAM's

Erwünscht sind Grundkenntnisse der digitalen Schaltungstechnik und der Impulstechnik mit Halbleiter-Bauelementen. Wir bieten interessante Aufgaben in unserem Prüffeldbereich elektronischer Digital-Rechner, Entwicklungsmöglichkeiten sowie leistungsgerechte Bezahlung.

Gerne erwarten wir Ihre Offerte oder Ihren Telefonanruf.

PRECISA AG, Rechenmaschinenfabrik
CH-8050 Zürich, Wallisellenstraße 333
Telefon 0 51/41 44 44



Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen der Elektroakustik in einer landschaftlich reizvollen Gegend an der Burgenstraße im südlichen Odenwald.

Wir suchen zur Erweiterung unserer elektronischen Fertigung

1 Gruppenleiter

möglichst mit Kenntnissen der Magnetband-Geräte-Technik sowie mehrere

Radiotechniker

für unsere Fertigung und das Entwicklungslabor.

Wir bieten

sichere Dauerarbeitsplätze und gute Entwicklungschancen.

Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir gerne behilflich.

Bitte senden Sie uns eine Kurzbewerbung mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften.

MIKROFONBAU GMBH

6952 Neckarelz, Industriestraße
 Telefon 06261/*2951

ELEKLUFT

ELEKTRONIK- UND LUFTFAHRTGERÄTE GMBH

Wir sind ein in ständiger Aufwärtsentwicklung begriffenes technisches Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der Luftraumüberwachung. Das neue Jahrzehnt stellt uns in diesem Tätigkeitsbereich vor neue Aufgaben.

Die kräftige Expansion erfordert die Einstellung weiterer

Ingenieure

und

Techniker

mit Erfahrung auf folgenden Gebieten:

- Bodenradar
- Elektronische Datenverarbeitung
- Flugsicherung
- Nachrichtensysteme
- Technische Dokumentation und Logistik

Bei Bewährung ergeben sich gute Aufstiegsmöglichkeiten.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitten wir an unsere Personalabteilung, 53 Bonn, Franzstr. 45/49, zu richten.



Eine Tochtergesellschaft von
 AEG-TELEFUNKEN DEUTSCHLAND
 GENERAL ELECTRIC USA
 HUGHES AIRCRAFT USA

Sind Sie als junger, qualifizierter Elektro-Ingenieur gewillt, Ihre technischen Kenntnisse weiter auszubauen? Sind Sie begeistert davon, den laufend neuesten Erkenntnissen der Entwicklung unseres Auftraggebers zu folgen; das heisst aktiv daran mitzuarbeiten? Fasziniert Sie ein eventueller späterer Einsatz im Ausland oder der Wechsel in eine Verkaufstätigkeit? Als

Elektro-Ingenieur

aber nur, wenn Sie gewillt sind, Überdurchschnittliches zu leisten, stehen Ihnen im Rahmen der weiteren Expansion unseres Kunden ausgezeichnete Perspektiven offen. Besitzen Sie aber auch die menschlichen Voraussetzungen, pädagogisches Geschick und die Fähigkeit, schriftlich wie mündlich ihre seriösen Kenntnisse weiterzuvermitteln?

Kurz, wir wissen, dass Ihnen unser Auftraggeber eine Vielfalt von Möglichkeiten bieten kann. Wir meinen aber auch, dass er optimalen Einsatz von Ihnen erwartet.

Am besten, Sie telefonieren uns zwecks Festlegung einer persönlichen Besprechung, welche bestimmt für alle Teile von Nutzen sein wird.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme, welche wir streng vertraulich behandeln werden.

IE Personalanalyse — Personalberatung
 Einsatz AG
 Talacker 42 8001 Zürich Tel. 051 44 21 77/44 24 27

PHILIPS

in Hamburg-Fuhlsbüttel

ist ein fortschrittliches, expandierendes Unternehmen auf dem Gebiet der Industrie-Elektronik.

Wir bieten

Ingenieuren (grad.)

der Fachrichtung Allgemeine Elektrotechnik oder Nachrichtentechnik mit guten Kenntnissen auf dem Gebiet der Meßtechnik eine interessante, verantwortungsvolle Tätigkeit.

Der Aufgabenbereich umfaßt neben der Untersuchung von neu entwickelten Geräten auch die Erstellung von Prüfvorschriften und den Entwurf von speziellen Prüfvorrichtungen für die Fertigung.

Auch jungen geeigneten Bewerbern bietet sich hier eine große Chance.

Bitte rufen Sie uns an, damit wir einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren können – oder schreiben Sie uns.



Phillips Elektronik Industrie GmbH
Personalabteilung
2 Hamburg 63, Röntgenstraße 22, Telefon 50 10 31 / Apparat 4 76

Elektronische Meßinstrumente von höchster Präzision

Wir zählen zu den führenden Herstellern elektronischer Präzisionsmeßinstrumente. Unser Produktionsprogramm umfaßt ein breites Spektrum, das von Digitalzählern und -voltmetern über Oszillografen bis zu elektromedizinischen und akustischen Meßgeräten reicht. Zum baldmöglichsten Eintritt suchen wir

HEWLETT  PACKARD

Techniker

(Rundfunk- und Fernsehtechniker,
Elektroniktechniker)

zum Prüfen unserer Geräte und zur Fehlersuche an ihnen. Eine umfassende und sorgfältige Einarbeitung in einem guten Betriebsklima erleichtern Ihnen den Anfang. Wenn Sie Initiative und Tatkraft besitzen, bieten sich Ihnen reelle Chancen zu beruflichem Vorwärtkommen – auch wenn Sie bisher noch nicht in der Industrie gearbeitet haben. Bei uns zählen nicht allein Alter und Anzahl der Berufsjahre, sondern vor allem Können und Persönlichkeit. Das Gehalt und die sozialen Leistungen (Gewinnbeteiligung, Altersversorgung etc.) entsprechen den gestellten Anforderungen.

Bitte bewerben Sie sich mit Lichtbild, Lebenslauf und Zeugniskopien. Wir werden dann gerne einen Besuchstermin mit Ihnen vereinbaren.

Hewlett-Packard GmbH, 703 Böblingen, Postf. 250, Herrenberger Str. 110, Tel. 66 71

SENNHEISER
electronic



Interessiert Sie

Elektroakustik?

Wir haben durch einen Neubau die Möglichkeit, unsere Entwicklung auszubauen, und suchen deshalb für Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben unseres vielseitigen Programms, das Mikrofone, drahtlose Übertragungsanlagen, Kopfhörer, Stereoanlagen usw. umfaßt, mehrere

Ingenieure (Dipl.-Ing. oder Ing. grad.)

Techniker

Konstrukteure

Technische Zeichner

die neuen Problemen gegenüber aufgeschlossen sind.

Insbesondere suchen wir auch einen Herrn, der die Leitung unseres Labors für Kondensatormikrofone übernehmen kann, und einen Assistenten für den Entwicklungsleiter mit organisatorischen Fähigkeiten.

Wir sind ein moderner und expansiver Betrieb vor den Toren Hannovers mit über 800 Beschäftigten. Wenn Sie bei uns mitarbeiten möchten, rufen Sie uns an oder bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen.

Sennheiser electronic

3002 Wennebostel/Post Bissendorf
Telefon 0 51 30-80 11

Ein international anerkanntes Unternehmen der

Unterhaltungselektronik

mit deutschem Hauptsitz in Köln sucht einen

Kundendienst-Leiter

zum selbständigen Aufbau und zur Führung der Service-Abteilung. Der Kundendienstleiter sollte in der Lage sein, ca. 7 bis 8 Elektroniktechniker zielsicher zu führen, bei den Bezirksvertretungen und Fachhändlern Service-Probleme zu lösen, Service-Pläne zu erstellen und Fortbildungskurse durchzuführen.

Englische Sprachkenntnisse sind vorteilhaft.

Außerdem suchen wir noch

Radio- und Fernsehtechniker

und

Elektroniktechniker

für unsere Service-Abteilung. • Bestes Gehalt.

Sollten Sie an einer ausbaufähigen Dauerstellung in einem internationalen Team interessiert sein, so senden Sie bitte ihre Bewerbungsunterlagen unter Nr. 8490 R an den Verlag.

Radio Stereo HiFi Fernsehen Farbfernsehen

Hochwertige Technik und moderne Formgestaltung bestimmen das Gesicht unserer Erzeugnisse. WEGA-Radio- und -Fernsehempfänger zählen im In- und Ausland zu den Spitzenerzeugnissen unserer Branche. An der Entwicklung der Radiotechnik sind wir schon über 45 Jahre beteiligt.

Zum sofortigen oder späteren Eintritt suchen wir einige

Radiomechaniker Fernsehtechniker

Der Einsatz erfolgt in den Prüffeldern verschiedener Fertigungsabteilungen (Hi-Fi-Geräte, Farbfernsehgeräte, Schwarzweiß-Fernsehgeräte). Als Fachkraft haben Sie in unserem Unternehmen gute Möglichkeiten, beruflich voranzukommen und die Einkommenschancen zu verbessern.

Senden Sie uns bitte eine kurzgefaßte Bewerbung mit Zeugnisabschriften. Sie werden umgehend von uns hören.

WEGA-RADIO GMBH

7012 Fellbach, Stuttgarter Straße 106
Telefon 58 16 51

WEGA

Blaupunkt ist in der Unterhaltungselektronik einer der führenden Hersteller. Der Erfolg unserer Erzeugnisse und die Dynamik des Unternehmens sind die besten Voraussetzungen für Ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Wir suchen für interessante Aufgaben in verschiedenen Bereichen

Rundfunk- und Fernsehtechniker

Ausbildung und Fortbildung

Die Ausbildung und Fortbildung unserer Mitarbeiter, die Heranbildung des Nachwuchses und das Training der Techniker unserer Kunden sind uns besondere Anliegen. Für dieses Aufgabengebiet suchen wir Mitarbeiter mit fundiertem Fachwissen und pädagogischer Begabung.

Macht es Ihnen Freude, jungen Menschen das Wissen für ihren späteren Beruf zu vermitteln und Fachleute weiterzubilden? Dann finden Sie bei uns einen interessanten Wirkungskreis.

Labor-Prüfung

Entwicklungsaufgaben in der Koffer-, Autoradio-, Fernseh-Entwicklung oder Meßtechniker oder Bandleiter in der Prüfung und Qualitätskontrolle.

Kundendienst

Service unserer Erzeugnisse in unseren Verkaufsbüros: **Bielefeld, Bremen, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart.**

Kundendienst-Schulung

Training von Technikern unserer Kunden im In- und Ausland.

Kundenberatung

Erstellung von Kundendienst-schriften und Einbauanleitungen

Entwicklung Prüf- und Meßgeräte

Entwicklung, Bau und Wartung der elektrischen Prüf- und Meßgeräte.

Bauelemente-Prüfung

Prüfung elektromechanischer Gruppenteile.

Farbfernseh-Prüfung

Reparatur von Farbfernsehgeräten, spezielle Fachkenntnisse werden in Sonderlehrgängen vermittelt.

Bitte bewerben Sie sich.

Zur ersten Kontaktaufnahme genügt auch ein handschriftliches Anschreiben, aus dem Ihr bisheriger beruflicher Werdegang ersichtlich ist.

BLAUPUNKT-WERKE GMBH
Personalabteilung
32 Hildesheim
Robert-Bosch-Straße 200
Postfach 2950



BLAUPUNKT
Mitglied der Bosch-Gruppe

Warum strebsame

Nachrichtentechniker Radartechniker Fernsehtechniker Elektromechaniker

ihre Zukunft in der EDV sehen

Nicht nur, weil sie Neues lernen oder mehr Geld verdienen wollen, sondern vor allem, weil sie im Zentrum der stürmischen technischen Entwicklung leben und damit Sicherheit für sich und ihre Familien erarbeiten können (sie können technisch nicht abgehängt werden!).

In allen Gebieten der Bundesrepublik warten die Mitarbeiter unseres Technischen Dienstes elektronische Datenverarbeitungsanlagen. An Hand ausführlicher Richtlinien, Schaltbilder und Darstellungen der Maschinenlogik werden vorbeugende Wartung und Beseitigung von Störungen vorgenommen.

Wir meinen, diese Aufgabe ist die konsequente Fortentwicklung des beruflichen Könnens für strebsame und lernfähige Techniker. Darüber hinaus ergeben sich viele berufliche Möglichkeiten und Aufstiegschancen.

Techniker aus den neben genannten Berufsgruppen, die selbständig arbeiten wollen, werden in unseren Schulungszentren ihr Wissen erweitern und in die neuen Aufgaben hineinwachsen. Durch weitere Kurse halten wir die Kenntnisse unserer EDV-Techniker auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklung.

Wir wollen viele Jahre mit Ihnen zusammenarbeiten; Sie sollten deshalb nicht älter als 28 Jahre sein. Senden Sie bitte einen tabellarischen Lebenslauf an

Remington Rand GmbH Geschäftsbereich Univac
6 Frankfurt (Main) 4, Neue Mainzer Straße 57
Postfach 174 165

Remington Rand GmbH
Geschäftsbereich UNIVAC
6 Frankfurt am Main

UNIVAC
Informationsverarbeitung

+ | - | × | ÷
PRECISA

Wir suchen in unsere Elektronik-Abteilung

Labormechaniker

mit abgeschlossener Berufslehre als Radioelektriker, Elektronikmechaniker oder in einem verwandten Beruf mit Kenntnissen in der Anwendung von Halbleitern.

Wir bieten ein vielseitiges und interessantes Arbeitsgebiet und umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten beim weiteren Ausbau der Abteilung.

Gerne erwarten wir Ihre Offerte oder Ihren Telefonanruf.

PRECISA AG Rechenmaschinenfabrik
Zürich (Schweiz), Wallisellenstraße 333
Telefon 0 51 - 41 44 44

Wir sind ein Großhandelsunternehmen auf dem Sektor **Funkgeräte**, aber mit starkem technischen Einschlag; was für uns gefertigt und von uns vertrieben wird, basiert auf Eigenentwicklungen. Aus dieser Aufgabenstellung heraus suchen wir einen

HF-Ingenieur

oder

HF-Techniker

Aufgabengebiet: Entwicklung von KW/VHF/UHF-Sprechfunkanlagen in Transistortechnik, Erstellen von FTZ-Prüfnummern für Eigen- und Fremdfabrikate.

Gefordert werden: Praxis und Erfahrung im Aufgabengebiet, darüber hinaus umfassende Kenntnisse in Hf-Technik. Eigene Gedanken. Technisches Englisch.

Wir bieten: Weitgehende Selbständigkeit, feste Kompetenzen, entsprechendes Gehalt.

Einsatzort ist Fischbach/Ts., gelegen zwischen Wiesbaden und Frankfurt/Main. Wohnraumbeschaffung kein Problem.

Bitte schreiben Sie oder rufen Sie an.

HERRN BRUNNER
c/o Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH
6239 Fischbach/Taunus
Sodener Straße 55
Telefon 0 61 95-42 35/42 72



BODENSEEWERK PERKIN - ELMER & CO GMBH

Als Hersteller hochwertiger Analysengeräte (IR- und UV-Spektrofotometer, Gaschromatographen, Atom-Absorptions-Spektrofotometer usw.) für die chemische Forschung und Industrie haben wir einen internationalen Namen.

Wir suchen für unsere Kundendienst-Abteilungen in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München

SERVICE-INGENIEURE

der Fachrichtung Elektro- und HF-Technik.

Wenn Sie eine selbständige Reisetätigkeit bevorzugen, dann setzen Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich mit uns in Verbindung.

Wir würden uns freuen, auch von den Herren eine Bewerbung zu erhalten, die jetzt ihre Ausbildung abschließen. Der Start ins Berufsleben wird durch unsere speziellen Ausbildungskurse wesentlich erleichtert.

Die Frage des Gehalts und der sonstigen Leistungen unserer Firma sei einem persönlichen Gespräch vorbehalten. Bei der Zimmer- bzw. Wohnungssuche sind wir behilflich.

BODENSEEWERK PERKIN - ELMER & CO. GMBH
Ingenieurbüro München · 8 München 55, Hochwaldstr. 10, Tel. 0811/747035

Wir suchen

Rundfunk-Fernsehtechniker/Elektroniker

für Wartungs- und Entwicklungsarbeiten. Selbständige und interessante Tätigkeit im Zusammenhang mit den Forschungsaufgaben des Instituts. Vergütung nach BAT auf einer Planstelle der Universität.

Schriftliche Bewerbungen erbeten an: Physikalisches Institut der Universität Karlsruhe, 75 Karlsruhe, Engesserstraße 7

Als Verkaufstechniker

für unser Vertriebsprogramm **audio-visueller Geräte** bietet sich für einen jüngeren Elektronik- oder Rundfunk-Techniker mit Neigung zum Kundenumgang die Chance einer abwechslungsreichen und gut dotierten Position.

HASSO-Projektionstechnik, 8 München 15, Goethestr. 28, Tel. 0811/530191



Für unser meßtechnisches Labor in der Abteilung
Gestaltfestigkeit und Aggregateversuch benötigen wir
dringend

2 Elektro-Mechaniker

möglichst mit Grundkenntnissen in moderner Halbleitertechnik und mit praktischen Erfahrungen in der elektronischen Messung mechanischer Größen.

Rufen Sie uns an, besuchen Sie uns oder bewerben Sie sich schriftlich.

Bayerische Motoren Werke AG

Einstellbüro · 8 München 13 · Riesenfeldstraße 17
Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.00 Uhr · Telefon 38 95/7 06 oder 38 95/21 06

BBC

BROWN BOVERI

Wir suchen

Ingenieure (grad.)

Fachrichtung Nachrichtentechnik

für die Abstimmung und Inbetriebnahme von Rundfunksendeantennen.

Nach entsprechender Einarbeitung ist auch Auslandseinsatz vorgesehen. Englische Sprachkenntnisse sind deshalb erwünscht

sowie

für Entwicklungsaufgaben und Meßarbeiten in unserem Antennenlabor in Mannheim-Neckarau.

Die Tätigkeitsgebiete sind sehr vielseitig und bieten einem strebsamen Ingenieur gute Entfaltungsmöglichkeiten.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an

BROWN, BOVERI & CIE. - AKTIENGESELLSCHAFT

Geschäftsbereich Leitungsbau

68 Mannheim-Neckarau, Ohmweg 11-15, Tel. 06 21/8 50 12 85

Für Innen- und Außendienst suchen wir einen

Rundfunk- u. Fernsehtechniker in Dauerstellung.

Wir bieten: 5-Tage-Woche, leistungsgerechte Vergütung.

Angebote mit Gehaltswünschen und Angabe des frühesten Eintrittstermins wollen Sie bitte richten unter Nr. 8481 E an den Franzis-Verlag, 8 München 37, Postf.

Suchen möglichst per sofort einen selbständig arbeitenden

Rundfunk- und Fernsehtechniker

für den Innen- und Außendienst. Bieten angenehme Dauerstellung, leistungsgerechte Vergütung. 3-Zimmer-Wohnung mit Heizung kann sofort gest. werden. Angeb. m. Gehaltswünschen.

RADIO-KALTHOFF, 583 Schwelm, Bahnhofstr. 4

Für Funküberwachungsaufgaben in München wird von amerikanischem Unternehmen ein tüchtiger und interessierter

Radio-Amateur

gesucht, der gute Kenntnisse in der Kurzwellenempfangs- und Meßtechnik besitzt und Fremdsprachen identifizieren kann. 40-Stunden-Woche bei gutem Gehalt und angenehmen Betriebsklima.

Bewerbungen erbeten an

Radio Freies Europa, Einstellungsbüro
8 München 22, Englischer Garten 1

Für unseren umfangreichen Kundendienst suchen wir einen einsatzfreudigen und tatkräftigen

Kundendienstleiter

zur Leitung des Außendienstes und kaufm. Leitung des Innendienstes. Zu seinem Aufgabenbereich gehören insbesondere Einsatz und Kontrolle der Kundendienstfahrzeuge.

Er findet bei uns ein Team aufgeschlossener junger Mitarbeiter und ein angenehmes Betriebsklima.

Erwartet werden gute kaufm. Fähigkeiten und Organisations-talent. Wir bieten gute Bezahlung.

Bitte, wenden Sie sich einfach telefonisch an Herrn Neumann. Eine schriftliche Kurzbewerbung mit Zeugnisabschriften ist uns auch willkommen.

Radio Schilling
58 Hagen, Eiberfelder Str. 46, 1. Etage, Sammlr. 2 26 55-2 26 59

KLEIN-ANZEIGEN

Anzeigen für die FUNKSCHAU sind ausschließlich an den FRANZIS-Verlag, 8 München 37, Postfach, einzusenden. Die Kosten der Anzeige werden nach Erhalt der Vorlage angefordert. Den Text einer Anzeige erbitten wir in Maschinenschrift oder Druckschrift. Der Preis einer Druckzeile, die etwa 22 Buchstaben bzw. Zeichen einschließlich Zwischenräumen enthält, beträgt DM 3.- einschl. Mehrwertst. Für Ziffernanzeigen ist eine zusätzliche Gebühr von DM 2.20 zu bezahlen.

Unter „Klein-Anzeigen“ können nur private Angebote veröffentlicht werden.

Ziffernanzeigen: Wenn nicht anders angegeben, lautet die Anschrift für Zifferbriefe: FRANZIS-VERLAG, 8 München 37, Postfach.

STELLENGESUCHE UND - ANGBOTE

Rdf.-FS-Techn.-Meister z. Z. als Werkstatt-Kundendienstleiter tätig, sucht neuen ausbauf. Wirkungskreis in Handw. od. Industrie. Angeb. u. Nr. 8466 H

Fernmelderevisor, 25 J., z. Z. Wartung und Ent-störung v. Telefon-Nebenstellenanlag., sucht neuen interessanten Wirkungskreis. Raum Bielefeld, Hannover, Bremen bevorzugt. Zuschr. mit Gehaltsangebot unter Nr. 8479 A

Rdf.- und FS-Techniker-Meister, 25 J., ledig, gute prakt. Erfahrungen in der Rdf.- u. FS-Branche sowie im Funkgerätebau, sucht entsprech. Wirkungskreis spez. Tätigkeit auf dem Farbfernsehsektor in Industrie oder Handwerk. Angebote unt. Nr. 8491 T

Perf. Tontechniker mögl. aus Studiobetr. p. sofort nach München gesucht. Zuschr. unter Nr. 8482 F

Fernsehmechaniker perf., Elektro-Radio-Verkäuf. b. besten Bedingungen in Dauerstellung gesucht. Klinger, 8 München 21, Fürstenrieder Straße 43

Techn. Kaufm. gel. Rdf.- u. FS-Mechan., 34 Jahre, verh., Raum Lüneburg wohnend, z. Z. in ungekündigter Stellung. 8jäh-rige Tätigkeit im Außendienst. Gute Kenntnisse in der Nachrichtentechnik und Funk. 4 Jahre im Verkauf. Sucht neuen kaufm. Wirkungskreis. Eig. PKW. Angeb. unter Nr. 8506 Q

VERKAUFE

Weltspitzenzer, der High-Fidelity v. Privat günstig abzugeben: Mc Intosh C 24 Vorverstärker, Mc Intosh C 28 Vorverstärker, Mc Intosh MC 225 Endverst. Bestzustand, Garantie. Zuschr. unter Nr. 8484 K

FUNKSCHAU Jhg. 53-61, meistbietend zu verkauf. Appel, 6078 Neu-Isenburg, Friedrichstraße 110

HFL-Meisterlehrg. Rdf.- und FS-Techniker mit FFS-Teil, Neupreis ca. DM 1200.- kompl. und garant. neu., gegen Geb. zu verkaufen. Wolfgang Wupper, 565 Solingen 1, Eintrachtstraße 6

FUNKSCHAU 1948-1960 gebunden, 1961-1968 lose, Funk u. Ton 1947-1952, verschiedene Lehrbücher Hochfrequenz-Technik bil-ligst abzugeben. Zuschr. unter Nr. 8478 Z

Hameg Zweikanal-Vorsatz HZ 36 mit 2 Vorverstärkern u. 2 Anschlußkabeln, fabrikn., f. DM 300.- zu verk. Zuschr. u. Nr. 8480 B

Preisgünstiges Sonderan-gebot an Lautsprechern, Filtern, Leer- u. Fertigboxen soweit vorrätig. Klinger, 2819 Nordwohld, Bucheneck 12

80 FUNKSCHAU-Hefte, letzte Jahrg. (nicht voll-ständig) DM 75.-. Kompl. Amateurrk.-Fernlehrgang DM 70.-. Tel. 07 11/87 98 53

Vox-Verstärkeranl., 50 W, 4 Eing. (Gitarre) in sehr gutem Zustand weg. Stud. für DM 1500.- zu verk. Zu erfragen: Peter Jung, 7580 Bühl, Bühlertalstraße 45

Verkaufe Heathkit-Uni-versalvoltmeter IM 25 (m. FET's) neu., f. 420 DM. K. Braun, 8 München 50, Hanauer Straße 119 A (Ehrenbreitsteinerstr. 61)

Christiani-Fernlehrgang Radiotechnik, komplett DM 200.-. RIM-Stereo-tuner UKW Hi-Fi-T DM 100.-. Weber, 875 Aschaf-fenburg, Taunusstraße 3

Gelegenheit! Heathkit SB 300-E Amat.-Empf. z. ver-kauf. Angeb. u. Nr. 8467 K

Hammerlund H Q-180 A! Doppelsup. 0,54-7,85 MHz, Dreifachsuper 7,85 bis 30,0 MHz m. Lautsprecher 4 W/S-100 u. 2-m-Konverter „Semcoset“ U E 2 FET kompl. für zus. DM 800.- zu verkaufen. 1 Berlin, Telefon 4 01 47 00

Verkaufe: Telefunken-Cassetten-Recorder alpha cc, nagelneu, f. DM 125.-. Zuschr. unter Nr. 8473 R

2 Herton 501 GR mit FTZ, Neuwert DM 560.-, fast neu f. DM 380.- zu ver-kaufen oder gegen gute Super-8-Filmkamera zu tauschen gesucht. Zuschr. an Oyen, 8261 Töging, Wittelsbacherplatz 34

2 R6. QEL 1/150 Valvo un-gebr. je DM 80.-; 2 R6. PE 1/100 Valvo ungebr. je DM 80.-; 1 R6. Z 303 C Valvo ungebr. DM 30.-; 1 R6. 85 A 1 Valvo DM 6.-; 20 R6. EL 34 Valvo wenig gebr. je DM 5.-; 300 div. gebr. Rdf.- u. FS-R6. je DM 1.-. L. Kuhl, 61 Darm-stadt, Herdweg 93, Tel. 0 61 51/4 53 97

Thorens Hi-Fi-Stud.-Plat-tenesp.-Chassis „TD-125“ 380.- (625.-). Shure Hi-Fi-Tonabn. „V 15 II neu“. 220.- (398.-). K + H Tele-watt UKW Hi-Fi-Tuner „FM-SX“. 480.- (990.-). Heco, 2 Hi-Fi-Box. „B 250/8“. 480.- (1116.-). Alle Teile in neuw. hervorrang. Zust. Sehr wenige Betr.-Std. Von Privat. Zuschr. unter Nr. 8489 Q

Ø-V-2 KW Allbandempf. zu verk., DM 80.-. Koller, A-5110 Oberdorf, Ziegelhaus 64

SUCHE

Suche **Revox G 36, Seemann**, 28 Bremen, The-
dingh. Straße 99

Gesucht wird Oszillograf
HM 107 oder CTR T 30. Es
kommt nur ein Gerät in
erstklassigem Zustand in
Frage. Angebote bitte u.
Nr. 8474 T

Suche **gebr. betriebsber. Breitband-Oszillogr.** An-
gebote mit technischen
Daten und Preis, an R.
Wirth, 5248 Wissen, Post-
fach 181

Fernseher, auch defekt,
sucht ständig Tel. Mün-
chen 08 11/5 13 35 19

Suche **AKAI X 150-D** oder
gleichw. Ger. Angeb. an
Rolf Dölling, 852 Erlan-
gen, Gebbertstraße 12

Meßsender Grundig AS 2
od. ähnl. nicht unbedingt
gewobelt. Angebot mit
ausführl. Beschreibung u.
Nr. 8496 B

Studiotonbandger. Revox
od. Telefunken m. Verst.
in einwandfr. Zustand.
Zuschr. unter Nr. 8497 D

VERSCHIEDENES

Werkstatt-Konzession in
Berlin übernimmt junger
erfahren. Fernsehmeister.
Zuschr. unter Nr. 8318 M

Antike Elektrosamml. Te-
legrafentst., Geber+Sen-
der. Fabr. Siemens, Eric-
son, Trompetenzugh. m.
Batt. 1903. Fäustelh., Paul-
senticker, Trichterlaut-
sprech. Trichterl. Gramo-
phon 1898 N. Y. Messing-
instr. usw. verkäuf. Büch-
ting, A-1150 Wien, Mgür-
terl 17

Lehrprogr. Farb-FS 33
Lehreinh. 79 Fr. z. Prfgs-
Vorbereitg. Mehrf. Skript.
10.-. Gew.-Stud.-Rat. Ing.
Lang, 8561 Schönberg 157

Übernahme Bestückungs-
u. Montagearb. v. elek-
tron. Ger., auch Spulen-
wickeln. Raum Neckar.
Zuschr. unter Nr. 8485 L

Techniker übern. den Zu-
sammenbau elektr. Ger.
bzw. deren Montage. Zu-
schriften unter Nr. 8487 N

Elektro-Ing. grad. (Rdf.-
u. FS-Techn.), 30 J., über-
nimmt im Raum Frankf./
Hessen Vertrag, Serv. od.
Montage elektr. Ger. auch
nebenberuflich. Zuschr. u.
Nr. 8486 M

Radio-u. FS-Meister sucht
Beteiligung an kleinem
Betr. als Konzessionstr.
Zuschr. unter Nr. 8488 P

Fernsehtechniker mit Elektronik-Kenntnissen

wird ständige Nebenbeschäftigung durch Wartungs-
dienst in folgenden Postleitzahlgebieten geboten:

1 — 2 — 405 — 41 — 44 — 46 — 50 — 53 — 58
60 — 62 — 65 — 70 — 721 — 799 — 85

Kontaktaufnahme, auch aus anderen als den be-
nannten Gebieten, unter Nr. 8493 Y erbeten.

Kaufe

jeden Posten Halblei-
ter, Röhren, Bauteile
und Meßgeräte gegen
Barzahlung.

RIMPEX OHG
783 Emmendingen
Postfach 1527

Suchen laufend gegen Kasse

AM-2fach-Luftdrehkos
400-500 pF,
Halbleiter, Spezial- und
Rundfunk-Röhren, Bauteile,
Radio-Zubehör
und sonstige Lagerposten.

TEKA
845 Amberg, Georgenstr. 3 F

Kaufen gegen Kasse

Posten Transistoren,
Röhren, Bauteile und
Meßgeräte.

Artl Elektronik
1 Berlin 44, Postf. 225
Ruf (03 11) 6 87 10 69
Telex 1 83 439

Spezialröhren, Rund-
funkröhren, Transisto-
ren, Dioden usw., nur
fabrikneue Ware, in
Einzelstücken oder
größeren Partien zu
kaufen gesucht.

Hans Kaminsky
8 München-Solln
Spindlerstraße 17

Erfolg in Beruf und Leben durch Christiani-Fernlehrgänge

Allgemeines Wissen: Deutsch, Geschichte, Polit. Bildung
(Gemeinschaftskunde), Wirtschaftsgeographie, Englisch.
Automation: Industrielle Elektronik, Steuern und Regeln.
Bautechnik: Techniker im Bauwesen.

Chemie- und Kunststoff-Labor: Lehrgang mit Experimen-
tiermaterial.

Datenverarbeitung: Lochkarten und EDV.

Elektronik-Labor: Lehrgang mit Experimentiermaterial.

Elektrotechnik*: Techniker in der elektr. Energietechnik.

Konstruieren*: Konstrukteur im Maschinenbau.

Maschinenbau*: Techniker des allgem. Maschinenbaus.

Mathematik: Selbstunterricht bis z. höheren Mathematik.

Radio- und Fernsehtechnik*: Techniker des Radio- und
Fernsehwesens.

Stabrechnen: Ein Lehrgang für jedermann.

Technisches Zeichnen: für Metall- und Elektroberufe.

* Seminar und Technikerprüfung wahlfrei.
176seit. Studienführer mit ausführlichen Lehr-
plänen und Probelektionen kostenlos.

Schreiben Sie heute noch eine Postkarte:
Schickt Studienführer.

Technisches Lehrinstitut Dr.-Ing. Christiani
775 Konstanz Postfach 1152

E+H international erfolgreich

Endress + Hauser ist ein modernes, international bekanntes Unternehmen der Industrie-Elektronik mit einem überdurchschnittlichen Wachstum. Durch eine ständige Expansion können wir unseren Mitarbeitern neben interessanten verantwortungsvollen Tätigkeiten auch gute berufliche Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bieten.

Diplom-Ingenieur und Ingenieur grad.

der Fachrichtungen Elektronik oder Elektrotechnik

für unsere Abteilung Entwicklung, in der bestehende Verfahren und Pro-
dukte verbessert und neu entwickelt werden, gesucht.

Wir setzen eine mehrjährige Erfahrung voraus, bieten Ihnen aber dafür
ein Höchstmaß an Selbstständigkeit, die Verwirklichung Ihrer eigenen Ideen
und genügend Raum für Eigeninitiative.

Das Gehalt entspricht selbstverständlich Ihren Leistungen. Ebenso helfen
wir bei der Wohnraumbeschaffung.

Maulburg liegt im Zentrum des Dreiländerecks Deutschland/Frankreich/
Schweiz, ganz in der Nähe von Basel am Südrand des Schwarzwaldes in
einer reizvollen Landschaft.

Wenn Sie interessiert sind, Ihre beruflichen Möglichkeiten zu verbessern,
sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Ihre Bewerbung erbitten
wir an unsere Personalabteilung.

Endress + Hauser GmbH & Co.

Industrie-Elektronik
7867 Maulburg, Postfach 20, Telefon (0 76 22) 85 81



Für den weiteren Aufbau unserer

Produktplanung

suchen wir einen dynamischen Mitarbeiter zwischen 30 und
45 Jahren, mit guten Branchenkenntnissen (Rundfunk — Fern-
sehen — Phono), überdurchschnittlicher Einsatzbereitschaft,
Beherrschung mindestens einer Fremdsprache (Italienisch oder
Englisch) sowie Freude am Reisen.

Was wir wünschen, sind Treffsicherheit in der Beurteilung des
Marktes und des Verbraucherverhaltens wie auch in Fragen
der Formgestaltung oder in technischen Belangen.

Nach Möglichkeit sollten Sie bereits in einer ähnlichen Position
tätig gewesen sein, Ausbildung als Diplom- oder HTL-Ingenieur
wäre vorteilhaft.

Ihr Aufgabengebiet wäre interessant — unsere Bedingungen
übrigens ebenfalls.

Außerdem suchen wir für unsere Entwicklungs- und Reparatur-
werkstätte mehrere, möglichst ledige

Fernsehtechniker

(auch Erfahrung in Color-Technik)

Angenehme Betriebsatmosphäre, helle, modern eingerichtete
Labor- und Werkstatträume, neuzeitliche Meß- und Prüfgeräte
erleichtern Ihre Tätigkeit.

Zuschriften mit den übl. Bewerbungsunterlagen unter Nr. 8477 Y

KAUFBEUREN liegt im Herzen des ALLGÄUS,
direkt vor den ALPEN.

Wir suchen für unsere dortige Filiale

MEISTER

für unsere Rundfunk- und Fernseh-Werkstätte.

Unsere moderne Großhandelswerkstätte bietet neben geregelter Arbeitszeit, freien Samstag, beste Arbeitsbedingungen und ausgezeichnete Verdienstmöglichkeiten.

Südschall GmbH

7900 Ulm/Donau, Gaisenbergstraße 29

Wir suchen für späteren Einsatz in München, Hamburg und Köln

Vertriebsingenieure für Funk- und Personenrufanlagen

Nach einer entsprechenden Ausbildung in unserem Werk in Fischbach/Ts. sollen diese Herren selbständige Geschäftsstellen aufbauen und leiten. Bitte richten Sie nur schriftliche Bewerbungen, vorerst in Kurzform, an uns.

Weiter suchen wir für unsere Schwesterfirma in Frankfurt/M. einen

Werkstatteleiter

zur Erledigung von Radio- und Tonbandgerätereparaturen (vorw. Garantiearbeiten). Selbständiges Arbeiten wichtig. Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an

HERRN BRUNNER, c/o Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH
6239 Fischbach/Taunus, Sodener Straße 55, Telefon 0 61 95-42 35/42 72

WIR SUCHEN

für unsere bestens eingericht. Spezialwerkstatt in Duisburg einen

Rundfunk- u. Fernsehtechniker-Meister

Wir bieten: 5-Tage-Woche, gute Bezahlung, angen. Betriebsklima.

Bewerbungen mit Angabe des frühesten Eintrittstermins und der Gehaltswünsche erbeten an

bromant

Elektrogroßhandlung - Duisburg - Mülheim-Ruhr - Wesel
41 Duisburg, Güntherstraße 13-21, Telefon 2 59 15

Für unseren Fertigungsbetrieb

Stuttgart, Löwentorstraße (Nähe Nordbahnhof)
suchen wir bei besten Verdienstmöglichkeiten tüchtige

Fernmeldemonteure Elektroinstallateure

für Bau und Montage von elektroakustischen Anlagen im gesamten Bundesgebiet u. im Ausland. Bitte vereinbaren Sie telefonisch oder schriftlich einen Vorstellungstermin.

Elektroakustik

STRÄSSER

7 Stuttgart, Königstraße 46

(Mittnachtbau)

Eingang Büchsenstraße

Telefon (07 11) 22 18 11 bis 22 18 15


INSERENTENVERZEICHNIS

(Die Seitenzahlen beziehen sich auf die am inneren Rand der Seiten stehenden schrägen Ziffern)

	Seite	Seite	
AIWA	1032	Maier	1094
AKAI	1043	Meyer	1092, 1094
AKG	1031	Müter	1090
Amato	1034		
Arlt	1105	Nadler	1044, 1045
		Neller	1088
Bauer	1090	Neumüller	1026
Bech-Hansen	1094	Neye	1033
Bernstein	1090	Niedermeier	1092
Bi-Pak	1088		
Blaupunkt	1027	Philips	1050
Böhm	1086, 1088, 1094	Polytechnik	1094
Bopp	1092		
von Borstel	1093	Rael-Nord	1090
Braasch	1091	Rausch	1089
		Rennwald	1093
Centrum Electronic	1035	Reuter	1085
Christiani	1105	Richter	1089
Conrad	1084, 1090	RIM	1038, 1040, 1041, 1087
		Rimpex	1093, 1105
Drobig	1087	Rohde & Schwarz	1046
		Rosenkranz	1093, 1094
ECE	1089		
Edelmann	1032	Salecker	1091
Electron Music	1094	Saur	1094
Elektro Versand	1088	SB-Elektronik	1039
Eltrona	1093	SEL	1083
Euratele	1093	Sommerkamp	1038, 1092
Euro-Electronic-RENT	1086	Schäfer	1091
		Schaffer	1092
Felzmann	1094	Scheicher	1087
Ferrofona	1093	Schneider	1094
Fernseh-Servicegesellschaft	1086	Schwabengruber	1094
Funke	1093	Schwaiger	1085
		Schünemann	1086
Grigelat	1085, 1087	Stein	1093
Grommes	1092	Stürken	1038
Gruber	1094		
		Technik KG	1094
Heathkit	1028, 1029	Teka	1105
Heinze & Bolek	1088	Telefunken	1049
Heninger	1087, 1089, 1091	Teleservice	1093
Hermle	1092	Thomsen	1087
Hirschmann	1048	Thuir	1091
Höke	1042, 1088		
Hofacker	1090, 1094	Valvo	1108
Hütter	1090	Verlag Deutsches Elektrohandwerk	1030
		Visaphon	1089
Industrial Agencies	1091	Völkner	1036, 1037, 1094
Inst. f. Fernunterricht	1090, 1094		
Intertronic	1034	Wallfass	1094
		Warta	1091
Kaminzky	1105	Wersi	1092
Könemann	1085	Westermann	1107
König	1086	Widmann	1030
Konni	1093	Winckler	1091
Kreuz	1090	Winter	1092
Kroha	1038	Witt	1089
Kroll	1085	Wohlleben & Bilz	1090
Labudda	1047	Zars	1093
Leister	1089	Zettler	1091
Löttring	1089		

WIMA-KONDENSATOREN


Für zweckmäßige Leiterplatten, entsprechend zweckmäßig gestaltete Bauelemente - das war unsere Entwicklungsaufgabe vor einigen Jahren. Unsere Idee hat sich durchgesetzt: Steckbare Kunstfolien-Kondensatoren mit Kleinabmessungen für die moderne transistorisierte Leiterplatte! Wir haben eine führende Marktstellung auf dem Gebiet der **metallisierten Kunstfolien-Kondensatoren**. Nur diese Kondensatorenart ermöglicht geringe Abmessungen bei größeren Kapazitäten.

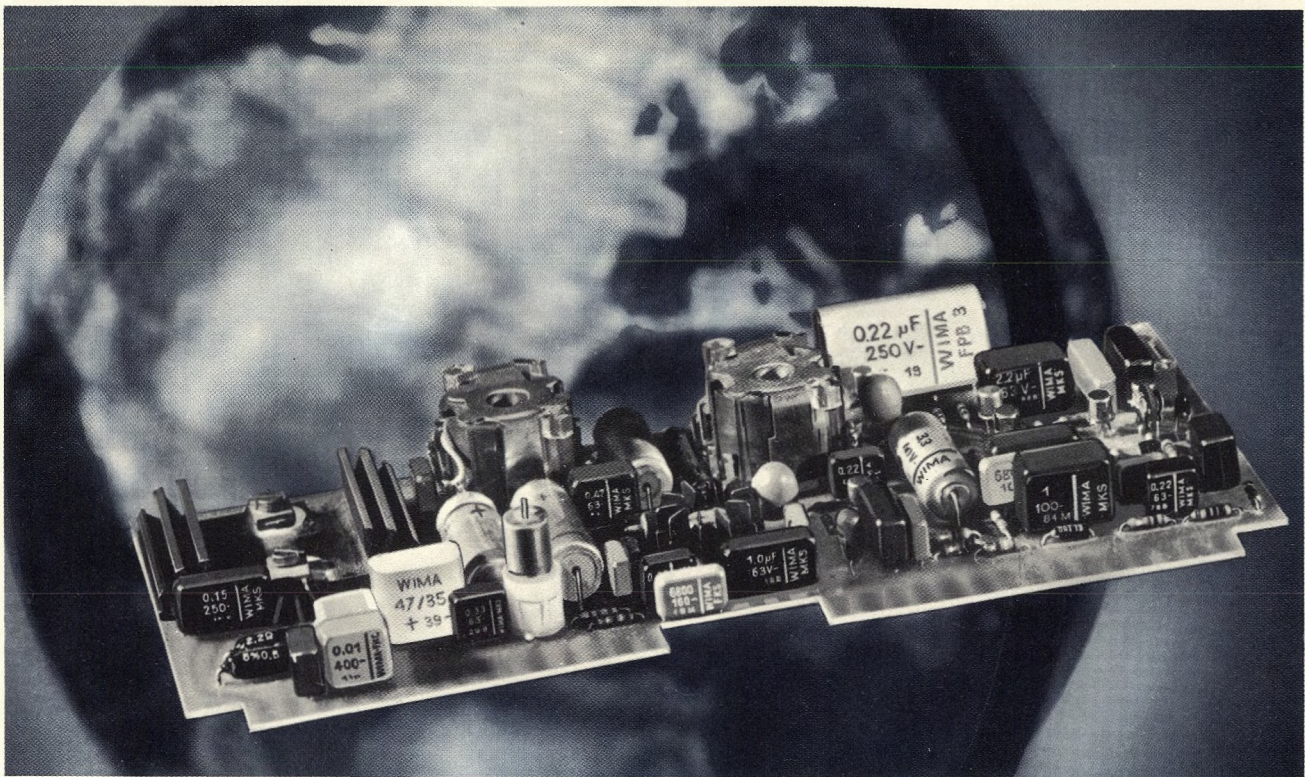

WIMA-MKS-Kondensatoren (metallisiert) sind gebräuchliche Bauelemente neuzeitlicher Verstärkertechnik. **WIMA-FKS-**(Polyester mit Folienbelägen) und **WIMA-FKC-Kondensatoren** (Polycarbonat) sind Ergänzungstypen im unteren Kapazitätswertebereich. WIMA-FKC-Kondensatoren werden für frequenzbestimmende Kreise in eingeeengten Kapazitätstoleranzen geliefert. Günstiger Verlustwinkel und geringer TKC!

Fordern Sie bitte unseren Katalog an!

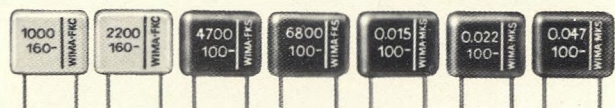Wir liefern Ihnen optimale Bauelemente für die Elektronik von heute und morgen!




WILHELM WESTERMANN
Spezialfabrik für Kondensatoren

68 Mannheim 1 · Augusta-Anlage 56 · Postfach 2345 · Telefon: (0621) 4080 12 · Fernschreiber Nr. 04/62237

VALVO

Bauelemente für
die gesamte Elektronik

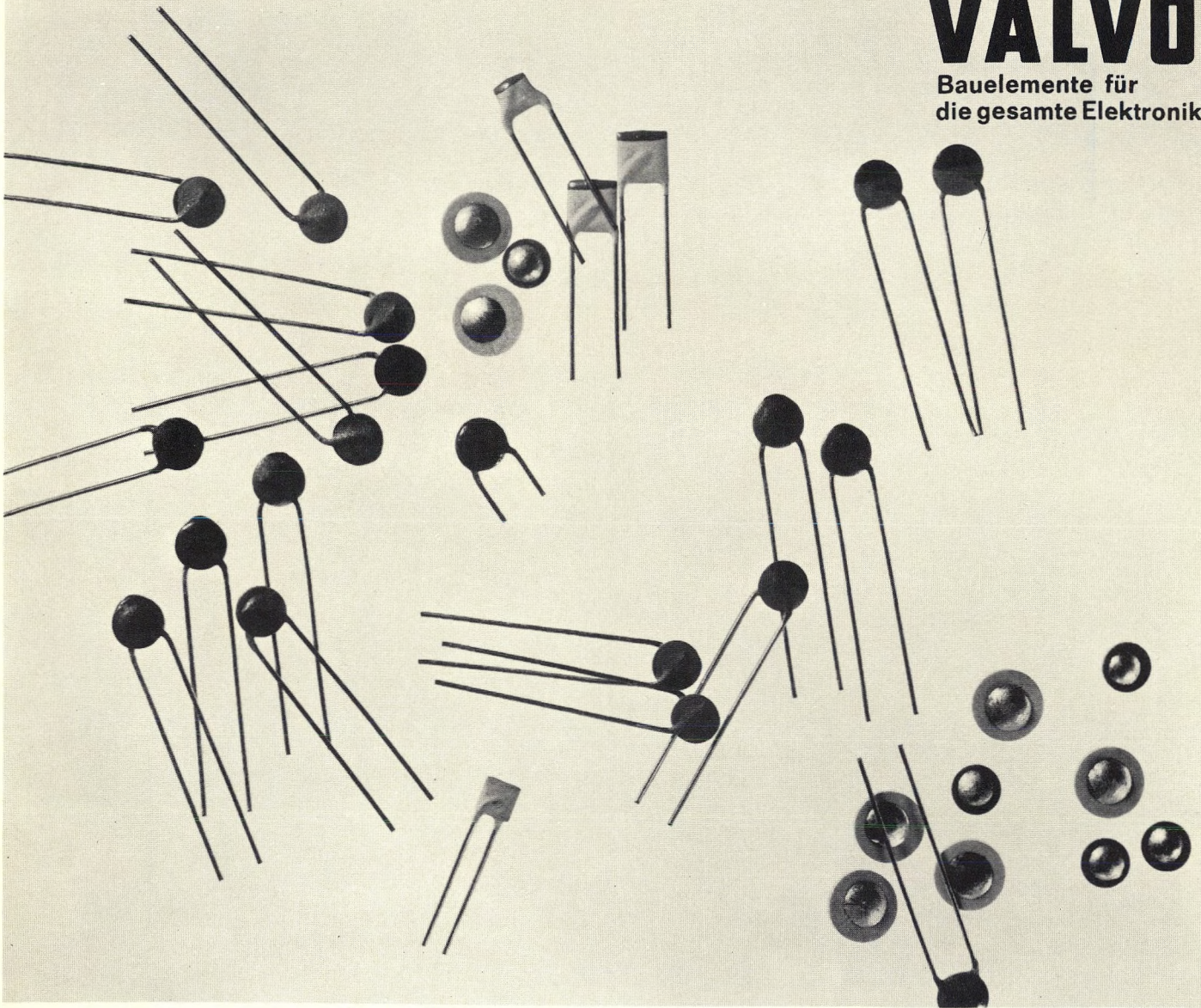

A 0568/8491

Keramik-Scheibenkondensatoren Programmerweiterung

Erweitertes TK_C- und C-Spektrum bei Miniatur- Scheibenkondensatoren Ep 40 V -

(Neue Reihen sind hervorgehoben)

Typ IB: P 100, NP 0, **N 075**, N 150, N 220,
N 470, N 750, **N 1500**,
1 pF bis 390 pF

Typ II: 180 pF bis 22000 pF

Rastermaß: 2,5 mm (normal) oder 5 mm
Drahtanschlüsse auf Wunsch gekürzt

Erweitertes C-Spektrum bei Scheibenkondensatoren Sp 5 und Sp 8 400 V -

Typ IB: 0,5 pF bis 100 pF

Typ II: 27 pF bis 3900 pF (für 250 V- bis
6800 pF)

Rastermaß: 5 mm

Drahtanschlüsse auf Wunsch gekürzt

Scheibenkondensatoren ohne Drahtanschlüsse Se 5 und Se 8 400 V -

Typ IB: P 100, NP 0, N 075, N 150, N 220,
N 470, N 750, N 1500,
0,5 bis 68 pF

Typ II: 27 pF bis 2200 pF



VALVO GmbH Hamburg