

ГЛАВА II

ПЕРЕДАТЧИК

§ 1. Назначение

Передатчик предназначен для генерирования, усиления и передачи в антенну энергии высокой частоты.

Передатчик состоит из возбудителя дискретного спектра частот, двух промежуточных каскадов, работающих в режиме прямого усиления или удвоения частоты и оконечного каскада-усилителя мощности.

Примененный в данном передатчике возбудитель с дискретным спектром частот является многоакадным устройством (имеет три основных каскада), поэтому последующие каскады передатчика должны бы иметь нумерацию IV, V и VI. Но в связи с тем, что передатчик радиостанции Р-820М является модернизацией передатчика Р-820, с целью унификации нумерации каскадов передатчика сохранена прежней: промежуточные каскады—III и IV, а выходной—V каскад. В состав передатчика входит также антенный контур для работы на симметричную и несимметричную антennы.

Диапазон возбудителя 1,5—3,0 Мгц. Диапазон всего передатчика 1,5—12 Мгц получается путем удвоения частоты в третьем и четвертом каскадах передатчика. Весь диапазон передатчика разбит на три поддиапазона, согласно приведенной таблице:

№№ диапазонов передатч.	Частоты по каскадам в Мгц			
	возбудитель ВД-54	III-й каскад	IV-й каскад	V-й каскад
I	1,5—3	1,5—3	1,5—3	1,5—3
II	1,5—3	3—6	3—6	3—6
III	1,5—3	3—6	6—12	6—12

Из таблицы видно, что на первом поддиапазоне все каскады передатчика работают в режиме прямого усиления.

На втором поддиапазоне III каскад работает в режиме удвоения, IV и V—в режиме прямого усиления.

На III поддиапазоне III и IV каскады работают в режиме удвоения, а V—в режиме прямого усиления.

Таким образом, в результате применения умножения частоты (двух последовательных удвоений) диапазон возбудителя оказалось возможным ограничить пределами от 1,5 до 3-х Мгц, что составляет перекрытие по частоте, равное двум, в то время, как перекрытие всего диапазона передатчика равно восьми.

Это обстоятельство является весьма важным, так как уменьшение перекрытия по частоте возбудителя в значительной мере облегчает получение высокой степени устойчивости работы системы автоподстройки частоты, а также обеспечение лучшей стабильности частоты возбудителя.

Кроме того, применение в промежуточных каскадах удвоения частоты приводит также к более устойчивой работе передатчика в отношении отсутствия самовозбуждения, так как контуры предыдущих и последующих каскадов оказываются настроенными на разные частоты.

Передатчик конструктивно выполнен в виде шкафа с габаритными размерами 900×800×950мм с пятью выдвижными элементами.

В первом элементе передатчика размещен возбудитель дискретного спектра частот.

Во втором элементе—III и IV каскады передатчика.

В третьем элементе—выходной (V) каскад передатчика.

В четвертом элементе размещены антенный контур.

В пятом элементе передатчика размещены модулятор с панелью управления передатчиком.

Вес передатчика 650 кг.

§ 2. Принцип работы передатчика

Принципиальная схема передатчика представлена на чертеже ЯР2.013.006 СХЭ.

Схема передатчика вычерчена поэлементно с указанием границ элементов штрих-пунктирными линиями и их номеров.

Во избежание слишком больших габаритов общей схемы, затрудняющих пользование ею при эксплуатации, и учитывая, что схема возбудителя ВД-54 по сравнению с остальной схемой передатчика очень сложна, на общей схеме передатчика она не приведена. Не приведена также и схема ВСР-5У. В общей схеме передатчика, в отделье элемента № 1 и ВСР-5У, приведены только колодки, с помощью которых они включаются в схему, с указанием номеров проводов и их назначения.

1. Возбудитель дискретного спектра частот

Как уже указывалось, возбудитель дискретного спектра частот представляет сложное устройство, имеющее вид законченного самостоятельного прибора, со своей схемой и описанием.

Поэтому для тщательного изучения возбудителя необходимо пользоваться его схемой и описанием.

2. Третий каскад

Третий каскад передатчика, следующий непосредственно за возбудителем, предназначен для усиления колебаний высокой частоты, поступающих с возбудителя.

На первом поддиапазоне передатчика третий каскад работает в режиме прямого усиления колебаний, а на втором и третьем поддиапазонах — в режиме удвоения частоты.

Для получения на контуре большого напряжения второй гармоники угол отсечки анодного тока выбирается близким к 60° — 70° .

В третьем каскаде передатчика применена одна лампа типа ГУ-50 (см. рис. 3). Напряжение накала 12,6 вольта подается проводами 1 и 2". Напряжение смещения минус 60—70 в на управляющую сетку подается с потенциометра 116 через сопротивление 74.

Конденсатор 73 блокирует цепь смещения по высокой частоте.

На экранную сетку лампы подается ± 250 вольт от выпрямителя экранных сеток В-2, находящегося в общем выпрямителе ВСР-5У, через гасящее сопротивление 76. По высокой частоте экранная сетка заблокирована на катод лампы конденсатором 77. Защитная (пентодная) сетка соединяется с катодом.

Напряжение питания анодной цепи, равное 600 вольтам, подается проводом 4 от выпрямителя ВСР-5У.

Напряжение возбуждения на управляющую сетку третьего каскада снимается с емкостного делителя, состоявшегося переходным конденсатором 315, находящимся в выходном каскаде возбудителя, и конденсатором 72. Оба конденсатора совместно с емкостью монтажа входят в контур выходного каскада возбудителя. Так как емкость монтажа у различных возбудителей различна, то для подбора емкости контура и лучшего согласования выхода возбудителя с сеточной цепью третьего каскада передатчика используется подстроенный конденсатор 72.

Подстройка производится при заводской регулировке передатчика и в процессе эксплуатации не меняется.

В анодной цепи лампы включен колебательный контур, элементом плавной настройки которого является варистор 84.

Необходимые переключения в анодном контуре 3-го каскада для работы в режиме прямого усиления или удвоения осуществляются переключателем 83, механически связанным с главным переключателем поддиапазонов.

На третьем поддиапазоне замкнуты контакты «в» и «д» переключателя поддиапазонов. При этом колебательный контур составляется варистором 84, подстроенным дросселем 85 и воздушным конденсатором 82. Емкость конденсатора 82 и индуктивность подстроенного дросселя 85 подбираются при заводской настройке передатчика из условия получения необходимого перекрытия по диапазону и сопряженной настройки с четвертым каскадом.

На втором поддиапазоне контакты «в» и «д» переключателя поддиапазонов размыкаются и замыкаются контакты «б» и «г». При этом поминальные величины индуктивности и емкости контура остаются такими же, какими они были на третьем поддиапазоне (конденсаторы 81 и 82, а также дроссели 85 — одинаковы и их замена производится из соображений упрощения сопряжения с контуром четвертого каскада).

На первом поддиапазоне замкнуты контакты «а» и «г» переключателя поддиапазонов. Колебательный контур составляется той же индуктивностью, что и на втором поддиапазоне, а емкость — конденсаторами 79 и 80.

Благодаря увеличению емкости контура, его резонансная частота на первом поддиапазоне понижается в два раза.

Конденсатор 78 (блокировочный) замыкает перемычку составляющую анодного тока на корпус. Дроссель 117 предохраняет цепь питания от пропилювания в них токов высокой частоты.

Штекерное гнездо 113 с шунтом 118 предназначено для измерения анодного тока при помощи миллиамперметра 114, заблокированного конденсатором 106.

3. Четвертый каскад

Четвертый каскад передатчика (см. рис. 4) предназначен для усиления мощности до величины, необходимой для нормального возбуждения выходного каскада.

Четвертый каскад собран на двух параллельно включенных лампах типа ГУ-50 и работает в режиме прямого усиления на первом и втором диапазонах и в режиме удвоения на третьем поддиапазоне.

Питание накала ламп осуществляется по той же цепи, что и в предыдущем каскаде.

Ностоящее напряжение смещения на управляющие сетки ламп подается с потенциометра 116 через шунт прибора 119 и сопротивление 89. На сопротивлении 89 образуется дополнительное автоматическое смещение за счет сеточных токов. Величина сеточных токов может быть измерена через штекерное гнездо 113. Цепь сеточного смещения заблокирована конденсатором 88.

Напряжение питания экранных сеток ламп четвертого каскада +250В поступает с выпрямителя ВСР-5У проводом 3 через сопротивление 92.

На высокой частоте экранные сетки заблокированы конденсатором 91. Защитные сетки соединены с катодом.

Напряжение постоянного тока на аноды четвертого каскада, равное 600 вольтам, поступает с ВСР-5У по проводу 4 через шунт прибора 120 и анодный дроссель 95. Цепь анодного питания на высокой частоте заблокирована конденсатором 101. Для контроля анодного тока в цепи питания предусмотрено штекерное гнездо 113.

Напряжение возбуждения на управляющие сетки ламп поступает через разделительный конденсатор 87.

Анодный контур четвертого каскада настраивается переменной индуктивностью, составленной из 2-х вариометров 93, роторы и статоры которых соединены последовательно на всех поддиапазонах. Сами вариометры на первом и втором поддиапазонах соединяются последовательно, а на третьем поддиапазоне—параллельно.

Необходимые переключения в анодном контуре четвертого каскада для обеспечения работы в режиме прямого усиления или удвоения осуществляются переключателем 97, механически связанным с главным переключателем поддиапазонов.

На третьем поддиапазоне (работа в режиме удвоения) замкнуты контакты «а» и «и». При этом вариометры соединяются параллельно и вместе с дросселями 94 и 96 образуют индуктивность контура. Емкость контура образуется начальной емкостью схемы, емкостным потенциометром, составленным из переходных конденсаторов 104 и 107 и входной емкостью ламп пятого каскада.

На втором поддиапазоне (работа в режиме прямого усиления) замкнуты контакты «ж», «з» и «м».

При этом вариометры соединяются последовательно и совместно с теми же дросселями образуют индуктивность контура. В емкостную ветвь дополнительно подключается подстроочный конденсатор 98.

На первом поддиапазоне замкнуты контакты «к», «л» и «м». При этом индуктивность контура остается той же, что и на втором поддиапазоне, а в емкостную ветвь подключаются постоянные конденсаторы 102, 103, подстроенный конденсатор 99, отключается подстроочный конденсатор 98.

Дроссель 94 является подстрочным на третьем поддиапазоне, а 96—на первом и втором поддиапазонах. При помощи этих дросселей ведется укладка поддиапазонов каскада и симметрирование индуктивностей вариометров. Наличие двух штук каждого вида дросселей обусловлено необходимостью симметрии контура четвертого каскада, который, как это видно из схемы, создает противофазное возбуждение сеток ламп ГУ-81М выходного каскада. Для симметрирования контура включен также и балансный конденсатор 100, уравновешивающий выходную емкость лампы ГУ-50.

Величины подстречных емкостей, индуктивностей подбираются при заводской регулировке и в процессе эксплуатации не меняются.

4. Выходной (пятый) каскад

Пятый каскад (см. рис. 5) является выходным каскадом передатчика, предназначенный для усиления мощности колебаний высокой частоты.

Выходной каскад передатчика собран по двухтактной схеме с общим анодным контуром и работает на двух лампах ГУ-81М.

Двухтактное построение схемы создает противофазное напряжение, подводимое к антенному контуру настройки симметричной антенны, а общий анодный контур обеспечивает равномерную нагрузку обеих ламп каскада вне зависимости от того, подключается антенный контур к двум плечам (симметричная антenna) или к одному плечу (несимметричная антenna).

Диапазон частот этого каскада, как и всего передатчика, разбит на три поддиапазона: 1,5—3,0 Мгц; 3—6 Мгц и 6—12 Мгц.

Напряжение накала ламп, равное 12,6 вольта, подается через регулировочное (гасящее) сопротивление 220, размещенное в корпусе передатчика.

Для защиты нитей накала ламп от токов высокой частоты последние заблокированы на корпус конденсаторами 128.

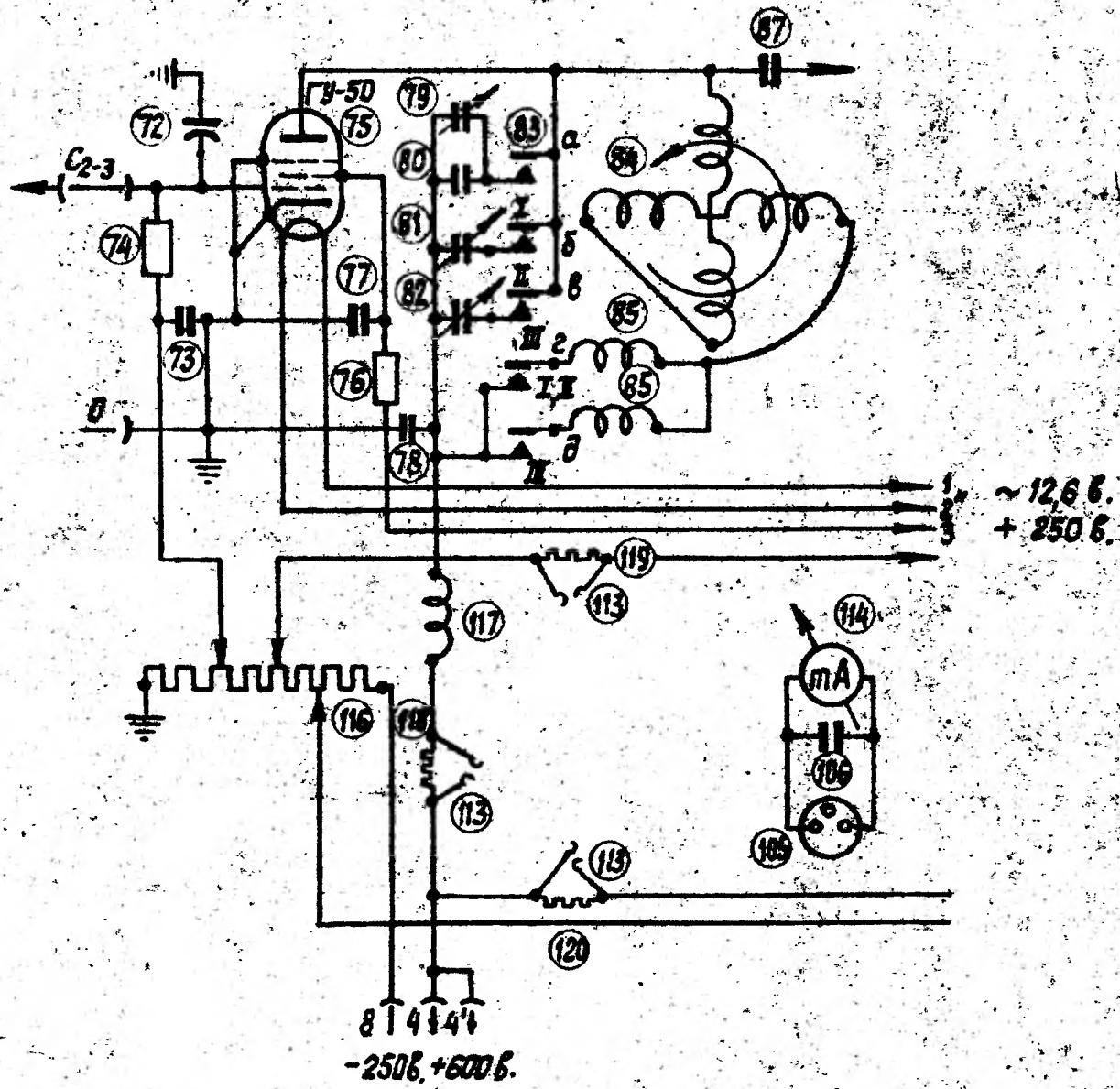


Рис. 3

Принципиальная схема 3^{го} каскада

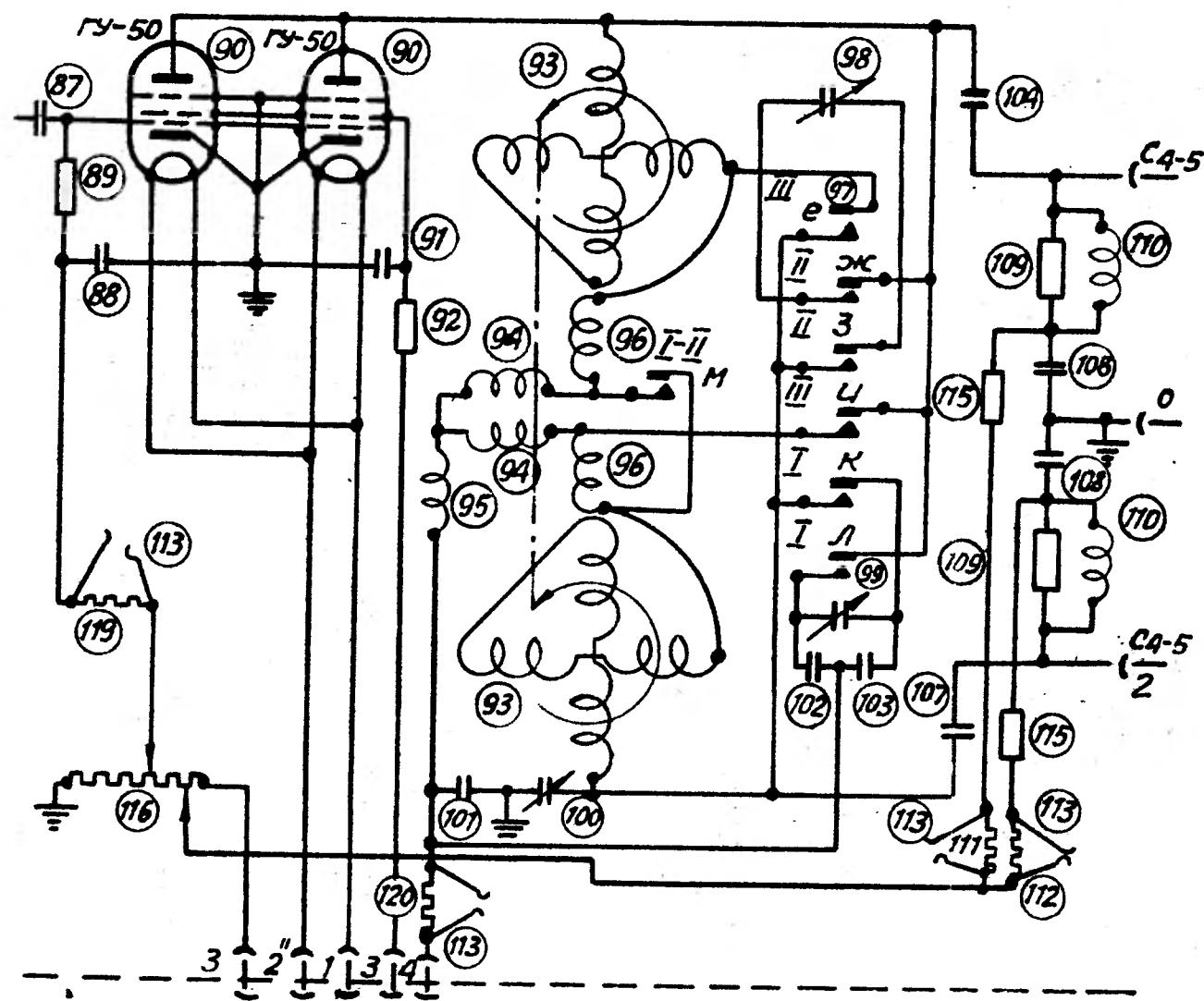


Рис. N 4

Принципиальная схема 4^{го} каскода.

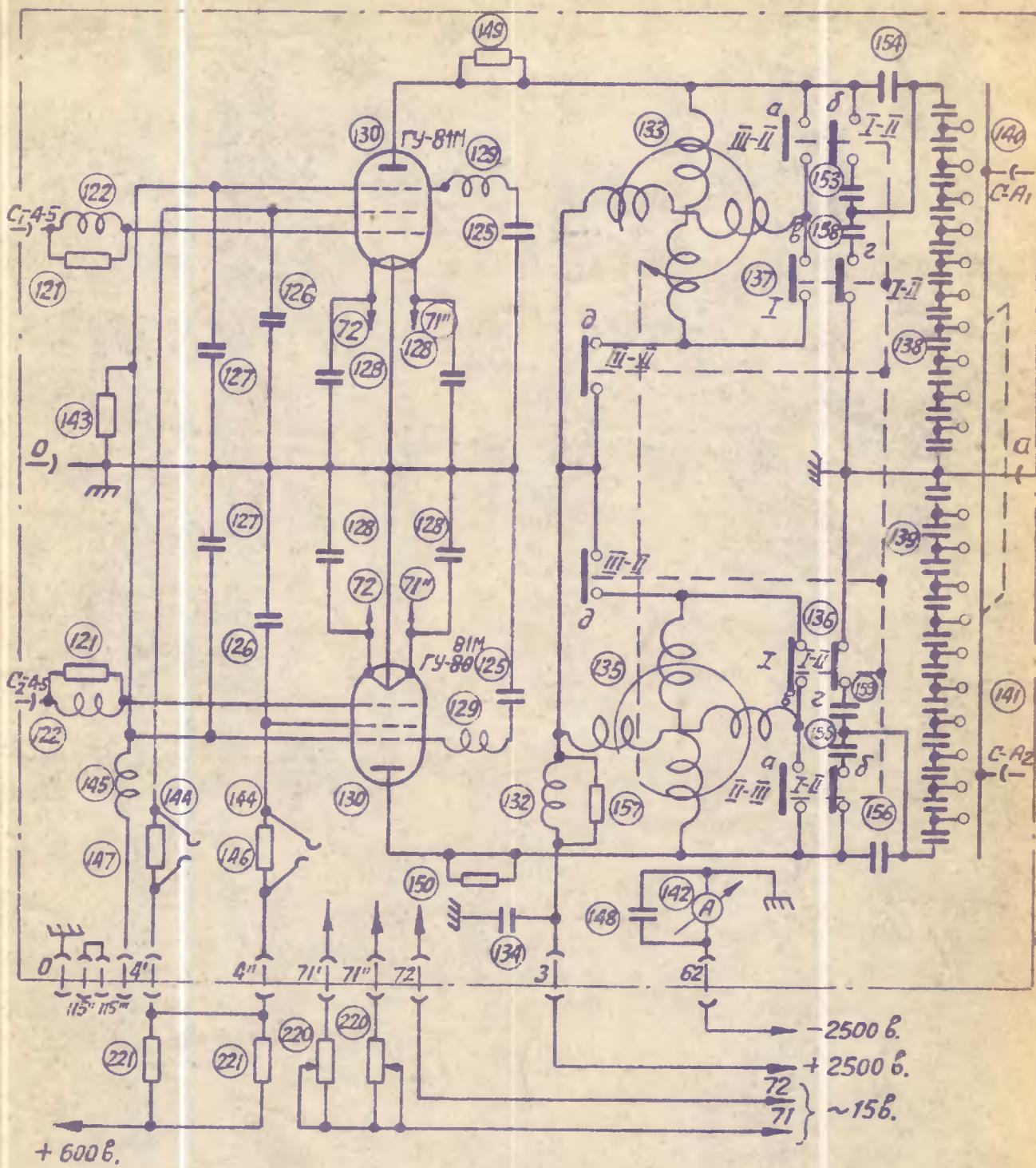


Рис. № 5

Принципиальная схема 520 каскада

Напряжение смещения на управляющие сетки ламп ГУ—81М подается с потенциометра сеточного смещения 116, расположенного во втором элементе, через шунты 111 и 112, сопротивления 115, дроссели 110 и дроссели 122. Цепь источника сеточных смещений заблокирована конденсаторами 108.

Управляющие сетки ламп пятого каскада связаны с анодным контуром четвертого каскада через разделительные конденсаторы 104 и 107.

Для исключения резонансных явлений дроссели 110 намотаны из константанового провода и зашунтированы сопротивлениями 109.

Для предотвращения возможности возникновения паразитных колебаний непосредственно у входа управляющей сетки каждой лампы включены безындуктивные силовые сопротивления 121, зашунтированные дросселями 122.

На экранные сетки ламп ГУ—81М подводится напряжение 600 вольт через гасящие сопротивления 221 и шунты к прибору 146, 147. По высокой частоте экранные сетки заблокированы конденсаторами 126.

Пентодные (защитные) сетки ламп пятого каскада в телеграфном режиме через блокировочный дроссель 145 соединены с корпусом, а в телефонном режиме на них подается отрицательное смещение порядка 170—180 вольт с потенциометра смещения 326, находящегося в модуляторе.

Сопротивление 143 является нагрузочным сопротивлением модулятора и одновременно служит для предохранения от пробоев блокировочных конденсаторов 125 и 127.

Схема питания анодов мощного каскада последовательная. На аноды ламп через блокировочный дроссель 132, зашунтированный сопротивлением 157, подается напряжение +2500 вольт. Конденсатор 134 блокирует цепь питания от токов высокой частоты.

Для контроля загрузки каскада и правильности настройки антенны в минусовую цепь анодного питания включен амперметр 142, заблокированный от токов высокой частоты конденсатором 148.

Использование в мощном каскаде ламп с большой крутизной характеристики привело к необходимости принять ряд мер для устранения возможности возникновения самовозбуждения каскада.

К этим мерам относятся:

1. Рациональный монтаж каскада.

2. Включение в цепь верхних выводов защитных сеток антипаразитных дросселей 129, служащих для предотвращения возникновения паразитных колебаний ультравысоких частот.

3. Установка в цепи управляющих сеток антипаразитных сопротивлений 121 и дросселей 122.

4. Шунтирование, по мере надобности, анодных проводов силовыми сопротивлениями.

Контур мощного каскада симметричный, индуктивная ветвь составлена из двух последовательно включенных вариометров 133, 135.

На первом поддиапазоне статор и ротор каждого вариометра соединяются последовательно (замкнуты контакты «в»), а на втором и третьем—параллельно (замкнуты контакты «а» и «д»).

На третьем поддиапазоне емкость контура одного плеча составлена последовательно включенными конденсаторами 154 и емкостным потенциометром связи с антенным контуром 138.

На первом и втором поддиапазонах параллельно этим последовательным цепочкам включаются конденсаторы 153 и 158 посредством замыкания контактов «б» и «г». Аналогично образуется вторая ветвь контура.

Вся коммутация контура обеспечивается переключателями 136 и 137.

Пятый каскад на всех трех поддиапазонах работает в режиме усиления, обеспечивая перекрытие по частоте от 1,5 до 12 Мгц; связь мощного каскада с антенным контуром емкостная.

Величина связи мощного каскада с антенным контуром переменная и осуществляется с помощью переключателя на 11 положений. В случае работы передатчика на симметричную antennу связь берется от обоих плеч контура, а при работе на несимметричную antennу—с одного плеча. Эта коммутация осуществляется переключателем антени.

Наличие хорошо сбалансированного контура с общим контурным током приводит в обоих случаях к равномерному распределению вносимого antennой сопротивления, а следовательно, и к равномерной нагрузке каждой из лами.

5. Антенный контур

Антенный контур (см. рисунок 6) предназначен для обеспечения передачи энергии высокой частоты из анодного контура выходного каскада передатчика в antennу, на которую работает в данном случае передатчик.

Необходимость такого контура возникает вследствие того, что подключение антенны непосредственно к анодному контуру вносит в него реактивные сопротивления, приводящие к его расстройке и увеличению потерь, а следовательно, к уменьшению полезной мощности в antennе.

Антенный контур с помощью переключателя «С—И» коммутируется соответственно для работы на симметричную или несимметричную antennу.

Для работы на симметричную antennу схема antennного контура преобразуется в два одинаковых плеча (рис. 7а). В каждом плече включены: катушка переменной индуктивности 171, последовательные конденсаторы 168, 169, 170, параллельные конденсаторы 173, 174, переключа-

тель последовательных конденсаторов 179 и переключатель параллельных конденсаторов 172. Последовательные конденсаторы антенного контура предназначены для компенсации индуктивного сопротивления антенны. Так как емкость этих конденсаторов меняется скачками, то их реактивное сопротивление берется с избытком, который компенсируется катушками переменной индуктивности.

Параллельные конденсаторы предназначены для обеспечения лучшей передачи мощности в антенну при больших значениях ее активного сопротивления. При этом точная настройка осуществляется теми же катушками переменной индуктивности. Сопротивление 175 замыкает неиспользуемую часть катушек индуктивности для уменьшения потерь.

Связь антенного контура с анодным контуром пятого каскада осуществляется через емкостные потенциометры связи со ступенчатой регулировкой, что в совокупности с элементами настройки антенного контура позволяет нагружать передатчик на полную мощность при весьма широких разбросах как активного, так и реактивного сопротивлений антенны.

Для облегчения настройки антенны применен стрелочный индикатор 177.

В положении «II» переключателя С-II антенный контур переключается для работы на несимметричную антенну типа штырь.

Его схема (рис. 7б) составляется теми же переменными индуктивностями, включеннымми последовательно, последовательными и параллельными конденсаторами одного плеча.

Параллельные и последовательные конденсаторы второго плеча отключаются.

Переключение элементов настройки контура производится теми же переключателями.

На частотах выше 3,3 Мгц антенный контур дает вторую настройку при большой индуктивности, вызывающую пробой в нем.

Для предотвращения такого явления на частотах выше 3,3 Мгц одна из индуктивностей контура закорачивается переключателем последовательных конденсаторов в положениях 1, 2, 3.

Настойка контура производится по прибору 177, включенному в схему индикатора.

Индикатор настройки антенны состоит из трансформатора тока 204, излучаемое напряжение в котором детектируется германием диодом 209 и через диод 182 поступает на нагрузку (см. схему передатчика). Нагрузкой диода является сопротивление 181. Выпрямленный ток измеряется миллиамперметром 177, заблокированным конденсатором 178.

Для изменения чувствительности индикатора параллельно ему тумблером 187 подключается сопротивление 186.

Схема индикатора настройки симметричной антенны аналогична.

6. Модулятор передатчика

Модулятор предназначен для изменения амплитуды тока высокой частоты в соответствии с передаваемым звуковым сигналом.

В передатчике радиостанции Р-820М модуляция осуществляется путем изменения напряжения на защитных сетках лами ГУ-81М выходного каскада. Такой вид модуляции требует небольшой мощности модулятора, так как модуляционная характеристика расположена в области отрицательных напряжений на пепгодной сетке и работа происходит без сеточных токов.

При неизменных напряжениях на остальных электродах лампы величина амплитуды первой гармоники анодного тока, а следовательно, и величина тока в антenne зависят от напряжения на защитной сетке лампы, как это показано на рис. 8. Кривая а-б-в носит название статической модуляционной характеристики. На прямолинейном участке характеристики от точки «а» до точки «в» величина амплитуды первой гармоники анодного тока I_1 изменяется пропорционально изменению напряжения на защитной сетке E_s . Следовательно, при изменении модуляционного напряжения на защитной сетке относительно постоянной величины смещения E_s , соответственно будет изменяться величина колебательного тока в анодной цепи лами.

Модулятор (рис. 9) представляет собой четырехкаскадный усилитель низкой частоты, собранный на трех лампах 12Ж1Л и одной выходной лампе ГУ-50.

Первый каскад собран по реостатной схеме и работает на лампе 271. К этому каскаду предъявлены особо жесткие требования в отношении фона переменного тока. Для уменьшения фона входная цепь собрана на сопротивлениях. С сопротивления анодной нагрузки 268 усиленное напряжение через разделительный конденсатор 274 поступает на второй каскад.

Второй каскад модулятора является основным каскадом усиления. Он также собран по реостатной схеме на лампе 12Ж1З.


Отрицательное напряжение смещения на сетку лампы 284 подается автоматически с сопротивлением 287, заблокированного по звуковой частоте емкостью 286.

Для уменьшения полосовых искажений и исправления частотной характеристики второй каскад охвачен отрицательной обратной связью по напряжению (конденсатор 275 и сопротивление 281). С сопротивления нагрузки 280 через емкость 288 усиленное напряжение звуковой частоты поступает на вход антифонного фильтра, состоящего из сопротивлений 289, 290, 294 и конденсаторов 291, 292 и 293 (рис. 10).

Антифонный фильтр, включенный в цепь между вторым каскадом и ограничителем, настроен на частоту сети 50 гц.

Фильтр собран по схеме двойного Т-образного RC моста.

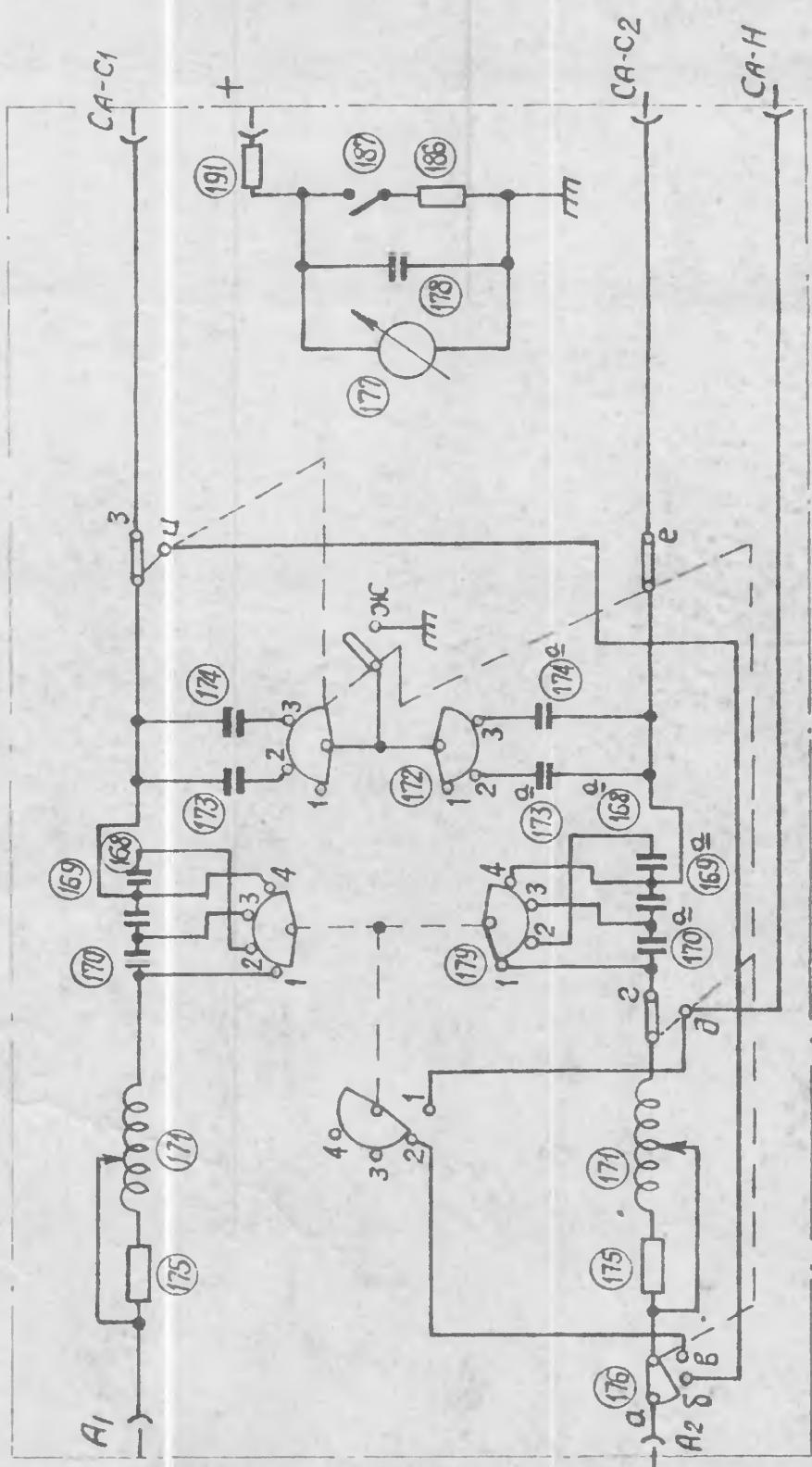Двойной Т-образный мост состоит из двух параллельно соединенных RC мостов: I-ый



	α	δ	β	σ	ϵ	η	μ
$\alpha_{\text{ном}}$	•	•	•	•	•	•	•
c	•	•	•	•	•	•	•
H	•	•	•	•	•	•	•

Рис. №6 Антенненный концентратор

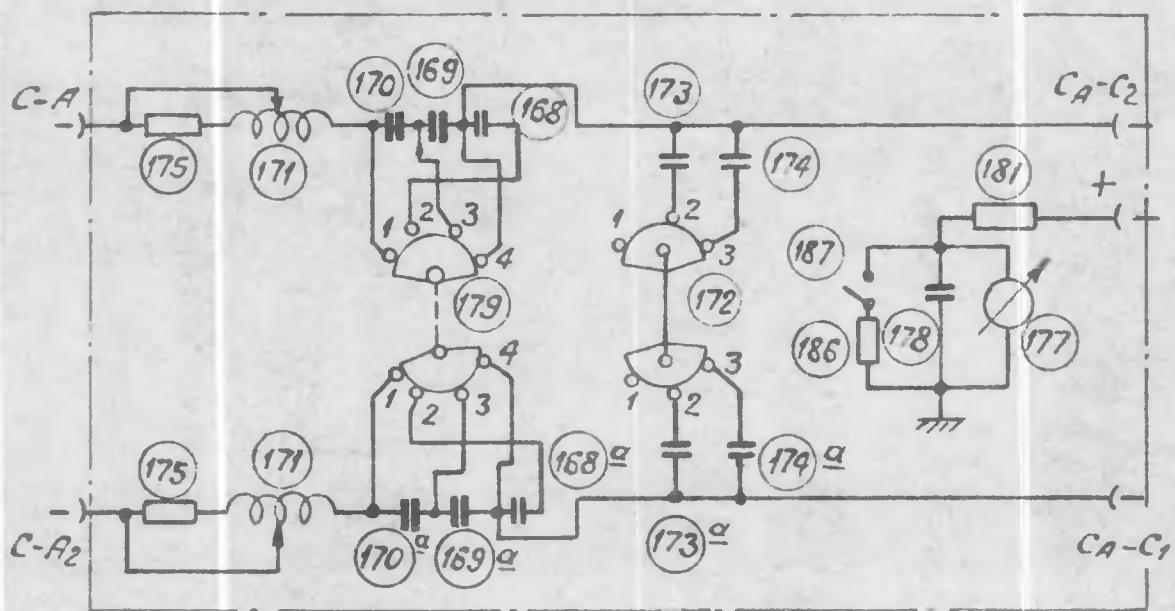


Рис. 7^а Схема антеннного контура
при работе на симметричную
антенну.

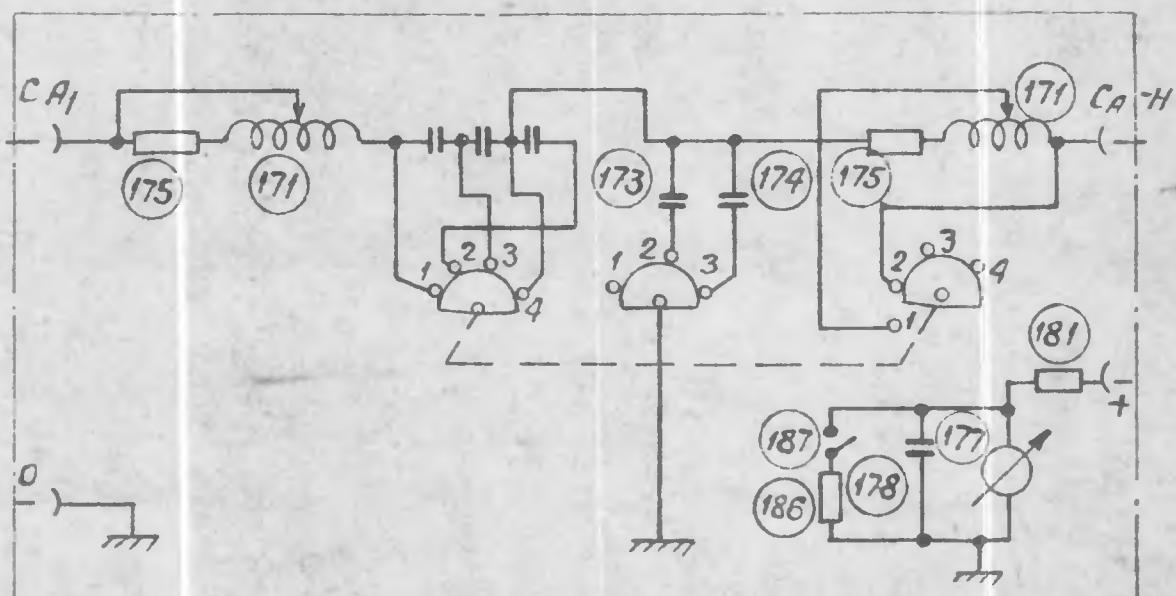


Рис. 7^б Схема антennного контура при
работе на несимметричную антенну.

мост состоит из сопротивлений 289, 290 и емкости 291. 2-й мост состоит из емкостей 292, 293 и сопротивления 294.

Из теории четырехполюсников известно, что при определенных соотношениях между величинами элементов RC мостов на частоте, называемой частотой квазирезонанса (в нашем случае 50 герц), коэффициент передачи четырехполюсника близок к нулю, а вдали от этой частоты коэффициент передачи близок к единице. Это свойство двойных Т-образных RC мостов используется в антифонном фильтре для подавления фона сети переменного тока.

Усиленное и отфильтрованное от фона напряжение подается на ограничитель, собранный по схеме последовательного диодного ограничения.

Как видно из рис. 11, диоды лампы 6Х6С ограничителя включены в цепь последовательно. График работы ограничителя представлен на рис. 12.

Пока напряжение звуковой частоты не достигло величины порога ограничения, оба диода открыты и схема принимает вид, представленный на рис. 13.

Звуковое напряжение в данном случае поступает на сетку третьего каскада без ограничения.

При напряжении звуковой частоты, превышающем порог ограничения, положительный полупериод напряжения, выделяющийся на сопротивлении 295, закрывает диод D_1 , создавая обрыв цепи усиления (участок «а—б» рис. 12). При этом на сопротивлении 297 выделяется положительное напряжение, равное напряжению ограничения, которое усиливается остальными каскадами модулятора до тех пор, пока мгновенное значение напряжения не станет ниже порога ограничения (точка «б» рис. 12).

Диод D_2 при этом все время открыт.

При превышении порога ограничения отрицательный полупериод напряжения, подобно положительному, ограничивается диодом D_2 (участок «в—г»). При этом отрицательный полупериод, свободно проходя через диод D_1 , выделяется на сопротивлении 297, запирая диод D_2 .

Сопротивление 298 служит для регулировки порога ограничения путем подачи большего или меньшего положительного напряжения на диоды ограничителя.

Переменное сопротивление 303 в катоде диода D_3 предназначено для регулировки симметрии ограничения положительной и отрицательной полуволны.

Сопротивления 340 и 304, включенные последовательно с потенциометрами 298 и 303, служат для уменьшения пределов регулировок и делают их более плавными.

Ограничение амплитуды модулирующего напряжения необходимо в основном при одновременном буквопечатании и телефонии, когда перемодуляции может привести к своему отдельных элементов программы буквопечатания, при работе же только телефоном ограничение может приводить к добавочным искажениям, вследствие этого в модуляторе предусмотрен выключатель 300 ограничения. Принцип его действия заключается в подаче на ограничитель дополнительного отпирающего напряжения, сдвигающего точку ограничения до 100-процентной модуляции.

После ограничителя напряжение поступает на сетку третьего каскада.

Третий каскад собран по реостатной схеме на лампе 308 типа 12Ж1Л (лампа используется в триодном включении). Усиленный каскадом напряжение с сопротивления 307 через конденсатор 309 поступает на управляющую сетку четвертого (выходного) каскада модулятора.

Четвертый каскад собран на лампе 316 типа ГУ—50. Анодной нагрузкой каскада является первичная обмотка выходного (модуляционного) трансформатора 320.

Со вторичной обмотки трансформатора 320 напряжение поступает на пентодные (защитные) сетки ламп выходного каскада передатчика.

При этом следует учесть, что цепь пентодной сетки защищирована конденсаторами, блокирующими ее от токов высокой частоты. Эти конденсаторы являются нагрузкой модулятора.

Общая емкость конденсаторов, блокирующих пентодные сетки ламп мощного каскада, примерно 10000 пФ.

Коэффициент усиления модулятора есть отношение величины его выходного напряжения к входному. Выходное напряжение для достижения 100 проц. модуляции должно быть порядка 120 вольт; микрофон МЭМ—60, примененный в радиостанции, развивает напряжение $4\frac{1}{2}$ мВ.

Таким образом, общий коэффициент усиления модулятора должен быть равен $K=30000$. Эту величину, несмотря на применение отрицательной обратной связи, обеспечивают четыре каскада основной цепи модулятора.

Как видно из схемы, целью отрицательной обратной связи охвачены лампы двух последних каскадов модулятора. Благодаря этому, уменьшаются искажения, получаемые как из-за нелинейности характеристики ламп, так из-за нелинейных свойств модуляционного трансформатора. Модулятор может работать от электромагнитного микрофона МЭМ—60, ларингофона и телефонного аппарата ТАН—43.

При постоянстве амплитуды напряжения высокой частоты на управляющих сетках ламп выходного каскада передатчика глубина модуляции определяется в основном величиной модулирующего звукового напряжения, получаемого на выходе модулятора. Поэтому для контроля глубины модуляции в передатчике использован вольтметр с выпрямителем 342, измеряющий переменное напряжение звуковой частоты на выходе модулятора (см. рис. 14).

Стрелочный прибор этого вольтметра отградуирован в процентах глубины модуляции и обеспечивает удовлетворительную точность отсчета во всей полосе модулирующих частот от 200 до 5000 герц. С помощью переключателя этот же прибор может быть использован как миллиампер-

метр, указывающий величину анодных токов отдельных каскадов при подключении его параллельно шунтам данных каскадов.

Величины шунтов выбраны такими, чтобы токи всех каскадов в случае исправности схемы и лами давали отклонение стрелки миллиамперметра в пределах сектора, учитывающего разброс параметров ламп.

7. Панель управления передатчиком

Панель управления находится на пятом элементе передатчика, в котором размещен модулятор, и предназначена для управления передатчиком. На панели управления находятся переключатель рода работы 343, тумблер включения высокого напряжения 314, тумблер предварительного включения накала лами модулятора 345, сигнальные лампочки включения накала 344 и высокого напряжения 324, штекерное гнездо для контроля частоты возбудителя 255, кнопка 253, дублирующая телеграфный ключ, и гнезда для ключа 249, а также разъем для подключения электромагнитного микрофона МЭМ—60 261.

Работа схемы панели управления передатчиком рассматривается ниже в главе VII настоящей инструкции.

§ 3. Конструкция

Все детали передатчика смонтированы в выдвижных элементах, заключенных в общий корпус. Корпус передатчика выполнен в виде каркаса из 4-х литых блоков, соединенных между собой болтами. На задней стенке корпуса передатчика располагается кинематическая система (система приводов) переключения поддиапазонов, а также колодки с губками и ловители для включения выдвижных элементов передатчика.

Сверху, на передатчике, крепятся антенные вводы для симметричной и несимметричной антенн. Вводы расположены над отсеком антенного элемента и соединяются с элементом № 4 при помощи контактных губок и ножек.

Кроме антенных вводов сверху передатчика крепится мотор вентиляции передатчика типа ДТ-75М с двумя центробежными вентиляторами и патрубками для вытяжки воздуха.

В корпусе передатчика располагаются 5 выдвижных элементов. Элементы крепятся к корпусу четырьмя болтами каждый по углам передней панели.

На передних панелях элементов расположены органы управления передатчиком: ручки настройки, ручка переключения поддиапазонов, приборы, контролирующие работу передатчика, и др.

На задних стенах элементов расположены переходные колодки с ножками, а также гнезда для ловителей. Элементы в корпусе передатчика располагаются в два ряда по горизонтали (см. рис. № 15).

Каскады передатчика смонтированы в следующих элементах: возбудитель (задающий генератор)—в элементе № 1, III и IV каскады—в элементе № 2, V каскад—в элементе № 3, антенный контур—в элементе № 4.

В элементе № 5 смонтированы модулятор и пульт управления.

Рассмотрим конструктивное выполнение каждого элемента.

1. Элемент № 1

В элементе № 1 размещен возбудитель дискретного спектра частот типа «ВД—54».

Описание конструкции возбудителя приведено в техническом описании на него.

2. Элемент № 2

В элементе № 2, в литом силуминовом корпусе, размещены детали III и IV каскадов.

На передней панели элемента № 2 расположены:

а) ручка настройки III и IV каскадов со счетчиком оборотов и стопором;

б) миллиамперметр на 5 ма типа М2001, служащий для измерения величины сеточных и анодных токов III, IV каскадов и сеточных токов V каскада;

в) гнезда для включения штекера от миллиамперметра при измерении токов, указанных в пункте «б»;

г) колодка для подключения кабеля № 45 к прибору;

д) таблица ориентировочной настройки передатчика по IV каскаду.

Внутри элемента № 2 разделен поперечной литой перегородкой на 2 отсека. В переднем отсеке расположен III каскад, а в заднем—IV каскад. Детали III каскада смонтированы на горизонтальном металлическом шасси и вертикальной микролексовой плате. На шасси расположена лампа 75 III каскада типа ГУ—50 и детали цепей питания. На вертикальной плате смонтированы детали колебательного контура с переключателем поддиапазонов. Элементом плавной настройки контура является вариометр 84. Каркас статора вариометра изготовлен из керамики и имеет гребенчатые плавки, в пазах которых уложена обмотка из медного оксидированного провода.

Обмотка статора имеет цилиндрическую форму. Роторная обмотка (шаровая) уложена в пазах взаимно-перпендикулярных керамических дисков. На вариометре укреплены подстроочные дроссели 85, которые служат для настройки каскада при его регулировке. Индуктивность

этих дросселей изменяется при настройке путем закорачивания части витков перемычкой. Справа от микролексовой платы на горизонтальном шасси укреплены контурные конденсаторы 80. На левой стороне микролексовой платы укреплен подстроочный конденсатор 81, а на правой — подстроочный конденсатор 82 и переключатель 83 поддиапазонов III каскада.

В заднем отсеке размещены детали IV каскада. Здесь так же, как и в переднем отсеке, детали цепей питания лампы 90 и контурные конденсаторы 102 укреплены на горизонтальном шасси, а детали контура и переключатель поддиапазонов 97 — на вертикальной микролексовой плате. Оба вариометра 93 IV каскада укреплены на левой стенке платы: конструкция их такая же, как и вариометра III каскада, но с другим числом витков роторной и статорной обмоток. На вариометрах укреплены подстроочные дроссели.

Все три вариометра элемента № 2 приводятся в действие одной ручкой управления «настройка III-IV каскада», расположенной на передней панели. Вращение ручки передается через приводной механизм роторам вариометра.

Первоначальная установка роторов вариометра производится на заводе путем вращения винтов на левой боковой стенке элемента, которые затем закрепляются контргайками.

Предупреждение: Регулировать установку роторов путем их относительного смещения в эксплуатации категорически воспрещается!

На правой стороне микролексовой платы помещен переключатель поддиапазонов 97 и подстроочный конденсатор 100; оба переключателя элемента № 2 приводятся в действие с помощью рычажных тяг, связанных с осью, включенной в общую механическую систему переключения поддиапазонов передатчика. С осью этого же привода связан переключатель лампочек освещения шкалы возбудителя, расположенный на нижней части горизонтальной панели.

Под шасси элемента, ближе к передней панели, размещен потенциометр смещения 116, представляющий собой проволочное сопротивление. Необходимая для различных каскадов величина смещения устанавливается перемещением хомутиков при заводской регулировке.

Напряжение возбуждения на сетку лампы III каскада подводится из элемента № 1 через ножевой контакт, укрепленный на микролексовом изоляторе с правой стороны элемента. Такими же ножевыми контактами в заднем отсеке элемента с верхней его части осуществлен выход на V каскад. Питающие напряжения подводятся к элементу № 2 через колодку с двадцатью двумя контактами, укрепленную на задней стенке элемента.

3. Элемент № 3

В элементе № 3 размещен V выходной каскад передатчика. Детали каскада закреплены в литом силуминовом корпусе.

На передней панели расположены:

- а) окно для наблюдения за нагревом анодов ламп ГУ-81М;
- б) ручка и стопор настройки контура V каскада;
- в) ручка переключателя связи с антенным контуром;
- г) амперметр 142 типа М2001, указывающий анодный ток ламп выходного каскада;
- д) два штекерных гнезда 144 для подключения кабеля от миллиамперметра, установленного на втором элементе передатчика при измерении токов экрановых сеток ламп V каскада.

Корпус элемента не имеет сплошных стенок, за исключением передней панели, этим обеспечивается лучшая вентиляция деталей и мощных ламп, температура баллона которых может достигать 300°С.

В левой части элемента расположено металлическое горизонтальное шасси с панелями ламп ГУ-81М и вертикальным экраном между ними. Для того, чтобы вынуть лампу, необходимо снять колышки с выводов анода и защитной сетки, расположенных сверху баллона лампы, и откинуть вверх замок ламповой панели.

После этого лампа может быть выдвинута из обоймы ламповой панели.

Аноды ламп соединяются шинами и медными трубками с переключателями поддиапазонов, непосредственно на этих трубках укреплены антинаразитные брезидуктивные силитовые сопротивления 149, 150.

Правую часть элемента занимают переключатели поддиапазонов, вариометры, переключатели и емкостные потенциометры связи с антенным контуром.

Переключатели поддиапазонов V каскада расположены над вариометрами. Справа от переключателей находится панель с емкостными потенциометрами и переключателями связи с антенным контуром. Емкостный потенциометр связи представляет собой блок конденсаторов со слюдяным диэлектриком. На латунной оси переключателя связи под различными углами заштифтовано 11 контактных губок и один диск. В зависимости от положения ручки переключателя та или иная из 11 губок замыкается с позицией и осуществляется изменение емкости, а значит, и связи.

Элемент № 3 связан с элементом № 4 через контактные позиции, расположенные с правой стороны элемента.

4. Элемент № 4

В элементе № 4 размещен антенный контур для работы на симметричную и несимметричную антенны, состоящий из двух катушек переменной индуктивности со скользящими контактами;

конденсаторов, включаемых параллельно контуру; конденсаторов, включаемых последовательно контуру; сопротивлений, замыкающих неиспользуемые части катушек.

Коммутация элемента для работы на различные антенны производится переключателем «С—Н». При работе на одну из антенн вторая может не отключаться. Параллельные и последовательные конденсаторы коммутируются соответствующими переключателями.

Керамические конденсаторы собраны в виде отдельных блоков, размещенных над переключателями на микалексовых пластинах.

На передней панели элемента расположены:

- а) ручка настройки антеннного контура;
- б) ручка переключателя антенн «С—Н»;
- в) ручка переключателя последовательных конденсаторов;
- г) ручка переключателя параллельных конденсаторов;
- д) прибор-индикатор настройки антенны;
- е) тумблер переключения пределов прибора-индикатора настройки антенны.

5. Э л е м е н т № 5

В элементе № 5 помещены модулятор и панель управления.

Конструктивно элемент № 5 выполнен в виде блока, разделенного на 4 отсека вертикальной и горизонтальной перегородками.

Вертикальная перегородка разделяет корпус элемента на два отсека. В верхней части отсека за передней панелью смонтированы каскады модулятора на лампах 12Ж1Л и ограничитель на лампе 6Х6С.

Лампы 12Ж1Л размещены на плате, закрепленной над горизонтальной перегородкой.

Под этой платой находится проволочные переменные сопротивления для регулировки показаний прибора. Лампа 6Х6С смонтирована на горизонтальной перегородке. На этой же перегородке выполнен монтаж каскадов модулятора.

В переднем отсеке под горизонтальной перегородкой на передней панели смонтирован переключатель рода работ.

В заднем верхнем отсеке помещена лампа ГУ—50 выходного каскада модулятора, модуляционный трансформатор, манипуляционное реле. В нижнем заднем отсеке выполнен монтаж выходного каскада модулятора.

На передней панели элемента размещены:

- а) прибор для измерения глубины модуляции и токов лами модулятора;
- б) сигнальная лампочка включения высокого напряжения;
- в) сигнальная лампочка включения накала;
- г) ручка регулятора глубины модуляции;
- д) тумблер для включения высокого напряжения;
- е) тумблер—переключатель работы модулятора «МЭМ—60»—«ДСЭ»;
- ж) выключатель ограничителя;
- з) ручка переключателя прибора контроля токов лами и глубины модуляции;
- и) ручка переключателя рода работ;
- к) гнезда для телеграфного ключа;
- л) кнопка, дублирующая телеграфный ключ;
- м) колодка для подключения микрофона МЭМ—60;
- н) штекерное гнездо для контроля частоты;
- о) тумблер включения накала лами модулятора.

Блокировка передатчика

Блокировка передатчика осуществляется следующим образом. При выдвижении любого из элементов передатчика (кроме элемента четыре) происходит разрыв цепи питания контакторов высокого напряжения в выпрямителе ВСП—5У, в результате чего высокое напряжение снимается с передатчика. Разрыв цепи контакторов высокого напряжения осуществляется не непосредственно а через цепь, коммутируемую контактором включения накала лами. Это дает возможность снять напряжение накала вместе с высоким напряжением и подать высокое напряжение лишь после включения накала и прогрева лами передатчика.

Элемент №1

Возбудитель дискретного
спектра частот типа
ВД-547 (систему ЧГ.09102103)
(применяется отдельно)

Элемент №2

72	НН0460000	Конденсатор подстроечный КПК-1-8/30 ПФ	8-30 пФ	1
73	00К04610157У	Конденсатор КС0-5-500-5-6800ЧИ 6800пФ 500В	1	
74	00К04610037У	Сопротивление МЛТ-2-22000-11 22кОм 25т	1	
75	ГАЗ 3102147У	Лампа ГУ-50		1
76	00К04610047У	Сопротивление ЗС-1-1-33К-11 33кОм 16т	1	
77	00К04610157У	Конденсатор КС0-5-500-5-6800ЧИ 6800пФ 500В	1	
78	00К04610157У	Конденсатор КС0-5-1000-5-10000-11 10000пФ 1000В	1	
79	ЯР4652.005	Конденсатор подстроечный Стакн=42пФ	1	
80	00К0460.0177У	Конденсатор КВКТ-22-180-11 180пФ	4	052 паралл и послед
81	ЯР4652.005	Конденсатор подстроечный Стакн=42пФ	1	
82	ЯР4652.005	Конденсатор подстроечный Стакн=42пФ	1	
83	ЯР3502.017	Переключатель		1
84	ЯР4773.009	Вариконтер	L=11,5 мГн	1
85	ЯР4752.005	Дроссель	2,15мГц	2
86	ЯР6520.103	Переключатель		1
87	00К04600177У	Конденсатор КВКТ-20-15-11 15пФ	1	
88	00К046101572	Конденсатор КС0-5-500-5-6800ЧИ 6800пФ 500В	1	
89	00К04610047У	Сопротивление ВС-1-1-22К-11 22кОм 16т	1	
90	ГАЗ 3102147У	Лампа ГУ-50		2
91	00К04610157У	Конденсатор КС0-5-500-5-6800ЧИ 6800пФ 500В	1	
92	00К04610041-1	Сопротивление ВС-2-1-47К-11 47кОм 25т	1	
93	ЯР4773.006	Вариконтер	11,5-6мГц	2

94	ЯР4750.014	Дроссель	36 МКГН	2
95	ЯР4750.020	Дроссель	252-308 МКГН	1
96	ЯР4752.025	Дроссель	216 МКГН	2
97	ЯР3.600.019	Переключатель		
98	ЯР4.652.025	Конденсатор подстроечный Стак=42пФ		1
99	ЯР4.652.025	Конденсатор подстроечный Стак=42пФ		1
100	ЯР4.652.025	Конденсатор подстроечный Стак=42пФ		1
101	ОЖ0461.0157У	Конденсатор КСО-8-1000-6-10000-III	10000 пФ	
			10008	
102	ОЖ0461.0177У	Конденсатор КВКТ-21-360-III	390 пФ	4
103	ОЖ0460.0177У	Конденсатор КВКТ-21-390-III	390 пФ	4
104	ОЖ0460.0177У	Конденсатор КВКТ-17-100-III	100 пФ	1
105	ЯР6672.014	Колодка с ножами		
106	ОЖ0461.0157У	Конденсатор КСО-5-250-6-10000-III	10000 пФ 250E	1
107	ОЖ0460.0177У	Конденсатор КВКТ-17-100-III	100 пФ	1
108	ОЖ0461.0157У	Конденсатор КСО-5-500-6-6800-III	6800 пФ 500E	2
109	НП3.005.025	Резистор ВС-5-51КОМ ±5%	102x0.4 58м	4
	ГОСТ 76562-67			по Э80 послед
110	ЯР4750.015	Дроссель	54 МКГН	2
111	ЯР5626.012	Шунт к прибору М5-2		1 НО250МА
112	ЯР6626.012	Шунт к прибору М5-2		1 НО250НО
113	ГОСТ 12.914-67	Гнездо ГИТ-3-2.2		5
114	ТУ077533-018-54	Мультиметр М5-2	0-5mA	1
115	ОЖ0467.0047У	Сопротивление ВС-1-1-1000-III	1КОМ 18п	2
				подбирается при регулии
116	ЯР4.685.017	Потенциометр		1
117	ЯР4750.022	Дроссель	252-308 МКГН	1
118	ЯР5626.013	Шунт к прибору М5-2		1 НО250МО
119	ОЖ0467.0047У	Сопротивление ВС-025-1-100-III	1000МН 0.258м	1
120	ЯР6626.013	Шунт к прибору М5-2		1 НО250МО

Элемент №3

121	ТУ0Ш203-55	Сопротивление силитовое	$R=400\Omega \pm 20\%$	2	$\ell=50\text{мм}$
122	ЯР5.634.007	Дроссель	0.5 мкГн	2	ставить по номеру наработки
123					
124					
125	ТШ4.610.115	Конденсатор слюдяной	$C=4000\text{пФ}$	2	
126	ОЖС0.461.015ТУ	Конденсатор КСО-8-1000-Б-10000-III	10000 пФ 10008	2	
127	ОЖС0.451.015ТУ	Конденсатор КСО-8-2500-Б-1000-III	1000 пФ 25008	2	
128	ОЖС0.461.015ТУ	Конденсатор КСО-8-1000-Б-10000-III	10000 пФ 10008	4	
129	ЯР5.634.007	Дроссель	0.5 мкГн	2	установл. по наработке
130	ОЩ3.310027ТУ	Лампа ГУ-81М		2	
131					
132	ЯР4.751.001	Дроссель	5.5 мкГн	1	
133	ЯР4.773.010	Вариометр	$L_{max}=463\text{мкГн}$	1	
134	ТШ4.612.014	Конденсатор типа П	0.1 мкФ	1	
135	ЯР4.773.011	Вариометр	$L_{max}=463$	1	
136	ЯР3.600.023	Переключатель		1	
137	ЯР3.600.024	Переключатель		1	

однород
бронзовый
силич

ЯР2.013.012 СХЭ

138	ТШ4.610.011	Потенциометр емкости		1	ПЕ-12
139	ТШ4.610.010	Потенциометр емкости		1	ПЕ-11
140	ЯР3.600.016	Переключатель		1	
141	ЯР3.600.015	Переключатель		1	
142	ТУ077533.07854	Амперметр М5-2	0-2A	1	
143	ОЖ0.467.0.147У	Сопротивление ВС-1-1-055М-II	550кОм 16т	1	
144	ГОСТ 12814-67	Гнездо ГИТ-3-2.2		2	
145	ЯР4.750.014	Дроссель	36мкГц	1	
146	ЯР6.626.013	Шунт к прибору М5-2		1	на 250 ма
147	ЯР6.626.013	Шунт к прибору М5-2		1	на 250 ма
148	ОЖ0.461.0157У	Конденсатор КСО-5-500-Б-6800-II	6800пФ 500В	1	
149	ТУ077203-55	Сопротивление			
		силитовое	R=200м±20%	1	φ20, L=100
150	ТУ077203-55	Сопротивление			
		силитовое	R=200м±20%	1	φ20, L=100
151					
152					
153	ТШ4.610.120	Конденсатор	C=225пФ	1	Р-97377N3
154	ТШ4.610.129	Конденсатор	C=35пФ	1	Р-97377N2
155	ТШ4.610.123	Конденсатор	C=225пФ	1	Р-97378N3
156	ТШ4.610.122	Конденсатор	C=35пФ	1	Р-97378N2
157	ОЖ0.467.0.147У	Сопротивление			
		ВС-5-3-22000-II	22кОм 58т	4	Параллелон
158	Входит в				
	ТШ4.610.011	Конденсатор			
		слюдяной	C=938 пФ	1	
159	Входит в				
	ТШ4.610.010	Конденсатор			
		слюдяной	C=938 пФ	1	
160	ГОСТ 7113-63	Резистор			по два
		ИЛТ-2-100±10%	100Ом 26т	4	резистора
					парал.

163
164
165
166
167

Элементы

168	ГОСТ 7160-67	Конденсатор К15У-1А-10-56пф±10%-7	56пф	4	подаец послед
168 ^а	ГОСТ 7160-67	Конденсатор К15У-1А-10-56пф±10%-7	56пф	4	по 2 подр послед
169	ГОСТ 7160-67	Конденсатор К15У-1А-6-47±20%-7	47пф	3	паралл.
169 ^а	ГОСТ 7160-67	Конденсатор К15У-1А-6-47±20%-7	47пф	3	паралл.
170	ГОСТ 7160-67	Конденсатор К15У-1А-10-33±20%-8	33пф	2	паралл.
170 ^а	ГОСТ 7160-67	Конденсатор К15У-1А-10-33±20%-8	33пф	2	паралл.
171	ЯР4.773.025	Катушка переменной ЯР4.773.026} индуктивности	6тэх-50мкГц	1	
172	ЯР3.600.041	Переключатель		1	
173	ГОСТ 7160-67	Конденсатор К15У-1А-6-47±20%-7	47пф	3	паралл.
173 ^а	ГОСТ 7160-67	Конденсатор К15У-1А-6-47±20%-7	47пф	3	паралл.
174	ГОСТ 7160-67	Конденсатор К15У-1А-6-47±20%-7	47пф	3	паралл.
174 ^а	ГОСТ 7160-67	Конденсатор К15У-1А-6-47±20%-7	47пф	3	паралл.
175	ЯР7.714.003	Сопротивление проводоочное	0,39-0,85Ом	1	
175 ^а	ЯР7.714.004	Сопротивление проводоочное	0,39-0,85Ом	1	
176	ЯР3.600.041	Переключатель		1	
177	ТУ0ЛП533-0854	Миллиамперметр М5-2	0-1МА	1	
178	ОЖ0.461.015	Конденсатор КСО-5-250-Б-10000-III	10000пф, 250В	1	
179	ЯР3.600.040	Переключатель		1	

2 2 1724
3 6-4 17025
5 10 ЯР15951

Общая
Единая
Система

ЯР2.013.012СХЭ

- 180 ЯР5.775.030 Трансформатор тока 1
181 ОЖО467.047У Сопротивление
ВС-0,25-1-10000-Г 10кОм, 0,25Вт 1 подбир
182 ТУ06.651-57 Диод германиевый
Д2Е 1
183 ТУ06.651-57 Диод германиевый
Д2Е 1
184
185
186 ОЖО467.047У Сопротивление
ВС-0,25-1-56-II 560м, 0,25Вт 2 парал.
187 НЧО.360.606 Тумблер ТП1-2 1 подбир