



UPUTSTVO
Taster TS-3


ELEKTROMEHANIKA ZAGREB



UPUTSTVO
Taster TS-3

1971.

OUTLET
S-SET test

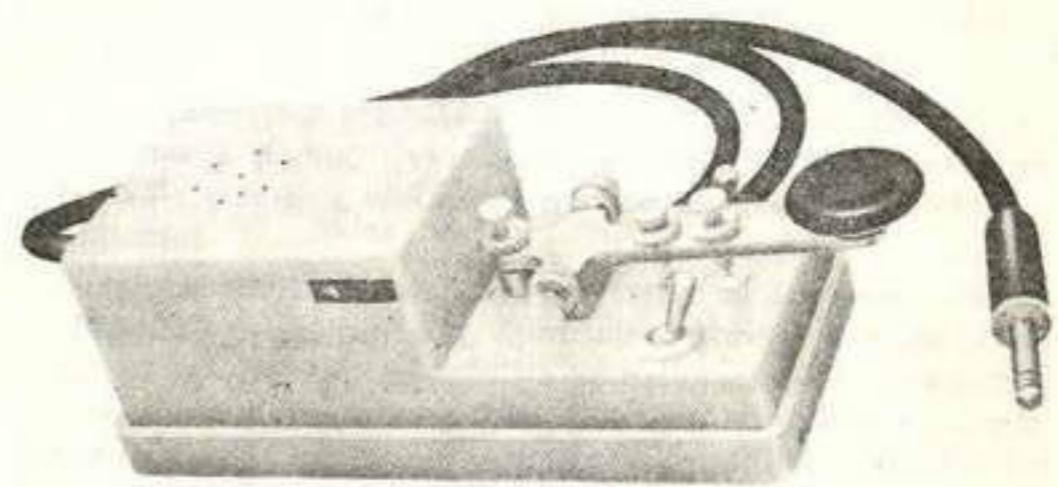

SI. 1 — Taster TS-3

GLAVA I

TEHNIČKI PODACI I OPIS

1. TEHNIČKI PODACI

1. Taster TS-3 namenjen je za obuku radio-telegrafista u početnom periodu obuke i za održavanje kontinuiteta u radu obučenih radio-telegrafista. Može se koristiti i kao taster za upravljanje radom (morzeovom telegrafijom) radio-uredaja. Upotrebljava se i za prijem telegrafskih signala preko radio-prijemnog uređaja, korišćenjem tastera kao zvučnika, kao i za obrazovanje učionice za prijem na sluš, korišćenjem određenog broja tastera TS-3 i drugih za to neophodnih uređaja i pribora.

2. Taster TS-3 proizvodi zvučnu frekvenciju od 600 do 1000 Hz; srednja (radna) frekvencija iznosi oko 800 Hz. Snaga, frekvencija i potrošnja električne energije podešavaju se potenciometrom.

Izvor električne energije za ovaj taster su dva suva elementa (JUS-NJ2.030) od po 1,5 V. Potrošnja električne energije iznosi oko 80 mA, zavisno od položaja potenciometra. Pri radu punom snagom i najvišim tonom (oko 1000 Hz), potrošnja je najveća. U tom slučaju autonomija rada tastera iznosi oko 50 časova. Korišćenjem srednje snage i srednje visine tona (oko 800 Hz) autonomija rada kreće se oko 80 časova.

3. Dimenzije tastera TS-3 su $190 \times 72 \times 64$ mm. Težina bez baterije iznosi 570 g, a sa baterijom 600 g. Prenosi ga lice kome je dat na upotrebu, ili se prevozi u transportu jedinice kod koje je u opremi.

4. Ostali tehnički podaci tastera TS-3 su:

- izlazna snaga pri frekvenciji od 800 Hz i otporu od 8 omu iznosi 25 mW, i
- brzina kucanja je do 150 morzeovih znakova u minuti. Znaci morzeovog koda dati su na kraju knjige (prilog).

2. OPIS TASTERA TS-3

5. Taster TS-3 (sl. 1) sastoji se od kutije, poklopca i spojnog kabla sa dvopolnim čepom (PL-55).

6. Kutija služi za smeštaj svih delova tastera TS-3, a izrađena je od plastične mase (polistirola) otporne na mehaničke udare. U kutiju su smešteni ovi delovi:

- tranzistorsko-tonski oscilator;
- zvučnik;
- izvori električne energije, i
- prekidač.

Tranzistorsko-tonski oscilator proizvodi zvučnu frekvenciju od 600 do 1000 Hz. Sastoјi se od: tranzistora AC530 (PNP), transformatora T1, otpornika R1 (potenciometra) i R2, i elektrolitiskog kondenzatora ($50 \mu\text{F}$).

Zvučnik (ZV) služi za pretvaranje naizmenične struje tranzistorsko-tonskog oscilatora u zvučnu frekvenciju. Unutrašnji otpor mu je 8 ohma, a snaga 0,4 W.

Izvori električne energije smešteni su u kućište na čijem se donjem delu nalazi crtež o načinu smeštaja elemenata u to kućište. Na desnoj bočnoj strani kućišta nalaze se dve metalne pločice (kontakti) sa oznakom + (plus) i — (minus) izvoda svih elemenata. Na levoj strani kućišta nalazi se jedna metalna pločica za serijsko spajanje elemenata u bateriju od 3 V.

Prekidač (PL) služi za uključivanje i isključivanje izvora električne energije. Na njegovoj osovinici nalazi se i klizni kontakt potenciometra (R1). Ručica prekidača izvedena je kroz prorez na levoj bočnoj strani kutije. Na njoj se nalazi oznaka crvene boje u vidu strelice. Okretanjem ručice u pravcu strelice, uključuje se izvor električne energije.

U kutiji se nalazi šestougaona navrtka i kontakti preklopnika 0—1 (P3) i 2—3 (P2). Šestougaona navrtka je istovremeno i donji deo mirnog kontakta krstaste poluge.

Na gornjem — višem delu kutije, nalaze se rupice za prolaz zvuka iz zvučnika, oznaka tastera TS-3, oznaka SL dvopolne priključnice za slušalice i oznaka jačine tona. Okretanjem ručice potenciometra u pravcu 0 (nule), menja se jačina i boja tona, a na kraju se isključuje izvor električne energije i, obrnuto.

Na gornjem, nižem delu, nalazi se krstasta poluga i dva preklopnika (0—1 i 2—3).

Krstasta poluga na kraćem kraju ima vijak mirnog kontakta za određivanje koraka tastera, a na dužem kraju vijak za zatezanje povratne opruge, vijak radnog kontakta i dugme za kucanje. Dva vijka na ugaonom ležištu krstaste poluge služe kao ležišta njenih bočnih krakova. Njihovim podešavanjem određuje se lačka kretanja poluge.

Preklopnik 0—1 (P3) smešten je s leve strane krstaste poluge i služi, zajedno s preklopnikom 2—3 (P2), za određivanje načina rada tastera (vidi tablicu 1).

Preklopnik 2—3 (P2) smešten je sa desne strane krstaste poluge i služi, zajedno s preklopnikom 0—1 (P3), za određivanje načina rada tastera (vidi tablicu 1).

Na desnoj bočnoj strani nalazi se dvopolna priključnica za priključivanje naglavne slušalice, a na levoj bočnoj strani prorez za ručicu prekidača. Na zadnjoj strani nalazi se prorez za spojni kabl tastera.

7. Poklopac služi za zatvaranje donje strane kutije. Izrađen je od istog materijala kao i kutija.

Sa donje strane u uglovima poklopca nalaze se okrugli ispusti na koje su nalepljene gumene podloške radi stabilnosti tastera pri radu. Na srednjem delu nalazi se okrugli ispust s udubljenjem i kružnim prorezom u koji se stavlja vijak sa urezom. Tim vijkom i šestougaonom navrtkom u kutiji, utvrđuje se poklopac za kutiju tastera. Bliže prednjoj strani isписан je naziv preduzeća koje proizvodi taster: »ELEKTROMEHANIKA« — ZAGREB.

8. Spojni kabl sa dvopolnim čepom (PL-55) služi za spajanje tastera s određenim čepištem radio-uređaja kad se on koristi kao taster tog radio-uređaja, i za spajanje tastera TS-3 sa drugim uređajima i priborima pri njegovom korišćenju u obuci radio-telegrafista. Izrađen je od dvožilnog kabla ($2 \times 0.75 \text{ mm}^2$) dužine 105 cm. Na kraju kabla nalazi se dvopolni čep tipa PL-55.

GLAVA II

RUKOVANJEM TASTEROM TS-3

9. Rukovanje tasterom TS-3 zavisi od mesta i načina njegove upotrebe. Načini njegove upotrebe prikazani su u tablici 1.

Tablica 1

Način upotrebe	Po ložaji		
	Prekidača izvora električne energije (P1)	Preklopnika 0—1 (P3)	Preklopnika 2—3 (P2)
1 Samostalni rad	uklj.	1	2 ili 3
2 Rad u radu preko žične linije	uklj.	1	2 ili 3
3 Rad u mreži preko žične linije	uklj.	1	2 ili 3
4 Rad morzeovom telegrafijom preko radio-uređaja VF-opsega	isklj. (0)	0	3
5 Rad morzeovom telegrafijom preko radio-uređaja VVF-opsega	uklj.	1	2
6 Korišćenje tastera kao zvučnika	isklj. (0)	1	2
7 Korišćenje kao nastavnika tastera (TS-2) u kabinetu	isklj. (0)	1	3
8 Korišćenje kao oscilatora (zujalica) u kabinetu: — kucanje nastavnika, i — kucanje slušalaca	uklj.	1	2

9	Korišćenje kao kabinetnog tastera TS-2: — predaja, i — prijem	isklj. (0)	1	3 1 2
10	Provera ispravnosti drugih strujnih kola (osigurača, elektronskih cevi i sl.)	uklj.	1	3

1. PROVERA ISPRAVNOSTI I PODEŠAVANJE ZA RAD

10. Pre početka rada treba proveriti ispravnost tastera TS-3. U tu proveru spada:

- provera ispravnosti izvora električne energije;
- podešavanje koraka tastera;
- izbor boje i jačine tona, i
- postavljanje preklopnika 0—1 i preklopnika 2—3 u položaje koji odgovaraju predvidenom načinu rada.

11. Da bi se proverila **ispravnost izvora električne energije** treba okrenuti ručicu prekidača u pravcu strelice, preklopnik 0—1 ostaviti u položaj 1, a zatim pritisnuti na dugme za kucanje. Ako je sve ispravno, u zvučniku se mora čuti ton. Kad tona nema, proveriti najpre da li su suvi elementi pravilno postavljeni u svoje kućište i da li su kontakti u kućištu čisti. Ako je sve ispravno, a tona nema, promeniti suve elemente, pa potom proveriti ispravnost rada tastera.

Suvi elementi menjaju se ovako:

- odviti vijak na sredini poklopca kutije metalnim novčićem (debljim odvijačem);
- skinuti pažljivo poklopac;
- izvaditi, manjim odvijačem, suve elemente iz kućišta;
- obrisati suvom kupom kontakte i kućište, i
- staviti nove suve elemente u kućište, pri čemu paziti da budu okrenuti prema crtežu na donjem delu kućišta.

12. Podešavanje koraka tastera obavlja lice koje će se njime koristiti prema osobinama svoje ruke i brzini kucanja kojom će kucati. Podešavanje se obavlja ovako:

- odviti maticu mirnog i radnog kontakta krstaste poluge;
- okretati jednom rukom vijak mirnog kontakta, a drugom pritiskivati na dugme za kucanje, i proveravati hod krstaste poluge; to isto ponoviti sa vijkom radnog kontakta;
- pritegnuti maticu mirnog i radnog kontakta;
- proveriti, kucanjem, korak tastera;
- odviti, ako je potrebno, maticu povratne opruge i regulisati njenu zategnutost, i
- pritegnuti maticu povratne opruge.

13. Boja i jačina tona određuju se okretanjem ručice prekidača izvora električne energije (potenciometra) ovako:

- pritisnuti desnom rukom dugme za kucanje krstaste poluge, i
- okretati levom rukom ručicu prekidača izvora električne energije u jednu i drugu stranu dok se ne postigne željena boja tona.

14. Preklopnici 0—1 i 2—3 stavljuju se u položaje zavisno od željenog načina rada po tablici 1.

2. RAD TASTEROM TS-3

1) SAMOSTALNI RAD

15. Samostalni rad tastera TS-3 koristi se u individualnoj obuci radio-telegrafista. Priprema tastera za samostalni rad obavlja se po t. 12 i t. 13. Prekidač izvora električne energije stavlja se u položaj uključeno, preklopnik 0—1 u položaj »1«, a preklopnik 2—3 u položaj »2« ili »3«.

Pojedinac kuca prema ličnoj sposobnosti i klasi u svom zvanju, s tim da brzina kucanja ne može biti veća od 150 morzeovih znakova u minuti.


2) RAD U PRAVCU PREKO ŽIĆNE LINIJE

16. Rad tasterom TS-3 u pravcu preko žične linije (sl. 2) mogućan je na ostanju do 1000 m. Da bi se to postiglo, dvopolni čep tastera priključuje se u posebni adapter (sl. 2). Na adapter se priključuje dvožična linija. Pri tome treba voditi računa da se provodnici žične linije jednoobrazno spoje na adaptore, jer će u protivnom doći do smetnji u radu.

17. Priprema i podešavanje tastera za rad u pravcu preko žične linije obavlja se po t. 12 i t. 13. Prekidač izvora električne energije stavlja se u položaj uključeno, preklopnik 0—1 u položaj »1«, a preklopnik 2—3 u položaj »2« ili »3«.

Kad se preklopnik 2—3 nalazi u položaju »2« kucanje na tasterima obavlja se naizmenično. Pri tome radi tranzistorsko-tonski oscilator tastera čije je dugme za kucanje krstaste poluge tog momenta pritisnuto, pa se pored vlastite kontrole kucanja, šalje tom drugom učesniku. Boju i jačinu tona određuje, u tom slučaju, učesnik koji tog momenta kuca. Drugi učesnik, pri kucanju, postupa na isti način.

Kad se preklopnik 2—3 nalazi u položaju »3«, pritiskom na dugme za kucanje bilo kojeg tastera, aktivira se vlastiti tranzistorsko-tonski oscilator i oscilator učesnika. Boju i jačinu tona određuje svaki učesnik na svom tasteru.

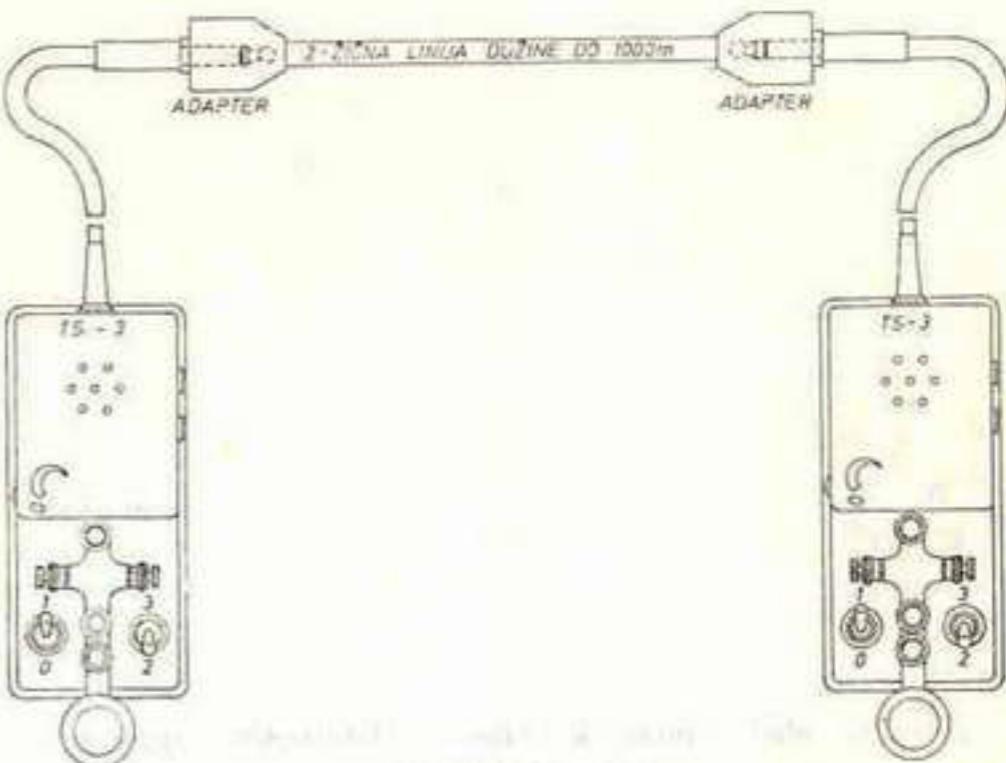


Sl. 2 — Rad u pravcu preko žične linije

Pri radu u pravcu, preklopnici 2—3 oba tastera moraju biti u istom položaju. U protivnom, doći će do smetnji u radu.

3) RAD U MREŽI PREKO ŽIĆNE LINIJE

18. Rad u mreži preko žične linije primenjuje se u učionica-ma (kabinetima) prijema na sluh. Tasteri TS-3 priključuju se na telefonsku centralu (sl. 3 i sl. 4) ili na posebno izrađeni posrednik (sl. 5). Na telefonsku centralu tasteri se priključuju preko posebnih adaptera (ne nalazi se u kompletu tastera TS-3).

Broj tako obrazovanih radnih mesta ograničen je snagom tranzistorsko-tonskog oscilatora. Kad se koristi tranzistorsko-tonski oscilator samo jednog tastera za pogon zvučnika svih tastera priključenih na tu centralu (posrednik), njihov broj ne sme biti veći od 15.

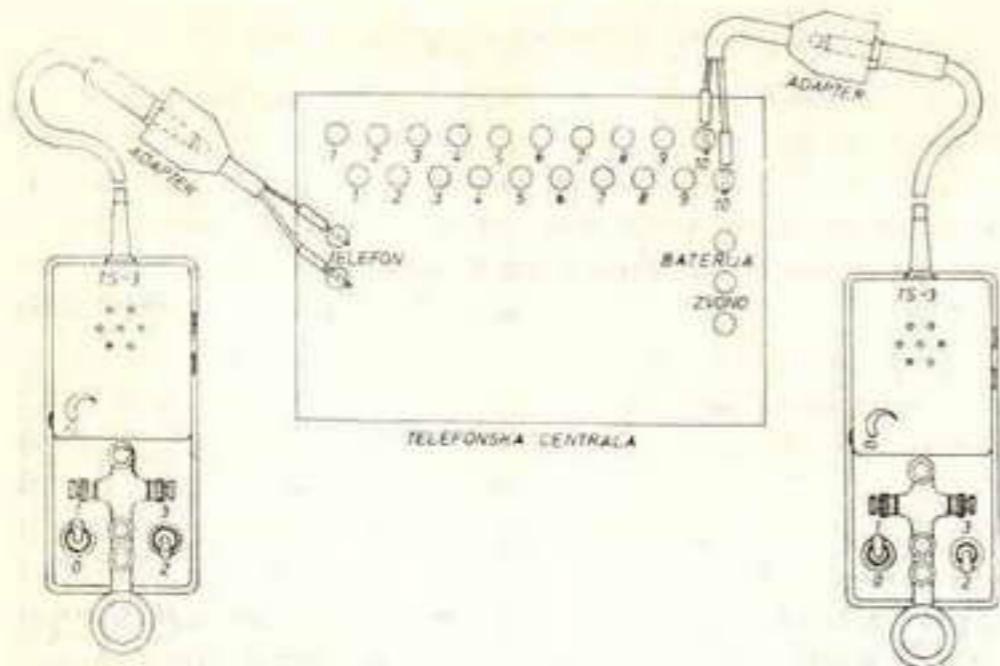


Sl. 3 — Rad u mreži korišćenjem telefonske centrale
(pogled odozgo)

19. Priprema i podešavanje tastera TS-3 za rad u mreži preko žične linije obavlja se po t. 12. i t. 13. Prekidač izvora električne energije stavlja se u položaj uključeno, preklopnik 0—1 u položaj »1«, a preklopnik 2—3 u položaj »2« ili »3«.

Kad se preklopnik 2—3 nalazi u položaju »2« pritiskom na dugme za kucanje bilo kojeg tastera aktivira se samo njegov tranzistorsko-tonski oscilator. Ostali tasteri, priključeni paralelno tom tasteru, primaju ton njegovog oscilatora.


Kad se preklopnik 2—3 nalazi u položaju »3«, pritiskom na dugme za kucanje bilo kojeg tastera aktiviraju se tranzistorsko-tonski oscilatori svih tastera koji su paralelno priključeni tom tasteru. U tom slučaju moguće je paralelno spojiti više od 15 tastera TS-3.

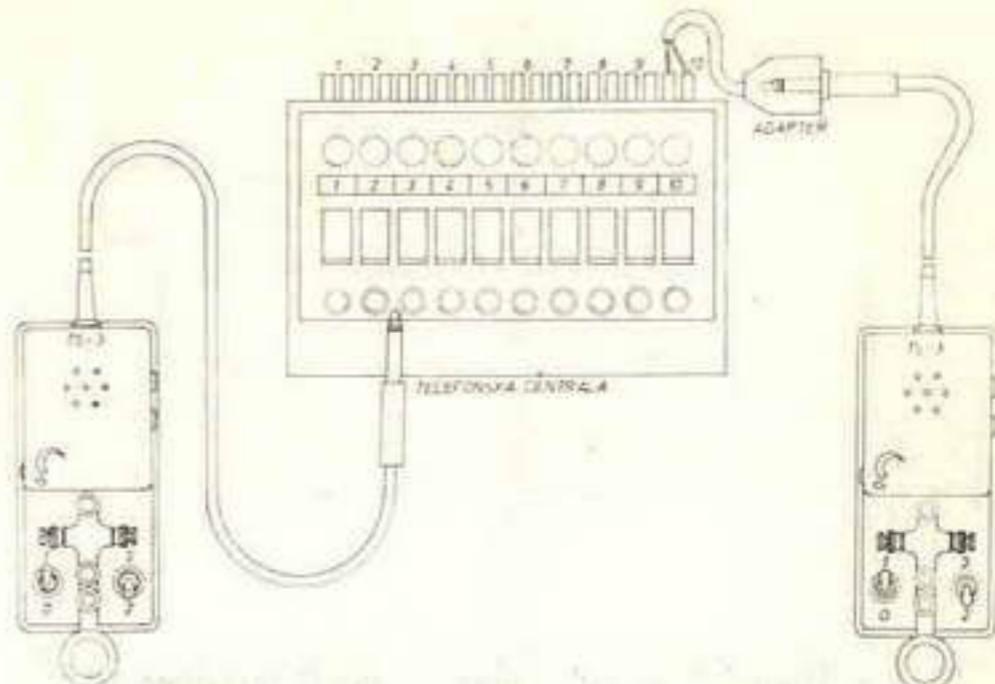

Sl. 4 — Rad u mreži korišćenjem telefonske centrale
(pogled s prednje strane)

20. Kad se radi u mreži preko telefonske centrale ili posrednika, preklopnići 2—3 svih tastera moraju se nalaziti u istom položaju. U protivnom, doći će do smetnji u radu.

Pri obrazovanju mreže mora se voditi računa da se žile spojnih kablova (adAPTERA) jednoobrazno spoje na telefonsku centralu (posrednik). U protivnom, doći će do smetnji u radu.

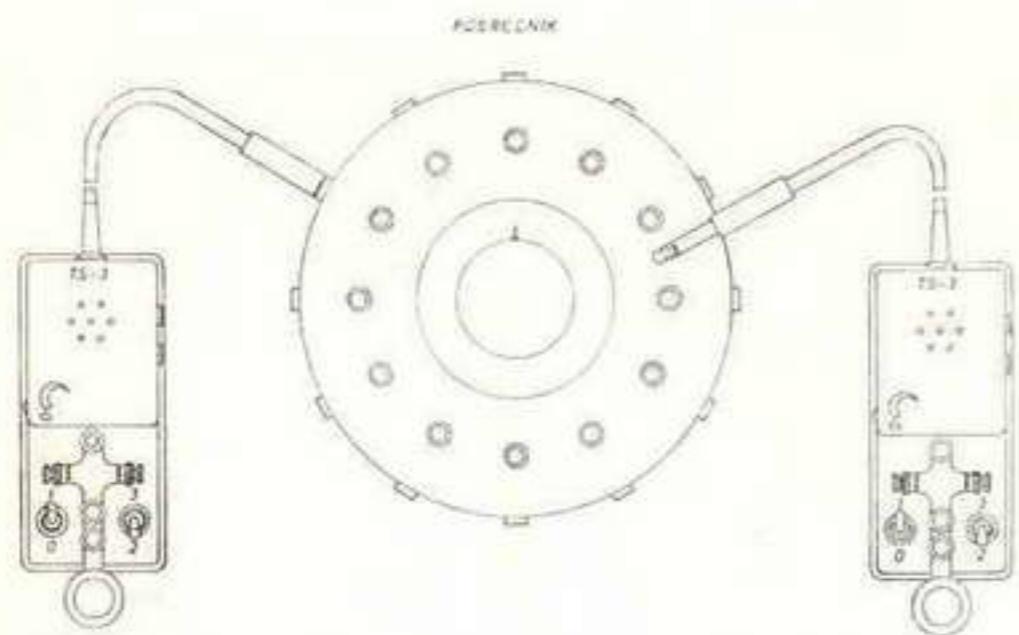


Sl. 5 — Posrednik za rad u pravcu i mreži tasterima TS-3

21. Taster TS-3 kojim se koristi nastavnik može se priključiti na telefonsku centralu na način prikazan na sl. 3 i sl. 4. Pri tome je moguće raditi: u mreži (cirkularno), po pravcu sa bilo kojim učesnikom, učesnik s učesnikom i kontrolisati rad svakog učesnika.

4) RAD PREKO RADIO-UREĐAJA

22. Tasterom TS-3 može se upravljati radom **radio-uredaja VVF-opsega** ako se čep PL-55 može priključiti u čepište za taster tog uređaja. U tom slučaju taster TS-3 koristi se kao taster tog uređaja (TS-1).

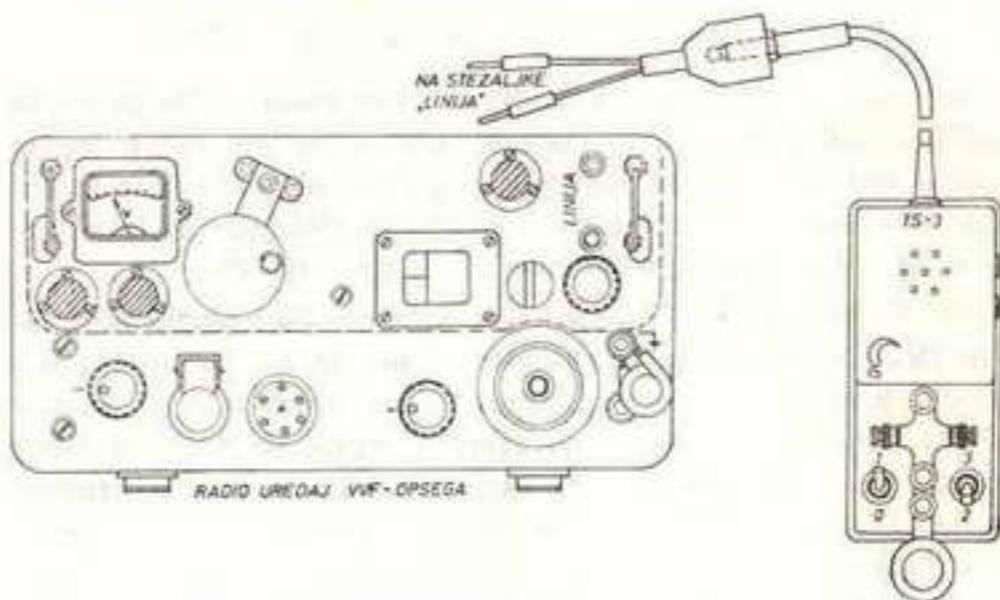

Sl. 6 — Priklučivanje tastera TS-3 na radio-uredaj VVF-opsega

Priprema i podešavanje tastera TS-3 obavlja se po t. 12. Prekidač izvora električne energije stavlja se u položaj »0« (isključeno), preklopnik 0—1 u položaj »0«, a preklopnik 2—3 u položaj »3«. Pri kucanju, tranzistorsko-tonski oscilator ne radi.

23. Tasterom TS-3 može se upravljati radom **radio-uredaja VVF-opsega** tako što se tonskom frekvencijom tastera TS-3 vrši modulacija u radio-uredaju. Da bi se to postiglo, potrebno je čep tastera TS-3 priključiti na stezaljke LINIJA radio-uredaja (sl. 6).

Priprema i podešavanje tastera TS-3 obavlja se po t. 12. i t. 13. Prekidač izvora električne energije stavlja se u položaj uključeno, preklopnik 0—1 u položaj »1«, a preklopnik 2—3 u položaj »2«.

Kad se kuca na tasteru TS-3, ton tranzistorsko-tonskog oscilatora ide preko čepa PL-55 u radio-uredaj. Fizički proces pri modulaciji isti je kao i pri govoru u mikrofon telefona priključenog na stezaljke LINIJA datog radio-uredaja.

5) OSTALE MOGUĆNOSTI UPOTREBE TASTERA TS-3


24. Taster TS-3 može se koristiti i kao **zvučnik**. Da bi se to postiglo, treba staviti čep tastera PL-55 u čepište datog izvora zvučne frekvencije (radio-uređaja, zujalice i sl.). Prekidač izvora električne energije stavlja se u položaj 0 (isključeno), preklopnik 0—1 u položaj 1, a preklopnik 2—3 u položaj »2«.

25. Kad se taster TS-3 koristi u kabinetu kao **nastavnički taster TS-2**, prekidač izvora električne energije stavlja se u položaj »0«, preklopnik 0—1 u položaj »1«, a preklopnik 2—3 u položaj »3«. Priprema i podešavanje tastera obavlja se na način predviđen u t. 12. U ovom slučaju tasterom TS-3 upravlja se radom oscilatora (zujalice) u kabinetu. Pored toga on služi i za kontrolu rada.

26. Kad iz bilo kojih razloga oscilator (zujalica) u kabinetu ne radi, mogućno je koristiti se **tasterom TS-3 kao oscilatorom zujalicom**. Priprema i podešavanje tastera obavlja se na način predviđen u t. 12. i t. 13. Prekidač izvora električne energije stavlja se u položaj uključeno, preklopnik 0—1 u položaj »1«, a preklopnik 2—3 u položaj »2« ili »3«.

Kad se preklopnik 2—3 stavi u položaj »2«, mogućno je da nastavnik predaje (kuca), a njegovu predaju da primaju svi slušaoci. Kad se preklopnik 2—3 stavi u položaj »3«, mogućno je da slušaoci pojedinačno rade u pravcu i mreži preko posrednika, a nastavnik da kontroliše njihov rad.

27. Taster TS-3 može se koristiti kao **kabinetski taster TS-2**. Priprema i podešavanje tastera obavlja se na način predviđen u t. 12. Prekidač izvora električne energije stavlja se u položaj »0«, a preklopnik 0—1 u položaj »1«, preklopnik 2—3 u položaj »3« ili »2«. Kad se preklopnik 2—3 stavi u položaj »3«, mogućna je predaja, a kad se stavi u položaj »2«, mogućan je prijem.

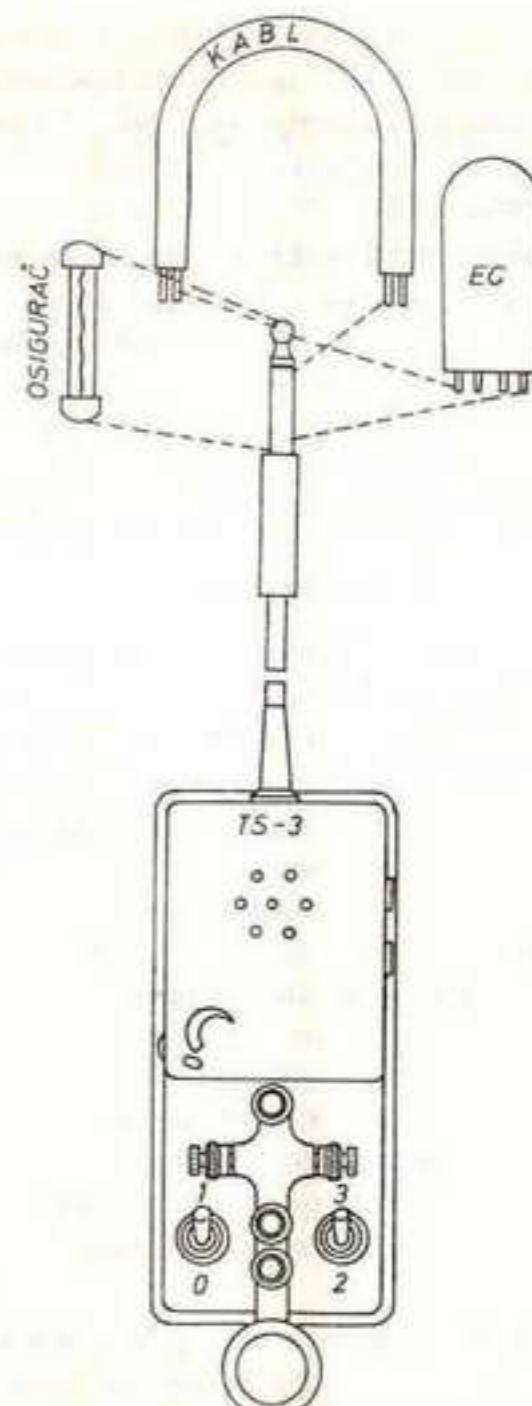

Sl. 7 — Upotreba tastera TS-3 za ispitivanje nekih strujnih kola

28. Ako nema odgovarajućih mernih instrumenata, moguće je koristiti se tasterom TS-3 za **ispitivanje ispravnosti** nekih prošljih električnih delova i strujnih kola (sl. 7) kao što su: osigurači, grejne niti elektronske cevi, žile kablova i sl., čiji otpor nije veći od 800 oma.

Da bi se taster mogao koristiti za ispitivanje, prekidač izvora električne energije stavlja se u položaj uključeno, preklopnik 0—1 u položaj »1«, a preklopnik 2—3 u položaj »3«.

GLAVA III

PRINCIP RADA TASTERA TS-3

29. Principska šema tastera TS-3 data je na sl. 8, a montažna na sl. 9. Princip rada tastera TS-3 opisan je u pet odvojenih delova i to:


- samostalni rad,
- rad u pravcu preko žične linije,
- rad u mreži preko žične linije,
- rad preko radio-uredaja, i
- upotreba tastera TS-3 kao zvučnika .

1. SAMOSTALNI RAD

30. Za samostalni rad tastera TS-3 treba staviti preklopnik P3 (0—1) u položaj »1«, preklopnik P2 (2—3) u položaj »2« ili »3«, a zatim prekidačem P1 uključiti izvor električne energije.

31. Posle uključivanja izvora električne energije, minus polog izvora dovodi se preko primarnog namotaja (1—2) transformatora T1 na kolektor tranzistora AC 530. Minus pol deluje, takođe, preko otpornika R2 i R1 na bazu tranzistora AC 530. Taj minus je jednovremeno pritisnut i na jednu oblogu kondenzatora. Kad se pritisne na dugme krstaste poluge, dovodi se na emiter tranzistora pozitivan (+) napon ovim strujnim kolom: plus pol baterije, kontakti prekidača P1, radni kontakt krstaste poluge tastera i emiter tranzistora. Time tranzistor postaje provodan, tako da je zatvoreno strujno kolo emitera preko kolektora i primarnog namotaja (2—1) transformatora T1. Takođe, zatvaranjem radnog kontakta dovodi se na drugu oblogu kondenzatora pozitivan napon.

32. Tok struje kroz primarni namotaj transformatora T1 u sekundarnom namotaju indukovaće naizmenični napon. Jačina struje kroz primarni namotaj određuje se potenciometrom (R1) pošto je on sastavni deo tog oscilatornog kola.

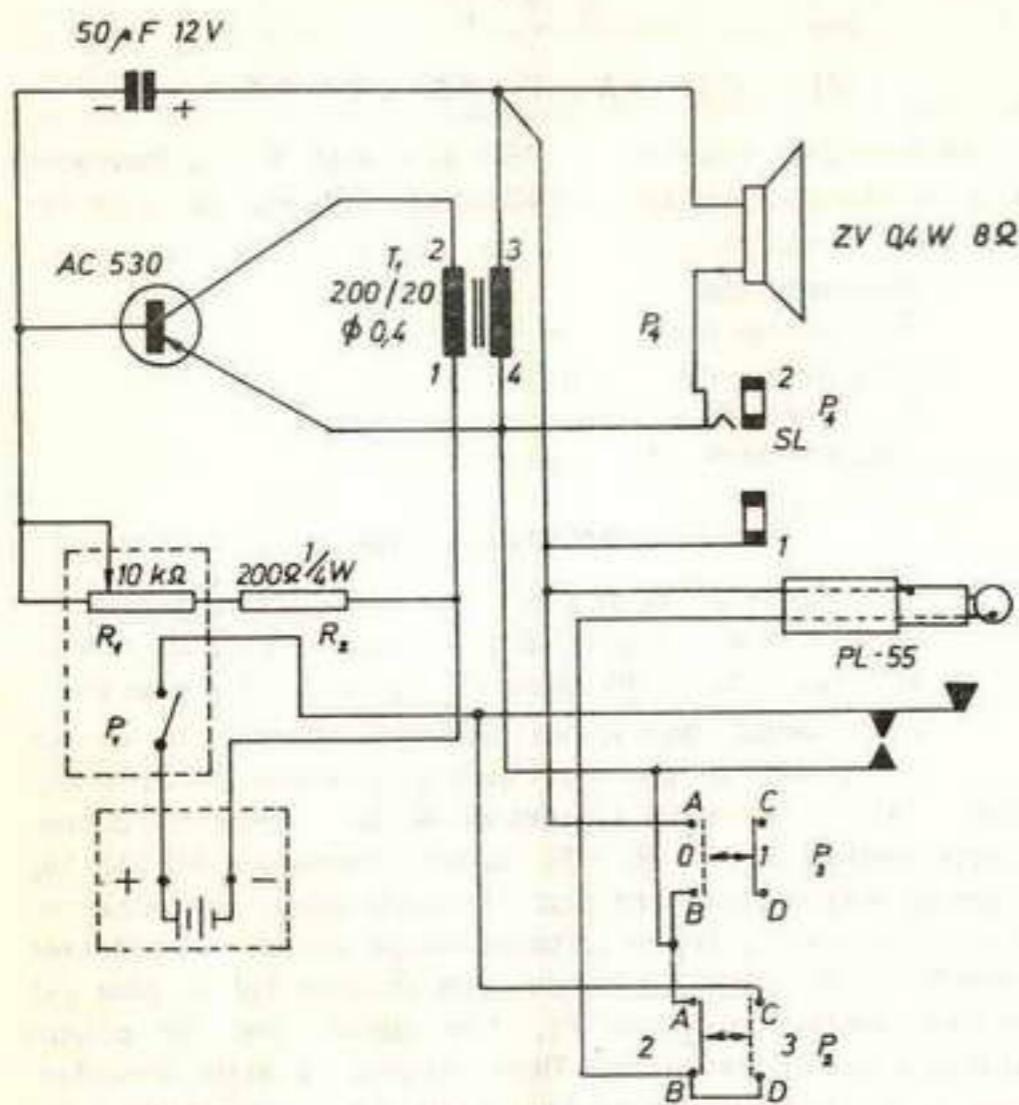

Sl. 8 — Principska šema tastera TS-3

Naizmenični napon iz sekundara transformatora stvara promene napona na kondenzatoru: promene deluju kao pozitivna povratna sprega na tranzistor, podržavajući tako oscilacije u njegovom strujnom kolu.

33. Promenom otpora potenciometra R1 menja se i jačina struje u primarnom namotaju transformatora T1, a samim tim i naizmenični napon u sekundarnom namotaju. Pošto je potenciometar R1 sastavni deo strujnog kola tranzistora, menjanjem veličine njegovog otpora menja se i broj oscilacija u tom strujnom kolu. Zavisno od veličine uključenog otpora, tranzistorsko-tonski oscilator proizvodi zvučnu frekvenciju u granicama od 600 do 1000 Hz.

34. Naizmenični napon zvučne frekvencije prenosi se iz sekundarnog namotaja transformatora T1 u zvučnik. Kad se u dvo-polnu priključnicu SL priključe naglavne slušalice, zvučnik se isključuje (kontaktom P4), a naizmenični napon iz transformatora T1 prenosi se na slušalice.

2. RAD U PRAVCU PREKO ŽIČNE LINIJE

35. Za rad u pravcu preko žične linije treba staviti preklopnik P3 (0—1) u položaj »1«, preklopnik P2 (2—3) u položaj »2«, a zatim uključiti prekidačem P1 izvor električne energije.

1) PREDAJA

36. Kad se pritisne na dugme krstaste poluge zatvaraju se strujna kola opisana u t. 31. Tranzistorsko-tonski oscilator radi na način opisan u t. 32.

37. Signal zvučne frekvencije iz sekundarnog namotaja transformatora prenosi se učesniku preko čepa PL-55 ovim strujnim kolom: tačka 4 sekundarnog namotaja transformatora, kontakt A i B preklopnika P2, glava čepa PL-55, provodnik žične linije učesnički taster, drugi provodnik žične linije, telo čepa PL-55 i tačka 3 sekundarnog namotaja transformatora.

2) PRIJEM

38. Struja zvučne frekvencije od učesnika teče ovim strujnim kolom: glava čepa PL-55, kontakti B—A preklopnika P2, kontakt P4 priključnice SL, zvučnik i telo čepa PL-55.

Kad se u priključnicu SL stavi utikač slušalice, razdvajaju se kontakti P4 i prekida strujno kolo zvučnika. Struja zvučne frekvencije teče od učesnika kroz slušalice.

3. RAD U MREŽI PREKO ŽIČNE LINIJE

39. Za rad u mreži preko žične linije, staviti preklopnik P3 (0—1) u položaj »1«, preklopnik P2 (2—3) u položaj »2« ili »3«, a zatim prekidačem P1 uključiti izvor električne energije.

40. Kad se preklopnik P2 (2—3) stavi u položaj »2«, tok struje zvučne frekvencije pri predaji i prijemu isti je kao pri radu u pravcu (t. 36—38).

41. Kad se preklopnik P2 (2—3) stavi u položaj »3«, mogućno je upravljati radom svih tastera paralelno priključenih tasteru kojim se predaje (kuca).

Pri pritisku na dugme krstaste poluge jednog tastera, zatvaraju se strujna kola tranzistorsko-tonskih oscilatora svih paralelno priključenih tastera na ovaj način: plus pol izvora tastera kojem nije pritisnuto dugme za kucanje krstaste poluge, prekidač P1, kontakti C, D i B preklopnika P2, glava čepa, provodnik žične linije, glava čepa tastera čije je dugme krstaste poluge pritisnuto, kontakti B, D i C preklopnika P2, radni kontakt tastera, sekundarni, namotaj (4—3) transformatora T1, telo čepa, drugi provodnik žične linije, glava čepa tastera čije dugme za kucanje krstaste poluge nije pritisnuto, sekundarni namotaj (3—4) transformatora T1 i emiter tranzistora.

Zatvaranjem opisanog strujnog kola stavlju se u rad tranzistorsko-tonski oscilatori svih tastera kojima nije pritisnuto dugme za kucanje krstaste poluge.

U tasteru čije je dugme za kucanje krstaste poluge pritisnuto, pored napred opisanog strujnog kola stavlja se u rad i vlastiti tranzistorsko-tonski oscilator na način opisan u t. 31—34.

4. RAD PREKO RADIO-UREĐAJA

42. Pri radu preko radio-uredaja VF-opsega treba staviti preklopnik P3 (0—1) u položaj »0«, preklopnik P2 (2—3) u položaj »3«, a prekidač P1 u položaj 0 (isključeno).

Kad se pritisne na dugme za kucanje zatvara se strujno kolo određenih elemenata u radio-uredaju ovako: jedan kraj izvora radio-uredaja, glava čepa PL-55 (tastera TS-3), kontakti B, D i C preklopnika P2, radni kontakt tastera, kontakti B i A preklopnika P3, telo čepa PL-55 i drugi kraj izvora radio-uredaja.


43. Pri radu preko radio-uredaja VVF-opsega, preklopnik P3 (0—1) staviti u položaj »1«, preklopnik P2 (2—3) u položaj »2«, a prekidačem P1 uključiti izvor električne energije.

Kad se pritisne dugme za kucanje, tranzistorsko-tonski oscilator dobija potrebne napone (t. 31) i proizvodi struju zvučne frekvencije (t. 32—34). Ta struja teče iz sekundarnog namotaja transformatora u radio-uredaj ovim strujnim kolom: tačka 3 transformatora T1, telo čepa PL-55, određeni delovi u radio-uredaju, glava čepa PL-55, kontakti B i A preklopnika P2, tačka 4 transformatora T1. Jednovremeno iz tačaka 3 i 4 transformatora T1 teče struja i kroz zvučnik tastera, odnosno slušalice ako su uključene, radi kontrole vlastite predaje.

5. UPOTREBA TASTERA TS-3 KAO ZVUČNIKA

44. Kad se taster TS-3 koristi kao zvučnik radi prijema signala zvučne frekvencije drugog izvora te frekvencije, preklopnik P3 (0—1) treba staviti u položaj 1. a preklopnik P2 (2—3) u položaj 3.

Struja zvučne frekvencije iz drugog izvora zatvara se ovim kolom: jedan kraj izvora zvučne frekvencije, glava čepa PL-55, kontakti B i A preklopnika P2, kontakti P4 priključnice SL, zvučnik ZV, telo čepa PL-55 i drugi kraj izvora zvučne frekvencije.

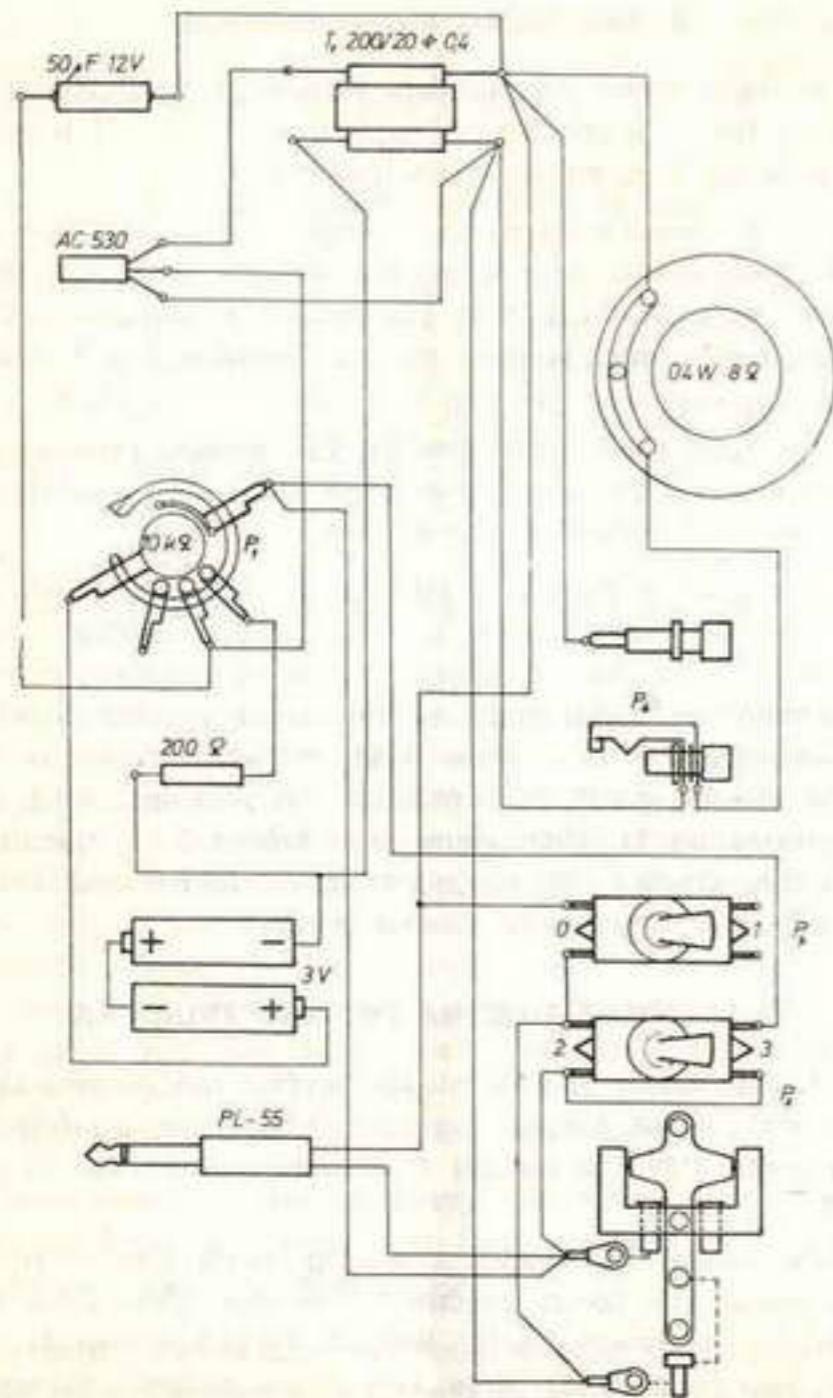

Sl. 9 — Montažna šema tastera TS-3

GLAVA IV

ODRŽAVANJE

1. LISTA DNEVNIH PREGLEDA

45. Lista dnevnih pregleda obuhvata preglede po delovima tastera TS-3. Ti pregledi ne moraju se obavljati po redu iznetom u listi, ali moraju obuhvatiti sve predviđene radnje.

U listi dnevnih pregleda označen je (u rubrici »Kad se obavlja pregled«), sa »a« — pregled pre upotrebe, sa »b« — pregled za vreme upotrebe i »c« — pregled posle upotrebe.

Pre početka pregleda i posle upotrebe, svaki deo očistiti najpre dobro suvom krpom, pa ga tek onda pregledati. Posle izvršenog pregleda izvestiti pretpostavljenog starešinu o neispravnostima koje su uočene, i o načinu na koji su otklonjene.

Kad se taster neće upotrebljavati duže od 30 dana, moraju se izvaditi iz njega suvi elementi da se ne bi oštetili unutrašnji delovi tastera.

LISTA DNEVNIH PREGLEDA

Kad se obavlja pregled	Šta pregledati	Šta uraditi
1	2	3
a Kompletност	Pregledati sastavne delove da li su na svom mestu i da li su ispravni	
c Čistoću	Obrisati i očistiti taster	
a Ispravnost suvih elemenata	Proveriti ispravnost izvora električne energije na način predviđen u t. 11	
a Podešenost koraka tastera	Podesiti korak tastera na način predviđen u t. 12	

a	Boja i jačina tona	Boju i jačinu tona podešiti na način predviđen u t. 13
a	Spojni kabl sa dvo-polnim čepom	Pregledati ispravnost izolacije kabla. Pregledati ispravnost dvo-polnog čepa.

2. LISTA NEDELJNIH PREGLEDA

46. Lista nedeljnih pregleda obuhvata preglede tastera TS-3 po delovima, s tim što je u koloni »Ko obavlja pregled« naznačeno šta pregleda poslužilac (I), a šta mehaničar (II).

Pri pregledu poslužilac obavlja radnje predviđene za dnevni pregled i radnje iz liste nedeljnih pregleda označene sa «I», a pored toga pomaže, po potrebi, mehaničaru. Mehaničar koji učestvuje u pregledu obavlja radnje iz »Liste nedeljnih pregleda« označene sa II, koristeći se zapažanjima poslužioca.

Kolona »Ko obavlja opravku« pokazuje da li radnju, opisanu u koloni »Šta uraditi«, izvršava poslužilac (I), mehaničar (II) ili taster uputiti u radionicu (III).

LISTA NEDELJNIH PREGLEDA

Šta pregledati	Ko obavlja pregled	Što uraditi		Ko obavlja opravku
		1	2	
Ispravnost krestaste poluge	I (II)	Pregledati kretanje poluge u njenim ležištima, zategnutost povratne opruge, maticice radnog i mirnog kontakta, i stabilnost dugmeta za kucanje		II
			Podesiti, po potrebi, kretanje poluge u ležištima, zategnutost, povratne opruge i pričvršćenost dugmeta za kucanje	
Čistoća i podešenost radnog i mirnog kontakta	I	Pregledati čistoću kontakata i njihovu podešenost za rad. Očistiti ih, po potrebi, pamučnom krpom zamočenom u ugljen-tetrahlorid, i ispolirati jelenskom kožicom, a zatim podešiti za rad na način predviđen u t. 12		II (I)

Cistoća i ispravnost kontakata u kućištu izvora električne energije	I	Pregledati čistoću kontakata i podešenost. Očistiti ih, po potrebi, pamučnom krpom zamočenom u ugljen-tetrahloridu i ispolirati jelenskom kožicom, a zatim podešiti da suvi elementi čvrsto naležu na opruge u svojim ležištima	II (I)
Ispravnost spojnog kabla i dopolnog čepa	II	Osmatranjem pregledati ispravnost izolacije kabla i izolacije između tela i glave čepa; po potrebi, om-metrom proveriti ispravnost žila kabla i njihov spoj sa čepom	II
Ispravnost zvučnika	II	Proveriti ispravnost zvučnika. Om-metrom, po potrebi, proveriti ispravnost njegovih namotaja	II
Ispravnost prekidača izvora električne energije	II	Proveriti ispravnost prekidača I. po potrebi, očistiti njegov kontakt	II

3. LISTA KVAROVA

47. Lista kvarova obuhvata kvarove koje poslužiocci (I) i mehaničari (II) smeju da otklone. Veći kvarovi koji spadaju nadležnost radionice obeleženi su sa III. Radi lakšeg pronalaženja kvarova u prvoj vertikalnoj koloni (»Znak neispravnosti«) iznete su pojave, karakteristične za kvarove na pojedinim delovima tastera. Na osnovu njih poslužilac, odnosno mehaničar dužan je da, služeći se drugom vertikalnom kolonom (»Vrsta kvara«) odredi vrstu kvara i da ga otkloni ako on spada u njegovu nadležnost. Način otklanjanja kvarova iznet je u trećoj vertikalnoj koloni (»Mere za otklanjanje kvarova«). Nadležnost organa za otklanjanje kvarova vidi se iz četvrte vertikalne kolone (»Koji organ otklanja kvar«).

LISTA KVABOVA

Znak neispravnosti	Vrsta kvara	Mere za otklanjanje kvara	Koji organ otklanja kvar
1	2	3	4
Nema tona (suvi elementi pravni)	1. Zaprijani kontakti u kućištu suvih elemenata 2. Zaprijani kontakti prekidača PI ili kliznog kontakta potenciometra R1 3. Pregoreo potenciometar R1 4. Neispravan tranzistor AC 530	1. Očistiti kontakte u kućištu suvih elemenata 2. Očistiti kontakte prekidača PI i potenciometra R1 3. Zameniti potenciometar R1 4. Zameniti tranzistor AC 530	I II II III
Ton slab i isprekidan	Suvi elementi prazni	Zameniti suve elemente	I
Ne može se podesiti korak tastera	Oslabljena povratna opruga	Promeniti povratnu oprugu	II
Pri radu u mreži čuje se zujanje i ako nijedan taster nije pritisnut	Zamenjeni spojavi dvopolnih čepova, adaptera ili spojnih kablova (žične linije)	Spojiti pravilno navedene delove	II
Ne može se primiti ton od učešnika (zvučnik) ispravan	1. Neispravan čep PL-55 2. Neispravan spojni kabl	1. Pregledati i opraviti čep PL-55 2. Pregledati i opraviti spojni kabl	II II

ZNAČI MORZEVOVOG KODA

		Slova			
Slovo	Kod	Slovo	Kod	Slovo	Kod
A	--	J	-----	S	---
B	-...-	K	-.-	T	-
C	-.-.	L	-..	U	...-
D	-..	M	-	V	---
E	.	N	-.	W	-.-
F	.-.	O	---	X	-.-.
G	-.-.	P	-.-.	Y	-.-.-
H	Q	-.-.-	Z	-.-..
I	..	R	-..		

Brojevi					
1	5	9			
2	0			
3-	(0)	-		
4	----				
	8				

ZNACI INTERPUNKCJE I OSTALI ZNACI

Znak	Kod
Tačka (.)	• - - - -
Zarez (.)	— — - - -
Dvotačka ili znak deljenja (:)	— - - - -
Upitnik (?)	- - - - -
Tačka zarez (;)	- - - - -
Apostrof ('')	- - - - -
Spojница — crtica ili znak oduzimanja	— - - - -
Razlomačka crta (/)	— - - - -
Znak navoda („“)	- - - - -
Podvlaka (—)	- - - - -
Paragraf (§)	- - - - -
Početak saopštenja	- - - - - /
Kraj saopštenja ili znak sabiranja (+)	- - - - -
Greška
Rastavnica ili znak jednakosti (=)	- - - - -
Leva zagrada (- - - - -
Desna zagrada)	- - - - -
Znak množenja (×)	- - - - -
Znak čekanja (as)	- - - - -
Ponavljam
Završetak otpravljanja (SK)	- - - - -

SADRŽAJ

Glava I

TEHNIČKI PODACI I OPIS

Strana

1. Tehnički podaci	5
2. Opis tastera TS-3	6

Glava II

RUKOVANJE TASTEROM TS-3

1. Provera ispravnosti i podešavanje za rad	10
2. Rad tasterom TS-3	11
1) Samostalni rad	11
2) Rad u pravcu preko žične linije	12
3) Rad u mreži preko žične linije	13
4) Rad preko radio-uredaja	16
5) Ostale mogućnosti upotrebe tastera TS-3	18

Glava III

PRINCIP RADA TASTERA TS-3

1. Samostalni rad	21
2. Rad u pravcu preko žične linije	23
1) Predaj	23
2) Prijem	23
3. Rad u mreži preko žične linije	24
4. Rad preko radio-uredaja	25
5. Upotreba tastera TS-3 kao zvučnika	25

Glava IV

ODRŽAVANJE

1. Lista dnevnih pregleda	27
2. Lista nedeljnih pregleda	28
3. Lista kvarova	29
Prilog 1 — Znaci morzeovog koda	31